
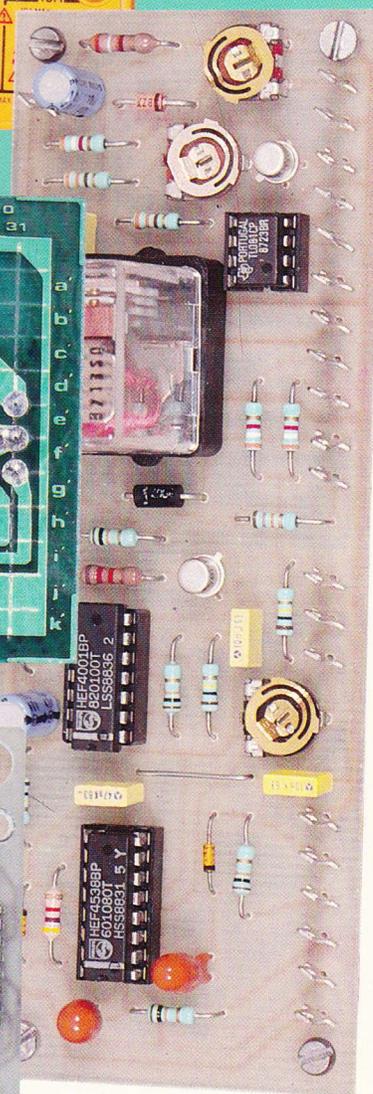


Electronique pratique

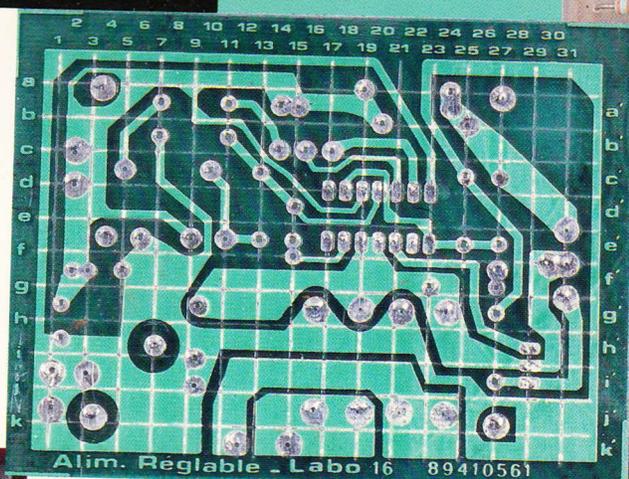CALCUL NUMEROLOGIQUE
ALIMENTATION PERCEUSE
FM A PRESELECTIONS
BETOMETRE ORIGINAL
PRISE COMMANDEE
TECHNOLOGIE AU COLLEGE
MULTIMETRE MANUDAX, etc.



Sommaire détaillé page 34



T 2437 - 133 - 20,00 F



JANVIER 1990

Electronique pratique


FICHE TECHN.




CONFORT



AUTO

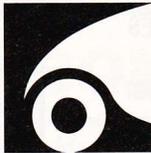

JEUX

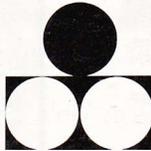


MODELISME




MESURES





HIFI

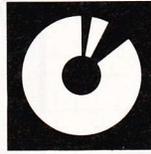

GADGETS

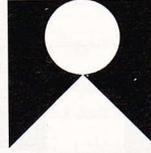

INITIATION

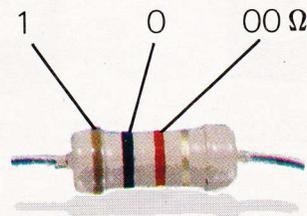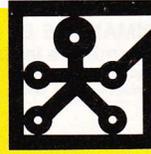

1 2 3 Tolérance : or $\pm 5\%$, argent $\pm 10\%$

| 1 ^{re} bague 1 ^{er} chiffre | 2 ^e bague 2 ^e chiffre | 3 ^e bague multiplicateur |
|--|--|--|
| 1 | 0 | $\times 1$ |
| 2 | 1 | $\times 10$ |
| 3 | 2 | $\times 100$ |
| 4 | 3 | $\times 1\ 000$ |
| 5 | 4 | $\times 10\ 000$ |
| 6 | 5 | $\times 100\ 000$ |
| 7 | 6 | $\times 1\ 000\ 000$ |
| 8 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| | 9 | |

SOMMAIRE N° 133 – JANVIER 1990

REALISEZ VOUS-MEMES

| | |
|-------------------------------------|----|
| Un récepteur FM à présélection | 35 |
| Un adaptateur-transistormètre | 41 |
| Une prise commandée | 45 |
| Une alimentation pour mini-perceuse | 55 |
| Un testeur de transistors | 69 |
| Une calculatrice numérolgique | 75 |

EN KIT

| | |
|--|----|
| Alimentation stabilisée E.T.C. LABO 16 E | 51 |
|--|----|

PRATIQUE ET INITIATION

| | |
|--------------------------------------|-----|
| MX 190 T et MX 200 de MANUDAX | 72 |
| La technologie au collège (VIII) | 89 |
| Logiciel C.I.F. | 95 |
| LOGIC 2 | 97 |
| Les composants japonais : le LA 3160 | 107 |

DIVERS

| | |
|--------------|-----|
| Nos Lecteurs | 117 |
|--------------|-----|

Ce numéro comporte un encart Educatel broché au centre de la revue, folioté 59, 60, 61, 62 pour l'ensemble du tirage.

ADMINISTRATION-REDACTION-VENTES : Société des Publications Radio-Electriques et Scientifiques.

Société anonyme au capital de 300 000 F.
2 à 12, rue Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.
Tél. : 42.00.33.05 - Fax : 42.41.89.40
Télex PVG 230 472 F

Directeur de la publication : M. SCHOCK
Directeur honoraire : Henri FIGHIERA
Rédacteur en chef : Bernard FIGHIERA
Maquettes : Jacqueline BRUCE

Avec la participation de
Philippe Bajcik, Jean Cerf, Guy Amonou, Robert Knoerr,
Francis Bernard, Patrice Wallerich, Alain Garrigou et
Christophe Pichon.

La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

PUBLICITE : Société Auxiliaire de Publicité, 70, rue Compans, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 42.00.33.05 (lignes groupées) CCP Paris 3793-60

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER
Chef de publicité : Pascal DECLERCK
Promotion : Société Auxiliaire de Publicité
Mauricette EHLINGER

70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : (1) 42.00.33.05
Direction des ventes : Joël PETAUTON
Abonnements : Odette LESAUVAGE

Titre donné en location-gérance à la Société Parisienne d'Édition, 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS

Voir nos tarifs (spécial abonnements, p. 32).

En nous adressant votre abonnement, précisez sur l'enveloppe « SERVICE ABONNEMENTS », 2 à 12, RUE BELLEVUE, 75940 PARIS CEDEX 19.

Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal - Prix d'un numéro : 20 F.

Les règlements en espèces par courrier sont strictement interdits.

ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliterez notre tâche en joignant à votre règlement soit l'une de vos dernières bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. ● Pour tout changement d'adresse, joindre 2,20 F et la dernière bande.



« Le précédent numéro a été tiré à 96 000 ex. »

UN RECEPTEUR FM DE POCHE A PRESELECTION




Ce récepteur utilise un TDA 7000, un circuit intégré très courant. Ne comptant pas le nombre de réalisations publiées autour, nous voulions vous faire profiter de ses excellentes performances dans un montage où simplicité de réalisation et facilité de câblage vous conduiront sans nul doute au succès.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 7 à 12 V.
- Sensibilité utile : $2 \mu\text{V}$ pour une puissance de 50 mW sur HP de 8Ω .
- Plage d'accord : 88 à 108 MHz.
- Nombre de canaux pré-réglables : 5.
- Consommation en courant : environ 20 mA.
- Faible prix de revient.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU TDA 7000

On ne pouvait pas vous proposer cette réalisation sans vous parler du cœur du montage : le TDA 7000 est fabriqué par la R.T.C. Philips pour des applications larges bandes, émissions dont la qualité reste très bonne ; la bande FM s'imposait alors. Le TDA 7000 est un récepteur à simple changement de fréquence. La fréquence de la FI, c'est-à-dire après le mélangeur, vaut 70 kHz. Cette valeur est très inhabituelle mais ce choix a été guidé par l'abondance de transformateurs HF. Le schéma synoptique interne du TDA 7000 est donné en **figure 1**, celui-ci permet de mieux comprendre son fonctionnement. L'architecture interne du TDA 7000 étant fort complexe, nous nous sommes limités au strict minimum. De prime abord, nous constatons qu'il s'agit d'un schéma tout à fait classique. La particularité de ce circuit fait appel à des étages d'amplification FI à 70 kHz bâtis


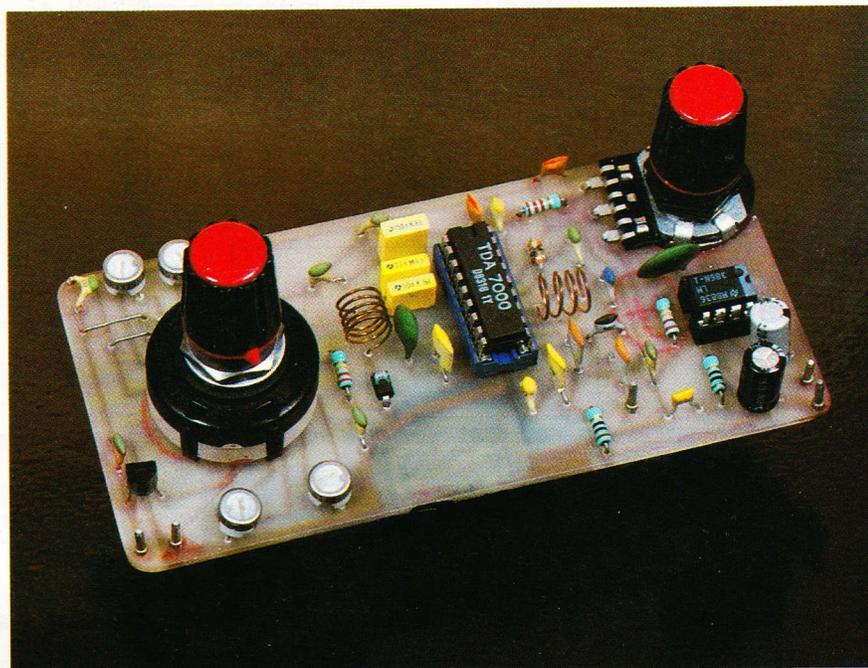


autour d'ampli-opérationnels dans le but d'utiliser un filtrage par réseaux RC. L'avantage de cette configuration permet de n'utiliser en tout et pour tout que deux inductances facilement réalisables. La sélectivité est déterminée par les capacités situées à l'extérieur du montage et par des réseaux internes de résistances de telle manière que la FI se trouve filtrée par des filtres passe-bas et passe-bande. Après le passage dans les étages à fréquence intermédiaire le signal est envoyé dans un démo-

dulateur à quadrature. Pourquoi quadrature ? Simplement parce que deux signaux d'égale amplitude sont comparés mais l'un est déphasé de 90° par rapport à l'autre. Le résultat de la comparaison est une fréquence basse qui correspond au signal modulant l'émetteur. La **figure 2** correspond à un schéma très simplifié de détecteur à quadrature. Ceux-ci sont d'ailleurs utilisés dans les fameux SO41P ou autres démodulateurs FM. La **figure 1** nous montre un filtre de boucle. Celui-ci n'est autre qu'un

1 Architecture interne du TDA 7000, avec les blocs-fonctions.

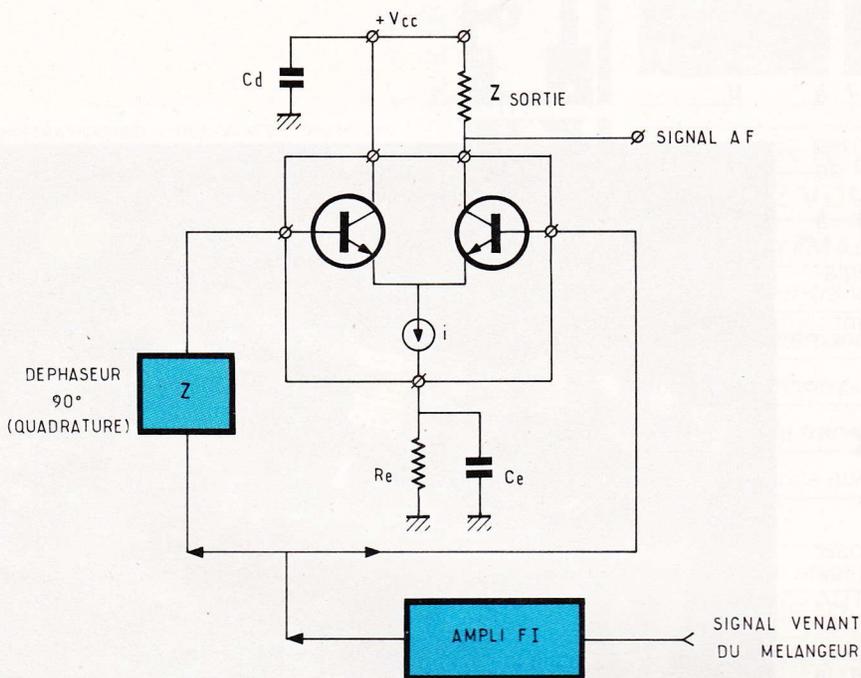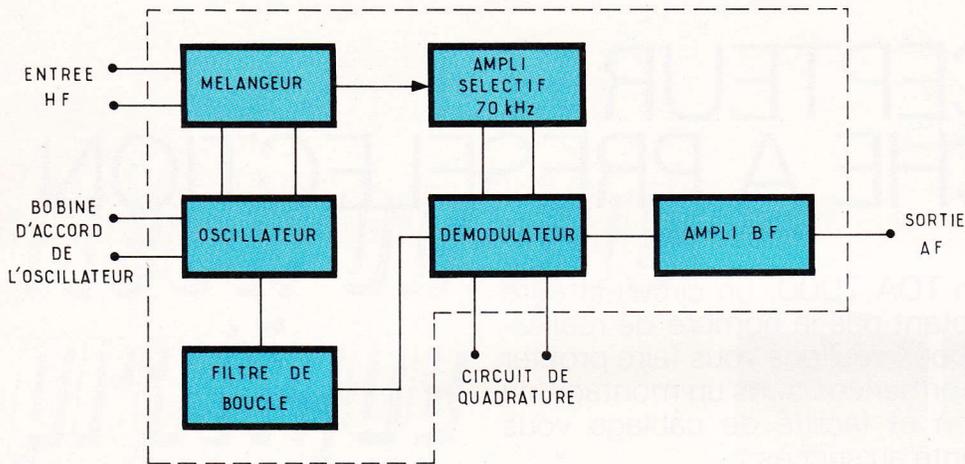2 Principe d'un détecteur FM à quadrature.



intégrateur de la tension BF. La tension qui en sort asservit en fréquence l'oscillateur local du TDA 7000. Avec une fréquence intermédiaire de 70 kHz et une excursion de ± 75 kHz, il était obligatoire de faire suivre l'oscillateur local au rythme de la modulation.

LE SCHEMA DE PRINCIPE


La figure 3 nous fait découvrir l'extrême simplicité du schéma, due en grande partie à la très forte intégration de composants à l'intérieur du TDA 7000.

Voyons à quoi servent les capacités autour du circuit. Le circuit accordé composé par l'association de L_2 , C_{14} , C_{15} et C_{16} est prévu pour accepter des fréquences dans la gamme de 88 à 110 MHz. Par l'intermédiaire de C_{16} , l'antenne attaque à basse impédance (75Ω) le circuit L_2C_1 . Le point chaud de ce circuit, à savoir l'endroit où circule le courant HF le plus élevé, attaque l'entrée du mélangeur par la broche n° 13 qui constitue une charge de 700Ω . Au circuit accordé, cette charge amortit le circuit L_2C_1 d'entrée pour obtenir la bande passante désirée figure 4.

Une des portes du mélangeur se retrouve excitée par l'amplitude de la fréquence générée par l'oscillateur local, celui-ci se compose du circuit accordé L_1 , D_1 , C_4 et C_8 .


La broche n° 6 reçoit la surtension créée par L_1 , D_1 ; le VCO interne du TDA 7000 engendre l'oscillation pour exciter le mélangeur, nous y reviendrons. La diode D_1 polarisée en inverse s'appelle diode « varicap », dont la courbe caractéristique est donnée en figure 5, cette particularité se trouve mise en jeu par l'action de R_3 à R_7 et de R_2 . En réglant les ajustables, c'est-à-dire en faisant varier une tension, on agit sur la polarisation de la diode, sa capacité s'en retrouve modifiée ainsi que l'accord en fréquence du circuit L_1 , D_1 . Le VCO interne du TDA 7000 est asservi sur la valeur de l'amplitude du signal BF.

Du mélange de la fréquence VCO avec celle à recevoir s'obtient la valeur de la FI à 70 kHz. Celle-ci est filtrée par une première cellule constituée d'un amplificateur opérationnel (AOP) et des capacités C_5 , C_6 . Celles-ci fixent la fréquence de coupure du filtre. Un second AOP utilise les capacités C_7 , C_{18} et forment un filtre passe-bande. Il est bien évident que de l'action sur C_5 , C_6 , C_7 et C_{18} on pourra placer la valeur de la FI et la bande passante où l'on souhaite. Cela fera l'objet d'un prochain article. Le condensateur C_{11} sert au démodulateur de fréquence, ce condensateur C_{11} associé aux impédances internes effectue un décalage de 90° sur la phase du signal incident. Cette opération est nécessaire à la comparaison des deux amplitudes, cette comparaison engen-

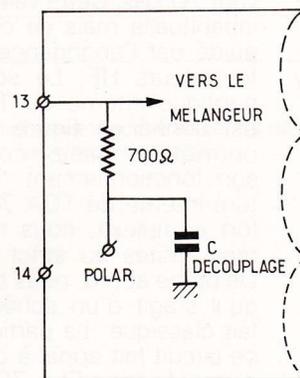

3

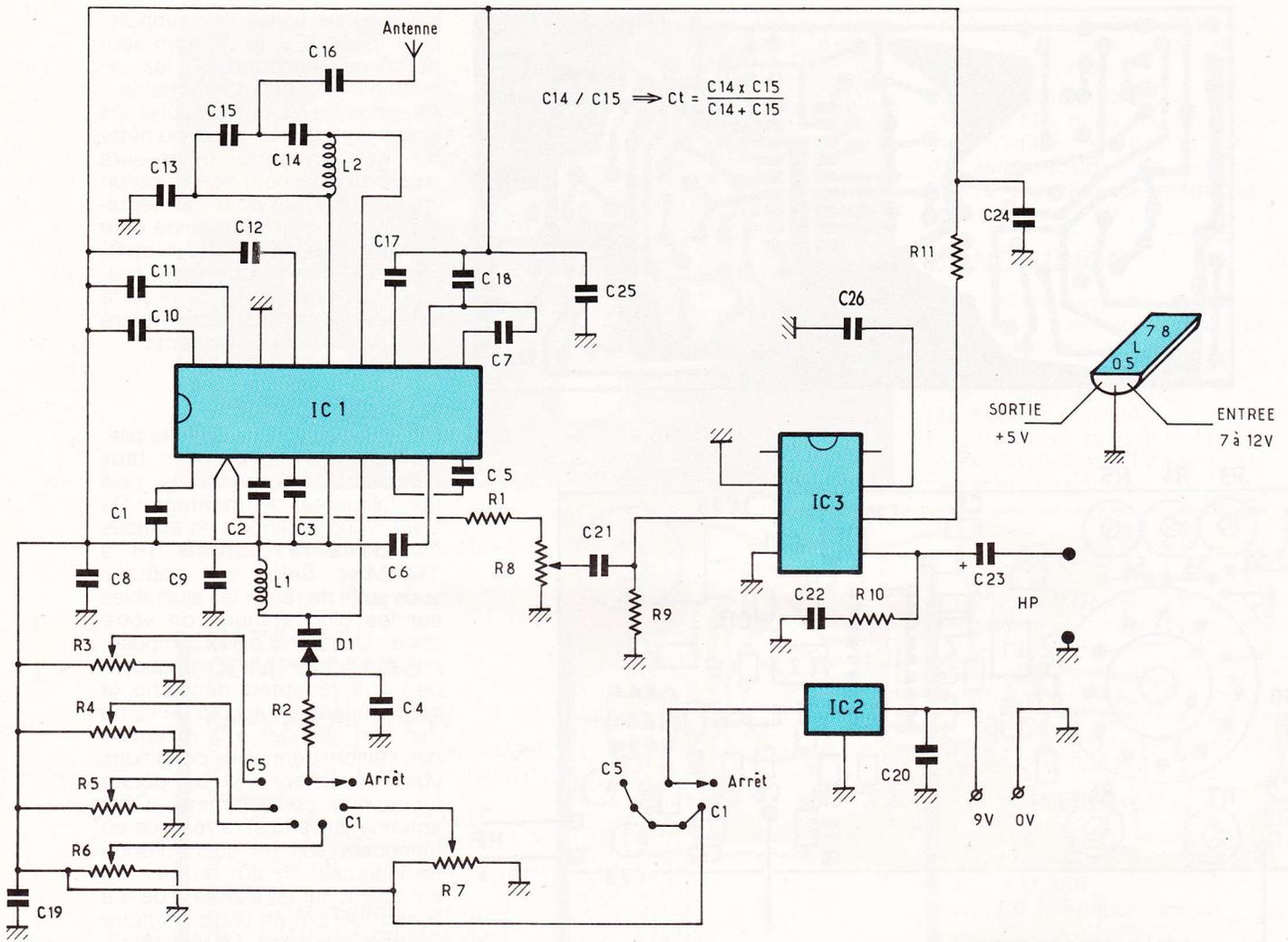Le schéma complet du récepteur : les présélections s'effectuent à partir du rotateur et des cinq ajustables.



dre une tension BF dont l'amplitude est fonction du déphasage. Cette tension BF est récupérée sur la broche n° 2 à un niveau de 70 mV crête à crête (c/c). Le condensateur C₉ effectue la dé-

saccentuation du signal BF, celle-ci est de 50 ou 75 μs suivant les normes. La charge de sortie constituée de R₁ et R₈ représente l'impédance de source du LM 386. Ce circuit intégré a été vu le mois dernier et la configuration ne change que très peu, la seule différence se situe dans la présence de R₁₁ : celle-ci limite le courant de IC₃. Après ce fastidieux exposé théorique, passons aux choses pratiques.

norma ou bien par photographie avec des plaques présensibilisées. La meilleure des solutions est de faire appel à des spécialistes, annonceurs dans la revue.


b) Implantation des composants

Par prudence, il s'avère préférable de souder tous les composants passifs tels que résistances, condensateurs et bobines ainsi que potentiomètres et commutateurs en premier. Les seules bobines sont L₁ et L₂. Vous les réaliserez très facilement en enroulant avec du fil de 0,5 mm de diamètre respectivement 5 spires pour L₁ et 6 spires pour L₂ avec un diamètre intérieur de 6 mm sur, par exemple, un axe de potentiomètre. Les bobines se positionnent au ras de la platine, aux emplacements prévus à cet effet.

REALISATION PRATIQUE

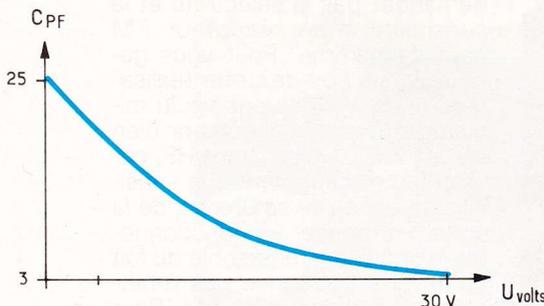
a) Le circuit imprimé

L'implantation des composants prend place sur un circuit imprimé en verre époxy classique. Le tracé des pistes s'effectue en utilisant des transferts Méca-



5

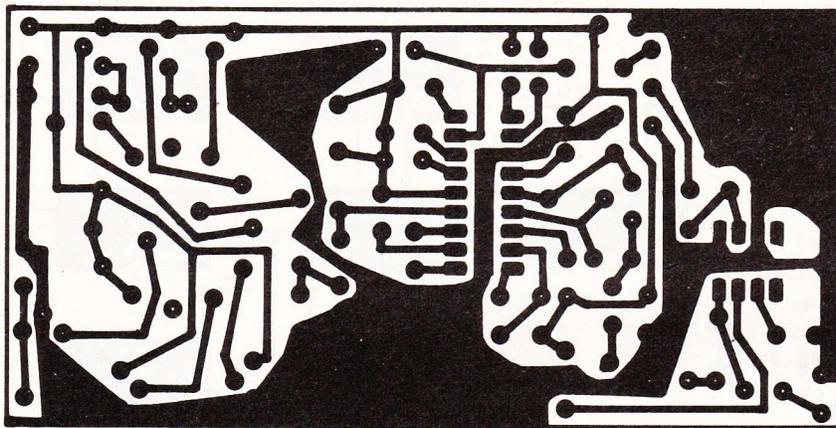Variation de capacité d'une Varicap, en fonction de la tension inverse.



Nous avons utilisé des supports pour IC₁ et IC₃, cela permettant de ne pas endommager les circuits intégrés lors des soudures. Attention de ne pas oublier les straps S₁ à S₄. Le potentiomètre R₈ pour le volume sonore sera soudé directement sur le circuit imprimé. La masse et l'alimentation ainsi que que l'antenne et le HP sont munis de picots permettant leurs connexions sans soudures. Le module est de la sorte indépendant et peut être intégré dans des montages existants.

c) Mise au point

Ne branchez pas de suite la pile, vérifiez tout d'abord les faux contacts ou courts-circuits, cela fait, alimentez le montage. De suite, vous entendez les stations FM dans la gamme 88 à 108 MHz. Selon vos goûts il vous suffit de régler les ajustables sur les cinq stations de votre choix. Une vérification s'impose, en approchant un doigt auprès de L₁ : le récepteur décroche, la même opération auprès de L₂ ne doit rien changer à la réception des stations, dans ces conditions votre récepteur FM de poche fonctionne correctement. Côté antenne, celle-ci sera réalisée en fabriquant soit un quart d'onde de longueur 75 cm ou bien en enroulant, sur un diamètre de 4 à 5 mm, 50 cm de fil de diamètre 0,8 mm puis étiré. Le réglage de l'antenne se fait pour la meilleure qualité de réception en milieu de bande, c'est-à-dire lorsque l'une des cinq résistances ajustables, de R₃ à R₇, est réglée au milieu de sa course.

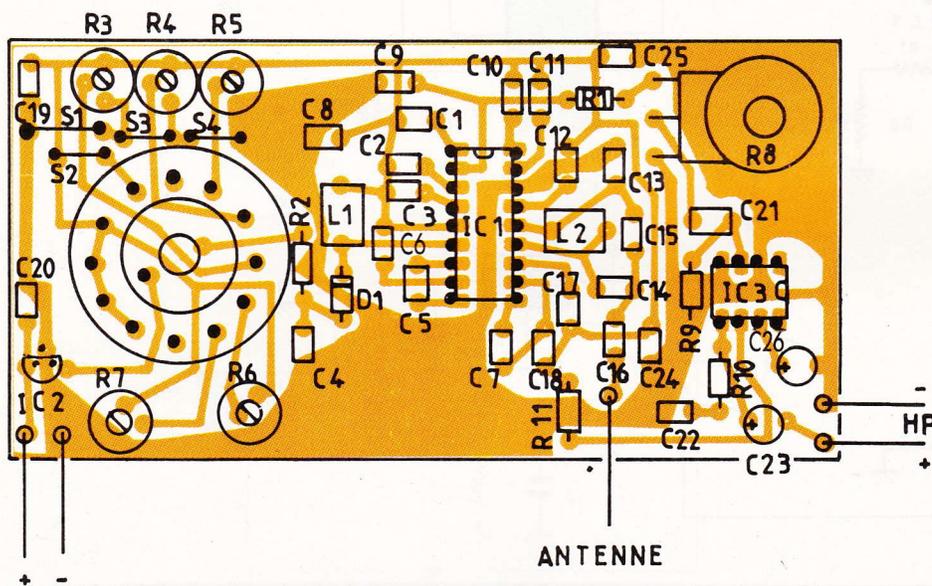


Photo 2. - Le montage utilise uniquement deux bobines à air, très facilement réalisables.



UTILISATION

La particularité la plus intéressante du montage proposé que lorsque vous mettez sous tension il est prêt à fonctionner dans les conditions prévues. Mais ne lui demandez pas la sélectivité et la sensibilité d'un récepteur FM haut de gamme. Pour vous garantir le succès de cette réalisation, nous n'avons pas voulu miniaturiser la conception, ni bien sûr adjoindre un préampli HF, celui-ci faute d'augmenter la sensibilité aurait pu se saturer et, de la sorte, introduire un fonctionnement partiel de l'ensemble du fait de la forte puissance des émetteurs de radiodiffusion FM. Pour notre part nous utilisons ce ré-



Photo 3. – La diode Varicap située à la droite du bobinage.

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances 1/4 W

R_1 : 2,2 k Ω (rouge, rouge, rouge)
 R_2 : 22 k Ω (rouge, rouge, orange)
 R_3 à R_7 : 47 k Ω horizontaux
 R_8 : 22 k Ω potentiomètre B
 R_9 : 22 k Ω (rouge, rouge, orange)
 R_{10} : 10 Ω (marron, noir, noir)
 R_{11} : 10 Ω (marron, noir, noir)

Capacités céramiques

C_1 : 150 nF MKH
 C_2 : 22 nF
 C_3 : 10 nF
 C_4 : 10 nF
 C_5 : 3,3 nF
 C_6 : 180 pF
 C_7 : 330 pF

C_8 : 10 nF
 C_9 : 2,2 nF
 C_{10} : 220 pF
 C_{11} : 330 pF
 C_{12} : 100 nF MKH
 C_{13} : 2,2 nF
 C_{14} : 68 pF
 C_{15} : 39 pF
 C_{16} : 120 pF
 C_{17} : 150 pF
 C_{18} : 3,3 nF
 C_{19} : 2,2 nF
 C_{20} : 10 nF
 C_{21} : 100 nF
 C_{22} : 47 nF
 C_{24} : 10 nF
 C_{25} : 220 pF

Condensateurs chimiques 12 V verticaux

C_{23} : 47 μ F/12 V
 C_{26} : 10 μ F/12 V

cepteur dans un ensemble auto-radio stéréo avec amplificateur 5 W et « walkman ».

Afin d'améliorer la sélection des stations FM, nous vous conseillons d'utiliser en lieu et place des ajustables R_3 à R_7 , des multitours verticaux de même valeur, soit de 47 k Ω .

CONCLUSION

Cette série d'articles, qui nous l'espérons vous apporte autant de satisfactions que de plaisirs, sera suivie par d'autres réalisations, toutes aussi simples et intéressantes, comme un micro FM, un micro sans fil Hi-Fi, une liaison comescope TV sans fil et bien d'autres encore...

Ph. B.

Inductances


L_1 : 120 nH, soit 5 spires \varnothing 6 mm en fil \varnothing 0,5 mm, écartées de 2 mm
 L_2 : 130 nH, soit 4 spires \varnothing 6 mm en fil \varnothing 0,5 mm, écartées de 1,3 mm, bobinées sur l'axe d'un potentiomètre. (Voir texte et photos.)

Circuits intégrés

IC_1 : TDA 7000
 IC_2 : 78L05
 IC_3 : LM 386
 d_1 : BB 105/diode varicap

Composants divers

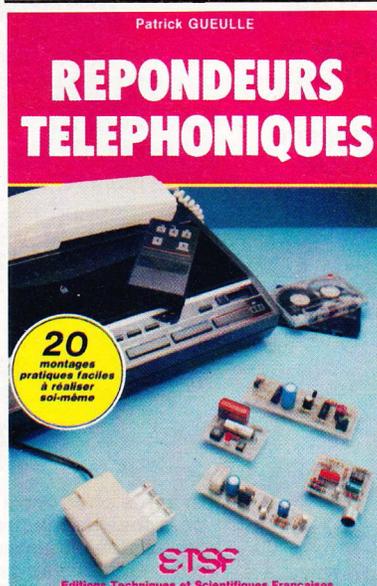1 boîtier Heiland HE 222
 1 commutateur 2 x 6 positions
 5 picots pour circuit imprimé
 1 support CI 18 broches
 1 support CI 8 broches
 1 connecteur pour piles 9 V
 1 HP \varnothing 28 mm en 8 Ω 100 mW
 Fil de cuivre \varnothing 0,5 mm



REPONDEURS TELEPHONIQUES

P. GUEULLE

Au-delà des répondeurs simples ou enregistreurs, toutes sortes d'autres appareils à réponse automatique peuvent être créés pour tirer le maximum de ce prodigieux outil de communication qu'est le téléphone : surveillance à distance de locaux ou d'équipements, télécommandes par clavier téléphonique ou par minitel, réacheminement d'appels par une seconde ligne, etc.

De plus, construire soi-même ses répondeurs permet de les doter de possibilités insoupçonnées, à moins qu'on ne préfère ajouter celles-ci à des appareils du commerce, dûment agréés.


Dans cet ouvrage, Patrick Gueulle vous livre toute son expérience en la matière, sous la forme d'une vingtaine de modules faciles à construire, que vous pourrez ensuite associer de toutes les façons possibles, suivant votre imagination, pour réaliser toutes les applications dont vous rêvez.

Prix : 125 F
 Distribution : Editions Radio,
 189, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

UN ADAPTATEUR TRANSISTORMETRE



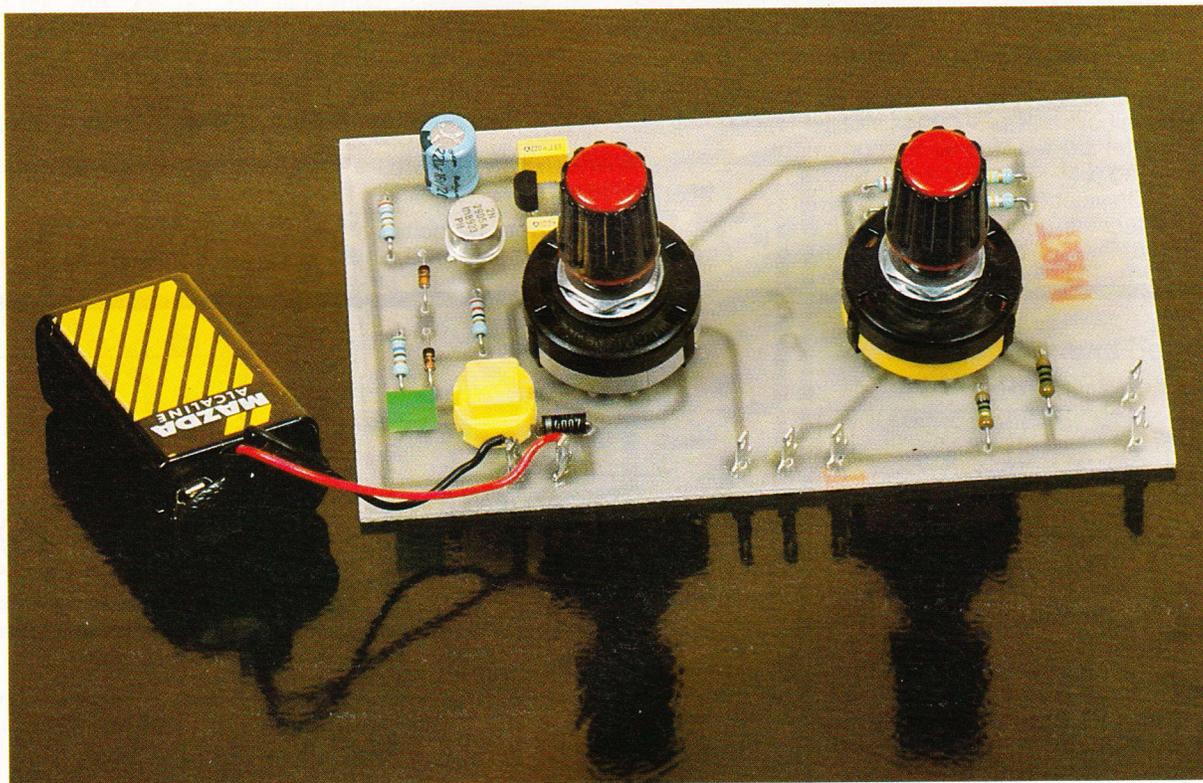Ce module permet à l'aide d'un simple voltmètre de mesurer le gain bêta d'un transistor au silicium. Facile à manipuler, il possède des caractéristiques et des sécurités intéressantes malgré un faible prix de revient.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Test de transistors au silicium : NPN, PNP.
- Courant injecté dans la base : $10 \mu\text{A}$, $100 \mu\text{A}$.
- Tension de test réduite à 5 V.
- Sécurité en cas de court-circuit entre collecteur et émetteur, grâce à une limitation en courant de 30 mA.
- Sortie sur un calibre de voltmètre de 200 mV ou de 2 V.
- Alimentation par une pile de 9 V.


QUELQUES RAPPELS

On considère le transistor comme un amplificateur de courant. Celui-ci comporte trois électrodes repérées émetteur (e), base (b), collecteur (c) (fig. 1). En envoyant un faible courant dans la base, on récupère dans le collecteur un courant plus important. Le quotient I_c/I_b se nomme le gain. Il se repère par la lettre grecque β (bêta). Sans vouloir entrer dans des considérations plus importantes et sortant ainsi du cadre de cet

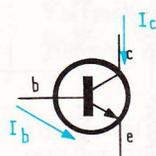article, sachez que ce coefficient varie en fonction de nombreux facteurs tels : la température, la fréquence de fonctionnement, le courant de base...



transistor NPN

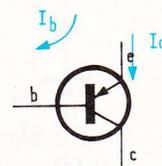


transistor PNP

1

Repérage de paramètres sur des transistors NPN et PNP.

2

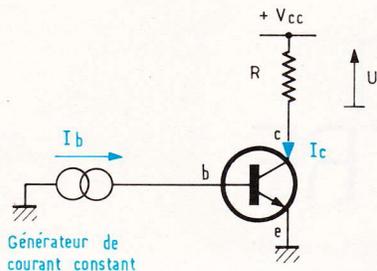Hypothèse de travail à partir d'un transistor NPN.



La connaissance de ce paramètre, caractéristique personnelle de chacun des éléments (puisque la valeur peut être différente malgré une même référence) permettra de déterminer ce vers quoi on peut les destiner.

PRINCIPE DU TEST

Forgeons une hypothèse de travail à partir d'un transistor NPN, afin de faciliter le raisonnement (fig. 2).

On injecte à partir d'un générateur de courant constant une intensité I_b dans la jonction base-

émetteur. Un courant I_c va circuler dans le collecteur, et aura pour valeur $I_b \cdot \beta$. Si l'on place une résistance R dans celui-ci, une chute de tension va se produire dont l'expression, selon la loi d'Ohm, sera $V = R \cdot I_c = R \cdot I_b \cdot \beta$.

Ayant I_b et R constants, la tension U devient directement proportionnelle à β , le gain. Il ne suffit plus alors qu'à la mesurer avec un voltmètre.

FONCTIONNEMENT

(fig. 3)

1° L'alimentation

Eu égard à la consommation de l'ensemble, on utilisera une pile 9 V du type 6F22 ou une petite alimentation extérieure fournissant la même tension.

2° Le limiteur d'intensité

L'élément testé peut être défaillant. Cette possibilité ne doit pas être écartée car nombre d'élé-


ments logeant dans les casiers d'un « bidouilleur » proviennent de la récupération.

Imaginons un court-circuit entre collecteur et émetteur. Que se passe-t-il ? La résistance R_b de 10Ω , si elle est en service, limite le courant. Vu sa valeur, l'intensité atteindrait 900 mA et la puissance dissipée 8,1 W ! Ceci n'est que *théorique* car l'élément résistif se transformera instantanément en un morceau de charbon noir et la pile deviendra hors service. La solution réside alors dans l'utilisation d'un limiteur constitué d'un générateur de courant constant (fig. 4).


R_a polarise les diodes D_1 et D_2 au silicium. On obtient à leurs bornes une tension constante d'environ 1,2 V appliquée à la jonction $b - e$ via R_b .

La maille de tension vaut :

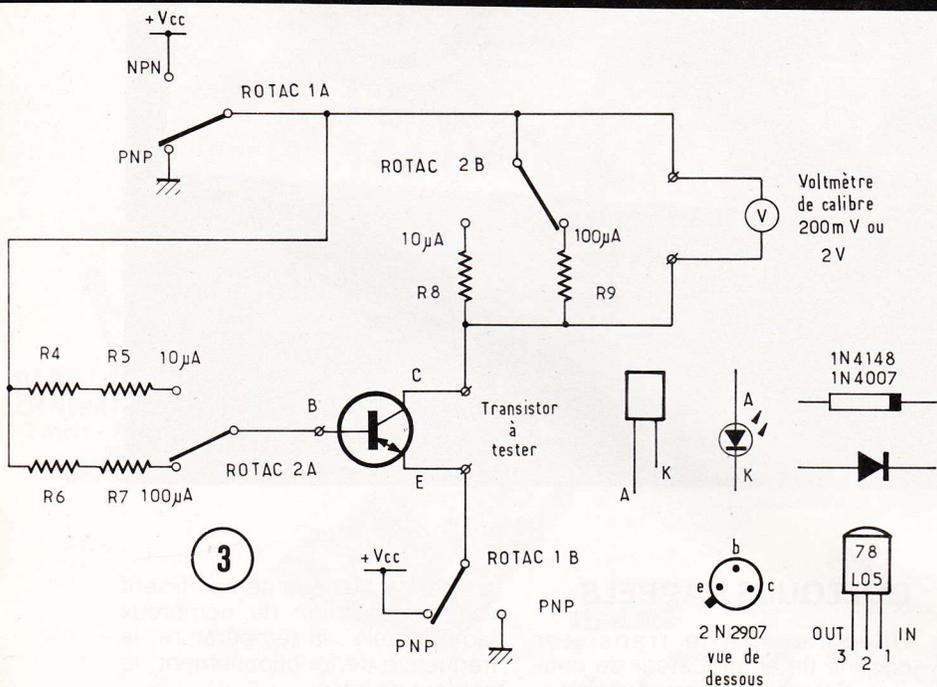
- $V_b = V_{be} + V_e$,
- d'où $V_e = V_b - V_{be}$,
- sachant que $V_e = R_b \times I_e$,



3

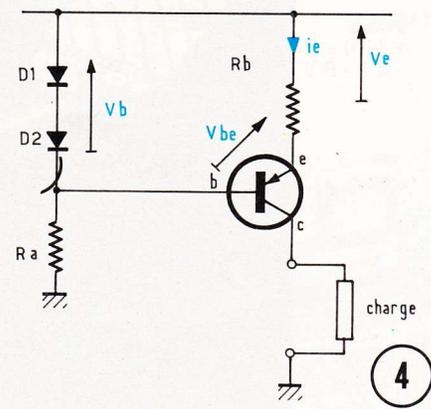

4

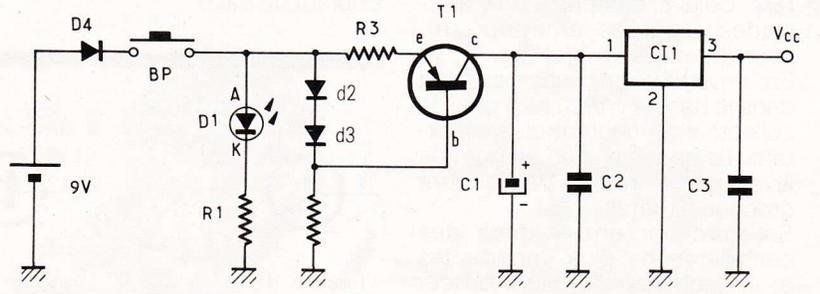

5

3 Schéma complet de l'adaptateur-transistormètre : le rotacteur 1 réalise l'aiguillage NPN-PNP, tandis que le rotacteur 2 effectue le réglage de I_b .

4 Limiteur d'intensité basé sur un générateur de courant constant.

Principe d'un générateur de courant constant formé d'une résistance de base.

5

- on obtient $R_b \times I_e = V_b - V_{be}$.
- d'où :

$$I_e = \frac{V_b - V_{be}}{R_b}$$

- Ayant $I_C \approx I_e$, V_b et R_b constantes, on en déduit que le courant collecteur reste constant.

3° La régulation de tension (fig. 3)

Le circuit intégré CI_1 référencé 78L05 stabilise la tension à 5 V. Cette version constitue le modèle « mini » du 7805 classique. On peut ainsi débiter jusqu'à 100 mA, ce qui est largement suffisant pour notre application. Ce composant se livre dans un boîtier TO 226, type transistor.


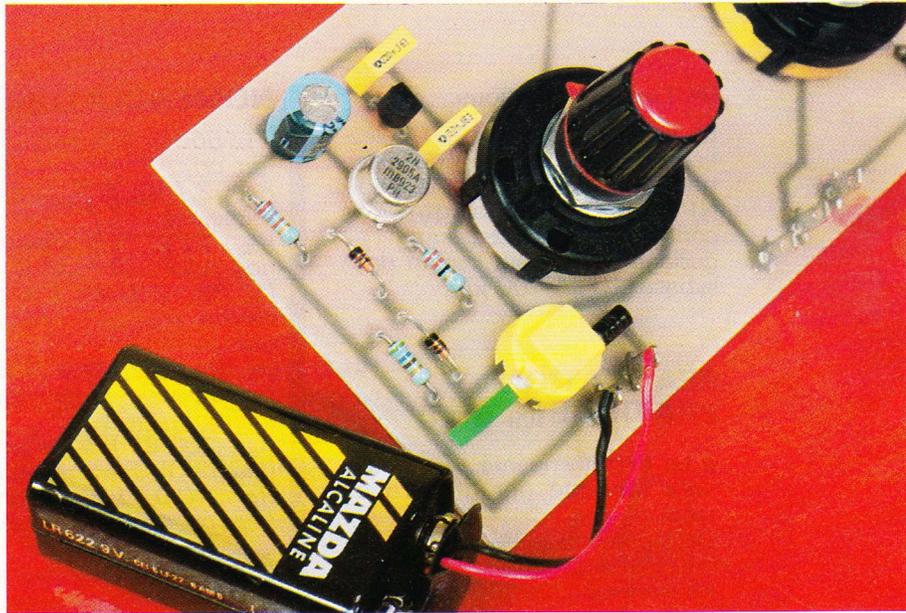
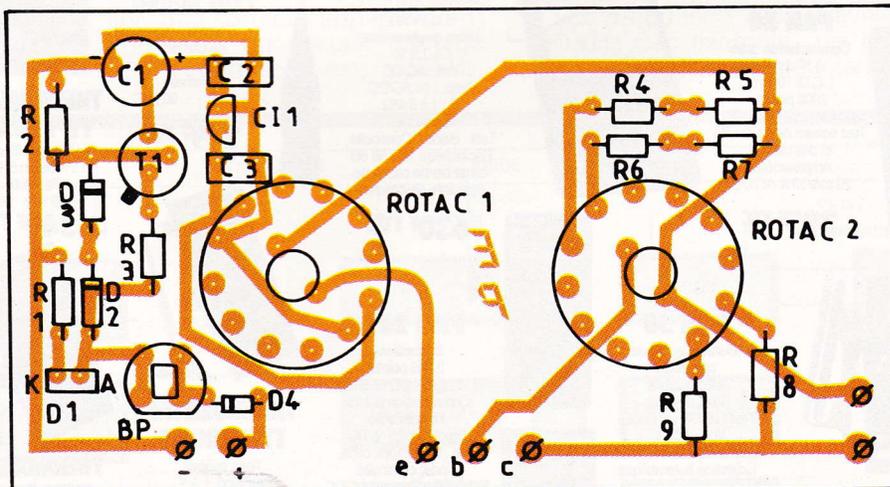


Photo 2. - Vue du poussoir Isostat jaune et du rotacteur, directement soudés sur le circuit imprimé.

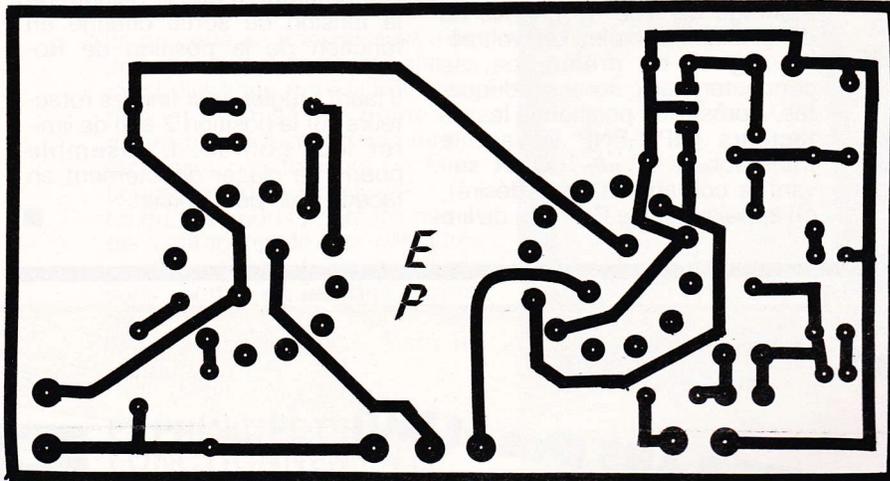

Pile 9V

Transistor
à tester

On l'accompagne de C_2 et C_3 pour réaliser le découplage et de C_1 pour améliorer la réponse en courant.

La diode électroluminescente D_1 signale la mise sous tension provisoire effectuée à l'aide du BP.

4° Les générateurs de courant « constant »

- Ils se réalisent tout simplement à l'aide de $R_4 - R_5$ pour $I = 10 \mu A$ et $R_6 - R_7$ pour $I = 100 \mu A$. Ecrivons la maille de tension de la figure 5.

On a $V_{CC} = R_b \cdot I_b + V_{be}$.

$$I_b = \frac{V_{CC} - V_{be}}{R_b}$$

- Ayant V_{CC} et R_b constantes, seule V_{be} , le seuil de tension de la jonction base-émetteur du transistor testé, variera.

Voyons dans quelles proportions en réalisant le calcul.

- Pour le premier courant constant, on a :

$$I_b = \frac{5V - 0,6V}{440k\Omega} = 10 \mu A$$

si $V_{be} = 0,5V$, $I_b = 10,2 \mu A$;
si $V_{be} = 0,7V$, $I_b = 9,8 \mu A$.

Voltmètre calibre
200 mV ou 1V

Le résultat reste acceptable puisque l'on atteint une variation de + ou - 2 % par dixième de volt.

6-7

Circuit imprimé et implantation du module adaptateur : celui-ci pourra se monter directement derrière la façade d'un boîtier.

5° Les commutations

Le commutateur Rotac 1 sélectionne les polarités appliquées au transistor testé, donc le choix NPN-PNP, tandis que les contacts de Rotac 2 assurent l'aiguillage du courant injecté dans la base (10 μ A-100 μ A).

REALISATION PRATIQUE (fig. 6 et 7)

- Le circuit imprimé très simple sera fabriqué par gravure directe :

On reproduira le tracé sur le cuivre d'une plaquette en époxy simple face à l'aide de bandes et de transferts. Le support sera ensuite trempé dans un bain de perchlorure de fer tiède. Après attaque, on rincera abondamment à l'eau claire.

- Les perçages s'effectueront à :
 - 0,8 ou 1 mm pour les composants,
 - 1,2 mm pour les cosses.
- L'implantation des éléments, quant à elle, ne posera aucun problème si l'on suit bien la figure 7.

NOMENCLATURE

R_1 : 560 Ω , 5 % (vert, bleu, marron, or)
 R_2 : 2,7 k Ω , 5 % (rouge, violet, rouge, or)
 R_3 : 22 Ω , 5 % (rouge, rouge, noir, or)
 R_4, R_5 : 220 k Ω , 1 % de préférence (rouge, rouge, noir, orange, marron)
 R_6, R_7 : 22 k Ω , 1 % de préférence (rouge, rouge, noir, rouge, marron)
 R_8 : 100 Ω , 1 % de préférence (marron, noir, noir, noir, marron)
 R_9 : 10 Ω , 1 % de préférence (marron, noir, noir, or, marron)
 C_1 : 220 μ F, 16 V, radial
 C_2 : 220 nF milfeuil
 C_3 : 100 nF milfeuil

C_2 : 220 nF milfeuil
 C_3 : 100 nF milfeuil

D_1 : diode électroluminescente verte rectangulaire
 D_2, D_3 : 1N4148 diodes petits signaux
 D_4 : 1N4001, 1N4004, 1N4007, diode de redressement
 T_1 : 2N2905, transistor PNP
 Cl_1 : 78L05, mini régulateur + 5 V
 1 poussoir Isostat pour circuit imprimé
 1 coupleur de pile 9 V (fil rouge = +)
 2 rotacteurs, 2 circuits, 6 positions à picots
 2 boutons pour rotacteur
 Epoxy, cosses

CONCLUSION

Le test se déroulera comme suit : Le transistor à tester se reliera au montage à l'aide de grip-fils ou de pinces-crocodile. Un voltmètre digital, de préférence, se connectera aux sorties adéquates. Après avoir positionné les rotacteurs (NPN-PNP suivant le transistor et 10 μ A-100 μ A suivant le courant de base désiré), on appuiera sur le B.P. afin de lire

directement la valeur du gain sur le calibre 200 mV ou 2 V (1 mV/unité de gain).

On remarquera que la polarité de la tension de sortie change en fonction de la position de Rotac 1.

Il faudra régler pour finir les rotacteurs sur la position 2 afin de limiter leur course. L'ensemble pourra se placer directement en façade d'un petit boîtier.

CHEZ CIBOT

OFFREZ-VOUS UNE GARANTIE 2 ANS (Pcs et MO)

PANTEC



Pince CT 4300

Extrême simplicité d'utilisation. Facilité de lecture sur l'indicateur LCD avec indication automatique des symboles et des fonctions. Data Hold. Diamètre d'ouverture des mâchoires : 23 mm. 300 A + Volt AC et continuité.

999F TTC



ZIP 3

Multimètre digital type stylo. Voltmètre AC/DC. Ohmètre et tests de continuité à mémoire. Spéciale maintenance.

395F TTC



PAN 80

Commutation auto 3 1/2 digits. L.C.D. 10 mm. 2000 points. 200 mV à 500 V AC/DC. Test sonore de continuité et des diodes. Ampèremètre 20 mA/10 A-AC/DC.

395F TTC



PAN 2010 Spécial école

Multimètre de poche 3 1/2 digits LED 10 mm. 2000 points. Polarité automatique. Test : batterie, diode, continuité.

265F TTC



PAN 50

Multimètre format calculatrice 3 200 points. Polarité auto. Test : diode, continuité. Volt : AC/DC. Résistance 0 Ω à 32 M Ω . Extinction automatique.

442F TTC



PAN 2020

9 fonctions. 2000 points. 3 1/2 digits LCD 12,5 mm. Commutation unique. Polarité auto. Précision 0,5 % DC. Test : transistors, capa, diode, continuité. Ω AC/DC - Courant AC/DC 20 A.

499F TTC



PAN 10 XT

Sensibilité 20 k Ω /V DC. 5 k Ω /V AC. Micro ampèremètre CL 1,5 %. Volt : AC/DC. Amp. : 10 AC/DC. Ω : 1 à 5 M Ω en 4 CAL. Test diode, Continuité, Décibelmètre 10 à 50 dB. Large bande passante. Spéciale électricien.

630F TTC



THERMOMÈTRE TYPE BRAVO

Thermomètre de contact. Précision 0,1 °C. Gammas : -40 °C - +99,9 °C.

249F TTC



THERMOMÈTRE TYPE EBSERO

Tous milieux. Précision 0,1 °C. Résolution -40 ° - +120 °C.

349F TTC



THERMOMÈTRE TYPE ERCOLE

Tous milieux. Précision ± 1 °C. Capteur interne : -10 °C - +60 °C. Sonde externe : -20 °C - 70 °C. avec horloge et seuil.

249F TTC



THERMOMÈTRE TYPE ECLISSI

Précision ± 1 °C. Capteur interne : -10 °C - +60 °C. Sonde externe : -20 °C - 70 °C.

199F TTC

PANTEC distribué par CIBOT : 1 et 3, rue de Reuilly - 75012 PARIS - Tél. : 43.79.69.81
 DE NOUVELLES MESURES 25, rue Bayard - 31000 TOULOUSE - Tél. : 61.62.02.21

UNE PRISE COMMANDEE



Commander à distance un éclairage, l'ouverture d'un portail ou démarrer un appareil électrique, sans introduire de modifications à une installation existante, c'est ce qu'autorise ce système de télécommande par les fils du secteur.

Certes, une commande HF aurait pu aussi être utilisée, mais elle se serait heurtée à une complexité de réalisation et de réglage du récepteur et un prix de revient plus élevé. Par ailleurs, les infrarouges et les ultra-sons nécessitent une liaison à vue.

Le procédé de transmission d'ordres par le secteur est relativement classique mais la construction et la mise au point des dispositifs correspondants ne garantissent pas toujours un fonctionnement dénué d'aléas...

Le but que nous poursuivons est de s'affranchir de ces difficultés et d'aboutir à un résultat fiable sans mettre en jeu des techniques et des moyens sophistiqués avec des composants assez répandus.

I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Il y a lieu de considérer que l'installation électrique d'un particulier (maison ou appartement) comporte un certain câblage dont l'impédance est, à 50 Hz,



voisine de la résistance en continu.


À une fréquence plus élevée, 100 kHz par exemple, ce câblage représente une réactance

selfique de quelques dizaines à plus d'une centaine d'ohms.

Fort de ces considérations, sans perturber le moins du monde le fonctionnement des appareils branchés sur le secteur, il sera possible de superposer à l'alimentation existante, en aval du compteur-disjoncteur, un faible signal à fréquence élevée capable de transmettre un ordre particulier. L'EDF utilise d'ailleurs ce principe pour la commutation de tarifs horaires chez les usagers.

Le schéma synoptique de la figure 1 permet de comprendre comment fonctionne cette transmission d'ordre. Le dispositif de base comporte un émetteur et un récepteur connectés au 220 V.

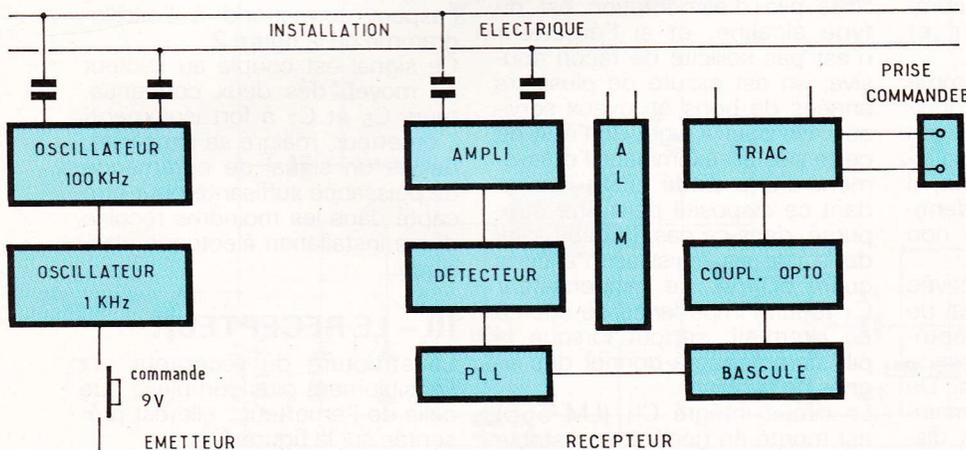L'émetteur inclut deux oscillateurs : l'un de 1 kHz délivre un signal rectangulaire chargé de moduler par tout ou rien un deuxième oscillateur fonction-





1

Schéma synoptique du dispositif de commande à distance.

2-3

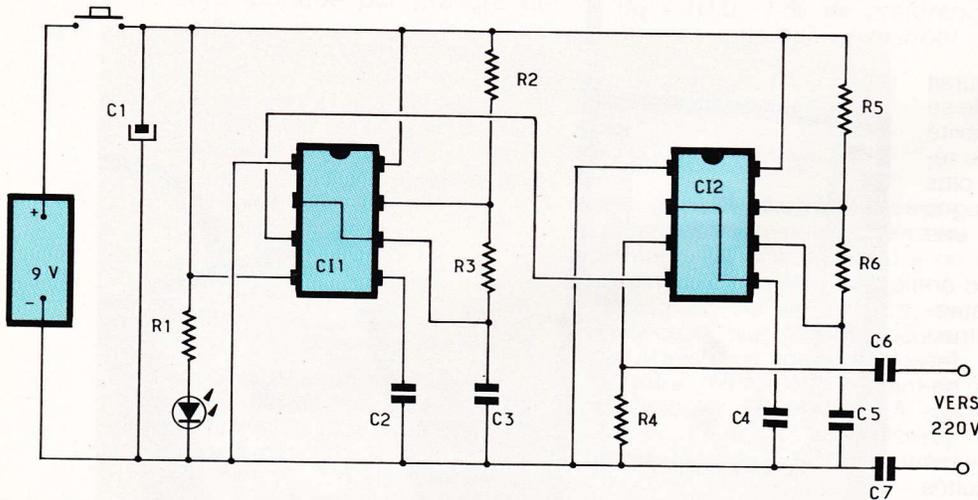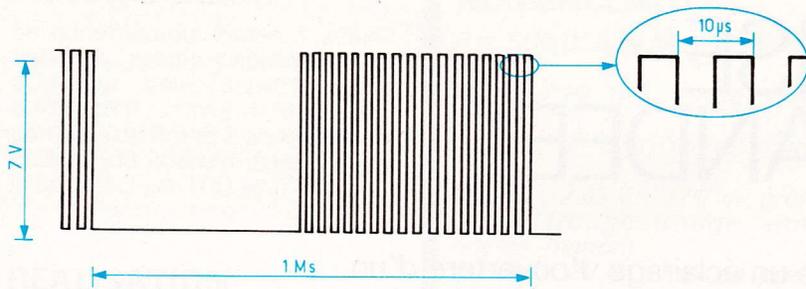Forme des signaux relevés en sortie.
Schéma de l'émetteur : deux 555 en cascade
délivrent régulièrement des trains d'impulsions.



nant sur 100 kHz. Le signal résultant est couplé au secteur à travers deux condensateurs d'isolement.

La figure 2 montre qu'en sortie de l'oscillateur à 100 kHz on obtient un signal rectangulaire de période voisine de 10 µs qui dure 500 ms pour se renouveler après un arrêt de 500 ms.

Chaque fois que l'on désire envoyer un ordre, il suffit donc d'appuyer sur le poussoir de commande pour engendrer et transmettre le signal décrit.

Le récepteur, connecté, comme l'émetteur, en un endroit quelconque de l'installation, est en veille permanente. Dès qu'un signal de commande apparaît, il est amplifié, démodulé et identifié parmi d'autres signaux non désirés.

La prise commandée est activée par un triac dont le circuit de commande est relié à un optocoupleur pour éviter la présence du secteur sur le récepteur. De plus, une bascule bistable maintient l'état de la prise après dis-

parition de l'ordre de commande. Ainsi l'émetteur ne fournira de l'énergie que pendant un temps très court, et sa consommation moyenne de courant restera très faible, d'où l'emploi d'une simple pile de 9 V comme alimentation.

II - L'EMETTEUR

La figure 3 présente le schéma électrique de l'émetteur.

Si la pile d'alimentation est du type alcaline, et si l'émetteur n'est pas sollicité de façon abusive, on est assuré de plusieurs années de bons et loyaux services. On pourra juger de l'état de cette pile en examinant l'éclairage d'une diode LED : cependant ce dispositif peut être supprimé, dans ce cas, le débit total de la pile en émission n'excède guère 60 mA. Le condensateur C1 réduit l'impédance de source en alternatif, surtout lorsque la pile commence à donner des signes de faiblesse.

Le circuit intégré C1 (LM 555) est monté en générateur astable

selon un schéma très répandu. On a déterminé les valeurs de R2, R3 et C3 pour que la fréquence de récurrence des créneaux se situe au voisinage de 1 kHz. Dans ce type de montage, la fréquence est donnée par la formule :

$$F_1 = \frac{1,44}{(R_2 + 2R_3) C_3}$$

ce qui, tous calculs faits, donne 1 051 Hz. Cette fréquence de code n'a pas besoin d'être très précise, comme on le verra plus loin, on lui demande simplement d'être stable, ce qui est notamment l'une des qualités de ce montage. En revanche, il est nécessaire que le rapport cyclique soit voisin de 1. On approche de ce résultat en donnant à R2 une valeur assez petite devant R3.

Le signal disponible sur la broche 3 de C1 est envoyé sur la broche 4 de C2. Ce circuit est monté selon le même principe que C1, à cela près que son fonctionnement est commandé par la sortie de C1. Il génère donc une « porteuse » hachée par le 1 kHz du premier générateur, puisque la broche 4 de C2 est alternativement positive puis nulle et que, seule, la valeur positive assure l'oscillation de C2. La fréquence de cette porteuse est déterminée par le choix de R5, R6 et C5, ce qui donne une valeur un peu supérieure à 100 kHz (peu critique).

Les condensateurs C2 et C4 sont des découplages qui assurent au montage un fonctionnement correct.

La sortie 3 de C2 est chargée par R4, de faible valeur, compatible avec la puissance de l'étage de sortie du 555 et l'impédance moyenne de la ligne électrique à 100 kHz. C'est aux bornes de cette résistance que l'on trouve le signal utile de commande dont l'aspect correspond à l'oscillogramme de la figure 2.

Ce signal est couplé au secteur au moyen des deux condensateurs C5 et C7 à fort isolement. L'émetteur, malgré sa simplicité, délivre un signal de commande de puissance suffisante pour être capté dans les moindres recoins d'une installation électrique classique.

III - LE RECEPTEUR

La structure du récepteur est sensiblement plus complexe que celle de l'émetteur : elle est présentée sur la figure 4.

Comme on est en veille permanente, la tension continue d'alimentation est obtenue à partir du secteur par le transformateur T qui abaisse la tension alternative en son secondaire à 9,5 V eff. Un redresseur en pont et un condensateur de filtrage assurent la fourniture d'une tension continue voisine de 13,5 V

Pour assurer un filtrage optimal, stabiliser la tension et procurer... un gain de place, on a opté pour un régulateur intégré CI1 de faible puissance qui fixe la tension continue utilisable à +9 V et élimine très efficacement les ondulations résiduelles avec un condensateur de filtrage de 220 µF/16 V. Le second condensateur de 1 µF prévient toute velléité d'oscillation intempestive.

Le signal utile est prélevé sur les bornes du secteur par un couplage capacitif (isolement 400 V) au moyen de C4 et C3.

La cellule C4-R1 constitue un filtre passe-haut qui élimine presque totalement le 50 Hz pour ne conserver que les signaux à fréquence élevée. Ce filtrage est encore amélioré par le condensateur de couplage C5 de faible valeur (100 pF) relié à l'entrée de l'amplificateur.

L'amplification du signal est assurée par un circuit intégré MOS 4069 (sextuple inverseur) dont les trois premières cellules sont montées en amplificateurs linéaires en cascade avec un gain unitaire de 13 dB environ. Les trois autres cellules, montées en parallèle (pratique courante en CMOS), servent à abaisser l'impédance de sortie de l'amplificateur pour attaquer, dans de bonnes conditions, le démodulateur-douleur constitué de C6, C7, D5 et D6. La résistance de charge de ce redresseur est constituée par le potentiomètre P1 qui permet d'ajuster le niveau du signal démodulé à une valeur adéquate (réglage de la sensibilité du récepteur).

Les diodes silicium du démodulateur pourraient avantageusement être remplacées par des diodes germanium (AA118 ou similaire) au profit d'une meilleure sensibilité vers les signaux faibles si cela s'avérait nécessaire. On dispose donc de créneaux à 1 000 Hz débarrassés du 100 kHz de la porteuse.

Ce signal est envoyé sur un décodeur de fréquence CI3 à boucle de phase (LM 567) dont la caractéristique est telle qu'il présente une brusque diminution de ten-

sion à sa sortie chaque fois qu'il reçoit un signal de fréquence F très peu différente de sa fréquence propre Fo. Celle-ci est définie par la valeur d'une résistance et par celle d'un condensateur, de sorte que :

$$F_0 = \frac{1}{C_{11}(P_2 + R_8)}$$


Les valeurs choisies sur le schéma permettent, en faisant varier P2, de régler Fo précisément sur 1 000 Hz.

Dans ces conditions, tout signal de fréquence différente n'a aucune influence sur la sortie du décodeur, ce qui constitue une excellente sélection du signal utile. La sortie du décodeur est réunie à l'entrée horloge (C) de CI4 monté en bascule bistable. Ce dispositif est bien connu des lecteurs : un front descendant d'impulsion entraîne le changement d'état de la bascule ; il faut de nouveau envoyer un front descendant à l'entrée pour que la dite bascule retrouve son état initial.

La commande d'établissement ou d'interruption de la tension secteur sur la prise commandée se fait donc selon que la sortie de la bascule est 1 ou 0 en termes logiques. Le couplage ne peut se

4

Schéma du récepteur : le couplage au réseau s'effectue au travers de C3 et C4.

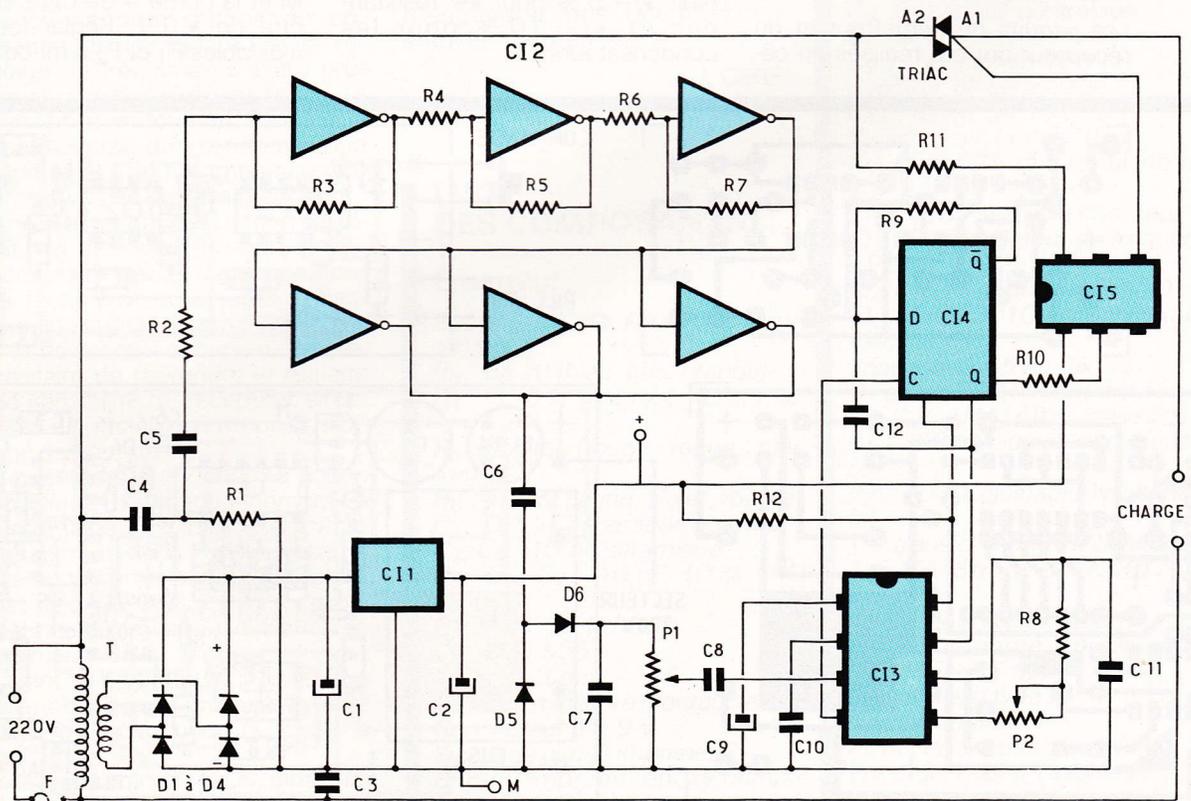

faire qu'à travers un système d'isolation optoélectronique. Pour cela nous avons choisi un photocoupleur à triac MOC 3010 ou 3020 robuste et peu exigeant en puissance de commande.

La sortie de la bascule est réunie à travers R₁₁ au circuit primaire du coupleur constitué d'une LED dont l'éclairement déclenche un phototriac au secondaire.

La valeur du courant efficace commandé par le coupleur est insuffisante pour alimenter une charge significative. Un second triac de 6 A, monté en cascade, servira donc d'interrupteur électronique à la prise commandée. Il suffit de relier le coupleur à l'électrode de commande du triac de puissance à travers R₁₀. Lorsque le coupleur n'est pas activé, aucun courant ne circule dans le triac de sortie. En présence d'un signal, l'électrode de commande du triac est réunie à A₂, ce qui a pour effet de rendre le circuit conducteur et d'alimenter la charge.

Un fusible de 5 A est prévu pour éviter les dommages que pourrait entraîner, sur le circuit du récepteur, un court-circuit accidentel en sortie.

IV - REALISATION PRATIQUE

Les circuits de l'émetteur et du récepteur ont été réalisés en câ-

blage imprimé monoface. On trouvera sur les figures 5 et 6 le dessin des circuits correspondants vus côté cuivre et côté composants (pour les adeptes de la méthode photographique).

Les dimensions sont telles que l'émetteur puisse être contenu, avec sa pile de 9 V, dans un coffret Teko type P₁ et le récepteur dans un coffret Teko P₂. La prise commandée (modèle à encastrer ou à embase) sera installée sur le couvercle du coffret.

Les circuits imprimés seront maintenus au fond des coffrets, de préférence avec de la visserie plastique pour éviter tout contact avec le secteur.

La simplicité d'installation est telle que tout autre commentaire serait superflu.

V - MISE AU POINT UTILISATION

Nous nous sommes efforcés de décrire un montage dont la mise au point ne soit pas un problème. On remarquera que l'émetteur ne comporte aucun réglage. Il est simplement recommandé d'utiliser des composants en bon état et des valeurs précises pour les éléments qui influencent la fréquence de chaque oscillateur et la fréquence propre du décodeur (soit +/- 5 % pour les résistances et +/- 10 % pour les condensateurs).





Dans ces conditions, la seule mesure facultative, une fois le montage terminé, consiste à vérifier la présence d'oscillation sur chaque 555 au moyen d'un banal multimètre commuté en voltmètre alternatif (échelle 10 ou 15 V eff.). On observera une tension de quelques volts à travers un condensateur de 0,1 µF, entre chaque pin 3 et le commun.

On peut aussi simplement brancher le même voltmètre, sans intermédiaire, entre les deux fiches du cordon secteur (naturellement non branché !). On mesure alors une tension voisine de 2 V eff.

Côté récepteur, un peu plus d'attention est nécessaire. Le montage, plus dense, doit être soigneusement vérifié : pas de soudures sèches ni de c/c entre pistes, bonne valeur des résistances et polarité correcte des circuits intégrés, diodes, triac, etc.


Le fusible sera constitué d'un fil de cuivre (argenté ou non) de 20/100^e, directement soudé sur le circuit.

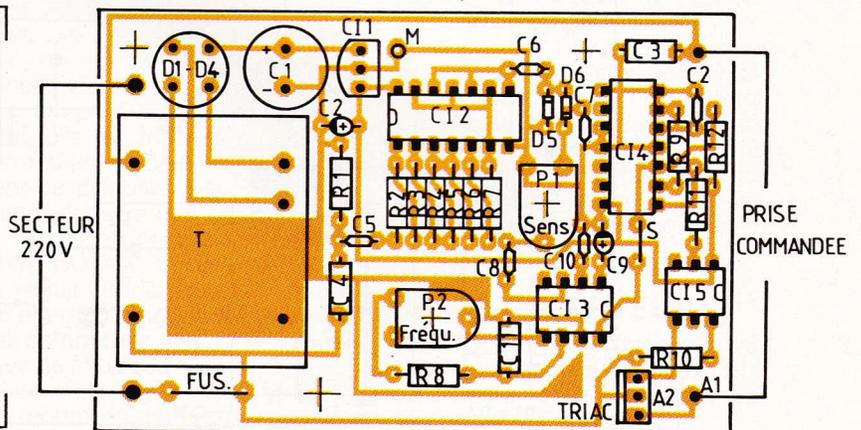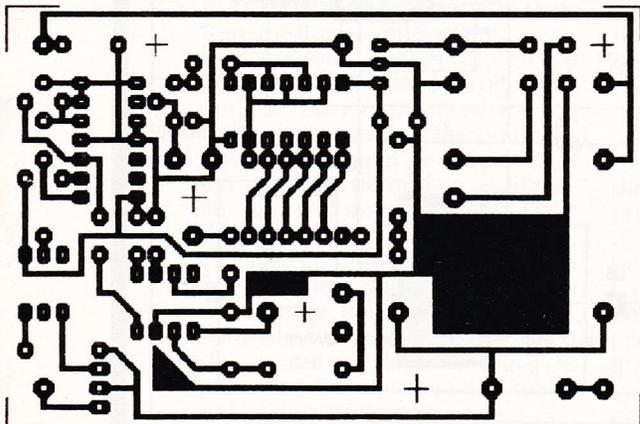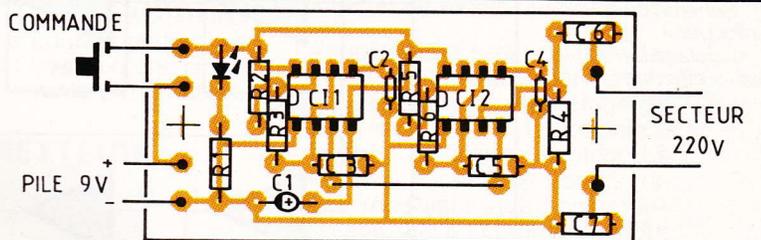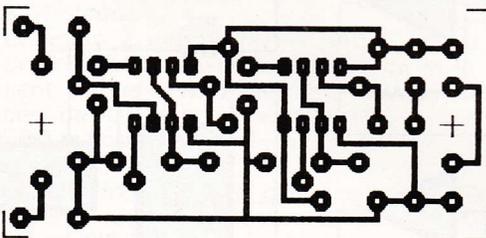Ces précautions étant prises, on mettra le circuit sous tension. Si rien ne fume (!) - dans le cas contraire couper immédiatement l'alimentation - vérifier la tension continue entre le point commun M et la borne 4 de Cl₃ : elle doit être de +9 V. Régler les deux ajustables P₁ et P₂ à mi-course et




5-6 Les circuits imprimés à l'échelle 1 : Attention au tracé si le transformateur utilisé ne correspond pas à celui présenté.

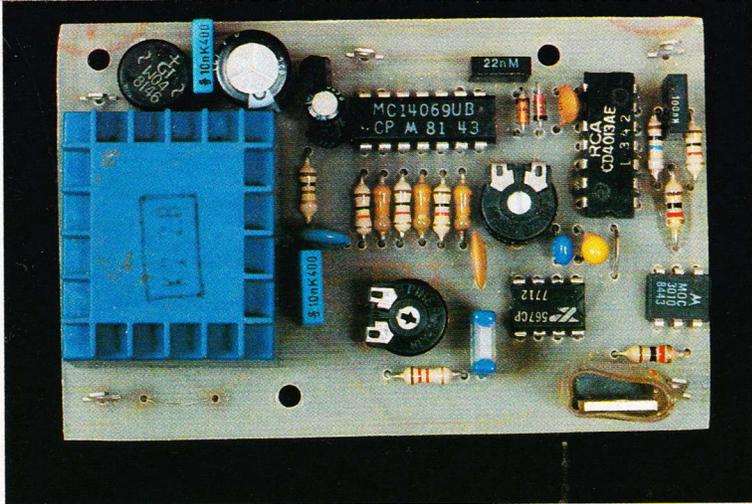7-8 Implantation des deux platines regroupant l'ensemble des composants dont le transformateur moulé.



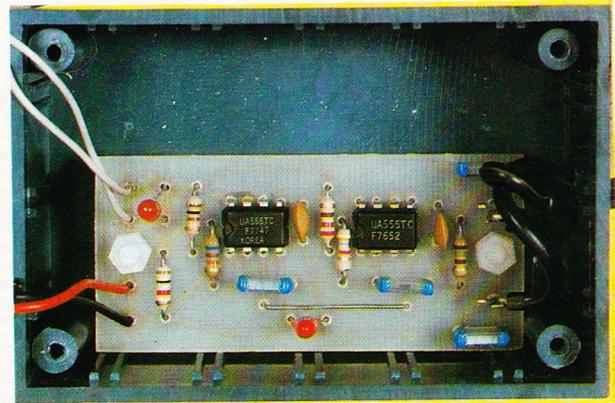Le module du récepteur : on aperçoit les deux ajustables de réglage P₁ et P₂.



La platine de l'émetteur incorporée dans un boîtier Teko.

brancher une lampe de 40 W sur la prise commandée.

Selon l'état de la bascule, la lampe peut être éteinte ou allumée.

Brancher le cordon secteur de l'émetteur sur la même prise que celle qui alimente le récepteur et appuyer puis relâcher le poussoir de commande. Si rien ne se produit sur la charge, ajuster P₂ (réglage de fréquence) jusqu'à ce que l'on constate l'allumage ou l'extinction de la lampe chaque fois que l'on presse le bouton de commande. Cette opération n'est pas trop critique, mais on a intérêt à ce que P₂ soit ajusté au milieu de la zone de réglage correct.

Si on ne peut obtenir de commande de charge, ou si le réglage de fréquence s'avère précaire, on augmentera la sensibilité en tournant P₁ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'on recommencera le processus de réglage précédent. Après avoir obtenu un bon résultat, on diminuera très progressivement la sensibilité du récepteur de façon à se situer juste au-dessus du seuil de commande fiable. Il va de soi qu'il sera peut-être nécessaire de reprendre le réglage de sensibilité du récepteur si celui-ci est installé en un point éloigné de l'émetteur.

Ce système n'engendrera aucun problème de fonctionnement si les réglages ont bien été exécutés comme nous l'avons indiqué. La consommation du récepteur est très faible (2 à 3 W), ce qui permet de le laisser alimenté en permanence.

Quant à l'émetteur, il peut être branché sur n'importe quelle prise de l'installation ou rester à demeure.

Il est possible d'utiliser plusieurs émetteurs branchés en des en-

droits différents pour commander une même charge ; de même, plusieurs récepteurs peuvent être commandés par un même émetteur.

Pour les esprits subtils, il sera aisé de commander successivement deux prises séparées au moyen de deux émetteurs. Il suffira de changer la valeur des résistances R₃ sur l'émetteur et R₈ sur le récepteur afin d'obtenir deux fréquences de commande différentes. Il conviendra d'appliquer les formules indiquées plus haut pour déterminer les nouvelles valeurs des résistances, en évitant que les fréquences concernées soient dans un rapport harmonique ce qui risquerait d'engendrer des interférences entre les deux canaux.

J. CERF

LISTE DES COMPOSANTS

Emetteur

R₁, R₂ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)
 R₃ : 68 kΩ (bleu, gris, orange)
 R₄ : 150 Ω (marron, vert, marron)
 R₅ : 220 Ω (rouge, rouge, marron)
 R₆ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)
 C₁ : 0,1 μF céramique ou mylar
 C₂, C₄ : 10 nF céramique
 C₃, C₆, C₇ : 10 nF 10 % MKT (400 V)
 C₅ : 1 nF 10 % MKT
 Cl₁, Cl₂ : 555
 LED : Ø 3 mm
 Poussoir miniature (contact fermé)
 Connecteur pile 9 V
 Picots de circuit imprimé (2)
 Circuit imprimé époxy simple face (65 × 30 mm)

Coffret Teko type P₁
 Visserie nylon
 Cordon secteur

Récepteur

R₁ : 100 Ω (marron, noir, marron)
 R₂, R₄ : R₆, R₁₂ : 10 kΩ (marron, noir, orange)
 R₃, R₅, R₇ : 33 kΩ (orange, orange, orange)
 R₈ : 15 kΩ (marron, vert, orange)
 R₉ : 10 MΩ (marron, noir, bleu)
 R₁₀, R₁₁ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)
 C₁ : 220 μF 25 V/radial
 C₂ : 1 μF 25 V/radial
 C₃, C₄ : 10 nF 400 V MKT 10 %
 C₅ : 100 pF céramique
 C₆, C₈ : 22 nF céramique
 C₇ : 4,7 nF céramique
 C₉ : 1 μF tantale 10 V
 C₁₀ : 47 nF céramique
 C₁₁ : 47 nF MKT 10 %
 C₁₂ : 0,1 μF tantale 10 V
 Cl₁ : 78L09A régulateur de tension 9 V
 Cl₂ : 4069 sextuple inverseur
 Cl₃ : 567 sélecteur de fréquence à PLL
 Cl₄ : 4013 double bascule D
 Cl₅ : MOC3010 optocoupleur à triac
 Triac modèle 6 A max
 D₁ à D₄ : GWO4 pont moulé
 D₅, D₆ : 1N4148 diodes silicium
 P₁ : 220 kΩ ajustable lin. horizontal
 P₂ : 10 kΩ ajustable lin. horizontal
 T : transfo moulé 220 V/9,5 V, 1,5 VA Eberle BW3397 (ou équiv.)
 F : fusible 5 A (voir texte)
 Circuit imprimé époxy simple face (85 × 55 mm)
 Coffret Teko type P₂
 Cordon secteur
 Picots de circuits imprimé (4)
 Prise de courant bipolaire à encastrer

ALIMENTATION STABILISEE VARIABLE 4,5 A 15 V/3A LABO 16 E




Labo 16 E délivre une tension réglable de 4,5 V à 15 V pour un courant de 3 A maximum. Un galvanomètre ferromagnétique double échelle permet une lecture directe, aisée de la tension et du courant par simple commutation. Le montage, par ailleurs classique, est d'autre part protégé contre les courts-circuits en sortie, les surtensions et surcharges.

SCHEMA DE PRINCIPE (fig. 1)

Le pont de diodes comprenant d_1 à d_4 redresse la tension alternative délivrée par le secondaire du transformateur. Celle-ci se trouve filtrée par C_1 , une capacité de $4\,700\ \mu\text{F}$. La diode DEL indique la mise sous tension de l'ensemble. R_1 , résistance de limitation de courant, la polarise.

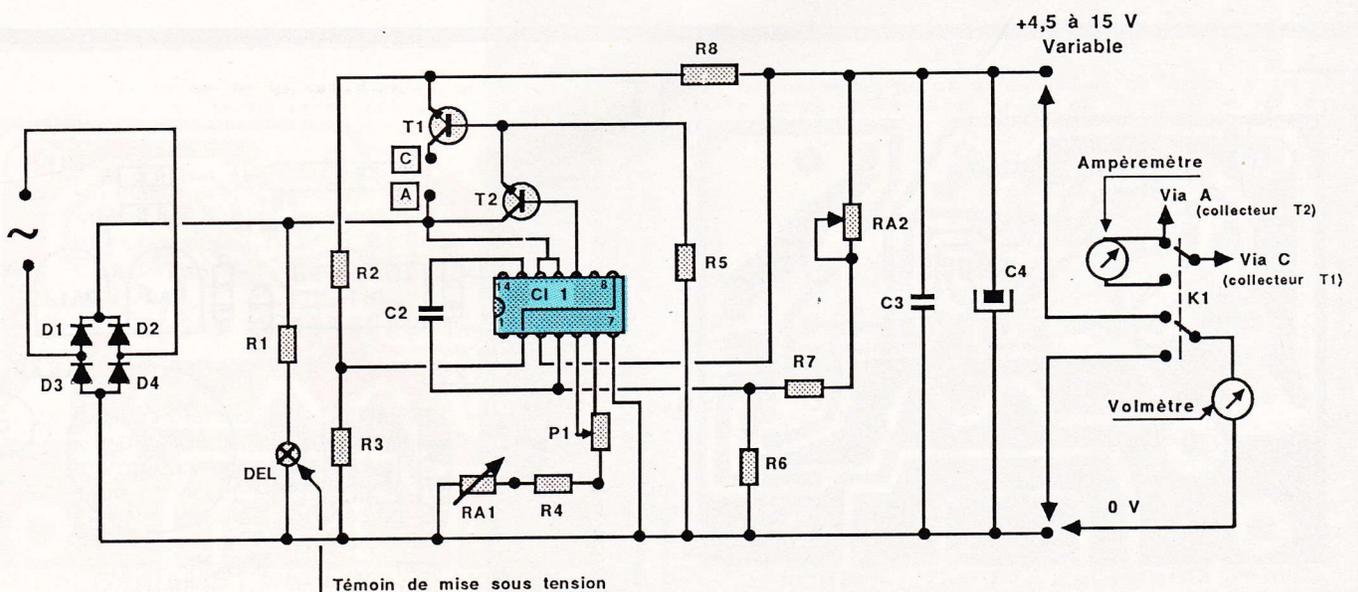Le circuit principal, CI_1 , est un classique 723. Celui-ci comprend une référence de tension compensée en température, un amplificateur d'erreur, un limiteur d'intensité ajustable et un transistor de sortie pouvant délivrer jusqu'à 150 mA. Il ne reste plus qu'à lui ajouter un étage Darlington composé de T_1 et T_2 pour



1 Schéma de principe : le kit utilise un 723 pour piloter l'alimentation. L'étage de sortie repose sur un transistor de puissance NPN référencé 2N3055.

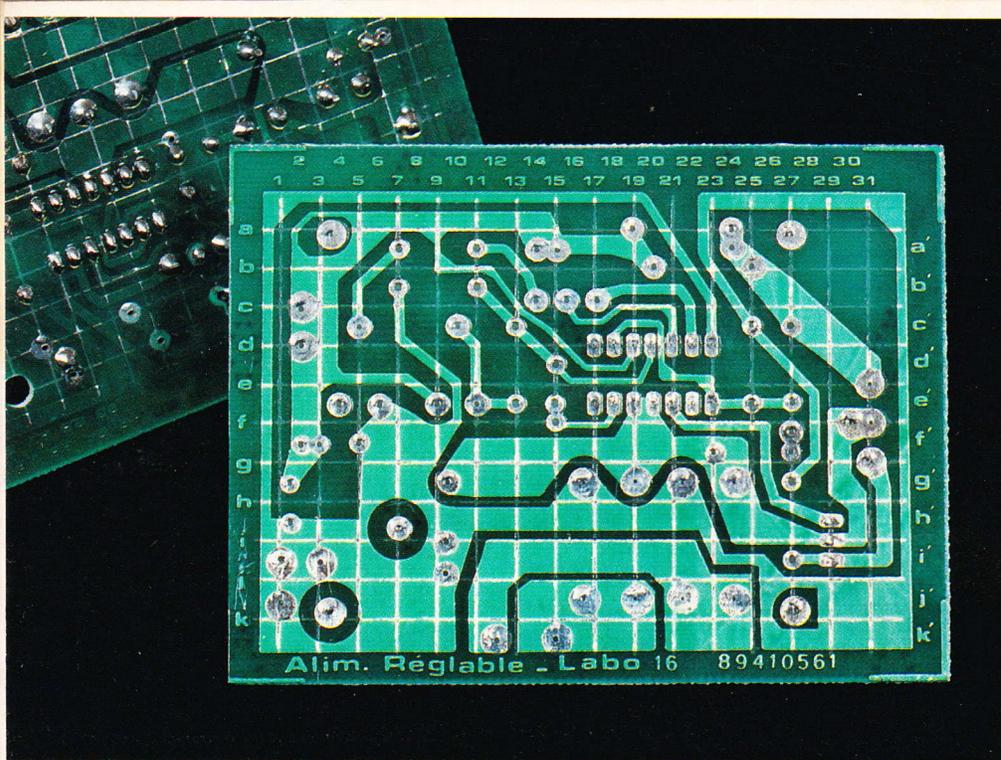


Photo 2. - Vue de l'alimentation stabilisée variable, côté époxy cuivrée vernis.

délivrer un courant de sortie plus élevé.

Les réglages sont au nombre de trois :

- P₁ qui agit sur la tension de sortie.
- RA₁ ajustant la tension minimale à 4,5 V.
- RA₂ ajustant la tension maximale à 15 V.

La résistance R₈ sert à limiter le courant de sortie à 3 A en cas de courts-circuits en sortie. La quasi-totalité du courant (à 50 mA près) traverse T₁, ce dernier doit être très bien refroidi en fonction de la puissance maximale possible (60 W).

REALISATION PRATIQUE

a) Le circuit imprimé (fig. 2)

Dans un but éducatif, *Electronique Collège* offre un choix de deux possibilités pour la réalisation du montage.

1° Choix : réalisation totale par vous-mêmes

Utilisez le dessin du circuit imprimé que vous photocopiez. Fabriquez votre film selon les mé-

thodes Transpage ou Diaphane, et terminez votre circuit imprimé sur plaque présensibilisée.

2° Choix : réalisation pas à pas

Grâce au circuit imprimé préfabriqué *Electronique Collège* et à la méthode guide d'implantation selon une grille de repérage simple, style « bataille navale ».



- Le circuit imprimé est fourni non percé en verre époxy 16/10^e et protégé côté cuivre par un vernis épargne qui évite le court-circuit accidentel entre pistes. Vous devez percer côté cuivre à l'aide d'une miniperceuse au centre de chaque pastille avec un foret adapté de \varnothing 0,9 à 1,2 selon les composants.

- Le repérage des composants se fait sur une grille quadrillée au pas de 2,54 mm. Les ordonnées repérées en A, B, C, D... A', B', C', D', les abscisses en 1, 2, 3, 4, 5, 6...

L'intersection abscisse-ordonnée vous permet de positionner le composant et vous initie, sans l'aide d'une sérigraphie, à contrôler le bon suivi de votre schéma électrique.

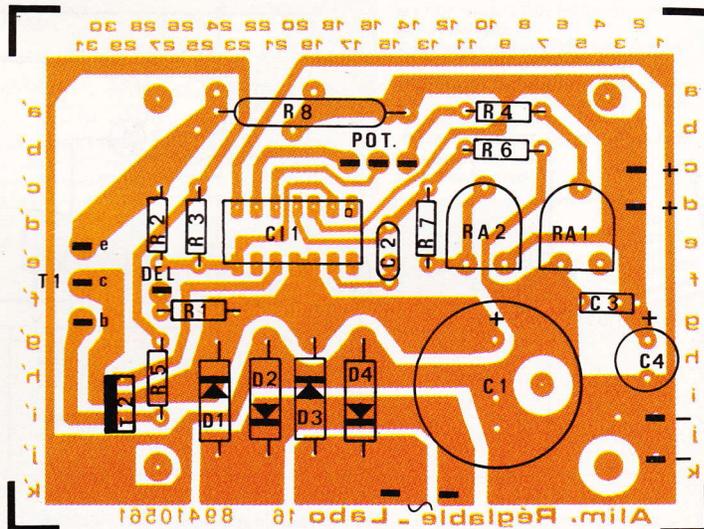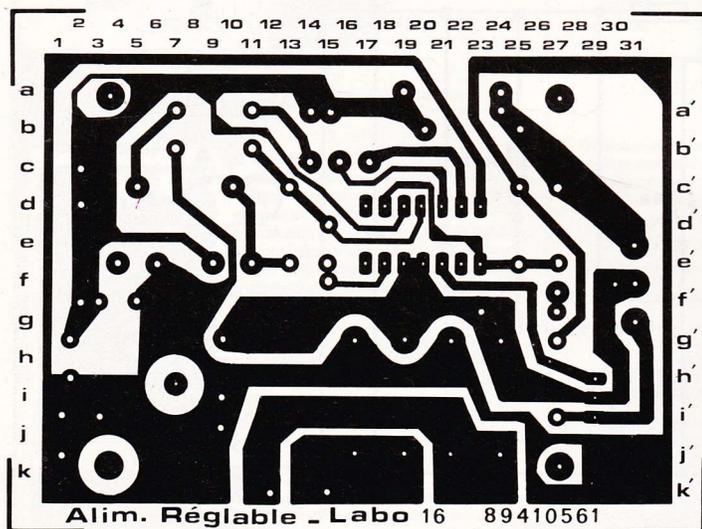b) L'implantation (fig. 3)

Le montage nécessite une grande attention. Les composants doivent tous être disposés du côté non cuivre et le plus près possible du circuit imprimé. Seule la résistance de puissance de valeur 0,22 Ω devra être soudée au minimum à 5 mm du circuit imprimé.



2-3 Circuit imprimé et implantation de LABO 16E : un vernis épargne recouvre côté cuivre, l'époxy évitant ainsi lors de l'opération de soudage les courts-circuits accidentels.

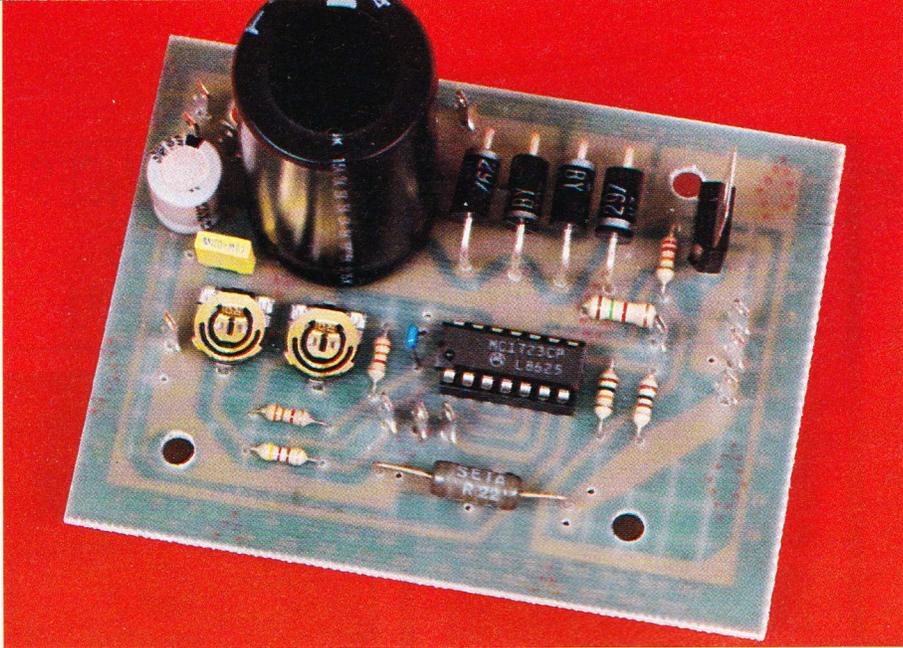



Photo 3. – La platine nue, incorporant le condensateur chimique vertical de filtrage.

d) Câblage

Le schéma de la figure 4 fournit un câblage minimal sans les galvanomètres, assez coûteux. Il sera relativement facile de l'insérer avec K₁ en réfléchissant quelque peu : ceci constituera un excellent exercice pratique.

MISE EN ROUTE

Le câblage du circuit, l'interconnexion, le montage du transformateur sont terminés. Avant de brancher le secteur, réglez les résistances ajustables et le potentiomètre à mi-course, vérifiez une dernière fois l'implantation et l'orientation des composants. Vous pouvez vous aider du schéma d'implantation. Vérifiez ensuite les soudures et prenez garde aux courts-circuits entre pistes. Vous allez maintenant régler les tensions de sortie. Branchez le secteur (si nécessaire placez l'inverseur sur volts), le potentiomètre en position mini et réglez RA₁ afin d'obtenir 4,5 V ; ensuite positionnez le potentiomètre en position maximale et réglez RA₂ afin d'obtenir 15 V. ■

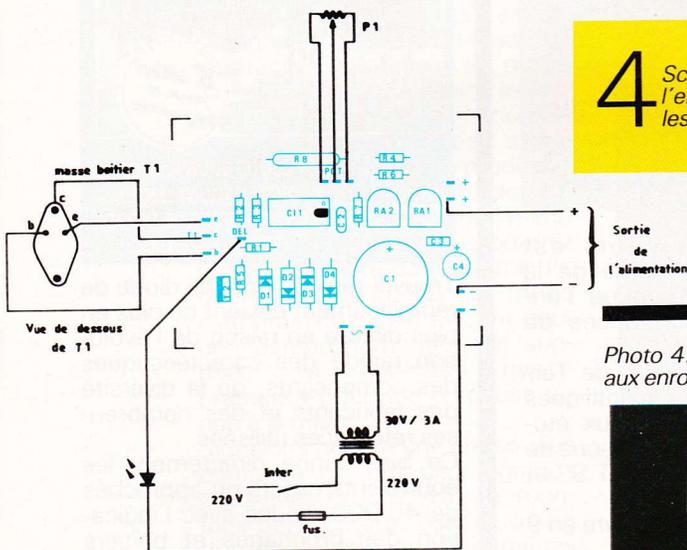


4 Schéma de câblage de l'ensemble n'incorporant pas les appareils de mesure.

Photo 4. – Labo 16E insérée dans son boîtier : la zone orangée sur la photo correspond aux enroulements de fils de cuivre isolés sur le transformateur.

On insère au préalable les résistances, les diodes, les condensateurs (excepté C₁), le support de C₁, RA₁ et RA₂, les picots, T₂ puis C₁.

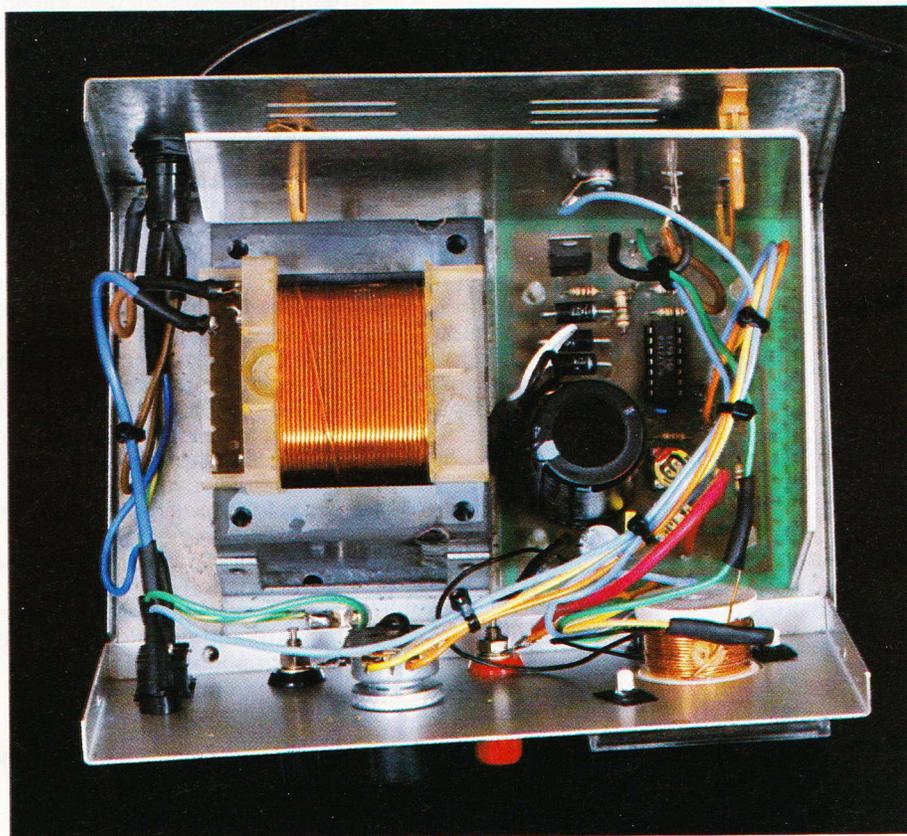c) Option coffret

Il est à noter que l'on trouve chez les principaux revendeurs de la marque un robuste coffret métallique percé et sérigraphié comprenant tous les accessoires de montage : transformateur, galvanomètre, visserie... de quoi réaliser un véritable produit industriel.



NOMENCLATURE

Résistances

- R_1 : 1,5 k Ω , 1/2 W (marron, vert, rouge)
 R_2 : 100 Ω , 1/4 W (marron, noir, marron)
 R_3 : 10 k Ω , 1/4 W (marron, noir, orange)
 R_4 : 470 Ω , 1/4 W (jaune, violet, marron)
 R_5 : 22 k Ω , 1/4 W (rouge, rouge, orange)
 R_6, R_7 : 3,3 k Ω , 1/4 W (orange, orange, rouge)
 R_8 : 0,22 Ω , 2 W, en toutes lettres

Résistances ajustables et potentiomètre

- RA_1, RA_2 : 2,2 k Ω
 P_1 : 4,7 k Ω

Diodes

D_1, D_2, D_3, D_4 : BY 297 ou équivalent

Condensateurs

- C_1 : 4 700 μ F/50 V radial
 C_2 : 470 pF
 C_3 : 100 nF/25 V
 C_4 : 100 μ F 25 V radial

Transistors

- T_1 : 2N3055
 T_2 : BD 829-16


Circuit intégré

CI_1 : 723

Divers

- 1 support de circuit intégré de 14 pattes
11 picots
1 galvanomètre V/A modèle E51 double échelle
1 boîtier percé sérigraphié
1 radiateur alu
1 transformateur 30 V/3 A
3 cosses à œillet \varnothing 3
2 vis TC 4 x 10
2 écrous \varnothing 4
1 DEL rouge \varnothing 5
1 support de DEL
1 porte-fusible
1 fusible 200 mA
1 cordon secteur 2P + T
1 interrupteur
1 borne noire BTN
1 borne rouge BTN
3 distanciateurs H = 9,5 mm
4 distanciateurs H = 5 mm
1 bouton noir \varnothing 23
1 inverseur double K_1
1 rondelle plate \varnothing 10 mm
1 passe-fil
1 cosse à œillet \varnothing 4
2 vis TC 3 x 10
2 écrous \varnothing 3
4 pieds autocollants
2 vis TC 2 x 10

BAC F2 COURS D'ELECTRONIQUE

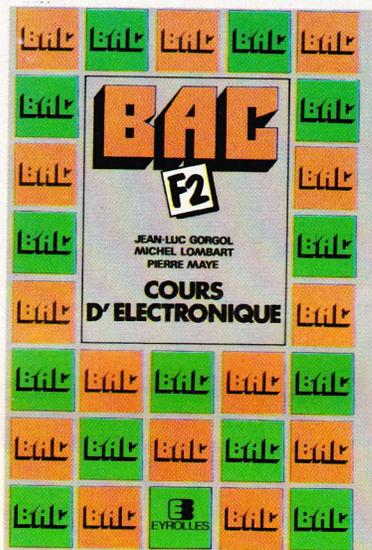

Cet ouvrage de cours est conforme au programme de la Terminale F2. Il regroupe l'ensemble des connaissances de base en électronique.

Il est destiné aux élèves de Terminale des sections scientifiques et techniques ainsi qu'aux étudiants des différentes sections de technicien supérieur (B.T.S. et D.U.T.).

Les auteurs ont divisé le livre en 9 chapitres :

– Circuits linéaires en régime sinusoïdal : présentation des lois générales des circuits en régime sinusoïdal.

– Quadripôles : application de ces lois lors de l'étude des quadripôles.

– Présentation des diverses fonctions de l'électronique. Celles-ci sont illustrées par l'étude des circuits les plus caractéristiques (chapitres 3 à 9) :


- amplification de tension ;
- fonctions mathématiques ;
- filtrage ;
- amplification de puissance ;
- réaction ;
- fonctions en commutation ;
- traitement numérique de l'information.

Eyrolles

Editions librairie

61, boulevard Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05.

EQUIVALENCES DIODES G. FELETOU

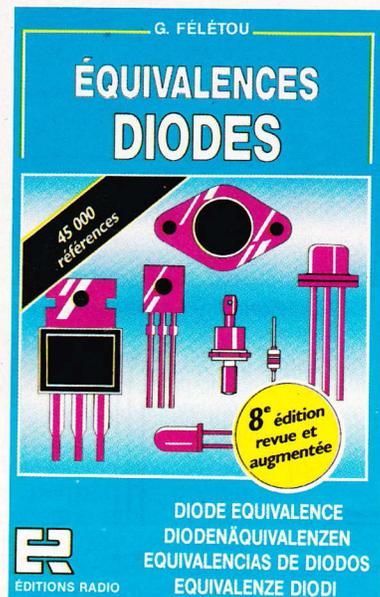

Trouver rapidement une diode de remplacement devient de plus en plus difficile en raison de l'évolution rapide des caractéristiques des composants, de la diversité des fabricants et des nombreuses références utilisées.

Ce livre donne directement les équivalents exacts ou approchés de 45 000 diodes avec l'indication des brochages et boîtiers ainsi que le moyen de connaître, à partir de la référence, le (ou les) fabricant(s).

Cet ouvrage constitue un outil destiné à tous ceux qui emploient les semi-conducteurs. Ainsi, un classement alphanumérique a été adopté, reprenant les équivalents, les types de boîtiers, les polarités, les composants existant en CHIP et en CMS.

Fruit d'une expérience quotidienne déjà longue, les remplacements proposés par l'auteur résultent de la comparaison des caractéristiques de base des semi-conducteurs.

Les différents textes rédigés sont traduits en anglais, allemand, espagnol et italien, donnant ainsi une connotation européenne à l'ouvrage.

Distribution : Editions Radio
189, rue Saint-Jacques
75005 Paris.

ALIMENTATION POUR MINIPERCEUSE



Ce n'est pas une alimentation ordinaire que nous vous proposons de réaliser ce mois-ci : elle vous permettra non seulement – et c'est le moindre aspect – de régler la vitesse de rotation du moteur de la perceuse, mais aussi de l'alimenter de façon cyclique avec un démarrage progressif ou non. Nous avons de plus prévu un système de freinage du moteur en fin de phase.

Il va de soi que la durée de l'alimentation de la perceuse est réglable ainsi que sa fréquence de répétition. De même, il est possible de mettre hors service le système de freinage et/ou le démarrage progressif. Il est aussi possible de débrayer le mode automatique (alimentation permanente de la perceuse), mais, dans les deux cas, vous pourrez régler le nombre de tours/minute du moteur. L'intérêt du mode « automatique » est évident pour une perceuse montée sur support, mais il est aussi « hyperpratique » pour une perceuse tenue à la main...

Signalons encore une chose : les composants sont des « grands classiques », et c'est un montage peu coûteux, surtout si l'on regarde les prix des alimentations proposées dans le commerce, qui vont jusqu'à quatre fois – ou plus – le prix d'une perceuse ! Elles ne présentent pas autant de confort d'utilisation que celui de notre montage...

CAHIER DES CHARGES

Sachant que le temps de perçage d'un trou dans un circuit imprimé varie entre moins d'une seconde et plusieurs secondes, sachant aussi que le temps de passage d'un trou à un autre varie à peu près entre les mêmes valeurs, connaissant les caractéristiques générales des mini-perceuses, et au vu du confort d'utilisation que nous désirons, nous obtenons le cahier des charges suivant :

– Alimentation cyclique de la perceuse, d'une durée comprise



entre 0,5 et 6 secondes (environ), réglable.

– Période de répétition réglable entre 0,5 et 6 secondes. Nous entendons par « période de répétition » « durée d'extinction de l'alimentation du moteur ». Par la suite nous utiliserons le terme – incorrect mais plus parlant – « Fréquence de répétition ».


– Réglages de la durée et de la fréquence totalement **indépendants**. C'est-à-dire que la modification de la largeur du signal « durée d'alimentation » ne doit pas modifier le temps de « silence », et inversement.

– Système de freinage en fin de signal débrayable.

– Possibilité de régler la tension de sortie entre environ 1 V et 14 V. Dans le cas du démarrage

progressif, la dent de scie commencera à 1 V pour atteindre une tension maximale réglable, indépendamment de la durée du signal. Cela veut dire aussi que à tension maximale de sortie égale, le temps de montée sera plus rapide pour un signal « court » que pour un signal « long » : il n'est pas question de conserver dans tous les cas le même temps de montée, et d'écarter le sommet de la dent de scie. Il s'agit réellement d'une montée progressive en tension, jusqu'à un maximum avant coupure.

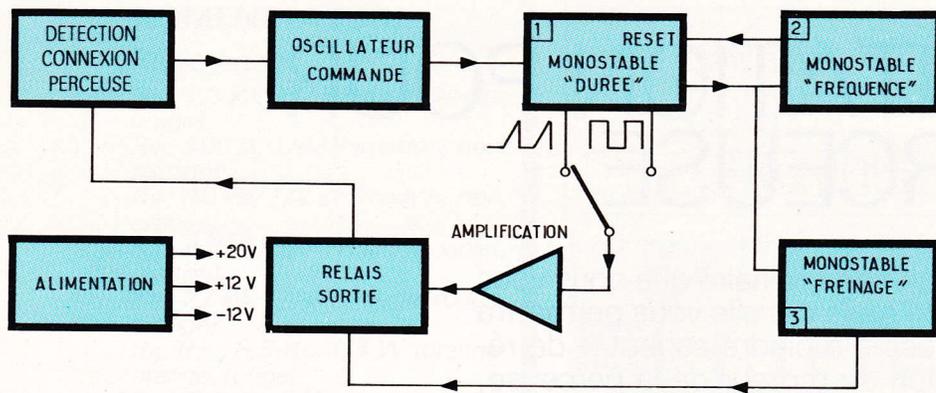– Intensité de sortie pouvant atteindre 2 A (continuellement). C'est en fait ce que consomme une miniperceuse alimentée en 14 V et qui peine énormément. Cela ne dure jamais longtemps.



- Protection contre les courts-circuits en sortie.
- Possibilité de mettre hors service l'automatisme. L'alimentation est alors classique, seule la tension de sortie est réglable.
- Détection de la connexion d'une perceuse, inter sur « ON », ceci afin qu'en position automatique le cycle démarre bien au début.
- Stabilisation de la tension de sortie.

On pourrait croire que ce long cahier des charges va mener à un schéma horriblement compliqué. Si vous avez « triché » en regardant les pages qui suivent, vous pouvez constater qu'il n'en est rien. Nous nous sommes tenus à cerner le problème de façon précise, pour la bonne compréhension du fonctionnement du montage.

SYNOPTIQUE DU MONTAGE

Il vous est présenté figure 1, et appelle peu de commentaires car il découle du cahier des charges.

L'oscillateur attaque un monostable qui détermine la durée du signal. Cet oscillateur ne fonctionne que lorsqu'une perceuse est connectée.

La fin du signal « durée », attaque un second monostable qui bloque le premier par son entrée reset, et détermine ainsi la fréquence de répétition du signal. De ce fait les temps d'extinction et de mise en route du moteur sont bien indépendants.

Cette fin du signal « durée » attaque aussi le monostable n° 3 qui délivre une impulsion court-circuitant la perceuse par l'intermédiaire d'un relais. Cela réalise un freinage très efficace.

Les signaux en dents de scie ou rectangulaires sont directement sélectionnés en sortie du premier monostable, avant d'être amplifiés en tension et en intensité pour pouvoir attaquer la perceuse.


Signalons que l'alimentation délivre trois tensions, dont une négative. Nous en expliquerons la raison plus loin.

CHOIX ET CRITERES DE CHOIX

Il va de soi que nous n'allons pas utiliser des composants « discrets » pour réaliser les monostables et l'oscillateur. Nous ferons donc appel à des circuits intégrés en technologie C.MOS (moindre consommation qu'en TTL et surtout large plage d'alimentation possible).

Les monostables 1 et 2 se « mordent la queue » et attaquent un troisième monostable. Cela signifie que nous devons certainement pouvoir disposer de signaux de sorties complémentaires. Le 4538 semble particulièrement indiqué, vu sa facilité de mise en œuvre : il contient deux monostables distincts qui peuvent être attaqués par des fronts montants ou descendants. Ils disposent de sorties complémentaires et de « reset » séparés, et ils peuvent être utilisés aussi bien en mode « retriggerable » que « nonretriggerable ». De plus, les entrées disposent de triggers de Schmitt. Tout ça en un seul boîtier 16 broches DIL, c'est parfait pour de très nombreuses applications.

Il faut maintenant réaliser un troisième monostable et un oscillateur commandé. Les deux peuvent facilement se faire avec quatre NOR ou NAND à deux entrées, qui tiennent dans un seul boîtier 14 broches DIL. Un moteur de perceuse présente une résistance (pas une impédance) très faible, de l'ordre de la dizaine d'ohms. La mise en route de l'oscillateur pourra donc se faire facilement par détection d'un niveau 0 en sortie. Comme une NAND est « bloquée » à l'état 1 par un niveau 0 sur une entrée,

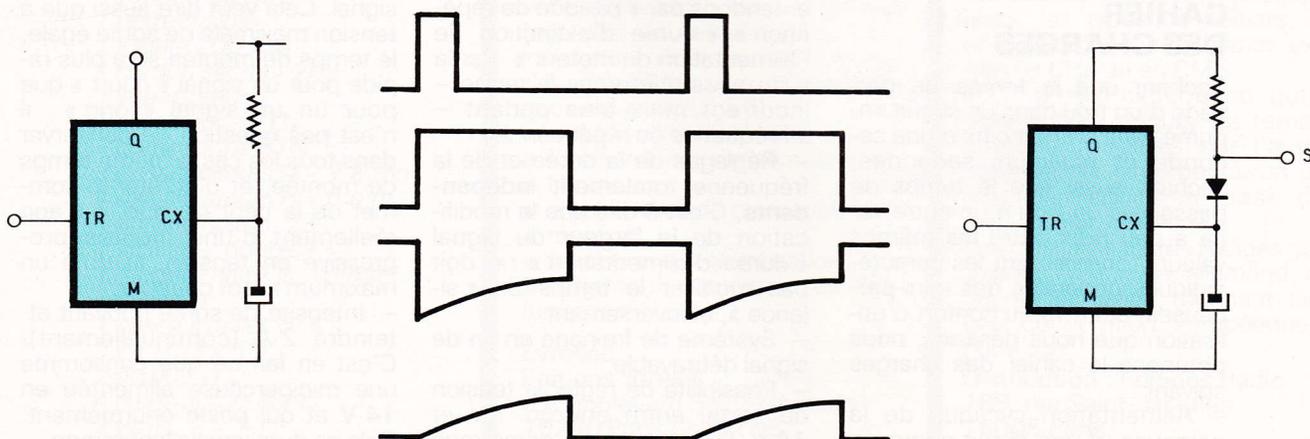

nous choisissons donc quatre NOR à deux entrées, c'est-à-dire un 4001. (Une porte NOR est « bloquée » à l'état 0 en sortie par un niveau 1 en entrée).


Comme nous n'avons pas besoin, en mode démarrage progressif, d'une montée parfaitement linéaire de la tension, on va prélever directement l'image de la tension aux bornes du condensateur du premier monostable. Cette tension est d'ailleurs relativement linéaire puisque la durée de charge du condensateur n'est que d'une constante de temps (63 % de la tension d'alimentation), donnée constructeur. Mais regardons la **figure 2**. En a) nous avons un schéma simplifié de montage du 4538 et en b) un chronogramme des signaux obtenus. Cx est une entrée et une sortie, et cette sortie passe à

l'état 1 à la fin de la période du monostable. Cette tension est inexploitable directement, nous voudrions la courbe S. Le début de la solution consiste à connecter la résistance à la sortie Q, et non au plus de l'alimentation. Nous aurons ainsi un niveau 0 sur la borne de la résistance reliée à Q, à la fin de la période, et cela ne gênera pas le fonctionnement comme Q est au niveau 1 pendant la charge du condensateur. Il faut aussi « bloquer » le passage de l'état haut de la sortie Cx. Une simple diode suffit et cela nous mène au montage de la **figure 2c**. A cause de cette diode, la tension en S sera supérieure d'environ 0,6 V à la tension sur le plus du condensateur. Ceci n'est pas du tout un problème, au contraire, puisqu'un moteur de perceuse ne com-

mence à tourner qu'à partir d'une tension d'environ 1,5 V.

Pour amplifier cette tension en S (**fig. 2b et 2c**) il va nous falloir un montage présentant une très forte résistance d'entrée pour ne pas perturber la charge du condensateur. Deux solutions : transistor FET ou AOP à FET. L'option transistor FET est à rejeter, vu le décalage trop important de la tension de sortie qu'elle va entraîner, même avec un FET en source commune. (Il faut considérer qu'il s'agit là de l'amplification d'une tension continue.) Il ne reste que l'AOP, et nous optons pour un TL081 (il possède des entrées MOS-FET) monté en suiveur de tension.

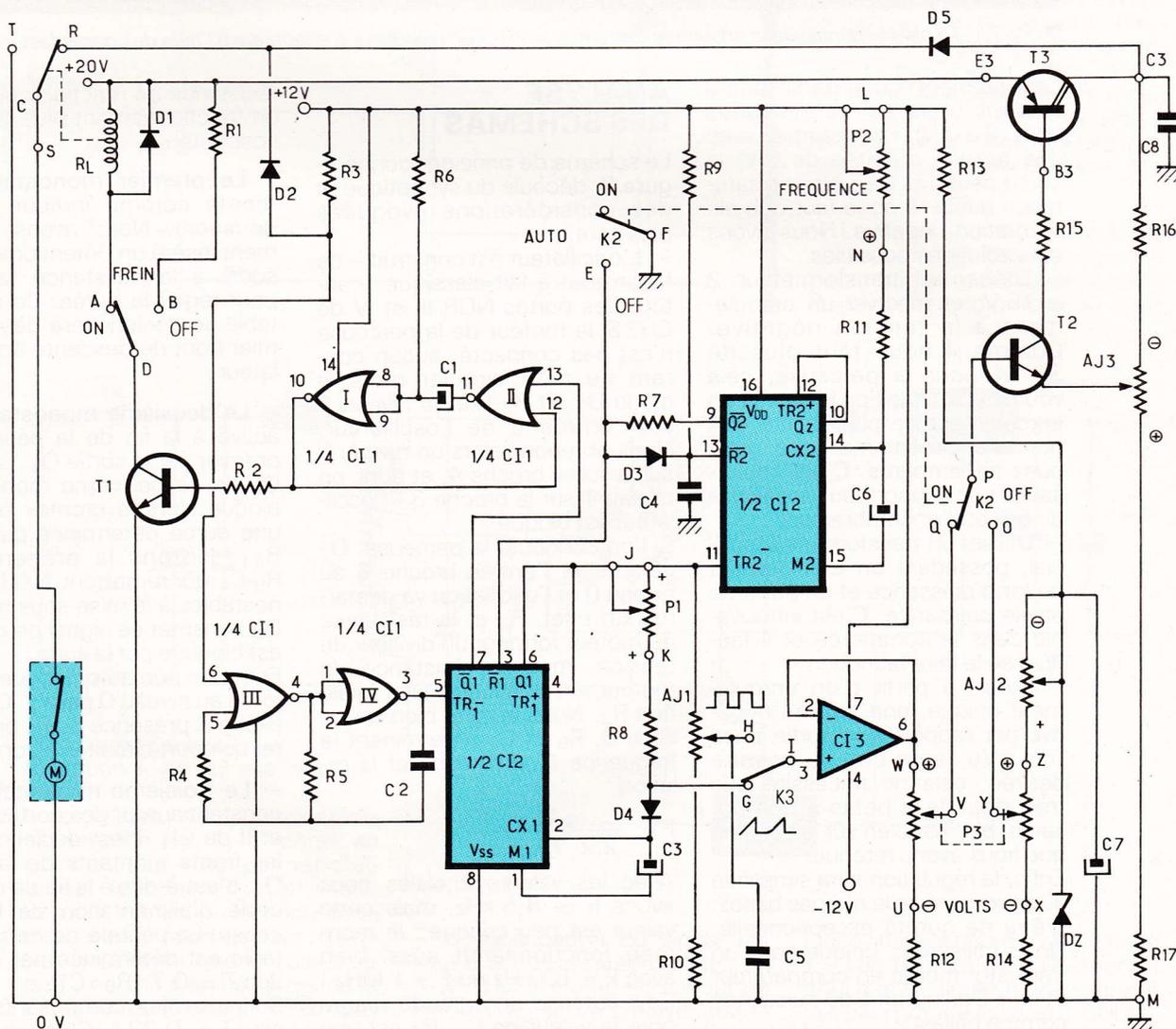Il se greffe alors un autre problème : un AOP monté en suiveur de tension avec une alimentation unique ne se comporte



3 Schéma de principe du variateur. La régulation simplifiée au maximum utilise uniquement un transistor monté en comparateur et un Darlington de puissance.

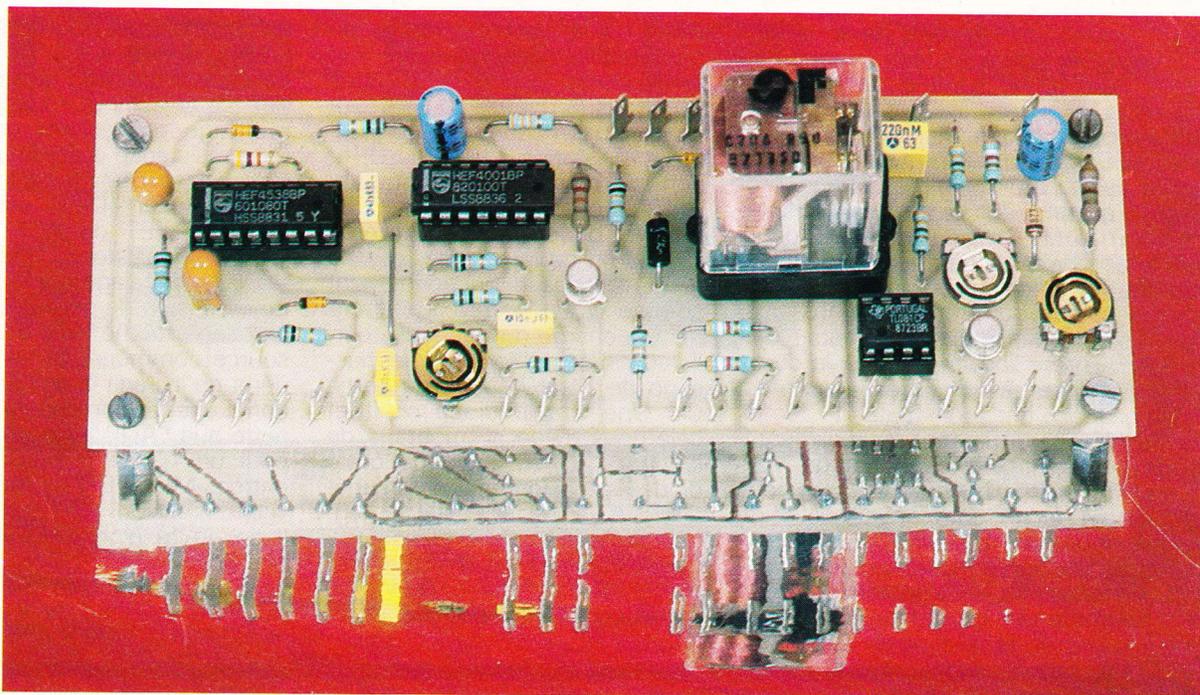


Photo 2. – La platine principale : l'ensemble des connexions avec l'extérieur s'effectuera à l'aide de cosses fast-on.

correctement qu'à partir d'une tension d'entrée de quelques volts (2 à 3 V). Par exemple, avec une tension d'entrée de 0 V, la sortie peut très bien être en saturation haute. Il nous faut une alimentation négative. Nous avons trois solutions possibles :

- Utiliser un transformateur 2 x 15 V, et réserver un enroulement à la tension négative. Comme il nous faut plus de 30 VA pour la perceuse, cela voudrait dire que l'on utiliserait un enroulement de plus de 30 V.A pour ne consommer que quelques milliampères. C'est impensable par rapport au gaspillage de prix et d'encombrement.

- Utiliser un transformateur spécial, possédant un enroulement de forte puissance et un autre de basse puissance. C'est introuvable dans le commerce et il faudrait se le faire fabriquer.

- Créer, à partir d'un enroulement unique, une tension négative par rapport à la sortie positive. Vu la faible puissance désirée, cela ne nécessite que très peu de « petits » composants, et c'est bien sûr la solution que nous avons retenue.

Enfin, la régulation sera simplifiée au maximum : elle n'a pas besoin d'être de qualité exceptionnelle. Nous utiliserons uniquement un transistor monté en comparateur et un « Darlington » de puissance comme ballast.

ANALYSE DES SCHEMAS

Le schéma de principe, donné figure 3, découle du synoptique et des considérations évoquées plus haut.

- **L'oscillateur** est construit – de façon tout à fait classique – autour des portes NOR III et IV de $C1_1$. Si le moteur de la perceuse n'est pas connecté, aucun courant ne peut circuler dans la diode D_2 , et R_3 fixe un niveau 1 sur l'entrée 6 de l'oscillateur. Nous obtenons alors un niveau 0 sur la sortie broche 4, et donc un niveau 1 sur la broche 3 : l'oscillateur est bloqué.

Si l'on connecte la perceuse, D_2 va amener l'entrée broche 6 au niveau 0 et l'oscillation va démarrer. En effet, R_3 et la résistance du moteur forment un diviseur de tension, mais la résistance du moteur est beaucoup plus faible que R_3 . Nous aurons bien un niveau 0. R_5 et C_2 déterminent la fréquence d'oscillation par la relation :

$$F = \frac{1}{2,2 \cdot R_5 \cdot C_2}$$

Avec les valeurs choisies nous avons $F \approx 4,5$ kHz, mais cette valeur est peu critique : le montage fonctionnerait aussi bien avec $F = 100$ Hz ou $F = 1$ MHz ! Cela autorise une grande marge pour la valeur de C_2 . R_4 est une

résistance de réaction qui assure un fonctionnement plus faible de l'oscillateur.

- **Le premier monostable** est monté comme indiqué précédemment. Nous avons simplement inséré un potentiomètre associé à la résistance talon R_8 pour régler la durée. Ce monostable se déclenchera dès le premier front de descente de l'oscillateur.

- **Le deuxième monostable** est activé à la fin de la période du premier par la sortie Q_1 . La sortie Q_2 de ce deuxième monostable bloque alors le premier pendant une durée déterminée par P_2 et R_{11} . Notons la présence de R_9 - C_4 qui remettent à 0 les monostables à la mise sous tension. D_3 transmet ce signal de reset et est bloquée par la suite.


En mode non automatique R_1 est forcé au niveau 0 par K_2 . Cela explique la présence de R_7 pour éviter de court-circuiter la sortie Q_2 .

- **Le troisième monostable** est constant autour des portes NOR I et II de $C1_1$. Il est déclenché par les fronts montants de la sortie Q_1 , c'est-à-dire à la fin de chaque cycle d'alimentation de la perceuse. La période de ce monostable est déterminée par la relation $T \approx 0,7 \cdot R_6 \cdot C_1$.

Soit avec les composants choisis : $T \approx 0,23$ s. C'est un temps

4

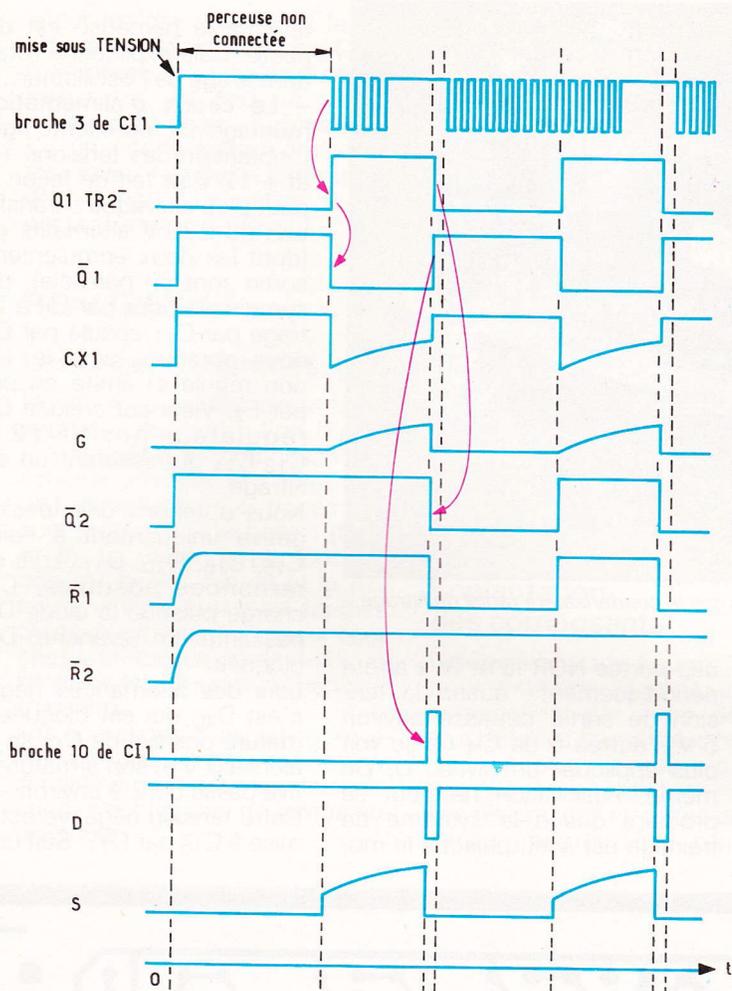Chronogrammes relevés en divers points du montage.



gnal rectangulaire. A_{j1} permettra d'égaliser la hauteur de ces deux signaux.


Nous rencontrons ensuite P_2 , un potentiomètre double, qui permettra de régler la tension de sortie. Si K_2 est en position « OFF », la tension sera prélevée aux bornes d'une diode Zener D_z polarisée par R_{13} et filtrée par C_7 . A_{j2} permet de régler la tension de sortie maximale en position « manuel ». Les résistances R_{12} et R_{14} sont des résistances « talon », il n'est pas nécessaire que la tension de sortie puisse descendre jusqu'à 0 V.

T_2 compare une fraction de la tension de sortie avec le signal de référence choisi. Il commande le transistor ballast T_3 qui conserve entre collecteur et émetteur « l'excédent » de tension. Ce ballast est bien entendu monté dans la ligne + 20 V. La fraction de tension de sortie prélevée est déterminée par le diviseur $R_{16}-A_{j3}-R_{17}$. A_{j3} sera en fait le premier réglage pour fixer l'amplitude maximale des dents de scie. D_5 évite que la tension de 12 V, présente sur la cathode de D_2 , ne soit appliquée à ce diviseur.

– La limitation du courant de sortie se fait tout simplement par l'intermédiaire de la résistance R_{15} . En effet, comme cette résis-

5

Schéma de principe du variateur électronique : la stabilisation des tensions est réalisée à l'aide de régulateurs 3 broches intégrés.

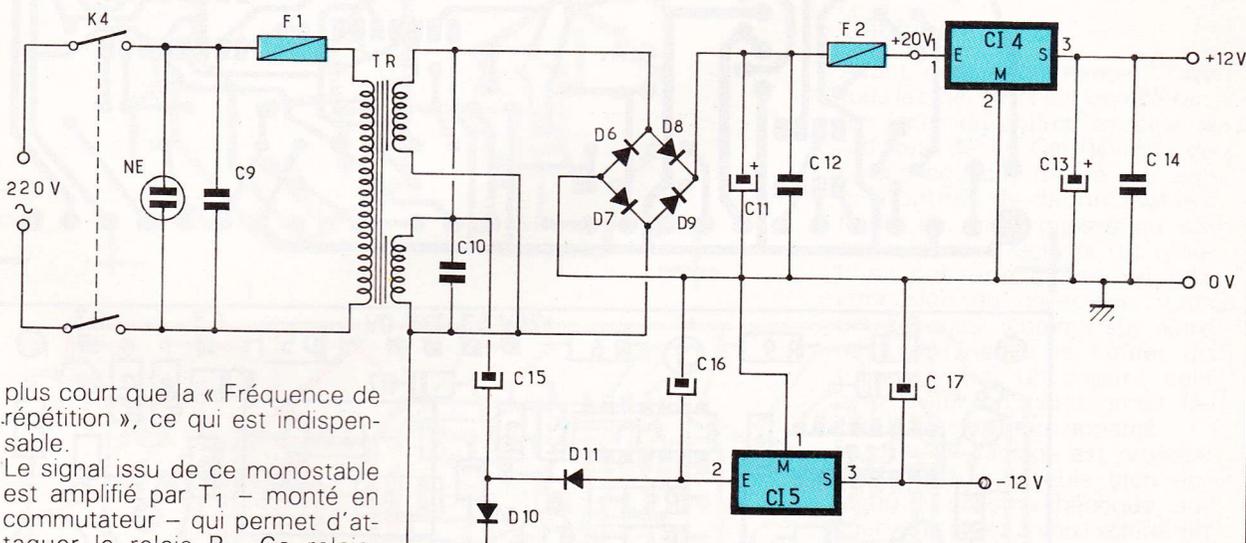

plus court que la « Fréquence de répétition », ce qui est indispensable.

Le signal issu de ce monostable est amplifié par T_1 – monté en commutateur – qui permet d'attaquer le relais R_L . Ce relais, lorsqu'il est actif, déconnecte le moteur et le court-circuite. R_1 ne sert qu'à éviter que le collecteur de T_1 ne soit « en l'air » quand le système de freinage n'est pas utilisé.

– L'amplification du signal est tout d'abord assurée par C_{13} , un AOP TL081 monté en suiveur de tension. K_3 sert à prélever soit le signal en dents de scie, soit le si-

gnal en dents de scie. A_{j1} permettra d'égaliser la hauteur de ces deux signaux. Nous rencontrons ensuite P_2 , un potentiomètre double, qui permettra de régler la tension de sortie. Si K_2 est en position « OFF », la tension sera prélevée aux bornes d'une diode Zener D_z polarisée par R_{13} et filtrée par C_7 . A_{j2} permet de régler la tension de sortie maximale en position « manuel ». Les résistances R_{12} et R_{14} sont des résistances « talon », il n'est pas nécessaire que la tension de sortie puisse descendre jusqu'à 0 V. T_2 compare une fraction de la tension de sortie avec le signal de référence choisi. Il commande le transistor ballast T_3 qui conserve entre collecteur et émetteur « l'excédent » de tension. Ce ballast est bien entendu monté dans la ligne + 20 V. La fraction de tension de sortie prélevée est déterminée par le diviseur $R_{16}-A_{j3}-R_{17}$. A_{j3} sera en fait le premier réglage pour fixer l'amplitude maximale des dents de scie. D_5 évite que la tension de 12 V, présente sur la cathode de D_2 , ne soit appliquée à ce diviseur.

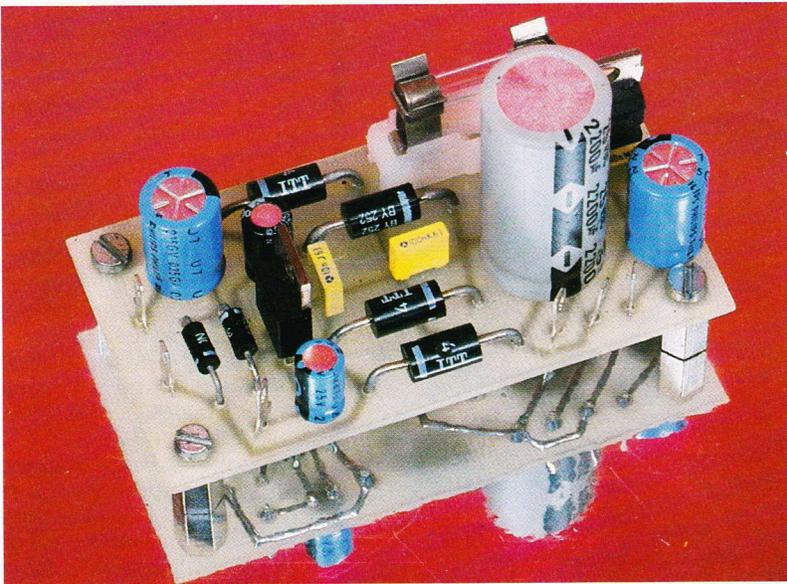


Photo 3. – L'alimentation comportant en gris le condensateur radial de filtrage, C11.

constitue une cellule de filtrage et d'antiparasitage.

Pour bien comprendre les différents états logiques du montage, vous pouvez vous pencher sur le diagramme des temps représenté en figure 4. Ne vous étonnez pas du fait que l'oscillation



des portes NOR III et IV s'arrête périodiquement : quand la tension de sortie dépasse environ 5 V, l'entrée 6 de C11 ne se voit plus appliquer un niveau 0. De même, l'oscillation ne peut se produire quand le système de freinage est actif, puisque le mo-

teur de la perceuse est déconnecté. Cela explique le retard du démarrage de l'oscillateur.

– Le circuit d'alimentation du montage est représenté figure 5. L'obtention des tensions + 20 V et + 12 V se fait de façon on ne peut plus classique : transformation du 220 V alternatifs par T_R (dont les deux enroulements de sortie sont en parallèle), redressement en pont par D₆ à D₉, filtrage par C₁₁ épaulé par C₁₂, et nous obtenons ainsi le + 20 V non régulé et limité en courant par F₂. Viennent ensuite C₁₄, un régulateur positif 12 V, et C₁₃-C₁₄ qui assurent un dernier filtrage.

Nous obtenons une tension négative uniquement à l'aide de C₁₅, C₁₆, D₁₀, D₁₁. Lors des alternances positives, C₁₅ se charge puisque la diode D₁₀ est passante. En revanche, D₁₁ est bloquée.

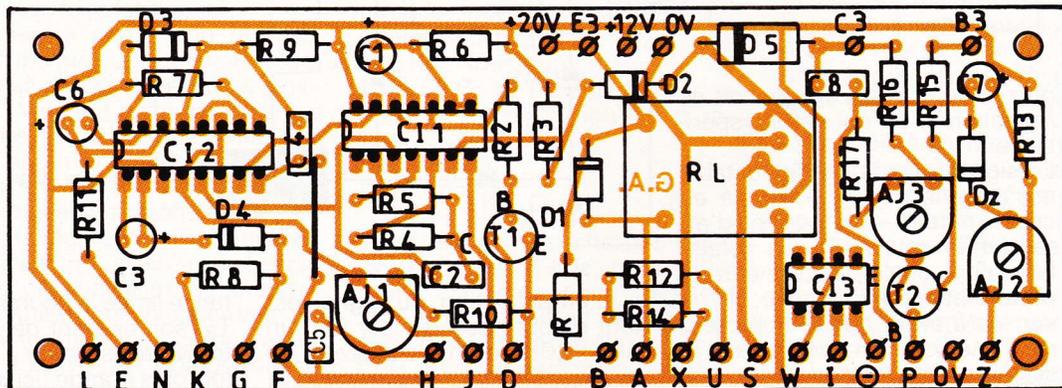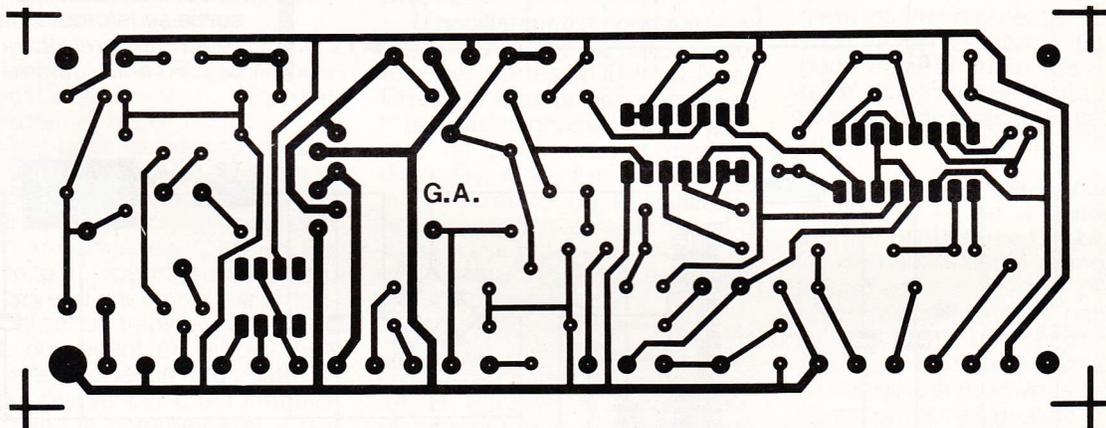Lors des alternances négatives, c'est D₁₀ qui est bloquée. L'armature positive de C₁₅ se trouve alors à 0 V et son armature négative passe donc à environ - 20 V. Cette tension négative est transmise à C₁₆ par D₁₁. Suit un régu-



6-7

Circuit imprimé et implantation du module principal : un strap sera à insérer côté composants.

lateur intégré négatif, et la tension de sortie est filtrée par C₁₇. F₁ protège le primaire du transformateur. NE est un témoin « néon » de mise en marche, et C₉ un condensateur antiparasites. Enfin, K₄ est un interrupteur double, pour être certain de couper la phase du secteur.

REALISATION

Les circuits imprimés

Nous avons réalisé deux circuits imprimés distincts : l'un d'entre eux supporte les composants du schéma principal et l'autre ceux de l'alimentation. Les tracés vous sont proposés à l'échelle 1 (fig. 6 et 8). La méthode photographique est la plus rapide et la plus fiable, si vous êtes bien équipés. Si ce n'est pas le cas, « scotchez » un calque sur la revue, et recopier les dessins à l'aide de transferts.

Les opérations d'insolation, révélation et gravure peuvent se faire simultanément pour les deux circuits, c'est un gain de temps appréciable.

Après un étamage à froid éventuel, tous les trous sont percés à 0,8 mm de diamètre, dans un premier temps. Ils sont ensuite agrandis à :

- 1 mm pour les résistances ajustables, le support du relais, les circuits intégrés régulateurs, les diodes 1N4001 et le condensateur C₁₁ ;
- 1,2 mm pour les cosses « poignard » et le support de fusible ;
- 1,5 mm pour les diodes D₅ et D₉ ;
- 3 mm pour les fixations.

Après ce travail, il faut étamer au fer les pistes les plus larges des deux circuits, n'oublions pas que des courants allant jusqu'à 2 A peuvent parcourir ces pistes.

Implantation des composants

Référez-vous aux figures 7 et 9 pour cette opération. Soudez les composants par ordre de hauteur, du plus bas au plus haut, et non en commençant par les composants passifs !

Les résistances et autres composants passifs sont peu exi-

geants : la seule chose qu'ils ne tolèrent pas c'est d'échanger leur place avec celle d'un « collègue ». De cette dernière constatation découle une règle d'or : avoir sur son plan de travail **tous** les composants nécessaires au montage, et **uniquement** ceux-là. En effet, si vous mettez une mauvaise valeur à un emplacement, vous êtes obligés de vous retrouver avec une valeur manquante ultérieurement.

Préparation du coffret

Notre maquette fait appel à un coffret « Iskra » de référence LC 950, dont les plans de perçage figurent en 10 a, b et c. Ces plans indiquent aussi les emplacements des différents composants et circuits imprimés. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un coffret d'une autre marque et de dimensions à peu près identiques. Dans ce cas vous ne pourrez que vous inspirer de ce plan de perçage.



Rappelons que pour les perçages de diamètre relativement important (supérieur à 4 ou 5), les mèches à bois font des merveilles dans l'aluminium de faible épaisseur.

Après ce travail, déposez sur la face avant les transferts de votre choix et protégez-les d'une ou plusieurs couches de vernis aérosol.

Câblage

Avant de le commencer, fixez tous les éléments sur les différentes faces du coffret, excepté le radiateur de T₃. Ce transistor de puissance sera monté sur son dissipateur de façon isolée : feuille de mica, graisse au silicone, canons isolants, et n'oubliez pas une cosse pour la connexion du collecteur. Vous pouvez aussi, comme sur notre maquette, isoler le boîtier du transistor par un capot : cela peut éviter un court-circuit fâcheux avec un autre appareil.

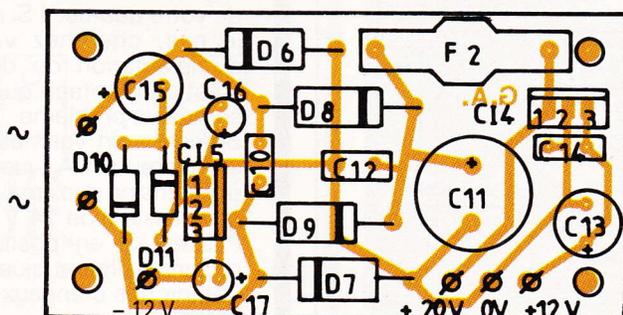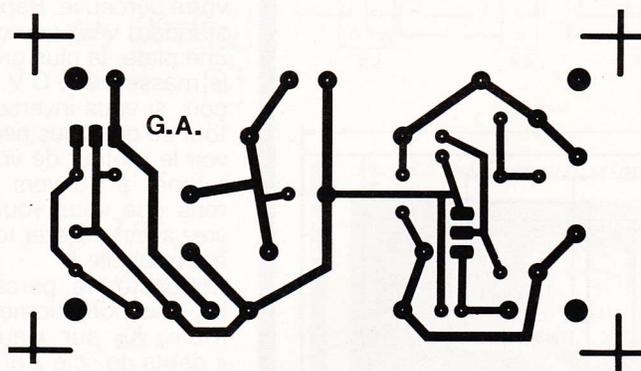Le plan de câblage est proposé figure 11. Il découle bien entendu du schéma théorique, auquel vous aurez à vous référer en cas de lourds soupçons. Notez bien que pour ce qui est des composants de la face avant, ceux-ci sont représentés comme lors que vous allez effectuer le câblage : face avant à plat devant vous et reste du coffret derrière.




8-9

Circuit imprimé et implantation de la platine alimentation.


10a

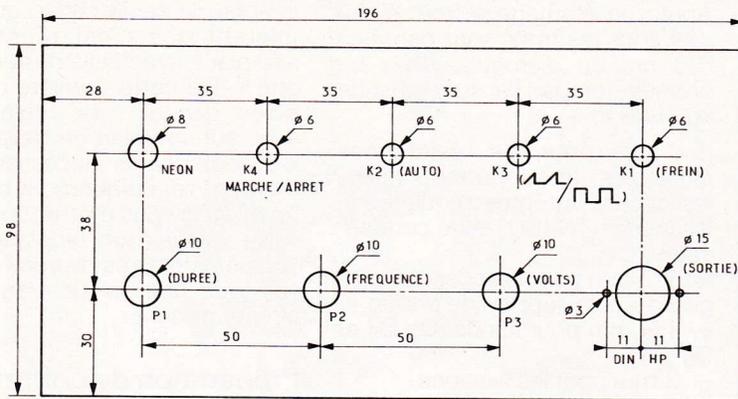Perçages de la face avant (vue extérieure).




10b

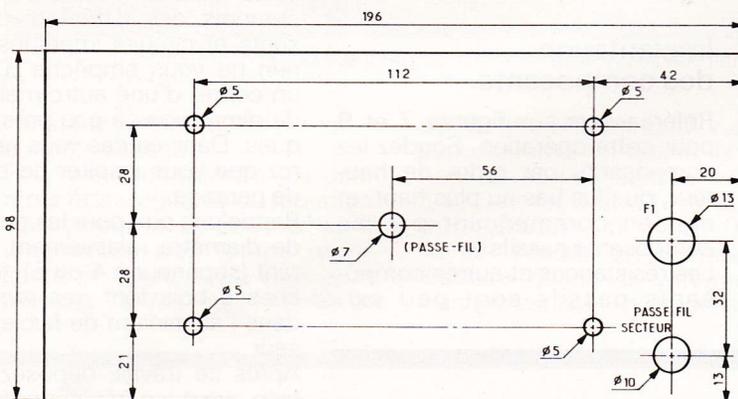Perçages de la face arrière (vue extérieure).



10c

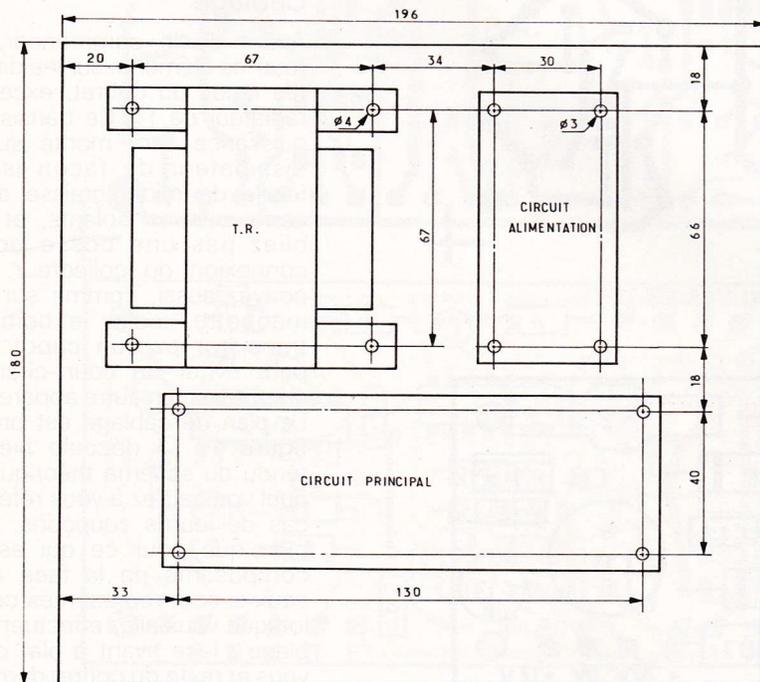Perçages du fond du coffret (vue de dessus).



Nous vous conseillons l'utilisation de cosses fast-on, cela ne sera pas du temps perdu lors d'un démontage pour une maintenance éventuelle future. De plus, si ces cosses sont noyées dans de la gaine thermorétractable, cela diminue les risques de court-circuit lors des tests et essais.

La connexion du 0 V au boîtier (blindage) se fait par l'intermédiaires d'une entretoise métallique dans le coin en bas et à droite du circuit imprimé principal. Il faut donc aussi gratter la peinture du coffret en cet endroit. Utilisez des câbles de différentes couleurs et de section suffisante là où les intensités véhiculées sont importantes (sortie S, sortie 0 V, 0 V alimentation, + 20 V, C₃, E₃ et secondaires du transformateur). Nous vous donnons **figure 12** le brochage du transistor de puissance et des régulateurs.

Essais, réglages

Après avoir bien vérifié implantation et câblage, tournez Aj₁ et Aj₃ à fond dans le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une montre) et le contraire pour Aj₂. Soudez une fiche DIN HP mâle au bout du cordon de votre perceuse. Rappelons que le standard veut que ce soit la broche plate, la plus grosse, qui soit la masse ou le 0 V. De toute façon, si vous inversez la polarité, tout ce que vous risquez c'est de voir le moteur de votre perceuse tourner à l'envers. Nous espérons que vous vous en apercevrez avant de jeter tous vos forets à la poubelle !

Connectez la perceuse, mettez les trois potentiomètres au maximum, K₂ sur « auto », K₃ sur « dents de scie » et K₁ (frein) sur « ON ».


A la mise sous tension, rien ne doit partir en fumée, ni le montage ni le transformateur E.D.F. de votre quartier ! Si ce n'est pas le cas, cherchez **votre** erreur d'implantation ou de câblage : c'est un montage qui ne doit poser aucun problème.

Branchez un voltmètre en sortie et manœuvrez Aj₃ jusqu'à obtenir une tension maximale (en fin de progression) de 14 V.

Passez K₃ en position signaux rectangulaires et ajustez Aj₁ pour obtenir des créneaux de 14 V en sortie.

11

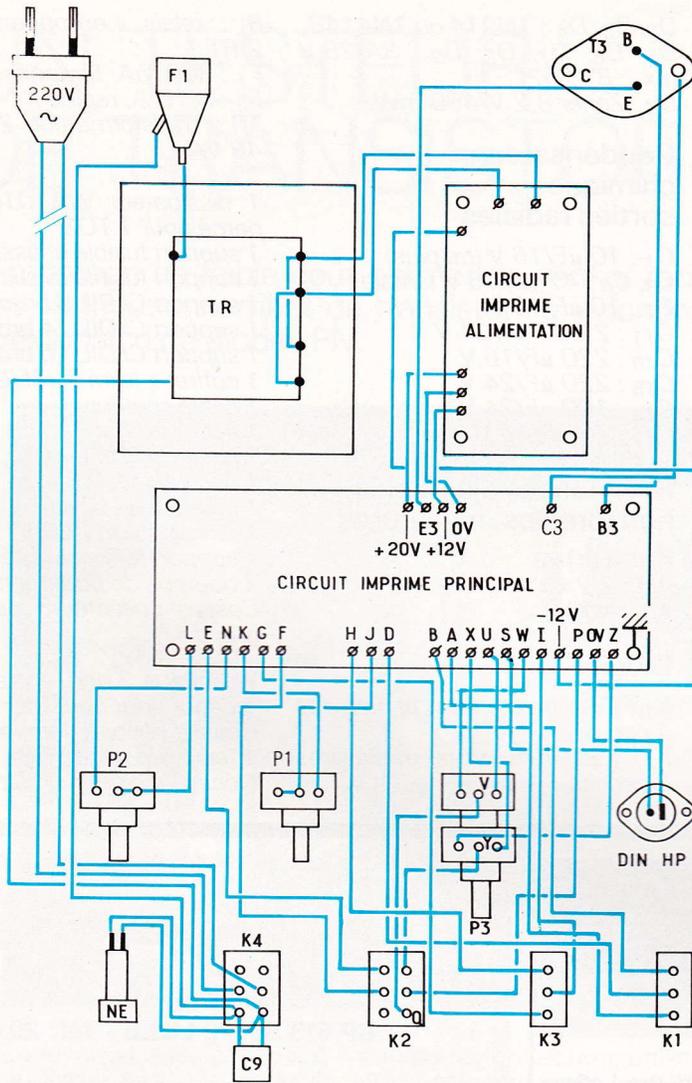Plan de câblage :
les potentiomètres
et les
commutateurs
sont vus côté
soudures.



En coupant le mode « auto » par K₂, régler maintenant Aj₂ pour obtenir une tension continue de 14 V elle aussi.

Il ne vous reste plus qu'à fixer T₃ et son dissipateur et à fermer le coffret.

Si les plages de « durée » et de « fréquence » choisies ne vous conviennent pas – bien qu'elles correspondent à des valeurs que nous jugeons extrêmes – vous pouvez sans danger modifier les valeurs des potentiomètres P₁ et P₂ et/ou les valeurs de leurs résistances associées R₈ et R₁₁.

G. AMONOU

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances 5 %,
1/4 W ou 1/2 W

- R₁ : 18 kΩ (marron, gris, orange)
- R₂ : 82 kΩ (gris, rouge, orange)
- R₃, R₅, R₈, R₁₁ : 10 kΩ (marron, noir, orange)
- R₄, R₉, R₁₀ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)
- R₆ : 33 kΩ (orange, orange, orange)
- R₇ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)
- R₁₂, R₁₄, R₁₅ : 3,9 kΩ (orange, blanc, rouge)
- R₁₃ : 390 Ω (orange, blanc, marron)
- R₁₆, R₁₇ : 330 Ω (orange, marron)

12

Brochages du transistor de puissance et des régulateurs de tension.


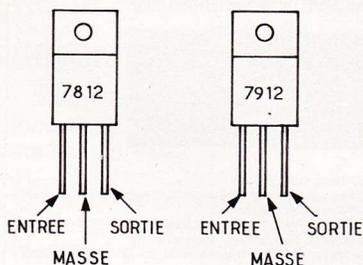
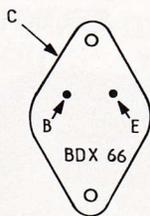


Photo 4. – L'ensemble se monte dans un coffret ISKRA référencé LC 950.

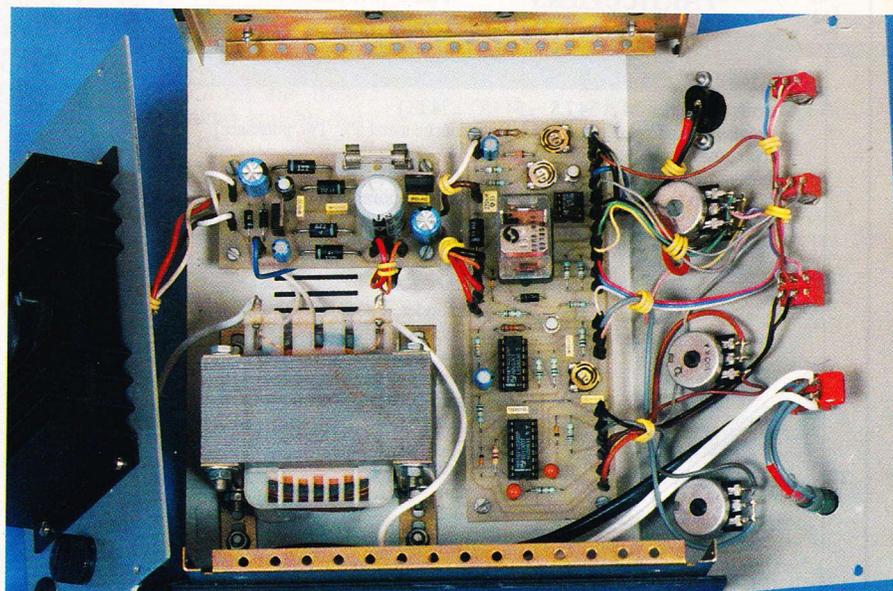

Transistors

T_1, T_2 : BC 107C, 108C, 109C, 549C... ($\beta > 400$)
 T_3 : BDX 66 (A, B, C) pas d'équivalent

Circuits intégrés

CI_1 : 4001
 CI_2 : 4538
 CI_3 : TL081
 CI_4 : 7812
 CI_5 : 7912

Potentiomètres

P_1, P_2 : 100 k Ω , linéaires
 P_3 : 2 x 10 k Ω , linéaire

Condensateurs à film plastique

C_2, C_5, C_{10} : 10 nF
 C_4 : 47 nF
 C_8 : 220 nF
 C_9 : 10 nF/400 V (ou plus)
 C_{12}, C_{14} : 100 nF

Diodes

D_1, D_{10}, D_{11} : 1N4001 (ou 4002, 4003...)

D_2, D_3, D_4 : 1N914 ou 1N4148
 D_5, D_6, D_7, D_8, D_9 : 3A/25 V (ex. : BY 252)
 DZ : Zener 8,2 V/400 mW

Condensateurs chimiques, sorties radiales

C_1 : 10 μ F/16 V (ou plus)
 C_3, C_6 : 47 μ F/16 V tantale
 C_7 : 10 μ F/10 V
 C_{11} : 2 200 μ F/24 V
 C_{13} : 220 μ F/16 V
 C_{15} : 220 μ F/24 V
 C_{16} : 100 μ F/24 V
 C_{17} : 47 μ F/16 V

Résistances ajustables, horizontales, miniatures

A_{j1} : 100 k Ω
 A_{j2} : 2,2 k Ω
 A_{j3} : 100 Ω

Divers

K_1, K_3 : inverseurs miniatures 1 circuit
 K_2, K_4 : inverseurs miniatures 2 circuits

R_L : relais « européen », 24 V, 2 RT
 F_1 : 300 mA, temporisé
 F_2 : 3,15 A, rapide
TR : transformateur 2 x 15 V, 48 VA

1 dissipateur WA101, 75 mm, percé pour 1 TO3
1 support fusible châssis
1 support fusible circuit imprimé
1 support CI DIL 8 broches
1 support CI DIL 14 broches
1 support CI DIL 16 broches
1 coffret « Iskra », réf. LC 950
1 câble secteur
1 fiche secteur
1 fiche DIN HP femelle, châssis
1 passe-fil \varnothing 10
1 passe-fil \varnothing 6
1 témoin néon 220 V
1 support relais européen 2 RT
3 boutons de potentiomètre
Cosses collecteur, fast-on, poignard

Visserie \varnothing 3 et 4, entretoises
1 capot pour transistor TO3
Graisse silicone, canons isolants
1 feuille de mica TO3
Nécessaire pour circuit imprimé

TENIP

Pour : **INDUSTRIE**
SAV
ADMINISTRATIONS
PARTICULIERS

32 ter, allée Valère-Lefèvre
93340 LE RAINCY
Tél. : (1) 43.01.95.40
Fax : 43.8122.04

COMPOSANTS CIVILS ET MILITAIRES

- actifs (ex. séries 74 et 54 LS..., 54 HC..., 54 F..)
- passifs (Cond, Céram, Plast, CTS13, Rési. couche métal 5%, 1%, puissance)
- composants obsolètes

Achats sur Nomenclature et prestations de contrôle

- passage en test - tri - déverminage de tout composant

MESURE ET OUTILLAGE

- fers à souder, à dessouder - outillage
- multimètres, oscilloscopes, alimentations
- coffrets, transformateurs, visserie inox
- générateurs - fréquence mètres
- matériels CMS, produits pour CI

PRODUITS ANTI-STATIQUES

- tapis de sol et de table
- bacs, pochettes et mousse
- bracelets conducteurs
- ioniseurs

BRANCHEZ
VOUS !!!



Vente par correspondance - Consulter notre catalogue grand public sur serveur Minitel au : 16(1) 43 02 83 67

Selectronic

BP 513 59022 LILLE - Tél : 20.52.98.52


NOUVEAUTÉS 90

ALIM DE LABO
+ 5 ALIM FIXES
+ GÉNÉ BF
+ VOLTMÈTRE NUM.

UNILAB
EXCLUSIVITÉ
SELECTRONIC

MINI LABO INTEGRE
ECONOMIQUE

Ce petit appareil rendra les plus grands services de par sa polyvalence à tous les amateurs, dépanneurs, étudiants, etc. Il intègre : - une alimentation régulée variable de 0 à 30 V/1,5 A. - 5 sources de tension fixe : +5V/3 A, +12V/1,5 A, +15V/1,5 A, -12V/1,5 A, -15V/1,5 A. - 1 générateur de signaux carrés à 11 fréquences fixes - Sortie : Niveau TTL ajustable programmable. Le tout présenté dans un coffret ESM EC 24/08 avec face avant percée et sérigraphiée. Le kit complet : 121.9003 . . . 950,00 F seulement

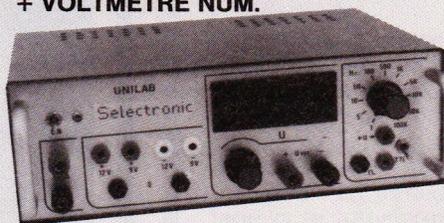

FREQUENCEMETRE MINIATURE DE TABLEAU 20 MHZ
A CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE



Une exclusivité SELECTRONIC (décrit dans EP n°121)
Mini-fréquencemètre en kit, de hautes performances prévu pour s'intégrer facilement dans un appareil existant ou dans un boîtier de petites dimensions.
- Entrée : signaux logiques - 5 gammes 2 kHz, 20 kHz, 2 MHz, 20 MHz
- changement de gammes automatique - base de temps pilotée par quartz
- 3 1/2 digits hauteur 13 mm - indication : kHz et MHz - encombrement : 97 x 38 x 40 - alimentation à prévoir : 5 V/170 mA
Le kit complet avec enjoliveur pour face avant, circuits imprimés à trous métallisés, etc... (sans tôlerie) 121.8230 450,00 F

BAROMETRE
ANALOGIQUE




Ce kit est un module électronique de précision qui donne la pression atmosphérique sur un galvanomètre. Fourni avec échelle illustrée. Alimentation : Pile 9 V
Le kit complet : 121.9260 399,00 F

UN TESTEUR DE TRANSISTORS NPN-PNP



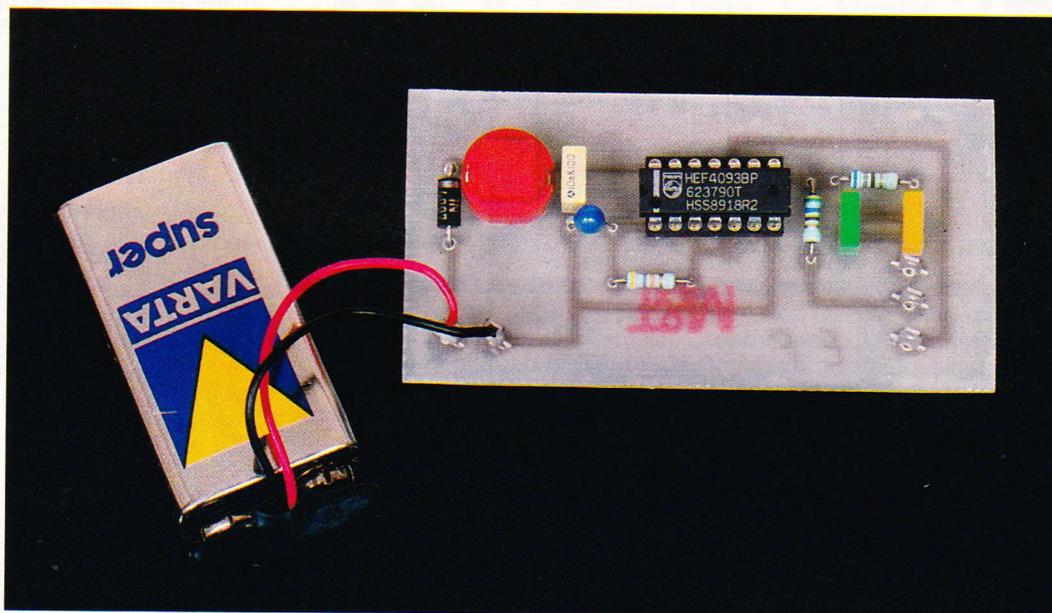Ce montage de faible coût permet de vérifier rapidement le fonctionnement de transistors à jonctions et par extension de diodes PN.



N'utilisant ni galvanomètre ni affichage digital, il indique instantanément le type et l'état du semi-conducteur testé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation par pile de 9 V.
- Protections contre les inversions de la tension d'alimentation.
- Commande du test par poussoir.
- Tests de transistors NPN, PNP ou de diodes PN.
- Repérage automatique du type de transistors par DEL.

PRINCIPE DU TEST

Le semi-conducteur « questionné » va travailler en régime saturé-bloqué (fig. 1).

- On saturera un transistor en lui injectant un courant de base suffisamment important pour que



l'espace collecteur-émetteur (C-E) présente à ses bornes une faible tension, de l'ordre de quelques dixièmes de volts. Celui-ci devient alors équivalent à un interrupteur fermé.

- On bloquera un transistor en annulant son courant de base. Cela peut être réalisé soit en portant sa base à la masse ou en la laissant « en l'air » (mieux vaut éviter), soit en appliquant une légère tension négative. Dans cette situation, le courant collecteur devient nul et l'on retrouve alors toute la tension aux bornes de l'espace collecteur-émetteur. Celui-ci devient ainsi équivalent à un interrupteur ouvert.

FUNCTIONNEMENT (fig. 2)


- Ce module n'utilise qu'un seul et unique circuit intégré CMOS d'un prix inférieur à cinq francs. Ce CI, un 4093, comporte qua-

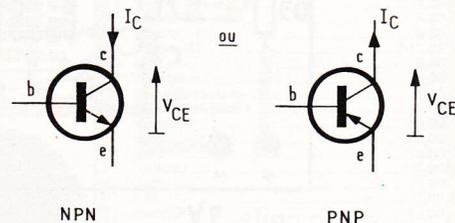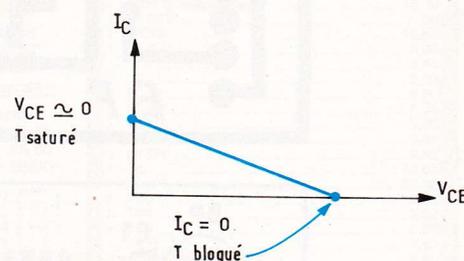tre portes NAND Trigger. La porte I forme avec R_1 et C_2 un oscillateur fournissant des signaux carrés dont le rapport cyclique avoisine 0,5. Les portes II



1 Caractéristique $I_c = f(V_{ce})$ d'un transistor/repérage de paramètres sur des transistors NPN et PNP.

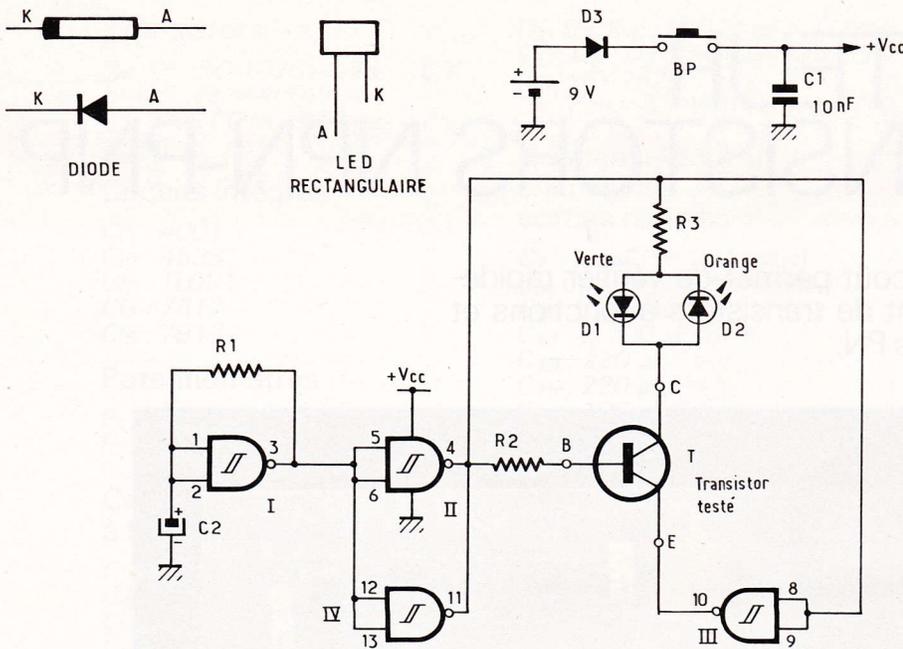2 Le schéma électronique du montage basé autour d'un CMOS 4093 reste extrêmement simple / brochages des composants utilisés.



et IV bufférisent et complètent l'astable puis commandent R2, la résistance de polarisation du transistor testé. Ce signal est à nouveau complété par l'opérateur III, monté en inverseur.

• Ainsi, si le niveau logique en sortie de II devient haut ($\Leftrightarrow +9V$), le niveau à la sortie de III sera bas ($\Leftrightarrow 0V$). Alors un tran-

sistor NPN testé conduirait et allumerait la diode électroluminescente D1. Cependant, il se bloquerait lorsque la sortie de la porte II fournirait un niveau bas (jonction base-émetteur polarisée en inverse).

• Un transistor PNP conduirait ou se bloquerait dans les situations inverses. A noter que celui-ci commanderait la DEL D2.

• La diode D3, pour terminer, protège le montage contre les inversions de tension de la pile.

• Il devient possible de tester une diode P.N. au germanium ou au silicium en l'insérant entre collecteur et émetteur. Selon le sens retenu, ce sera l'une ou l'autre des diodes qui clignotera. Tout comme pour un transistor testé, une absence de clignotement indique une destruction avec une ouverture entre les points C et E tandis qu'un allumage permanent correspondra à un court-circuit entre les deux mêmes points.



REALISATION PRATIQUE

(fig. 3 et 4)

Le circuit imprimé se réalisera en époxy simple face. Vu la simplicité du tracé, on pourra le reproduire directement sur le cuivre précédemment dégraissé, à l'aide de bandes et de pastilles type Mécanorma. Après passage au perchlorure de fer tiède et rinçage à l'eau claire, on percera à 0,8 ou 1,2 mm suivant les composants.

L'implantation de l'ensemble des éléments ne posera aucun problème si l'on prend soin de respecter leur sens d'insertion dû aux polarités.

Ce petit montage fort peu coûteux, rapide à assembler, rendra de grands services en testant rapidement vos transistors. ■

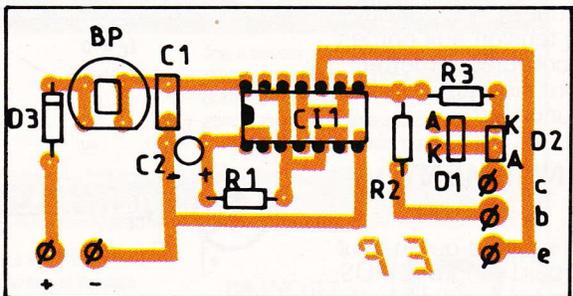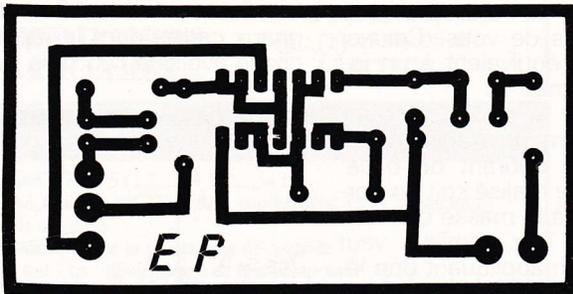

pile 9V

Transistor à tester

NOMENCLATURE

R1 : 47 k Ω (jaune, violet, orange)
R2 : 560 Ω (vert, bleu, marron)
R3 : 680 Ω (bleu, gris, marron)

C1 : 10 nF milfeuil
C2 : 6,8 μ F, 16 V mini, tantale

CI1 : 4093, CMOS 4 portes NAND, trigger

D1 : diode électroluminescente verte

D2 : diode électroluminescente orange

D3 : 1N4001, 1N4004 ou 1N4007, diode de redressement

Un support de C.I. 14 broches

BP : poussoir Isostat pour circuit imprimé

Un coupleur de pile 9 V (fil rouge = +)

Epoxy, cosses...

3-4 Circuit imprimé et implantation du module : les liaisons entre le montage et le transistor testé pourront s'effectuer à l'aide de mini-pinces crocodile.

LES MX 190T ET MX 200 DE MANUDAX



D'un maniement relativement simple, ces multimètres constituent des appareils de poche disposant des fonctions de base habituelles. Ils permettront de réaliser des tests et des manipulations élémentaires, mais suffisantes à tout amateur électronicien qui débute.

En effet, certaines fonctions, présentes sur bon nombre d'appareils de moyenne gamme du marché, restent inutiles pour le débutant. Ainsi, rares sont les occasions de réaliser des mesures de valeurs moyennes, efficaces, de relever les amplitudes crête à crête, les maximums et autres pour celui qui s'initie à l'électronique. Un appareil relativement plus simple de conception lui suffirait alors amplement et lui éviterait, de plus, de commettre des erreurs de manipulation.

PRESENTATION DES APPAREILS

Les MX 190T et MX 200, multimètres digitaux, réunissent l'ensemble des fonctions de base habituelles : voltmètre \sim et $=$, ampèremètre $=$ (pas de calibre en \sim), ohmmètre et test diode. Le MX 190T est équipé d'un thermomètre à sonde type K (NiCr-NiAl), tandis que le MX 200 diffère par un générateur de signaux carrés.

L'AFFICHAGE DES MESURES

Du type 3 1/2 digits (2 000 points) il s'effectue à l'aide de chiffres de 12,7 mm de hauteur. L'utilisation de cristaux liquides (Liquid Cristal Display) offre une réduction importante de la consommation car l'apparition de segments dans ce type d'affichage se produit en appliquant uniquement un champ électrique.

SELECTION DES CALIBRES ET DES FONCTIONS

Un simple rotacteur situé au centre des appareils effectue la sélection ainsi que la mise hors ser-



vice (arrêt). L'utilisateur connectera ses cordons entre les bornes « V- Ω -mA » et « COM » pour l'ensemble des mesures réalisées, excepté pour les mesures d'intensités ne dépassant pas 10 A où l'on utilisera la borne repérée « 10 A » (ainsi que « COM »).

Nous préférons de loin ce type d'architecture à des systèmes comportant de multiples touches et bornes, souvent sources de complication, voire d'erreurs fatales !

INDICATEUR DE TENSION ELEVEE

Lorsque l'utilisateur travaille sur un calibre de tension élevée (750 V ou 1000 V), le sigle H.V

(high voltage) apparaît sur l'affichage, rappelant le danger potentiellement existant lors des manipulations. N'oublions pas qu'une tension supérieure à 24 V alternatifs peut être dangereuse pour le corps humain !

L'INJECTEUR DE SIGNAUX (MX 200 UNIQUEMENT) :

L'appareil fournit un signal de test, de fréquence 50 Hz, atteignant 5 V crête à crête en amplitude lorsqu'une charge de 30 K Ω est connectée. Ce dernier, injecté à l'entrée d'un montage, permettra de tester les divers étages et d'en réaliser le dépannage éventuel.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Affichage : 3 1/2 digits, à cristaux liquides, hauteur des chiffres de 12,7 mm, avec indication automatique de polarité.

Indication de dépassement de calibre : « 1 » clignotant.

Tension maximale applicable en mode commun : 500 V en crête.

Température d'utilisation :

- 0 à 50 degrés Celsius ;
- avec moins de 80 % d'humidité relative jusqu'à 35 degrés Celsius ;
- avec moins de 70 % d'humidité relative de 35 à 50 degrés Celsius.

Température de stockage : de - 15 à + 50 degrés Celsius.

Pile : 9 V alcaline ou Zinc-charbon.

Précision : garantie un an de 18 à 28 degrés Celsius.

Durée de vie de la pile :

- zinc-charbon → 100 heures ;
- alcaline → 200 heures.

Dimensions et poids :

- L 126 x l 170 x h 24 mm ;
- poids : 170 g.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

● Tension continue

| Calibre | Résolution |
|---------|-------------|
| 200 mV | 100 μ V |
| 2 V | 1 mV |
| 20 V | 10 mV |
| 200 V | 100 mV |
| 1 000 V | 1 V |

– Tension maximale applicable : 1 000 V ou en crête alternative.

– Taux de réjection en mode normal : > 46 dB à 50 Hz–60 Hz.

● Température (MX 190T uniquement) :

| Calibre | Résolution |
|----------------------------|------------|
| - 20 °C à + 1 370 °C | 1 °C |

● Courant continu

| Calibre | Résolution | Chute de tension max. |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 200 μ A | 100 nA | 0,25 V |
| 2 mA | 1 μ A | |
| 20 mA | 10 μ A | |
| * 200 mA | 100 μ A | |
| 10 A | 10 mA | 0,50 V |

* Le MX 200 dispose également d'un calibre 2 A fournissant une résolution de 1 mA.

● Tension alternative

| Calibre | Résolution | Gamme de fréquence |
|---------|------------|--------------------|
| 200 V | 100 mV | 45 Hz-450 Hz |
| 750 V | 1 V | |

– Protection : fusible 2 A/250 V sur l'entrée « mA ».

– Tension maximale applicable : 750 V efficaces.

– Réponse en fréquence : valeur moyenne, calibrée sur un signal sinusoïdal.

● Résistance


| Calibre | Résolution |
|----------------|----------------|
| 200 Ω | 100 m Ω |
| 2 k Ω | 1 Ω |
| 20 k Ω | 10 Ω |
| 200 k Ω | 100 Ω |
| 2 M Ω | 1 k Ω |


– Tension maximale en circuit ouvert : 2,8 V.

● Test-diode

Mesure de la résistance directe d'une jonction de semi-conducteur en kilo-ohms sous un courant de 1,5 mA max.

Photo 2. – La sonde de température type K : les bornes rouge et noire se connecteront respectivement aux entrées V- Ω -mA et COM.

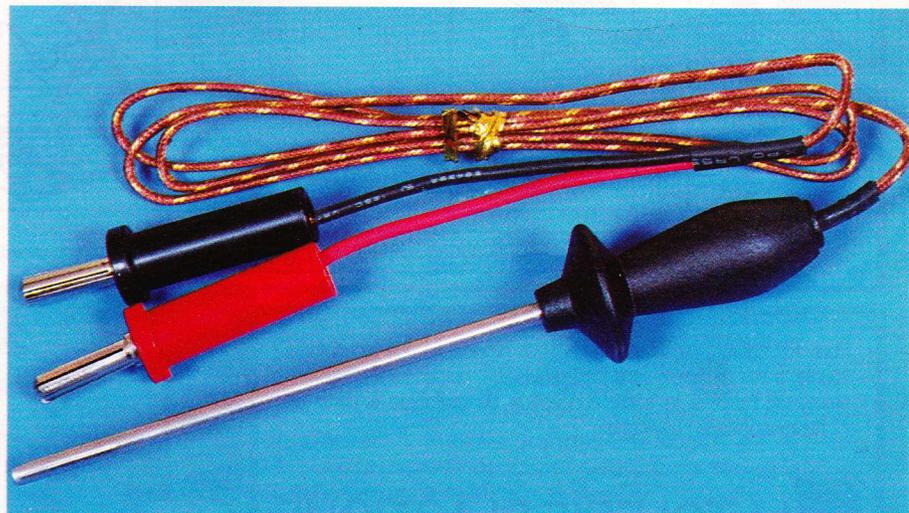

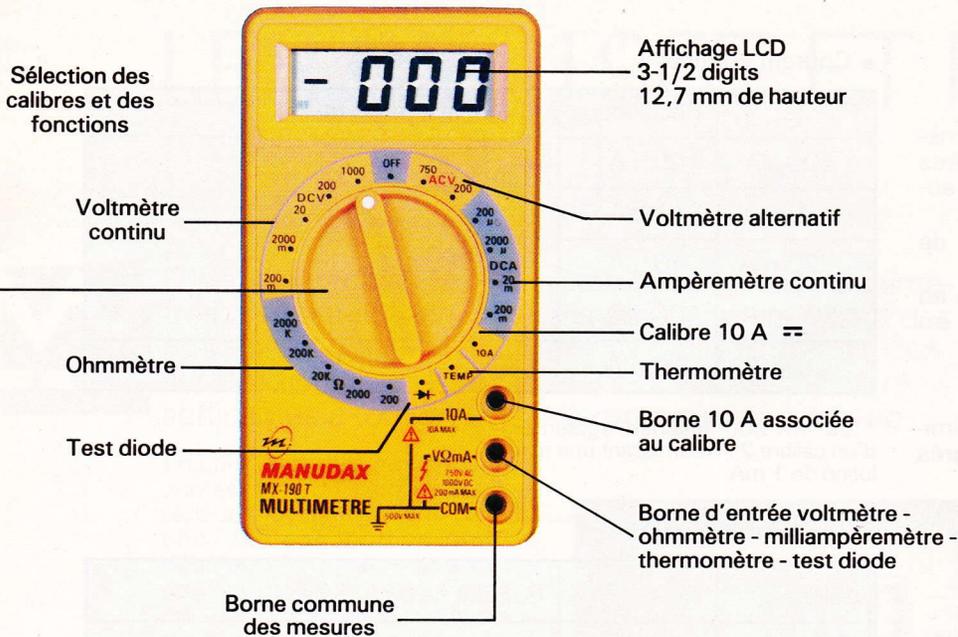

PRECISION DES MESURES

- Voltmètre continu :
± 0,25 % de la lecture ± 2 digits sur la position 200 mV ;
± 0,5 % de la lecture ± 2 digits sur les calibres allant de 2 V à 1 000 V.

- Ampèremètre continu
± 1 % de la lecture ± 2 digits sur les calibres allant de 200 μA à 20 mA,
± 1,2 % de la lecture ± 2 digits sur la position 200 mA,
± 2 % de la lecture ± 2 digits sur le calibre 10 A.

- Voltmètre alternatif
± 1,2 % de la lecture ± 10 digits sur les calibres 200 V et 750 V.
- Ohmmètre
± 0,8 % de la lecture ± 2 digits sur les calibres allant de 200 Ω à 200 kΩ,
± 1 % de la lecture ± 2 digits sur le calibre 2 MΩ.
- Thermomètre
± (3 degrés + 2 digits) jusqu'à une température de 150 °C,
± 3 % de la lecture au-delà de 150 °C.

CONCLUSION

Equipés de 5 fonctions et de 19 calibres, ces deux multimètres de poche devraient intéresser les amateurs électroniciens désireux de ne pas trop investir dans du matériel de mesure. Idéaux pour des mesures de base, on leur reprochera de ne pas disposer de la fonction Ampèremètre en courant alternatif, tout en leur accordant une précision relativement correcte sur l'ensemble des gammes.

Le MX 190T et le MX 200 sont distribués dans tout le réseau de revendeurs Manudax. ■


COFFRETS PLASTIQUES

Pour vos coffrets plastiques, nous vous proposons une technologie souple, à vos mesures, sans frais d'outillage, personnalisée, sérigraphiée, de l'unité à la série, conception de prototype à partir de 72 heures. Usinage numérique.

LA TOLERIE PLASTIQUE

Z.I. Route d'Etretat 76930 OCTEVILLE
Tél. 35 44 92 92 - Fax 35.44.95.99

UNE CALCULATRICE NUMEROLOGIQUE

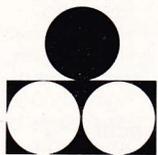

Il n'est guère de domaine où l'électronique ne peut apporter sa contribution. Dans le présent article nous évoquons celui de la numérologie, qui se propose de nous révéler l'avenir par les chiffres tout en nous permettant de scruter en profondeur notre personnalité. La calculatrice que nous décrivons permet d'effectuer les calculs relativement particuliers imposés par cette « science ».


I - LES PRINCIPES

a) Les origines de la numérologie et sa définition

La numérologie remonte à la nuit des temps où elle constituait une espèce de parcours initiatique. Elle revient en force en cette fin du XX^e siècle, qui se trouve être, plus que jamais, préoccupé de son avenir. Ne dit-on pas que les derniers présidents américains ont régulièrement fait appel à cette science pour prendre certaines décisions ?...

La numérologie est donc la science des nombres vus sous l'angle symbolique. Ces nombres représentent une pulsion de vie, une vibration où aucune place n'est laissée au hasard et où tout répond à des lois cycliques et universelles. Ces « mathématiques sacrées » ont déjà eu Pythagore comme père. Ce dernier, philosophe grec davantage connu par son célèbre théorème de l'hypoténuse du triangle rectangle, a transmis le message essentiel : « Tout est arrangé d'après le nombre ». Il a trouvé le fameux nombre d'or après avoir été initié à la numérologie par des prêtres égyptiens. Il développe, pour chacun des nombres, son principe, sa loi et sa force active dans l'univers et dans l'homme. Ainsi le nombre 7 signifie l'union de l'homme et de la divinité ; un nombre 0 combien symbolique dans la Bible où les Ecritures sont autant de documents chiffrés et « où le verbe est le nombre ».

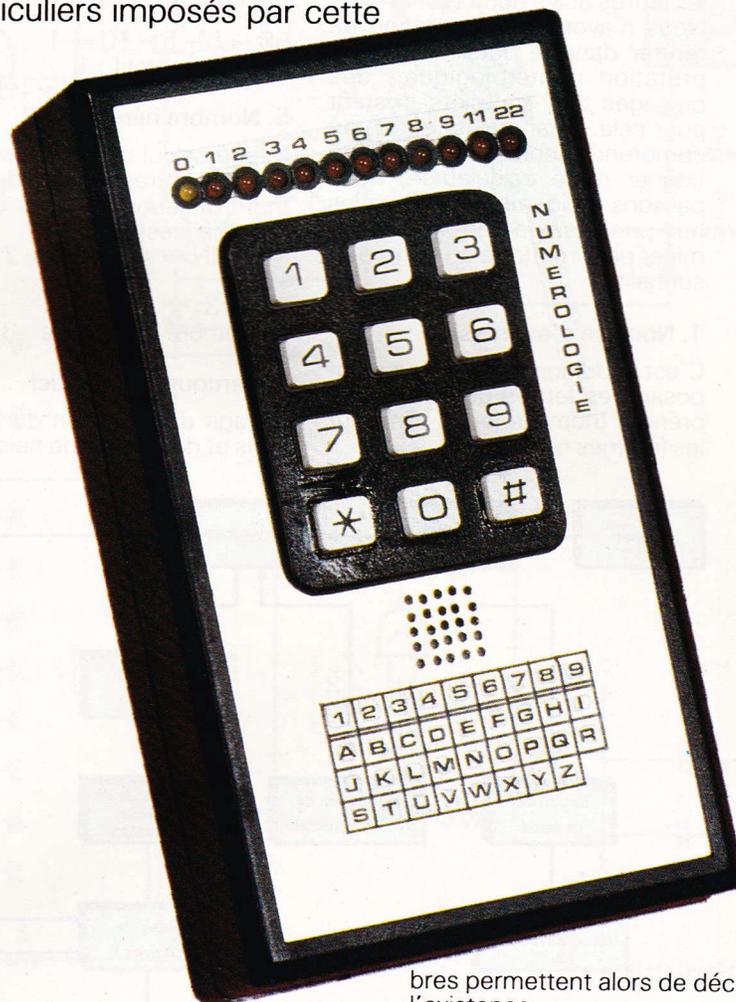Les Hébreux ont transmis cette algèbre de la foi par la Kabbale qui est un alphabet comportant 22 lettres-nombres.



Par rapport à l'astrologie qui est une « science » tout aussi ancienne, la numérologie donne à l'irrationnel la netteté et la rigueur des nombres. Elle fait aujourd'hui son entrée dans le monde moderne. Ses principes sont simples : notre nom, notre prénom, notre date de naissance constituent un bagage cosmique, une identité qui nous est donnée au départ pour nous réaliser. La traduction de ces éléments en nom-

bres permettent alors de décoder l'existence.

A l'échelon du quotidien, la numérologie peut aider à comprendre les événements marquants de notre vie. Elle peut permettre d'éviter un problème en le devançant. Tout est interprétable : le nom de votre ville, nos numéros d'immatriculation et de téléphone ; et tous ces nombres vous influencent à votre insu. Petites ou grandes interrogations, la numérologie peut apporter une réponse.

1

Tableau numérogique de correspondance entre les chiffres et les lettres.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z | |

b) Le calcul numérogique

Le principe de base est très simple : à chaque lettre de l'alphabet correspond un nombre de 1 à 9. Le tableau de la **figure 1** établit la correspondance qui existe entre les lettres et les nombres.

Nous n'avons pas l'intention de rentrer dans le détail de l'interprétation numérogique ; des ouvrages très complets existent pour cela. Néanmoins, et afin de comprendre comment doit fonctionner notre calculatrice, nous passons rapidement en revue les huit principaux nombres à déterminer pour mettre à nu notre personnalité.

1. Nombre d'expression

C'est l'addition des chiffres composant les lettres du nom et du prénom (nom de jeune fille pour les femmes mariées)

du nom. Dans l'exemple traité : $14 + 9 = 10$
 \Rightarrow Nombre intime : 1

3. Nombre de réalisation

Il correspond aux consonnes du nom :
 Dans le cas présent : $4 + 9 + 2 + 5 = 20$
 \Rightarrow Nombre de réalisation : 2

4. Nombre actif

Il correspond aux lettres du prénom officiel
 Philippe $\Rightarrow 7 + 8 + 9 + 3 + 9 + 7 + 7 + 5 = 55$
 $55 \Rightarrow 5 + 5 = 10 \Rightarrow 1$
 \Rightarrow Nombre actif : 1

5. Nombre héréditaire

Même calcul que ci-dessus mais avec les lettres du nom de famille (nom de jeune fille pour les femmes mariées)
 MARTIN $\Rightarrow 4 + 1 + 9 + 2 + 9 + 5 = 30$
 $30 \Rightarrow 3$
 \Rightarrow Nombre héréditaire : 3

6. Parcours existentiel

Il s'agit de l'addition du jour, du mois et de l'année de naissance.

Exemple : 14 mai 1955 $\Rightarrow 14 + 05 + 1955 = 1974$
 $1974 \Rightarrow 1 + 9 + 7 + 4 = 21 \Rightarrow 3$
 Parcours existentiel : 3

7. Jour de naissance

Dans l'exemple traité :
 $14 \Rightarrow 4 + 1 = 5$
 \Rightarrow Jour de naissance : 5

8. Nombre personnel

C'est l'addition du nombre actif, du nombre héréditaire et du parcours existentiel. Dans le cas présent :

$1 + 3 + 3 = 7$
 \Rightarrow Nombre personnel : 7

Des ouvrages plus élaborés traitent bien d'autres caractéristiques à transformer en nombres. Le principe de la réduction est toujours le même. A la fin de l'addition on fait la somme des unités, des dizaines et, le cas échéant, des centaines, du total obtenu. Si le résultat est un nombre supérieur à 9, on poursuit cette règle et ainsi de suite. Le résultat obtenu sera donc un nombre de 1 à 9.

Mais il y a une exception à cette règle. En effet, si le résultat de ces additions donne à un moment donné 11 ou 22, on arrête la réduction étant donné que ces deux derniers chiffres possèdent leur signification propre.

Par exemple : $65 = 6 + 5 = 11$. Le résultat est alors 11 et non 2. De même $1975 = 1 + 9 + 7 + 5 = 22$. Le résultat est 22 et non 4.


Pour clore ce paragraphe, voici un premier exemple d'interprétation : il s'agit tout simplement de l'addition des lettres représentant vos initiales. Voici ce que signifient les nombres alors obtenus :

1 : Indique un tempérament de dirigeant.
 2 : Le goût pour l'association, le mariage, le travail en équipe.

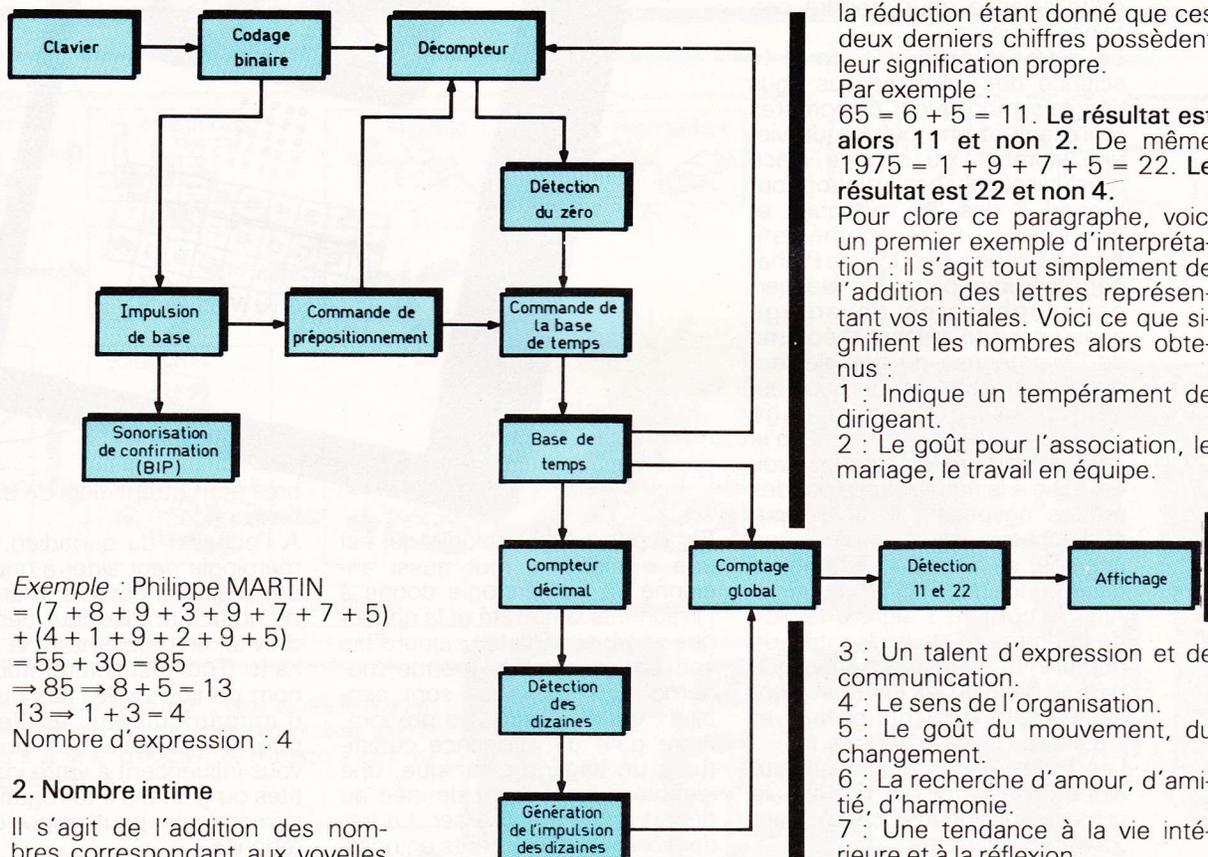3 : Un talent d'expression et de communication.
 4 : Le sens de l'organisation.
 5 : Le goût du mouvement, du changement.
 6 : La recherche d'amour, d'amitié, d'harmonie.
 7 : Une tendance à la vie intérieure et à la réflexion.

2

Synoptique de fonctionnement de la calculatrice.




Exemple : Philippe MARTIN
 $= (7 + 8 + 9 + 3 + 9 + 7 + 7 + 5)$
 $+ (4 + 1 + 9 + 2 + 9 + 5)$
 $= 55 + 30 = 85$
 $\Rightarrow 85 \Rightarrow 8 + 5 = 13$
 $13 \Rightarrow 1 + 3 = 4$
 Nombre d'expression : 4

2. Nombre intime

Il s'agit de l'addition des nombres correspondant aux voyelles

3

Schéma électronique : on retrouve dans cette première partie les fonctions de prépositionnement, de décomptage et d'avance du compteur afficheur.

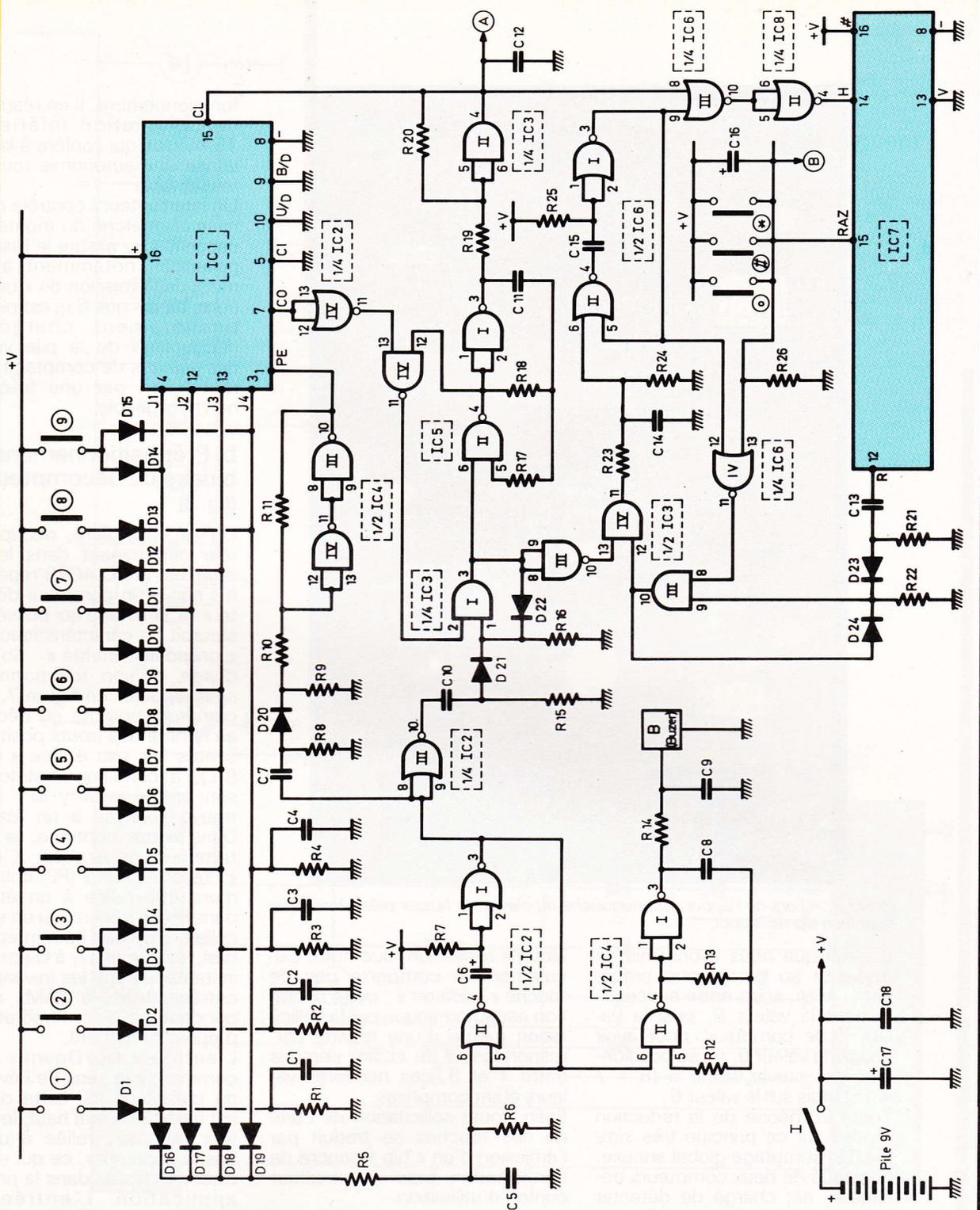

8 : Des qualités pour l'accomplissement matériel, notamment financier.

9 : Le sens de l'idéal.

11 : Une inspiration créative liée au plaisir de maîtriser.

22 : La possibilité de constructions ambitieuses.

Ainsi notre ami fictif Philippe MARTIN (PM \Rightarrow 7 + 4 = 11) est animé d'une inspiration créative qui lui assurera un succès certain...

c) Le principe de fonctionnement de la calculatrice

Le synoptique de la figure 2 illustre le principe de fonctionnement de la calculatrice. Par le biais d'un convertisseur comportant 12 touches, ou « entre » les chiffres de 1 à 9. Ces derniers sont codés en binaire et assurent dans chaque cas le « prépositionnement » d'un compteur-décom-

pteur, qui prend aussitôt son départ pour s'arrêter lorsqu'il atteint la valeur 0. Grâce à cette disposition, on recueille un nombre d'impulsions correspondant à la touche sollicitée. Ces impulsions sont à l'origine de l'avance d'un compteur décimal avec cependant une particularité. En effet, lors de chaque dépassement de la valeur 9, il se produit une incrémentation supplémentaire, pour tenir compte du principe de la ré-

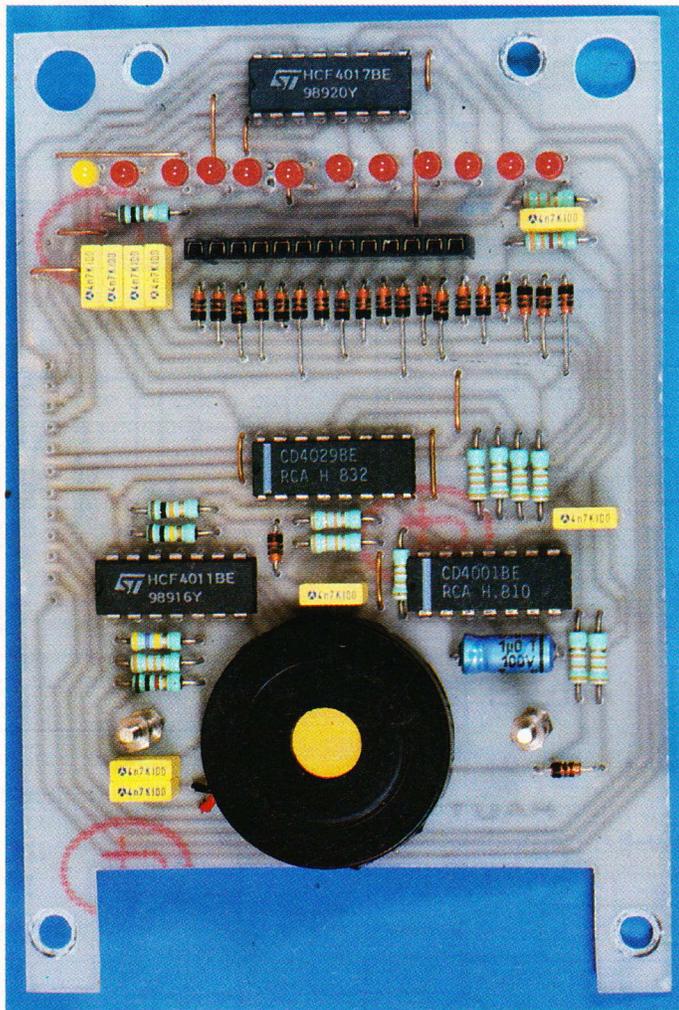


Photo 2. – Lors de l'appui sur une touche du clavier, le buzzer piézo-électrique fournit un bip de rappel.

duction que nous avons mis en évidence au paragraphe précédent. Ainsi, si on entre successivement la valeur 8, puis la valeur 7, le compteur, pour avoir franchi la valeur 9, ne se positionnera pas sur la valeur 5 ($8 + 7 = 15$) mais sur la valeur 6.

Toute la théorie de la réduction repose sur ce principe très simple. Un comptage global annexe, constitué de deux compteurs décimaux, est chargé de détecter les particularités liées au 11 et au 22 et de prendre des mesures qui s'imposent au niveau de l'affichage. Ce dernier est simplement réalisé sous la forme de LED : 12 en tout.

Les touches marquées 0, * et # assurent la remise à zéro de la calculatrice, ce qui se traduit par la LED « zéro » de couleur différente. Ajoutons que la mise en route de la calculatrice a pour conséquence systématique la remise à zéro automatique.

Notons également que notre calculatrice ne comporte pas de touche « addition » ; cette opération est automatique par la sollicitation même d'une touche correspondant à un chiffre compris entre 1 et 9, ces dernières valeurs étant comprises.

Enfin, toute sollicitation de l'une de ces touches se traduit par l'émission d'un « bip » sonore de confirmation pour un meilleur confort d'utilisation.

II – LE FONCTIONNEMENT ELECTRONIQUE

a) Alimentation (fig. 3)

La calculatrice devant être parfaitement autonome, il va de soi que la source d'énergie mis en œuvre est une pile. Le débit est relativement modeste étant donné qu'à tout moment on ne peut avoir qu'une seule LED en

fonctionnement. Il en résulte une consommation inférieure à 15 mA, ce qui confère à la calculatrice une autonomie tout à fait respectable.


Un interrupteur I contrôle donc la mise en marche du montage. La capacité C₁₇ assure le lissage du potentiel, notamment au moment de l'émission du « bip » sonore, tandis que C₁₈ est plus particulièrement chargée du découplage de la pile vis-à-vis des signaux de comptage se caractérisant par une fréquence non négligeable.

b) Prépositionnement binaire du décompteur (fig. 3)

Un circuit intégré, occupant un rôle déterminant dans le montage, est le CD 4029 repéré IC₁. Il s'agit d'un compteur-décompteur BCD/binaire qui possède, de surcroît, la caractéristique d'être « prépositionnable ». Son brochage et son fonctionnement sont rappelés en figure 7. Un tel compteur compte ou décompte au rythme des fronts positifs présentés sur son entrée « Clock » (CL), à condition toutefois que son entrée « Carry In » (CI) se trouve soumise à un état bas. Dans le cas contraire, le comptage est neutralisé. L'entrée « Preset Enable » (PE) doit également être reliée à un état bas dans le cas général. Si on soumet celle-ci à un état haut, même très bref, les sorties Q₁ à Q₄ prennent instantanément les niveaux des entrées JAM₁ à JAM₄ correspondantes : c'est l'opération de prépositionnement.

L'entrée « Up/Down » (U/D) commande le sens de l'évolution du comptage. Si cette dernière est reliée à un état haut, le compteur compte ; reliée à un état bas, il décompte, ce qui est précisément le cas dans la présente application. L'entrée « Binary/Decade » définit le mode de comptage. Soumise à un état haut, cette entrée impose le comptage binaire (de 0 à 15). Dans le cas présent, où cette entrée est reliée à un état bas, il est fait appel au comptage BCD (binaire codé décimal, c'est-à-dire de 0 à 9).

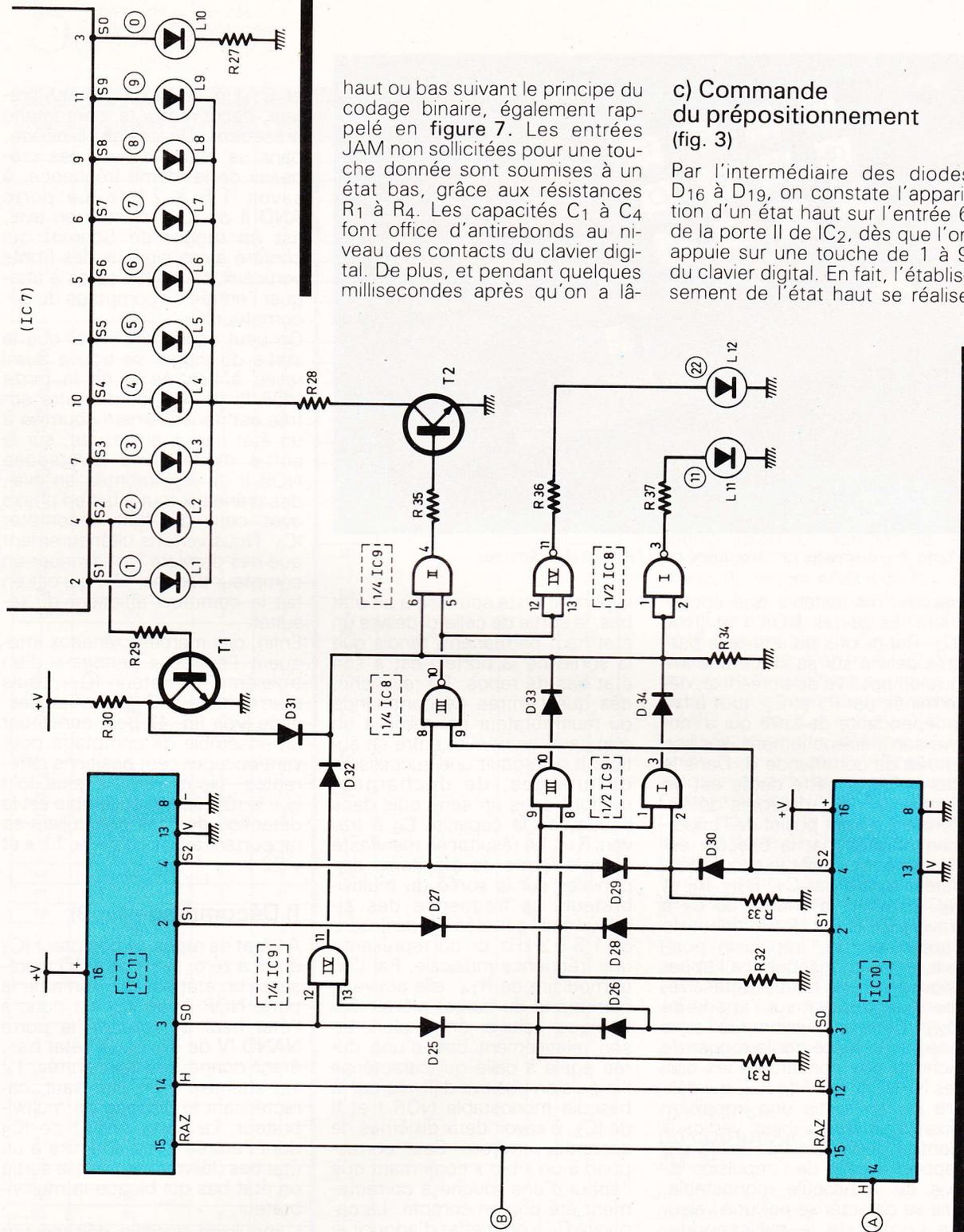Enfin, la sortie « CARRY OUT » (CO) présente en général un état haut. A condition que l'entrée CI se trouve soumise à un état bas, la sortie CO présente, en mode



haut ou bas suivant le principe du codage binaire, également rappelé en **figure 7**. Les entrées JAM non sollicitées pour une touche donnée sont soumises à un état bas, grâce aux résistances R₁ à R₄. Les capacités C₁ à C₄ font office d'antirebonds au niveau des contacts du clavier digital. De plus, et pendant quelques millisecondes après qu'on a lâ-

c) Commande du prépositionnement (fig. 3)

Par l'intermédiaire des diodes D₁₆ à D₁₉, on constate l'apparition d'un état haut sur l'entrée 6 de la porte II de IC₂, dès que l'on appuie sur une touche de 1 à 9 du clavier digital. En fait, l'établissement de l'état haut se réalise

décomptage, un état bas, la sortie CO présente, en mode décomptage, un état bas, dans la position particulière zéro, pour laquelle toutes les quatre sorties Q₁ à Q₄ sont simultanément à l'état bas.

Les touches repérées de 1 à 9 du clavier, par l'intermédiaire des diodes D₁ à D₉, soumettent les entrées JAM de IC₁ à des états

ché une touche, elles maintiennent les entrées JAM concernées à l'état haut, ce qui assure dans tous les cas une meilleure fiabilité du dispositif, lors de l'opération de « prépositionnement » qui se réalise pratiquement après un léger retard lors de l'enfoncement d'une touche, pour des raisons que nous verrons au paragraphe suivant.

avec un très léger retard, étant donné la charge de C₅, à travers R₅. Ce retard est de l'ordre de la milliseconde. Il est intentionnel ; grâce à cette disposition, on a la certitude que les états hauts prévus sur les entrées JAM sont parfaitement établis au moment où l'opération de prépositionnement va intervenir. La durée de celle-ci est contrôlée et définie par la

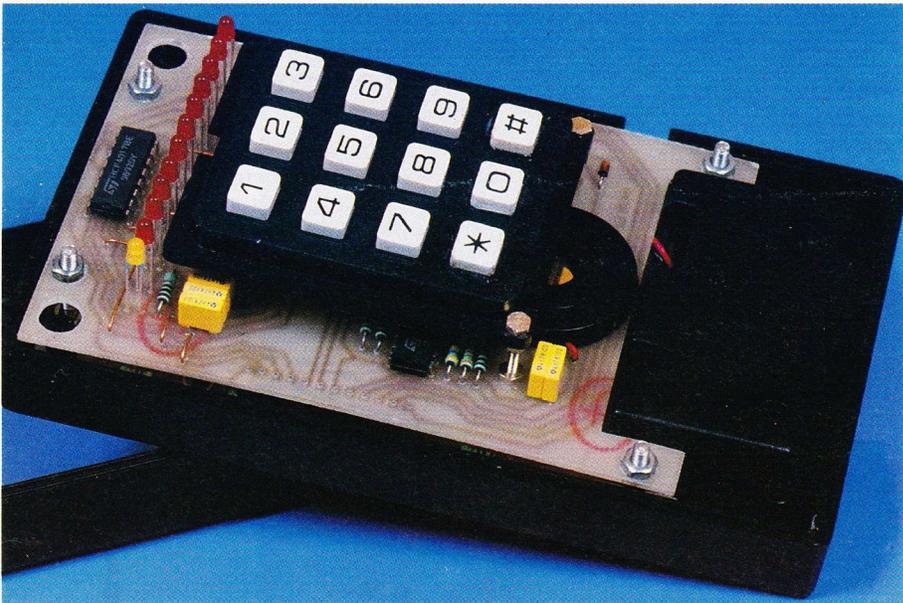


Photo 3. — Le clavier minikéy utilisé pour l'entrée des données.

bascule monostable que constituent les portes NOR I et II de IC₂. Rappelons qu'une telle bascule délivre sur sa sortie une impulsion positive de durée fixe, déterminée par R₇ et C₆, tout à fait indépendante de celle qui a motivé son déclenchement, sur son entrée de commande 6. Dans le cas présent, cette durée est de l'ordre de deux dixièmes de seconde. Le front positif de l'impulsion délivrée par la bascule est pris en compte par le circuit dérivateur formé par C₇, D₂₀, R₈ et R₉. En effet, la charge de C₇ à travers R₈ et R₉, dès le début de l'apparition de l'impulsion positive, a pour conséquence l'apparition d'un état haut progressivement décroissant sur l'anode de D₂₀. Cette impulsion est alors prise en compte par le trigger de Schmitt que constituent les portes NAND III et IV de IC₄, qui délivre sur sa sortie une impulsion positive à fronts bien verticaux dont la durée est très faible par rapport à celle de l'impulsion issue de la bascule monostable. Elle se caractérise par une valeur de l'ordre de la milliseconde. C'est elle qui est acheminée sur l'entrée de prépositionnement de IC₁, et qui commande ainsi le prépositionnement de ce dernier.

d) Confirmation sonore de la sollicitation d'une touche (fig. 3)

Les portes NAND I et II de IC₄ forment un multivibrateur. Tant que l'entrée de commande 6 de

la porte II reste soumise à un état bas, la sortie de celle-ci délivre un état haut permanent, tandis que la sortie de la porte I est à son état bas de repos. En revanche, dès que l'entrée de commande du multivibrateur est reliée à un état haut, ce dernier entre en action. Il se produit une succession de charges, de décharges, d'abord dans un sens puis dans l'autre, de la capacité C₈ à travers R₁₃. Le résultat se manifeste sous la forme de créneaux, disponibles sur la sortie du multivibrateur. La fréquence des signaux ainsi générés est de l'ordre de 1,5 à 2 kHz, ce qui représente une fréquence musicale. Par l'intermédiaire de R₁₄, elle active la membrane du buzzer piézo-électronique celui-ci émet alors un son relativement bref d'une durée égale à celle qui caractérise l'impulsion positive délivrée par la bascule monostable NOR I et II de IC₂, à savoir deux dixièmes de seconde, environ. Cela correspond à un « bip » confirmant que l'appui d'une touche a correctement été pris en compte. La capacité C₉ a pour effet d'adoucir le son émis et de le rendre ainsi plus agréable à l'oreille.

e) Base de temps du décomptage (fig. 3)

Les portes NAND I et II de IC₅ constituent également un multivibrateur commandé. Il dispose d'ailleurs des mêmes valeurs de composants périphériques (R₁₈

et C₁₁) que ceux du multivibrateur décrit dans le paragraphe précédent. De ce fait, il délivre, dans sa phase active, des créneaux de la même fréquence, à savoir 1,5 à 2 kHz. La porte AND II de IC₃, montée en aval, est un trigger de Schmitt qui confère à ces signaux des fronts verticaux, tout à fait aptes à attaquer l'entrée de comptage du décompteur IC₁.

On peut également noter que la sortie du trigger se trouve aussi reliée à l'entrée 8 de la porte NOR III de IC₆, dont l'autre entrée est généralement soumise à un état bas. Il en résulte, sur la sortie de la porte inverseuse NOR II de IC₈, montée en aval, des créneaux tout à fait en phase avec ceux qui font décompter IC₁. Nous verrons ultérieurement que ces derniers font avancer un compteur décimal IC₇, qui est en fait le compteur-afficheur du résultat.

Enfin, ces mêmes créneaux attaquent l'entrée « Horloge » d'un troisième compteur IC₁₁, puis d'un compteur IC₁₂ placé en cascade (voir fig. 4), pour constituer un ensemble de comptage pouvant occuper cent positions différentes. Nous verrons plus loin que le rôle de cet ensemble est la détection des cas particuliers se rapportant aux nombres « 11 » et « 22 ».

f) Décomptage (fig. 3)

A l'état de repos, le compteur IC₁ étant à zéro, la sortie « CO » présente un état bas. La sortie de la porte NOR IV de IC₂ est donc à l'état haut et celle de la porte NAND IV de IC₅ est à l'état bas, étant donné que son entrée 12 est soumise à un état haut, caractérisant le blocage du multivibrateur. La porte AND I de IC₃ dont l'entrée 2 est soumise à un état bas délivre donc sur sa sortie un état bas qui bloque la multivibrateur.

L'impulsion positive délivrée par la bascule monostable NOR I et II de IC₂ est inversée en impulsion négative par la porte NOR III de IC₂. La fin du « bip » de confirmation se matérialise ainsi par un front positif sur la sortie de cette dernière porte NOR. Rappelons que la fin du « bip » a lieu bien après l'opération de prépositionnement, qui est d'une extrême brièveté. Le front positif du signal délivré par la porte NOR III de IC₂

5 Tableau de rappel des exceptions occasionnées par le « 11 » et le « 22 ».

| Valeur réelle | Valeur décimale 2 chiffres | Valeur réduite | Valeur affichée | Valeur réelle | Valeur décimale 2 chiffres | Valeur réduite | Valeur affichée |
|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 01 | 1 | 1 | 100 | 00 | 1 | 1 |
| 2 | 02 | 2 | ② | 101 | 01 | 2 | ② |
| ... | ... | ... | ... | 102 | 02 | 3 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 10 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 11 | 2 | 11 | 109 | 09 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 110 | 10 | 2 | ② |
| ... | ... | ... | ... | 111 | 11 | 3 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | 19 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20 | 2 | ② | 118 | 18 | 1 | 1 |
| 21 | 21 | 3 | 3 | 119 | 19 | 2 | 11 |
| 22 | 22 | 4 | ②② | 120 | 20 | 3 | 3 |
| 23 | 23 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 127 | 27 | 1 | 1 |
| 28 | 28 | 1 | 1 | 128 | 28 | 2 | 11 |
| 29 | 29 | 2 | 11 | 129 | 29 | 3 | 3 |
| 30 | 30 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 137 | 37 | 2 | 11 |
| 37 | 37 | 1 | 1 | 146 | 46 | 2 | 11 |
| 38 | 38 | 2 | 11 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | 39 | 3 | 3 | 155 | 55 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | 46 | 1 | 1 | 164 | 64 | 2 | 11 |
| 47 | 47 | 2 | 11 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | 48 | 3 | 3 | 173 | 73 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 182 | 82 | 2 | 11 |
| 55 | 55 | 1 | 1 | 191 | 91 | 2 | 11 |
| 56 | 56 | 2 | 11 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | 57 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 200 | 00 | 2 | ② |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | 64 | 1 | 1 | 209 | 09 | 2 | 11 |
| 65 | 65 | 2 | 11 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | 66 | 3 | 3 | 218 | 18 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 227 | 27 | 2 | 11 |
| 73 | 73 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | 74 | 2 | 11 | 236 | 36 | 2 | 11 |
| 75 | 75 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 245 | 45 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82 | 82 | 1 | 1 | 254 | 54 | 2 | 11 |
| 83 | 83 | 2 | 11 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | 84 | 3 | 3 | 263 | 63 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 317 | 17 | 2 | 11 |
| 91 | 91 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | 92 | 2 | 11 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | 93 | 3 | 3 | 380 | 80 | 2 | 11 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | 388 | 88 | 1 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | 389 | 89 | 2 | ② |

est pris en compte par le dispositif dérivateur que forment la capacité C₁₀ et les résistances R₁₅/R₁₆. L'impulsion positive extrêmement brève qui en résulte

est acheminée, via D₂₁, sur l'entrée 1 de la porte AND I de IC₃, montée ici en porte de mémorisation. En effet, grâce à la diode de verrouillage D₂₂, il y a auto-

maintien de l'état haut sur la sortie de la porte, même lorsque l'impulsion de commande a disparu. Cet état haut rend le multivibrateur NAND I et II de IC₅ actif. Il délivre des créneaux qui ont pour effet le décomptage de IC₁. Pendant ce décomptage, la porte de mémorisation continue de présenter un état haut activant le multivibrateur. En effet, au moment du prépositionnement, et dès que IC₁ n'occupe plus la position zéro, la sortie « CO » présente un état haut, et donc la sortie de la porte NOR IV de IC₂ passe à l'état bas, ce qui a pour conséquence le maintien d'un état haut sur l'entrée d'effacement 2 de la porte AND de mémorisation.

Le compteur poursuit donc sa course jusqu'au moment où, à l'occasion d'un ultime front positif issu du trigger AND II de IC₃, il revient à sa position zéro de repos. La sortie de la porte NOR IV de IC₂ passe alors à l'état haut ; mais comme l'entrée 12 se trouve provisoirement soumise à un état bas, la sortie de la porte NAND IV de IC₅ reste à l'état haut. En revanche, dès que le signal issu du multivibrateur amorce son front descendant, l'entrée 12 de NAND IV passe à l'état haut, et la sortie à l'état bas. La porte AND de mémorisation se trouve alors en position d'effacement : sa sortie passe à l'état bas de repos et le multivibrateur cesse de fonctionner.


En définitive, sur la sortie du trigger AND II de IC₃, on enregistre « n » impulsions positives délivrées par le multivibrateur, où « n » est la valeur correspondant à la touche enfoncée sur le clavier.

g) Avance du compteur-afficheur (fig. 3)

Le boîtier C₇ est un compteur-décodeur décimal CD 4017. Il avance au même rythme que le décompteur IC₁, mais ne revient pas systématiquement sur sa position zéro. Ainsi, si par exemple on appuie sur la touche 7, on enregistre un état haut sur la sortie S₇. Si on enfonce ensuite la touche S, le compteur IC₇ occupe maintenant la position : 7 + 5 = 12, c'est-à-dire « 2 ». Dans ce cas, la position S aura été franchie. Ce résultat est inacceptable, d'après les explications

6

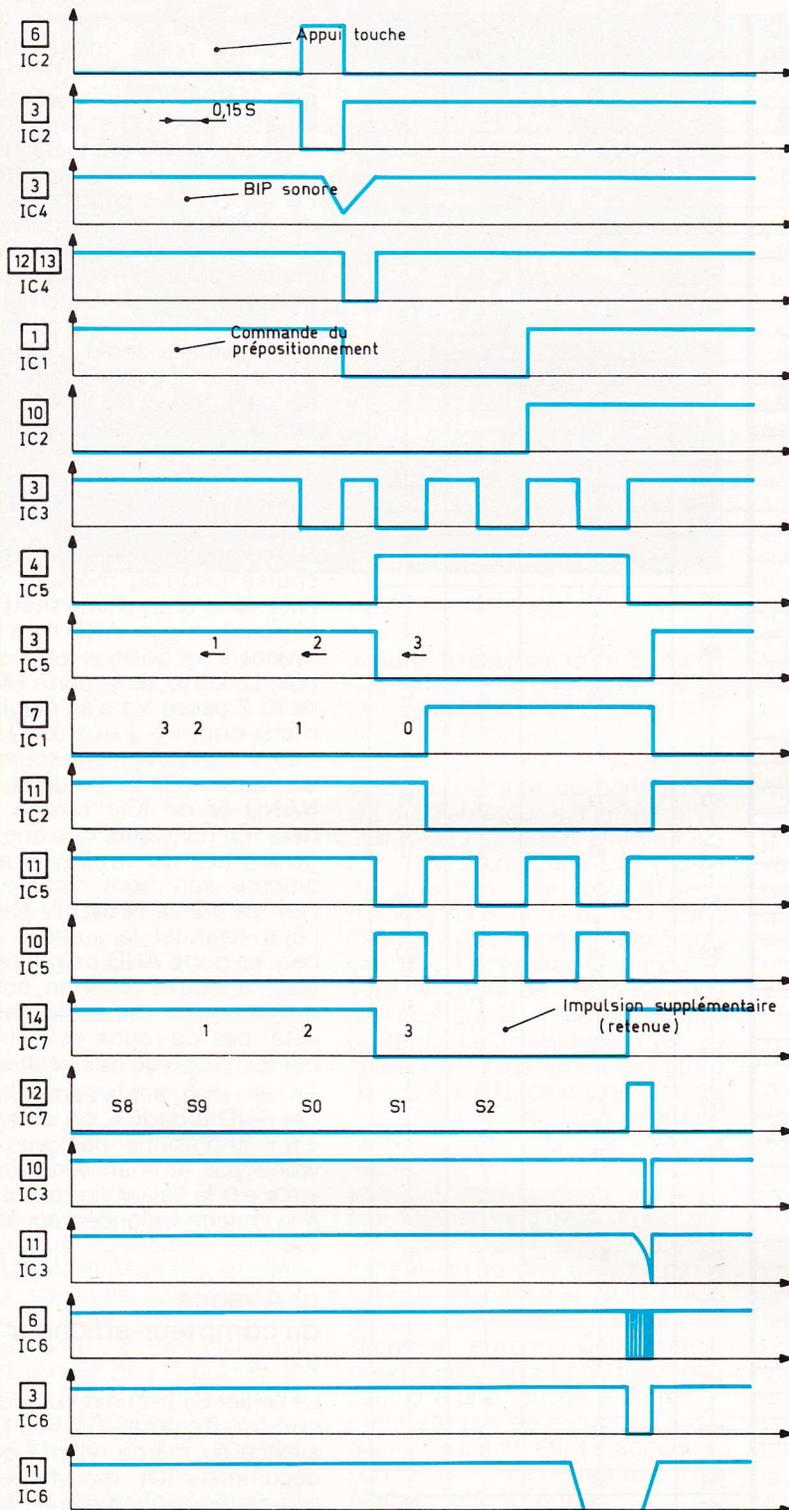Oscillogrammes caractéristiques de fonctionnement.



données au chapitre consacré au principe... En effet, la nouvelle position devrait être dans ce cas 3 ($7 + 5 = 12 \Rightarrow 1 + 2 = 3$) pour répondre à la règle de réduction préalablement énoncée. En fait, il convient de détecter le passage de la valeur « 0 » sur IC7 et de rajouter une impulsion sur

l'entrée « Horloge ». Nous verrons au paragraphe suivant comment est réalisée cette opération.

Notons également qu'au moment de la mise sous tension du montage, il se produit la charge de C16 à travers R26, ce qui se traduit par l'apparition d'une im-

pulsion positive sur l'entrée de remise à zéro (RAZ) de IC7. Cette initialisation est donc automatique. Elle peut aussi être provoquée en appuyant sur l'une des touches « 0 », « * » et « # ».

h) Incrémentation des dizaines (fig. 3)

A chaque passage de IC7 sur la position « zéro », il se manifeste un front ascendant sur la sortie de report R (voir la table de fonctionnement d'un 4017 en figure 7). Ce front positif est pris en compte par le système dérivateur fourni par la capacité C13 et les résistances R21/R22. L'impulsion positive qui en résulte a pour effet de mémoriser la porte AND III de IC3, qui continue de présenter sur sa sortie un état haut malgré la disposition de l'impulsion de commande, grâce au verrouillage apporté par la diode D24. L'entrée 8 est en effet soumise à un état haut dans le cas général, étant donné que les deux entrées de la porte NOR IV de IC6 sont soumises à un état bas.

La porte AND IV de IC3 ne transmet cet état haut que dans la mesure où l'entrée 13 se trouve elle-même soumise à un état haut. Cette condition est seulement réalisée lorsque les entrées réunies de la porte inverseuse NAND III de IC5 sont soumises à un état bas, ce qui est vrai dès que la porte AND I de IC3 est démemorisée, c'est-à-dire dès que les opérations de décomptage de IC1 sont bien achevées.


A ce moment, la capacité C14 se charge à travers R23, ce qui introduit un léger retard dans l'apparition d'un état haut sur l'entrée de commande 6 de la bascule monostable constituée par les portes NOR I et II de IC6. Cette dernière délivre alors une impulsion positive qui a deux conséquences :

- par l'intermédiaire des portes NOR III de IC6 et II de IC8, l'avance, d'un pas, du compteur-afficheur IC7 ;
- par l'intermédiaire de la porte NOR IV de IC6, l'effacement de la porte de mémorisation AND III de IC3, grâce à l'impulsion négative disponible sur la sortie de la porte NOR IV de IC6.


Le retard introduit par la charge de C14 à travers R23 est volontaire : en effet, il ménage la persistance de l'état bas, pendant

7

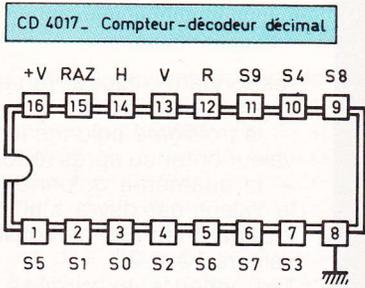
Brochages, tables de vérité et chronogrammes relatifs aux C.I. logiques utilisés/brochage du clavier.




| H | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | R |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

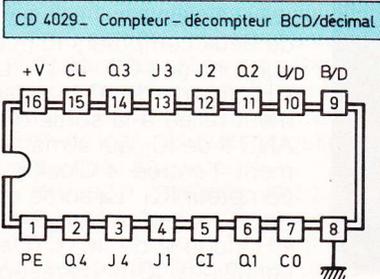

| ENTRÉE | NIVEAU | ACTION |
|-----------------|--------|--------------------------------|
| BINARY / DECADE | 1 | Comptage binaire |
| | 0 | Comptage BCD |
| UP / DOWN | 1 | Comptage |
| | 0 | Décomptage |
| PRESET ENABLE | 1 | Prépositionnement |
| | 0 | Prépositionnement HS |
| CARRY IN | 1 | Avance compteur |
| | 0 | Neutralisation avance compteur |

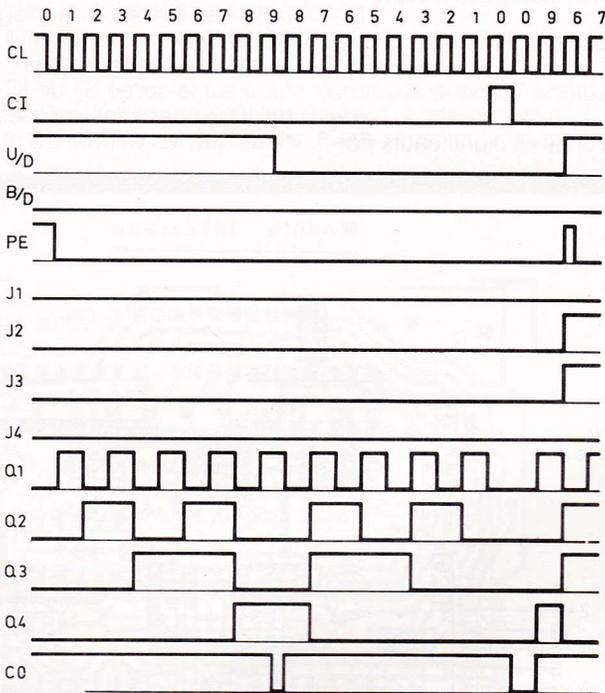

Brochage (Vue de dessus)

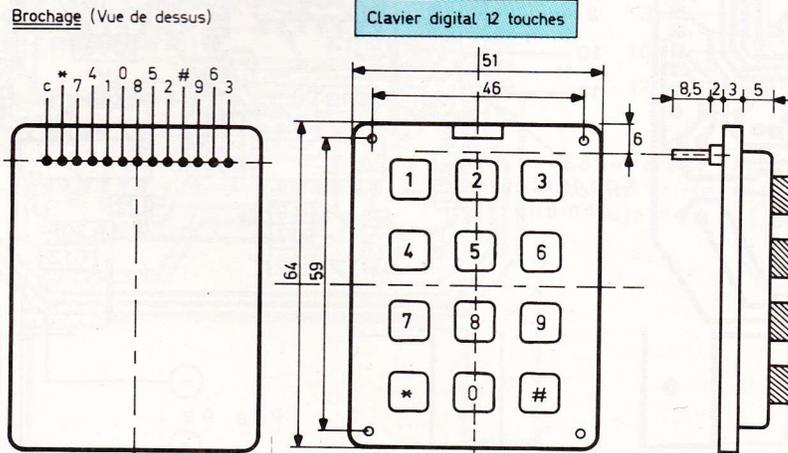

un instant, après la dernière impulsion de comptage délivrée par le multivibrateur NAND I et II de IC₅, afin de bien dégager l'impulsion positive supplémentaire générée par la bascule monostable. On peut enfin remarquer que l'impulsion d'initialisation, occasionnée par la charge de C₁₆ au moment de la mise sous tension du montage, a également pour effet de provoquer l'effacement de la porte mémoire AND III de IC₃, qui, sans cette précaution, risquerait de se positionner activement, au hasard des perturbations qui apparaissent toujours au moment où on ferme l'interrupteur de mise en marche. Les oscillogrammes de la figure 6 matérialisent la suite de ces différents phénomènes.

i) Affichage du résultat (fig. 4)

Les sorties S₁ à S₉ de IC₇ sont reliées à des LED repérées L₁ à L₉. Elles correspondent au résultat du calcul, réduction comprise, à l'exception des cas particuliers introduits par le 11 et le 22 dont nous parlerons au paragraphe suivant. L'allumage de l'une quelconque de ces LED reste soumis à la saturation de transistor NPN T₂, ce qui est le cas général. La résistance R₂₈ limite le courant de ces LED à une dizaine de milliampères. Les sorties « bufferisées » du CD 4017 sont capables de fournir le débit nécessaire, avec cependant une chute de potentiel de plusieurs volts sur la sortie considérée, si bien qu'un état haut se traduit dans la réalité par l'apparition d'un potentiel de l'ordre de 3 à 4 V seulement. Mais cet état de chose ne dérange pas le fonctionnement du dispositif dans la mesure où aucune information logique ne se trouve directement prélevée sur ces sorties. Si cela s'avère nécessaire, comme nous le verrons plus loin, il y a lieu d'amplifier par le biais d'un transistor. Notons également que la LED L₁₀, de couleur différente, signale la position zéro d'initialisation de la calculatrice ; elle comporte sa propre résistance de limitation R₂₇.

Rappel du codage BCD

| | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
|---|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

j) Mise en évidence du « 11 » et du « 22 » (fig. 4)

Le tableau de la figure 5 analyse les exceptions introduites par le 11 et le 22, jusqu'à la va-

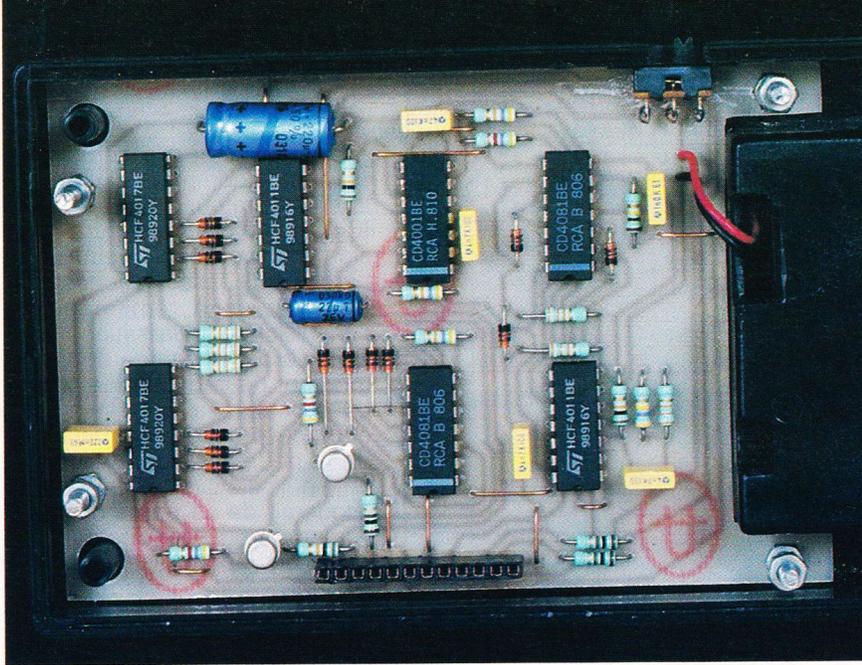


Photo 4. - Le boîtier Teko « Tenclos Battery » accueillera les deux platines de la calculatrice numérolgique ainsi que les piles dans un compartiment adapté.

leur 389. Ce tableau comporte quatre colonnes :



- la première colonne est la valeur réelle, sans réduction, du total des chiffres « entrés » dans la

calculatrice par le biais du clavier ;

- la deuxième colonne exprime le même résultat, mais à l'aide des deux chiffres significatifs cor-

respondant respectivement aux dizaines et aux unités ;
 - la troisième colonne indique la valeur obtenue après réduction ;
 - la quatrième colonne reprend la valeur qui devra s'afficher en intégrant les cas particuliers des valeurs 11 et 22.

Les valeurs exprimées par la deuxième colonne du tableau sont disponibles sur les sorties de deux compteurs IC₁₀ et IC₁₁, qui sont des CD 4017. L'entrée « Horloge » de IC₁₀ est directement reliée à la sortie du trigger AND II de IC₃ qui alimente également l'entrée « Clock » du décompteur IC₁. La sortie de report de IC₁₀ est reliée à l'entrée « Horloge » de IC₁₁. Dans ces conditions IC₁₀ correspond aux unités et IC₁₁ aux dizaines. Bien entendu, leur capacité de comptage est limitée à la plage 00 à 99, si bien que la valeur 123, par exemple, se traduit par un état haut sur la sortie S₂ de IC₁₁ et S₃ de IC₁₀, dans les mêmes conditions que les valeurs 23 ou 223.

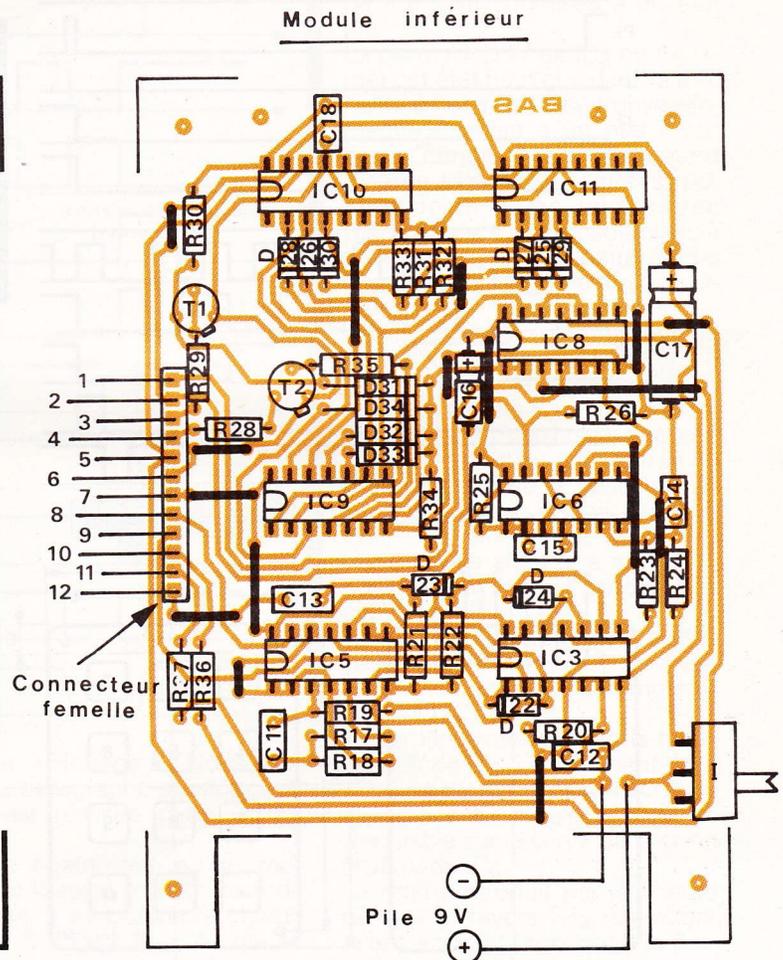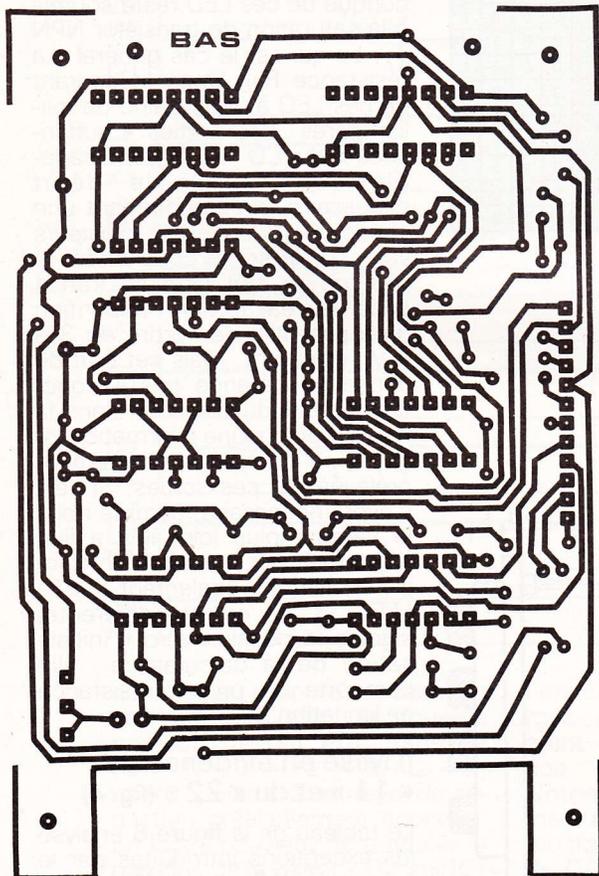

Quant aux valeurs indiquées dans la troisième colonne, ce sont celles qui sont matérialisées sur les sorties S_1 à S_9 de IC_7 comme nous l'avons déjà vu précédemment. Ces valeurs sont réduites par les incréments volontaires des dizaines, conformément à la logique du calcul numérolgique.

Ce sont les valeurs de la quatrième colonne qui nous intéressent. En effet, elles font état des valeurs particulières, 11 ou 22, à afficher dans certains cas. L'examen de ces résultats appelle les remarques suivantes :

- en règle générale, lorsque la valeur réduite est 2, il convient d'afficher la valeur 11, sauf dans les cas particuliers où les valeurs réelles sont 2, 20, 101, 110, 200 et 389, dans le cas de ce tableau qui se trouve limité à cette valeur ;
- le cas particulier du 22 n'apparaît qu'une fois : c'est la valeur réelle 22 elle-même, qui au lieu de s'afficher 4 doit donc s'affi-

cher 22. La prochaine exception n'apparaît que pour la valeur réelle 499 : en effet $4 + 9 + 9 = 22$.

En examinant maintenant les valeurs de la deuxième colonne, par rapport aux exceptions mises en évidence, on remarque que :

- 200 est mis en évidence par 00
- 110 et 101 sont mis en évidence par 10 et 01
- 2 et 20 sont mis en évidence par 20 et 02

Si ces cas sont « couverts », la calculatrice fonctionne normalement jusqu'à la valeur réelle 388, ce qui est très largement dimensionné. En effet, en comptant un nom et un prénom totalisant chacun dix lettres, la somme totale moyenne n'atteint que la valeur théorique de

$$20 \times \frac{1+9}{2} = 90$$

Dans cette limitation volontaire à 388, il ne reste alors plus qu'à isoler la valeur particulière 22.

k) Affichage du « 11 » et du « 22 » (fig. 4)



La porte AND IV de IC_9 détecte la valeur particulière « 00 » des compteurs IC_{10} et IC_{11} . Sa sortie ne présente un état haut que dans ce cas. Par le biais des diodes D_{25} à D_{30} :

- la porte AND III de IC_9 détecte les valeurs 02 et 20 ;
- la porte AND I de IC_9 détecte les valeurs 01 et 10.

En définitive, à chaque fois que l'une de ces valeurs est atteinte, on enregistre un état haut sur les cathodes communes des diodes D_{31} à D_{34} .

A condition d'être en présence de la valeur particulière réduite qui a pour conséquence la saturation de T_1 et donc un état bas sur son collecteur, la sortie de la porte AND II de IC_9 présente :

- un état bas pour les valeurs particulières précédemment évoquées, d'où le blocage de T_2 , c'est-à-dire l'extinction de L_2 et,

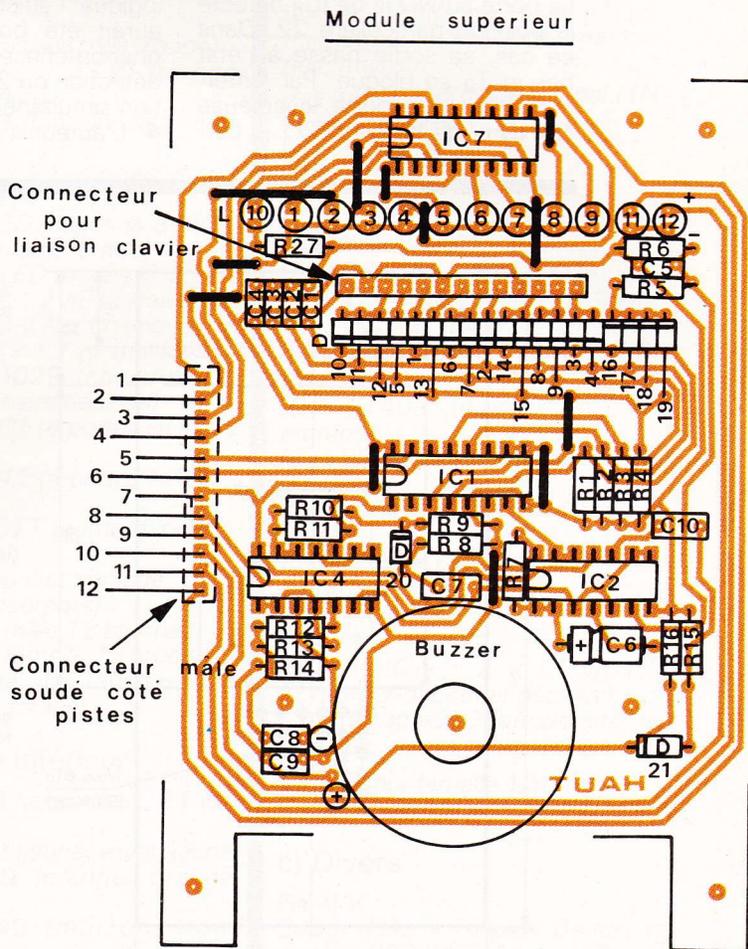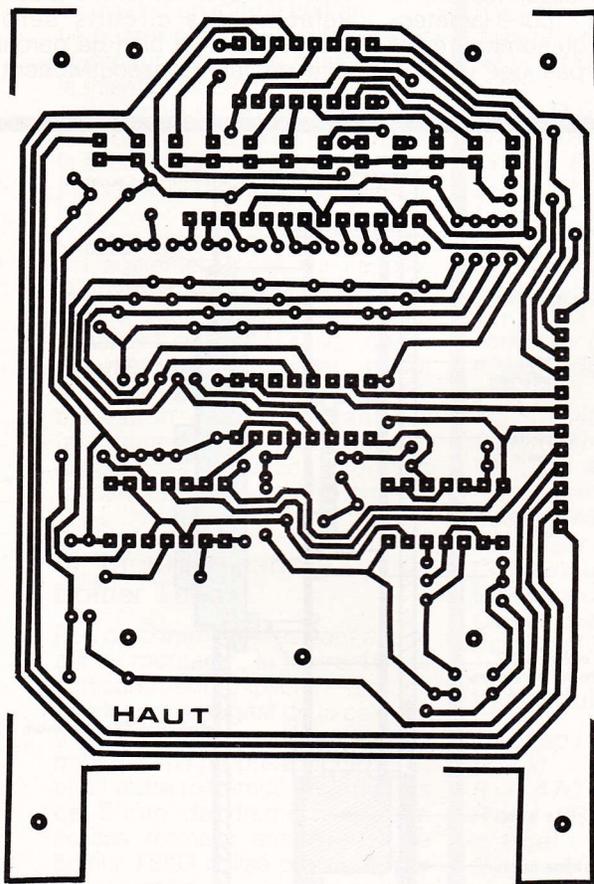

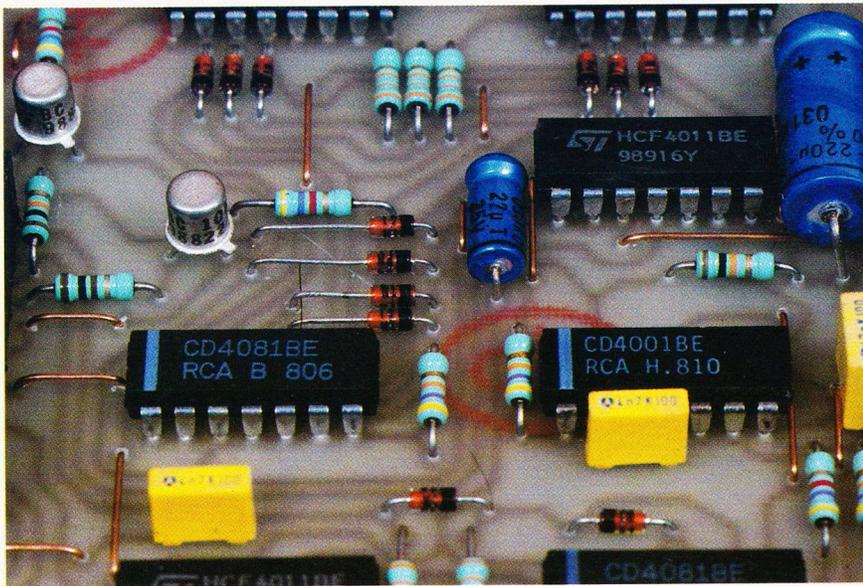


Photo 5. – Les circuits intégrés retenus appartiennent à la série CMOS 4000.

grâce à l'inversion réalisée par la porte NAND I de IC₈, l'allumage de la LED L₁₁ correspondant à l'affichage du « 11 » ;

– un état haut dans les autres cas, d'où la saturation normale de T₂ et donc l'allumage de l'une des LED L₁ à L₉.

La porte NAND III de IC₈ détecte la position particulière 22. Dans ce cas, sa sortie passe à l'état bas et T₂ se bloque. Par l'intermédiaire de la porte inverseuse NAND IV de IC₈, la LED L₁₂ cor-

respondant à l'affichage du « 22 » s'allume.


Avant de clore ce paragraphe, il convient cependant de signaler, ce que les puristes ne manqueront pas de faire remarquer, que les valeurs particulières 122, 222, 322 ont pour conséquence logique l'affichage du « 22 ». Il aurait été possible d'éviter ce phénomène en assujettissant la détection du 22... pur à la détection simultanée du nombre réduit 4. L'auteur n'a pas jugé utile de

le faire pour ne pas compliquer le système, si bien qu'en toute rigueur la capacité globale de notre calculatrice se trouve théoriquement limitée à la valeur 121, valeur qui reste largement supérieure aux exigences du calcul numérolgique que l'on aura usuellement à effectuer.

III – LA REALISATION PRATIQUE

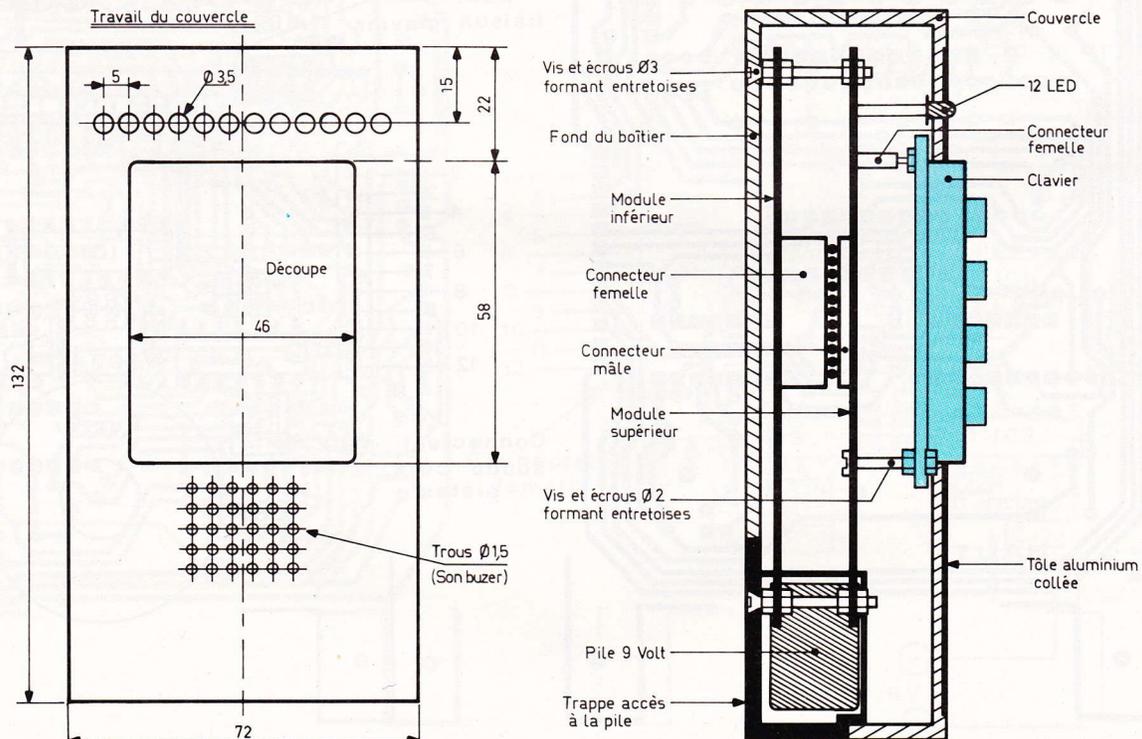a) Circuits imprimés (fig. 8)

Les pistes se caractérisent par une configuration relativement serrée. En conséquence, il est nécessaire d'avoir recours aux différents éléments de transfert Mécanorma, pastilles et bandellettes, disponibles sur le marché. L'application de ces derniers peut être directe sur le cuivre préalablement dégraissé de l'époxy. Mais il est également possible de transiter par la réalisation intermédiaire d'un mylar transparent que l'on interposera par la suite entre l'époxy présensibilisé et une source ultraviolette de rayonnement. Après révélation, les circuits seront gravés dans un bain de perchlore de fer. Consécutivement à



10 Découpe et perçages à réaliser sur le couvercle supérieur du coffret/installation de la maquette à l'intérieur d'un coffret Teko.

cette opération, un abondant rinçage est à réaliser. Par la suite, toutes les pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Enfin, on peut étamer les pistes pour obtenir un circuit imprimé de meilleure qualité et d'une plus grande résistance aux agressions chimiques.

Signalons également que bon nombre de fournisseurs possèdent le matériel adapté pour réaliser directement les circuits imprimés en partant de l'original publié dans les pages de notre revue.

b) Implantation des composants (fig. 9)

Après la mise en place des straps de liaison, on procédera d'abord à l'implantation des diodes, des résistances, des capacités et des transistors. Attention à l'orientation des composants polarisés. Les circuits intégrés seront implantés plus tard en veillant également à leur orientation et en ménageant un temps de refroidissement suffisant entre deux soudures consécutives sur les broches d'un même boîtier.

Le buzzer est collé sur le module supérieur. Attention également à la mise en place des connecteurs qui évitent la mise en œuvre de fils dont les raccordements avec le circuit imprimé constituent toujours une partie fragile et vulnérable.

L'interrupteur de mise en marche est également collé sur l'époxy. D'une manière générale, on n'insistera sans doute jamais suffisamment sur la nécessité d'être minutieux et de vérifier, plutôt deux fois qu'une, ce travail d'implantation des composants. Il faut bannir toute précipitation ; les chances de succès et de bon fonctionnement sont à ce prix.

c) Montage dans le boîtier Teko

Peu de commentaires sont à faire sur ce montage ; la figure 10 est suffisamment explicite. Notons que le clavier digital de la calculatrice est maintenue à une extrémité par ses propres connexions, et à l'autre extrémité pour des vis de 2 mm de diamètre et des écrous formant entretoises. Le boîtier TEK0 utilisé possède, par construction, un compartiment

réservé au logement de la pile d'alimentation de 9 V. Une échancrure est à pratiquer dans la face latérale du demi-boîtier inférieur, afin de laisser dépasser l'interrupteur à glissière. De même, le couvercle sera à travailler pour permettre le passage du clavier et des LED de signalisation. Quelques trous de 1 ou

1,5 mm de diamètre pourront être percés en regard du buzzer pour un meilleur rendement acoustique de ce dernier.

Et maintenant, à vos calculs ! Votre avenir et celui de vos amis n'auront bientôt plus de secret pour vous.

Robert KNOERR

LISTE DES COMPOSANTS

a) Module supérieur

12 straps (3 horizontaux, 9 verticaux)

R₁ à R₄ : 4 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₅ : 3,3 kΩ (orange, orange, rouge)

R₆ à R₉ : 4 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₁₀ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₁₁ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₁₂ : 470 kΩ (jaune, violet, jaune)

R₁₃ : 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₁₄ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)

R₁₅, R₁₆ : 2 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₂₇ : 100 Ω (marron, noir, marron)

D₁ à D₂₁ : 21 diodes signal (1N4148, 914)

L₁ à L₉ : 9 LED rouges Ø 3 mm

L₁₀ : LED jaune Ø 3 mm

L₁₁, L₁₂ : 2 LED rouges Ø 3 mm

C₁ à C₅ : 5 × 4,7 nF (milfeuil)

C₆ : 1 µF/10 V électrolytique

C₇ à C₁₀ : 4 × 4,7 nF (milfeuil)

IC₁ : CD 4029 (compteur-décompteur binaire décimal)

IC₂ : CD 4001 (4 portes NOR à 2 entrées)

IC₄ : CD 4011 (4 portes NAND à 2 entrées)

IC₇ : CD 4017 (compteur-décodeur décimal)

Buzzer piézo-électronique (sans oscillateur incorporé)

Connecteur mâle 12 broches

Connecteur femelle 13 broches

Clavier digital 12 touches, non matricé (13 sorties)

b) Module inférieur

16 straps (5 horizontaux, 11 verticaux)

R₁₇ : 470 kΩ (jaune, violet, jaune)

R₁₈ : 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₁₉ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₂₀ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₂₁, R₂₂ : 2 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₂₃ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)

R₂₄, R₂₅ : 2 × 47 kΩ (jaune, violet, orange)

R₂₆ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₂₈ : 100 Ω (marron, noir, marron)

R₂₉ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₃₀ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)

R₃₁ à R₃₃ : 3 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₃₄ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)

R₃₅ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)

R₃₆, R₃₇ : 2 × 100 Ω (marron, noir, marron)

D₂₂ à D₃₄ : 13 diodes signal (1N4148, 1N914)

C₁₁ : 4,7 nF (milfeuil)

C₁₂ : 1 nF (milfeuil)

C₁₃ : 4,7 nF (milfeuil)

C₁₄ : 47 nF (milfeuil)

C₁₅ : 4,7 nF (milfeuil)

C₁₆ : 22 µF/10 V électrolytique

C₁₇ : 220 µF/10 V électrolytique

C₁₈ : 0,22 µF (milfeuil)

T₁, T₂ : 2 transistors NPN

BC108, 109, 2N2222

IC₃ : CD 4081 (4 portes AND à 2 entrées)

IC₅ : CD 4011 (4 portes NAND à 2 entrées)

IC₆ : CD 4001 (4 portes NOR à 2 entrées)

IC₈ : CD 4011 (4 portes NAND à 2 entrées)

IC₉ : CD 4081 (4 portes AND à 2 entrées)

IC₁₀ et IC₁₁ : 2 × CD 4017 (compteur-décodeur décimal)

I : interrupteur monopolaire à glissière


Connecteur femelle 12 broches
Coupleur de pile

c) Divers

Pile 9 V

Boîtier Teko « Tenclos Battery » modèle 880 (85 × 145 × 37)

LA TECHNOLOGIE AU COLLEGE (VIII)

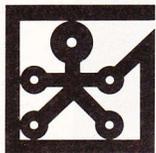



A la suite des diverses expérimentations du mois dernier concernant les transistors, nous allons aborder, dans ce nouveau volet, le montage Darlington, association de transistors permettant d'obtenir, à partir d'un faible courant de base, un fort courant collecteur.

LE MONTAGE DARLINGTON

Les transistors ayant un très grand gain et un courant de collecteur I_C max important n'existent pas couramment. On peut cependant réaliser le montage aux caractéristiques très intéressantes de la **figure 1**. Formé par l'association de T_1 et de T_2 , ce « super transistor » a maintenant comme base la base de T_1 , comme émetteur l'émetteur de T_2 , et comme collecteur les collecteurs de T_1 et de T_2 réunis. Le gain obtenu est égal au gain de T_1 multiplié par celui de T_2 . Le courant collecteur maximal correspond au courant I_C max de T_2 . Maintenant, plus de problème pour allumer un moteur ou une ampoule de 300 mA, à partir d'un très faible courant.

Vérification par le calcul

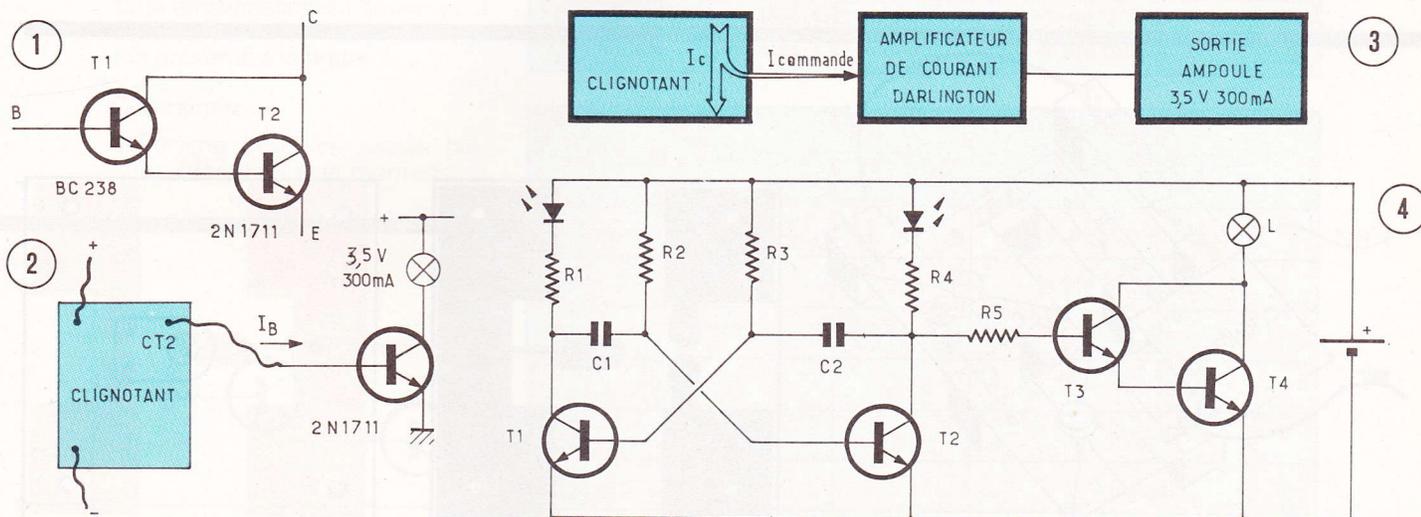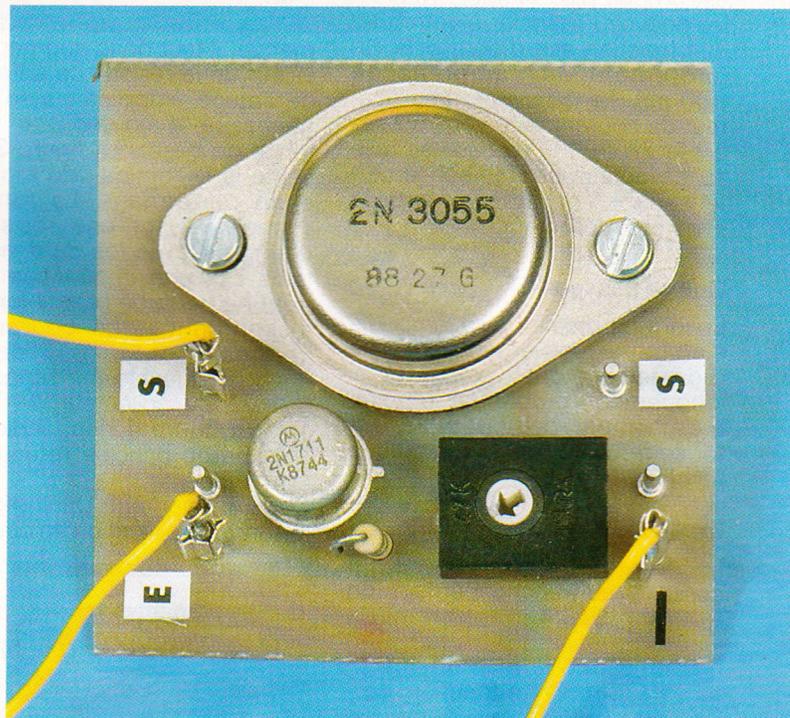Le gain du montage Darlington, produit du gain de T_1 par celui de T_2 , vaut : $\beta = \beta_1 \times \beta_2 = 150 \times 100 = 15\ 000$!



1 Montage Darlington.

2 Transistor branché en sortie de la plaque fonction.

3 Synoptique du montage : le courant de commande est négligeable par rapport à I_C .

4 Schéma complet intégrant le clignotant et le Darlington.

4

Avec $\beta = 15\ 000$, le courant de base permettant d'obtenir 300 mA pour le courant de collecteur se calcule facilement :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$= \frac{300\text{ mA}}{15\ 000} = 20\ \mu\text{A}$$

Le transistor branché à la sortie de la plaque fonction « clignotant »

Maintenant que le transistor nous est un peu plus familier, vous allez pouvoir l'associer à votre plaque fonction afin d'obtenir le clignotement de l'ampoule de 300 mA. Le transistor, amplificateur de courant, que vous utilisez est le 2N 1711. La base se relie au collecteur de T₂, son émetteur au « - » et l'ampoule entre le « + » et le collecteur.

Que se passe-t-il ?

Encore un problème ! L'ampoule s'allume effectivement, mais le clignotement que vous aviez si longuement étudié se modifie brusquement, dès que le transistor se trouve branché à la plaque fonction.

Explication (fig. 2)

Le courant de commande, nécessaire au fonctionnement du transistor 2N 1711, sort de la plaque fonction « clignotant » au niveau du collecteur du transistor T₂ (CT₂). Cette fonction « clignotant », assurée par le multivibrateur astable, dépend des courants de charge et de décharge des deux condensateurs.

Lorsque vous modifiez un de ces courants (avec les résistances de base, par exemple), les caractéristiques du montage varient, vous vous en souvenez. Ici, vous n'avez changé aucun composant, mais, en orientant une partie du courant, présent au collecteur de T₂, vers l'extérieur, cela a suffi pour perturber votre fonction de base. Il faudrait donc que ce courant de commande devienne suffisamment faible pour éviter toute modification du fonctionnement du montage clignotant. Cette constatation est extrêmement importante. Pour diminuer la valeur du courant de commande, il faut donc augmenter la valeur de la résistance à l'entrée de l'étage amplificateur (d'où la nécessité d'ajouter une résistance de base). La figure 3 présente le synoptique du montage enfin performant. La fonction « ampli » ayant une résistance d'entrée élevée (on dit dans certains cas une impédance d'entrée) ne perturbe plus la fonction « clignotant ». Le courant de commande I_{commande} devient donc négligeable par rapport au courant de collecteur de T₂ (I_C T₂). La figure 4 nous indique le schéma de principe retenu pour le montage.

C'est un montage Darlington qui assure l'amplification en courant.

REALISATION DU MONTAGE (fig. 5)

La valeur de la résistance R₅ doit être déterminée. Vous pouvez procéder par tâtonnements en utilisant successivement les plaques résistances déjà construites

et vous pouvez, bien sûr, en souder quelques nouvelles. D'une façon plus méthodique, la valeur idéale de cette résistance sera facilement déterminée avec un potentiomètre de 1 M Ω utilisé en résistance variable. Vous pourrez le brancher avec des fils munis de pinces crocodile. Vous avez également la possibilité de réaliser un petit circuit imprimé qui, d'ailleurs, s'avérera indispensable bientôt (fig. 6).

Réglage




En faisant varier la résistance R₅ d'une valeur de 0 Ω à 1 M Ω , vous allez successivement retrouver tous les problèmes rencontrés lors de vos manipulations :

- résistance d'entrée trop faible. Perturbation de la fonction clignotant par l'étage amplificateur ;
- résistance d'entrée trop élevée. Courant insuffisant en sortie. L'ampoule ne s'allume pas ;
- réglage parfait du potentiomètre. L'impédance d'entrée de l'ampli est suffisamment élevée. L'ampoule suit à la perfection le clignotement de la DEL D₁ (pour avoir un allumage semblable à celui de D₂, il suffit de prendre comme sortie de la plaque fonction clignotant le collecteur de T₁ (CT₁).

LA PLAQUE FONCTION « AMPLIFICATEUR DE COURANT »

Définition des besoins

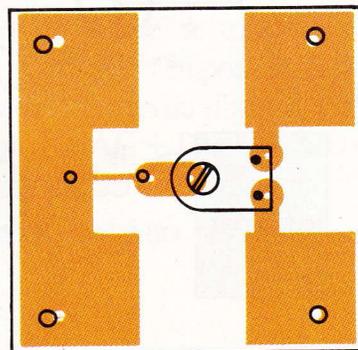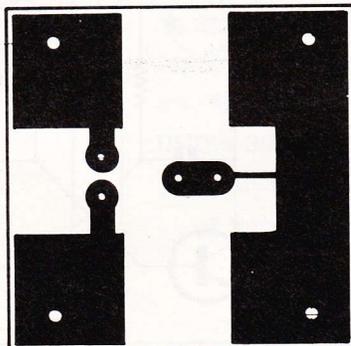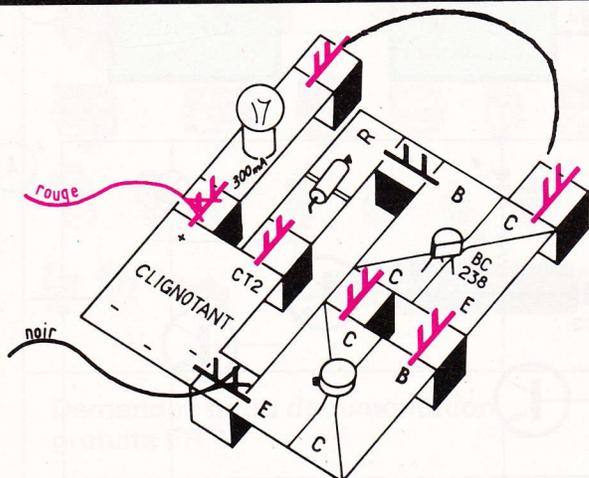Les modules fabriqués jusqu'à présent, la plaque relais mise à part, vous ont permis d'assurer



5 Assemblage des différentes plaques - Fonction.

6 Circuit imprimé et implantation de la résistance ajustable de 1 M Ω , montée sur époxy.

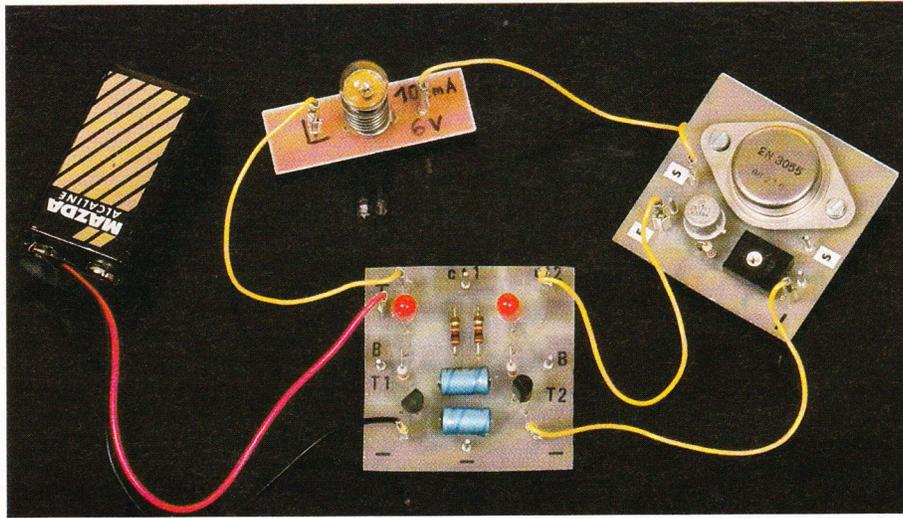


Photo 2. – Le clignotant associé à un montage Darlington pourra commander une charge plus importante.

des fonctions électroniques de base dont les caractéristiques de sortie se sont avérées limitées. Suivant les montages réalisés, vous aurez besoin d'un courant important, pour allumer une ampoule de forte puissance par exemple. Il vous suffira alors d'utiliser votre fonction « amplificateur de courant ».

Cahier des charges

Désignation du produit

Plaque fonction amplificateur de courant.

Caractéristiques

- Afin de bien adapter le montage à vos besoins, vous pourrez choisir entre deux versions distinctes d'amplificateur. La différence reposera sur l'importance du courant de sortie disponible pour chacune d'elles.
- Quelle que soit la version choisie, l'amplification en courant est assurée par le montage Darlington présenté à la figure 7.

Contraintes

- Comme pour les autres plaques « fonction », le montage se

réalise sur un petit circuit imprimé de 45 mm x 45 mm. Sur le dessin du circuit apparaissent trois liaisons vers l'extérieur, également indiquées sur le schéma de principe : l'entrée, la sortie et le « moins ».

- Les liaisons entre les diverses plaques « fonction » peuvent s'établir à l'aide des blocs de jonction « Pierron » mais également en utilisant des fils munis de cosses à leurs extrémités. Des picots ou des cosses « poignard » prennent en effet place sur le circuit imprimé.

DOSSIER TECHNIQUE

Schéma de principe

(fig. 7)

Les deux transistors T_1 et T_2 associés dans ce montage Darlington forment un « super » transistor dont la base correspond à la base de T_1 , dont l'émetteur correspond à l'émetteur de T_2 et dont le collecteur regroupe les deux collecteurs de T_1 et de T_2 . Le potentiomètre placé à l'entrée du montage permet de réduire plus ou moins le courant de base du transistor T_1 , par conséquent de limiter plus ou moins le courant de collecteur de T_2 , donc la puissance disponible en sortie.


Nomenclature (fig. 8)

La nomenclature indique les références des transistors T_1 et T_2 pour obtenir la première version ou la seconde version de l'amplificateur.

Circuits imprimés et implantations des composants

(fig. 9 à 11)

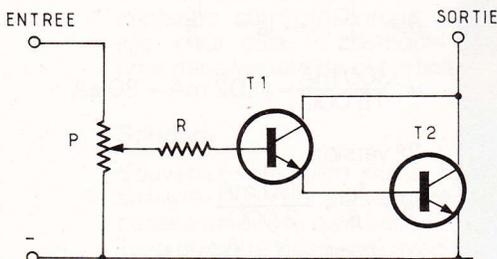La figure 10 donne l'implantation des composants de la première version. La deuxième version de l'amplificateur plus puissant est présentée à la figure 11.




| Repérage | Désignation | Valeur | Observations |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| P | Potentiomètre | 47 k Ω | Jaune, violet, orange Marron, vert, rouge |
| R | Résistance | 1,5 k Ω | |
| T ₁ T ₂ | Transistor Transistor | BC 238 2N1711 | 1 ^{re} version : moyenne puissance |
| T ₁ T ₂ | Transistor Transistor | 2N1711 2N3035 | 2 ^e version : forte puissance |






| | Base | Emetteur | Collecteur | Mesure de la résistance à l'ohmmètre |
|---|------|----------|------------|--------------------------------------|
| 1 | + | - | | faible (quelques k Ω) |
| 2 | + | | - | faible (quelques k Ω) |
| 3 | - | + | | infinie |
| 4 | - | | + | infinie |
| 5 | | + | - | infinie |
| 6 | | - | + | infinie |

7 Schéma de principe de l'amplificateur de courant.

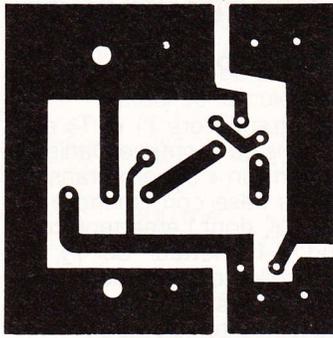8 a : nomenclature des composants nécessaires à la construction de l'amplificateur de courant.
b : résumé des manipulations nécessaires à la vérification d'un transistor.



R montée verticalement

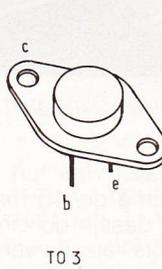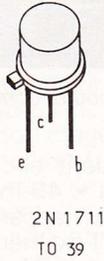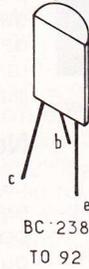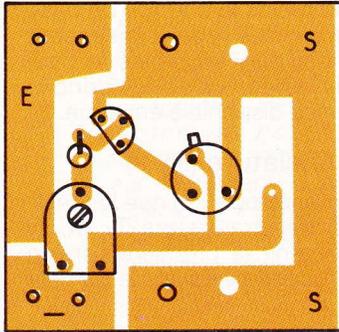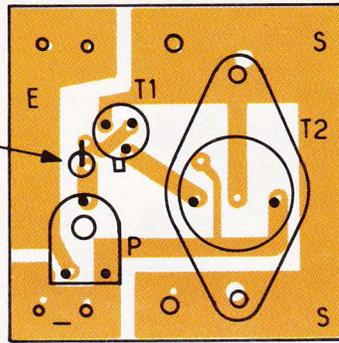

Etude du fonctionnement

1^{re} version :


● Le gain en courant minimal de cette première version de l'amplificateur Darlington se calcule en multipliant le gain de T₁ (β₁ minimum BC 238 : 150) par celui de

T₂ (β₂ minimum 2N 1711 : 100).

$$\beta \text{ total} = \beta_1 \times \beta_2 = 150 \times 100 = 15\,000 !$$

● Le courant de collecteur maximal de cet amplificateur correspond au courant de collecteur maximal de T₂. Pour un 2N 1711, I_{Cmax} = 500 mA.

Photo 3. - Assortiment de diodes de redressement et de Zener.

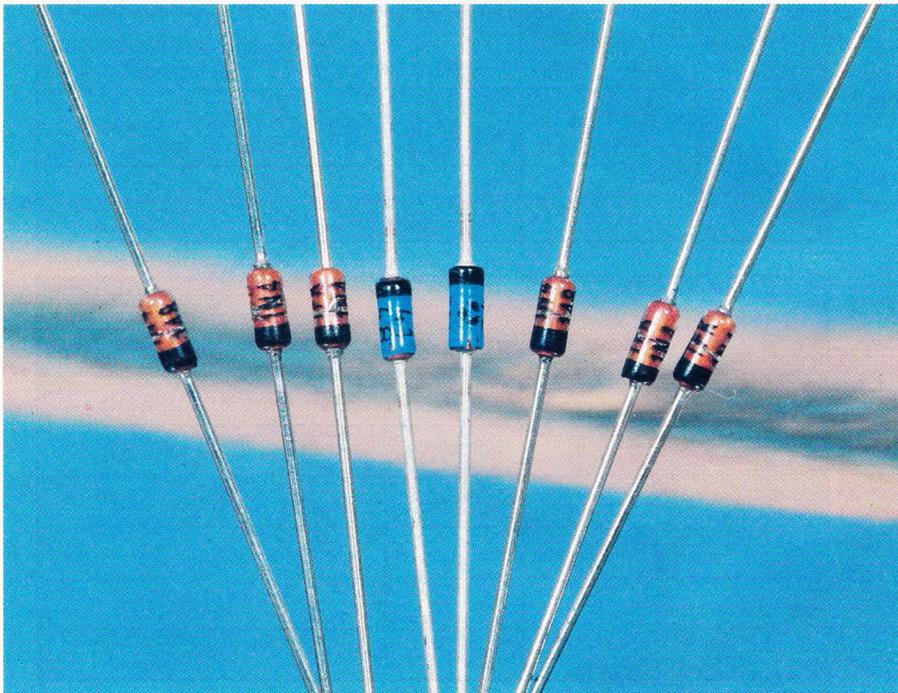

2^e version :

T₁ : 2N 1711

T₂ : 2N 3055

$$\beta \text{ total} = \beta_1 \times \beta_2 = 100 \times 20 = 2\,000$$

I_C max = 15 A !

Attention : tout corps conducteur traversé par un courant électrique s'échauffe. Le transistor ne faillit pas à la règle. Ce phénomène s'appelle l'effet Joule. Autrement dit, un courant de 15 A traversant le transistor 2N 3055 provoque une élévation *énorme* de la température du semi-conducteur. La jonction du transistor fond aussitôt si la chaleur émise par effet Joule ne se trouve pas évacuée. Cette dissipation thermique s'avère possible en plaquant contre le boîtier du transistor une masse métallique. La chaleur transmise par le transistor s'évacue ensuite dans l'air ambiant grâce à de nombreuses ailettes de refroidissement. Généralement en aluminium, bon conducteur de la chaleur, ces dissipateurs thermiques s'appellent des radiateurs, dont le rôle consiste à *refroidir* le semi-conducteur.

Aucun radiateur n'est prévu pour le 2N 3055 de la plaque fonction amplificateur. L'échauffement du transistor devra donc rester limité. Par voie de conséquence, le courant de sortie, responsable de l'effet Joule, ne pourra absolument pas atteindre les 15 A. Ne dépassez pas un courant collecteur I_C max = 2 A.

Quelle version choisir ?

Si votre montage nécessite un gain très important sans toutefois commuter un fort courant, choisissez la première version. Par contre, si le montage exige un courant important, seule la deuxième version peut convenir.

Exemple :

● Allumage de l'ampoule de 3,5 V-300 mA, calcul du courant de base :

1^{re} version

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{300 \text{ mA}}{15\,000} = 0,02 \text{ mA} = 20 \mu\text{A}$$

2^e version

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{300 \text{ mA}}{2\,000} = 0,15 \text{ mA} = 150 \mu\text{A}$$

REALISATION

Fabrication du circuit imprimé

La réalisation du circuit imprimé ne pose guère de problème de tracé. Vous pouvez le dessiner directement sur le cuivre avec un stylo feutre ou bien en appliquant avec précaution des éléments « transfert ». La méthode de fabrication, présentée dans le détail avec la réalisation de la plaque fonction « clignotant » reste inchangée. Vous pouvez, par ailleurs, obtenir le circuit imprimé par l'intermédiaire d'un typon (dessin du circuit à l'encre de Chine ou avec des signes « transfert » sur un support transparent). Ce typon vous permet d'insoler par contact, avec une lumière ultraviolette, une plaque de cuivre époxy présensibilisée. L'intérêt de cette méthode ne se justifie que pour une série relativement importante de montages (à partir d'une dizaine).

Perçage

Utilisez un foret de diamètre 1 mm pour le potentiomètre, la résistance et les pattes des transistors. Les picots ou cosses « poignard » nécessitent généralement un trou de diamètre 1,3 mm. Pour la deuxième version de l'amplificateur, le collecteur du transistor 2N3055 est relié au circuit par l'intermédiaire d'un boulon et d'un écrou. Le perçage dépendra donc du diamètre du boulon utilisé (le plus souvent 3 mm).

Implantation des composants

La résistance est implantée verticalement. La figure 12 indique le repérage des pattes des transistors utilisés. La dissymétrie du boîtier TO3 du transistor 2N3055 évite, en général, de le souder à l'envers. Nous ne saurions trop vous conseiller, néanmoins, de vérifier systématiquement le brochage et le bon état de vos transistors avant de les implanter sur votre circuit. Utilisez, pour cela, la méthode décrite dans la suite de cet article.

Soudure

Souvenez-vous bien de la règle suivante : une bonne soudure nécessite un cuivre bien brillant. Celui-ci doit être désoxydé avec une

gomme abrasive pour circuit imprimé ou une bonne gomme à encre.

Soudez les composants dans l'ordre suivant : le potentiomètre, la résistance, les deux transistors, et terminez par les picots.

Essais de fonctionnement

Vous avez, bien entendu, correctement nettoyé le circuit à l'acétone et vérifié vos soudures. Branchez l'ampoule de 6 V-100 mA entre la sortie de l'ampli et le « + », reliez le « - » de la pile au circuit. Allumez l'ampoule en utilisant la méthode longuement expérimentée le mois dernier, c'est-à-dire en créant un courant de base par l'intermédiaire de la résistance de votre corps. Tournez le potentiomètre afin de doser ce courant de base et diminuez-le, ensuite, plus fortement, l'ampoule s'éteindra. Voici comment fonctionne le réglage de la puissance. Le fonctionnement est similaire lorsque vous tournez le « bouton de volume » de votre radio ou de votre téléviseur.

Utilisation de la plaque « fonction » ampli

L'amplificateur de courant peut se brancher indifféremment sur la plaque fonction minuterie ou sur le module clignotant, à condition de relier les deux « - » et de brancher l'entrée de l'ampli à la sortie de la fonction précédente. *N'alimentez jamais le montage tant que la charge de l'amplificateur (ampoule, relais, moteur...) ne se trouve pas connectée à la sortie.*

EXPERIMENTATIONS

Avant de poursuivre l'étude des réseaux de caractéristiques d'un transistor, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec les semi-conducteurs en réalisant les manipulations proposées.

Un semi-conducteur : la diode

Les diodes se présentent généralement sous la forme d'un petit cylindre sur lequel se trouve, à l'une de ses extrémités, un anneau indiquant sa cathode (K). Il s'agit, contrairement à la résistance, d'un composant polarisé (voir fig. 13).

Réalisation d'un circuit imprimé

Procurez-vous une diode 1N4001. Nous redonnons à la figure 14 les caractéristiques du petit circuit imprimé, semblable à ceux déjà réalisés pour les résistances, les condensateurs... Deux picots permettent le branchement de la diode à l'aide de fils munis de pinces « crocodile » ou bien de fils aux extrémités desquels se trouvent soudées des cosses femelles adaptées.

Expérimentations

● Branchez en série avec la diode 1N4001 l'ampoule de 6 V-100 mA comme l'indique la figure 15a. L'anode se trouve connectée au « + » de l'alimentation. Que se passe-t-il ? L'ampoule est allumée.

● Retournez la diode (fig. 15b). Que se passe-t-il ? L'ampoule ne s'allume plus.


Il s'agit là de la caractéristique essentielle d'une diode, qui ne laisse passer le courant que dans un sens (de l'anode vers la cathode). On peut donc comparer la diode à un interrupteur fermé lorsque le branchement est semblable à celui de la figure 15a, ouvert lorsque la cathode se trouve connectée au « + » (fig. 15b).

Nous pouvons également comparer la diode à une vanne anti-retour représentée à la figure 16. Celle-ci reste en effet bloquée lorsque le courant arrive par la cathode.

SYMBOLE



a : ANODE
k : CATHODE

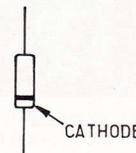

13



14

13/14

L'anneau situé sur le boîtier indique la cathode / circuit imprimé et implantation de la plaque « diode ».

● Refaites les deux manipulations précédentes en retournant l'ampoule. Le fonctionnement reste, bien entendu, inchangé car la résistance que constitue le filament de l'ampoule n'est évidemment pas polarisée.

La diode DEL

Depuis le premier volet de cette série où vous avez construit la plaque DEL lors de la réalisation de la « minuterie », vous avez dû tester, à plusieurs reprises déjà, son bon branchement. Comme pour la diode 1N4001, l'anode doit également se brancher au « + » de l'alimentation afin de rendre la DEL lumineuse.

● Dans les quatre possibilités de branchement en série des deux diodes, proposées à la figure 17, une seule permet le passage d'un courant et donc l'illumination de la DEL. Après expérimentation, vous avez, bien sûr, trouvé qu'il s'agissait du montage « c » où l'anode de la diode 1N4001 et l'anode de la DEL sont dirigées toutes deux vers le « + ».

Remarque importante

Comme les transistors, les diodes ont des caractéristiques limites.

Diode 1N4001 : tension maximale appliquée à ses bornes : 100 V. Courant direct maximal : 1 A.

Diode DEL : courant direct maximal : 20 mA.

Remarque : une diode est un composant très fragile. Dans le sens passant, le courant direct ne doit jamais devenir trop important. Une résistance de limitation, branchée en série avec la diode, jouera ce rôle protecteur indispensable.

Pour notre diode DEL, la protection est permanente dans la mesure où la résistance de 470 Ω fait partie de la plaque. En ce qui concerne la diode 1N4001, ne la branchez surtout pas directement sur l'alimentation : elle n'est pas protégée, et vous la détruiriez aussitôt.

Le transistor

Tout transistor NPN peut se comparer à un groupement de deux diodes, comme le présente la figure 18. Attention, ce schéma ne vous permettra pas de comprendre l'effet transistor. Vous pourrez cependant noter que, pour rendre la diode Base-Emetteur passante et permettre ainsi le passage d'un courant de base, il faut que la base soit dirigée vers le « + » et l'émetteur vers le « - ». Cette représentation du transistor devient en revanche très intéressante pour les manipulations suivantes.

Vérification de l'état d'une diode avec un ohmmètre

Placez votre contrôleur en position ohmmètre, sur le calibre « $\times 1 K$ », et mesurez la résistance de la diode dans les deux sens.

– Le « + » de l'ohmmètre sur la cathode et le moins sur l'anode vous donnent une résistance infinie car la diode se trouve polarisée dans le sens bloquant (interrupteur ouvert, fig. 13b).

– Retournez la diode, la résistance a fortement diminué (quelques k Ω) car la jonction se trouve maintenant mesurée dans le sens passant (interrupteur fermé, fig. 15a).


Attention : la borne « + » d'un contrôleur universel en position ohmmètre s'avère être très souvent la broche noire (c'est-à-dire le « - » d'un voltmètre) ! Vérifiez-le.

Vérification de l'état du transistor avec l'ohmmètre

Six tests demeurent indispensables, comme pour la vérification du transistor à l'aide de l'ampoule de 6 V-100 mA. Lorsque l'ampoule s'allume, le test correspondant effectué avec l'ohmmètre doit indiquer une résistance de quelques k Ω . Si l'ampoule reste éteinte, la mesure de la résistance doit en revanche être infinie.

La figure 8b résume ces six manipulations. Une seule mesure de résistance différente ou un seul allumage différent de l'ampoule, et vous pouvez en conclure que votre transistor est détruit.

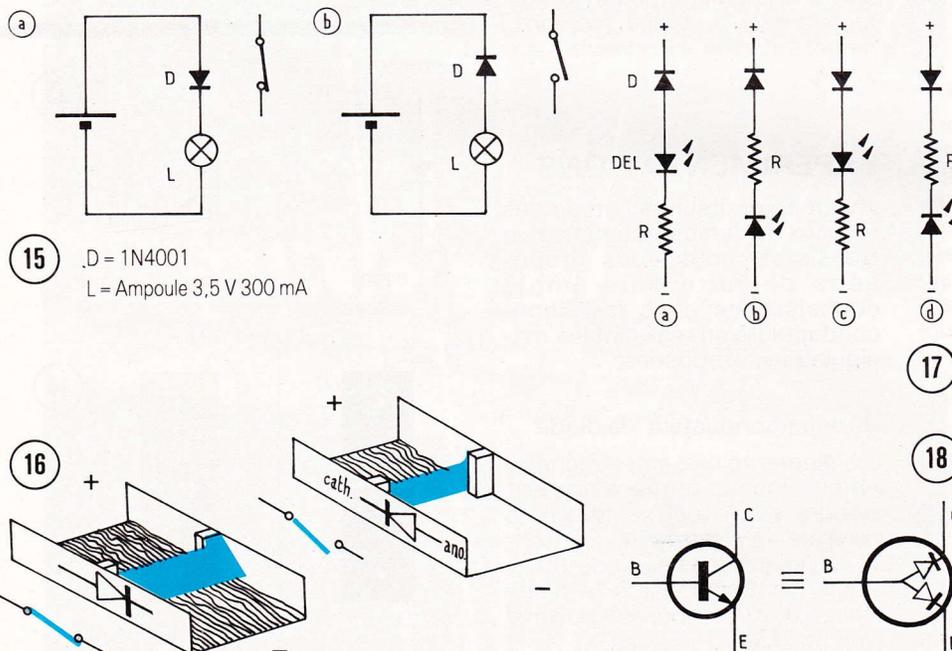
Francis Bernard
Enseignant au lycée
Pierre-Mendès-France à Tunis



15 à 18

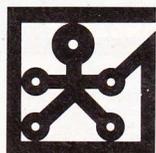15 : la diode joue le rôle d'un interrupteur dans le circuit
16 : comparaison entre la diode et un clapet « anti-retour »
17 : associations « série » d'une 1N4001 et d'une DEL (4 possibilités)
18 : assimilation d'un transistor à un groupement de 2 diodes.

CIAO, UN LOGICIEL DE DESSIN SIMPLE ET ECONOMIQUE



Avec CIAO, CIF rend la DAO accessible à tous et particulièrement aux enseignants des collèges et lycées, qui disposent du matériel mais non des logiciels appropriés.

Simple et didactique sont les maîtres mots qui ont présidé à la conception de ce logiciel. Il ne requiert qu'un équipement de base ultra-simple, PC XT ou AT, sans souris, équipé d'une carte vidéo Hercules ou EGA (il ne fonctionne pas en CGA). Sitôt CIAO chargé, n'importe qui peut le faire tourner, il n'y a pas de prise en main.


Un rappel des fonctions est présent en permanence sur la partie droite de l'écran.

Offrant six tailles de pastilles et deux largeurs de pistes, il fait pratiquement face à toutes les difficultés que l'on peut rencontrer au cours d'un routage en simple ou double face. Il n'y a évidemment pas de bibliothèque de composants ; chacun d'eux devra être dessiné sur l'écran, ce qui se réalise on ne peut plus simplement.

Tout le travail s'effectue à l'aide des touches de fonction, du pavé numérique et des flèches de positionnement, sur une grille au pas de 2,54 mm. Les déplacements en abcisse et ordonnée se font par pas ou par demi-pas, autorisant ainsi les passages difficiles.

Il sera bon, avant tout changement de couche, d'éditer sur imprimante la face qu'on vient de tracer, car le logiciel ne permet pas de visualiser les deux couches à la fois. Cette petite restriction mise à part, on peut tracer vite et bien n'importe quel circuit de difficulté moyenne. C'est infiniment plus que le prix (783 F TTC) ne le laisse supposer.

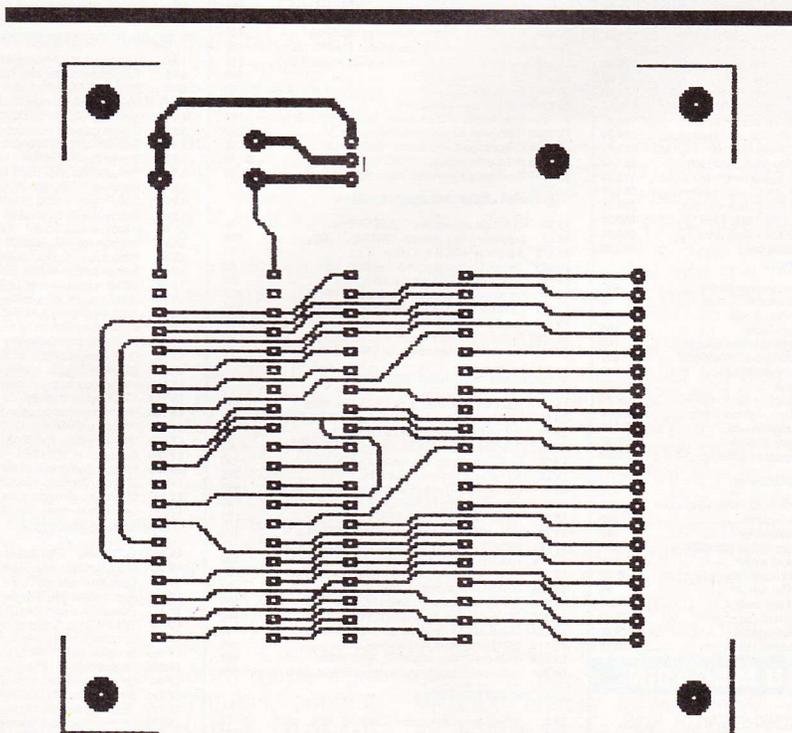Destiné en premier lieu à l'enseignement, CIAO fera certainement de nombreux adeptes chez les amateurs d'électronique possesseurs d'un PC et d'un traceur.



1 Un exemple de sortie (toujours à l'échelle 1) sur imprimante. CIAO peut aussi travailler avec des traceurs au standard HPG.



Photo 1. - L'écran d'accueil.



Photo 2. - Le menu principal. On sélectionne l'option choisie avec les touches du pavé numérique (1 à 9).

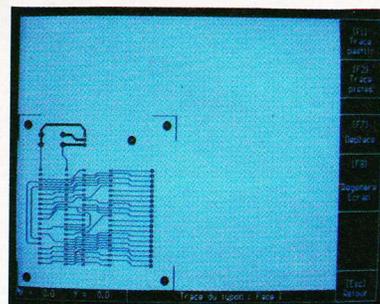


Photo 3. - L'écran de travail avec le choix des fonctions en bandeau à droite.


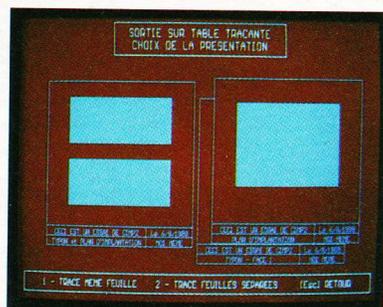


Photo 4. - Votre chef-d'œuvre terminé, il ne reste plus qu'à l'éditer sur traceur ou imprimante.

LOGIC-2

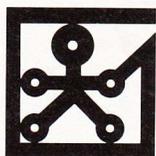


Après avoir défini un type de portes NON particulier, nous étudierons les portes OU et OU-NON, en introduisant de nouveaux théorèmes et en effectuant les manipulations utiles. Ce sera aussi l'occasion de présenter de nouveaux circuits intégrés, ainsi qu'un nouveau module. Comme ce volet s'est avéré plus long que prévu, et que le module 2 a vu ses possibilités étendues, il faudra attendre le prochain numéro pour les fiches caractéristiques des deux premiers modules.

PORTE NON A SEUIL

(fig. 2.1 et 2.2)

Si on trace la fonction de transfert idéalisée d'une porte NON CMOS, dont la fonction a été présentée dans le premier volet, on obtient le graphe $V_s = f(V_E)$ de la figure 2.1a. Normalement, vous ne connaissez que deux points : ($V_E = 0\text{ V}$, $V_s = +V_{cc}$) et ($V_E = +V_{cc}$, $V_s = 0\text{ V}$) qui découlent de la fonction logique NON $S = \neg E$ et des combinaisons des deux états correspondants de E et S. Physiquement, le basculement de la porte (changement d'état de la sortie) se produit à une tension particulière V_T . On la considère égale à $V_{cc}/2$ dans l'analyse théorique, pour simplifier les calculs et formules. En réalité, le basculement se produit entre 33 % et 66 % de V_{cc} (avec V_{cc} = tension d'alimentation de la porte), ce qui implique des différences pratiques, faibles toutefois car la valeur V_T est souvent proche de $V_{cc}/2$. Si la tension d'entrée V_E est inférieure à ce seuil V_T , l'état correspondant de E est interprété comme un ϕ logique, soit $E = \phi$; l'état de sortie est donc le complément (porte NON), soit $S = 1$ et $V_s = +V_{cc}$. On vérifie bien ce cas si $V_E = 0\text{ V}$, état ϕ idéal. Si $V_E > V_T$, l'état de E est interprété comme $E = 1$, donc $S = \neg E = \phi$ et $V_s = 0\text{ V}$. On vérifie également ce cas si $V_E = +V_{cc}$, état 1 idéal.

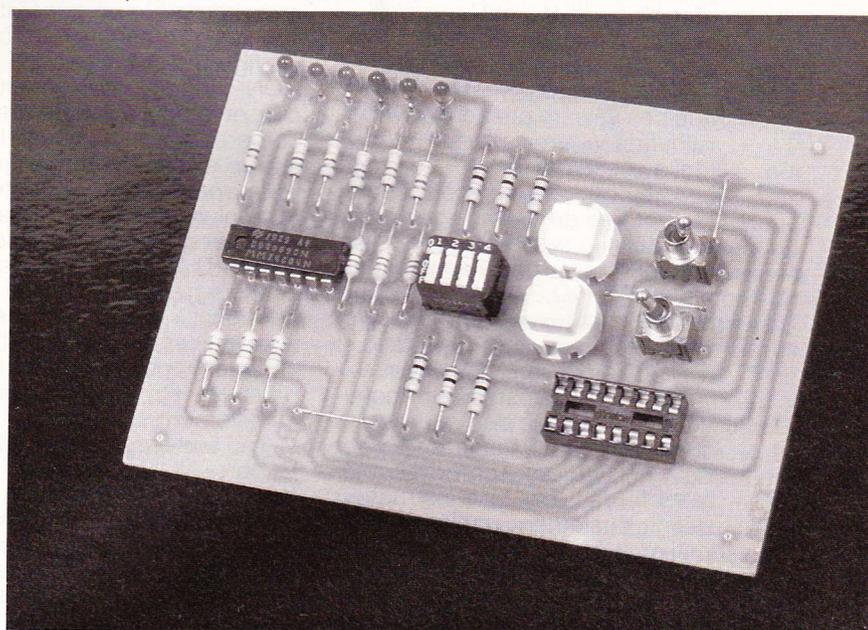Mais il existe un type particulier de porte NON CMOS, appelées : portes NON à détection de seuils, ou inverseur « trigger ». Elles se différencient par le sigle « □ » dans le symbole, comme indiqué en figure 2.1b. Leur





fonctionnement diffère aussi puisque la fonction de transfert fait apparaître deux seuils V_{T1} et V_{T2} , ainsi qu'un état double en sortie ($V_s = 0\text{ V}$ ou $+V_{cc}$) entre ces deux seuils, cas qui n'existeraient pas avec la porte NON classique.


L'évolution du signal V_e est nécessaire pour distinguer les deux cas, si la tension d'entrée V_E est comprise entre V_{T1} et V_{T2} . Démarrons donc l'analyse avec $V_E = 0\text{ V}$, état logique idéal $E = \phi$, on obtient $V_s = +V_{cc}$, donc $S = 1 = \neg E$; la tension V_E augmente, mais tant que la valeur V_{T2} n'est pas atteinte, V_s se maintient à $+V_{cc}$; quand V_e atteint V_{T2} (en augmentant), la porte bascule, la sortie passe à 0 V (sens de la flèche sur le graphe), donc $S = \phi$; si V_E croît encore jusqu'à $+V_{cc}$, l'état de S ne change pas, et à V_E

$= +V_{cc}$, état idéal $E = 1$, on a $S = \neg E = \phi$; la tension V_E diminue maintenant, depuis sa valeur V_{cc} , mais la sortie ne change pas d'état tant que le seuil V_{T1} n'est pas atteint ; quand V_E atteint V_{T1} (en diminuant), la tension de sortie passe à $+V_{cc}$ (en suivant la flèche sur le graphe), la porte bascule, $S = 1$; si V_E décroît encore jusqu'à 0 V , l'état de S reste inchangé et on revient au point de départ de l'analyse. On a donc suivi le graphe caractéristique $V_s = f(V_E)$, dont les deux flèches résument le sens d'évolution pour éviter toute ambiguïté et se rappeler quel est le seuil qui sera actif selon l'évolution du signal et l'état de la sortie.

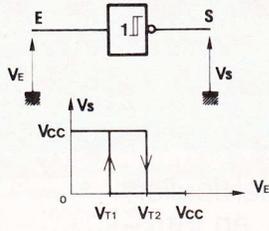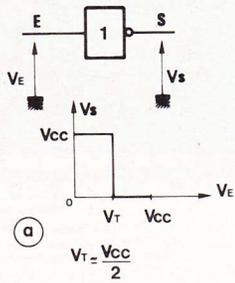Le fonctionnement pourrait se résumer aussi ainsi : si $V_E > V_{T2}$, $S = \phi$; si $V_E < V_{T1}$, $S = 1$; si $V_{T1} < V_E < V_{T2}$, S conserve l'état



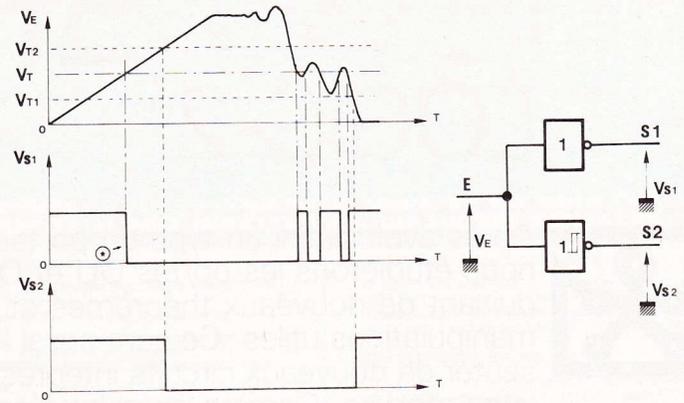(b) $V_{T1} \approx 1,9 \cdot V_{CC}$ (CD 40106), $1,5 \cdot V_{CC}$ (74C14),
 $V_{T2} \approx 2,9 \cdot V_{CC}$ (CD 40106), $3,6 \cdot V_{CC}$ (74C14),
 avec $V_{CC} = 5$



précédent. En théorie, on considère $V_{T1} = 1/3 V_{CC}$ et $V_{T2} = 2/3 V_{CC}$, et la figure définit les valeurs typiques des circuits 40106 et 74C14, pour $V_{CC} = 5$ V. Sachez que ces valeurs changent avec la valeur de V_{CC} , mais que la relation réelle n'est pas linéaire comme celle qu'on considère en théorie ($1/3$ et $2/3$ de V_{CC}). Le constructeur définit ces paramètres selon une fourchette de valeurs (exemple 40106 : $0,9 \text{ V} \leq V_{T1} \leq 2,8 \text{ V}$ et $2,2 \text{ V} \leq V_{T2} \leq 3,6 \text{ V}$ pour $V_{CC} = 5 \text{ V}$; $2,5 \text{ V} \leq V_{T1} \leq 5,2 \text{ V}$ et $4,6 \text{ V} \leq V_{T2} \leq 7,1 \text{ V}$ pour $V_{CC} = 10 \text{ V}$). On remarque un recouvrement possible des valeurs des fourchettes de valeurs de V_{T1} et de V_{T2} . Pourtant, ce ne sera jamais le cas, car le constructeur définit également une amplitude minimale entre ces deux seuils. Cette amplitude, $V_{T2} - V_{T1}$, se nomme hystérésis, est toujours garantie (exemple 40106 : l'hystérésis est comprise entre $0,3 \text{ V}$ et $1,6 \text{ V}$ à $V_{CC} = 5 \text{ V}$ et entre $1,2 \text{ V}$ et $3,4 \text{ V}$ pour $V_{CC} = 10 \text{ V}$). On le considérera également égal, en théorie, à $V_{CC}/3$. Les documentations constructeurs définissent clairement ces paramètres, et il vous faudra vous y reporter pour tout complément d'information. Dans le cadre des applications de la revue, on s'affranchira de la variation de ces paramètres ; sinon, il faudra prévoir un ajustage pour garantir le respect du fonctionnement désiré (cahier des charges). Mais quel est l'emploi d'une porte « trigger », car, hormis la présence de deux seuils, elle fonctionne exactement comme une porte NON classique, comme on a pu le remarquer, si on lui applique des états logiques idéaux, ϕ ou 1 ? Une application

mixte, analogique-logique, permet de réaliser un générateur de signaux rectangulaires, comme en figure 2.14. Mais les portes NON-« trigger » ont un autre emploi, et la figure 2.2 permet de le comprendre : un signal logique est un signal électrique qui peut varier parfois plutôt lentement, avec plus ou moins de parasites (bruit) et qui ne vaut pas toujours V_{CC} ou 0 V ; par exemple, le signal du graphe de V_E . On injecte ce signal dans une porte NON classique et dans une porte NON « trigger », pour effectuer la comparaison. On dispose donc respectivement des signaux V_{S1} et V_{S2} en sortie des portes NON. La porte NON bascule à V_T , donc $S_1 = 1$ si $V_E < V_T$ et $S_1 = \phi$ si $V_E > V_T$, d'où le graphe de V_{S1} . On remarque des impulsions sur la partie droite dues aux parasites du signal V_E . La sortie est donc parasitée elle aussi, et les parasites ont l'amplitude des états logiques, ce qui est pire encore. Si le signal V_E évolue lentement, la sortie oscillera quand V_E sera proche du point de basculement V_T , d'où la zone noircie, indiquée par l'astérisque (*). C'est un cas à éviter absolument en logique séquentielle (bascules, compteurs...).

La porte NON « trigger » bascule uniquement dans les deux cas : $V_E > V_{T2}$ ou $V_E < V_{T1}$, qui impliquent respectivement $S = \phi$ ou $S = 1$. On obtient donc le graphe de V_{S2} en figure 2.2, sous le signal de V_{S1} . La comparaison est flagrante : il n'y a aucune impulsion parasite ou oscillation, à condition bien sûr que les parasites sur V_E ne soient pas supérieurs à l'hystérésis (partie droite du signal V_E). On rappellera l'emploi de ces portes quand on abor-

dera la logique séquentielle, mais vous pouvez déjà les utiliser dès que votre signal est « parasité », en remplacement de portes NON standards.

La détection de seuils (V_{T1} , V_{T2}) n'est pas propre uniquement aux portes NON. Le symbole « \square » permettra de distinguer une entrée « trigger » d'une autre, quand il est placé à côté de l'entrée. Placé à côté du repère qui désigne la fonction (1 \square), il indique que toutes les entrées de la fonction sont de ce type. Donc, sans le symbole du « trigger » (qui est d'ailleurs une image complémentaire de sa fonction de transfert), la porte bascule au seuil unique V_T . On conclura sur les portes à seuil dans le prochain volet avec les portes ET-NON.

PORTE OU (fig. 2.3)

La figure présente le symbole, la table de vérité, l'équation logique et le schéma de manipulation pour une porte OU (« OR » en anglais) à deux entrées, A et B, la sortie étant S. Le principe du OU logique a été défini en figure 1.4a, mais on va le détailler. On a deux entrées, donc quatre combinaisons possibles : en effet, chaque entrée peut prendre deux valeurs ϕ ou 1 ; ainsi quand $A = \phi$, B peut être à ϕ ou 1, et de même quand $A = 1$, B peut prendre les valeurs $B = \phi$ ou $B = 1$, ce qui fait bien quatre cas. Dans le cas général, il est simple de déterminer le nombre de combinaisons des variables d'entrées car, en logique à deux états, il y aura 2^n combinaisons pour n variables d'entrées. La fonction OU décrite à deux entrées présente donc $2^2 = 4$ combinaisons, ce qui vérifie

3


Porte OU.

4

Portes libres.

5

Entrées réservées.

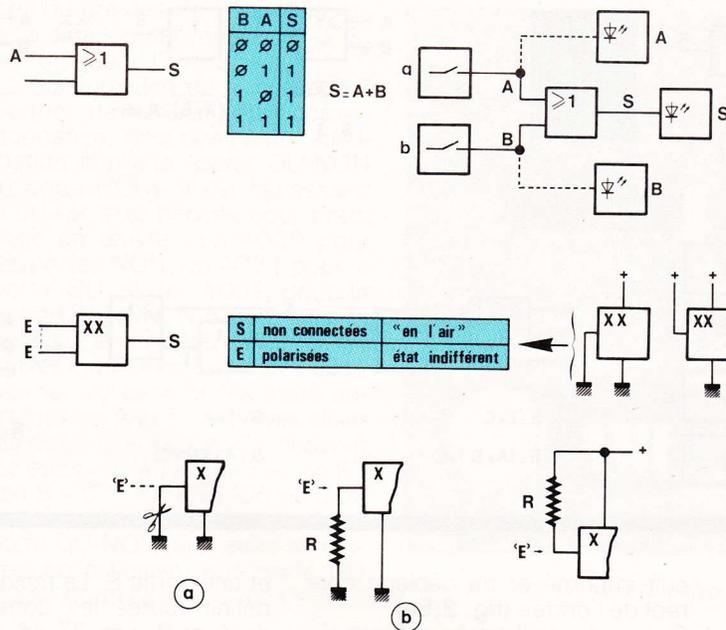

notre résultat obtenu de manière intuitive.

Si $A = \phi$, $B = \phi$, alors $S = \phi$. Si $A = 1$, $B = \phi$, mais aussi $A = \phi$, $B = 1$ et $A = 1$, $B = 1$, la sortie $S = 1$. En interprétant, $S = \phi$ si les entrées A et B sont toutes deux à ϕ ; et $S = 1$ si $A = 1$ OU si $B = 1$ OU si A et B sont à 1, ce qui se traduit par la table de vérité indiquée. Les variables A et B sont interverties dans la présentation de la table de vérité, pour rester compatible avec une écriture définie par le comptage binaire (on y reviendra). Il y a deux manières de se rappeler facilement cette table de vérité : la première, $S = 1$ dès qu'au moins une des entrées est à 1, ou la seconde, $S = \phi$ si toutes les entrées sont à ϕ . Résultats que l'on retrouve aisément en pensant comme à la figure 1.4. L'équation logique est $S = A + B$.

Si on intervertit les entrées A et B, l'état de sortie reste identique à la table de vérité précédemment définie. On vient donc d'énoncer une première loi qui est la commutativité, soit $S = A + B = B + A$. De même, les parenthèses sont inutiles, $S = (A + B) = (A) + (B) + A + B$; c'est la loi d'associativité. Ces deux lois sont utiles dès qu'on raisonne algébriquement, ce qui est nécessaire pour toute conception logique.

Comme pour toutes les fonctions qui sont déjà (ou seront) décrites dans cette initiation à la logique, il est nécessaire de retenir les ta-

bles de vérité (ou de pouvoir les retrouver aisément), équations, lois et particularités des fonctions de base, car, l'analyse étant progressive, elle fera de plus en plus appel à des phénomènes déjà définis, et l'analyse se compliquera très vite si elle ne peut pas faire appel à des connaissances déjà acquises. En logique, un montage complexe est une association de structures simples, qui utilise des théorèmes simples, mais dont l'ampleur rend l'analyse difficile, à moins de connaître les caractéristiques et associations de montages de base. Vous constaterez que toute la série et la logique en elle-même résident en quelques connaissances et beaucoup de méthodes.

La figure propose également le schéma de montage de la manipulation à entreprendre pour vérifier le fonctionnement de la porte OU. Vous utilisez désormais le module LO1 (réalisation dans le précédent numéro), pour définir les entrées A et B (avec K7 et K8, par exemple) et pour visualiser la sortie S et éventuellement les entrées A et B (éventuellement, car la position des interrupteurs définit déjà leur état). Les DEL seront éclairées pour les états 1 des variables, d'entrée (A,B) ou de sortie (S), mesurées. La DEL de la sortie s'allumera pour les états 1 de la table de vérité, donc pour les trois combinaisons de A et B : 01, 10 et 11. Vous utiliserez une des quatre portes NON du circuit 4071 (bro-


chage en fig. 2.13), sans oublier de l'alimenter à la même alimentation que LO1, en 5 V, 12 V ou 15 V indifféremment. Si la table de vérité est vérifiée, vous avez pu observer le fonctionnement d'une porte OU. Répétez l'opération sur les autres portes du circuit et vérifiez leur fonctionnement. Si la table de vérité n'est pas vérifiée, une des portes du circuit est défectueuse, à moins d'une erreur de câblage (mais vous aurez alors pris soin de vérifier votre câblage). Vous pouvez donc vérifier vos circuits tout en vous appropriant une méthode de mise en œuvre, de vérification et donc de test.

PORTES LIBRES (fig. 2.4)

Il convient de faire maintenant une remarque importante. Quand vous faites une manipulation, vous l'effectuez sur une ou plusieurs portes parmi celles qui composent le circuit, mais sans les utiliser toutes. Il reste donc des portes inutilisées. Il en est de même dans certaines réalisations pratiques, car il est fréquent de ne pas avoir besoin de toutes les portes d'un circuit. Comme ces portes sont de type CMOS, donc à haute impédance d'entrée, il convient d'observer les précautions résumées en figure 2.4 : quel que soit le nombre des entrées d'une porte CMOS inutilisée, il faut polariser toutes ses entrées à un potentiel quelconque (différent de V_T !) et laisser la sortie de la porte non connectée puisque inutilisée. L'état des entrées étant indifférent car la sortie n'est pas utilisée, le plus simple est de relier les entrées à l'alimentation, 0 V ou V_{CC} . En pratique, il arrive parfois d'utiliser la sortie d'une porte inutilisée, dont l'état est donc fixé car les entrées sont définies, pour polariser les entrées d'autres portes, tout en simplifiant le câblage imprimé.

Ainsi pour la manipulation précédente, si vous utilisiez la première porte, A = broche 1, B = broche 2, S = broche 3, il faut connecter les broches 5, 6, 8, 9, 12, 13 indifféremment au 0 V ou V_{CC} . Il en sera de même dans toutes les manipulations, car on ne le rappellera plus.

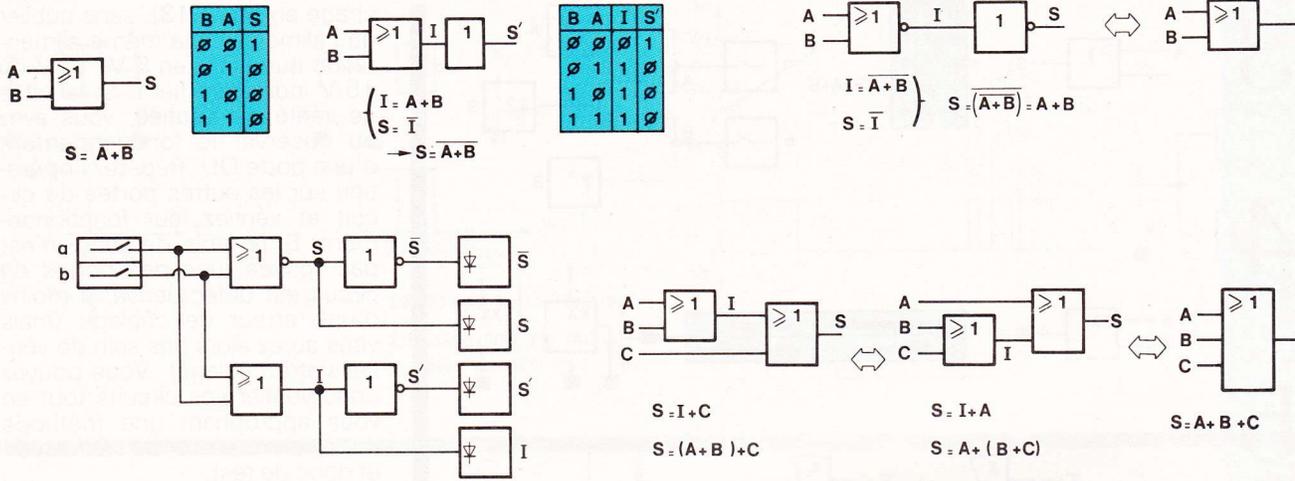Cette précaution évite aux portes inutilisées de basculer toutes seules, ce qui a priori est sans effet sur les autres portes. En fait, des parasites peuvent se réper-



cuter sur les autres portes via l'alimentation, car la particularité d'une porte CMOS est l'appel de courant au moment de la commutation (ce qui justifie souvent un condensateur de découplage de 10 nF à 0,1 µF céramique, au plus près des broches d'alimentation de chaque circuit, que vous pouvez câbler aussi en manipulation, bien que non représenté). En polarisant les entrées des portes inutilisées, on s'affranchit de ce problème, tout en diminuant pour la même raison la consommation du circuit. Pour vous convaincre de la nécessité de polariser une entrée, connectez la sortie d'une porte OU à l'oscilloscope et laissez les entrées en l'air. Si vous approchez la main du circuit, si vous touchez les entrées libres, ou même parfois si les parasites sont suffisants, vous verrez le signal de sortie basculer et la porte osciller, défaut qui disparaît avec la polarisation des entrées (voici aussi pourquoi une porte CMOS permet de réaliser facilement des touches sensibles !)

ENTREES RESERVEES (fig. 2.5)

On sait maintenant qu'il faut polariser les entrées non utilisées, mais il est intéressant d'y ajouter une autre remarque pratique. Quand on réalise un montage soi-même, il peut arriver de faire une erreur et de la corriger pendant la mise au point du prototype, en utilisant une porte libre ou en modifiant le câblage d'une entrée logique. Cela se traduit par la coupure d'une piste du cir-

cuit imprimé et du câblage correct de l'entrée (fig. 2.5a).

Si on polarise l'entrée par une résistance R, comme en figure 2.5b, l'état de E est également défini (E = φ), mais il est maintenant très simple de le modifier. Il suffit d'appliquer V_{cc} en E pour changer son état. Le résistor R fixe l'état de E, tant qu'aucun signal n'est appliqué en E. Il est bien sûr possible de relier le résistor à V_{cc}, pour fixer l'état normal au 1 logique. Voici pourquoi certains schémas insèrent des résistances à l'entrée de portes : elles définissent un état de repos, modifiable le cas échéant.

Il peut aussi arriver qu'un schéma utilise un résistor en série, entre une sortie et l'entrée, de deux portes. L'avantage est de pouvoir modifier l'état de l'entrée de la porte, sans faire de court-circuit sur la porte dont on utilise une sortie. Une autre utilisation de la résistance, en série avec l'entrée, est la protection de cette entrée, comme c'est le cas pour les entrées de visualisation du module LO1.

PORTES OU-NON

(fig. 2.6)

Le symbole, la table de vérité et l'équation sont définis sur la figure. La porte OU-NON, « NOR » en anglais, se différencie de la porte OU par le rond sur sa sortie, rond qui désigne la complémententation. Il est donc aisé de se douter des états de sortie de la porte OU-NON en faisant l'analogie avec la porte OU. Comme précédemment, l'analyse utilise une porte à deux entrées A et B

et une sortie S. La table de vérité définit toutes les combinaisons de A et B, soit 2² = 4 (car il y a deux entrées), avec l'état de S correspondant. Si A = φ B = φ, on a le cas unique où S = 1, ce qui est normal par la relation OU intrinsèque, complémentée. Pour A = 1 B = φ, A = φ B = 1 et A = 1 B = 1, la sortie reste à 0. On constate que S = 1 quand toutes les entrées sont à φ, et nécessairement que S = φ dès qu'une entrée est à 1. La manipulation peut s'effectuer comme en figure 2.3, bien que les manipulations des figures 2.7. et 2.11 permettent aussi de vérifier le fonctionnement de la porte OU-NON.

Si on se reporte à l'analyse de la figure 2.3, on remarque que les résultats en sortie d'une porte OU et OU-NON sont complémentaires, comme laissait l'envisager le symbole. C'est d'ailleurs la raison de l'appellation « OU-NON », remplacée parfois par « NON-OU » par analogie avec le terme américain « NOR », abréviation de « NOT-OR ».

L'équation algébrique $S = \overline{(A + B)}$ indique clairement la complémententation par rapport à la porte OU.

Ces remarques permettent donc la réalisation de portes OU-NON avec l'association d'une porte OU et d'une porte NON, comme présenté sur la figure 2.6. La table de vérité est double : d'une part, A, B et I (entrées et sortie de la porte OU), d'autre part I et S' (entrée, sortie de la porte NON). On obtient I par la relation (A+B), en reprenant la table de vérité de la porte OU. On obtient S' en complémentant chacun

des quatre cas de l'énoncés, ou plus simplement, quand $I = \phi$, $S' = 1$ et, quand $I = 1$, $S' = \phi$.

La manipulation de la **figure 2.7** permet de vérifier cette correspondance, ainsi que l'autre association implicite (porte OU-NON et porte NON). Il est nécessaire d'utiliser trois circuits pour cette mise en œuvre : un 4069 pour les portes NON, un 4071 pour la porte OU et un 4001 pour la porte OU-NON. N'oubliez pas de polariser les entrées de toutes les portes inutilisées. Le module LO1 permet de générer les états appliqués en A et B, et de visualiser les états des sorties. On observe les états identiques de S et de S', soit $S = S' = I/(A + B)$. On vient de prouver, pratiquement, qu'une porte OU-NON peut aussi se réaliser en associant une porte OU et une porte NON.

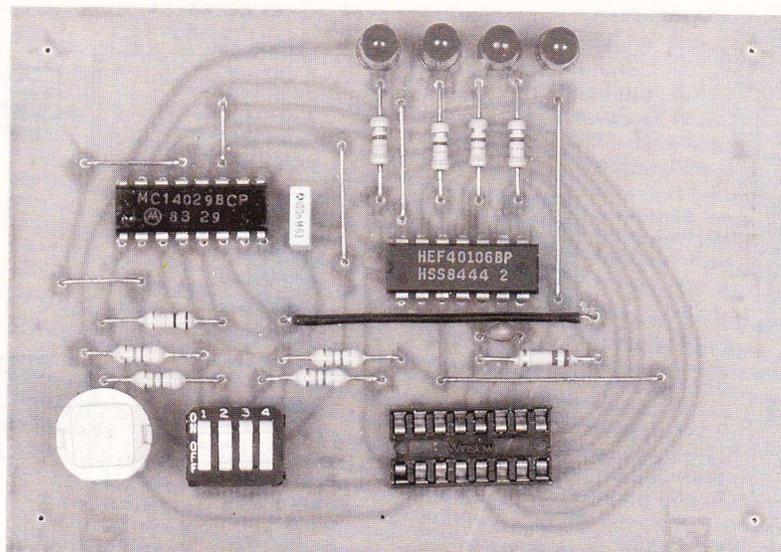


Photo 2. - Vue du module Logique 1 réalisé dans le premier volet de cette série.

REMARQUE (fig. 2.8)

Mais il en est de même pour les sorties I/S et I , qui sont d'ailleurs le complément des sorties précédentes ; on vérifie donc $I/S = I/(A + B) = A + B = I$, par la même manipulation. On peut aussi réaliser une porte OU en associant une porte OU-NON et une porte NON, ce que détaille la **figure 2.8**. Cette remarque est importante, car on remplacera fréquemment une porte par son équivalence pour optimiser le nombre de circuits logiques différents.

En conclusion, il faut retenir qu'une porte OU peut se remplacer par l'association d'une porte OU-NON et d'une porte NON, mais aussi qu'une porte OU-NON peut se réaliser en associant une porte OU et une porte NON.

ASSOCIATIONS

(fig. 2.9)

On n'a utilisé, comme support de manipulation sur la fonction OU, que des portes à deux entrées, mais on aurait pu utiliser des portes avec plus d'entrées, qui existent d'ailleurs intégrées. L'analyse qui suit permet de définir la loi d'associativité logique pour la relation OU.

La première solution réalise d'abord, avec la porte gauche, $I = A + B$, et ensuite, avec la porte droite, $S = I + C$, soit $S = (A + B) + C$. La seconde solution effectuée d'abord $I = B + C$, puis $S = I + A$,

soit $S = A + (B + C)$. La troisième solution utilise une porte OU à trois entrées, donc $S = A + B + C$ aussitôt. En effectuant la table de vérité des deux premières solutions pour chacune des huit combinaisons de A, B, C, on remarque que $S = \phi$ seulement si toutes les entrées sont à ϕ , et que $S = 1$ si au moins une entrée est à l'état 1, ce qui est bien le cas de la relation OU. Les sorties des trois montages sont identiques pour chacune des combinaisons de A, B et C. L'associativité est ainsi définie : $S = A + (B + C) = (A + B) + C = (A + C) + B = (A + B + C) = A + B + C$! On peut donc se dispenser des parenthèses, s'il n'y a pas d'ambiguïté lors de l'écriture de l'équation. Il faut noter que le texte utilise souvent les parenthèses, puisqu'il utilise le même langage que les outils informatiques et que les calculatrices logiques. En cas de doute, comparez avec l'écriture adoptée sur les figures.

Le meilleur moyen de vous convaincre de cette loi est d'effectuer la manipulation en connectant aux trois schémas proposés le module LO1 pour définir les entrées et visualiser les sorties. Un circuit 4071 convient pour vérifier les deux premières solutions en même temps, et un 4075 pour le troisième montage. Cinq DEL du module LO1 permettront de vérifier l'analogie des trois montages en même temps, en visualisant les signaux I et S des premiers montages ainsi que la sortie du troisième. Les portes

OU intégrées sont limitées à 2, 3 ou 4 entrées, comme vous le constaterez en **figure 2.13**, d'où l'utilité du montage associatif pour réaliser des portes OU avec plus d'entrées.



Attention, cette association n'est pas valable pour les portes OU-NON. La vérification algébrique se fera plus tard, lors de l'introduction des théorèmes utiles. Mais vous pouvez essayer la manipulation pour vous en convaincre.

LOIS ASSOCIEES

(fig. 2.10)

Il existe plusieurs lois qui permettent de simplifier une équation algébriquement, et, concrètement, d'utiliser une porte OU pour réaliser une autre fonction, en l'occurrence les relations OUI ou CONSTANTE (état 1 permanent).

En **figure 2.10a**, on relie les entrées ensemble, soit E l'entrée commune. Si $E = \phi$, on a $A = \phi$ et $B = \phi$ et donc $S = \phi$. Si $E = 1$, alors $A = 1$, $B = 1$ et $S = 1$. On se limite ainsi aux deux lignes non hachurées de la table de vérité, ce qui se résume par $E = \phi \rightarrow S = \phi$ et $E = 1 \rightarrow S = 1$, donc une relation OUI entre E et S, soit $S = E$. Algébriquement, on introduit la première loi : on définit $E = A = B$ par le câblage, et $S = A + B$ par la porte OU ; on observe $S = E$, donc $S = A + B = E + E = E$. La loi, dans le cas général, pour une variable A, est : $A + A = A$.

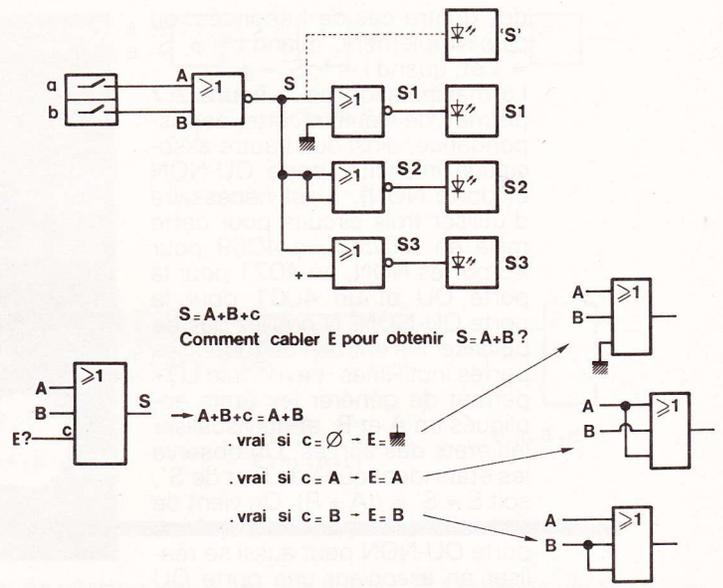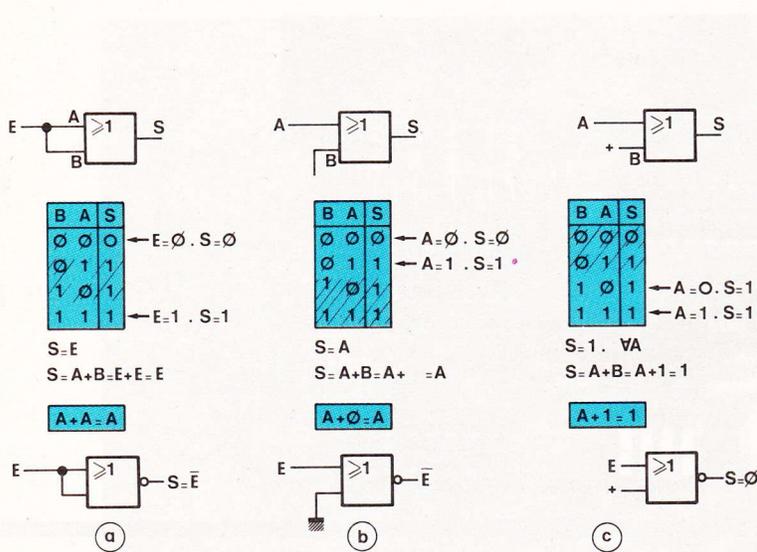

De même, $A + A + A + \dots = A$, en utilisant cette même loi. Si on utilise une porte OU-NON en place de la porte OU, pour $E = \phi$, $S = 1$ et pour $E = 1$, $S = \phi$, donc $S = \bar{E}$ et on effectue la fonction NON. On peut donc réaliser une porte OUI avec une porte OU en reliant ensemble ses entrées, et une porte NON de la même manière, en utilisant une porte OU-NON, au lieu de la porte OU. On a utilisé, pour exemple, le cas de portes à deux entrées, mais la loi et le principe s'appliquent aussi pour des portes à n entrées, en les reliant toutes ensemble.

En figure 2.10b, on relie une entrée, par exemple B, à la masse, et on utilise l'autre comme entrée du montage, soit A. Si $A = \phi$, $S = \phi$ car $B = \phi$. si $A = 1$, $S = 1$ car $B = \phi$ (en fait B importe peu si $A = 1$). Ces deux cas se retrouvent dans la table de vérité, dont on a hachuré les cas exclus ($B = 1$), puisque c'est impossible par le câblage effectué. On constate à nouveau la réalisation d'une porte OUI avec une porte NON, et on définit la seconde loi $A + \phi = A$ car $S = A + B = A + \phi$ et $S = A$. De même, une porte OU-NON réalise une porte NON pour le même montage. Pour le vérifier, on hachure les lignes de la table de vérité de la OU-NON pour laquelle l'entrée vaut ϕ , et on observe $E = \phi$ $S = 1$ et $E = 1$ $S = \phi$, soit $S = \bar{E}$. Si on utilise des portes à plus de deux entrées, il faut que toutes les entrées sauf une soient à la masse pour réaliser la fonction NON sur l'entrée

restante, mais on pourrait également relier certaines entrées ensemble (première loi) et connecter les autres à la masse (seconde loi). La figure 2.12 apportera un complément à ces deux montages quand on emploie des portes de plus de deux entrées.

En figure 2.10c, on relie une entrée au $+V_{CC}$, donc au 1 logique, la table de vérité se résume à deux lignes ($B = 1$). On constate que, quel que soit l'état de l'entrée A, la sortie est à 1, fonction CONSTANTE logique, ce qui découle de la fonction OU car la sortie n'est à ϕ , que si toutes les entrées sont à ϕ . On en déduit donc la loi $A + 1 = 1$ car $S = A + B = A + 1 = 1$. Avec une porte OU-NON, $S = \phi$ car on a alors le complément. Si on a plus de deux entrées, il suffit d'en mettre une à 1 pour que la sortie reste à 1 dans le cas de la porte OU, ou ϕ pour une porte OU-NON.


VERIFICATION (fig. 2.11)

En figure 2.11, on propose un schéma de montage pour effectuer la synthèse et vérifier ces différentes lois avec des portes OU-NON du schéma. Deux interrupteurs définissent A et B pour vérifier la table de vérité de la OU-NON, en visualisant la sortie S. Pour vérifier les trois lois, il suffira de manœuvrer A et B pour faire changer S et visualiser S_1 , S_2 et S_3 . Vous constaterez que $S = 1$

seulement si $A = B = \phi$, et $S = \phi$ dans les autres cas. Pour vérifier les sorties S_1 , S_2 et S_3 , il suffira donc, par exemple, de fixer $B = \phi$ et d'agir sur A pour changer S, dont l'état est d'ailleurs également visualisé. Vous devez alors vérifier que S_1 , ainsi que S_2 , sont complémentaires à S et que S_3 est toujours à ϕ . Vous vérifierez donc aussi l'application des trois lois dans le cas pratique de portes OU-NON. Ainsi, $S_1 = \bar{(S + \phi)} = \bar{S}$, $S_2 = \bar{(S + S)} = \bar{S}$ et $S_3 = \bar{(1 + S)} = \bar{1} = \phi$.

Pour compléter l'analyse proposée et bien maîtriser les portes OU et OU-NON, ainsi que les lois associées, vous pouvez refaire la manipulation avec des portes OU, en remplaçant le 4001 par un 4071. Vous pouvez aussi refaire l'analyse théorique de ces lois, avec une porte OU-NON, pour vérifier les résultats exposés de manière implicite. Et vous pourrez enfin refaire ces manipulations avec des portes à plus de deux d'entrées.

Après ces remarques et la vérification pratique de ces lois logiques, il devrait vous être possible de refaire facilement la manipulation de la figure 2.7, en n'utilisant que deux circuits, un 4001 et un 4071. Il suffira de remplacer les portes NON par leurs homologues à portes OU-NON. Il faut vous rappeler, et la manipulation l'a démontré, qu'il n'est pas possible de réaliser une porte NON en utilisant ces lois ou en associant des portes OU, de la même manière qu'il était impos-

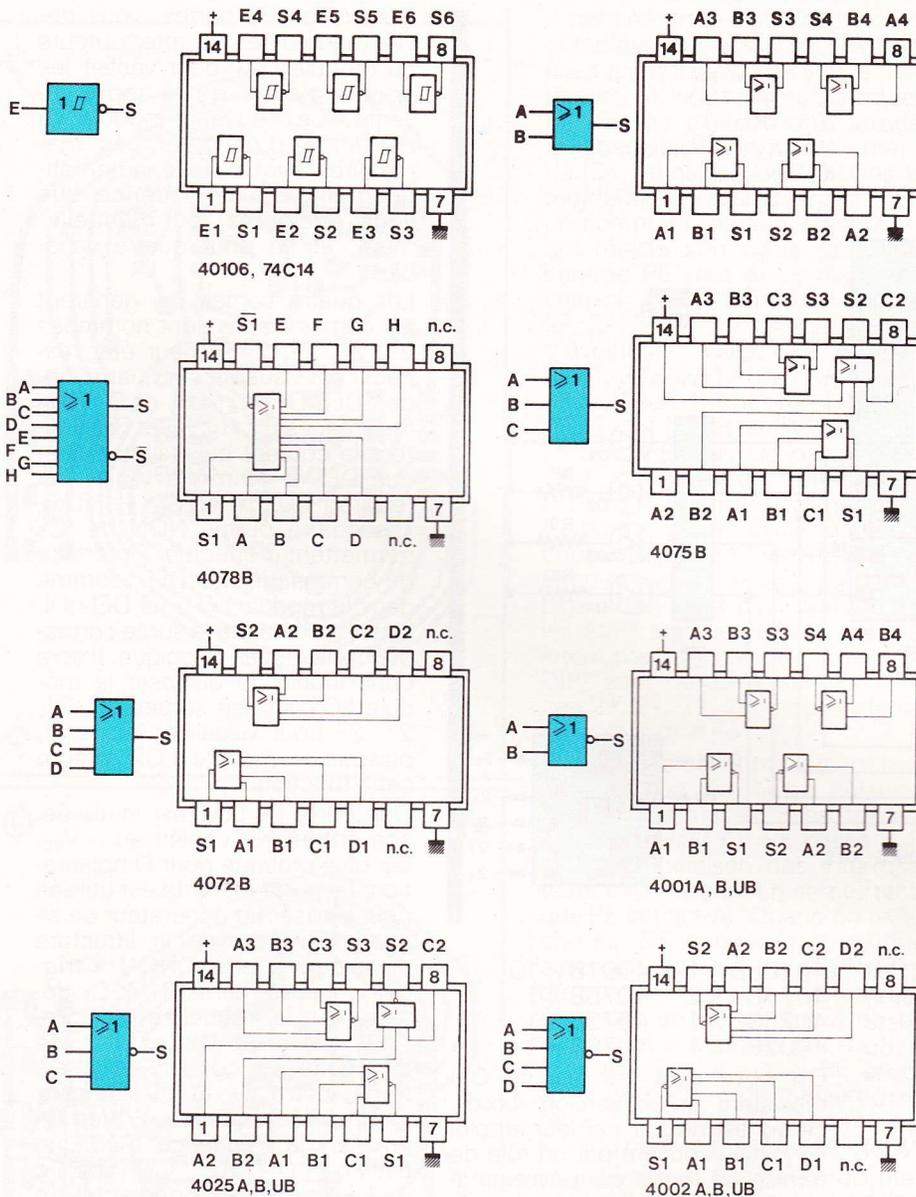

polariser, mais à un état correctement défini pour le fonctionnement voulu ($S = A + B$). Ainsi, il faut déterminer l'état à appliquer en c pour avoir $S = A + B$. On veut donc $S = A + B = A + B + c$. Une loi nous dit que $A + \phi = A$. Donc si $c = \phi$, $A + B + c = A + B + \phi = A + B$. La première solution est donc de fixer $c = \phi$. Une autre loi implique $A + A = A$. Donc si $c = A$, $A + B + c = A + B + A = A + A + B = A + B$, mais aussi, si $c = B$, $A + B + c = A + B + B = A + B$. La seconde solution est double, puisqu'on peut relier indifféremment c à A ou B. On a donc trois possibilités. La pratique préférera toutefois la première (qui minimise la capacité des entrées utilisées), mais les deux autres solutions seront plus pratiques pour la recherche d'implantation et largement suffisantes pour rester dans le cadre de la revue (on néglige cette capacité d'entrée qui n'intervient qu'aux fréquences élevées).

Petit exercice, dont vous trouverez vous-mêmes la réponse, en faisant la manipulation pour vérifier votre résultat et vous guider en cas d'erreur. Il faut proposer deux solutions pour réaliser le schéma de deux portes OU, l'une à deux entrées, l'autre à quatre entrées avec un seul circuit. Pour vous aider, la première solution, utilise la 4071, la seconde la 4072.

CIRCUITS

(fig. 2.13)

Le tableau de la figure présente tous les types de circuits CMOS disponibles réalisant les fonctions décrites, en se limitant à la série 4xxx car ils sont les plus employés et ont détrôné les 74Cxx (que remplacent très bien les HC/HCT d'ailleurs). On ne présentera les 74Cxx que si l'équivalence n'existe pas en 4xxx. Sinon, reportez-vous dans un catalogue ou « data-book » pour connaître les équivalences et brochages, pas nécessairement identiques (ex. : 74C02 # 4001), des circuits disponibles en 74Cxx. Si vous voulez plus de détails sur les circuits proposés, faites l'acquisition d'un data-book CMOS (de chez N.S. ou GE-RCA de préférence) si vous envisagez beaucoup d'applications, ou sinon demandez les photocopies des pages qui vous intéressent à votre revendeur.

sible de réaliser une porte NON avec une association de portes OUI...

ENTREE LIBRE


(fig. 2.12)

C'est un complément de la suggestion précédente, mais c'est surtout un problème pratique très courant. Votre montage utilise, par exemple, deux portes OU à trois entrées et une porte OU à deux entrées. La solution bête est d'utiliser un 4071 et un 4075 avec des portes inutilisées. La solution est « bête », car en optimisant, on peut utiliser un seul

circuit. Cette optimisation découle de l'analyse de la valeur, puisque cette réflexion se traduit par une diminution du coût du montage. Il faut donc réaliser une porte OU deux entrées avec la porte OU trois entrées libre. Pour trouver la solution, il faut raisonner algébriquement, en nous aidant des lois et théorèmes introduits. On a une porte trois entrées (a, b, c), et on veut réaliser $S = A + B$. Une entrée sera donc A, la seconde B, et il reste une entrée libre, soit l'entrée c, indiquée sur la figure. Pas question d'appliquer la remarque de la figure 2.4, car la porte est utilisée. Il y a une entrée libre, et il faut la

R_1 : 680 k Ω (bleu, gris, jaune)
 R_2 à R_5 : 47 k Ω (jaune, violet, orange)
 R_6 : 100 k Ω (marron, noir, jaune)
 R_7 à R_{10} : 330 Ω 1/2 W (orange, orange, marron)
 R_{11} : 1 M Ω (marron, noir, vert)

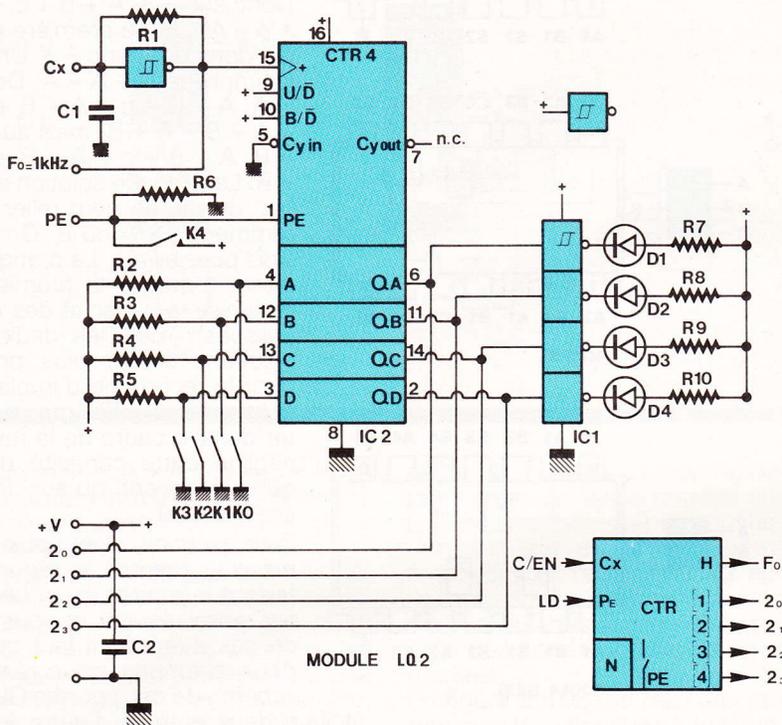C_1 : 1 nF
 C_2 : 0,1 μ F
 C_3 : 0,22 μ F
 IC_1 : 40.106
 IC_2 : 40.29
 K_1 à K_3 : DIPswitch 4 c.
 K_4 : poussoir



Hormis les portes ET-NON, les seules portes à seuils (« trigger ») sont les portes NON. Il existe deux références, 40106B ou 74C14, et souvent les circuits sont marqués avec ces deux références car totalement compatibles. Ils intègrent six portes NON « trigger ».

Les portes OU sont limitées à deux, trois ou quatre entrées. Ainsi le 4071B intègre quatre portes OU à deux entrées, le 4075B trois portes OU à trois entrées et le 4072B deux portes OU à quatre entrées. Les manipulations permettront de définir le cas échéant de ces portes à plus de deux entrées, bien que le résultat soit implicite en suivant l'analyse proposée.

Les portes OU-NON sont limitées à deux, trois, quatre ou huit entrées. Ainsi le 4001, très connu, intègre quatre portes à deux entrées, le 4025B trois portes à trois entrées, le 4002 deux portes à quatre entrées et le 4078B une porte à huit entrées.

Les quantités de circuits à approvisionner pour votre stock seront :

| | |
|-------------|------------|
| 40106B × 10 | 4001B × 10 |
| 4071B × 2 | 4075B × 1 |
| 4025B × 1 | 4072B × 1 |
| 4002B × 1 | 4078B × 1 |

On note que les portes OU n'existent qu'en version 4xxxB, ce qui est normal car leur emploi se justifie souvent par un rôle de remise en forme qui privilégie la version amplifiée (« buffer »). Comme pour le premier volet, il est utile d'effectuer les manipulations indiquées avec tous les circuits proposés dans le tableau ; ainsi la mise en œuvre de ces circuits ne posera plus de problèmes, et il vous sera plus aisé de réaliser les manipulations des volets suivants. Il y a certaines méthodes à adopter pour qu'elles deviennent des réflexes », et le meilleur moyen est de répéter l'application de ces méthodes.

MODULE LO2 (fig. 2.14)

Ce second module est un générateur de combinaisons automatique ou manuel. Quand vous vérifiez une porte logique, ou une


association de portes, vous devez manœuvrer les interrupteurs du module LO1 pour vérifier les combinaisons de la table de vérité. Ce nouveau module va permettre d'effectuer ces manœuvres à votre place, automatiquement, à une cadence que vous déciderez, ou manuellement, et ce pour quatre variables.

Les quatre sorties qui génèrent les combinaisons sont nommées 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^3 , et leur état respectif est visualisé sur quatre diodes DEL D_1 , D_2 , D_3 , et D_4 . Les résistances R_7 , R_8 , R_9 et R_{10} limitent le courant qui traverse chaque DEL à 10 mA à $V_{CC} = 5$ V (environ 30 mA si $V_{CC} = 15$ V). Les quatre portes NON de IC_1 permettent d'effectuer l'interface de commande des DEL, comme dans le module LO1. La DEL s'allumera si l'état de la sortie correspondante est au 1 logique. Il sera donc inutile de disposer le module LO1 sur les sorties 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^3 pour visualiser leur état, puisque le module LO2 intègre cette fonction.

Une porte de LO1 est inutilisée, son entrée est câblée au $+V_{CC}$, car plus pratique pour l'implantation. La porte restante est utilisée pour réaliser un générateur de signaux carrés avec la structure classique à porte NON « trigger ». Les éléments R_1 et C_1 déterminent la fréquence d'oscillation. L'entrée C_x permet de connecter un condensateur externe, entre C_x et masse pour modifier la fréquence. Entrée C_x en l'air, la fréquence théorique est $F_0 = 0,7 / (R_1 \cdot C_1)$, soit $F_0 = 1$ kHz. Si on connecte un condensateur C à l'entrée C_x , la fréquence diminue à $F = 0,7 / (R_1 \cdot (C + C_1))$. Si $C \gg C_1$, on peut approximer la relation à $0,7 / (R_1 \cdot C)$. Exemple, on connecte un condensateur de 1 μ F, la fréquence chute à 1 Hz, ce qui amène une remarque : si C est polarisé, le pôle (+) est relié en C_x . Mais l'entrée C_x peut aussi avoir un autre rôle, car on peut la fixer à un potentiel, sans effectuer de conflit, et ainsi bloquer l'oscillateur et imposer un état en F_0 .

Cet oscillateur va commander un séquenceur, qui est un compteur binaire intégré à quatre bits, IC_2 , qui sera décrit ultérieurement dans cette série. On le considère, pour le moment, comme un composant intégré complexe dont on

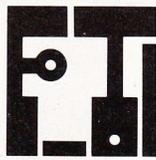LES CIRCUITS INTEGRES JAPONAIS : LE LA3160



PREAMPLIFICATEUR STEREO POUR AUTORADIO

1. Physiologie générale (fig. 1 et 2)

Il s'agit d'un préamplificateur de tension à grand gain dont la mise en œuvre ne nécessite pas un nombre très réduit de composants extérieurs. Il se caractérise par un bruit de fond véritablement négligeable et sa présentation est très pratique puisqu'il comporte 8 broches alignées au pas normalisé de 2,54 mm.

Le « plus » de l'alimentation est à raccorder à la broche n° 4, tandis que le « moins » est à relier à la broche n° 5. Chaque canal comporte trois broches : une entrée, une sortie et une entrée destinée au réglage de la contre-réaction, donc du gain de l'amplification.

2. Paramètres de fonctionnement

a) Valeurs limites

Alimentation : 18 V
Puissance dissipée : 180 mW
Température de fonctionnement : - 20 à + 75 °C.
Température de stockage : - 40 à + 125 °C.

b) Valeurs recommandées et usuelles

Alimentation : 9 V
Impédance de charge : 10 kΩ




c) Autres caractéristiques

Consommation : 4 mA
Gain en tension : 35 dB en charge, 80 dB en circuit ouvert
Potentiel de sortie : 1,8 V
Distorsion harmonique : 0,1 %
Impédance d'entrée : 100 kΩ
Potentiel de bruit : 1,25 μV

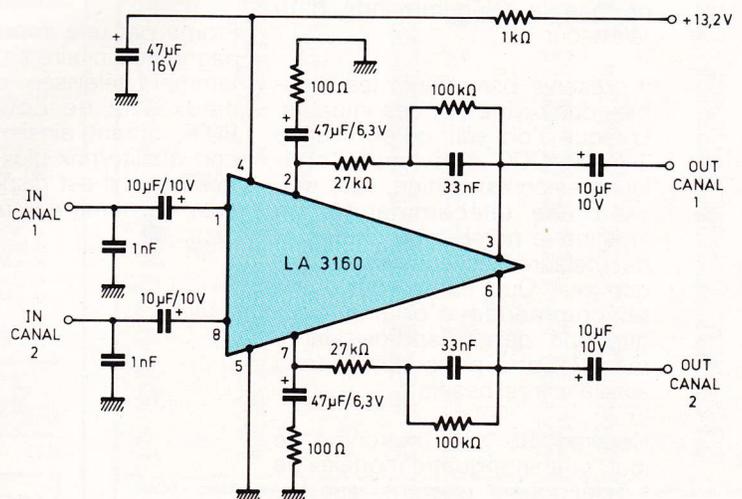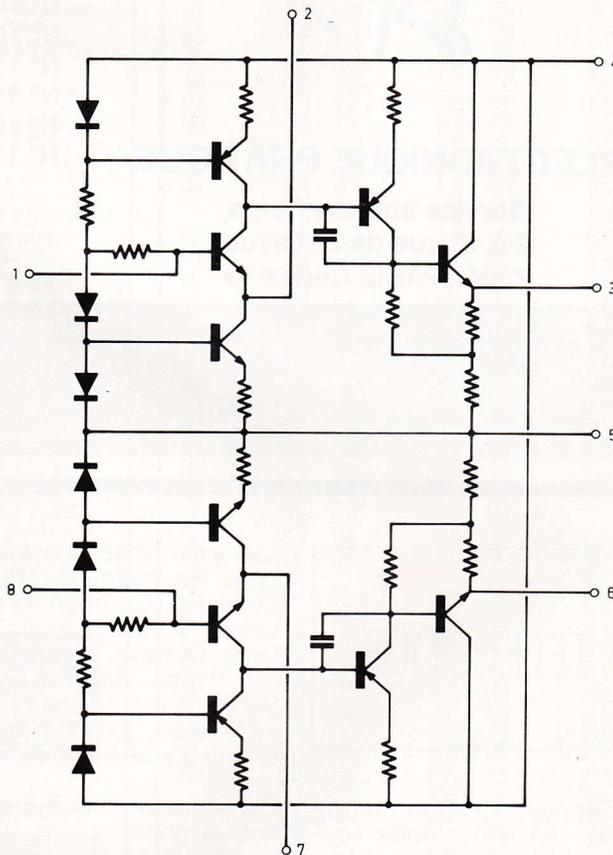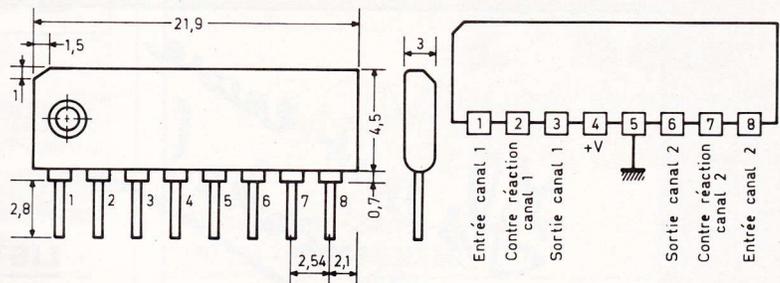3. Application (fig. 3)

La figure 3 illustre un exemple courant de mise en œuvre du circuit LA3160. Il est alimenté par le potentiel disponible sur la batterie d'une automobile, étant donné que l'on trouve ce type de montage dans les autoradios stéréophoniques.

Peu de commentaires sont à faire sur cet exemple tout à fait typique d'application et les valeurs des composants périphériques sont tout à fait utilisables et transposables à d'autres applications.



1

Brochage
du LA 3160.


2

Structure
interne.

3

Application :
un préampli
stéréo.

MD sont encore disponibles!

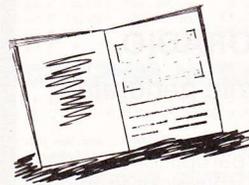

Ep

ELECTRONIQUE PRATIQUE

Service abonnements
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cedex 19

LISTE DES ANCIENS NUMÉROS

N° 101 - N° 102 - N° 103 - N° 104 - N° 105
N° 106 - N° 107 - N° 108 - N° 109 - N° 110
N° 111 - N° 112 - N° 113 - N° 114 - N° 115
N° 116 - N° 117 - N° 118 - N° 119 - N° 120
N° 121 - N° 122 - N° 123 - N° 125 - N° 126
N° 127 - N° 128 - N° 129 - N° 130 - N° 131
N° 132

Pour recevoir chez vous, franco de port,
l'un ou plusieurs des numéros encore disponibles
de votre revue, adressez votre commande,
ainsi que le règlement, par chèque (1 numéro : 20 F)

LA TELECOQUE

La « Télécoque » est un étui de protection en caoutchouc souple, inusable, antidérapant qui protège la télécommande d'un téléviseur.

Il préserve par ailleurs les meubles des rayures et des impacts. Lorsque l'on sait qu'en France 18 265 000 téléviseurs couleurs, selon estimation, sont munis d'une télécommande, on imagine le nombre de chutes et de maladroites commises chaque jour. Quel est le coût d'une télécommande d'origine ainsi que son délai d'approvisionnement? Cette protection répond ainsi à un réel besoin.

Couvrant 95 % du marché à ce jour, quarante-quatre modèles de « Télécoque » existent, satisfai-

sant ainsi l'ensemble des besoins dans les marques : Blaupunkt, Siemens, Grundig, ITT Nokia, Graetz Schaub Lorentz, Loewe, Opta, Océanic, Sonolor, Panasonic, Philips, Radiola, Schneider, Sanyo, Sony, Telefunken, Thomson, Saba, Continental Edison, Brandt, Pathé Marconi, Téléavia.


Ce nouveau produit breveté obtient un grand succès dans tous les pays où il fut commercialisé.

Promu par une importante campagne publicitaire en France, notamment télévisée, cet astucieux étui ne coûte que 80 F, offrant ainsi un rapport qualité/prix plus qu'intéressant. Il est disponible chez de nombreux revendeurs. ■



LE MOC 3020

FICHE TECHNIQUE MOC 3020

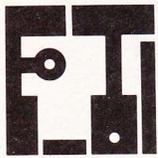

Ce circuit intégré, un optocoupleur, peut commander une charge alimentée sous 220 V alternatifs à partir d'une basse tension continue, et ce, avec une parfaite isolation entre le réseau secteur et le circuit de commande.

DESCRIPTION (fig. 1)

Le boîtier est du type Dual in line, à six broches. Il contient d'un côté une diode LED et de l'autre un phototriac. Ce triac s'amorce non pas par des impulsions de courant sur une gâchette, mais par la lumière qu'il reçoit de la LED intégrée.

CARACTERISTIQUES (fig. 2)

Côté commande, la LED demande un courant compris entre 15 et 35 mA pour bien amorcer le phototriac. Elle retient alors à ses bornes une tension de 1,5 à 1,8 V. L'optotriac est capable de retenir 400 V à ses bornes quand il est bloqué. Une fois passant, ce triac supporte un courant permanent de 100 mA maximum, et des pointes répétitives de 1 A sans détérioration. La tension retenue aux bornes est alors de 1 à 2 V. Par ailleurs, lors du blocage, la tension ne doit pas remonter trop vite : 10 V/μs est une vitesse de montée acceptable. Au-delà, le triac peut redevenir passant, même sans commande lumi-

neuse. Enfin, le dispositif est prévu pour l'alternatif, les broches 4 et 6 de l'optotriac sont permutable.

FONCTIONNEMENT (fig. 3)

Quand TR est bloqué, la tension secteur parvient à l'O.T. via la charge et R_{Lim} . Quand la LED s'allume, O.T. devient passant, le courant d'amorçage I_A circule jusqu'à ce que TR s'amorce à son tour. La tension à ses bornes devient alors quasi nulle, I_A diminue presque jusqu'à s'annuler. L'amorçage de TR est très rapide : quelques microsecondes, I_A aura donc la forme d'une pointe de courant.

On dimensionne R_{Lim} pour que I_A atteigne le courant de pointe maximal de l'O.T. quand le secteur est à sa crête, soit environ 300 V, d'où :

$$R_{Lim} \geq \frac{300}{1} = 300 \Omega$$

Cette résistance va souffrir : des pointes de 300 V à ses bornes et 1 A à chaque amorçage. On préférera utiliser par exemple 2 x 180 Ω en série.

Pour la commande, la LED se comporte comme n'importe quelle autre, ce qui ne pose pas de difficulté particulière.

APPLICATIONS

Les figures 4 et 5 représentent les schémas d'utilisation les plus typiques. Le réseau R-C limite la vitesse de montée de la tension et participe à l'antiparasitage du dispositif.


En usage courant, le montage (fig. 4) convient parfaitement, mais pour une utilisation en milieu fortement parasité, on préférera le schéma de la figure 5.

L'optotriac de la figure 6 commande directement une bobine de relais ou de contacteur, prévue pour 220 V alternatifs. Par exemple, vous pouvez ainsi commander votre chauffe-eau à partir d'un ordinateur personnel...

CONCLUSION

Le MOC 3080 possède le grand avantage de ne pas nécessiter d'alimentation particulière pour amorcer un triac. Il pourra servir aussi bien en relais statique, en interface de sortie d'un micro-ordinateur ou pour réaliser des gradateurs. Question puissance, il commande sans problème des triacs prévus pour 40 A. N'hésitez pas dès lors à utiliser ce circuit pouvant nous faciliter la tâche dans nos réalisations, faisant notamment intervenir le secteur.

Olivier BOUTHILLON

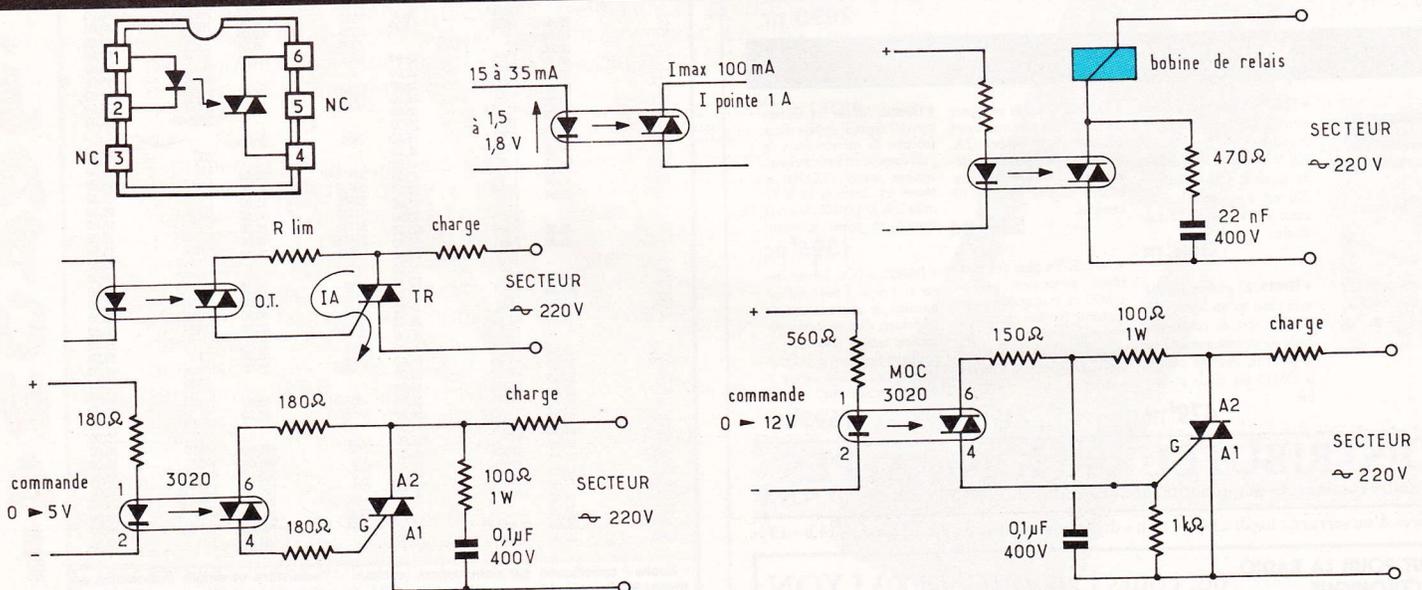

1 Brochage du MOC 3020

2 Paramètres de fonctionnement de l'opto-triac.

3-4 Insertion du MOC 3020 dans le circuit de gâchette du triac principal. Utilisation d'un réseau RC (100 Ω - 0,1 μF) limitant le $\frac{\Delta U}{\Delta t}$ (vitesse de montée de U).

5-6 Montage en milieu fortement parasité. Commande directe d'une bobine de relais 220 V.

LA PAGE COURRIER



Petites
Annonces

VDS MAT. FABRICATION CI INSOLEUSE.
MACHINE A GRAVER, ETAMEUSE, TBE
PRIX TRES INT. TEL. : 89.82.23.06 HB.

BREVETEZ VOUS-MÊME VOS INVENTIONS

Grâce à notre Guide complet, vos idées nouvelles peuvent vous rapporter gros, mais pour cela il faut les breveter. Demandez la notice 78 « Comment faire breveter ses inventions » contre 2 timbres à :

ROPA

BP 41 - 62101 CALAIS

CIRCUIT IMPRIME

Tél. : 54.29.80.19

MATEK RÉALISE VOS C.I. (étamés, percés) sur V.E. : 30 F/dm² en simple face. 40 F/dm² en double face. Délais rapides. Port 15 F.

Chèque à la commande. Egalement tous les composants. Adresse :

MATEK Parcey, 36250 ST MAUR

Appareils de Mesures Electroniques
d'Occasion. Achat et Vente.

HFC AUDIOVISUEL Tour de l'Europe
68100 MULHOUSE - Tél. : 89.45.52.11

LA MAISON DE LA BATTERIE

Toutes piles
Toutes batteries

Disponible aux meilleurs prix.

SAFE

11, rue Crozatier 75102 PARIS
Tél. : 43.40.17.50 Ouvert du lundi au vendredi.

Distributeur important

Recherche Jeunes Techniciens
composants et instrumentations
pour **Direction Technique de Magasin**
Différents Secteurs disponibles
Ile-de-France et Province
Adresser candidature au journal qui
transmettra N° 01.10

RÉPAR' MESURE

Réparation appareils de mesure analogiques.
Marques : Métrix et CDA de 1970 à nos jours.
Professionnels et Grand Public.
Tél. : 69.90.00.58 - 93370 MONTFERMEIL
118, avenue des Coquelicots

VDS MONIT. COUL. RVB THOMSON 1200 F, BOITE
U.V. + BTE PERCHLO + ACC. 1600 F, PROG.
EPROM 1300 F (MATÉRIEL NEUF).
TEL. : 39.54.35.58 BUR. - 30.53.01.37 DOM. LAMY

IMPRELEC

B.P 5 - 74550 PERRIGNIER
Tél. : 50.72.46.26

Réalise vos C.I. étamés, percés sur V.E. : 30 F/Dm² en S.F., 40 F/Dm² en D.F., métallisation par célléts en suppl. Qualité professionnelle. Chèque à la commande + 16 Frs de frais de port.

PILES MINIATURES. DU NOUVEAU. CHANGEZ LES VOUS-MÊMES DANS CALCULETTES, JX ELECTRONIQUES, GADGETS, MONTRES, APP. PHOTOS ET ACOUSTIQUES. TOUTS TYPES EN STOCK. PX UNIQUE : 29,90 F. TOUTS LES DETAILS 24/24 H SUR NOTRE REPONDEUR AU : 56.31.99.36

VENDS APPAREILS DE MESURE B.F et H.F (OSCILLOS-
COPEES ET MATERIELS DIVERS DE LABORATOIRE).
TELEPHONEZ DE 19 h 30 à 21 h 30 AU 46.21.16.96

Le service du Courrier des Lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Les questions d'« intérêt commun » feront l'objet d'une réponse par l'intermédiaire de la revue. Il sera répondu aux autres questions par des réponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.

COLLABORATION DES LECTEURS - Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à « Electronique Pratique ». Il suffit pour cela de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de principe et réalisation pratique dessinés au crayon à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

PETITES ANNONCES - 40 F la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes comprises - Supplément de 40 F pour domiciliation à la Revue - 50 F pour encadrement de l'annonce.

Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à la Société AUXILIAIRE DE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 70, rue Compans, 75019 Paris C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque C.P. ou mandat poste.

Toute l'équipe
d'Électronique
Pratique
vous présente
ses meilleurs vœux
pour l'année 1990

Répertoire
des
Annonces

| | |
|--|---|
| ABONNEMENT | 32 |
| ACER | II ^e et III ^e Couv. + 3 |
| AG ELECTRONIQUE | 9 |
| A.F.I. | 6 |
| ARQUIÉ | 106 |
| C.I.F. | 11 |
| CENTRAD (E.L.C.) | 40 |
| CENTRE ÉTUDES | 111-113 |
| CIBOTRONIC | 24-25-44 |
| COMP'AS | 109 |
| COMPO PYRÉNÉES (STCE) | 111 |
| COMPTOIR DU LANGUEDOC | 26 |
| COVEEL | 5 |
| CYCLADES (LES) | 33 |
| DIFECO | 6 |
| DILEC | 6-7 |
| EDUCATEL (UNIECO) Encart broché centre | |
| EFC (PIG) | 8 |
| E.L.C. (Centrad) | 40 |
| ELECTRONIQUE PRATIQUE | 108 |
| FRANÇAISE INSTRUMENTATION | 5 |
| GODEFROY | 115 |
| ISKRA | 88 |
| KARL LEISTER | 88 |
| KN ELECTRONIC | 116 |
| LA TOLERIE PLASTIQUE | 74 |
| LEXTRONIC | 14 |
| LIBRAIRIE PARISIENNE | |
| DE LA RADIO | 22-112 |
| MARLIN SOFTWARE | 111 |
| MESURELEC | 15 |
| MESURELEC | 15 |
| PENTASONIC | 18-19-20-21 |
| PERLOR RADIO | 4 |
| PRAGMA SCANNER'S | 113 |
| PRO EDITIONS | 24 |
| R.A.M. | 23 |
| RADIO MJ | 71 |
| REUILLY COMPOSANTS II ^e et III ^e Couv. + 3 | |
| RC 51 | 10 |
| ROCHE | 96 |
| SAINT-QUENTIN RADIO | 12-13 |
| SECOM | 88 |
| SELECTRONIC | 50-68 |
| SLOWING | 114 |
| SN GÉNÉRATION VPC | 112 |
| SOLDERIE ELECTRONIQUE (LA) | 10 |
| SONO | 114 |
| STCE (COMPO PYRÉNÉES) | 111 |
| STE NOUVELLE RADIO PRIM | 16 |
| SUPER BOY | 27 |
| SVE ELECTRONIC | 118 |
| TECHNITRONIC | 10 |
| TELE ST MARC (TSM) | 28-29-30-31 |
| TENIP | 68 |
| TERAL | IV ^e Couv. |
| TOUT POUR LA | |
| RADIO ELECTRONIQUE | 109 |
| TOUTE L'ELECTRONIQUE | 112 |
| TURBO TRONIC | 26 |
| UNIECO (EDUCATEL) Encart broché centre | |
| WEKA (encart jeté) | 17 |
| YAKECEM | 5 |

Photocomposition :
ALGAPRINT - 75020 PARIS
Distribution :
S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE
Le Directeur de la publication :
M. SCHOCK

DEPOT LEGAL
JANVIER 1990
N° D'ÉDITEUR 1166
Copyright © 1989
Société des PUBLICATIONS
RADIOELECTRIQUES et SCIENTIFIQUES



La reproduction et l'utilisation même partielles de tout article (communications techniques ou documentation) extrait de la revue « Electronique Pratique » sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc.

Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, doit être adressée à la Société des Publications Radio Electriques et Scientifiques.

Direction de la Publication : M. SCHOCK. - Imprimeur : LA HAYE-MUREAUX
Commission paritaire 60165.

NOUVEAU
UNAOHM




G 4020. 2 x 20 MHz. Ligne à retard.
Testeur de composant.
Recherche automatique de la trace. Avec 2 sondes ... **3730F**

Composants TERAAL

HEURES D'OUVERTURE : le lundi de 13 h 30 à 19 h,
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h SANS INTERRUPTION

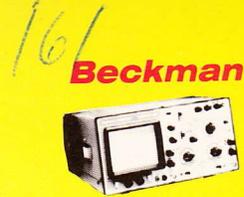26
RUE TRAVERSIÈRE
PARIS 12°
TÉL. : 43.07.87.74 +
MÉTRO : GARE DE LYON



9020
Double trace 2 x 20 MHz. Ligne à retard.
Testeur de composants.
Chercheur de trace.
Livré avec 2 sondes combinées **3990F**

COMPOSANTS - MESURES - LAMPES - SUPPORTS CI TULIPES - CONTACTS DORES A DES PRIX TERAL

FLUKE PROMOTION

DM 77 avec housse anti-choc . **1499 F**
PRIX T.T.C.

OSCILLOSCOPES



NOUVEAU

HM 203/6
Double trace 2 x 20 MHz 2mV à 20 V, add. soust. déclench.
AC-DC-HF-BF. Testeur de composants.
Livrés avec 2 sondes combinées **3900 F**

HM 100/5
3 x 100 MHz avec 2 sondes **8780 F**

NOUVEAU

HM 205-3
Double trace 2 x 20 MHz. Testeur de composants.
Mémoire numérique 2 x 1 K. Chercheur de trace.
Livrés avec 2 sondes combinées **6980 F**

HM 604. 2 x 60 MHz avec expansion Y X 5. Post.
accélééré 14 KV avec 2 sondes combinées **6760 F**

HM 8001. Appareil de base avec alimentation
permettant l'emploi de 2 modules **1550 F**

HM 8021-2. Fréquence-mètre
10 Hz à 1 MHz Digital **2478 F**

HM 8032. Générateur sinusoïdal
20 Hz à 20 MHz. Affichage de la fréquence **1850 F**

HM 8035. Générateur d'impulsions
2 Hz à 30 MHz **PROMOTION 2355 F**

UNAOHM

G 4030
Double base de temps. Double trace.
2 x 20 MHz. Bases de temps
réglables. Testeur composant
chercheur de trace
avec 2 sondes. **4680F**

OSCILLOSCOPE METRIX OX 722

Base de temps variable
2 x 20 MHz
Avec 2 sondes **3900F**

FER WELLER

Station soudage. Fer 24 Volts 50 W.
Bloc alimentation.
Support fer.

L'ENSEMBLE
EN PROMO **865F**

Accessoires mesure. Pince de test.
Adaptateur. Cordons. Pointe de touche.

Fers

Antex CS 17 LD **134 F** JBC 15 W LD **135 F**
Antex XS 25 LD **134 F** JBC 30 LD **135 F**
Panne LD à partir de . **29 F** JBC 40 LD **135 F**

FERS WELLER
également disponible

**TERAL LE SPECIALISTE
DES COMPOSANTS ET DE LA
MESURE. UNE VISITE S'IMPOSE
A VOUS DE JUGEZ**

MULTIMETRES

Beckman

DM 10 - Modèle de poche **359 F**
DM 15 B - AD/DC - 10 A - Bip **479 F**
DM 20 L - Gain trans. Bip **539 F**
DM 23 - Précision 0,5 % HFE **619 F**
DM 25 L - Test trans. et Capa **665 F**
DM 71 **419 F**
DM 73 - Gamme Auto-Mini **559 F**
DM 77 - Gamme Auto-Hold **PROMO**
DM 850 **1690 F**
T 100 B - 2000 points - Bip **939 F**
T 110 B - 2000 points - Hold **1089 F**
DM 76 - Multi de poche. Avec étui **249 F**
CM 20 - Capacimètre **829 F**
EDM 122 - Multimètre digital. Très grand display. 11 fonctions. Test de continuité sonore. Fréquence-mètre. Test capacité. Test diode **649 F**

METRIX MULTIMETRES



● MX 112 A avec boîtier de transport **680 F**
● MX 512 **940 F**
● MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. Précision 0,2 %. 6 fonctions. 25 calibres **1410 F**

● MX 51. Affichage 5000 points. Précision 0,1 %. Mémorisation 5 mesures. Buffer interne **1760 F**
● MX 573. Multimètre digital analogique **2950 F**

● MX 453. 20 000 Ω/V CC. VC : 3 à 750 V.I.C : 30 mA à 15 A IA : 30 mA à 15 A. Ω : 0 à 15 kΩ **865 F**
● MX 202 C. T. DC 50 mV à 1000 V.T. AC 15 à 1000 V. Int. DC 25 Ω à 5 A. AC 50 mA à 5 A. Résist. 10 Ω à 12 MΩ. Décalage 0 à 55 dB. 40 000 Ω/V **1120 F**
● MX 462 G. 20 000 Ω/V CC/AC. 1,5 VC : 1,5 à 1000 V. VA : 3 à 1000 V. IC : 100 μ à 5 A. IA : 1 mA à 5 A. 5 Ω à 10 MΩ **940 F**

FREQUENCEMETRES

Beckman

UC 10. 5 Hz à 100 MHz. Compteur. Intervalles. Périodes. 8 afficheurs **3195 F**

CENTRAD

346 - 1 Hz 600 MHz **1880 F**
MC 713 - Mesureur de champ **3499 F**

GENERATEURS DE FONCTIONS

FG2. 7 gammes. Sinus carrés triangles. Entrée VCF-OFFSET Beckman **2090 F**
AG 1000. Générateur BF. 10 Hz à 1 MHz. 5 calibres Faible dist. imp. 600 Ω Monacor **1500 F**
SG 1000. Générateur HF. 100 kHz à 150 MHz. 6 calibres Précis. 1,5 %. Sortie 100 mV Monacor **1460 F**
368. Générateur de fonction. 1 Hz à 200 kHz. Signaux carrés sinus triangle Centrad **1420 F**
869. Générateur de fonctions de 0,01 Hz à 11 MHz Centrad **3490 F**

ALIMENTATIONS

ELC
AL 841 **190 F**
AL 784 **350 F**
AL 785 **450 F**
AL 745 AX **650 F**
AL 812 **730 F**
AL 813 **730 F**
AL 781 N **1840 F**
ALIM - ELC

PROMOTION DU MOIS ALIMENTATION 13,8 V - 5 A PRIX TERAL 450 F

CATALOGUES ET DOCUMENTATION SUR TOUTES LA MESURE - KITS - ILP COMPOSANTS - FICHES - CABLES A DES PRIX FOUS

MONACOR

DMT 1000 A. Multimètre digital automatique. Grand affichage. 19 mm. Avec mémoire. Clavier avec touches sensibles. 20 A. PROMO **498 F**
DMT 7000. Multimètre digital. Grand affichage. 19 mm. Test capacité. Fréquence-mètre 20 Hz à 200 KHz. Test diode. Test transistor. 20 A. PROMO **597 F**
PT 140 **108 F**
PT 150 **129 F**
MT 250 **230 F**
DMT 2200. **360 F**
AG 1000 .. **1500 F**
SG 1000 .. **1460 F**
VM 1000 .. **1570 F**
LDM 815 .. **860 F**
CM 300 **576 F**

ANTENNES EXTERIEURES U.H.F. - V.H.F. AMPLI ANTENNE EXTERIEUR, INTERIEUR

ANTENNE INTERIEURE AMPLIFIÉE
Forme satellit., 30 dB **380 F**

Modules, adaptation video

UNI - 1 A. Module d'adaptation SECAM sur un magnétoscope VHS/PAL. Le module **350 F**
Pour autre adaptation, nous consulter.

TRANSISTORS

PRIX PROMO
AY 102 **15,00 F** BU 134 **16,00 F**
BF 457 **2,90 F** BU 138 **16,00 F**
BF 870 **3,80 F** BU 140 **16,00 F**
BF 871 **3,90 F** BU 141 **16,00 F**
BU 104 **15,00 F** BU 500 D **15,00 F**
BU 109 **15,00 F** BU 800 **15,00 F**

SUPPORTS TULIPE

8 B - 14 B - 16 B - 18 B - 20 B - 24 B - 28 B - 40 B.
La broche **0,20 F**

RELAIS TYPE EUROPEEN

6 V - 2 RT **43 F** 12 V - 2 RT **33 F**
Support relais 2 RT **7,80 F**

LIGNE RETARD

470 - NS **15 F** Quartz 6-5536 **9,50 F**

PERCEUSES MAXICRAFT

Perceuse 42 W avec 9 outils **99F**
Perceuse 42 W avec 15 outils **176F**
Perceuse 50 W **190F**
Alimentation pour perceuse **135F**
Support perceuse **85F**
Forets, meules, polissoirs disponibles

MICRO-PROCESSEUR

MC 1488 **9,50** 41256 **79,00**
MC 1489 **9,50**
MC 6809 E **63,00** PROMO
MC 68 A 02 **45,00** 68705 P3 **90,00**
MC 68 A 21 **25,00** 6802 **38,00**
MM 4416 **48,00** 6821 **14,00**
MM 2732 **37,00** MM 2732 **37,00**
MM 2716 **38,00** MM 2114 **19,00**
MM 2764 **35,00** MM 4116 **24,00**
SPO 256 ALL **135,00** TDA 2822 **14,00**

DEPARTEMENT UNIQUE EN TRANSFORMATEUR

FABRICATION FRANÇAISE
5 VA, 1 second **36,00** 5 VA, 2 second **39,00**
12 VA, 1 second **46,00** 12 VA, 2 second **49,00**
25 VA, 1 second **66,50** 25 VA, 2 second **69,00**
40 VA, 1 second **89,00** 40 VA, 2 second **93,00**
60 VA, 1 second **98,00** 60 VA, 2 second **103,00**

LABOTEC

Pour faire vos circuits imprimés, TERAL s'est équipé de la célèbre machine LABOTEC. Elle est à votre service pour les réaliser vous-mêmes au moindre coût. Tout le matériel nécessaire est, comme d'habitude, disponible chez TERAL.

Résistance 1/2 W, valeur courante
Prix uniquement par quantité
Panachés : **7,50 F** les 100 - Panachés : **32,50 F** les 500
Panachés : **55 F** les 1000

COMPOSANTS

TRIMMER MULTITOURS

AJUSTABLES (25 T)
De 0,15 μF à 200 Ω - 1 kΩ - 2 kΩ - 5 kΩ - 10 kΩ - 50 kΩ
100 kΩ - 200 kΩ - 500 kΩ **9,70 F**

CONDENSATEURS MKH

De 1 nF à 0,1 μF **1,20 F** pièce
De 0,15 μF à 0,22 μF **1,90 F** pièce
De 0,27 μF à 0,39 μF **2,15 F** pièce
De 0,47 μF à 0,68 μF **3,20 F** pièce

CANON A SOUDER

9 Br mâle **3,95 F** 25 Br mâle **6,10 F**
9 Br fem **4,20 F** 25 Br fem **7,10 F**
Capot 9 B **3,50 F** Capot 25 B **4,50 F**
15 Br mâle **5,30 F** 37 Br mâle **22 F**
15 Br fem **6,00 F** 37 Br fem **24 F**
Capot 15 B **4,00 F** Capot **16 F**

COFFRETS

ESM **TEKO**
EC 24-08 **116 F** P 1 .. **15 F** P 3 .. **35 F**
EC 26-10-FA **161 F** P 2 .. **22 F** P 4 .. **52 F**
ET 32-11 **207 F** AUS 12 **83 F**
ER 48-09 **355 F** AUS 22 **89 F**
CAB 222 **88 F**

**TOUS LES MODELES DISPONIBLES
DOC ET TARIF SUR DEMANDE**



CIRCUITS PREAMPLIFICATEURS - AMPLIS HYBRIDES ET MOS DE PUISSANCE - ALIMENTATION TORIQUES - TRANSFORMATEURS TORIQUES

FICHES

DANS - JACKS - CANNON - FICHES BINANES - FICHES ALIM. - ETC.

OK KIT

PL 66 alim. digitale
PL 82 freq. 50 MHz
OK 86. freq. 1 MHz
PL 61 capac. digit.
PL 56 Volt. digit.
OK 123 Génér BF
PL 44 Base de temps

SAFICO

L'OUTILLAGE POUR L'ETUDIANT ET LE PRO
CIF
TOUTE LA GAMME DU N° 1 FRANÇAIS
KF
POUR PROTEGER VOS MONTAGES ELECTRONIQUES ET LES ENTRETEINIR.

MECANORMA

NOUS SOMMES DISTRIBUTEURS DES KITS TSM



TOUS LES COMPOSANTS DES «KITS COLLEGES» SONT DISPONIBLES SEPARATEMENT. LISTE ET PRIX SUR DEMANDE

**NOUS EXPÉDIONS EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER À PARTIR DE 100 F D'ACHAT
CES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF ET SONT VARIABLES SELON L'APPROVISIONNEMENT.**