

LOISIRS ELECTRONIQUES D'AUJOURD'HUI

N°54

# Lead

APPLICATIONS DU CA3162E

ENCEINTE S.E.A.S K2V.P21REX


STATION METEOROLOGIQUE

FILTRE ANTI.LARSEN

SERRURE A FICHE JACK

PSEUDO.ALARMES AUTO

ISSN 0753-7409

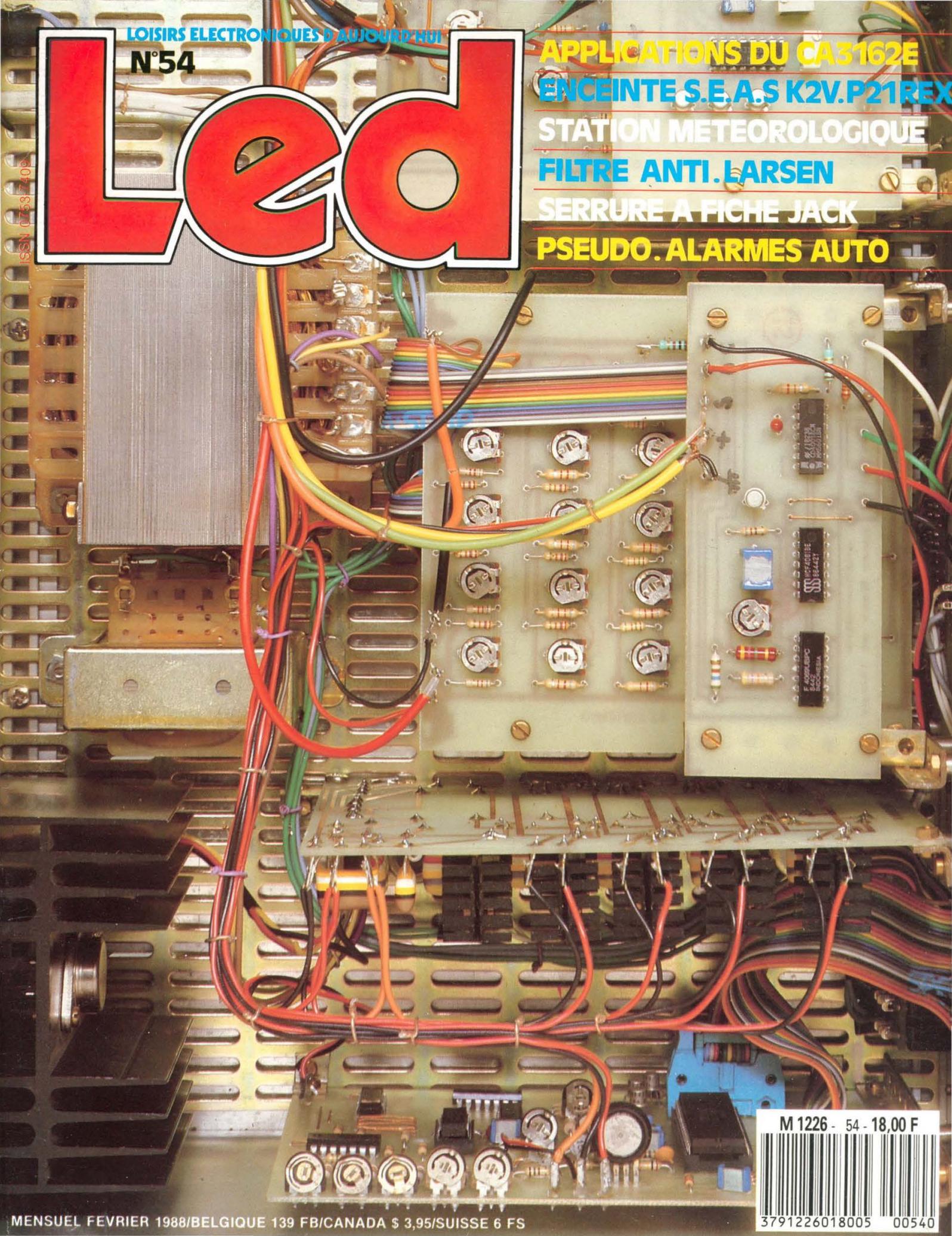

M 1226 - 54 - 18,00 F




3791226018005 00540

# OSCILLOSCOPE 9020

**Beckman Industrial**

**La bonne mesure...**

## 2 x 20 MHz

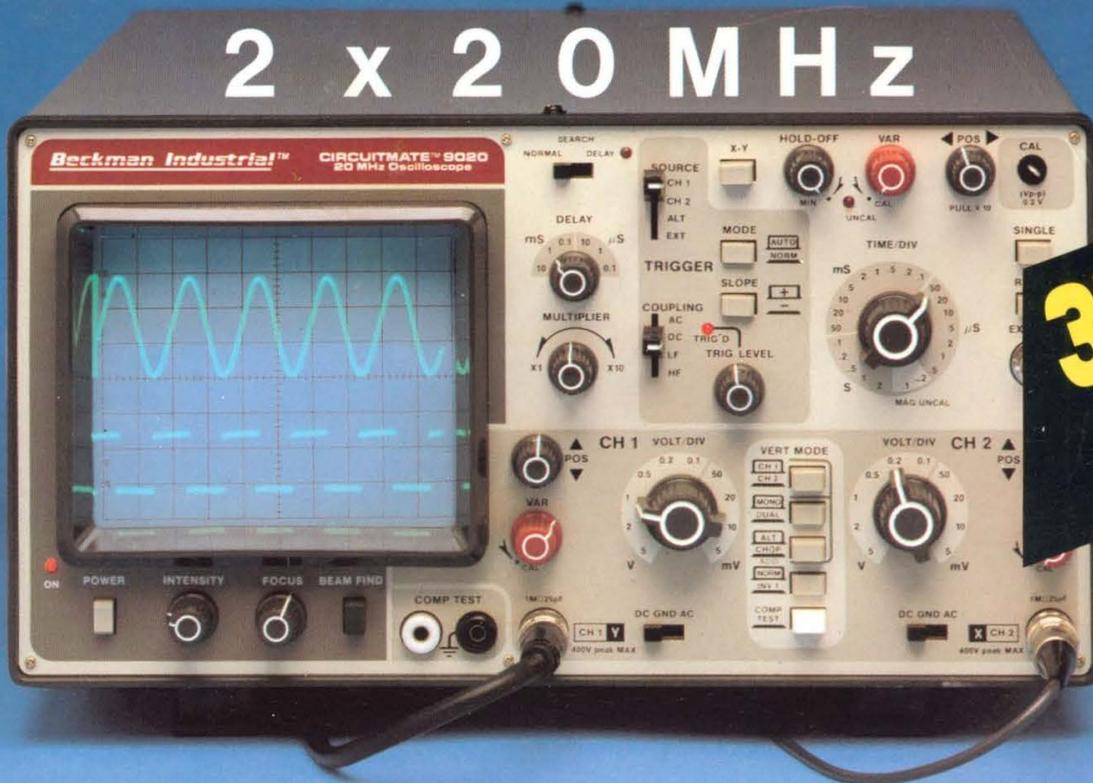

Ligne à Retard  
\*  
2 Sondes Variables  
1/1 & 1/10  
\*  
Garantie de 2 ans

**3750 F/TTTC**

A crédit : 750 F comptant  
12 mensualités de 284,80 F

- Ecran de 80 x 100 mm
- Testeur de composants
- Rotation de trace
- Fonctionnement X-Y
- Hold off variable
- Recherche automatique de trace
- CH1; CH2; CH1 ± CH2
- Sensibilité horizontale: 5mV/division

## GENERATEUR DE FONCTIONS FG2



- De 0,2 Hz à 2 MHz en 7 gammes
- Signaux carrés, triangulaires et sinusoïdaux
- Rapport cyclique variable
- Distorsion inférieure à 30 dB
- Entrée modulation de fréquence

**1978 F/TTTC**

A crédit : 478 F comptant  
6 mensualités de 269,70 F

**CIRCUITMATE** de **Beckman Industrial**



**\*ACER composants**

42, rue de Chabrol,  
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31  
Telex 643 608



**REUILLY composants**

79, boulevard Diderot,  
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17  
Telex 643 608



# Led

**Société éditrice :**  
Editions Périodes  
Siège social :  
1, bd Ney, 75018 Paris  
Tél. : (1) 42.38.80.88  
SARL au capital de 51 000 F  
Directeur de la publication :  
Bernard Duval

## LED

Mensuel : 18 F  
Commission paritaire : 64949  
Locataire-gérant :  
Editions Fréquences  
Tous droits de reproduction réservés  
textes et photos pour tous pays  
LED est une marque déposée ISSN  
0753-7409

Services **Rédaction-  
Abonnements :**  
(1) 42.38.80.88 poste 7315  
1 bd Ney, 75018 Paris

**Rédaction**  
Rédacteur en chef  
Jean-Pierre Lemoine  
Ont collaboré à ce numéro :  
C. de Linange, Bernard Dalstein,  
D.B., J.P.L., Guy Chorein, A.C.  
Gabriel Kossmann, Lionel Leveux

**Publicité**  
(1) 42.38.80.88 poste 7314  
Directeur de publicité :  
Alain Boar

**Abonnements**  
10 numéros par an  
France : 160 F  
Etranger : 240 F

**Petites annonces gratuites**  
Les petites annonces sont  
publiées sous la responsabilité de  
l'annonceur et ne peuvent se  
référer qu'aux cas suivants :  
- offres et demandes d'emplois  
- offres, demandes et échanges  
de matériels uniquement  
d'occasion  
- offres de service

**Réalisation**  
**Composition**  
Société AWAC - Paris  
Edi'Systèmes - Paris  
**Photogravure**  
Sociétés PRS/PSC - Paris  
**Impression**  
Berger-Levrault - Nancy

## 4

### LED VOUS INFORME

L'actualité du monde de l'électronique, les produits nouveaux.

## 6

### EN SAVOIR PLUS SUR LE CA3162E (1<sup>re</sup> PARTIE)

Ce composant est fort prisé par les lecteurs puisque pour un prix fort modique pour le service rendu et avec très peu de composants alentour, il permet de réaliser de nombreux affichages d'appareils basés tous sur le principe du voltmètre.

## 18

### STATION METEOROLOGIQUE METEOSAT (2<sup>e</sup> PARTIE)

Cette deuxième partie est consacrée aux vents. Nous abordons avec ce numéro de Led, la réalisation de la partie "électronique" de la girouette. Celle-ci permet de connaître avec exactitude la direction du vent et ce, pour 16 positions données par la rose des vents.

## 32

### SERRURE A FICHE JACK

Comme ce titre l'indique, la clé traditionnelle est remplacée par une fiche jack (6,35 stéréo dans notre cas). A l'intérieur de la fiche se trouvent deux résistances de précision qui sont comparées à celles contenues dans le montage fixé derrière la porte.

## 38

### S.O.S. DEMARRAGE (2<sup>e</sup> PARTIE)

Après la théorie, la pratique. Elle commence par le câblage des deux circuits imprimés que comporte cette réalisation, le raccordement de la bobine d'allumage... Cet appareil, simple à réaliser et de mise au point nulle, peut rendre d'évidents services pour les démarrages laborieux.

## 52

### FILTRE ANTI-LARSEN

Ce montage ne prétend pas résoudre tous les problèmes de larsen, car c'est un phénomène d'accrochage assez complexe et délicat à maîtriser. Toutefois, il devrait apporter un confort appréciable à tous ceux qui utilisent leur micro pour envoyer des messages entre deux passages musicaux, dans le cadre d'une animation publicitaire ou d'un spectacle.

## 56

### ALIMENTATION SANS TRANSFORMATEUR

La carte proposée a été étudiée afin d'être utilisée directement sur le secteur alternatif 220 V/50 Hz, sans transformateur d'isolement abaisseur, elle délivre en sortie une tension continue stabilisée de 24 volts avec un débit maximum de 100 mA.

## 60

### PSEUDO-ALARME POUR AUTOMOBILE

Le vol dans les automobiles constitue une triste réalité pour la

plupart d'entre nous. La solution que nous vous proposons est des plus simples et très économique : si nous ne pouvons investir dans un moyen de protection coûteux, contentons-nous de dissuader les voleurs en leur faisant croire à son existence ! Voyons comment en examinant trois approches différentes.

## 64

### ENCEINTE S.E.A.S. K2V-P21 REX

La présentation est classique, une colonne de 77 cm de hauteur, 24 cm de largeur et 30 cm de profondeur. La surface au sol est des plus réduite. C'est un système à deux voies. Le grave et le bas médium ont été confiés à un 21 cm portant la référence P21 REX. C'est un haut-parleur à suspension souple en caoutchouc avec membrane en polypropylène.

Pour les fréquences au-delà de 3 kHz, c'est à un tweeter à dôme aluminium portant la référence H 382 que revient la responsabilité de reproduire le haut-médium et les aigus.

Le bon équilibre tonal et la douceur sont les qualités intrinsèques du kit S.E.A.S. Nous avons constaté que les enceintes surmontées par un socle d'une vingtaine de centimètres donnaient un meilleur équilibre en rendant le grave plus aéré.

## 68

### PETITES ANNONCES GRATUITES

Un lien entre les lecteurs de Led pour vendre ou échanger du matériel.



## LES CDA 17, 18 ET 19

### Automatiques, légers et pratiques.

Réduire les dimensions et le poids sans pour autant abaisser les performances et la protection, tel a été l'objectif pour concevoir et réaliser ces multimètres de poche.

CDA propose ainsi trois modèles professionnels, 2 000 points de mesure, à sélection automatique de gammes, correspondant aux besoins les plus variés : maintenance électronique, électroménager, contrôles d'installations, électricité automobile, services après-vente...

### Nombreuses fonctions

Le CDA 17, premier modèle, dispose des fonctions voltmètre continu et alternatif (jusqu'à 500 V) et ohmmètre (jusqu'à 2 M $\Omega$ ). Deux tensions de mesure sont possibles en ohmmètre.

Le CDA 18, en plus des possibilités du CDA 17, dispose de la fonction ampèremètre continu et alternatif (jusqu'à 200 mA).

Le CDA 19, le plus complet, dispose de fonctions supplémentaires : test sonore de continuité, test semi-conducteurs et maintien de l'affichage. Le CDA 19 peut être utilisé en sélection manuelle de gammes et dans ce cas l'étendue de mesure est de 3 000 points.

Précision de base : 0,5 % de la lecture.

### Protections et extensions de mesures

Les CDA 17, 18 et 19 sont équipés de douilles, cordon et pointe de touche de sécurité. Leur protection est assurée par fusible HPC, diodes et thermistance CTP. Ils sont équipés d'une pile 9 V standard.

Dimensions et masse : 152 x 53 x 30 mm - 200 g (pile et cordon compris).

Une importante gamme d'accessoires de mesures élargit leur champ d'applications : pinces et minipinces ampèremétriques, cellule de luxmétrie, sonde de température. A titre d'exemple, avec une minipince ampèremétrique les mesures d'intensités alternatives sont portées jusqu'à 150 A.

CDA 5, rue du square Carpeaux  
75018 Paris. Tél. (1) 46.27.52.50.

## STAGES SCOLAIRES

### ANGLAIS

### + INFORMATIQUE

L'Association A.S.L. propose des séjours anglais + informatique en Angleterre, à Bedford, du 3 au 23 juillet et du 31 juillet au 20 août. Ces séjours, réservés aux élèves de la 5<sup>e</sup> à la 1<sup>re</sup>, comportent 3 heures de cours d'anglais par jour, le matin, en classes de 8 élèves maximum et 2 heures par jour, l'après-midi, consacrées à la technique d'utilisation du micro-ordinateur, à l'apprentissage de la programmation en Basic ainsi qu'à son utilisation pour le traitement de texte (groupes de 2 à 3 élèves pour un micro-ordinateur).

L'hébergement est en famille soigneusement sélectionnée, en pension complète (un seul français par famille). Le voyage est réalisé en groupe, par train ou avion, au départ de Paris et des principales villes de France.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès d'A.S.L. 15, allée des Genêts 33127 Martignas (près de Bordeaux). Tél. 56.21.40.96.

## INDICATEUR

### TRANSMETTEUR


### INTELLIGENT ITI 20

Cet indicateur de tableau, 20 000 points, format 96 x 48 mm, est entièrement programmable au clavier ou par son réseau RS232C.

Il permet la mesure de grandeurs électriques ou physiques et présente des résultats directement dans la grandeur mesurée (mise à l'échelle). Deux seuils, une alimentation pour transmetteur 2 fils et une alimentation pour capteurs à jauge rendent cet instrument idéal pour l'emploi dans tous les processus et installations industriels.

Une option sortie analogique 4-20 mA isolée ou numérique RS232C avec mise en réseau transforme en outre l'appareil en transmetteur programmable.

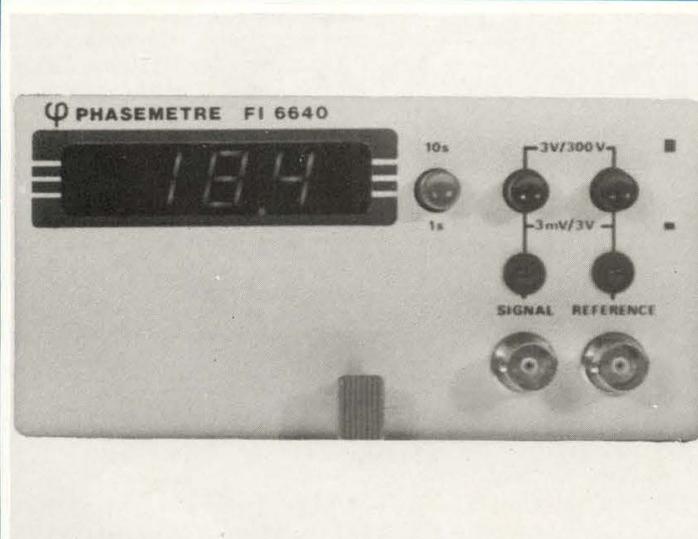AOIP Mesures Z.I. de Saint-Guenault, Rue Marys Bastié, B.P. 182 91006 Evry Cedex. Tél. (1) 60.77.96.15.



## NOUVEAU PHASEMETRE

Française d'Instrumentation complète sa gamme d'appareils de mesure de conception modulaire par un phasemètre référencé F1 6640.


Celui-ci offre les caractéristiques suivantes :

- 2 000 points de mesure
- Déphasage : de 0° C  $\pm$  199,99° C.
- Résolution : 0,1° C.
- Fréquence de fonctionnement : de 0,2 Hz à 3 MHz.
- Niveau d'entrée : de 3 mV à 3 V ; de 3 V à 300 V.
- Temps d'intégration : 1 et 10 s.

Française d'Instrumentation 1, rue Eugène Piat, 10000 Troyes. Tél. 25.78.15.55.
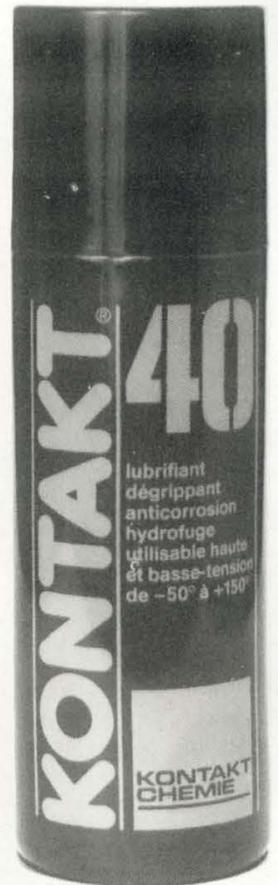
# KONTAKT 40

Un seul produit pour  
80 % de vos problèmes...



Un nouveau produit de KONTAKT CHEMIE

**KONTAKT 40** aérosol multifonctionnel, nettoie, dégrisse, lubrifie, protège, conserve, élimine l'humidité, facilite le démarrage des moteurs en milieux salins et humides, dépose un film protecteur anticorrosion durable, élimine courants de fuite et supprime les risques de court-circuits, utilisable de  $-50^{\circ}$  à  $+150^{\circ}$ .

## Davantage de produit pour le même prix

(aérosol de **270 ml** de volume total **200 ml** de produits en phase liquide, 12 aérosols par carton).

En vente : grossistes, électroniciens et commerces spécialisés. Notice technique gratuite sur demande à :

**SLORA**

BP 91,  
57602 Forbach.  
T. 87.87.67.55  
Telex 930422.



## DES AGENDAS DE POCHE FIDELES ET SURS

Plus rapides, plus légers et presque aussi jolis que votre secrétaire, les agendas de poche Sharp peuvent être emportés gratuitement à bord des trains et avions (votre secrétaire vous coûte une place entière !).

Toujours présents à vos côtés, ils

n'oublient aucun rendez-vous et sont toujours prêts à vous fournir l'adresse ou le numéro de téléphone de votre correspondant.

Assistants efficaces, les agendas de poche Sharp sont également de savants calculateurs, ils se plient à toutes vos opérations et ne demandent jamais d'augmentation...

La gamme des agendas de poche Sharp comprend 4 modèles adaptés à l'étendue de vos relations, de la version carte de crédit EL-6061 (50 correspon-

dants) au format portefeuille PC-1100, doté de cartes mémoires interchangeables, programmable en Basic et capable de mémoriser 410 correspondants.

Un dernier conseil, ne renvoyez pas encore votre secrétaire, les agendas de poche Sharp ne savent pas encore taper à la machine.

Agendas de poche Sharp, 4 modèles de 290 à 1 400 F TTC. Sharp Burotype Machines BP n° 50094, 95948 Roissy Charles-de-Gaulle. Tél. (1) 48.63.82.00.



# Le CA3162E et ses applications

Le convertisseur analogique-digital de type CA 3162E est un circuit fort usité. Ce petit composant livré en boîtier DIL à 16 broches est très apprécié par les lecteurs puisque, pour un prix modique pour le service rendu, et avec très peu de composants, il permet de réaliser de nombreux affichages d'appareils tous basés sur le principe du voltmètre.

**E**n fait, le circuit CA3162E est un convertisseur analogique-digital pour affichage en clair de la tension de mesure sur 3 digits. Pour cette application standard, le schéma de base est fort utilisé par un grand nombre de concepteurs et puisque ce circuit est tellement plébiscité nous avons pensé, à la rédaction, qu'il pouvait être opportun de lui consacrer un petit article en essayant toutefois de sortir des sentiers battus.

C'est pourquoi, dans un premier temps, nous expliquons dans le détail le fonctionnement du circuit avec ses caractéristiques d'emploi et ses limites de fonctionnement pour, dans un second, proposer des schémas d'applications un peu particuliers.

## BROCHAGE DU CA3162E

Il est donné à la figure (1), le boîtier étant livré sous cette forme (suffixe E) en plastique avec 16 broches de sortie au pas DIL. Il peut cependant être approvisionné sous la forme de chip et prend alors la dénomination de CA3162H.

Ce circuit est fabriqué par RCA.

Les différentes broches sont toutes utilisées, comme le montre la figure (1) et il faut bien remarquer que l'alimentation, sur laquelle nous reviendrons pour ses caractéristiques d'emploi, est de 5 V.

## ORGANIGRAMME DU CA3162E

Le synoptique interne de fonctionnement est proposé à la figure (2). Le circuit est un convertisseur A/D de structure monolithique I<sup>2</sup>L qui fonctionne selon le principe double rampe.

La pièce maîtresse de ce I<sup>2</sup>L est un convertisseur tension/courant avec un générateur de courant de référence. Le convertisseur de tension convertit la tension d'entrée en un courant qui charge un condensateur placé entre la sortie du convertisseur U/I (broche 12) et le pôle positif de l'alimentation.

Cette charge détermine un intervalle de temps et à la fin de la charge du condensateur le convertisseur U/I est **déconnecté de la capacité et en remplacement se connecte un générateur de courant constant de polarité opposée.**

Le cycle de mesure est réglé par une horloge interne à environ 786 kHz qui, après division, fournit la fréquence de multiplexage de 384 Hz et il y a possibilité de pouvoir adopter un nombre de cycles de mesure de 4 ou de 96 par seconde.

Le temps de conversion est donc de 10 ou 240 ms, ce qui est très correct pour l'utilisation. Les deux broches 10 et 11 correspondent à l'entrée analogique de mesure et l'impédance d'entrée est très élevée, environ 100 M $\Omega$  pour un courant de polarisation faible de l'ordre de 70 à 80 nA. La précision sur la mesure est meilleure que 0,1 % mais l'affichage 3 digits limite naturellement cette précision à  $\pm 1$  digit.

Le CA3162E est prévu, à l'aide de son alter ego, le décodeur CA3161E, pour indiquer un dépassement positif ou négatif et la gamme de mesure pouvant être affichée s'étend donc de -99 à 999 mV, ce qui octroie donc une marge d'erreur de 1 mV.

En ce qui concerne le bornage représenté sur ce schéma, il est intéressant de communiquer au lecteur la correspondance entre celui-ci et le rôle de

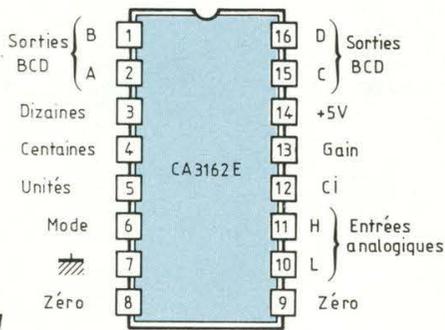


Fig. 1

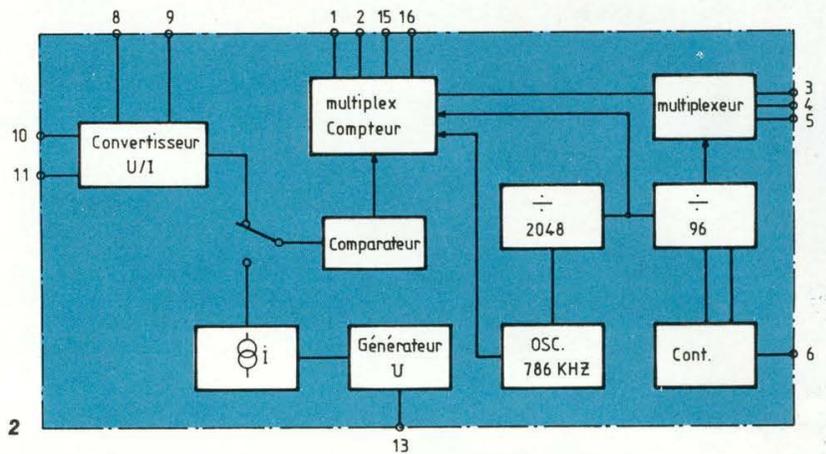


Fig. 2

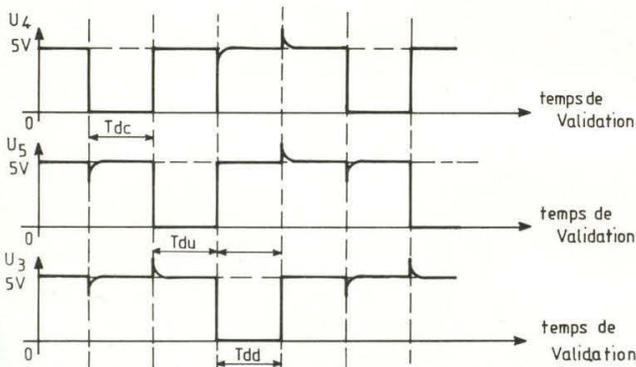


Fig. 3

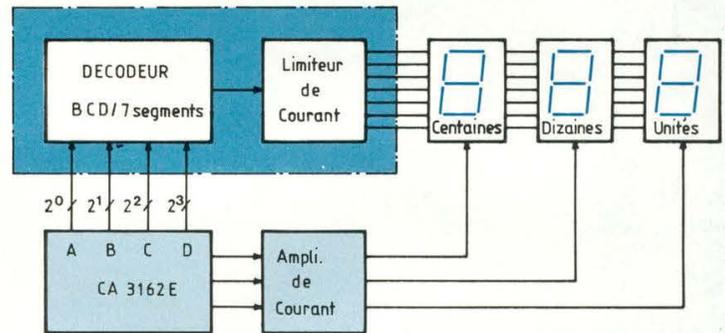


Fig. 4

chaque borne. Nous avons :

N° borne	Désignation
1	Sortie BCD, 2 <sup>1</sup>
2	Sortie BCD, 2 <sup>0</sup>
3	Sortie sélection digit, NSD*
4	Sortie sélection digit, MSD*
5	Sortie sélection digit, LSD*
6	Contrôle de mode de conversion
7	Masse (0 V)
8	Réglage du zéro
9	
10	Entrée basse
11	Entrée haute
12	Capacité d'intégration
13	Réglage du gain
14	+ Alimentation (+ 5 V)
15	Sortie BCD, 2 <sup>2</sup>
16	Sortie BCD, 2 <sup>3</sup>

**\* Nota :**

LSD : Least Significant Digit, ou digit de poids le plus faible.  
 NSD : Next Significant Digit, ou digit de poids au-dessus.  
 MSD : Most Significant Digit, ou digit de poids le plus élevé.

**DESIGNATIONS**

**PRINCIPALES**

**DE FONCTIONNEMENT**

- Conversion analogique-digitale double rampe.
- Affichage multiplexé des displays.
- Référence de tension interne ultra-stable.
- Possibilité de lecture de 99 mV en dessous du 0 V avec une alimentation simple.
- Entrée différentielle.

- Oscillateur interne, aucune horloge externe n'est requise.
- Choix du mode de conversion. Vitesse basse : 4 Hz ou vitesse élevée : 96 Hz.
- Possibilité de verrouillage. Conversion interdite avec maintien de l'affichage. Mémorisation.
- Indication du dépassement "EEE" pour les mesures supérieures à +999 mV (BCD code : 1011)\*\*.
- Indication du dépassement " - " pour les mesures négatives supérieures à -99 mV (BCD code : 1010)\*\*.

**\* Nota :**

Les indications sont uniquement valables pour l'utilisation conjointe du CA3162E avec le décodeur-driver BCD/7 segments de type CA3161E.

# Le CA3162E et ses applications

## CHRONOGRAMMES DE FONCTIONNEMENT

Ils sont présentés à la figure (3) et mettent en évidence la succession particulière des signaux sur les broches de sortie sélection digit.

Le graphe du haut pour la broche 4 représente l'affichage des centaines (MSD), celui du milieu l'affichage des unités (LSD) et enfin celui du bas, l'affichage des dizaines à la broche 3 (NSD).

Il apparaît sur ces graphes des pics parasites qui sont principalement dus à la conception même du circuit et ne nuisent en rien ni au fonctionnement ni à la lecture du fait de l'affichage multiplexé et de la persistance rétinienne de l'œil.

Pour en terminer avec ces chronogrammes de fonctionnement, après les signaux de commande LSD, NSD et MSD, il reste tout de même 25 % du cycle réservé... pour la mesure. Au moment de la sélection d'affichage, le code BCD correspondant est disponible sur les sorties BCD 2<sup>0</sup>, 2<sup>1</sup>, 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, soit respectivement sur les bornes 2, 1, 15 et 16 du circuit.

## LE 3161E

### COMMENSAL DU 3162E

Comme nous l'avons vu lors des désignations principales de fonctionnement, si l'on désire d'une part afficher des valeurs négatives et positives, soit "-99 mV" pour les premières et "999 mV" pour les secondes et, d'autre part bénéficier des indications de dépassement, soit "-" pour le dépassement négatif et "EEE" pour le positif, il est nécessaire de faire travailler le CA3162E avec le décodeur-driver CA3161E du même constructeur.

Mais il est tout à fait possible, comme en fait état le synoptique de la figure (4) de prévoir un autre décodeur que le CA3161E, cependant la technologie doit être la même et il faut par ailleurs remarquer que ce circuit possède un limiteur de courant interne qui élimine

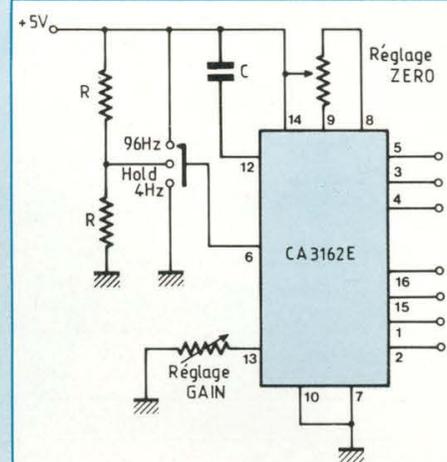


Fig. 5

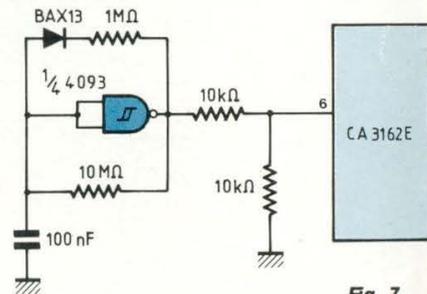


Fig. 7

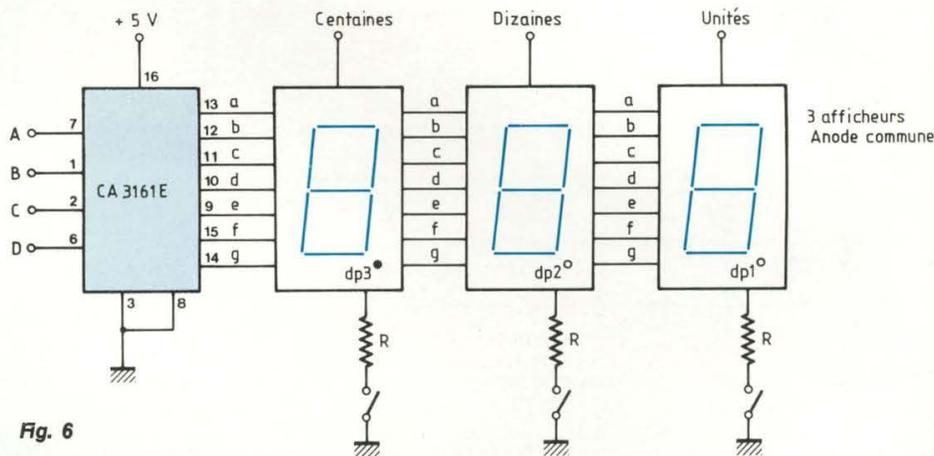


Fig. 6

le besoin d'intercaler des résistances pour chaque segment.

Le CA3161E peut être aussi livré en version chip sous la dénomination CA3161H et ses entrées sont compatibles avec les niveaux logiques TTL. Les sorties segment peuvent délivrer un courant constant de 15 mA typique et il est intéressant de savoir que son brochage est compatible avec la plupart des décodeurs standards. Enfin, au repos, la dissipation est de 18 mW typique.

## LE CONTROLE

### DE MODE DE CONVERSION, LES REGLAGES

La broche 6 détermine le contrôle de

mode. Une tension de +5 V appliquée à cette entrée provoque un taux d'échantillonnage à grande vitesse (96 Hz) et au contraire, un 0 V (masse) sur cette entrée provoque un faible taux d'échantillonnage à faible vitesse (4 Hz).

Maintenant, si la broche 6 est portée à une tension maintenue fixe à 1,2 V, en plaçant par exemple une résistance de 12 kΩ entre la borne et l'alimentation +5 V ou bien encore à +2,4 V par l'emploi de deux résistances R d'égale valeur, 10 kΩ par exemple, aux bornes de l'alimentation, ce que montre la figure (5), il est alors tout à fait possible de "verrouiller" l'information et de mémoriser l'affichage.

Lorsque le CA3162E est dans ce mode d'inhibition, l'échantillonnage

Caractéristiques	Conditions de test	Limites			Unités
		min.	typ.	max.	
Tension d'alimentation		4,5	5	5,5	V
Courant d'alimentation	100 kΩ à V <sup>+</sup>	-	-	17	mA
Impédance d'entrée		-	100	-	MΩ
Courant d'entrée	Bornes 10 et 11	-	-80	-	nA
Ajustement zéro offset	V11 - V10 = 0 V sortie lecture décodée	-12	-	+12	mV
Ajustement gain	V11 - V10 = 900 mV sortie lecture décodée	846	-	954	mV
Linéarité***	Voir notes 1 et 2	-1	-	+1	coup
Taux de conversion mode lent	Borne 6 = 0 V ou en l'air	-	4	-	Hz
Taux de conversion mode rapide	Borne 6 = +5 V	-	96	-	Hz
Tension de contrôle de conversion (verrouillage)	Borne 6	0,8	1,2	1,6	V
Tension d'entrée en mode commun****	Voir notes 3 et 4	-0,2	-	+0,2	V
Courant BCD niveau bas	V <sub>BCD</sub> ≥ 0,5 V au 0 logique bornes 1, 2, 15, 16	0,4	1,6	-	mA
Courant de digit sélection	V <sub>digit select</sub> = 4 V au 0 logique bornes 3, 4, 5	1,6	2,5	-	mA
Coeff. de température ajustage zéro	V <sub>i</sub> = 0 V, pot. zéro milieu de course	-	10	-	μV/°C
Coeff. de température réglage gain	V <sub>i</sub> = 900 mV, pot. gain = 2,4 kΩ	-	0,005	-	%/°C

#### Notes sur le tableau :

\*\*\* 1. Appliquer zéro volt entre les bornes 10 et 11 (mise en court-circuit) et ajuster le potentiomètre de ZERO pour avoir une lecture de 000 mV.

Appliquer maintenant 900 mV à l'entrée différentielle et régler le potentiomètre de gain pour avoir une lecture de 900 mV.

2. La linéarité est mesurée comme étant la différence d'une ligne droite passant par le zéro par rapport à une pleine échelle positive. Les limites ne doivent pas dépasser une erreur de ±0,5 bit par coup.

\*\*\*\* 3. Pour les applications où la borne 10 n'est pas au même potentiel que la borne 7 (masse = 0 V), une résistance dont la valeur ne doit pas être supérieure à 100 kΩ peut être prévue à l'entrée.

4. La tension d'entrée de mode commun par rapport à la masse ne peut pas dépasser +0,2 V si le signal maximum de 999 mV est sur la borne 11. Ainsi la borne 11 (entrée haute) ne peut pas agir au dessus de +1,2 V ou -0,2 V par rapport à la masse. Si le maximum du signal d'entrée est inférieur à 999 mV, la tension d'entrée de mode commun peut être augmentée en conséquence.

continue à 4 Hz, mais pour le cas où la borne 6 est portée à 1,2 V, le display est verrouillé prioritairement à la dernière lecture avant l'application du 1,2 V. En enlevant le 1,2 V on rétablit l'affichage normal, il faut noter cependant que si l'entrée 6 est en l'air, le taux d'échantillonnage est de 4 Hz.

En ce qui concerne les réglages du circuit, il n'y en a que deux, très simples à effectuer et qui correspondent d'une part au réglage du zéro et d'autre part à celui du gain.

Pour le zéro, il suffit simplement de court-circuiter l'entrée de mesure et d'ajuster précisément l'ajustable multi-tours connecté entre les broches 8 et 9 avec curseur au pôle positif de l'alimentation de façon à lire "000" sur l'affichage.

Quant au réglage du gain, il nécessite d'avoir recours à une valeur de référence à l'entrée de mesure. A ce moment, on ajuste avec soin le réglage du potentiomètre connecté entre broche 13 et masse (0 V) de façon à avoir l'identité mesure appliquée = affichage, ceci à pleine échelle. Si par exemple, on porte l'entrée de mesure à une tension de 0,9 V, il faut ajuster le réglage de gain pour lire sur les afficheurs "900" (mV).

## CARACTERISTIQUES

### MAXIMALES D'EMPLOI

Désignation	Bornes	Valeurs
Alimentation	7, 14	+7 V
Tension d'entrée	10 ou 11	±15 V et 0 V
Dissipation	-	750 mW
Température de fonctionnement	-	0 à 75° C

## CARACTERISTIQUES

### ELECTRIQUES D'EMPLOI

Nous donnons dans le tableau ci-contre, les principales caractéristiques électriques d'emploi. Celles-ci sont fournies par une température ambiante de 25° C, une tension d'alimentation de +5 V, le potentiomètre de réglage de zéro étant à mi-course

# Le CA3162E et ses applications

et celui de gain consigné à une valeur de 2,4 k $\Omega$ .

## CIRCUIT D'AFFICHAGE

Le circuit standard avec signe négatif et indication de dépassement est représenté à la figure (6). Comme on le voit sur ce schéma, l'utilisation du décodeur-driver CA3161E autorise l'emploi d'afficheurs 7 segments à LED, type anode commune, sans résistance de limitation de courant.

Nous proposons ci-dessous un petit tableau caractéristique du circuit CA3161E pour cette application.

En ce qui concerne l'affichage du point décimal (dp), celui-ci n'est pas géré par le circuit intégré et il convient donc, pour une application donnée, de le commander extérieurement. Comme le montre la figure (6), cela s'effectue simplement par l'intermédiaire de résistances de limitation R portées ou non à la masse puisque l'afficheur est un modèle à anode commune. Naturellement, à l'inverse des segments "a" à "g" qui sont à relier entre eux pour le multiplexage, les trois segments "dp1", "dp2" et "dp3" doivent être isolés électriquement les uns des autres.

## GEL SPORADIQUE DE L'AFFICHAGE

Lors d'utilisations spécifiques où la mesure évolue sans cesse autour d'un même point, on constate une fluctuation de l'affichage assez gênante. Il

est alors possible de geler sporadiquement celui-ci en verrouillant puis déverrouillant à une cadence fixe ou réglable la borne 6 de contrôle de mode.

Nous avons représenté à la figure (7) un système très simple à une porte trigger, laquelle avec les éléments associatifs, constitue un oscillateur basse fréquence. A chaque niveau, en sortie de porte, le pont diviseur de rapport 1/2 met la borne 6 à  $\frac{V_{DD}}{2}$  et il y a

mémorisation de l'affichage. En revanche, dès que le niveau est bas, le taux d'échantillonnage redevient de 4 Hz.

Un montage similaire est proposé à la figure (8) plus complexe, il a l'avantage en jouant sur la valeur des éléments de pouvoir établir un rapport cyclique variable. De cette façon, on peut contrôler avec précision les durées de gel et l'autorisation de l'affichage.

Enfin, à la figure (9), nous proposons un dernier schéma dont l'avantage consiste en une commande extérieure. Deux portes NAND sont montées en oscillateur astable et les deux autres en inverseur. Lorsque la borne d'entrée est laissée en l'air ou bien portée au 1 logique, le transistor BC557 est bloqué et il y a mesure au rythme de la cadence de l'oscillateur astable et gel sporadique de l'affichage octroyé par celui-ci. Si maintenant on porte la borne de commande au 0 logique, le transistor se sature et

la borne 6 est portée à  $\frac{V_{DD}}{2}$ . L'affichage est mémorisé.

## DIAGRAMME DES TEMPS POUR L'ECHANTILLONNAGE A HAUTE VITESSE

Nous avons représenté à la figure (10) quatre signaux différents que l'on peut observer à l'oscilloscope lorsque la borne de contrôle de mode est portée au +5 V. Le graphe du haut correspond au signal relevé sur la borne 12 sur laquelle est connectée la capacité d'intégration de 0,27  $\mu$ F pour l'oscillateur interne.

Les trois autres graphes correspondent respectivement aux signaux relevés sur les sorties de sélection digit, respectivement de poids le plus faible, intermédiaire et plus élevé. On peut noter par ailleurs que la conversion analogique-digitale demande approximativement 5 ms dans les deux modes.

Afin de clarifier les esprits sur tous ces contrôles de mode, nous donnons à la figure (11) les deux schémas à réaliser (au choix) pour obtenir l'échantillonnage lent de 4 Hz, à la figure (12), celui pour obtenir l'échantillonnage rapide de 96 Hz et enfin à la figure (13) l'interconnexion la plus simple à réaliser pour obtenir la mémorisation de l'affichage et le verrouillage de celui-ci.

## LE CIRCUIT DE MESURE ET D'ENTREE

Comme nous l'avons vu, le convertisseur CA3162E connecté à son commensal CA3161E peut afficher au minimum une tension négative de 99 mV avec signe (-) et une tension de 999 mV, sans signe naturellement puisqu'il n'y a que trois digits.

On comprend bien alors que si l'on veut réaliser un voltmètre avec différents calibres de mesure, il va falloir organiser un diviseur de tension ou pont atténuateur afin de pouvoir mesurer, par changement de calibre, des tensions variant de quelques mV à, le cas échéant, plusieurs milliers de volts.

### CA3161E - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES A TA = 25° C

Caractéristiques	Limites			Unités
	min.	typique	max.	
Tension d'alimentation	4,75	5	5,25	V
Courant d'alimentation	-	3,5	8	mA
Courant de sortie niveau bas	18	25	32	mA
Tension d'entrée niveau haut	2	-	-	V
Tension d'entrée niveau bas	-	-	0,8	V
Consommation	-	18	-	mW

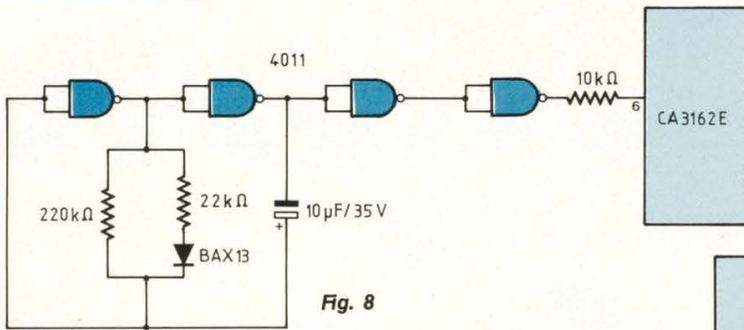


Fig. 8

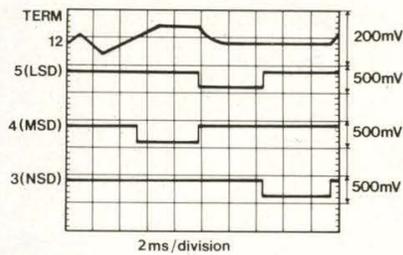


Fig. 10

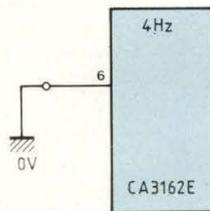


Fig. 11

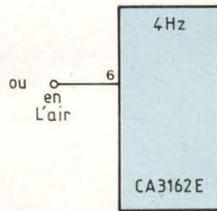


Fig. 12

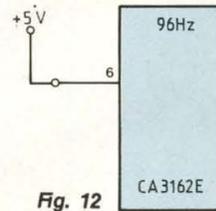


Fig. 13

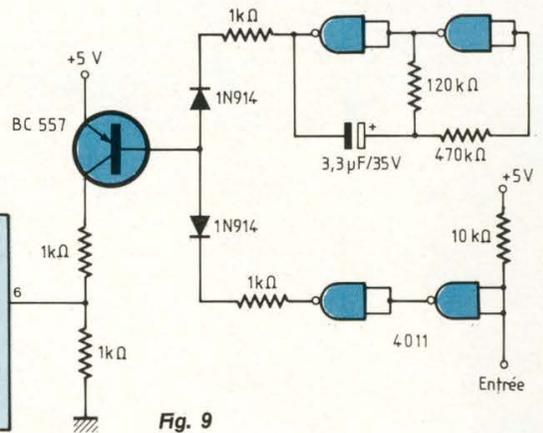
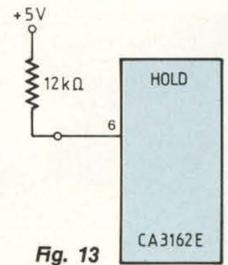


Fig. 9

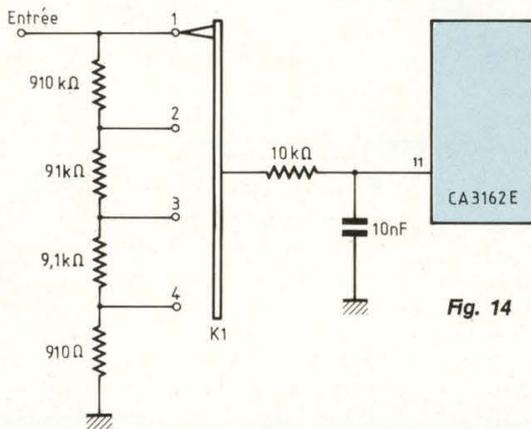


Fig. 14

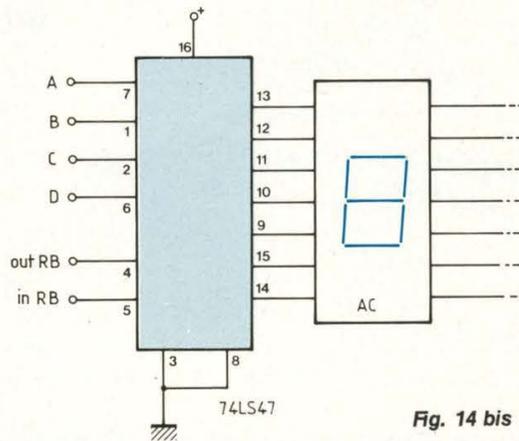


Fig. 14 bis

Nous proposons à la figure (14) un tel pont diviseur où, par l'action sur un commutateur à quatre positions, on peut sélectionner les gammes suivantes :

Position 1 : de 1 V à 999 V, résolution 1 V.

Position 2 : de 0,1 V à 99,9 V, résolu-

tion 100 mV.

Position 3 : de 0,01 V à 9,99 V, résolution 10 mV.

Position 4 : de 1 à 999 mV, résolution 1 mV.

A l'aide des valeurs de résistances données à la figure (14), l'atténuation est de 1 000, 100, 10 et 1.

Si, maintenant, l'on désire optimiser un circuit d'entrée de haute précision, il convient d'utiliser un réseau de résistances étalon. On choisira par exemple le modèle Caddock qui est réalisé sur substrat céramique spécialement pour la constitution d'atténuateurs d'entrée normalisés pour multimètres

# Le CA3162E et ses applications

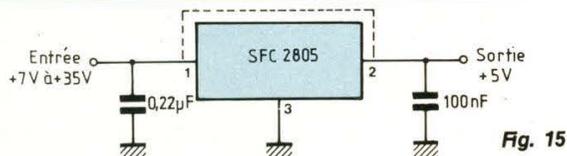


Fig. 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8

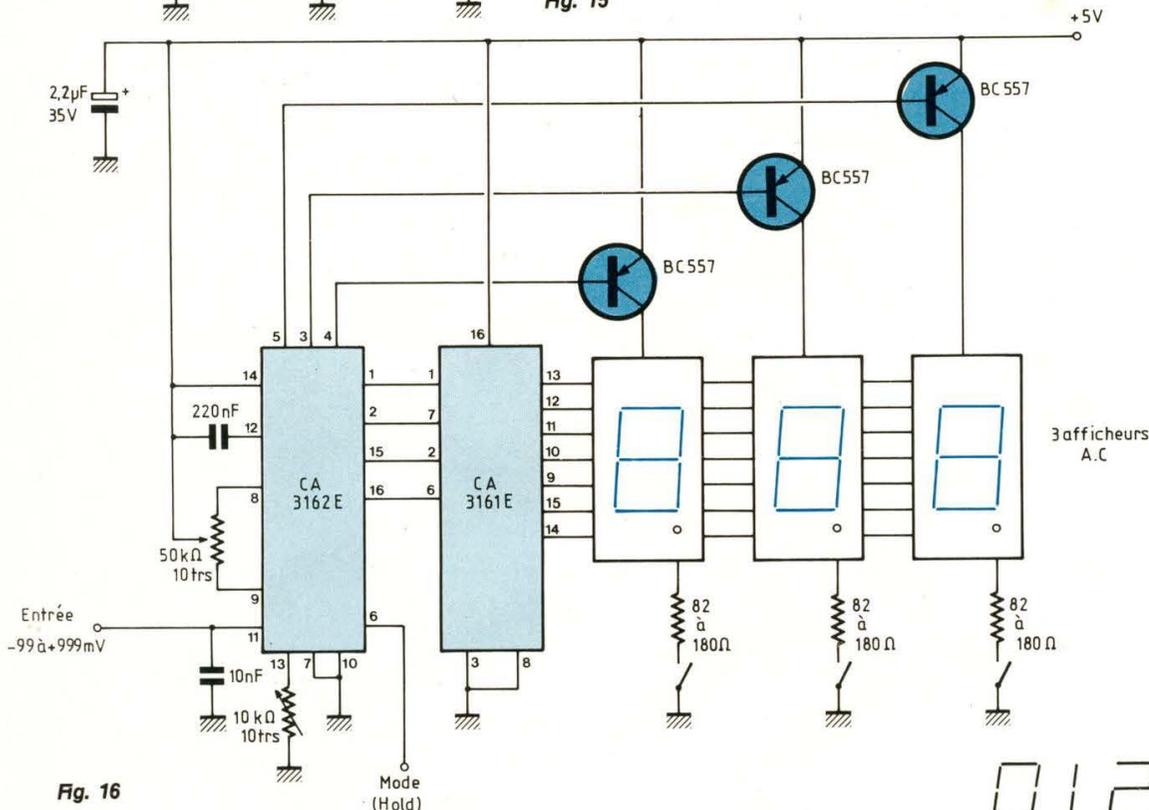


Fig. 16

Fig. 20

0 1 2 3 4 5 6

digitaux. Les principales caractéristiques sont :

- Dimensions : 51 × 17 × 2,3 mm.
- Résistances d'atténuation : 9 MΩ + 900 kΩ + 90 kΩ + 9 kΩ + 1 kΩ.
- Tolérance absolue : 0,25 %.
- Tolérance relative : 0,1 %.
- Stabilité : 50 ppm.

De toute façon, on aura toujours intérêt à utiliser au mieux le calibre comme dans toute bonne mesure, afin de minimiser au maximum l'erreur résultante.

## L'ALIMENTATION DU CIRCUIT

Nous avons vu dans les tableaux

caractéristiques que l'alimentation devait être comprise entre +4,5 V et +5,5 V mais qu'en fait la valeur typique est de +5 V. Il est donc clair que toutes tensions supérieures sont à proscrire et pour ce faire, le mieux est de prévoir un petit régulateur positif intégré de 5 V en sortie. Le type 7805 ou SFC 2805 monté comme le montre la figure (15) convient très bien et est largement dimensionné avec le 1 A qu'il peut fournir.

La tension d'entrée peut varier entre +7 et +35 V, celle de sortie reste stable et constante à +5 V.

Prévoir un dissipateur pour ce composant.

## SCHEMA TYPIQUE D'APPLICATION

A la figure (16) nous trouvons le schéma de base qui, utilisant conjointement les circuits CA3162E et 3161E avec trois afficheurs à anode commune, permet de réaliser un module voltmètre à affichage digital 3 digits. La gamme de mesure à l'entrée s'étend de -99 mV à 999 mV. Les trois transistors BC557 peuvent être remplacés par des BC177 ou encore des 2N 2907 et la capacité d'intégration peut être une 0,22 µF C280 ou encore mieux une 0,27 µF MKH.

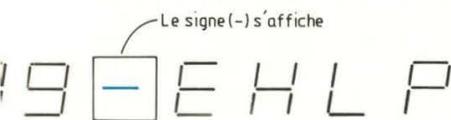


Fig. 17


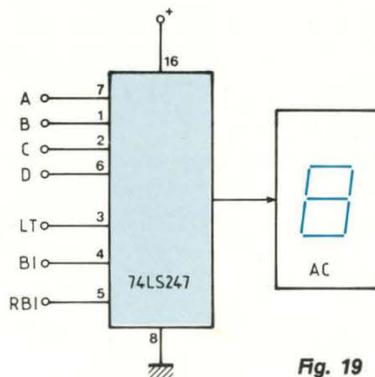


Fig. 19

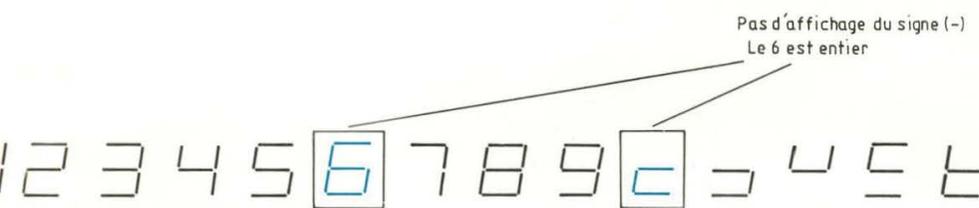

Pas d'affichage du signe (-)  
Le 6 est tronqué

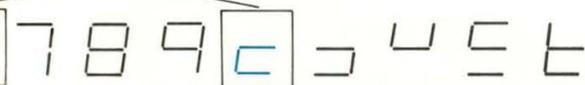


Fig. 18

entrées supplémentaires, bornes 4 et 5, ainsi qu'une possibilité de lampe-test, borne 3, qui peuvent être intéressantes.

La borne 4 RBO (Ripple-Blanking Output) et la borne 5 RBI (Ripple-blanking Input) permettent le fonctionnement suivant :

1. RBO/BI = 0, l'affichage est éteint quelles que soient les informations sur l'entrée BCD.
2. RBO/BI = 1, l'affichage correspond au code BCD d'entrée.
3. RBI = 1, les entrées A, B, C, D à 0, le chiffre 0 s'affiche et BI/RBO passe à 1.
4. RBI = 0, les entrées A, B, C, D à 0, le chiffre 0 est éteint et BI/RBO passe à 0 par l'intermédiaire des bornes BI/RBO et RBI, on obtient donc l'effacement des zéros non significatifs. S'il y a plusieurs décodeurs, chaque décodeur contrôle celui qui se trouve à sa gauche immédiate, seul celui des unités n'est pas commandé de façon à afficher le chiffre 0.

Notons pour en terminer avec ce schéma et comme le montre la figure (18) qu'avec ce décodeur, il n'est pas possible cependant d'obtenir les signaux de dépassement et donc impossible aussi d'afficher -99. En outre, les chiffres "6" et "9" sont tronqués d'un segment.

## EMPLOI DU

### DECODEUR-DRIVER 74LS247

Le petit schéma de la figure (19) montre qu'il est tout à fait possible d'utiliser le décodeur-driver de type LS247 pour pilotage d'afficheurs à anode commune.

Par rapport au circuit intégré 74LS47 dont nous avons déjà vu un schéma type d'application et donné la représentation de l'affichage à la figure (18), on a les mêmes avantages en ce qui concerne l'exploitation des bornes LT (Lamp Test), BI (Blanking Input) et RBI (Ripple Blanking Input) avec, en prime, la possibilité d'afficher les chiffres "6" et "9" tous segments décodés, ce que montre le schéma de la figure (20).

Si l'on désire utiliser directement ce

Selon le type d'afficheur et la consommation de chaque segment, on optimise pour les résistances de point décimal des valeurs comprises entre 82 Ω et 180 Ω.

Relatif à ce schéma, il convient de faire une autre remarque en ce qui concerne l'emploi du CA3161E comme décodeur-driver. Outre qu'il n'y a pas besoin de résistances de limitation d'intensité pour les sorties segments et que les symboles de dépassement "—" et "EEE" s'affichent, il est intéressant de voir que les chiffres "6" et "9" sont inscrits en entier avec tous leurs segments, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres types de

décodeurs. Par ailleurs, comme le montre la figure (17), le circuit CA3161E peut aussi générer les caractères "E, H, L, P", ce qui permet de retranscrire le mot "HELP" commun à bon nombre de micro-ordinateurs.

## UTILISATION D'UN DECODEUR TYPE 74LS47

Si la consommation des afficheurs n'est pas trop importante, il est possible de piloter ceux-ci par l'intermédiaire d'un décodeur-driver type 74LS47. Le brochage de toutes les bornes communes d'avec le 3161E est identique mais il possède deux

# Le CA3162E et ses applications

type de décodeur avec un CA3162E, il convient cependant de prendre quelques précautions d'emploi si les afficheurs utilisés correspondent à un bloc d'affichage à trois digits à cathode commune.

Le schéma d'interconnexion est proposé à la figure (21) et l'on voit qu'outre les résistances de rappel d'une part de 10 kΩ (SIL VR7 10K) et d'autre part de 1 kΩ (SIL VR7 1K), il

convient d'utiliser un sextuple inverseur pour les segments de "a" à "f", un septième étant nécessaire pour le segment "g". Comme le circuit CD4049B ne possède que six inverseurs buffer dans un boîtier DIL 16 broches, on est amené, comme le montre la figure (21), à utiliser un circuit septuple inverseur, en l'occurrence l'ULN 2003 de Sprague qui contient dans un boîtier DIL 16, 7 buffers inver-

seurs. Il s'agit en fait d'un réseau de 7 darlington NPN adapté à une logique d'entrée basse tension. Par contre, la sortie s'effectue sur collecteur avec la possibilité intéressante d'avoir 350 mA par inverseur et ceci, si on emploie l'ULN 2001 avec une haute tension de 90 V maximum.

Pour les lecteurs qui désireraient exploiter le schéma de la figure (21), nous leur donnons ci-dessous quel-


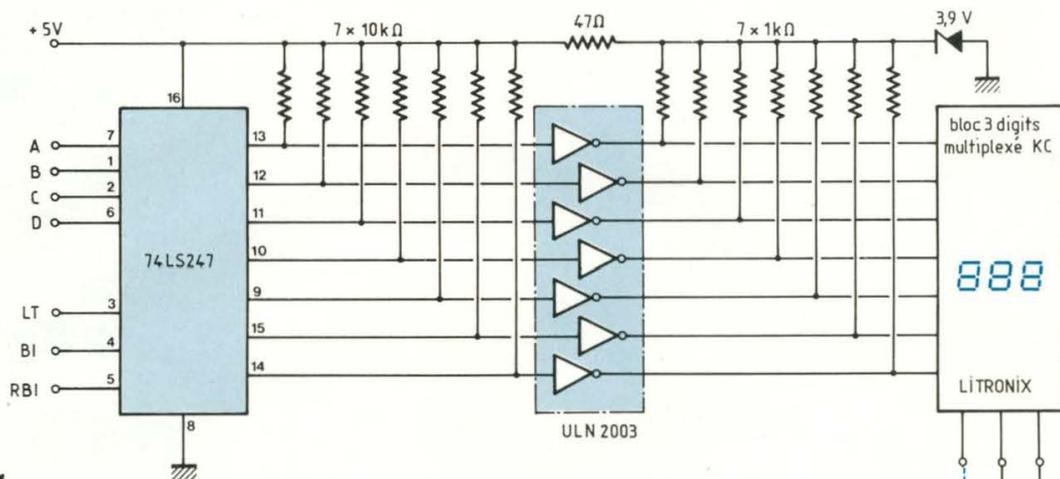


Fig. 21

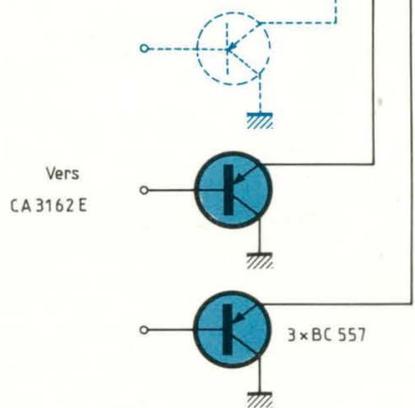

DL330M / 340M SIEMENS BLOC D'AFFICHEURS 3 DIGITS A CATHODE COMMUNE		
N° bornes	Affectation	Remarques
1	Cathode 1	Chiffre "centaines"
2	Segment e	
3	Segment d	
4	Cathode 2	Chiffre "dizaines"
5	Segment c	
6	Point dp	dp1, 2, 3 fonctionnent respectivement avec les cathodes 1, 2, 3
7	Cathode 3	Chiffre "unités"
8	Segment b	
9	Segment g	
10	Segment a	
11	Segment f	
(12)	-	Pas de pin = détrompeur

ques équivalences des ULN 2003/2004 de Sprague, Texas, RTC.

ULN 2003/2004 = MC 1413 (Motorola)  
 = TDB1413 (Thomson)  
 ULN 2003/2004 = XR2203 (Exar)  
 = L203B (SGS)  
 ULN 2003/2004 = 9667 (Fairchild).

## REGLAGE DE LUMINOSITE

Le schéma proposé à la figure (22) utilise un bloc d'afficheurs à cathode commune Litronix commandé par un décodeur-driver C-MOS type 4511. Pour l'interfaçage avec les sorties du CA3162E, il n'est pas utilisé de résistances de rappel au (+) alimentation mais les E/S d'un quadruple AND type

74LS08.

Comme la sélection d'affichage s'effectue par l'intermédiaire de transistors de commande PNP genre BC557 (BC177, 2N2907, etc.), il est tout à fait possible de pouvoir régler la luminosité de l'affichage en intercalant une petite résistance ajustable de collecteurs à la masse. Ainsi lorsque l'on porte le curseur de ce potentiomètre au niveau des collecteurs des transistors, la luminosité est maximale. A contrario, elle devient minimale en sens contraire.

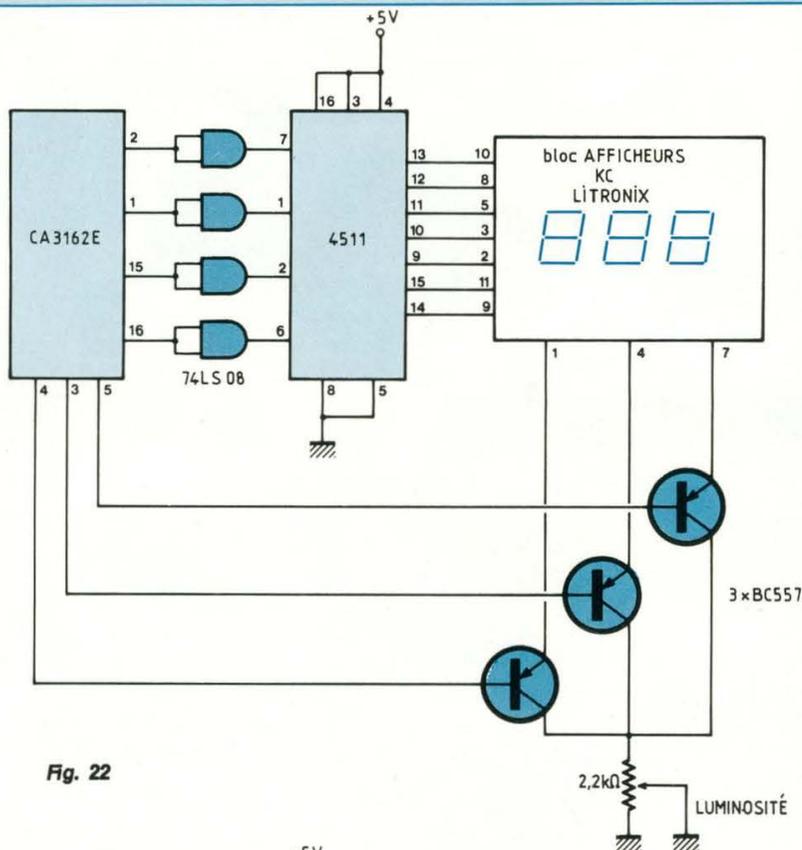


Fig. 22

## CIRCUIT D'ADAPTATION AMPEREMETRE

Le schéma de cet adaptateur ampèremétrique est proposé à la figure (23). Il ne nécessite qu'un amplificateur de type opérationnel genre  $\mu A$  741 ou encore mieux un modèle bi-fet comme le TL081. Selon la valeur des résistances R1 à R4 qui servent à obtenir plusieurs calibres de mesure, on a une mesure de tension différente sur la borne non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. On dispose sur cette même borne de deux diodes BAX13 montées tête-bêche qui servent à protéger l'entrée pour les fausses manœuvres ou l'utilisation d'un calibre inadapté à la mesure.

Le circuit intégré est alimenté par l'intermédiaire d'une tension symétrique de  $\pm 5$  V et l'ajustable de 10 k $\Omega$ /10 tours permet de régler l'offset. Correctement réglé, pour une intensité nulle à l'entrée de l'adaptateur ampèremétrique, l'affichage doit indiquer zéro.

Enfin, il est clair que ce circuit devant être monté en amont d'un voltmètre à CA3162E, tels ceux que nous avons précédemment décrits, le petit potentiomètre ajustable de 5 k $\Omega$ /10 tours est à régler pour que la valeur lue sur l'affichage corresponde exactement à la mesure à l'entrée.

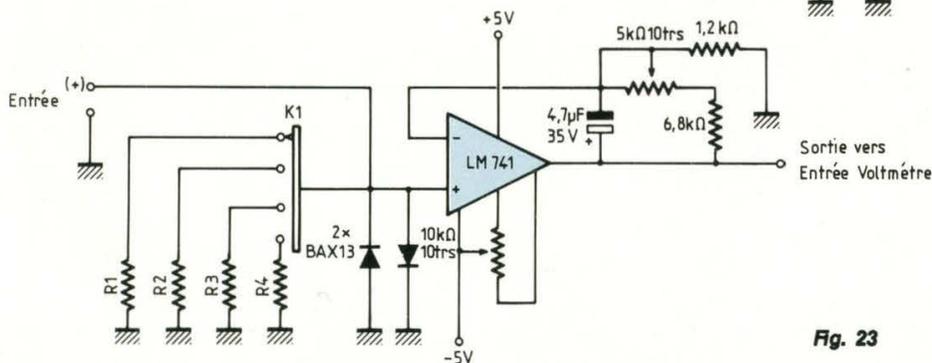


Fig. 23


à suivre...  
**C. de Linange**

**NOUVEAU**

## MESUREUR DE CHAMP
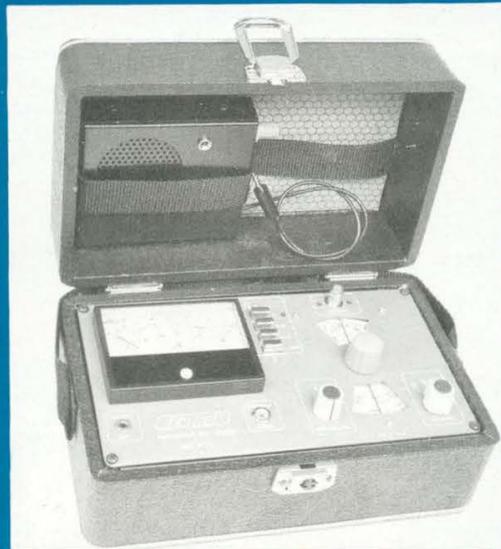
### MC 713

- VHF 40 à 300MHz
- UHF 420 à 900MHz
- 10 $\mu$ V à 10 mV
- SON AM par ampli BF
- Masse : 2,7Kgs



**PRIX TTC:**  
**3500,00F**

2951,10FHT.

Petite taille, grande lisibilité, simple d'emploi, prix intéressant, tels sont les principaux avantages du mesureur de champ MC 713.

### MIRE PAL SECAM 689



STANDARDS : T.D.F. .C.C.I.R.

**10.000FTTC**

8431,70FHT.

UHF (Bande IV) VHF (Bande III)  
VIDEO + 1V 75 Ohms  
Péritel  
12 images différentes possibles  
OPTION : standard O.I.R.T.

### VOLTMETRES ET AMPEREMETRES NUMERIQUES



Appareils de tableau numériques 1000 points  
Alimentation : soit +5V régulée soit 7,5V à 12V redressée filtrée

Réf.	Calibres disponibles	Prix
DV 862 :	1V - 10V - 100V - 500V=	235,00FTTC
DA 863 :	100mV-1mA-10mA-0,1A-1A- 10A=	240,00FTTC
DV 864 :	500V alternatif.	245,00FTTC

### ALIMENTATION DOUBLE AL 823



2x0-30V 5A  
0-60V 5A

**3200FTTC**

2698,15FHT.

A caractéristique rectangulaire  
Fonctionnement à U ou I constant  
Possibilité de mise en parallèle  
pour obtenir 0-30V 10A

### ALIMENTATION DIGITALE AL 781N



0-30V 0-5A

**1900FTTC**

1602,02FHT.

A caractéristique rectangulaire  
Fonctionnement à U ou I constant  
Réglage fin de la tension par Vernier

Envoi de notre nouveau catalogue complet contre 5 timbres à 2F20

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure.



# à MONTPARNASSE

16, rue d'Odessa - 75014 Paris  
Tél. 43.21.56.94

Métro : Montparnasse ou Edgard Quinet.

SERVICE EXPEDITION RAPIDE  
Forfait Port : 35 F

Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.  
Tous les jours du mardi au samedi.


Prix donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis.  
Administration : paiement comptant.

## LINEAIRE

<b>afficheur</b>	<b>LF</b>	338 K 140,00 339 140,00 348 15,00 349 15,00 350 K 69,00 351 11,00 352 11,00 353 11,00 354 11,00 355 11,00 356 11,00 357 11,00 358 11,00 359 11,00 360 11,00 361 11,00 362 11,00 363 T 38,00 364 11,00 365 11,00 366 11,00 367 11,00 368 11,00 369 11,00 370 11,00 371 11,00 372 11,00 373 11,00 374 11,00 375 11,00 376 11,00 377 11,00 378 11,00 379 11,00 380 11,00 381 A 15,00 381 N 29,00 382 13,00 383 T 38,00 384 11,00 385 11,00 386 11,00 387 11,00 388 N 22,00 389 22,00 390 N 28,00 391 25,00 392 8,00 393 8,00 394 5,00 395 5,00 396 12,00 397 12,00 398 12,00 399 12,00 560 12,00	723 H 12,00 724 12,00 741 H 11,00 747 16,00 748 13,00 1458 8,00 1466 20,00 2907 45,00 2917 32,00 3900 13,00 3909 N 23,00 3911 23,00 3914 54,00 3915 54,00 3916 48,00 4558 8,00 4741 18,00	<b>MOC</b> 3020 18,00	<b>NE</b> 555 5,00 556 12,00 557 11,00 558 11,00 559 11,00 560 11,00 561 11,00 562 11,00 563 11,00 564 11,00 565 11,00 566 11,00 567 11,00 568 11,00 569 11,00 570 11,00 571 11,00 572 11,00 573 11,00 574 11,00 575 11,00 576 11,00 577 11,00 578 11,00 579 11,00 580 11,00 581 11,00 582 11,00 583 11,00 584 11,00 585 11,00 586 11,00 587 11,00 588 11,00 589 11,00 590 11,00 591 11,00 592 11,00 593 11,00 594 11,00 595 11,00 596 11,00 597 11,00 598 11,00 599 11,00 600 11,00	<b>PONT DE DIODE</b> 1A 50V 4,00 1A 100V 6,00 2A 400V 11,00 5A 80V 14,00 25A 34,00 30A 42,00 7918 1A 7,00 7919 1A 7,00 79 L 05 5,00 79 L 08 5,00 79 L 12 5,00 79 L 15 5,00 79 L 24 5,00 7905 1A 7,00 7908 1A 7,00 7912 1A 7,00 7915 1A 7,00 7918 1A 7,00 7924 1A 7,00 MC 7805 CK 29,00 MC 7812 CK 29,00 MC 7905 CK 29,00 MC 7912 CK 29,00	<b>SAS</b> 560 28,50 570 28,50 580 28,50 590 28,50 860 33,00 920 20,00 940 36,00 950 32,00 970 48,00 41 P 16,00 42 P 17,00 550 B 3,00 611 B 12 22,00 621 AX 1 25,00 280 A 29,00 861 A 10,00 120 S 11,00 221 14,00 231 22,00 440 G 24,00 520 N 27,00 540 21,00 530 36,00 540 24,00 550 45,00 560 45,00 570 24,00 580 35,50 720 A 27,00 750 27,00 810 S 15,00 800 15,00 820 15,00 850 36,00 860 33,00 920 20,00 940 36,00 950 32,00 970 48,00 105 22,00 150 B 68,50 280 A 29,00 315 A 25,00 420 39,00 530 30,00 540 28,00 600 14,00 640 44,00 650 44,00 660 B 44,00 730 36,00 740 38,00 750 32,00 830 S 15,00 900 12,00 910 12,00 1102 SP 11,00 1151 9,00 1920 22,00 1170 22,00 1220 24,00 1405 13,00 1410 47,00 1400 38,00 1415 12,00 1420 12,00 1430 38,00 1440 38,00 1450 38,00 5590 38,00 5600 38,00	723 H 12,00 724 12,00 741 H 11,00 747 16,00 748 13,00 1458 8,00 1466 20,00 2907 45,00 2917 32,00 3900 13,00 3909 N 23,00 3911 23,00 3914 54,00 3915 54,00 3916 48,00 4558 8,00 4741 18,00	<b>MOC</b> 3020 18,00	<b>NE</b> 555 5,00 556 12,00 557 11,00 558 11,00 559 11,00 560 11,00 561 11,00 562 11,00 563 11,00 564 11,00 565 11,00 566 11,00 567 11,00 568 11,00 569 11,00 570 11,00 571 11,00 572 11,00 573 11,00 574 11,00 575 11,00 576 11,00 577 11,00 578 11,00 579 11,00 580 11,00 581 11,00 582 11,00 583 11,00 584 11,00 585 11,00 586 11,00 587 11,00 588 11,00 589 11,00 590 11,00 591 11,00 592 11,00 593 11,00 594 11,00 595 11,00 596 11,00 597 11,00 598 11,00 599 11,00 600 11,00	<b>PONT DE DIODE</b> 1A 50V 4,00 1A 100V 6,00 2A 400V 11,00 5A 80V 14,00 25A 34,00 30A 42,00 7918 1A 7,00 7919 1A 7,00 79 L 05 5,00 79 L 08 5,00 79 L 12 5,00 79 L 15 5,00 79 L 24 5,00 7905 1A 7,00 7908 1A 7,00 7912 1A 7,00 7915 1A 7,00 7918 1A 7,00 7924 1A 7,00 MC 7805 CK 29,00 MC 7812 CK 29,00 MC 7905 CK 29,00 MC 7912 CK 29,00	<b>SAS</b> 560 28,50 570 28,50 580 28,50 590 28,50 860 33,00 920 20,00 940 36,00 950 32,00 970 48,00 41 P 16,00 42 P 17,00 550 B 3,00 611 B 12 22,00 621 AX 1 25,00 280 A 29,00 861 A 10,00 120 S 11,00 221 14,00 231 22,00 440 G 24,00 520 N 27,00 540 21,00 530 36,00 540 24,00 550 45,00 560 45,00 570 24,00 580 35,50 720 A 27,00 750 27,00 810 S 15,00 800 15,00 820 15,00 850 36,00 860 33,00 920 20,00 940 36,00 950 32,00 970 48,00 105 22,00 150 B 68,50 280 A 29,00 315 A 25,00 420 39,00 530 30,00 540 28,00 600 14,00 640 44,00 650 44,00 660 B 44,00 730 36,00 740 38,00 750 32,00 830 S 15,00 900 12,00 910 12,00 1102 SP 11,00 1151 9,00 1920 22,00 1170 22,00 1220 24,00 1405 13,00 1410 47,00 1400 38,00 1415 12,00 1420 12,00 1430 38,00 1440 38,00 1450 38,00 1460 38,00 1470 38,00 1480 38,00 1490 38,00 1500 38,00 1510 38,00 1520 38,00 1530 38,00 1540 38,00 1550 38,00 1560 38,00 1570 38,00 1580 38,00 1590 38,00 1600 38,00 1610 38,00 1620 38,00 1630 38,00 1640 38,00 1650 38,00 1660 38,00 1670 38,00 1680 38,00 1690 38,00 1700 38,00 1710 38,00 1720 38,00 1730 38,00 1740 38,00 1750 38,00 1760 38,00 1770 38,00 1780 38,00 1790 38,00 1800 38,00 1810 38,00 1820 38,00 1830 38,00 1840 38,00 1850 38,00 1860 38,00 1870 38,00 1880 38,00 1890 38,00 1900 38,00 1910 38,00 1920 38,00 1930 38,00 1940 38,00 1950 38,00 1960 38,00 1970 38,00 1980 38,00 1990 38,00 2000 38,00 2010 38,00 2020 38,00 2030 38,00 2040 38,00 2050 38,00 2060 38,00 2070 38,00 2080 38,00 2090
------------------	-----------	--	---	--------------------------	--	--	---	---	--------------------------	--	--	---

# CENTRALE METEOROLOGIQUE

## 2<sup>e</sup> partie

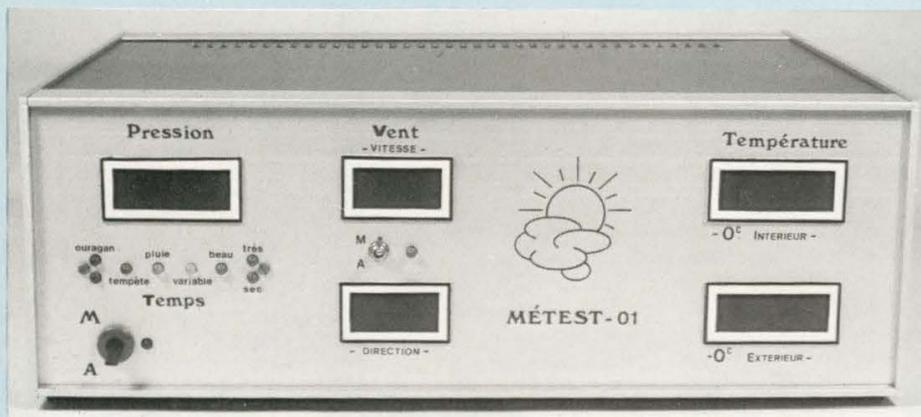

La deuxième partie de notre station météorologique est consacrée aux vents, ceux-ci pouvant être classés en trois grandes catégories : les vents constants, les vents saisonniers et les vents locaux. A ces vents sont associés deux appareils de mesure : la girouette qui en indique la direction et l'anémomètre sa vitesse. Nous abordons dans ce numéro la réalisation de la partie "électronique" de la girouette qui permettra de connaître avec exactitude la direction du vent et ce, pour 16 positions données par la rose des vents.

### LE VENT

Le vent est, par définition, le déplacement naturel d'une masse d'air, ressenti au niveau du sol, dans une direction déterminée.

Ce déplacement d'air est engendré par deux phénomènes naturels qui sont : la température et la pression atmosphérique.

Une zone d'air dont la température augmente a tendance à s'élever. La place laissée libre, est irrémédiablement prise par une masse d'air plus froide, créant ainsi ce "déplacement" dont nous parlions plus haut.

La masse d'air chaud change la densité de l'air et crée ainsi une zone de

basses pressions alors que l'air froid sera obligatoirement en zone de hautes pressions. Une différence de pression entre deux points du globe engendrera donc à coup sûr ce déplacement d'air que l'on nomme "vent". Il existe trois grandes catégories de vents :

**Les vents constants** : Ces vents soufflent d'une manière continue car les phénomènes qui les engendrent existent en permanence. Par exemple, à l'équateur où l'air est constamment réchauffé, existe une zone de basses pressions permanente alors qu'aux pôles Nord et Sud où l'air est par contre constamment refroidi se créent inlassablement des zones de hautes pressions.

Le mouvement continu de ces deux énormes masses d'air crée des vents constants communément appelés "alizés". Ceux-ci soufflent dans la direction nord-est dans l'hémisphère nord et direction sud-est dans l'hémisphère sud.

Deux autres vents constants soufflent sur notre planète. Ce sont les "vents d'ouest" et les "vents polaires".

Dans la seconde catégorie, nous avons les **vents saisonniers**. Ce sont principalement les "moussons", vents ressentis presque exclusivement dans les pays d'Asie. Les moussons changent de direction avec les saisons : en hiver, ces vents soufflent de la terre vers la mer et en été, de la mer vers la terre.

Dans la troisième catégorie, nous trouvons enfin les **vents locaux**. Ces derniers se font ressentir sur de plus petites étendues. Il existe une quantité impressionnante de vents locaux. Dans chaque région, la moindre petite brise venant de telle ou telle direction porte un nom bien déterminé.

Nous ne pouvons bien sûr les citer tous et allons simplement vous parler des principaux que l'on nomme "vents dominants".

La carte représentée en figure A montre leur emplacement et leur direction. Le plus connu d'entre eux est le "mistral" qui est un vent froid et sec, souvent violent, et qui souffle dans la vallée du Rhône ainsi qu'en Provence et sur le Languedoc.

Un vent est caractérisé d'abord par sa direction ensuite par sa vitesse. La figure B représente la **rose des vents** avec les 16 directions principales et les degrés correspondants. Dans notre station, ces directions nous seront données par la girouette avec affichage digital en clair et non en degré. Par exemple, N pour nord, SO pour sud-ouest, etc. Mais nous verrons tout cela en temps utile. Penchons-nous sur la deuxième caractéristique du vent, sa vitesse.

Cette valeur peut nous être indiquée en utilisant trois unités principales qui sont :

- le mètre par seconde (m/s)
- le kilomètre par heure (km/h) =

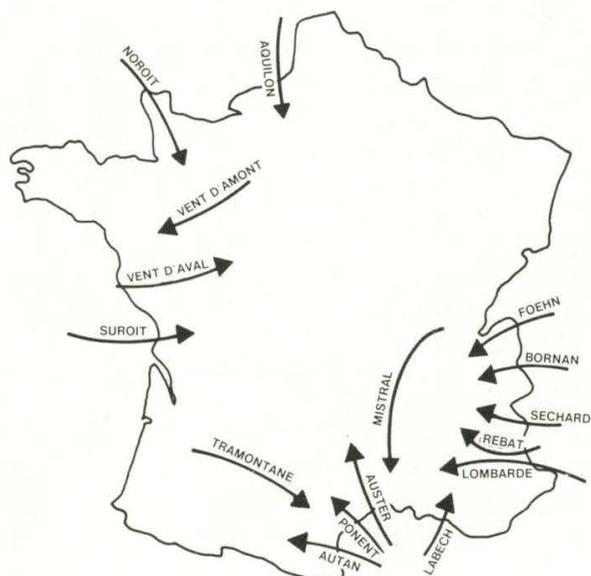


Fig. A : Carte de France des vents.

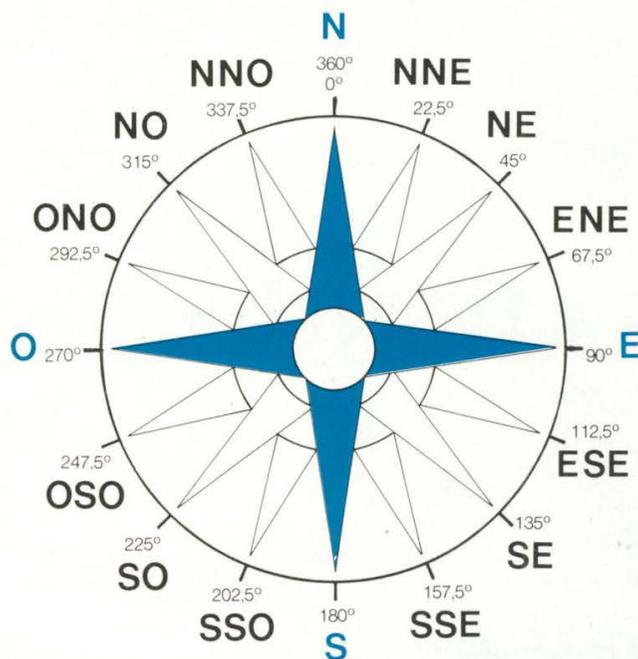


Fig. B : La rose des vents.

0,27777 m/s

– le nœud, très employé en marine et qui est la vitesse d'un navire qui a parcouru 1 mille marin (1 mille = 1 852 mètres) en 1 heure.

Un nœud égale donc 1,852 km/h et 0,5144 m/s. Dans la marine, à une époque où seules les voiles étaient utilisées pour faire avancer les navires, le vent était bien sûr un phénomène primordial. C'est l'amiral anglais Francis Beaufort qui, le premier, établit une graduation de la vitesse du vent en fonction de sa force et de la hauteur des vagues. Cette graduation de 0 à 12 porte le nom d'**échelle de Beaufort** et le tableau ci-contre vous en donne tous les détails.

Exemple : Un vent soufflant à 30 km/h sera de force 5 sur l'échelle de Beaufort. De même qu'un vent de force 7 soufflera entre 50 et 61 km/h.

Cette vitesse du vent, mesurée par l'**anémomètre**, nous sera indiquée en kilomètre/heure dans notre station météorologique. Après cette étude rapide sur le vent, nous allons entreprendre la réalisation du premier instrument nous permettant de connaître l'une de ses caractéristiques, à savoir

sa direction par la construction d'une girouette.

## GIROUETTE

Ce troisième élément de notre station météorologique va nous permettre de connaître avec exactitude la direction du vent et ce, pour les 16 positions

Degré	Terme descriptif	Vitesse en km/h
0	Calme	moins de 1
1	Très légère brise	1 à 5
2	Légère brise	6 à 11
3	Petit brise	12 à 19
4	Jolie brise	20 à 28
5	Bonne brise	29 à 38
6	Vent frais	39 à 49
7	Grand frais	50 à 61
8	Coup de vent	62 à 74
9	Fort coup de vent	75 à 88
10	Tempête	89 à 102
11	Violente tempête	103 à 117
12	Ouragan	118 à 133 et plus

données par la rose des vents. L'affichage se fera en clair sur 3 digits. Mais voyons cela...

## PRINCIPE

### DE FONCTIONNEMENT

Le circuit complet de notre girouette est composé de cinq parties bien distinctes qui vous sont données dans le schéma synoptique de la figure 1.


Nous commencerons l'étude du fonctionnement par le premier "maillon de la chaîne" qui est, bien entendu, le capteur.

Pour connaître la position prise par la flèche de notre girouette, plusieurs possibilités nous étaient offertes. Nous avons d'abord essayé le principe de détection d'angles, en utilisant un capteur à effet Hall linéaire, dont la sortie varie en fonction de la distance à laquelle se trouve l'aimant de commande. En disposant 16 aimants en étoile à des distances différentes, nous obtenions bien 16 plages de tension que nous aurions pu exploiter dans les circuits suivants. Malheureusement, les capteurs à effet Hall que nous voulions utiliser sont également
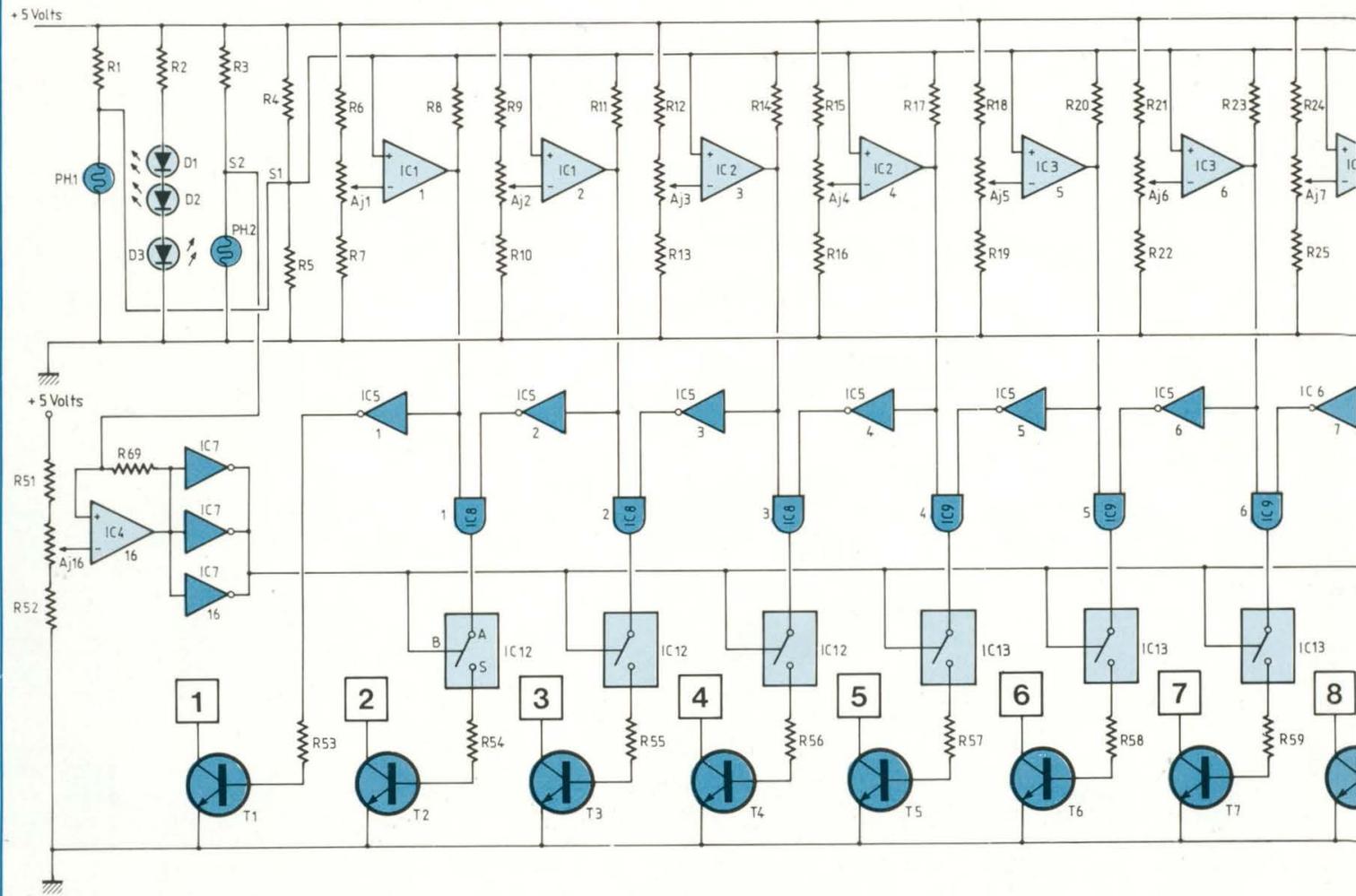
# CENTRALE METEOROLOGIQUE



◀ Fig. 1 : Schéma synoptique de la girouette.



sensibles aux variations de température, ce qui faussait purement et simplement les données.


Nous avons également essayé la détection d'angles par capteur de type inductif dont le fonctionnement est le suivant : une tension constante est envoyée au bobinage primaire du capteur. Cette tension est induite à un second bobinage solidaire de l'axe de rotation du capteur. La tension induite est transmise à un troisième bobinage qui est le secondaire du capteur. La tension en sortie de ce bobinage est fonction de l'angle formé par le bobina-

ge induit avec les deux autres bobinages. Nous avons donc bien en sortie une variation de tension alternative, fonction de l'angle de rotation de l'axe. Mais, de par la constitution du capteur, une rotation de 360° de l'axe nous donnait 4 plages de variations, déphasées les unes par rapport aux autres, ce qui nous amenait à concevoir un circuit de traitement de ces informations beaucoup trop complexe.

Nous avons aussi pensé à utiliser le principe de détection d'angles par capteurs "mécaniques". En disposant 16 ILS en étoile avec un aimant sur

l'axe de rotation de la flèche, nous obtenions bien la détection des 16 positions différentes. Malheureusement, le nombre de manœuvres autorisées par les contacts des ILS est très limité et nous aurions été obligés, à plus ou moins courte échéance de démonter notre capteur de girouette pour changer le ou les ILS défectueux. Le principe utilisé dans les girouettes actuellement commercialisées est basé sur la variation de résistance. Des balais solidaires de l'axe de rotation frottent sur différentes pistes conductrices reliées à des valeurs de

Fig. 2 : Schéma de principe : capteurs, réglages, logique et puissance.

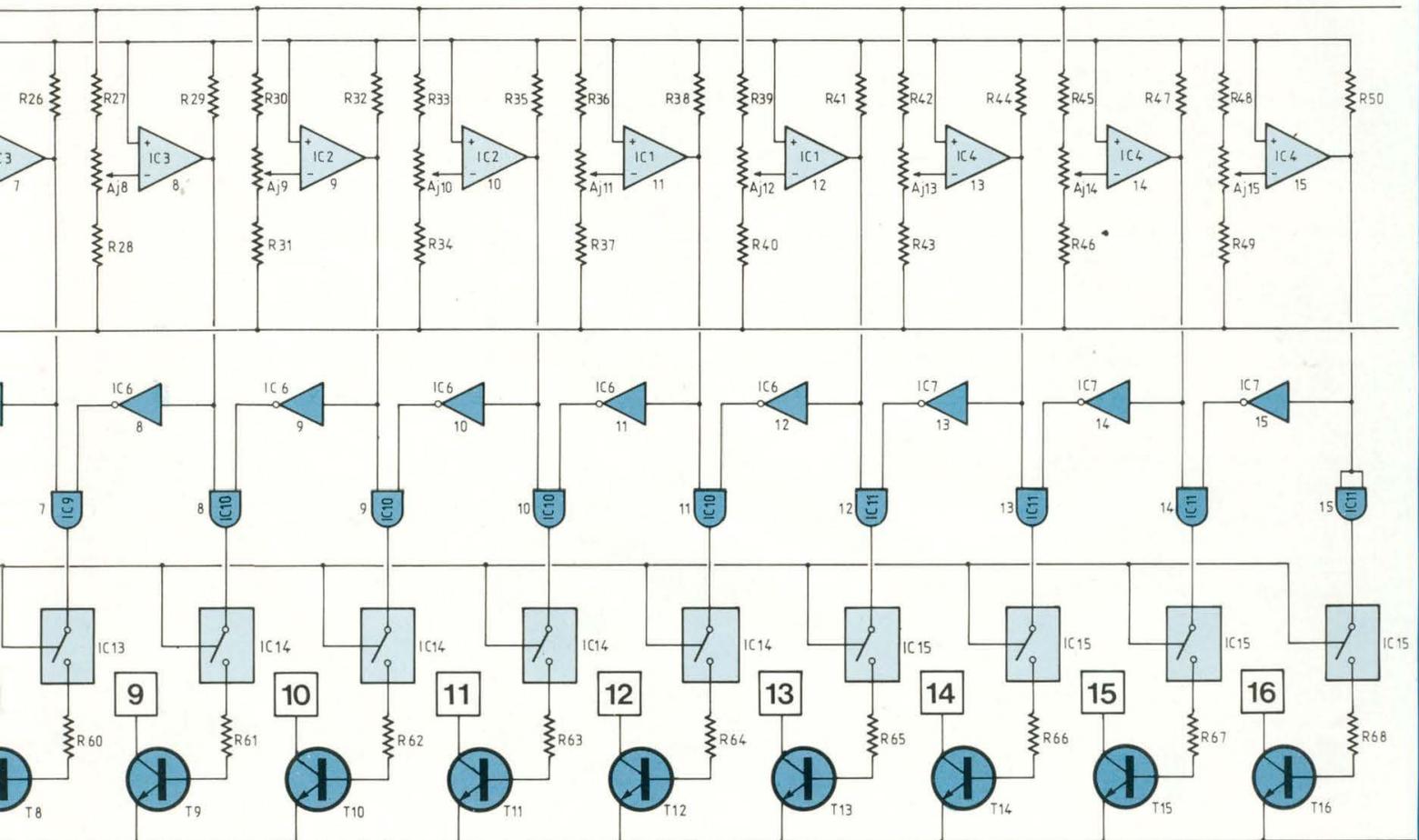

résistances différentes. Là aussi, l'usure des balais ainsi que des pistes est un handicap sérieux et nécessite un entretien de la girouette assez fréquent.

Finalement, nous avons opté pour une détection basée sur la variation de lumière. Ceci fonctionne simplement de la façon suivante :

Une photorésistance dont la valeur varie en fonction de l'intensité lumineuse reçue, est éclairée par deux LED. Entre la photorésistance et les LED se trouve un cache, solidaire de l'axe de rotation de la flèche. Ce

cache est construit de manière à obscurcir plus ou moins la surface sensible de la photorésistance et ce, en fonction de l'angle de rotation de l'axe. La photorésistance, branchée en série avec une résistance fixe entre le (+) et le (-) de l'alimentation, forme un pont dans le point milieu duquel nous obtenons une variation de tension en fonction de l'intensité lumineuse reçue par la photorésistance.

Ce principe a l'avantage d'être pratiquement insensible aux variations de température de notre climat (entre -20 et +50°) et surtout de posséder

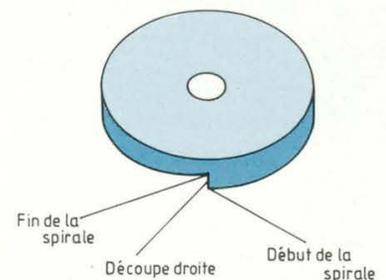


Fig. 2 bis : Aspect du cache du capteur de girouette.

# CENTRALE METEOROLOGIQUE

un potentiel de longévité assez important.

La variation de tension issue de ce capteur est appliquée à une suite d'amplificateurs opérationnels montés en comparateur à fenêtre (figure 2). Le fonctionnement de ces comparateurs est le suivant :

- Si une tension sur l'entrée (+) est inférieure à celle appliquée à l'entrée (-), la sortie de l'amplificateur se trouve à un niveau proche de la masse (0 V).

- Si la tension sur l'entrée (+) devient légèrement supérieure à l'entrée (-), la sortie passe aussitôt à un niveau proche de la tension d'alimentation (+5 V).

Dans notre cas, la plage de tension issue du capteur se situe entre 2,5 V et 3,3 V. Grâce aux ponts formés par les résistances et les ajustables branchés sur les entrées (-) des amplificateurs, nous pouvons régler pour chacun d'eux le seuil de basculement de la sortie. Si par exemple nous réglons le premier amplificateur à une valeur de 2,52 V, nous obtiendrons un niveau logique 1 en sortie de celui-ci dès que la tension sur son entrée (+) aura atteint cette valeur. Partant de là, il nous sera facile de mettre à profit ce niveau logique 1 pour commander l'allumage de l'affichage correspondant. Si nous réglons à présent le second amplificateur à une valeur supérieure, par exemple 2,56 V, nous verrons sa sortie passer à 1 dès que son entrée (+) aura atteint cette valeur de tension par rotation de la flèche de la girouette. Ce second niveau logique 1 sera utilisé pour l'allumage du second affichage. Afin qu'il n'y ait pas de confusion dans les affichages, il faut que le précédent soit éteint au moment de l'allumage du nouvel affichage. Voyons comment nous arrivons à ce résultat en nous reportant à la figure 2.

Imaginons que l'amplificateur n° 1 soit réglé à 2,54 V. Si la tension sur l'entrée (+) est inférieure, ce qui est le cas si la flèche de la girouette se trouve au départ de la plage de variation de tension du capteur, la sortie de l'amplificateur sera au niveau logique 0. Grâce

à la porte inverseuse 1 de IC5, nous aurons un niveau logique 1 appliqué sur la base de T1 par l'intermédiaire de R53, donc allumage de l'affichage n° 1. La sortie de l'amplificateur 1 est également reliée à une des entrées de la porte AND 1 de IC8. L'autre entrée de cette porte est reliée à la sortie de la porte inverseuse 2 de IC5 qui se trouve à un niveau logique 1, la sortie de l'amplificateur 2 étant à 0. De par sa table de vérité, la sortie de cette porte AND sera au niveau logique 0, donc pas d'allumage de l'affichage n° 2. Ce principe est également valable pour tous les autres affichages. Si, à présent, la flèche de la girouette tourne d'un angle suffisant pour que la tension en sortie du capteur atteigne 2,54 V, que va-t-il se passer ? La sortie de l'amplificateur 1 de IC1 va brusquement passer au niveau logique 1. La sortie de la porte inverseuse 1 de IC5 se trouvera donc au niveau logique 0, donc extinction de l'affichage n° 1. Les deux entrées de la porte AND 1 de IC8 seront au niveau logique 1, donc la sortie se trouvera également au niveau 1, ce qui provoquera l'allumage de l'affichage n° 2 et seulement celui-ci. Dans cette explication, nous avons volontairement fait abstraction des interrupteurs des circuits IC12, IC13, IC14 et IC15. Nous allons voir à présent la raison de la présence de ces interrupteurs.

Au début de cette étude, nous vous avons expliqué que la variation de tension issue du capteur était engendrée par une variation d'intensité lumineuse reçue par une photorésistance, variation provoquée par l'action d'un cache devant cette photorésistance. Ce cache est constitué d'un cylindre découpé en spirale. Dans toute découpe de ce genre existe un début et une fin, provoquant ainsi une partie de découpe droite (figure 2 bis). Cette partie droite en passant devant la photorésistance va provoquer le même effet que la découpe en spirale, à savoir une variation de la plage de tension en sortie du capteur dans les mêmes valeurs mais beaucoup plus rapide, ce qui provoquera un allumage successif des 16 affichages chaque


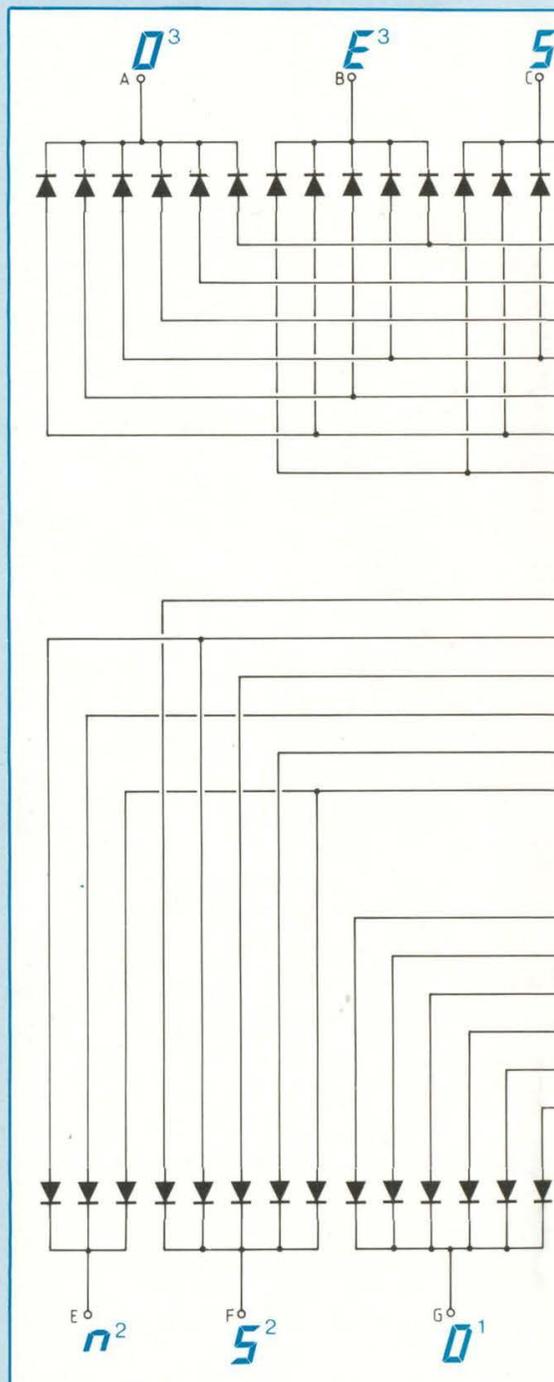
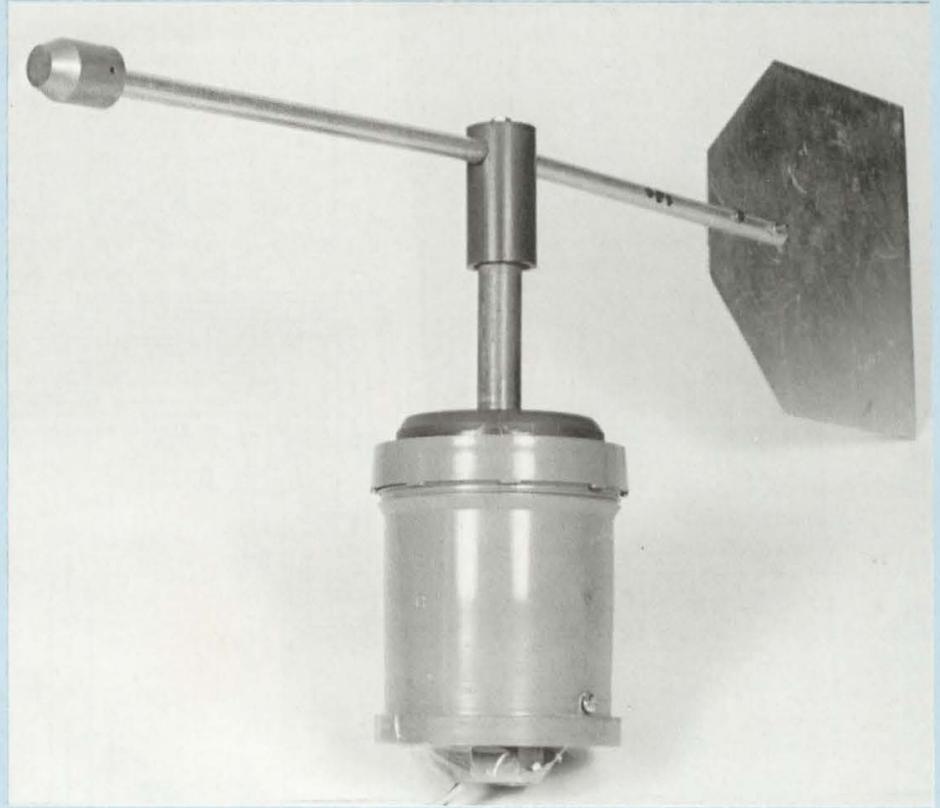


Fig. 3 : Principe du codage (1).

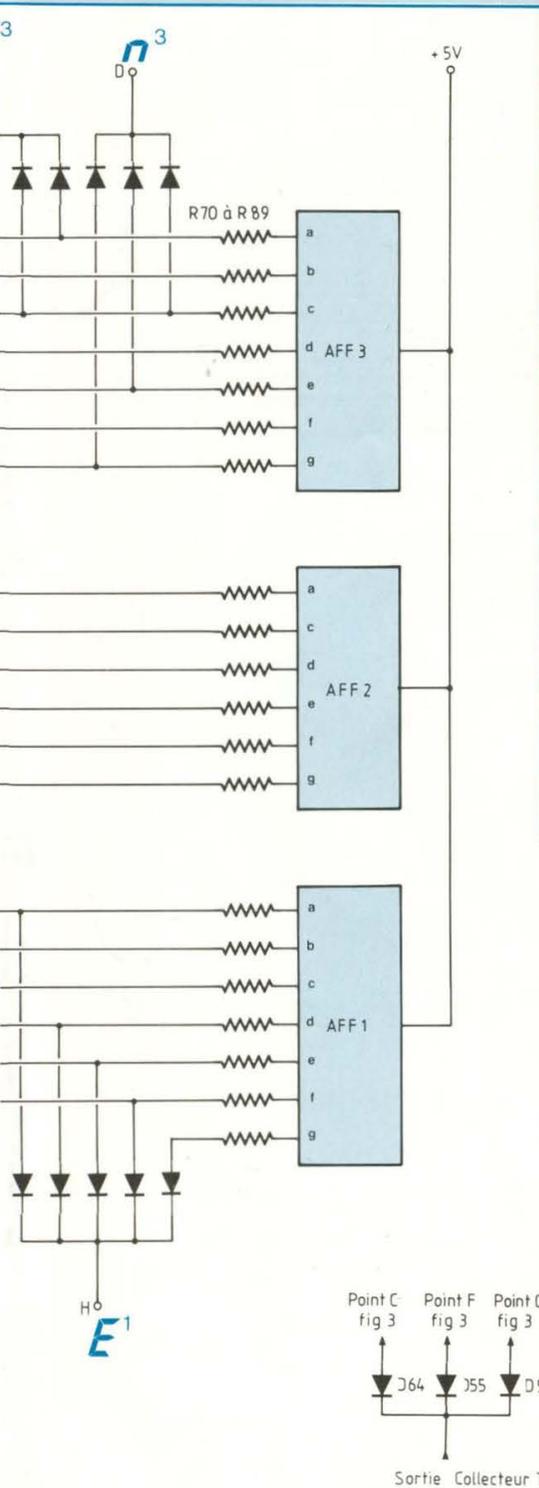

Affichage	Segments AFF3	Segments AFF2	Segments AFF1
1 <i>nn0</i>	c e g	c e g	a b c d e f
2 <i>n0</i>		c e g	a b c d e f
3 <i>0n0</i>	a b c d e f	c e g	a b c d e f
4 <i>0</i>	a b c d e f		
5 <i>050</i>	a b c d e f	a c d f g	a b c d e f
6 <i>50</i>		a c d f g	a b c d e f
7 <i>550</i>	a c d f g	a c d f g	a b c d e f
8 <i>5</i>		a c d f g	
9 <i>55E</i>	a c d f g	a c d f g	a d e f g
10 <i>5E</i>		a c d f g	a d e f g
11 <i>E5E</i>	a d e f g	a c d f g	a d e f g
12 <i>E</i>			a d e f g
13 <i>EnE</i>	a d e f g	c e g	a d e f g
14 <i>nE</i>		c e g	a d e f g
15 <i>nnE</i>	c e g	c e g	a d e f g
16 <i>n</i>		c e g	

Fig. 4 : Principe du codage (2). Exemple de l'affichage SS0.

Tableau I : Segments concernés pour chaque affichage.


# CENTRALE METEOROLOGIQUE

fois que la flèche passera à ce niveau. De plus, imaginons que la flèche se stabilise en un point quelconque de cette rapide variation ! Nous aurons un affichage erroné, fonction de la valeur de la tension en sortie du capteur.


Pour remédier à cet état de chose, nous avons réalisé les circuits suivants :

Au niveau du capteur, nous avons installé un second ensemble de détection basé sur le principe de la lumière, à savoir : photorésistance et LED avec un cache n° 2 dont la largeur est calculée d'après la portion de cercle formée par le passage de la partie droite du cache n° 1 devant la photorésistance PH 1. Dans notre cas, la largeur de ce cache est de 1 mm. Nous verrons le détail de tout cela lors de la réalisation de la mécanique des capteurs. Le point milieu (S2) du pont formé par PH 2 et R3 est relié à un amplificateur monté également en comparateur. Tant que le cache n° 2 ne se trouve pas devant PH 2, c'est-à-dire tant que la partie droite du cache n° 1 n'est pas en regard de PH 1, la sortie de l'amplificateur 16 de IC4 se trouve au niveau logique 0. Grâce aux trois portes inverseuses 16 de IC7, nous avons un niveau 1 sur les entrées B des interrupteurs logiques IC12 à IC15. De par la constitution de ces interrupteurs, il s'avère que tout niveau logique 1 présent sur l'entrée B provoque la fermeture de l'interrupteur. Nous retrouvons donc en sortie S le niveau logique présent sur l'entrée A. Tous nos interrupteurs étant fermés, nous aurons bien en sortie de l'un d'entre eux, ce niveau logique 1 nécessaire à l'allumage de l'affichage correspondant à la valeur de la tension issue du capteur n° 1.


Si à présent la partie droite du cache n° 1 venait en regard de PH 1, provoquant ainsi l'incident dont nous parlions plus haut, le cache n° 2 serait également en regard de PH 2, d'où passage au niveau 0 de la sortie des portes inverseuses 16 de IC7 et ouverture de tous les interrupteurs, donc aucun allumage possible. Seul, l'affichage n° 1 n'est pas concerné par ces interrupteurs. Un réglage judicieux de

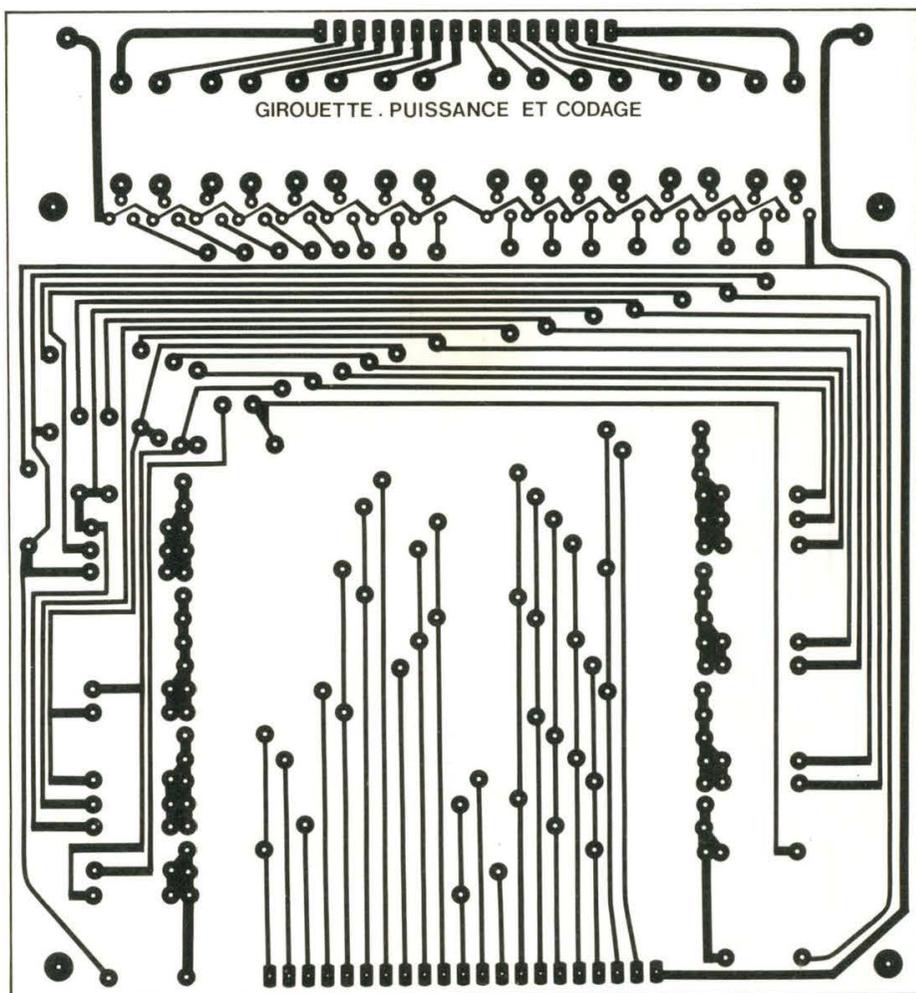

▲ Fig. 7 : Circuit puissance et codage.

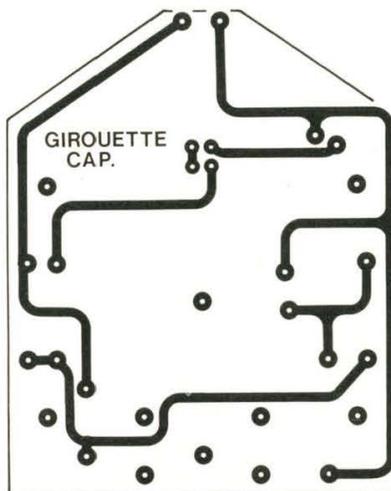


◀ Fig. 5 : Circuit "capteurs".

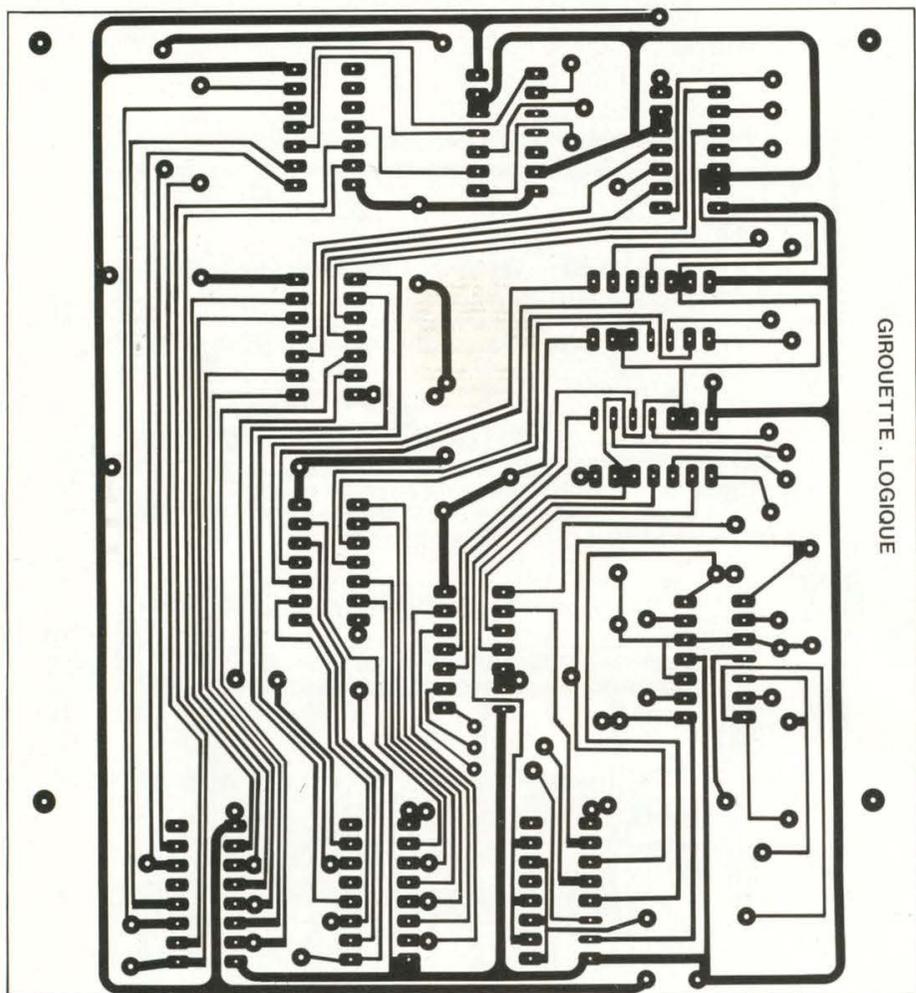

GIROUETTE : LOGIQUE

▲ Fig. 8 : Circuit "logique".

▼ Fig. 6 : Circuit "affichage".

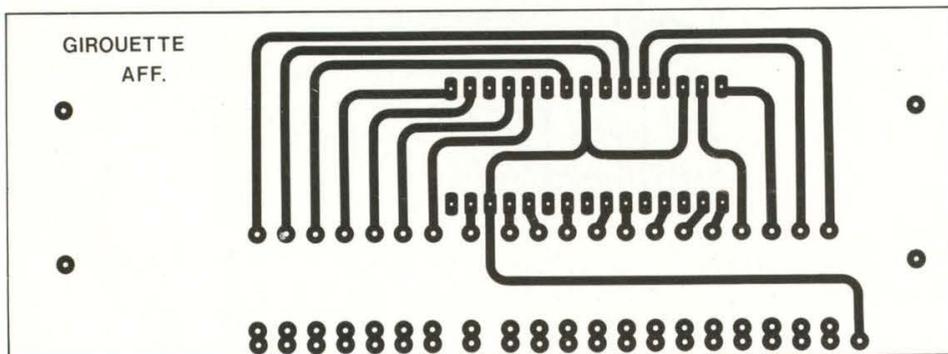

GIROUETTE  
AFF.

l'amplificateur 1 de IC1 nous permettra donc d'allumer l'affichage 1 dès que la flèche de la girouette se trouvera dans cette position.

Comme vous venez de le voir, tout en étant assez complexe, le fonctionnement de la partie principale de notre girouette n'en est pas moins très facile à comprendre. L'affichage de nos 16 directions devant se faire sur trois afficheurs, voyons à présent de quelle manière nous effectuons leur codage en nous reportant aux figures 3 et 4 ainsi qu'au tableau 1. Pour mémoire, sachez que nous avons attribué la direction nord nord-ouest à la valeur la plus basse de la plage de tension du capteur n° 1, la direction nord-ouest à la valeur suivante, etc., et ceci jusqu'à la direction nord pour la valeur la plus élevée.

Nous voyons dans le tableau 1 les segments des afficheurs concernés pour chaque affichage. Grâce à l'utilisation de diodes 1N 4148, il nous sera facile de coder chacune des directions désirées. Prenons l'exemple de l'affichage de la direction sud sud-ouest (figure 4). Seul le transistor T7 sera sollicité et permettra l'allumage O de l'afficheur 1, le S de l'afficheur 2 et le S de l'afficheur 3. Afin qu'aucun "retour" ne se fasse par le biais des autres codages (un même segment est quelquefois utilisé pour plusieurs codages), une diode supplémentaire est utilisée pour chaque commande d'afficheur (D54, D55 et D64 dans notre exemple).

Après cette étude sur le fonctionnement de notre girouette, nous allons maintenant entreprendre la construction de la partie électronique.

## REALISATION

### Les circuits imprimés

Ils sont au nombre de 5 et les figures 5, 6, 7, 8 et 9 vous en donne les dessins. Certains d'entre eux étant assez complexes, nous vous conseillons de les reproduire sur plaque présensibilisée. Après gravure et nettoyage de vos circuits, vous pouvez effectuer le perçage de ceux-ci. L'ensemble des trous seront percés à 0,8 mm de dia-

# CENTRALE METEOROLOGIQUE

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### GIROUETTE

#### ● Semiconducteurs

IC1, IC2, IC3, IC4 - amplificateurs opérationnels LM 324  
 IC5, IC6, IC7 - inverseurs 4049  
 IC8, IC9, IC10, IC11 - portes AND 4081  
 IC12, IC13, IC14, IC15 - interrupteurs logiques 4016  
 T1 à T16 - transistors 2N2222  
 D1, D2 - diodes LED rouges  $\varnothing$  5 mm  
 D3 - diode LED rouges  $\varnothing$  3,5 mm  
 PH1, PH2 - photorésistances rectangulaires (150  $\Omega$  en pleine lumière et 2 M $\Omega$  dans l'obscurité), dimensions approximatives 8x6 mm  
 D4 à D69 - diodes 1N 4148

#### ● Ajustables

AJ1, AJ2 - potentiomètres ajustables horizontaux 2,2 k $\Omega$   
 AJ3 à AJ8 - potentiomètres ajustables horizontaux 4,7 k $\Omega$   
 AJ9 à AJ16 - potentiomètres ajustables horizontaux 10 k $\Omega$

#### ● Résistances

R2 - 12  $\Omega$ /1/4 W  
 R1, R3, R4, R5 - 1 k $\Omega$ /1/4 W  
 R6, R7, R9, R10, R12, R13, R15, R18, R21, R24, R27, R30, R33, R36, R39, R42, R45, R48, R51 - 8,2 k $\Omega$ /1/4 W  
 R16 - 12 k $\Omega$ /1/4 W  
 R19, R22, R25, R28 - 15 k $\Omega$ /1/4 W  
 R31, R34, R37, R40, R43, R46, R49 - 27 k $\Omega$ /1/4 W  
 R52 - 47 k $\Omega$ /1/4 W  
 R8, R11, R14, R17, R20, R23, R26, R29, R32, R35, R38, R41, R44, R47, R50, R69 - 1 M $\Omega$ /1/4 W  
 R53 à R68 - 4,7 k $\Omega$ /1/4 W  
 R70 à R89 - 220  $\Omega$ /1/4 W

#### ● Divers

600 mm de câble en nappe 20 conducteurs  
 1 circuit imprimé 60x50 mm  
 1 circuit imprimé 125x46 mm  
 3 circuits imprimés 130x120 mm  
 5 cosses poignard  
 3 afficheurs 13 mm rouge à anode commune  
 5 m de câble blindé rouge  
 5 m de câble blindé noir  
 5 m de câble blindé orange  
 200 mm de fil de câblage rouge  
 200 mm de fil de câblage noir

Fig. 9 : Circuit "Réglages".

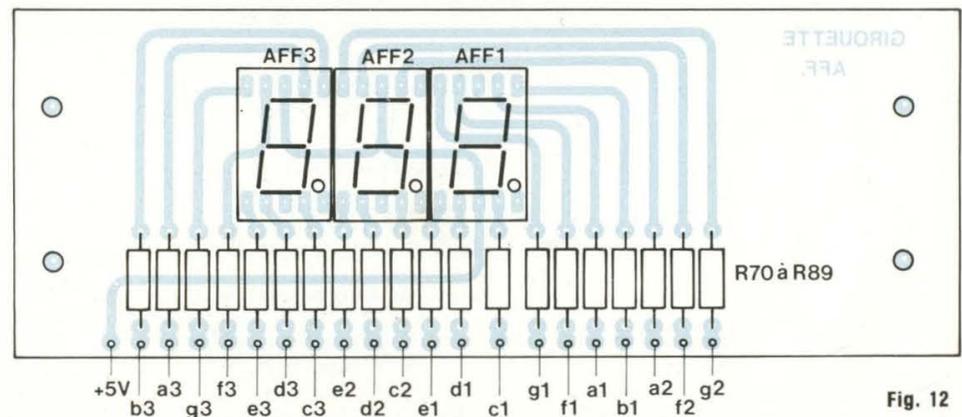
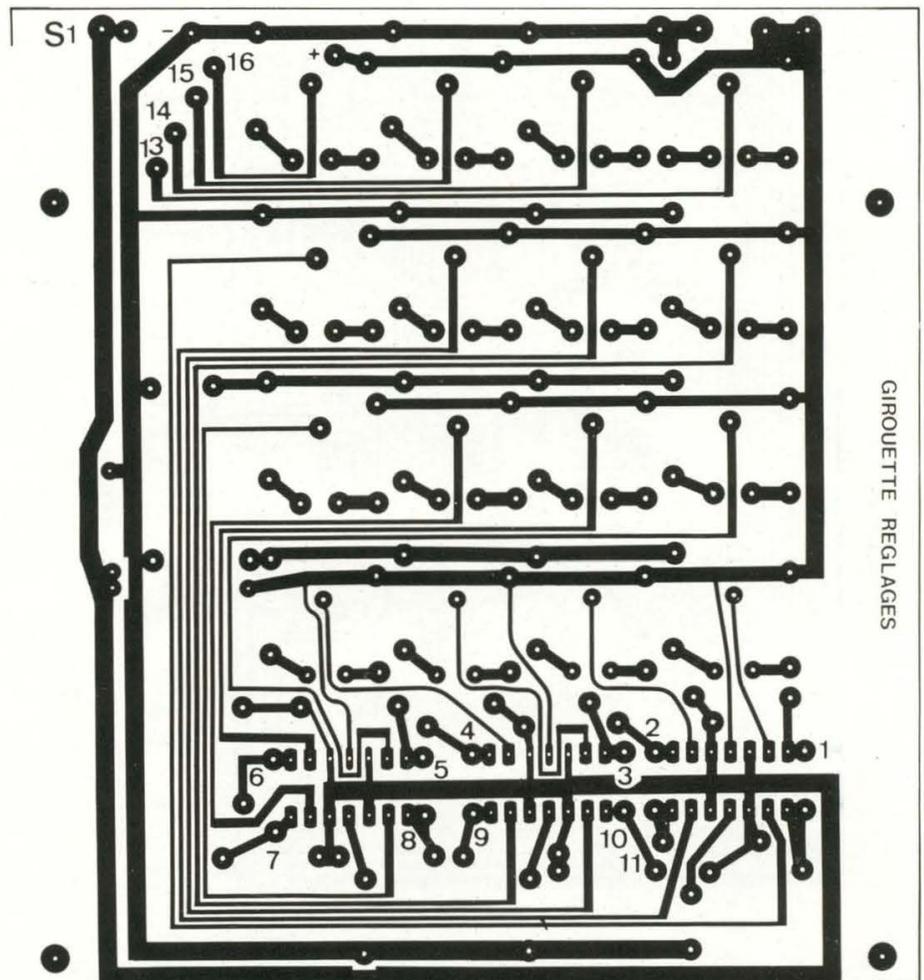


Fig. 12

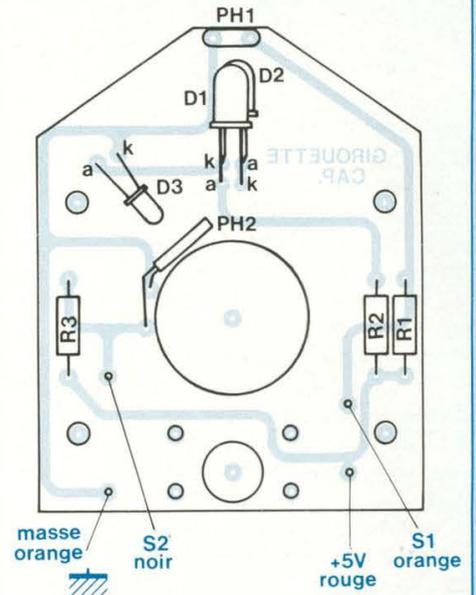
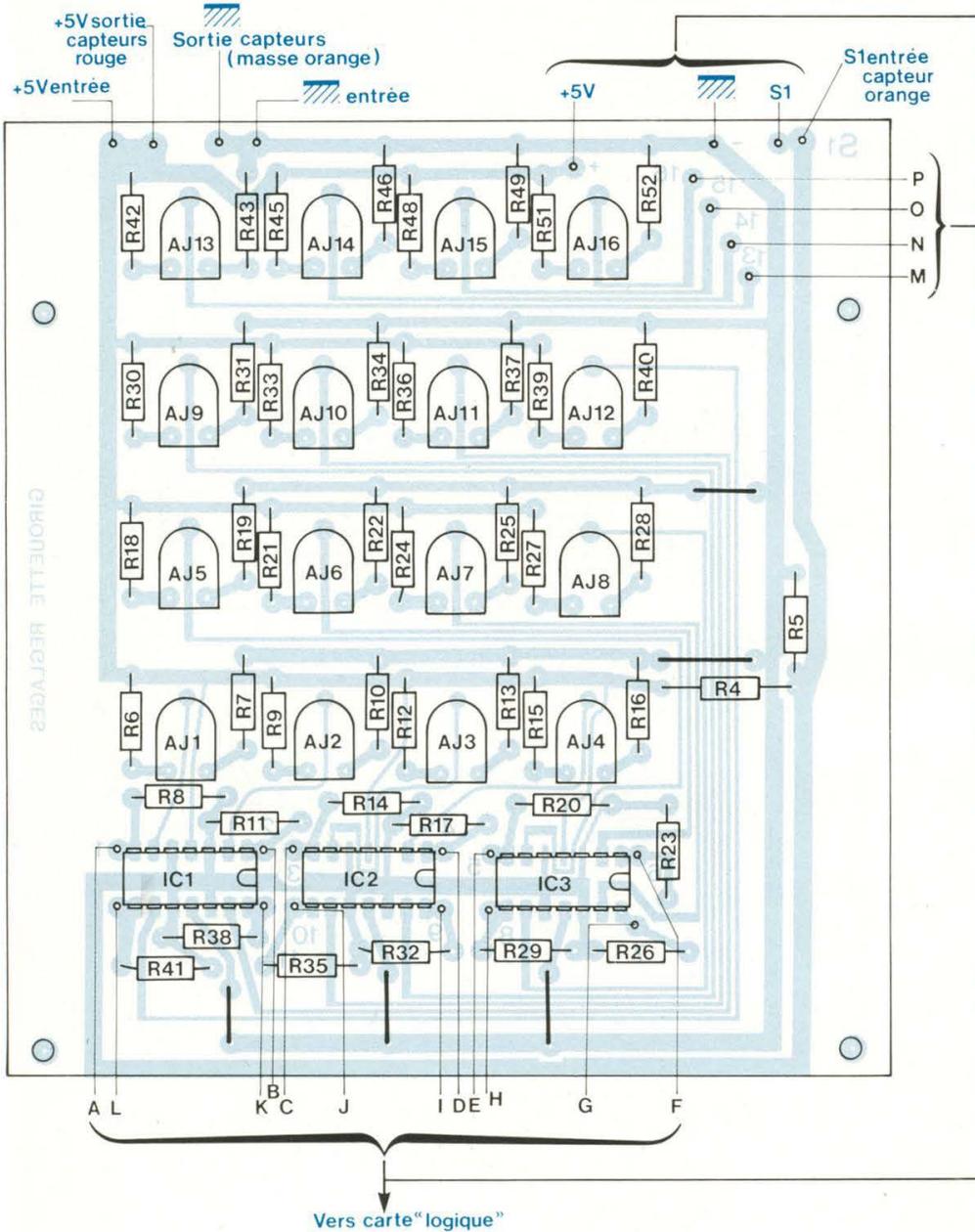


Fig. 11 : Circuit "capteurs". Implantation des composants.

Fig. 15 : Implantation des composants du circuit "comparateurs et réglages".

Mise en place du module capteur et de son cache. On y voit très bien les photo-résistances PH1.

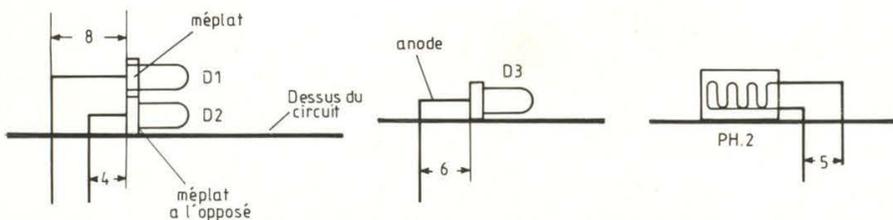
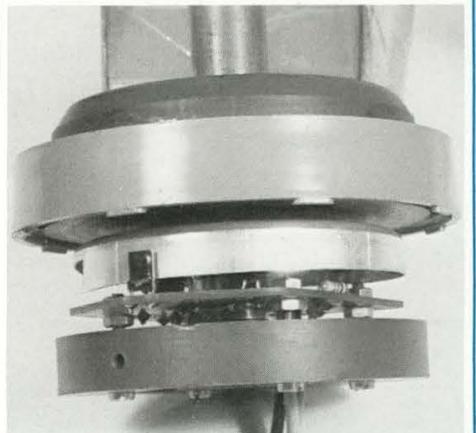


Fig. 10 : Pliage des pattes des ØEL et de la photo-résistance.

# CENTRALE METEOROLOGIQUE

mètre. Vous percerez ensuite les trous destinés aux potentiomètres ajustables à 1,2 mm, les 5 trous destinés aux cosses poignards à 1,5 mm et les différents trous de fixation des circuits à 3,5 mm. Sur le circuit des capteurs, le trou central sera percé à 18 mm et le trou de passage des fils à 8 mm. Après ébavurage correct de tous les trous, il vous faut à présent contrôler à l'ohmmètre la bonne continuité de toutes les pistes des circuits. Ceci est très important à ce stade de la réalisation vu le nombre et la complexité des circuits.

## Préparation des composants

Le premier travail va consister à plier les pattes des LED et de la photorésistance PH 2. Aidez-vous pour cela de la figure 10. Mettez toujours la pince du côté des composants pour effectuer le pliage.

## Implantation des composants

Sur le circuit "capteurs", les diodes LED et les photorésistances seront implantées "plaquées" au circuit (figure 10). Glissez sur le corps des LED un morceau de gaine isolante opaque afin d'éviter une diffusion de leur lumière sur les côtés.

Pour chaque circuit, procédez à l'implantation des composants dans l'ordre suivant :

- les straps
- les résistances et diodes
- les potentiomètres ajustables
- les transistors
- les cosses poignards
- et enfin les circuits intégrés et les afficheurs. Contrôlez soigneusement votre travail. Veillez surtout à l'exécution de bonnes soudures. Attention aux court-circuits provoqués par ces soudures avec une piste avoisinante ou une autre soudure.

## Câblage des différents circuits

Commencez par préparer 3 morceaux de câble blindé de 5 m de longueur : un noir, un rouge et un orange. Après dénudage des extrémités, les tresses des câbles noir et rouge seront coupées au ras des gaines isolantes. Seule, la tresse du câble orange sera conservée et servira de masse d'alimentation pour le circuit des capteurs. Soudez à présent les fils sur ce circuit

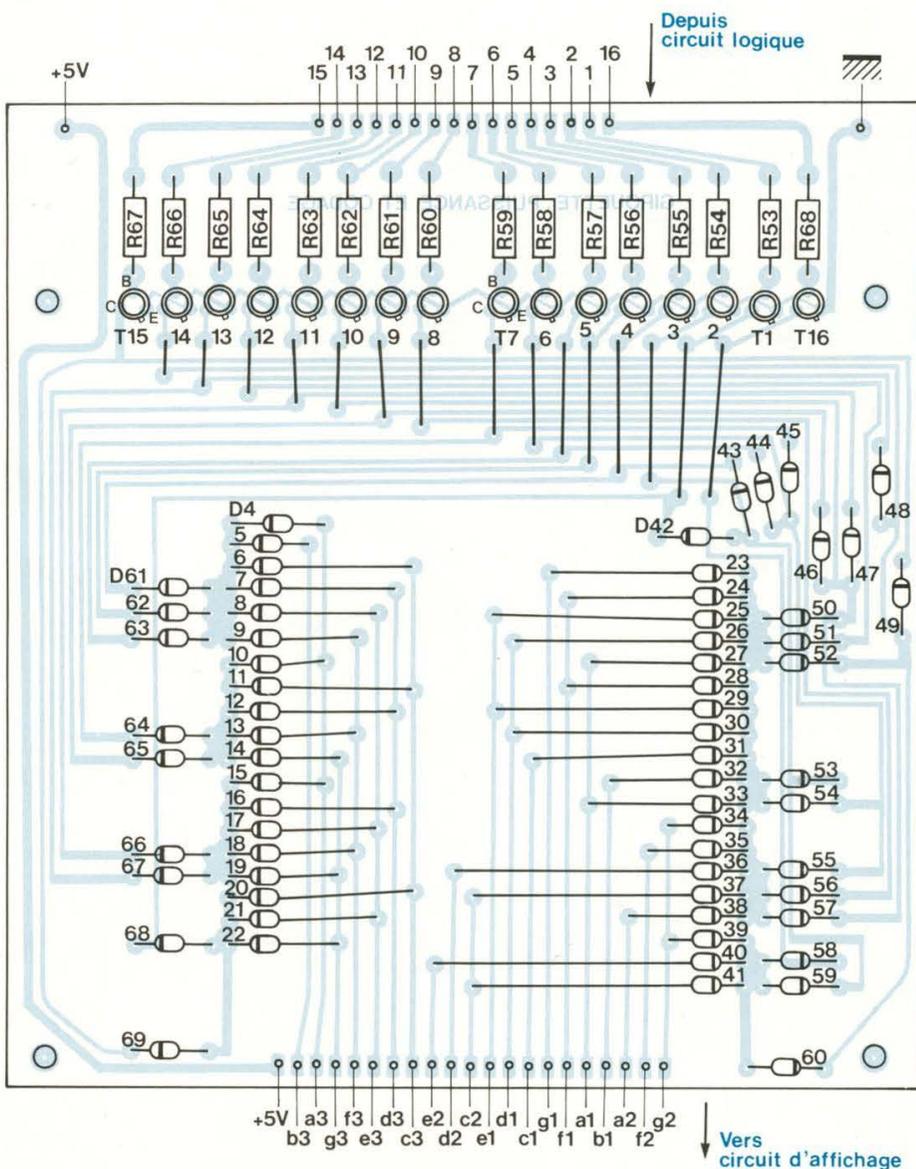


Fig. 13 : Circuit de puissance et de codage. Implantation des composants.

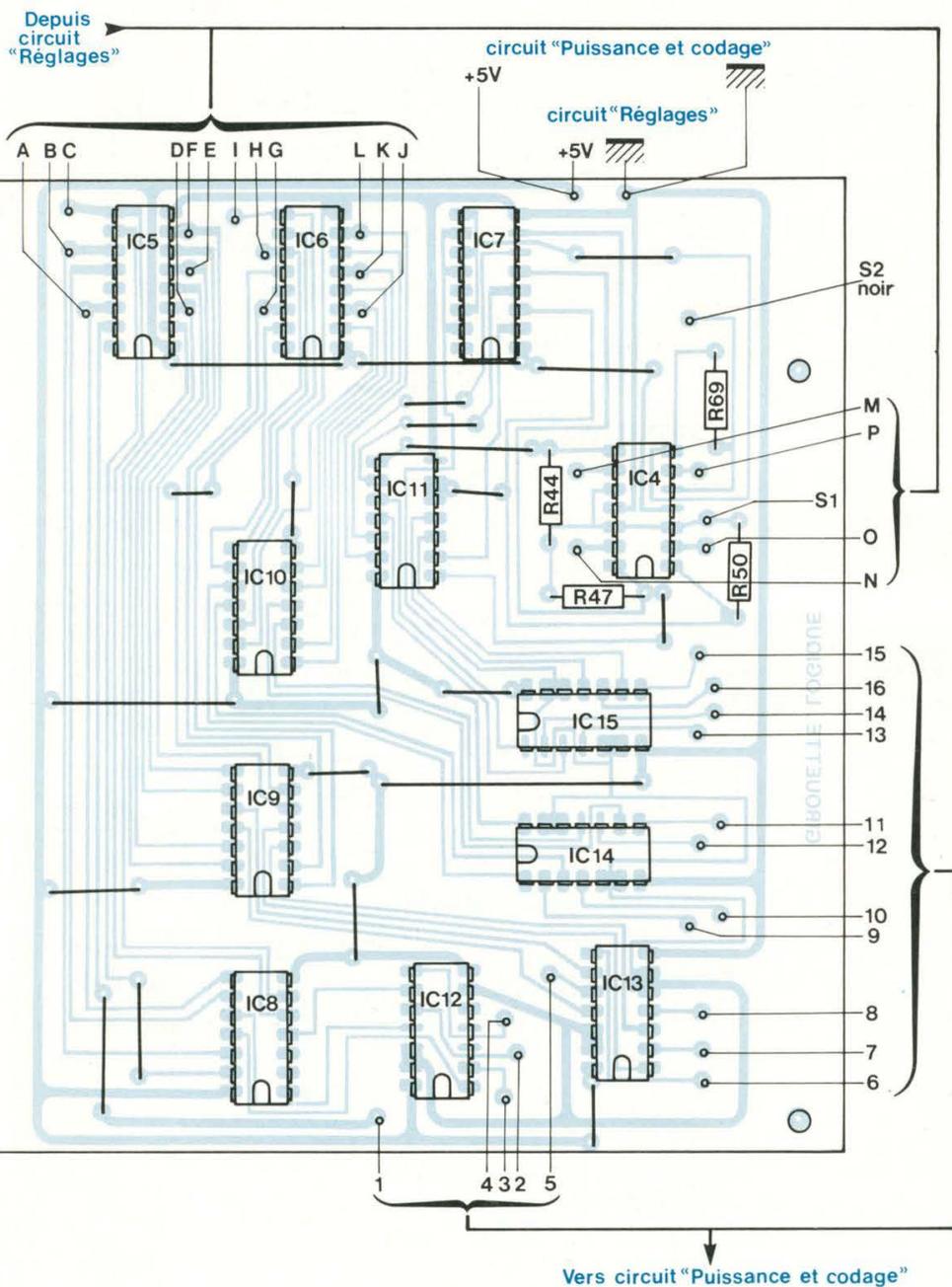


Fig. 14 : Circuit "logique". Implantation des composants.

aux emplacements appropriés. Passez ces fils par le trou de 8 mm et maintenez-les plaqués au circuit à l'aide de deux brides en fil de câblage rigide passées dans les petits trous de chaque côté. Vous pouvez mettre ce circuit de côté pour l'instant. En vous aidant des figures 11, 12, 13, 14 et 15, vous pouvez à présent relier tous les circuits entre eux. Utilisez pour cela du câble en nappe avec des conducteurs de différentes couleurs. Dans le coffret de la station, les circuits seront placés dans l'ordre suivant : le circuit de réglage sur le dessus, le circuit logique dessous en seconde position et le circuit de codage en dernier, en "fond de panier". Effectuez le câblage en fonction de cette disposition en laissant suffisamment de longueur de câble pour pouvoir écarter les circuits les uns des autres. Le circuit d'affichage sera raccordé au circuit de puissance et de codage en reliant avec un conducteur les trous portant la même référence. Il en va de même pour le câblage du circuit de puissance et de codage au circuit logique ainsi que de ce dernier au circuit de réglage.

Contrôlez à nouveau votre travail. Une erreur de branchement pourrait être fatale à l'un ou à l'autre de vos circuits. Les circuits électroniques de votre girouette sont maintenant terminés. Pour effectuer les réglages correspondants, il faut que vous ayez en votre possession la partie mécanique du capteur. Nous effectuerons ce travail après la réalisation de l'anémomètre.

Nous vous conseillons donc de ne pas mettre sous tension pour l'instant le montage que vous venez d'effectuer car l'affichage totalement farfêlu que vous obtiendriez ne vous donnerait en aucun cas la certitude du bon fonctionnement de vos circuits. Patience donc.

à suivre...

**Fernand Estèves**

La troisième partie de cette station météorologique sera consacrée à la réalisation de l'anémomètre.


**MMP**

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS

**mmp****SERIE «PP MM»**

110 PP ou PM	115 x 70 x 64
<b>114 NOUVEAU</b>	106 x 116 x 44
115	115 x 140 x 64
116	115 x 140 x 84
117	115 x 140 x 110
210	220 x 140 x 44
220	220 x 140 x 64
221	220 x 140 x 84
222	220 x 140 x 114


\* PP (plastique) PM (métallisé)

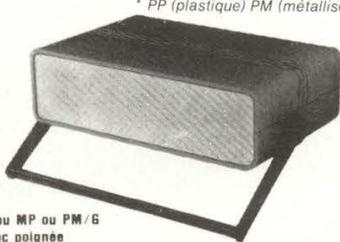

220 PP ou MP ou PM/G avec poignée

110 PP ou PM Lo avec logement de pile  
115 PP ou PM Lo avec logement de piles**SERIE «L»**

173 LPA avec logement pile face alu	110 x 70 x 32
173 LPP avec logement pile face plas.	110 x 70 x 32
173 LSA sans logement face alu	110 x 70 x 32
173 LSP sans logement face plast.	110 x 70 x 32

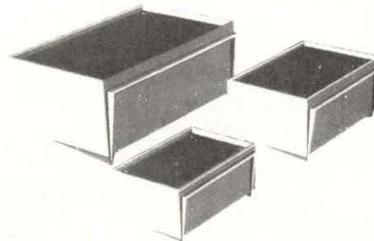**SERIE «PUPICOFFRE»**

10 A, ou M, ou P	85 x 60 x 40
20 A, ou M, ou P	110 x 75 x 55
30 A, ou M, ou P	160 x 100 x 68

\* A (alu) - M (métallisé) - P (plastique)

**GAMME STANDARD DE BOUTONS DE REGLAGE****mmp**

Tel. 43.76.65.07


COFFRETS PLASTIQUES

10, rue Jean-Pigeon  
94220 Charenton**KITS ELECTRONIQUES - ETUDES DE PROTOTYPES-CONCEPTION DE CIRCUITS IMPRIMES-COMPOSANTS**

OP 225

**Récepteur VHF**

RK 225

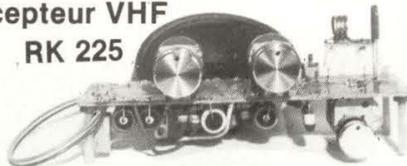

Couvre de 70 à 200 MHz par selfs interchangeables très faciles à réaliser, sensibilité élevée (1.µV). Stabilité parfaite, montage à 2 transistors et 1 circuit intégré, recherche des stations par varicap, circuit imprimé fourni, livret très détaillé.

OP 225 : 300 F    Monté : 360 F

RK 225 : 180 F

RK 120	Alimentation 0/30 V 5 A	990 F
RK 135	Gradateur 1 200 W	52 F
RK 147	Temporisateur 0,5/20' 1 800 W	150 F
RK 156	Centrale d'alarme 2 zones sirène incorporée et relais de sortie	260 F
RK 161	Générateur de fonctions 0, 1/200 kHz	370 F
RK 183	Récepteur C.B. 27 MHz	220 F
RK 185	Micro HF FM	80 F
RK 201	Détecteur de métaux	220 F
RK 204	Amplificateur mono 105 W musique	230 F
RK 215	Orgue lumineux 7 x 1 200 W	420 F
RK 217	Trichrome 3 x 1 200 W	230 F
225 AL	Alimentation pour RK 225	90 F
RK 001	Ensemble d'initiation à l'électronique 5 montages avec pince coupante et fer à souder notice très détaillée	320 F

**80 MONTAGES DIFFÉRENTS POUR LES LOISIRS ET LA MAISON****APPAREILS VENDUS EN ORDRE DE MARCHÉ**

Jeux de lumière modulaires	
Doc. et tarif sur demande.	
Convertisseur 12 V/220 V 50 Hz carré 300 VA stabilisé	1 950 F

Location de sono  
Centrales d'alarme agréées  
APSAIRD voir notre catalogue.

RK 211    230 F



SIGNAL TRACER

RK 207 B    210 F

TRANSISTOR-TESTEUR  
transistors FET UJT diodes

RK 146 B    250 F



THERMOSTAT

réglable de 0 à 100 secondes  
sortie relais**R - K INDUSTRIE**

212, RUE SAINT-MAUR, 75010 PARIS. TÉL. 42.05.81.16

Plus de 10 ans d'expérience dans l'électronique professionnelle et de loisirs

**CATALOGUE 1987 - 200 pages - 50 F**VEUILLEZ M'EXPÉDIER : VOTRE CATALOGUE   
LE(S) KIT(S) (frais de port - forfait : 20 F)

Ci-joint mon règlement (chèque, CCP, mandat) à l'ordre de RK 212, rue Saint-Maur 75010 Paris. (Pas de CR).

NOM .....  
PRENOM .....  
RUE .....  
CODE POSTAL ..... VILLE .....**RK INDUSTRIE Sarl**    42.05.81.16  
212, RUE SAINT-MAUR, 75010 PARIS -

# CHELLES ELECTRONIQUES 77

19, av. du Maréchal Foch 77500 Chelles - Tél. 64.26.38.07

Ouvert du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h

Nous acceptons les bons de l'Administration, conditions spéciales aux écoles,  
centres de formation, clubs d'électronique, etc.

## NOUVEAU MULTIMETRE METEX

Modèle M 3650 3 1/2 digits - Précision 0,3 % en VCC ( $\pm 1$  digit)


### Fonctions :

- MULTIMETRE 20 A
- CAPACIMETRE
- FREQUENCIMETRE
- TEST TRANSISTORS
- TEST DIODES
- TEST SONORE DE CONTINUTE
- TEST ALIM.

**BOITIER ANTI-CHOC**  
HAUTEUR ECRAN : 30 MM !  
HAUTEUR DIGIT : 17 MM !

Affichage de la fonction  
et de l'unité utilisée

Prix : 690 F TTC

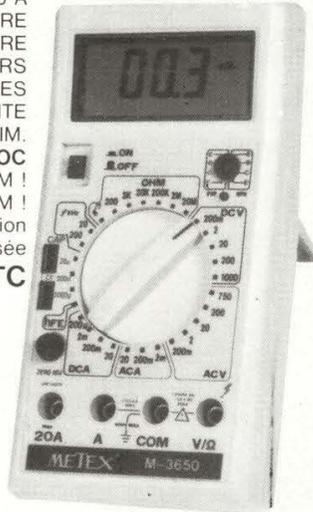

Modèle M 4650 mêmes caractéristiques PRECISION : 0,05 %  
Prix : 1 100 F TTC

## Beckman Industrial™



**Oscilloscopes**  
9020 : 2 x 20 MHz  
• Double trace  
• Ligne à retard  
Prix TTC : 3 795 F



**Générateurs de fonctions FG2**  
• Signaux sinus, carrés, triangle, pulses  
• de 0,2 Hz à 2 MHz en 7 gammes  
• 0,5 % de précision  
• Entrée UCF  
Prix TTC : 1 978 F

**Coffrets ESM - RETEX - TEKO**  
**LA TOLERIE PLASTIQUE - BIM - ISKRA**  
Circuits intégrés - transistors - résistances  
condensateurs - librairie technique  
**FER A SOUDER JBC - PHILIPS - WELLER**



Prix TTC : 2 950 F

## HC-F1000 ISKRA

COMPTEUR MULTIFONCTIONS

à grande sensibilité d'entrée pour recherches,  
industries et laboratoires

10 Hz à 1 GHz  
Affichage 8 digits

- 4 fonctions
- Fréquence-mètre
  - Périodemètre
  - Totalisateur
  - Contrôle interne

## SIC-505 Station de soudure

avec régulation électronique de température de 150-420 degrés. Affichage de la température atteint par chaîne de 12 LED. Transformateur incorporé 220/24 V, panne interchangeable, branchement pour câble de masse, dimensions : L 120 x H 90 x P 180 mm.

Prix : 580 F TTC

## Beckman Industrial™



**DM10** : 17 gammes protégées par fusibles. Impédance d'entrée 1 M $\Omega$  VCC. Précision 0,8 %  
Prix ttc : 349 F

**DM15B** : 27 gammes. Bip sonore. Protection 2A DC/AC. Impédance 10 M $\Omega$ . 1 000 VDC/750 VAC.  
Prix ttc : 447 F

**DM20L** : identique au DM15B avec 30 gammes. Mesure du gain des transistors. Test logique. Lecture directe 200 M $\Omega$  et 2 000 M $\Omega$ .  
Prix ttc : 497 F


**DM23** : 23 gammes. Calibre 10 A AC/DC. Bip sonore. Mesure du gain des transistors.  
Prix ttc : 587 F

**DM25L** : identique au DM23 avec 29 gammes. Mesure de capacités en 5 gammes. Test logique. Lecture directe à calibre 2 000 M $\Omega$ .  
Prix ttc : 689 F

CONDITIONS DE VENTE : MINIMUM D'ENVOI 100 F  
PAR CORRESPONDANCE : RÈGLEMENT A LA COMMANDE PAR CHÈQUE OU MANDAT-LETTRE. AJOUTER LE FORFAIT DE PORT ET D'EMBALLAGE : 35 F  
CONTRE-REMBOURSEMENT : 50 F - AU-DESSUS PORT DÛ PAR SNCF.  
PAS DE CATALOGUE.

NOM \_\_\_\_\_  
ADRESSE \_\_\_\_\_  
CODE \_\_\_\_\_ VILLE \_\_\_\_\_

# SERRURE A FICHE JACK

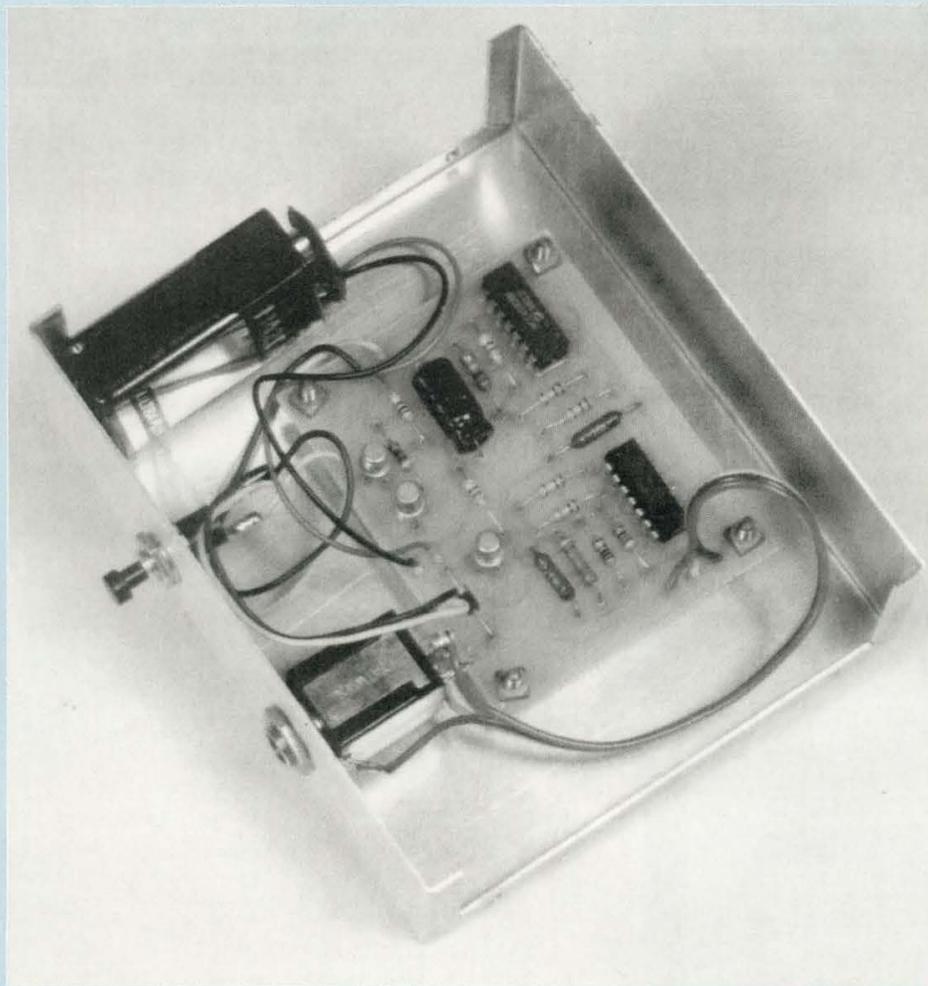

Voici un type de serrure électronique qui, comme son nom l'indique, utilise une fiche jack (6,35 stéréo pour notre cas) comme clé.

**A** l'intérieur de la fiche se trouvent deux résistances de précision qui sont comparées à celles contenues dans le montage et en fonction du résultat on a, soit l'ouverture, soit le blocage de la logique plus le déclenchement de l'alarme (cf. figure 1). Le seul moyen de crocheter une telle serrure est d'utiliser un potentiomètre à la place de la résistance fixe et de le faire varier (en passant donc par la valeur de la résistance d'origine).

Dans ce montage, afin d'empêcher toute tentative de violation, il y a trois ajouts : la détection qui se fait sur deux résistances de précision ; si une valeur erronée est présentée au montage, celui-ci se bloque pour quelques secondes et déclenche l'alarme (éventuellement connectée) ; la présence d'un bouton-poussoir sur lequel on doit exercer une pression une fois la clé enfoncée afin de déclencher l'ouverture.

Les comparateurs sont montés par couples, A1-A2 et A3-A4. Chaque

duo teste si chaque résistance se trouvant dans la clé a bien une valeur comprise dans les limites fixées par R1, R2, R3. En fait sur le point C, on retrouve une tension égale à :

$$V_{CC} \times \frac{R5}{(R5 + R4)}$$

donc si  $R4 = R5$  (ce qui doit être le cas avec la bonne clé), on a une tension égale à  $\frac{V_{CC}}{2}$  ( $V_{CC}$  étant la tension d'alimentation). Si la résistance mise à la place de R5 est supérieure à R4, la tension issue de ce diviseur sera supérieure à  $\frac{V_{CC}}{2}$  et donc seule la

sortie de A2 basculera à 1, celle de A1 restant à 0. A l'inverse, si R5 est inférieure à R4, la tension au point commun des deux résistances sera inférieure à  $\frac{V_{CC}}{2}$  et donc cette fois-ci seul A1 basculera à 1, A2 restant à 0. Et enfin si  $R5 = R4$  on a en C la tension exacte  $\frac{V_{CC}}{2}$ , ce qui fait basculer A1 et A2 à 1.

Il en est de même pour l'autre duo A3-A4, il suffit de remplacer dans la description ci-dessus, A1, A2, R4, R5 respectivement par A3, A4, R6, R7.

Les trois résistances R1, R2, R3 forment le diviseur de tension de base servant de tension de référence pour le basculement des comparateurs. Au point B, on retrouve une tension légèrement inférieure (environ 5 %) à  $\frac{V_{CC}}{2}$  ; et en A, une tension légèrement

supérieure (environ 5 %) à  $\frac{V_{CC}}{2}$ . Ces

décalages permettent un fonctionnement correct du montage malgré les éventuelles dispersions autour de la valeur fondamentale des résistances en permettant toutefois de différencier deux valeurs consécutives.

Les résistances R8 à R11 servent à convertir le signal issu des comparateurs en un signal logique compatible avec une porte C-MOS. Lorsque les résistances de la clé sont identiques à celles de référence, les sorties des comparateurs passent à 1, ce qui donne un niveau logique 1 en sortie de N1. Si, à ce moment, C1 est déchargé

# 25000 COMBINAISONS POSSIBLES

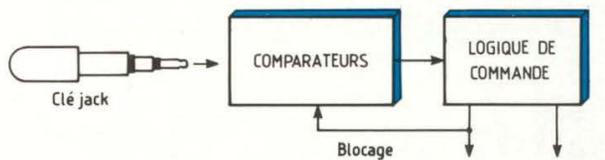


Fig. 1 : Schéma synoptique.

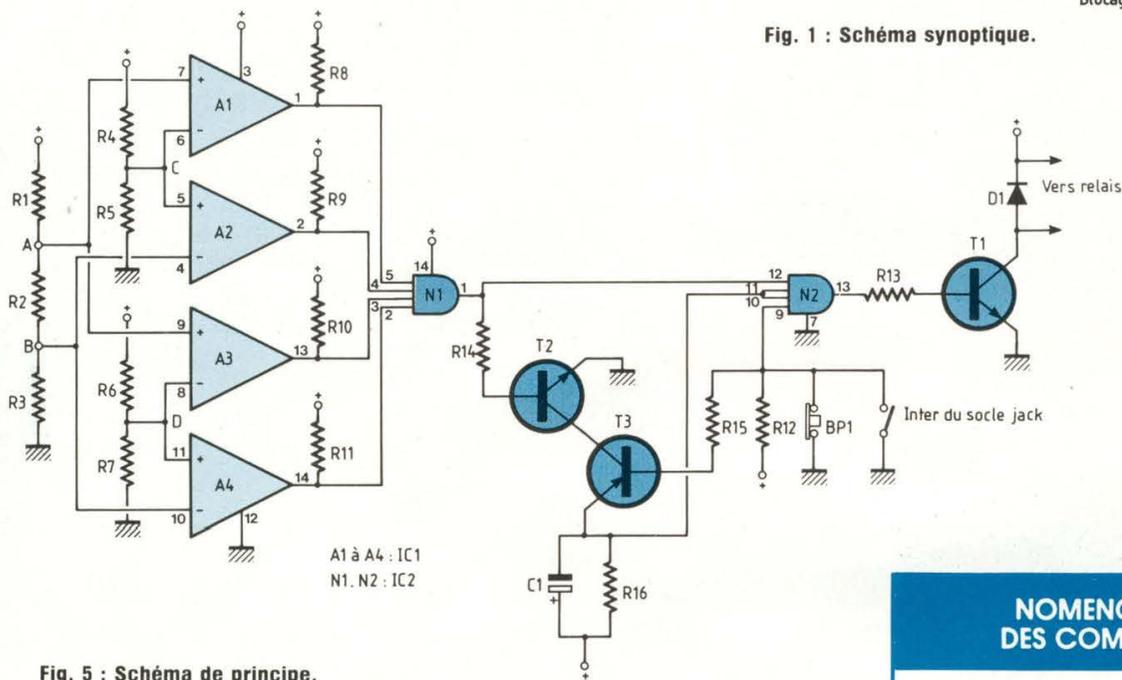


Fig. 5 : Schéma de principe.

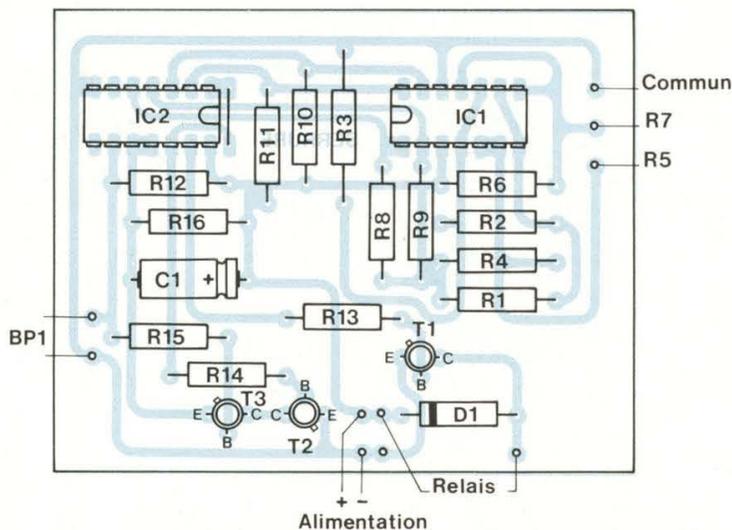


Fig. 3 : Ne pas oublier le strap

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### ● Résistances

- R1 - 10 kΩ 2 %
- R2 - 1 kΩ 2 %
- R3 - 10 kΩ 2 %
- R4, R5, R6, R7 - résistances 2 % (voir texte)
- R8, R9, R10, R11 - 100 kΩ
- R12, R13, R14 - 4,7 kΩ
- R15 - 1 kΩ
- R16 - 560 kΩ

### ● Condensateur

- C1 - 100 μF/25 V

### ● Semiconducteurs

- D1 - 1N4007
- T1, T2 - 2N2222
- T3 - 2N2907
- IC1 - LM339
- IC2 - 4082

### ● Divers

- Bp1 - bouton-poussoir à ouverture
- 1 fiche jack 6,35 stéréo mâle
- 1 fiche socle jack 6,35 stéréo femelle
- 1 relais
- 1 boîtier

# SERRURE A FICHE JACK

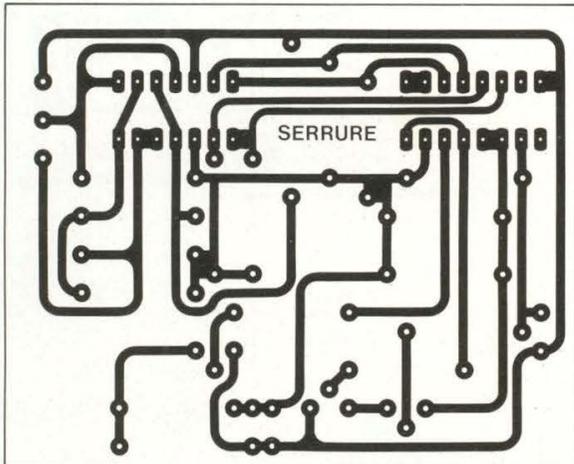


Fig. 2


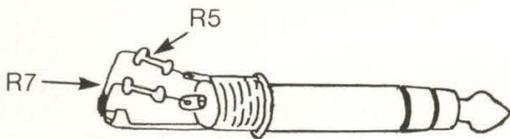


Fig. 4 : Attention à ne pas intervertir les résistances R5 et R7.

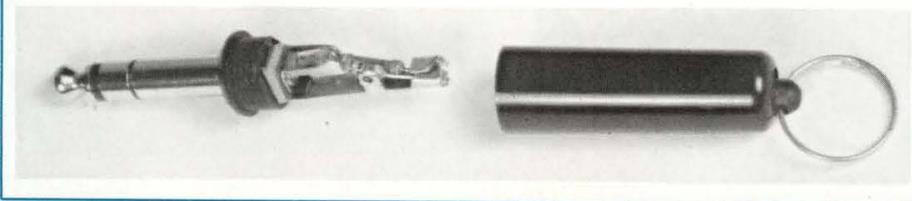

et qu'il y a une action sur Bp1 (pour valider la clé), la sortie de N2 passe à son tour à 1 et à travers R13 et T1 fait coller le relais d'ouverture. Si, par contre, on enfonce une clé incorrecte, lors d'une action sur Bp1, T2 et T3 deviennent passants et font se charger C1 qui bloque donc le système pendant quelques secondes (longueur déterminée par R16 et C1).

Le bouton-poussoir de validation Bp1

et un contact à ouverture du socle jack femelle sont montés en parallèle, ainsi pour valider l'entrée de N2 à laquelle ils sont reliés, il est nécessaire que la fiche soit présente et que l'on agisse sur Bp1.

## REALISATION

Le circuit imprimé est présenté en figure 2 et après avoir déterminé les

valeurs de la clé, il suffira de suivre l'implantation présentée en figure 3. Dès le premier essai le montage doit fonctionner, celui-ci ne nécessitant aucun réglage. On doit choisir les résistances R4, R5, R6 et R7 dans la série E48 (précision de 2 %) ou éventuellement dans une série procurant une précision supérieure. Il suffit de prendre deux fois deux résistances identiques telles que  $R4 = R5$  et  $R6 = R7$ , avec les valeurs supérieures à  $250 \Omega$  et inférieures à  $402 \text{ k}\Omega$  (ce qui laisse un choix entre 159 valeurs normalisées différentes) : cela ne vous donne pas moins de 25 000 combinaisons possibles.

Montez R4 et R6 sur le circuit imprimé, R5 et R7 à l'intérieur de la fiche jack vous servant de clé (voir figure 4).

La consommation du montage est très faible au repos, mais il faudra tout de même faire attention au fait que la tension d'alimentation (identique à la tension de service du relais) doit être comprise entre 9 et 18 V.

Pour tester statiquement le montage, on pourra remplacer R5 par un potentiomètre de  $470 \text{ k}\Omega$  ; en faisant varier celui-ci, on doit constater un basculement brusque de la tension de sortie de A1 et de A2 à une certaine position du potentiomètre ; puis répétez l'opération avec R7, A3 et A4. En cas de non-fonctionnement, vérifiez R1 et R6 ainsi que IC1. Une fois ce point testé, lorsqu'on enfonce la clé, la sortie de N1 doit être à 1 et avec une action sur Bp1, la sortie de N2 doit passer à 1. Si ce n'est pas le cas, vérifiez IC2, T2, T3 et les résistances de polarisation R12, R14 et R15.

Pour le positionnement du montage, on ne doit avoir accès extérieurement qu'à la fiche jack femelle et au bouton-poussoir, l'électronique devant être hors de portée et protégée de toute agression. Si l'alimentation est tirée d'une alarme, celle-ci doit être secourue (présence d'un accumulateur de secours).

Ce montage peut se prêter à de multiples emplois, ouverture de porte, déconnexion d'alarme ; son installation est possible dans un véhicule.

Lionel Levieux

EDITIONS PERIODES

1, boulevard Ney, 75018 Paris  
Tél. : (16-1) 42.38.80.88 poste 7315

**Vous avez réalisé des montages personnels que vous aimeriez publier dans notre revue, n'hésitez pas à nous joindre soit par téléphone, soit par courrier, afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour une éventuelle collaboration à Led.**

# MANX102

## contrôleur universel en kit

DOCUMENTATION DÉTAILLÉE  
ET LISTE DE DISTRIBUTEURS  
SUR DEMANDE...

UN APPAREIL PROFESSIONNEL!  
CHAMPION DE LA PROTECTION

● Boîtier élastomère antichocs

● Protection HPC

● Simplicité d'emploi

● Entrée unique

● Prix "KIT"

● Réalisation facile et attrayante



**GDA**  
la mesure française

GDA - 5 rue du Square Carpeaux 75018 PARIS - Tél.:(1)46.27.52.50 - Télex 772 081

# TOUTE LA CONNECTIQUE EST CHEZ PENTA

## SUPPORT DE COMPOSANTS

### PLATE FORME

14 broches A 14P	9,10
16 broches A 16P	11,50
24 broches A 24P	16,30

CONNECTEURS A SERTIR	12,00
16 broches	18,00
24 broches	23,70
40 broches	25,00

## CLIPS TEST



14 broches	77,80
16 broches	80,00
24 broches	108,00
40 broches	176,40

## SUPPORTS C.I.



A souder	1,50
14 broches	2,10
16 broches	2,30
18 broches	2,60
14 broches décalé	3,10
20 broches	2,90
24 broches	3,50
28 broches	4,20
40 broches	6,50

A wrapper	3,40
8 broches	4,50
16 broches	4,90
18 broches	5,90
20 broches	6,70
22 broches	7,20
24 broches	9,90
28 broches	10,90
40 broches	13,50
Broches à wrap vector	72,00

## TULIPES

8 broches	2,50
14 broches	4,20
16 broches	4,80
18 broches	5,40
20 broches	9,90
22 broches	6,50
24 broches	7,20
28 broches	8,20
40 broches	11,50

## INSERTION NULLE

16 broches	49,50
20 broches	122,00
24 broches	57,80
28 broches	75,30
40 broches	69,80

## TEXTTOOL

24 broches	149,00
28 broches	194,00
40 broches	240,00

## CONNECTEURS B.F. / CONNECTEURS HP

HP mâle/1 S	2,70
HP fem./5 S	2,45
Emb HP fem./SFHP	1,90
Emb HP mâle/SHP	3,30
Emb HP coupure	2,50
Prise HP à pression	7,10

## PRISES CALCULATRICES

Mâle	3,60
Femelle	3,60
Emb. châssis	6,60

## FICHES RCA et CINCH

RCA mâle	2,50
Fiche RCA mâle or	3,80
RCA fem.	2,50
Fiche RCA fem. or	3,80
Embase RCA	2,00
Embase CI RCA	6,50

## CANON AUDIO

3 broches mâle	29,75
3 broches femelle	34,60
3 broches embase	35,70
5 broches mâle	64,00
5 broches femelle	59,10

## FICHES DIN

Mâle 5 broches	2,80
Fem. 5 broches	4,20
Emb. 5 broches	4,20
Emb. 5 broches CI	7,20
Mâle 6 broches	4,40
Fem. 6 broches	2,80
Emb. 6 broches	3,30
Mâle 7 broches	4,20
Fem. 7 broches	4,80
7 br. à verrouil.	48,00
Fem. prof. 7 br. à verrouil.	70,30
Mâle 8 broches	4,20
Fem. 8 broches	7,80
Emb. 8 broches	8,40

## FICHES JACK

Mâle mono 2,5 mm	2,80
Fem. mono 2,5 mm	2,40
Mâle mono 3,5 mm	2,50
Mâle mono métal 3,5 mm/4,80	2,25
Fem. mono 3,5 mm	2,70
Fem. mono métal 3,5 mm/4,80	2,70
Mâle 8 broches	4,50
Mâle stéréo 3,5 mm	7,20
Emb. stéréo 3,5 mm	7,50
Mâle mono 6,35 mm	4,10
Mâle mono métal 6,35 mm/8,80	4,50
Fem. mono 6,35 mm	4,90
Fem. mono métal 6,35 mm/8,80	8,80
Mâle stéréo 6,35 mm	5,10
Mâle stéréo métal 6,35 mm/6,60	5,10
Fem. stéréo 6,35 mm	5,10
Fem. stér. métal 6,35	11,20
Emb. stéréo	5,30

## FICHES COAXIALES

Mâle	2,90
Embase	5,10
Mâle de PG 13 W	7,50

## PRISES CANON

24 broches	149,00
28 broches	194,00
40 broches	240,00

DB 9 mâle à souder	12,80
DB 9 fem. à souder	14,70
Capot pour DB 9	15,00
DB 9 coudeuse mâle	34,40
DB 9 coudeuse fem.	34,40
DB 9 mâle à sertir	35,60
DB 9 fem. à sertir	35,60
DB 15 mâle à souder	17,20
DB 15 fem. à souder	17,50
DB 15 fem. coudeuse	13,50
DB 15 coudeuse mâle	14,80
Capots DB 15	15,40
DB 15 mâle à sertir	46,30
DB 15 fem. à sertir	48,90
DB 25 mâle à souder	18,50
DB 25 fem. à souder	23,00
Capot DB 25	17,90
Colonettes DB 25	3,80
DB 25 mâle sertir	49,50
DB 25 fem. sertir	55,60
DB 25 coudeuse mâle	58,10
DB 25 coudeuse fem.	51,00
DB 25 à wrapper	42,50
DB 37 mâle à souder	32,80
DB 37 fem. à souder	39,80
Capot pour DB 37	21,00
DB 37 coudeuse fem.	58,20
DB 37 fem. à sertir	28,80
DB 50 mâle à souder	54,00
DB 50 fem. à souder	48,00
Capots DB 50	27,40

## TYPE BERG



2x5 broches mâle	56,40
2x10 broches mâle	58,60
2x17 broches mâle	64,20
2x17 broches mâle	73,10
2x20 broches mâle	85,60
2x25 broches mâle	98,10
2x5 broches emb.	17,50
2x8 broches emb.	18,50
2x10 broches emb.	20,50
2x13 broches emb.	23,20
2x17 broches emb.	29,50
2x20 broches emb.	33,70
2x25 broches emb.	41,10
2x5 broches fem.	8,70
2x8 broches fem.	17,50
2x10 broches fem.	14,90
2x13 broches fem.	17,50
2x17 broches fem.	24,10
2x20 broches fem.	26,80
2x25 broches fem.	31,90
2x30 broches fem.	59,50

## CONNECTEURS D'ALIMENTATION

Floppy 4 broches	19,50
Floppy mâle prolong.	17,80
Floppy 4 b. emb.	17,80

## AMP.

2 broches emb. mâle	4,80
4 broches emb. mâle	8,75
5 broches emb. mâle	8,40
2 broches mâle	1,95
4 broches mâle	2,20
6 broches mâle	3,90
2 broches fem.	1,90
4 broches fem.	2,20
6 broches fem.	3,00

## IBM

12 broches fem.	11,20
12 broches mâle	14,80

## BARRETTES ET BROCHES

Cons. Shunt	1,90
Barette scéable fem. 36 broches	13,30
Mâle coudeuse pliure 2,54 44,80	44,80
Mâle coudeuse pliure 5,08 49,80	49,80
Mâle sécable 20 broches/11,80	11,80
Tulipe en bande sécable 32 broches	9,60

## CONNECTIQUE DIVERSE

Prise LEMO	36,00
A verrouil. mâle	36,00
A verrouil. fem.	36,00

## BORNIER A VIS

3 plots pour CI	4,80
4 plots	5,20
5 plots	6,30
8 plots	9,25
Prise tel.	38,50
Emb. tel.	25,20
Péritel mâle	18,00
Péritel fem.	23,50
Péritel châssis	6,00
BNC mâle	16,20
BNC fem.	19,50
BNC châssis	13,80
Fiche mâle PL 259	9,20

# A DECOUVRIR TEKTRONIX :

## MULTIMÈTRE DIGITAL CDM 250

**2490<sup>F</sup> TTC**



- 3 1/2 Digit.
- 5 fonctions.
- 0,5 % de précision.
- Impédance 10 M $\Omega$ .
- V DC/AC 200 mV à 500 V.
- 1 DC/AC 200  $\mu$ A à 10 A.
- R 200  $\Omega$  à 20 M $\Omega$ .
- Protection électronique.

## ALIMENTATION CPS 250



**3987<sup>F</sup> TTC**

- Triple sortie.
- Galvanomètre.
- Indication de surcharge.
- 2 fois 0-20 V 0,5 A.
- 5 V 2 A.
- Régulation en charge 0,1 %.

## Penta 8

36, rue de Turin, 75008 Paris (magasin). Tél. : 42.93.41.33  
Métro : Liège, St-Lazare, Place Clichy

## Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris. Tél. : 43.36.26.05. Métro : Gobelins (service correspondance et magasin)

## Penta 16

5, rue Maurice-Bourdelt, 75016 Paris (magasin). Tél. : 45.24.23.16. Telex : 614.789 (Pont de Grenelle). Métro : Charles-Michels

## Penta 13002

106, rue de la République, 13002 Marseille. Tél. : 91.90.66.12  
Métro : Joliette, sortie République

## Penta 44000

9, allée de l'Île Glorieuse  
44000 NANTES. Tél. : 40.08.02.00

## Penta 69007

7, av. Jean-Jaurès, 69007 Lyon. Tél. : 16 72.73.10.99  
Métro : Saxe/Gambetta

## BECKMAN INDUSTRIAL™ MULTIMETRES



### DM10

**348<sup>F</sup> TTC**

17 gammes. Affi. 3 1/2 digits. Test diodes. Tension CC. 5 cal. de 0,2 à 1000 V, précision 0,8%. Tension CA, 2 cal., 200 et 500 V, précision 1,2%. Courant CC, 4 cal. de 200  $\mu$ A à 200 mA, précision 1,2%. Résis., 5 cal. de 200  $\Omega$  à 200 M $\Omega$ , précision 1%.



### DM25L

**690<sup>F</sup> TTC**

30 gammes. Affichage 3 1/2 digits. Test diodes et transistors. Mesure logique (TTL). Mesure des capacités. Impédance 10 M $\Omega$ . Précision VCC 0,8%, VICA 1,2%, IICC 1,25%, IICA 1,8%. Calibre 2000 M $\Omega$ . Calibre 10A.



### DM800

**1356<sup>F</sup> TTC**

28 gammes. Affi. 4 1/2 digits. Compt. de fréq., test diodes et de continuité. Fréq. jusqu'à 200 kHz. Tension CC de 200 mV à 1000 V, précision 0,05%. Courant CC de 200  $\mu$ A à 10 A, précision 0,3%. Courant CA de 200  $\mu$ A à 10 A, précision 0,75%.

## METRIX série 40 à mémoire, LES TOUT-TERRAIN

La nouvelle série 40 des multimètres numériques METRIX se caractérise par sa conception particulièrement robuste, ce qui la destine aux applications professionnelles, dans les domaines de la production, les laboratoires et les services de maintenance itinérants. Ces appareils supportent les pires conditions des environnements hostiles. Ils résistent à l'eau de ruissellement et à l'immersion (modèle 43, 45 et 47) ; au feu : leur boîtier est en matière auto-extinguible ; aux chocs et aux vibrations. Ajoutez-leur la commutation automatique des calibres et un affichage exceptionnel de 4000 points de mesure. Equipés de 2 fonctions mémoires, ils peuvent, soit stocker une valeur ponctuelle, soit le maximum de la valeur efficace d'un signal sinusoïdal ou RMS avec le MX 47.

### MX 40 1054<sup>F</sup> TTC

Précision tension CC : 0,7% ; CA de 40 à 400 Hz : 2% ; de 400 Hz à 1 kHz : 3% ; intensité CC/CA : 1,5%.

### MX 43 1292<sup>F</sup> TTC

Précision tension CC : 0,3% ; CA de 40 à 400 Hz : 1% ; de 400 Hz à 1 kHz : 2% ; intensité CC/CA : 0,7% - 2% à l'eau.

### MX 45 1648<sup>F</sup> TTC

Précision tension CC : 0,1% ; CA de 40 à 400 Hz : 0,75% ; de 400 Hz à 1 kHz : 1,7% ; intensité CC/CA : 0,7% - 1,5% à l'eau.

### MX 47 2241<sup>F</sup> TTC

Précision tension CC : 0,1% ; CA de 40 à 400 Hz : 0,6% ; de 1 à 5 kHz : 1,5% ; jusqu'à 20 kHz : 3% ; intensité CC/CA : 0,7% ; Mesure directe des temps ; étanche à l'eau.

## ALIMENTATION AL 745 AX



**620<sup>F</sup> TTC**

Réglable de 0 à 15 V. Contrôlé par voltmètre. Régulation < 1%. Intensité de 0 à 3 A réglable. Contrôlé par ampèremètre. 3 systèmes de protection.

CV 851. Convertisseur de 12 VCC en 220 VCA à partir d'une batterie. PUIS. 220 VA. Idéal pour caravaning, bateau, etc. **2266 F/TTC**  
AL 823. Alim. 0 à 30 V/2 A et 0 à 60 V/5 A **3180 F/TTC**  
AL 812. Alim. 0 à 30 V/2 A avec contrôle et réglage de l'intensité **690 F/TTC**

## METEX L'EXTERMINATEUR



**M-3650 690<sup>F</sup> TTC**

Ce multimètre est un tueur de laboratoire. Les amateurs les plus avertis possèdent un transformateur, un capacimètre, un voltmètre, un ampèremètre, un fréquencemètre, un ohmmètre et un grand atelier pour utiliser cette armée d'appareils. Le M-3650, lui, réunit toutes ces fonctions plus quelques autres et tient dans la main. Son afficheur à cristaux liquides est d'une clarté exceptionnelle grâce à ses dimensions peu communes.

## INTERRUPTEUR SANS FIL

### PROMOTION PENTA

**386<sup>F</sup> TTC**



Cet interrupteur sans fil rend, désormais, possible la mise en route de tous vos appareils ménagers sans avoir à vous déplacer. Idéal pour la commande d'éclairage de jardin ou de porte de garage.  
Caractéristiques : portée 36 m, fréquence de transmission : 250 MHz, puissance de coupure jusqu'à 500 W, autonomie de batterie : 1 an.

## REPONDEUR BTA 2200

### Avec interrogateur à distance

**1510<sup>F</sup> TTC**



Grâce à lui, outre les fonctions normales d'un répondeur téléphonique classique vous pouvez l'interroger à distance, écouter puis effacer les messages reçus ou enregistrer une conversation. Il est en plus doté d'un détecteur de tonalité et de silence, d'une cassette annonce de 20" et d'une cassette messages de 60". Le temps maximum des messages est de 3'.

## TELEPHONE SANS FIL

### UN TELEPHONE SANS FIL QUI SE PREND ENFIN POUR VOTRE OMBRE

**1190<sup>F</sup> TTC**

Idéal à la campagne ou dans votre jardin, ce téléphone trouve également sa place dans l'appartement où il vous assure une liberté totale de mouvements.  
Caractéristiques : efficacité jusqu'à 1500 m, fréquences porteuses : 46/49 MHz, sécurité d'écoute par codage de fréquence, livré avec accumulateur, il peut se poser au mur.



# CHEZ PENTA PURE TECHNOLOGIE


GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS CFG 250 **2720<sup>F</sup> TTC**

- Echelle par decade.
- Sortie sinus, triangle, carré, pulse.
- Très faible distorsion.
- Atténuateur 20 dB.
- Symétrie 1 %.
- Gamme de 0,2 Hz à 2 MHz.
- Tension de 10 mV à 20 V.



FRÉQUENCEMÈTRE CFC 250 **2990<sup>F</sup> TTC**

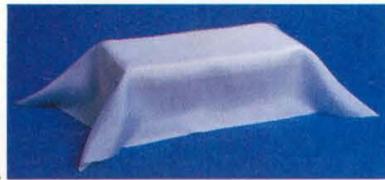- Fréquence de 5 Hz à 100 MHz.
- 8 digits d'affichage.
- Indicateur de surcharge.
- Sensibilité: 30 mv RMS 5 Hz-30 MHz.  
50 mV RMS 30 MHz-70 MHz.  
80 mV RMS 70 MHz-100 MHz.
- Maintien en température ± 10 ppm 0-50° C.




# PENTASONIC

Heures d'ouverture des magasins : du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 sauf PENTA 8 qui ferme à 19 h, PENTA 69 qui ouvre du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30 et NANTES qui vous accueillera le lundi de 13 h 30 à 19 h et du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 19 h

## OUTILLAGE
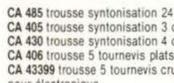
### TROUSSES DE SYNTONISATION ET TOURNEVIS

Trousse de syntonisation (tournevis en nylon chargé fibre de verre).  
Trousse de tournevis (corps en laiton nickelé moulé et lame acier).



- |   |                   |
|---|-------------------|
| CA 485 trousse syntonisation 24 outils                    | <b>240,00 TTC</b> |
| CA 405 trousse syntonisation 3 outils                     | <b>29,10 TTC</b>  |
| CA 430 trousse syntonisation 4 outils                     | <b>71,60 TTC</b>  |
| CA 406 trousse 5 tournevis plats pour électronique        | <b>48,15 TTC</b>  |
| CA 43399 trousse 5 tournevis cruciforme pour électronique | <b>83,93 TTC</b>  |
| CA 421 trousse 5 clés à tube/métrique                     | <b>79,40 TTC</b>  |
| CA 449 trousse 5 clés males                               | <b>85,15 TTC</b>  |
| CA 450 jeu de 8 clés métriques males                      | <b>45,20 TTC</b>  |
| CA 451 jeu de 8 clés américaines                          | <b>47,30 TTC</b>  |
| CA 40701 tournevis contrôleur 3 x 50                      | <b>10,95 TTC</b>  |
| CA 40702 tournevis contrôleur 4 x 90                      | <b>19,10 TTC</b>  |
| CA 40222 tournevis lame fraisee isolé 2,5 x 50            | <b>14,90 TTC</b>  |
| CA 40234 tournevis lame fraisee isolé 3,5 x 100           | <b>15,25 TTC</b>  |
| CA 40236 tournevis lame fraisee isolé 3,5 x 150           | <b>21,10 TTC</b>  |
| CA 40244 tournevis lame fraisee isolée 4 x 100            | <b>15,50 TTC</b>  |
| CA 40246 tournevis lame fraisee isolée 4 x 150            | <b>18,40 TTC</b>  |
| CA 40248 tournevis lame fraisee isolée 4 x 200            | <b>24,10 TTC</b>  |
| CA 40254 tournevis lame fraisee isolée 5,5 x 100          | <b>25,60 TTC</b>  |
| CA 40256 tournevis lame fraisee isolée 5,5 x 150          | <b>22,85 TTC</b>  |
| CA 40258 tournevis lame fraisee isolée 5,5 x 200          | <b>22,05 TTC</b>  |
| CA 40264 tournevis lame fraisee isolée 6,5 x 100          | <b>22,60 TTC</b>  |
| CA 411 tournevis pour empreintes Philips 00               | <b>11,50 TTC</b>  |
| CA 4110 tournevis pour empreintes Philips 00              | <b>14,90 TTC</b>  |
| CA 4111 tournevis pour empreintes Philips 1               | <b>20,50 TTC</b>  |
| CA 42610 tournevis porte vis cruciforme                   | <b>79,95 TTC</b>  |



### PINCES DEMI-RONDE ET UNIVERSELLE

- |  |                   |
|--|-------------------|
| CA 21001 pince universel acier chromé électronique     | <b>84,80 TTC</b>  |
| CA 218 pince demi ronds coudé 45° chromée              | <b>135,85 TTC</b> |
| CA 219 pince demi ronds droite et chromée              | <b>122,85 TTC</b> |
| CA 204 pince bec 1/2 ronds très fine électronique      | <b>122,45 TTC</b> |
| CA 205 pince demi ronds bec coudée 45° électronique    | <b>123,30 TTC</b> |
| CA 20501 pince demi ronds bec long                     | <b>151,00 TTC</b> |
| CA 224 pince bec 1/2 ronds courts très fins            | <b>103,80 TTC</b> |
| CA 266 pince bec ronds et courts, très rigide          | <b>137,10 TTC</b> |
| CA 271 pince bec plats, extra-long et fin acier chromé | <b>126,55 TTC</b> |
| CA 203 pince bec plats longs et résistant électronique | <b>95,40 TTC</b>  |
| CA 225 pince plate à bec courts très rigides           | <b>90,15 TTC</b>  |
| CA 223 pince multiprise                                | <b>115,90 TTC</b> |



### CLES A TUBE ET A PIPE

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| CA 47932 clé à tube Ø 3,2             | <b>26,50 TTC</b> |
| CA 47940 clé à tube Ø 4               | <b>29,05 TTC</b> |
| CA 47950 clé à tube Ø 5               | <b>30,50 TTC</b> |
| CA 47955 clé à tube Ø 5,5             | <b>33,10 TTC</b> |
| CA 47960 clé à tube Ø 6               | <b>36,00 TTC</b> |
| CA 47970 clé à tube Ø 7               | <b>39,40 TTC</b> |
| CA 47980 clé à tube Ø 8               | <b>40,15 TTC</b> |
| CA 47990 clé à tube Ø 9               | <b>42,20 TTC</b> |
| CA 48010 clé à tube Ø 10              | <b>43,35 TTC</b> |
| CA 70804 clé à pipes doubles Ø 4      | <b>9,95 TTC</b>  |
| CA 70805 clé à pipes doubles Ø 5      | <b>10,80 TTC</b> |
| CA 70806 clé à pipes doubles Ø 6      | <b>12,20 TTC</b> |
| CA 70706 clé Ø 6 x 7 à fourche double | <b>15,25 TTC</b> |



### PINCES A ANNEAUX ET BRUCELLES

- |  |                  |
|--|------------------|
| Brucelle de précision acier inoxydable (17 % de chrome)        |                  |
| CA 206 pince à anneaux, droite autobloquante                   | <b>84,80 TTC</b> |
| CA 207 pince à anneaux, coudée à 30°                           | <b>88,60 TTC</b> |
| CA 133 brucelle pour fusibles et composants, prise dans l'axe  | <b>47,35 TTC</b> |
| CA 134 brucelle pour fusibles et composants, prise horizontale | <b>47,35 TTC</b> |
| CA 135 brucelle bec à l'équerre pour circuits intégrés         | <b>47,35 TTC</b> |
| CA 137 brucelle pour fusibles et composants. Prise à 45°       | <b>47,35 TTC</b> |
| CA 12901 brucelle à dénuder câble en nappe                     | <b>43,80 TTC</b> |
| CA 128 brucelle à dénuder pour fils de 0,5 à 4 mm              | <b>33,10 TTC</b> |
| CA 131 brucelle bec très effilés coudés 45° L = 130 mm         | <b>29,30 TTC</b> |
| CA 112 brucelle bec très effilés coudés 45° L = 150 mm         | <b>39,30 TTC</b> |
| CA 108 brucelle bec effilés droits striés                      | <b>29,30 TTC</b> |
| CA 110 brucelle bec fins auto serrants croisés                 | <b>72,10 TTC</b> |
| CA 301 ciseaux bec longs et pointus                            | <b>57,40 TTC</b> |
| CA 302 ciseaux bec courts droits                               | <b>48,20 TTC</b> |
| CA 306 ciseaux lames courtes pour électriciens                 | <b>61,75 TTC</b> |
| CA 305 ciseaux lames longues pour électriciens                 | <b>53,35 TTC</b> |

### PINCES COUPANTES SERIE MICRO ÉLECTRONIQUE

- Acier très fin à haute teneur de carbone. Trempe globale et 2<sup>e</sup> trempe. Haute fréquence sur les taillants. Ressort de rapport forme lame.
- |  |                   |
|--|-------------------|
| CA 220 coupante diagonale                              | <b>128,90 TTC</b> |
| CA 201 coupante diagonale avec léger biseau            | <b>108,95 TTC</b> |
| CA 20101 coupante diagonale avec garnitures plastiques | <b>130,35 TTC</b> |
| CA 202 coupante diagonale à ras                        | <b>112,70 TTC</b> |
| CA 202201 coupante diagonale à ras avec bec affiné     | <b>126,75 TTC</b> |
| CA 289 coupante devant biseaux taillants à 45°         | <b>106,95 TTC</b> |
| CA 20801 coupante pour électriciens                    | <b>100,90 TTC</b> |

### PINCES A DENUDER ET COUPEAUX UNIVERSELS

- |   |                   |
|---|-------------------|
| CA 22701 pince à dénuder latérale automatique     | <b>218,65 TTC</b> |
| CA 235 pince à dénuder automatique auto-ajustable | <b>479,20 TTC</b> |
| CA 221 pince à dénuder manuelle à vis chromé      | <b>123,30 TTC</b> |
| CA 267 pince à dénuder «électronique» manuelle    | <b>146,15 TTC</b> |
| CA 272 pince à sentir et à dénuder électronique   | <b>52,10 TTC</b>  |
| CA 501 couteau 2 lames électroniques              | <b>46,15 TTC</b>  |
| CA 605 couteau ou cutter universel                | <b>48,00 TTC</b>  |

# CREDIT GRATUIT 6 MOIS SUR LES OSCILLOSCOPES

## TEKTRONIX 2225



**7495 F / HT**

Leader depuis 40 ans, Tektronix tend vers la perfection. Une aura de prestige entoure la technologie qui préside à la réalisation de ses appareils. Le 2225 réunit les solutions d'avant garde qui assurent confort et possibilités étendues d'utilisation. Venez l'essayer chez Penta. Bande passante 2 x 50 MHz. Sensibilité 500 µV/div. Balayage 5 nS/div. Impédance 1 MΩ, 25 pF. Entrée maxi 400 V. Expansion x 50. Déclenchement crête/crête, auto, normal, trame, ligne TV, monocoup. Couplage alternatif/continu. Réjection HF/BF. Poids 6 kg.

Garantie 3 ans. Livré avec 2 sondes.

**1427<sup>F</sup> comptant + (6x1243,70) = 8889<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**

TEK 2225 ST à mémoire numérique **14500<sup>F</sup> HT**

## HAMEG : UN NOM QUI EN DIT LONG



HM 203/6, le plus vendu en Europe **3990 F/TTC**

Bande passante 2 x 20 MHz. Sensibilité 2 mV/div. Balayage 20 nS/div. Trigger à 20 MHz. Impédance 1 MΩ, 30 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 10. Testeur de composants. Poids 7 kg.



HM 605, un 2 x 60 MHz musclé **7390 F/TTC**

Bande passante 2 x 60 MHz. Sensibilité 1 mV/div. Balayage 5 nS/div. Retard de balayage. Durée d'inhibition variable. Trigger à 80 MHz. Impédance 1 MΩ, 30 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 10. Générateur de signaux carrés 1 MHz. Garantie 2 ans. Livrés avec 2 sondes.



HM 204, signe particulier : performance **5480 F/TTC**

Bande passante 2 x 20 MHz. Sensibilité 1 mV/div. Balayage 10 nS/div. Retard de balayage. Durée d'inhibition variable. Trigger à 50 MHz. Impédance 1 MΩ, 30 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 10. Testeur de composants. Poids 7 kg.

HM 203/6 **579<sup>F</sup> comptant + (6x568,50) = 3990<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**

HM 204 **790<sup>F</sup> comptant + (6x781,70) = 5480<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**

HM 605 **1101<sup>F</sup> comptant + (6x1048,20) = 7390<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**



CROTECH 3031 **2389<sup>F</sup> TTC**

Un simple trace précis et robuste. Compact et léger, il affiche des performances de premier ordre. Equipé d'un coupleur interne ou externe, d'un trigger automatique ou manuel, d'un testeur de composants (let, zenner, capacités, inductances), c'est l'auxiliaire idéal de tout électronique. Garantie 1 an. Livré avec sonde. Caractéristiques : Bande passante 20 MHz. Sensibilité 2 mV/div. Balayage 40 nS/div. Trigger à 25 MHz. Impédance 1 MΩ, 25 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 5. Testeur de composants. Poids 5 kg.

**364<sup>F</sup> comptant + (6x337,60) = 2389<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**



CROTECH 3133 **3990<sup>F</sup> TTC**

Après le vif succès remporté par son cadet, CROTECH commercialise le 3133 aux performances plus pointues. Caractéristiques : BF 2x25 MHz - Sensibilité 2 mV/div - Balayage 40 nS/div - Trigger à 40 MHz - Temps de montée 14 nS - Impédance 1 MΩ et 25 pF - Entrée max 400 V ICC - Expansion x5 - Testeur de composants - Poids 8,5 kg - Garanti 1 an.

**579<sup>F</sup> comptant + (6x568,50) = 3990<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**



BECKMAN INDUSTRIAL CIRCUMATE 9020 **3730<sup>F</sup> TTC**

Ligne à retard comprise. Equipé d'un grand nombre de fonctions comprenant le déclenchement du signal et son maintien, le déclenchement coup à coup, le retard de balayage et un testeur de composants, le CIRCUMATE 9020 vous apporte l'efficacité d'un appareil très soigné et d'emploi très simple. Garanti 1 an. Caractéristiques : 2x20 MHz - Sensibilité vert. 1 mV/div ; horiz. 50 nS/div - Retard de balayage 10 s à 0,1 µs - Exp. par x1 et x10 - Trigger à 30 MHz - Imp. d'entrée 1 MΩ et 25 pF - Entrée max 400 V ICC - Temps de montée 17,5 nS.

**532<sup>F</sup> comptant + (6 x 533) = 3730<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**



HUNG CHANG OS 620 **2990<sup>F</sup> TTC**

Fabriquée comme les automobiles. Longtemps ignorée du marché français, HUNG CHANG est pourtant le premier constructeur coréen. Son énorme avantage ? Il fabrique ses oscilloscopes en très grande série. Le résultat ? Un 2 x 20 MHz aux excellentes possibilités à un prix très bas... Caractéristiques : Bande passante 2 x 20 MHz. Sensibilité 5 mV/div. Balayage 40 nS/div. Trigger à plus de 30 MHz. Impédance 1 MΩ, 20 pF. Entrée maxi 600 Vpp ou 300 V. Expansion x5. Trigger int. ou ext. Coupleur AC, HF, RES et TV. Testeur de composants. Poids 7 kg. Garantie 1 an.

**538<sup>F</sup> comptant + (6 x 408,60) = 2990<sup>F</sup>**

**CREDIT GRATUIT**

# S.O.S DEMARRAGE



## 2<sup>e</sup> partie

Dans notre précédent numéro, nous avons étudié le fonctionnement de S.O.S. Démarrage et nous avons constaté sa similitude avec un allumage électronique à décharge. Cet appareil met en jeu un convertisseur haute tension qui charge un condensateur, sa décharge dans le primaire de la bobine THT étant commandée par le rupteur. Voyons maintenant la réalisation de cet appareil.

### RACCORDEMENT DE LA BOBINE D'ALLUMAGE

“S.O.S. démarrage” comporte sa propre bobine d’allumage puisqu’il est possible lors d’un démarrage difficile que la bobine du véhicule soit à incriminer, ce qui est généralement le cas si elle est ancienne, fissurée ou plus simplement très humide.

Le raccordement de la bobine THT est très facile à réaliser conformément aux repères de câbles donnés à la figure (6). Toutes les bobines d’allumage 12 V sont repérées en clair sur les deux bornes à vis et pour la troisième, correspondant à la cheminée centrale, il n’y a aucune possibilité de se tromper. Les connexions 2 et 5 correspondant respectivement au (-) allumage (rupteur) et au pôle positif batterie sont à raccorder sur les bornes de même repère sur le circuit imprimé de commande.

Quant à la borne 4 qui est la cheminée T.H.T., comme on le voit sur les photos, il est nécessaire de réinsérer le fil à l’intérieur du boîtier afin de pouvoir connecter l’éclateur, garant du bon fonctionnement de l’appareil. Un simple domino de jonction fait donc l’affaire et au devant du coffret on fait ressortir le câble et son embout qui, lors de l’utilisation, doivent être branchés sur la cheminée centrale du distributeur rotatif.

### CABLAGE DU CIRCUIT IMPRIME

Il y a peu de composants, comme en témoigne le schéma de la figure (7). Le thyristor SC1 est à raccorder au moyen de fils souples et doit être monté sur un petit radiateur. On peut employer indifféremment un modèle à vis ou en boîtier T0220 pourvu que les caractéristiques soient conformes à la nomenclature.

Tous les autres composants, diodes, condensateurs et résistances sont à câbler à plat et, en ce qui concerne les deux résistances R4 et R5, il faut faire en sorte qu’elles ne touchent pas le dessus du circuit imprimé.

# POUR VEHICULES ASTHMATIQUES

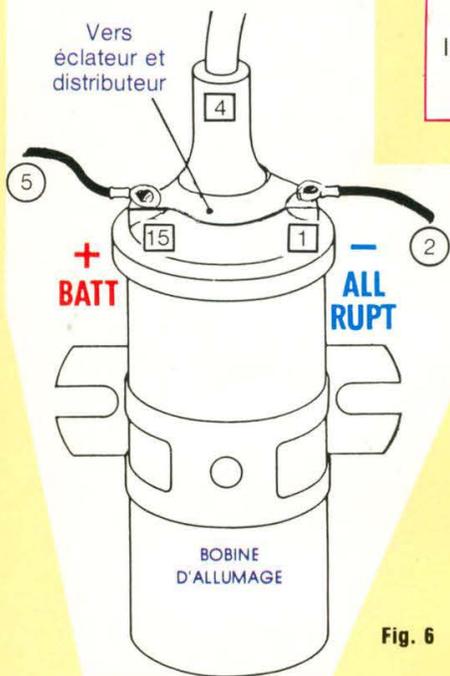


Fig. 6

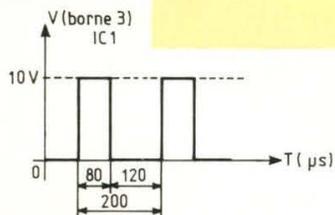


Fig. 9

BUX 48 (A)									
IC MAX	V <sub>CEO</sub>	V <sub>CB0</sub>	P <sub>d</sub>	H <sub>fe</sub>	IC	V <sub>ce sat.</sub>	i <sub>c</sub>	I <sub>B</sub>	t <sub>f</sub>
15 A	400 V	850 V	125 W	5	8 A	1,5 V	10 A	2 A	0,60 μs

Caractéristiques principales du transistor BUX 48.

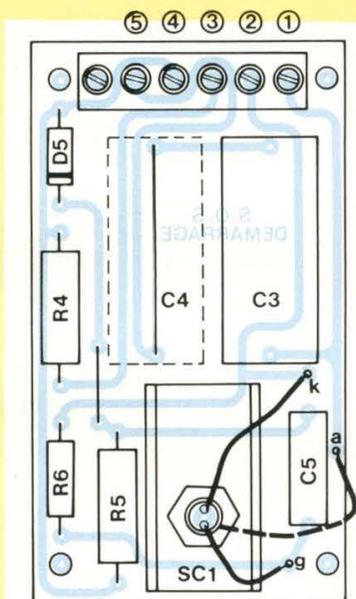


Fig. 7

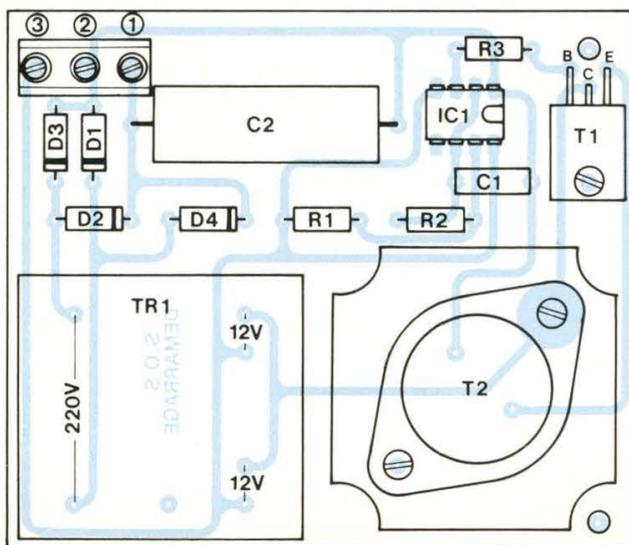


Fig. 8

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### ● Semiconducteurs

IC1 - 555  
 T1 - BD 139  
 T2 - BUX 48 TH  
 SC1 - thyristor 600 V/6 A  
 D1, D2, D3, D4, D5 - 1N 4007

### ● Résistances

R1 - 220 Ω/1/4 W/5 %  
 R2 - 1,8 kΩ/1/4 W/5 %  
 R3 - 2,2 kΩ/1/4 W/5 %  
 R4 - 82 Ω/5,5 W/bobinée  
 R5 - 3,9 kΩ/2 W/5 %  
 R6 - 120 Ω/0,5 W/5 %

### ● Condensateurs

C1 - 47 nF/160 V/5 %  
 C2 - 33 nF/1 600 V  
 C3 - (voir texte)  
 C4 - (voir texte)  
 C5 - 220 nF/250 V

### ● Divers

1 support DIL 8 broches  
 1 bobine d'allumage 12 V  
 1 transformateur 220 V - 2 × 12 V / 5 VA (modèle C.I.)  
 1 bouton poussoir fugitif  
 1 bornier C.I. 3 plots  
 1 bornier C.I. 6 plots  
 1 coffret Legrand type 295 (140 × 165 × 85)  
 1 radiateur pour T2  
 1 radiateur pour SC1  
 1 support pour fusible cartouche  
 1 fusible cartouche verre 6 × 30 (voir texte)  
 1 domino 2 plots  
 1 fil de sortie bobine T.H.T.  
 2 passe-fil caoutchouc ∅ 10

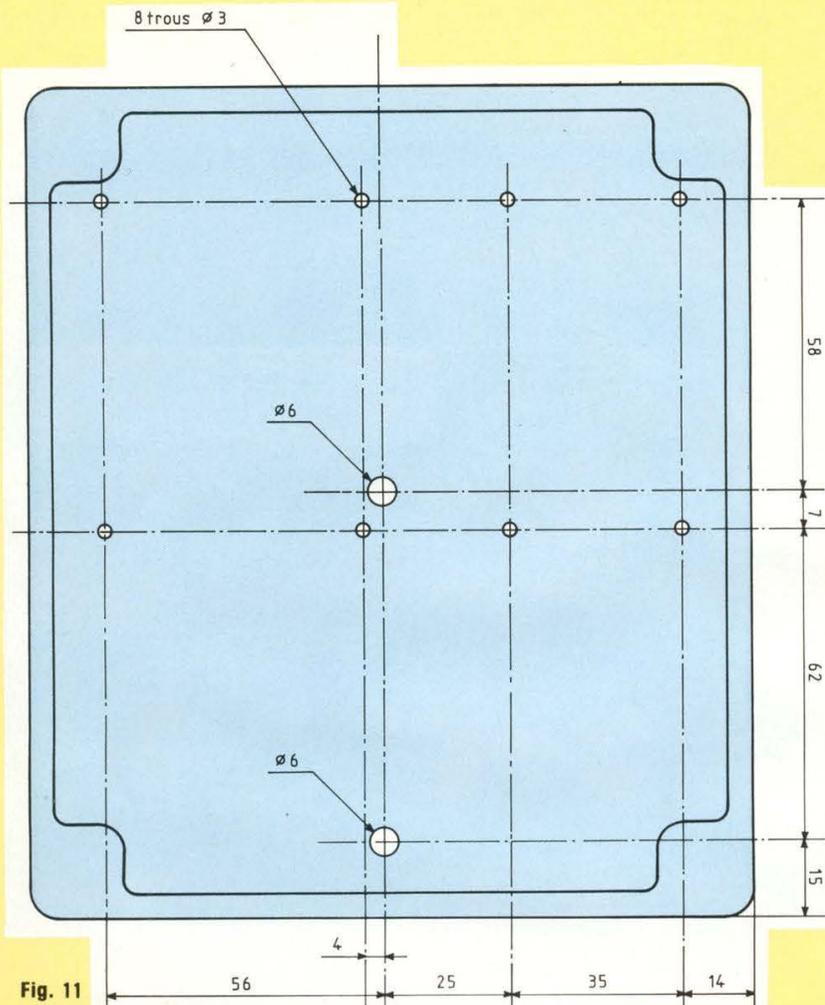


Fig. 11

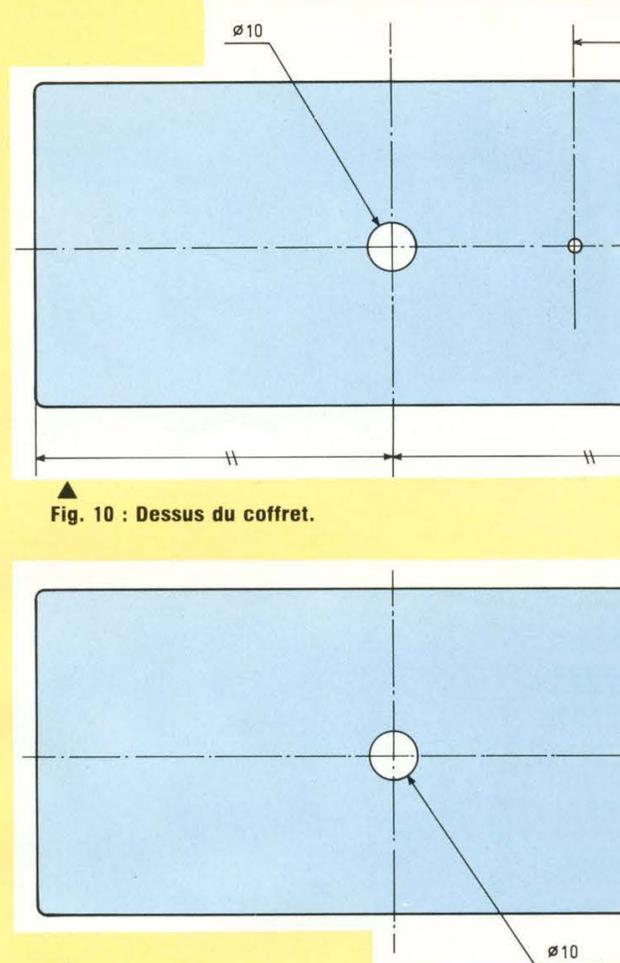


Fig. 10 : Dessus du coffret.

Fig. 13 : Dessous du coffret.

Tous les raccordements s'effectuent à l'aide d'un bornier pour circuit imprimé et rappelons que pour les condensateurs C3 et C4, par le biais de straps et de mise en série, on peut optimiser la valeur adéquate pour son véhicule ou un problème particulier.

## CABLAGE DU CONVERTISSEUR HAUTE TENSION

Le schéma d'implantation du circuit imprimé est donné à la figure (8). On commence par la mise en place de tous les petits composants, diodes et résistances, condensateurs C2 et

support du circuit intégré IC1. Ensuite, il ne reste plus qu'à monter les transistors T1 et T2, ce dernier étant muni d'un radiateur et le transformateur TR1 qui est un modèle 220 V/2 x 12 V pour circuit imprimé.

Enfin on soude le bornier 3 plots et le circuit est fin prêt pour un premier essai.

## ESSAIS DU MULTIVIBRATEUR ASTABLE

Simple et rapide à réaliser, il suffit de connecter une alimentation 12 V entre les bornes 2 → masse = 0 V = pôle négatif et 3 → + 12 V = pôle positif, et de vérifier que sur la borne 3 de IC1,


on a bien des créneaux identiques au graphe de la figure (9). L'amplitude doit être de 10 V et la période de 200  $\mu$ s, ce qui octroie une fréquence de fonctionnement de :

$$F_{\text{Hz}} = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{200 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^6}{200} = 5 \text{ kHz}$$


## USINAGE DU COFFRET

La figure (10) représente le schéma de perçage du dessus du boîtier. Il y a deux trous à effectuer, un de diamètre 10 mm pour la mise en place du passe-fil caoutchouc et le passage du câble T.H.T. et l'autre de  $\varnothing 3$  mm pour la fixation du domino de raccordement.

# POUR VEHICULES ASTHMATIQUES

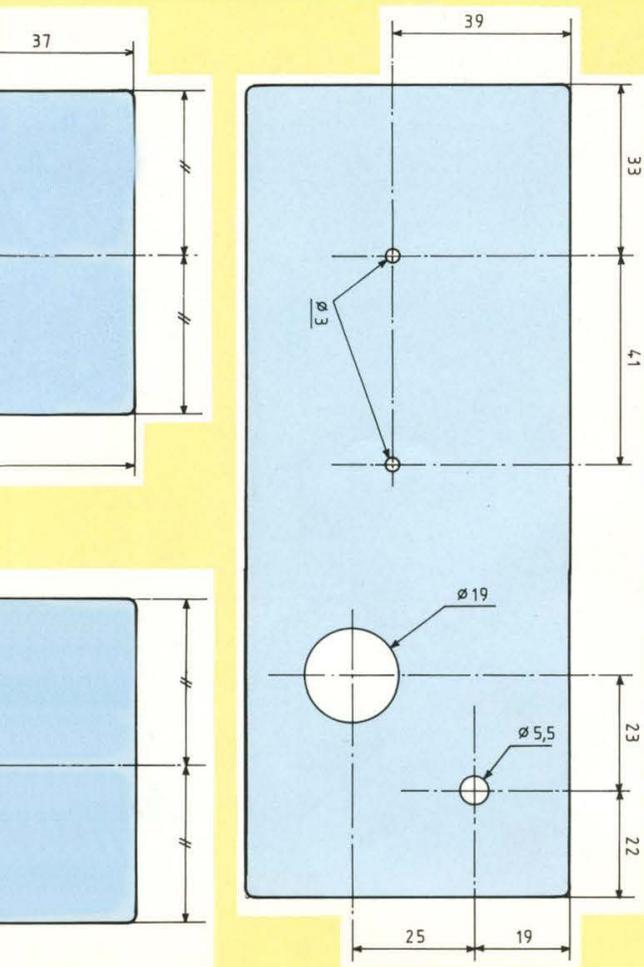

▲ Fig. 12 : Côté du coffret.

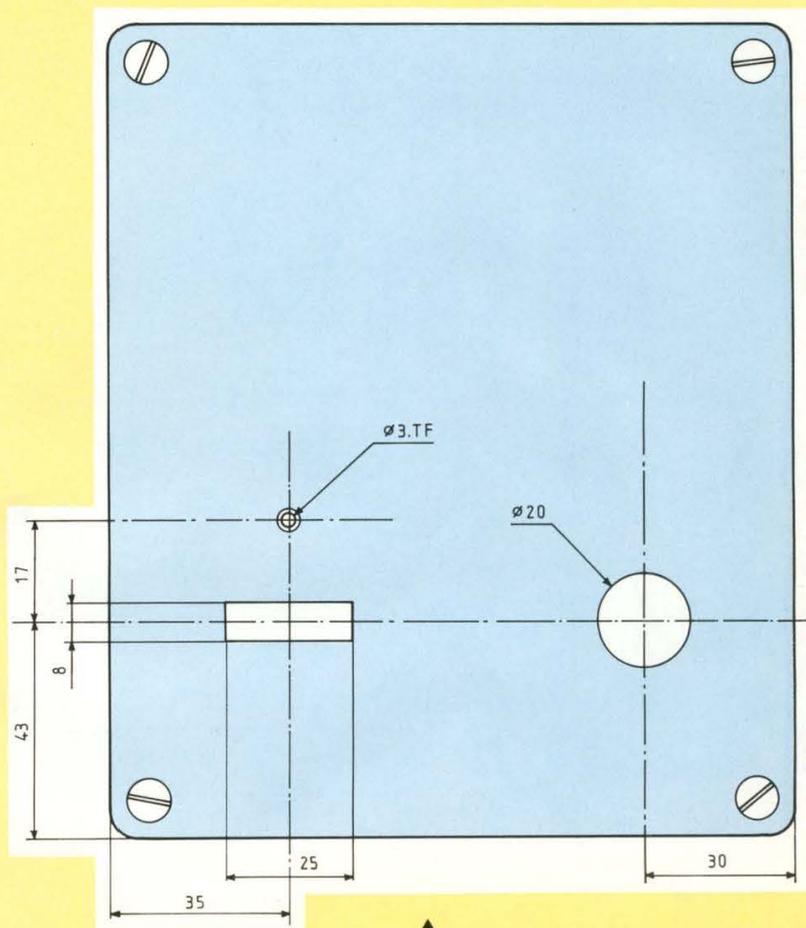

▲ Fig. 14 : Dessus du coffret (couverture).

A la figure (11) sont donnés les différents perçages de l'intérieur du coffret. Deux trous de diamètre 6 mm permettent la fixation de l'étrier de maintien de la bobine d'allumage et les 8 autres de  $\varnothing$  3 mm sont dévolus à la mise en place des deux circuits imprimés.

Les cotes de perçage de la figure (12) servent respectivement, d'une part, à laisser sortir la cheminée de la bobine T.H.T. avec le perçage de  $\varnothing$  19 mm et de rentrer à l'intérieur du boîtier le fil correspondant grâce au trou de  $\varnothing$  5,5 mm et d'autre part, à monter une petite plaque de raccordement à cosses par l'intermédiaire des deux petits perçages de  $\varnothing$  3 mm.

En ce qui concerne le dessous du coffret, il n'y a qu'un seul trou à effectuer. Celui-ci de  $\varnothing$  10 mm permet le montage du passe-fil caoutchouc par lequel sortent les quatre fils de raccordement à connecter au moteur. Ce trou est centré, comme le montre la figure (13).

Enfin, il ne reste plus qu'à usiner les différents perçages de la figure (14). Sur la droite, celui de diamètre 20 mm est dévolu à la mise en place du bouton poussoir fugitif "START" et sur la gauche nous trouvons une découpe rectangulaire de 25x8 mm qui sert à visualiser les étincelles de l'éclateur. Ce dernier est d'ailleurs maintenu par l'intermédiaire d'une petite équerre et

du trou de diamètre 3 (fraisé), comme en fait état la figure (14).

## FABRICATION DE L'ECLATEUR

En premier lieu, il faut usiner la fenêtre de visualisation. Pour un bon contraste, nous avons employé un petit morceau de plexiglass ou d'altuglass vert qui est usiné conformément au schéma donné à la figure (15).

Une fois ce travail effectué, on monte la fenêtre dans la découpe prévue à cet effet sur le dessus du couvercle du boîtier. La fixation s'effectue simplement par coincement et d'une goutte de colle à deux composantes

# S.O.S DEMARRAGE

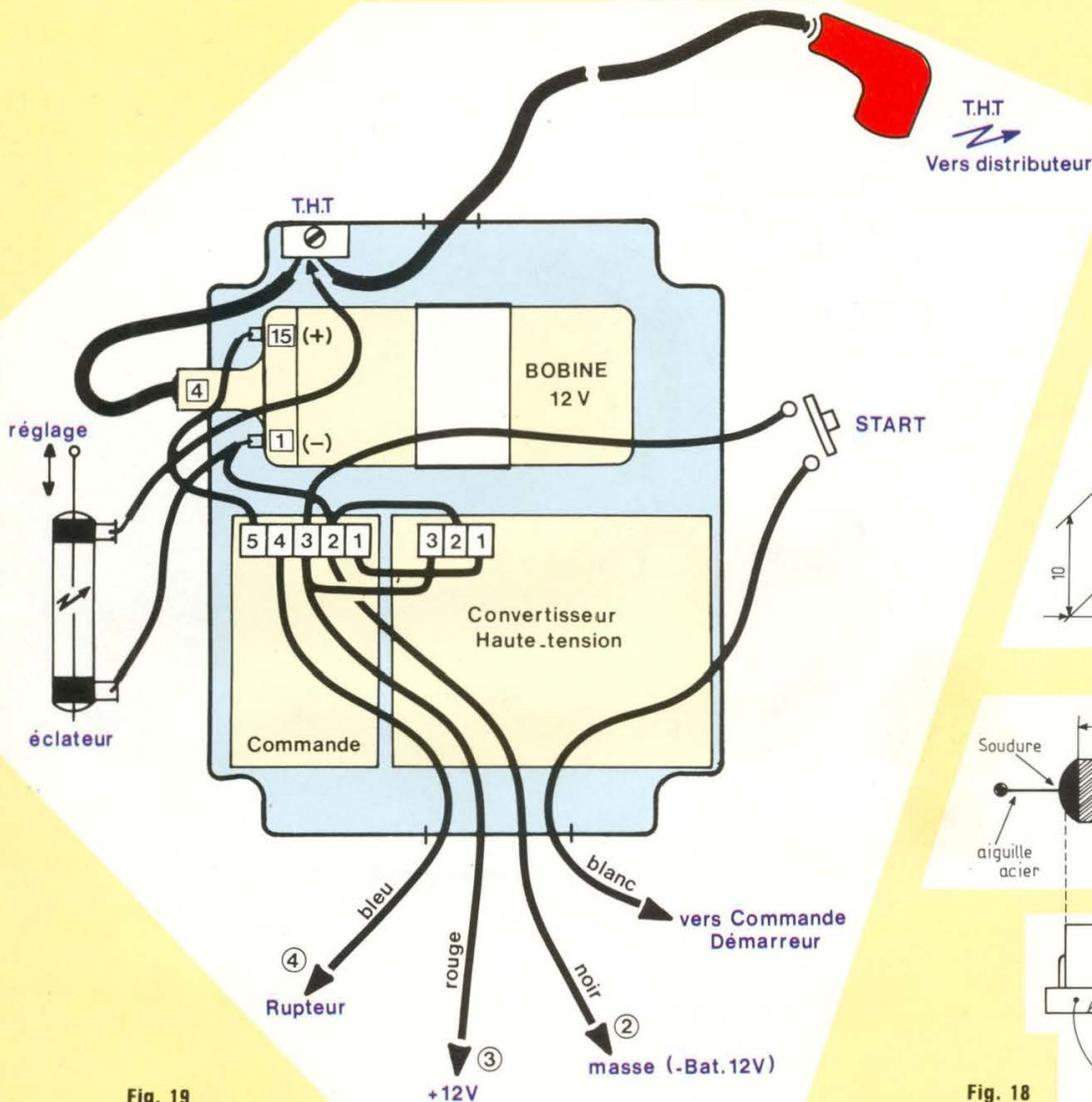


Fig. 19

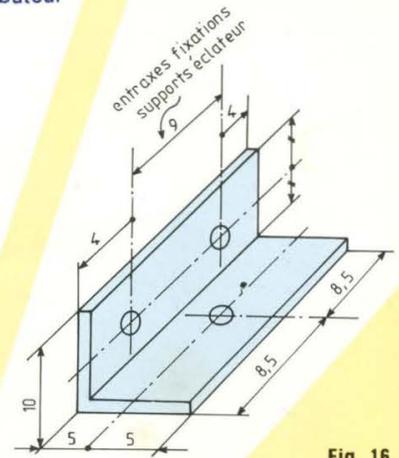


Fig. 16

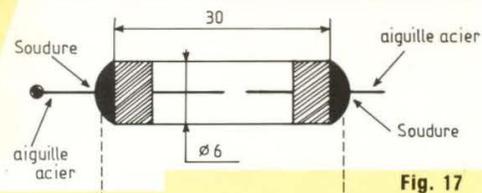


Fig. 17

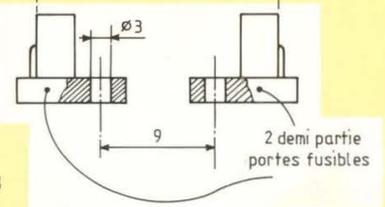


Fig. 18

(Araldite par exemple) de chaque bord. En second lieu, on usine la petite équerre de fixation de l'éclateur comme sur le schéma de la figure (16). Ce travail s'effectue facilement en utilisant un morceau de profilé en laiton de  $10 \times 10$  mm coupé sur une longueur de 17 mm. Il suffit alors de terminer le travail en perçant 3 trous de  $\varnothing 3$  mm qui servent au maintien de l'équerre elle-même sur le dessus du couvercle et à la pose des deux porte-éclateurs.

L'éclateur proprement dit est réalisé

simplement à l'aide d'un fusible cartouche verre de  $6 \times 30$  mm pour lequel on ôte les deux cabochons d'extrémité pour pouvoir supprimer le fil fusible. Le montage est ensuite donné à la figure (17) et il est clair que les points d'éclatement ne sont autres que deux aiguilles d'acier dont l'une coupée à ras du cabochon et l'autre gardée avec sa tête pour le réglage de la longueur de l'arc. Ces deux aiguilles sont soudées à l'étain sur les cabochons métalliques d'extrémité.

Enfin, en ce qui concerne le support d'éclateur, on emploie un simple support de fusible  $6 \times 30$ , modèle pour circuit imprimé. Si l'on n'en trouve pas, il est possible d'utiliser un support de fusible  $5 \times 20$  beaucoup plus courant. A ce moment il faut d'une part écarter légèrement les broches pour le diamètre 6 mm et d'autre part couper deux supports de façon à conserver les parties possédant un trou de fixation. On obtient donc un ensemble conforme à la figure (18) que l'on fixe sur l'équerre

# POUR VEHICULES ASTHMATIQUES

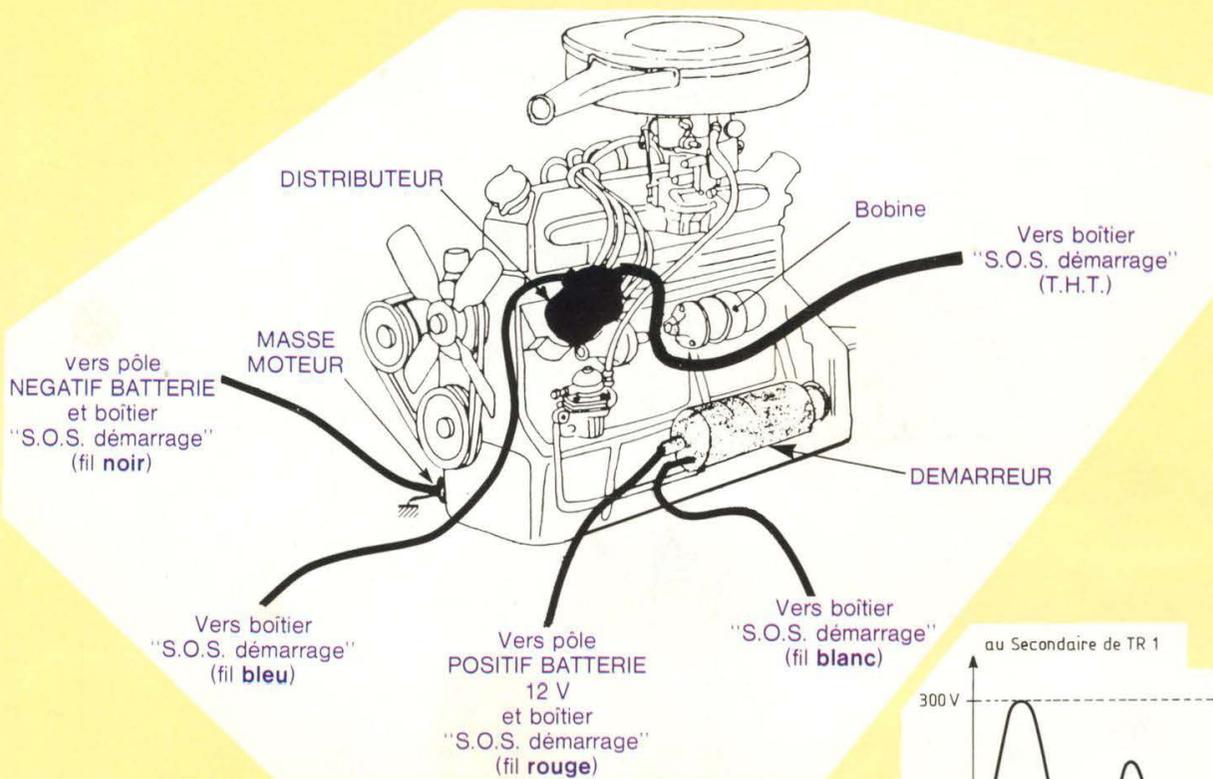


Fig. 20

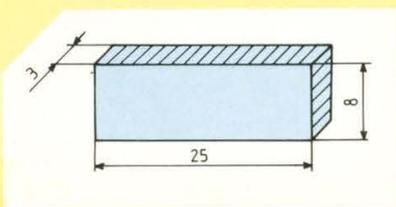


Fig. 15

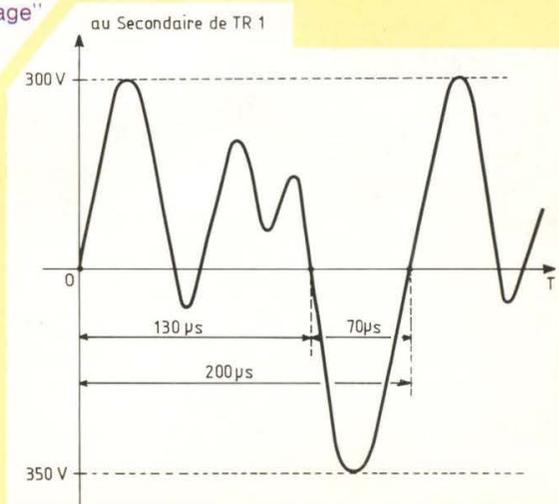


Fig. 21

laiton usinée précédemment.

## SCHEMA ELECTRIQUE DE RACCORDEMENT

Une fois que l'on a usiné le boîtier, confectionné l'éclateur et terminé de câbler les deux circuits imprimés, il reste à effectuer le câblage électrique de l'ensemble.

Le schéma de raccordement proposé à la figure (19) est simple à réaliser puisque tout se fait par borniers à vis.

Le cas échéant, on peut employer aussi la petite plaquette à cosses qui est montée sur le côté gauche du coffret.

Les repérages de tous les fils et câbles de la figure (19) sont en parfaite concordance avec les schémas électriques des figures (2) et (3) et nous avons également fait en sorte que les numérotages des bornes des borniers correspondent à ces repères. Il n'y a donc aucune difficulté particulière pour effectuer ce travail.

## LE REPERAGE MOTEUR

Nous fournissons à la fin de cet article un schéma général de branchement de "S.O.S. démarrage" au moteur. Encore faut-il au moins connaître à ce niveau les quelques matériels et points indispensables au branchement de l'appareil.

Soit alors le schéma de la figure (20) où est représenté le plus simplement possible un bloc moteur et les accessoires nécessaires à la mise en œuvre

# S.O.S DEMARRAGE

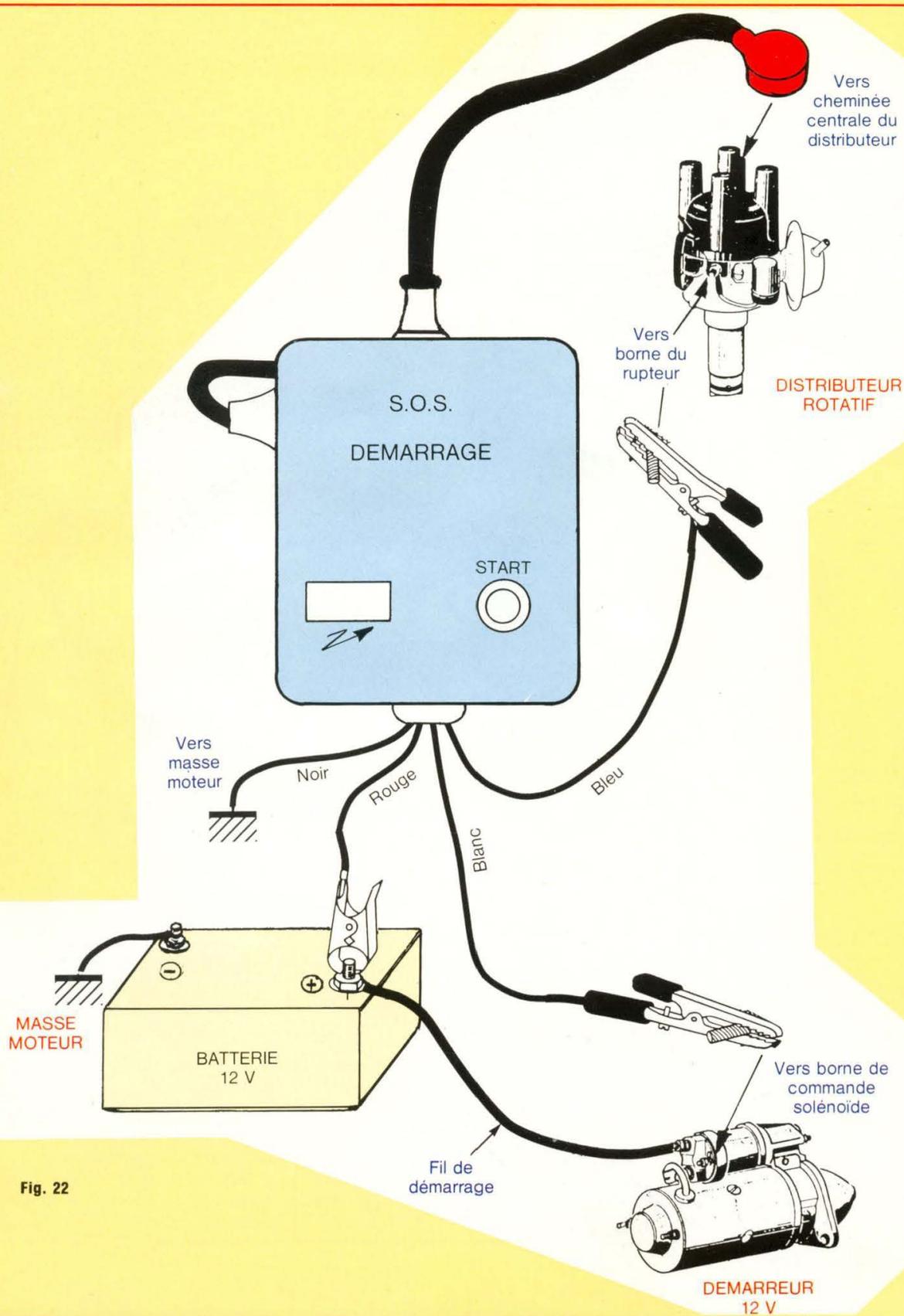


Fig. 22

# POUR VEHICULES ASTHMATIQUES

de "S.O.S. démarrage". On peut noter :

1. Le démarreur et son solénoïde.
2. Le distributeur rotatif et son rupteur.
3. La bobine d'allumage et son faisceau.
4. La batterie et la masse moteur.

Il convient alors de localiser ces différents matériels et nous aurons, d'après le repérage couleur des fils de raccordement :

1. Fil noir : à connecter sur un point de masse moteur, au châssis voiture, au bâti ou encore sur la borne négative de la batterie 12 V.
2. Fil bleu : à relier sur le distributeur à la sortie rupteur, là où est branché le condensateur que l'on peut laisser en place. Toutefois, il convient de déconnecter le fil allant à la borne RUPT de la bobine d'allumage du véhicule.
3. Fil rouge : à relier au pôle positif de la batterie 12 V ou à la grosse borne du démarreur.
4. Fil blanc : à connecter sur la borne de commande du relais de démarrage, encore appelé solénoïde, c'est-à-dire en parallèle sur le petit fil venant de la clé de contact.
5. Enfin, la bobine du véhicule est isolée côté RUPT et cheminée T.H.T. et l'on vient relier celle de "S.O.S. démarrage" sur le plot central du distributeur.

## ESSAIS

### DU CONVERTISSEUR

#### HAUTE TENSION

Dans un chapitre précédent, nous avons vu comment essayer et s'assurer des caractéristiques et du bon fonctionnement de la partie oscillateur du convertisseur H.T.

Il convient maintenant de voir si la haute tension alternative est bien présente en sortie de ce circuit. Pour ce faire, brancher les fils 2 → noir et 3 → rouge sur une batterie ou une alimentation 12 V et connecter un oscilloscope au secondaire du transformateur TR1. Si tout est correct, on doit obtenir un graphe équivalent à celui donné à la figure (21). La fréquence est naturellement de 5 kHz et l'amplitude avoisine quelques 300 à 350 V<sub>rms</sub>.

## ESSAIS DE "S.O.S.

### DEMARRAGE" AU COMPLET

On raccorde les bornes 2 (fil noir) et 3 (fil rouge) sur 12 V et on porte fugitivement la borne 4 (fil bleu) à la masse (0 V). Chaque fois, une étincelle doit jaillir dans l'éclateur et il ne suffit plus que de régler l'écartement entre les pointes et d'obtenir une étincelle maximale.

Des essais ont montré qu'avec l'allumage traditionnel, la longueur des étincelles n'excède pas 1 à 2 mm, mais peuvent atteindre 20 à 25 mm avec "S.O.S. démarrage", ce qui garantit le bon fonctionnement du système.

Enfin, l'ultime essai consiste à connecter une ampoule 12 V entre la borne 2 (- BAT. 12 V) et le fil blanc de commande du démarreur puis d'appuyer sur le bouton "START". L'ampoule doit logiquement s'allumer à chaque appui.

## MESURES

Sous une tension nominale d'alimentation de 12 V, la consommation au repos, fil rupteur en l'air, est de 60 mA. Elle grimpe à 200 mA lorsque le fil rupteur est porté à la masse et que l'étincelle jaillit.

La haute tension au repos, en sortie du convertisseur est de +370 V lorsque le fil rupteur est en l'air et chute à quelques +270 V lorsque le fil rupteur est porté à la masse et que l'étincelle a lieu puis remonte tout de suite à +370 V.


## MONTAGE SUR

### LE MOTEUR DU VEHICULE

Afin d'aider au maximum le lecteur, bon électronicien mais pas forcément mécanicien, nous proposons à la figure (22) le schéma de montage complet de l'appareil eu égard aux trois matériels principaux qui doivent y être connectés :

Rupteur/distributeur, solénoïde/démarreur, batterie.

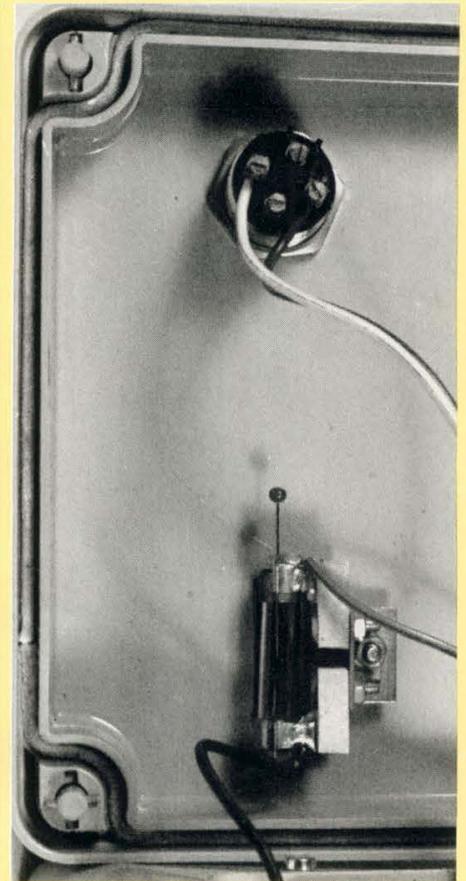Comme le montre ce schéma, une exploitation rationnelle consiste à utili-



Eclateur et démarreur de S.O.S.

ser des pinces crocodiles pour l'interconnexion avec ces matériels.

## CONCLUSION

Cet appareil, simple à réaliser et de mise au point nulle, peut rendre d'évidents services pour les démarrages laborieux. Selon le type de moteur, il convient d'optimiser au mieux la valeur de C3 (C4) et seuls des essais sur véhicule peuvent être garants d'un bon résultat, d'autant plus, comme nous l'avons dit, que d'autres phénomènes entrent en jeu (état des vis platinées, encrassement des bougies, etc.).

Enfin, précisons que "S.O.S. démarrage" n'est pas vraiment un allumage électronique et qu'à cet effet il est déconseillé de l'utiliser sur le véhicule comme tel.

C. de Linange

# POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE 17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX

Tous mis au point et testés afin de vous garantir un parfait fonctionnement des modules à la première mise sous tension, que vous soyez électronicien chevronné ou débutant.


17 études comprenant pour chacune d'elles le schéma de principe, le circuit imprimé à l'échelle 1 et son plan de câblage clair et précis.

BERNARD DUVAL
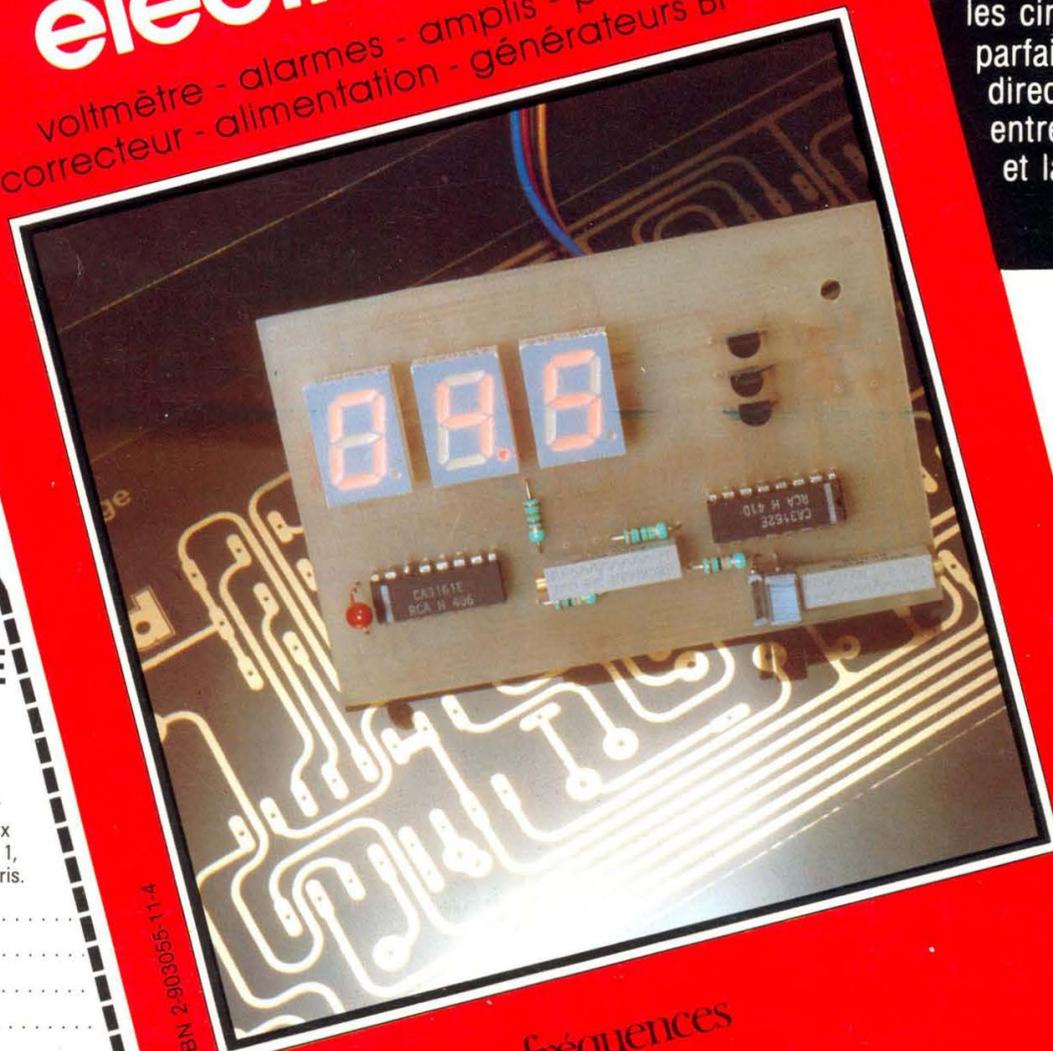
## 17 montages électroniques

voltmètre - alarmes - amplis - préamplis - correcteur - alimentation - générateurs BF - etc.

17 implantations imprimées à l'envers et regroupées aux dernières pages de ce livre vous permettent de graver les circuits avec une parfaite définition (contact direct lors de l'insolation entre le circuit imprimé et la photocopie).



128 pages  
PRIX : 95 F

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Éditions Eyrolles.

### BON DE COMMANDE

Je désire recevoir le livre « 17 montages électroniques simples », au prix de 107 F (95 F + 12 F de port).

Adresser ce bon aux EDITIONS FREQUENCES 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Nom .....

Prénom .....

Adresse .....

Code postal .....

Règlement effectué  
 par CCP  Par chèque bancaire  
 par mandat

ISBN 2-903095-11-4



éditions fréquences  
COLLECTION Led LOISIRS

# METEX

## MULTIMETRES DIGITAUX



**M 4650** : 0,05 %, 20.000 points, 20 A, Capacimètre, Fréquence-mètre, Test transistors, Test diodes, Test sonore.

**Prix TTC 1100.00 F.**

**M 3650** : 0,3 %, 2000 points, 20A, Capacimètre, Fréquence-mètre, Test transistors, Test diodes, Test sonore.

**Prix TTC 700.00 F.**

IMPORTATEUR EXCLUSIF



**MANUDAX-FRANCE**

60, rue de Wattignies 75580 PARIS CEDEX 12 - ☎ (1) 43.42.20.50 + - Télex 213 005 - Telefax (1) 43.45.85.62

Liste des revendeurs sur demande.

# COMPTON LANGUEDOC

## TRANSISTORS

AC	347	1,00	433	3,00	BU	108	10,00
125	3,00	348	1,00	440	3,00	108	10,00
126	3,00	349	1,00	675	2,50	126	10,00
127	3,00	546	0,80	676	2,00	208	16,00
128	3,00	547	0,80	677	2,50	326	9,00
180-K	4,00	548	0,80	678	2,50	406	6,00
180-K	4,00	549	0,80	679	2,50	408	6,00
187-K	3,00	556	0,80	BDX 33	3,50	500	15,00
188-K	3,00	557	0,80	BDX 34	3,50	800	1,50
AF	558	0,80	BDX 53	3,00	805	8,50	
125	3,00	559	0,80	BDX 54	3,00	805	15,00
126	3,00	559	0,80	BDX 64	6,00	BUX81	35,00
127	3,00	640	1,00	TIP			
BC	BD	BDX 66	5,00	31	2,50		
107-AB	1,80	135	2,00	BF	32	1,50	
108-AB	1,80	136	2,00	115	3,00	41	1,50
109-AB	1,80	137	2,50	117	1,00	2N	
170	1,00	138	2,50	171	3,00	1711	2,00
171	1,00	139	3,00	179	4,00	2218A	1,50
172	1,00	140	3,00	198	2,00	2219A	2,00
173	1,00	231	4,00	199	2,00	2222A	1,80
177	2,50	232	4,00	200	2,00	2646	8,00
178	2,50	233	4,00	245-C	2,00	2905A	2,00
179	2,50	234	4,00	250	3,50	2907	1,80
237	1,50	235	4,00	256	5,00	3053	2,50
238	1,00	237	3,00	392	0,50	3054	1,50
239	1,00	238	3,00	422	0,50	3055MOT.7	0
250	1,00	239	4,00	451	0,50	3773	3,00
307	1,00	240	4,00	453	0,50	3819	3,00
308	1,00	241	2,50	460	0,50	416UJ	1,50
309	1,00	242	3,00	472	0,80	4416	8,00
327	0,80	243	4,00	493	0,50		
328	0,80	437	3,00	494	1,00		
337	1,00	438	3,00	495	1,00		

### PROMOTION

BC 237	les 30	12,00	BF 247	les 30	12,00
BC 256	les 30	10,00	BF 253	les 30	12,00
BC 307	les 30	10,00	BF 392	les 30	12,00
BC 327	les 30	10,00	BF 493	les 30	12,00
BC 337	les 30	10,00	2N 1711	les 30	14,00
BC 338	les 30	10,00	2N 2222	les 30	12,00
BC 413	les 30	10,00	2N 2222 T092	les 30	10,00
BC 547	les 30	9,00	2N 2905	les 30	15,00
BC 548	les 30	10,00	2N 2907	les 30	12,00
BC 557	les 30	10,00	2N 2907 T092	les 30	10,00
BC 558	les 30	10,00	2N 2908 V	les 30	4,00
BF 199	les 20	10,00	2N 4403	les 30	6,00
BF 233	les 30	10,00			

TH 124 TEXAS. NPN. 300 V. 10 A. TOP 3 ..... les 2 10,00  
 101. élément bistable de commutation ..... les 50 10,00  
 SPRAGUE TO 92 identique à BC 107 ..... les 50 10,00  
 BD 829. TO 220. NPN. 100 V. 1 A ..... les 50 10,00  
 BDY 56 NPN. 150 V. 15 A. TO 3 ..... la pièce 3,00  
 BUX 48. TO 3. NPN. 800 V. 15 A ..... la pièce 8,00  
 10 BD 516 PNP 2 A. 60 V. TO 126 ..... les 20 10,00  
 10 BD 525 NPN 2 A. 80 V. TO 126 ..... les 20 10,00  
 10 MJE 700 PNP 4 A. 60 V. TO 220 ..... les 20 15,00  
 10 MJE 800 NPN 4 A. 60 V. TO 220 ..... les 20 15,00  
 MJE 2955 + MJE 3055 ..... la paire 6,00  
 2N 6486 TO 220 NPN 60 V. 15 A ..... les 10 10,00  
 2N 2905 (fils courts 1 cm, étames) ..... les 10 10,00

## DARLINGTON PLANAR TO 92

BSR 51 NPN. 80 V. 2 A ..... les 10 15,00

## POCHETTES DE TRANSISTORS UHF

BF X 89 NPN. TO 72. 1,1 Giga ..... les 15 10,00  
 BFR 91. 3 Giga ..... la pièce 6,00

## DIODES

BYM 36 = BY 227 ..... 1,50 1N 4001 à 1N 4007 ..... 0,40  
 BY 127 ..... 1,70 1N 4148 ..... 0,20  
 Diode germanium gen. 0A95. 60 ..... 200 V. 3 A ..... 1,50  
 LD 13 équivalent ..... 15,00 200 V. 6 A ..... 2,00  
 1N 914 = BAV 10 ..... 0,30 100 V. 30 A ..... 5,00  
 Diode métal à visser 100 V. 6 A ..... 1,00  
 Diode 50 V. 6 A. pour chargeur ..... 3,50  
 Diodes 100 V. 50 A max. ..... 2,00

## DIODES EN POCHETTES

BB 121 ITT ..... les 50 10,00  
 3 A. 400 V ..... les 10 5,00  
 2 A. 100 V ..... les 10 4,00  
 1N 4001 ou équivalent ..... les 25 6,00

## DIODES ZENER 1,3 W

2,7 à 3,9 V ..... 2,00 75 à 150 V ..... 2,00  
 4,7 à 68 V ..... 0,80

## PROMOTION

Pochettes de 30 diodes Zener tension de 2,4 à 75 V. 15 valeurs  
 La pochette de 30 ..... 12,00 Les 2 pochettes ..... 20,00

## LEDS ET AFFICHEURS

Verre 3 ou 5 mm ..... 0,60 Rouge 5 mm plate ..... 1,50  
 Verre 3 ou 5 mm ..... 0,70 Verre 5 mm plate ..... 1,50  
 Jaune 3 ou 5 mm ..... 0,70 Jaune 5 mm plate ..... 1,50  
 Rouge 3 ou 5 mm ..... en pochette de 10 ..... 6,00  
 Verre 3 ou 5 mm ..... en pochette de 10 ..... 6,00  
 Jaune 3 ou 5 mm ..... en pochette de 10 ..... 6,00  
 Pochette spéciale de diodes leds panachées en couleur, en forme  
 en diamètre ..... les 30 10,00  
 Super connecteur Led, rouge, 3 mm ..... les 30 15,00  
 Diode émettrice infrarouge OP 132 ..... les 30 2,00  
 Diode récepteur infrarouge BPW 50 ..... 1,00

## Afficheurs 7,62 mm Afficheurs 12,7 mm

TIL 312 AC ..... 11,00 TIL 701 AC ..... 10,00  
 TIL 313 CC ..... 11,00 TIL 702 CC ..... 10,00

## PROMOTION

Hewlett Packard 5802 CC 127 mm ..... la pièce 5,00  
 Siemens HD 1133R. C 7,65 mm ..... la pièce 7,00  
 Hewlett Packard CC 20 mm ..... la pièce 8,00  
 Double AC 12,7 mm ..... la pièce 10,00

## PONTS DE DIODES

1 A. 200 V (carré) ..... 2,00 5 A. 200 V ..... 8,00  
 1,5 A. 200 V (en ligne) ..... 2,00 25 A. 200 V ..... 15,00  
 3 A. 200 V (en ligne) ..... 6,00

## Ponts en pochettes

0,1 A. 100 V ..... les 20 15,00 1 A. 100 V ..... les 10 12,00

## THYRISTORS

TO 32. BRY 65 ..... les 10 10,00  
 TO 220. 3 A. 400 V ..... les 10 10,00  
 Boîtier plastique 1,5 A. 400 V (non marqué) ..... les 20 10,00

## TRIACS

6 A 400 V isolés ..... 4,00... par 10 ..... 35,00  
 6 A 400 V non isolés ..... 2,50... par 10 ..... 20,00

## DIAC

DA 3, 32 V ..... pièce ..... 1,50... par 5 ..... 6,00

## T.T.L.S.

74 LS	00	1,50	73	3,00	156	4,50	253	4,50
	01	2,00	74	3,00	157	4,50	257	4,50
	02	2,00	75	4,00	160	5,00	258	4,50
	03	2,00	76	3,00	161	5,00	260	4,50
	04	2,20	77	9,00	162	5,00	266	4,00
	05	2,50	78	4,50	163	5,00	273	7,00
	06	3,00	83	7,00	164	5,00	279	4,50
	07	5,00	85	4,00	165	6,00	280	8,00
	08	3,00	86	3,00	166	6,50	283	5,00
	09	3,00	90	4,50	168	6,50	290	5,00
	10	2,50	91	2,00	169	6,50	293	5,00
	11	3,00	92	1,00	170	6,50	295	7,00
	12	3,00	93	4,50	173	7,00	298	9,00
	13	5,00	95	6,00	174	5,00	299	14,00
	14	4,00	107	3,00	175	5,00	322	18,00
	15	2,00	109	3,00	181	15,00	323	18,00
	16	3,50	112	3,00	182	15,00	348	13,00
	17	3,50	113	3,00	183	15,00	352	7,00
	20	2,50	114	3,00	190	6,00	353	7,00
	21	2,50	121	6,00	191	6,00	365	4,50
	22	2,50	122	5,00	192	6,00	366	4,50
	25	3,00	123	5,00	193	6,00	367	4,50
	26	2,50	125	5,00	194	6,00	368	4,50
	27	2,50	126	5,00	195	6,00	373	7,00
	28	3,00	132	4,00	196	6,00	374	7,00
	30	3,00	133	4,00	197	6,00	375	5,00
	32	3,00	136	5,00	221	6,00	377	8,00
	37	3,00	137	6,00	240	7,00	379	9,00
	38	3,00	138	4,50	241	7,00	389	5,00
	40	3,50	139	4,50	242	7,00	390	6,00
	42	4,00	141	8,00	243	7,00	393	6,00
	47	7,00	145	8,00	244	7,00	395	7,00
	48	9,00	147	9,00	245	8,00	398	14,00
	49	8,00	148	7,00	247	8,00	399	9,00
	51	2,50	151	4,50	248	8,00	440	10,00
	54	2,50	153	4,50	249	8,00	540	8,00
	55	2,50	155	4,50	251	5,00		

## C. Mos

4000	2,00	4023	2,50	4053	4,00	4094	7,00
4001	1,50	4024	6,00	4060	4,00	4501	3,00
4002	2,00	4027	3,00	4066	2,00	4503	4,00
4007	2,00	4028	5,50	4068	2,50	4508	14,00
05	2,50	4029	5,00	4069	2,00	4511	6,50
4011	1,50	4035	4,00	4070	2,50	4512	5,50
4012	2,00	4040	6,00	4071	2,00	4518	5,50
4013	2,00	4042	5,00	4072	2,50	4520	4,00
4015	5,50	4043	6,00	4073	3,50	4528	6,50
4016	3,50	4044	5,50	4075	2,50	4538	5,00
4017	3,00	4045	6,00	4076	2,50	4539	6,00
4018	5,00	4049	3,00	4078	2,00	4584	4,00
4020	4,00	4050	2,50	4081	2,00	4585	6,50
4021	6,00	4051	6,00	4082	2,50		
4022	5,50	4052	6,00	4093	3,50		

## Photocoupleur

TIL 111 ..... 8,00 TIL 112 ..... 2,00  
 CNX 35 ou 4N 35 ..... 3,00

## HC

74 HC 00 ..... 2,00 32 ..... 2,50 153 ..... 4,00 374 ..... 6,00  
 02 ..... 2,50 73 ..... 3,50 157 ..... 4,00 4017 ..... 5,00  
 08 ..... 2,50 74 ..... 5,00 158 ..... 4,50 4049 ..... 5,00  
 08 ..... 2,50 85 ..... 5,00 163 ..... 4,50 4050 ..... 5,00  
 10 ..... 2,50 86 ..... 3,00 175 ..... 4,00 4060 ..... 5,00  
 14 ..... 3,50 132 ..... 4,00 240 ..... 6,00 4511 ..... 8,00  
 20 ..... 2,50 138 ..... 4,00 244 ..... 6,00 4538 ..... 8,00  
 30 ..... 2,50 139 ..... 2,00 245 ..... 6,50 4511 ..... 8,00

## LINEAIRES SPECIAUX

LF 356H	4,00	TBA 800	7,00
LM 301	3,50	TBA 810	7,00
LM 308H	5,00	TDA 2002	9,00
LM 324	3,00	TDA 2003	11,00
LM 380	11,50	TDA 2004	18,00
NE 555	8 pattes	TDA 3310	10,00
SO 41 P	15,50	TDA 2020	20,00
SO 42 P	16,50	TIL 071	6,50
TAA 550	9,50	TIL 072	11,00
TAA 851 B	9,50	TIL 074	5,00
TBA 120	8,00	UAA 170	20,00
		UAA 180	20,00

## PROMOTION

741 8 pattes ..... les 5 9,00 555 8 pattes ..... les 5 9,00  
 742 N ..... les 10 9,00 4011 ..... les 10 10,00  
 TMS 1965 ..... 8,00  
 TEXAS circuit intégré boîtier DUAL ref. 76023, ampli BF, alim. 10 à 28 V  
 Puissance 3 à 8 W. Livré avec schéma et note d'application  
 la pièce ..... 5,00 les 2 pièces ..... 9,00  
 les 5 pièces ..... 20,00 les 10 pièces ..... 30,00  
 SSSCO ampli BF, TDA 1100 SP, ref. ESM 310 BP, puissance 10 W sous  
 14,4 V protégé, autotégulé, livré avec note d'application et typon du  
 circuit imprimé, ..... en pochette de 10 ..... 6,00  
 La pièce ..... en pochette de 10 ..... 6,00  
 TCA 3089. Ampli FI + décodeur FM ..... la pièce 5,00  
 74 C 906 N BUFFER ..... les 10 10,00  
 NE 555 ..... les 10 10,00  
 CD 4040 ..... les 10 16,00

## SUPPORTS

à souder contact Lyre  
 8 14 16 18 20 22 24 28 40  
 0,60F 0,80F 1,00F 1,50F 1,50F 1,70F 2,00F 3,00F

## FICHES ET PRISES

Normes DIN			
Socle HP	1,00	Mâle 6 contacts	3,00
Socle 3 contacts	1,50	Mâle 7 contacts	3,30
Socle 4 contacts	1,60	Mâle 8 contacts	3,60
Socle 5 contacts	1,70	Femelle HP	1,70
Socle 6 contacts	1,70	Femelle 3 contacts	2,30
Socle 7 contacts	1,80	Femelle 4 contacts	2,40
Socle 8 contacts	2,00	Femelle 5 contacts	2,50
Mâle HP	1,70	Femelle 6 contacts	3,00
Mâle 3 contacts	2,30	Femelle 7 contacts	3,30
Mâle 4 contacts	2,30	Femelle 8 contacts	3,50
Mâle 5 contacts	2,40	Mâle AM ou FM	2,50

Normes US			
Socle Jack 2,5 mm	1,50	Jack 6,35 mm mono métal	6,00
Socle Jack 3,2 mm	1,50	Jack 6,35 mm stéréo	3,00
Socle Jack 3,2 mm stéréo	2,80	Jack 6,35 mm stér. métal	8,00
Socle Jack 6,35 mm stéréo	2,30	Femelle prol. 2,5 mm	1,50
Socle Jack 6,35 mm stéréo	4,00	Femelle prol. 3,2 mm	1,50
Jack mâle 2,5 mm	1,50	Fem. prol. 6,35 mono	2,50
Jack mâle 3,2 mm	1,50	Fem. prol. 6,35 stér	3,00
Jack mâle 3,2 mm stéréo	3,00	Mâle CINC H ou N	1,60
Jack mâle 6,35 mm stéréo	2,50	Fem. CINC H ou N	1,60

Socle CINC H FCROU : 2,80

## FICHES ALIMENTATION

Fiche secteur mâle	3,00	Socle sect mâle 2 cont 4 mm	1,50	
Socle sect. femelle	3,00	Socle sect. normes Europa	3 contacts	8,00
Socle sect. femelle	3,00	Femelle carton	15,00	
2 contacts 4 mm	3,00	Jack isol. fem. 2 ms 5,0z	1,50	
Banane mâle 2 mm isolé	2,90	Pointe touche R ou N	5,00	
Serrage vis 6 couleurs	2,00	Grip fil rouge ou noir	15,00	
Douille isolée fem. 4 mm	1,00	Grip fil miniature R ou N	13,00	
Douille isolée 15 A	1,00	Pince croco à vis	1,50	
rouge ou noir	3,50	Pince croco isolée	2,00	
Pochette assortie fiches mâle & femelle (DIN, HP, banane, antenne, coax, jack)	10,00	rouge ou noir	10,00	
Contact pression pour pile 9 V	1,00	Fiche mâle 4 mm, reprise arrière, serrage automatique	4,60	
Fiche mâle 4 mm, reprise arrière, serrage du fil par vis rouge ou noir	6,20	Pochette assortie de fiches bananes mâles 4mm + douille 4 mm isolées, plieurs coul.	12,00	

## CIRCUITS IMPRIMÉS & PRODUITS

Bakélite 15 / 10 face 35 microns	200 x 300 mm	la plaque	6,00
Plaque papier époxy 16/10 microns	1 face 70 x 150	les 10	10,00
Plaque verre époxy 16/10, 35 microns, qualité FR4	2 faces 200 x 300	la plaque	24,00
BRADY pastilles en carte de 112 Ø 1,91 mm 2,36 mm, 2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm	la carte	15,00	
Rubans en rouleau de 16 mètres	largeurs disponibles 0,79 - 1,1 - 1,27 - 1,57 mm	le rouleau	25,00
Feutres pour tracer les circuits (noir)	Modèles pro avec réservoir et valve	25,00	
Révéléateur en poudre pour 1 litre	Vermais à froid	32,00	
Étamis pour protéger les circuits	Photosensible positif	24,00	
Résine photosensible positive 150 ml	Gomme abrasive pour nettoyer le circuit	12,00	
Perchlorure en poudre pour 1 litre	Détachant de perchlorure	6,50	
Diaphane bombe standard	Plaque perforée papier époxy pas 2,54 - 100 x 160 mm	25,00	
25 modèles pastilles ou bande			

## PLAQUES PRESENSIBILISÉES POSITIVES livrées avec révélateur et mode d'emploi

Papier époxy FR2 1 face	200 x 300	la plaque	50,00
Verre époxy FR4 1 face	200 x 300	la plaque	62,00
Verre époxy FR4 2 faces	200 x 300	la plaque	75,00

## MESURE

EXCEPTIONNEL		
CONTROLÉUR 2000 V, tension =, 4 gammes	Ohmètre 1 gamme, 1 continu, 0,1 A, 1 gamme	100,00
APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC - classe 2.5	Fixation par clips - Dimensions 45 x 45	48,00
Voltmètre 15, 30, 60 V - Ampèremètre 1, 3, 6 A		
- Vu-mètre en promo		
Superbe vu-mètre sensibilité 200 ua, grande lisibilité	Petit modèle	10,00 6,00

## RELAIS

6 V picots 2 RT	la pièce	10,00	
6 V 2 contacts travail	la pièce	3,00	
12 V 2 RT miniature plat	la pièce	8,00	
12 V 6 RT à souder	la pièce	5,00	
12 V subminiatur. 2 RT cont. 1,5 A, picots 20 x 10 mm, H 11 mm, montable sur support circuit intégré 16 pattes	la pièce	12,00	
12 V contact 5 A, 1 RT	la pièce	8,00	
12 V contact 5 A, 2 travail	la pièce	8,00	
12 V, 24 V, 48 V, 4 RT	les 2 pièces	12,00	
Relais 24 V, contact 10 A			
1 RT	5,00	2 RT	7,00
24 V, 2 RT + support			10,00
220 V industriel 10 A, 3 RT			15,00

## RESISTANCES

1,4 W 5 % 1 Ω à 10 Ω	0,20	Bobinées		
10 Ω à 2,2 MΩ	0,10	3 W 0,1 Ω à 3,3 KΩ	2,50	
1,2 W 5 % 1 Ω à 10 Ω	0,25	5 W 1 Ω à 4,7 KΩ	4,00	
10 Ω à 10 MΩ	0,15	6 144, 6 400, 10 000	5,00	
1 W 10 Ω à 10 MΩ	0,40	12 000, 18 000, 18 432	19,00	
2 W 10 Ω à 10 MΩ	0,70			
PROMOTION				
Résistance 1/4, 5 % de 1 Ω à 1 MΩ (50 valeurs)	la poche de 225 pièces	10,00	les 2 poches	18,00
1/2 W, valeur de 4,7 Ω à 4,7 MΩ (50 valeurs)	la poche de 200 pièces	10,00	les 2 poches	18,00
1 W et 2 W, valeur 4,7 Ω à 1 MΩ (40 valeurs)	la poche de 100 panachées	10,00		
1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs)	la poche de 400	15,00	les 2 poches	25,00
3 W à 5 W vitriolés et cimentés, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs)	la poche de 50	12,00	les 2 poches	20,00
Réseau de résistance valeur 100 Ω à 47 KΩ	les 40	10,00		

## -RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMO-

Miniature pas 2,54 mm, 10 Ω à 1 MΩ	la poche de 40	12,00
Petit & grand modèle de 10 Ω à 2,2 MΩ	la poche de 65	15,00

## POTENTIOMETRES

Ajustables pas 2,54 mm pour circ. imprimés verticaux & horiz.	1,00
Valeur de 100 Ω à 2,2 MΩ	
Type simple rotatif avec 6 mm	4,20
Modèle linéaire de 100 Ω à 1 MΩ	5,00
Modèle log. de 4,7 KΩ à 1 MΩ	8,00
Type à glissière pour CI déplacement du curseur 60 mm	9,00
Mono linéaire de 4,7 KΩ à 1 MΩ	10,50
Stereo linéaire de 4,7 KΩ à 1 MΩ	12,50
Potentiometre multitours, réglage par tournevis	15,00
Type carré, valeur de 100 Ω à 100 KΩ	7,00
Type rectangulaire, de 100 Ω à 1 MΩ	10,00

## -POTENTIOMETRES EN POCHETTES-

Bobines de 22 Ω à 3,3 KΩ	la pochette de 20 panachées	10,00
20 tours 2,2 KΩ	la poche de 10	10,00
Rotatifs avec et sans interrupteur de 220 Ω à 2,2 MΩ	la poche de 35, 15 val.	12,00
les 2 poches		20,00
Rectifieurs de 220 Ω à 1 MΩ	la poche de 30, 10 valeurs	15,00
Pochette de potentiométrés valeur 100 Ω à 100 KΩ	6 de 10 tours / 4 de 1 tour	10,00

## VISSERIE - CONNECTEURS

100 vis 2 X 6 mm + 100 écrous 2 mm	le sachet	12,00	
Vis 3 x 5	le cent	4,00	
Vis 3 x 8	le cent	8,00	
Vis 3 x 10	le cent	10,00	
Ecrous 3 mm	le cent	8,00	
Ecrous 4 mm	le cent	9,00	
Ecrous 4 mm	le cent	10,00	
Picots pour CI	les 200	10,00	
Raccord pour picot	les 50	5,00	
grand mod.	les 50	7,00	
Contact lyre en laiton	6 contacts	5,00	
6 contacts	10 contacts	7,00	
15 contacts	18 contacts	12,00	
Enfilçages pas 5,08 mm	vendu mâle + femelle	6,00	
5 contacts	7 contacts	9,50	
9 contacts	11 contacts	11,00	
Pochette de cosses, rondelles, plots, raccords	la poche de 200	2,00	
• Cosses relais, diff. mod.	la poche de 20 coupes		
• Barrettes de connexion, qualité PRO, fort isolement, 3 doubles cont., serrage par vis, fixat. aux extrêmes	Dim. 45 x 18 mm	les 10	6,00
• Compte-tour mécanique 3 chiffres remise à 0	la pièce	10,00	
• Connecteur miniature plat pas 2,54 9 contacts	les 20	10,00	

## ANTENNES TELESCOPIQUES

Modèle droit 1 m	8,00
Modèle orientable 1 m	12,00
Modèle orientable double avec socle	18,00

## TRANSFORMATEURS

SUPER PROMO			
Circuit 40 x 48	20,00	Circuit 50 x 60	35,00
6 V, 1 A	20,00	9 V, 2 A	35,00
12 V, 0,5 A	20,00	12 V, 1,5 A	35,00
18 V, 0,3 A	20,00	15 V, 1,2 A	35,00
24 V, 0,2 A	20,00	18 V, 1 A	35,00
2x14 V, 1,2 A (1,2 kg)	30,00	30 V, 2 A (1,15 kg)	30,00
2x14 V, 0,5 A (1,5 kg)	30,00	Mini pistons 2V, 0,1 A	5,00

## TORIQUE

22 V 30 VA - 12 V 10 VA (2 kg)	60,00
125 V 50 MQ - 19 V 0,5 A (2 kg)	35,00

## TRANSFOS POUR MODULATEURS

Mini pistons rapport 1/5	5,00
Circuit 30 x 44, rapport 1/15	5,00

## MODULES

Ampli monté avec un TBA 800. Puissance 4 W sous 12 V	10,00
Livre avec schéma sans potentiometre	
Pocket FM-GO, neu & en état, livr. complet avec schéma et HP mais sans cont. Dim. 95 x 65 x 35	55,00
Prix exceptionnel	
Ampli-stéréo, 2 W, potentiometre rectiligne, puissance et tonalité, alim. 12 V, sortie 8 Ohm, entrée céramique, livrée avec notice de branchement	30,00

## - POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS -

Module n° 1: clavier 6 touches rondes, dont 5 lumineuses par led 5 mm (3 rouges & 2 vertes) 3 points 1 A, 1 relais 48 V résistance + chimique	10,00
Module n° 2: 1 boîtier noir 60 x 30, pattes de fixation, 2 relais 12 V, contact 5 A, matériel neu.	9,00
Module n° 3: boîtier blindé, 190 x 140 x 35, à intérieur circuit imprimé, 4 circuits intégrés + condensateurs, diodes, résistances, soit environ 200 composants	8,00
Module n° 4: sonde thermique avec boîtier 160 x 45 x 45 cordon de coupure. Dans boîtier 1-741 relais 12 V 10 A, 1 pot AI avec diode et transistor	10,00
Module n° 5: circuit 90 x 110 mm, 4 MC 4011, 1 quartz, 3,5795 Mhz, 7 transistors 10 32, 2 trans. 10 126 + diodes + résistances + condensateur céramique	4,00

## HAUT-PARLEURS

Haut-parleur, emballage individuel			
2 cm 8 ohms	8,00	9 cm 8 ohms	13,00
5 cm 50 ohms	6,00	4 x 8 cm 16 ohms	5,00
6 cm 50 ohms	5,00	8 x 16 siare	10,00
7 cm 50 ohms-Audax	7,00	16 x 24. Audax	20,00
Buzzer 12 V			5,00
Micro-électre			1,50
Ecouteur d'oreille jack 2,5 mm			1,50
Pastille micro 45 mm			1,50

## INFORMATIQUE

Quartz	Visualisation		
1 000	EP 9364 F		70,00
1 008	MC 6809		100,00
1 8432, 2 000	COM8017P - AY31015		48,50
32 768 Kcs, 3 2768, 4 000			
4 433, 4 9152, 5 000			
6 144, 6 400, 10 000			
12 000, 18 000, 18 432			
	Quartz 16 000		8,00
	Quartz 3 679		8,00
	Quartz 3 6860		8,00
	AY 53600 PRO		60,00
	P 8255		60,00
	8T 28		4,00
En kit			
Coffret pour effaceur			90,00
Sup. Force Nulle			
24 broches	MM 2114		7,00
28 broches	MM 4116 N		8,00
40 broches	4164-20		8,00
7 cm 50 ohms-Audax	HM3-8116 2K x 8		15,00
Buzzer 12 V	HM3-2064 2K x 8		15,00
Micro-électre	2716		40,00
Ecouteur d'oreille jack 2,5 mm	2732		50,00
Pastille micro 45 mm			1,50
Microprocesseurs			
CA 3161	MC 6802		30,00
CA 3162	MC 6809		49,00
AY3 8910	MC 6821		20,00
SPO 256 AL2	MC 6801		20,00
MEA 8000	280 APCU		25,00

## CONNECTEURS SERIE HE 10 (genre BERG)

Femelle		Mâle coudé 90°	
FAS 10	8,00	FAP 10	8,00
FAS 16	11,00	FAP 16	11,00
FAS 20	13,00	FAP 20	13,00
FAS 26	14,00	FAP 26	14,00
FAS 34	18,00	FAP 34	18,00
FAS 40	20,50	FAP 40	20,50
FAS 50	25,00	FAP 50	25,00

## Centronic

2 x 18 cont. à sertir	30,00	2 x 18 cont. à souder	20,00
Connecteurs SUB D à souder			
Mâle	Femelle	Capots	
9 points	4,20	4,50	4,00
15 points	6,00	7,00	4,00
25 points	6,50	7,50	4,20

Pochette connecteurs SUB D..... 10 pièces assorties 10,00

## CONDENSATEURS

CERAMIQUES			
Types disques ou plaquettes			
de 1 pF à 10 nF	0,30	0,1 MF	0,50
22 nF ou 47 nF	0,45	0,2 MF	0,70

## CERAMIQUES EN POCHETTES

Axiaux, plaquettes assorties (50 valeurs) de 4,7 pF à 10 nF	25,00
La pochette de 30	15,00
Les 2 pochettes	25,00

## STYROFLEX EN PROMOTION

Pochette, valeur de 100 pF à 47 nF (20 valeurs)	25,00
La pochette de 30	15,00
Les 2 pochettes	25,00

## MICAS EN PROMOTION

De 10 pF à 4 000 pF (14 valeurs)	25,00
La pochette de 50	12,00
Les 2 pochettes	20,00

## MOULES MYLARS

Sorties radiales		250 V		400 V	
1 NF	0,45	0,1 MF	0,65	0,90	
2,2 NF	0,45	0,22 MF	0,90	1,40	
3,3 NF	0,45	0,33 MF	1,20	2,00	
4,7 NF	0,45	0,47 MF	1,40	2,40	
10 NF	0,45	0,68 MF	2,20	3,00	
22 NF	0,45	1 MF	1,50	4,10	
47 NF	0,50	2,2 MF	2,00		
		4,7 MF	2,00		

# SPECIAL ECOLES COLLEGES LYCEES TECHNIQUES

## UNE SELECTION DE REALISATIONS D'INITIATION A L'ELECTRONIQUE AUX MEILLEURS PRIX

Chaque montage comprend :

Les composants électroniques, le circuit imprimé gravé et étamé, éventuellement un boîtier en PVC sérigraphié

PRIX UNITAIRE TTC QUANTITATIF

REF	DESIGNATION	EMBALLAGE			BOITIER
		1 à 9	10 à 50	50 ET +	
E 1	Gradateur de lumière	31.-	27.-	24.-	11.-
E 2	Sablier sortie Buzzer	47.-	42.-	38.-	11.-
E 3	Labyrinthe électronique	33.-	29.-	26.-	-
E 4	Instrument de musique	45.-	40.-	36.-	-
E 5	Clap Interrupteur 220 V	68.-	58.-	52.-	12.-
E 6	Temporisateur Parcètre	68.-	58.-	52.-	12.-
E 7	Serrure codée 4 chiffres	79.-	69.-	62.-	13.-
E 8	Initiales clignotantes	19.-	16.-	14.-	-
E 9	Guirlande Sapin	48.-	42.-	38.-	-
E10	Thermomètre 16 leds	82.-	72.-	66.-	-
E11	Voltmètre digital 0 à 99 V	120.-	100.-	90.-	14.-
E12	Modulateur 3 canaux Micro	90.-	78.-	70.-	15.-
E13	Gradateur à touches Control	78.-	67.-	60.-	-
E14	Etoile clignotante 6 leds	31.-	27.-	24.-	-
E15	Antivol Moto/Auto/Maison	52.-	44.-	40.-	12.-
E16	Balise clignotante	37.-	31.-	28.-	15.-



Pour en savoir plus,  
pour tout vos problèmes

D'APPROVISIONNEMENTS,  
PIÈCES ÉLECTRONIQUES, OUTILLAGE,  
RÉALISATION CIRCUIT IMPRIMÉ,  
MÉSURE, PVC, VISSERIE,  
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.  
Consulter notre

## CATALOGUE GRATUIT SPECIAL ECOLE LYCEE COLLEGE\*

### INSOLEUSE «UV 2»



Format d'insolation : 420 x 210 mm  
2 Tubes UV, supports, ballast,  
starter avec minuterie de 0 à 7 minutes  
faisant interrupteur, glace, visserie,  
cordon, mousse presse-circuit

UV 2 en Kit 720.- F  
UV 2 en ordre de marche 790.- F


### «ROTOJET 1 ET 2»



Format de 300 x 200 mm  
Gravure : 300 x 200 mm  
Minuterie coupe circuit  
Bac perchlo amovible  
Pulverisation Rotatif

ROTOJET 1 : simple face 5400.- F  
ROTOJET 2 : double face 7300.- F

### INSOLEUSE «UV 4»

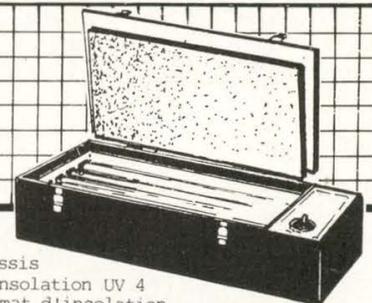

Chassis  
d'insolation UV 4  
Format d'insolation  
420 x 210 mm  
Puissance : 60 W (4 tubes 15 W)

UV 4 en ordre de marche 1800.- F

### ALIMENTATIONS «AL»

AL 1 - Alimentation réglable de 1 à 15 V/1,5 A  
Sortie 15 V/20 VA pour perceuse  
Voltmètre de contrôle


320.- F

AL 2 - Alimentation réglable de 3 à 24 V/1,5 A  
Voltmètre et Ampèremètre de contrôle

590.- F
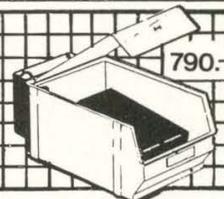
### GRAPID 2

Graveuse à mousse  
de perchlorure  
simple ou double face  
Surface de gravure :  
190 x 240 mm  
Chauffage thermostaté



790.- F

\* Envoi gratuit à votre établissement sur simple demande

MONSIEUR  
MADAME

PROFESSEUR A :  
(ETABLISSEMENT)

ADRESSE

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE

A RETOURNER A : ELECTROME

Z.I. Bougainville Bd. Alfred Daney 33300 Bordeaux

vous propose d'en savoir beaucoup plus sur :  
**- L'INFORMATIQUE -**

## L'ELECTRONIQUE DES MICRO-ORDINATEURS

Par **Philippe Faugeras**.  
 1984 - 128 p.

**E06** 162 F TTC port compris  
 Cet ouvrage est destiné aux électroniciens désireux d'aborder l'étude du «hard» des micro-ordinateurs. Cette étude s'articule autour du microprocesseur Z-80, très répandu et en décrit les éléments périphériques.  
 En effet, jusqu'à présent la plupart des ouvrages consacrés à la micro-informatique traitaient essentiellement de programmation et leur contenu s'avérait de ce fait spécifiquement lié à l'usage d'une machine particulière. A l'opposé, le contenu de «L'électronique des Micro-Ordinateurs» est applicable à toute une génération d'appareils très répandus (dont les derniers MIDI).



## PRATIQUE DE L'AMIGA

Par **Henri Cohen et François Dress**.  
 1987 - 240 p.




Par **Henri Cohen et François Dress**.  
 1987 - 240 p.

**E38** 202 F TTC port compris  
 Cet ouvrage est une véritable bible de l'Amiga de Commodore qui est actuellement le micro-ordinateur le plus séduisant de la nouvelle génération. Tout en restant d'un prix abordable, il offre des possibilités très étendues : graphisme couleur incomparable, animation à grande vitesse, synthétiseur musical, applications professionnelles avec un vaste choix de logiciels développés sous MS-DOS, nombreux langages disponibles dont le Basic structuré, vaste choix de jeux superbes...  
 Les utilisateurs avertis, professionnels ou amateurs, trouveront dans ce livre des conseils très nombreux ainsi qu'une documentation de haute qualité. Les débutants auront accès à toutes les explications nécessaires pour se familiariser avec l'Amiga. Clair et intelligemment découpé en petits paragraphes, pourvu d'un index très complet, ce livre vous deviendra très vite indispensable si vous possédez un Amiga... et vous convaincras certainement d'en acheter un dans le cas contraire.
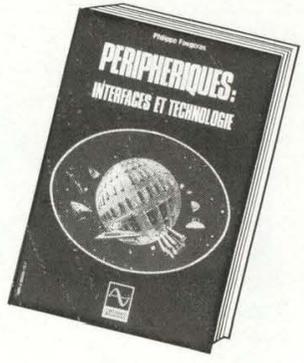
## PERIPHERIQUES : INTERFACES ET TECHNOLOGIE

Par **Philippe Faugeras**.  
 1985 - 136 p.



Par **Philippe Faugeras**.  
 1985 - 136 p.

**E22** 162 F TTC port compris  
 Faisant suite à la parution de «L'électronique des micro-ordinateurs», cet ouvrage s'adresse aux électroniciens qui désirent s'initier aux montages périphériques des micro-ordinateurs qui permettent la communication avec le monde extérieur.  
 Tous ces périphériques sont décrits dans cet ouvrage avec, pour chacun d'eux, une partie technologique (principe de fonctionnement, caractéristiques techniques) et une partie interface (coupleurs d'entrées-sorties, connecteurs de liaison).  
 Dans chaque grande catégorie (mémoire, imprimante), une analyse comparative des différents produits existants est effectuée. L'auteur de cet ouvrage, docteur-ingénieur en électronique, a acquis une solide expérience en microélectronique au sein d'entreprises françaises renommées (Bull, CGE).


## DIVERTISSEMENTS EN BASIC



Par **Franck Brown**.  
 1987 - 48 p.

**P35** 102 F TTC port compris  
 Un jeu d'esprit n'est pas en soi «mathématiques», il le devient lorsque les moyens mis en œuvre pour résoudre les questions posées font appel aux mathématiques. Or, l'inlassable puissance de calcul désormais à notre disposition avec nos micro-ordinateurs peut être mise à profit pour résoudre des problèmes pour le simple plaisir sans autres arrière-pensées. L'informatique permet de reformuler entièrement l'approche d'un problème.  
 Structuré en deux parties, cet ouvrage traite d'une part de neuf problèmes numériques et d'autre part de onze problèmes avec recherche arborescente. Les programmes conduisant aux solutions sont écrits en Basic. La clarté et la compréhension ont été privilégiées par rapport à l'astuce et à l'efficacité de sorte à être aisément accessibles du plus grand nombre de lecteurs.

## L'IMAGE NUMERIQUE

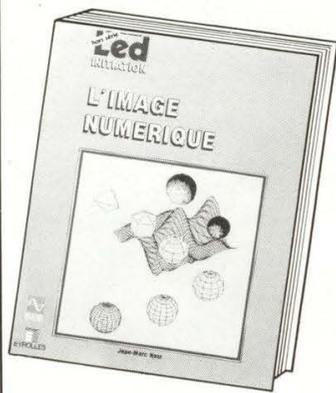

Par **Jean-Marc Nasr**.  
 1987 - 64 p.

**P36** 122 F TTC port compris  
 Parmi toutes les disciplines que l'informatique a fait naître ces dix dernières années, l'une d'entre elles se détache nettement des autres. Il s'agit de la synthèse d'images. Cet ouvrage a pour propos de démystifier aux yeux du public intéressé par l'informatique cette nouvelle science pleine d'attraits et de montrer que l'on peut très bien «faire de l'image» sur l'écran d'un micro-ordinateur classique, cela dans un langage standard puisqu'il s'agit du Basic de Microsoft — lequel est largement implanté sur de très nombreuses machines.  
 Ce livre s'adresse à tous ceux, scientifiques ou non, que l'image de synthèse attire car les programmes décrits sont utilisables tels quels.

La liste complète de nos ouvrages peut vous être expédiée gratuitement sur simple demande.

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.  
 Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Indiquez le ou les codes :

NOM ..... PRENOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

Ci-joint mon règlement par :  C.C.P.  Chèque bancaire  Mandat

# FILTRE ANTI-LARSEN POUR MICROPHONE

Dès qu'on touche à la sonorisation, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, on rencontre d'épineux problèmes de sifflement dans les baffles lorsqu'on manipule un microphone dans leur direction. Pour éviter ce désagrément, l'utilisateur est contraint de limiter le niveau sonore de son équipement. Le problème se pose encore plus dans le cas d'un matériel amateur de qualité modeste.

**L**e montage que nous vous proposons ne prétend pas résoudre tous les problèmes de larsen car c'est un phénomène d'accrochage assez complexe et délicat à maîtriser : il dépend du matériel comme des locaux utilisés et se présente parfois sous la forme de plusieurs sifflements de fréquences distinctes. Toutefois, il devrait apporter un confort appréciable à tous ceux qui utilisent leur micro pour envoyer des messages entre deux passages musicaux, dans le cadre d'une animation publicitaire ou d'un spectacle.

## FONCTIONNEMENT DU FILTRE ANTI-LARSEN

Notre montage repose sur la mise en œuvre d'un filtre réjecteur qui atténue fortement une fréquence particulière du spectre audio. Le diagramme de la figure 1 présente la réponse fréquentielle de ce filtre : vous remarquerez que la réjection n'est ni totale ni limitée à une valeur particulière de la pulsation, mais qu'elle agit au contraire sur toute une bande dont la largeur dépend de la qualité du montage utilisé. A moins d'y mettre le prix, il faut donc éviter d'avoir recours à un tel circuit pour un instrument.

Le montage adopté, représenté sur la figure 2, utilise pour seul composant actif un transistor NPN de moyenne

puissance, le 2N 1711, qui est robuste et très répandu. Le filtre réjecteur est constitué d'un amplificateur à charges réparties associé à une cellule de Wien dont la fréquence de réjection est la suivante :


$$F_R = \frac{1}{2\pi RC}$$

avec  $R = R_5 = R_6$  ;  $C = C_3 = C_4$ .

Le taux de réjection, c'est-à-dire le rapport entre la tension d'entrée et la tension de sortie à la fréquence  $F_R$ , dépend considérablement de la précision des composants utilisés : les deux paires de composants de la cellule de Wien doivent être identiques ( $R_5 = R_6$  et  $C_3 = C_4$ ). Enfin, pour ne pas perturber la cellule, l'impédance d'entrée de l'étage suivant doit être supérieure à 47 k $\Omega$ . Dans le cas contraire, il faudrait adjoindre au montage un étage adaptateur d'impédance.
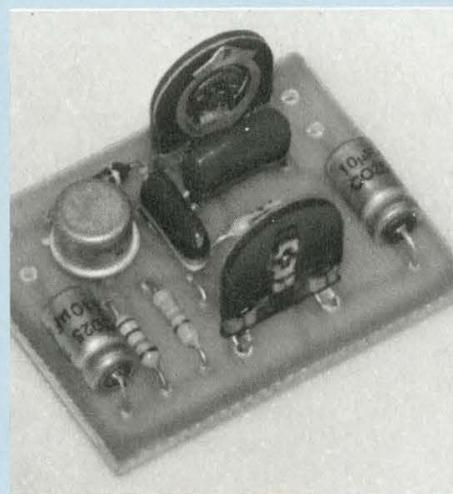
## REALISATION PRATIQUE

Le circuit imprimé et le tracé des pistes sont donnés en figure 3 : ses dimensions réduites permettent de le placer dans les coffrets du matériel existant. Il sera alimenté sans difficulté de 9 V à 15 V, sa consommation n'étant que de quelques milliampères. Le montage ayant une impédance d'entrée de l'ordre de la dizaine de kilohms, il pourra être inséré entre le microphone et la table de mixage.



Cependant, le meilleur rapport signal/bruit serait obtenu si le filtre était placé à la sortie du préamplificateur.

## REGLAGES DU MONTAGE

Il suffit, sur le terrain, d'accorder le circuit sur la fréquence des oscillations parasites. Veillez à garder une valeur identique pour  $R_5$  et  $R_6$  : il est impératif de s'aider d'un ohmmètre pour garantir l'efficacité du filtre. En adoptant cette procédure, on sera assuré d'obtenir un réglage optimum, mais aux dépens de la souplesse d'utilisation. Dans le cas d'une installation mobile, il serait préférable de remplacer  $R_5$  et  $R_6$  par un potentiomètre double, câblé comme le montre la figure 4. La mise au point du montage sera alors beaucoup plus simple et plus rapide, mais la disparité entre les deux pistes de ce composant risque d'entraîner une dégradation du taux de réjection. Il ne faut pas hésiter à employer un modèle de potentiomètre d'excellente qualité. Dans le cas d'une utilisation autonome par batterie, une pile rectangulaire de 9 V (type 6F22) fera parfaitement l'affaire. Lors des mesures, avec  $R_5$  et  $R_6$  ajustables, nous avons obtenu un taux de réjection de -12 dB, soit une atténuation supérieure à 1/10<sup>e</sup>. Pour éviter l'apparition de l'écrêtage,  $V_e$  doit être inférieure à 1 volt efficace.

B. Dalstein

# LARSEN NE SIFFLERA PLUS

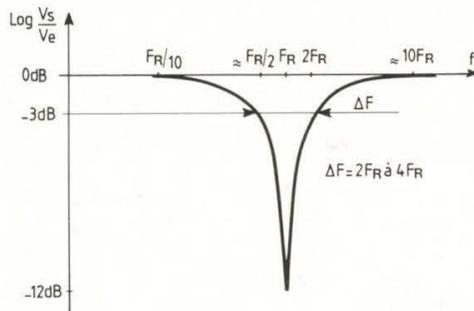


Fig. 1 : Réponse en fréquence du filtre : le gain est unitaire.

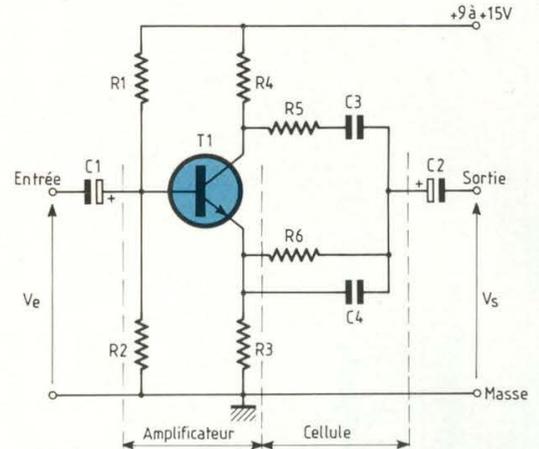


Fig. 2 : Schéma structurel du filtre réjecteur.

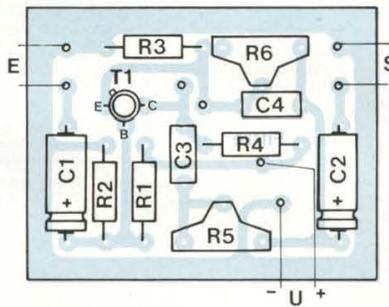
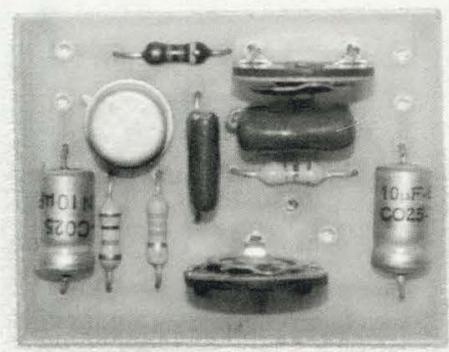


Fig. 3 : Implantation et tracé des pistes

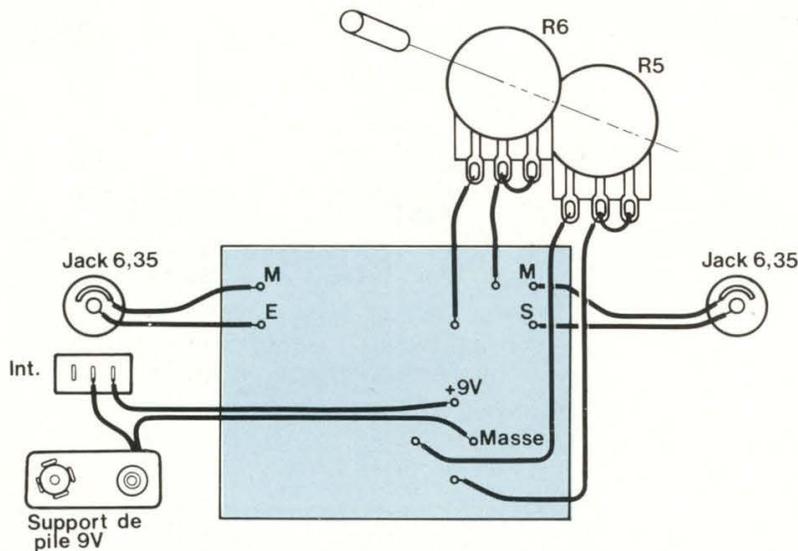
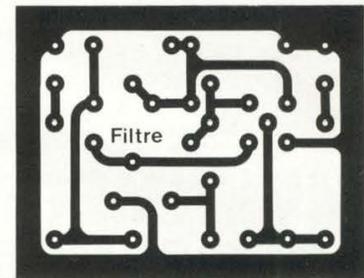


Fig. 4 : Plan de câblage du montage (utilisation d'un potentiomètre double). Les connexions doivent être les plus courtes possibles.

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### ● Transistor

T1 - 2N 1711

### ● Condensateurs

C1, C2 - 10  $\mu$ F/16 V (chimiques)

C3, C4 - 10 nF/MKH

### ● Résistances

R1 - 33 k $\Omega$

R2 - 12 k $\Omega$

R3 - 470  $\Omega$

R4 - 1 k $\Omega$

R5, R6 - ajustables grand modèle

47 k $\Omega$  ou potentiomètre double


linéaire 2  $\times$  47 k $\Omega$

### ● Divers

2 jacks 6,35 mm (embases femelles)

Interrupteur miniature

Support de pile 6F22

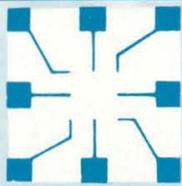

# HD Micro Systèmes® 42.42.55.09

67, rue Sartoris - 92250 LA GARENNE-COLOMBES  
(A 2 minutes de La Défense)

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 - le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
Le spécialiste du compatible APPLE® et IBM® tix 614 260 HDM

**PROMO**  
74N153 ..... 1,00 F  
6514 ..... 20,00 F  
4116 ..... 9,00 F  
DB 25 Fem. 90° ..... 9,00 F

TTL LS		TTL S-F		MICROPROCESSEUR MEMOIRE		OSCILLATEUR		CONNECTIQUE		HDM DEPARTEMENT MICRO	
00 1,95 F	155 5,80 F	00 4,90 F	4080 9,80 F	8237 A-5 95,00 F	6840 37,00 F	BD139 5,00 F	Support double lyre, la broche 0,10 F		COMPATIBLE APPLE IIe		
01 2,60 F	156 5,50 F	02 6,00 F	4085 6,00 F	8250 159,00 F	6845 90,00 F	TIP29A 4,50 F	Chip-carrier 68 p 40,00 F	COMPATIBLE XT/AT3		— DRIVES	
02 2,90 F	157 5,20 F	04 8,50 F	4070 5,00 F	8251 54,00 F	6850 19,00 F	TIP30A 4,80 F	Chip-carrier 84 p 50,00 F	MONITEURS		— IMPRIMANTES	
03 2,60 F	158 5,20 F	04 8,50 F	4071 5,80 F	8253 A-5 49,00 F	7910 Mod 190,00 F	TIP32A 4,80 F	Textool 28 broches 160,00 F	LOCATION DE MATERIEL		— PROGRAMMATION D'EPROM - PROM	
04 2,60 F	160 5,50 F	08 9,50 F	4075 5,80 F	8259 49,00 F	765 90,00 F	TIP32A 4,80 F	DIP SWITCH	NOUVEAU		Transformez votre moniteur couleur en télévision	
05 2,60 F	161 6,00 F	10 11,00 F	4078 5,80 F	8284 A 68,00 F	Z 80 A PIO 35,00 F	TIP33B 7,50 F	2 inter 6,00 F	Tuner, TV PAL/SECAM avec ampli et HP 16 présélections		Prises entrée antenne, et micro-ordinateur.	
N 06 8,00 F	164 5,50 F	10 11,00 F	4081 5,80 F	8288 65,00 F	Z 80 CPU 35,00 F	TIP34B 8,50 F	4 inter 9,00 F	Sortie Péritel.			
N 07 8,00 F	166 7,90 F	20 20,70 F	4083 5,00 F	8304 36,00 F	Z 80 A PIO 35,00 F	1N4002 0,30 F	6 inter 11,00 F	1290 F TTC		Téléphone sans fil, agréé PTT ..... 1980 F	
08 2,60 F	170 12,00 F	32 13,00 F	4093 6,30 F	8306 39,00 F	Z 80 A PIO 35,00 F	1N4148 0,30 F	8 inter 13,00 F	1290 F TTC			
09 2,60 F	174 5,00 F	38 11,50 F	4098 7,00 F	8330 259,00 F	80287-8 3450,00 F	Zener, ites valeurs 1,00 F	DIL 16 broches mâle 12,00 F	1290 F TTC			
N 10 1,00 F	175 5,20 F	51 9,90 F	4520 7,00 F	8330 259,00 F	80287-10 2900,00 F	LED 05 R V J 1,50 F	DIN 5 broches fem., CI (IBM) 10,00 F	1290 F TTC			
N 11 2,60 F	190 8,00 F	51 9,90 F	4520 7,00 F	8330 259,00 F	80387-16 8390,00 F	Trac 400V 8A 3,70 F	CINCH fem., CI (Apple) 8,00 F	1290 F TTC			
N 12 2,60 F	192 6,00 F	74 14,00 F	4538 9,50 F	8330 259,00 F	8088-2 99,00 F	Diac 2,50 F	PERITEL mâle 10,00 F	1290 F TTC			
N 14 9,80 F	194 6,50 F	86 14,00 F		8330 259,00 F	NEC 20 190,00 F		PERITEL fem. châssis 25,00 F	1290 F TTC			
N 17 7,50 F	195 5,00 F	109 9,90 F		8330 259,00 F	8237 A-5 95,00 F		HE902, fem., CI 2 x 25 (Apple) 25,00 F	1290 F TTC			
20 2,60 F	221 10,00 F	112 9,90 F		8330 259,00 F	8250 159,00 F		HE902, fem., CI 2 x 31 (IBM) 31,00 F	1290 F TTC			
21 2,60 F	240 6,00 F	138 19,00 F		8330 259,00 F	8251 54,00 F		HE902, fem., 2 x 17 à sertir 29,00 F	1290 F TTC			
25 2,60 F	241 6,50 F	157 15,00 F		8330 259,00 F	8253 A-5 49,00 F		SUD CANNON à souder	1290 F TTC			
27 2,60 F	243 6,00 F	175 9,90 F		8330 259,00 F	8259 49,00 F		M F MC* FC*	1290 F TTC			
30 1,50 F	244 6,90 F	195 29,00 F		8330 259,00 F	8284 A 68,00 F		9 br. 9,00 10,00 — 19,00	1290 F TTC			
32 1,50 F	245 7,50 F	225 35,00 F		8330 259,00 F	8288 65,00 F		15 br. 12,00 15,00 — 23,00	1290 F TTC			
38 2,60 F	251 6,50 F	244 15,00 F		8330 259,00 F	8304 36,00 F		25 br. 15,00 18,00 25,00 9,00	1290 F TTC			
40 2,60 F	251 6,50 F	244 15,00 F		8330 259,00 F	8330 259,00 F		37 br. 25,00 30,00 — 40,00	1290 F TTC			
42 4,50 F	258 4,90 F	280 25,00 F		8330 259,00 F	8330 259,00 F		50 br. 30,00 45,00 —	1290 F TTC			
47 7,90 F	259 7,00 F	287 49,00 F		8330 259,00 F	8330 259,00 F		Capot pour DB 9, 15, 25, 37	1290 F TTC			
51 2,90 F	260 4,90 F	288 39,00 F		8330 259,00 F	8330 259,00 F		* avec equerres et vis 6 pans. taraudées	1290 F TTC			
74 2,90 F	266 4,50 F	374 14,50 F		8330 259,00 F	8330 259,00 F		HE 10 mâle ou femelle à sertir	1290 F TTC			
75 4,30 F	273 6,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		.x 5 10 F	1290 F TTC			
77 9,40 F	279 5,20 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		2 x 10 15 F	1290 F TTC			
85 4,90 F	280 8,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		2 x 13 18 F	1290 F TTC			
86 3,90 F	283 8,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		2 x 17 25 F	1290 F TTC			
90 5,00 F	299 10,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		Câble en nape, le cd/rm 0,75	1290 F TTC			
92 5,00 F	322 59,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		Cavaler 1,50 F	1290 F TTC			
93 5,00 F	323 21,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		Connecteur alim. IBM fem. 15,00 F	1290 F TTC			
107 3,50 F	365 5,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		mâle 9,00 F	1290 F TTC			
109 3,60 F	367 3,50 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		Centronics 36 pts mâles 39,00 F	1290 F TTC			
N 121 6,50 F	368 5,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F		Centronics 36 pts femelles 59,00 F	1290 F TTC			
123 5,80 F	373 7,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
125 4,90 F	374 7,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
132 1,50 F	377 9,60 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
133 7,50 F	378 8,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
138 3,90 F	379 8,90 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
139 4,00 F	390 6,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
145 8,20 F	393 5,50 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
151 5,90 F	395 8,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
153 4,90 F	398 18,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
N 153 1,00 F	541 12,50 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			
154 1,00 F	670 18,00 F			8330 259,00 F	8330 259,00 F			1290 F TTC			

• VENTE PAR CORRESPONDANCE  
— 40 F pour port, assurance, emballage, si moins de 5 kg au-dessus de 5 kg, nous consulter.  
— Contre-remboursement : frais de CR et port en plus.

• Commandes administratives acceptées  
• Tarif revendeur composants et micros sur demande  
• Apple® marque déposée  
• IBM® marque déposée  
• Prix TTC modifiables sans préavis

## MULTIMETRES NUMERIQUES



**DA 5000**  
2000 points de mesure  
20 Amp. cont. et alt.  
26 calibres  
0,25 % de précision ± 1 Digit  
Polarité et Zéro automatiques  
200 mV - 1000 V =  
200 mV = 750 V =  
200 µA — 20 Amp =  
et =  
200 Ω à 20 MΩ  
Alim.: Bat. 9 V type 6 BF 22



**ISKRA 6010**  
2000 pts de mesure  
Affichage par LCD  
Précision 0,5 % ± 1 Digit  
Polarité et Zéro automatiques  
Indicateur d'usure de batterie  
200 mV à 1000 V =  
200 mV à 750 V =  
200 µA à 10 A = et =  
200 Ω à 20 MΩ  
Aliment.: Bat. 9 V type 6BF 22  
Accessoires: pinces ampéremétriques, sacochette de transport

**DA 105**  
Le Multimètre le plus compact de la gamme  
0,5 % de précision en Vcc  
Grande simplicité d'emploi  
Fonction Vcc, Vca, Icc, R



Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres

**ISKRA France**

Nom .....  
Adresse .....

PARC D'ACTIVITE DES PEUPLIERS. BAT. A 27 RUE DES PEUPLIERS 92000 NANTERRE

## PERLOR - LE CENTRE DU COFFRET ELECTRONIQUE

Le coffret que vous recherchez est chez Perlor-Radio.  
Plus de 350 modèles en stock.

Toutes les grandes marques : BIM - EEE - ESM - HOBBY BOX - ISKRA - RETEX - STRAPU - TEKO - LA TOLERIE PLASTIQUE.  
Catalogue «centre du coffret»: descriptif par type, listes de sélection rapide par critères de dimensions et de matériaux, tarif.  
Un document unique : envoi contre 8 F en timbres.

## PERLOR - LE CENTRE DU CIRCUIT IMPRIME

Agent CIF - Toutes les machines - Tous les produits.  
**Nouveau : Perlor fabrique votre circuit imprimé, dans son atelier**  
Simple face 52 F le dm<sup>2</sup>. Double face 90 F le dm<sup>2</sup> plus éventuellement frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple demande.  
Catalogue «centre du circuit imprimé». Plus de 700 produits avec tarif. Envoi contre 7,50 F en timbres.

## PERLOR - COMPOSANTS

Tous les composants électroniques pour vos réalisations. Catalogue «Pièces détachées» contre 10 F en timbres.


Les trois catalogues 15 F.

## PERLOR-RADIO

25, rue Héroid, 75001 PARIS - Tél. : 42.36.65.50  
Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h à 18 h 30 — Métro : Etienne-Marcel - Sentier - RER Châtelet les Halles (sortie rue Rambuteau)


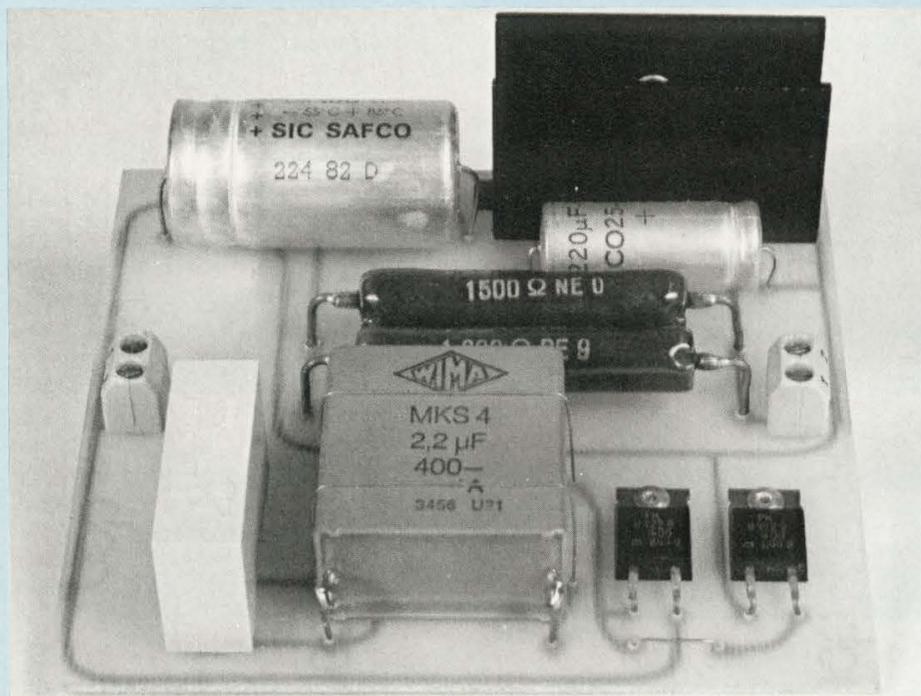
# ALIMENTATION SECTEUR SANS TRANSFORMATEUR 24V.100mA



La carte imprimée dont nous décrivons la réalisation ce mois-ci est une petite alimentation un peu spéciale. Elle a été étudiée afin d'être utilisée directement sur le secteur alternatif 220 V-50 Hz, sans transformateur d'isolement abaisseur, et délivre en sortie une tension continue stabilisée de 24 V avec un débit maximum pouvant atteindre 100 mA. L'avantage incontestable réside dans les dimensions et le poids puisqu'il n'y a pas de transformateur, mais l'absence de celui-ci nécessite des précautions particulières d'emploi.

**N**ous mettons donc d'ores et déjà en garde les lecteurs intéressés par cette réalisation. Une très grande prudence doit être de mise lors des essais et de l'utilisation de cette carte imprimée d'alimentation secteur, tous les composants ayant un point relié à la phase du

réseau, sans aucun isolement galvanique.

Une fois en ordre de marche, le montage doit être assujéti à un ensemble monté en coffret isolant, ou bien être logé seul dans un coffret de même type. Même le radiateur-dissipateur ne doit être touché ni accessible. Nous enjoignons donc à la plus grande pru-

dence – le secteur tue – et proposons au lecteur, avant de commencer cette réalisation, de relire l'article sur les "dangers de l'électricité" paru dans Led n° 49.

## SYNOPTIQUE DE PRINCIPE

Il est proposé à la figure (1). Le secteur 220 V est relié directement au montage par l'intermédiaire d'un circuit abaisseur de tension de type capacitif. On obtient une basse tension continue après redressement et filtrage et à la sortie de ce circuit, une stabilisation par diode zéner de puissance permet d'obtenir la tension régulée de 24 V à la sortie.

Enfin, il faut préciser que tous les composants de ces différents étages ont été optimisés afin que le courant de sortie puisse atteindre 100 mA ce qui, n'en doutons pas, sous 24 V continu (l'électronique étant directement sur le secteur, sans transformateur) est relativement important.

## SCHEMA ELECTRIQUE

Il est donné à la figure (2) et comme on le sait, il y a peu de composants pour régir le fonctionnement de cette alimentation secteur.

La résistance R1 de 220 kΩ 1/4 W permet de décharger l'ensemble des capacités C1 et C2 lorsque le montage n'est plus sous tension.

De par la réactance de ces deux condensateurs montés en parallèle, soit

$$2,2 \mu\text{F} + 0,68 \mu\text{F} = 2,88 \mu\text{F}$$

on obtient un abaissement notable de la tension secteur. Pour ces deux composants il faut obligatoirement employer des condensateurs non polarisés de très bonne qualité supportant au minimum une tension de service de 400 V, sans cela gare au claquage !

Le redressement est classique et s'effectue par l'intermédiaire des deux diodes D1 et D2. Nous avons opté pour une grande sécurité de fonctionnement en employant des modèles BY 229/400 V.

En sortie redressement, soit entre les points A et B on obtient à vide une ten-

# ALIMENTATION SPECIALE

sion de quelques 88 V continus. Il est donc clair que par sécurité, sans circuit de stabilisation aval ou si celui-ci venait à être endommagé, le condensateur de filtrage C3 voit à ses bornes cette tension de 88 V. Sa tension de service doit donc être supérieure à cette valeur et nous avons opté pour un condensateur électrochimique de 470  $\mu\text{F}$  de tension de service 100 V. Le circuit de stabilisation est un des plus simples qui soit. Il fait appel à une diode zéner de puissance alimentée par résistances.

Puisque la tension continue stabilisée de sortie a été choisie égale à 24 V, la tension de zéner doit donc être de cette valeur et un courant suffisant doit la parcourir afin d'obtenir une bonne régulation.

Une telle valeur de zéner et le courant de fonctionnement correspondant augure d'une dissipation importante. La diode zéner D3 doit donc avoir des caractéristiques suffisantes pour supporter cette dissipation et être montée sur radiateur adéquat.

Le choix de la diode de stabilisation est donc important et nous avons opté pour un modèle performant de référence ZX 24 de chez ITT.

De toutes ces caractéristiques, il ressort qu'en alimentant la zéner (et la charge de sortie) à l'aide d'une résistance comprise entre 600 et 700  $\Omega$ , la régulation est des plus correcte.

A ce moment, la différence de potentiel en amont chute à quelques 28 V, sortie à vide.

Pour le choix de la résistance d'alimentation, nous avons prévu un montage parallèle de deux résistances de puissance de respectivement 1,5 k $\Omega$  et 1,2 k $\Omega$  10 W. Cette association procure une valeur de 660  $\Omega$  tout à fait compatible avec le montage et les caractéristiques demandées.

Enfin, en sortie et en parallèle sur la zéner on trouve une capacité de 220  $\mu\text{F}$ /40 V qui permet d'éliminer les derniers résidus d'ondulation résiduelle.

## CIRCUIT IMPRIME

Le film du circuit imprimé est proposé à la figure (3). Il est très simple à réaliser



Fig. 1

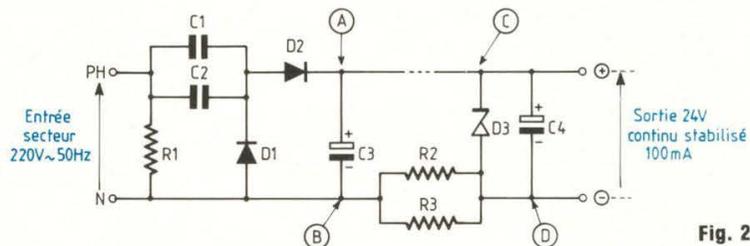


Fig. 2

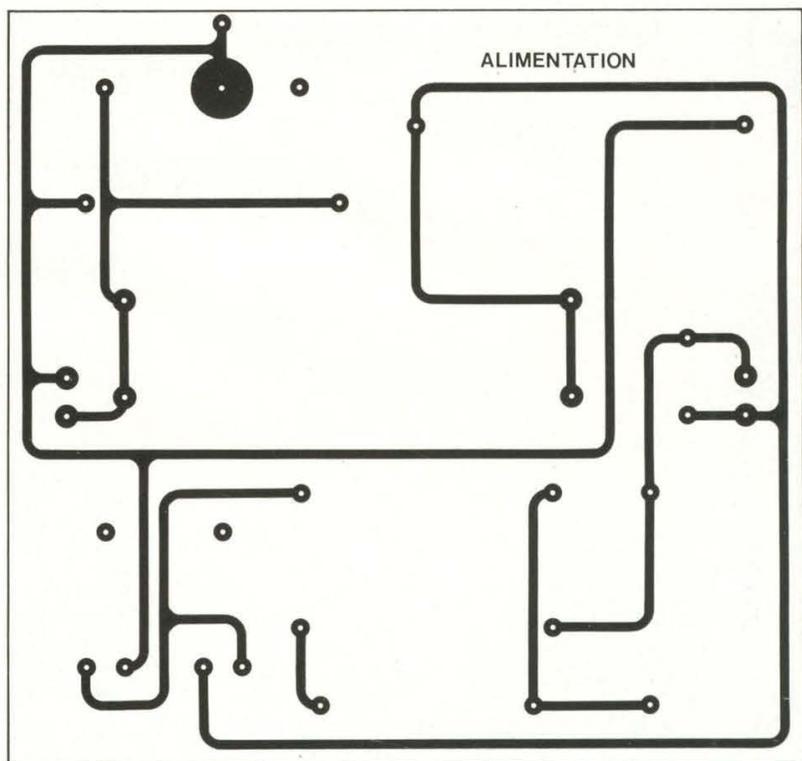


Fig. 3

et on peut employer n'importe quelle méthode y compris celle de l'encre spéciale. Il faut faire toutefois attention à ce que les pistes soient suffisamment espacées les unes des autres, avoir toujours présent à l'esprit que le secteur est présent en tous points du circuit et naturellement il convient de respecter la largeur des traces.

Tous les perçages s'effectuent à 0,8 et 1 mm à l'exclusion des deux trous pour la diode zéner de puissance et son dissipateur et aussi de ceux pour la fixation des diodes D1 et D2. Ces quatre perçages sont de diamètre 3 mm.

Il n'a pas été prévu de trous pour la fixation du circuit imprimé lui-même.

# ALIMENTATION SANS TRANSFORMATEUR

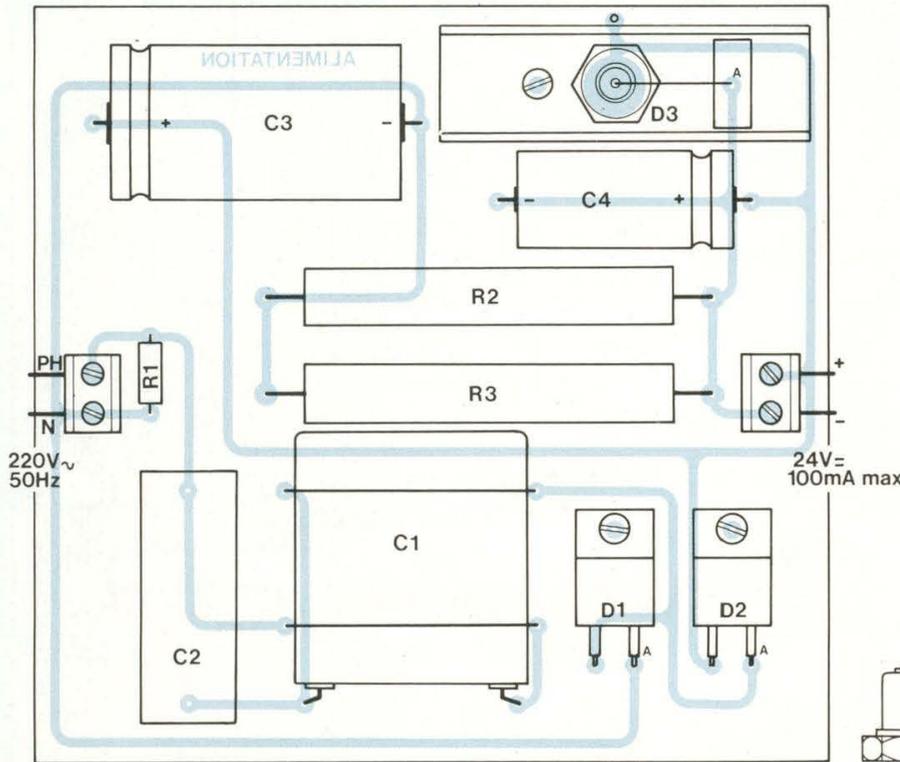


Fig. 6

## NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

### ● Semiconducteurs

D1, D2 - BY 229/400 V  
D3 - diode zéner ZX 24 ou équivalent (24 V/12,5 W avec radiateur)

### ● Résistances

R1 - 220 k $\Omega$ /1/4 W  
R2 - 1,5 k $\Omega$  bobinée 6 à 8 W  
R3 - 1,2 k $\Omega$  bobinée 6 à 8 W

### ● Condensateurs

C1 - 2,2  $\mu$ F/400 V type MKS4  
C2 - 0,68  $\mu$ F/400 V  
C3 - chimique 470  $\mu$ F/100 V  
C4 - chimique 220  $\mu$ F/40 V

### ● Divers

1 radiateur en U pour boîtier T0220  
2 borniers C.I. 2 plots

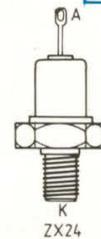


Fig. 5



Fig. 4

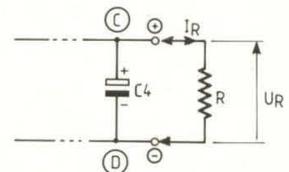


Fig. 7

Chacun y pourvoira selon ses besoins.

## BRANCHEMENT DES COMPOSANTS

Deux composants du montage ont un branchement un peu spécial. Il s'agit d'une part de la diode BY229 dont le schéma de branchement est donné à la figure (4) et d'autre part de la zéner de puissance ZX24 dont le schéma représentatif est celui de la figure (5).

## CABLAGE DU CIRCUIT IMPRIME

Le schéma de câblage de la carte imprimée est celui de la figure (6). Le montage étant très aéré, il n'y a aucune difficulté particulière pour le montage des éléments. On commence

par la mise en place des petits composants à plat, R1, D1 et D2 et du condensateur C1 maintenu par des straps de liaison.

On poursuit par les condensateurs C2, C3 et C4 et on termine par la mise en place des deux résistances de puissance, de la zéner D3 avec dissipateur et des deux borniers de raccordement.

## ESSAIS

Le câblage ayant été préalablement contrôlé. On charge la sortie par une résistance bobinée de puissance de 270  $\Omega$  5 % et l'on place un voltmètre aux bornes.

On relie alors seulement le secteur 220 volts alternatif sur le bornier correspondant.

Si tout est correct, on doit relever aux bornes de la résistance R, une tension  $U_R$ , voir figure (7) de 26 à 28 V (tolé-

rance de R). Il est clair alors que le courant débité est de :

$$I_R = \frac{U_R}{R} \approx \frac{27}{270} = 100 \text{ mA}$$

## CONCLUSION

Cette petite carte alimentation secteur est simple à réaliser, le fonctionnement garanti et le prix de revient minime. Elle peut être utilisée pour alimenter de nombreux appareils et il n'est pas interdit de pourvoir la sortie d'un régulateur quelconque, fixe ou variable, afin d'obtenir d'autres valeurs de tension.


Avoir cependant toujours présent à l'esprit qu'il n'y a pas d'isolement d'avec le réseau et qu'il faut agir avec la plus grande prudence lorsque le montage est sous tension.

J.P.L.
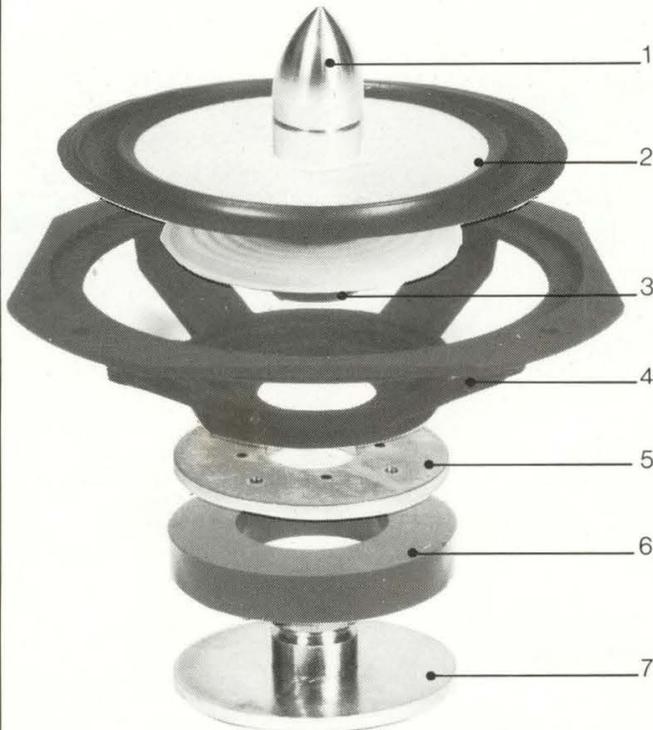
# DAVIS

ACOUSTICS

FABRICANT FRANÇAIS  
**UNE TECHNOLOGIE DE POINTE  
 AU SERVICE DE LA MUSIQUE**



**La musicalité des haut-parleurs DAVIS ACOUSTICS s'explique :**

1. Ogive centrale, diminue la directivité, régularise la courbe de réponse, entraînant une meilleure diffusion spatiale du message sonore.
2. Membrane en Kevlar associant légèreté et rigidité tout en étant parfaitement amortie. A l'écoute, absence de coloration, timbre respecté, haute définition.
3. Bobine mobile sur support Kapton haute température, fil aluminium plat. Grande tenue en puissance, très grande capacité dynamique.
4. Saladier en alliage d'aluminium anti-résonnant, parfaite rigidité, dégagement arrière important, absence de résonance, très grande précision sur les attaques instrumentales.
5. Plaque de champ magnétique usinée avec précision. Parfaite linéarité de fonctionnement.
6. Aimant ferrite de baryum, lignes de force concentrées, fermeté des attaques, puissance, rendement, dynamique.
7. Noyau dirigé, bagué cuivre. Maintien de l'impédance constante, adaptation optimale avec les amplificateurs, parfait amortissement, réduction de la distortion.


Demande de documentation à : **DAVIS ACOUSTICS**  
 14, RUE BERANGER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  
 TÉL. : 48.83.07.72




OK Machine & TOOL  
 BRONX N.Y. USA

# Circuits imprimés

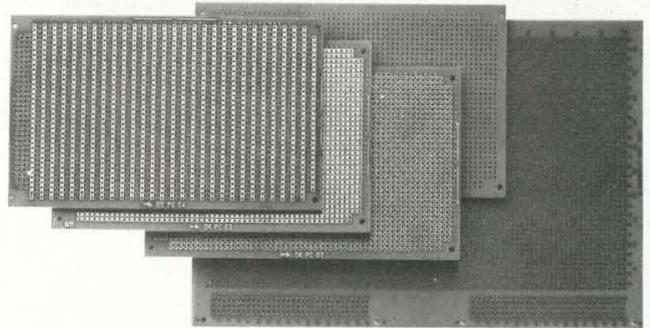**Une gamme de cartes de haute qualité en verre époxy renforcé épaisseur 1,6 mm avec trous non étamés percés au  $\varnothing 1,06$  mm (.042").**



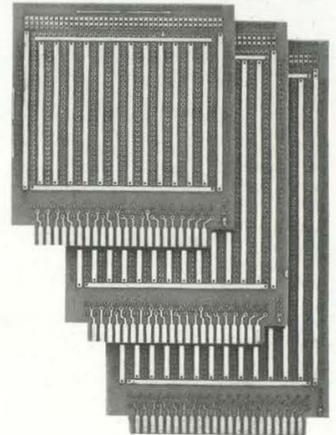Numérotation en X et Y pour le repérage facile des alésages (sauf PC-01).



Cartes au format européen 100 x 160 mm  
 Cartes double Europe PC-08  
 Circuits imprimés à connecteurs enfilables  
 (2 x 22 au pas de 3,96 mm) avec pistes

**Nous proposons une gamme très étendue d'outils et accessoires pour tous travaux d'électronique.**

- tout l'outillage : pour le wrapping industriel et de maintenance de dénudage (pinces et machines) de câblage (pinces, etc.) de soudage et dessoudage
- le fil pour wrapping en bobines (tous  $\varnothing$ , toutes longueurs, en 10 couleurs, divers isolants) ou coupé et pré-dénudé aux deux extrémités (en sachets de 50 ou 500 fils).
- du câble plat 14-16-24-28 ou 40 conducteurs avec ou sans connecteur à une extrémité ou aux deux.
- tous les connecteurs DIN 41612 à wrapper, et enfilables 2 x 22
- connecteurs auto-dénudants pour câbles plats 9-15-25-37
- des supports (8 à 40 broches), broches individuelles et barrettes à wrapper pour C.I.
- des plaquettes d'identification pour supports à wrapper
- pour composants discrets : broches individuelles et barrettes à wrapper ainsi que supports enfilables sur DIP.
- une série d'outils à insérer et à extraire les C.I.
- des magasins pour la distribution des circuits intégrés
- outils de contrôle : sonde logique et générateur d'impulsions pour la détection des pannes sur circuits intégrés digitaux.
- des kits (outils + accessoires) pour montages électroniques
- de petites perceuses pour circuits imprimés
- des châssis 19" pour cartes format Europe.

Documentation détaillée avec tarif sont à votre disposition

Importateur Exclusif **SOAMET s.a.**  
 10, Bd. F.-Hostachy - 78290 CROISSY-s/SEINE - 976.24.37

# PSEUDO ALARMES AUTOMOBILE

Le vol dans les automobiles constitue une triste réalité pour la plupart d'entre nous, mais le prix d'un système d'alarme réellement efficace représente une barrière bien souvent infranchissable. A quoi sert pourtant de dépenser deux à trois centaines de francs pour un appareil qui ne s'avère dans les faits d'aucune efficacité.

**L**a solution que nous vous proposons est des plus simples et très économique : si nous ne pouvons investir dans un moyen de protection coûteux, contentons-nous de dissuader les voleurs en leur faisant croire à son existence !... Il suffit alors de disposer sur le tableau de bord ou la console du véhicule une LED rouge clignotante qui est censée témoigner de la présence du système d'alarme. Pour parvenir au résultat, nous allons examiner trois approches différentes. Il ne vous restera plus qu'à choisir, en fonction de l'effet désiré, le montage qui vous conviendra.

## MISE EN ŒUVRE D'UNE LED CLIGNOTANTE

C'est la solution la plus simple, comme le montre le schéma de la figure 1. Ce composant, peu connu du public, possède un multivibrateur intégré au boîtier. La fréquence du clignotement est fixée entre deux et trois hertz, avec un rapport cyclique de 50 %. L'interrupteur I1 permet la mise hors fonction et R1 limite la consommation à 10 mA environ ; de cette façon, vous ne risquez pas de décharger votre batterie trop rapidement ! Avec ce montage, il faut cependant se satisfaire des caractéristiques figées de la diode électroluminescente.

## ASTABLE A AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Le montage de la figure 2 est pour le moins surprenant : la LED est insérée entre l'entrée non inverseuse et la tension d'alimentation positive. Rassurez-vous, cela fonctionne très bien et cette configuration permet d'optimiser le nombre des composants et du même coup la dimension de notre circuit imprimé. L'amplificateur est ici utilisé en comparateur.

A la mise sous tension, la sortie de IC1 est à  $+V_{ALIM.}$  (+12 V) et provoque la charge de C1 jusqu'à 11,25 V au travers de R1, valeur qui correspond à la tension de seuil déterminée par le pont diviseur R2/R3. La diode reste éteinte pendant cette phase, ses deux bornes étant fixées au même potentiel (+12 V). Dès que le potentiel de l'entrée non inverseuse ( $V_{e+}$ ) a été atteint par C1, la sortie de l'amplificateur opérationnel bascule à zéro et un courant assez fort traverse la maille D1/R2 entraînant l'allumage de D1. La résistance dynamique de cette dernière chute alors considérablement et polarise l'entrée non inverseuse à une nouvelle valeur plus basse de  $V_{e+}$ . Pendant ce temps, le condensateur se décharge jusqu'à  $V_{e+}$ , refait basculer la sortie du comparateur et provoque le démarrage d'un nouveau cycle. Le rapport cyclique a été choisi à

25 % afin de limiter la consommation et peut encore diminuer si on augmente R3. La fréquence du clignotement peut être modifiée en jouant sur R1.

## GENERATEUR D'IMPULSIONS UTILISANT LE MULTI- VIBRATEUR INTEGRE NE 555

Ce troisième et dernier montage met en œuvre un circuit spécialisé, le célèbre NE 555, qui nous laisse la possibilité de jouer à volonté sur la fréquence et le rapport cyclique. Par contre, sa précision légendaire ne nous est ici d'aucune utilité, mais pourra être mise à profit dans d'autres applications. La fréquence  $F_0$  et le rapport cyclique  $\tau$  sont définis de la manière suivante :

$$F_0 = \frac{1}{0,69 (R1 + 2R2) C1}$$
$$\text{et } \tau_M = \frac{R1}{R1 + 2R2} \text{ ou } \tau_+ = \frac{R1 + 2R2}{R1}$$

suivant que la charge est connectée à la masse ou à la borne positive de l'alimentation.

Nous avons profité de la souplesse d'emploi du circuit pour réaliser un montage qui produit des éclairs de forte luminosité et de très courte durée. L'effet obtenu est donc différent des deux autres et la consommation beaucoup plus faible.

Le schéma de la figure 3 est assez classique (nous l'avons déjà rencontré dans le numéro 43 de Led) et nous ne nous attarderons pas sur son fonctionnement. La diode électroluminescente est reliée à  $+V_{CC}$  de manière à atteindre le rapport cyclique exceptionnel de 2,5 %. Le montage fonctionne entre 4,5 V et 15 V avec une consommation de l'ordre du milliampère (3 mA sous 12 V) alors qu'un courant impulsionnel de 30 mA traverse D1 !

## REALISATION PRATIQUE

Les circuits imprimés et implantations des deux circuits actifs sont donnés à la figure 4 : ils ne présentent aucune difficulté et sont réalisables à partir de

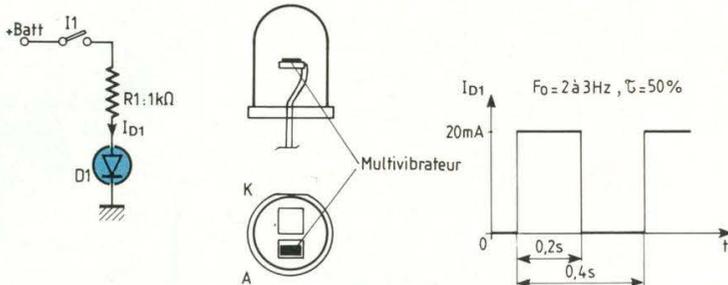


Fig. 1 : Utilisation d'une diode clignotante rouge.

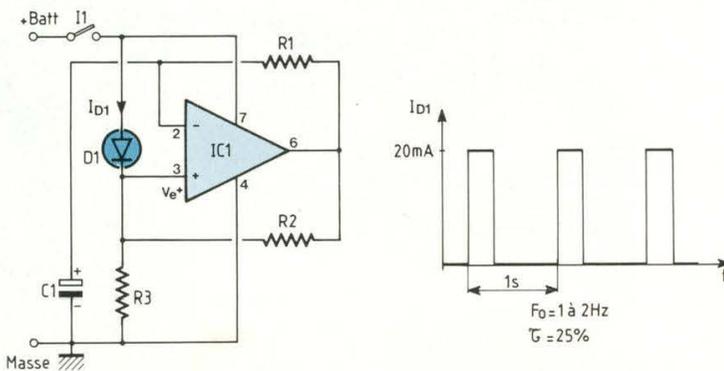


Fig. 2 : Astable à ampli opérationnel et chronogramme de fonctionnement.

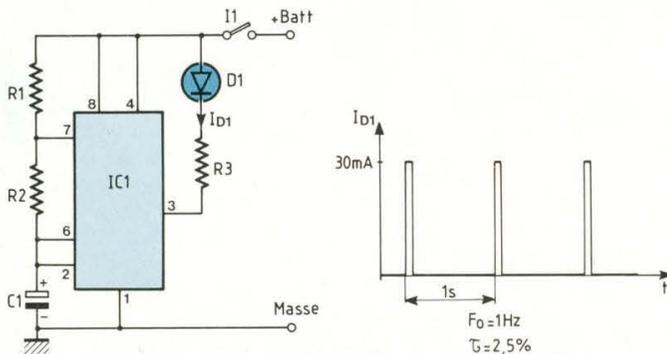


Fig. 3 : Générateur d'impulsions à NE555.



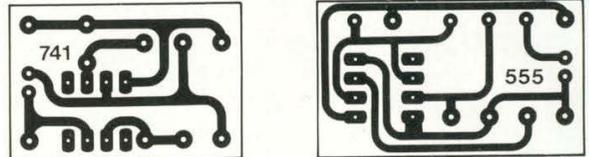


Fig. 4

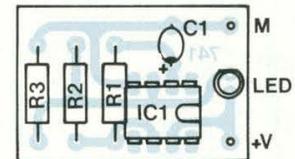

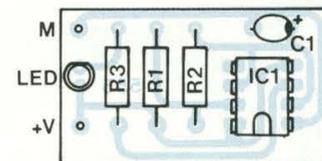- R1 - 27 kΩ
- R2 - 1 kΩ
- R3 - 22 kΩ
- IC1 - UA741
- D1 - LED rouge ∅ 5 mm
- C1 - 22 μF/16 V (tantale goutte)
- I1 - interrupteur simple





- R1 - 39 kΩ
- R2 - 1 kΩ
- R3 - 220 Ω
- IC1 - NE 555
- D1 - LED rouge ∅ 5 mm
- C1 - 33 μF/16 V (tantale goutte)
- I1 - interrupteur simple

chutes d'époxy. Avec l'un de ces montages, il faudrait bien plus de six mois pour décharger votre batterie : vous pouvez partir tranquille en vacances !

Ce gadget qui peut constituer une solution provisoire pour votre sécurité, vous aura au moins fait découvrir une nouvelle façon d'exploiter des composants qui nous paraissent pourtant si familiers aujourd'hui.

B. Dalstein

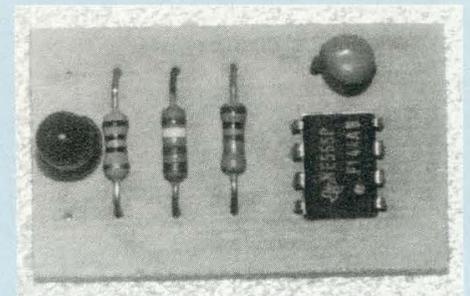
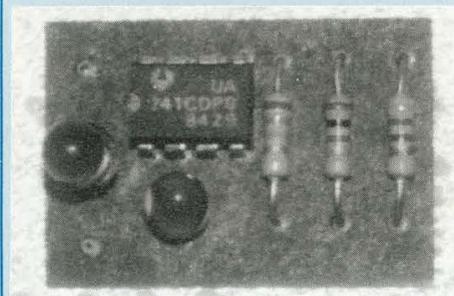


# Une nouvelle manière d'aborder l'é

**300** pages  
format 21 × 27

plus de  
**1 000** dessins

**25** montages  
originaux

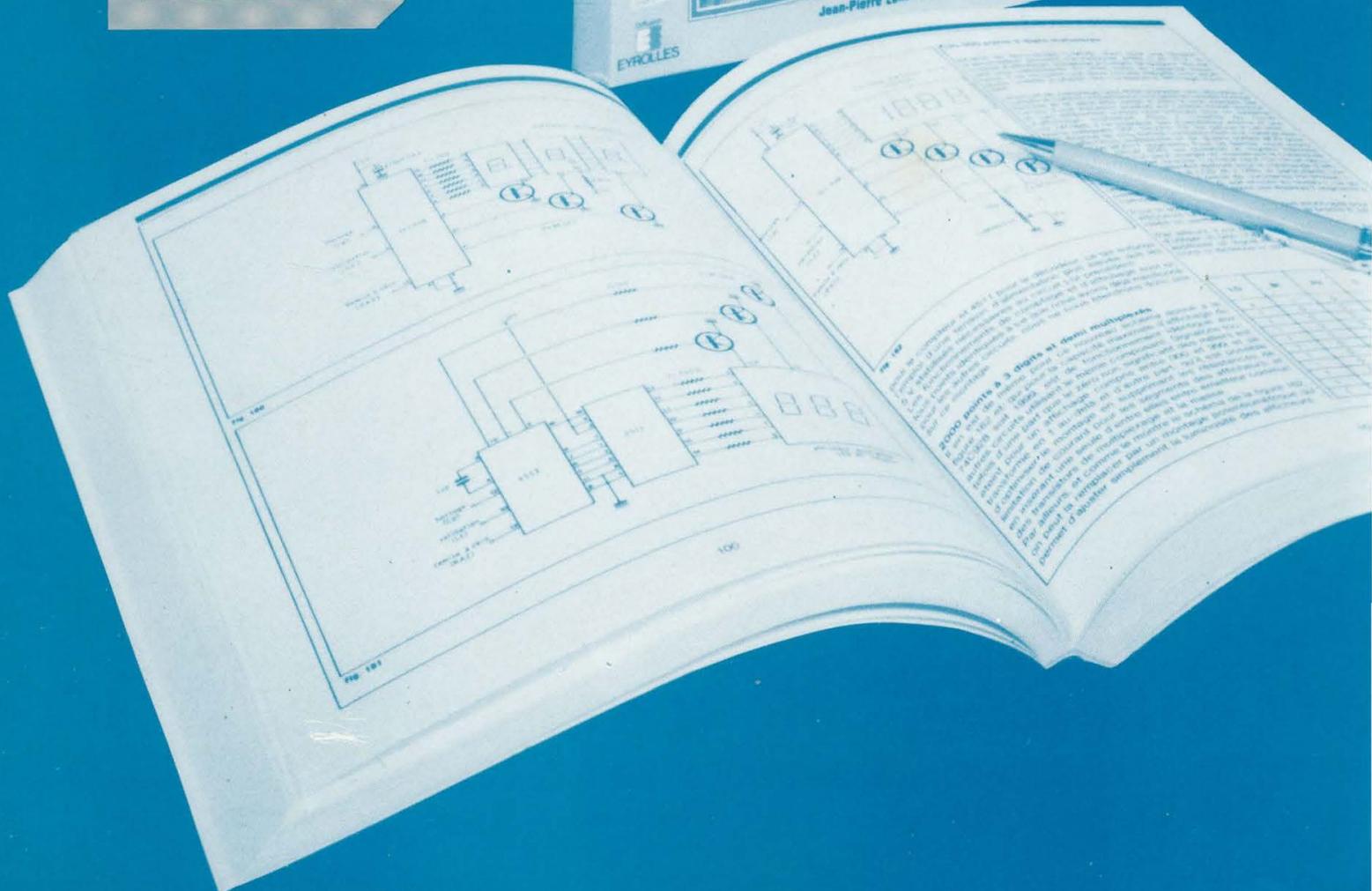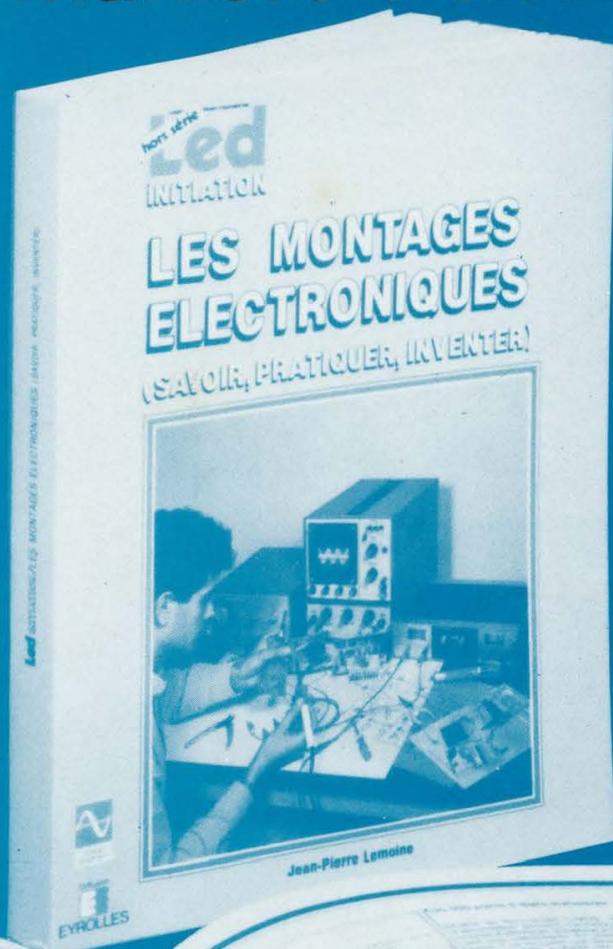

# tude et la pratique de l'électronique !

Voici : de Jean-Pierre Lemoine

# LES MONTAGES ELECTRONIQUES -

(SAVOIR, PRATIQUER, INVENTER)

La finalité de cet ouvrage est de permettre à chacun, passionné d'électronique, de concevoir ses montages lui-même. Or, à notre époque où la technologie évolue sans cesse, il importe, principalement dans ce domaine, de bien connaître la majorité des composants mis en œuvre et les différentes façons de les utiliser. Devant l'ampleur du sujet, peu d'alternatives possibles, le savoir passant par la prise de conscience nette et délibérée de stockage, voire de mémorisation d'un maximum d'informations relatives aux différents matériels et schémas types d'exploitation. Par quelques 1 000 dessins et représentations divers, répartis sur plus de 380 figures, ainsi que par la description de 25 montages originaux, cet ouvrage représente un véritable outil de travail, permettant de familiariser l'électronicien avec les études électroniques, afin de l'amener, grâce à la somme de renseignements fournis, à concevoir et élaborer lui-même des réalisations personnalisées.

## Le sommaire :

Première partie : Connaître		Troisième partie Inventer
Chapitre I : Les principaux composants, technologie et emploi ..... 9	Chapitre IV : Les appareils de laboratoire vraiment indispensables ..... 161	Chapitre I : Naissance d'une idée ..... 207
Chapitre II : La documentation nécessaire ..... 47	Chapitre V : Les appareils de mesure et de laboratoire bien utiles ..... 167	Chapitre II : De la théorie à la pratique ..... 209
Chapitre III : Ces composants qui reviennent souvent - Caractéristiques principales ..... 51	Chapitre VI : La table et le support travail ..... 169	Chapitre III : Matérialisation de l'idée ..... 215
Chapitre IV : Principaux brochages ..... 59	Chapitre VII : Le stock - Classement et rangement du matériel ..... 173	Chapitre IV : Optimisation des montages d'étude ..... 219
Chapitre V : Ces schémas de base qu'il faut connaître ou posséder ..... 65	Chapitre VIII : Le classement et le rangement de la documentation technique ..... 177	Chapitre V : Les relevés de schéma ..... 229
Chapitre VI : La détermination simple des inductances et transformateurs ..... 117	Chapitre IX : Les sigles et autres repères des broches des circuits intégrés ..... 179	Chapitre VI : Réalisation de l'appareil ..... 233
Chapitre VII : Ces matériels exotiques qui nous entourent ..... 127	Chapitre X : Les lots de composants du commerce spécialisé ..... 181	<b>Quatrième partie Conclusion</b>
<b>Deuxième partie Pratiquer</b>	Chapitre XI : Les transformations et équivalences toujours possibles ..... 183	Chapitre I : Naissance de l'idée ..... 239
Chapitre I : L'outillage ..... 149	Chapitre XII : Par où commencer ? Quelques montages d'initiation ..... 185	Chapitre II : De la théorie à la pratique ..... 241
Chapitre II : Le matériel d'expérimentation ..... 151	Chapitre XIII : L'expérimentation - Ces cartes standards qui font toute la différence ..... 195	Chapitre III : Matérialisation de l'idée ..... 247
Chapitre III : Le matériel de réalisation des circuits imprimés ..... 157	Chapitre XIV : Les différents contrôles et mises au point ..... 203	Chapitre IV : Expérimentation sur table d'essais ..... 251
		Chapitre V : Réalisation pratique ..... 255
		Chapitre VI : Finition - Essais - Réglages ..... 259
		Annexes ..... 263

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Je désire recevoir l'ouvrage « Les montages électroniques », référence **P 30** au prix de **262 F** (250 F + 12 F de port)

NOM ..... PRENOM .....

ADRESSE .....

VILLE ..... CODE POSTAL .....

Ci-joint mon règlement par : C.C.P.

Chèque bancaire

Mandat



# ENCEINTE S.E.A.S K2V. P21 REX

A l'aube de l'abaissement total des frontières en 1992 pour la communauté européenne, nous sommes loins de connaître les produits audio et surtout électroacoustiques développés chez nos voisins. C'est le cas pour le constructeur norvégien S.E.A.S. (pas encore dans la communauté mais pour combien de temps encore ?) représenté en France par la Société Informatique et Audio dirigée par Charles-Henry Delaleu dont l'expérience dans le métier de l'électroacoustique est reconnue, S.E.A.S. tient une place importante dans le marché du haut-parleur et de l'enceinte acoustique. En effet, de nombreuses réalisations d'enceintes acoustiques de marques connues sont équipées de haut-parleurs S.E.A.S., leurs qualités ne sont plus à vanter.

**L**e concepteur et constructeur venu du nord semble vouloir sortir de l'anonymat vis-à-vis du grand public en présentant sa propre gamme de kits d'enceintes acoustiques développée dans son laboratoire. Ce n'est pas pour nous déplaire car il est bon de pouvoir se libérer de son carcan hexagonal pour s'intéresser à la production venue d'ailleurs. La concurrence est un stimulant pour les laboratoires des fabricants et finalement c'est l'intérêt de tous, surtout des acheteurs et consommateurs que nous sommes. La gamme du catalogue S.E.A.S. est très complète. Les tweeters sont au nombre de dix et tous à dômes montés sur une suspension polyamide. Les châssis sont soit en aluminium magnésium ou en fibres de verre renforcées polyamide pour la nouvelle génération. Ces tweeters sont capables de couvrir une bande allant de 3 000 Hz à 20 000 Hz. Les puissances vont de 50 watts à 80 watts efficaces. Ensuite deux médiums à dôme polyamide sont proposés. Ils ont la particularité d'être montés dans leur propre mini-caisson accordé pour une meilleure efficacité. La bande passante est de 400 Hz à 4 000 Hz et la puissance de 80 watts pour chacun. Pour

compléter les modèles de médiums, un 10, un 11 et deux 13 cm sont disponibles dont les bandes passantes sont de 150/400 Hz à 4 000 ou 5 000 Hz. Quant aux haut-parleurs à cône, la gamme s'étend du 11 cm de diamètre au 33 cm en passant par des 13 cm, 17 cm, 21 cm et 25 cm. Un large bande est proposé, un 11 cm dont la bande passante est de 90-22 000 Hz. Parmi les modèles de 33 cm, un intéressant double bobine pour réaliser un caisson de grave central associé à des satellites médium-aigus. Cette gamme offre des puissances allant de 12 W à 120 W efficaces. Les membranes sont soit en papier enduit soit en polypropylène avec une suspension périphérique en caoutchouc synthétique.

La particularité de la gamme des haut-parleurs S.E.A.S. est l'homogénéité des produits. Les puissances et les niveaux acoustiques sont de 90/92 dB SPL à  $\pm 1$  dB. Ceci permet de concevoir des systèmes aisément sans avoir recours à des réseaux d'atténuateurs pour ajuster les niveaux entre les différents haut-parleurs les constituant. Ces réseaux sont toujours sources de problèmes et de défauts dans les filtres séparateurs. Chaque haut-parleur dispose d'une

fiche signalétique très détaillée concernant les caractéristiques techniques et les paramètres indispensables pour toute étude sérieuse d'optimisation des haut-parleurs.

Les mesures et tenues en puissance ont été effectuées selon la norme DIN.

## LE KIT S.E.A.S. K2V-P21 REX

La présentation est classique, une colonne de 77 cm de hauteur, 24 cm de largeur et 30 cm de profondeur. La surface au sol est des plus réduite. Ce sont une forme et des dimensions très intéressantes car chacun sait que la place manque souvent pour le dernier maillon de la chaîne. Les colonnes s'intègrent aisément parmi le mobilier. Elles permettent aussi d'obtenir une position d'écoute dans l'alignement et à la hauteur des oreilles de l'auditeur. C'est un système à deux voies, par conséquent à deux haut-parleurs. La voie basse-médium (jusqu'à 3 kHz) a été confiée au 21 cm portant la référence P21 REX. C'est un haut-parleur à membrane polypropylène noir à suspension souple en caoutchouc. L'association de ces deux matériaux a permis d'obtenir une membrane dépourvue de coloration dans la restitution des sons. Le châssis en magnésium moulé par injection a été dessiné pour obtenir une rigidité maximale tout en étant très aéré. Des renforts mécaniques ont été prévus sur les branches du châssis. Le cœur du moteur du P21 REX est un circuit magnétique dont le champ puissant (1 tesla) est produit par une ferrite de 110 mm de diamètre. Ce circuit magnétique a été conçu afin d'obtenir une distorsion harmonique et d'intermodulation la plus basse possible ainsi qu'un haut rendement de 91 dB SPL. Ce 21 cm fut élaboré pour être chargé dans un caisson bass-reflex et pour supporter des niveaux importants (60 W eff.). Sa très basse fréquence de résonance à l'air libre (33 Hz) permettra de descendre assez bas dans le spectre audio.

Pour les fréquences au-delà de 3 000 Hz, c'est au nouveau tweeter à dôme portant la référence H 382 que revient la responsabilité de reproduire

# ELLE VIENT DU NORD


le haut-médium et les aigus. Ce tweeter est équipé d'un dôme aluminium à suspension polyamide souple produisant une fréquence fondamentale relativement basse et maintenant une excellente linéarité mécanique. Cette technologie permet d'obtenir une haute efficacité (91 dB SPL) constante sur une large bande de fréquence. Le dôme est protégé par une fine grille métallique. La forme et les dimensions ont une importance pour une meilleure propagation des aigus ainsi que la linéarité de la courbe. On observe souvent des accidents dans la courbe de réponse au dessus de 10 kHz. La densité de flux magnétique atteint 1,8 T pour une puissance maximale de 50 W eff. Le châssis est en fibres de verre renforcées par du plastique de couleur noire.

L'association du P 21 REX et du H 382 aboutit à une réalisation 2 voies.
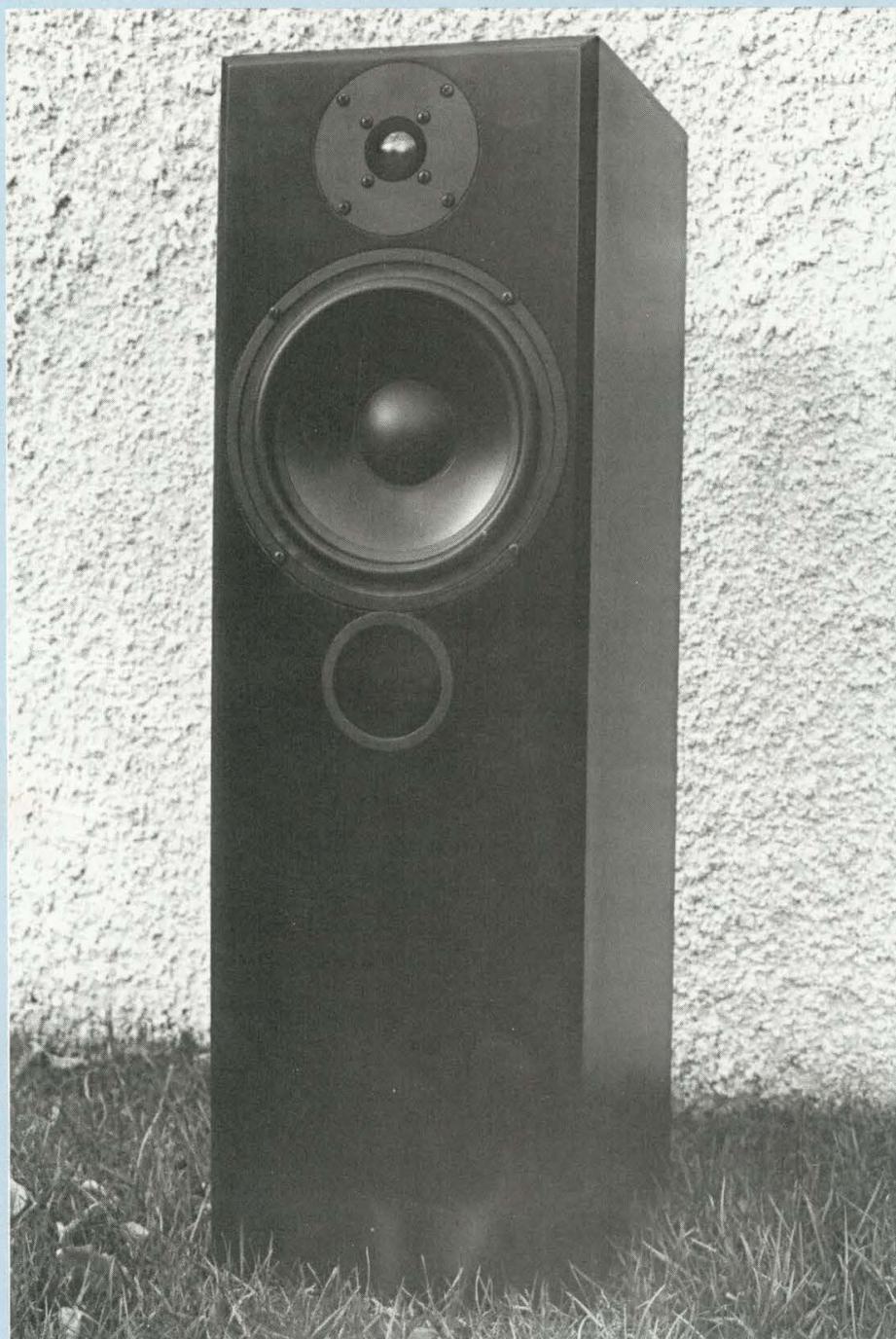
## LE FILTRE PASSIF SS II

Le filtre passif portant la référence SS II est un filtre à deux voies, bien entendu. Il est formé de deux cellules. Les graves et les médiums sont filtrés via la cellule passe-bas à atténuation de 6 dB/octave constituée par l'inductance de 1,5 mH. La compensation d'impédance est réalisée avec le réseau résistance-capacité classique de 24  $\mu$ F en série avec 6,8  $\Omega$ . La coupure est fixée à 3 kHz à 0 dB.

La cellule passe-haut est à 12 dB/octave et la fréquence de coupure a été calculée pour une atténuation commençant à 3 kHz à 0 dB. Le signal électrique s'achemine à travers un condensateur de 6,8  $\mu$ F, puis une résistance de 2,2  $\Omega$  et pour terminer une inductance de 0,33 mH. La résistance continue de la self est de 0,4  $\Omega$ . Pour le tweeter, il est nécessaire de filtrer avec une atténuation d'au moins 12 dB/octave car plus la fréquence diminue et plus l'énergie du signal électrique appliquée aux bornes du haut-parleur d'aigus devient importante et, de plus, dangereuse pour la vie du tweeter. Elle perturberait son bon fonctionnement et la qualité sonore s'en ressentirait.



## L'EBENISTERIE

La réalisation est des plus simples. Les plans sont très complets et détaillés. L'épaisseur des parois sera de 19 mm. On pourra à sa guise utiliser des épaisseurs plus importantes. A condi-

tion de respecter le volume intérieur de 38,74 litres, tout est permis. Bien entendu, plus les parois sont épaisses, plus on élimine les risques de vibrations de panneaux. Mais il ne faut pas sombrer dans l'extrême. Il est fréquent de trouver des panneaux de particules

## ENCEINTE S.E.A.S

(aggloméré) d'épaisseur importante mais dont la densité est inférieure à celle de panneaux moins épais. Alors attention aux matériaux que l'on achètera.

L'assemblage des panneaux sera effectué avec de la colle à bois de bonne qualité. On utilisera des vis VBA tête fraisée de  $4 \times 40$  ou  $50$  mm pour le montage des côtés afin d'assurer un bon maintien mécanique pendant le séchage de la colle. Les vis seront espacées de  $10$  à  $15$  cm pour obtenir un bon serrage. Des avant-trous et fraisages auront été préalablement effectués afin que les têtes de vis soient encastrées dans le panneau de bois. L'utilisation d'un tournevis électrique sera la bienvenue pour les nombreuses vis à monter mais aussi pour la régularité de vissage et de serrage des panneaux. Attention à l'équerrage lors de l'assemblage. On ajustera les panneaux rapidement avant que la colle ne sèche. Une fois que le séchage de la colle est certain (compter  $24$  h minimum), nous conseillons de remplir les angles intérieurs du caisson avec de la colle, à l'aide d'un pinceau. Ceci terminera les joints et assurera une étanchéité parfaite. Enfin, un dernier conseil, on augmentera la rigidité du caisson en montant un tasseau de  $30 \times 30$  mm au carré qui sera vissé et collé sur la face avant et le fond en dessous du tunnel d'accord. Les découpes pour le montage des haut-parleurs, de l'évent d'accord et du bornier de raccordement seront usinées avec une scie sauteuse dont la lame sera à fine denture afin d'éviter les éclats. Certaines marques de scies proposent des petites pièces de plastique qui se montent sur la table de l'outil et évitent les éclats de bois : c'est un accessoire très utile pour effectuer un travail soigné. Les heureux possesseurs d'une fraiseuse pourront pratiquer un évidement de  $3,5$  mm de profondeur pour le logement du tweeter et de  $5$  mm pour le  $21$  cm, ceci surtout pour une esthétique parfaite car les haut-parleurs pourront se monter directement et en surépaisseur du panneau avant. On terminera par le montage du tube d'accord en

P.V.C. ou carton de  $10$  cm de longueur et de  $67$  mm de diamètre. Ce type de tube se trouve facilement dans les magasins de bricolage ou les quincailleries.

On laissera les caissons reposer deux à trois jours pour un séchage complet. Ensuite les têtes de vis et les joints seront à remplir par du mastic à bois. Un ponçage régulier finira le travail. Les angles de la face avant ont été cassés par un chanfrein de  $1$  cm.

La décoration restera à l'appréciation et aux goûts de chacun. Nous avons aimé la finition de la paire qui nous a été confiée pour notre écoute. En effet, après un ponçage correct des panneaux extérieurs, ces derniers ont été peints en noir satiné. Cette finition permet aux enceintes de s'intégrer facilement dans le décor.


Pour des conseils et tours de mains supplémentaires, se reporter au n° 32 de votre magazine Led.

### LE MONTAGE FINAL

Le filtre sera câblé avec du fil de bonne section, au moins  $1,5$  mm<sup>2</sup>. Puis il sera fixé dans l'enceinte, sur le fond. Ensuite le bornier sera monté à son tour. Avant de continuer, nous vous conseillons vivement de couvrir le bornier de produit à joint (vinyl ou produit bitumeux) à l'intérieur après avoir câblé ce dernier. Ce petit travail supplémentaire évitera les fuites d'air au niveau du raccordement et amortira la coupelle en plastique qui est un peu faible en épaisseur.

Un matériau absorbant sera placé dans l'enceinte. Le plus facile à se procurer, c'est la laine de verre ou de roche. On fera un baluchon de ce matériau et il sera placé à l'intérieur du caisson. Le dosage est à déterminer en faisant des comparaisons d'écoutes pour obtenir le meilleur résultat à l'oreille. La laine de verre sera surtout bien aérée. Il est impératif que l'air circule librement à l'intérieur de l'enceinte. C'est après de nombreux essais que la quantité adéquate sera fixée. Cela fait aussi partie du plaisir du mélomane constructeur.

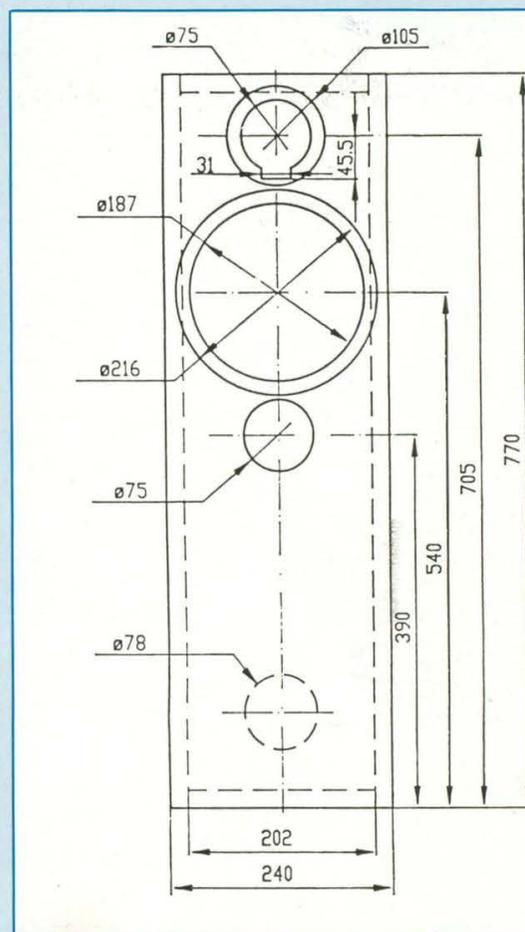Enfin, les haut-parleurs seront raccordés au filtre et seront fixés sur le pan-



neau avant. Toujours pour des soucis d'étanchéité, un joint mince sera intercalé entre le châssis des haut-parleurs et le panneau. Le joint vinyl en tube sera aussi très bien pour cet effet.

On vérifiera que le câblage est correct et que les haut-parleurs sont en phase (voir n° 52 de Led pour le contrôle électrique).



Pour terminer, les haut-parleurs seront fixés sur la face avant avec des vis tête plate de  $4 \times 20$  mm et si possible noire.

### COMPTE RENDU D'ECOUTE


Pour la discographie de test, se reporter au n° 52 de Led.

Les premières impressions d'écoute sont globalement agréables. Le niveau de grave surprend l'auditeur. En effet

# ELLE VIENT DU NORD

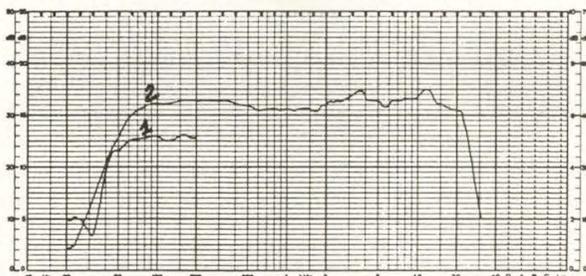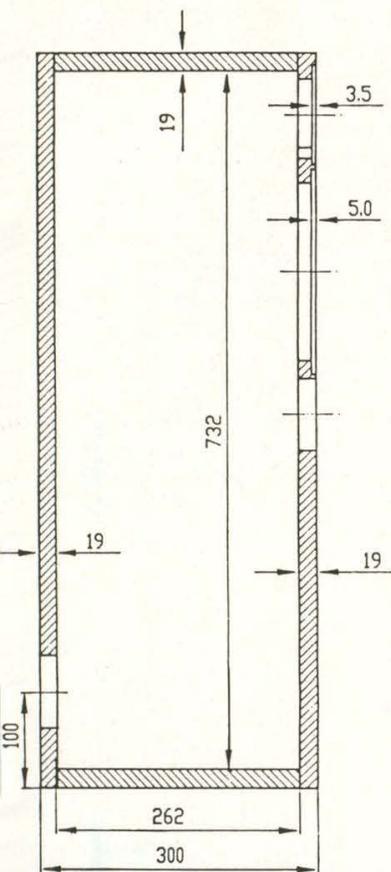

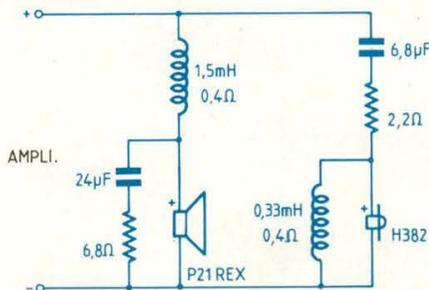Courbe amplitude-fréquence dans l'axe du kit SEAS à proximité en 1 de l'évent, en 2 du haut-parleur grave de 20 à 200 Hz et à 1 mètre de 200 Hz à 20 kHz.



Filtre 2 voies SS II.

on est étonné d'entendre des graves aussi profondes conservant leur dynamique. L'examen de la courbe de réponse nous apprend que ce kit S.E.A.S. K2V-P21 REX descend bas. L'équilibre spectral est bon sur toute la bande passante excepté une légère mise en avant du haut-médium entre 3 et 4 kHz qui se matérialise par un effet de présence des voix. Ceci donne une image sonore agréable. La courbe de réponse nous indique cette légère bosse entre 3 et 4 kHz de 2 à 3 dB. Le piano est restitué avec finesse et précision. Le couple piano et violon d'Ashkenazy et Perlmann est bien situé spatialement. Le violon n'est pas agressif surtout dans le haut médium et les aigus. La complexité des timbres et de la dynamique de l'orchestre symphonique n'ont pas perturbé le bon fonctionnement du système. Le

signal musical reste précis même dans les passages où la dynamique augmente fortement. Le boomer/médium reste bien contrôlé, ceci est une preuve de l'optimisation de la charge bass-reflex.

La voix de Maria Callas est chaude et naturelle et très présente sur la scène musicale.

L'écoute de musiques de jazz confirme les capacités de ce kit à révéler les petits détails. La place de chaque musicien du quartet est précise. Les cymbales sont fines. Le dialogue des deux guitares électriques du Shoji Yokouchi Quartet donne une bonne image stéréophonique car les effets sont respectés. La batterie de cuivre de Count Basie reste spectaculaire et pas agressive pour les tympans. Le solo de batterie de "Take Five" passe sans écueil.



## STRASBOURG CARREFOUR DE L'EUROPE



LE KIT DECRIT  
DANS CE NUMERO  
EST EN ÉCOUTE  
COMPARATIVE  
CHEZ :

## ALSAKIT

LA BOUTIQUE DU KIT

10, Quai Finkewiller  
67000 Strasbourg  
Tél. : 88.35.06.59

ASSISTANCE TECHNIQUE  
ASSURÉE

ÉGALEMENT SUR STOCK :

AUDAX - DAVIS - FOCAL  
DYNACORD - KEF  
SEAS - PREVOX - SIARE

EXPÉDITION

Chèque à la commande  
soit : **972 F** TTC le kit, port dû  
Contre remboursement  
+ 25,10 F port dû

390

## PETITES ANNONCES GRATUITES

Vds amplificateur hybride 2 x 50 watts publié dans Led n° 13. Etat neuf. Très bonnes performances. Prix : 2 000 F. Pour plus de renseignements, téléphoner au 64.25.69.96 le soir après 18 h ou le week-end.

Recherche oscillo Hameg HM 103 1 x 15 MHz même défaut. J. Bottemanne Colombières/Ors 34390 Olargues. 67.95.63.27.

Vends orgue électronique Bontempi 555 HL + pieds et housse 49 touches, 12 instruments, accompagnement, achat décembre 1987, vendu : 1 600 F. M. Traverse Gérard, Quartier la Tapy 84170 Monteux. Tél. 90.66.35.64.

Vends micro-ordinateur MSX 64 Ko peu servi avec manettes de jeux + magnéto + logiciel liaison Minitel + manuel utilisation + documents techniques. Recherche numéros de la revue Led-Micro (à partir du n° 30). Faire offre. Ecrire ou téléphoner : Hardy J.C. 4 rue de la Forêt Huisseau 41350 Vineuil. 54.20.30.06.

Vds 2 postes radio à lampes refaits à neuf, 1 Clarson Bourgogne 59, 1 Grundig FM stéréo, type 4070. Tél. (1) 30.45.18.05 après 19 h.

Vends paire amplis Hiraga Nemesis (alim. 600 000 µF) 10 watts avec 1 seule transistor : 8 500 F. Cède 2 transfos de sortie amplis Nemesis Hiraga très peu servi à 700 F, t.b.état. Cède paire Altec 416-8B remembranés (à rôder donc) : 6 500 F. Vends paire enceintes petites Audiophile + câble Isoda (2,50 m x 2) : 2 000 F. Matériels en très bon état de marche et esthétique. Faire offre à M. Malick S/C M. Gbadoe Parfait 5B, rue du 10<sup>e</sup> d'Artillerie 35000 Rennes. Tél. 99.50.86.49.

Cherche schéma ou photocopie de schéma de générateur haute fréquence 1 MHz à 120 MHz environ à transistors ou circuits intégrés.

Vend ouvrage pouvant intéresser électronicien débutant ou étudiant : "La Radio et la TV" : 100 F.

Recherche "Méthodique de pannes radio" : 30 F, "Initiation aux circuits logiques" : 40 F.

Fréquence-mètre numérique 50 MHz, sur 6 afficheurs, 4 gammes de mesure : 400 F. M. Hurtel Michel 11 rue Clément Bachelier 44400 Rèze. Tél. 40.05.16.34 midi.

Echange logiciels Atari 800 XL-130 XE sur Disk (Landscape, Pitfau 2, Spy VS Spy, Gaost Buster, AMS...). Pascal Labarde, Ayguemorte-les-Graves 33640 Portets.

Vends ampli 2 x 40 watts eff. : 1 000 F. Vends chenillard 10 voies 20 LED : 350 F. M. Etienne Fabrice, St Jean-de-Rives (Les Bousques) 81500 Lavaur. Tél. 63.58.08.53 (Tarn).

Vd perceuse T5 sur bâti à déplacement latéral et table croisée, déplacement du plateau au pas = 2,54 mm, dimensions 450 mm x 250 mm, prix : 430 F + port. Bâti seul : 310 F + p. Ec. Alexandre 14, rue Champeaux 08000 Charleville-M.

Vds décodeur CW-RTTY : 3 000 F. Scanner M100 : 1 200 F. Transverter 3 bandes : 800 F. Aston CB 22 FM homologué : 600 F. ZX 81 + 16 k + clavier ABS + cassette fichier + livres : 800 F. Eck Charles 5, rue du Soleil 68600 Neuf-Brisach. Tél. 89.72.61.76.

Achète tous CB (27 Mhz) et talkies-walkies en ét., hors usage ainsi que matériel annexe (antennes, amplis, TOS...). Veuillez me faire un courrier. Noir Hérick 28, av. du Mt Blanc 69140 Rillieux. Tél. 78.88.30.04.

A vendre micro-ordinateur "ZX Spectrum" 48 k + lecteur cassettes + convertisseur analogique digital + port 16 entrées/sorties + K7, jeux + livres + documentation, le tout en très bon état. Prix : 2 200 F. Ecrire à Dragon Fender Germain ECS 1 Trans SP 69145.

Cherche procédé simple et bon marché pour réalisation circuits imprimés amateur. Paul Michel 5 rue de la Poste 44790 St-Herblon.

Vds Thomson T09, t.b.e. : 2 900 F ; cours analyste informatique (bac + 2) Ecole Universelle : 990 F ; alimentation labo 30 V-3 A : 590 F ; revues, livres, composants, disques, etc. (liste détaillée contre 1 timbre). Gelineau Paul, La Hubaudière, 49120 La Chappelle-Rousselin.

Vds lot de petits matériels (condensateurs chimiques, résistances Dale, petits transformateurs, H.P., etc.) le lot complet 300 F ou à la pièce. Liste complète contre lettre self-adressée **et** timbrée.

Brade petit téléviseur noir et blanc 36 cm. Parfait état (environ 1 an). A prendre sur place. Prix 500 F. Daniel Heindryckx, 3 impasse Marc Seguin 69680 Chassieu. Tél. 78.90.46.80.

Vends : micros MSX 2 Philips VG 8235 : 1 900 F. Micro MSX 1 Sanyo 64 k : 700 F. Moniteur couleur neuf : 1 400 F. Moniteur monochrome Philips : 700 F. Magnéto cassette : 150 F. Joystick : 70 F. Jeux en cartouche : 120 F pièce. Jeux en disquette : 120 F pièce. Livres et logiciels utilitaires MSX. Appeler M. Helmer Philippe. Tél. (16-1) 45.97.50.18 week-end.

Vends oscilloscope Hameg 412/4 + 2 sondes + visière : 3 000 F ou échange contre FRG 8800 ou magnétophone bob. Ø 27, 4 pistes ou faire offre.

Vends pour Sharp PC 1500 (A) CE 150 = 1 000 F : CE 161 = 1 000 F Ou 1 500 F les 2 (CE 150 + CE 161).

Vends : multimètre Metrix MX 727 A + option-piles : 1 500 F. Vends Tristar 848 homologué + préampli antenne + antenne mobile : 1 800 F ou échange contre AOR 2001. Le matériel est état neuf. Tél. région Paris : 69.49.18.94.

Urgent, recherche épave magnétoscope Akai VS5S pour récup. plaque imprimée derrière face avant (commandes manuelles, affichage...). Faire offre au 70.41.41.64, réponse assurée.

Recherche programme sur listing du micro-ordinateur MC 68705 P3 (de Monochip) pour terminer le programmeur des n°s 38-39 de Led. Rosin François 10, rue de Vannes, Placette Quiberon, 54180 Heillecourt.

Vends générateur de fonctions AF 2000 à affichage digital décrit dans Led n° 43, monté et étalonné : 2 500 F. Eckenspieller Christian 94, avenue de Fétilly 17000 La Rochelle. Tél. 46.34.53.80.

Vends trains HO pour modélisme : locos, voitures, wagons, nbreux accessoires, neuf ou peu servi. Toutes marques dont Roco, Lima, Mecano, CPRM, Rivarossi, Hornby, Jouef, VB, Liliput, Casadio, Jordan, Fallar. Entrée de tunnel en "N". Deux passe-vues automatiques télécommandés "Simpa". Lunette astronomique, objectif de 60, L = 700 m avec accessoires. Oscillo Audiola BF 4 MHz. S = 100  $\mu$ V/cm. Transfo THT 5 à 10 kV. Soulier 7, quai Roi René 49400 Saumur.

Vds modules horloges digitales à TMS 3874 en ordre de marche : 45 F pièce, multimètre numérique Schlumberger : 345 F, alimentation 0-30 V, 0-3 A équipée voltmètre et ampèremètre numériques : 675 F, circuits intégrés SSMT 2033, 2044, 2056, pour synthétiseur musical de Radio-Plans ; le lot : 795 F, clavier d'ordinateur professionnel Azerty de récupération : 135 F, livres, revues (Sono, Music Vidéo Systèmes...), disques 33 t (cause remplacement par CD), état neuf, moitié prix, liste sur demande. Gelineau Paul, La Hubaudière, 49120 La Chapelle-Rousselin. Tél. 41.30.75.37 (le week-end si possible).

Vds 2 flippers électromécaniques en panne : 1 000 F, 1 dynamo de groupe électrogène Bosch, 12 volts et 50 amp. (1 500 tr/mn) : 300 F. Condensateur de filtrage, forte valeur, liste et prix contre lettre adressée et timbrée. P. Perron, 36 bld Stalingrad 93270 Sevran. Tél. 43.84.49.69.

Affaire à saisir ! Vend 2 égaliseurs prof. "Ken Multi" de 31 voies monaural chacun, rack 19" noir correction  $\pm 15$  dB, course des curseurs crantée, étalonnés par 3 dB, filtres coupures harmoniques, emballage origine (15 H de service maxi.) : 2 600 F chacun. Demander : M. Angelo, lun. à jeu. : 45.34.86.89 week-end : 48.36.46.61.

## ABONNEZ-VOUS A

# Led

Je désire m'abonner à **LED.France** : 160 F - Etranger\* : 240 F.

NOM .....

PRENOM .....

N° ..... RUE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

\* Pour les expéditions « par avion » à l'étranger, ajoutez 60 F au montant de votre abonnement.

Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire  C.C.P.  Mandat

Le premier numéro que je désire recevoir est : N° .....

**EDITIONS PERIODES 1**, boulevard Ney 75018 PARIS - Tél. : 42.38.80.88 Poste 7315

## PETITES ANNONCES GRATUITES

Ecrire votre petite annonce dans ce cadre et nous la faire parvenir aux Editions Périodes 1, boulevard Ney 75018 Paris :

A vendre micro-ordinateur "Micro Professor MPF-1 Plus", état neuf : 1 600 F. Tél. : dans la journée (1) 42.38.80.88 poste 7315 ; le soir (1) 42.43.01.00.

Vends cause arrêt activité documenta. tech. électron. Weka 12, cour St-Eloi 75012 Paris. Tél. (1) 43.07.60.50 : Montages Electroniques, 14 compléments. Px ach. : 2 990 F. Vente : 2 392 F sous classeur origine.

Circuits Intégrés, 6 compléments. Prix ach. : 1 680 F. Vente : 1 344 F, sous classeur origine. Factures à l'appui. S'adresser : M. Carré Jacques 18, rue du Muret 95360 Montmagny. Tél. (1) 39.83.53.17.

Vds anciens Minitels : Matra, prix : 400 F ; RTIC, prix : 300 F. Ce matériel est directement utilisable en terminal vidéo ou convertible pour d'autres applications radio (circuits intégrés sur support). M. Raffy Bernard St-Denis-Catus 46150 Catus. Tél. 65.22.77.44.

Vds pour Oric "Microdisc 3" " en panne + 2 DOS + schéma + manuel : 300 F. 2 drives 5" 1/4 Toshiba, double face, double densité, demi-hauteur, compatible "Microdisc" : 600 F chaque. 18 n<sup>os</sup> de la revue "Theoric" : 150 F. Demander Franck au tél. 60.23.87.83 (dépt : 77).

Vends micro-ordinateur ZX 81 avec extension 64 ko incorporée, clavier professionnel + 15 jeux sur cassettes + livres d'études langage. Collection complète d'Ordi 5 (13 n<sup>os</sup>), moniteur monochrome vert. Prix : 2 200 F. Tél. 43.09.60.53.

### IMPRESSION GENERALE

Le bon équilibre tonal et la douceur sont les qualités intrinsèques du kit S.E.A.S. Le grave est profond et ferme le médium est chaud, aéré et présent. Les aigus sont fins et précis. L'équilibre général est bon sur toute la bande passante. Nous avons constaté que les enceintes surmontées par un socle d'une vingtaine de centimètres donnaient un meilleur équilibre et rendaient le grave plus aéré.

### CONCLUSION

Le laboratoire S.E.A.S. a réalisé une performance en proposant le kit K2V-P21 REX. Le rapport qualité/prix est surprenant. En effet, ce kit est proposé à 822 F, prix public pour une voie. Nous constatons que la liste des kits de qualité s'allonge pour la grande satisfaction des amateurs. Nous ne nous étions pas trompés en annonçant que les kits gagneront leurs lettres de noblesse en se classant parmi les meilleures réalisations du genre.

Gabriel Kossmann

Pour les initiés, voici les paramètres complets des haut-parleurs, afin de leur permettre éventuellement de s'essayer aux calculs d'autres charges.

### PARAMETRE DE SMALL ET THIELE

VAS = 69 l  
QMS = 2,4  
QES = 0,44  
QTS = 0,37

#### TWEETER H 382


Bande passante recommandée : 3 000-20 000 Hz  
Puissance nominale efficace : 50 W  
Rendement : 91 dB SPL  
Diamètre de la bobine : 26 mm  
Hauteur de la bobine : 1,5 mm  
Hauteur de l'entrefer : 2 mm  
Flux : 1,8 T  
Facteur de force : 3,5 Wb/m  
Résistance de la bobine : 4,8 Ω  
Surface du dôme : 7 cm<sup>2</sup>  
Masse mobile : 0,33 g  
Résonance à l'air libre : 1 000 Hz  
Poids : 0,56 kg  
Poids de l'aimant : 0,25 kg

Puissance nominale efficace : 60 W  
Rendement : 91 dB SPL  
Diamètre de la bobine : 39 mm  
Hauteur de la bobine : 12 mm  
Hauteur de l'entrefer : 6 mm  
Flux : 1 T  
Facteur de force : 8,5 Wb/m  
Volumes recommandés :  
● en coffret clos : 20-30 l  
● en coffret bass-reflex : 20-35 l  
Poids : 1,6 kg  
Poids de l'aimant : 0,64 kg  
Inductance de la bobine : 1,1 mH  
Résistance de la bobine : 6,1 Ω  
Surface de la membrane : 230 cm<sup>2</sup>  
Masse mobile : 23 g  
Masse de la charge sur baffle : 2 g  
Résonance à l'air libre : 33 Hz  
Résistance de la suspension mécanique : 2,2 ns/m


#### WOOFER P 21 REX

Bande passante recommandée : 35-3 000 Hz


**GRAVEZ  
VOS CIRCUITS  
VOUS MEMES**

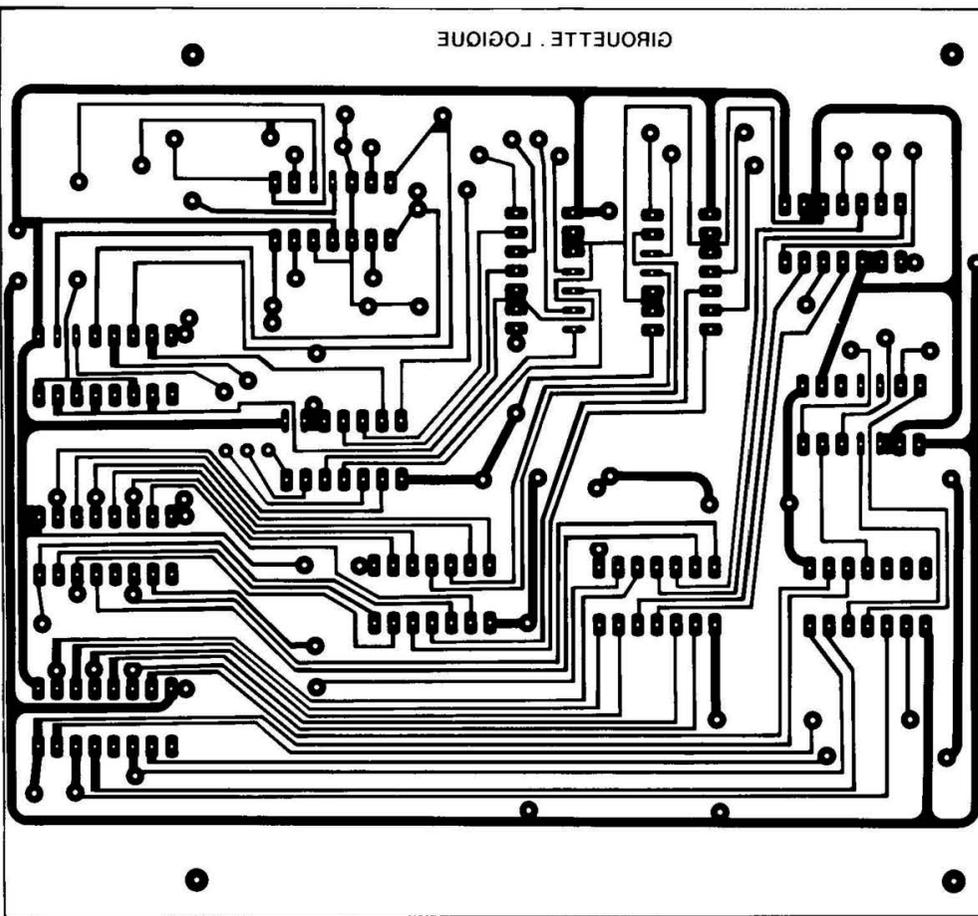

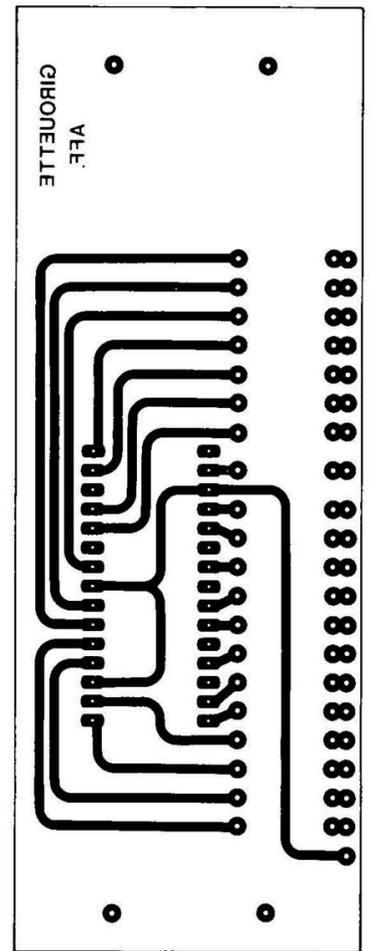
▲ Station météorologique : la girouette (circuit de la logique).



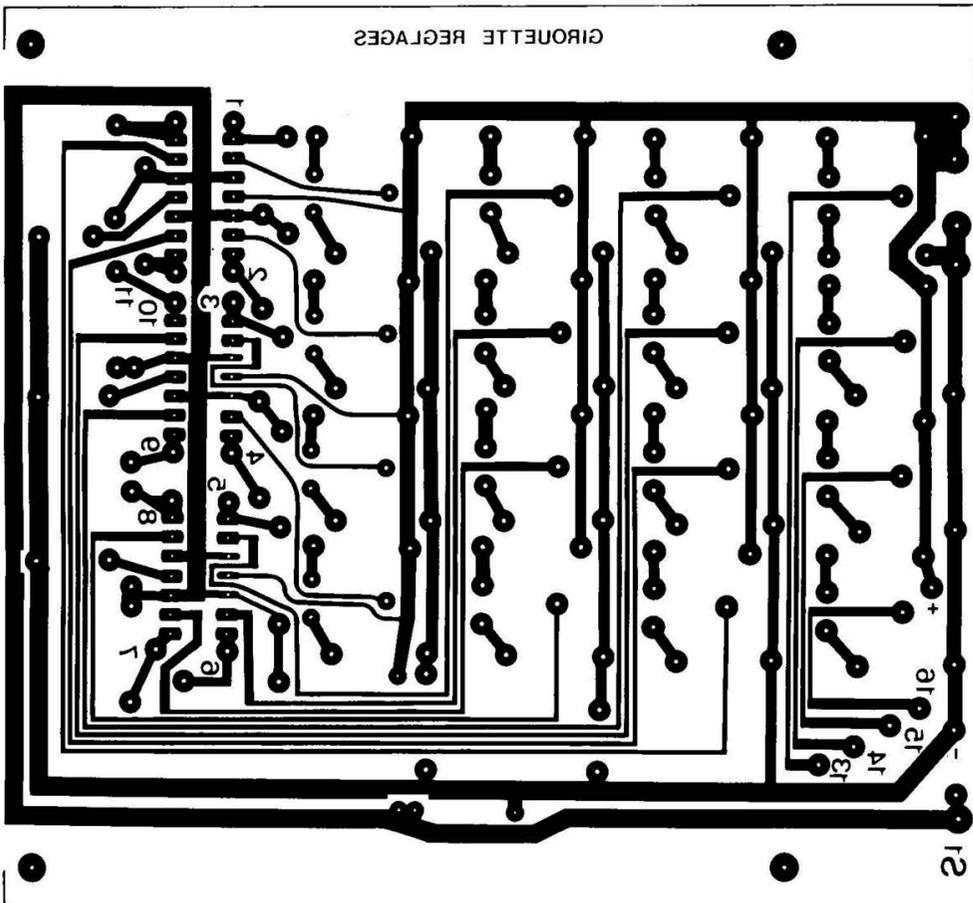▲ Station météorologique : la girouette (circuit d'affichage).




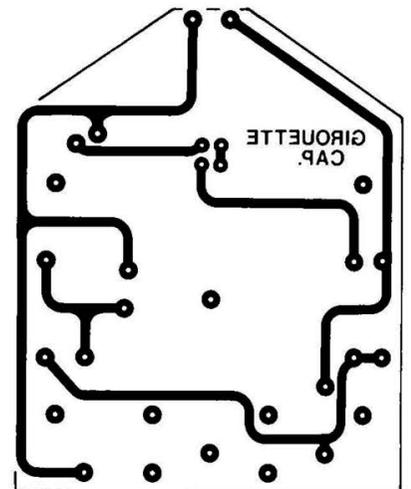▲ Station météorologique : la girouette (circuit de réglages).





▲ Station météorologique : la girouette (circuit des capteurs).

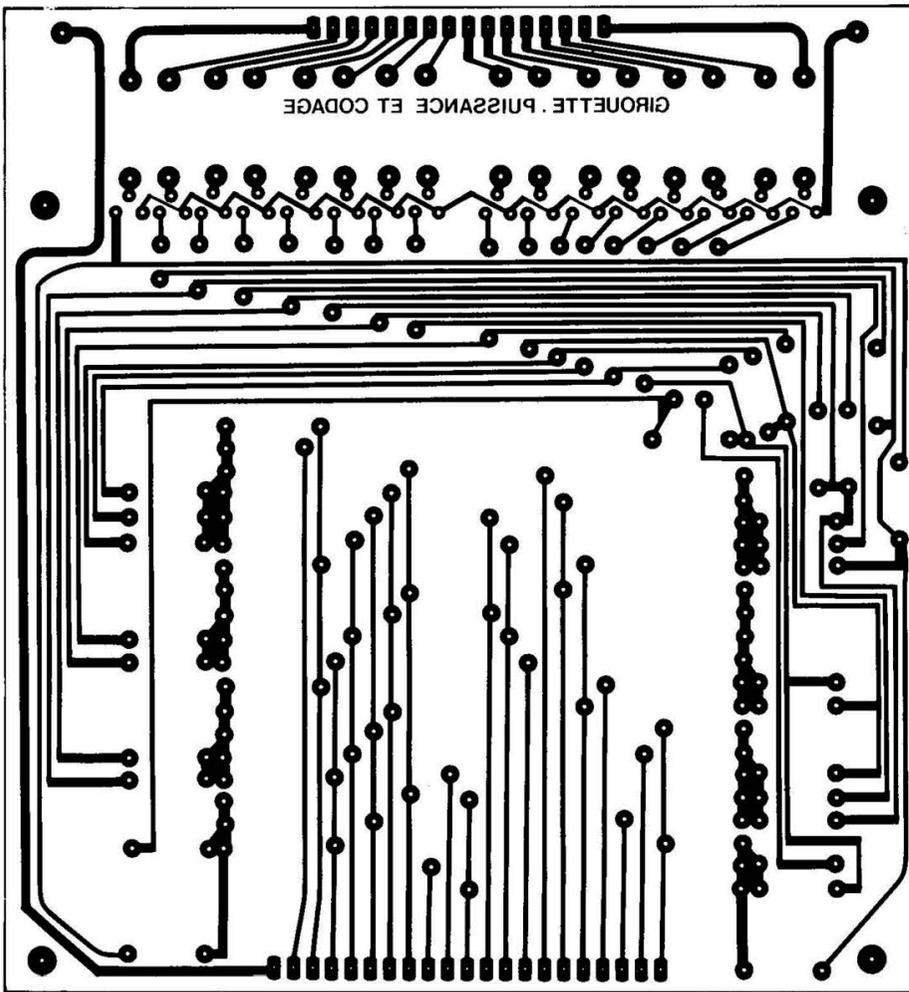Les implantations sont volontairement publiées à l'envers pour que le côté imprimé de cette page soit en contact direct avec le circuit lors de l'insolation.





▲ Station météorologique : la girouette (circuit puissance et codage).

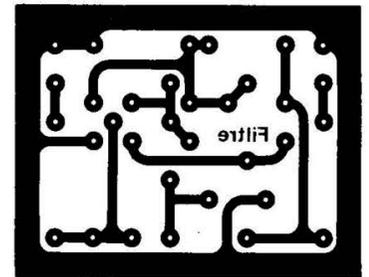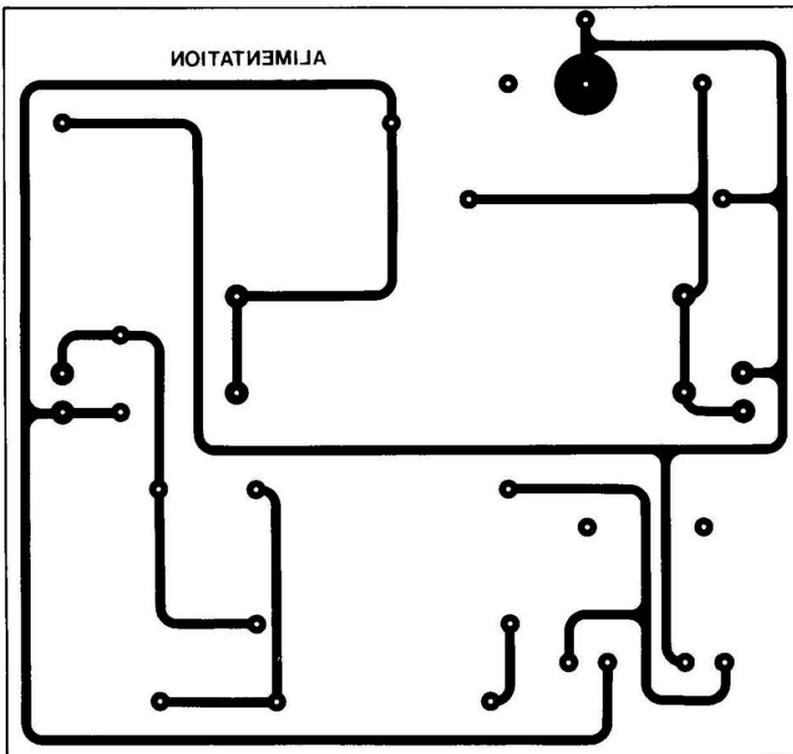Alimentation sans transformateur : 24 V/100 mA.




▲ Filtre anti-larsen pour microphone.

Pseudo-alarme pour automobile.

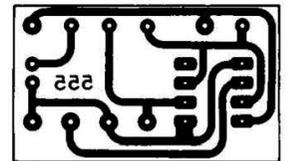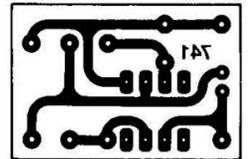

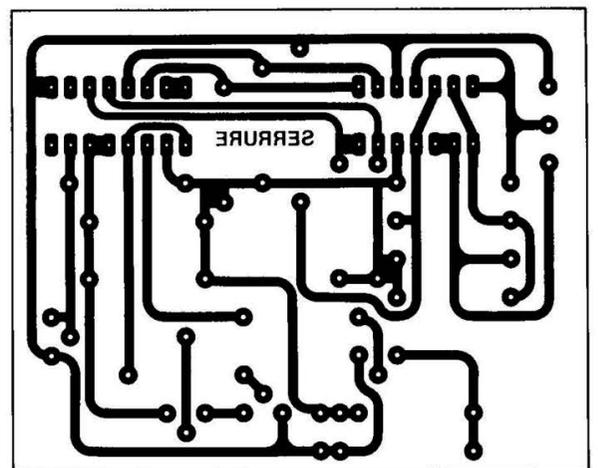Serrure à fiche jack (25 000 combinaisons possibles).



**GRABEZ  
VOS CIRCUITS  
VOUS MEMES**

# LES BONNES ADRESSES DE LED

**L R C** à Lyon

TOUS LES COMPOSANTS  
CHOIX - QUALITE — PRIX

**LYON RADIO COMPOSANTS**

46, Quai Pierre Scize  
69009 LYON - Tél. 78.39.69.69

**ORMELEC**

**69**

30, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne  
**PLUS DE 500 KITS DISPONIBLES**

Composants électroniques, H.P., boîtiers  
Tout pour la réalisation de vos circuits imprimés  
Livres techniques

Ouvert également le lundi après-midi. Tél. **78.52.82.00**

fermé le lundi matin

**A Cannes**

**COMPTOIR CANNOIS DE  
L'ELECTRONIQUE**

6, rue LOUIS-BRAILLE - 06400 CANNES  
Tél. : 93.38.35.56

Cpts électroniques - Mesure - Jeux de lumière - Kits -  
Réalisation de circuits imprimés (unités et petites séries)

**Electron-Shop**

COMPOSANTS KITS MESURE  
CB ANTENNES DETECTEURS DE METAUX  
au 20, Av. de la République - 73.92.73.11

H.P. TABLE DE MIXAGE JEUX DE LUMIERE  
ACCESSOIRES SON  
au 23, Av. de la République - 73.90.99.93

**63100 CLERMONT-FERRAND**

COMPOSANTS ELECTRONIQUES **03**  
MESURE - LIVRES - OUTILLAGE - etc...

**L'ATELIER ELECTRONIQUE**

PROMO DU MOIS : Multimètre numérique ..... **299 F**  
Plaque K.F. 200 x 300 une face présensibilisée ..... **50 F**

Lycées et collèges : **Demandez notre catalogue spécialisé**

5, rue Jules Guesde - 03100 Montluçon  
Tél. : 70.03.38.33

Composants électroniques professionnels et grand public

**C.F.L.**

45, bd de la Gribelette

**91390 MORSANG S/ORGE** Tél. 60.15.30.21

Composants actifs et passifs, boîtiers, fiches et connexions  
Kits, H.P., enceintes, librairie.

Expédition par poste,

minimum de commande 100 F + 25 F de port.

Règlement par chèque à la commande.

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H A 12 H 30 ET DE 14 H 30 A 19 H

**Nouvelle  
équipe**

**A.D.G.2.P.** **33**  
**ELECTRONIQUE**

Ouvert du Mardi au Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Composants Electroniques au détail **SUR STOCK**  
329, av. de Verdun (Centre Commercial Saphir)  
33700 MERIGNAC

TEL. : 56.97.95.91

Télex : 541755 F ATTN : ADG2P  
Télécopie : 56.97.53.36

**ANNONCEURS  
de Mars**

**Réservez votre emplacement publicitaire  
avant le 20 FEVRIER**

**TÉL. : 42-38-80-88 Poste 7314**

# LES BONNES ADRESSES DE LED

## TOUT POUR LA RADIO ELECTRONIQUE



69

Composants Actif - Passifs - Electromécaniques  
Habillage - Outillage - Kits - Pièces Détachées  
Sono - Jeux de Lumière - HP Hi-Fi  
Mesure - Alarme - CB - Librairie

66, cours Lafayette  
69003 LYON



9 h-12 h 30 et 14 h-19 h  
Lundi 14 h-19 h  
Tél. 78.60.26.23 +

## OM ELECTRONIQUE

13

25, rue d'Isly - 13005 Marseille  
Tél. : 91.79.82.68

Composants - Coffrets - Outillage - Mesure  
Kits : OK - JOKIT - PLUS

Catalogue contre 8,80 F en timbres

## NOUVEAU DANS LE 93 TENIP-TRONIC

68, avenue Gallieni (RN 3 face à Conforama)  
93140 BONDY - Tél. (1) 48.48.16.57

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 12 H 30  
ET DE 14 H 30 A 19 H 15

Composants et matériels électroniques.  
Vente par correspondance. Catalogue sur demande  
contre 3 timbres à 2,20 F

## ELECTRONIC 63

29 Place du Changil  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. : 73.31.13.76 - Telex : 392 245

Composants - Kit - Outillage - Câbles, Fils -  
Librairie - Coffrets - Réalisation de Circuits Imprimés

Ouvert : Lundi 14 h à 19 h - Mardi au Samedi 9 h à 12 h - 14 h à 19 h

## electroshop 59

le magasin des loisirs électroniques

51-53, rue de Tournai  
59200 TOURCOING - Tél. : 20.25.36.75

Composants électroniques - Kits  
Outillage - Librairie Matériel sono

## IMPRELEC

Le Villard  
74550 PERRIGNIER  
Tél. : 50.72.46.26

Fabrication de circuits imprimés simple et double face,  
à l'unité ou en série Marquage scotchcal -  
Qualité professionnelle

## HI-FI DIFFUSION A Nice

19, rue Tondutti de l'Escarène  
06000 NICE  
Tél. 93.80.50.50 ou 93.62.33.44

Très grand choix de composants électroniques  
résistances, condensateurs, commutateurs  
transformateurs, etc.

- accessoires,
- matériel électronique,
- rayon librairie : revues, livres, etc.
- informatique et data switch

## ETS MAJCHRZAK

56

107, rue P. Güeyssé  
56100 LORIENT

Tél. : 97.21.37.03

Telex : 950017 F

ouvert tous les jours sauf le lundi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

# LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE DES EDITIONS FREQUENCES

vous propose d'en savoir beaucoup plus sur :

## - L'INFORMATIQUE -

### VOLUME 1

Par **Claude Polgar.**  
1985 - 272 p.

**P16** 142 F TTC port compris

Passé les premiers remous de la révolution que fut l'avènement de la micro-informatique, il faut bien tenter d'en réunir les enseignements. Une lacune apparut : celle d'un ouvrage d'initiation à la programmation, universel et complet. En voici le premier tome.

Cet ouvrage fut rapidement reconnu par les enseignants comme un excellent auxiliaire de cours et d'exercices. De même, les organismes de formation permanente y ont trouvé un style pédagogique adapté à leur domaine d'activité. Les autodidactes, jeunes et moins jeunes, peuvent ainsi se libérer de la contrainte que représente l'apprentissage, pour raisons professionnelles, des rudiments de la programmation, souvent enseignés de manière simpliste, sur le tas, avec tous les risques de lacunes que cela comporte. Ce cours est accompagné d'exercices corrigés dont les enseignements sont applicables à toutes les générations d'ordinateurs domestiques et professionnels et à leur système d'exploitation.

### INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE COURS 1<sup>er</sup> CYCLE



### VOLUME 2

Par **Claude Polgar.**  
1985 - 208 p.

**P17** 142 F TTC port compris

Le tome 2 est la suite du tome 1 : l'esprit puissamment didactique de l'auteur s'y retrouve, le contenu du livre permettra d'acquérir un niveau suffisant pour exercer l'analyse, la programmation, la gestion, l'automatisme, la simulation et d'autres choses encore !

### VOLUME 3

Par **Claude Polgar.**  
1986 - 250 p.

**P27** 202 F TTC port compris

Ce troisième volume termine le cours 1<sup>er</sup> cycle. Le graphisme et le tracé des courbes y est traité en détails (80 exercices avec leurs corrigés - 48 reproductions en couleur). L'auteur détaille le processus de pensée qui conduit à la solution des « problèmes de synthèse » : une initiation pratique à l'analyse.

### INITIATION A L'ELECTRONIQUE DIGITALE




Par **Philippe Duquesne.**  
1985 - 104 p.

**P19** 107 F TTC port compris

Ce cours d'initiation à l'Electronique Digitale est dû à Ph. Duquesne, chargé de cours de microprocesseurs au CNAM. L'objet de cet ouvrage est de présenter les opérateurs logiques et leurs associations. La technologie est évoquée brièvement elle aussi.

### LE BASIC STRUCTURE

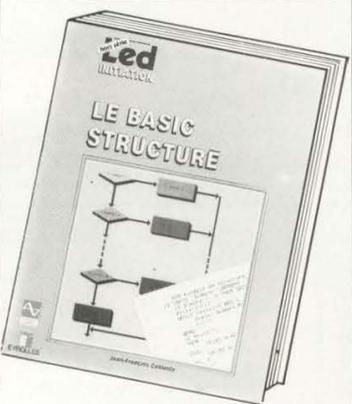

Par **Jean-François Coblentz.**  
1987 - 105 p.

**P34** 112 F TTC port compris

Le Basic, à l'inverse de la plupart des autres langages, n'impose pas une structuration préalable du programme. Toutefois, une programmation structurée ne demande qu'un petit nombre de commandes Basic, cette méthode est en fait très simple et n'ajoute aucune contrainte que ce soit au programmeur débutant ou au programmeur averti. Programmer en structurant permet de gagner en lisibilité, en efficacité et bien souvent en place mémoire. Avec une expérience minimale, que cet ouvrage vous aidera à acquérir, votre travail de programmation en sera largement facilité et vous évitera d'avoir à réaliser des prouesses pour parvenir au but escompté.

### INITIATION AUX MICROPROCESSEURS



Par **Philippe Duquesne.**  
1985 - 136 p.

**P18** 107 F TTC port compris

Du même auteur, Ph. Duquesne, on nous propose cette fois-ci de pénétrer au cœur même de l'ordinateur, de comprendre le fonctionnement de l'élément vital qu'est le microprocesseur et enfin de maîtriser l'assembleur, langage du microprocesseur.

### ETUDES AUTOUR DU 6809



Par **Claude Vicidomini.**  
1987 - 95 p.

**P37** 132 F TTC port compris

Le 6809, de par son architecture interne orientée 16 bits, est l'un des microprocesseurs 8 bits dont la technologie est la plus avancée. C'est aussi l'un des plus utilisés. Après une introduction « généraliste » fournissant au lecteur toutes les bases essentielles à la compréhension et à la mise en application du 6809, l'auteur, par le biais du système d'initiation Microkit 09, aborde la réalisation pratique d'un micro-ordinateur simplifié permettant l'étude du 6809. Enfin l'aspect du logiciel utilisé sur ce système est évoqué très clairement et en détails.

La liste complète de nos ouvrages peut vous être expédiée gratuitement sur simple demande.

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Indiquez le ou les codes :

NOM ..... PRENOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

Ci-joint mon règlement par :  C.C.P.  Chèque bancaire  Mandat

# LES MOTS CROISES DE L'ELECTRONICIEN


par Guy Chorein

**Horizontalement :**


1. Il ne mange que de l'électricité... Lumière invisible. - 2. Présenter dans une forme et sur un support permettant leur utilisation humaine des résultats de traitements faits sur un ordinateur. Se suivent dans l'amplitude. - 3. Grande ville historique d'Afrique du Nord. La télévision aussi en est une grande consommatrice. - 4. Enclave de Valréas. En rapport avec une récolte de son. - 5. Marque une ancienne possibilité. - 6. Démonstratif en désordre. A ne pas prendre pour sources lumineuses... - 7. On y met certains conducteurs. Ses informations peuvent arriver à l'Ouest par téléscripteurs. - 8. Excellents conducteurs. - 9. N'est électrique qu'au bout. Créée d'excellents contacts. Cercle chaud. - 10. Reçue ou interceptée.

**Verticalement :**

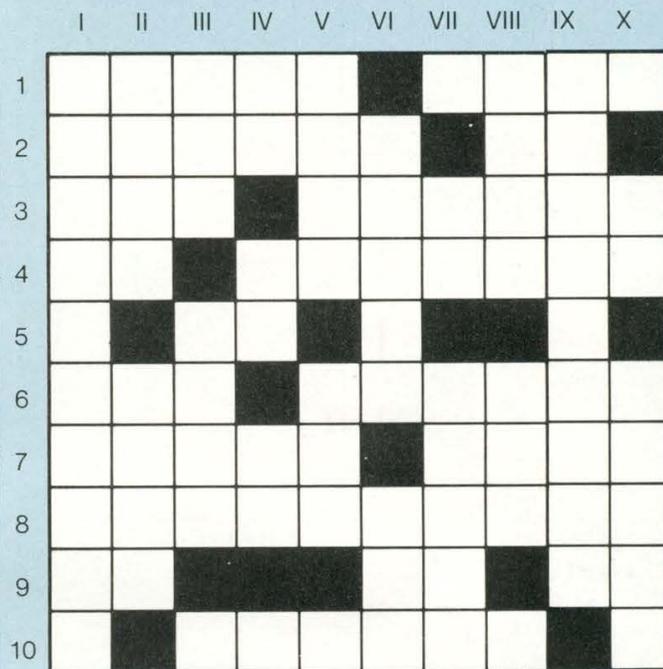I. Dispositif servant à modifier la répartition spatiale du flux d'une source lumineuse, acoustique, électromagnétique, etc. - II. Grand courant. Transmission d'images d'une grande boîte à une petite. - III. On ne peut pas le dire à l'artiste qui passe à la télévision. Facteur d'une multiplication. - IV. Un peu fort. Symbole chimique. Abréviation de bas étage. - V. Tel plus d'un fil sur un transistor. Donne une tenue. - VI. Pluie tout ce qu'il y a de plus populaire. Souvent servi avec une garniture. - VII. La mort qui venait par les airs. Arrête le soleil. - VIII. Laisse de côté. Chef des Saducéens. - IX. En informatique, organiser la disposition des informations ou des instructions pour obtenir le temps minimal de traitement d'un programme. - X. La Finlande en voiture. Marqué derrière une ligne.



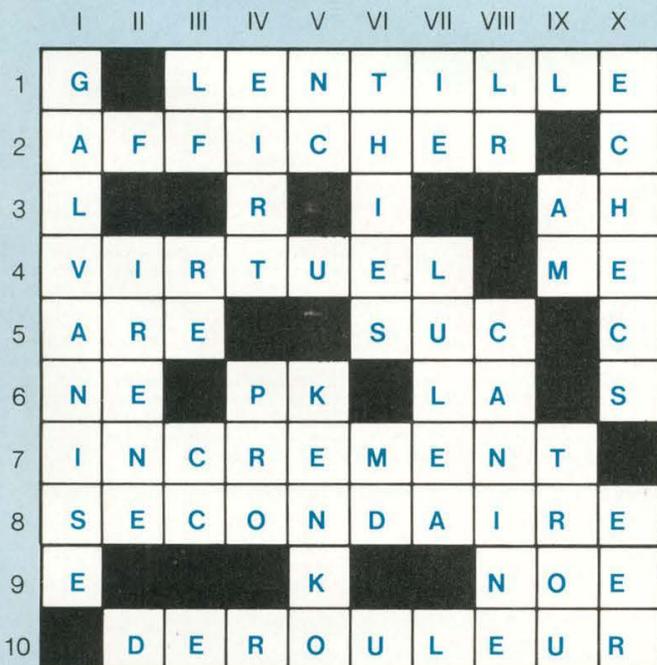
**Solution de la grille  
parue dans le numéro 53 de Led**



**Lab BOITES DE CIRCUIT CONNEXION**  
sans soudure

**Double Lab - Super Lab - Nouveau Concept**

Une révolution dans les essais  
Utilisation en double face  
Reprise arrière des contacts

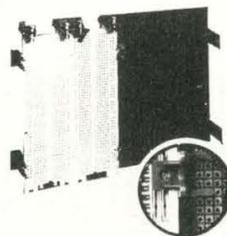


SS 187 : Super Lab 1260  
avec C.I. 10 x 15 cm et douilles

<b>Double Lab</b> .....	<b>T.T.C.</b>
DBL 500 .....	112 F
DBL 630 .....	142 F
DBL 1000 .....	202 F
DBL 1260 .....	262 F

<b>Super Lab avec C.I. et douille</b>	
S Lab 1000 .....	270 F
S Lab 1260 .....	343 F

Lab 500 .....	95 F	Lab 1000 "plus" .....	292 F
Lab 630 .....	125 F	Lab 1260 "plus" .....	370 F
Lab 1000 .....	185 F		

**SUPPORT Lab**  
pour circuits imprimés

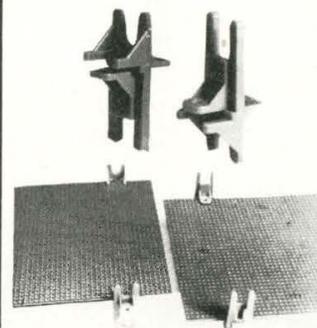


Accessoire indispensable pour Essais  
Contrôle - Dépannage de tous circuits  
imprimés.  
Le support Lab se fixe sur le bord du circuit  
imprimé.  
Par retournement, il permet la soudure ou  
le contrôle des contacts.  
Il isole le montage.  
Réutilisable - s'assemble sur les boîtes de  
circuit connexion Lab.  
Pièce 3,75 F TTC  
par 32 pièces 117 F TTC

Documentation gratuite à **SIEBER SCIENTIFIC<sup>R</sup>**  
Saint-Julien-du-Gua 07190 St-SAUVEUR-MONTAGUT  
Tél. 75 66 85 93 - Telex - Selex 642138 F code 178

**VIENT DE PARAITRE :**

# LES ANTENNES

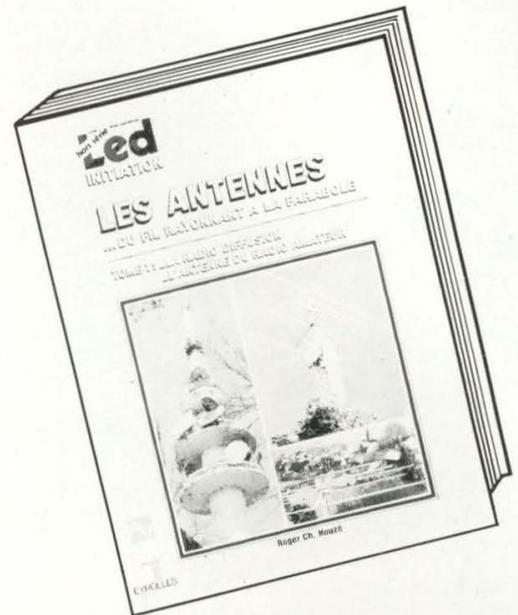

**DU FIL RAYONNANT A LA PARABOLE**  
**TOME 1 : LA RADIODIFFUSION - L'ANTENNE DU RADIOAMATEUR**  
**TOME 2 : LA TELEVISION - LA RDS**

Par **Roger-Ch. Houzé.**

P 40 - 108 p.

180 F TTC

Ces deux tomes constituent une parution unique en langue française sur le vaste domaine des antennes. Interfaces essentielles dans les communications, les antennes ont depuis plus d'un siècle connu un formidable essor et leur champ d'application ne cesse de s'élargir. Avec la réception directe par satellite, le monde des communications va connaître une incroyable évolution.

Dans le premier tome, après une brève introduction historique, sont abordés successivement les divers types d'antennes : du fil rayonnant en passant par le dipôle, l'antenne verticale, le pylône émetteur, le plan réfléchissant pour aboutir à l'antenne dièdre. Bref, un panorama complet et très détaillé de tout ce qui concerne les antennes de télécommunication à usage professionnel et privé ainsi que l'émission-réception d'amateur.

**Tome 2 en préparation**

## BON DE COMMANDE

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Je désire recevoir l'ouvrage "Les Antennes - Tome 1" référence P 40 au prix de 192 F port compris.

NOM .....  
 PRENOM .....  
 ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... VILLE .....

Ci-joint mon règlement par :

C.C.P.  Chèque bancaire  Mandat



CATALOGUE 1988

## SAINT QUENTIN RADIO

6, rue de St Quentin 75010 Paris

Tél. : 46.07.86.39

par correspondance **20 F**

au comptoir **15 F**

## MULTIMETRES NUMERIQUES

### DM 205

La simplicité d'emploi plus la mémoire  
 Impédance 10 MΩ  
 10 A continus  
 Test de diode  
 0,5 % en continu  
 Fonction Vcc 1000 V  
 Vca 750 V  
 Icc 10 A  
 R 2 MΩ



### DM 776

L'automatique le plus complet  
 22 calibres  
 Mémoire-extension de résolution  
 Test de continuité 10 A en CC et CA  
 Test de transistor 1000 V en CC  
 750 V en CA



### DM 5010 EC

Le plus complet avec thermomètre incorporé  
 36 calibres  
 8 fonctions  
 0,25 % en Vcc  
 Vcc 1000 V  
 Vca 750 V  
 Icc Ica 10 A  
 R 20 MΩ  
 Test de continuité  
 Test de diode  
 Température - 20 + 1370 °C  
 Capacimètre 20 μF  
 Transistormètre  
 Conductancemètre



**ISKRA France**

Nom .....  
 Adresse .....

Code postal .....

PARC D ACTIVITE DES PEUPLIERS, BAT. A 27 RUE DES PEUPLIERS, 92000 NANTERRE

# BON DE COMMANDE

Pour compléter votre collection de LED

à adresser aux EDITIONS PERIODES

service abonnements

1, boulevard Ney 75018 PARIS

Je désire : ..... n° 12  ..... n° 15  ..... n° 16   
 ..... n° 17  ..... n° 18  ..... n° 22  ..... n° 24   
 ..... n° 27  ..... n° 29  ..... n° 30  ..... n° 31   
 ..... n° 33  ..... n° 36  ..... n° 38  ..... n° 40   
 ..... n° 43  ..... n° 44  ..... n° 45  ..... n° 46   
 ..... n° 47  ..... n° 48  ..... n° 49  ..... n° 50   
 ..... n° 51  ..... n° 52  ..... n° 53

Les numéros non mentionnés sont épuisés.

(Indiquer la quantité et cocher les cases correspondantes au numéros désirés).

Je vous fais parvenir ci-joint le montant

de ..... F par CCP  par chèque bancaire   
 par mandat

22 F le numéro (frais de port compris)

Mon nom : .....

Mon adresse : .....

## SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Support verre époxy FR4 16/10 - cuivre 35 µ

Prix	Qté	Circuit non percé	Circuit percé	Total
Centrale météorologique (girouette)				
- Capteur.....		16,50 F	19,50 F	
- Afficheur.....		29,00 F	38,50 F	
- Logique.....		78,00 F	104,50 F	
- Réglages.....		78,00 F	90,00 F	
- Puissance et codage.....		78,00 F	106,50 F	
Filtre anti-larsen.....		8,50 F	12,00 F	
Alimentation sans transformateur.....		52,50 F	56,00 F	
Serrure à fiche jack.....		23,50 F	32,00 F	
<b>TOTAL TTC.....</b>				

Frais de port et emballage..... 10 F

**TOTAL A PAYER..... F**

Paiement par CCP  par chèque bancaire   
 ou par mandat  à adresser aux Editions Périodes  
 1, boulevard Ney 75018 Paris

NOM .....

PRENOM .....

ADRESSE .....

## INDEX DES ANNONCEURS

ACER.....	81, 82, 83
ADS.....	17
ALSAKIT.....	67
BECKMAN.....	55
CDA.....	35
CHELLES ELECTRONIQUE.....	31
CENTRAD.....	16
COMPTOIR DU LANGUEDOC.....	48, 49, 84
DAVIS.....	59
EDITIONS FREQUENCES.....	51, 77, 79
ELC.....	16
ELECTROME.....	50
FLOTEK.....	80
HD MICRO SYSTEME.....	54
ISKRA.....	54, 79
LES BONNES ADRESSES DE LED.....	75, 76
LEXTRONIC.....	55
MANUDAX.....	47
MMP.....	30
PENTASONIC.....	36, 37
PERIFELEC.....	2
PERLOR RADIO.....	54
RADIO KIT.....	30
SIEBER SCIENTIFIC.....	78
ST QUENTIN RADIO.....	79
SOAMET.....	59
SLORA.....	5

## VOTRE Circ. Imp. en 48 h

CHEZ **MATEK**

de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h

du lundi au samedi

Tél. 54.27.69.18

PARÇAY 36250 SAINT-MAUR

F ilm (à partir de schémas de revues) 15 F/dm<sup>2</sup>

Circ. I mp. (V.E. percés, étamés),

S.F. 30 F/dm<sup>2</sup> D.F. 40 F/dm<sup>2</sup>

Conditions de ventes : CH à la commande, min. commande 15 F + port 12 F

## C omposants E lectroniques

Disponible	TTL 74 LS	2N 1711.....2,30	M ETEX
74LS05.....1,60	00, 01, 02, 05, 08, 09,	2N 2219 A.....2,00	M3650.....690,00
4011.....2,30	20, 21, 26, 27, 30, 33,	2N 2222 A.....1,60	Sacoche
4013.....2,30	37, 38, 40, 51.....1,60	2N 2905 A.....2,30	M3650.....59,00
4053.....4,30	04, 10, 11, 13, 14, 32,	2N 2907 A.....1,60	<b>CM 200</b>
4052.....6,00	73, 74, 75, 86, 90, 92,	2N 3055 H	0 à 2000µF.....375,00
4093.....2,70	93, 107, 109, 112,	120 V.....11,00	DMT870
4520.....4,30	155, 156, 157, 158,	NE 555.....2,50	Monacor.....299,00
TL082.....6,00	260, 266, 367,	LM 723.....5,00	RT1 freq-mètre
TD2593.....12,00	368.....2,40	LM 324.....4,00	0-1 GHz (kit) 680,00
TD4565.....49,00	42, 85, 132, 138, 139,	LM 317 T.....5,50	RT2 chambre écho
LD450ns.....29,00	151, 153, 160, 161,	LM 741.....2,50	digit.....680,00
LD470ns.....29,00	173, 174, 175, 257,	Res 1/4 et 1/2 W,	Les kits-Plus PL1,
MC68B02.....35,00	258.....3,30	par 10.....1,20	PL100 - 20 % sur
MC68B21.....20,00	ETC.....	Support pour C.I.	tarif de base
ET2764.....37,00	<b>C-MOS 4000</b>	avec loupe +	
7805-12-15-24.....5,00	00, 01, 02, 07, 11, 12,	sup. pour fer	
7905-12-15-24.....5,00	13, 23, 25, 30, 49, 68,	à souder.....99,00	
Q 4.91 52.....12,00	69, 70, 71, 72, 73, 75,		
LM311.....5,00	77, 78, 85.....2,30		
4066.....2,70	16, 27, 50, 66,		
4093.....2,70	93.....2,70		
74161.....3,30	06, 08, 14, 15, 17, 19,		
74LS157.....2,40	21, 22, 24, 28, 35, 40,		
Péritel M.....9,00	42, 43, 53, 76, 4511,		
LED RVJ r 3	4512, 4518, 4520,		
r 5.....0,80	4528, 4584,		
1N 4007, par 10.....4,00	4585.....4,30		
1N 4148, par 10.....2,00	ETC.....		

Vente par correspondance uniquement.  
 Paiement à la commande. Port 25 F.  
 Franco à partir de 1 000 F. Prix t.t.c.

Catalogue contre 10 F en timbres.

Nom.....

N°..... Rue.....

.....

C.P..... Ville.....

# LA NOTORIETE DE FLUKE NE SE MESURE PLUS...

## MAIS MESUREZ LA DIFFERENCE

### Fluke 73

- Affichage analogique/numérique.
- Volts, ohms, 10 A, essai de diode.
- Sélection automatique de gamme.
- Précision nominale des tensions continue : 0,7%.
- Durée de vie de la pile : plus de 2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

**799<sup>F</sup>TTC**

### Fluke 75

- Affichage analogique/numérique.
- Volts, ohms, 10 A, mA, essai de diode.
- Continuité indiquée par signal sonore.
- Sélection automatique de gamme.
- Précision nominale des tensions continue : 0,5%.
- Durée de vie de la pile : plus de 2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

**1078<sup>F</sup>TTC**

### Fluke 77

- 3 200 points de mesure.
- Changement de gamme automatique.
- Affichage analogique (bargraph).
- Gamme 10 A.
- Mode maintien de la mesure «Touch Hold».
- Mode veille mettant en sommeil l'appareil après une heure de non-utilisation.
- Une bonnette pour mesure de continuité.
- 3 ans de garantie.

**1429<sup>F</sup>TTC**



## EN PROMOTION


## SÉRIE MM de chez



### MM 970

- Affichage digital 2 000 points, 3 1/2 digits.
- Commutation automatique des calibres.
- Mise en mémoire des valeurs mesurées.
- Indication des polarités.
- Test diode.
- Test batterie.
- Test sonore par buzzer.
- Mesure de gain des transistors (PNP/NPN).
- 3 indicateurs digitaux de dépassements.
- Courant CC/CA 10 A.
- V/CC de 200 mV à 1 000 V (5 échelles).
- V/CA de 2 V à 750 V (4 échelles).
- Résistances de 200 FT55 U à 20 MΩ (6 échelles).
- Dimensions 150 x 75 x 34 mm.
- Poids 230 g.
- Garantie 1 an.

**353<sup>F</sup>TTC**

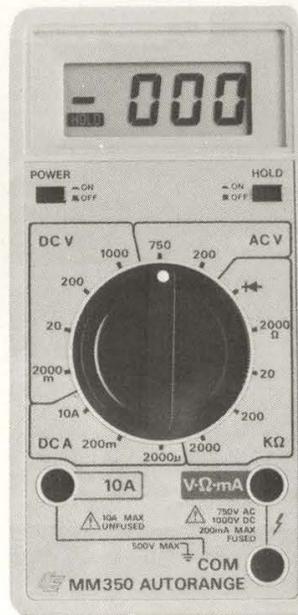

### MM 350

- Affichage digital 2 000 points 3 1/2 digits.
- Indications des polarités.
- Test batterie.
- 5 indicateurs digitaux de dépassement.
- Courant CC 10 A.
- V/CC de 2 V à 1 000 V (4 échelles).
- V/CA de 200 à 750 V (2 échelles).
- Résistances de 2 kΩ à 2 MΩ (4 échelles).
- Dimensions 150 x 74 x 35 mm.
- Poids 240 g.
- Garantie 1 an.

**249<sup>F</sup>TTC**

**MULTIMETRES  
VENTE PAR CORRESPONDANCE :**  
Forfait de port : 30 F par envoi.



**VIENT DE  
PARAITRE :**  
GUIDE DE MESURE

Tous sur les appareils de mesure. 20 F  
(remboursé dès la 1<sup>re</sup> commande de 250 F).

### \*ACER composants

42, rue de Chabrol,  
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31  
Telex 643 608



### REUILLY composants

79, boulevard Diderot,  
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17  
Telex 643 608

# HAMEG · METRIX · BECKMAN · FLUKE · BK · TEKTRONIX

## OSCILLOSCOPE TEKTRONIX 2 x 50 MHz

### GARANTIE 3 ANS


Tube compris  
pièce et main d'œuvre

**8895 F TTC** A crédit : **895 F** + 18 mensualités de **585,50 F**
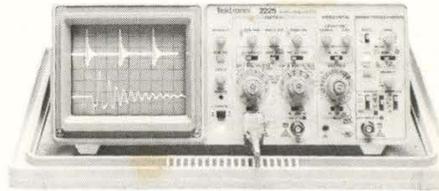
## LES PERFORMANCES ET L'ECONOMIE

Le 2225 ne lésine pas sur ces deux aspects et sans compter les trois ans de garantie complète unique dans le monde de l'industrie. Autour des meilleures fonctions essentielles sont venues se greffer des caractéristiques traditionnellement spécifiques aux oscilloscopes plus coûteux. L'analyse détaillée des signaux est rendue plus simple par un nouveau mode de représentation, l'expansion alternée. Le système de déclenchement est le plus complet et le plus simple existant sur un oscilloscope de ce prix.

- Recherche des signaux hors écran possible même lorsque la commande intensité est au minimum.
- Un reticule précis et clair facilite et accélère les mesures de tension et de temps.
- Un nouvel écran lumineux et un spot plus petit concourent à l'obtention d'une trace très fine.
- Deux voies indépendantes d'une bande passante de 50 MHz avec limitation à 5 MHz sur chacune d'elles sensibilité maximum de 500 mV/division.
- Des nouvelles sondes économiques et robustes. Les réglages de compensation sont intégrés dans le corps de la sonde.
- Pour la première fois, les entrées des axes X, Y et Z sont toutes regroupées sur la face avant, facilitant les mesures.
- Un balayage alterné rapide, précis et très simple d'emploi assure trois niveaux d'expansion horizontale pour agrandir toute partie d'un signal, y compris le point de déclenchement et la fin du balayage.
- Lager 6,6 kg.
- Vitesse de balayage jusqu'à 5 ns/division.
- Des déclenchements polyvalents et simples d'emploi assurent une parfaite stabilité des traces pour chacune des voies.
- Déclenchement asynchrone, plusieurs modes de couplage (continu, alternatif, réjection HF et BF), déclenchement « mains libres ».



**7500 F HT**

## HAMEG HAMEG HAMEG HAMEG

**OSCILLOSCOPE HM 203/6**  
Double trace. 2 x 20 MHz. 2 mV à 20 V. Addition, soustraction, déclenchement, DC-AC-HF-BF. Testeur composant incorporé. Tube rectangulaire 8 x 10. Loupe x 10.  
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 200 F de composants  
**3989 F**  
Crédit sur demande

**OSCILLOSCOPE HM 204/2**  
Double trace. 2 x 22 MHz. 2 mV à 20 V. Montée 17,5 nS. Retard balayage de 100-nS à 1 S. Tube rectangulaire 8 x 10.  
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F de composants  
**5490 F**  
Crédit sur demande

**OSCILLOSCOPE HM 605**  
Double trace. 2 x 60 MHz. 1 mV/cm avec expansion Y x 5. Ligne de retard. Post-accelération. 14 KV.  
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 400 F de composants.  
**7390 F**  
Crédit sur demande

**OSCILLOSCOPE HM 205**  
Double trace. 2 x 20 MHz. A mémoire numérique. Sens maximum. 1 mV. Fonction xy.  
+ 2 sondes combinées + bon d'achat de 300 F de composants  
**6580 F**  
Crédit sur demande

## SYSTEMES MODULAIRES HAMEG 8000

HM 8001. Module de base avec alimentation pour recevoir 2 modules simultanément ..... <b>1550 F</b>	HM 8021. Fréquencecètre 0 à 1 GHz ..... <b>2478 F</b>	HM 8032. Générateur sinusoïdal de 20 H à 20 MHz sorties : 50/600 Ω ..... <b>1850 F</b>
HM 8011. Multimètre numérique 3 3/4 ..... <b>2260 F</b>	HM 8027. Distorsionmètre ..... <b>1648 F</b>	HM 8035. Générateur d'impulsions 22 Hz à 20 MHz ..... <b>2950 F</b>
	HM 8030. Générateur de fonctions. Tensions continue, sinusoïdale. Carrée. Triangle. De 0,1 à 1 MHz ..... <b>1850 F</b>	

<b>SONDES OSCILLOSCOPES</b>	HZ 30. Sonde directe X 1 <b>100 F</b>	HZ 32. Câble BNC-BAN <b>65 F</b>	HZ 34. Câble BNC-BNC <b>65 F</b>	HZ 35. Sonde Div. x 10 <b>118 F</b>	HZ 36. Sonde combinée x 1 x 10 <b>212 F</b>
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

**UNAOHM G4020**  
Oscilloscope 20 MHz

2 x 20 MHz. Sensibilité verticale 5 mV/div. Ligne à retard. Testeur de composants. Recherche automatique de la trace. Deux sondes (x 1, x 10)  
**3990 F**

**OSCILLOSCOPE — METRIX — MULTIMETRES Série 400**

**OX 710 C**  
Double trace 15 MHz  
**2995 F/TTC**

**MX 43** - Précision tension CC : 0,3% ; CA de 40 à 400 Hz : 1% ; de 400 Hz à 1 kHz : 2% ; intensité CC/CA : 0,7% ; Etanche à l'eau ..... **1292 F/TTC**

**MX 45** - Précision tension CC : 0,1% ; CA de 40 à 400 Hz : 0,75% ; de 400 Hz à 1 kHz : 1,7% ; intensité CC/CA : 0,7% ; Etanche à l'eau ..... **1648 F/TTC**

**MX 47** - Précision tension CC : 0,1% ; CA de 40 à 400 Hz : 0,6% ; de 1 à 5 kHz : 1,5% ; jusqu'à 20 kHz : 3% ; intensité CC/CA : 0,7% ; — Mesure directe des températures. Etanche à l'eau ..... **224 F/TTC**

<b>ALIMENTATIONS</b>	AL 823 — Alim. double 2x0 à 30 V/5 A - 0 à 60 V/5 A - 0 à 30 V/10 A ..... <b>3150 F</b>	LPS 305 D — 0 à 30 V/0 à 5 A ..... <b>2840 F</b>	<b>BK</b>	METEOR 100 — 100 MHz ..... <b>1990 F</b>	METEOR 600 — 600 MHz ..... <b>2580 F</b>	METEOR 1000 — 1 GHz ..... <b>3350 F</b>	METEOR 1500 — 1,5 GHz ..... <b>4100 F</b>	<b>GENERATEURS DE MIRE</b>	CENTRAD 368 — De 1 Hz à 200 KHz ..... <b>1420 F</b>	PERIFELEC 2432 ..... <b>2200 F</b>	MC 11 BB — SECAM BGH ..... <b>3500 F</b>	MC 11 B — PAL BG ..... <b>2800 F</b>	MC 32 L — SECAM L ..... <b>4800 F</b>	MC 32 K — SECAM DK ..... <b>5100 F</b>	MC 32 B — PAL BG ..... <b>4500 F</b>									
<b>ELC</b>	AL 841 — 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V/1 A ..... <b>190 F</b>	AL 784 — 13,8 V/3 A ..... <b>350 F</b>	<b>METRIX</b>	AX 321 — De 0 à 32 V et de 0 à 2,5 A ..... <b>2310 F</b>	AX 322 — De 2x0 à 32 V et de 2x0 à 2,5 A ..... <b>3080 F</b>	AX 323 — De 3x0 à 32 V et de 3x0 à 2,5 A ..... <b>4150 F</b>	<b>GENERATEURS BF</b>	ELC BF 791 S — De 1 Hz à 1 MHz ..... <b>940 F</b>	PERIFELEC 2431 ..... <b>1900 F</b>	<b>GENERATEURS DE FONCTIONS</b>	BK 3011 — Aff. digital de 0,2 Hz à 2 MHz ..... <b>3250 F</b>	3020 — de 0,02 Hz à 2 MHz ..... <b>5740 F</b>	<b>GENERATEURS DE MIRE</b>	CENTRAD 886 — SECAM ..... <b>4200 F</b>	689 — PAL/SECAM ..... <b>9800 F</b>	<b>MESUREURS DE CHAMP</b>	METRIX (sur commande) GX 956 — SECAM ..... <b>12900 F</b>	GX 952 — PAL/SECAM ..... <b>18850 F</b>	SADELTA NB. Coul. pureté - VHF - UHF. * portables	MC 11 L — SECAM L ..... <b>3100 F</b>	MC 11 D — SECAM, DK ..... <b>3500 F</b>	SADELTA TC 40 ..... <b>3500 F</b>	TC 402 — Affichage digital ..... <b>4650 F</b>	UNAOHM MCP 9001 ..... <b>19500 F</b>
<b>CONVERTISSEURS</b>	CV 851 — Entrée 12 V/CC, sortie 220 V/CA - 1 A ..... <b>2150 F</b>	<b>PERIFELEC</b> - Sur commande	AS 5-5 — 5 V/5 A ..... <b>400 F</b>	AS 12-1 — 12 V/1,5 A ..... <b>180 F</b>	AS 12-2 — 12 V/2,5 A ..... <b>250 F</b>	AS 14-4 — 14 V/4 A ..... <b>340 F</b>	AS 12-7 — 12 V/7 A ..... <b>1020 F</b>	AS 12-10 — 12 V/10 A ..... <b>960 F</b>	AS 12-20 — 12 V/20 A ..... <b>1900 F</b>	AS 24-5 — 24 V/5 A ..... <b>960 F</b>	LPS 303 — 0 à 30 V/0 à 3 A ..... <b>1300 F</b>	<b>CAPACIMETRES</b>	BK 820 — Led, de 0,1 pF à 1 F ..... <b>2190 F</b>	830 — Automatique, cristaux liquides ..... <b>3190 F</b>	<b>FREQUENCEMETRES</b>	CENTRAD 346 — 1 Hz à 600 MHz ..... <b>1880 F</b>	ELC FR 853 — 1 Hz à 100 MHz ..... <b>1420 F</b>							

**CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES ET SPECIAUX**

<b>ADC</b>	1872N	65,00	550	33,00
804	1877N	42,00	600	14,00
<b>AY</b>	1897	21,00	610	14,00
1270	2900	45,00	640	44,00

**TTL 74 LS**

00	1,20	151	3,70
01	1,75	153	3,80
02	1,70	154	4,80
03	1,70	155	4,80
04	1,85	156	4,80
05	1,85	157	4,40
06	7,40	158	4,70

**TRANSISTORS**

<b>COMPOSANTS JAPONAIS</b>	182	8,00
HA 1368	39,00	21,00
HA 1377	38,00	23,00
LA 4420	36,00	7,00
TA 7205	25,00	235
TA 7217AP	31,00	237
TA 7222AP	35,00	238

Oscilloscope Générateur  
Forfait de port : **48 F**  
Multimètre Alimentation  
Forfait de port : **30 F**

**TOUTE LA CONNECTIQUE** Doc sur demande

**SUPPORT DE COMPOSANTS**

Fem. prol. 7 br. à verrou 70,30  
Emb. 7 broches à verrou 48,20  
Fem. 8 broches ..... 6,50  
Fem. 8 broches ..... 7,80  
Emb. 8 broches ..... 8,40

**FICHES JACK**

Mâle mono 2,5 mm ..... 2,80  
Fem. mono 2,5 mm ..... 2,40  
Mâle mono 3,5 mm ..... 2,50

2 x 6 broches ..... 19,80  
10 broches ..... 5,30  
2 x 12 broches ..... 53,40  
2 x 6 broches ..... 18,00  
15 broches ..... 14,00  
18 broches ..... 13,20  
2 x 18 broches ..... 19,50  
2 x 22 broches ..... 56,50  
2 x 40 broches ..... 119,00  
22 broches ..... 12,50  
47 broches ..... 28,80  
2 x 50 broches à souder pas à pas ..... 47,00

**LE GUIDE DES SEMI-CONDUCTEURS**

+ de 4500 semi-conducteurs, TTL, CMOS...  
Prix **20 F** (remboursé dès la 1<sup>re</sup> commande de 250 F).

**VIENT DE PARAITRE**

\* **ACER composants**  
42, rue de Chabrol, 47.70.28.31  
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31  
Telex 643 608

**REUILLY composants**  
79, boulevard Diderot, 75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17  
Telex 643 608

# notre métier, la MESURE...

mesure de base



FREQUENCEMETRE  
FD 1000 1 GHz  
MEGA



ALIMENTATION STABILISEE  
LPS 305 D PERIFELEC



GENERATEUR DE FONCTION  
2432 FELEC



CONTROLEUR UNIVERSEL  
680 R I.C.E.

 **PERIFELEC**

SA AU CAPITAL DE 2 600 000 F

LOMPRAZ - 74330 LA BALME DE SILLINGY  
TELEPHONE : 50.68.80.17 - TELEX : 310 721

- TOUTE LA GAMME DES APPAREILS DE MESURE POUR LE SERVICE RADIO ET TELEVISION.
- MULTIMETRES ANALOGIQUES - MULTIMETRES NUMERIQUES - ALIMENTATIONS STABILISEES - GENERATEURS BASSE FREQUENCE ET HAUTE FREQUENCE - MIRES COULEURS TOUS STANDARDS : L. BG. K', EN PAL ET SECAM - MIRES COULEUR VIDEO COMPOSITE PAL, SECAM et RVB - FREQUENCEMETRES - OSCILLOSCOPES - MESUREURS DE CHAMP TOUS MODELES - GALVANOMETRES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES.
- INSTRUMENTS DE MESURES POUR L'ELECTRICIEN.
- PROGRAMMATEURS DE MEMOIRES.
- RESEAU DE DISTRIBUTION SUR TOUTE LA FRANCE.
- NOUS CONSULTER POUR TOUT PROBLEME DE MESURE.


# les super coups


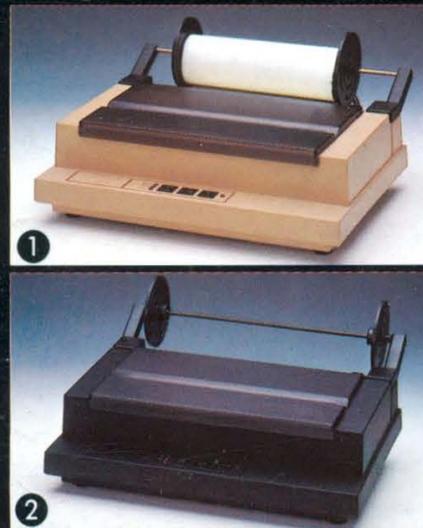
## LA SUPER VALISE

- 280F** port 70 F comprenant
- 1 valise (51 × 36 × 12 cm)
  - 1 pochette de 60 condensateurs chimiques
  - 1 pochette de 85 condensateurs polyester mylar
  - 1 pochette de 260 résistances de 1/4 W, 1/2 W et 1 W
  - 1 pochette de 30 potentiomètres rectilignes
  - 1 pochette de 35 potentiomètres rotatifs
  - 1 pochette de 10 relais et ILS
  - 1 pochette de 50 bobinages et selfs
  - 1 pochette de 1 kg de visserie et colliers, etc.
  - 1 pochette de 20 inverseurs et interrupteurs
  - 1 pochette de 20 transistors, boîtier TO 66
  - 1 pochette de 400 résistances 1 %
  - 1 pochette de 300 condensateurs céramique
  - 1 pochette de 65 résistances ajustables
  - 1 bobine de 200 m de fil de cablage
  - 4 barrettes de C.I. TTL (100 pièces).

① Imprimante à jet d'encre. 80 colonnes à 10 CPI. 70 CPS interface CENTRONIC. Graphique 880 points lignes. Compatible AMSTRAD 464, 664, 6128 : **1200,00 F** (port 100 F) — ② Imprimante à jet d'encre. Marque Logabax Type LX102V. Alphanumérique. Graphique. Traction-Friction. Modèle spécial Minitel. Recopie d'écran. Livrée avec cordon Minitel et feuille d'essais : **1000 F** (Port 100 F) — ③ Alarme volumétrique à Ultra-sons. Sirène 2 tons. Capteurs. Livrée avec doc. et notice de montage. Poids : 1,5 Kg : **330 F** — ④ Récepteur FM-GO (sans coffret). Dimensions 90 × 60 mm avec H.P. et pile — **60,00 F** — ⑤ Condensateur électrochimique professionnel. 2200 MF-400 / 450 volts. Poids 0,650 kg : **20,00 F** — ⑥ Ventilateur Etri 115 V / Ø 80 mm. Livré avec cond. 2 MF-380 V pour fonctionner sur 220 V. Poids 0,5 kg. Carcasse alu moulé : **50,00 F** — ⑦ Electro-vanne. Tension fonctionnement 12 volts  $\pm$  : **10,00 F** — ⑧ Super transformateur d'alimentation. Primaire 2



# COMPTOIR DU LANGUEDOC

26 à 30 rue du Languedoc  
31068 TOULOUSE CEDEX  
Tél. : 61 52 06 21