

XXIV^e ANNÉE
PARAIT LE 1^{er} DE CHAQUE MOIS
N° 112 — FÉVRIER 1957
70 francs

Dans ce numéro :

- Aube des semi-conducteurs *
- Capacimètre automatique *
- Transistor détecteur à double bloc d'accord *
- Le dépannage rationnel *
- etc..., etc...

et

LES PLANS
EN VRAIE GRANDEUR
D'UN ÉLECTROPHONE
facilement transportable

d'un
VOLTMÈTRE À LAMPES

D'UN PETIT RÉCEPTEUR
CHANGEUR DE FRÉQUENCE
économique 3 lampes Noval
+ la valve et cadre incorporé

ET DE CE...

retronik.fr 2024

radio plan

AU SERVICE DE L'AMATEUR
DE RADIO ET DE TÉLÉVISION



...RÉCEPTEUR
4 LAMPES + VALVE
et indicateur d'accord
permettant l'accord sur
2 stations grandes ondes

MF

SOUS 48 HEURES VOUS RECEVREZ VOTRE COMMANDE


TRANSISTOR Super-Miniature OC-71
 " BRITISH THOMSON-HOUSTON "
 PND-RED-SPOT (Made in England)
Le plus petit existant sur le marché
 (dessin grandeur nature)
 Premier choix, garanti 1 an. Montage standard. La pièce..... 1.500
 Par 5, la pièce..... 1.300
 Par 10, la pièce..... 1.200
 Par 25 et plus, la pièce..... 1.100



FAITES VITE ! C'EST URGENT...

ÉMETTEUR SIEMENS
 type 10-W-S

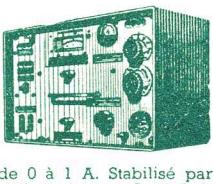Fréquences 27,2 Mc à 33,4 Mc. Puissance 25 W. Portée 200 à 500 km, suivant emplacement et condition, 4 lampes : 2 RL12P35, 1 RV12P4000, 1 6CS. Cadran gradué en fréquences, 1 am-pèremètre thermo-couple de 0 à 1 A. Stabilisé par lampe néon. Dim. : 310 x 200 x 170 mm. **6.000**
 Poids : 13 kg.



ALIMENTATION
TOTALE

« Sadir-Carpentier »
 Entièrement blindée, 250 V, 125 millis, 6 V 3, 4 ampères. Primaire 110-130-220-240 V. Dim. : 240 x 180 x 150 mm. Poids : 10 kg. **8.000**
 Prix.....




MOTEUR MINIATURE SIEMENS

Sensationnel !... Entrée 6-12-24 V continu et alternatif. Couple très puissant. Puissance approximative : 1/3 CV, vitesse : 4.000 TM en 6 V, 5.000 TM en 12 V, 6.000 TM en 24 V. Axe de sortie..... **2.000**



COMMUTATRICE (Made in England)

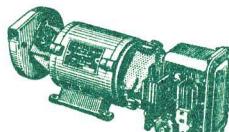Avec ventilateur et réducteur que l'on peut facilement supprimer, 3 relais de commande.
Entrée 12 V, sortie 300 V, 50 millis.
Entrée 24 V, sortie 450 V, 50 millis.
 Prix..... **2.000**



COMMUTATRICE

" Royal Navy "

(Made in England)
 Antiparasitée. **Entrée 6 V**. Sortie 400 V, 90 millis. **Entrée 12 V**. Sortie 1.000 V, 70 millis. Dim. : 260 x 110 mm. Prix.. **2.900**




UN CONVERTISSEUR TRÈS DEMANDÉ

CONVERTISSEUR U.S.A., entrée 12 V continu, sortie 230 V alternatif 50 périodes, 100 W, entièrement antiparasité.

VOLTIMÈTRE de contrôle à cadre mobile. **RHÉOSTAT** de régulation de tension. C'est un appareil recommandé, mais il est en quantité limitée. Prix. **16.500**

AMATEURS DE VHF, VOICI POUR VOUS :

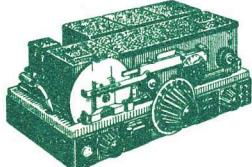

100 RÉCEPTEURS VHF R.87 (Sadir-Carpentier)
 11 lampes : 3-6K7, 6L7, 6Q7, EL3, 4-954, 955. Matériel de 1^{er} choix. **Vernier** démultiplié. Très grande sensibilité. Livré complet avec lampes.

5 Types en stock au choix :

Type 1 : bande couverte 180 à 100 Mc
 Type 2 : " 168 à 97 Mc
 Type 3 : " 124 à 65 Mc
 Type 4 : " 121 à 65 Mc
 Type 5 : " 68 à 37 Mc
 Valeur 100.000. Prix..... **10.000**

DEMANDEZ NOS LISTES

Seul **CIRQUE-RADIO** peut vous proposer du matériel aussi varié, à des prix aussi bas.

ATTENTION ! POUR LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE ET 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT

24, bd des FILLES-DU-CALVAIRE
 PARIS (XII^e)

Très important : dans tous les prix énumérés dans notre catalogue ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe de transaction qui varient suivant l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse et, si possible, en lettres d'imprimerie.

CIRQUE-RADIO

COMPTÉ-TOURS VEEDER - USA DE PRÉCISION

Blindé, avec axe et pignon d'entraînement, compteur de 0 à 100 tours. Réducteur comptant au 1/10 de tour. Encombrement très réduit (35 x 25 x 20 mm)..... **675**



ANTENNE ONTARIO, type self-figue à ressort, avec fil de descente et fiche banane.

La pièce..... **90**
 Par 25, la pièce, net..... **60**



SUPER-BOBINAGE

BLOC DE GAILLULY, 455 Kc, 10 gammes d'ondes : 1 GO, 2 PO, 7 OC. Monté sur contacteur à clavier. Noyaux de réglage sur chaque gamme, 14 trimmers Philips de réglage. Rendement impeccable sur chaque gamme. Bandes couvertes :

OC.1 : 9 à 14 m. OC.2 : 13,80 à 20,40 m.
 OC.3 : 20 à 28,8 m. OC.4 : 28 à 39,50 m.
 OC.5 : 39 à 53,5 m. OC.6 : 53 à 98 m.
 OC.7 : 97 à 155 m. PO.1 : 154 à 290 m.
 PO.2 : 288 à 600 m. GO : 800 à 3.000 m.
 Fonctionne avec MF 455 Kc et CV fractionné 2 x 130 + 2 x 360 PF. Dimensions : 230 x 120 x 80 mm. Livré avec schéma.
2 MF, 455 Kc à noyaux réglables, enroulements en fil de Litz divisé de haute qualité.

1 CV 2 x 130 + 2 x 360 PF. L'ensemble bloc, 2 MF, CV. Prix incroyable..... **4.200**

2.000 ENSEMBLES SENSATIONNELS

BLOC À CADRE « Ferrostat » miniature extra-plat, 455 Kc, 4 gammes : GO - PO - OC - BE. Très sensible, noyaux réglables, contacteur FERROSWITCH. Fonctionne avec tous types de lampes et CV 2 x 490. Dimensions : 70 x 50 x 25 mm.



CADRE FERROXCUBE monté sur Trotilit avec pivot. Longueur : 140 mm.

2 MF miniature 455 Kc, fil de Litz, très sensibles, noyaux réglables.

1 CV Aréna 2 x 490 PF, monté sur stéatite. L'ensemble bloc, cadre, MF, CV, livré avec schéma..... **1.975**

BLOC OREGA À CADRE, type miniature 455 Kc, 5 gammes : PO, GO, OC1, OC2, OC3, PU. Les 3-OC semi-étalées. Noyaux réglables. Très sensible, rendement supérieur. Dimensions : 60 x 45 x 30 mm.

FERROXCUBE et bobines PO - GO à monter soi-même sans difficulté.

2 MF miniature 455 Kc fil de Litz très sensible, noyau réglable.

1 CV Aréna 2 x 490 PF, monté sur stéatite.


L'ensemble bloc, MF, Ferroxcube, bobines, CV, livré avec schéma.... **1.950**

CADRE FERROXCUBE avec bobines, PO-GO, le tout monté dans un tube bakélite avec sorties par cosse, faible encombrement. Prix..... **400**

500 ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS FUG-16 (LUFTWAFFE)

Description dans ce numéro, page 35.

14 lampes : 2 RL12P35 - 11 RV12P2000 - 1 stabilovolt - 2 cadans démultiplicateurs de précision à système de calage - 1 Milliampèremètre de 0 à 1 à cadre mobile - 50 résistances et condensateurs de précision tropicaux - 1 relais émission-réception - Transf., etc... - 1 bande de 38,6 Mc à 42,2 Mc en émission et réception, 4 positions de verrouillage avec vernier de réglage à 30 Kc + ou - permettant un réglage de précision. Fonctionne en téléphonie - Puissance 50 W environ. Dimensions : 380 x 220 x 210 mm. Poids : 13 kg. Valeur 150.000. Prix..... **6.000**

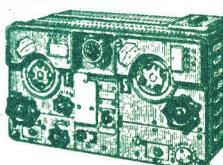

SUPERBE AMPÈREMÈTRE ONTARIO à 10 ampères. Boîtier en plexiglass, modèle rond, type à encastre par collerette de fixation.

Crapaudines spéciales assurant un pivotage rigoureux. Diamètre total 70 mm. Diamètre du cadran 55 mm. Prix..... **900**

PROFESSIONNELS 10%.
 Remise sur nos articles

CIBOT

TELEVISION


AUSSI SUREMENT
que vous effectuez un montage Radio,
VOUS MONTEREZ
VOTRE TÉLÉVISEUR
LES « NÉO-TÉLÉ » DONNENT LA PLUS BELLE IMAGE
Chaque ensemble est accompagné de ses Plans
GRANDEUR NATURE
SERVICES TECHNIQUES A VOTRE DISPOSITION

« NÉO-TÉLÉ 43-57 » TÉLÉVISEUR 43 cm. MULTICANAL

17 lampes + tube cathodique.

Alimentation par transformateur. Tous les filaments en parallèle. Sensibilité image 50 microvolts. Bande passante 9,5 megacycles.

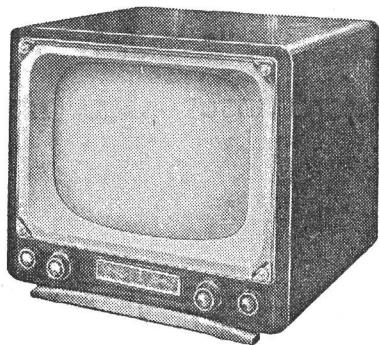Description technique parue dans « Radio-Plans », n° 107 de septembre 1956



Dimensions : L. 520 x H. 460 x P. 480 mm.

★ LE CHASSIS BASES DE TEMPS
complet, en pièces détachées, avec
lampes haut-parleur et tube 43 cm
aluminisé.....

40.350

★ LA PLATINE SON-VISION A ROTACTEUR câblée et réglée complète
avec ses six lampes et une barrette
canal au choix. (Spécifier le canal).

16.600

★ LE COFFRET (gravure ci-dessous)
noyer, paupassandre ou chêne, avec
masque, glace et décors.....

11.100

LE TÉLÉVISEUR « NÉO-TÉLÉ 43-57 »

Complet, avec tube et coffret.....

68.000

En ordre de marche.....

79.500

« L'IDÉAL 56 »

NOUVELLE PRÉSENTATION

★ Récepteur alternatif 6 lampes dont indicateur d'accord.

★ Cadre orientable à air incorporé. Tonalité réglable.

★ Clavier 2 touches commutant : Antenne - Cadre - OC-BE-PO-GO-PU.

★ Haut-parleur Ticonal de 17 cm à aimant permanent spécial.

★ Dimensions : Longueur 400 mm x Hauteur 260 mm x Profondeur 170 mm.

COMPLET, en pièces détachées avec
lampes, haut-parleur et ébénisterie.....

17.250



1 et 3, rue de Reuilly, PARIS XII^e

Téléphone : DIDerot 66-90 Métro : Faidherbe-Chaligny
C. C. Postal : 6129-57 Paris.

EXPÉDITIONS : FRANCE ET UNION FRANÇAISE

ANTENNES

et

ACCESSOIRES



GRAND CHOIX
de
MEUBLES
TABLES
ETC...

● ADAPTATEUR F. M. ●

Types pour Secteurs 110 à 245 volts.

— COMPLET, en ordre de marche
équipé d'un étage cascode (ECC84)
d'un préampli e' ampli (6U8)
de deux étages M.F. (EF85)
d'un étage de détection (EB91)
et la valve (E280)

Entrée 300 ohms. Branchement sur prise PU.


Livrée avec lampes **13.950**

PLATINE F.M. SANS ALIMENTATION
pour adaptation sur CV mixte A.M./F.M.

Complett, avec 5 lampes **9.945**

CIBOT-RADIO

RIEN QUE DU MATÉRIEL
DE QUALITÉ...

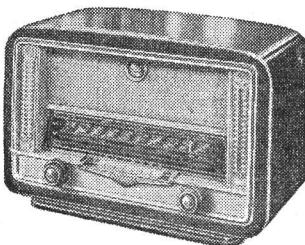

RÉCEPTEURS
RADIO
ET TÉLÉVISION
ÉBÉNISTERIES
ÉLECTROPHONES
APPAREILS
DE MESURE
PIÈCES DÉTACHÉES
etc..., etc...

catalogue publicitaire


« NÉO-TÉLÉ 55-57 »

19 ou 21 lampes - Tube de 43 ou 54 cm.

La description du modèle SUPER-DISTANCE (21 lampes) a paru dans Le Haut-Parleur, n° 985 du 15 nov 1956

TÉLÉVISEUR DE LUXE MULTICANAL

Haute sensibilité - Grandes performances

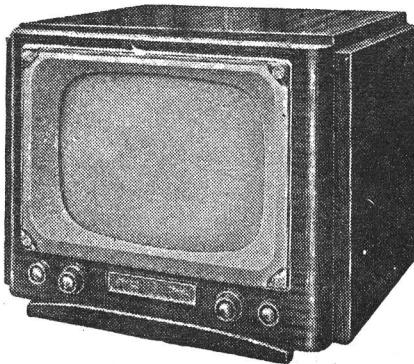

Dimensions : 610 x 475 x 475%.

★ LE CHASSIS BASES DE TEMPS

Complet, en pièces détachées :

a) avec tube 43 cm aluminisé **45.900**

b) avec tube 54 cm à uminisé **54.900**

★ PLATINE SON ET VISION (2 mod. A ROTACTEUR)

Les plaques son et visi. n sont livrées, avec LAMPES et une barrette canal au choix (bien spécifier à la commande le nom de l'émetteur).

— Platine 10 LAMPES **16.600**

— Platine 12 LAMPES, type SUPER-DISTANCE (antiparasites SON et IMAGE, sensibilité 10 microvolts). Prix.

★ LE COFFRET LUXE pour 43 cm complet avec décor fond cache-glace, etc. **14.500**

★ LE COFFRET LUXE pour 54 cm complet. **20.150**

Le « NÉO-TÉLÉ 55-57 » complet avec plaque 10 lampes, tube 43 cm aluminisé et ébénisterie luxe

Prix **77.000**

Avec tube 54 cm aluminisé **9.1650**

Pour PLATINE 12 LAMPES (SUPER-DISTANCE) Supplément : **3.900**.

« NÉO-TÉLÉ 55-57 EN ORDRE DE MARCHE

43 cm **92.500**

54 cm **107.150**

LE PLUS GRAND CHOIX

D'ÉLECTROPHONES

de 17.500 à 48.500 francs

Notice spéciale sur demande.

INDISPENSABLE

Demandez l'envoi

DU TARIF COMPLET

comportant notre

NOUVEAU TARIF PIÈCES DÉTACHÉES

BON GRATUIT

R.P. 2-57

Envoyez-moi d'urgence
VOTRE CATALOGUE COMPLET
avec TARIF pièces détachées 101


NOM

ADRESSE

CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS XII^e.
Prise de joindre 150 francs pour frais d'envoi, S.V.P.

CHASSIS TÉLÉVISION
montés, réglés avec jeux de lampes
production

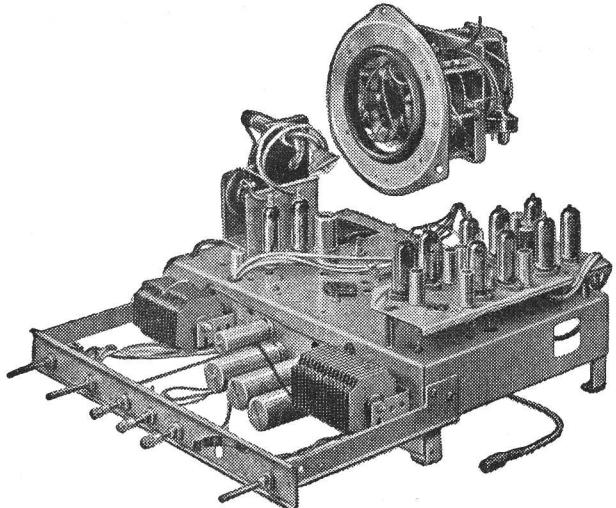*** PATHÉ-MARCONI ***
43/54 cm. COURTE ET GRANDE DISTANCES



DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.
Châssis champ fort pour tube de 43 cm, sans circuit HF.....	C. 036	Platine HF équipée (canal à indiquer).....	HF 601/12
Châssis champ fort pour tube de 43 cm sans circuit HF.....	C. 436	ou	
Châssis champ fort pour tube de 54 cm sans circuit HF.....	C. 046	Rotateur pour 6 canaux monté réglé sans plaquettes HF.....	HF 66 C
Châssis champ faible pour tube de 54 cm sans circuit HF.....	C. 546	{ Plaque bobinage HF (canal à indiquer).....	P 01 / P 12
Châssis champ faible, deux définitions 625, 819 lignes équipé avec rotateur 6 positions (sans plaquettes HF). Tube de 43 cm.	C. 635	Accessoires pour rotateur	
		{ Jeux de boutons	65.578/9
		Coupelle.....	65.635
		Blindage.....	150.707

PLATINE MÉLODYNE PATHÉ-MARCONI

DÉPÔT GROS PARIS et SEINE. Notice technique et conditions sur demande.

GROUPEZ TOUS VOS ACHATS

LA NOUVELLE SÉRIE DES CHASSIS « SLAM »
AVEC CADRE INCORPORÉ ET CLAVIER

vous permettra de satisfaire toutes les demandes de votre clientèle

SLAM-DAUPHIN Récepteur alternatif 5 lampes (EBF80, 6P9, EZ80, ECH81, EM34). 4 gammes (PO, GO, OC, BE). Clavier 4 touches. Châssis câblé et réglé, avec lampes, HP et boutons (dimensions 260 x 160 x 170)..... **15.600**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHE..... **17.800**

SLAM CL 56 Récepteur alternatif 6 lampes (ECH81, EBF80, 6AV6, 6P9, EZ80, EM34) 4 gammes (PO, GO, OC, BE). Clavier 6 touches. Châssis câblé, réglé avec lampes, HP et boutons (dim. : 340 x 200 x 175)..... **17.800**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHE..... **24.150**

Ce modèle existe en Radio-Phono avec platine PATHÉ-MARCONI type 115.

SLAM CL 746 Récepteur alternatif 7 lampes (ECH81, EF80, EBF80, EL84, EBF80, EZ80, EM34) 4 gammes (PO, GO, OC, BE). Clavier 6 touches. Cadre HF à air. Châssis câblé, réglé avec lampes, HP et boutons (dim. : 425 x 230 x 225)..... **24.800**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHE..... **29.900**

Ce modèle existe en Radio-Phono avec platine et changeur PATHÉ-MARCONI, type 315.

SLAM FM 980 (3 H.P.) Récepteur alternatif 9 lampes (ECH81, FF85, EF85, ECC85, EBF80, 6ALS, EL84, EZ4, EM80). 6 gammes (PO, GO, OC1, OC2, OC3, FM). Clavier 8 touches. Cadre HF à air. Châssis câblé, réglé, avec lampes et boutons mais sans HP (dim. : 470 x 210 x 240)..... **38.500**
PRIX EN ÉBÉNISTERIE, EN ORDRE DE MARCHE..... **52.950**

REMISE HABITUELLE A MM. LES REVENDEURS

LE MATERIEL SIMPLEX
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS-2^e - Téléph. : RICHELIEU 62-60

UN COLIS FORMIDABLE

Condensateurs électrochimiques, grande marque, absolument neufs et garantis.


Cartouche carton
10 — 50 MF 50-55 V | 10 — 4 MF 550 V
10 — 100 MF » | 10 — 16 MF

Tubes aluminium à fils :
5 Condensateurs de chaque :
8, 14, 16, 24, 32, 40, 2x8, 2x40 MF - 550 V.
5 Condensateurs de 40 MF en 165 V.
Soit au total 85 Condensateurs : Valeur : **15.000 fr.**
Vendu **5.000 fr.** — Port et emballage compris.



★ BANDES MAGNÉTIQUES ★

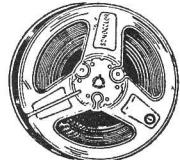BANDES MAGNÉTIQUES SONOCOLOR neuves. Double piste en rouleau de 1.000 mètres sans coupure (soit 2.000 mètres d'enregistrement).
PRIX SENSATIONNEL..... **1.250**
Bobine vide matière plastique, diam. 180 (360 m). **270**
Diam. 130 (180 m)..... **200**
Colle spéciale pour vinyl : Le flacon..... **220**
Le flacon grand modèle..... **350**



★ DÉTECTEUR AMÉRICAIN ★

Dernier modèle. Ultra-sensible. Pratique et simple. Les objets métalliques enfouis sont détectés visuellement par un micro-ampèremètre de grande lecture et musicalement par un casque de 2.000 ohms. Pour les recherches minutieuses, nous conseillons le casque HS30 avec transfos.



APPAREIL ABSOLUMENT NEUF

avec notice explicative, présenté en valise robuste. Complet en état de marche avec casque de 2.000 ohms et piles..... **13.900**
Jeu de piles de rechange... **2.700**
Casque ultra-léger HS30... **1.200**
Transfos pour casque HS30... **1.100**

Ne pas confondre remis à neuf et absolument neuf.

★ DIVERS ★

Platine « THORENS » 78 tours..... **3.200**
Bras PU cristal, 78 tours, arrêt automatique..... **850**
Laryngophone USA T 30 V, avec prise..... **300**

BOÎTE D'ALIMENTATION :

Amateurs ou professionnels, vous avez toujours besoin d'une source d'énergie variable en tension ou en intensité ? Nous vous proposons un bloc (hauteur 66 - longueur 50 - profondeur 45) d'alimentation totale en = et alterné stabilisé par auto-transfo et filtré en = divisé en 4 racks blindés. Tous les transfos sont en cuivre et à cuves étanches, bornées à stéatite, ont à l'entrée (primaire) les prises 110, 115, 130, 150, 200, 220, et 250 volts.

1^{er} RACK - Étage secteur stabilisé comprend un auto-transfo 110 à 250 commandé par commutateur à 8 positions — sortie 115 V à + ou — 9 V par commutateur à 7 positions, un disjoncteur, un limiteur de tension, groupe fusible, un transfo sortie 24 V et un redresseur 24 V 15 A, filtré par self et condensateur (peut servir de chargeur) — un voltmètre de 0 à 250 V altern. et un ampèremètre de 0 à 35 V.

2^{er} RACK - Étage haute tension un transfo 2 x 1.250 V, 100 mA ; un transfo 2 x 700 V 100 mA ; un transfo 2 x 2.5 V ; une self de filtrage 100 mA ; deux condensateurs 2 x 12.000 V, un voltmètre = de 0 à 500 V ; un voltmètre = de 0 à 1.500 V.

3^{er} RACK - Étage modulation . Émetteur 3/10-0/12, et alimentation 400 V ; un transfo 2 x 400 V 80 mA ; un transfo 2 x 2.5 V ; deux transfos modulation (émetteur) ; une self et trois condensateurs.


4^{er} RACK - Alimentation récepteur : un transfo 2 x 450 V, 80 mA ; un transfo 2 x 2.5 et 2 x 6.3 V ; un transfo 2 x 24 V, 15 A ; trois selfs de filtrage ; et condensateurs correspondants.

Le tout câblé avec support, valve, condensateur, résistance, voyant lumineux, fusible, contacteur et prises diverses, présentation ayant souffert du stockage, mais garantie.

Valeur : **148.500 fr.** — Net : **18.500 fr.**, port et emballage compris.

★ BALADEUSES FLUORESCENTES ★

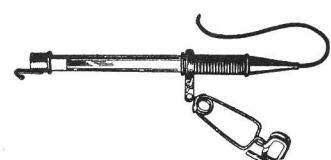Spéciales pour câblage dépannage, dans les endroits les plus inaccessibles. Allumage instantané. Pas d'éblouissement. Tube interchangeable. Incassable. Étanche. Pratique. Économique. Sécurité totale d'emploi. Modèle B/6 W — 110 V — avec câble de 5 m 50..... **6.400**
Modèle B/6 W — 220 V — avec câble de 5 m 50..... **6.650**
Modèle B/6 W — 24 V — avec câble de 5 m 50..... **6.900**



★ FILS CUIVRE ★

FIL ISODOUBLE 2 conducteurs thermoplastiques en 7/10, 9/10, 12/10. Couleurs : gris, rose, bleu, rouge, blanc, vert et transparent. En couronne de longueurs variables. Vendu au poids. Minimum 1 kg par teinte. Le kilogramme.... **550**
1 kg : 59 m en 7/10 ; 40 m en 9/10 ; 30 m en 12/10.

FIL DE CABLAGE RIGIDE 10/10 sous thermoplastique. La couronne de 100 m, en blanc ou noir..... **500**

FIL DE CABLAGE SOUPLE 7 x 20/100 couleur chamarrée. La couronne de 100 m : **500**. En couronne de 250 m..... **1.100**

FIL BLINDÉ 1 conducteur souple gainé cuivre ou cuivre étamé. En couronne de 100 m..... **1.000**

FIL BLINDÉ 2 conducteurs souple gainé cuivre ou cuivre étamé. En couronne de 100 m..... **1.800**

FIL BLINDÉ 2 conducteurs rigide sous thermoplastique gainé aluminium. En couronne de 250 m..... **1.500**

Stock très important fil émaillé, fil de Litz, fil isolé soie, rayonne et coton.

L A G

26, rue d'Hauteville - PARIS (10^e) - TAI. 57-30.
C.C.P. Paris 6741-70 Métro : Bonne-Nouvelle.
Expédition : Mandat à la commande de préférence ou contre remboursement.

Vous servir est notre devoir - Vous bien servir est NOTRE PLAISIR

RECTA

RECTA

Et voici pourquoi :

TÉLÉMULTICAT dans l'AIN

POMATHIOS. Poliat : « Je reçois le Mont-Pilat à 145 km, sur antenne intérieure. L'image est très bonne ; je suis obligé de souligner que vos affirmations publicitaires sont chez moi parfaitement vérifiées. Le câblage a été facilement réalisé par nos jeunes apprentis qui ne sont pas tellement initiés, mais vos schémas théoriques et pratiques sont très explicites... »

TÉLÉMULTICAT dans le VAUCLUSE

GOÉMINNE. Cavaillon : « Je reçois le son et l'image d'une manière impeccable. »

TÉLÉMULTICAT dans le CALVADOS

GUAY. Mondeville : « ... fonctionne à merveille depuis deux mois déjà. La finesse de l'image et la qualité du son, sont vraiment remarquables. Je suis satisfait d'autant plus qu'il m'a été donné l'occasion de comparer avec la majorité des récepteurs de la région et de marque. »

TÉLÉMULTICAT dans la MOSELLE

BOTTE. Basse-Jutz : « J'ai réalisé le montage du TÉLÉMULTICAT, il fonctionne impeccablement avec une antenne intérieure de fortune, sans panne depuis deux mois. »

TÉLÉMULTICAT dans le NORD

GUELTON. Ronchin : « Je ne puis que vous réitérer ma satisfaction au sujet du TÉLÉMULTICAT. En effet, les différentes personnes qui l'ont vu m'ont toutes affirmé qu'elles avaient rarement vu un téléviseur marcher aussi bien au point de vue luminosité, brillance, finesse et surtout stabilité de l'image. »

TÉLÉMULTICAT dans la SEINE-ET-OISE

PAILLOTTE. Villennes : « ... toujours très satisfait du TÉLÉCAT, qui maintenant fonctionne depuis un an d'une façon parfaite. Les deux autres télés que je vous ai achetés ne m'inspirent pas d'inquiétude. »

TÉLÉMULTICAT dans la SEINE

PHILIPPE. Montreuil : « Aujant construit un TÉLÉMULTICAT voici plus de dix mois, je puis vous assurer mon entière satisfaction, aucune anomalie ne s'est fait sentir. »

DEVACHT. Châtillon /s-Bagnoles : « Voici un an maintenant que j'ai choisi mon TÉLÉMULTICAT et je suis heureux de ce choix. En effet, malgré un fonctionnement journalier de quatre à cinq heures, la qualité de l'image, la stabilité de fonctionnement ne sont pas altérées. »

TÉLÉMULTICAT dans le RHONE

CARTERON. Lyon : « Je vous remercie aussi pour la parfaite qualité de votre TÉLÉMULTICAT. Depuis février 1956 il marche à merveille, tant au point de vue finesse d'image que puissance. Je n'ai aucun ennui et je vous félicite. »

TÉLÉMULTICAT dans le CHER

MANTHE. Barlieu : « C'est tout simplement merveilleux. Il fonctionne parfaitement, l'image est très bonne ainsi que la stabilité. Donc, entière satisfaction de votre téléviseur. »

TÉLÉMULTICAT dans la LOIRE

DURIEU. Saint-Étienne : « Je dois reconnaître que mon MULTICAT fonctionne d'une façon parfaite et cela avec une antenne intérieure, rien ne manque, contrast, luminosité, finesse, tout est très bien. Mon téléviseur fait, je vous l'avoue, bien des envieux. »

RECTA

- SÉCURITÉ -**SACHEZ DONC CHOISIR PARMI NOS****18 MONTAGES ULTRA-FACILES****DOCUMENTATION GRATUITE**

Frais d'envoi : 3 timbres à 15 frs

SCHÉMAS DU "TÉLÉMULTICAT" GRANDEUR NATURE

Frais d'envoi : 5 timbres à 15 frs

12^e ANNÉE DE SUCCÈS**DE LA PLATINE EXPRESS PRÉCABLÉE !****◆ 4 PORTATIFS LUXE ◆**

BIARRITZ TCS	MONTE-CARLO TC5 clavier	DON JUAN SA clavier	ZOÉ LUXE 54 pile ou pile-sectorisé portable
4 gammes. 4.990	4 gammes. 6.390	4 gammes. 6.990	4 gammes. 5.380

◆ 3 SUPERS MÉDIUMS ◆

MERCURY VI	SAINTE-SAENS 7 bicanal-clavier	FICARO VI clavier
Un classique 4 gammes... 7.590	Cadre air incorporé 4 gammes... 9.890	Cadre air incorporé 4 gammes... 9.960

◆ 4 GRANDS SUPERS ◆

TCHAIKOVSKY PP8 clavier	BORODINE PPXI	PARSIFAL PP10 HF	BRAMIS PP9 Push-pull bicanal clavier
Cadre air incorp. 4 gammes 14.290	— 7 OC étal. — Cadre air incorp. 10 gammes 27.850	HF musical 5 gam. HF 15.680	Cadre air incorp. 4 gammes 14.390

◆ 2 SUPERS MODULATION DE FRÉQUENCE ◆

NOUVEAUX UKW allemand	MESSAGER 7 FM Haute Fidélité	LISZT 10 FM 3D Haute Fidélité	NOUVEAUX UKW allemand
Deux HP 5 gammes 17.990	Trois HP Push-pull 5 gammes 19.240	Trois HP Push-pull 5 gammes 19.240	Deux HP 5 gammes 17.990

TOUS LES PRIX CI-DESSUS S'ENTENDENT POUR CHASSIS EN PIÈCES DÉTACHÉES

TÉLÉMULTICAT**TÉLÉVISION A 6 CANAUX**

En service par MILLIERS en FRANCE!
En service par MILLIERS en FRANCE!

Documentation spéciale
 Châssis en pièces détaché. 44.980
 Châssis entièrement câblé prêt à fonctionner avec 18 tubes et écran 43 cm..... 76.900
 13 tubes moy. distance 63.900

CRÉDIT A PARTIR DE 4.900 frs PAR MOIS**AMPLIS-ÉLECTROPHONES**

PETIT VAGABOND	VIRTUOSE PP VI	VIRTUOSE PP XII	VIRTUOSE PP 30
4,5 W.... 3.790	8 watts.... 6.940	12 watts... 7.840	30 watts-Spécial

L'ADAPTATEUR FM grande classe : LE MODULATOR FM 57

● Bloc oscillateur à noyau plongeur, système UKW allemand ● Facilité de montage d'accord ● Alimentation autonome ● Indicateur balance magique ● Châssis en pièces détachées avec deux détecteurs germanium..... 9.690

CONTROLEUR UNIVERSEL ÉLECTRONIQUE :

Adopté par : Université de Paris, Hôpital de Paris, Défense Nationale, etc. COMPORTE EN UN SEUL TENANT : 1. Voltmètre électronique ; 2. Ohm-mégohmètre électronique ; 3. Signal tracer HF-BF. Prix inconnu jusqu'alors..... 43.800 Notice descriptive sur demande. CRÉDIT : 2.960 fr. par mois.

CONTROLEUR UNIVERSEL CHAUVIN-ARNOUX :

28 calibres, 10.000 ohms/volt (Notice sur demande)..... 9.950


MIRE DE TÉLÉVISION (Notice sur demande)..... 25.600

DEMANDEZ ÉGALEMENT NOTRE

ÉCHELLE DES PRIX
 qui groupe en une seule page 800 prix de pièces détachées et de 120 tubes de radio avec 25 à 35 % de remise.



Sté RECTA

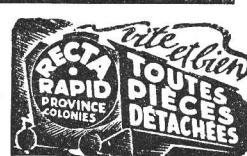SARL au capital d'un million
37, av. LEDRU-ROLLIN,
PARIS-XII^eTél. : DID. 84-14
CCP Paris 6963-99

Fournisseur de la SNCF et du Ministère de l'Éducation Nationale, etc.
 Communications très faciles.

MÉTRO : Gare de Lyon Bastille, Quai de la Rapée.

Autobus de Montparnasse : 91 ; de St-Lazare : 20 ; des gares du Nord et Est : 65.

Et voici pourquoi :

LAUCHER. Épinal (Vosges) : « Je vous félicite pour la rapidité d'exécution de ma commande, pour la présentation du poste et pour son fonctionnement impeccable. »

DAUVERGNE. Ile de Chypre : « Fidèle client de votre Maison depuis quatre ans, j'espére encore cette fois trouver chez vous l'exactitude et la ponctualité que j'ai trouvées lors des précédents achats. »

ITSWEIRE. Rosendaël (Nord) : « J'ai également le plaisir de vous annoncer combien toutes vos réalisations donnent entière satisfaction. J'ai eu l'occasion d'en monter plusieurs. Toutes mes félicitations. »

WIRZT. Strasbourg : « Le MESSACER 7FM m'est parvenu en bon état. Je suis très satisfait des résultats en FM. Avec antenne extérieure, j'arrive à avoir Munich, ce qui me fait six programmes en FM. »

DUBOIS. Casablanca : « ... le tout est arrivé en très bon état, je vous remercie de la rapidité et aussi de la qualité de votre envoi. »

SOGNER. Cameroun : « J'ai eu l'avantage de construire deux de vos montages qui m'ont donné entière satisfaction tant au point de vue musicalité que simplicité de construction. »

PALISSON. Sens (Yonne) : « Toutes mes félicitations pour votre ensemble. Il me donne entière satisfaction, il possède une très bonne musicalité ainsi qu'une stabilité et sensibilité remarquables en OC (radio A.E.F., Varsovie, Montréal, etc.). Mes remerciements pour votre excellent matériel. »

DROGUET. (A.F.N.) : « Mes colis sont arrivés en très bon état. Je suis heureux de vous faire savoir que le poste marche très bien, que je suis très content ; je vous remercie pour le soin que vous avez pris pour l'envoyer. »

BUDZINSKI. Fresnes-s/-Escaut : « Je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction pour le soin apporté à l'emballage, pour la promptitude dont vous avez fait preuve à l'expédition. L'appareil est terminé et fonctionne parfaitement. »

MAILLARD. Sissonne (Aisne) : « L'ensemble est parvenu en très bon état et dès la dernière vérification terminée, après alignement, il a été mis en service et donne entière satisfaction, c'est un excellent modèle. »

PERRAUD. Fallon (Haute-Saône) : « Il fonctionne à merveille, je peux avoir n'importe quel émetteur sans crachement, sans sifflement, sans parasite. Il me donne entière satisfaction, il possède les qualités que vous lui attribuez. »

BRISSAUD. Cognac (Charente) : « Merci et bravo pour vos deux ensembles qui fonctionnent très bien. La sensibilité sur cadre est extraordinaire. »

MARQUET. Eu (S.-Mme) : « J'apprécie combien vos montages sont clairs et faciles à réaliser. Je compte sur votre promptitude et votre amabilité. »

LEGRISS. Giromagny (T. Belfort) : « Les performances de ce poste ont dépassé mes espérances. Moi, débutant de 16 ans, j'a réussi à le faire marcher du premier coup. Permettez-moi d'appeler ceci le miracle Recta. »

SCRÈVE. Hellemmes (Nord) : « C'est avec une facilité étonnante et une satisfaction complète que j'ai réalisé le montage. »

- RÉUSSITE -

RECTA

LE SPÉCIALISTE
DE LA QUALITÉ
ET DES PRIX

TERAL

SERVICE SPÉCIAL
PROVINCE
ACCÉLÉRÉ

QUI ! TERAL EST ET RESTERA LE GRAND SPÉCIALISTE DE LA LAMPE

ATTENTION... TUBES DE TOUT PREMIER CHOIX

GRANDES MARQUES UNIQUEMENT. GARANTIE TOTALE D'UN AN
Consultez attentivement nos prix et vous serez seul juge pour comparer (car déjà, vous avez dû « subir » quelques expériences coûteuses...). En devenant notre client, vous apprécierez la valeur de cette affirmation... Attention ! Non seulement nous avons en stock les anciennes lampes de dépannage ainsi que Germanium et transistors, mais en outre nous nous efforçons de fournir à notre clientèle les toutes dernières lampes, au fur et à mesure de leur apparition.

MINIATURES	UCC85.....	575 EM134.....	385 16B8.....	900
6AB4.....	385 UF20.....	575 EZ4.....	650 6H6.....	490
6AL5.....	350 UF85.....	585 CZ23.....	625 6J5M.....	580
6AQ5.....	385 UF99.....	425 E443H.....	830 6J6.....	560
6AT6 - 6AU8..	385 UL84.....	720 5C6.....	560 6J7M.....	700
6AV4.....	275 6AT1N.....	290 1383.....	380 6K8.....	950
6AV5.....	385 6AT1N.....	690	6L6.....	750
6BA6.....	345 FAZ2.....	540	6L7M.....	800
6RE6..	450 FAZ5.....	385	6M8.....	590
CF9.....	385 FAZ7.....	485	AR2.....	950
6BX4 - 6X4...	275 6Q07 - 6RQ7.....	654	ARC1.....	1.175
CB6..	425 6R6.....	1.018	APL1.....	1.625
615 - ECC91..	520 12A18.....	650	ACH1.....	1.650
6X2.....	450 12A18.....	480	AD1.....	1.350
9P9.....	385 RIMLOCK		AF3 - AF7.....	750
916.....	560		550 6SC7.....	690
12AT6.....	385 AZ41.....	240	AX50.....	1.760
12AU6 - 12AV6	385 EAF42 - EBC41	385	AK1.....	1.350
12BA6.....	350 FCC40.....	660	AZ4.....	600
12PE6.....	495 ECH12.....	450	AZ11.....	695
35W4.....	245 FF40.....	480	AZ12.....	1.095
SOB5.....	420 EF41.....	350	AZ41.....	240
BATTERIE 7 BROCHES	EL1.....	385	CB2 - CEC1.....	750
DK92.....	520 EZ40.....	385	CF1 - CF2.....	825
114.....	405 GZ41.....	273	CF3.....	750
1R5.....	516 UAF42 - UBC41	385	CF7.....	850
1SS - 1T4.....	480 UCH42.....	485	CK1.....	900
3A4.....	435 UCH81.....	520	CK3.....	1.290
3A5.....	900 UF41.....	350	CL2.....	1.510
3Q4 - 3S4....	516 UL41.....	420	CL4.....	1.510
3V4.....	578 UL44.....	770	CL6.....	1.500
117Z3.....	410 UY41.....	245	DF11.....	1.275
DL41.....	470 UY42.....	320	DL11.....	1.275
DF67.....	580 AMÉRICAINES		EL12.....	1.390
DF70.....	654 SU4GB - SV4..	850	EL30.....	1.284
DL67.....	580 SU4GB - SV4..	395	EL34.....	910
DM70.....	290 SY3CT.....	300	EL38.....	1.078
DAF96 - DF96..	578 SY3GB.....	385	EL39.....	1.540
DK96 - DL96..	616 523.....	900	ECL11.....	1.625
NOVAL	523GB.....	850	ECL12.....	1.100
EABC80....	524.....	875	ECL13.....	1.100
EFR30.....	438 6A7.....	395	ECL14.....	1.284
EFR89.....	385 6A8.....	850	ECL15.....	900
FC80.....	470 6AF7.....	385	ECL16.....	485
FC81.....	1.250 6B7.....	900	ECL17.....	730
FCC81.....	1.370 6B6.....	1.450	ECH11.....	1.625
FCC82.....	630 6B16.....	820	ECL18.....	950
FCC83.....	630 6BQ6GA.....	1.355	EL2 - EL11....	750
ECC84.....	695 6CD6GA.....	1.450	EL12.....	1.100
ECC85.....	650 6CD6GA.....	1.450	EL13.....	1.100
ECCF80.....	683 6F3.....	680	EF11.....	1.390
ECCF80.....	653 6F6.....	680	EF12.....	1.390
ECH181.....	430 6H6.....	490	EF13.....	83
ECH180.....	430 6H8.....	4654	EF14.....	580
EF180.....	41 6H9.....	680	EF15.....	84
EF185.....	420 5K7M.....	680	EF16.....	945
EF186.....	420 5M6.....	690	EF17.....	807
FF189.....	700 6M7.....	695	EF18.....	1.500
EL181.....	380 6Q7M - 6V6.....	590	EF19.....	866A
EL181F.....	750 2SA6 - 2SL6GT	690	EF20.....	1.239
EL182.....	1.018 2ST3C.....	625	EL1.....	1.500
EL182.....	460 2ST5.....	750	EL2.....	1.500
EL183.....	520 2CZ6.....	625	EL3.....	1.500
EL184.....	385 2BQ6.....	1.337	EL4.....	1.500
FMR0 - EM81..	435 21B6.....	1.018	EL5.....	1.500
EM95 - EY51..	435		EL6.....	1.045
EY81.....	385 EUROPÉENNES		EL7.....	1.275
EY92.....	315 AK2.....	945	EL8.....	1.275
EY86.....	540 A12.....	850	EL9.....	1.275
FZ80.....	275 A14.....	760	EL10.....	1.275
FZ91.....	423 A71.....	420	EL11.....	1.275
PABC80.....	390 CPI6.....	690	EL12.....	1.275
PCCR84.....	640 CY2.....	625	EL13.....	1.275
PCF190.....	650 FA50.....	490	EL14.....	1.275
PCL82.....	755 FBC3.....	690	EL15.....	1.275
PLP1.....	780 FB4.....	590	EL16.....	1.275
PL81F.....	1.018 EBF2.....	675	EL17.....	1.275
PI182.....	420 FBI1.....	675	EL18.....	1.275
PI183.....	520 ECF1.....	675	EL19.....	1.275
PYR0.....	360 ECH3.....	660	EL20.....	1.275
PY91.....	385 FF9.....	590	EL21.....	1.275
FY92.....	310 FL3.....	590	EL22.....	1.275
JABC80.....	575 FT134.....	910	EL23.....	1.275
UBF80.....	575 EM4.....	450	EL24.....	1.275

Prix aussi avantageux pour tous le
autres types de lampes,
même à l'unité.

Prix spéciaux par quantités.

Enfin ! des tubes cathodiques d'unité
nusées, en carton d'origine cacheté et
certifiés de

GARANTIE TOTALE D'UN AN.
43 cm (17 PR4B) 14.950
54 cm (217P4B) 19.800

CES TUBES D'IMPORTATION

VIENNENT

DE NOUS ÊTRE LIVRÉS :

DK96 - DI96 - DF96 - DAF96


ainsi que des EL84

Attention : QUANTITÉ LIMITÉE!



TERAL Vous présente ses réalisations

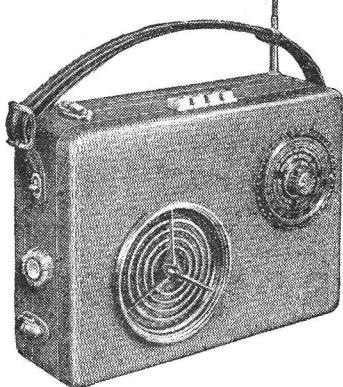LE « SYLVY »
LE 1^{er} POSTE-BATTERIE à touches!!!
et avec les nouvelles lampes
à consommation réduite!!!
(Décrit dans
RADIO-PANS de juillet 1956)




Équipé dans nos ateliers, il est facile
et économique à réaliser
● Bloc à touches ● 4 lampes DK96, DL96,
DAF96 DF96 ● Antenne télescopique ●
Cadran Elvéo ● Bloc Optalix ● H.P.
spécial Audax ● Cadre ferrox cube 20 ●
Élégante boîte gainée 2 tons : 25 x 17 x 8.
Complet en pièces détachées. **14.350**
avec piles...
Complet en ordre de marche... **15.500**

ÉCOPILE

Dispositif permettant de remplacer la
pile HT (65 et 90 V)... **1.850**

LE « SIMONY VI »

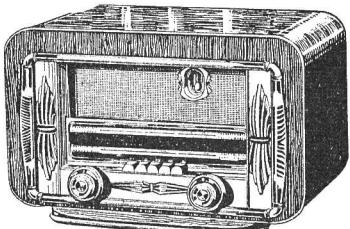
Décrit dans RADIO PLANS de nov. 1956.
Petit récepteur alternatif à cadre orientable.
6 lampes y compris le nouvel œil magique
EM80. Clavier 5 touches ORFOP. HP de
12 cm. Ébénisterie vernie macassar (dim. :
35 x 23 x 20) avec cache lumineux.



Prix des pièces principales :
Châssis - CV - Cadran. Glaire **1.700**
Le jeu de 6 lampes (EZ80, 6AQ5,
6AV6, 6BA6, ECH81, EM80)... **2.300**
Bloc. Cadre orientable, 2 MF... **2.840**
HP de 12 cm..... **1.310**
Ébénisterie avec décor..... **2.500**
Complet en pièces détachées... **13.850**
Absolument complet en or-
dre de marche... **15.200**

LE « GENY »

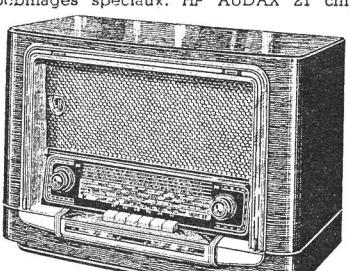Indispensable pour capter l'Afrique,
l'Orient, le Levant, les trafics aérien
et maritime!
(Décrit dans le Haut-Parleur n° 983 du 15-9)
3 gammes d'ondes courtes. HF apériodique,
blocages spéciaux. HP AUDAX 21 cm.



Bloc 6 touches : GO-PO et 3 g. OC 6 lampes + œil magique. Complet en pièces détachées (avec les 7 lampes : 6RA6, ECH81, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, EM34 et EZ80, le HP et l'ébénisterie). En ordre de marche... **20.000**
25.500

TERAL a conçu et réalisé pour vous un

TELEVISEUR MULTICANAUX MOYENNE DISTANCE

Il s'agit d'un téléviseur de très grande
classe n'utilisant que du matériel
VISODION et c'est tout dire...
Lampes utilisées : 4-ECL80, 2-PY82,
PY81, EY86, EF85, 3-EF80, 6AT7,
2-6AL5, PL83, 12AT7, 6BQ6 et tube
de 43 cm : 17PB4B.
Châssis absolument complet en
ordre de marche avec **62.000**
lampes, tubes, HP, etc.
Supp. pour ébénisterie... **12.000**

LE « CLUB » ÉCONOMIQUE

PILE
SECTEUR


avec lequel
vous capterez
LE MONDE
ENTIER

4 lampes :
DK96, DF96,
DL96, DAF96

Avec les piles, câblé, réglé.
Complet... **17.500**
● Sur secteur (alt. 110 à 245 V) à l'aide
d'une boîte d'alimentation
logeable à la place des piles. **5.850**

LE « BRIGITTA »

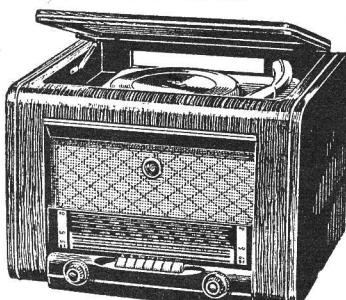Radio-phono, alternatif, 6 lampes : 2-EFB80,
ECH81, EL84, EM34 et EZ80, avec clavier
7 touches et cadre à air. Tourne-disque
microsilicon 3 vitesses Radiohm (arrêt auto-
matique, diviseur de tension).



Complet en pièces détachées, y compris
le HP et la platine Radophon
déjà posée de l'ébénisterie, **27.500**
ensemble indivisible... **30.500**
Complet en ordre de marche... **30.500**

LE « GOLF »

Poste à piles ou piles-secteur (alternatif
seulement) à l'aide d'une boîte d'alimentation
logeable à l'intérieur sans enlever
les piles. 6 lampes d'ondes dont 4 gammes
OC de 13 à 140 m. PO-GO par contacteur
à 6 touches. Lampes série économique :
2-DF96, DK96, DAF96, DL96, DM70, HP
elliptique 10/14. Antenne télescopique
incorpore. Élegant boîtier en ma-
tière moulée. Complet avec

27.000
6.200

piles...
Supplément pour boîte d'alim
... **59.000**

LE « PATTY V »

(Décrit dans le Haut-Parleur n° 984 du 15-10).
Récepteur tous courants 5 lampes. 35W4,
5OB5, 12AT6, 12AV6 et 12BE6, 4 gammes
(OC-PO-GO-BE).

HP 12 cm. Cadre ferrox cube. Ébénisterie
gainée rexine anglaise 2 tons. **10.730**
Complet en pièces détachées. **14.500**
Complet en ordre de marche. **14.500**

A votre disposition
**TOUT LE PETIT MATERIEL
MINIATURE** : Condensateurs papier
et chimiques, transistors, MF, supports, etc.
POUR MONTAGES A TRANSISTORS

ÉTUDIANTS ET MEMBRES de RADIO-CLUBS


En venant nous rendre visite, n'oubliez
surtout pas de vous munir de votre
carte... Vous ne le regretterez pas!!!

AUTO-RADIO

Monobloc 4 lampes : ECH42, EF41, EAF42
et EL42, PO, GO ; 2 tonalités : grande
sensibilité.
En ordre de marche... **18.800**

L'ÉLECTROPHONE

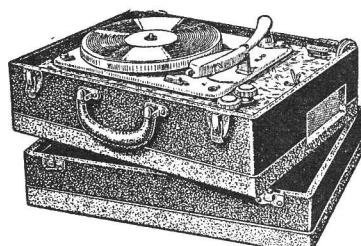Attention ! ne pas confondre...
Il y a électrophone et « ÉLECTROPHONE ».
Le nôtre est équipé d'une platine de grande
marque, avec arrêt automatique et diviseur
de tension.




Aucune augmentation malgré toutes les
améliorations apportées. Entièrement réalisé
dans nos ateliers, avec des lampes de tout premier choix : EZ80, EL84, 6AV6.
Ampli 4 wats. Tourne-disque 3 vit. micro-
silicon. Pick-up piézo-électrique à tête
réversible. Alternatif 110-220 V. Présentation
impeccable en mallette luxe avec
couvercle amovible.

Complet en pièces détachées, avec
lampes et mallette, sans surprises et le
plan du « Haut-Parleur » **16.750**
n° 977...
Complet, câblé, réglé, en ordre de
marche

Avec platine Philips ou Eden. **18.250**
Avec plaque Pathé-Marconi... **18.950**

MAGNÉTOPHONE TÉLÉCRONIC V


simple, léger, élégant, fiable et pur...

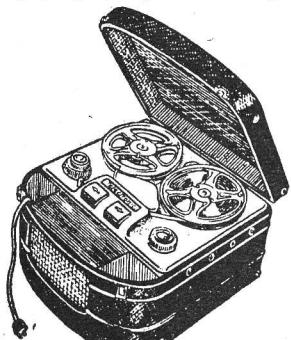

Pour la sécurité de votre
poste de télévision,
utilisez notre
**RÉGULATEUR AUTOMA-
TIQUE à fer-hydrogène**,
qui corrige les variations
de courant, 110 V pour une
entrée de 80 à 140 V, 1.2 amp.
à 2,2 amp. Prix exceptionnel
nel... **10.400**

LE « SERGY VII »

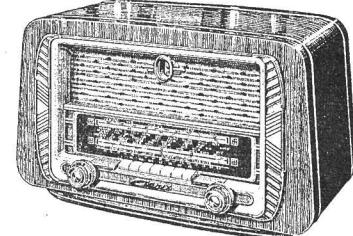
(Décrit dans le présent numéro)
Grand super-alternant 6 lampes (EZ80,
6BA6, 6AV6, ECH81, EL84 et EM85) avec
haute fréquence apériodique. Équipé d'un



grand cadre à air blindé, d'un clavier
7 touches, avec :

LUXEMBOURG et EUROPE N° 1 PRÉRÉGLÉS

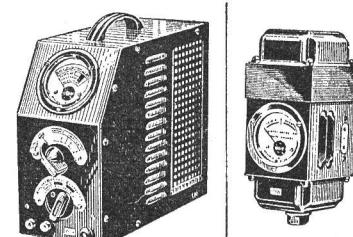4 gammes d'ondes (PO-GO-OC RE). Contre-
réaction. Contrôle de tonalité. Ébénisterie
luxueuse (dim. : 45 x 25 x 28 cm).
Absolument complet, en
pièces détachées... **17.105**
Complet en ordre de marche... **22.000**



SURVOLTEUR- DEVOLTEUR,

9 positions
sans arrêt,
cadran lumineux,
110 V. **3.450**
220 V **3.650**

AMPLIFICATEUR 12 watts en coffret
metal. Complet en pièces détachées.
Prix... **12.680**
Le jeu de lampes (EF86, ECC83, 6A32,
2-EL84) ... **2.990**

EXCEPT'ONNELLEMENT

Durant ces hostilités en Algérie tous
nos prix s'entendent franco de port
et d'emballage pour les militaires.
(Pour ces derniers aucun envoi contre
remboursement n'est autorisé.)

POUR MM LES COLONIAUX RÉSIDENT
1/2 A LA COMMANDE, 1/2 CONTRE REMBOURSEMENT

DU NOUVEAU DANS LA FLUORESCENCE

Augmentez votre puissance de lumière avec les
nouveaux tubes fluo à couche intérieure ar-
gentée formant réflecteur « THOMSON » anglais.
long 1 m. 20.
Prix exceptionnel, toutes taxes comprises... **430**

APPAREILS DE MESURE de toutes les grandes marques

CONSULTEZ-NOUS AVANT TOUT ACHAT

Ce mois-ci nous vous
recommandons
SUPER-

RADIO SERVICE CHAUVIN-ARNOUX

28 calibres. Alt. et
continu. Résistances :
10.000 ohms-
volt. En boîtier
métallique. Sc-
lide et pratique
10.000



Pour un


magnétophone

je fais confiance à

OLIVER


★ NEW-ORLEANS 1957. Nouveau modèle de qualité dont la production en grande série permet un prix de vente sensationnel. Cet appareil comporte une platine de classe avec tête d'effacement HF, tête d'enregistrement lecture 40-15.000 périodes (ces deux têtes sont capotées). Rebobinage rapide dans les deux sens (reçoit les bobines de 720 m). Haute fidélité, très facile à réaliser. L'ensemble en valise, très léger (9 kg) se présente sous un volume réduit (dim. 30 x 30 x 19). COMPLET EN ORDRE DE MARCHE EN VALISE, avec micro et 4 bande de 180 mètres... **65.000**

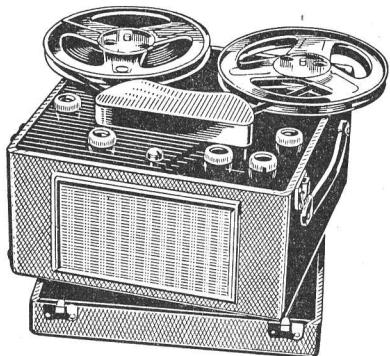COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES sans micro et sans bande..... **48.000**



★ SALZBOURG 1957. Un magnétophone semi-professionnel de grand luxe qui fait l'admiration de tous les amateurs de haute fidélité (HiFi). Commande électro-mécanique par clavier, peut recevoir jusqu'à 4 têtes magnétiques (bobine de 720 mètres). COMPLET EN ORDRE DE MARCHE EN VALISE avec tête supplémentaire pour superposition, micro et bande de 360 m. **147.000**

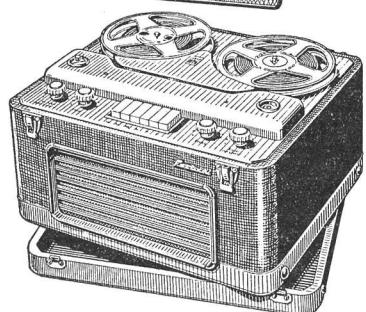
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES sans micro et sans bande..... **103.000**



★ PLATINE 1957 ADAPTABLE SUR TOURNE-DISQUES de 78 tours et sur les tourne-disques 3 vitesses comportant un moteur de 7 watts minimum. Tête d'effacement HF type F, tête d'enregistrement lecture 40 à 12.000 périodes. Reçoit bobine de 720 mètres Platine et oscillateur HF. **10.000**

Préampli HF, en pièces détachées (sans l'oscillateur)..... **11.000**

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT NETS-NETS...

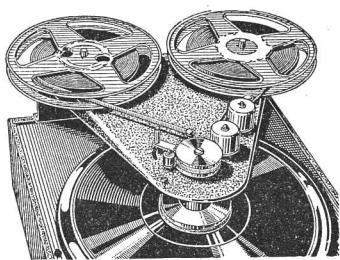

★ Dans notre CATALOGUE ÉDITION 1957 sont décrites les nombreuses combinaisons possibles entre nos différents modèles de platines et d'amplificateurs. Étant donné les modifications importantes apportées à nos diverses fabrications, ce nouveau catalogue vous est indispensable. Il vous sera adressé contre 150 francs en timbres ou mandat (C.C.P. PARIS 2135-01) ou contre remise du BON DE 150 FRANCS à détailler dans l'édition précédente.

★ Nous pouvons fournir toutes les pièces détachées mécaniques (volant, moteur, etc.) sauf tôlerie ainsi que têtes magnétiques d'enregistrement, lecture et effacement

OLIVER

5, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
PARIS-XI^e

DÉMONSTRATIONS TOUS LES JOURS,
SAUF DIMANCHES, JUSQU'A 18 H. 30.

Au service des amateurs radio!...

NOUS VOUS RECOMMANDONS
TOUT PARTICULIÈREMENT
NOTRE ADAPTATEUR POUR
MODULATION DE FRÉQUENCE

MODULÉ FM

qui a été décrit dans le numéro de RADIO-PLANS de janvier 1957.

C'est un adaptateur FM de grande classe, qui vous fera apprécier la richesse et la pureté des émissions en modulation de fréquence.

— DEVIS —

8.455

Prix complet en pièces détachées..... **2.540**

1.950

Le jeu de lampes ECC83, deux EF85, 6AL5, EZ30 (garantie 1 an).....

Ruban deux conducteurs, sous plastique, 300 ohms, pour antenne FM intérieure. Le mètre.....

80


17.500

PRIX DE L'APPAREIL COMPLET EN ORDRE DE MARCHE.....

(Schémas et instructions de montage contre 15 francs)

Aux débutants Radio... nous recommandons en particulier nos

MONTAGES PROGRESSIFS

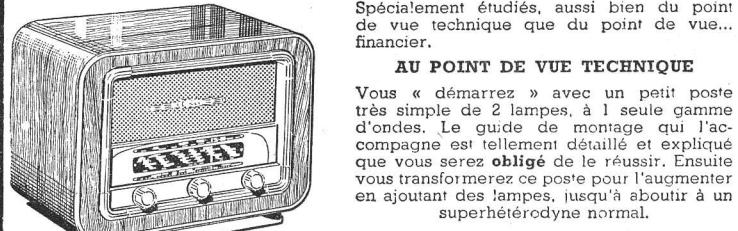

Spécialement étudiés, aussi bien du point de vue technique que du point de vue financier.

AU POINT DE VUE TECHNIQUE

Vous « démarrez » avec un petit poste très simple de 2 lampes, à 1 seule gamme d'ondes. Le guide de montage qui l'accompagne est totalement détaillé et expliqué que vous serez obligé de le réussir. Ensuite vous transformerez ce poste pour l'augmenter en ajoutant des lampes, jusqu'à aboutir à un superhétérodyné normal.

AU POINT DE VUE FINANCIER

Vous « démarrez » aux moins frais avec le minimum de pièces. Par la suite et quand vous le voudrez, vous pourrez acheter les pièces complémentaires qui s'ajouteront au premier montage. Car les pièces du premier montage ne sont pas perdues, mais toujours réutilisées.

Contre 100 francs (timbres ou mandat), nous vous enverrons par retour le dossier complet de nos montages progressifs comportant tous les schémas, instructions de montage extrêmement détaillées, et prix de toutes les pièces. Vous pourrez ainsi les étudier tout à loisir et apprécier l'effort que nous avons fait pour vous rendre ces réalisations incroyablement faciles.

LES MONTAGES PROGRESSIFS, C'EST LA RADIO A LA PORTÉE DE TOUS.

Vous pouvez également monter très facilement vous-même un

RADIO-CONTROLEUR

simple, qui vous permettra de faire toutes les mesures habituelles sur vos montages. Là aussi vous pourrez le réaliser progressivement et à bon compte, en commençant par le

CONTROLEUR N° 1.

Voltmètre continu 1.000 ohms par volt, 5 sensibilités (3, 10, 50, 150 et 350 vol's) ohmmètre jusqu'à 500.000 ohms. Cet appareil a été établi et conçu pour pouvoir ensuite être facilement et graduellement complété et fournir alors les performances suivantes :

CONTROLEUR N° 2. Voltmètre continu 1.000 ohms par volt, 5 sensibilités (3, 10, 50, 150 et 350 volts). Milliampermètre continu à 4 sensibilités (20, 50, 100 et 500 millampères). Ohmmètre à 2 sensibilités (10.000 e 500.000 ohms). Voltmètre alternatif à 5 sensibilités (10, 50, 150, 300 et 750 volts). Sonnette néon.

CONTROLEUR N° 1, ENSEMBLE COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES..... **4.490**


1.850

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES POUR RÉALISER LE CONTROLEUR N° 2.....

(Frais d'envoi : 200 francs)

(Schémas et instructions de montage contre 30 francs)

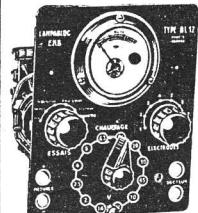Parmi la gamme des appareils de mesure et blocs E.N.B., voici :



LE LAMPABLOC BL12.


Permet de réaliser un lampe-mètre de service pour la vérification intégrale de toutes les lampes RADIO. Il suffit de le monter dans un coffret avec les divers supports, conformément à la notice détaillée avec tableau d'essai d'un millier de lampes, livrée avec l'appareil.

LE MULTIBLOC BM30

Pour réaliser un contrôleur universel de précision à 40 sensibilités, mesurant de 0 à 750 V et de 0 à 3 A cont. et alt. résistances de 0 à 2 mégohms et capacités de 0 à 20 microfarads.. **8.320**

LE MULTIBLOC C12

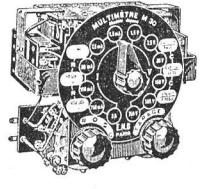avec un milliampèremètre de 1 mA permet d'obtenir 12 sensibilités : tensions continues 0 à 1 - 10 - 100 - 500 et 1.000 V. Intensités continues : 0 à 1 - 10 - 100 mA - 1 et 5 A. Résistances : de 0 à 5.000 et 500.000 ohms. Prix **2.600**



IMPORTANT! Nous assurons la réparation de tous les appareils de mesures de toutes marques.

PERLOR-RADIO

« AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO »

16, rue Héroult, PARIS-I^e — Téléphone : CENTral 65 50.

Expéditions toutes directions contre mandat joint à la commande.

Contre remboursement pour la Métropole seulement.


OUVERT tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

aucune surprise...

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1^e CHOIX ET GARANTI INTÉGRALEMENT PENDANT 1 AN

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, ils s'entendent franco à partir de 3.500 francs.

Réalisez vous-même
LE TRANSISTOR 2

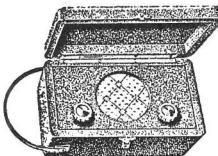


magnifique petit récepteur, de conception nouvelle, équipé d'une diode au germanium et de deux transistors dimensions 192 x 110 x 100 (décrit dans Radio-Plans d'octobre 1958)

PRIX FORFAITAIRE
pour l'ensemble en pièces détachées **7.500**

DEVIS DÉTAILLÉ ET SCHÉMAS CONTRE 30 Fr.

Montez vous-même l'
ÉLECTROPHONE

« PERFECT »

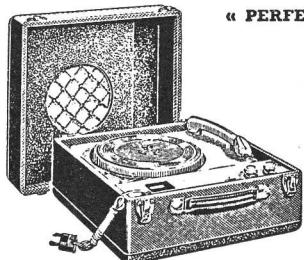


décris dans le Haut-Parleur du 15-4-56.

Prix forfaitaire pour l'ensemble en pièces détachées **16.850**

Complet en ordre de marche garantit un an. **18.750**

DEVIS DÉTAILLÉ ET SCHÉMAS CONTRE 30 Fr.

LE SENIOR 57

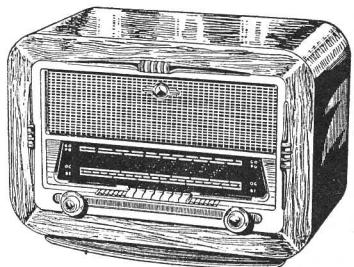

décris dans le Haut-Parleur du 15-11-56.

Dimensions : 470x325x210 %

Prix forfaitaire pour l'ensemble en pièces détachées **16.750**

Prix du récepteur complet en ordre de marche ... **18.750**

DEVIS DÉTAILLÉ ET SCHÉMAS CONTRE 30 Fr.

FER A SOUDER MICAVER

Type stylo. Fer miniat. 35 W, 110 ou 220 V ... **1.160**

Type spécial radio, 70 ou 100 W, 110 ou 220 V ... **1.160**

Type simplet 70 W, 110 V ... **955**

Pistolet Soudeur « ENGEL »



Modèle réglable 110/220, 60 w **5.000**

Modèle 110 volts, 60 watts ... **4.400**

Modèle réglable 110/220, 100 watts à éclairage automatique **7.480**

Modèle 110 volts, 100 watts, à éclairage automatique ... **6.980**

Pannes de recharge pour modèle 60 watts ... **500**

Pannes de recharge pour modèle 100 watts ... **600**

REMISE AUX UTILISATEURS

Tournevis au néon NEO'VOC

Permet le contrôle d'ascension et de vérification d'installation de l'usine, d'allumage auto, etc... Présentation matière plastique transparente. **690**

EXPÉDITION A LETTRE LUE CONTRE VERSEMENT A LA COMMANDE (CONTRE REMBOURSEMENT POUR LA FRANCE SEULEMENT)

LAMPES GRANDES MARQUES

(PHILIPS, MAZDA, etc... EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE)

Caractéristiq. européennes	EL3N	609 9P9 /	6H6.....	609 EF80 /
Série	EL38.....	1.004 9BM5	6H8.....	681 6BX6... 430
« Rimlock »	EM4.....	466 12AU6	430 6M5	717 EF85 /
	EM34.....	394 12AV6	394 6J7.....	712 6BY7... 430
	EY51.....	12BA6.....	358 6K7.....	681 EF86..... 700
EAF42.....	394 (6X2)....	466 12BE6.....	502 6L6.....	932 EF89..... 358
ER41.....	430 EZ4.....	681 35W4.....	251 6M6.....	609 EL81 /
EBC41.....	394 GZ32.....	645 50B5	430 6M7.....	717 6C16..... 789
ECC40.....	681 PL38.....	1.196 117Z3.....	430 6N7.....	1.196 EL81F... 1.004
ECH42.....	466 506	573 DAF91 /	60T.....	573 EL82 /
EF40.....	502 1883.....	394 15S.....	502 6V6.....	609 EL83 /
EF41.....	358	DAF98.....	538 25L6.....	717 6CK6... 538
EF42.....	538	Caractéristiq. américaines	25Z8.....	645 EL84 /
EL41.....	394	DF91 /	502 42	789 6R05... 394
FL42.....	609	Série	43.....	789 EM80..... 430
EZ40.....	394	DF92 /	502 47 77.78.	789 FY81..... 394
OZ41.....	287	« Miniature »	573 80	466 EY82..... 323
UAF41.....	466 6AB4 /	DF96.....	538 807	1.196 EY86..... 538
UAF41.....	394 EC92	394 DK91 /	Diodes	FZ80..... 287
URC41.....	394 6AK5 /	1R5.....	538 Germanium	PABC80..... 430
UCH42.....	502 EF95.....	789 DK92 /	OA50.....	430 PCC84..... 645
UF41.....	358 6AL5 /	1AC6.....	538 OA70	287 PCF80..... 645
UF42.....	605 ER91.....	358 DK96	573 Série « Novel »	PCL82..... 717
UL41.....	430	DL67.....	573 EAEC80 /	PL81 /
UY41 /UY42	251	EL90.....	6AK8	430 21A6..... 789
		394 DL92 /	538 EBF80 /	PL81F... 1.004
		354.....	6N8.....	394 PL82 /
Série Rouge et divers	6AU6 /	394 DL93 /	538 ECCR1 /	16A5... 430
	EF94.....	3A4.....	12AT7	645 PL83 /
	6AV6 /	573 DL94 /	15A6... 538	12AU7
AF3.....	789 EBC91	3V4.....	538 ECC82 /	645 PY80
AF7.....	789 6BA6 /	573 DL95 /	12AU7	19X3... 358
AK2.....	932 EF93	3O4.....	538 ECC83 /	645 PY81 /
AL4.....	789 6BE6 /	466 DL96	12AX7	ECC84
AZ1.....	430 EK90	573 DM70 /	717 PY81 /	645 17Z3... 394
CBL6.....	717 6BX4 /	287 DM71	ECC85	645 PY82 /
CY2.....	645 6X4 /	573 DM71	ECC80	645 19Y3... 323
E443H.....	789 6CB6	Série « Octal »	ECF82 /	UCH81
EA50.....	609 6J6 /	573 et divers	6UB.....	502
FB4.....	609 ECC91		6BA7	645 6AT7
FRC3.....	717 6P9 /		ECH81 /	502
EBCF2.....	681 6BM5	394 SY3GB	502 Transistors	BOBINAGES « OREOR »
EBCF1.....	681 6X2 /	523	860 ECI80	Bloc 25R, OC, PO, GO
	717 EY51	466 6A8	466 OC70	1.045
ECH3.....	681 6X4 /	6F8	860 ECL82	Bloc B75R, OC, PO, GO, BE
EF6.....	645 EZ90	717 MW 43 cm	717 OC71	1.045
EF9.....	609 9J6	789 MW 53 cm	15.900	Jeu de MF R30, 455 ou 480 Kc
	573 6F6	24.300	Prix du récepteur complet en ordre de marche	MF piles P30, 455 ou 480 Kc

Pour tous autres types, veuillez nous consulter (enveloppe timbrée).

GARANTIES 1 AN

Une offre sensationnelle à l'occasion
DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
MAGNÉTOPHONE RADIOLA

Magnétophone a défilement de 9 cm 5 double piste H.P. incorporé. Livré avec microphone piezo une bobine pleine et une bobine vide de 12,7 cm. Durée d'enregistrement : 1 heure sur la bande normale de 3915/00 et 1 h. 30 sur bande extra-mince 3915/00. Appareil de haute qualité musicale, d'emploi très simple, permettant d'enregistrer sur bande magnétique des sons de toute nature et de les reproduire instantanément. Dimensions : 350 x 250 x 190. Poids : 10 kg. Valeur au catalogue : 65.000 PRIX SPÉCIAL PENDANT UN MOIS NET **52 000**

PLATINES TOURNE-DISQUES

RADIOHM M 200, type semi-professionnel, cellule RM, 3 vitesses.

La platine seule **6.850**

En mallette **9.250**

PATHÉ-MARCONI 115 A, 3 v. **6.950**

VALISE gainée luxe 2 tons, dimensions ext. 355 x 295 x 145 **2.450**

Redresseurs au Sélénium

120 V, 40 millis monté sur axe. **6 15**

120 V, 70 millis monté sur axe. **650**

120 V, 90 mils monté sur axe. **765**

120 V, 80 mils sous boîtier... **540**

120 V, 120 millis sous boîtier... **880**

120 V, 200 millis sous boîtier... **1.040**

MICRO RONETTE

KID avec fil et fiches banane, très puissant, peut se brancher sur la prise PU d'un poste **1.630**

JUNIOR, sortie par prise concentrique à vis **2.035**

Aux meilleures conditions : toutes pièces détachées radio, consultez-nous

CISAILLE spécialement étudiée pour le découpage impeccable et rapide des tôles. Modification de châssis etc. Un article indispensable dans tout atelier de radioélectricien **1.950**

TELEVISION
Protégez vos téléviseurs avec un régulateur automatique de tension à fer saturé. Sécurité absolue. Sans lampe, ne nécessite aucune manœuvre. 110 volts garantis pour une entrée de 80 à 140 V ou de 180 à 260 V
Prix **15.500**

NORD RADIO

149, RUE LAFAYETTE - PARIS (10^e)


TRUDAINE 91-47 - C.C.P. PARIS 12977-29

Autobus et Métro : Gare du Nord

CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO

30 fr


Réalisez vous-même
LE RADIOPHONIA V

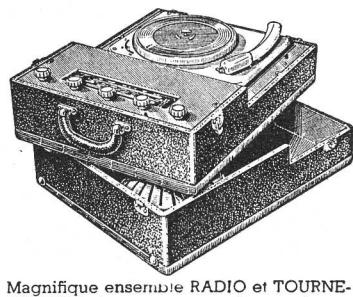

Magnifique ensemble RADIO et TOURNE-DISQUES de conception ultra-moderne. (Décrit dans RADIO-PLANS de novembre 1956.)

Prix spécial pour l'ensemble en pièces détachées. **23.000**
Complett en ordre de marche garanti 1 an **26 000**
DEVIS DÉTAILLÉ ET SCHÉMAS CONTRE 30 Fr.


LE JUNIOR 56

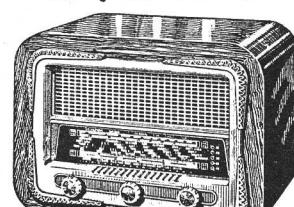

décris dans RADIO-PLANS de mai 1956
Prix forfaitaire pour l'ensemble en pièces détachées **11 750**
Prix du récepteur complet en ordre de marche **13 500**
DEVIS DÉTAILLÉ ET SCHÉMAS CONTRE 30 Fr.

BOBINAGES « OREOR »

Bloc 25R, OC, PO, GO	9 10
Bloc B75R, OC, PO, BE	1.045
Bloc B75K, OC, PO, BE, pour lampe pile	1.045
Jeu de MF R30, 455 ou 480 Kc	540
MF piles P30, 455 ou 480 Kc	630
AFAR, jeu complet avec cadre antiparasite. Ferroxube fixe et MF	2.160
Bloc clavier 903, 7 touches avec cadre à air tambour et MF VR30	3.735

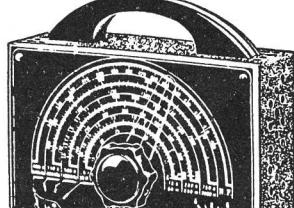

Hétérodyne Miniature Centrad HETER' VOC. Alimentation tous cour. 110/130 220/240 s. dem Coffret tôle givré noir entièrement isolé du réseau électrique **10.400**
Adaptateur 220/240 **420**

BENTOT...

Le CONTRÔLEUR CENTRAD 414 va être remplacé par un modèle amélioré, le

CENTRAD 715

à 10.000 ohms par volt

Consultez-nous...

Contrôleur Centrad Voc

16 sensibilités : Volts continus 0-30-60-150-300-600. Volts alternatif 0-30 - 60 - 150 - 300-600. Milliampères. Résistances de 50 à 100.000 ohms. Condensateurs de 50.000 cm à 5 microfarads. Livré complet avec cordons et mode d'emploi **3 900**

PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ
(Consultez-nous)

UN triomphe sans précédent...

LE nouveau
CONTROLEUR DE POCHE
METRIX modèle 460

Par ses performances et son PRIX absolument exceptionnels établit un record dans le domaine des Contrôleurs.

COMPAREZ LE !

- TENSIONS 3 - 7.5 - 30 - 75 - 300
750 Volts alternatif et continu
- INTENSITÉS 150 mA 1.5 - 15 - 75
150 mA - 1.5 A (15 A avec shunt complémentaire) Alternatif et continu
- RÉSISTANCES 0 à 20 kΩ 0 à 2 MΩ

* ÉTUI EN CUIR SOUPLE POUR LE TRANSPORT

CIE GLE DE MÉTROLOGIE
ANNECY - FRANCE

PUBLIDITEC DOMENACH

AGENCE POUR PARIS, SEINE, S.-&O. — 16, RUE FONTAINE, PARIS-IX^e — TRI. 02-34

chez vous

sans quitter vos occupations actuelles vous apprendrez

la RADIO

LA TÉLÉVISION L'ÉLECTRONIQUE

Grâce à l'enseignement théorique et pratique d'une grande école spécialisée.

Montage d'un super hétérodyne complet en cours d'études ou dès l'inscription.

Cours de :

MONTEUR-DÉPANNEUR-ALIGNEUR
CHEF MONTEUR - DÉPANNEUR
ALIGNEUR
AGENT TECHNIQUE RÉCEPTION
SOUS-INGÉNIEUR - ÉMISSION
ET RÉCEPTION.

Présentation aux C.A.P. et B.P. de Radioélectricien - Service de placement.

DOCUMENTATION RP-72 GRATUITE

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE
14, CITÉ BERGERE À PARIS-IX^e — PROvence 47-01.

La "FÎÈVRE" du secteur est mortelle pour vos installations

Protégez-les... avec les nouveaux régulateurs de tension automatiques

DYNATRA

41, RUE DES BOIS, PARIS-19^e, Tél. NOR 32-48

AGENTS RÉGIONAUX :

MARSEILLE : H. BERAUD, 11, cours Lieutaud.
LILLE : R. CERUTTI, 23, rue Charles-Saint-Venant.
LYON : J. LOBRE, 10, rue de Sèze.
DIJON : R. BARBIER, 42, rue Neuve-Bergère.
ROUEN : A. MIROUX, 94, rue de la République.
TOURS : R. LEGRAND, 55, boulevard Thiers.
NICE : R. PALLENC, 39 bis, avenue Georges-Clemenceau.
CLERMONT-FERRAND : Sté CENTRALE DE DISTRIBUTION,
26, avenue Julien.

Pour la Belgique : Ets VAN DER HEYDEN, 20, rue des Bogards,
BRUXELLES.

PUB. RAPY



BLOCS BOBINAGES
Grandes marques.



472 Kc.....	775
455 Kc.....	695
Avec BE.....	850
Av. Ferroxcube	1.650

JEUX DE M.F.
472 Kc 450
455 Kc 495

RÉCLAME
Bloc + MF
Complet 1.100



CONDENSATEURS
CHIMIQUES CARTON

8 mfd 500/550 volts..... 98 50 mfd 150/165 volts..... 110

TUBES ALUMINIUM A FILS

50 mf 150/165 V.....	120	1 x 12 mfd 500/550 V.....	140
2 x 50 mfd 160/165 V.....	210	2 x 12 mfd 500/550 V.....	225
1 x 8 mfd 500 x 550 V.....	125	1 x 16 mfd 500/550 V.....	160
2 x 8 mfd.....	185	2 x 16 mfd 500/550 V.....	250

★ TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE ★

HAUT-PARLEURS

Excitation	850
12 cm.....	1.100
17 cm.....	1.250
21 cm.....	1.650
24 cm.....	1.650

Airmant permanent	1.050
12 cm.....	1.050
17 cm.....	1.250
21 cm.....	1.580
24 cm.....	2.100

GRANDES MARQUES



UNE AFFAIRE!...

H.P. elliptique 16/24 A.P. sans transformateur..... 1.250

TRANSFORMATEURS
D'ALIMENTATION

55 millis 2 x 250-6 v 3-5 v.....	700	« Label » ou
60 » 2 x 300-6 v 3-5 v.....	725	« Standard »
70 » 2 x 300-6 v 3-5 v.....	850	garantie
80 » 2 x 350-6 v 3-5 v.....	950	un an
85 » 26350-6 v 3-5 v.....	1.025	
100 » 2 x 350-6 v 3-5 v.....	1.250	
120 » 2 x 350-6 v 3-5 v.....	1.600	
150 » 2 x 350-6 v 3-5 v.....	1.800	

SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR

110 volts..... 3.400 220 volts..... 3.550

CADRE ANTIPARASITES
« MÉTÉORE »

D'une présentation élégante
cadre à colonnes avec photo de luxe, Dim. : 24 x 24 x 7.

ORDINAIRE..... 995

A LAMPE comportant amplificateur H.F. lampe 6BA6.... 2.850

IMPORTANT SERVICE « FLUO »



Réglette laquée blanche « Révolution » se branche comme lampe ordinaire sans aucune modification. Longueur 0 m 60 en 110 volts..... 1.850 Supplément pour 220..... 250 Réglette à transfo incorporé 0 m 37..... 1.850 0 m 60 2.200 - 1 m 20 2.850 - Cerceline 4.450

QUELQUES ARTICLES EXTRAITS DE NOTRE "CATALOGUE 1957"



LAMPES PAS DE SURPRISES!...

Nos lampes, soigneusement sélectionnées, sont vendues avec

GARANTIE TOTALE DE 12 MOIS

COMPAREZ!... ET SACHEZ OU SE TROUVE VOTRE INTÉRÊT

AF3.....	620	EBF11... 1.000	EFC1.... 610	EF6.... 550	FK2.... 700	EL41.... 380
AF7.....	620	EBF80... 350	ECH3.... 600	EF9.... 520	EK3.... 800	EL42.... 550
AK2....	930	EBL1... 600	ECH42.... 420	EF41.... 350	EL2.... 750	EM4.... 420
AZ1....	400	ECC40... 640	ECH81.... 450	EF42.... 500	EI3.... 550	EM34.... 380
CF3....	730	ECC81... 600	ECL80.... 425	EF50.... 570	EL38.... 900	EY51.... 425
CF7....	840	ECC82... 600	EF5.... 550	EF80.... 375	EL39.... 1.450	EZ80.... 275
CK1....	850					GZ32.... 600
CY2....	600					CZ40.... 275
CBL1....	700					GZ41.... 275
CBI6....	650					PL81.... 740
E406....	700					PL82.... 400
E415....	200					PL83.... 500
E424....	700					PY80.... 325
E438....	700					UAF41.... 350
E443H....	650					UAF42.... 350
E446....	850					URC41.... 380
E447....	850					UCH41.... 450
E452....	850					UCH42.... 450
EAF42....	350					UF41.... 340
FBC3....	650					UF42.... 450
EBC41....	360					UL41.... 400
EBF2....	550					UY41.... 240

CADEAUX

CADEAUX par jeu ou par 8 lampes

● Bobinage 455 ou 472 Kc.

● Transfo 20 mA standard.


Le JEU

2.800

Le JEU

2.500

AMÉRICAINS	5Y3G.... 300	ECS.... 500	6L7.... 750	24.... 650	AMÉRICAIN	
IA3....	450	5Y3GB... 390	6C8.... 800	6M6.... 550	57.... 600	
IL4....	390	5Z3.... 800	6D6.... 700	6M7.... 650	58.... 600	
IR5....	500	5Z4.... 390	6E8.... 600	6N7.... 730	75.... 650	
IS5....	460	6A7.... 750	6F5.... 500	6Q7.... 500	76.... 600	
IT4....	460	6A8.... 700	6F6.... 700	6TH8.... 1.000	77.... 700	
2A6....	700	6AFT.... 380	6F7.... 250	6TH8.... 35	78.... 650	
2A7....	700	6AK5.... 500	6G5.... 650	35W4.... 250	80.... 450	
2B7....	850	6ALS.... 325	6H6.... 450	6X4.... 280	81.... 800	
2X2....	750	6AQ5.... 350	6H8.... 600	6X5.... 350	82.... 650	
3Q4....	500	6AT6.... 350	6I5.... 580	12AT6.... 350	89.... 650	
3S4....	500	6AU6.... 350	6J6.... 500	12AT7.... 450	90.... 800	
3V4....	600	6BA6.... 340	6J7.... 650	12AU7.... 550	806.... 450	
4Y25....	1.250	6BE6.... 400	6K7.... 550	12BA6.... 340	807.... 1.250	
SU4....	1.050	6BT7.... 780	6L6.... 720	12BE6.... 450	808.... 380	
				50B5.... 390	4054.... 900	

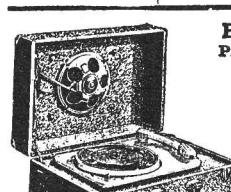

EXCEPTIONNEL!...

Platines Tourne-disques

3 vitesses

- PATHÉ-MARCONI
- RADIOMHM
- PHILIPS
- TEPPAZ

UN PRIX UNIQUE...

La Platine NUE..... 6.850

En valise..... 9.800

ÉLECTROPHONE, puissance 4 watts avec tourne-disques 3 vitesses haut-parleur dans couvercle. En ordre de marche..... 17.900



« CHAMPION 57 » Radio-phono

Platine 3 vitesses pour disques toutes dimensions. Musicalité remarquable. Grande puissance sonore. Ebénisterie de grand luxe, sobre et élégante EN ORDRE DE MARCHÉ

29.680

« TIGRE »

Alternatif - 6 lampes

4 gammes OC-PO GO-BE

Le châssis complet prêt à câbler..... 6.500

Le jeu 6 lampes..... 3.000

Le HP 19 cm..... 1.150

Ébénisterie 450 x 350 x 240 3.450

En ordre de marche..... 15.500

15.500

« FRÉGATE ORIENT 57 »

Description technique parue dans « Radio-Plans ».

N° 101 de mars 1956.

CADRE INCORPORÉ ORIENTABLE

LE CHASSIS

prêt à câbler..... 8.700

Le jeu de 6 lampes..... 2.950

L'ébénisterie (38 x 26 x 21 cm)..... 2.350

COMPLET en ordre de marche..... 15.800

14.500

Le même modèle SANS CADRE INCORPORÉ COMPLET, en pièces détachées..... 12.950

DE MARCHE..... 14.500

14.500

Comptoires
CHAMPIONNET

14, rue Championnet - PARIS (18^e) - Tél. : ORNANO 52-08
C.C.P. 12.358-30 Paris

ATTENTION ! MÉTRO Pte de CLIGNANCOURT ou SIMPLON

Expéditions immédiates PARIS PROVINCE contre remboursement ou mandat à la commande

DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE GÉNÉRAL 1957

Joindre 6 timbres à 15 francs pour frais S.V.P.

GALLUS-PUBLICITÉ

SAISON 57



● AMPLI B.F. à 4 transistors sorties 250 mws.

OC71 + OC71 + 2 OC72
Complet en pièces détachées..... 12.300
(Description dans le « Haut-Parleur » du 15 mai 1956.)

● P. G. A.

(Printed circuit amplifier,
ci-contre.)

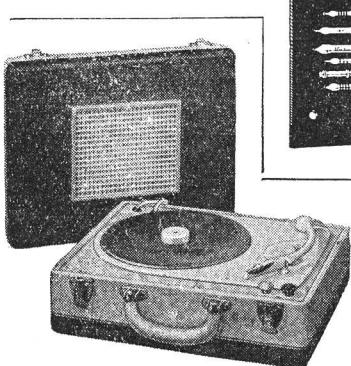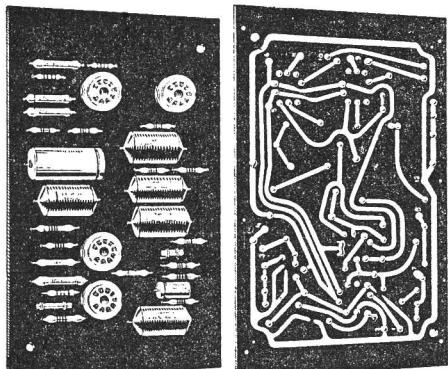Ampli haute fidélité 10
watts à circuit imprimé.
P.P. EL 84. Câblé. 6.500
Tubes, alimentation, vo-
lumes, contrôle en sus.




● ÉLECTROPHONE N 100.

décris dans ce numéro, page 40.
Mallette électrophone en pièces détachées équipée des nouveaux tubes
Noval 100 ms, sortie UL84. Complet avec tourne-disques 3 vitesses micro-
silicon grande marque, châssis, mallete
HP, etc..... 17.500

● ADAPTATEUR F.M. CASCODE.

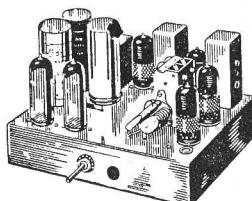(ci-contre) décris dans le H.-P. du 15 février 1956.
Châssis en pièces détachées sans tubes ni alimen-
tation..... 7.700
Avec tubes et alimentation..... 14.500




● CONVERTISSEUR 6/45 volts à transistors.

Alimentation haute tension pour deux tubes série 1T4 ou DK96, etc., pour la construction
de postes portatifs économiques, 2 lampes + Transistors.

● MAMBOCADRE.

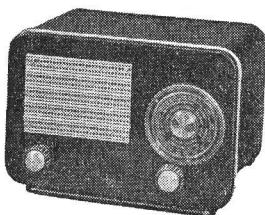décris dans le « Haut-Parleur » du 15 janvier 1957.
Super toutes ondes cadre incorporé utilisant les
tubes Noval 100 ms. Complet en pièces détachées,
châssis, ébenisterie..... 9.950



● TÉLÉVISEURS.

1^o Téléclub MD à rotateur - 18 tubes.
2^o Supertéléclub, moyenne ou grande distance.

GROSSISTE DÉPOSITAIRE OFFICIEL TRANSICO

Condensateurs céramiques - Ajustables à air, à lames - Condensateurs au papier
Capatrop et en boîtier étanche. BATONNETS, NOYAUX, FERROXCUBE et FERROX-
DURE - Résistances CTN et VDR - Germaniums, transistrons, thyatron, cellules, tubes
industriels et pièces pour comptage électronique.

PIÈCES DÉTACHÉES POUR TRANSISTORS

Matériel disponible : OC 70 - OC 71 - 2 × OC 72 - Transfos de sortie et de liaison -
Supports - Electrochimiques miniatures - Résistances subminiatures et disques CTN -
Capacités céramiques et papier métallisé.

PIÈCES MINIATURES POUR PROTHÈSE AUDITIVE

MATÉRIEL POUR DÉTECTEURS DE RADIO-ACTIVITÉ

DOCUMENTATION SUR DEMANDE CONTRE 60 fr. EN TIMBRES

RADIO-VOLTAIRE

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XI^e. — ROQ. 98-64
C.C.P. 5608-71 Paris

Facilités de stationnement

PUBL. RAPY

Une auto se paie deux fois

- 1^o Quand
on l'achète.
2^o Quand
on ne la soigne pas.



Si vous voulez
savoir
conduire la vôtre,
mais aussi l'entretenir, la dépanner et la réparer

lisez ce guide précieux :


COMMENT SOIGNER VOTRE AUTO

Un volume de 200 pages et 60 dessins.

Prix : 200 francs

Ajoutez pour frais d'expédition 30 francs à votre mandat ou chèque
postal (C.C.P. 259-10) adressé à la Société Parisienne d'édition,
43, rue de Dunkerque, Paris-10^e. - Aucun envoi contre rembourse-
ment. - Ou demandez-le à votre librairie qui vous le procurera.

Exclusivité Hachette.

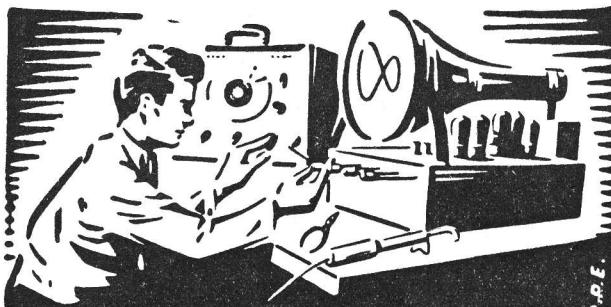

R.P.E.

COURS DU JOUR
COURS DU SOIR
(EXTERNAT INTERNAT)
COURS SPÉCIAUX
PAR CORRESPONDANCE
AVEC TRAVAUX PRATIQUES

chez soi
Guide des carrières gratuit N° P. R. 702

ÉCOLE CENTRALE DE TSF
ET D'ELECTRONIQUE

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2^e - CEN 78-87



- Technique très poussée
- Performances rigoureusement contrôlées


FM - HI - FI

METEOR FM 107

Décrit dans *Radio-Plans* d'octobre 1956

— 10 tubes, 15 circuits HF accordée, F.M., Contacteur à Clavier, Grand Cadre incorporé, B.F. haute fidélité, commandes séparées graves et aiguës, 4 H.P. spéciaux dont un statique à feuille d'or. Châssis en pièces détachées.... **23.690**
Lampes..... **4.750**

Livrable en châssis réglé ou complet.

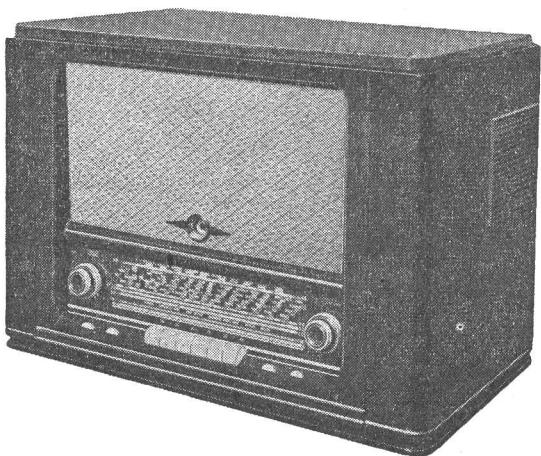


● Nos MODÈLES existent en RADIOPHONOS et en MEUBLES ●
(Têtes piézo ou magnétiques General Electric) Pointe microsillon diamant
Enceinte acoustique de 130 dm³ - Discothèque

TUNER FM 57

Voir article dans *Toute la Radio* de novembre 1956.


Nouveau Récepteur FM 8 tubes + 2 germaniums, sortie cathodyne permettant d'attaquer un ampli haute fidélité. Matériel semi-professionnel.

Très grande sensibilité.

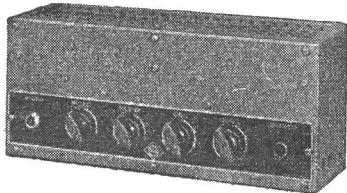

TELE-METEOR 57

MULTICANAUX

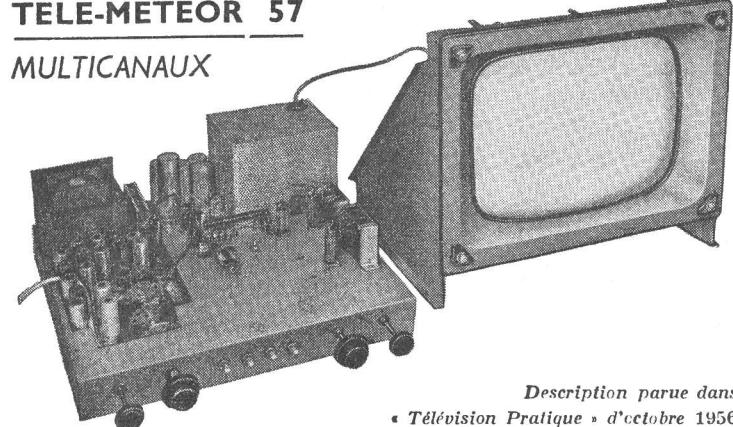

Description parue dans

« Télévision Pratique » d'octobre 1956

LUXE..... Bande passante 10 Mc — Sensibilité 65 µV
LONGUE DISTANCE à comparateur de phases

Bande passante 10 Mc — Sensibilité 15 µV

Ces deux modèles pour tubes 43 et 54 cm ALUMINISÉS ACTIVES

**NOMBREUSES RÉFÉRENCES
DE RÉCEPTION A LONGUE DISTANCE**

Modèles FRANCE — EXPORT — PORTABLES — PILES-SECTEUR — ACCU-SECTEUR — MALLETTES — TIROIRS — PLATINES P.U.

Fournisseurs depuis 1932 de la Radio-Télévision Française, des Ministères de la France d'Outre-Mer, de la Défense Nationale, de l'Education Nationale, des Missions Coloniales et Météorologiques, S.N.C.A.S.O., Grandes Ecoles officielles, Préfectures, Consulats, Evêchés, Municipalités, Mess, Exploitations, Expéditions françaises Himalaya 1954-1955, Club Alpin, S.N.C.F.

Catalogue 1957 contre 100 francs en timbres.

Ets GAILLARD

21, rue Charles-Lecocq, PARIS-XV^e - Tél. : VAUGirard 41-29
Adresse télégraphique : GAILLARADIO-PARIS. C.C.P. 1818.35

Ouverts tous les jours, sauf Dimanche et fêtes, de 8 à 19 h.

METEOR FM 147

décrit dans le *H.-P.* du 15 septembre 56.
14 tubes + 2 germaniums, 18 circuits HF accordée, PLATINE FM Cascode + 3 étages MF câblée et réglée. Très grande sensibilité. Sélectivité variable. BF haute fidélité, 0,1 % à 9 watts. Push-pull, indicateur d'accord balance magique 6AL7. Contacteur à clavier. Grand cadre incorporé. Commandes des graves et des aiguës séparées. Transfo de sortie à enroulement symétrique. 5 haut-parleurs spéciaux dont un statique à feuille d'or. Châssis en pièces détachées.... **27.595**
Lampes..... **4.690**
Platine FM câblée et réglée avec 5 lampes et 2 germaniums.... **13.200**
Livrable en châssis réglé ou complet.

AMPLI-METEOR 12 watts 57

Décris dans *Radio-Plans* de janvier 1957.
5 étages, transfo de sortie de très haute qualité, bruit de fond sur entrée micro, souffle + ronflement < - 60 dB, Distorsion : 0,1 % à 9 Watts. Commandes des graves et aiguës séparées : relèvement possible 18 dB, affaiblissement possible 20 dB à 10 et 20.000 périodes. Prise pour haut-parleur statique. Livré en pièces détachées ou complet.

TABLE BAFFLE A CHARGE ACOUSTIQUE

Complément indispensable pour la haute fidélité.

MICRO-SELECT 57


Décris dans le *H.P.* du 15 novembre 56

Nouvel Electrophone 6 watts

4 réglages :

micro, P.U., grave, aigu. 2 haut-parleurs. Casier à disques. Couvercle amovible. Existe en version accusateur.

Livrable en pièces détachées au complet.

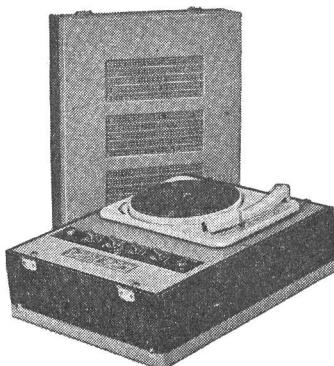


SUPER MICRO-SELECT 57

Super-electrophone 12 watts, 3 haut-parleurs.

UN VRAI MAGNÉTOPHONE COMPLET

★ 3 MOTEURS

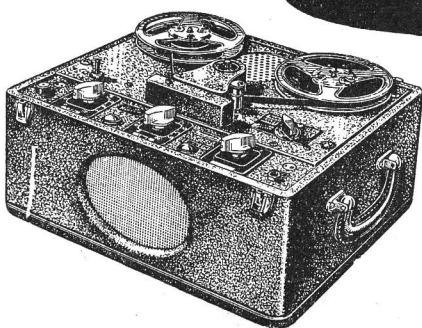- ★ 2 VITESSES
- ★ 2 PISTES
- ★ 2 TÊTES HI-FI
EFFACEMENT HAUTE-FRÉQUENCE
- ★ AMPLI 3 WATTS
NOUVEAU LES LAMPES
- ★ HAUT-PARLEUR 13x19
- ★ GRANDES BOBINES
4 HEURES
- ★ PRISES
MICRO-PU-HPS



MAGNETIC-FRANCE

STANDARD

CARTON STANDARD

contenant
TOUT LE MATÉRIEL

- AMPLI ● LAMPES ● HAUT-PARLEUR
- MALLETTTE DE LUXE
- ÉLÉMENS MÉCANIQUES, etc...

et une documentation très détaillée permettant une réalisation TRÈS FACILE de ce magnétophone

FRS 43.800

PLATINE MÉCANIQUE seule..... 28.480
APPAREIL COMPLET EN ORDRE DE MARCHE Garanti UN AN..... 56.000

LA MAISON DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES pour HAUTE-FIDÉLITÉ et MAGNÉTOPHONES

PLATINES TOURNE-DISQUES

Platine 3 vitesses « RADIOHM » tête piézo.
Prix..... 8.500

Par deux..... 8.000

Par trois..... 7.500

Platine semi-professionnelle 3 vitesses M200 tête à reluctance variable.

« General Electric »..... 15.850

La même avec tête diamant.... 28.500

Platine avec tête haute fidélité céramique SONOTONE U.S.A. (ne nécessite pas de préampli) 20 à 20.000 p. s sortie 0,5 V. Prix..... 14.500

Bras PU professionnel de précision à poids réglable tête G.E..... 8.950

La même avec tête céramique SONOTONE..... 7.500

Changeur de disques 4 VITESSES « MONARCH » Modèle 1957.

Complet..... 16.500

Avec tête à reluctance variable,

« General Electric »..... 22.000

PREAMPLIFICATEURS

Pour « General Electric » avec filtres : aiguës, graves, gain..... 6.000
Pièces détachées : 3.950

CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ

Description Technique parue dans « RADIO-PLANS » N° 102 d'avril 1956

AMPLIFICATEURS ULTRA-LINÉAIRES

6 lampes PUSH-PULL. Puissance : 8 W.
Prix..... 24.000
En pièces détachées..... 17.000
12 watts avec transfo « Milleroux ».
Prix..... 30.500
En pièces détachées..... 21.500

TRANSFORMATEURS DE SORTIE PUSH-PULL

« Magnetic-France » à prise d'écran, 8 à 12 watts..... 4.750
« Milleroux » HF 15 watts ultra-linéaire.
Prix..... 10.800
« Savage » importé G.B..... 10.200

MICROPHONES Type Télévision.

Marque « Magnetic-France » à filtre et chambre acoustique. 3.600
Le même modèle sur pied..... 5.600
Dynamique « HI-FI » avec pied..... 8.800



HAUT-PARLEURS

Marque « Princeps »
Bi-cone 25 cm, 8 watts..... 5.200
Bi-cone spécial 28 cm, 12 watts, suspension en peau, fréquence de résonance 28 ps..... 9.500
Elliptique exponentiel géant, 21x32 cm..... 3.850

Marque « GE-GO » Haute fidélité.


Soucoupe 25 cm - 8 watts..... 4.200
Soucoupe 28 cm - 12 watts..... 5.800
Nouveau modèle de salon : 28 cm « graves », 16 cm « aiguës » avec coffret contenant les filtres de coupure. L'ensemble..... 12.800

DIVERS

NOUVEAUTÉ 1957 HAUT-PARLEUR très HAUTE FIDÉLITÉ « VÉRITÉ »
Reproduction intégrale de 30 à 18.000 p/s
31 cm BI-CONE 20 WATTS
PRIX de LANCEMENT... 18.000

ENCEINTE ACOUSTIQUE

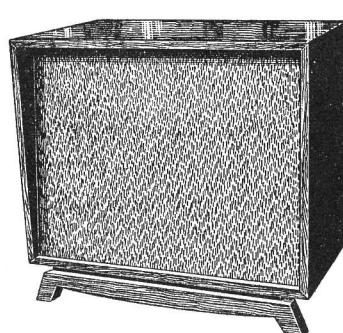Meuble haut-parleur exponentiel replié, à chambre intérieure insonorisée.



Modèle spécial pour 2 HP GE-GO


Ciré, acajou ou noyer 15.500
Verni, acajou ou noyer 18.000

TÉLÉVISEUR 54 cm COURT

DÉVIATION 90°

ROTACTEUR 6 CANAUX

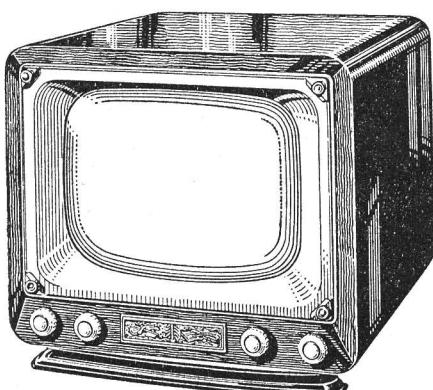Description technique parue dans « RADIO-PLANS » N° 110. DÉC. 1956




La platine HF avec ROTACTEUR 6 CANAUX, équipée d'un canal au choix (à préciser s. v. p.) est livrée CABLÉE et RÉGLÉE.

COMPLET en pièces détachées, sans ébénisterie..... 78.400

L'ébénisterie complète avec cache..... 15.500

ENSEMBLE « CL 240 »

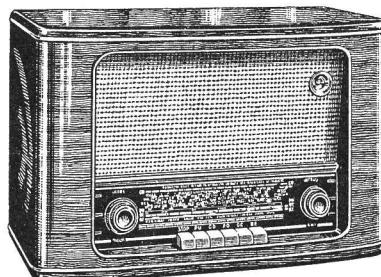

ENSEMBLE constructeur comprenant :

● Châssis long. : 450 mm ● Cadran ● Boutons ● Bloc clavier 6 touches (Stop-OC-PO-GO-FM-PU) ● Cadre HF blindé ● CV 3 cages et ensemble « Modulex » avec MF, 2 canaux et discriminateur.

L'ensemble..... 11.100

Le récepteur complet, en pièces détachées avec 2 haut-parleurs et ébénisterie..... 29.950


En ordre de marche : 34.000

Le même ensemble, sans FM..... 8.350

Complet en pièces détachées avec 1 HP et ébénisterie, Prix..... 22.500

En ordre de marche : 24.000

ENSEMBLE « CC 200 »

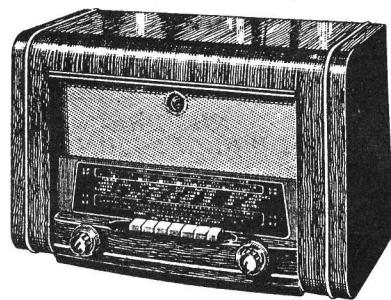

175, rue du Temple, PARIS-3^e
2^e cour à droite.

Téléphone : ARCHives 10-74.

Métro : Temple ou République.

C.C. Postal : 1875-41 PARIS

ÉBÉNISTERIES - MEUBLES RADIO et TÉLÉ.

Toutes les pièces détachées Radio et Télévision,

GALLUS-PUBLICITÉ

RADIO Bois

ABONNEMENTS :

Un an..... 750 fr.
Six mois.... 390 fr.
Étranger, 1 an 810 fr.
C. C. Postal : 259-10

PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS

la revue du véritable amateur sans-filiste
LE DIRECTEUR DE PUBLICATION : Raymond SCHALIT

DIRECTION-
ADMINISTRATION
ABONNEMENTS
43, r. de Dunkerque,
PARIS-X^e. Tél : TRU 09-92

RÉPONSES A NOS LECTEURS

Nous répondons par la voie du journal et dans le numéro du mois suivant à toutes les questions nous parvenant avant le 5 de chaque mois et dans les dix jours aux questions posées par lettre par les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux conditions suivantes :

1^o Chaque lettre ne devra contenir qu'une question.

2^o Si la question consiste simplement en une demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demande une enveloppe timbrée à votre adresse, écrite lisiblement, un bon réponse, une bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour les lecteurs habitant l'étranger.

3^o S'il s'agit d'une question d'ordre technique, joindre en plus un mandat de 100 francs.

● M. J. Z..., à Alger, désirant monter l'hétérodyne décrite dans le numéro 108, veut y apporter certaines modifications. Il possède un transfo d'alimentation de 70 millis, 2 300 V 6 V 3, une valve 506 et une self de filtrage 1.200 ohms. Il désire substituer à l'alimentation décrite celle constituée par son ensemble, et demande la modification à apporter.

Vous pouvez parfaitement utiliser votre alimentation sur l'hétérodyne sans modifier le schéma. Néanmoins, comme la tension délivrée par cette alimentation risque d'être trop forte, nous vous conseillons de brancher à la sortie de votre alimentation une résistance de 50.000 ohms bobinée faisant diffuseur de tension. Vous reliez la ligne + HT de l'hétérodyne sur le collier de résistance et vous réglez ce dernier de manière à obtenir une tension comprise entre 150 et 130 V.

● M. M. D..., à La Rochelle, qui possédait un récepteur équipé des tubes : EF41, ECH42, EF41, EBC41, EL41, GZ41, 6M4, a ajouté un montage push-pull avec une deuxième EL41 et une EAF42 comme déphasuseuse. L'audition est bonne, mais il constate qu'au bout d'une heure de marche, le transfo d'alimentation chauffe exagérément, ainsi que la bobine d'excitation du HP sur laquelle il ne peut tenir les doigts. De plus, il n'a que 160 V de HT filtrée. Il voudrait savoir la cause de ces anomalies :

Il est normal que votre transformateur chauffe, car la consommation HT d'un tel poste dépasse largement 80 mA. Nous vous conseillons d'ailleurs de vérifier cette consommation. Il vous faudra remplacer ce transfo par un de 120 mA.

Pour éviter la chute dans la bobine d'excitation, utilisez un HP à aimant permanent et remplacez la bobine d'excitation par une self de filtre de faible résistance ohmique (500 ohms maximum).

La valve GZ41 est aussi insuffisante. Remplacez-la par une GZ32.

● M. D. C..., à Paris, XV^e, qui possède une boîte d'alimentation (système à vibreur), entend des vibrations dans le magnétophone et voudrait savoir comment les supprimer.

Il voudrait également modifier la fréquence du courant de cette alimentation.

Pour supprimer ou tout au moins atténuer suffisamment les vibrations du vibreur de votre alimentation, il faudrait monter cette dernière sur un support élastique et la placer dans une boîte insonorisée avec de la laine de verre, par exemple.

D'autre part, il est impossible de modifier la fréquence du courant fourni par votre alimentation, celle-ci dépendant essentiellement des caractéristiques du vibreur.

● M. H. J..., à Paris, VI^e, qui a monté le petit récepteur à amplification directe du numéro 99, se plaint de ronflements et de claquements et voudrait en connaître la cause :

Les claquements que vous entendez sur votre récepteur sont dus à des parasites et ne peuvent être supprimés qu'en antiparasitant leur source, par exemple, en plaçant un condensateur aux bornes des interrupteurs produisant ce bruit.

En ce qui concerne le ronflement, il est possible que cela soit dû à un mauvais filtrage. Essayez de remplacer les condensateurs électrochimiques. Enfin, si cela ne suffit pas, mettez un condensateur de 0,1 F entre la plaque de la UY41 et le châssis.

● M. C. M..., à Paris, XVII^e, qui veut monter un meuble radio-phono dans une ébénisterie demande :

1^o Comment il doit placer les haut-parleurs (25 cm, 12 cm et cellule électrostatique) les uns par rapport aux autres.

2^o Comment aménager le baffle. Doit-il y placer des matériaux insonores (feutre épais, isorel mou) etc, et comment les disposer.

Si vous en avez la possibilité, nous pensons que la meilleure solution est de placer vos trois haut-parleurs sur une même ligne, située au milieu du panneau avant du baffle, sinon disposez-les suivant le sommet d'un triangle, le grand haut-parleur en haut.

Vous auriez intérêt, de manière à éviter les résonances du baffle, à recouvrir l'intérieur avec un matériau insonore, ceux que vous nous citez convenient parfaitement.

Vous pourriez soit les coller, soit les clouer.

● M. R. V..., à Bussigny (Suisse), qui a fait un contrôle sur un appareil de radio, a eu un incident assez bizarre. Lors d'une mesure de tension anodique effectuée sur un châssis avec un contrôleur universel, et bien que ce dernier ait été branché correctement, l'aiguille de l'appareil déviant à gauche de l'échelle, s'il intervertisse les fils, l'aiguille portait à droite. Il voudrait savoir ce qui s'est passé.

Pour pouvoir répondre avec certitude au sujet du phénomène que vous nous signalez, il aurait fallu que nous sachions en quel point exact du montage vous avez effectué la mesure. Nous pensons cependant pouvoir donner l'explication suivante :

Une charge négative s'était accumulée sur l'électrode de la lampe, ce qui provoquait la déviation inverse du contrôleur. Lorsque vous avez branché l'ohmmètre, cette charge s'est accumulée à la masse et a disparu, ce qui explique qu'après l'indication de tension était correcte.

● M. A. L..., à Marseille, intéressé par le récepteur AM/FM décrit dans le numéro 108 demande des précisions, notamment sur l'alimentation :

1^o Quelle tension doit-on trouver sur l'écran de la EL84 ?

2^o Quelle tension doit-on trouver à la sortie de la cellule de filtrage qui alimente la plaque de la EL84 ?

3^o Quelles sont les impédances du transfo de haut-parleur de sortie ?

Nous vous communiquons ci-dessous les renseignements que vous désirez :

1^o Sur l'écran de la EL84, la tension doit être de 280 V.



PUBLICITÉ :
J. BONNANGE
62, rue Violet
- PARIS (XV^e) -
Tél. VAUGIRARD 15-60

Le précédent n° a été tiré à 37.981 exemplaires
Imprimerie de Sceaux, à SCEAUX (Seine).

SOMMAIRE**DU N° 112 FÉVRIER 1957**

L'aube des semi-conducteurs.....	17
Petit changeur de fréquence économique 3 lampes Noval plus valve et cadre incorporé.....	21
Capacimètre automatique.....	25
Faisons le point sur les semi-conducteurs.....	27
Récepteur 4 lampes plus valve et indicateur d'accord.....	29
L'émetteur-récepteur FV6-16.....	35
Électrophone facilement transportable	40
Transistor détecteur à double bloc d'accord.....	43
Voltmètre à lampes.....	47
Dispositif électronique pour l'allumage d'une lampe à la tombée du jour.....	51
Le dépannage rationnel.....	52

2^o A la sortie de la cellule de filtrage qui alimente cette lampe, la tension doit être de 250 V.

3^o L'impédance du transfo de haut-parleur de sortie est de 5.000 ohms.

● M. J. V..., à Courbevoie, qui a construit le petit poste portatif à transistors décrit dans notre numéro 108, utilise une antenne de 10 mètres de fil souple sous gaine soie. Il demande la meilleure antenne et quelle longueur adopter. Il demande également si un cadre ne donnerait pas de meilleurs résultats :

Dix mètres d'antenne nous paraissent en effet insuffisants et nous pensons que vous auriez intérêt à porter cette longueur à 20 mètres en utilisant le même fil. Disposez cette antenne horizontalement et à une hauteur aussi grande que possible. En effet, la sensibilité procurée par une antenne dépend essentiellement de la distance qui la sépare du sol.

Un cadre n'est pas suffisamment sensible pour donner de bons résultats avec un appareil semblable.

● M. R. P..., à La Chapelle-Voland (Jura), nous demande pour quelle raison le chauffage des lampes dans un « tous courants » doit-il être dans un certain ordre.

D'autre part, dans le volume d'Hemardinguier « Le dépannage des récepteurs modernes », est décrit un lampemètre où toutes les grilles sont reliées à la plaque. Il demande s'il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure rapide, pour éviter l'effet d'une forte tension sur la grille de commande.

1^o L'ordre adopté pour le branchement des filaments dans un poste « tous courants » est déterminé de manière à éviter les ronflements. En particulier, il est nécessaire que le filament de la première détectrice et première BF soit en bout de chaîne du côté de la masse.

2^o Dans un lampemètre sur lequel on relie toutes les grilles à la plaque, pour effectuer la mesure, on fait fonctionner la lampe en diode, la tension d'alimentation est dans ce cas déterminée de manière à ne provoquer aucune détérioration de la lampe. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer une mesure rapide, aucun accident n'étant à craindre.

(Suite page 58.)

BON RÉPONSE DE Radio-Plans

LA LIBRAIRIE PARISIENNE

43, rue de Dunkerque, PARIS-X°. — Téléphone : TRU. 09-95.
possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un aperçu.

POSTES A GALÈNE

BOURSIN. Quinze postes à galène à construire soi-même. 50 g.....	58
GINIAUX. Les postes à galène. Le premier pas du sans-filiste, récepteurs à cristaux modernes. Étude et réalisation. 100 g.....	300
C. GUILBERT. Radiorécepteurs à galène. Réalisation des postes à galène depuis le plus simple jusqu'au plus perfectionné. 16 pages, format 21x27, 60 g.....	180
MOUSSERON. Les postes à galène modernes. 70 g.....	185

LAMPES

ADAM. La lampe de radio, nouvelle édition comprenant les nouvelles lampes. 561 pages. 770 g.....	1.000
AISBERG, GAUDILLAT, DE SCHEPPER. Radio-tubes. Une documentation unique donnant instantanément, et sans aucun renvoi, toutes les valeurs d'utilisation et culottages de toutes les lampes usuelles, 144 p., format 12x22, 210 g. 7 ^e édition.....	600
ASCHEN. L'emploi des tubes électroniques. 1. Généralités, circuits, tubes, procédés de modulation. 120 pages, 130 g.....	360
2. Circuits H.F., filtres et circuits accordés. 168 pages, 170 g.....	420
3. Circuits B.F., pièces détachées, B.F., haut-parleurs, réalisations d'amplificateurs. 180 g.....	540
CHARACTERISTIQUES OFFICIELLES DES LAMPES RADIO. 1. Lampes européennes, série standard. Épuisé. 2. Lampes américaines, série octale. Épuisé. 3. Lampes européennes, série Rimlock-Médiun. 80 g.....	210
4. Lampes américaines, série miniature. 90 g. Prix.....	210
5. Tubes cathodiques. 80 g.....	210
6. Tubes Noval, série télévision. 80 g.....	210
7. Tubes Noval, 2 ^e série. 80 g.....	210
CHRÉTIEN. Théorie et pratique des lampes de T.S.F. — Tome I. Étude des lampes et de leurs électrodes. 240 g.....	420
— Tome II. Utilisation des lampes. 240 g. Prix.....	450
— Tome III. Utilisation des lampes en basse fréquence et circuits réactifs. 240 g.....	540
FINK. Théorie et application des tubes électroniques. 292 pages, 450 g.....	1.520
GAUDILLAT. Lexique officiel des lampes radio. Sous une forme pratique et concise, toutes les caractéristiques de service, les culottages et équivalences des lampes européennes et américaines. 88 pages, format 13x22. Nouvelle édition. 250 g.....	300

ACCESOIRES DE RADIO

SOKORINE. Blocs d'accords. Toutes les données techniques des principaux blocs d'accords industriels. Schémas de branchement et procédure d'alignement. Fasc. 1 et 2, 32 p., format 21x27. Chaque fascicule.....	180
— Blocs d'accord 54. Schémas de branchements et d'utilisation des blocs de bobinages commerciaux utilisés en 1954, 32 pages, format 21x27, 100 g.....	240


B.F. ET AMPLIFICATEURS

K.-L. TERRY. 50 montages de technique mondialement. Récepteurs, adaptateurs, convertisseurs, préamplificateurs, mesures diverses, voltmètres ordinaires et à lampe, technique oscillographique, transmission à faible distance (interphones, pick-up sans fil, etc...), générateurs et oscillateurs, alimentation régulée, antennes, petits montages BF, amplificateurs BF. Ce livre s'adresse aussi bien aux techniciens qu'aux artisans auxquels il rendra les plus grands services. Album 50 pages 21x27 avec 50 schémas et figures. 180 g.....	280
BESSON. Schémas d'amplificateurs BF. 72 pages, 18 schémas. 150 g.....	270

LA LIBRAIRIE PARISIENNE

est une librairie de détail
QUI NE VEND PAS AUX LIBRAIRES
Les prix sont susceptibles de variations

AMPLI

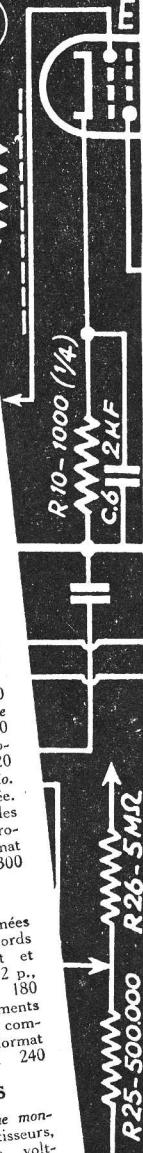

- La sonorisation. 3 volumes, 224 pages, 141 figures, 19 photos hors texte. 360 g. 650
- Boé. Les installations sonores. 106 pages, 140 g.....
- G.A.BRIGGS. Le haut-parleur. 104 pages 14x22, avec 44 figures 1954. Broché. 200 g..... 540
- CHRÉTIEN. Ce qu'il faut savoir de la contre-reaction ou réaction négative. 90 g..... 390
- GILLOUX. Les signaux rectangulaires. Production, essais, calculs d'amplificateurs. 80 g. Prix..... 250
- GINIAUX. Tous les montages de T.S.F.
- Tome I : 25 schémas d'amplis et préamplis, 100 g..... 300
- Tome II : 20 schémas de récepteurs, radio à 1 ou 2 lampes. 100 g..... 300
- JOURDAN. Electroacoustique. Tableau mural en couleur donnant les valeurs et équivalences des décibels et les principales formules et abaques d'électroacoustique. Format 50x65..... 100
- LADOR. La technique moderne de l'amplification BF à la portée de tous. 55 pages, 60 g..... 150
- QUINET. Théorie et pratique des amplificateurs. 396 pages, 228 figures. 560 g..... 910
- E. RODENHUIS. Tubes pour amplificateurs BF. Guide pratique pour la construction d'amplis BF dont les exposés théoriques et pratiques sont complétés par 8 projets détaillés en schémas dépliants. 168 pages, 101 figures et 5 dépliants (1956). 350 g..... 800

DÉPANNAGE, MISE AU POINT, ALIGNEMENT

- AISBERG. Dépannage professionnel radio. Épuisé.
- AISBERG et NISSEN. Méthode dynamique de dépannage et mise au point. 120 p., 33 fig., 1 planche dépliante. 140 g..... 240
- BRANCARD. Le dépannage des récepteurs modernes de T.S.F., 198 pages, 131 figures, 230 g. 370
- CHRÉTIEN. L'art du dépannage et la mise au point des postes de T.S.F. 170 g..... 450
- GUYOT. La clé des dépannages. 80 g..... 180
- HÉMARDINQUER. Le radio-dépannage rapide. Comment faire un diagnostic à la minute sans instrument et sans démontage. 91 pages, 23 figures, 180 g..... 280
- LAUDOR et JOUANNEAU. La technique moderne du dépannage à la portée de tous..... Épuisé.
- MOUSSERON. Dépannage pratique des postes récepteurs radio. 109 pages, 51 figures. 110 g. Prix..... 195
- PLANES-PY. Traité d'alignement pratique. 121 p., 50 figures, 110 g..... 380
- DE SCHEPPER. Radio-dépannage et mise au point. Épuisé.
- SOKORINE. Aide-mémoire du dépanneur, résistances, condensateurs, inductances, transformateurs. 95 p., 39 fig., 25 tableaux, 120 g. 300
- Alignement des récepteurs radio. Circuits oscillants, bobinages commandés unique, anomalies, pratique de l'alignement. 128 p., 125 figures, 250 g..... 600
- Bases de dépannage. Tout ce qu'un dépanneur doit savoir sur l'alimentation et l'amplification BF. 328 pages, format 16x24. 960
- Dépannage des postes de marque. Une documentation pratique sur les pannes courantes des radio-récepteurs commerciaux. 115 g. Prix..... 240

Il ne sera répondu à aucune correspondance non accompagnée d'une enveloppe timbrée pour la réponse.

CONDITIONS D'ENVOI

Pour le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter aux indications suivantes : France et Union Française : jusqu'à 100 gr. 40 fr. ; de 100 à 300 gr. 55 fr. ; de 300 à 500 gr. 70 fr. ; de 500 à 1.000 gr. 95 fr. ; de 1.000 à 1.500 gr. 125 fr. ; de 1.500 à 2.000 gr. 145 fr. ; de 2.000 à 3.000 gr. 185 fr. Recommandation facultative en plus : 25 fr. par envoi. — Etranger : 6 fr. par 100 gr. Par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus : 3 fr. Recommandation obligatoire en plus : 45 fr. par envoi.

Aucun envoi contre remboursement : paiement à la commande par mandat, chèque ou chèque postal (Paris 4-949-29). Les paiements en timbres ne sont pas acceptés. Tous nos envois voyagent aux risques et périls du destinataire.

- 500 pannes. Problèmes de radio-dépannage. Méthodes de localisation des pannes et remèdes à y apporter. 270 g..... 600
- TEXIER. Le dépannage par l'image des postes de T.S.F. Plus de 100 schémas et figures. 180 g..... 390
- ZELBSTEN. Manuel pratique de mise au point et d'alignement..... 390
- et d'alignement..... 390
- Épuisé.

MESURES ET APPAREILS DE MESURES

- ASCHEN. Appareils de mesure radio-électriques. 180 g (1948)..... 540
- ASCHEN et GONDRY. Principes de l'oscillographie cathodique..... 180 g
- BRANCARD. Les appareils de mesure et de contrôle des radio-électriciens et sans-filistes. 250 g (1951)..... 650
- CARMANZ. Deux hétérodynes modulées de service. 40 g..... 40
- CHRÉTIEN. L'art de la vérification des récepteurs, et des mesures pratiques en radio. 170 g, 20^e édition (1945)..... 10
- Les cahiers de l'élève ingénieur radio. 55 pages, 60 g..... 420
- Le tube à rayons cathodiques. Manuel d'emploi à l'usage des dépanneurs et agent technique. 160 g (1950)..... 300
- DUMONT. Le multoscope, pont de mesure à indicateur cathodique. 52 pages, 17 figures. 100 g (1943)..... 100
- FRIMONY. Mesures en radiotéchnique. Deuxième édition. Un volume 742 p., 16x25, avec 525 figures, relié toile. 1.500 g..... 6.900
- GONDRY. Réalisation de l'oscillographe cathodique. 190 g (1949)..... 360
- HAAS. Les générateurs BF. 63 p., 44 fig., 60 g. 1947..... 180
- Laboratoire radio. 178 pages, nombreuses figures. 240 g (1947)..... 300
- Mesures radio. 200 p., format 13x21, 230 g (1948)..... 250
- L'oscillograph au travail. Méthodes de mesure et interprétation de 225 oscillogrammes originaux relevés par l'auteur. 234 pages, format 13x21, 270 g. 2^e édition (1955). 600
- Voltmètres électroniques. Principes de base, réalisation de divers modèles, emploi pratique. Un volume broché 88 pages, 67 fig. 150 g (1954)..... 350
- MOONS. Éléments de mesures électriques à l'usage du radiotéchnicien. 267 pp., 163 fig. 300 g. (1947)..... 450

NOUVEAUTÉ :

- F. JUSTER. Pratique intégrale de la télévision. Initiation à la télévision. Descriptions des circuits. Mise au point. Dépannage. Construction. Télévision à projection. Télévision à transistors. Technique des multicanaux et des multistandards. L'ensemble des connaissances spéciales nécessaires aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs débutants. Un volume de 500 pages, 14,5x21 (1956). 600 g..... 2.500
- RAFFIN. Emission et réception d'amateur. 3^e édition (1957). 950 g..... 2.500

DIVERS

- CHRÉTIEN. Comment installer la T.S.F. dans les automobiles. 70 g..... 240
- LAROCHE. L'alphabet morse en dix minutes, suivi de l'apprentissage du morse. 50 g..... 90
- L. PERICONE. Formation technique et commerciale du radio-dépanneur. 207 pages, 13,5x21, 35 figures. 250 g..... 840
- U. ZELBSTEN. Guide pratique de l'auditeur radio. 48 pages, 23x21, 100 g..... 100

TEUR

DES SEMI-CONDUCTEURS

Par L. CHRÉTIEN

ingénieur E.S.E.

Dans tous les domaines de l'Electronique, l'importance des dispositifs à semi-conducteurs ne cesse de croître chaque jour. On a pu dire avec raison que le germanium et le silicium sont les « pierres précieuses de l'électronique ». Leurs applications sont extrêmement nombreuses. Elles le seront encore davantage demain. Déjà existe sur le marché français, fabriqué en grande série, un récepteur de radio entièrement « transistorisé » — pouvant fournir plus de six mois d'écoute normale avec trois piles de lampe de poche du modèle usuel.

Nos lecteurs ont déjà des connaissances pratiques sur les transistors. En effet, « Radio-Plans » a déjà publié de nombreuses descriptions d'appareils réalisables. Mais pour utiliser au mieux un élément quelconque, il est indispensable de savoir « comment » il fonctionne.

Aujourd'hui, presque tout le monde sait comment fonctionne un tube électronique. Peut-on en dire autant pour les transistors ? Nous en doutons beaucoup. Nous avons pensé qu'il était intéressant d'initier nos lecteurs à cette électronique nouvelle. C'est le but que nous nous proposons d'atteindre, le plus simplement possible.

Les éléments naturels.

Parmi les éléments naturels, comme le fer, le soufre, l'oxygène, il est facile d'en distinguer un certain nombre qui sont les métals. On peut citer, par exemple, l'argent, le cuivre, l'aluminium, etc...

Ces corps possèdent un certain nombre de caractéristiques précises, comme l'éclat métallique, par exemple ; ils sont tous — ce qui est plus important — des conducteurs de l'électricité...

Les autres éléments, comme le soufre, l'iode, etc... sont des métalloïdes. Ce sont de très mauvais conducteurs de l'électricité. Notez en passant qu'il n'y a pas de substances parfaitement isolantes, il n'y a que de très mauvais conducteurs. Entre la conductivité de l'argent et celle du soufre, par exemple, la différence est littéralement astronomique... Les très mauvais conducteurs que sont les métalloïdes sont techniquement désignés par le terme *diélectriques*.

A quoi peut-on rattacher cette différence essentielle de propriétés ?

Structure des atomes.

La structure atomique nous donne une explication facile de cette observation. Les atomes sont constitués par des centres matériels électrisés positivement autour desquels circulent un essaim d'électrons. Ceux-ci, placés sur des couches régulières, sont en nombre strictement suffisant pour neutraliser la charge positive du noyau (fig. 1). En partant du noyau, on trouve

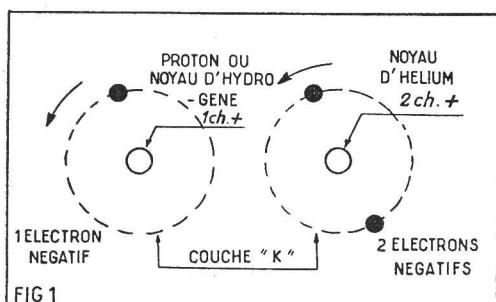


Fig. 1. — Les deux premiers atomes : l'hydrogène et l'hélium.

d'abord la couche K qui ne comporte que deux électrons, puis la couche L qui en comporte huit, puis la couche M, etc...

Ainsi, par exemple, le noyau du néon porte 10 charges élémentaires et son cortège d'électrons est composé de 2 électrons sur la couche K et 8 électrons sur la couche L (fig. 2). C'est un métalloïde. L'élément suivant est le sodium, son noyau porte 11 charges. Les couches K et L étant complètes avec respectivement 2 et 8 élec-

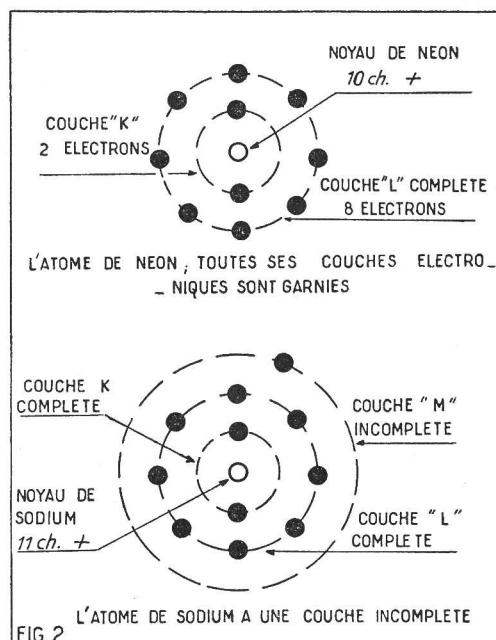


Fig. 2. — L'atome de sodium (métal) a une couche extérieure incomplètement garnie.

trons, le 11^e électron se place sur la couche M... ou il est solitaire.

Il aura un compagnon quand il s'agira de l'atome suivant qui est la magnésium... et deux compagnons pour l'aluminium.

Tous ces éléments sont des métaux. Il serait facile d'établir qu'il en est ainsi pour tous les éléments dont les couches extérieures comportent un nombre d'électrons inférieur à 4.

Au contraire, si nous prenons le cas du phosphore, qui est un métalloïde et, par conséquent, un diélectrique, nous verrons que sa couche extérieure (L) présente 5 électrons, le soufre qui le suit en aura 6, etc... Ainsi les métalloïdes sont des corps dont la couche extérieure comporte plus de 4 électrons...

Nous avons un peu simplifié. Il faudrait, en effet, pour être complet, introduire certaines finesse comme les notions de sous-couches. Mais notre raisonnement n'en serait absolument pas changé pour cela.

La conductibilité électrique.

Or, il se trouve que, pour des raisons encore mystérieuses, les électrons ont une curieuse tendance à se grouper par huit. Tant qu'ils ne sont qu'un petit nombre sur une couche, il ne leur semble pas possible d'atteindre ce chiffre.

Dans ces conditions, ils quittent leur trajectoire à la moindre occasion et vont

se promener dans les interstices du réseau constitué par les autres atomes. Ils laissent ainsi, dans la masse du corps solide, un atome déséquilibré, porteur d'une charge positive, qui s'appelle un « ion ». Si un élec-


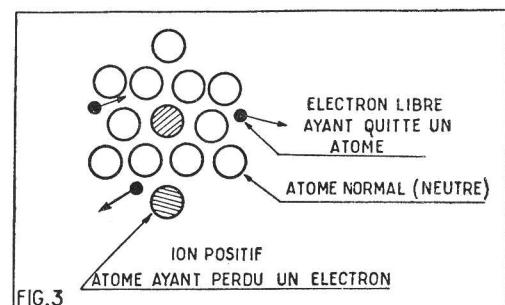


Fig. 3. — Comment on peut se représenter l'arrangement des atomes dans un métal. Quand un électron libre rencontre un « ion », il est de nouveau fait prisonnier.

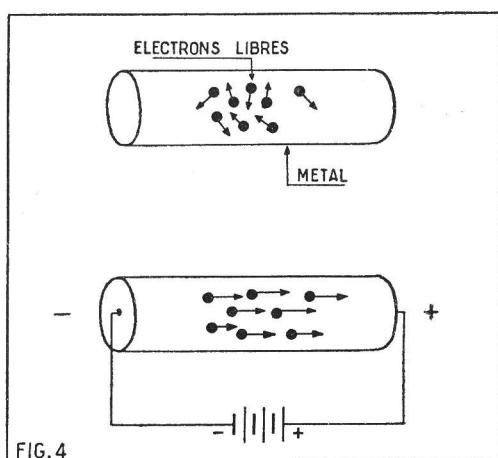tron vagabond, au hasard de son déplacement désordonné, passe au voisinage de ce centre positif, il est capté, l'ion se transforme en atome normal (fig. 3).



En haut :

a) Dans un métal, les mouvements électriques dus à l'agitation thermique sont parfaitement désordonnés. Conséquence : en moyenne, aucune charge électrique n'est transportée ; il n'y a pas de courant électrique.

En bas :

b) L'application d'une différence de potentiel fait naître un champ électrique. On peut faire abstraction des mouvements désordonnés et ne considérer que les mouvements d'ensemble. Il y a cette fois, transport de charge et, par conséquent, courant électrique.

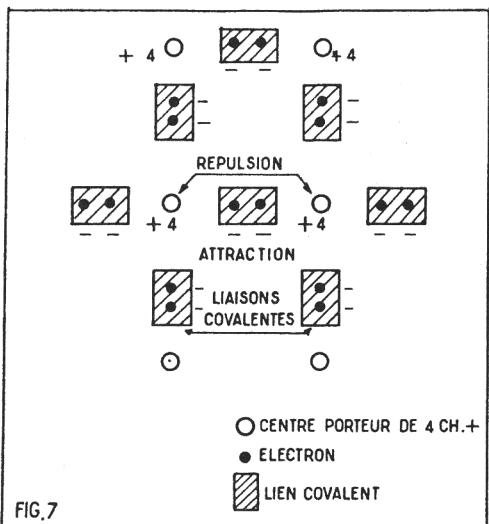


Fig. 7. — Comment on peut se représenter la structure de l'intérieur d'un cristal de semi-conducteur parfait.

On voit ainsi que tous les électrons de valence sont fixés dans les paires covalentes et que, par conséquent, aucun ne peut être utilisé comme porteur de charge pour véhiculer le courant électrique.

En cet état, le semi-conducteur serait donc un isolant absolument parfait.

Les atomes « donneurs » - Conductibilité N.

Après avoir obtenu un matériau semi-conducteur presque parfaitement pur, ajoutons-lui une très faible proportion d'un corps comme l'arsenic ou l'antimoine. Ces deux éléments ont des atomes qui possèdent non pas 4, mais 5 électrons sur la couche extérieure (fig. 8). Comme nous l'avons

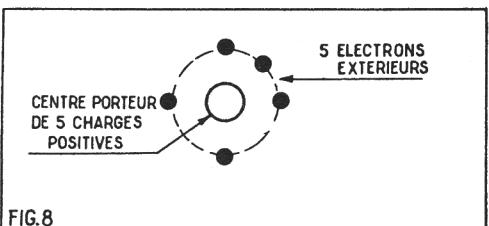


Fig. 8. — Croquis équivalent d'un atome donneur.

fait plus haut, nous ne tenons pas compte des électrons placés sur les autres couches qui ne jouent aucun rôle ici.

Bien entendu les atomes contaminateurs vont prendre dans la structure cristalline, des places qui devraient être normalement

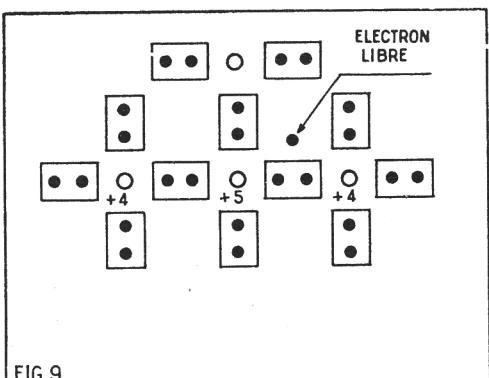


Fig. 9. — Un atome « donneur » libère un électron dans le réseau cristallin.

Toutefois, cette situation ne pourrait se présenter qu'à la température du zéro absolu. Dès qu'un échauffement se manifeste certains liens covalents sont rompus par les mouvements d'agitation thermique. Les électrons ainsi libérés peuvent assurer le passage d'un courant relativement faible. C'est pour cette raison que le silicium et le germanium sont nommés des semi-conducteurs.

La résistivité correspondante qui diminue beaucoup quand la température s'élève est désignée par le terme de *résistivité intrinsèque*. Elle est fort gênante pour les applications électroniques. La supériorité du silicium sur le germanium s'explique précisément par le fait qu'aux températures usuelles, la résistivité intrinsèque du germanium est beaucoup plus grande que celle du silicium. Cette dernière est, en effet, de 47 ohm/cm, alors que la première est de 63.000 ohm/cm à la température de 300° absolus (soit 17° centigrades). C'est à cause de la valeur élevée de la résistivité intrinsèque que les dispositifs à germanium deviennent pratiquement inutilisables dès que leur température atteint 75 ou 80° centigrades. Cet effet n'intervient pour le silicium qu'aux environs de 150 à 200°.

Si le semi-conducteur n'est pas parfaitement pur, il acquiert une *certaine conductibilité*. Et c'est précisément en lui ajoutant des impuretés d'une *certaine nature bien définie* et en quantité strictement contrôlée qu'on peut lui conférer les propriétés qui le rendront intéressant en électronique.

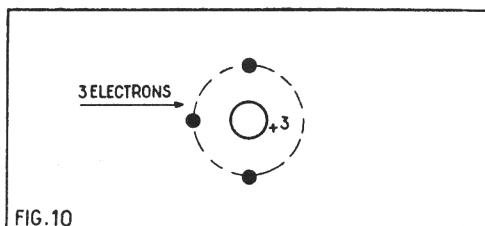


Fig. 10. — Structure d'un atome « accepteur ».

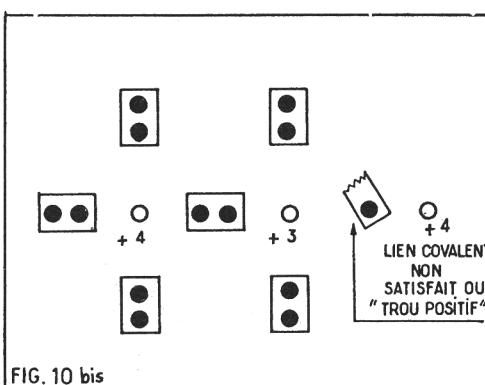


Fig. 10 bis. — Effet d'un atome « accepteur ».

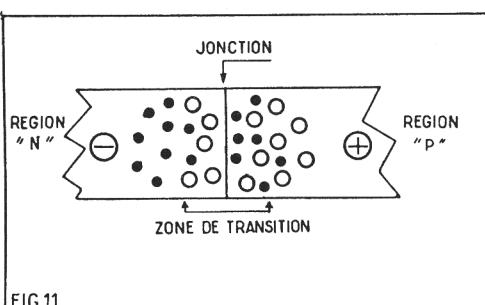


Fig. 11. — ●) Porteurs négatifs (électrons).

O) Porteurs positifs (trous).

Ce lien covalent insatisfait équivaut ainsi exactement à la présence d'une charge positive de même valeur absolue. Et ce « trou » peut se déplacer dans le réseau (fig. 10 bis). En effet, l'électron de valence non occupé peut prendre la place d'un autre, lequel, à son tour, rompt un autre lien. Tout se passe en définitive comme s'il existait dans le cristal une charge positive mobile. Cette absence de lien covalent, dans la langue de l'électronique des semi-conducteurs porte le nom de « trou ». Chose curieuse, les expériences montrent que la mobilité de ces porteurs de charge est presque aussi grande que celle des électrons.

Le semi-conducteur présentant ce type particulier de conductibilité est du *type P*, c'est-à-dire : par porteurs positifs.

La jonction : élément de base de l'électronique des semi-conducteurs.

Dans le même cristal de semi-conducteur, on peut faire en sorte qu'une partie présente une conductibilité du type N et l'autre du type P. La zone de passage de la région N à la région P est une *jonction*. Attention ! Ce terme de jonction ne doit pas faire croire qu'il s'agit d'une soudure entre deux cristaux de types différents. Ce procédé ne pouvait absolument pas convenir. Il s'agit nécessairement d'un monocristal. C'est au moment de l'étirage

que les impuretés contrôlées ont été ajoutées au bain de fusion de manière à faire naître les deux régions distinctes (fig. 11).

Que se passe-t-il normalement dans la région de la jonction et en l'absence d'un courant électrique ? Nous avons expliqué plus haut que les porteurs de charge sont mobiles. Ils se déplacent d'une manière parfaitement désordonnée, c'est-à-dire dans tous les sens.

Il s'agit bien des porteurs de charge et non pas des atomes donneurs et accepteurs. Ces derniers sont solidement fixés dans le réseau du cristal... mais les perturbations électroniques qu'ils apportent se font sentir loin autour de chacun d'eux.

En conséquence, certains porteurs de deux signes franchissent nécessairement la jonction proprement dite pour pencher jusqu'à une certaine distance dans la région opposée. La profondeur de cette pénétration définit ce que les techniciens nomment la *zone de transition*.

Ils ne vont pas d'ailleurs très loin dans la zone opposée. Il est facile de comprendre que la rencontre d'un trou positif et d'un électron négatif a pour conséquence leur anéantissement mutuel. On peut d'ailleurs définir très exactement la durée de vie moyenne des porteurs.

Quoi qu'il en soit, cette zone de transition est très peu étendue.

Il faut maintenant étudier avec précision le comportement d'une jonction en présence d'une différence de potentiel appliquée.

Le courant direct (fig. 12).

Appliquons une différence de potentiel à la jonction en reliant le pôle positif de la source à la région P et le pôle négatif à la région N. Cette mesure a pour effet de créer un champ électrique à l'intérieur du cristal semi-conducteur. En conséquence, toutes les charges électriques pré-

sentent vont être soumises à une force et, si elles sont mobiles, vont se déplacer. Ce sera le cas des porteurs de charge.

Les porteurs de charge du signe positif vont être déplacés vers le pôle négatif de la source, les porteurs négatifs vont se diriger dans l'autre sens. On voit ainsi, d'après le croquis, que les porteurs de deux signes vont affluer en abondance dans la région de transition.

En l'absence de différence de potentiel appliquée, la résistivité de la jonction était assez grande parce que les porteurs de charge n'y étaient pas très nombreux. Tout change, dès que la différence de potentiel est appliquée.

Il résulte de tout cela que, pour le sens indiqué sur la figure, le courant passe très facilement. La résistance équivalente est extrêmement faible.

Le courant inverse.

Inversons maintenant la différence de potentiel appliquée à la jonction, conformément à la figure 13. Il est bien évident que les porteurs de charges vont être soumis à une force de sens contraire et, au lieu d'affluer vers la jonction vont, au contraire s'en écarter.

Il n'y aura pratiquement plus de porteurs de charge dans la jonction qui correspondra à la résistivité intrinsèque et qui, nous l'avons vu plus haut, sera fonction de la température.

On peut donc déduire de ces expériences que la jonction présente très exactement les propriétés d'un redresseur et même d'un excellent redresseur.

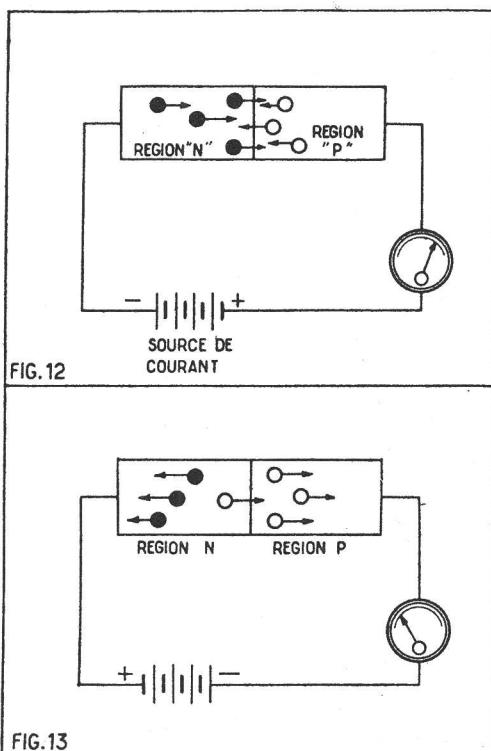


Fig. 12. — Passage du courant dans le sens direct. La résistance équivalente est très faible.

Fig. 13. — Passage du courant dans le sens inverse. La résistance est très forte.

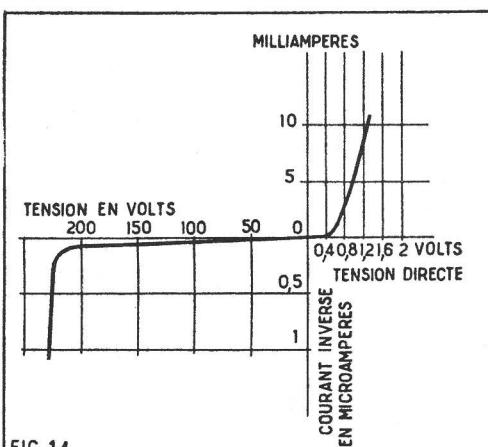


Fig. 14. — Caractéristiques d'une diode à jonction au silicium.

On peut tracer ses caractéristiques, comme nous l'avons fait sur la figure 14 qui est relative à un diode à jonction au silicium. On constatera que jusqu'à 200 V de tension inverse l'intensité de courant est inférieure au dixième de microampère. Ce qui correspond à une résistance équivalente de 2.000 MΩ ! Quant à la résistance dans le sens direct, elle est telle qu'une intensité de 10 mA passe avec une tension appliquée de 0,2 V — ce qui correspond à

une résistance de $0,2 \times 1.000 = 20 \Omega$!

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur la fabrication de ces diodes et de préciser leurs propriétés. Remarquons simplement pour le moment que ces redresseurs ne pourraient pas convenir pour les courants de haute fréquence parce que, par suite de son extrême minceur, la zone de transition présente une énorme capacité.

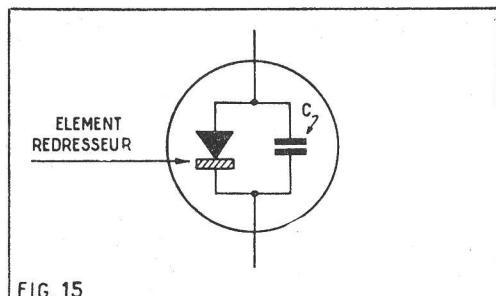


Fig. 15. — Redresseurs à jonction. Schéma équivalent.

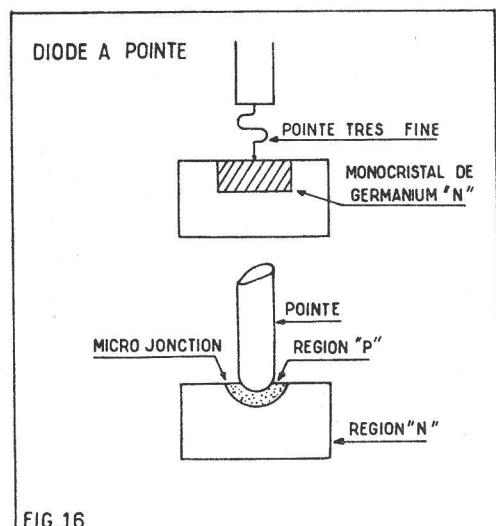


Fig. 16. — a) Diode à pointe (en haut). b) Équivalent de diode à pointe (en bas).

Les diodes à pointe.

On peut considérer les diodes à pointe comme les descendants directs de l'antique détecteur à galène dont le souvenir n'est sans doute pas éteint dans la mémoire de certains lecteurs de *Radio-Plans*.

Ces diodes sont constitués tout simplement par une pointe très fine (fig. 16 a) s'appuyant sur un petit fragment de monocristal du type N.


Comment le fonctionnement peut-il s'expliquer ? Il est assez surprenant de constater que si la théorie des diodes à jonction est parfaitement assise, on ne peut en dire autant de celle des diodes à pointe qui furent pourtant les premiers à être utilisés.

L'hypothèse la plus plausible est la suivante. Après fabrication du diode, il faut le « former ». Cette opération consiste à lui faire supporter une impulsion de courant de forte amplitude. Dans ces conditions on admet qu'il y a formation, sous la pointe, d'une zone de semi-conducteur du type P exactement sous la pointe (fig. 16 b).

On serait donc en présence d'une « micro-jonction ».

Grâce à la finesse du fil utilisé pour constituer la pointe, la capacité parasite du diode est très faible. En pratique elle ne dépasse pas 1 pF. Elle est donc au moins trois ou quatre fois plus faible que celle d'un diode à cathode chaude.

Ces diodes peuvent être utilisées avec avantage non seulement pour les ondes métriques de la télévision (200 mégahertz), mais ils sont utilisables jusqu'aux fréquences encore beaucoup plus élevées utilisées dans les radars (ondes centimétriques). Dans un prochain article, nous préciserons les caractéristiques pratiques des diodes à semi-conducteur utilisées couramment. Nous étudierons également l'effet « transistor » qui a conduit à la réalisation de triodes amplificatrices à semi-conducteur.

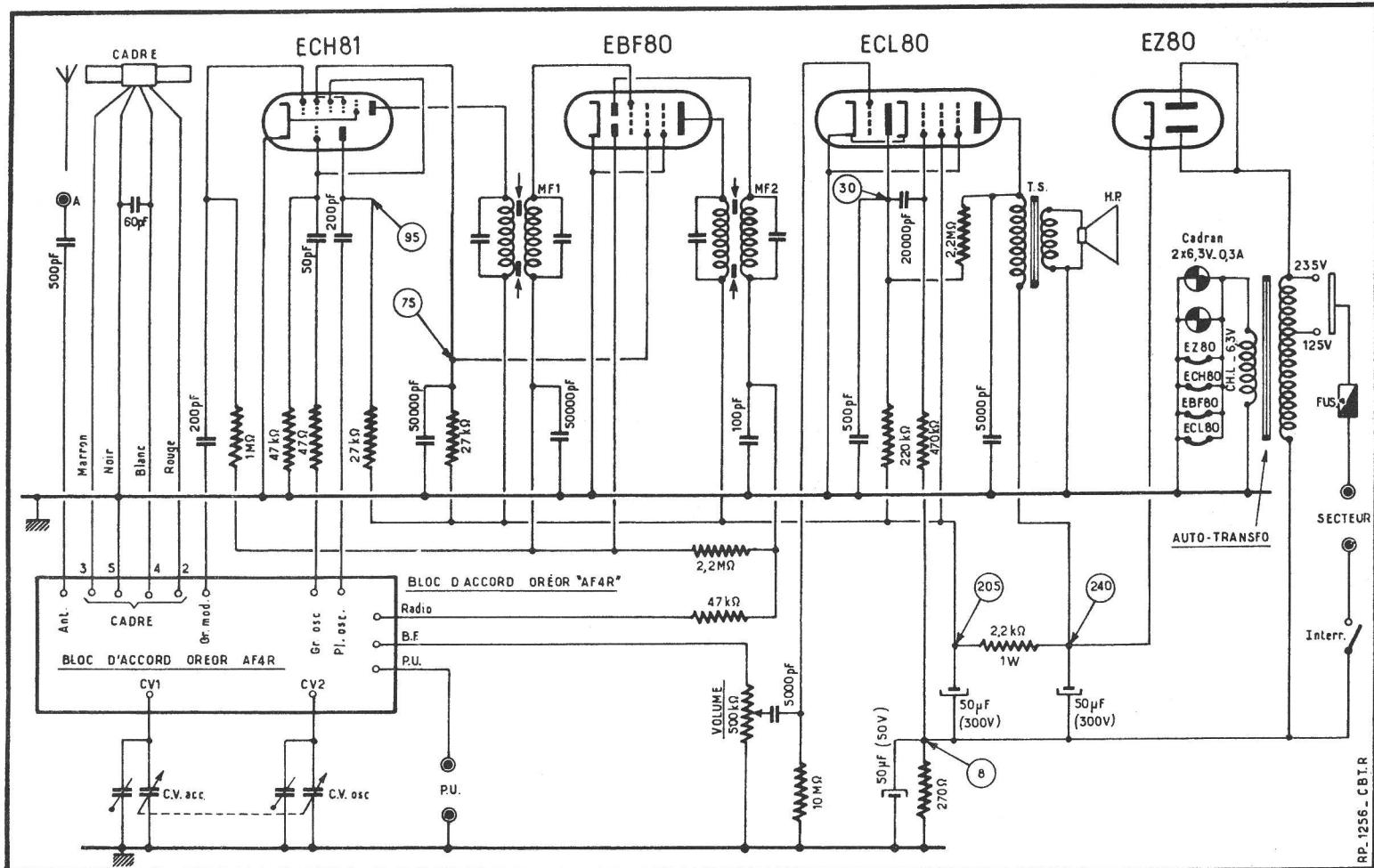

PETIT CHANGEUR DE FRÉQUENCE ÉCONOMIQUE 3 lampes Noval + la valve et cadre incorporé

Tout le monde n'a pas le désir ou les moyens de posséder un récepteur à haute fidélité ; cela explique que les petits récepteurs ont toujours de nombreux partisans. Grâce aux lampes multiples que l'on trouve dans la série Noval, il est possible de réaliser un changeur de fréquence avec seulement trois tubes plus la valve.

Cette combinaison permet d'obtenir un appareil de dimensions réduites et diminue de notables proportions le prix de revient.

Le récepteur qui fait l'objet de cette description est de cette catégorie. Nous verrons en étudiant le schéma qu'il possède tous les circuits d'un superhétérodyne classique. Ses performances sont par conséquent analogues : sensibilité et sélectivité excellentes, très bonne musicalité, grande souplesse de réglage. Au point de vue construction et mise au point, il ne présente aucune difficulté.

Le schéma.

Selon notre habitude, nous allons, à l'aide du schéma de la figure 1, étudier la constitution de cet appareil. Après quoi, nous pourrons entreprendre son montage.

La première lampe est une triode heptode ECH81, qui fonctionne en changeuse de fréquence. Pour remplir cette fonction,

elle est associée à un bloc comprenant les bobinages accord et oscillateur. Ce bloc est prévu pour la réception des gammes OC, PO et GO normales et d'une gamme d'ondes courtes étalée. Pratiquement, on ne conçoit plus de récepteurs modernes sans cette gamme qui permet une facilité de réglage sur les stations du haut de la gamme OC, comparable à celle des gammes PO et GO.

Pour les gammes PO et GO, le collecteur d'ondes est un cadre à noyau de ferrox cube. En raison de son effet directif, ce cadre permet de réduire considérablement les parasites. Cette action antiparasite est précieuse, surtout en grandes ondes où, bien souvent, les perturbations rendent l'écoute sinon impossible, du moins très pénible. Il s'agit d'un cadre à haute impédance dont les enroulements servent de bobinages au circuit d'entrée du récepteur. Ils sont sélectionnés par le commutateur du bloc et accordés par une section du condensateur variable. En OC, le cadre est remplacé par un bobinage et il est nécessaire d'utiliser une antenne. Cette antenne peut aussi être utilisée pour les autres gammes lorsqu'on désire plus de sensibilité. Cependant dans ce cas, on perd le bénéfice de l'action antiparasites du cadre. En conséquence, en dehors de la gamme OC, l'utilisation de l'antenne n'est à conseiller que pour l'écoute de stations lointaines ou peu puissantes.

Le circuit d'entrée (enroulements du cadre ou bobinage OC associés au condensateur CV acc.) attaque la grille de commande de l'heptode de la ECH81 par un condensateur de 200 pF, tandis que la tension de régulation antifading est transmise à cette électrode par une résistance de 1 MΩ. La cathode de la lampe est à la masse. L'écran de l'heptode est porté à un potentiel de 75 V à l'aide d'une résistance de 27.000 Ω, découpée par un condensateur de 50.000 pF. Cette électrode est alimentée en même temps que l'écran de la lampe MF. Remarquons que sur le schéma, nous avons indiqué les tensions aux différents points du montage par des nombres entourés d'un cercle.

La section triode de la ECH81 sert à produire l'oscillation locale nécessaire au changement de fréquence. Ses électrodes sont reliées aux enroulements oscillateurs du bloc de bobinages de la manière habituelle. Ainsi nous voyons dans le circuit grille un condensateur de 50 pF en série avec une résistance de 47 Ω. La résistance de fuite de cette électrode est de 47.000 Ω. Dans le circuit plaque, le condensateur est de 200 pF et la résistance d'alimentation de 27.000 Ω. La tension sur cette plaque est de 95 V. La grille de la triode est reliée à la troisième grille de l'heptode. Le flux électronique dans cette heptode est donc modulé à la fois par le signal reçu appliqué à la première grille et par l'oscillation

locale appliquée à la troisième. Il en résulte dans le circuit plaque un courant de fréquence intermédiaire qui est sélectionné par le transformateur MF1. Ce transformateur l'applique à la grille de commande de la lampe moyenne fréquence dont le rôle est de l'amplifier. Cette lampe moyenne fréquence est la section pentode d'une EBF80.

La cathode, comme pour la lampe précédente est à la masse. La tension VCA est appliquée à la base du secondaire du transfo MF1 par une cellule de constante de temps, formée d'une résistance de 2,2 MΩ et un condensateur de 50.000 pF. Après son amplification par la pentode EBF80, le signal MF est appliquée à une diode de cette lampe par le transformateur de MF2. Cette diode sert à la détection. Elle fait apparaître aux bornes d'un potentiomètre de 500.000 Ω, shunté par un condensateur de 100 pF, le courant BF qui correspond à la modulation. Dans le circuit du potentiomètre, on trouve une résistance de 47.000 Ω et un commutateur contenu dans le bloc d'accord. La résistance est destinée à bloquer les résidus MF du signal détecté, le commutateur sert à mettre en service la prise PU. Lorsque le bloc est placé en position PU, le commutateur relie la prise au sommet du potentiomètre et supprime la liaison entre ce dernier et le circuit diode.

La tension d'antifading est fournie par le circuit de détection.

Le potentiomètre règle la puissance d'audition. Son curseur est relié à la grille de commande de la lampe préampli BF par un condensateur de 5.000 pF et une résistance de fuite de 10 MΩ.

La lampe préamplificatrice BF est la partie triode d'une ECL80. La polarisation de la grille est obtenue par la résistance de 10 MΩ. La plaque est chargée par une résistance de 220.000 Ω, découplée par un condensateur de 500 pF. La tension BF amplifiée qui apparaît aux bornes de cette

résistance est transmise à la grille de la section pentode de la lampe par un condensateur de 20.000 pF et une résistance de fuite de 470.000 Ω. Cette pentode a les caractéristiques d'une lampe de puissance. C'est elle qui actionne le HP inséré dans son circuit plaque par un transformateur d'adaptation dont l'impédance primaire est de 11.000 Ω.

La cathode de la ECL80 est commune à ses deux sections. Une polarisation par résistance cathodique introduit des ronflements, et par conséquent ce moyen est pratiquement inutilisable. Nous avons vu comment on procède ici pour la grille de la triode. Pour la grille de la pentode, on a recours à une polarisation par le moins. A cet effet, une résistance de 270 Ω est placée entre la masse et le fil de retour de l'alimentation. Cette résistance est découpée par un condensateur de 50 μF ; la chute de 8 V dans cette résistance prise au point le plus négatif, est appliquée à la base de la résistance de fuite qui le transmet à la grille de commande. C'est ainsi que cette électrode est polarisée à — 8 V.

Entre la plaque de la triode préampli BF et la plaque de la pentode de puissance il y a une résistance de 2,2 MΩ, qui produit un contre-réaction destinée à réduire les distorsions de l'étage final.

Comme il s'agit d'un appareil économique, le transformateur d'alimentation classique a été remplacé par un autotransformateur dont la prise 235 V fournit la HT redressée par une valve EZ80, fonctionnant en monoplaque. Les deux anodes sont reliées ensemble. L'autotransformateur possède néanmoins un secondaire qui fournit les 6,3 V nécessaires au chauffage des lampes, y compris la valve. La haute tension est filtrée par une résistance de 2.200 Ω et deux condensateurs de 50 μF 300 V. Vous pouvez remarquer que la HT est de 240 V avant filtrage et de 205 V après. La tension plaque de la pentode de puissance est prise avant filtrage.

Réalisation pratique.

La disposition des pièces et le câblage sur et sous le châssis sont indiqués par les figures 2 et 3. La pose des pièces se fera de préférence dans l'ordre que nous allons donner : d'abord les trois supports de lampes et les plaquettes A-T et PU. Ensuite, sur le dessus du châssis, on monte les deux transformateurs MF, le condensateur double de filtrage, l'autotransformateur d'alimentation et le transformateur de haut-parleur. Sous le châssis, on place un relais à deux sorties isolées (A) sur une des vis de fixation du transfo de HP.

Entre le condensateur de filtrage et le châssis, il faut placer une rondelle isolante.

Sur la face avant, on dispose le potentiomètre interrupteur et le bloc de bobinages. Par quatre boulons, on fixe le haut-parleur sur le baffle du cadran de CV. Après cela, on met en place sur le châssis l'ensemble cadran et CV. On boulonne le cadre sur le baffle. A ce moment, tout est prêt pour le câblage.

On commence par relier au châssis : le blindage central et les broches 3 et 4 du support ECH81, le blindage central et les broches 3, 4, 9 du support EBF80, le blindage central, les broches 3, 4, 7 du support de ECL80 et la broche 4 EZ80. On réunit aussi au châssis les sorties masse et la paillette 5 du bloc de bobinages. La fourchette du CV est reliée à une cosse masse de ce bloc par une tresse métallique recouverte de souplisso et que l'on passe par le trou T3. Une cage du condensateur variable est connectée à la cosse « CV acc » du bloc et l'autre cage à la cosse « CV osc ».

Avec du fil de câblage, on réunit les

On passe au support de EBF80, pour lequel les éléments à mettre en place sont les suivants : une connexion courte entre la broche 2 et la cosse G de MF1 ; une connexion courte entre la broche 7 et la cosse G de MF2 ; une connexion courte entre la broche 6 et la cosse P de MF2 ; une résistance de 27.000 Ω entre la broche 1 et la cosse (+) de MF1 ; un condensateur de 50.000 pF entre cette broche 1 et le châssis ; une résistance de 2,2 MΩ entre la broche 8 et la cosse M de MF2.

Entre la cosse M de MF2 et le châssis, on soude un condensateur au mica de 100 pF, puis on dispose une résistance de 47.000 Ω entre cette cosse et la cosse b du relais A. Avec du fil blindé, on relie : b du relais A à la paillette « Radio » du bloc de bobinages ; la paillette PU du bloc à une ferrure de la plaquette PU ; la paillette BF à une extrémité du potentiomètre de 500.000 Ω. Les gaines des fils blindés sont soudées ensemble et au châssis. L'autre ferrure de la plaquette PU, l'autre extrémité du potentiomètre et son boîtier sont reliés au châssis.

Nous arrivons au support de ECL80. On soude : un condensateur de 50.000 pF entre la broche 2 et le curseur du potentiomètre ; une résistance de 10 MΩ entre la broche 2 et le châssis ; une résistance de 220.000 Ω entre la broche 1 et la cosse (+) de MF2 ; un condensateur de 500 pF entre cette broche 1 et le châssis ; un condensateur de 20.000 pF entre les broches 1 et 9 ; une résistance de 2,2 MΩ entre les broches 1 et 6 ; un condensateur de 5.000 pF ; une résistance de 470.000 Ω entre la broche 9 et une cosse de l'interrupteur du potentiomètre. Cette cosse de l'interrupteur est connectée au pôle négatif du condensateur de filtrage (boîtier) et à la cosse O de l'autotransformateur d'alimentation. Entre cette cosse de l'interrupteur et le châssis, on soude une résistance de 270 Ω et un condensateur de 50 μF 50 V (pôle + à la masse).


Une des extrémités du primaire du transfo de HP est connectée à la broche 6 du support de ECL80 et l'autre à la cosse a du relais A. Cette cosse a est connectée à un pôle (+) du condensateur électro-chimique 2 × 50 μF. L'autre pôle (+) de cette pièce est relié à la broche 8 du support de ECL80. Entre la cosse a du relais A et la cosse (+) de MF2 on soude une résistance de 2.200 Ω 1 W. Le secondaire du transfo du HP est connecté à la bobine. Une cosse de la bobine mobile à l'armature du PH et une cosse masse prévue sur le cadran de CV sont reliées au châssis. La cosse S de l'autotransformateur d'alimentation est connectée à la cosse r (fil rouge par trou T5). La cosse 235 V est reliée aux broches 1 et 7 du support de EZ80. La broche 3 de ce support est connectée à la cosse a du relais A. On soude un des brins du cordon secteur sur la cosse r de l'autotransformateur et l'autre sur la seconde cosse de l'interrupteur. On relie les deux supports d'ampoule cadran avec de la torsade de fil de câblage. De la même façon, on relie ces supports aux broches 4 et 5 du support EZ80.

Il reste encore à brancher le cadre. La cosse a est reliée à la paillette 4 du bloc de bobinage, la cosse b à la paillette 2, la cosse c au châssis et la cosse d à la cosse cadre 3 du bloc. Tous ces fils sont recouverts d'un souplisso et passés par le trou T1. Entre les paillettes 4 et 5 du bloc, on soude un condensateur céramique de 60 pF.

Alignement.

Lorsque le câblage est terminé, on vérifie soigneusement le câblage par comparaison avec le schéma ou les plans de câblage. Lorsqu'on a l'assurance qu'aucune erreur

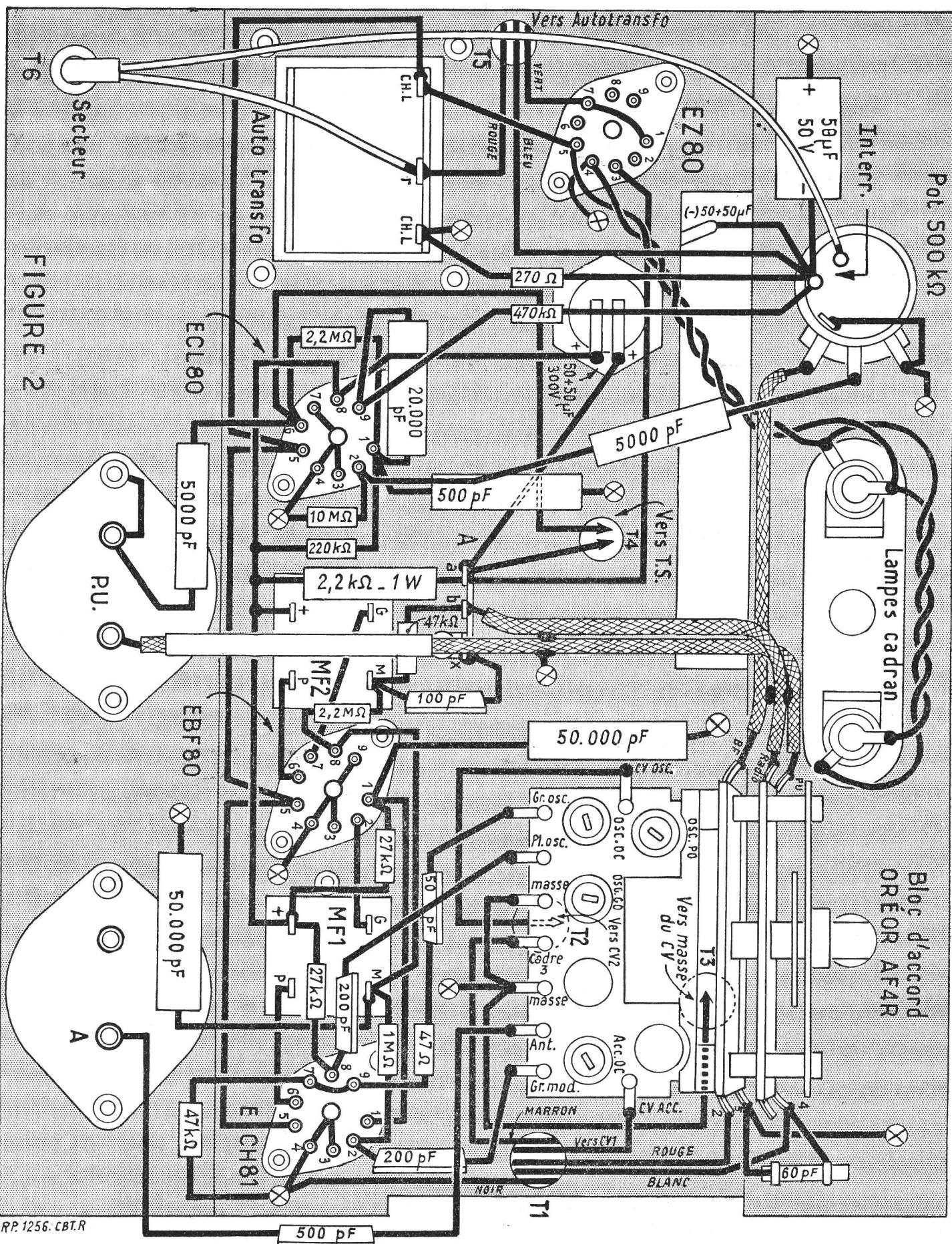n'a été commise, on peut, les lampes en place, faire un essai de réception sur quelques stations ; par exemple dans les gammes PO et GO. Normalement, cet



SYSTÈME D

LA GRANDE REVUE FRANÇAISE DE BRICOLAGE
TOUS LES MOIS

84 pages en héliogravure

50 francs

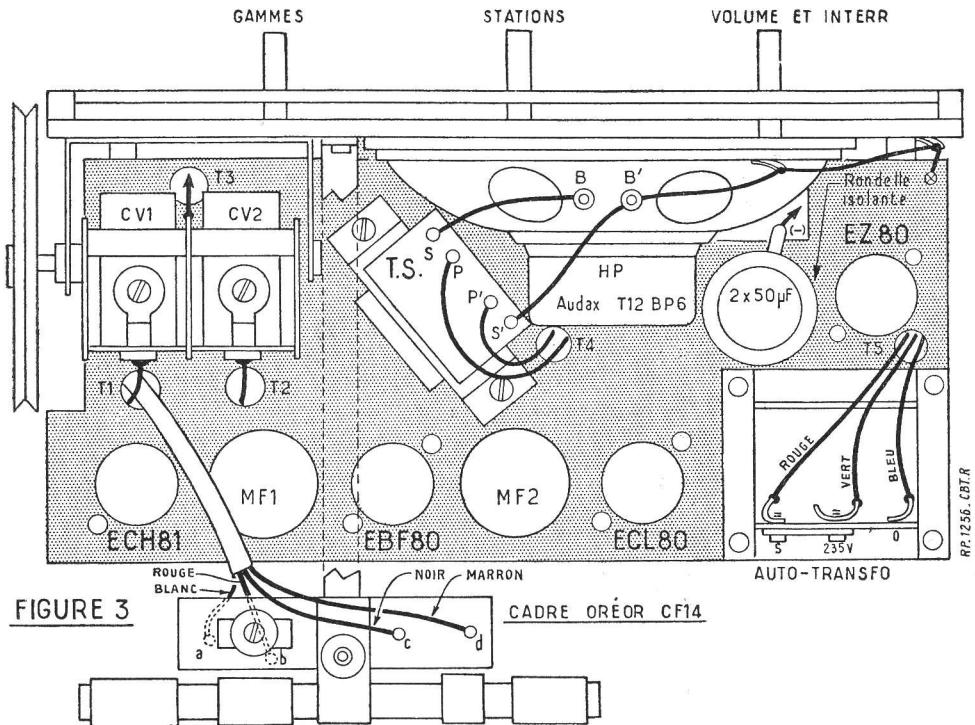


FIGURE 3

essai doit être satisfaisant. On passe alors à l'alignement.

Pour les transformateurs MF, la fréquence d'accord est 455 Kc.

Pour les circuits de l'étage changeur de fréquence, voici les points d'alignement :

PO : Noyau oscillateur et enroulement PO du cadre : 574 Kc.

Trimmer du condensateur variable : 1.400 Kc.

GO : Noyau oscillateur et enroulement GO du cadre : 160 Kc. Ajustable du cadre : 302 Kc.

BE : Noyau oscillateur et accord du bloc : 6,1 Mc.

A. BARAT.

OU EN EST LE RÉSEAU DES ÉMETTEURS FM

La France était assez en retard sur les autres pays en ce qui concerne les émissions en modulation de fréquence.

La R.T.F. s'emploie à combler ce retard et déjà sept émetteurs sont en service permettant dans un rayon de 40 à 150 km autour de leur antenne de recevoir les émissions à haute fidélité, exemptes de parasites.

Comme en télévision la portée dépend des accidents de terrain et de la puissance rayonnée par l'émetteur, nous croyons donc utile de préciser cette valeur.

<i>Emetteur</i>	<i>Puissance en kW</i>
Paris.....	12
Strasbourg.....	2
Nancy.....	0,250
Toulouse (provisoire)....	0,250
Bordeaux.....	2
Mulhouse.....	12
Lyon Mont Pilat.....	12


Lille doit être doté très prochainement d'un émetteur de 2 kW. Puis ce sera le Mont Pinçon en Normandie sur lequel seront construits trois émetteurs de 12 kW relayant les trois programmes de la R.T.F. Et pour cette année, la mise en service d'émetteurs est prévue également à Neuville-deux-Clochers en Berry, Luttange en Lorraine, Marseille, Nuits-Saint-Georges en Bourgogne et à Bordeaux un deuxième émetteur.

M.A.D.

DEVIS
des pièces détachées nécessaires au montage du
"BABY 54"

4 lampes NOVALES alternatif. Cadre incorporé
3 gammes d'ondes + position PU

DESCRIPTION CI-CONTRE

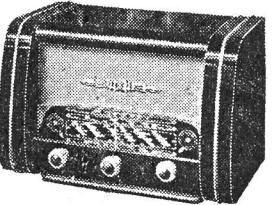

Dimensions : 280 x 185 x 155 mm.

1 Châssis cadmié.....	260
1 Ensemble cadran et CV 2 x 0,49.....	1.250
1 Transfo d'alimentation spécial.....	750
1 Bloc de bobinages)	
1 Cadre ferroxcube) L'ensemble.....	2.045
1 Jeu de MF.....	125
1 Potentiomètre 500 K. A. I.....	108
4 Supports de lampes.....	75
Vis, écrous, cosses et décolletage divers. Passe-fils, relais, rondelle isolante et plaquettes Label.....	56
1 Cordon secteur avec prise.....	90
Soudure, fils de câblage et blindé.....	138
1 Jeu de résistances et condensateurs.....	761
LE CHASSIS prêt à câbler.....	5.658
Le jeu de lampes (ECH81-EBF80-ECL80-EZ80)	
2 Ampoules cadran.....	1.912
Le haut-parleur 13 cm. Ticonal avec transfo séparé 37 x 44. 11.000 ohms.....	60
L'ébénisterie complète av. fond et boutons	
● LE CHASSIS COMPLET , en pièces détachées avec lampes et haut-parl.....	1.275
● LE RÉCEPTEUR COMPLET en pièces détachées avec ébénisterie.....	2.200
EN ORDRE DE MARCHE : 13.500.	8.905

CIBOT-RADIO 1 et 3, rue de Reuilly,
PARIS-12^e

Métro: Faiderbe-Chaligny
C.C.Postal 6129-57 Paris. Téléphone : Did 66-90

AVEZ-VOUS ACHETÉ

NUMÉRO SPÉCIAL de RADIO-PLANS LES POSTES PORTATIFS

Tous les schémas, plans, explications commentaires, permettant la réalisation et la mise au point de

6 POSTES UN RÉCEPTEUR CLASSIQUE

Super 4 lampes sur piles

UN RÉCEPTEUR SÉRIEUX

5 lampes pile-secteur

UN RÉCEPTEUR SECTEUR QUI FONCTIONNE SUR PILES

7 lampes pile-secteur avec étage de sortie spécial sur secteur.

UN MONTAGE INHABITUEL

Pile-secteur avec étage push-pull

- POUR LE SCOUT - - POUR LE CAMPING - Détectrice à réaction pour écoute sur H.P.

UN MONTAGE VRAIMENT SIMPLE

Détectrice pour écoute sur casque

Chez votre marchand de journaux
En vente : 125 francs le numéro
S'il ne l'a pas reçu il peut se le procurer aux messageries TRANSPORT-PRESSE

TOUS NOS LECTEURS QUI S'ABONNERONT OU SE RÉABONNERONT

(par anticipation si leur abonnement en cours n'est pas terminé.)

**RECEVRONT
GRATUITEMENT
CE NUMÉRO
SPÉCIAL**

LE CAPACIMÈTRE AUTOMATIQUE

par Raymond BROSSET

« Le temps est de l'argent » ; des mesures rapidement effectuées sont le rêve de tous les praticiens en radioélectricité.

Devant un condensateur électrochimique douteux, le radioélectricien hésite à utiliser un capacimètre nécessitant de nombreuses manœuvres. Il se contente souvent d'essayer le dit condensateur à « l'étincelle ».

Je vous propose un petit appareil pratique, stable, indéréglable. Il suffit de mettre le condensateur à essayer aux deux bornes de l'appareil, pour lire directement sa capacité. En deuxième partie, nous ajouterons une tension réglable de 0 à 600 V, pour ceux qui veulent contrôler les pertes.

Le but recherché dans ces réalisations, est l'utilisation de matériel standard, donc prix de revient très bas.

Pour la simplicité de manœuvre, nous n'aurons qu'une lecture de 1 à 100 μF . La majorité des condensateurs électrochimiques se trouve entre ces deux limites.

Technique employée.

Un courant alternatif redressé se présente sous la forme de la figure 1. En A nous avons une alternance, et en B deux alternances. Le filtrage consiste à égaliser la

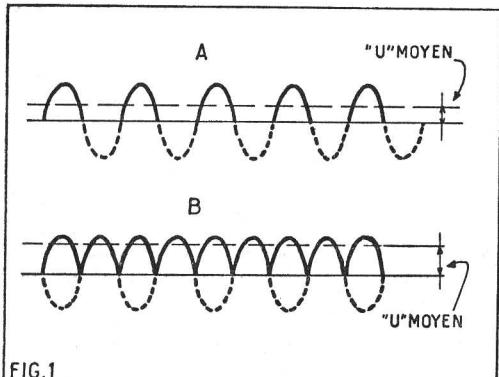


FIG.1

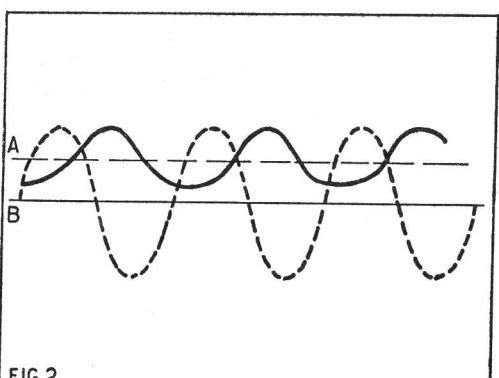


FIG.2

La forme exacte de la courbe dépend de la charge. On peut considérer l'ensemble comme la superposition d'un courant alternatif à un courant continu.

tension, c'est-à-dire à supprimer les ondulations. Le condensateur de tête agit suivant la figure 2. Il retarde la chute de la tension. Sa valeur, qui devrait être la plus

grande possible, est limitée par le risque de détérioration de la valve. Le courant de charge de ce condensateur peut atteindre une valeur prohibitive, et correspond à un court-circuit (si sa valeur est trop élevée). Aussi le maximum à ne pas dépasser est indiqué par le constructeur de la lampe redresseuse.

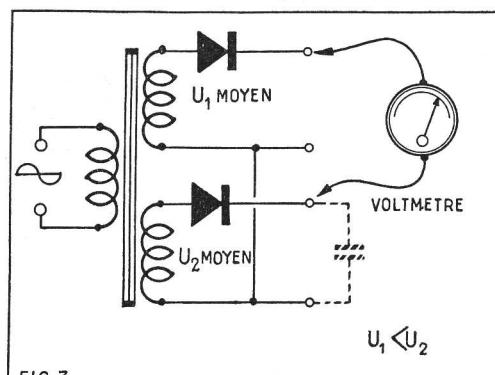


FIG.3

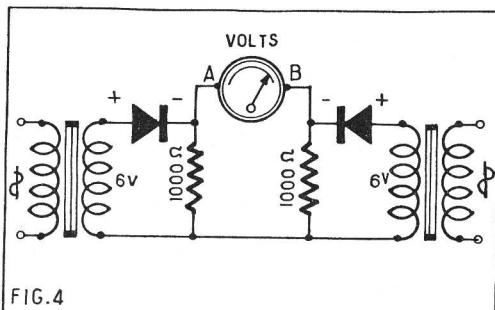


FIG.4

Le voltmètre ne doit rien indiquer.

Si, par contre, sa valeur est trop faible, la tension intégrée est trop basse. La composante alternative devient importante, et, bloquée par la suite du circuit de filtrage, est inutilisée. Le rendement du redresseur est déplorable.

Les valeurs pratiques généralement utilisées vont de $8 \mu\text{F}$ à 500 V , jusqu'à $50 \mu\text{F}$ à 150 V .

Si les pertes d'un condensateur électrochimique varient en proportion de la tension, la capacité propre par contre ne dépend pas de cette tension. Aussi, nous nous contenterons seulement de quelques volts pour nos mesures de capacité.

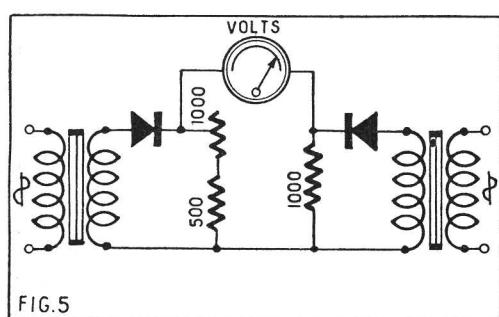


FIG.5

L'astuce employée consiste à comparer une tension non filtrée, avec une tension similaire (et en phase), qui subit un commencement de filtrage par le condensateur à essayer. La tension U moyenne de la première sera inférieure à celle de la seconde. Un voltmètre étalonné directement en microfarads (si l'on peut écrire cela) fera la comparaison (fig. 3).

L'étalonnage se fera à l'aide de condensateurs « papier » mis en parallèle. La précision est largement suffisante pour les besoins courants.

Le pont de base.

Analysons la figure 4. Deux sources alternatives de 4 à 6 V (ceci a peu d'importance, à condition qu'elles soient identiques) sont redressées chacune par une seule pastille de cuproxyde. On en trouve

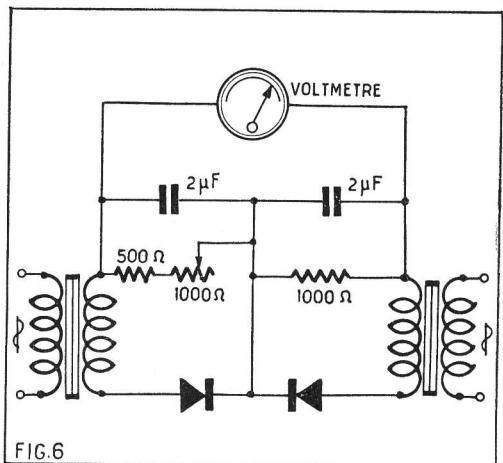


FIG.6

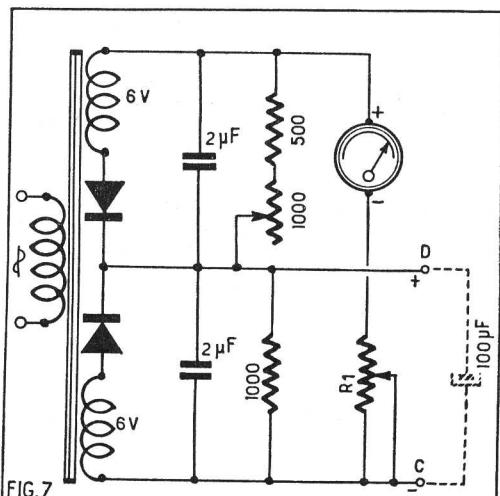


FIG.7

R₁ dépend de la sensibilité de l'appareil de mesure.

Environ 17.000 Ω pour une déviation totale sous 200 μA , et 3.500 Ω pour un appareil de 1 mA.



couramment dans le commerce, qui font 14 mm de diamètre. Chaque circuit débite dans une résistance d'environ 1.000 Ω . Si les circuits sont identiques et en phase — il

suffit, pour contrôler cela, d'inverser les bornes d'une des tensions alternatives — nous ne devons avoir aucune tension entre A et B. Si une tension subsiste, un petit potentiomètre (fig. 5) permet de revenir à zéro. Les bornes C et D seront les bornes de mesures. Si l'on veut étaler la courbe et négliger les capacités de faibles valeurs, on placera deux petits condensateurs au papier métallisé (type Bosch), de $2 \mu\text{F}$, suivant la figure 6. L'appareil de mesures pourra avoir de 0,2 à 2 mA de déviation totale.

La résistance R_1 sera déterminée de la manière suivante : une résistance réglable de 20.000Ω (un potentiomètre, par exemple) sera placée en série avec l'appareil de mesures, et une capacité de $100 \mu\text{F}$ de bonne qualité, mise aux bornes C et D. N'oubliez pas de respecter la polarité (fig. 7). Il faudra régler le potentiomètre de 20.000Ω pour obtenir la déviation totale pour $100 \mu\text{F}$. Mesurer ensuite la valeur de la résistance du potentiomètre à l'aide d'un ohmmètre ordinaire et remplacer le potentiomètre par une résistance bobinée de même valeur (à 10 % près).

L'étalonnage.

L'appareil de mesures étant à 0 en l'absence de capacité aux bornes C et D, et, par contre, déviant au maximum pour une capacité d'environ $100 \mu\text{F}$, il s'agit de se faire prêter quelques capacités au papier assez justes. La glace de l'appareil de mesures étant retirée, on se procure une petite plume à dessin et un flacon d'encre de Chine noire. Il faut aussi un crayon noir bien taillé. On marque un petit point à l'aide du crayon à chaque valeur étalonnée sur le cadran. Quand l'étalonnage

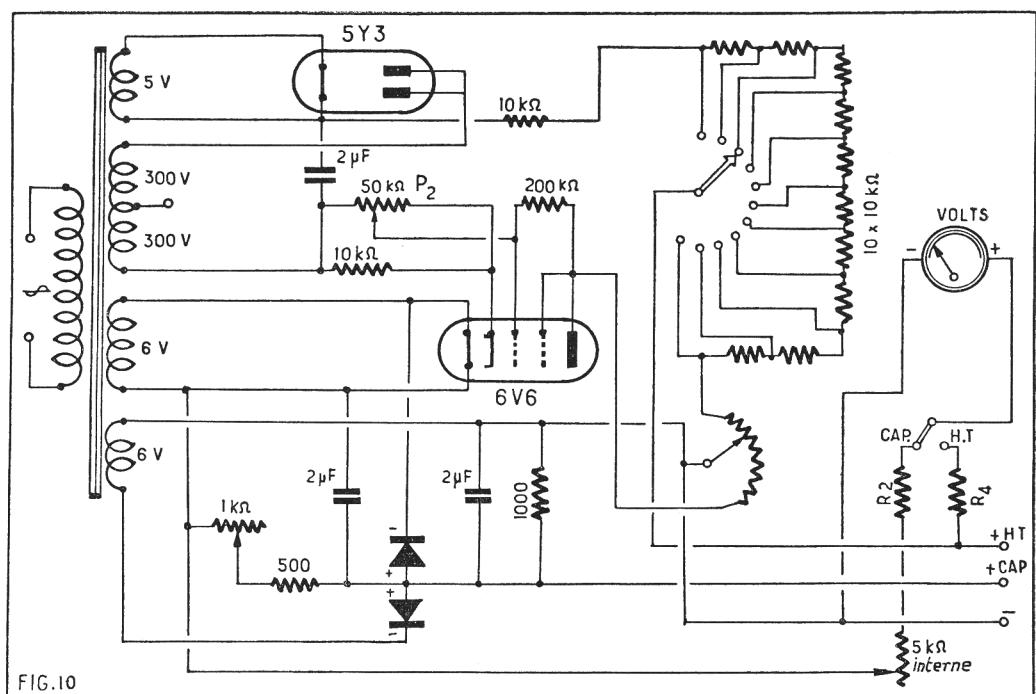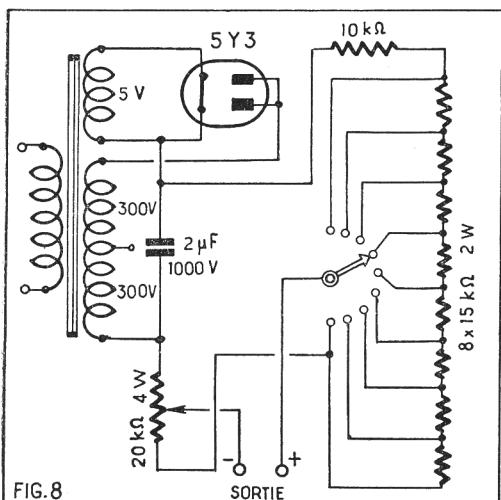

de 1 à $100 \mu\text{F}$ est terminé, on tire de petits traits à l'aide de la plume à dessin et de l'encre de Chine. Pour les chiffres, il ne faut pas trop encombrer le cadran. On donne un coup de gomme douce aussitôt que l'encre est sèche, le crayon disparaît et l'encre reste. Il ne reste qu'à mettre une goutte de peinture rouge sur la borne positive, pour ne pas perdre de temps à rechercher à chaque fois les polarités. Vous pouvez commencer à essayer les « chimiques » qui vous tombent sous la main et vous aurez souvent des surprises qui vous expliqueront maints ronflements chroniques dont vous ne pouviez pas expliquer l'origine.

L'essai en tension.

Faire une tension variable de 0 à 600 V est facile. Il suffit d'un transfo standard, d'une valve, d'une galette de contacteur une direction, onze positions et de quelques résistances de 2 W (fig. 8). Ce qui est moins facile est d'éviter de détériorer la valve par suite d'un court-circuit intempestif. Nous allons pour cela employer un montage à « écartlement » (fig. 9). La lampe de choix sera la bonne vieille 6V6. Le principe de ce montage est très simple : si un courant brutal (claquage d'un condensateur) parcourt le circuit, la polarisation de la 6,6 V atteint une telle valeur que

son courant plaque approche du « cut-off ». En réglant le potentiomètre P_2 , on peut déterminer d'avance la valeur maximum du courant général en cas de court-circuit. Il ne faut pas non plus que ce courant soit trop faible. Nous avons choisi après expérimentation 14 mA. Pour le réglage à cette valeur, il faut mettre le contacteur sur sa tension maximum et brancher directement un milliampermètre aux bornes E et F, en ayant soin de mettre le potentiomètre P_2 sur sa valeur maximum de polarisation (point m). On amène progressivement la valeur du courant à 14 mA. Le voltmètre de lecture peut être quelconque, son débit n'intervenant que faiblement sur l'appareil.


Utilisation.

Pour essayer un « chimique », on amène à l'aide du contacteur et du potentiomètre P_2 la tension sur la valeur d'essai du dit chimique. Par exemple, pour un condensateur électrochimique de $8 \mu\text{F}$ 450-500 V, on amènera le voltmètre à 500 V. On branche ensuite le chimique en respectant les polarités (et en coupant le courant, si vous êtes sensible). L'appareil de mesures indique un recul suivant la valeur de la capacité, puis remonte progressivement vers 500 V, au fur et à mesure de la charge. S'il atteint 450 V assez rapidement, vous pouvez couper le courant et considérer ce condensateur comme excellent. Si, par contre, il a du mal à remonter et qu'il ne s'agit pas d'un condensateur ayant été stocké un certain temps, la pièce examinée devient douteuse et il faudra s'en méfier. Enfin, si le condensateur ne remonte pas à 450 V, il ne faut avoir aucune pitié, c'est un danger public pour les valves.

Si vous faites un essai avec un $50 \mu\text{F}$ 150-165 V, les mêmes observations sont valables en ramenant les tensions citées plus haut à 150 et 165 V.

Pour les « chimiques » de polarisation, l'essai effectué en capacimètre est suffisant. Il est inutile de les essayer d'après ce dernier procédé. En effet, sur le capacimètre cité en première partie, tout condensateur qui a des pertes n'atteindra jamais sa capacité nominale et sera automatiquement refusé.

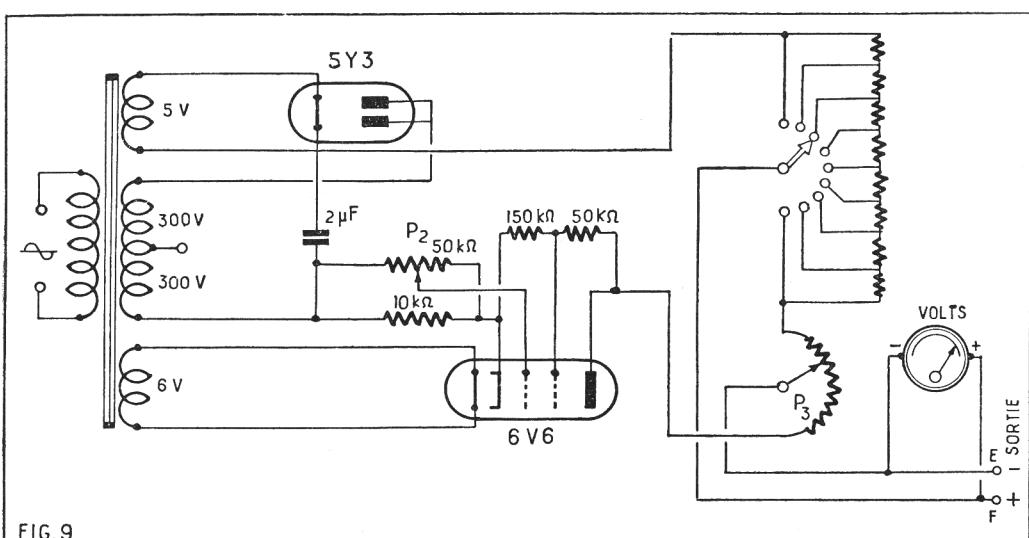Enfin, voici en 10^e figure, le montage général comprenant l'ensemble qui donne toute satisfaction au laboratoire.



FAISONS LE POINT SUR LES SEMI-CONDUCTEURS (I)


La plus sensationnelle application des semi-conducteurs a été la réalisation des transistors ou triode à cristal, dont le principe a déjà été indiqué dans *Radio-Plans*, mais sur lequel nous reviendrons, étant donné que leurs applications se multiplient et qu'en France certains types sont maintenant fabriqués en grande série.

Le prix Nobel de physique, qui vient d'être attribué aux inventeurs des transistors, concrétise leur intérêt. Mais ces premiers transistrons étaient à pointe, c'est-à-dire avec contact ponctuel sur le germanium comme les diodes. Actuellement, si les Américains réalisent toujours des transistrons à pointe pour les hautes fréquences, les transistors à fonction les supplacent en général.

Principe des transistors.

Nous avons vu, à propos des redresseurs, que suivant les impuretés introduites dans le germanium, celui-ci subissait des modifications le rendant du type N, ou du type P. Or, on a constaté qu'en assemblant trois couches de germanium respectivement P, N et P ou N, P et N, outre un phénomène de redressement, que la couche centrale jouait un rôle comparable à celui de la grille d'un tube à vide et que l'on pouvait obtenir une amplification importante.

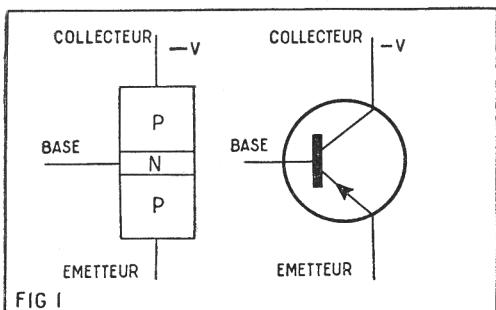
Les sorties métalliques en contact avec les différentes couches sont désignées par les mots : émetteur, base et collecteur.



Nous voyons sur la figure 1 la constitution d'un transistor à fonction PNP (le plus courant) et l'emplacement des électrodes de sortie. Ces dernières, nous les retrouvons sur le symbole utilisé pour représenter un transistor et que nous avons représenté sur la même figure.

Le fonctionnement des transistors à fonction PNP est inverse du précédent et conduit aux polarisations indiquées par la figure 2.

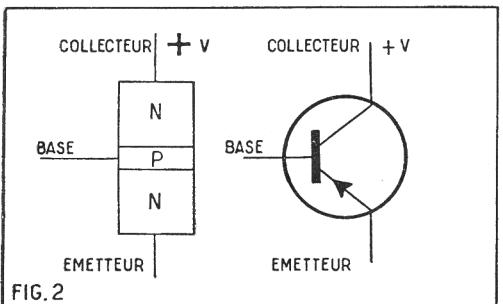Le collecteur peut être comparé à la plaque d'un tube à vide, cependant, contrairement à cette dernière, il reçoit par rapport à la base, une tension négative



(1) Voir les N° 110 et 111 de *Radio-Plans*.

dans le cas d'une fonction PNP. Mais du point de vue emploi, le transistor n'est plus comparable aux tubes à vide. On sait, en effet, que l'on peut commander un tube à vide en appliquant une tension sans qu'il y ait circulation d'un courant. Au contraire, le transistor demande qu'une certaine puissance soit appliquée à l'entrée. Cette puissance est très faible, néanmoins il y a toujours circulation d'un courant dans le circuit « base, émetteur ».

Il ne faut donc pas songer à remplacer un tube à vide par un transistor, quoique celui-ci soit capable de remplir beaucoup de fonctions dévolues jusqu'ici au premier. Et pour les radiotéchniciens se lançant dans un montage à transistrons, il est sage de s'en tenir strictement aux schémas qui leur sont donnés, car les transistors exigent pour l'étude de leurs circuits, encore plus de soins que celle des étages d'un récepteur

Le transistor dans les récepteurs.

L'emploi des transistors en radiophonie est évidemment l'application qui intéresse le plus les radiotéchniciens. Malheureusement, il est encore assez difficile de se procurer des transistors fonctionnant correctement en haute fréquence. L'utilisation des transistors fabriqués en France, comme l'OC70 et l'OC71, est limitée aux fréquences acoustiques, aux ultrasons et à la MF, leur limite d'emploi suivant les montages est de 0,3 Mc/s et de 1 Mc/s. Néanmoins, on commence à voir quelques récepteurs à transistors sur le marché français. Certains constructeurs ont tourné la difficulté du fonctionnement correct du transistor en haute fréquence en revenant aux circuits moyennes fréquences accordés sur 135 Kc/s, mais ce compromis nuit à la sélectivité des récepteurs qui, ainsi, sont sujets aux interférences.

Si les transistrons en permettant aux récepteurs d'être autonomes du secteur, de les soustraire à l'influence des parasites de ce dernier et en les rendant plus facilement transportables, seront à la base du récepteur de l'avenir, pour l'instant, leur emploi est encore limité en raison des difficultés de fabrication des modèles haute fréquence et de leur prix. Celui-ci, quoique ayant diminué d'environ 50 %, reste encore deux à trois fois plus élevé que celui d'un tube, et à puissance de sortie égale, il faut pour un récepteur plus de transistrons que de tubes.

En attendant, pour ceux qui désirent s'initier à la technique des transistors, il est toujours possible de réaliser de petits récepteurs avec un cristal détecteur et une amplification basse fréquence à transistors. La figure 3 fournit le schéma le plus simple que l'on puisse réaliser, extrait de *Radio-Electronics* d'avril 1955. Il peut être réalisé avec une diode OA70 et un transistor OC70. A la sortie de la diode, on dispose d'une composante basse fréquence et une composante continue provenant de la détection de l'onde porteuse. La composante continue sert à fournir la tension d'alimentation du collecteur du transistor. Quant à la composante basse fréquence, elle est appliquée à la base à travers un condensateur au papier de 2 μ F.


Les bobinages d'accord doivent avoir les nombres de tours suivants : 110 tours pour L_1 et 90 tours pour L_2 , avec prise après le 35^e tour en partant du bas de l'enroulement. Ils seront à exécuter en fil 6/10 et sur un mandrin de 50 mm de diamètre.

En amplification basse fréquence, les

à lampes. C'est pourquoi nous n'insisterons pas davantage sur la théorie du transistor, mais nous croyons utile, avant d'envisager leurs applications, de rappeler quelques prescriptions d'emploi qu'il est indispensable de connaître.

Il convient d'abord, comme pour les diodes à cristal, de ne pas soumettre les transistors à des températures supérieures à 45° C en les éloignant sur les châssis des organes susceptibles de provoquer une élévation de température et en prenant, d'autre part, les précautions voulues pour ne pas qu'ils s'échauffent exagérément au moment de la soudure de leurs fils de sortie.

Il faut se souvenir aussi que les fils de sortie ne doivent pas être pliés à moins de 1,5 mm du scellement et qu'avant de placer un transistor dans un montage ou sur un support, il est indispensable de couper l'alimentation, afin d'éviter les surtensions. Enfin, il importe de noter que dans le cas des transistrons PNP (les plus courants) où le collecteur doit être relié au pôle négatif, une inversion de polarité dans le montage leur est fatale.

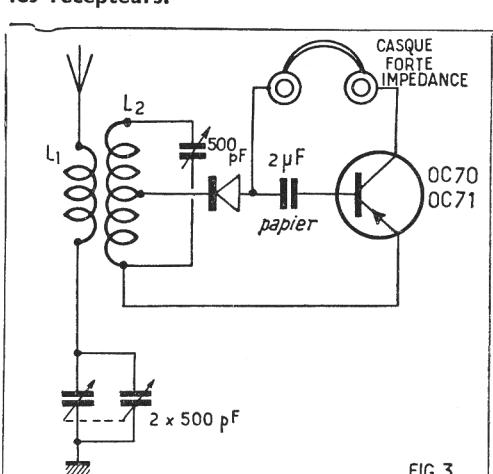

transistors ont trouvé jusqu'ici des applications plus grandes qu'en radio. On les a utilisés pour la construction d'électrophones portatifs et de préamplificateurs. Mais ce sont surtout dans les amplificateurs d'appareils de prothèse auditive que les transistors sont précieux. Ils ont permis de réduire les dimensions de ces appareils et de les rendre plus robustes. De plus, comme ils ne demandent pour leur alimentation qu'une petite pile de longue durée, ils rendent l'utilisation beaucoup moins coûteuse. Étant donné l'intérêt de cette application, nous fournissons suivant figure 4, le schéma d'un amplificateur, étudié par le Laboratoire d'application de la Radiotéhnique.

Voici quelques renseignements sur le matériel à utiliser pour ce montage :

Résistances :

Toutes les résistances doivent être fournies avec une tolérance de $\pm 5\%$ sur les valeurs indiquées. La résistance R , interchangeable par fiches, est destinée à réduire la puissance de sortie. On peut lui donner les valeurs suivantes :

Pour P_{max} Résistance (Ω)

1,2 mW	Nulle
0,5 mW	120 Ω
0,2 mW	390 Ω
0,05 mW	1.000 Ω

CTN 1 - Résistance à 25° C : 2.200 Ω . Coefficient de température.

— 3,7 %/° C, à 25° C.

Tolérance, à 25° C : 10 %.

Type B 8 320 14 A/2 K 2 (Transco).

(Suite page 33.)

Faites des ventes record...

avec

MELOVOX



le petit électrophone
pour grande musique
qui réunit
tous les suffrages
parce qu'il a
toutes les qualités.


POUR TOUS LES GOUTS : MELOVOX existe en 5 modèles, du plus sobre au plus luxueux,

A TOUS LES PRIX : de 28.500 à 48.500 francs,

LES ÉLECTROPHONES PORTATIFS MELOVOX, présentés dans une élégante mallette, offrent les avantages incomparables :


- ★ du fameux tourne-disques 3 vitesses *Melodyne*
avec ou sans changeur 45 tours
- ★ de haut-parleurs indépendants
- ★ d'une musicalité absolument parfaite.

DISTRIBUTEURS OFFICIELS MELOVOX

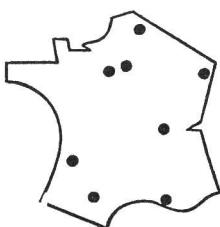

Région Nord : COLLETTE LAMOOT, 8, rue du Barbier Maës - LILLE
Région Parisienne : MATÉRIEL SIMPLEX - 4, rue de la Bourse - PARIS
Région Alsace-Lorraine : SCHWARTZ, 3, r. du Travail - STRASBOURG
Région Centre-Est : O.I.R.E., 56, rue Franklin - LYON
Région Sud-Est : MUSSETTA, 12, rue Théodore-Thurner - MARSEILLE
Région Sud-Ouest : DRESO, 41, rue Ch. Marionneau - BORDEAUX
Région Sud : MENVIELLE, 32, r. des Remparts-St-Etienne - TOULOUSE
Région Normandie-Bretagne : ITAX, 67, rue Rébéval - PARIS
Région Est : DIFORA, 10 rue de Serre - NANCY



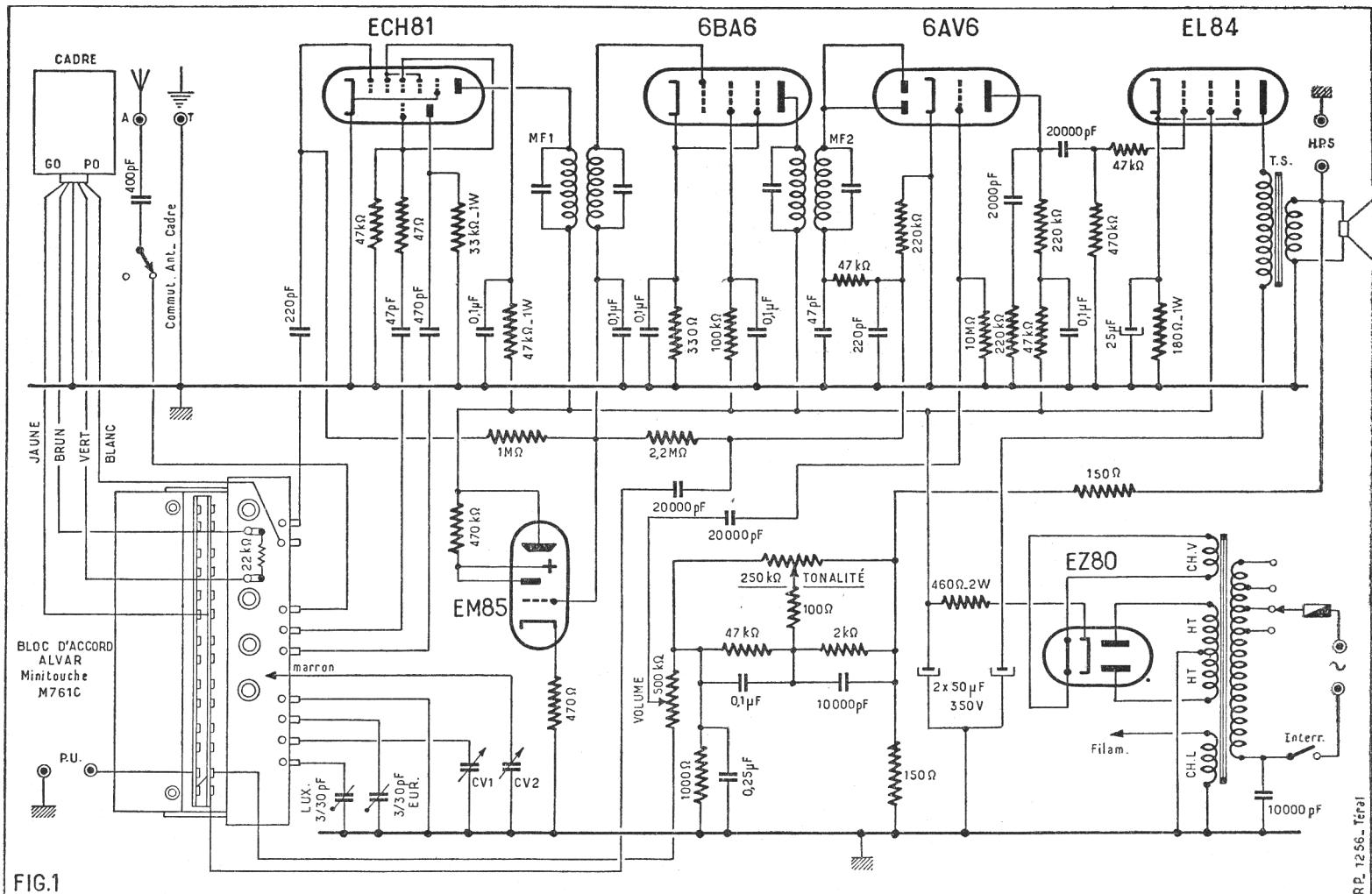

RÉCEPTEUR 4 LAMPES (+ valve) et indicateur d'accord permettant l'accord automatique sur deux stations G. O.

Ce récepteur est équipé avec un bloc à touches. Jusque-là, rien de bien particulier, puisque la plupart des appareils modernes sont ainsi. Seulement, en plus des touches assurant la commutation classique PO-GO-OC-BE-PU, le bloc utilisé en possède deux autres qui permettent de régler instantanément le poste sur Radio-Luxembourg ou Europe 1.

En dehors de ce perfectionnement, il faut dire que ce montage comporte un cadre incorporé, un nouvel indicateur d'accord EM85 et un contrôle de tonalité de conception particulièrement rationnelle.

Le schéma.

Le schéma est donné à la figure 1. Pour plus de clarté, nous y avons représenté le bloc d'accord dans sa forme réelle. Ce bloc assure la commutation des enroulements du cadre qui est le collecteur d'ondes principal en PO et GO. Il s'agit d'un cadre à air à haut rendement. Il est entouré d'un blindage qui le soustrait à l'influence du champ électrique des ondes reçues, augmentant ainsi son effet directif et, par conséquent, son action anti-parasites. Ce poste est aussi muni d'une prise antenne, nécessaire pour la réception des OC. Rappelons que l'emploi d'une antenne en PO et GO, accroît la sensibilité au détriment de l'action anti-parasites. Il n'est donc à conseiller

que si l'on désire écouter une station faible ou lointaine. Quoi qu'il en soit, la prise antenne permet d'utiliser un tel collecteur d'ondes sur les gammes PO et GO.

Le changement de fréquence est assuré par une ECH81, associée au bloc de bobinages. La disposition de cet étage est classique, l'accord des sections accord et oscillateur du bloc se fait par un CV $2 \times 490 \text{ pF}$. Pour le prérglage sur les stations Radio-Luxembourg et Europe 1, il y a deux ajustables « transco » de 30 pF . Le signal reçu est transmis à la grille de l'heptode de la ECH81 par un condensateur de 200 pF et la tension VCA par une résistance de $1 \text{ M}\Omega$. La tension écran est obtenue par une résistance de 47.000Ω , découpée par $0.1 \mu\text{F}$. La cathode est à la masse. Du côté triode qui sert à la production de l'oscillation locale, nous avons les éléments habituels. Dans le circuit grille, un condensateur de 47 pF , en série avec une résistance de 47Ω et une résistance de fuite vers la masse de 47.000Ω . Dans le circuit plaque, un condensateur de 470 pF et une résistance d'alimentation de 33.000Ω .

L'étage MF est équipé par une 6BA6. Les transformateurs de liaison sont accordés sur 485 Kc . La lampe est polarisée par une résistance de cathode de 330Ω , découpée par $0.1 \mu\text{F}$. La tension écran est obtenue grâce à une résistance de 100.000Ω , décou-

plée par $0.1 \mu\text{F}$. La tension VCA est appliquée à la base du secondaire du transfo MF par une cellule de constante de temps dont les éléments sont une résistance de $2.2 \text{ M}\Omega$ et un condensateur de $0.1 \mu\text{F}$.

Le second transformateur MF attaque les diodes d'une 6AV6, qui assurent la détection. Dans le circuit détecteur, nous trouvons un filtre HF composé d'une résistance de 47.000Ω et un condensateur de 47 pF . Le signal BF apparaît aux bornes d'une résistance de 220.000Ω , shuntée par un condensateur de 220 pF . La tension de VCA est fournie par le circuit détecteur. Le signal BF est acheminé vers l'ampli BF par un condensateur de 20.000 pF et un commutateur contenu dans le bloc de bobinages. Ce commutateur permet de substituer au circuit détecteur si on le désire, une prise PU. Après le commutateur, il y a un second condensateur de liaison de 20.000 pF , le potentiomètre de volume et une résistance de fuite de $10 \text{ M}\Omega$, qui attaque la grille de commande de la préampli BF. Cette lampe est la section triode de la 6AV6. La cathode de ce tube est à la masse et nous savons désormais que la polarisation est obtenue grâce à la valeur élevée de la résistance de fuite.

La plaque de la 6AV6 est chargée par une résistance de 220.000Ω . Entre la base

de cette résistance et la ligne HT, on a prévu une cellule de découplage, formée d'une résistance de $47.000\ \Omega$ et un condensateur de $0.1\ \mu F$. Après détection, il reste toujours une composante HF dont le passage dans l'étage de puissance risque de provoquer des accrochages. On a donc coutume de prévoir sur la plaque de la préampli un découplage. Ici, il est formé d'un condensateur de $2.000\ pF$ en série avec une résistance de $220.000\ \Omega$ en fuite vers la masse.

La lampe finale est une EL84. La liaison entre sa grille et la plaque de la préampli BF se fait par un condensateur de $20.000\ pF$, une résistance de fuite de $470.000\ \Omega$ et une résistance de blocage de $47.000\ \Omega$. La cathode de la EL84 est polarisée par une résistance de $180\ \Omega$, shuntée par $25\ \mu F$. Le haut-parleur est un $17\ cm$ à aimant permanent. Son transformateur d'adaptation doit avoir une impédance primaire de $5.000\ \Omega$.

Le contrôle de tonalité consiste en un circuit de contre-réaction, branché sur la bobine mobile du haut-parleur et qui reporte une partie du signal BF pris à cet endroit à la base du potentiomètre de volume, qui la transmet à la grille de la préampli BF. Ce circuit comporte une association de condensateurs et de résistances et un potentiomètre de $250.000\ \Omega$. Le déplacement du curseur de ce potentiomètre modifie la courbe de transmission de l'ampli BF, ce qui se traduit pratiquement par une variation de tonalité.

L'alimentation comprend le transformateur qui délivre les tensions nécessaires. La HT est redressée par une valve EZ80 et filtrée par une cellule composée d'une résistance de $460\ \Omega$ et deux condensateurs électrochimiques de $50\ \mu F$.

La cathode de l'indicateur d'accord EM85 est polarisée par une résistance de $470\ \Omega$, pour éviter qu'il amortisse le circuit de détection. Cet indicateur est commandé par la tension antifading.

Une prise HPS est prévue sur le secondaire du transformateur d'adaptation du haut-parleur normal.

Réalisation.

Les plans pratiques de cet appareil sont donnés aux figures 2 et 3. La première est une vue du dessous du châssis et la seconde une vue du dessus.

Le travail débute par la fixation des pièces sur le châssis. On place en premier les supports de lampes. Il convient pour cela de respecter l'orientation adoptée sur les plans. On soude contre la face interne du châssis les relais A-B et C. Sur la face arrière, on fixe les plaquettes A-T, PU et HPS. Sur le dessus du châssis, on monte les transformateurs MF1 et MF2, dont les noyaux de réglage doivent être accessibles de l'arrière du poste, le condensateur électrochimique $2 \times 50\ \mu F$ 350 V, le transfo de HF, le condensateur variable et le transformateur d'alimentation.

Sur la face avant on fixe le potentiomètre double à interrupteur et le bloc d'accord. Remarquons que le potentiomètre doit avoir une section de $500.000\ \Omega$ et une de $250.000\ \Omega$. On réserve pour la suite la pose du cadran et celle du cadre qui ne pourraient que gêner la manipulation du châssis au cours du câblage.

Le châssis étant équipé, on effectue le câblage comme nous allons l'expliquer. On relie à la masse par soudure sur le châssis : les broches 3, 5 et le blindage central du support de ECH81, la broche 4 et le blindage du support 6BA6, les broches 2, 4 et le blindage du support de 6VA6, la broche 4 et le blindage du support de EL84. On met aussi à la masse une cosse « CH. L. » et le point milieu de l'enroulement HT du transformateur d'alimentation, la ferrure T de


la plaquette A-T, la cosse m du bloc de bobinages et la fourchette du CV. Une des cages du CV est reliée à la cosse « CV acc » du bloc et l'autre à la cosse « CV osc ».

Avec du fil nu, on relie la seconde cosse « CH. L. » du transfo à la broche 3 du support de 6BA6 et à la broche 4 du support de ECH81. Cette cosse « CH. L. » est aussi reliée à la broche 3 du support 6AV6, laquelle est connectée à la broche 5 du support de EL84.

On procède ensuite étage par étage. Pour le support de ECH81, on a : un condensateur céramique de $200\ pF$ entre la broche 2 et la cosse « Gr mod » du bloc ; une résistance de $1\ M\Omega$ entre cette broche et la cosse 4 de MF1 ; une résistance de $47.000\ \Omega$ 1 W entre la broche 1 et la cosse a

du relais B ; un condensateur de $0.1\ \mu F$ entre cette broche 1 et la masse ; les broches 7 et 9 reliées ensemble ; une résistance de $47.000\ \Omega$ entre la broche 9 et le

FIGURE 2

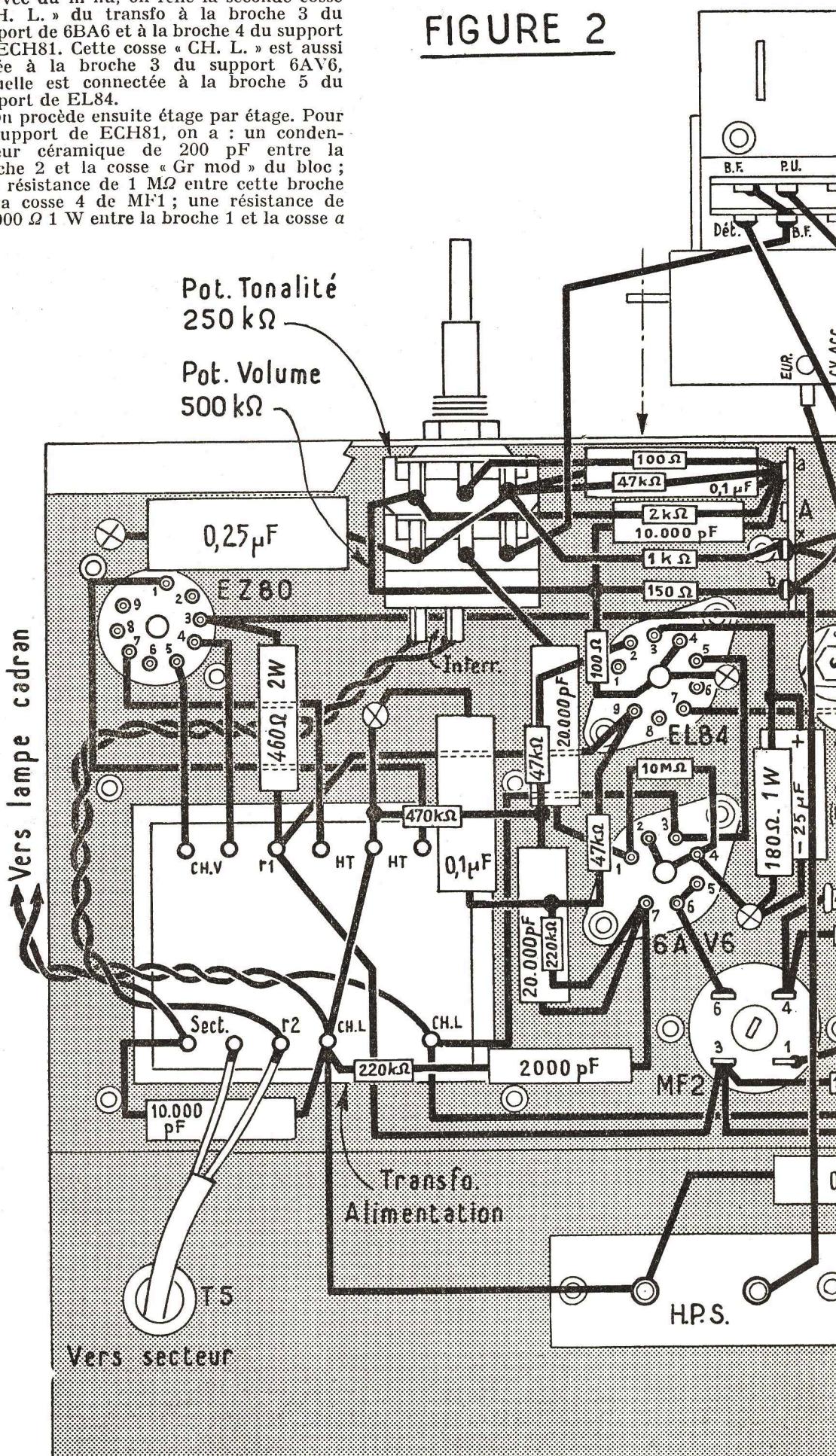


châssis, une résistance de 47Ω en série avec un condensateur de 47 pF céramique entre la broche 7 et la cosse « Gr osc » du bloc de bobinages ; une résistance de

$33.000 \Omega 1 \text{ W}$ entre la broche 8 et la cosse α du relais B ; un condensateur céramique de 470 pF entre la broche 8 et la cosse « Pl osc » du bloc ; la broche 6 reliée à la

cosses 1 de MF1. La cosse α du relais B est connectée à la cosse 3 de MF1. Sur cette cosse α on soude un fil positif du condensateur $2 \times 50 \mu\text{F}$. L'autre fil positif de ce condensateur est soudé sur la cosse α du relais C et le fil négatif sur la patte de fixation du relais B.

On arrive ainsi au support de 6BA6 : les broches 2 et 7 sont reliées ensemble. Entre la broche 7 et le châssis, on soude une résistance de 330Ω et entre la broche 2 et le châssis un condensateur de $0,1 \mu\text{F}$. La broche 1 est connectée à la cosse 6 de MF1. On réunit la cosse 3 de MF2 à la cosse 3 de MF1 et la cosse r_1 du transfor-

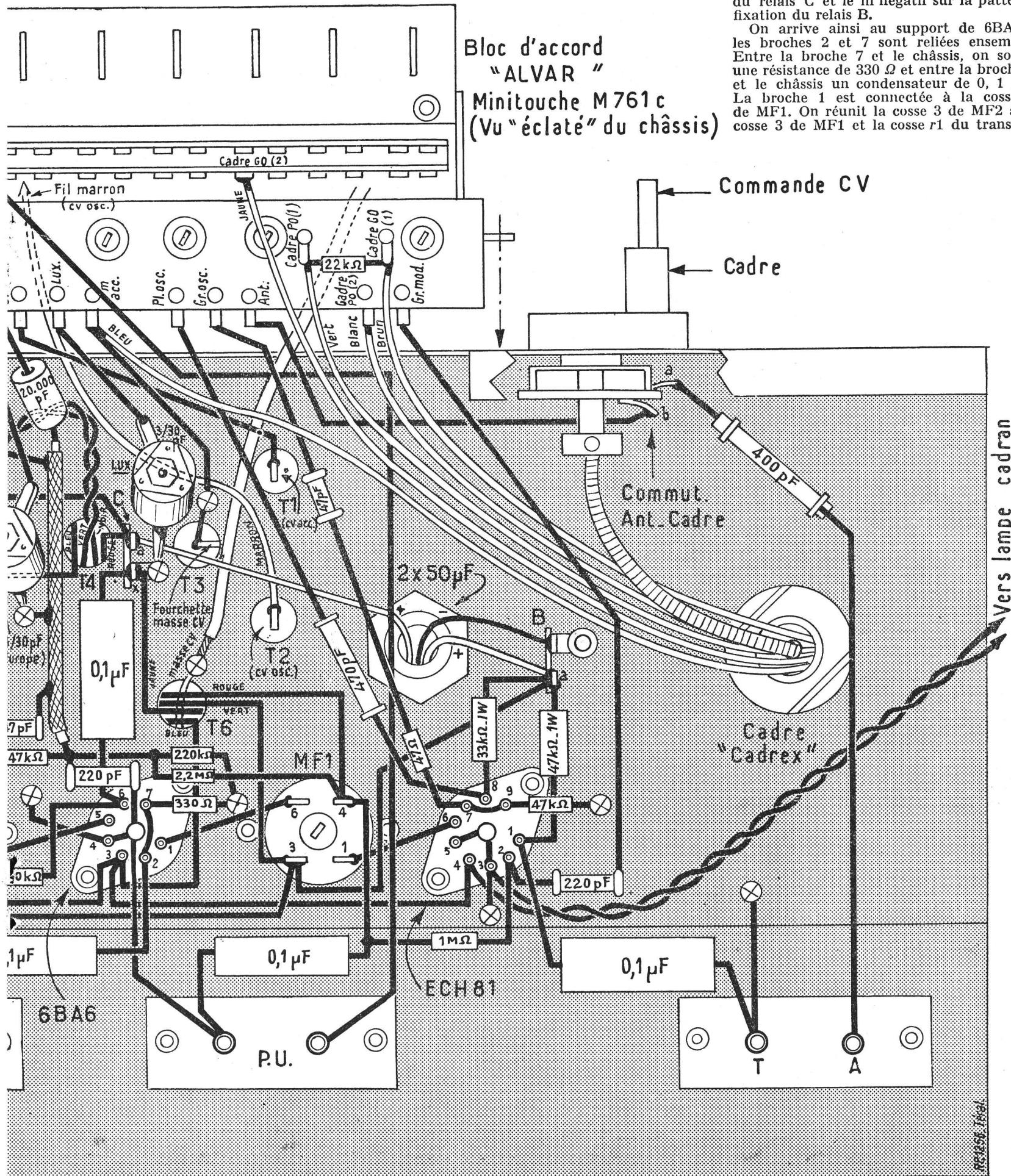

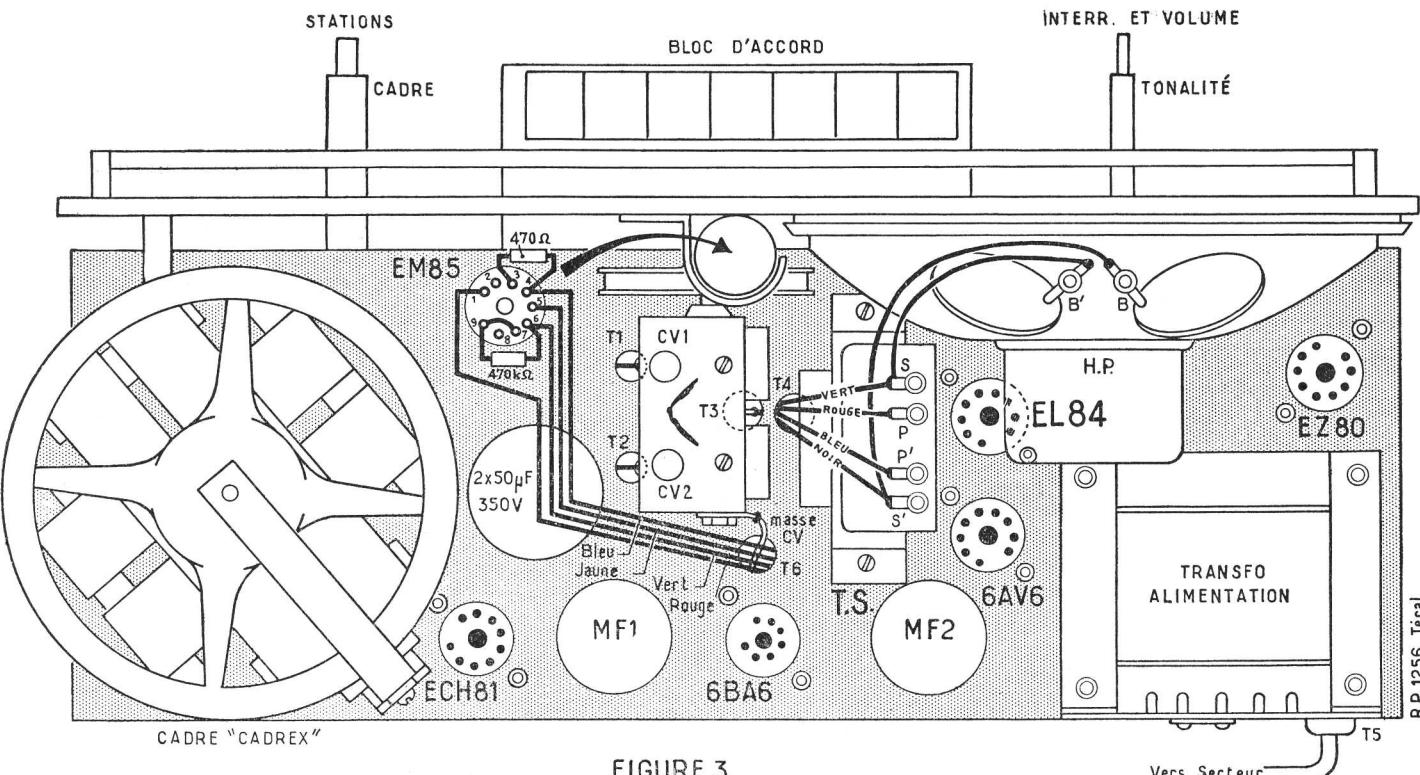


FIGURE 3

mateur d'alimentation. Entre la broche 6 du support de 6BA6 et la cosse 3 de MF2, on soude une résistance de 100.000Ω et entre cette broche 6 et le châssis un condensateur de $0.1 \mu F$. La broche 5 du support est connectée à la cosse 1 de MF2.

La cosse 6 de MF2 est reliée aux broches 5 et 6 du support 6AV6. Sur la cosse 4 de ce transformateur, on soude une résistance de 47.000Ω , à l'extrémité de cette résistance

on soude : un condensateur céramique de 220 pF , dont l'autre fil aboutit au blindage du support de 6BA6, une résistance de 220.000Ω soudée au châssis par son autre extrémité, une résistance de $2.2 M\Omega$, qui va à la cosse 4 de MF1, et un fil blindé. Entre l'autre extrémité de ce fil et la cosse « DETEC » du bloc, on soude un condensateur de 20.000 pF . La gaine du fil est soudée au châssis. Entre la cosse 4 de MF1 et le châssis, on dispose un condensateur de $0.1 \mu F$. Entre la cosse 4 de MF2 et la gaine du fil blindé on soude un condensateur céramique de 47 pF . La cosse PU du bloc est connectée à une ferrure de la plaquette PU. L'autre ferrure de cette plaquette est reliée au blindage du support de 6BA6. Les cosses BF du bloc sont connectées ensemble et à une extrémité du potentiomètre de 500.000Ω . Entre l'autre extrémité de ce potentiomètre et le châssis, on soude un condensateur de $0.25 \mu F$. Cette extrémité est connectée à l'extrémité inverse du potentiomètre de 250.000Ω . Entre ce point et la cosse *a* du relais A, on soude une résistance de 47.000Ω et un condensateur de $0.1 \mu F$ et entre ce point et la patte du relais A un condensateur de 1.000Ω . Entre l'autre extrémité du potentiomètre de 250.000Ω et la cosse *a*, relais A, on soude une résistance de 2.000Ω et un condensateur de 10.000 pF . Sur cette extrémité du potentiomètre de tonalité, on soude également une résistance de 150Ω , qui aboutit à la cosse *b* du relais A et une de 100Ω , qui est soudée sur le blindage du support de EL84. Entre le curseur du potentiomètre de 250.000Ω et la cosse *a* du relais A, on dispose une résistance de 100Ω .

Pour le support de 6AV6, on a : un condensateur de 20.000 pF entre le curseur du potentiomètre de 500.000Ω et la broche 1 du potentiomètre de 500.000Ω et la broche 1 ; une résistance de $10 M\Omega$ entre les broches 1 et 4 ; une résistance de 220.000Ω sur la broche 7, une résistance de 47.000Ω entre l'autre fil de cette résistance et la broche 9 du support de EL84 ; un condensateur de $0.1 \mu F$ entre ce point et le châssis ; un condensateur de 2.000 pF sur la broche 7 ; une résistance de 220.000Ω entre l'autre fil de ce condensateur et la masse ; un condensateur de 20.000 pF sur la broche 7 ; sur l'autre fil de ce condensateur, une résistance de 470.000Ω qui

aboutit à la masse et une résistance de 47.000Ω qui aboutit à la broche 2 du support de EL84.

Occupons-nous du support de EL84 : entre la broche 3 et le châssis, on soude une résistance de $180 \Omega 1 \text{ W}$ et un condensateur de $25 \mu F$. La broche 9 est connectée à la cosse *r1* du transformateur d'alimentation, et la broche 7 à une extrémité du primaire du transformateur de HP. L'autre cosse de ce primaire est reliée à la cosse *a* du relais C. Cette cosse *a* est connectée à la broche 3 du support de EZ80. Entre cette broche 3 et la cosse *r1* du transformateur d'alimentation, on soude une résistance de $460 \Omega 2 \text{ W}$. Une des cosses du secondaire du transformateur de HP est reliée à la cosse *b* du relais A et l'autre à sa patte de fixation.

Les broches 4 et 5 du support de EZ80 sont connectées au secondaire « CH. V. » du transformateur d'alimentation. Les broches 1 et 7 aux extrémités de l'enroulement HT de cet organe. On passe le cordon secteur par le trou T5. Un des brins est soudé sur une cosse secteur du transformateur d'alimentation et l'autre sur la cosse *r2*. Par une torsade de fil, on relie cette cosse *r2* et la seconde cosse secteur à l'interrupteur du potentiomètre. Entre cette cosse « secteur » et la masse on soude un condensateur de 10.000 pF . Une des ferrures de la prise HPS est connectée à la cosse *b* du relais A et l'autre à la masse.

Entre la cosse EUR du bloc de bobinages et le châssis, on met un condensateur ajustable « transco ». Un condensateur de même modèle est placé entre la cosse LUX du bloc et le châssis. Attention ! c'est la tige centrale de ces condensateurs, celle qui correspond aux lames mobiles, qui doit être soudée sur le châssis.

On peut maintenant mettre en place le cadran du CV et le cadre. Le cadre comporte l'axe de commande de rotation du cadre avec le commutateur Ant-Cadre. On serre le flexible de commande du cadre sur cet axe. Entre la paillette *a* du commutateur Ant-Cadre et la ferrure A de la plaquette A-T, on dispose un condensateur céramique de 400 pF . La paillette *b* est reliée à la cosse Ant du bloc. Le fil bleu du cadre est soudé sur la cosse *m* du bloc, le fil jaune sur la cosse « Cadre GO2 », le fil vert sur la cosse « Cadre PO1 », le fil

LE SERGY 7

(décris ci-contre et représenté en couverture)

EST UN GRAND SUPER-ALTERNATIF 6 LAMPES
comportant tous les perfectionnements :
HAUTE-FRÉQUENCE APÉRIODIQUE. GRAND CADRE
A AIR BLINDÉ. CLAVIER 7 TOUCHES
avec Luxembourg et Europe N° 1 pré-réglés.
4 GAMMES D'ONDES (PO - GO - OC - BE), CONTRE-RÉACTION, CONTRÔLE DE TONALITÉ, etc..., etc...

Prix des pièces principales :

Châssis, CV, cadran et glace.....	2.250
Bloc, 2 MF et cadre blindé.....	3.100
Transfo 75 millis.....	1.225
HP AUDAX, 17 cm aimant permanent.....	1.490
Potentiomètre double inter.....	320
Chimique 2 x 50 micros, 350 V.....	310
Jeu de 6 lampes (remise déduite) :	
EZ80 6BA6, 6AV6, ECH81, EL84, EM85 ...	2.305
Ébénisterie luxe vernie avec décor.....	4.200

COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES
Avec tout le matériel, y compris
condensateurs, résistances, fils,
soudure, supports, visserie, etc.

17.105

PRIX COMPLET
EN ORDRE DE MARCHÉ

22.000

TERAL

LE SPÉCIALISTE DE LA QUALITÉ ET DES PRIX
26 ter, RUE TRAVERSIÈRE, PARIS (XII^e)
SERVICE SPÉCIAL PROVINCE ACCÉLÉRÉ
Expéditions rapides contre remboursement.

blanc sur la cosse « Cadre PO2 », le fil brun sur la cosse « Cadre GO1 ». Entre les cosses « Cadre PO1 » et « Cadre GO1 » on soude une résistance de 22.000 Ω .

Le haut-parleur étant fixé sur le baffle du cadran, on réunit les cosses de la bobine mobile au secondaire du transfo d'adaptation.

L'indicateur d'accord EM85 a un culot Noval. On prend donc un support de ce type. On soude une résistance de 470 Ω entre les broches 3 et 4, une résistance de 470 Ω entre les broches 9 et 6 et on relie ensemble les broches 7 et 9. La liaison entre ce support et le reste du montage se fait par un cordon à 4 conducteurs. Sur le support le fil rouge est soudé sur la broche 1, le fil bleu sur la broche 4, le fil jaune sur la broche 5, le fil vert sur la broche 6. Ce cordon atteint l'intérieur du châssis par le trou T6. Là, le fil rouge est soudé sur la cosse 4 du transfo MF1, le fil vert sur la cosse 3 de cet organe, le fil jaune sur la patte du relais C et le fil bleu sur la broche 3 du support de 6BA6.

Il reste encore à brancher les supports d'ampoule qui se trouvent de part et d'autre de la glace du cadran. Un de ces supports est relié par une torsade aux cosses « CH. L. » du transformateur d'alimentation et l'autre, de la même façon, aux broches 4 et 3 du support de ECH81.

Essais et mise au point.

Après vérification du câblage, on équipe le poste de ses lampes et on le met sous tension. On doit normalement pouvoir capter des stations en gammes PO et GO, immédiatement. Si toutefois un accrochage se manifeste, il faut inverser, sur le secondaire du transfo de haut-parleur, l'ordre des fils venant de la cosse *b* et de la patte de fixation du relais A. Le phénomène doit disparaître aussitôt après cette petite transformation.

On règle alors les transfo MF sur 485 Kc. Ensuite en gamme PO on ajuste les trimmers du CV sur 1.400 Kc en commençant par celui d'oscillateur dont l'accord est beaucoup plus pointu et qui permet d'amener l'aiguille du cadran dans la position voulue. On passe sur 574 Kc pour ajuster le noyau oscillateur PO du bloc.

En gamme GO on règle le noyau oscillateur GO sur 205 Kc. En gamme BE, on accorde les noyaux accord et oscillateur sur 6,1 Mc. On commence encore par ce noyau oscillateur pour la même raison que celle énoncée pour les trimmers du CV.

Il reste à accorder les deux positions de réception automatique. Pour cela le mieux est d'opérer directement à l'aide de l'émission désirée. Commençons, par exemple, par Radio-Luxembourg. On appuie la touche du bloc correspondante, et l'on règle le condensateur ajustable jusqu'à obtenir l'audition de cette station avec le maximum de fermeture de l'indicateur d'accord. Pour Europe I on procède de la même façon en agissant bien entendu sur le second condensateur ajustable.

A BARAT.

NOTRE RELIEUR RADIO - PLANS


pouvant contenir
les 12 numéros d'une année

PRIX : 400 francs (à nos bureaux).
Frais d'envois sous boîte carton :
125 francs par relieur.

Adresser commandes au directeur de RADIO-PLANS
43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe. Par versement à
notre compte chèque postal PARIS 259-10.

FAISONS LE POINT SUR LES « SEMI-CONDUCTEURS »

(Suite de la page 27.)

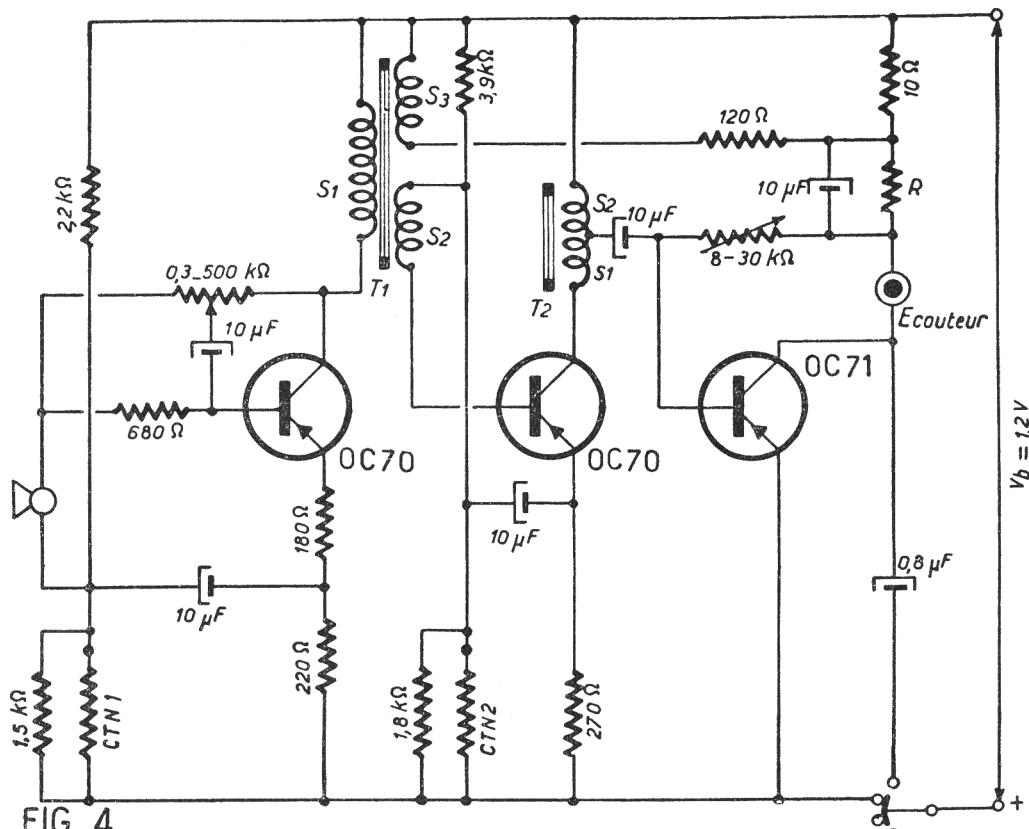

CTN 2 - Résistance à 25° C : 1.500 Ω .
Coefficient de température.

— 3,4 %/° C, à 25° C.

Tolérance à 25° C. : 10 %.

Type B 8 320 14 A/1 K 5

(Transco).

Transformateur *T*₁ :

*S*₁ = 2.700 tours de fil de cuivre émaillé, diam. 0,045 mm ; self-induction 7,2 H, à 0,5 mA, résistance en continu 860 Ω . (Tolérance 20 %.)

*S*₂ = 600 tours de fil de cuivre émaillé, diam. 0,04 mm ; résistance en continu 300 Ω . (Tolérance 20 %.)

*S*₃ = (tertiaire) : 6 tours de fil de cuivre émaillé, diam. 0,1 mm.

Autotransformateur *T*₂ :


*S*₁ = 2.178 tours de fil de cuivre émaillé, diam. 0,045 mm, résistance en continu 650 Ω . (Tolérance 20 %.)

*S*₂ = 622 tours de fil de cuivre émaillé, diam. 0,06 mm, résistance en continu 130 Ω . (Tolérance 20 %.)

Ecouteur du type magnétique, résistance 90 Ω . (Tolérance 20 %.) Impédance 270 Ω à 1.000 Hz. Sensibilité à 1.000 Hz : 125 phones pour 0,6 mW.

Microphone du type magnétique, résistance 200 Ω . (Tolérance 20 %.) Impédance : 1.000 Ω à 1.000 C/s.

La possibilité d'obtenir avec les transistors des appareils portatifs indépendants du secteur est une qualité très appréciable pour un instrument de mesure, c'est pourquoi le champ d'application des transistors s'étend aux instruments électroniques de mesure. Voici notamment un exemple : le schéma (fig.5) d'un voltmètre pour tension continue, réalisé avec un seul transistor. Dans ce montage n'exigeant qu'une très faible intensité du courant d'entrée, on utilise une résistance de 15 M Ω pour la portée 100 V, comme sur un voltmètre à tube à vide. Deux autres échelles sont prévues pour 1 et 10 V. Avant l'emploi, il convient de régler le microampèremètre au zéro, après avoir mis en court-circuit les bornes d'entrée. Si l'on ne peut arriver

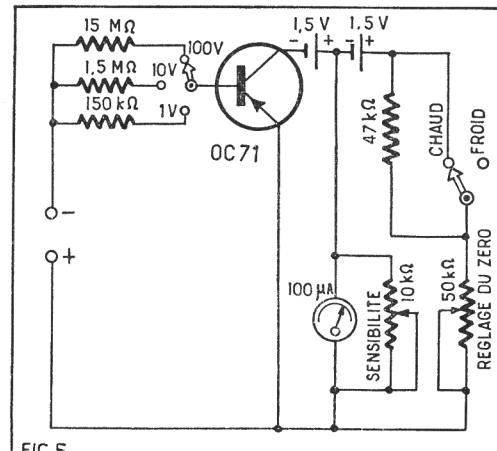

à ce réglage dans la position « à froid », il faut se placer dans la position « à chaud ». Ensuite, on règle la sensibilité, après avoir, en respectant les polarités, relié une source de courant continu à l'entrée.



Beaucoup d'autres instruments de mesure peuvent être établis en utilisant des transistors : analyseur dynamique, multivibrateur pour analyse dynamique, ondémètre à absorption, oscillateur basse fréquence, hétérodynie. Cependant, les transistors sont appelés à rendre des services dans les domaines les plus divers. Ils permettent, par exemple, en les faisant osciller, de convertir du courant continu à basse tension en courant alternatif à haute tension et faible intensité. Ces convertisseurs sont notamment utilisés pour l'alimentation des compteurs de Geiger pour la mesure des radiations radioactives. Dans cet ordre d'idées, signalons qu'un dispositif d'allumage électronique des moteurs à explosion, utilisant un transistor travaillant en oscillateur, a été présenté au dernier Salon de l'Auto.

Si en radio, ni en électronique industriel, le transistor n'a dit son dernier mot.

M. A. D.



LA SÉRIE W POUR MALLETTES ÉLECTROPHONES

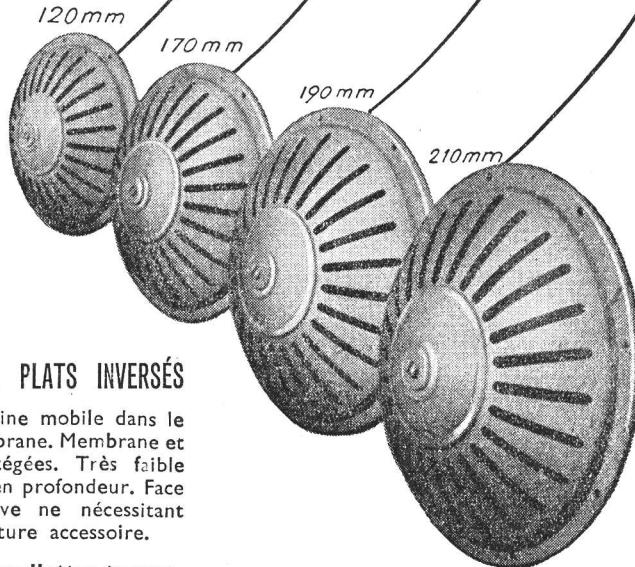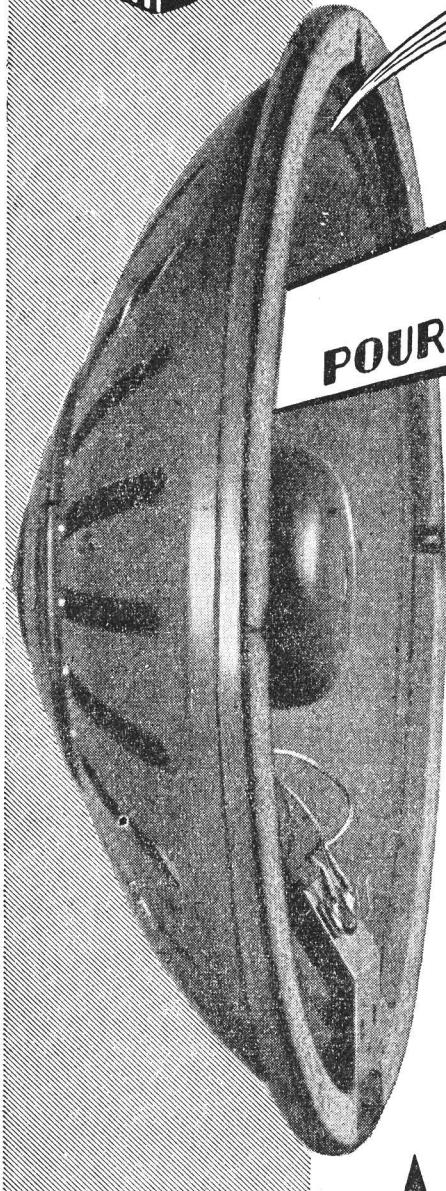

MODÈLES EXTRA PLATS INVERSÉS

Sortie de la bobine mobile dans le cône de la membrane. Membrane et connexions protégées. Très faible encombrement en profondeur. Face arrière décorative ne nécessitant aucune garniture accessoire.

Spéciaux pour mallettes tourne-disques, électrophones, postes voiture, etc.

AUDAX

S. A. au cap. de 150.000.000 de frs
45, AV. PASTEUR · MONTREUIL (SEINE) AVR. 50-90
Dép. Exportation: SIEMAR, 62 RUE DE ROME · PARIS-8^e LAB. 00-76

L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR FU G-16

par J. NAEPELS

Avec cet ensemble compact émission-réception (dimensions $370 \times 210 \times 190$ mm), nous abordons un nouveau domaine d'appareils surplus : celui des émetteurs-récepteurs.

Ce genre de postes exerce un très vif attrait sur de nombreux amateurs de radio, particulièrement sur les plus novices. C'est pourquoi nous croyons de notre devoir de débuter par les considérations générales suivantes :

1^o Dans la plupart des cas, un émetteur-récepteur présente une complexité plus grande qu'un récepteur ou un émetteur : construction plus tassée, circuits inhabituels, rôles importants joués par des accessoires que l'on trouve rarement en même temps que l'appareil proprement dit et, surtout, commutations par relais nécessitant des tensions continues dont on ne dispose généralement pas, ou qui tout au moins, compliquent considérablement le câblage, ou par contacteurs, véritables casse-tête. Combien de fois le courrier ne nous a-t-il pas apporté des demandes de lecteurs réclamant « un plan de câblage grandeur nature » de tel ou tel appareil surplus ! Il est évident que l'amateur qui a encore besoin d'un tel plan et n'est pas capable de se débrouiller avec un simple schéma théorique va au devant des plus grands déboires s'il s'attaque aux surplus avec une préparation aussi insuffisante.

2^o L'émission d'amateur est strictement réglementée et il est indispensable pour s'y livrer de passer l'examen des P.T.T. et de recevoir de cette administration un indicatif, cela quelle que soit la puissance mise en jeu. Elle n'est, en outre, autorisée que dans les limites de bandes de fréquences bien délimitées et il est impératif qu'elle soit parfaitement stable, ce qui implique un pilotage sérieux que l'on ne trouve que très rarement sur les appareils militaires des surplus. La grande majorité de ces derniers se composent d'un maître-oscillateur (MO) attaquant directement l'amplificatrice HF

de puissance (PA), ce qui donne un pilotage tout à fait insuffisant. Il n'y a d'ailleurs qu'à écouter certaines émissions de gendarmerie, effectuées avec de tels appareils, pour se rendre compte de la qualité déplorable des émissions ainsi obtenues. Un émetteur surplus nécessite donc à peu près toujours une sérieuse « reconversion ». La plus simple consiste à remplacer le pilotage par auto-oscillateur par un pilotage à quartz. Malheureusement, avec l'encombrement actuel des bandes amateurs et aussi la pratique consistant à répondre sur la fréquence de la station lançant appel, le fait d'être rivé à son caillou constitue une gêne sérieuse dans le trafic. Une autre solution est de faire fonctionner le pilote auto-oscillateur à puissance réduite et d'intercaler entre le PA et lui, un ou plusieurs étages tampons, si toutefois on dispose de la place nécessaire sur le châssis. La plupart du temps, on en est amené à ne garder presque rien du montage original.

Est-ce à dire que les émetteurs surplus soient dépourvus d'intérêt pour l'amateur ? Nullement, car ils offrent une quantité de pièces de très haute qualité, qu'il serait difficile de se procurer autrement à des prix qui ne soient pas prohibitifs : sans parler de leur partie mécanique difficilement égaleable par un amateur. La règle d'or, lorsqu'on se trouve en présence d'un tel appareil, consiste à faire l'inventaire des pièces intéressantes qu'il renferme et à en déterminer la valeur uniquement d'après cela.

Le fait que l'appareil soit prévu ou non pour fonctionner sur les bandes amateurs n'a qu'une importance secondaire, car il est généralement possible de modifier les circuits oscillants pour les amener sur les fréquences voulues. Bien mieux, un émetteur ne couvrant pas ces bandes offrira l'avantage d'être vendu à un prix plus intéressant.

Le Fu G-16.

Un lot important de ces appareils ayant fait son apparition sur le marché parisien à un prix honnête, du seul point de vue de la récupération, nous en avons emmené deux exemplaires, pris au hasard parmi ceux qui payaient le moins de mine, à notre laboratoire et en avons entrepris la dissection. Prévoyant en effet les demandes de renseignements dont ne manqueraient pas de nous assaillir les acquéreurs de ce poste, nous avions préféré prendre les devants.

Extérieurement, les deux monstres n'avaient rien de bien attrayant. Le coffret de tôle dans lequel l'appareil entre à la façon d'un tiroir et le panneau avant sont, en effet, couverts d'une peinture noirâtre que les intempéries n'ont pas arrangée.

La première opération consiste à enlever le capot de tôle en le faisant glisser vers l'arrière. La manière forte est nécessaire, car il serre fortement sur le poste proprement dit. Ce dernier, une fois mis à jour, nous a fort agréablement surpris et constitue l'un des exemples les plus remarquables de la technique de la construction radio-électrique de guerre allemande. Tout

nous avons conservé ces désignations inhabituelles sur les schémas que nous publions afin de faciliter le repérage.

Un exemple fort instructif d'utilisation des lampes RV 12 P 2.000 et RL 12 P 35.

L'ensemble Fu G-16 se compose de trois parties principales : le récepteur E-16 (à gauche), l'amplificateur de modulation BG-16 (au milieu) et l'émetteur S-16 (à droite). Conformément au grand principe de la construction militaire allemande qui veut que soit réduit au minimum le nombre de types de lampes différents sur un même appareil — afin de faciliter les remplacements — le récepteur et le modulateur sont équipés exclusivement de lampes RV 12 P 2.000 (neuf pour le premier et deux pour le second), mises pratiquement à toutes les sauces. *Nous ne saurions donc trop encourager les très nombreux amateurs qui possèdent dans leurs fonds de tiroirs de*

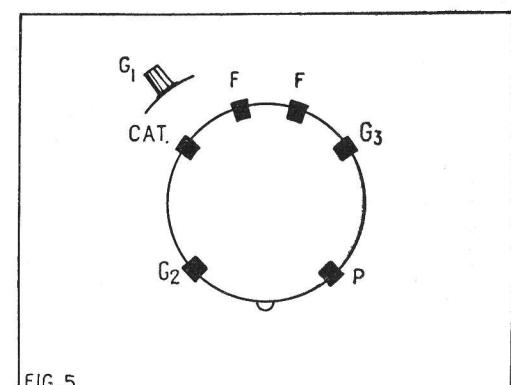


FIG. 5

remarquables petites lampes universelles, dont la figure 5 donne le brochage, à étudier très attentivement les schémas des figures 1, 2 et 3 qui leur fourniront d'utiles exemples d'utilisation de ce tube spécial en HF et MF, en mélangeuse, en oscillatrice, en diode et en BF.

Cette petite lampe fait merveille en VHF et UHF et « monte » à 300 Mc. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur un point trop souvent négligé lorsqu'on en donne les caractéristiques : son courant de chauffage doit être de 74 millis et ne pas s'écartez de plus de 4 millis de cette valeur, sinon le rendement baisse considérablement. Cela est surtout sensible en VHF. La tension plaque ne doit pas dépasser 210 V et la tension écran 75 V dans les utilisations en réception. En aucun cas, la dissipation plaque ne doit excéder 2 W et la dissipation écran 0,7 W. Si ces précautions sont respectées, la 12 P 2.000 n'est nullement une lampe fragile comme d'aucuns l'ont prétendu.

Pour l'émetteur, il n'était évidemment pas possible d'employer des lampes à aussi faible dissipation anodique. Le MO et le PA sont des RL 12 P 35, autre lampe allemande extrêmement intéressante, tant pour l'émission que pour l'amplification basse fréquence de puissance. C'est, à notre avis, la lampe idéale pour l'amateur désireux de tenir honorablement sa place dans les bandes décimétriques sans complications inutiles. Bien que ses possibilités ne soient que légèrement supérieures à celles de la classe 807, elle possède sur cette dernière de

sensibles avantages. Tout d'abord, au lieu d'être une tétraode, c'est une véritable pentode dont la grille G3 est accessible, ce qui permet de l'employer en modulation suppressor. Avantage encore plus important, elle n'a aucune tendance à l'auto-oscillation et ne demande aucun neutro-dynage. Enfin, elle a un rendement encore satisfaisant avec une tension plaque réduite jusqu'à 400 V, bien que cette dernière puisse être poussée jusqu'à 800 V, mais seulement à la condition de ne pas descendre plus bas que la bande 20 m. Le rendement de la 12 P 35 tombe ensuite rapidement, sa longueur d'onde limite d'utilisation étant 4 m 50.

Le Fu G-16 fonctionnant, à l'émission comme à la réception, de 38,5 à 42,3 Mc, c'est-à-dire entre 7 et 8 m, la haute tension de l'émetteur ne doit pas dépasser 450 V.

Nous insistons sur ce point car le revendeur de l'appareil, dans les notices qu'il remettait gracieusement aux acheteurs, mentionnait que la haute tension pouvait être comprise entre 600 et 900 V pour l'émetteur et que celle du récepteur devait être de 250 V (au lieu de 210). Cet excellent homme, bien intentionné mais non technicien, s'est empressé de rectifier, lorsque nous avons attiré son attention sur ce point.

Nous donnons ci-après les caractéristiques d'alimentation pour chacune des trois parties de l'appareil :

Emetteur :

HT = 450 V × 165 mA.
Polar. = — 165 V × 5 mA.
Chauffage = 24 V × 1,35 A.

Modulateur :

HT = 210 V × 8 mA.
Chauffage = 24 V × 75 mA.

Récepteur :

HT = 210 V × 35 mA.
Chauffage = 24 V × 375 mA.

Le récepteur E-16.

La partie émission n'étant pas utilisable sans sérieuses modifications, c'est une étude détaillée du récepteur, qui lui, fonctionne parfaitement tel quel. Bien entendu, il n'y a pas grand chose à recevoir sur la gamme qu'il couvre depuis que l'émetteur parisien de télévision sur 42 Mc a cessé ses émissions. On capte cependant quelques balises et émissions d'avions qui permettent de se rendre compte du fonctionnement. Rien n'empêchera les amateurs très avertis de « bricoler » ensuite les bobinages HF pour faire monter l'appareil à la bande 10 m, par exemple. Pour notre part, nous avons conservé le récepteur tel quel et l'utilisons en moyenne fréquence variable derrière des convertisseurs pour les bandes 72 et 144 Mc. Le E-16 se composant de trois parties, nous en entreprendrons la description bloc par bloc.

Le bloc moyenne fréquence (ZF Teil).

Ce boîtier de 160 × 130 × 60 mm constitue la partie supérieure du récepteur. Il s'emboîte sur le bloc HF, grâce à des tubes-guides se trouvant sur ce dernier et aux deux prises multiples femelles de raccordement électrique St 1 et St 2 se trouvant sur sa face inférieure. Pour le séparer de l'ensemble, il suffit de tirer vers le haut après avoir dévisser les trois vis d'assemblage accessibles par des évidements cercles de rouge dans le blindage supérieur. Faire attention à ne pas confondre avec les noyaux magnétiques ou les ajustables de


liaison des transfo MF qui sont également peints en rouge, mais non repérés par des cercles de cette couleur sur le blindage.

L'amplificateur moyen fréquence (fig. 1) comporte trois étages accordés sur 3.100 Kc. Il a été remarquablement soigné pour en tirer le maximum de sélectivité possible avec une telle valeur de MF. Rien de comparable avec la sélectivité déplorable, il faut bien le dire, de tant d'appareils américains utilisant des fréquences intermédiaires analogues. On notera qu'aucun couplage magnétique n'existe entre les primaires et secondaires des trois premiers transfo MF, chacun de ces enroulements se trouvant dans un blindage. Le couplage, uniquement capacitif, est assuré par les petits ajustables C2, C10 et C18, disposés entre des prises sur les enroulements. Remarquons que les constructeurs américains de postes de trafic se rallient de plus en plus à ce procédé très souple, généralement employé dans les appareils allemands de la dernière guerre.

Les prises de grilles sont également effectuées sur des prises intermédiaires des enroulements secondaires, cela principalement pour réduire le gain et éviter les accrochages qui sans cela, ne manqueraient pas de se produire avec trois étages moyenne fréquence.

Le couplage entre la dernière MF (R03) et la détectrice (R04) est effectué par un simple enroulement accordé à prise médiane reliée par de petits condensateurs (C25 et C26) à la détectrice (R04) et à la redresseuse d'antifading différé (R05). Ces deux lampes sont utilisées en diodes, leurs grilles étant reliées à leurs plaques.

Le seuil d'action de la CAV est déterminé par le pont constitué par les résistances W21 et W22, à l'intersection desquelles se trouve

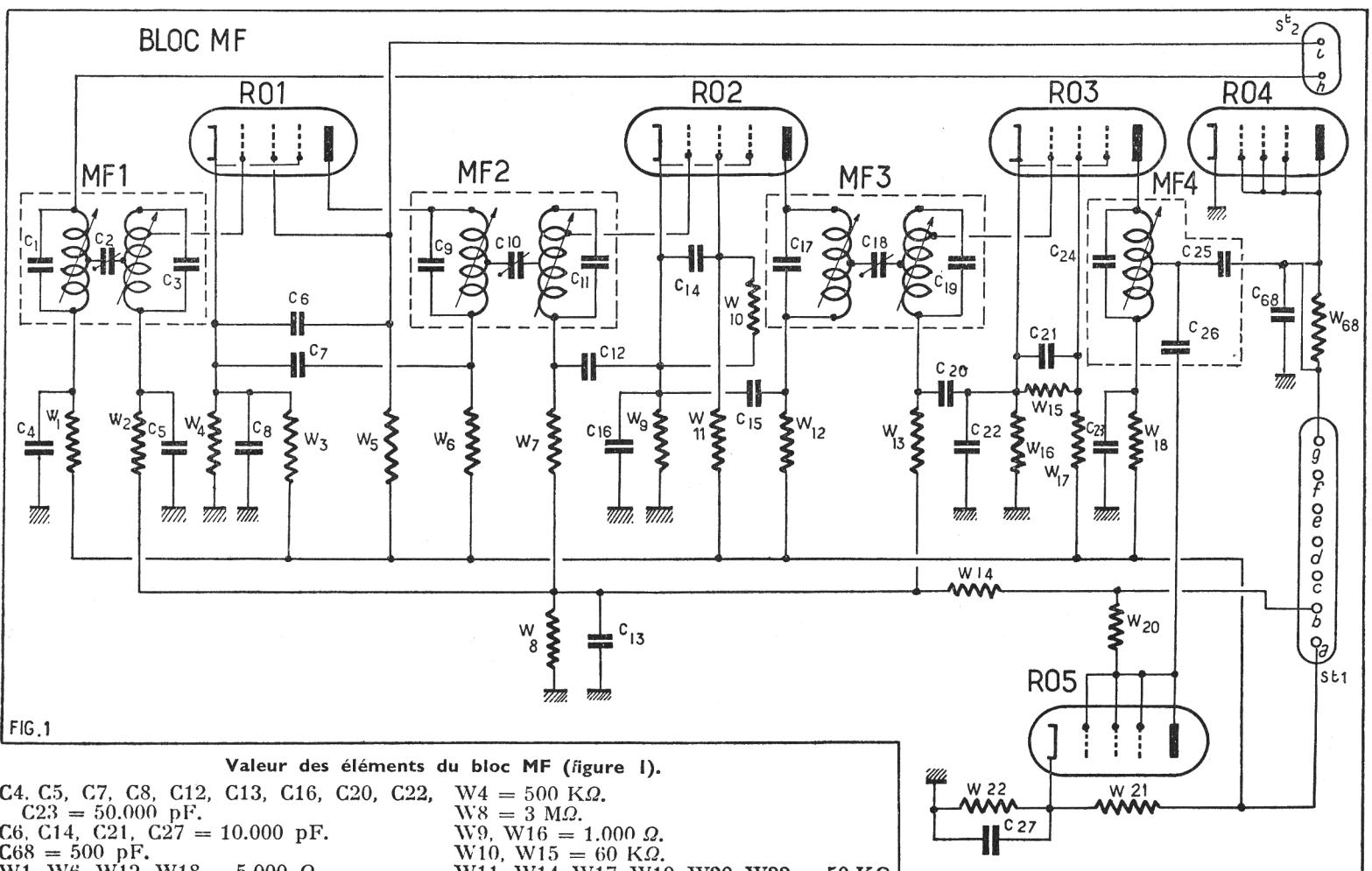

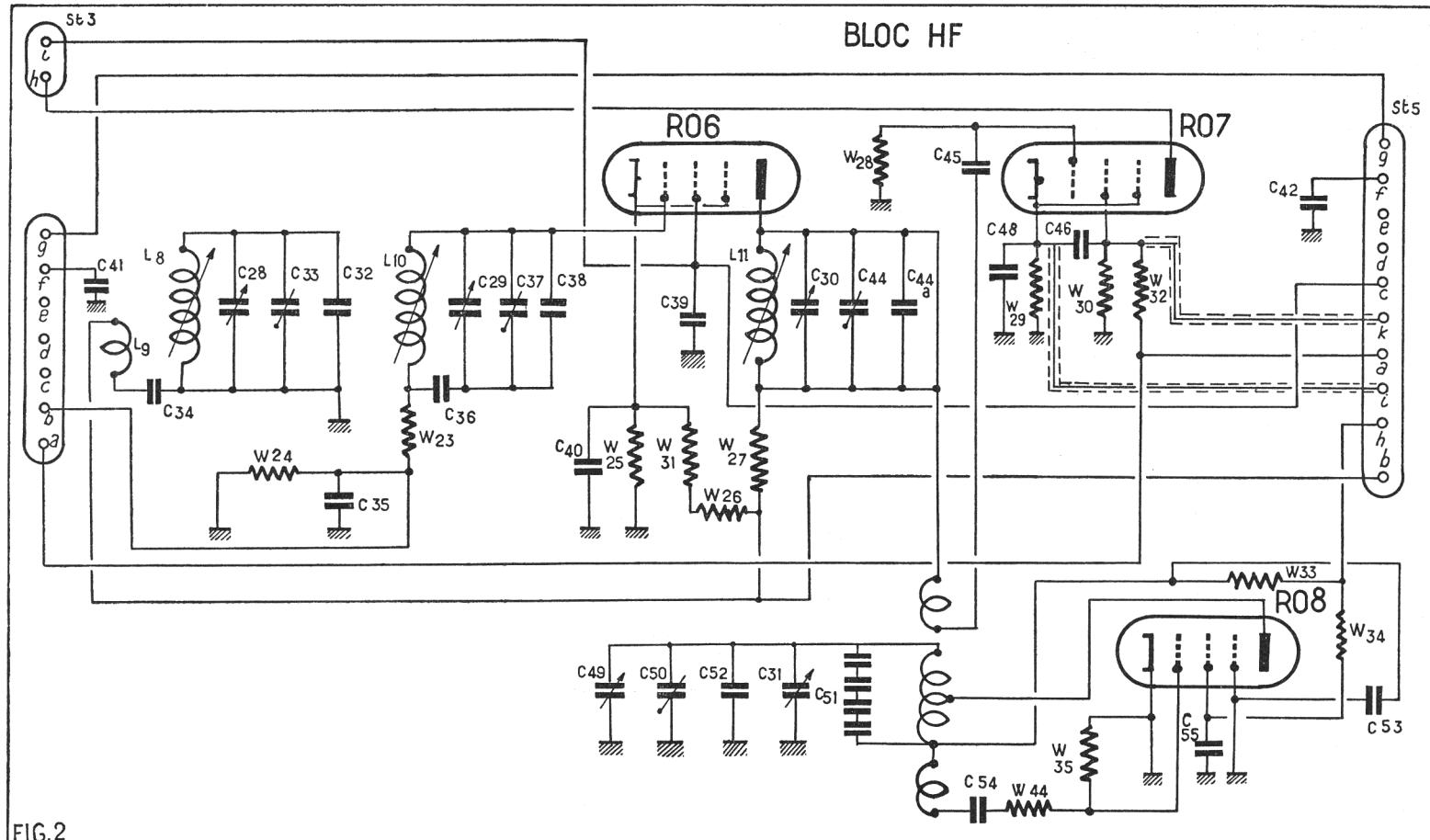


FIG.2

Valeur des éléments du bloc HF (figure 2).

C28, C29, C30, C31 = CV 4 cages de 20 pF.
 C32, C38 = 19 pF.
 C33, C37, C44 = ajustables 1 à 6 pF.
 C34 = 90 pF.
 C36, C39, C40, C43, C46, C48, C53, C55 = 10.000 pF.
 C41, C42 = 50.000 pF.
 C49, C50 = Vernier.

C51 = ensemble de 4 petits condensateurs à coefficient négatif de température en série.
 C52 = 6 pF.
 W23, W32 = 300 KΩ.
 W24, W28 = 1 MΩ.
 W25 = 500 KΩ.

W26 = 50 KΩ.
 W27 = 5.000 Ω.
 W29 = 3.000 Ω.
 W30, W34, W35 = 30 KΩ.
 W31 = 100 KΩ.
 W33 = 2.000 Ω.
 W44 = 50 Ω.

reliée la cathode de R05 (la prise « a » étant l'arrivée + 210 V). Cela est l'une des raisons pour lesquelles il faut absolument respecter strictement les tensions d'alimentation indiquées.

D'aucuns pourront s'étonner qu'un dispositif de CAV ait été prévu pour commander quatre lampes à pente fixe (les trois MF et la HF reliée au circuit CAV par la prise « b »). A vrai dire, il s'agit plus d'empêcher la saturation du récepteur par des émissions puissantes voisines, que d'antifading tel qu'on l'entend généralement.

Le bloc HF (HF Teil).

Il se présente sous la forme d'un boîtier de 160 × 130 × 90 mm sur lequel est fixée la partie supérieure du panneau avant du récepteur comportant le démultiplicateur, le cadran décalonné en fréquences et le bouton du vernier permettant, sans avoir à retoucher le réglage du cadran, de rechercher les stations qui ne seraient pas pile sur la fréquence indiquée lors du fonctionnement en réseau. Ce vernier serait parfaitement superfétatoire si le cadran ne comportait pas un système de calage sur quatre fréquences habituelles de trafic pré-déterminées. L'encliquetage sur ces points d'accord s'accompagne de l'apparition d'un voyant blanc dans l'un des quatre hublots situés à la partie supérieure droite du panneau. Le calage est très énergique. Pour s'en dégager, il faut faire un véritable

effort sur le bouton du démultiplicateur. Le mieux est donc de s'en débarrasser. Pour cela, dévisser les deux boutons du cadran et du vernier ainsi que les quatre vis situées de part et d'autre du panneau avant. On met ainsi le démultiplicateur et le dispositif d'encliquetage à nu. Pour éliminer ce dernier, nous avons eu recours à la méthode brutale, en faisant sauter les ressorts. Il doit cependant exister un moyen plus élégant.

La figure 2 donne le schéma de la partie HF de l'appareil se composant d'une amplificateur HF (R06), d'une mélangeuse (R07) et d'une oscillatrice (R08). Le bloc porte à sa partie supérieure deux prises multiples mâles S1/3 et S1/4, se raccordant respectivement aux prises femelles S1/2 et S1/1 du bloc MF. Une troisième prise multiple mâle, S1/5, se trouve à sa partie inférieure pour assurer la liaison avec le bloc BF.

Sur certains modèles, l'arrivée d'antenne se fait sur une prise coaxiale située à gauche de la face arrière du bloc. Cependant, sur la plupart, elle a lieu sur le bloc BF et arrive à la broche « b » de S1/5, ainsi que nous l'avons figuré sur notre schéma. L9 est un enroulement de couplage d'antenne à L8, circuit accordé préselecteur. L10 est la self d'accord grille HF, dont l'extrémité froide est reliée au circuit antifading (prise « b » de S1/4/S1/1). Le circuit plaque de R06 est également accordé. Le couplage entre L11 et la mélangeuse R07 est assuré par condensateur et résistance de fuite (C45 et W28). Cependant, entre

la plaque de R06 et C45 est intercalé un « link », L12, spire de couplage avec la self oscillatrice, L13, L14.

Le changement de fréquence s'opère en effet par injection grille. La plaque de R07 est reliée au primaire du premier transfo MF via la broche « h » de S1/3/S1/2, tandis que la broche « i » de la même prise connecte l'écran de la première MF (R01) à celui de R06, lui-même aboutissant à la prise « o » de S1/5.

L'oscillateur local est très soigné. Il reçoit à la prise « h » de S1/5 une haute tension stabilisée de 70 V. Alors que tous les autres bobinages HF de l'appareil sont à noyaux magnétiques réglables et bobinés sur mandrins à arêtes en bakélite, l'oscillateur a ses enroulements constitués par dépôt de cuivre, suivant un procédé galvanoplastique dans les rainures d'un mandrin stéatite sans noyau, ce qui lui confère un maximum de stabilité ; de plus, en parallèle sur le circuit plaque accordé, se trouvent quatre petits condensateurs céramique en série (C51) à coefficient négatif de température.

Le bloc BF (NF Teil).

C'est sur ce boîtier de 160 × 130 × 50 mm, que se trouve, à la face arrière, la prise multiple d'alimentation de l'ensemble du récepteur (S1/7). Des dix broches numérotées qu'elle comporte (fig. 3), six seulement nous intéressent. En effet, les broches 18,

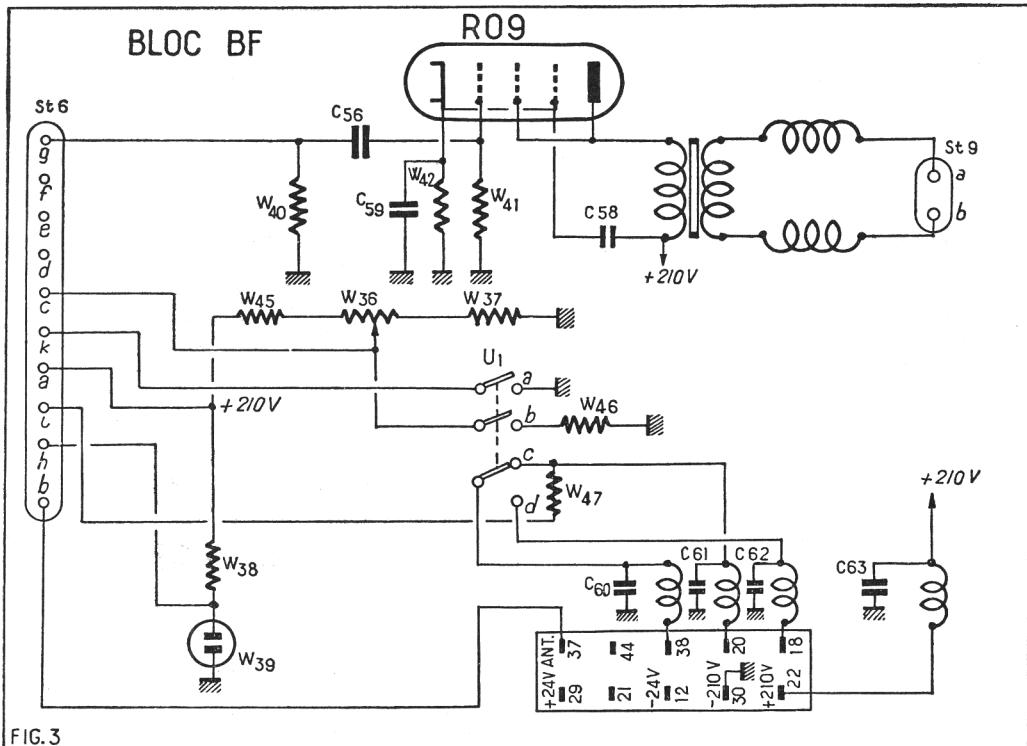


FIG.3

Valeur des éléments du bloc BF (figure 3).

W36 = potentiomètre 50 KΩ.

W37 = 1.000 Ω.

W38, W45 = 20 KΩ.

W39 = stabilovolt STV 70 / 6.

W40 = 500 KΩ.

W41 = 1 MΩ.

W42 = 1.500 Ω.

W43 = 190 Ω.

W46 = 5.000 Ω.

W47 = 50 KΩ.

C58 = 0.5 μF.

C59 = 1 μF.

C56, C57, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67 = 10.000 pF.

20 et 38 servent à des branchements extérieurs inconnus, tandis que la 44 n'est connectée à rien.

L'antenne doit être reliée à la 37 (sauf s'il existe une prise coaxiale sur le bloc HF), le + HT (210 V) à la 22, le - HT à la 30, le - 24 V à la 12 et le + 24 V à la 29.

L'alimentation basse tension de l'appareil est en effet normalement assurée par une batterie de 24 V. La figure 4 fait clairement ressortir la façon dont est effectué le câblage des circuits filaments, les lampes étant montées en série parallèle. Le procédé est classique, mais ce qui l'est moins — et fait bien notre affaire — c'est que les points de jonction entre elles des lampes en série, se trouvent connectés à la broche 21 de S7. Cela permet d'alimenter les filaments sous 12 V, sans avoir rien à modifier dans le poste. Il suffit de réunir les broches 12 et 29 et d'appliquer les 12 V entre elles et la broche 21.

Mais revenons au bloc BF. Remarquons que pour éviter toute arrivée indésirable de HF par l'alimentation, des selfs de choc VHF sont disposées en série avec toutes les entrées de tensions, derrière S7 et déconnectées à la masse par de petits condensateurs de 10.000 pF. La prise multiple femelle S7, située au-dessus du bloc, assure le raccordement avec S5 du bloc HF. Sur la face latérale droite du bloc se trouve la prise femelle S9, où l'on branche un casque à haute impédance.

L'amplificateur basse fréquence (R09) est monté en triode. On notera que, toujours pour éviter les entrées intempestives de HF, de petites selfs de choc sont insérées entre le secondaire du transfo de sortie et les prises de casque.

Rapprochons maintenant les schémas des trois blocs et les prises multiples S1, S4, S5 et S6. Nous remarquons que les

prises R07, le second en mettant la résistance de 5.000 Ω W46 entre le curseur du potentiomètre W30 et la masse. Le rôle du commutateur « c d », commandant apparemment un circuit extérieur au poste et non essentiel à son fonctionnement, n'est guère facile à élucider. Remarquons simplement qu'en position normale de réception, il court-circuite les broches 38 et 20 de S7, alors que lorsque agit la came du potentiomètre, le court-circuit est transféré entre les broches 38 et 18. Notons aussi que la prise 20 de S7 est reliée par la résistance de 50.000 Ω à fort débit W47 à la cathode de la mélangeuse R07, via les prises « i » de S6 et S5.

Il est vraisemblable qu'aux prises 38, 20 et 18 de S7 devaient normalement aboutir des tensions auxiliaires servant, grâce au contacteur U1, à la fois à bloquer le récepteur pour émettre et à actionner les relais de mise en route de l'émetteur. Un examen, non encore approfondi de ce dernier, semble confirmer cette hypothèse. Nous avons en effet remarqué que la broche des prises multiples d'alimentation de l'émetteur portant le numéro 38, correspond au + 450 V, tandis qu'une autre ayant le numéro 20 est reliée au circuit d'excitation du relais d'antenne. De même, sur le modulateur, l'une des prises d'alimentation portant le numéro 18 correspond au circuit d'un autre relais. Il se pourrait donc que les prises portant des numéros identiques, tant sur l'émetteur et le modulateur que sur le récepteur, aient dû être reliées entre elles. Espérons que les recherches que nous effectuerons ultérieurement sur la partie émission du Fu G-16 nous permettront d'élucider ce problème ardu.

De toute façon, le récepteur fonctionne parfaitement sans s'occuper de tous ces détails, et il ne saurait être question d'utiliser l'émetteur tel quel.

Pour en revenir au bloc BF, mentionnons qu'il comporte encore une autre prise multiple que nous n'avons pas représentée sur la figure 3, pour ne pas alourdir le schéma. Cette prise femelle, S8, se trouve sous le petit volet à droite du panneau avant du bloc.

Les douilles 4, 7 et 9 de cette prise ne sont pas connectées. La correspondance des autres est la suivante :

1. Masse.
2. Reliée par un condensateur de 10.000 pF, C67, au curseur de W36.
3. + HT 210 V.
- 5 et 8. — 24 V (prise « e » de S6).
6. + 24 V (prise « d » de S6).
10. Point milieu filaments (prise « f » de S6).

Cette prise devait servir à effectuer des mesures de vérification. Rien n'empêche cependant de s'en servir pour le branchement de l'alimentation. On perdrait pour-

(Suite page 56.)

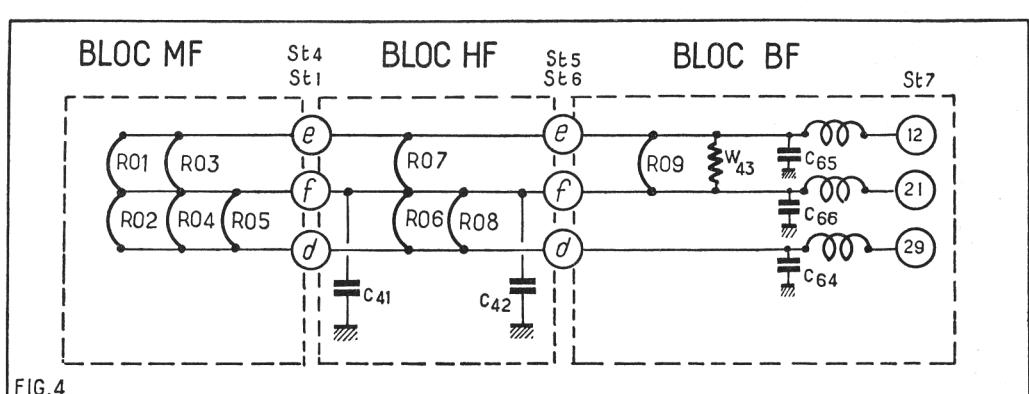


FIG.4

DANS LA COLLECTION
LES SÉLECTIONS
DE
SYSTÈME "D"
"Y A SÛREMENT UN TITRE QUI VOUS INTÉRESSE !"

- N° 1. **30 JOUETS A FABRIQUER VOUS-MÊMES.** Des modèles pour tous les âges..... **120 francs**
- N° 2. **LES ACCUMULATEURS.** Comment les construire, les entretenir, les réparer..... **60 francs**
- N° 3. **LES FERS A SOUDER,** au gaz, à l'électricité, à l'alcool. **60 francs**
- N° 4. **COMMENT ACHETER UNE VOITURE D'OCCASION.** Comment remettre à neuf une carrosserie..... **40 francs**
- N° 5. **UNE PETITE MACHINE A VAPEUR** 1/20^e de cheval et sa chaudière génératrice. Un MODELE RÉDUIT DE CARGO pouvant utiliser cette machine. Prix..... **60 francs**
- N° 6. **COMMENT INSTALLER VOUS-MÊMES VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL.** Le matériel à employer : Chaudières, radiateurs, tubes, etc..... **60 francs**
- N° 7. **LES POISSONS D'ORNEMENT.** Construction d'un aquarium et de sa pompe à air. Comment éléver, nourrir et soigner les poissons. Prix..... **60 francs**
- N° 8. **15 ACCESSOIRES POUR PERFECTIONNER VOTRE RÉSEAUX DE CHEMIN DE FER, MODÈLE RÉDUIT.** **40 francs**
- N° 9. **5 ÉOLIENNES FACILES A CONSTRUIRE.....** **40 francs**
- N° 10. **PERFECTIONNEZ VOTRE BICYCLETTE,** 15 améliorations simples et pratiques..... **40 francs**
- N° 11. **UNE ARMOIRE FRIGORIFIQUE, UN RÉFRIGÉRATEUR CHIMIQUE, UNE GLACIÈRE DE MÉNAGE.....** **60 francs**
- N° 12. **5 AGRANDISSEURS PHOTOGRAPHIQUES, UN LUX-MÈTRE, UN MARGEUR.....** **40 francs**
- N° 13. **6 MODÈLES DE MACHINES A LAVER LE LINAGE ET LA VAISSELLE, UNE ESSOREUSE.....** **40 francs**
- N° 14. **12 PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES-JOUETS,** pour courants de 2 à 110 volts..... **60 francs**
- N° 15. **MEUBLES DE JARDIN ET MEUBLES DE CAMPING.** Prix **40 francs**
- N° 16. **POUR PEINDRE PLAFONDS, MURS, BOISERIES ET POSER DES PAPIERS PEINTS.....** En réimpression
- N° 17. **LA PEINTURE AU PISTOLET.** Comment fabriquer le matériel nécessaire..... **40 francs**
- N° 18. **COMMENT IMPERMÉABILISER SOI-MÊME** vêtements, bois, papiers, bouchons, etc..... **60 francs**
- N° 19. **L'ÉLEVAGE DES LAPINS,** comment les loger, les nourrir, les soigner..... **60 francs**
- N° 20. **AUGMENTEZ LE RAPPORT DE VOTRE CLAPIER** en choisissant bien les races, en traitant bien les peaux..... **60 francs**
- N° 21. **LUTS, MASTICS ET GLUS,** pour tous usages.... **60 francs**
- N° 22. Comment faire vous-mêmes et bien conduire **UNE COUVEUSE ARTIFICIELLE**..... **60 francs**
- N° 23. Comment faire vous-mêmes **UNE ÉLEVÉUSE**, 6 modèles fonctionnant au pétrole ou à l'électricité..... **40 francs**
- N° 24. **FABRIQUEZ VOS FUSILS ET PISTOLETS** pour la pêche sous-marine, skis neige, skis nautiques..... **Épuisé**
- N° 25. **REDRESSEURS DE COURANT** de tous systèmes, 1 disjoncteur et 2 modèles de minuteries..... **40 francs**

- N° 26. **FAITES VOUS-MÊMES VOS SAVONS, SHAMPOOINGS, LESSIVE.....** **60 francs**
- N° 27. **LES POSTES A SOUDURE PAR POINTS, A ARC.** **40 francs**
- N° 28. **REMORQUES POUR BICYCLES.....** **60 francs**
- N° 29. **RÉPAREZ OU REFAITES VOUS-MÊMES** sommiers, matelas, fauteuils et le cannage des sièges..... **40 francs**
- N° 30. **60 FORMULES DE COLLE.** Pour tous usages.... **40 francs**
- N° 31. **COMMENT PRÉPARER ET UTILISER LES VERNIS.** Prix. **60 francs**
- N° 32. **COMMENT PRÉPARER, APPLIQUER, NETTOYER PEINTURES ET BADIGEONS.....** **60 francs**
- N° 33. **MICROSCOPES, TÉLESCOPIES ET PÉRISCOPIES.** Prix..... **40 francs**
- N° 34. **17 OUTILS ET MACHINES-OUTILS.** Pour le modéliste. Prix..... **40 francs**
- N° 35. **SERRURES, VERROUS, ANTI-VOL.....** **40 francs**
- N° 36. **15 JOUETS EN BOIS DÉCOUPÉ.....** **60 francs**
- N° 37. **TRICYCLES, Trottinettes, CYCLO-RAMEURS, PATINS A ROULETTES.....** **40 francs**
- N° 38. **LES SCIES A DÉCOUPER.** 14 modèles de construction facile. Prix..... **60 francs**
- N° 39. **CUISINIÈRES, POËLES ET CHAUFFE-BAINS** au mazout, au gaz, à la sciure, etc., etc..... **40 francs**
- N° 40. **RADIATEURS, CHAUFFE-BAINS, CHAUFFE-EAU, CUISINIÈRE.** Comment les construire et les transformer. **40 francs**
- N° 41. **MATÉRIEL DE CAMPING.** Tentes, mobilier, réchauds. **40 francs**
- N° 42. **ENREGISTREURS à disques, à fil, à rubans.** Microphones électronique et à ruban..... **60 francs**
- N° 43. **LES PETITS TRUCS DU TOURNEUR AMATEUR SUR MÉTAUX.....** **40 francs**
- N° 44. **POUR TRANSFORMER ET REBOBINER DYNAMOS, DÉMARREURS, etc.** Pour marche sur secteur. En réimpression
- N° 45. **CONSTRUISONS NOTRE MAISON.** Habitation de trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.-C., élevée sur cave. Tous les détails de construction. Durée du travail. Matériaux nécessaires et prix approximatif..... **120 francs**
- N° 46. **DES ACCESSOIRES pour votre CYCLO-MOTEUR, votre SCOOTER, votre MOTOCYCLETTE.....** **60 francs**
- N° 47. **FLASHES ÉLECTRONIQUES, POSEMÈTRE, VISION-NEUSES** pour le photographe amateur..... **60 francs**
- N° 48. **PROJECTEURS, TITREUSES, ÉCRANS, RÉFLECTEURS** pour le cinéaste amateur..... **60 francs**
- N° 49. **COMMENT ENTREtenir ET RÉPARER VOS CHAUSURES.** Les ressemelages : cloués, cousus, collés..... **60 francs**
- N° 50. **HUIT INSTRUMENTS DE MUSIQUE ORIGINAUX :** Guitare, mandoline, balalaïka, piano, harmonium **60 francs**
- N° 51. **LE PÊCHEUR BRICOLEUR FABRIQUE SON MATÉRIEL :** Moulinets, cannes, épisette, vivier, etc..... **60 francs**
- N° 52. **AMÉNAGEZ VOUS-MÊME UNE CUISINE MODERNE.** Prix..... **60 francs**
- N° 53. **POUR FAIRE AVEC DE VIEUX MEUBLES DES MEUBLES MODERNES.....** **60 francs**
- N° 54. **MEUBLES TRANSFORMABLES, DÉMONTABLES, ESCAMOTABLES.....** **60 francs**
- N° 55. **MOBILIER POUR BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS.** Lits, tables, chaises, etc..... **60 francs**
- N° 56. **FAITES VOUS-MÊMES** moulins à café, mixer, batteurs, séchoirs à cheveux et fers à repasser électriques..... **60 francs**
- N° 57. **L'ABONDANCE AU JARDIN PAR LES ENGRAIS.** **60 francs**
- N° 58. Pour remettre à neuf et embellir **LES FAÇADES DE VOS MAISONS, VÉRANDAS, AUVENTS, PORCHES, TERRASSES.** Prix..... **60 francs**
- N° 59. **LES CHEMINÉES DÉCORATIVES.** Modernisation, transformation, construction..... **60 francs**



Ajoutez pour frais d'expédition **10 francs** pour une Sélection et **5 francs** par Sélection supplémentaire et adressez commande à « **SYSTÈME D** », 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par versement à notre compte chèque postal Paris 259-10. (Les timbres et chèques bancaires ne sont pas acceptés.) Ou demandez-les à votre marchand de journaux qui vous les procurera.

VOUS POUVEZ RÉALISER AISÉMENT CET

ÉLECTROPHONE FACILEMENT TRANSPORTABLE

Lorsque l'on adopte la forme mallette, pour un électrophone, c'est afin de pouvoir le transporter aisément. Il convient, dans ce but de prévoir aussi léger et aussi peu volumineux que possible. Celui que nous vous proposons aujourd'hui a été étudié dans ce sens. La réduction de poids a été obtenue, bien sûr, par un choix approprié du matériel, mais aussi en adoptant pour l'amplificateur une alimentation sans transformateur, un organe relativement lourd.

Schéma de l'amplificateur.

Cet amplificateur, dont le schéma est donné à la figure 1, utilise trois lampes de la série U, qui permettent l'alimentation en série des filaments. En effet, pour tous ces tubes l'intensité de chauffage est la même : 100 mA.

L'entrée de cet amplificateur à laquelle est relié le pick-up, est constituée par un filtre destiné à favoriser l'amplification des fréquences basses. On compense ainsi le peu de sensibilité de l'oreille humaine aux sons de cette nature. Ce filtre comprend une résistance de 68.000 Ω , shuntée par 200 pF, en série avec une résistance de 100.000 Ω , un condensateur de 1.000 pF et une résistance de 220.000 Ω . Le potentiomètre de volume contrôle de 1 M Ω est branché après l'ensemble 68.000 Ω - 200 pF. Son curseur attaque la grille de commande de la lampe préamplificatrice par un condensateur de 50.000 pF et une résistance de fuite de 4,7 M Ω . Cette préamplificatrice est la partie triode d'une UBC81 dont les diodes inutilisées sont mises à la masse. La cathode est aussi à la masse et la polarisation est fournie par la résistance de fuite dont la forte valeur favorise l'accumulation de charges négatives sur l'électrode de commande. La charge plaque est une résistance de 300.000 Ω .


La liaison entre la plaque de la préamplificatrice et la grille de commande de la lampe de puissance se fait par un condensateur de 50.000 pF, une résistance de fuite de 620.000 Ω et une résistance de 1.000 Ω destinée à éviter les accrocages BF. Une telle résistance évite de shunter le primaire du transfo de HP par un condensateur dont la valeur réduit l'amplification des fréquences aiguës.

La lampe de puissance est une UL84 qui, dans le cas présent, délivre une puissance modulée de l'ordre de 2 W. Elle est polarisée par une résistance de cathode de 170 Ω , shuntée par un condensateur de 25 μ F. Le transformateur d'adaptation du haut-parleur a une impédance moyenne de 3.000 Ω . Le haut-parleur est du type à aimant permanent à moteur inversé. Sa membrane a 17 cm.

Une résistance de 4,7 M Ω et un condensateur de 1.500 pF, placés entre la plaque de la préamplificatrice et la plaque de la lampe de puissance, constituent un circuit de contre-réaction qui réduit de façon appréciable la distorsion et relève le niveau d'amplification des fréquences basses.

Le contrôle de tonalité est branché entre la plaque de la UBC81 et la masse. Il est constitué par un condensateur de 2.000 pF en série avec un potentiomètre de 50.000 Ω fonctionnant en résistance variable.

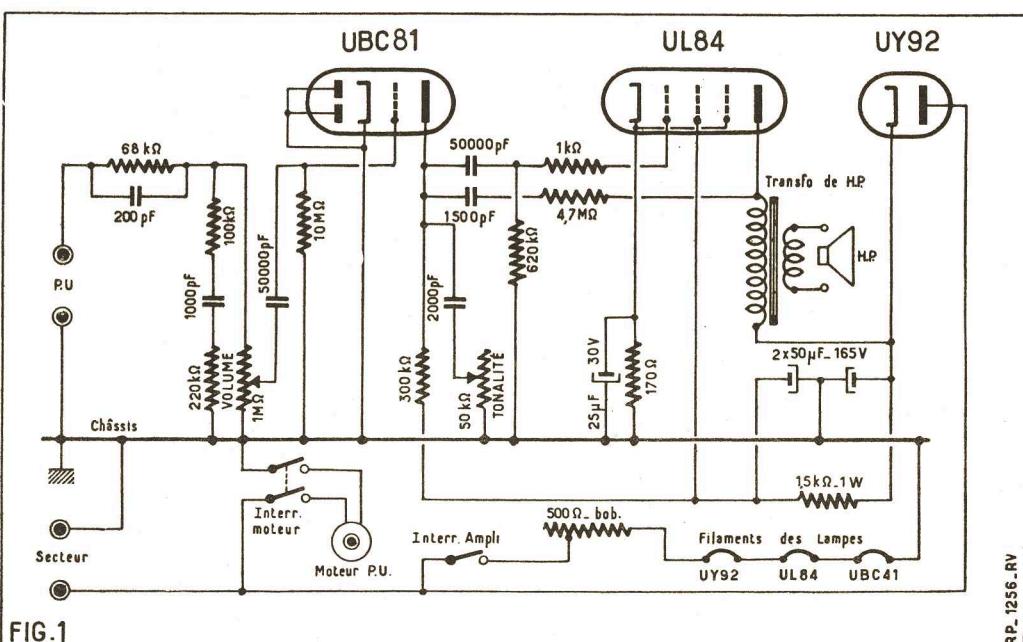L'alimentation est du type tous courants. La valve est une monoplace UY92. Le filtrage est obtenu par une résistance de 1.500 Ω et deux condensateurs électrochimiques de 50 μ F. Le passage du courant



RP-1256-RV

plaqué de la UL84 dans la résistance de filtrage provoquerait une chute de tension et une dissipation trop importante. L'alimentation de cette plaque se fait donc avant filtrage. Étant donné qu'il n'y a plus aucune amplification après ce circuit, cette manière de procéder n'apporte pratiquement aucun ronflement.

Les filaments des trois lampes sont alimentés en série. L'excédent de tension est absorbé par une résistance de 500 Ω à collier. On ajuste la valeur de cette résis-

tance de manière à amener la tension aux bornes de la chaîne des filaments à 85 V, c'est-à-dire aux environs de 350 Ω . L'interrupteur pour la mise en fonctionnement ou l'arrêt de l'amplificateur est placé dans ce circuit filamenteur.

Le schéma montre également le branchemet du moteur du tourne-disque et de son interrupteur. Signalons que ce dernier est commandé par la position du bras de pick-up et constitue en fait, l'arrêt automatique.

Équipement du châssis.

La figure 2 montre la disposition des pièces de l'amplificateur sur le châssis qui lui sert de support. Ce châssis, on peut s'en rendre compte, est peu large et de forme allongée, de manière à permettre son logement dans la mallette sous la platine tourne-disque. Il possède un bord rabattu pour sa fixation sur le fond de la mallette. Ses dimensions sont : longueur 25,5 cm ; largeur 3,5 cm et hauteur 3,5 cm.

Sous ce châssis, on fixe d'abord les trois supports de lampes avec la même orientation que sur le plan. Comme vous pouvez le constater, les supports UBC81 et UL84 sont du type noval, tandis que celui de UY92 est un miniature 7 broches. On place ensuite les douilles isolées destinées au branchement du PU.

Sur la face avant du châssis, on monte les deux potentiomètres. Celui de volume contrôlé de 1 M Ω est à interrupteur.

Sur le dessus du châssis, on monte le condensateur électrochimique 2 × 50 μ F et le transformateur de haut-parleur. Remarquez qu'une des vis de fixation du transfo maintient sous le châssis le relais A à deux cosses isolées, et sur le dessus, le relais B. En fait, ce relais B se réduit à une simple patte de fixation qui servira de cosse de masse. Pour terminer, on met un passe-fil en caoutchouc sur le trou T1.

Le câblage.

Pour ce travail, il faut encore s'inspirer de la figure 2. Avec du fil blindé, on relie

une cosse de l'interrupteur du potentiomètre à la cosse a du relais A et l'autre cosse de l'interrupteur au collier de la résistance de 500 Ω .

On soude la résistance de 500 Ω , bobinée entre la cosse b du relais A et la broche 4 du support de UY92.

Ces deux connexions sont appliquées dans l'angle du châssis. On relie les broches 3, 5, 6, 7 et 8 du support de UBC81 au blindage central. Par du fil nu recouvert de souffle, pour éviter les courts-circuits, on relie le blindage central des trois supports de lampe et une douille PU. À cette douille, on réunit la gaine des deux connexions blindées. Avec du fil de câblage isolé, on relie : la broche 3 du support de UY92 à la broche 4 du support de UL84, la broche 5 de ce dernier à la broche 4 du support de UBC81.


Entre la seconde douille PU et une extrémité du potentiomètre de volume, on soude une résistance de 68.000 Ω et un condensateur céramique de 200 pF. Sur la même extrémité du potentiomètre, on soude une résistance de 100.000 Ω ; sur l'autre fil de la résistance, on soude un condensateur céramique de 1.000 pF et entre l'autre extrémité de ce condensateur et la broche 8 du support UBC81, une résistance de 220.000 Ω . L'autre cosse extrême du potentiomètre de volume est soudée à la masse sur la première douille PU.

Entre le curseur du potentiomètre de volume et la broche 2 du support UBC81 on dispose un condensateur de 50.000 pF

Secteur Interr.moteur Haut Parleur

FIGURE 2

Bras du P.U.
b
a

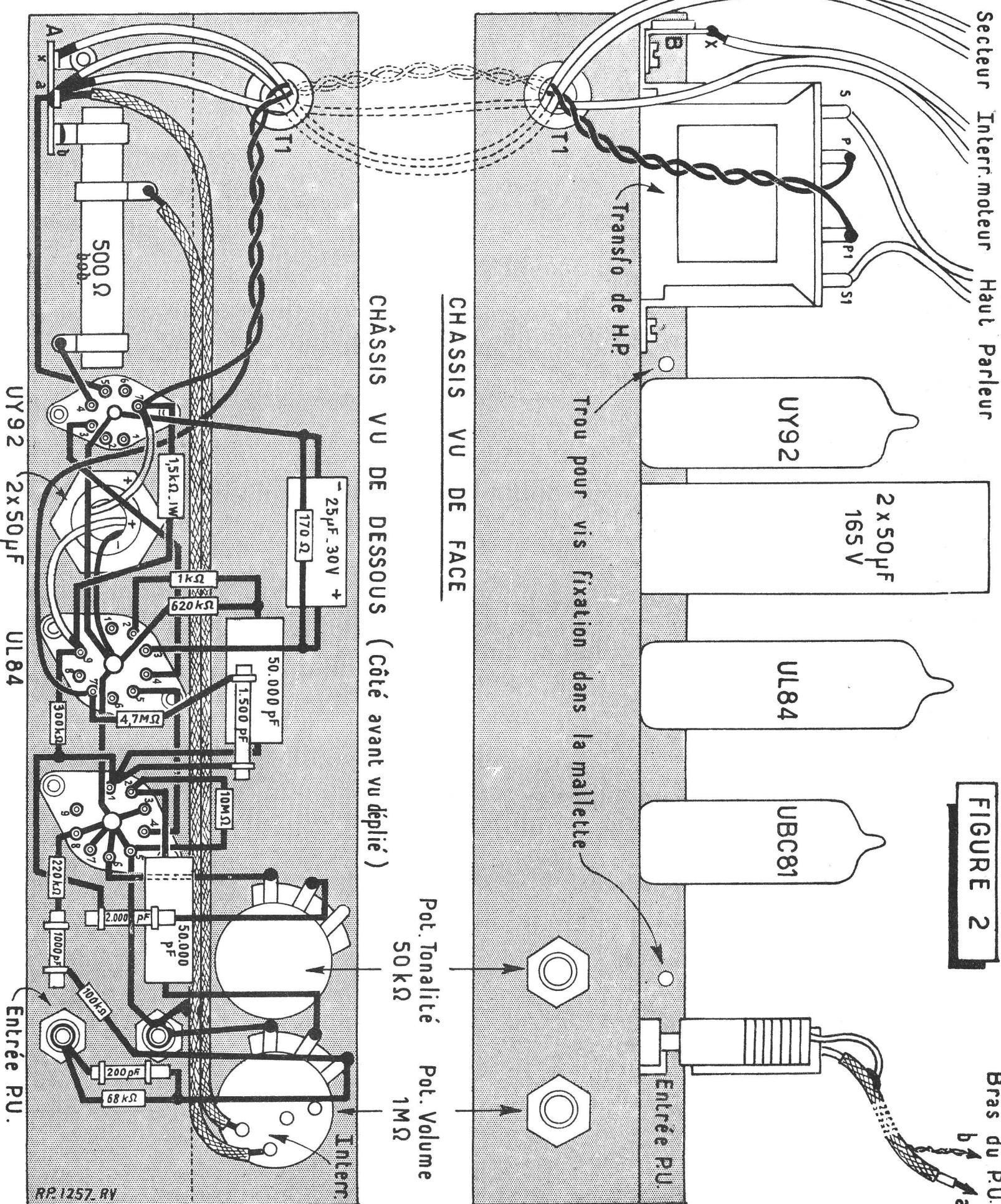

Ce montage a été conçu et réalisé pour vous par les Établissements

RADIO - VOLTAIRE

155, Av. Ledru-Rollin, Paris-XI^e
ROQ. 98-64

(Voir publicité page 12.)

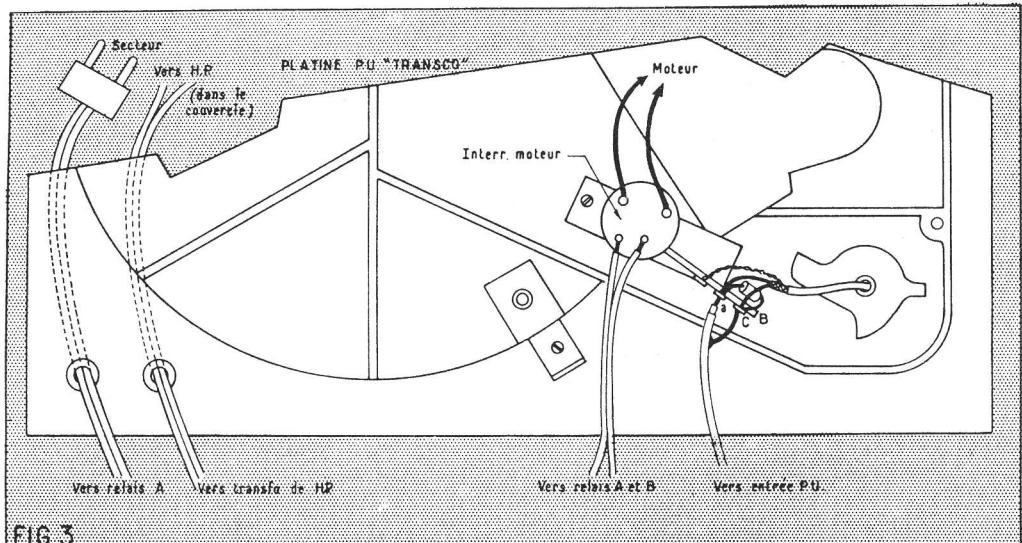


FIG. 3

et on soude une résistance entre les broches 2 et 5 de ce support. Une extrémité du potentiomètre de tonalité est reliée à la broche 6 du support. Entre le curseur du potentiomètre et la broche 1 du support UBC81 on place un condensateur céramique de 2.000 pF. On soude une résistance de 300.000 Ω entre la broche 1 du support de UBC81 et la broche 9 du support de UL84. Sur la broche 1 du support de UBC81 on soude un condensateur de 50.000 pF et un céramique de 1.500 pF. Sur l'autre fil de 50.000 pF, on soude une résistance de 1.000 Ω , qui aboutit à la broche 2 du support de UL84, et une de 620.000 Ω dont l'autre fil est soudé sur le blindage du support. Entre le condensateur de 1.500 pF et la broche 7 du support de UL84 on met une résistance de 4,7 M Ω . Entre la broche 3 du support de UL84 et le blindage central du support de UY92 on soude une résistance de 170 Ω et un condensateur de 25 μ F.

On soude le fil négatif du condensateur $2 \times 50 \mu$ F sur le blindage du support de UL84, un des fils positifs sur la broche 9 du même support et l'autre fil positif sur la broche 7 du support de UY92. On place une résistance de 1.500 Ω 1 W entre la broche 9 du support UL84 et la broche 7 du support de UY92. La broche 5 du support de UY92 est connectée à la cosse *a* du relais A. Avec un cordon torsadé on

relie une extrémité du primaire du transfo de haut-parleur à la broche 7, support UY92 et l'autre extrémité à la broche 7 du support de UL84. Le cordon secteur est passé par le trou T1 ; un de ses brins est soudé sur la cosse *a* du relais A et l'autre sur la patte de ce relais.

Liaison de l'ampli avec la platine et le haut-parleur.

Ces liaisons sont indiquées sur les figures 2 et 3. Auparavant L84 fixe la platine sur le panneau du dessus de la mallette qui comporte la découpe nécessaire. Par un cordon à deux conducteurs on relie les cosses de l'interrupteur moteur de la platine à la cosse *a* du relais A et à la patte relais B.

Sur le relais C qui existe sous la platine on soude un cordon blindé. Le conducteur de ce cordon doit être en contact avec la cosse *a* du relais et la gaine avec la cosse *b*. On monte deux fiches banane à l'autre extrémité de ce cordon, une de ces fiches est reliée à la gaine par un morceau de fil souple.

Ces deux fiches s'adapteront dans les douilles PU de l'amplificateur. Pour terminer le câblage, il ne reste plus qu'à relier les cosses du secondaire du transfo de haut-parleur à la bobine mobile.

Essais.

Avant de placer définitivement cet électrophone dans la mallette, il convient de vérifier le câblage connexion par connexion ; une erreur est toujours possible. Ensuite, on met l'appareil sous tension et on règle la résistance du circuit filament de manière à obtenir la tension que nous avons déjà indiquée et on passe un disque quelconque, de manière à se rendre compte si le fonctionnement est correct. Si notre description a été respectée, aucune autre mise au point n'est nécessaire.

Pour la mise en mallette, il n'y a aucune difficulté. On fixe l'amplificateur par des vis à bois dans le fond de la mallette. Il doit être situé à l'avant de cette dernière. Le haut-parleur est placé dans le couvercle à l'aide de boulons. Il est nécessaire pour cela de retirer momentanément la grille en matière plastique. Le panneau supportant la platine est mis en place et maintenu par des vis à bois.


Après un dernier essai, l'électrophone est prêt pour un long service.

Apprenez facilement la RADIO par la MÉTHODE PROGRESSIVE

Tous les jeunes gens devraient connaître l'électronique, car ses possibilités sont infinies. L'I.E.R. met à votre disposition une méthode unique par sa clarté et sa simplicité. Vous pouvez la suivre à partir de 15 ans, à toute époque de l'année et quelle que soit votre résidence : France, Colonies, Etranger.




CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES

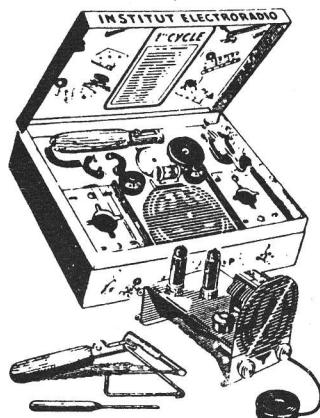


PLUS DE 500 PAGES DE COURS

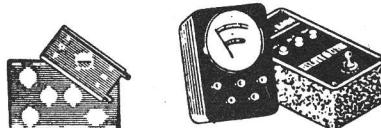Notre programme de cours par correspondance est établi pour être étudié en six mois, à raison de deux heures par jour. Pour nos différentes préparations, nos cours théoriques comprennent plus de 100 leçons illustrées de schémas et photos.



Des séries d'exercices accompagnent ces cours et sont corrigés par nos professeurs. Quatre cycles pratiques permettent de réaliser des centaines d'expériences de radio et d'électronique. L'outillage et les appareils de mesures sont offerts GRATUITEMENT à l'élève.

Car les travaux pratiques sont à la base de la méthode d'enseignement de l'I.E.R., et l'élève apprend ainsi en construisant. Il a la possibilité de créer de nouveaux modèles, ce qui développe l'imagination et la recherche. En plus des connaissances acquises, l'élève garde des montages qui fonctionnent et dont il peut se servir après ses études. Nos coffrets de construction sont spécialement pédagogiques

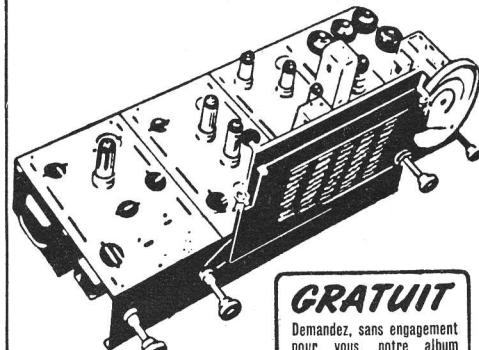

GRATUIT
Demandez, sans engagement pour vous, notre album illustré sur la
MÉTHODE PROGRESSIVE

Institut
ELECTRO RADIO
6, RUE DE TÉHÉRAN, PARIS-8^e

Plus de mauvais contacts grâce à
ANTICRACH
le seul produit qui dissout et lubrifie à la fois

- ASSURER UN CONTACT PARFAIT,
- ÉVITER LE GRIPPAGE DES SURFACES FROTTEES,
- DISSOUDRE RÉSINES, GOUDRONS, PEINTURES,

Utilisez
ANTICRACH
C'EST UN PRODUIT DYNAC
"LA MARQUE DE QUALITÉ"

Vente en gros exclusivement
36, Avenue Gambetta, Paris-20^e
Au détail, dans toutes les bonnes maisons.

Demandez la notice technique gratuite 14
le "NETTOYAGE DES CONTACTS ÉLECTRIQUES"

TRANSISTOR DÉTECTEUR A DOUBLE BLOC D'ACCORD

PO-GO

Par Lucien LÉVEILLEY


L'utilisation de deux circuits accordés assurent à ce petit récepteur une bonne sélectivité en petites ondes et en grandes ondes. Le détecteur est un transistor (transistor OC 71). Ce mode de détection donne moins de sensibilité qu'une diode au germanium... mais la puissance de réception est plus grande. L'emploi d'une basse-fréquence à transformateur donne plus de puissance qu'une BF à résistances (gain 6 db en plus environ). En conséquence de ce qui précède, ce petit récepteur donne de très bonnes auditions des émetteurs locaux, même dans de mauvaises conditions de réception (émetteurs locaux de longueur d'onde voisine, peu puissants, etc...). A 45 km de Bordeaux, sur antenne extérieure de 8 m de longueur, nous recevons et séparons aisément les deux émetteurs PO bordelais (bonne réception d'appartement sur un haut-parleur de 12 cm de diamètre à membrane en plastique et aimant au Ticonal).

En grandes ondes, nous recevons faiblement Paris-Inter (émetteur trop éloigné de la région, pour ce récepteur). Le bruit de fond est insignifiant. La consommation totale de courant est pratiquement nulle (1,4 mA !).

Même en se servant beaucoup de ce récepteur, la pile de poche de 4,5 V utilisée ne s'use pas plus vite que si elle mourait de vieillesse inutilisée au fond d'un tiroir ! (Ce qui représente un an à un an et demi sans avoir besoin de changer de pile !)


Ce récepteur ne nécessite que peu de pièces et, de ce fait, il peut être construit à peu de frais. Voir la liste qualitative et quantitative des dites pièces, page 45.

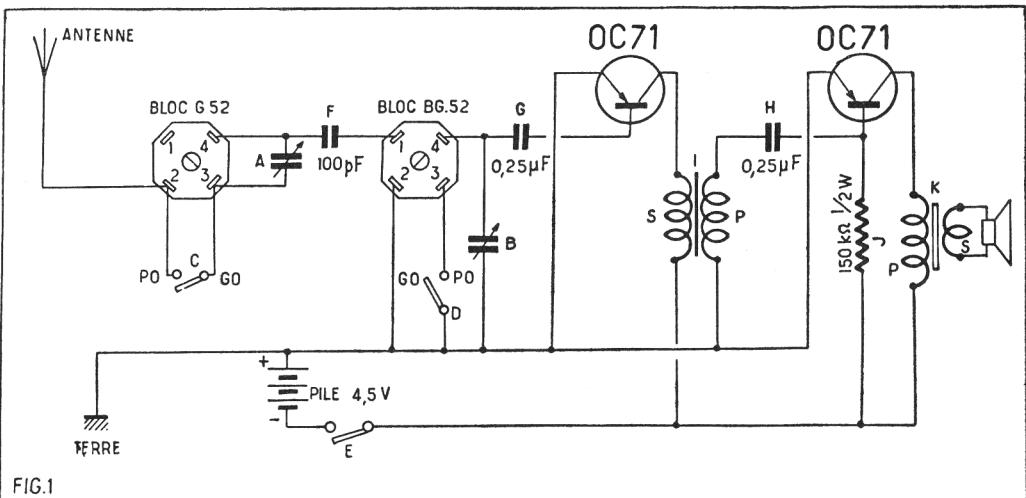Le montage est effectué sur « table » (fig. 2).



RADIOS,

ceci vous intéresse!

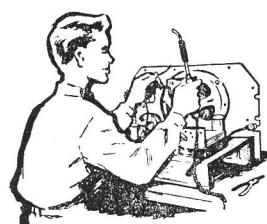

Vous pouvez apprendre à fond la pratique de la radio, le fer à souder en main, en quatre mois d'une étude plaisante, tout en construisant votre récepteur personnel,

AVEC LA MÉTHODE DU

RADIO SERVICEMAN

Pour les jeunes du métier, les amateurs désireux d'acquérir la pratique rationnelle, enfin tous ceux qui cherchent une initiation vivante ou une mise au point pratique donnée par un praticien... qui pratique.

ELLE COMPORTE LA CONSTRUCTION D'UN RÉCEPTEUR ACTUEL DE QUALITÉ COMMERCIALE

Il vous est remis complet en pièces détachées neuves (6 tubes NOVAL inclus). Ce récepteur reste votre propriété sans supplément. L'ensemble : Cours, documentation, corrections, usage de nos services techniques, fourniture de toutes les pièces, etc... est moins cher que le récepteur tout construit

ESSAI GRATUIT D'UN MOIS SANS ENGAGEMENT
SATISFACTION FINALE GARANTIE... OU REMBOURSEMENT TOTAL

DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES

Organisation des Anciens Élèves et de Placement

Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir : Dans 48 heures vous serez renseigné.

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES, 20, rue de l'Espérance - PARIS-13^e

Messieurs,


Veuillez m'adresser sans frais ni engagement pour moi votre intéressante documentation illustrée N° C-24 sur votre nouvelle méthode du **RADIO-SERVICEMAN**.

PRÉNOM et NOM

ADRESSE COMPLÈTE

GALLUS-PUBLICITÉ


« SCHERZO 56 »

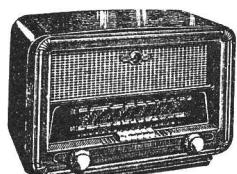

Dimensions : 390 x 265 x 210 $\frac{1}{2}$.
5 lampes dont œil magique
Clavier à touches.
Haut-parleur 17 cm AP.
Cadre incorporé.

Ébénisterie coquette, face avant vernie. Cache moulé renforcé par encadrement doré du plus bel effet. **COMPLET**, en pièces détachées.
Formule NET..... **15.230**

RÉCEPTEUR STÉRÉOPHONIQUE

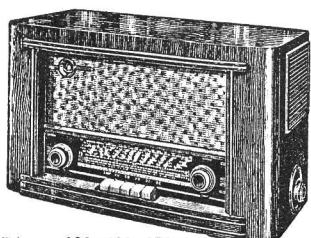

Dim. : 600 x 400 x 270 $\frac{1}{2}$.

PRÉSENTATION EN MEUBLE CONSOLE

Tourne-disques sur le dessus. Casier discothèque dans le bas.
Dimensions : 90 x 56 x 36 cm.
Pour divers tourne-disques. Nous préconisons « STARE » 3 vitesses ou « VOIX DE SON MAÎTRE », changeur 45 tours.....

Un vrai Récepteur de grande classe
A LA PORTÉE DE L'AMATEUR

● GAVOTTE 3 D ● 2 CANAUX BF ● 3 HAUT-PARLEURS ● 11 LAMPES


Décris dans « Radio-Plans »
N° 104, juin 1956.

- Haute fidélité BF.
- Commutation des gammes par clavier
- Cadre antiparasite incorporé.

Ébénisterie de qualité, teinte palissandre
Encaînement laqué, incrustation dorée
COMPLET, en pièces détachées avec toutes les lampes et les haut-parleurs. NET.....

29.820

« MENUETTO 56 »

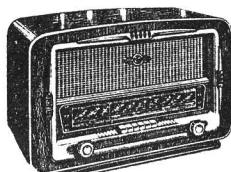

Dimensions : 470 x 300 x 240 $\frac{1}{2}$.

7 lampes alternatif
Haut-parleur 19 cm AP
Cadre incorporé sur ferroxcube fort diamètre. Etage H.F.

Clavier à touches
Ébénisterie égèrement arrondie.
Cache moulé
COMPLET, en pièces détachées. Formule NET... **16.930**

UN NOUVEAU STYLE !...

● GÉNÉRATEUR H. S. 62 ●

- Ce n'est pas seulement une Hétérodyne mais **UN VÉRITABLE GÉNÉRATEUR H.F. ET V.H.F.**
- Ce n'est pas un bloc de bobinages standard que nous fournissons mais **UN VÉRITABLE OSCILLATEUR PROFESSIONNEL** (double blindage électromagnétique, isolement électrique, etc.).
- Ce n'est pas 1 ou 2 bobines avec un condensateur d'appoint mais **1 BOBINAGE PAR GAMME** comportant Trimmers et Padding par gamme.
- 9 gammes : 400-500 Kc (MF étalée) ● 100-200 Kc ● 210-480 Kc ● 450-1.040 Kc ● 1.100-2.200 Kc ● 2.1-4.8 Mcs ● 4.5-10.4 Mcs ● 10-22 Mcs ● 21-50 Mcs.
- Ce n'est pas un panneau imprimé mais **UN VÉRITABLE DÉMULTIPLICATEUR 1/150** du type professionnel qui l'équipe.

Comme pour tout Générateur de précision, la partie oscillateur est fournie **CABLÉE - RÉGLÉE - ÉTALONNÉE**
Précision en fréquence 1 % Précision en tension 20 %

COMPLET, en pièces détachées avec les parties PRÉFABRIQUÉES, CABLÉES et RÉGLÉES NET ... **20.850**



VOIR
DESCRIPTION DU
VOLTMÈTRE
ÉLECTRONIQUE
dans
le présent numéro.

NET Mandat à la commande du montant indiqué.
Port et emballage compris pour toute la Métropole.
Aucun supplément à payer à la réception de votre colis.
NOUVELLE DOCUMENTATION : Radio-Télévision. Appareils de Mesures.
Pièces détachées contre 100 francs pour frais

DANS LA COLLECTION :

Les Sélections de "Système D"

Voici des titres qui vous intéressent :

Nº 3

LES FERS A SOUDER

A l'électricité, au gaz, etc... 10 modèles différents, faciles à construire.

Réunis par J. RAPHE

PRIX : 60 francs

Nº 25

REDRESSEURS DE COURANTS

DE TOUS SYSTÈMES

où vous trouverez les descriptions de 7 modèles faciles à réaliser ainsi que celle d'un **DISJONCTEUR** et de 2 modèles de **MINUTERIE**.

PRIX : 40 francs

Nº 27

LA SÔUDURE ELECTRIQUE

Vous trouverez la description d'un poste à souder fonctionnant par points — et de 3 postes à arc —

PRIX : 40 francs

Aucun envoi contre remboursement.

Ajoutez 10 francs pour une brochure et 5 francs par brochure supplémentaire pour frais d'expédition et adressez commande à la SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION, 43, rue de Dunkerque, PARIS-X^e, par versement à notre compte chèque postal PARIS 259-10 en utilisant la partie "Correspondance" de la formule du chèque. (Les timbres et chèques bancaires ne sont pas acceptés) Ou demandez-les à votre marchand de journaux qui vous les procurera.

● OSCILLOSCOPE SERVICE 97 ●

En pièces détachées. Toutes applications : **RADIO - TÉLÉVISION - F.M.**

- Grand écran de 16 cm de diamètre
- Lumino-sité incomparable : le tube cathodique travaille effectivement avec 2.000 volts continu obtenu par transformateur spécial et valve 2 X 2.

● Balayage intérieur par **Thyratron 2 D 21**.


- 6 gammes de fréquences de 10 à 35.000 périodes / seconde.

● La dent de scie est amplifiée et déphasée par attaque symétrique des plaques.

● Le balayage peut être mis hors circuit pour utiliser l'oscilloscope avec un vobulateur extérieur.

● L'amplificateur vertical correspond au montage exact de la vidéo d'un téléviseur, c'est à assurer d'une bande passante jusqu'à 8 Mc. Reproduction parfaite aux signaux carrés.

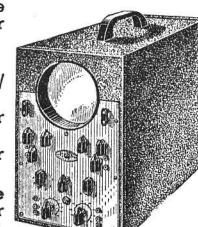Coffret gris artillerie, Dim : 410 x 470 x 260 mm. peinture cuite au four. Les panneaux de côté sont amovibles. La plaque avant, photographiée, est du plus bel effet.



COMPLET, en pièces détachées. NET **29.150**

RADIO-TOUCOUR

75, rue Vauvenargues, PARIS (18^e)

Téléphone : MAR 47-39. C.C.P. 5956-66 Paris

OUVERT TOUS LES JOURS
de 9 à 12 et de 14 h. 30 à 19 h. 30
Métro : Porte de Saint-Ouen
Autobus : 81 - PC - 31

GALLUS-PUBLICITÉ

GRACE AU « PICTUREPHONE »

VOUS VERREZ BIENTÔT SUR UN PETIT ÉCRAN LA PERSONNE A QUI VOUS TÉLÉPHONEZ

Le téléphone-télévision entre maintenant dans le domaine des réalisations. Nous allons bientôt, grâce à un petit écran associé à notre appareil téléphonique, voir notre interlocuteur en même temps que nous l'entendrons.

Il y a longtemps que ce problème passionnait les ingénieurs. L'an dernier, la compagnie américaine des téléphones Bell avait présenté son « Vidéophone » qui fonctionnait parfaitement, mais qui nécessitait une installation assez compliquée. Depuis, la même compagnie a perfectionné son système en le simplifiant. Elle vient de faire la démonstration du nouveau modèle, baptisé Picturephone.

Cet appareil donne une image en noir et blanc de 6 cm sur 8, c'est-à-dire approximativement le format d'une photographie d'amateur. Non seulement le Picturephone a l'avantage d'être d'un encombrement réduit (son volume est à peu près celui d'une machine à écrire portative), mais il ne nécessite pas, comme la télévision normale, un câble coaxial pour la transmission. Ses images peuvent être transmises par des fils ordinaires. Il suffit donc, pour installer le Picturephone, de doubler la ligne téléphonique existante d'une seconde ligne identique. Elle se compose alors de quatre fils, deux pour le son et deux pour l'image. On a pu arriver à ce résultat grâce à l'adoption d'une fréquence de 1.200 cycles, alors que la télévision fonctionne sur plusieurs milliers de cycles.

L'appareil sera mis dans le commerce, aux Etats-Unis, dès que la société Bell, en remplaçant les lampes par des transistors, lui aura donné des dimensions encore plus réduites permettant de grouper le téléphone proprement dit, l'écran récepteur et l'objectif de prise de vues en un seul instrument.

Il n'est peut-être pas inutile de préciser qu'un interrupteur est prévu, qui permettra à l'usager, s'il le désire, de ne pas être vu de son correspondant.



Voici le « Picturephone », téléphone-télévision réalisé aux Etats-Unis par la société Bell. L'appareil de droite comporte un écran rond sur lequel apparaît l'image de la personne appelée ; on voit au-dessus l'objectif destiné à transmettre celle du demandeur. En remplaçant les lampes par des transistors, les constructeurs se proposent de réduire encore le volume du téléviseur et de l'incorporer à l'appareil téléphonique pour ne former qu'un seul instrument qui sera alors mis dans le commerce.

TRANSISTOR DÉTECTEUR A DOUBLE BLOC D'ACCORD PO-GO

(Suite de la page 43.)

rouge marqué sur le transistron est connectée au pôle positif de la pile. L'électrode de ce transistron, placée du côté du point rouge, est reliée à l'entrée du primaire P du transformateur de sortie K. La sortie de ce primaire est connectée au pôle négatif de la pile. Le secondaire de ce transformateur K est relié au haut-parleur. Le pôle positif de la pile est connecté à la terre. Toutes les connexions sont effectuées en fil de cuivre 10/10^e, rigide et isolé. Les soudures sont effectuées aux points indiqués sur la figure 1. Pour ce qui est des électrodes des transistrons, il est préférable d'effectuer le contact des connections sous des petites vis en cuivre de 3 mm avec leurs écrous (ceci afin d'éviter la chaleur du fer à souder — car à une certaine température, les transistors, nous ne saurions trop le répéter, se détériorent irrémédiablement). A l'inverse de ce qui se passe dans les récepteurs à lampes, le transformateur basse-fréquence I est monté en abaisseur de tension (ceci afin d'adapter l'impédance de ses enroulements aux caractéristiques des transistors utilisés). Ces conseils sont valables pour tous les récepteurs à transistors. En vous conformant strictement à ce qui précède, et en ne connectant la pile *qu'après* avoir vérifié vos pièces et votre montage, vous pouvez être certains d'obtenir d'excellents résultats. Enfin, dernier conseil, n'oubliez pas qu'une inversion de la polarité de la pile lors de son branchement sur le récepteur, serait irrémédiablement et instantanément mortelle pour les transistors (cette fausse manœuvre réduirait à néant, toutes les précautions que vous auriez prises au préalable).

Lucien LÉVEILLEY.

LISTE DU MATERIEL

- 2 blocs d'accord type G. 52, pour postes à galène.
- 2 commutateurs PO-GO, pour ces blocs.
- 2 condensateurs variables de 0,5 / 1.000^e à diélectrique solide.
- 1 condensateur fixe (au mica), de 100 pF.
- 2 condensateurs fixes (au papier), de 0,25 µF.
- 1 transformateur basse-fréquence, rapport 1/2 (d'ancien récepteur à piles).
- 1 résistance miniature au graphite de 1/2 W 150.000 Ω.
- 1 transformateur de sortie, de 10.000 Ω d'impédance au primaire.
- 1 haut-parleur de 12 cm, à membrane en plastique et aimant au Ticonal.
- 2 transistors, type transistron OC 71.
- 1 pile de poche, type standard de 4,5 V.
- 1 interrupteur miniature unipolaire.
- 1 plaque en bakélite de 3 mm d'épaisseur, et ayant pour dimensions 27 cm × 10 cm.

UN LECTEUR DE RADIO-PLANS A DÉCOUVERT UN RICHE GISEMENT D'URANIUM

Un de nos lecteurs de Bretagne (nous ne pouvons donner plus de précisions) a réalisé le détecteur d'uranium décrit par notre collaborateur Brosset dans le numéro de mai 1956 de notre revue.

Les recherches qu'il a entreprises à l'aide de cet appareil ont été couronnées de succès, puisque les échantillons qu'il a soumis aux Laboratoires officiels ont accusé une teneur en uranium dépassant 7 kilos pour 10 tonnes de minerai.

Pour mieux fixer les idées, nous dirons qu'un camion de 7 tonnes chargé d'un tel minerai représente une valeur d'uranium supérieure à 2 millions de francs.

Pour 100 francs
SCIENCES
et VOYAGES

vous fait faire
chaque mois
**LE TOUR
DU MONDE**

ACER

PRÉSENTE


LE PREMIER TÉLÉV SERU A CIRCUITS IMPRIMÉS A LA PORTÉE DE L'AMATEUR

Description parue dans RADIO-PLANS N° 111 de JANVIER 1957


“ L'ACER MD 57 ”

TÉLÉVISEUR MULTICANAUX MOYENNE DISTANCE
PLATINE MF - VIDÉO et SON A CIRCUITS IMPRIMÉS

Amplificateur B.F. à Haute Fidélité

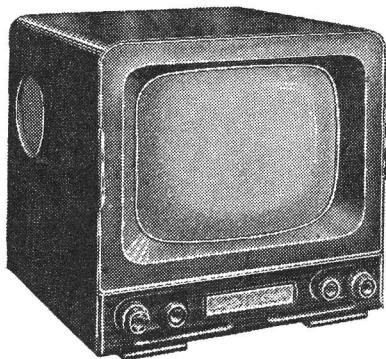

NOTRE GAMME DE RÉCEPTEURS COMBINÉS AM-FM

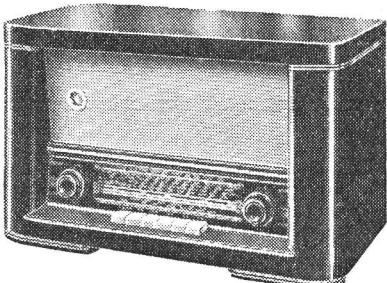

Dimensions : 550 x 340 x 265 mm
L'ÉBÉNISTERIE COMPLÈTE,
avec décor et fond..... 7.920

ATTENTION!
La description complète de l'ACER
121 a paru dans « Le Haut-Parleur »
n° 986 du 15-XII-1956 sous la Référence
« SYMPHONIA 121 »

NOUVEAUTÉ HÉTÉRODYNE ACER LABO

Générateur HF modulé à 400 p.s.
Cadrons étalonnés individuellement.
Précision d'Etalonnage ± 0,5%.

Gammes couvertes :

OC1 : de 15 à 40 Mc
OC2 : de 5 à 16 Mc
PO : 500 Kc à 1.800 Kc
MF : 400 Kc à 550 Kc
GO : 100 Kc à 300 Kc

Ce générateur **couvre** également les gammes 30 à 80 Mc et 45 à 120 Mc (harmoniques 2 et 3).

- Double atténuateur de sortie à décade et progressif.
- Indicateur de niveau de sortie.
- Prise pour modulation extérieure.

Les Blocs HF - BF - Indicateur de sortie et alimentation sont entièrement blindés et peuvent être acquis séparément.

Fabrication extrêmement soignée, présentation coffret givré gris.

● 3 FORMULES D'ACQUISITION ●

a) EN PIÈCES
DÉTACHÉES
avec Bloc HF câblé
et réglé - Cadran éta-
lonné individuellement.
PRIX..... 16.945

b) EN PIÈCES
DÉTACHÉES
sous forme de BLOCS
câblés et réglés. Cadran
étalonné.
PRIX..... 18.425

c) EN ORDRE
DE
MARCHE
étalonné.
PRIX..... 19.985

INSCRIVEZ-VOUS !...

pour recevoir notre MEMENTO 1957 (sortira sous peu),
joindre 250 fr. S. V. P.

ACER

42 bis, rue de CHABROL — PARIS-X.
Tél : PROvence 28-31 — C.C.P. 658-42 - PARIS
Métro : Poissonnière ou Gare de l'Est.

Si vous avez des connaissances d'électricité, voici des réalisations qui seront à votre portée, après avoir lu notre album.

Pour construire soi-même :

UNE DYNAMO 100 à 120 W.

et un

MOTEUR ÉLECTRIQUE UNIVERSEL

Puissance 1/3 à 1/2 CV.

Un album format 24 x 32, illustré de 30 dessins cotés, qui vous donnera tous les détails pour la construction de l'induit, de l'inducteur des flasques, palier, porte-balai, les bobinages, etc...

PRIX : 125 francs.

Aucun envoi contre remboursement. Ajoutez 30 francs pour frais d'envoi et adressez commande à « SYSTÈME D », 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par versement à notre C. C. P. Paris 259-10, ou demandez-le à votre librairie qui vous le procurera.

(Exclusivité Hachette.)

Voulez-vous GAGNER DE L'OR?

SANS AUCUN PAIEMENT D'AVANCE APPRENEZ LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

Avec une dépense minime payable par mensualités et sans s'engager aucun engagement, vous vous ferez une brillante situation.

Vous recevez plus de 120 leçons, plus de 400 pièces de matériel, plus de 500 pages de cours.

Vous construirez plusieurs postes et appareils de mesure.

Vous apprendrez par correspondance le montage, la construction et le dépannage de tous les postes modernes.

Certificat de fin d'études délivré conformément à la loi.


Notre préparation complète à la carrière de MONTEUR-DÉPANNEUR EN RADIO-TÉLÉVISION jusqu'à 25 ENVOIS DE COURS ET DE MATERIEL.

C'est une organisation unique au monde.

Demandez aujourd'hui même la DOCUMENTATION GRATUITE.

INSTITUT SUPÉRIEUR DE RADIO-ÉLECTRICITÉ
164, RUE DE L'UNIVERSITÉ - PARIS (VII)

CONSTRUISEZ VOTRE VOLTMÈTRE À LAMPES

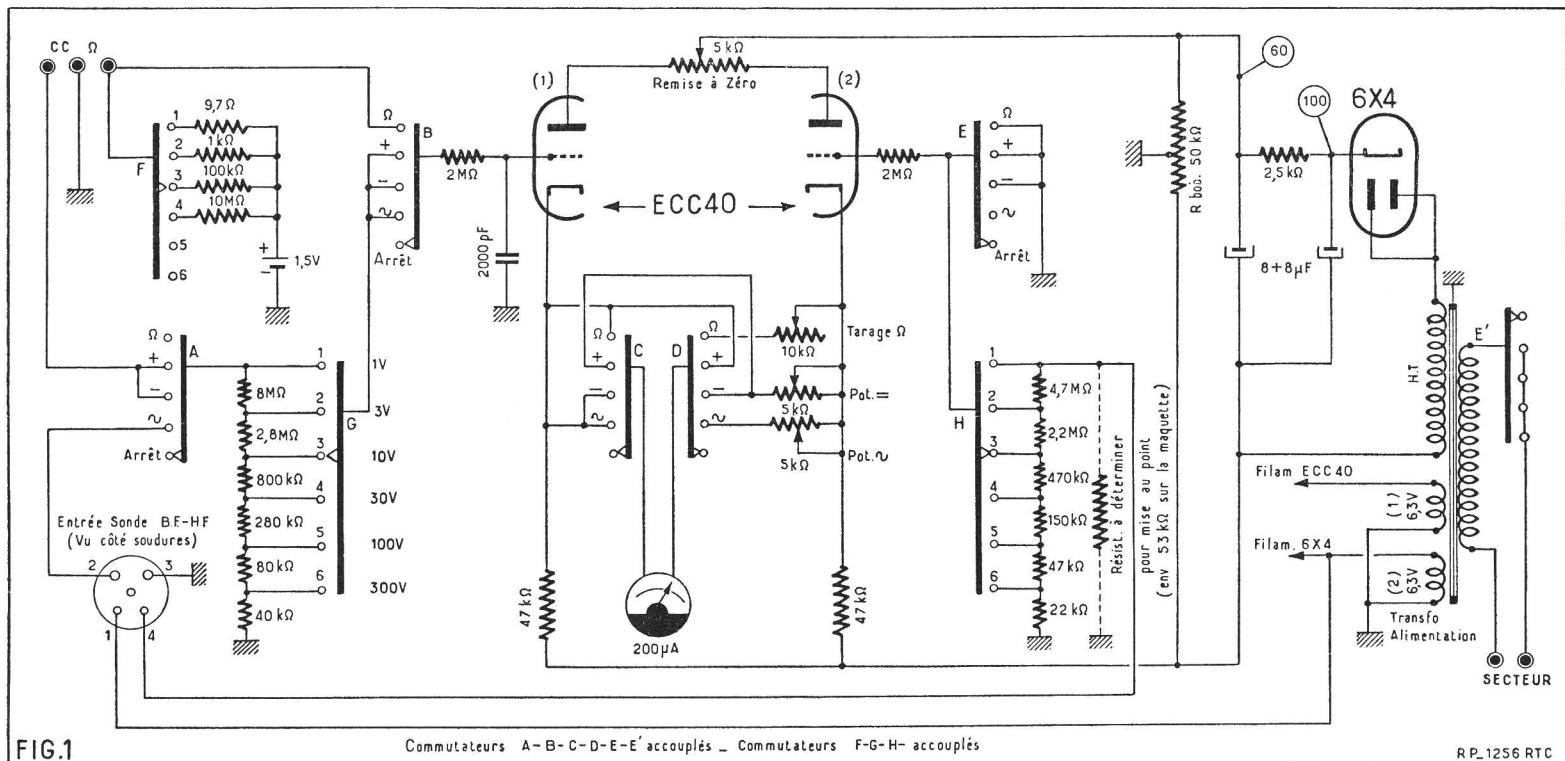

Un voltmètre idéal ne devrait avoir aucune influence sur le circuit auquel on le relie. D'autre part, s'il s'agit d'une mesure en courant alternatif, la fréquence de ce dernier ne devrait avoir aucune répercussion sur la valeur de tension indiquée. Par exemple, si on a à mesurer une différence de potentiel de 5 V entre deux points d'un circuit parcouru par du courant alternatif, le voltmètre devrait indiquer 5 V, que ce soit du courant à 50 périodes ou du courant haute fréquence.

Ces conditions sont cependant loin d'être remplies par un voltmètre ordinaire, à cadre mobile, type que l'on utilise couramment sous le nom de contrôleur universel. Un tel appareil ne donne des indications suffisamment précises que si la mesure se fait sur un circuit ayant une résistance relativement peu élevée. Cela tient à ce qu'un tel voltmètre a une résistance «finie» alors qu'elle devrait être infinie. Cette question a déjà été traitée plusieurs fois dans nos colonnes et le but de cet article essentiellement pratique n'est pas d'y revenir. En alternatif, le contrôleur universel ne donne une lecture avec une précision suffisante que pour les très basses fréquences et, en particulier, pour le 50 périodes. Cela tient à ce que le redresseur sec qui lui est incorporé a des caractéristiques qui varient selon la fréquence et ne lui permettent pas un fonctionnement correct en HF.

Il ne faut cependant pas en conclure que le contrôleur universel est un appareil défectueux. Il convient fort bien dans de nombreux cas et il faut savoir l'utiliser à bon escient. En dehors de son domaine propre d'utilisation, il faut le remplacer par un autre appareil mieux adapté. Cet appareil est le voltmètre à lampe.

L'avantage du voltmètre électronique est d'avoir une résistance qui est couramment de l'ordre de $10 M\Omega$; valeur pratiquement infinie par rapport à celles des circuits utilisés en radio ou télévision. Il peut très simplement être adapté à la mesure précise des courants HF et UHF. Malgré l'étendue

de ses possibilités, il ne s'agit nullement d'un appareil compliqué et tous les amateurs soucieux d'être bien équipés peuvent aisément en réaliser un. Il existe plusieurs sortes de voltmètres à lampes basés sur des principes différents. Celui que nous décrivons ici a le mérite d'être aussi simple que possible, d'être stable et précis. En outre, il est prévu pour fonctionner en ohmmètre. On peut, grâce à lui, mesurer avec précision des résistances comprises entre 1Ω et $200 M\Omega$.

Le schéma.

Le schéma de la partie principale de cet appareil de mesure est donné à la figure 1. La pièce maîtresse est une double triode ECC40. Les plaques de ce tube sont alimentées par l'intermédiaire d'un potentiomètre de 5.000Ω . Dans chaque circuit cathode il y a une résistance de 47.000Ω . Si on fait abstraction momentanément des commutateurs C et D et des résistances variables de tarage, on voit que le microampèremètre de $200 \mu A$ est branché entre les deux cathodes. Continuons à simplifier pour bien comprendre le principe de fonctionnement, nous verrons les détails ensuite. La grille de l'élément triode (2) est portée à un potentiel fixe. Sur la grille de l'élément (1) on applique la tension à mesurer. En l'absence de tension à mesurer, on peut et on doit régler le potentiomètre de 5.000Ω (remise à zéro), de manière que les courants plaque des deux triodes soient égaux. A ce moment, les chutes provoquées dans les résistances de cathode (47.000Ω) sont égales. Les deux cathodes sont par conséquent au même potentiel. Entre deux points de même potentiel, il ne peut prendre naissance aucun courant. C'est pour cette raison que le microampèremètre branché entre les deux cathodes ne sera traversé par aucun courant et que son aiguille sera à zéro. Notre raisonnement implique que les deux triodes et les résistances soient rigoureusement identiques. Il reste vrai, cependant, si une légère diffé-

rence existe. On peut toujours, en effet, trouver une position du potentiomètre qui donne l'équilibre cherché.

Si on applique une tension à mesurer sur la grille de la triode (1) elle modifiera le potentiel de cette électrode, ce qui en raison du principe même de fonctionnement des lampes changera le courant plaque. Cela entraînera une modification correspondante dans la résistance de 47.000Ω . L'équilibre entre les potentiels de cathode sera rompu et un courant prendra naissance dans le micro ampèremètre dont l'aiguille dévierà. Cette déviation sera proportionnelle à la valeur de tension à mesurer. Si le cadran est gradué en conséquence, on pourra ainsi lire cette valeur de tension.

On sait que la résistance grille cathode d'une lampe est pratiquement infinie. Dans ces conditions, notre voltmètre à lampe remplit parfaitement la condition nécessaire pour ne pas modifier le circuit sur lequel il est branché. Mais on ne peut appliquer à la grille d'une lampe que quelques volts. Or, si on a souvent à mesurer des tensions de cet ordre, on a aussi à le faire pour d'autres de plusieurs centaines de volts. Pour cette raison, on a placé à l'entrée de l'appareil un diviseur de tension formé de résistances dont la somme fait $10 M\Omega$. La résistance d'entrée est donc de $10 M\Omega$. C'est cette résistance énorme qui est branchée sur le circuit où s'effectue la mesure, quelle que soit la sensibilité du voltmètre utilisé. Le commutateur G sert à sélectionner la sensibilité désirée. En position 1 on peut mesurer des tensions allant jusqu'à 1 V. Pour une telle tension, l'aiguille du microampèremètre dévie au maximum. En position 2, on peut mesurer jusqu'à 3 V. Remarquez que lorsque ces 3 V sont appliqués aux bornes de mesure, le diviseur de tension est calculé de manière à n'appliquer qu'un volt à la grille de la triode (1). Il en est de même pour toutes les autres sensibilités. En position 3, on peut lire jusqu'à 10 V; en 4, jusqu'à 30 V; en 5, jusqu'à 100 V et en 6, jusqu'à 300 V. La tension est trans-

mise à la grille de la lampe par une résistance de $2\text{ M}\Omega$ et un condensateur de 2.000 pF en dérivation vers la masse.

On sait que les caractéristiques d'une lampe ne sont pas droites, mais possèdent une certaine courbure. En conséquence, la graduation en volts du microampèremètre ne serait pas linéaire. Les résistances de cathode de 47.000 Ω introduisent un effet de contre-réaction qui supprime pratiquement cet inconvénient. Vous pouvez remarquer entre le + et le — HT d'alimentation, une résistance de 50.000 Ω dont le collier est à la masse. Le retour cathode se fait au — HT, tandis que le potentiel des grilles est fixé par rapport à la masse. La résistance à collier permet de contre-balance le potentiel positif assez élevé des cathodes en raison des résistances de 47.000 Ω et d'amener celui des grilles à une valeur légèrement inférieure. Cela correspond à la polarisation négative nécessaire au fonctionnement normal des lampes.

Tout ce que nous venons de dire s'applique à la mesure des tensions continues. Retardons un peu les explications concernant les mesures en alternatif pour parler de la fonction ohmmètre. Le fon-

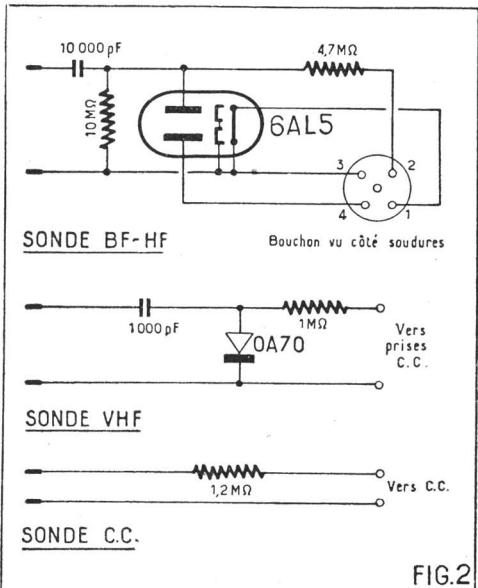


FIG.2


tionnement de toute la partie déjà examinée reste le même. Le commutateur B met en service une prise où se branche la résistance à mesurer, et le commutateur F qui sert à sélectionner les sensibilités de l'ohmmètre. Ce commutateur F met, lui, en service des résistances étalons de valeurs appropriées et une pile de 1,5 V. La résistance éalon sélectionnée et la résistance à mesurer forment un diviseur de tension branché sur la pile. La tension aux bornes de la résistance à mesurer sera donc proportionnelle à la valeur de cette résistance. C'est elle qui est appliquée à la grille de la triode (1). L'appareil fonctionne comme nous l'avons expliqué et, en somme, notre mesure de résistance revient à la mesure de la tension sur la résistance à déterminer. Il suffit que le cadran du microampèremètre ait une graduation en ohms ou en mégohms pour permettre une lecture directe.

Les commutateurs A, B, C, D et E sont commandés par le même axe, ce sont les commutateurs de fonction. (Ohmmètre, mesure des tensions continues, mesure des tensions alternatives.) Les positions + et - inversent le branchement du microampèremètre, ce qui permet de mesurer les tensions positives ou négatives sans inverser les fils de branchement. Les potentiomètres de 5.000 Ω placés entre le commutateur D et la cathode de la triode (2) servent à

régler la sensibilité 1 V, l'un pour les mesures en continu et l'autre pour les mesures en alternatif. Ils sont ajustés une fois pour toutes sur cette sensibilité. Le potentiomètre de 10.000 Ω sert au tarage de l'ohmmètre. Avant la mesure d'une résistance, on court-circuite les bornes Ω et on règle ce potentiomètre de manière à amener l'aiguille du microampèremètre juste devant le zéro de l'échelle en ohms.

L'alimentation de ce voltmètre est très simple. Elle comprend un transformateur, une valve 6×4 fonctionnant en monoplaque et une cellule de filtrage formée d'une résistance de 2.500Ω et deux condensateurs.

redresseur qui est incorporé à l'appareil de mesures. Le même processus est utilisé dans le voltmètre à lampe. Le dispositif de redressement est placé dans une sonde interchangeable. On peut ainsi utiliser plusieurs sondes parfaitement adaptées aux fréquences des tensions à mesurer. La sonde étant reliée au voltmètre à lampes par un cordon le dispositif de redressement peut être placé très près du point où s'effectue la mesure. On réduit ainsi les connexions à leur plus simple expression, ce qui évite, surtout en HF et THF, les pertes et l'introduction de capacités parasites qui désaccorderaient le circuit et fausseraient la mesure.

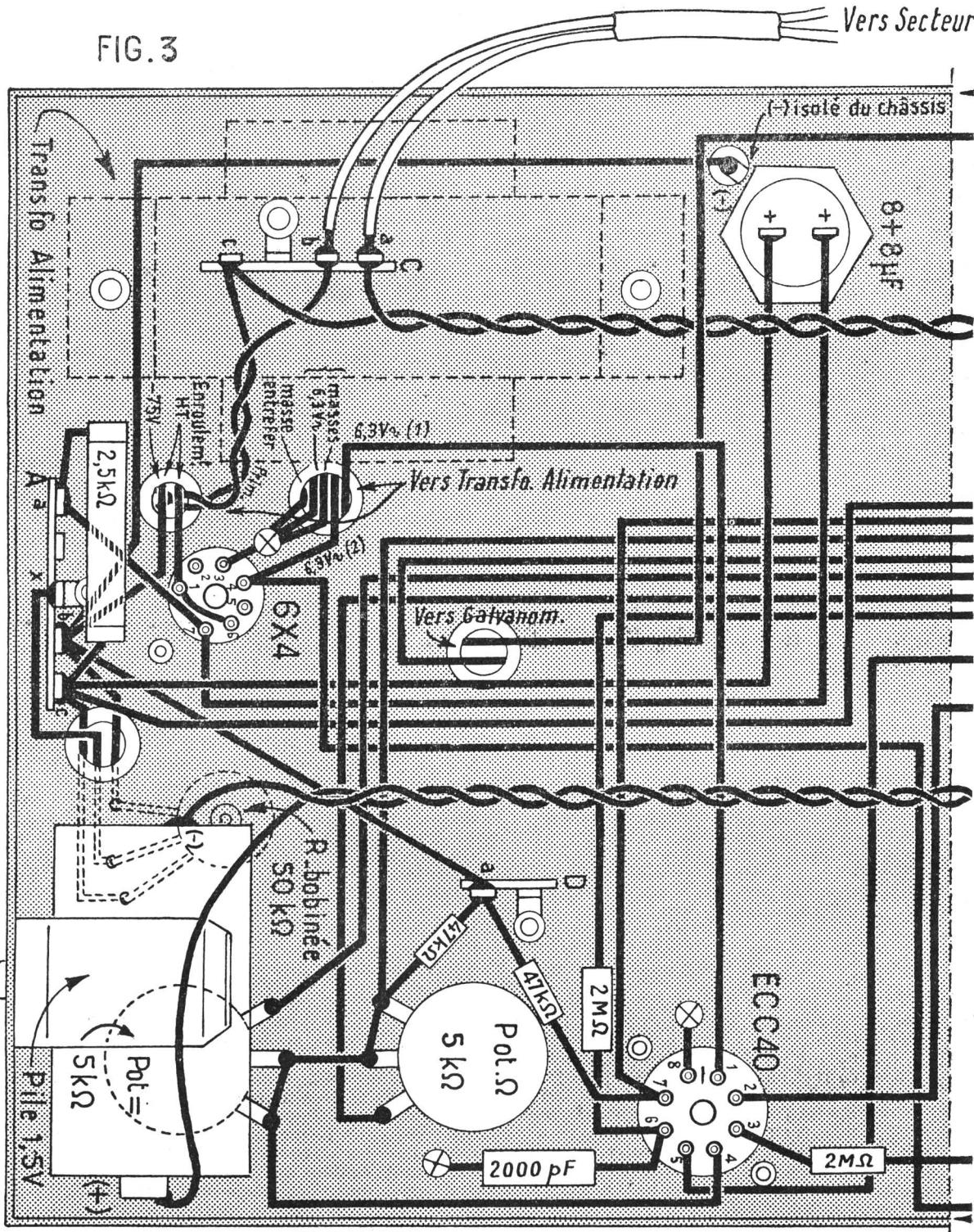

RP. 1256 - RTC

sateurs de $8 \mu\text{F}$. Nous indiquons, entourées d'un cercle, les valeurs de tension avant et après filtrage.

Pour mesurer les tensions alternatives avec un contrôleur universel, on les transforme en tensions continues à l'aide d'un

La figure 2 montre les schémas des différentes sondes. Pour les mesures BF et HF, on utilise pour le redressement une double diode 6AL5. Une valve diode offre au voisinage du point de repos un courant inverse. Dans le cas qui nous

occupe, ce courant risque d'entraîner des variations du zéro sur les différentes sensibilités. On a donc prévu un dispositif compensateur. Une des diodes de la 6AL5 est utilisée pour le redressement de la tension à mesurer, l'autre est mise en série avec un pont de résistances, associé au commutateur H (fig. 1), qui rappelle celui d'entrée. Ce pont est placé dans le circuit grille de la triode 2. Le courant inverse de la diode compensatrice introduit ainsi sur la grille de cette lampe pour chaque sensibilité, une tension qui annule celle appliquée sur la grille de la lampe 1 par le courant inverse de la diode de mesure.

Pour régler exactement ce circuit, il est parfois nécessaire de shunter le pont par une résistance à déterminer lors des essais. Sur la maquette, cette résistance était de $53.000\ \Omega$. Cette sonde est reliée au voltmètre par un bouchon à quatre broches.

Pour les mesures VHF, la sonde à adopter utilise une diode au germanium OA70. Ici, pas besoin de système compensateur et cette sonde se branche sur la prise des mesures en continu.


Enfin, la sonde à utiliser pour les mesures des tensions continues comporte simplement une résistance de $1,2\ M\Omega$.

Réalisation pratique.

Tous les détails de construction de ce voltmètre à lampes, aussi bien en ce qui concerne la disposition des pièces que le câblage, sont donnés sur les figures 3 et 6. Cette dernière montre la forme du châssis et précise la disposition des pièces. Le châssis comporte le panneau avant de l'appareil, sur lequel sont disposés le micro-ampèremètre, les commutateurs, le potentiomètre de remise à zéro, celui de tarage de l'ohmmètre et les différentes prises. Le

(Suite page 50.)

Galettes commandées par le même axe (Câblage vu "éclaté")

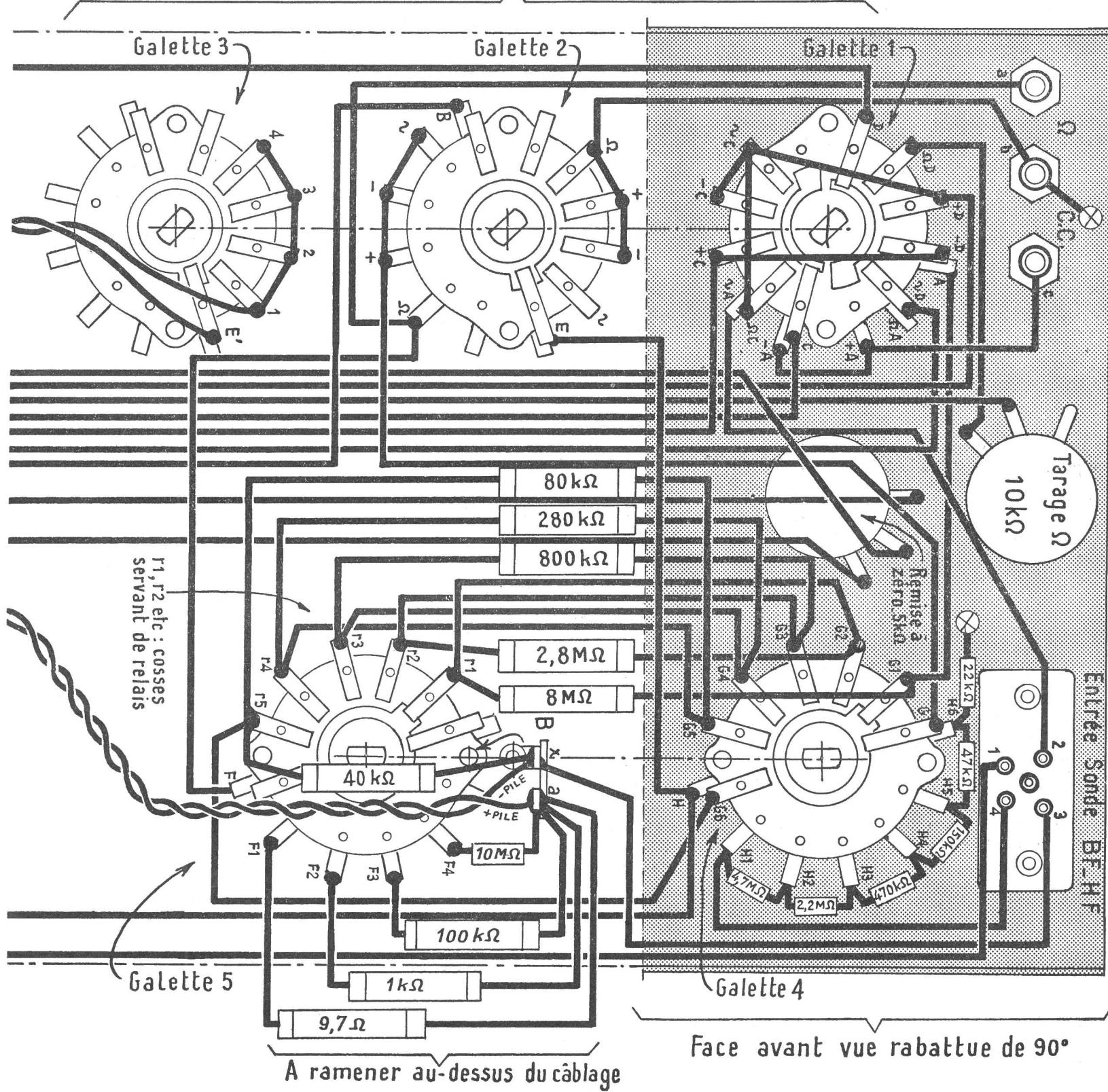

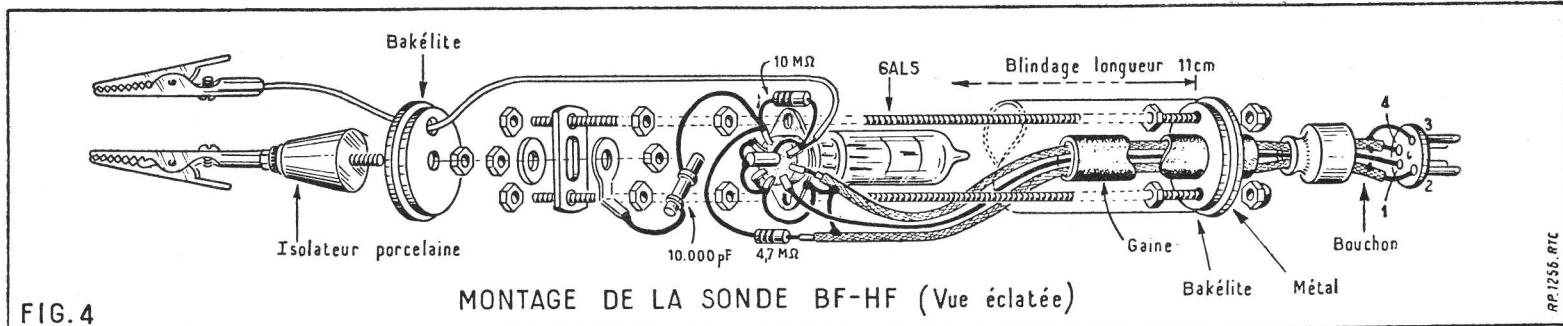


FIG. 4

MONTAGE DE LA SONDE BF-HF (Vue éclatée)

RP1256.RTC

transformateur d'alimentation, la résistance bobinée à collier de 50.000Ω et le condensateur électrochimique $2 \times 8 \mu\text{F}$ prennent place sur le dessus du châssis. Le boîtier du condensateur doit être isolé du châssis par une rondelle en bakélite. Sous le châssis, il doit être prévu une pince pour la fixation de la pile de 1,5 V. Les différents potentiomètres sont du type bobiné. Les résistances des ponts dont dépend la précision de l'appareil seront étalonnées à 1 %.

Pour le câblage, on suit scrupuleusement les indications de la figure 3. Une bonne méthode pour éviter les erreurs est de cocher sur le plan les connexions une fois qu'elles sont réalisées sur l'appareil. Les points de masse sont faits par soudure sur le châssis.

La figure 4 est la vue éclatée de la sonde BF-HF. Elle montre ainsi clairement tous les détails de construction. Elle est placée dans un blindage cylindrique de 11 cm de longueur, fermé à chaque extrémité par une rondelle en bakélite. Sur la rondelle avant apparaissent les pinces de branchement ; la pince centrale qui correspond à la prise « Chaude » est fixée par un

isolateur en porcelaine. Les câbles de liaison avec le voltmètre doivent être suffisamment longs pour permettre une manipulation facile. Ils seront recouverts d'un tube de caoutchouc ou d'un gros souplisso. On effectue le montage des différentes pièces

à l'aide de deux tiges filetées. On exécute le câblage y compris les fils de liaison. Il doit être suffisamment compact pour être contenu dans le blindage. Le câblage ter-

(Suite page 52.)

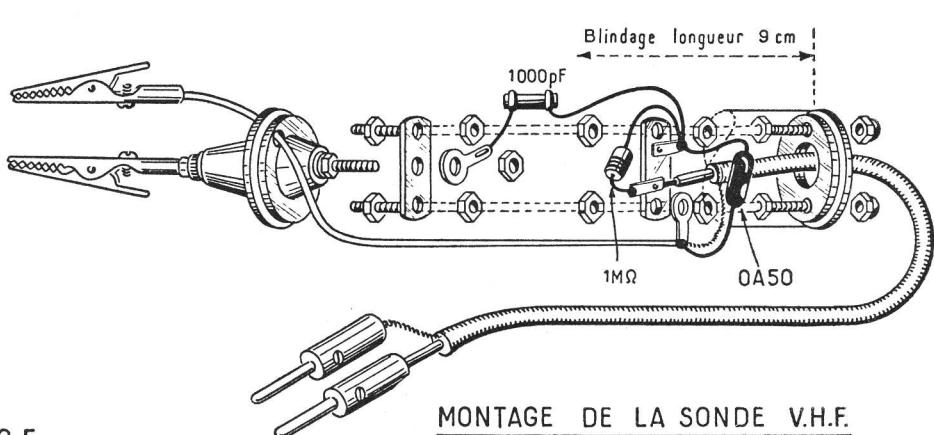


FIG. 5

MONTAGE DE LA SONDE V.H.F.

RP1256.RTC

DEVIS

des pièces détachées nécessaires au montage du
VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE V. L. 58
DÉCRIT CI-CONTRE

Même l'AMATEUR peut réaliser cet APPAREIL de
LABORATOIRE, suffisamment simplifié à son intention.

Le transformateur.....	1.430
Potentiomètres et contacteurs.....	1.805
Le jeu de résistances de précision.....	3.420
Le microampèremètre complet.....	9.280
Les lampes.....	11.190
	17.125
L'ensemble constructeur comprenant : Châssis, coffret, etc.....	7.200
	24.325

LES 3 SONDES :

● Pour courant continu	
● Pour BF et alternatif (jusqu'à 20 Mc)	
● Pour VHF (jusqu'à 250 Mc)	
TOTAL.....	28.255

OFFRE SPÉCIALE

Pour tout client prenant l'ensembl^e
EN UNE SEULE FOIS

EN FORMULE NET

23.820

EN ÉTAT DE MARCHÉ
avec ses 3 sondes..... 35.800.

VOYEZ ÉGALEMENT NOS AUTRES
APPAREILS DE MESURE
(Annexe page 44)

RADIO-TOUCOUR

75, rue Vauvenargues - PARIS-XVIII^e
Métro : Porte de Saint-Ouen. Tél. : MAR 47-39.
C.C. Postal 5956-66 Paris.

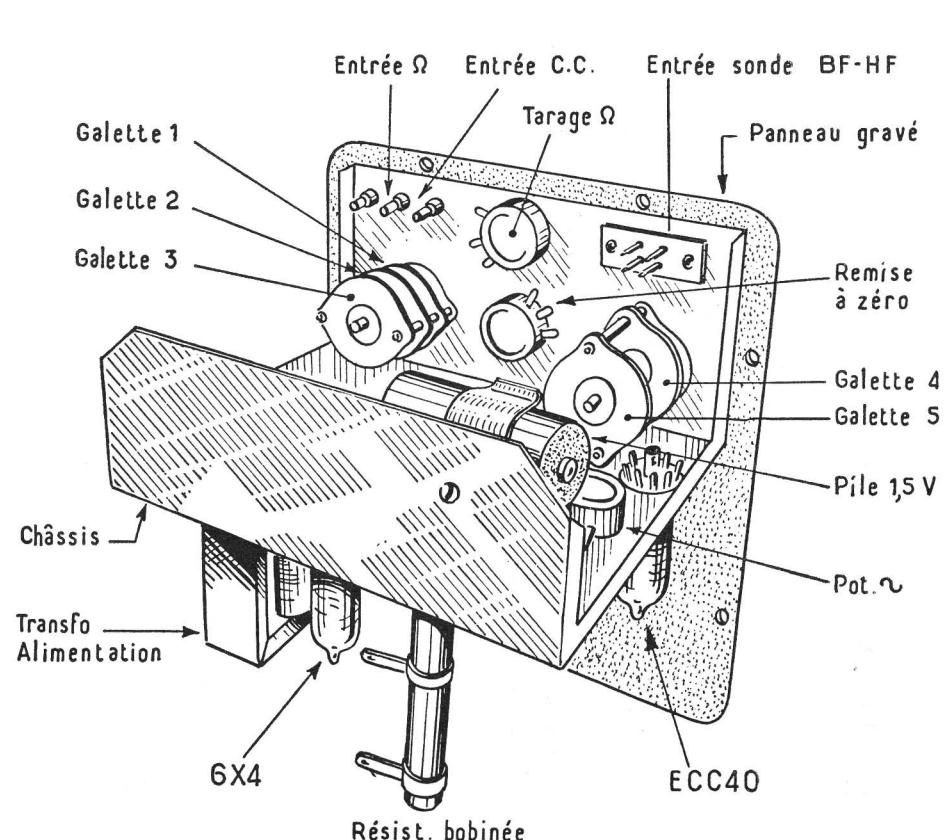


FIG. 6

DISPOSITION DES ÉLÉMÉNTS

RP.1256.RTC

DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE POUR L'ALLUMAGE D'UNE LAMPE ÉLECTRIQUE A LA TOMBÉE DU JOUR

Dans bien des cas il est intéressant de pouvoir commander automatiquement l'allumage ou l'extinction d'un éclairage électrique en fonction de l'éclairage solaire.

Cela peut constituer un dispositif anti-vol efficace. Une maison où la nuit brille une lumière décourage les rôdeurs. Ne vous est-il jamais arrivé pour un week-end ou un déplacement quelconque de laisser une lampe allumée pour faire croire à une présence ? Dans ce cas il est plus rationnel et surtout plus économique d'avoir un robot qui allume la lampe quand vient la nuit et l'éteint le matin.

Comme nous allons le voir un tel dispositif est très simple et extrêmement facile à réaliser. Il peut être utilisé à d'autres fins. Par exemple à la commande de l'éclairage d'une vitrine.

Bien entendu cet appareil met en œuvre une cellule photo-électrique.


Comment est constitué le dispositif de commande.

Pour allumer une ampoule électrique, ordinairement on agit manuellement sur un interrupteur qui ferme le circuit. Dans notre cas il faut un interrupteur qui fonctionne électriquement. Cet interrupteur existe il s'appelle relais. Il est commandé par la variation de courant produit des différences d'éclairage de la cellule photo-électrique. Comme le courant propre de la cellule est trop faible on l'amplifie à l'aide d'une lampe radio.

Voyons maintenant le fonctionnement d'une manière plus approfondie en étudiant le schéma complet de l'appareil qui est donné à la figure 1.

Nous avons tout d'abord la cellule. Il s'agit d'une cellule à gaz type 3533. On a choisi une cellule à gaz et non à vide parce qu'elle est plus sensible aux variations d'éclairage et donne de plus grandes variations de courant. Cette cellule est alimentée directement par le secteur qui peut être alternatif. On peut agir de la sorte parce que le courant ne parcourt la cellule que dans le sens anode-cathode et par conséquent elle opère elle-même le redressement. Dans le circuit de la cellule il y a une résistance de 20 MΩ.

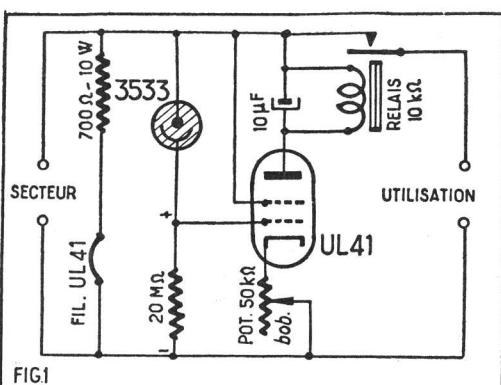Lorsque la cellule est éclairée par une source lumineuse, en l'occurrence la lumière du jour, il circule un certain courant dans la cellule et par conséquent dans le circuit tout entier. Ce courant produit aux bornes de la résistance une différence de potentiel dont les polarités sont celles indiquées sur le schéma. Quand la cellule n'est plus



éclairée (la nuit) le courant cesse et la différence de potentiel aux bornes de la 20 MΩ disparaît.

La résistance de 20 MΩ est branchée entre la grille et la cathode d'une lampe UL41. Le potentiomètre de 50.000 Ω placé dans le circuit cathode de cette lampe donne une polarisation négative de la grille par rapport à la cathode. On peut le régler de manière à ce que cette polarisation annule presque le courant plaque de la lampe, ou tout au moins ait une valeur insuffisante pour que l'enroulement du relais qui se trouve dans ce circuit plaque n'attire pas la palette qui commande le contact. Le circuit de l'ampoule électrique est donc fermé et cette dernière est allumée.

Pendant l'éclairage de la cellule, la différence de potentiel aux bornes de la

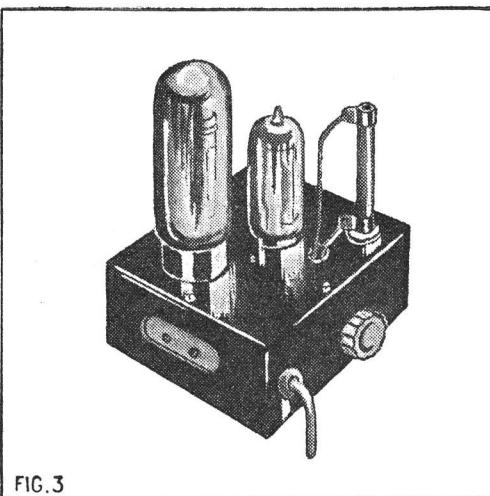


FIG.3

pièces et le câblage. Ce plan se suffit à lui-même et, en raison de sa simplicité, ne réclame aucun commentaire.

Mise au point.

L'appareil étant branché sur le secteur, on attend quelques instants que la UL41 soit chaude tout comme pour un poste radio. On retire momentanément la cellule de son support et on règle le potentiomètre de 50.000 Ω de manière que la palette du relais soit décollée de l'électro-aimant, mais juste à la limite d'attraction. C'est-à-dire que si on déplace un peu le curseur du potentiomètre cette attraction se produit. On remet la cellule en place de préférence dans l'obscurité et on vérifie que son exposition à la lumière provoque l'enclenchement du relais.

L'appareil est alors prêt à entrer en fonction.

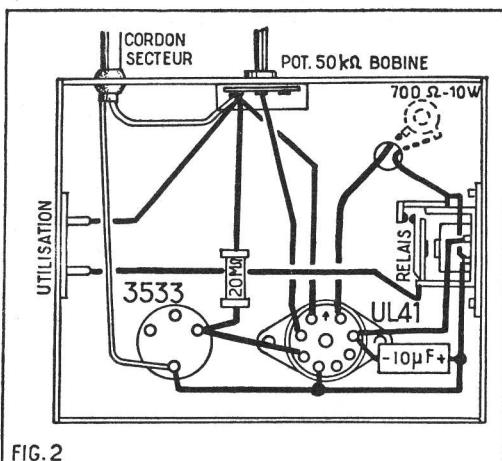


FIG.2

résistance de 20 MΩ réduit la polarisation négative d'autant. Ce qui provoque un accroissement du courant plaque de la UL41. Le relais attire alors sa palette qui coupe le circuit d'alimentation de l'ampoule qui s'éteint.

Ainsi donc, le jour, la cellule étant éclairée la palette du relais est attirée et l'ampoule est éteinte ; la nuit la cellule étant dans l'obscurité la palette n'est pas attirée et l'ampoule est allumée. On réalise donc bien la commande désirée.

Comme la cellule, la lampe UL41 est alimentée en HT directement par le secteur alternatif et assure elle-même le redressement de ce courant. Il s'agit cependant d'un courant pulsé qui risquerait de faire vibrer la palette du relais. Pour cette raison on shunte l'enroulement de ce dernier par un condensateur de forte valeur ($10 \mu F$) qui supprime les ondulations du courant.

Le filament de la UL41 est chauffé à partir de la tension du secteur. La tension de chauffage étant de 45 V sous 0,1 A, on absorbe l'excédent de tension par une résistance chutrice de 700Ω 10 W.

Réalisation pratique.

L'exécution du montage de cet appareil ne présente aucune difficulté. Toutes les pièces sont placées sur un petit châssis métallique que l'on peut facilement exécuter avec de la tôle d'acier, d'aluminium ou de cuivre.

La figure 2 montre la disposition de ces



COMMENT ?...

J'ai suivi les cours par correspondance à l'Ecole de Radiotéchnique et d'Électronique appliquées, les plus pratiques les plus clairs.

En 6 mois, j'étais fin prêt...

- ★ Amateurs,
- ★ Apprentis monteurs,
- ★ Installateurs et dépanneurs,

Faites comme moi...

Demandez le programme 17 P à l'

ÉCOLE RADIOTÉCHNIQUE
152, avenue de Wagram, Paris-17^e

L'Ecole prépare en outre à tous les examens et
Carrières de Radio et d'Électronique.

LE DEPANNAGE RATIONNEL

Par J. DUSSAILLY

Le dépannage d'un poste radio paraît, au profane, quelque chose d'extrêmement compliqué; pourtant un dépanneur exercé trouvera la panne en quelques minutes. Il semble donc que le dépanneur professionnel doive posséder une somme de connaissances considérables, exigeant une formation longue et difficile. Il n'en est rien; le dépanneur doit avoir naturellement une connaissance générale des principes de la radio, mais il doit surtout être méthodique, car le dépannage doit être conduit d'une manière logique.

Pour le dépannage d'un récepteur, un technicien très compétent en radio mais opérant sans méthode, vérifiant au hasard les divers circuits, suivant l'inspiration du

moment, risque fort de ne pas trouver la panne qu'un amateur méthodique découvrira facilement.

Dans le dépannage, tout n'est question que de méthode. Dans le but d'aider l'amateur à dépanner son récepteur et celui de ses amis, nous avons étudié une méthode complète de dépannage qui, nous en sommes persuadés, rendra les plus grands services à ceux qui voudront l'expérimenter.

Elle n'exige pas beaucoup de connaissances théoriques, mais seulement un peu de réflexion.

Le seul appareil de mesure nécessaire est le contrôleur habituel.

Le nombre de pannes possibles est considérable et il est nécessaire de les classer en diverses catégories, suivant les symptômes constatés. On conçoit en effet que le défaut d'un poste complètement silencieux sera tout à fait différent d'un poste qui fera entendre un fort ronflement, et le remède sera naturellement tout à fait différent.

Nous avons donc été amené à classer toutes les pannes pouvant affecter un récepteur de radio, dans les diverses catégories suivantes :

CLASSEMENT DE PANNES PAR CATÉGORIES

I. — LE RÉCEPTEUR EST ABSOLUMENT MUET.

*Nous insistons sur le mot *absolument*: aucun son, aucun bruit, aucun craquement ne sort du haut-parleur. C'est la panne muette.*

II. — LE RÉCEPTEUR FAIT ENTENDRE UN BRUIT DE FOND NORMAL, mais ne reçoit aucune station.

III. — LE RÉCEPTEUR REÇOIT FAIBLEMENT, au moins une station (auditions faibles).

IV. — ABSENCE DE FONCTIONNEMENT SUR UNE GAMME D'ONDES, fonctionnement normal sur les autres.

V. — BRUITS ANORMAUX se superposant aux auditions.

VI. — PANNES PARTICULIÈRES aux récepteurs « tous courants ».

En suivant exactement les indications données pour la recherche des diverses pannes l'amateur méthodique et observateur peut être certain de localiser le défaut.

I. — PANNES MUETTES

TABLEAU I

VÉRIFIER :	
Poste non alimenté.	<ul style="list-style-type: none">— La prise de courant, le cordon et sa fiche, le fusible du poste (1) (grillé, non en place).— L'interrupteur général du poste (2).— Le primaire du transformateur.— La résistance chutrice du circuit de chauffage (CORDON CHAUFFANT DES POSTES « tous courants »).
	<ul style="list-style-type: none">1^o Les lampes du cadran ne s'allument pas. Aucun tube du poste ne s'échauffe.2^o Sur les postes « tous courants » observer avant tout la polarité de la prise de courant.3^o Dans les postes « tous courants », les filaments des divers tubes étant tous en série, la rupture d'un seul d'entre eux entraîne la non alimentation des autres.
Absence de tension	<ul style="list-style-type: none">— Polarité de la prise de courant.— Changer tous les tubes, puis après retour au fonctionnement normal, déterminer par élimination le tube défectueux. Si le châssis est sorti de l'ébénisterie, il sera plus rapide, au lieu de changer tous les tubes, de faire une mesure de tension aux broches filament : Il n'y a de la tension (celle du secteur) qu'aux broches filament du tube défectueux.

Absence de tension Voir tableau 2 ci-après.

(1) Ne toucher au fusible que le poste débranché.

(2) Certains postes ont de plus un interrupteur de sécurité commandé par le panneau arrière du poste.

TABLEAU II

Pannes caractérisées par l'absence de tension plaque.

(Il n'y a pas de tension plaque à la sortie du filtrage.)

I. — La valve ne chauffe pas.	(Alors que les autres tubes sont chauffés.)	CAUSES :		
		— Filament de la valve coupé.		
		— Circuit de chauffage de la valve coupé.		
Pas de tension au condensateur d'entrée.		1 ^o Condensateur d'entrée du filtrage claqué (valve très chaude, ses plaques rougissent).		
		2 ^o Rupture de la mise à la masse du H.T. ou de la résistance de polarisation « par le moins ».		
Tension excessive au condensateur d'entrée.		Coupure de la self de filtrage.		
II. — La valve chauffe.	La tension aux bornes du condensateur d'entrée est inférieure à la normale.	1 ^o Condensateur de sortie claqué.		
		2 ^o Masse au transformateur d'alimentation.		
La tension plaque normale.		3 ^o Défaut d'isolation entre enroulements du transformateur d'alimentation.		
		4 ^o Court-circuit accidentel sur le circuit HT ; en suivre les fils et isoler successivement les divers organes alimentés en H.T. (transfos H.F., M.F., etc...) jusqu'à ce que la tension réapparaisse.		
		5 ^o Valve épuisée.		
Tension plaque normale.	1 ^o Tube B.F. non chauffé.	— Filament coupé.		
		— Mauvais contact au support.		
	2 ^o Absence de tension à la plaque de la B.F.	— Primaire du transformateur du haut-parleur (coupé).		
		— Cordon du haut-parleur.		
3 ^o Il y a de la tension à la plaque de la B.F., mais tension de cathode excessive.		— Contact au support du bouchon du dynamique.		
		— Mauvais contact au support du tube B.F.		
		— Condensateur entre plaque B.F. et masse claqué.		
4 ^o Tension de cathode B.F. normale.		— La résistance de cathode est coupée.		
		— Primaire du haut-parleur 1 court-circuité (condensateur shunt).		
		— Circuit secondaire du haut-parleur, bobine mobile.		

II. — BRUIT DE FOND NORMAL SANS AUDITIONS

Vérifier d'abord les connexions de l'antenne et de la terre ainsi que l'ajustable d'antenne s'il y a lieu.

Un bruit de fond normal permet de supposer que le dernier tube au moins fonctionne correctement. Un toucher sur la ou les grilles basse fréquence nous dira immédiatement si le défaut intéresse cette partie du poste ou si le défaut doit être recherché en amont.

Une inspection rapide permettra de constater si tous les tubes chauffent normalement. Changer ceux qui seraient froids. Un toucher sur les diverses grilles, un choc au marteau de caoutchouc sur le globe des tubes peut indiquer immédiatement celui d'entre eux qui semble inerte ; changer ce tube. En cas de doute les changer tous.

Quelquefois, au cours d'un toucher de grille d'un tube haute fréquence ou convertisseur, l'audition apparaîtra, plus ou moins pure, plus ou moins forte ; ce sera une chance dont il faudra profiter en opérant suivant les indications données à ce sujet au chapitre III.

Si les tubes changés, l'audition ne revient pas, faire les mesures de tension aux broches des tubes. Le défaut se déduira de ces mesures conformément aux indications du tableau N° 3.

Si les tensions mesurées sont trouvées correctes et que le poste s'obstine à rester silencieux, la panne est vraisemblablement due à un court-circuit d'un organe H.F. ou M.F. ; en effet, une coupure laisse généralement passer assez de haute fréquence pour permettre une très faible audition au moins d'une station locale.

Il faudra alors avoir recours à l'hétérodyne modulée et « injecter » du courant à la fréquence de la M.F. d'abord immédiatement avant détection, puis en cas de succès à la plaque du tube précédent (1) et ainsi de suite. Cette opération pourra se faire sans toucher aux condensateurs variables du poste.

Si, à un étage M.F. déterminé on ne peut entendre l'hétérodyne modulé, c'est que le transformateur M.F. correspondant est en court-circuit. Enlever son blindage, on trouvera alors soit un petit morceau de fil de cuivre ou une goutte de soudure entre deux cosses d'un enroulement, soit le plus souvent un ajustable en court-circuit.

Si les M.F. sont reconnus bons, on « injectera » du courant H.F. à la grille du tube changeur de fréquence.

Si l'audition de l'hétérodyne continue, on remontera à l'étage H.F. Lorsque le fil amenant la H.F. de l'hétérodyne sera connecté à l'organe défectueux, l'audition cessera. On trouvera alors en l'examinant soigneusement un circuit coupé ou un court-circuit dérivant la haute fréquence à la masse.

III. — AUDITIONS FAIBLES

Ce genre de panne se présente de la façon suivante :

Toutes les auditions sont devenues faibles, quelquefois l'on ne reçoit plus que les postes locaux.

Vérifier le branchement d'antenne et de la terre, puis faire un essai en pick-up ou voir si la grille du premier tube B.F. réagit normalement au toucher. Cet essai permettra de localiser le défaut dans l'une des deux catégories.

1^o Défaut intéressant la basse fréquence.

2^o Défaut intéressant la partie du récepteur avant la basse fréquence (H.F. conversion, M.F. détection).

Avez-vous acheté notre numéro spécial :

LES POSTES PORTATIFS

125 francs

Si le défaut semble intéresser la B.F. voir le tableau. Pour les autres défauts, opérer comme ci-dessous :

Vérifier que tous les tubes chauffent bien, sont bien enfoncés dans leurs supports, que les capsules de grilles sont bien en place sur les cornes des tubes et ne touchent pas les blindages.

Toucher successivement du doigt les diverses grilles en commençant par la détectrice et en allant vers l'amont. On entendra un top, un ronflement ou un hurlement ; quelquefois l'audition augmente de puissance.

Si une grille ne réagit pas du tout au toucher changer le tube.

Le tube défectueux remplacé, si la réception est normale, faire la contre-épreuve en remettant en place le tube suspect. Si le défaut ne réapparaît pas, frapper légèrement le tube avec le marteau de caoutchouc, le déplacer un peu dans son support pour voir si le défaut n'était pas dû à un mauvais contact intérieur du tube, ou au contraire un défaut de contact au support. Si l'audition est devenue plus puissante lorsque le doigt a touché la grille (le doigt faisant antenne), se demander pourquoi la haute fréquence n'arrive pas à cette grille. Suivre immédiatement le chemin de la haute fréquence : condensateur d'antenne, bobinage d'antenne, primaire, puis secondaire. Le condensateur d'accord est-il court-circuité ? (voir trimmers). Si le poste comporte un dispositif antifading, l'éliminer en mettant directement à la masse le retour des circuits-grille contrôlé par cet antifading. Si après cette mise à la masse la puissance de réception est augmentée, vérifier les résistances du circuit antifading.

Si le toucher des grilles n'a pas conduit vers le défaut, vérifier l'accord des M.F. et l'alignement du poste. Ce réglage se fera simplement sur une émission, car notre but n'est pas de faire ici la mise au point parfaite du poste, mais d'assurer seulement son dépannage ; le dépannage effectué, on procédera à l'alignement normal du récepteur.

Si toutes les vérifications n'ont rien donné de positif, il faut employer les grands moyens et mesurer toutes les tensions de cathode, d'écran et de plaque des diverses lampes.

La résistance, le condensateur fixe ou le bobinage défectueux seront vite décelés. Le tableau III ci-contre permet de trouver et de localiser les défauts d'après les mesures de tension.

IV. — ABSENCE D'AUDITION SUR UNE GAMME MAIS FONCTIONNEMENT NORMAL SUR LES AUTRES.

Le défaut doit provenir soit du tube changeur de fréquence, soit du bloc de bobinage.

En effet, un tube oscillateur fatigué peut décrocher sur une gamme tout en continuant à osciller sur les autres. Il sera donc nécessaire de vérifier le fonctionnement avec un tube neuf.

Si la panne persiste, c'est le bloc qui doit être incriminé et son remplacement s'impose.

V. — BRUITS ANORMAUX SE SUPERPOSANT AUX AUDITIONS

Les bruits anormaux sont fort divers et il peut sembler à priori assez difficile d'en établir une classification. C'est pourtant nécessaire afin de pouvoir déterminer dans chaque cas la cause du défaut, sa localisation et le remède à appliquer.

TABLEAU III

Détermination des défauts par les mesures des tensions d'écran, de plaque et de cathode.

Les vérifications ci-dessous sont à faire directement aux broches des tubes :

A. — Tension écran nulle.	1 ^o Résistance chutrice coupée.	La shunter par une autre ou par le contrôleur sur une sensibilité élevée : l'audition reprend.
	2 ^o Condensateur de découplage claqué ou court-circuité.	La résistance chutrice en amont chauffe. Débrancher le condensateur de découplage. Suivre la connexion pour trouver le court-circuit accidentel.
B. — Tension plaque nulle.	1 ^o Comme pour la tension écran nulle.	
	2 ^o Circuit plaque coupé (transfo ou résistance).	Si possible éliminer le circuit douteux ou remplacer l'organe douteux.
C. — Tension plaque ou tension écran trop faibles.	3 ^o Défaut au commutateur (s'il y a commutation sur plaque).	Vérification mécanique.
	Haute tension totale normale.	Il faut présumer qu'une résistance chutrice devenue défectueuse (augmentation de valeur de la résistance) ou un court-circuit sur un des circuits dérivés placés en aval, chercher la résistance qui chauffe ou la dérivation dont la tension est nulle. — Pour mémoire tube défectueux alimenté en commun avec le tube considéré.
D. — Tension écran excessive.		— Valve défectueuse, tube de sortie non polarisé. — Court-circuit de la H.T. sur une dérivation. (Chercher la résistance qui chauffe ou la dérivation dont la tension est nulle.) — Condensateur de filtrage défectueux.
	1 ^o Coupure du circuit plaque (tube triode).	
E. — Tension de cathode nulle.	2 ^o Condensateur de polarisation claqué ou court-circuité.	
	3 ^o Tube défectueux (contact cathode filament).	a) Contact entre connexions pièce métallique entre douilles du support. b) Court-circuit entre enroulements dans un transformateur de liaison ou oscillateur. c) Condensateur de liaison claqué ou mal isolé. d) Tube défectueux, contact grille-cathode ou grille écran.
F. — Tension de cathode supérieure à la normale.	1 ^o La grille ou une des grilles du tube est portée à un potentiel excessif.	
	2 ^o La résistance de cathode est coupée la tension de cathode est beaucoup plus élevée que la normale.	En branchant le contrôleur en millampèremètre entre cathode et masse le fonctionnement approximatif du poste peut reprendre.

On peut distinguer quatre sortes de bruits qui sont :

- 1° Les ronflements ;
- 2° Les crachements ;
- 3° Les sifflements et hurlements.

La difficulté de bien séparer, dans certains cas, les sifflements des hurlements, nous a amenés à placer ces deux genres de défauts dans le même groupe. Les hurlements sont le plus généralement causés par un amorçage microphonique (effet Larsen).

La note émise par le haut-parleur a une hauteur constante ; au contraire, la note des sifflements varie avec le réglage du poste.

Les bruits anormaux peuvent avoir une origine extérieure au poste ou venir du poste lui-même. Pour être fixé, on retire la fiche d'antenne : si le bruit cesse ou diminue, il faut accuser un parasite. Le parasite peut provenir d'une machine voisine, d'un appareil électrique mal protégé, de circuits de force ou de lumière mal isolés. Le dépistage des parasites n'est pas du ressort du dépanneur. Si les parasites sont une gêne réelle pour l'auditeur, ne pas hésiter à prévenir les services de la radiodiffusion qui disposent d'un personnel spécialement outillé pour la recherche des parasites, et interviennent auprès du propriétaire de l'appareil électrique défectueux pour l'obliger à faire cesser le trouble causé aux auditeurs voisins.

Si le bruit persiste lorsque l'antenne est débranchée, c'est que le défaut est bien intérieur au poste ; on le localisera en suivant les indications du tableau 5.

VI.— LA RECHERCHE D'UN MAUVAIS CONTACT

La recherche d'un mauvais contact est une opération parfois extrêmement fastidieuse, pour le dépanneur qui, se flant à son inspiration, opère d'une manière irritationnelle. C'est pourquoi nous donnons ci-dessous divers procédés pouvant conduire rapidement au résultat cherché.

Le poste étant en ordre de marche, débrancher l'antenne afin d'éliminer l'action des parasites qui, dans certains cas, peuvent produire des craquements comparables à ceux causés par un mauvais contact. Taper légèrement à l'aide du marteau de caoutchouc ou à défaut à l'aide d'un outil isolé, sur divers organes, résistances, condensateurs et sur les soudures. A l'aide d'une pince isolée, tirer sur les divers fils de câblage en les prenant près des soudures. On arrive ainsi à trouver le mauvais contact, la mauvaise soudure ou l'organe défectueux : résistance ou condensateur fixe.

Détermination de l'étage défectueux par élimination.

Si les craquements se produisent spontanément sans que l'on ait besoin de tapoter les organes du poste ou lorsqu'on touche très légèrement le châssis, la méthode précédente ne donne aucun résultat car, quel que soit l'organe touché dans le poste l'ébranlement mécanique produit des crachements. Il faut alors procéder par élimination en retirant successivement les tubes en commençant par le premier (HF, ou changeur de fréquence).

Le mauvais contact se trouve dans le circuit du dernier tube enlevé au moment où les craquements disparaissent (1).

(1) Dans les postes « tous courants » il n'est pas possible de retirer de tube pour observer le fonctionnement des tubes restant en service. On éliminera au point de vue amplification tout ce qui se trouve avant un étage donné en court-circuitant le circuit grille de cet étage. Il sera commode d'utiliser dans ce but un fil souple d'une vingtaine de centimètres terminé à chaque extrémité par une pince crocodile.

BRUITS ANORMAUX SE SUPERPOSANT AUX AUDITIONS

TABLEAU IV

RONFLEMENTS :

1° Ronflement continu.	1° Tension plaque totale inférieure à la normale.	Le condensateur d'entrée du filtre est coupé.
	2° Tension plaque normale ou supérieure à la normale.	Self de filtrage court-circuité.
	3° Le transformateur d'alimentation chauffe anormalement.	Débit excessif du circuit H.T. Transformateur défectueux (court-circuit entre spires).
— Bruit de secteur prononcé.	1° Tension plaque totale inférieure à la normale ; la valve et le tube B.F. chauffent beaucoup.	La polarisation B.F. est court-circuitée, le condensateur de polarisation claqué.
	2° Masse défectueuse, boîtier de potentiomètre ou gaine non à la masse.	
2° Bruits de secteur prononcés, auditions déformées.	1° Tension plaque normale.	Le condensateur de sortie du filtre est coupé.
	2° Tension plaque inférieure à la normale.	Valve défectueuse, court-circuit dans le support de valve.
	3° Tension plaque supérieure à la normale.	Self de filtrage ou excitation du haut-parleur court-circuité. Voir spécialement le bouchon de la prise du dynamique.
	4° Transformateur d'alimentation défectueux.	

Nota. — Dans certains cas, les ronflements de postes « tous courants » alimentés sur secteur alternatif disparaissent en inversant la prise de courant.

BRUITS ANORMAUX SE SUPERPOSANT AUX AUDITIONS II

TABLEAU V

CRACHEMENTS :

1° Crachements au moment de la commutation ou lorsque l'on force dans un sens ou dans l'autre sur le bouton du commutateur.	Mauvais contact au commutateur, contacts usés ou oxydés, traces de grippage.	Vérifier les contacts, les nettoyer avec un liquide dégraissant.
	Retours à la masse par l'axe du commutateur à travers son coussinet (commutateur à tambour).	Mettre l'axe à la masse par un fil souple.
2° Crachements plus ou moins violents surtout lors d'un choc sur le châssis.	Mauvais contact ou mauvaise soudure, fusible mal enfoncé, blindage mal fixé, contacts accidentels intermittents entre résistance et châssis. Pièce métallique (écrous, goutte de soudure) dans la cage d'un condensateur variable ou entre les douilles d'un support de tube.	Vérifier tous les contacts, toutes les soudures en tirant légèrement successivement sur toutes les connexions. (Voir à la fin du tableau les principes généraux de recherche d'un mauvais contact).
	Mauvaise masse du bloc condensateur variable.	

EN ÉCRIVANT AUX ANNONCEURS
Recommandez-vous de RADIO-PLANS

Vous n'avez peut-être pas lu tous les derniers numéros de « RADIO-PLANS »

Vous y auriez vu notamment :

N° III DE JANVIER 1957

- Un vobbulateur de télévision et de FM.
- Récepteur à transistors.
- Magnétophone simple (Z729-ECL82-6V4).
- Téléviseur 43 ou 54 cm multicanaux (EBF80-EL84 (3) - EY81 - EY86 - 6BQ6 - EY82 (2) - ECC82 (2)).
- Antenne de modulation de fréquence commandée à distance.
- Le chauffage haute fréquence.



N° 110 DE DÉCEMBRE 1956

- La pratique de l'oscilloscope.
- Electrophone portatif.
- Récepteur à transistors.
- Faisons le point sur les semi-conducteurs.
- Amplificateur à transistors.



N° 109 DE NOVEMBRE 1955

- Petit récepteur fonctionnant sur alternatif.
- La pratique de l'oscilloscope.
- Combiné radio-phono portatif.
- Amplificateur haute fidélité.
- Mire électronique.



N° 108 D'OCTOBRE 1956

- Une hétérodyne modulée.
- Pratique du magnétophone.
- Récepteur 5 lampes plus la valve et indicateur d'accord, bloc à clavier.
- Petit récepteur de conception nouvelle.
- Récepteur AM FM à haute fidélité.
- Amplificateur pour électrophone.

Numéro Octobre : 60 francs

Numéros Novembre-Décembre : 70 francs

Adresser commande à «RADIO-PLANS», 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par versement à notre compte chèque postal : Paris 259-10.

Votre marchand de journaux habituel peut se procurer ces numéros aux Messageries Transports-Presse.

TABLEAU V (suite)

3 ^e Crachements violents ou grésillement continu pouvant débuter ou cesser lors d'un choc violent sur le châssis.	Commencement d'amorçage d'arc entre haute tension et masse. Défaut d'isolation d'un conducteur HT qui se carbonise.	Le défaut se localise par la flamme ou la fumée : réparer le défaut d'isolation.
4 ^e Crachements très violents pendant la manœuvre du condensateur d'accord, au passage en des points déterminés, les mêmes en P.O. et en G.O.	Court-circuit entre lames du condensateur variable, déformation d'une ou plusieurs lames ; corps étrangers poussiéreux, gouttes de soudure.	Redresser la lame déformée ou changer le condensateur variable. Enlever le corps étranger.
5 ^e Crachements accompagnant la manœuvre du potentiomètre.	Potentiomètre défectueux.	Le changer.

Arrêts brusques et intermittents du poste.

Un autre genre de mauvais contact ou de faux contact se traduit non par craquements, mais par des arrêts brusques du poste, l'audition reprenant lorsque l'on frappe ou que l'on déplace le châssis.

Comme il n'y a pas de craquements on ne peut pas appliquer le procédé d'élimination des divers étages — il faudra, après avoir remis l'antenne, et réglé le poste sur une émission reçue convena-

blement, appliquer le procédé décrit au § I ci-dessus.

Ce procédé, purement expérimental, n'amène pas toujours rapidement au résultat ; on peut avoir intérêt à se guider par quelques déductions faites après quelques mesures.

On peut affirmer que, lorsque l'audition s'arrête, c'est qu'il y a rupture de certains circuits, ou élimination de certaines parties des circuits par court-circuit. Ces circuits étant parcourus par des courants, il

L'amateur et les surplus L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR FU G-16

(Suite de la page 36.)

tant dans ce cas le bénéfice des selfs de choc et condensateurs de découplage, destinées à arrêter les arrivées de HF par les fils d'alimentation.

Le bloc BF renferme enfin la régulatrice au néon STV 70/6 donnant à la prise "h" de S/6 une tension stabilisée de 70 V pour l'alimentation haute tension de l'oscillatrice Ro8.

Disons en conclusion que le matériel utilisé pour la construction du FU G-16 est d'une remarquable qualité. L'appareil de mesures à échelle dilatée, de 0 à 1 milli, mérite une mention particulière. Chaque fois que nous le regardons, il nous rappelle le regretté F9HH, qui en avait monté un semblable en S-mètre sur son BC-312 archimodifié.

J. NAEPELS.

Inventaires surplus.

L'ami FA8VY, d'Oran, nous a demandé de lancer un appel dans l'espoir d'obtenir des renseignements, et si possible les schémas relatifs à deux mystérieux appareils surplus britanniques en sa possession. Le premier est un récepteur type 19 (rien à voir avec le WS19), réf. 10 P/2, comprenant "à peu près" 4 × EF50 + 1 × VT52 + 2 × VR65 + une autre VR inconnue. La gamme couverte serait de 100 à 124 Mhz.

Le second est un émetteur-récepteur VHF type 3173C.

On nous a également demandé des tuyaux que nous n'avons pas pu fournir sur l'émetteur-récepteur anglais TR 3090 et sur le récepteur R 30.

J. N.

SAISON 56-57

UN DOCUMENT NÉCESSAIRE

POUR SAVOIR AVANT D'ACHETER

LE NOUVEAU CATALOGUE

MABEL RADIO

envoi contre 125 francs en timbres ou à notre C.C.P. 3246-25 Paris

VOUS Y TROUVEREZ

TOUT CE QUI CONCERNE :

- LA RADIO
- LA TÉLÉVISION
- PIÈCES DÉTACHÉES
- ENSEMBLES PRÊTS À CABLER
- ENSEMBLES EN ORDRE DE MARCHE RADIO ET TÉLÉVISION
- APPAREILS DE MESURE
- GÉNÉRATEUR HF.
- CONTRÔLEURS, etc.
- DES SCHÉMAS

IL VOUS RENDRA SERVICE...

MABEL-RADIO

35, rue d'Alsace

PARIS 10^e TÉL. NOR. 88-25

Métros : Gares de l'Est et du Nord

... à découper

BON R.P. 2⁵⁷

Veuillez m'adresser votre NOUVEAU CATALOGUE
Ci-joint 125 fr. pour frais

NOM _____

ADRESSE _____

RC ou RM (Si professionnel) _____

GALLUS-PUBLICITÉ

TABLEAU VI
HURLEMENTS, SIFFLEMENTS :

1° Bruit de sirène lointaine (bruit pouvant disparaître à la suite d'un choc sur le tube).	Tube défectueux (bruit cathode).	Changer le tube.
2° Hurlement dont l'intensité va <i>crescendo</i> , ce bruit étant déclenché soit au passage sur une émission puissante, soit par un choc sur le châssis ou les tubes.	Effet Larsen (réaction mécanique entre le haut-parleur et les tubes ou les condensateurs variables).	<p>1° Vérifier la fixation mécanique des divers organes.</p> <p>2° Vérifier que le cadran ne touche pas l'ébénisterie.</p> <p>3° Changer les tubes (principalement B.F. délectrice et oscillatrice), mettre une cloison entre le haut-parleur et le châssis. Isoler le « baffle » du haut-parleur de l'ébénisterie par des rondelles de caoutchouc.</p>
3° Siflements sur toute la gamme du condensateur variable.	<p>1° Tube oscillateur défectueux.</p> <p>2° Accrochage dû à un manque de découplage :</p> <p>a) Vérifier les condensateurs de découplage des circuits cathode écran et plaque.</p> <p>b) Augmentation de la résistance du condensateur de sortie du filtrage.</p> <p>3° Mauvaise mise à la masse d'un blindage.</p>	<p>Le changer.</p> <p>Les shunter successivement par un condensateur de 0,1 à 2 μF.</p> <p>Le shunter par un condensateur au papier (0,1 μF).</p> <p>Mettre à la masse successivement chaque blindage.</p>
4° Siflements en certains points du condensateur d'accord.	<p><i>Interférences externes ou internes :</i></p> <p><i>Externes :</i> Poste émetteur trop rapproché et peu synchronisé. Antenne trop longue.</p> <p><i>Internes :</i></p> <p>1° Harmonique de l'oscillateur.</p> <p>2° Circuit M.F. déréglé.</p> <p>3° Poste désaligné.</p> <p>4° Mauvais découplages.</p>	<p>Réduire la longueur de l'antenne.</p> <p>Refaire l'alignement.</p> <p>Vérifier les divers condensateurs de découplage et les résistances de l'antifading.</p>

VII. — PANNES SPÉCIALES
AUX RÉCEPTEURS
« TOUS COURANTS »
(Voir tableau VII ci-contre)

AVEZ-VOUS ACHETÉ
le numéro spécial
de Radio-Plans
**“ LES POSTES
PORTATIFS ”**

en résultera des modifications des tensions mesurées aux divers points. On placera donc successivement le contrôleur entre la masse et les divers points intéressants : cathode, écran, plaque des divers étages, en cherchant au cours de chaque mesure à provoquer l'arrêt de l'audition en frappant légèrement le châssis ; au moment de l'arrêt de l'audition on constatera souvent une variation, quelquefois très légère de la tension mesurée. Il faut opérer avec discernement et se méfier de conclusions trop hâtives, le défaut d'un circuit pouvant réagir sur un autre. Par exemple : mesurons la tension écran d'un tube M.F. ou H.F. d'un récepteur en fonctionnement ; nous trouvons par exemple 90 V. En frappant le châssis, nous constatons un arrêt brusque de l'audition avec saut simultané de la tension écran de 90 à 150 V. Cette élévation brutale de la tension écran est sans doute due à l'absence de chute de tension dans la résistance chutrice ; il y a donc coupure de notre circuit écran. Si le contact est bon à la broche du tube, il faut penser à une coupure de la résistance de cathode par laquelle se referme le circuit de l'écran.

Ne nous hâtons point cependant de changer cette résistance de cathode, car nous n'avons point vérifié d'une façon absolue sa coupure. Si nous mesurons la tension aux bornes de cette résistance, nous trouvons en effet une tension raisonnable correspondant sensiblement à la tension de polarisation de la lampe considérée.

La résistance de cathode n'est donc point coupée, alors où est le défaut ? Un coup d'œil rapide sur le schéma (si nous le possédons) ou, ce qui est aussi rapide, un regard sur la liaison aval de la résistance chutrice d'écran, nous montre que la tension écran est commune à deux tubes.

Conclusion : Le défaut (mauvais contact à la douille d'écran, ou de cathode, ou coupure de la résistance de cathode) se trouve sur l'autre tube sur lequel nous n'avions pas encore fait de mesures.

Un coup d'œil à la soudure du fil de la connexion écran, une mesure de la tension de polarisation de ce tube et le défaut sera définitivement localisé, cette fois sans aucune possibilité d'erreur.

Ce procédé employé par un opérateur averti donnera des résultats rapides, mais il exige de celui qui l'emploie la connaissance complète du fonctionnement des divers étages et des notions solides sur le fonctionnement des tubes et sur l'ordre de grandeur des tensions que l'on doit mesurer aux divers points du poste.

I — Poste non alimenté	Tube défectueux (filament coupé). Prise de courant inversée sur secteur continu. Cordon chauffant ou résistance coupée. Tube régulateur ou lampe de cadran coupée.
II. — Poste ayant provoqué un court-circuit.	Faire la vérification du récepteur en retirant la terre du poste. Vérifier le condensateur placé entre la borne terre et le châssis ; un ou plusieurs tubes ont pu pâtir du court-circuit : les vérifier.
III. — Ronflements.	Vérifier la valve, les condensateurs de filtrage, les tubes (cathode mal isolée du filament). Retourner la prise du secteur (sur secteur alternatif).
IV. — Pannes de la haute tension.	Un court-circuit accidentel même très bref sur le circuit HT amène la détérioration de la valve. En cas de manque de HT, rechercher la cause de l'accident avant de changer la valve.

RÉPONSES A NOS LECTEURS

(Suite de la page 15.)

● M. M. R..., à Vieux-Condé (Nord) nous demande les correspondances des lampes : VR135, VR65A, VR54, VR92.

La VR65A est une pentode à forte pente analogue à la 1851. Sa correspondance commerciale est la SP41 anglaise.

La VR54 ou CV1054 ou ARDD5 n'est autre que la double triode ER34, tandis que la VR92 correspond à la EA50. Quant à la VR135, elle est équivalente à la E1148 ou à la DET20 anglaise.

● N.... à Liège, qui a réalisé le petit émetteur récepteur décrit dans notre numéro 82, a été dans l'impossibilité de moduler la 3S4 à l'aide d'un micro à grenade comme indiqué dans l'article. Il a alors utilisé un ampli qui lui sert habituellement à la reproduction des disques. Il a branché la sortie de l'ampli à la grille de la 3S4 par l'intermédiaire du transfo du micro à grenade, l'émetteur a alors fonctionné. Il a alors utilisé une IS5 montée en préamplificateur de micro sans obtenir de résultats. Il demande si son schéma est correct, et comment se fait-il qu'il ne puisse moduler la 3S4 avec un micro à grenade, et qu'il soit obligé d'avoir un ampli de 6 watts ?

On doit normalement pouvoir modular la 3S4 de cet émetteur-récepteur simplement à l'aide d'un micro à grenade et nous pensons que dans votre cas, il s'agit d'une défectuosité de ce dernier, car il est absolument inadmissible qu'il soit nécessaire d'une puissance de 6 watts pour obtenir de bons résultats.

Le montage de votre IS5 est correct. Néanmoins, il est possible que cette lampe ne donne pas une amplification suffisante pour pouvoir utiliser un micro cristal. Il faudrait donc, dans ce cas, prévoir deux étages en cascode.

Pour le câblage, il est préférable d'utiliser du fil nu.

● M. L. M..., à Bordeaux (Gironde), demande comment repérer les prises d'un bloc de bobinages lorsqu'on ne connaît pas le branchement du bloc et souvent sa marque.

De plus, il possède deux lampes marquées : VT501-103/389, ZA17430 et voudrait savoir l'origine de cette lampe et ses caractéristiques :

Il n'existe pas de règle générale permettant de repérer les prises d'un bloc de bobinages. La seule manière consiste à relever le schéma ce qui permet de voir où aboutissent les enroulements. En général, les bobinages de la partie accord ont un plus grand nombre de tours que ceux de la partie oscillatrice. D'autre part, pour la partie oscillatrice, on trouve pour chaque gamme en série avec le bobinage qui doit être accordé par le condensateur variable, des condensateurs fixes qui sont les paddings.

Les lampes que vous possédez sont, d'après leur numéro, des lampes de l'armée américaine ou anglaise, mais nous n'en possédons malheureusement pas les caractéristiques.

● N. C..., à Tarnos (Landes), possède un récepteur alternatif 5 lampes marqué « Blue Ribbon », équipé des lampes 80, 6F6, 6J7, 6H6, 6K7, 6A8, a acheté un jeu complet de lampes de rechange. Aux essais de ces lampes, le poste fonctionnait très mal, après échauffement, il a trouvé que la 6K7 ne convenait pas et, en remettant la lampe d'origine, le poste fonctionnait normalement. Il a essayé trois lampes 6K7 et a constaté le même défaut. Il a conclu que la lampe d'origine était mal numérotée ou les caractéristiques de la 6K7 ont été modifiées.

Certainement, la lampe d'origine n'était pas mal numérotée, car c'est bien une 6K7 qui est nécessaire pour l'étage MF de votre récepteur.

Vérifiez d'abord si les lampes que vous avez essayées sont blindées, c'est-à-dire recouvertes d'une enveloppe métallique et si ce blindage a un bon contact avec le châssis.

Il est possible également que le remplacement des lampes ait modifié l'alignement des circuits de votre récepteur. Il faudrait donc retoucher en utilisant une hétérodyne l'accord particulièrement des transformateurs MF.

Enfin, il faudrait vérifier les tensions sur les électrodes de cette lampe. Vous devez normalement trouver 250 V sur la plaque, 100 V sur l'écran et 2 V sur la cathode.

Dans le cas contraire, en particulier pour la tension écran, il faudrait modifier la valeur de la résistance existante dans le circuit de manière à obtenir cette tension.

● A. M..., à Paris, XX^e, possesseur d'un téléviseur TEVEA 1243, se plaint du mauvais fonctionnement de celui-ci.

1^o Difficulté à obtenir la netteté voulue les images n'ont plus la finesse du début.

2^o Au bout d'un moment, l'image est déformée (S).

3^o Balayage horizontal défectueux, une bande noire verticale apparaît toujours à la gauche de l'écran, malgré le remplacement de la PL81 par une neuve.

4^o Image mal centrée, la mire de finesse, permet de constater que l'image est déportée vers la droite.

Ce poste a déjà été révisé, réparé, plusieurs fois, par une maison sérieuse, et toujours les mêmes défauts.

D'après ce que vous nous dites, il est évident que votre récepteur a besoin d'une révision complète. Nous pensons que seul un spécialiste pourrait mener à bien ce travail. Peut-être pourriez-vous nous adresser à la dernière maison qui a déjà révisé cet appareil, les défauts actuels ne pouvant lui être incriminés.

En ce qui concerne la netteté et la déformation en S de l'image, il s'agit vraisemblablement d'un défaut de filtrage, un ou plusieurs condensateurs de l'alimentation devront certainement être remplacés.

Quant à la bande noire verticale et le centrage de l'image, il faudrait essayer de la rattrapper soit en modifiant la position du système de concentration (bobine ou aimant), par rapport à l'axe du tube, ou en agissant sur le potentiomètre fréquence de cet appareil.

SALON NATIONAL DES FABRICANTS DE PIÈCES DÉTACHÉES

(Radio et Télévision)

Accessoires, tubes électroniques et instruments de mesures électroniques

Selon la tradition, le Salon annuel des Fabricants de Pièces Détachées Radio-Electroniques, Tubes Electroniques et Appareils de Mesures aura lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (halls 50, 51, 52, 53, 54) du 29 mars au 2 avril 1957.

La présentation des dernières réalisations de la technique française dans ces différents domaines sera complétée par un cycle de conférences sur des sujets d'actualité concernant les développements de l'électrotechnique.

Le Salon français de la Pièce Détaillée est incontestablement l'une des plus importantes manifestations mondiales du genre. Il comprendra cette année plus de 200 exposants et il est escompté 70 à 80.000 visiteurs comprenant un très important pourcentage de spécialistes et techniciens de la plupart des pays du monde.

Il sera possible d'y apprécier les efforts d'un secteur essentiel de l'industrie électronique française dont l'essor s'affirme chaque année se traduit par un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 milliards de francs et par l'emploi de plus de 40.000 spécialistes.

On y constatera une orientation très accusée vers une production de très haute qualité dont les éléments sont fixés par les spécifications françaises C.G.T.U. aussi bien que par les normes MIL ou JAN américaines.

Le niveau élevé des performances est contrôlé par le Laboratoire Central des Industries Électriques qui dispose d'un très important équipement en cours de développement.

L'industrie de la pièce détachée française a ainsi fixé son choix et consacre les ressources dont elle dispose à la production des matériaux de haute qualité qu'exige le niveau actuel de la technique électronique.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Date d'ouverture : Du vendredi 29 mars au mardi 2 avril 1957 inclus, sans interruption.

Entrée : gratuite pour tous les Professionnels.

Heures d'ouverture : 9 h. 30 à 18 heures. (18 heures à 19 heures, séances techniques du Congrès).

Facilités mises à la disposition des exposants et des visiteurs.

— Banque - Change.
— Bar-Restaurant servant des repas à toute heure.

— Bureau de voyages et de théâtres.
— Bureau de Poste - Télégraphe, Téléphone.
— Cabines téléphoniques (relations urbaines et interurbaines).

Conditions spéciales de transport et de séjour.

La S.N.C.F. a accordé une remise de 20 % sur le prix des billets de chemin de fer du réseau français.

— Formule sur demande, pour obtenir la réduction en gare de départ.

— Facilités de séjour.
Prospectus sur demande au S.N.I.R.

Jeunes Gens POUR VOTRE AVENIR

Préparez facilement chez vous,
sans quitter votre emploi,
les carrières de :

RADIO-ÉLECTRICIEN

(Cours de Monteur, Chef-Monteur,
Sous-Ingénieur, Dépanneur)

avec TRAVAUX PRATIQUES
et montage d'un superhétérodyne
en état de marche avec lampes, œil
magique, haut-parleur et ébénisterie,
qui restera votre propriété.

ÉLECTRICIEN

- ◆ Carte d'étudiant - Certificat de fin d'études ◆
- ◆ LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT ◆

Documentation gratuite sur simple demande à l'

**INSTITUT
DES TECHNICIENS**
18, Chaussée-d'Antin, PARIS-IX^e

DU MATÉRIEL DE PREMIÈRE QUALITÉ = DES PRIX IMBATTABLES SATISFAIRE NOTRE CLIENTÈLE, VOILÀ NOTRE BUT

MULTIMÈTRE M-40 E.N.B.



CONTROLEUR UNIVERSEL
A 52 SENSIBILITÉS
avec une résistance interne de
3333 ohms/V.

Caractéristiques :

Diamètre du cadran : 100 mm.
Tensions continues et alternatives : 0 à 750 mV - 1,5 V - 7,5 V - 30 V - 150 V - 300 V - 750 V - 1.500 V.
Intensités continues et alternatives : 300 microampères - 1,5 mA - 7,5 mA - 30 mA - 150 mA - 750 mA - 3 A - 15A.
Résistances (avec pile intérieure de 4,5 V) : 0 à 1.000 ohms (à partir de 0,1 ohm), 10.000 ohms, 100.000 ohms et 1 mégohm.

Résistances (avec secteur alternatif 110 V) : 0 à 20.000 ohms, 200.000 ohms, 2 mégohms et 20 mégohms.

Capacités (avec secteur alternatif 110 V) : 0 à 0,05 microfarad à partir de 100 microfarads, 0,5 microfarad - 5 microfarads et 50 microfarads.

Présenté en boîtier bakélite de 26 x 16 x 10, muni d'une poignée nickelée. Poids net : 2 kg.

Prix, franco..... 23.700

VOLTMÈTRES

SÉRIE INDIVIDUELLE

Type électromagnétique pour alternatif et continu. Présentation boîtier noir. Diam. cadran : 60 mm.



Série 22

0 à 6 volts.	Franco	1.100
0 à 10 volts.	—	1.250
0 à 30 volts.	—	1.280
0 à 60 volts.	—	1.390
0 à 150 volts.	—	1.500
0 à 250 volts.	—	2.075

Série 24

Franco	1.500
—	1.590
—	1.740
—	1.740
—	1.840
—	2.415

AMPÈREMÈTRES



Série 22

0 à 100 millis.	Franco	1.450
0 à 150 millis.	—	1.450
0 à 300 millis.	—	1.390
0 à 500 millis.	—	1.260
0 à 1 ampère.	—	1.200
0 à 3 ampères	—	1.200
0 à 5 ampères	—	1.200
0 à 10 ampères	—	1.250

Série 24

Franco	1.790
—	1.790
—	1.730
—	1.600
—	1.540
—	1.540
—	1.590

GÉNÉRATEUR H. F. « HETERVOC » CENTRAD

HÉTERODYNE miniature pour le DÉPANNAGE, munie d'un grand cadran gradué en mètres et en kilohertz. Trois gammes plus une gamme MF étalée : GO de 140 à 410 khz - 750 à 2.000 mètres. - PO de 500 à 1.600 KHz. - 190 à 600 mètres. - OC de 6 à 21 Mhz. - 15 à 50 mètres. 1 gamme MF étalée graduée de 400 à 500 K. - Présenté en coffret tôle givrée. - Dimensions : 200 x 145 x 60. Poids : 1 kg. Prix net franco métropole..... 10.900



Le nouveau Magnétophone TÉLÉVISSO

coffret matière moulée incassable gainage grand luxe.



- 2 vitesses, 9,50 et 4,75 cm.
- Double piste.
- Grande facilité de manœuvre.
- Haut-parleur incorporé.
- Tonalité variable.
- Contrôle de l'enregistrement par œil cathodique.
- Prise PU.
- Secteur alternatif 110/240 V.

Dimensions : Haut 20,5 cm, larg. 32 cm, prof. 32 cm. Fourni avec un micro piezo très sensible. Poids net : 9 kg 5. Prix sensationnel

59.000

L'AFFAIRE EXCEPTIONNELLE DU MOIS



LAMPEMÈTRE AUTOMATIQUE

L 10

Permet l'essai intégral de toutes les lampes de Radio et de Télévision européennes et américaines, pour secteur et batterie, anciennes et modernes, y compris Rimlock, miniature et Noval. Tension de chauffage comprise avec 1,2 et 117 V.

Une seule manette permet de soumettre la lampe successivement à tous les essais et mesures. Les résultats sont indiqués automatiquement par un milliampèremètre à cadre mobile avec cadrons à 3 secteurs : Mauvaise, Douteuse, Bonne. Fonctionne sur secteur alternatif 110 et 130 V. Coffret pupitre dim. : 26 x 22 x 12. Poids : 2 kg. Franco métropole

20.750

MULTIMÈTRE M 25 E.N.B.

CONTROLEUR UNIVERSEL
A 28 SENSIBILITÉS

équipé d'un microampèremètre de précision avec remise à zéro Cadran de 75 mm à 7 échelles en trois couleurs. Précision 1,5 %.

CARACTÉRISTIQUES

Tensions continues et alternatives (1.000 ohms/volt) : 0 à 1,5 - 7,5 - 30 - 150 - 300 - et 750 volts. Intensités continues et alternatives : 0 à 1 - 1,5 - 7,5 - 30 - 150 - 750 mA et 3 A.

Résistances (avec pile intérieure de 4,5 V) 0 à 5.000 ohms (à partir de 0,5 ohm) et 500.000 ohms.

Résistances (avec secteur alternatif 110 V) 0 à 20.000 ohms et 2 mégohms.

Capacités (avec secteur alternatif 110 V) 0 à 0,2 microfarad (à partir de 1.000 picofarads) et 20 microfarads.

Niveaux (outputmètre) : 74 db en 6 gammes.

Présenté en boîtier bakélite de 18 x 11 x 6 cm.

Franco métropole

15.200

**COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE, 160, rue Montmartre, Paris-2^e - C. C. P. PARIS 443-39
Téléphone CEN. 41-32**

GÉNÉRATEUR HF MODULÉ GH12

Hétérodyne de service, la plus complète sous le plus petit volume, couvrant « sans trous », de 100 kc/s à 32 Mc/s (3.000 à 9,35 m) en 6 gammes, dont une MF étalée. Précision et stabilité 1 %. Permet d'obtenir : soit la HF pure, soit une BF à 1.000 p/s, soit la HF modulée par la BF. Prise pour mesure des capacités. Atténuateur double. Fonctionne sur « tous courants » et consomme 20 W. Coffret aluminium givré. Dimensions : 26 x 16 x 10 cm. Poids : 2 kg. Prix net. 23.920

MULTITESTER

Contrôleur universel d'une grande sensibilité et stabilité, permettant d'analyser le voltage des courants alternatif et continu, l'intensité du courant continu et les résistances. Résistance interne 1.000 ohms par volt. Essais volt alt. 0-5 à 0-1.000 volts, mA 0-1 à 0-100 mA, résist. 0-10-0-100 k. ohms. Dim. : 85 x 120 x 35%. piles incorporées. Livré avec cordon et fiches. Prix net, franco métropole.....



9.250

VOLTAMPÈREMÈTRE DE POCHE

Comportant : UN VOLTMÈTRE à 2 sensibilités, de 0 à 250 V et de 0 à 500 V en deux échelles distinctes. UN AMPÈREMÈTRE à 2 sensibilités, de 0 à 3 et de 0 à 15 A en deux échelles distinctes. Boîtier entièrement en matière plastique pratiquement incassable. Dim. : 130 x 90 x 45. Poids net : 335 g. Prix franco.....

6.170

LE NOUVEAU CONTROLEUR « PRATIC-METER »

Le meilleur, le moins cher. Contrôleur universel à cadre de grande précision.

1.000 ohms par volt en continu et alternatif jusqu'à 750 V.

Milliampèremètre jusqu'à 150 mA, ohmmètre par pile incorporée, capacimètre par secteur alternatif 110 V 50 p. Monté dans un coffret métallique avec poignée. Cadran de 75 mm. Encombrement : 160 x 100 x 120 mm.

Prix net franco métropole.....



9.100

CONTROLEUR VOC

Contrôleur miniature, 18 sensibilités, avec une résistance de 40 ohms par volt, permet de multiples usages. Radio et électricité, en général.

Volt continu : 0, 30, 60, 150, 300, 600. Volts alternatifs : 0, 30, 60, 150, 300, 600. Millis continu : 0 à 30, 300 mA. Millis alternatifs : 0 à 30, 300 mA. Condensateurs : 50.000 cm à 5 ms.


Mod. 110-130 V. Franco..... 4.100

Demandez-nous le nouveau CATALOGUE SUPPLÉMENTAIRE « Appareils de mesure » comportant la description de 90 appareils de mesure avec de très belles gravures, caractéristiques et prix. Ensemble racks-bancs de mesure, etc.

Adressé franco contre 70 francs en timbres.

59

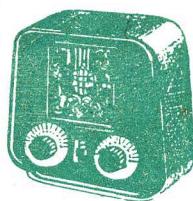TOUTE UNE GAMME DE RÉALISATIONS A LA PORTÉE DE TOUS, EN FAISANT UNE ÉCONOMIE CERTAINE. C'EST UN PASSE-TEMPS AGRÉABLE.
PLANS-DEVIS-SCHÉMAS CONTRE 100 FRANCS EN TIMBRES POUR CHACUNE DE CES RÉALISATIONS.



RÉALISATION RPL 451

MONOLAMPE plus VALVE
Déetectrice à réaction.
PO - GO

L'ensemble des pièces détachées y compris le coffret **5.870**
Taxes 2,82 % port et emballage métropole **580**
6.450

Réalisation RPL 431

MONTAGE D'UN OSCILLOSCOPE DE 70 MM

Devis

Coffret-plaque avant-châssis blindage. Dimensions :
485 x 225 x 180
Prix... **9.800**



3.315
11.320
24.435
689
300
450
25.874


RÉALISATION RPL 561 PORTATIF PILES PO - GO 4 LAMPES MINIATURE

Cadre ferrox cube incorporé. Encombrement 200 x 100 x 135 mm. Coffret gainé avec poignée. L'ensemble complet des pièces avec piles 67 et 1,5 volts **12.265**
Taxes 2,82 %, emballage et port métropole... **745**
13.010

RÉALISATION RPL 741

PILES-SECTEUR

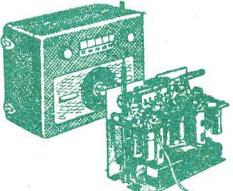6 lampes
à clavier avec cadre incorporé et antenne télescopique.



3.490
2.200
3.375
1.850
6.505
17.420
1.041
18.461

RÉALISATION RPL 501 CHARGEUR D'ACCUS



UN EXCELLENT CHARGEUR D'ACCUS AUTO pour fonctionner sur secteur 110 à 250 volts et charger les batteries 6 et 12 volts.

Facile à monter.

Livré en pièces détachées et accessoires, indivisible.

L'ensemble complet **5.900**

Taxes 2,82 % **167**

Emballage et port métropole. **390**

6.457

GRANDE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE...

RÉALISATION RPL 105 ÉLECTROPHONE-RADIO PORTATIF

A CADRE INCORPORÉ
MONTAGE ALTERNATIF — PUISANCE 4 WATTS
RÉCEPTION RADIO SUR CADRE INCORPORÉ



Mallette gainée avec châssis plaquette. Dimensions : 390 x 285 x 150
Jeu 5 lampes : ECH42-EAF42-EBC41-EL41-GZ41. NET.....
Jeu de bobinages PO-CO av. 2 MF et cadre
Transfo alimentation fusible.....
Pièces complémentaires.....
Haut-parleur inversé, avec transfo.....

Platine nouveau modèle, 3 vitesses.....
Taxes 2,82 %.....
Emballage, port métropole.....

3.400
2.130
1.550
990
3.260
1.500
12.830
6.900
556
680
20.966

Réalisation

RPL 481

Mallette
électrophone
d'une grande
musicalité

Alimentation sur secteur alternatif. Avec platine trois vitesses. Couvercle détachable. Dimensions : 470 x 330 x 200. L'ensemble complet en pièces détachées avec la mallette.....
Taxes 2,82 %. Emballage et port métropole...
16.750
14.484
18.234




RÉALISATION RPL 107 AMPLIFICATEUR

Micro-PU
de 12 watts équipé de 5 lampes Naval.

Devis

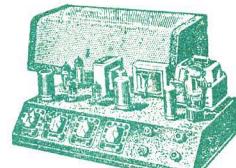
Coffret avec châssis nouveau modèle.....
Jeu de lampes ECC82-ECC83-EL84-EL84-GZ32.
Transfo d'alimentation.....
Pièces détachées diverses.....
Haut-parleur 28 cm AP avec transfo.....
Taxes 2,82 %. Emballage et port métropole...
5.550
3.175
2.950
6.615
18.290
8.100
26.390
1.690
28.080



Nous sommes entièrement à votre disposition pour tous les renseignements que vous jugerez utile de nous demander. Notre nouveau service de réalisations, sous la conduite d'ingénieurs spécialisés, est à votre disposition. Tous les ensembles que nous présentons sont divisibles, avantage appréciable qui vous permet d'utiliser des pièces déjà en votre possession, d'où une économie certaine.

RÉALISATION RPL 681

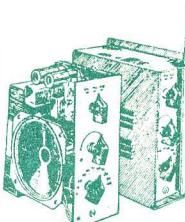UNE RÉALISATION IDÉALE
POUR LE SCOOTER
ET LE CAMPING
SUPER PORTATIF PILES
avec
ANTENNE TÉLESCOPIQUE



Coffret-plaquette châssis.....
Jeu de bobinages avec 2 MF.....
Haut-parleur avec transfo.....
jeu de piles 103 V et 4,5 V.....
Pièces détachées complémentaires.....
Jeu de lampes 1T4-1R5-1T4-1S5-3S4.....
3.900
1.870
1.965
1.910
4.040
2.850
16.535
996
17.531

Taxes 2,82 %, emballage et port métropole

3.400

2.130

1.550

990

3.260

1.500

12.830

6.900

556

680

20.966

3.400

2.130

1.550

990

3.260

1.500

12.830

6.900

556

680

20.966

3.400

2.130

1.550

990

3.260

1.500

12.830

6.900

556

680

20.966

3.400

2.130

1.550

990

3.260

1.500

12.830

6.900

556

680

20.966

3.400

2.130

1.550

990

3.260