

radio plans

AU SERVICE DE L'AMATEUR DE
RADIO, T.V. ET ELECTRONIQUE

XXVII^e ANNÉE
PARAIT LE 1^{er} DE CHAQUE MOIS
N° 150 — AVRIL 1960
1.20 NF
Prix au Maroc : 138 FM

Dans ce numéro :

L'amplificateur de BF
en modulation de fréquence
★

Amplificateur de téléphone
★

Améliorations des réceptions TV
★


Pour une meilleure utilisation
des haut-parleurs
★

Nouveaux tubes
pour la saison 1960-1961
★

Mise au point
des récepteurs de trafic
et


LES PLANS
EN VRAIE GRANDEUR
d'un
CHANGEUR de FRÉQUENCE
4 lampes + la valve
d'un
RÉCEPTEUR PORTATIF
7 TRANSISTORS
muni d'une prise antenne auto

et de cet...

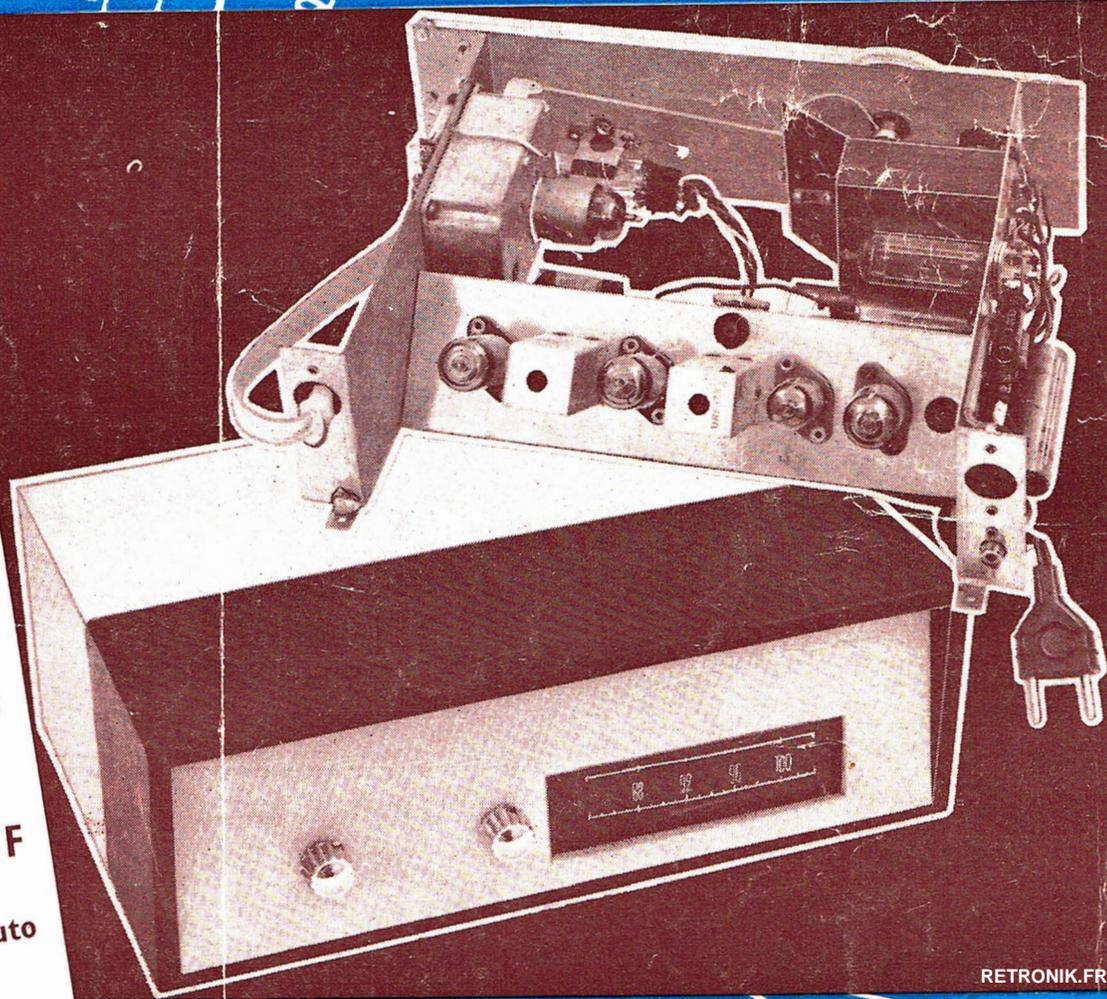

RETRONIK.FR

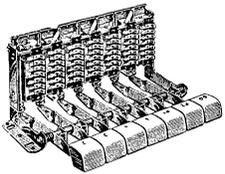...ADAPTATEUR FM
permettant la réception
des émissions FM
stéréophoniques



Télécommande et robinages
CONTACTEUR A TOUCHES

(Made in Denmark). Montage robuste. Encliquetage instantané. Fixation par vis. Contacts montés sur bakélite HF. Cet ensemble permet de nombreuses combinaisons. Chaque touche de contacteur comporte 4 circuits, 2 directions.



TYPE A (130 x 90 x 80) 3 touches.....	3.50 NF
TYPE B (130 x 110 x 80) 4 touches.....	4.25 NF
TYPE D (130 x 240 x 80) 10 touches.....	8.75 NF

MANIPULATEURS

TYPE N° 1
(Made in England). Monté sur socle bakélite, double contact au tungstène réglable. Bras en bakélite. Dim. : 120 x 50 mm.
Prix..... 5.00 NF

TYPE N° 2 (made in England). Monté sur socle bakélite armature renforcée, vis de jonction interchangeable, contacts au tungstène réglables. Bras en métal à double contact. 120 x 50 mm..... 7.50 NF

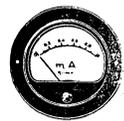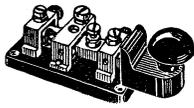TYPE N° 3. Manipulateur « Siemens » de faible encombrement. Utilisation à double position. Contacts en argent réglables. Dim. : 90 x 30 mm..... 3.50 NF



MICROAMPÈREMÈTRES
« Weston U. S. »

0 à 150 microampères. Cadre mobile Remise à zéro. Diam. : 70 mm. Diam. de lecture 50 mm. Type à encastrer.
Prix..... 33.00 NF

2.000 ANTENNES U.S.A. « G 330 » métal inoxydable, 9 brins. Long. déployée 2,60 m, rentrée 34 cm, capuchon de protection..... 15.00 NF

CONDENSATEURS « ONTARIO »
« RED SÉRIE SMALLEST CONDENSER ».
Imposés dans les administrations. Haute qualité. Encombrement réduit. Totalement imprégnés. C'est une EXCLUSIVITÉ CIRQUE-RADIO



SÉRIE DE POLARISATION

10 MFD, 50 VDC.....	0.53 NF
25 MFD, 50 VDC.....	0.55 NF
50 MFD, 50 VDC.....	0.70 NF
100 MFD, 25 VDC.....	0.70 NF
500 MFD, 25 VDC.....	2.30 NF

SÉRIE TOUS COURANTS

50 MFD, 165 VDC, cartouche.....	1.60 NF
50 MFD, 165 VDC, tube alu.....	1.75 NF
2 x 50 MFD, 165 VDC, cartouche.....	2.75 NF
2 x 50 MFD, 165 VDC, tube alu.....	2.90 NF



SÉRIE ALTERNATIF

8 MFD, 500-600 VDC, Cartouche.....	1.60 NF
12 MFD, 500-600 VDC, Cartouche.....	1.80 NF
16 MFD, 500-600 VDC, Cartouche.....	2.10 NF
8 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	1.60 NF
12 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	1.95 NF
16 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	2.30 NF
32 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	3.50 NF
50 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	4.90 NF
2 x 8 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	2.40 NF
2 x 12 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	3.15 NF
2 x 16 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	3.75 NF
2 x 32 MFD, 500-600 VDC, Tube alu.....	6.40 NF
2 x 50 MFD, 500 VDC, Tube alu.....	8.00 NF

SÉRIE TÉLÉVISION

50 MFD, 350 VDC, tube alu.....	3.50 NF
2 x 50 MFD, 350 VDC, tube alu.....	4.40 NF
100 MFD, 350 VDC, tube alu.....	4.20 NF
150 MFD, 350 VDC, tube alu.....	4.90 NF

BASSE TENSION DIVERS

330 MFD, 4-8 V, tube alu, tropicalisé.....	2.00 NF
500 MFD, 30-35 V, boîtier alu, tropicalisé.....	2.50 NF
1.000 MFD, 6-8 V, tube alu, tropicalisé.....	2.75 NF
1.500 MFD, 5 V, tube alu, tropicalisé.....	2.80 NF
2.000 MFD, 6 V, cartouche imprégnée.....	2.05 NF
5.000 MFD, 6 V.....	3.75 NF

PROFESSIONNELS 10 %
REMISE SUR CES ARTICLES

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez nous adresser le montant total de votre commande, le contre-remboursement étant interdit.

CIRQUE

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XI^e) — C.C.P. PARIS 445-66.


TRÈS IMPORTANT : Dans tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe locale, qui varient suivant l'importance de la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie.



Conservez votre batterie, « chargez-la » avec nos ensembles **ONTARIO**.
Construisez en 20 minutes sans connaissances spéciales votre chargeur pour batteries de 1,2 V à 24 V. Matériel de classe professionnelle pratiquement inusable.
« 30.000 appareils en service ».


Redresseur PV2, 1,2-2 V, 0,6 amp.....	6.00 NF
Redresseur Type A, 2-4 V, 1,2 amp.....	7.60 NF
Redresseur Type B, 6-12 V, 2,4 amp.....	18.50 NF
Redresseur Type C, 6-12 V, 4 amp.....	25.00 NF
Redresseur Type D, 6-12 V, 6 amp.....	35.00 NF
Redresseur garage, Type E, 6-12-24 V, 4 amp.....	49.00 NF
Redresseur garage, Type F, 6-12-24 V, 6 amp.....	69.00 NF
Transfo PV2, 110-235 V, 1,2-2 V, 0,6 amp.....	8.50 NF
Transfo Type A, 110 à 235 V, 2-4 V, 1,2 amp.....	12.50 NF
Transfo Type B, 110 à 235 V, 6-12 V, 2,4 amp.....	15.80 NF
Transfo Type C, 110 à 235 V, 6-12 V, 4 amp.....	19.20 NF
Transfo Type D, 110 à 235 V, 6-12 V, 6 amp.....	22.00 NF
Transfo Type E, 110 à 235 V, 6-12-24 V, 4 amp.....	33.00 NF
Transfo Type F, 110 à 235 V, 6-12-24 V, 6 amp.....	39.00 NF
Cordon secteur avec fiche.....	0.75 NF
Cordon batterie « Spécial ». Long. 2 m.....	1.20 NF
Pincettes spéciales à mâchoires. Les deux.....	0.90 NF
Douille de fiche banane.....	0.16 NF
Cavalier div. de tension.....	0.10 NF
Fil câblage 20/10. Le mètre.....	0.30 NF
Ampèremètre de contrôle ONTARIO. 0 à 10 amp.....	9.00 NF

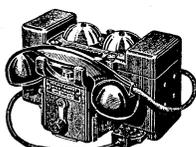REPORTEZ-VOUS A NOS ANCIENNES PUBLICITÉS QUI SONT TOUJOURS VALABLES



Le plus simple, le plus pratique **TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE TYPE SET MK. 11.** (Made in England Royal Army). Appel par magnéto, sonnerie incorporée, combiné micro, écoute de haute qualité. Fonctionne avec pile 4,5 V standard. Appel indifféremment d'un poste à l'autre. Dim. : 250 x 160 x 140. Poids : 4,5 kg. La pièce..... 97.00 NF
Câble téléphonique 2 conducteurs, spécial campagne, 7 conducteurs acier, 1 conducteur cuivre. Le mètre. 0.16 NF

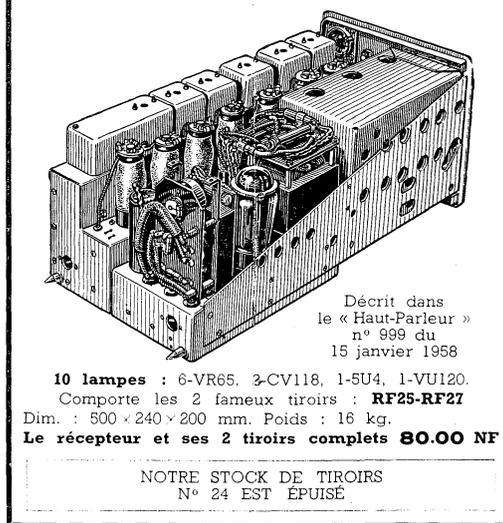
Le fameux Récepteur VHF - R 1355 facilement transformable pour réception des « 72 Mc/s », couvre 20 à 100 Mc/s en 4 bandes.




10 lampes : 6-VR65, 2-CV118, 1-5U4, 1-VU120.
Comporte les 2 fameux tiroirs : RF25-RF27
Dim. : 500 x 240 x 200 mm. Poids : 16 kg.
Le récepteur et ses 2 tiroirs complets 80.00 NF

NOTRE STOCK DE TIROIRS N° 24 EST ÉPUISÉ

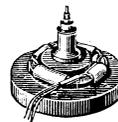1.000 NOUVEAUX MOTEURS « Ducretet-Thomson » mis en vente. Convient parfaitement pour magnétophone, tourne-disques 4 vitesses, télécommande, Jouets, etc., extrêmement silencieux, fonctionnent sur 110-220 V, alternatif. Vitesse 1.500 t/m axe de sortie 4 vitesses. : 80 mm, épais. 45 mm. Poids 0,750 kg..... 29.00 NF



Toujours des prix...

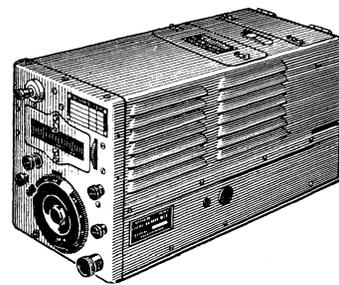

RÉCEPTEUR BC 454. Couvre la gamme de 3 à 6 Mc/s. Complet avec commutatrice DM 32 et lampes. Prix..... 100.00 NF

ÉMETTEUR BC 457. Couvre la gamme de 4 à 5,3 Mc/s. Complet avec lampes..... 60.00 NF

ÉMETTEUR BC 458. Couvre la gamme de 5,3 à 7 Mc/s. Complet avec lampes..... 60.00 NF

ÉMETTEUR BC 459. A revoir. Couvre la gamme de 7 à 9,1 Mc/s. Prix (sans lampes)..... 20.00 NF


MODULATEUR BC 456. Permet la modulation des émetteurs ci-dessus. Complet avec lampes et commutatrice DM 33..... 80.00 NF

COMMUTATRICE DM 33. Entrée 24-28 V. Sortie 57 V. 250 MA..... 35.00 NF

COMMUTATRICE DM 32. Entrée 24-28 V. Sortie 250 V. 60 millis..... 20.00 NF

EXTRAORDINAIRE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR PORTABLE WIRELESS SET-58-MK1 CANADIEN
(Appareil décrit dans « Radio-Plans » n° 133 de novembre 1958.)

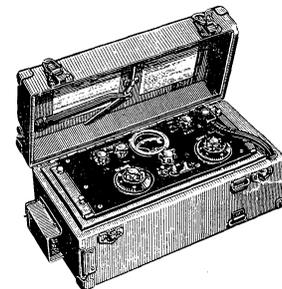- Gamme couverte de 6 à 9 Mc/s.
- Émetteur 3 lampes 1-1S5, 2-1299 = 3D6 microampère-mètre de contrôle. Puissance de sortie 1,5 W en phonie. Portée 10 à 20 kilomètres environ. Très faible encombrement.
- Récepteur Super, 5 lampes. 1-1R5, 2-1T4, 2-1S5, 1 étage HF - 1 étage changement de fréquence - 1 étage ampli MF - 1 étage 2° détecteur - 1 étage ampli BF.





- Alimentation séparée dans coffret métallique. Fonctionne par vibreur 2 V alimenté par 2 accus 1 V 2 = 2,4 V au cadmium-nickel.
- Poids : 6 kilos.
- L'ensemble absolument complet comprenant l'Émetteur - Récepteur - Casque - Microphone - Antenne. - Alimentation complète avec accus.

Prix..... 130 NF

MOTEURS TÉLÉCOMMANDE, JOUETS, etc. 3.000 MOTEURS SUBMINIATURE « PIGMY » à aimant

permanent. Marche avant et arrière par inversion des fils. Fonctionne sur pile de 4,5 à 9 V. Très robuste. Boîtier bakélite. Axe de sortie de 13 mm.

- Sur pile de poche standard, consom. 18 mA, durée de la pile 80 heures. Vitesse 1.000 t/m.
- Sur pile 9 V standard, consom. 20 mA, durée de la pile 70 heures. Vitesse 1.800 t/m. Long. 35 mm. Diam. 30 mm. Poids 55 gr. Livrés en emballage d'origine. Valeur : 32.00 NF. Prix..... 13.90 NF
- Le même moteur avec régulateur de vitesse permettant d'obtenir une vitesse constante, de 1.000 à 1.800 t/m au choix..... 16.50 NF

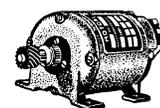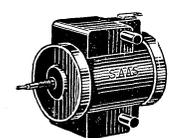

300 MOTEURS U.S.A. AC DIEHL MFG-C° 110-130 V - alter. 1/40 CV 3.000 t/m. Marche avant et arrière, par simple commut. 2 cond. de 4 MF 500 V en parallèle. Axe de sortie de 8 mm. 4 pieds de fixation. Super-silencieux. Complet avec condensateurs et schéma. Diam. : 160 x 110 mm. 32.00 NF

DEMANDEZ NOS LISTES DE MATÉRIEL qui vous seront adressées contre 1 NF en timbrés.

COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ NOTER : 1 2 à la commande, 1/2 contre remboursement.

RADIO

MÉTRO : Filles-du-Calvaire, Oberkampf
TÉLÉPHONE : VOLTAIRE 22-76 et 22-77.



CIBOT

TÉLÉVISION

LE TARIF 1960 A PARU

Rien que du matériel de qualité


CIBOT

RADIO

« LE NÉO-TÉLÉ 16-60 »

Téléviseur à 17 lampes. Tube 43 cm, déviation 90° et concentration électrostatique.

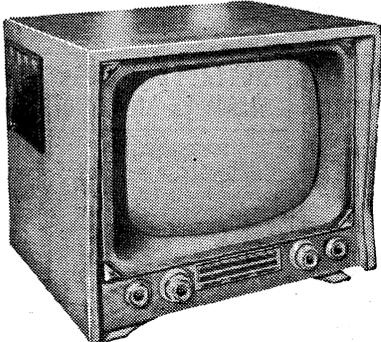Dimensions de l'ensemble extrêmement réduites. Commandes automatiques de contraste et de lumière. Antifading son. Excellente réception dans un rayon de 100 kilomètres de l'émetteur.



Coffret spécial « Néo-Télé 16-60 » n° 1. Dimensions : 539 x 500 x 400 mm.

- ★ LE CHASSIS bases de temps, complet, en pièces détachées avec lampes (ECL80 - ECL82 - EL36 ou 6DQ6 - EY81 2 x EY82 - EY86) et haut-parleur 17 cm AP... NF **300.05**
- ★ LA PLATINE ROTACTEUR équipée d'une barrette canal avec son jeu de 10 lampes (ECC84 - ECF80 - 4 x EF80 - EB91 - EBF80 - EL84 - EZ82)... NF **188.89**
- ★ LE NÉO-TÉLÉ 16-60 absolument complet, en pièces détachées, sans ébénisterie, et avec TUBE CATHODIQUE 1^{er} choix (17AVP4 ou Mw43/30). **715.00**

LE CHASSIS câblé et réglé en ORDRE DE MARCHÉ (sans lampes ni tube cathodique). **541.17**

Barrette supplémentaire pour tout émetteur 819 lignes... NF **7.16**

- ★ L'ÉBÉNISTERIE ci-dessus, acajou clair Sapelli, complète avec décor et fond... NF **125.00**
- Autres modèles d'ébénisteries (voir catalogue.)


● LE NÉO-TÉLÉ 54-60 ●

TÉLÉVISEUR avec tube 43 ou 54 cm. Déviation 90° Concentration Electrostatique Modèle pour TRÈS LONGUES DISTANCES COMPAREUR de phase.

★

ABSOLUMENT COMPLET

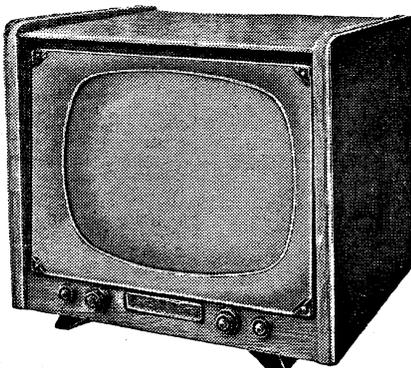en pièces détachées avec platine « Super-Distance » et tube cathodique. (Sans ébénisterie.)



COFFRET LUXE N° 2, pour 54 cm Dim. : 67 x 59 x 51 cm.

- ★ LE NÉO-TÉLÉ 54-60. Tube de 43 cm... NF **831.51**
- ★ LE « NÉO-TÉLÉ 54-60 ». Tube de 54 cm... NF **921.87**
- ★ ÉBÉNISTERIES

Pour 43 cm	Standard	NF	125.00
	Luxe n° 2	NF	157.00
Pour 54 cm	N° 1	NF	175.00
	N° 2	NF	225.00

« LE CR 760 VT »

7 TRANSISTORS + diode 3 gammes d'ondes (BE-PO-GO)

Haut-parleur de 17 cm


★ Contacteur 5 touches

★ Antenne ou cadre

Dimensions : 290 x 190 x 85 mm.


Cadre ferroxcube de 20 cm. Prise antenne auto. et antenne intérieure. Coffret Rexine 2 tons.

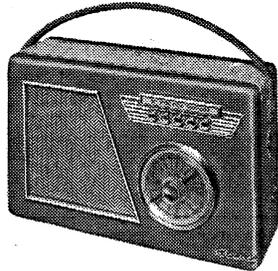L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées, avec coffret. NF **223.40**
COMPLET, en ORDRE DE MARCHÉ... NF **285.00**
Housse plastique pour le transport. NF **17.00**



« CR 759 VT »

7 transistors + diode - 2 gammes PO-GO

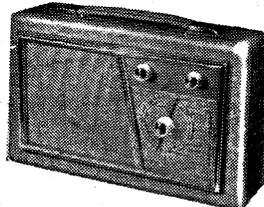

Cadre ferroxcube 20 cm.

Alimentation par pile 9 volts.

Haut-parleur spécial 13 cm. Push-pull.

PRISE COAXIALE pour antenne auto avec bobinage d'antenne séparé.

Coffret Rexine lavable.

Dimensions : 295 x 190 x 85 mm

L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces détachées, avec coffret... NF **216.79**
Housse pour le transport... NF **17.00**

● AUTO-RADIO ●



N° 424. 4 lampes. 2 gammes (PO-GO) Alimentation séparable 6 ou 12 volts.

Complet en ordre de marche avec antenne de toit et haut-parleur... NF **210.00**

Autres modèles
— à lampes,
— à transistors.
(Demandez notices.)


UNE DOCUMENTATION UNIQUE

● STÉRÉOPHONIE ●

NOTRE DERNIÈRE RÉALISATION

« LE STÉRÉOPHONE 60 »

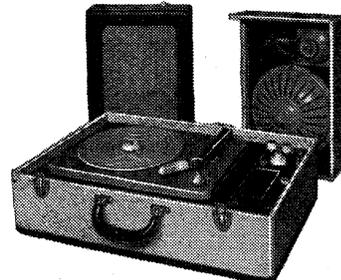Décrit dans le HAUT-PARLEUR du 15 octobre 1959.



Dimensions : 500 x 340 x 215 mm.

Mallette Electrophone avec tourne-disques 4 vitesses pour disques stéréophoniques ou monauraux.

★ 2 VOIES D'AMPLIFICATIONS de chacune 5 watts.
★ 4 HAUT-PARLEURS : 2 de 21 cm. 2 cellules dynamiques.
★ RÉGLAGE des « graves » et des « aiguës » SÉPARÉ.

— Système de balance —

COMPLET, en pièces détachées, avec lampes (2 x EL83 - ECC83 - EZ81)... NF **124.29**
Les 4 haut-parleurs... NF **78.34**
La mallette, gainée Rexine 2 tons... NF **79.50**
La platine « Philips » AG2009. Cellule stéréo... NF **119.00**


COMPLET, avec mallette et platine tourne-disques « PHILIPS » AG 2009... **401.13**

« L'AMPLIPHONE 57-HI-FI »

Mallette Electrophone avec tourne-disques 4 vitesses (Ducretet ou Philips AG2009 ou changeur Pathé Marconi) Alternatif 110-220 V. Puissance 5 watts. 3 haut-parleurs dans couvercle détachable.

Contrôle séparé des graves et des aiguës 3 lampes (ECC82-EL84-EZ80)

Prises : HPS-micro ou adaptateur FM.

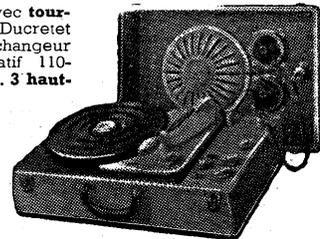

● PRISE STÉRÉO ● Dim. n° 1 : 46 x 30 x 21 cm. Dim. n° 2 : 50 x 33 x 21 cm.

L'AMPLIPHONE 57 HI-FI complet en pièces détachées avec tourne-disques 4 vitesses... **278.92**
« Ampliphone 57 » complet avec changeur Marconi à 45 tours. Référence n° 310... **311.02**

● LE SUPER-ÉLECTROPHONE ●

ÉLECTROPHONE 10-12 WATTS avec TOURNE-DISQUES 4 VITESSES et CHANGEUR 45 TOURS

● 3 HAUT-PARLEURS ●


Couvercle dégonflable formant baffle. TRANSFORMATEUR DE SORTIE HI-FI, impédances multiples : 2,5 - 5 et 15 ohms. 5 LAMPES (PUSH-PULL EL84). ENTRÉES : micro pick-up. Prise pour HPS. Adaptation instantanée pour secteurs 110 ou 220 volts

3 HAUT-PARLEURS :

1 de 24 cm HI-FI.
2 tweeters dynamiques.

Mallette gainée Rexine 2 tons. Dim. : 43 x 40 x 27 cm.

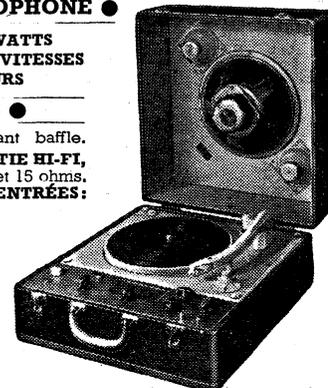ABSOLUMENT COMPLET en pièces détachées avec TOURNE-DISQUES changeur automatique sur 45 tours. Référence n° 310. Haut-parleur et valise. NF **471.29**



VOUS TROUVEREZ dans NOTRE CATALOGUE N° 104 — Ensembles Radio et Télévision. — Amplificateurs — Electrophones. — Récepteurs à transistors, etc... etc... avec leurs schémas et liste des pièces. — Toute une gamme d'ébénisteries et meubles. ● Un tarif complet de pièces détachées.

CIBOT-RADIO

1 et 3, rue de REUILLY, PARIS-12^e
Tél. : DID. 66-90.

Métro : Faidherbe-Chaligny.

EXPÉDITIONS : C. C. Postal 6129-57 Paris.

OUVERT TOUTS LES JOURS de 9 à 12 et de 14 à 19 heures (sauf dimanche et fêtes).

BON « RP 4-60 »

Envoyez-moi d'urgence votre Catalogue N° 104.
NOM.....
ADRESSE.....
CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de REUILLY, PARIS-XII^e
(joindre 2 NF pour frais, S.V.P.)

*

C'EST DANS UN MAGASIN MODERNISÉ

et digne en tout point de sa réussite...

QUE "TERAL"

est maintenant en mesure d'accueillir sa fidèle clientèle

Notre devise
est toujours la même!...

Vendre **DE LA QUALITÉ**
pour vendre **BEAUCOUP**
Vendre **BEAUCOUP**
pour vendre **MOINS**
CHER

NOS LOCAUX ENTièrement RÉNOVÉS, CLAIRS ET MODERNES, OFFRENT LA POSSIBILITÉ D'EXPOSER RATIONNELLEMENT LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS EN RADIO, T.V. ET AUTRES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRONIQUE PLUS QUE JAMAIS : UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

BAISSE GÉNÉRALE SUR TRANSISTORS ET ENSEMBLES A TRANSISTORS

MONTAGES A TRANSISTORS VENDUS EN PIÈCES DÉTACHÉES


■ **A 1 DIODE**
2 gammes d'ondes
PO et GO..... **9 25**

■ **A 1 TRANSISTOR**
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 998)
OC71, 1 diode, le bloc, la pile, les 4 condensateurs, les boutons, etc...
COMPLET, en pièces détachées..... **19.00**

■ **A 2 TRANSISTORS ET ANTENNE**
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 998)
COMPLET, en pièces détachées..... **61.50**

■ **A 3 TRANSISTORS ET ANTENNE**
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 998)
COMPLET, en pièces détachées..... **74.10**

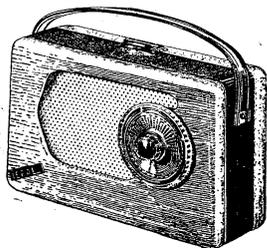
■ **A 2 TRANSISTORS « REFLEX »**
(Décrit dans « Radio-Plans », février 1959)



Même montage que le « 2 transistors », mais ne nécessitant ni antenne, ni terre.
COMPLET, en pièces détachées..... **107.04**

■ **A 3 TRANSISTORS « REFLEX »**
(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1012)
Même montage que le « 3 transistors » mais ne nécessitant ni antenne, ni terre.
COMPLET, en pièces détachées..... **118.54**

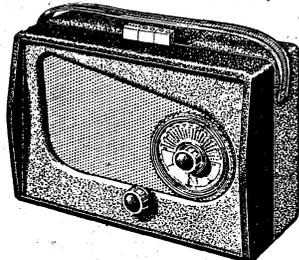■ **A 5 TRANSISTORS**
LE « TERRY 5 » A TOUCHES (décrit dans le « H.-P. » n° 1000 et 1013).



Changeur de fréquence à 5 transistors. 2 gammes d'ondes, 3 touches (PO - GO + arrêt).
COMPLET, en pièces détachées..... **157.00**

LE « TERRY 5 » AUTO
Changeur de fréquence à 5 transistors. 2 gammes d'ondes. Commutation antenne / voiture. Bloc 3 touches (PO - GO + Antenne).
COMPLET, en pièces détachées..... **162.00**

EN STOCK DANS NOS MAGASINS TOUTE LA GAMME DES POSTES A TRANSISTORS DE TOUTES LES GRANDES MARQUES

Votre intérêt est d'acheter **DANS UNE MAISON DE GROS** afin de profiter de la **REMISE PROFESSIONNELLE**

Quelques exemples :

POSTE A 6 TRANSISTORS + 2 DIODES.
Grande marque française. 2 gammes d'ondes (PO et GO).
POUR..... **170.00**

LE « POSYTRON »
3 gammes d'ondes (PO-GO et BE). Contacteur à touches. HP de 17 cm de diamètre. Et prise voiture!...

LE « CLAVITRON »
GO, PO et OC : fonctionnant en voiture ; clavier 4 touches. L'un des seuls au monde pouvant être branché directement sur la batterie grâce à un ampli et à un HP supplémentaire!

**« L'ASTRON »
et le « MINITRON »**
2 gammes d'ondes PO et GO. Livrés à la demande en coffret bois ou coffret bakélite.

POUR LES JEUNES
RÉCEPTEUR A 1 TRANSISTOR + 1 DIODE 2 gammes d'ondes (PO et GO). Ecoute au casque avec antenne. Livré complet en ordre de marche avec boîtier dimensions : 140 x 105 x 30 mm
Prix..... **25.00**

POSTE A 7 TRANSISTORS + 2 DIODES.
Grande marque française. 3 gammes d'ondes (PO - GO - BE). Prise voiture. Bloc à touches. Ebénisterie.
bois gainé. POUR..... **250.00**

L' « OMNITRON »
Poste portatif à 7 transistors + 2 diodes, antenne télescopique, 4 gammes : PO-GO-OC1 (17 à 37,5) et OC2 (37 à 80), 2 cadrans dont un prévu pour le fonctionnement en voiture. Prise auto par commutation totale du cadre et sans effet directif. Prise PU par touche. Prise spéciale permettant le branchement d'un ampli de puissance à transistors type ampliton ou prise de casque, changement de tonalité par touche. HP 17 cm. Présentation en mallette gainée bicolore.
Dimensions 210 x 175 x 55 mm **499.00**

POSTE A 2 TRANSISTORS + 1 DIODE.
Pour écoute au casque sans antenne cadre incorporé et en boîtier dimensions 140 x 105 x 60 mm.
(2 gammes PO et GO)..... **79.50**

UNE RÉVOLUTION dans l'alimentation des postes à transistors

LE VILUX

Bloc d'alimentation rechargeable par simple branchement sur une prise de courant de n'importe quelle tension (100 à 240 V). Et permet l'utilisation d'un poste-piles en poste-secteur.
Dim. 65 x 50 x 37 mm..... **60.00**

ÉCOUTEURS miniature spéciaux pour postes à transistors, avec fiche.... **9.80**

TRANSISTORS

Transistor BF : SFT 111 (OC71)...	5.00
Transistor BF : SFT 112 (OC72)...	5.00
B. 10 (genre OC45).....	5.00
OC44 (2N486).....	12.00
OC45 (2N483).....	11.00
OC71 (2N363).....	9.50
OC72 (2N633).....	10.50
2N554, sortie 10 watts.....	18.00
2N234A, sortie 25 watts.....	18.00
2N588 drift (100 mégacycles),	36.00
.....	9.80

CHEZ TERAL

UN DÉPARTEMENT « LAMPES »

ABSOLUMENT UNIQUE EN EUROPE

TERAL PREMIER EN QUALITÉ ET IMBATTABLE EN PRIX...
Le plus grand choix de toutes les grandes marques françaises et étrangères (importateur direct).

FOURNISSEUR DES GRANDES MARQUES FRANÇAISES DE POSTES, TERAL EST BIEN PLACÉ POUR ÊTRE LE VOTRE

QUI QUE VOUS SOYEZ

Constructeurs, Grossistes, Revendeurs, Dépanneurs, Membres de radio-clubs, etc.

ET ÉTANT DONNÉS NOTRE QUALITÉ ET NOS PRIX

SI VOUS ÊTES CLIENT UN JOUR... VOUS LE SEREZ TOUJOURS

Tous ces montages sont fournis avec **DES TRANSISTORS AMÉRICAINS 1^{er} CHOIX**

CHEZ TERAL : COMPLET veut dire avec transistors, HP, ébénisterie, etc.
ET TOUT LE PETIT MATÉRIEL


Evidemment les travaux de modernisation de nos magasins n'ont pas été sans jeter une certaine perturbation dans notre travail et particulièrement en ce qui concerne nos envois en province. Nous nous en excusons et assurons que le rythme habituel sera repris à la parution de cette revue.

MONTAGES A TRANSISTORS VENDUS EN PIÈCES DÉTACHÉES

■ **A 6 TRANSISTORS**
LE « TERRY 6 » AVEC SORTIE P.-P.
même matériel que le TERRY 5...
Le transistor supplémentaire..... 16.00
Le transfo supplémentaire..... 6.50
Complet, en pièces détachées..... **180.00**

LE « TERRY 6 » AVEC O.-C.
(Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1959)
Complet, en pièces détachées..... **185.00**

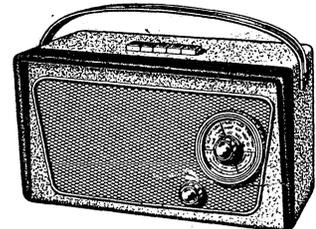« L'ATOMIUM 6 »
A 6 transistors (3 HF et 3 BF). Clavier 5 touches comportant Europe 1, Radio-Luxembourg, et Paris-Inter prérégés. Equipé avec bobinage pour antenne voit.



(Décrit dans le « Haut-Parleur », n° 1004).
Complet, en pièces détachées, avec 6 transistors et décolletage **203.00** compris.....

LE « SCORE »

Même présentation que l'Atomium.
(Décrit dans le « Haut-Parleur », 15 janv. 1959)
Poste portatif comportant 3 gammes : PO-GO et BE. Clavier 5 touches, commutations sur bloc : antenne-cadre.
Complet, en pièces détachées..... **203.00**

LE « POCKET »

(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1015).
Poste miniature (18 x 12 x 4 cm). 2 gammes d'ondes PO et GO. Clavier 3 touches.
Complet, en pièces détachées..... **192.30**

LE « MESSENGER »

6 transistors. Spécial gonio 3 gammes d'ondes PO-GO-Chalutier.
Complet, en pièces détachées..... **215.00**

■ A 7 TRANSISTORS

LE « TERRALLYE »

7 transistors. 3 gammes d'ondes : PO-GO et BE. 3 touches. Spécial voiture.
Complet, en pièces détachées..... **214.00**

LE « VERONIQUE »

(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1014)
4 gammes : PO-GO-BE et bande chalutier. Cadre prévu pour prise auto.
Complet, en pièces détachées **218.00**

LE « LUNIK 2 »

7 transistors. Idéal en toutes circonstances, alimentation : piles-secteur-accus.
Complet, en pièces détachées..... **299.00**

« L'AUTOSTRON »

(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1025).
PO, GO, BE et prise voiture. 5 touches. HP 17 cm. Sortie P.P. Prise pick-up.
Complet, en pièces détachées..... **221.95**

DANS VOTRE INTÉRÊT GROUPEZ TOUS VOS ACHATS CHEZ "TERAL", MAISON JEUNE ET DYNAMIQUE

QUEL QUE SOIT LE MONTAGE

que vous désirez réaliser... (Postes à transistors, à lampes, TV, etc., etc.)

TERAL vous offre toute une série de réalisations...

ainsi que
**LABORATOIRES
et TECHNICIENS**
pour parfaire...
si besoin est, la mise
au point de vos montages


OU QUE VOUS SOYEZ, QUELLES QUE SOIENT VOS POSSIBILITÉS, LE TV QUI VOUS CONVIENT EST CI-DESSOUS

MOYENNE DISTANCE — 18 LAMPES

TÉLÉVISEUR 43/90° « E7 »

à concentration automatique électrostatique

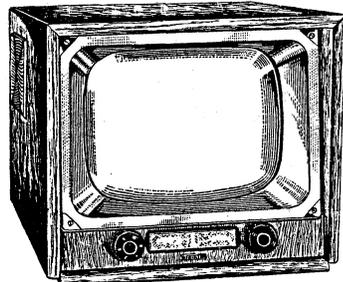Réception jusqu'à 100 km d'un émetteur. Multicanal 819 lignes, avec tube grande angle 90°. Equipé d'une platine « distance »



**CHASSIS, BASE DE
TEMPS ET ALIMEN-
TATION... 294.99**

Platine HF, câblée et étalonnée (gain total : 36 dB, soit une sensibilité son de 20 microvolts) avec les 10 lampes : ECC84, ECF80, 4×EF80, 6AL5, EL84, EBF80, ECL82 et un canal au choix.

Prix..... **182.64**
Tube 43/90° 17AVP4
Prix..... **220.00**

COMPLET, en pièces détachées (sans ébénist.)..... 697.63

LE MÊME, MONTÉ AVEC DU MATÉRIEL VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN ORDRE DE MARCHÉ, avec ébénisterie luxe 930.00

TÉLÉVISEUR 54/90° « E2 »

Caractéristiques identiques au 43/90° « E7 »


COMPLET, en pièces détachées, avec lampes, HP tube 21ATP4..... 822.27

LE MÊME, MONTÉ AVEC DU MATÉRIEL VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN ORDRE DE MARCHÉ, avec ébénisterie luxe 1090.00

TÉLÉVISEUR tout écran 43/90°

Moyenne distance, multicanal, base de temps STAB-MATIC. Complet en ordre de marche av. ébénist. luxe **850.00**

Le 54/110° « E9 »

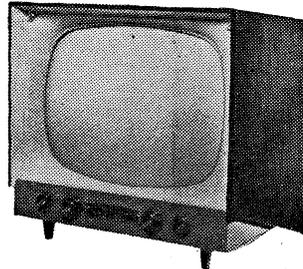

à concentration statique

Décrit dans le « Haut-Parleur » de janvier 1960.

Multicanal (12 positions). Tube 110° extra-plat. Contrôle automatique de contraste et de son. Très grande finesse d'image. Ebénisterie moderne à visière.
Chassis base de temps et alimentation. HP de 21 cm et les 8 lampes. **376.17**
Platine HF câblée et réglée avec ses 10 lampes..... **189.90**
Tube 54/110°..... **285.00**
COMPLET, en pièces détachées..... 851.07
Ebénisterie spéciale (bois au choix).
Prix..... **225.00**

★
Ebénisteries
Pour 43 cm **145.00** et **165.00**
Pour 54 cm **185.00** et **205.00**

SUPER-DISTANCE — 20 LAMPES

Le 43/90° « E3 »

COMPLET, en pièces détachées (sans ébénisterie)..... 781.34

Le 54/90° « E4 »

COMPLET, en pièces détachées (sans ébénisterie)..... 871.97

Spécialement recommandés pour les régions de médiocre réception :

Le 43/90° « E5 »

avec comparateur de phases

Base de temps et alimentation, avec ses 8 lampes.

Prix..... **367.73**

Platine HF câblée, réglée avec un canal au choix, rotacteur à 6 positions, avec ses 12 lampes..... **235.50**

Tube 17AVP4 **220.00**

COMPLET, en pièces détachées (sans ébénisterie), 823.23


Base de temps et alimentation avec ses 8 lampes..... **367.73**

Platine HF câblée, réglée, avec un canal au choix, rotacteur à 6 positions, avec ses 12 lampes..... **235.50**

Tube 21ATP4..... **287.00**

COMPLET, en pièces détachées..... 890.23

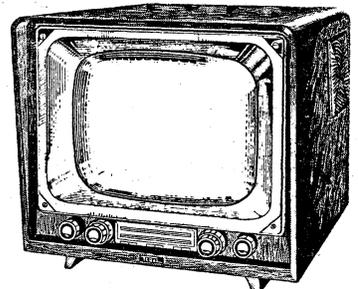LE MÊME, MONTÉ AVEC DU MATÉRIEL VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN ORDRE DE MARCHÉ, avec ébénisterie luxe 995.00



Le 54/90° « E6 »

Caractéristiques identiques au 43/90° « E5 »

Base de temps et alimentation avec ses 8 lampes..... **367.73**

Platine HF câblée, réglée, avec un canal au choix, rotacteur à 6 positions, avec ses 12 lampes..... **235.50**

Tube 21ATP4..... **287.00**

COMPLET, en pièces détachées..... 890.23

LE MÊME, MONTÉ AVEC DU MATÉRIEL VISODION ET VENDU UNIQUEMENT EN ORDRE DE MARCHÉ, avec ébénisterie luxe 1180.00

FAITES CONNAISSANCE AVEC TRANSCO

PLATINE AG 2.009 semi-professionnelle

★ 4 vit. réglables avec position de repos.

★ Abaissement et élévation semi-automatique du bras « compensé ».

★ Plateau lourd : 1.050 gr.

Avec tête piézo-électrique double saphir AG 3016..... **105.00**

Avec tête magnéto-dynam. à pointe diamant AG 3021..... **173.00**

Avec tête piézo-électrique pour « Stéréo » AG 3063..... **105.00**

CHANGEUR-MÉLANGEUR

sur les 4 vit. MG 2075, 05 nouvelle platine semi-prof. « Hi-Fi »..... **115.00**

PLATINE D'ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE

9 cm/sec. ; double piste ; bobines de 100 mm ou 127 mm de diam. ; impédance moyenne à 100 Hz : 7.000 ohms ; intensité de polarisation à 40 kHz : 130 μA ; 110/220 V. 4 W ; 324x162x154 mm..... **270.00**

SOUS-ENSEMBLE HI-FI

★ 5 lampes ; 10 W ; câblage imprimé.

★ Prêt à fonctionner sans mesures ou réglages préalables.

★ Comprend tous les circuits principaux d'amplification :

1° : préampli (EF86).

2° : 2° étage amplificateur de tension symétrique déphaseur avec la double triode ECC83.

3° : étage de sortie push-pull, classe AB (2 × EL84).

La plaquette seule..... **59.00**

COMPLET, avec les lampes : (EF86, ECC83, 2 × EL84) 84.50

PRÉAMPLI CORRECTEUR

Circuit imprimé + EF86 ; 4 entrées : deux PU, une radio, une micro ; syst. corr. par contre-réaction sélective ; 193 x 175 mm.

Prix seul..... **52.00**

COMPLET, avec l'EF86..... 59.00

POUR LA PROVINCE, SERVICE SPÉCIAL D'EXPÉDITION T. V. AVEC SCHÉMAS ET PLANS DE CABLAGE GRANDEUR NATURE

LE « PATTY 57 »

(Décrit dans « Radio-Plans » n° 119.)

Un 5 lampes tout courants aux performances étonnantes.

Complet, en pièces détachées. **113.00**

Complet, en ordre de marche. **145.00**

LE « PATTY 58 »

Version du poste précédent en alternatif grâce à son auto-transfo.

Complet, en pièces détachées. **121.00**

Complet, en ordre de marche. **145.00**

LE « SIMONY VI »

(Décrit dans « Radio-Plans » n° 109.)

Petit alternatif à cadre orientable, 6 lampes.

Complet, en pièces détachées. **149.50**

Complet, en ordre de marche. **169.00**

L' « ERTAL »

Super alternatif 6 lampes, 6 gammes d'ondes, clavier 6 grosses touches cadre orientable à air, blindé.

Complet, en pièces détachées. **239.50**

LE « PRIMESAUTIER »

(Décrit dans « Radio-Plans » n° 140.)

Alternatif 6 lampes.

Complet, en pièces détachées. **172.60**

Complet, en ordre de marche. **246.00**

Le « SERGY VII » « R.-P. » de fév. 1957

Grand super-alternatif 6 lampes.

Complet, en pièces détachées. **184.50**

Complet, en ordre de marche. **265.00**

L' « AM-FM Modulus »

(Décrit dans le « H.-P. » n° 996 et 1000.)

Complet, en pièces détachées. **302.90**

Complet, en ordre de marche. **405.00**

Ebénisterie Radio-Phono, supp. **52.00**

LE « GIGI »

(Décrit dans le « Haut-parleur » n° 977.)

Même présentation que le « SERGY », mais à 7 lampes avec HF aperiodique, avec Europe N° 1, et Luxembourg pré-réglés.

Complet, en pièces détachées. **195.40**

Complet, en ordre de marche. **275.00**

LE « CALYPSO »

Equipé d'un ampli altern. 5 watts.

Complet en pièces détachées. **279.20**

Complet en ordre de marche. **458.00**

Avec changeur automatique **PATHE MARCONI..... 340.00**

LE « TERAL-LUXE »

(Décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1009 du 15 novembre 1958.)

Un six lampes alternatif ultra-moderne.

Complet, en pièces détachées. **191.00**

Complet, en ordre de marche. **241.00**

« ROCK AND ROLL »

(Décrit dans « Radio-Plans » n° 121.)

4 lampes (2 ECL82, EF86 et EZ80).

Ampli Hi-Fi 2 canaux : graves et aigus.

Complet en pièces détachées avec lampes et transfo Audax..... **149.00**

« LE SURBOOM », 4 VITESSES

équipé d'un ampli 3 lampes (EZ80, EL84 et 6AV6) 4 watts, HP 21 cm.

Complet, en pièces détachées, avec lampes, mallette et platine 4 vitesses EDEN, TEPPAZ ou RADIOHM..... **180.10**

Avec platine 4 vitesses **PATHE MARCONI n° 129, dernier modèle du Salon 187.10**

Complet, en ordre de marche, avec la platine **PATHE MARCONI n° 129 265.00**

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

SPÉCIAL POUR TÉLÉCOMMANDE DE VEDETTE ET D'AVION

L'émetteur complet en pièces détachées (sans piles)..... **22.73**

Le récepteur complet en pièces détachées (sans piles)..... **114.88**

AMPLIS

Amplis en ordre de marche :

Le « B.T.H. UL 30 »..... **79.50**

Le « B.T.H. UL 40 »..... **194.00**

Le « B.T.H. UL 65 »..... **202.50**

Le « B.T.H. UL 65 » stéréophon. **230.00**

L'AMPLI américain ultra-linéaire.

4 lampes : EZ80 - 2 ECL82 - ECC83.

Complet, en ordre de marche..... **250.00**

PLATINES

« Eden »..... **68.50**

« Radiohm »..... **68.50**

« Teppax » « Visseaux »..... **68.50**

« Pathé Marconi »..... **73.50**

Séréophonique 4 vitesses

« Radiohm » avec la tête..... **88.50**

Platine semi-professionnelle

Hi-Fi

avec la nouvelle tête à réluctance variable (20 à 20.000 périodes / sec.)... **165.00**

NOUVELLE PLATINE semi-professionnelle haute fidélité PATHE MARCONI

type 999. Cartouche céramique, stéréo et mono, 4 vitesses..... **385.00**

ELECTROPHONES

LE « TERAL » ampli 4 watts pour courants alternatifs. Platine Radiohm 4 vit. HP 17 cm.

Complet en ordre de marche **169.00**

dans sa valise gainée 2 tons. **169.00**

CONTROLEUR CENTRAD-715

10.000 ohms par volt continu ou alt.

35 sensibilités. Dispositif limitateur pour la protection du redresseur et du galvanomètre contre les surcharges. Montage intérieur réalisé sur circuits imprimés. Grand cadran 2 couleurs à lecture directe. Avec pointes de touche.

Prix..... **148.50**

Supplément pour housse en plastique.

METRIX 460

10.000 ohms par volt..... **119.00**

METRIX 462

20.000 ohms par volt..... **170.00**

Pour toutes correspondances, commandes et mandats

26 bis et ter, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12^e

TERAL

Pour tous renseignements techniques

24 bis, rue TRAVERSIÈRE, PARIS-12^e

DORIAN 87-74. C.C.P. PARIS 13 039-66

MÉTRO : GARE DE LYON et LEDRU-ROLLIN

Vérifications et mises au point de toutes vos réalisations TERAL (récepteurs, téléviseurs, AM-FM, etc., etc.)

MAGASINS OUVERTS SANS INTERRUPTION SAUF LE DIMANCHE, de 8 h 30 à 20 h 30

SOCIÉTÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET D'ÉLECTRONIQUE

S.A.R.L.
au capital
de 10.000 NF




À 5 minutes
de la gare
Montparnasse

14, RUE DE PLAISANCE, PARIS (14^e). C.C.P. PARIS 15189.50
Métro : Pernety — Téléphone : SEGur 83-63

20 ANNÉES DE TECHNIQUE ÉLECTRONIQUE A VOTRE SERVICE

AMPLIFICATEUR BF 18 WATTS

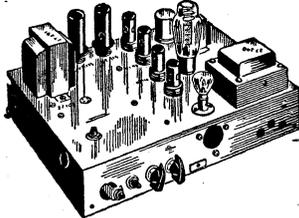

Type rack 6J7 - 6J7 - 6N7 - 6N7, sortie PP 6V6. Valve 5Y3. Transfo de sortie incorporé, sortie 4, 8 et 15 ohms. Alimentation secteur alternatif incorporée 110 à 220 volts **135.00**

ARMOIRES
POUR ÉMETTEURS

Armoire cabine tôle d'acier givrée sur pieds. Panneaux avant non percés à l'exclusion de 3 trous à la partie supérieure. Dimensions : larg. 85 x haut. 145 x prof. 68. Prix **80.00**

Armoire rack standard, prévue pour 6 châssis, perforation et filtrage permettant les combinaisons de fixation des châssis.

Hauteur 2 mètres, largeur standard pour panneau de 48. Exceptionnel **70.00**
Rack standard U.S.A. type cornière monté sur socle, perforation et filtrage permettant toutes les combinaisons de fixation des châssis. Hauteur 1,80 m, largeur standard pour panneau de 48. Prix **60.00**

PILES type BA38, 103 volts, excellent état. Dim. : 300 x 30 x 30. Prix exceptionnel **9.00**

PILES TORCHE 1.5 volt, grande capacité, type BA37. Long. 155, diamètre 30. **1.50**
ÉLÉMENT DE PILE 33 volts, 20 MA Dim. : 95 x 30 x 30. Convient parfaitement pour postes portables, télécommande, etc. Prix **2.50**

ANTENNE Type Mobile 5 éléments vissés de 1 mètre, acier spécial cuivré livré avec mast base **20.00**


ANTENNE TÉLESCOPIQUE Type AN29, 13 éléments, repliée 35 cm, dépliée 3,90 m. Prix **15.00**

ANTENNE FOUET de toit, 5 éléments alu de 2 mètres (10 mètres), livré avec mast base et haubans isolés **70.00**

SPLENDIDE APPAREIL D'ENTRAÎNEMENT POUR LA LECTURE AU SON en coffret laqué, absolument neuf comprenant buzzer, manipulateur prévu pour être utilisé en téléphone d'intérieur (interphone), livré avec prise-écouteur et micro à main commutateur de manipulation intérieure et extérieure. Contacteur morse ou phonie. Alimentation par pile de poche 4,5 V. AFFAIRE EXCEPTIONNELLE **49.90**

Le micro-importation. Type charbon. Neuf en emballage d'origine **7.00**
L'écouteur avec cordon et fiche **5.00**

AFFAIRE DU MOIS

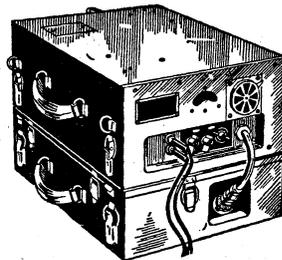

Émetteur-récepteur à modulation de fréquence, bande de 27 à 40 Mcs SCR 610 (BC 659) 17 tubes série octal, piloté par quartz, récepteur stabilisé par quartz. Lim. : long. 30,5 x haut. 17 x prof. 38, en tôle givrée. Cet appareil comprend sur son panneau avant un appareil de contrôle des différents circuits commandé depuis un commutateur à 4 positions permettant la vérification constante des diverses tensions, un commutateur de chanel permet de passer simultanément sur la fréquence A ou B, un potentiomètre à interrupteur permet la mise en service de l'ensemble et la puissance de réception contrôlée par un haut-parleur aimant permanent placé sur la face avant droite du panneau, un jack casque et un jack microphone. Livré complet avec alimentation PE 117 donnant les tensions émission et réception depuis une batterie de 6, 12 ou 24 volts avec sa série de tubes, ses quartz, ses vibreurs, lampes stabilisatrices de tension, cordon, le tout en bon état mais à aligner (seul le boîtier extérieur a souffert du stockage). Prix except. (valable jusq. 15 mai) **195.00**

AVANT INVENTAIRE

Liquidation d'une série d'émetteurs-récepteurs U.S.A. livrés complets avec tubes en très bon état apparent. Soldés sans garantie (ci-dessous E = émetteur et R = récepteur)

Type	Fréquence	Puis- sance	Alimentation	PRIX
BC 322	E/R 56 à 65 Mc/s	2 W	Piles à prévoir	65.00
BC 375	E/R 150 kc/s à 12,5 Mc/s (1 tiroir prévu)	100 W	Convertisseur compris	200.00
BC 522	E/R 98 à 156 Mc/s	25 W	Convertisseur compris	250.00
BC 603	R 20 à 27 Mc/s	3 W	Convertisseur compris	150.00
BC 604	E 20 à 27 Mc/s	36 W	Convertisseur compris	180.00
BC 605	Mod. 3 W	3 W	Convertisseur à prévoir	30.00
BC 611	E/R 3/6 Mc/s	0,5 W	Piles à prévoir	100.00
BC 654	E/R 3,8 à 5,8 Mc/s	17 W	Convertisseur compris	250.00
BC 745	E/R 3100 / 7300 kc/s	1 W	Piles à prévoir	145.00
BC 1000	E/R 40 à 48 Mc/s	1 W	Piles à prévoir	300.00

UNE SÉRIE DE CONDENSATEURS PYRANOL

0,5 mF	5 000 V	5.00
1 mF	600 V	2.00
2 x 1 mF	3 000 V	7.00
2 mF	1 500 V	3.00
2 mF	2 000 V	3.50
2 mF	3 000 V	4.50
2 mF	4 000 V	5.00
2,75 mF	4 000 V	6.00
3 mF	600 V	2.50
4 mF	600 V	2.75
2 x 4 mF	600 V	6.00
4 mF	1 000 V	3.50
4 mF	4 000 V	9.00
4 mF	11 500 V	12.00
8 mF	6 000 V	4.00
15 mF	1 000 V	9.00
25 mF	1 000 V	12.00

COFFRET U.S.A.

Pour récepteur de trafic types Hallicrafter ou Hammarlund, largeur rack 55 x haut. 27 x prof. 38. présenté en tôle givrée noire avec couvercle à charnière **40.00**

Tous nos prix s'entendent en Nouveaux Francs (1 NF = 100 FRANCS)

Nous ne pouvons expédier les commandes qu'à partir de 30 NF. Expédition contre remboursement ou mandat à la commande. Pour les territoires d'outre-mer uniquement contre mandat à la commande.

GROUPEZ TOUS VOS ACHATS et indiquez la gare vous desservant.

REMISE AUX PROFESSIONNELS : 10%

PUB. J. BONNANGE

LAMPES GRANDES MARQUES

(PHILIPS, MAZDA, etc...) EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE

ABC1... 15.00	EBL21... 11.87	EL86... 6.33	UF89... 4.75	6L6... 13.45
ACH1... 19.50	EC88... 19.77	EL90... 4.35	UL41... 7.12	6M6... 11.08
AF3... 13.00	EC92... 5.54	EM4... 8.70	UL84... 6.33	6M7... 10.28
AF7... 10.50	ECC40... 11.08	EM34... 7.91	UM4... 7.91	6N7... 14.64
AL4... 13.50	ECC81... 7.12	EM80... 5.54	UY42... 4.75	6N8... 5.54
AZ1... 5.54	ECC82... 7.12	EM81... 5.54	UY85... 4.35	6P9... 5.14
AZ11... 8.00	ECC83... 7.91	EM84... 7.91	UY92... 4.35	6Q7... 8.70
AZ12... 12.00	ECC84... 7.12	EM85... 5.54	1A7... 11.50	6SQ7... 11.50
AZ41... 6.33	ECC85... 7.12	EY51... 7.91	1L4... 6.33	6U8... 7.12
CBL6... 14.64	ECC88... 14.64	EY81... 6.73	1R5... 5.94	6V4... 3.57
CL4... 16.50	ECC91... 11.08	EY82... 5.14	1S5... 5.54	6V6... 11.87
CY2... 8.70	ECF1... 11.87	EY86... 6.73	1T4... 5.54	6X2... 7.91
DAF91... 5.54	ECF80... 7.12	EY88... 7.91	2A3... 13.50	6X4... 3.57
DAF96... 5.54	ECF82... 7.12	EZ4... 8.70	3A4... 6.73	9BM5... 5.14
DCC90... 11.00	ECH3... 11.87	EZ40... 5.94	3A5... 11.00	9P9... 5.14
DF67... 9.68	ECH11... 17.50	EZ80... 3.57	3Q4... 5.94	9U8... 7.12
DF91... 5.54	ECH21... 13.45	EZ81... 4.35	3S4... 5.94	12AT7... 7.12
DF92... 6.33	ECH42... 6.33	GZ32... 10.28	3V4... 7.91	12AU6... 5.14
DF96... 5.54	ECH81... 5.54	GZ41... 3.96	5U4... 10.28	12AU7... 7.12
DK91... 5.94	ECH83... 6.33	PABC80... 8.70	5Y3C... 5.94	12AV6... 4.35
DK92... 5.94	ECL11... 17.50	PCC84... 7.12	5Y3CB... 5.94	12AX7... 7.91
DK96... 5.94	ECL80... 5.94	PCC85... 7.12	5Z3... 10.28	12BA6... 3.66
DL67... 9.68	ECL82... 7.91	PCC88... 14.64	6A7... 11.87	12BE6... 5.54
DL92... 5.94	EF6... 9.49	PCF80... 7.12	6A8... 11.87	12N8... 5.54
DL93... 6.73	EF9... 10.28	PCF82... 7.12	6AK5... 11.08	24... 11.08
DL94... 7.91	EF11... 14.50	PCL82... 7.91	6AL5... 4.35	25A6... 14.64
DL95... 5.94	EF40... 8.70	PL36... 15.82	6AQ5... 4.35	25L6... 14.64
DL96... 5.94	EF41... 6.33	PL38... 25.71	6AU6... 5.14	25Z5... 10.28
DM70... 6.73	EF42... 7.91	PL81F... 11.08	6AV6... 4.35	25Z6... 8.70
DM71... 6.73	EF80-EF85... 5.14	PL82... 5.94	6BA6... 3.96	35... 11.08
DY86... 6.73	EF86... 7.91	PL83... 5.94	6BE6... 5.54	35W4... 4.75
E443H... 13.50	EF89... 4.75	PY81... 6.73	6BM5... 5.14	35Z5... 9.49
EAS0... 10.28	EF93... 3.96	PY82... 5.14	6BQ6... 15.82	42... 11.08
EABC80... 8.70	EF94... 5.14	PY88... 7.91	6BQ7... 7.12	43... 11.08
EAF42... 5.94	EF97... 5.14	UABC80... 8.70	6CS... 11.08	47... 11.08
EB4... 11.08	EF98... 5.14	UAF42... 5.94	6C6... 11.08	50B5... 7.52
EB41... 11.08	EK90... 5.54	UBC41... 4.75	6CB6... 7.12	50L6... 11.08
EB91... 4.35	EL3... 11.87	UBC81... 4.75	6CD6... 19.77	57... 11.08
EBC3... 10.28	EL11... 8.50	UBF80... 5.54	6D6... 11.08	58... 11.08
EBC41... 4.75	EL36... 15.82	UBF89... 5.54	6E8... 14.64	75... 11.08
EBC81... 4.75	EL38... 25.71	UBL21... 11.87	6F5... 10.28	77... 11.08
EBC91... 4.35	EL39... 25.71	UCH42... 6.33	6F6... 10.28	78... 11.08
EBF2... 11.08	EL41... 5.14	UCH81... 5.54	6H6... 13.45	80... 5.94
EBF11... 14.50	EL42... 7.12	UCL11... 17.50	6H8... 11.87	117Z3... 7.91
EBF80... 5.54	EL81F... 11.08	UCL82... 7.91	6J5... 10.28	506... 7.91
EBF83... 6.33	EL82... 5.94	UF41... 6.33	6J6... 11.08	807... 15.82
EBF89... 5.54	EL83... 5.94	UF42... 9.49	6J7... 10.28	1561... 7.91
EBL1... 13.45	EL84... 4.75	UF85... 5.14	6K7... 9.43	1883... 5.94

DIODES AU GERMANIUM ET TRANSISTORS
OA70... 1.79 OA85... 1.98 OC44... 13.45 OC45... 11.08
OC70... 7.91 OC71... 8.70 OC72... 10.28

Pour tous autres types, veuillez nous consulter (enveloppe timbrée).

GARANTIES 1 AN

POUR LES AMATEURS DE HAUTE FIDÉLITÉ... LE STEREO-PERFECT

ENSEMBLE STÉRÉOPHONIQUE décrit dans « RADIO-PLANS » de MARS 1960.

VERSION « AMPLI »


Prix de l'ensemble complet en pièces détachées... **150.00**
Prix de l'amplificateur en ordre de marche **180.00**

VERSION « ÉLECTROPHONE »

Prix de l'ensemble complet en pièces détachées y compris une platine stéréo RADIOHM 4 vitesses **365.00**
Prix de l'électrophone en ordre de marche **400.00**

Devis détaillé et schémas contre 2 timbres à 0.25

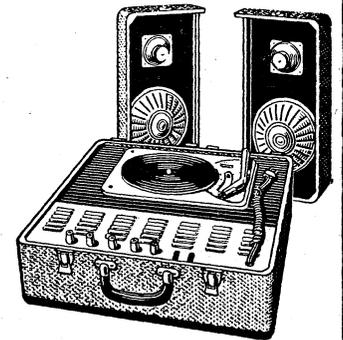Cet appareil peut être livré avec platine au choix.




UNE AFFAIRE SENSATIONNELLE...

L'enregistrement de HAUTE QUALITÉ à la portée de tous avec le nouveau

MAGNÉTOPHONE PHILIPS EL 3518

Grande finesse de reproduction. Enregistrement double piste. Vitesse 9,5 cm. Mixage parole musique. Bouton marche-arrêt instantané. Réglage de tonalité continu. Microphone piézo à grande sensibilité. Prise pour H.P. extérieur. Compteur adaptable. Possibilité d'enregistrement des conversations téléphoniques. Utilisation possible en électrophone avec tourne-disque.

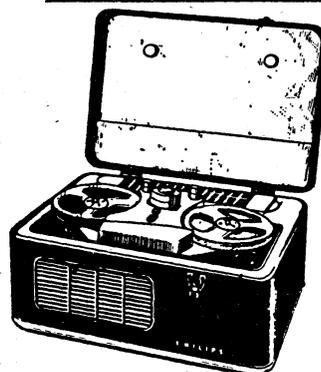Prix catalogue, complet avec micro et bande : **775.00**
PRIX PROFESSIONNEL NET **570.00**



NORD RADIO

149, RUE LAFAYETTE - PARIS (10^e)

TRUDAINE 91-47 - C.C.P. PARIS 12977-29

PUB. BONNANGE

Autobus et Métro : Gare du Nord


Suite page ci-contre.

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE MONTAGES A TRANSISTORS

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1^{er} CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sus. Par contre, vous bénéficiez du franco à partir de 75.00 NF. UNE GAMME COMPLÈTE DE MONTAGES QUI VOUS DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION (POUR CHACUN : DEVIS DÉTAILLÉS ET SCHEMAS CONTRE 2 TIMBRES)

LE TRANSISTOR 2

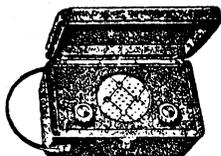


(Décrit dans « Radio-Plans » octobre 1956.)
Dimensions : 190x110x95 mm
Magnifique petit récepteur de conception nouvelle, équipé d'une diode au germanium et de deux transistors.
Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret..... 65.00

LE TRANSISTOR 3

(Décrit dans « Radio-Plans » de déc. 1957)
Dimensions : 230x130x75 mm
Petit récepteur à amplification directe de conception moderne et séduisante, équipé d'une diode au germanium et de 3 transistors dont 1 HF.
Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret..... 97.50

TRANSISTOR 3 REFLEX

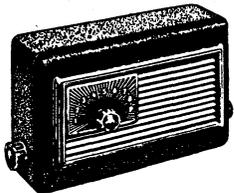

(Décrit dans « Radio-Plans » juin 1958.)
Dimensions : 195x130x65 mm
Est un petit récepteur très facile à monter et dont les performances vous étonneront.
Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 129.50
Le récepteur complet en ordre de marche..... 149.50

TRANSISTOR 4 REFLEX

(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 1958)
Dimensions : 195x130x70 mm
Un petit montage à 4 transistors, particulièrement séduisant par sa simplicité de montage et son rendement.
Ensemble complet, en pièces détachées avec coffret. 159.50
Le récepteur complet en ordre de marche..... 199.50

LE TRANSISTOR 5


REFLEX P.P.

Mêmes présentation, dimensions et montage que ci-dessus, mais comporte un 5^e transistor pour l'étage push-pull.
Ensemble complet, en pièces détachées avec coffret. 194.50
Le récepteur complet en ordre de marche..... 234.50

LE TRANSISTOR 5

(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1958)
Dimensions : 250x160x85 mm
Montage éprouvé, facile à construire et à mettre au point.
Ensemble complet, en pièces détachées avec coffret. 165.00
Le récepteur complet en ordre de marche..... 202.50

LE MINUS 6

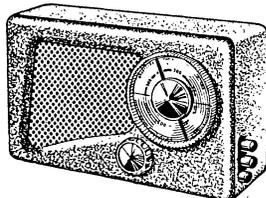


RÉCEPTEUR MINIATURE

(Décrit dans « Radio-Plans » juillet 1959.)
Dimensions : 160x105x50 mm.
Comportant 6 transistors et 1 diode, 2 gammes PO et GO. Bloc à touches. Coffret 2 tons. Montage très facile à réaliser.
L'ensemble complet en pièces détachées avec coffret..... 169.95
Le récepteur complet en ordre de marche..... 199.95

LE TRANSISTOR 6


(Décrit dans « Radio-Plans » d'octobre 1958)
Dimensions : 260x155x85 mm
Récepteur push-pull procurant des auditions très puissantes, dénuées de souffle. Il est utilisable en « poste-auto ».
Ensemble complet, en pièces détachées avec coffret. 169.50
Le récepteur complet en ordre de marche..... 209.50

LE CHAMPION RÉCEPTEUR A 6 TRANSISTORS

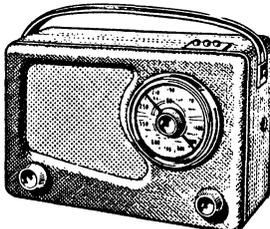

(Décrit dans « H.P. », 15 février 1960.)
Dimensions : 250x175x95 mm.
3 gammes d'ondes (PO-GO et BE). Bloc 3 touches, bobinages d'accord séparés permettant un fonctionnement parfait en voiture. HP de 12 cm, haute impédance, sans transfo de sortie. Cadre ferroxcube 20 cm. Contrôle de tonalité.
L'ensemble complet en pièces détachées avec coffret..... 175.00
Le récepteur complet en ordre de marche..... 215.00

LE TRANSISTOR 7

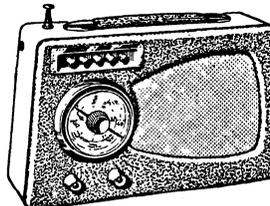

(Décrit dans le « H.P. » du 15 juillet 1959)
Dimensions : 300x190x100 mm
Récepteur à 7 transistors, 3 gammes (PO-GO et BE), cadre ferroxcube. Bloc 5 touches avec bobinage d'accord séparé pour utilisation avec bobinage d'accord séparé pour utilisation comme poste-auto. HP de 17 cm. Contrôle de tonalité. Antenne télescopique.
Ensemble complet, en pièces détachées..... 237.50
Le récepteur complet en ordre de marche..... 277.50

LE TRANSISTOR 8

(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 1959.)
Mêmes présentation et caractéristiques que le TRANSISTOR 7, mais avec un étage HF supplémentaire.
Ensemble complet en pièces détachées..... 247.50
Le récepteur complet en ordre de marche..... 289.50

LE KID

(Décrit dans « Radio-Plans » d'avril 1959)
Dimensions : 20x15x7 cm
Un petit récepteur tout particulièrement recommandé aux débutants. Détectrice à réaction équipée d'une lampe double et d'une valve permettant, avec une bonne antenne, de très bonnes réceptions.
Ensemble complet, en pièces détachées..... 75.00

LE BAMBINO

(Décrit dans le « H.P. » 15 nov. 1958)
Dimensions : 245x195x115 mm
Petit récepteur tous courants à 3 lampes + valve, cadre Ferroxcube 3 gammes (PO-GO-BE). Réalisation d'une extrême facilité et d'un prix tout particulièrement économique.
Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 115.00
Le récepteur complet en ordre de marche..... 135.00

LE CADET

(Décrit dans « Radio-Plans », mars 1959)
Dimensions : 350x240x170 mm
Changeur de fréquence 3 lampes + ceil + valve, 4 gammes : PO, GO, OC et BE. En élégant coffret en matière moulée (vert ou marron : à spécifier à la commande).
Ensemble complet, en pièces détachées, avec coffret 155.00
Le récepteur complet en ordre de marche..... 175.00

LE CADET

en COMBINÉ RADIO-PHONO
Dimensions : 420x350x280 mm.
(Décrit dans « H.P. » 15 décembre 1959).
L'ensemble complet en pièces détachées avec coffret et platine RADIOHM 4 vitesses..... 283.50
Le Radio-Phono complet en ordre de marche..... 313.50

LE JUNIOR 56

(Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1956)
Dimensions : 300x230x170 mm
Changeur de fréquence 4 lampes, 3 gammes + BE. Cadre incorporé.
Ensemble complet, en pièces détachées..... 129.25
Le récepteur complet en ordre de marche..... 148.50

HOUSES

Spéciales en matière plastique pour nos postes à transistors.
Minus. 9.50 Transistor 6 13.50
Transistor 7 et 8..... 14.50

CASQUE professionnel

(Made in England)
à 2 écouteurs dynamiques.
Basse impédance (100 ohms)
Prix : 38.50



TOURNE-DISQUES 4 VITESSES aux meilleurs prix...

RADIOHM, 4 VITESSES, nouveau modèle.....	68.50	PATHE MARCONI Changeur 45 tours. Type 319. MALLETE RADIOHM, 4 VITESSES.....	150.00 92.50
RADIOHM, 4 VITESSES, ancien modèle.....	68.50	PLATINE RADIOHM STEREO, 4 vitesses...	88.50
PATHE MARCONI Mélodyne, 4 vitesses, dernier modèle 129.....	73.50	PLATINE PATHE MARCONI, 4 vitesses, fonctionnant sur piles 6 volts.....	97.50

(Prix spéciaux par quantités)

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT EN NOUVEAUX FRANCS (1 NF = 100 FRANCS)

NORD RADIO

149, RUE LAFAYETTE - PARIS (10^e)
TRUDAINE 91-47 - C.C.P. PARIS 12977-29
Autobus et Métro : Gare du Nord

Expéditions à lettre lue contre versement à la commande. — Contre remboursement pour la France seulement.

LE SENIOR 57

(Décrit dans le « H.P. » novembre 1956)
Dimensions : 470x325x240 mm
Ensemble complet en pièces détachées..... 184.25
Le récepteur complet en ordre de marche..... 206.25

LE RADIOPHONIA 5

(Décrit dans « Radio-Plans », nov. 1956)
Dimensions : 460x360x200 mm
Magnifique ensemble RADIO et TOURNE-DISQUES 4 vitesses, de conception ultramoderne.
Ensemble complet, en pièces détachées..... 253.00
Le récepteur complet, en ordre de marche..... 286.00

LE SÉLECTION

(Décrit dans le « H.P. » du 15 janv. 1959)
Electrophone portatif à 3 lampes. Tonalité par sélecteur à touches. Mallette 2 tons. Décor luxe.
Ensemble complet, en pièces détachées..... 195.00
Le récepteur complet en ordre de marche..... 219.50

HÉTÉRODYNE MINIATURE CENTRAD HETER-VOX


Alimentation tous courants 110-130, 220-240 sur demande. Coffret tôle givrée noir, entièrement isolé du réseau électrique.
Prix..... 119.50
Adaptateur 220-240..... 4.90

CONTROLEUR CENTRAD VOC

16 sensibilités : Volts continus : 0-30-60-150-300-600. Volts alternatifs : 0-30-60-150-300-600. Millis : 0-30-300 milliampères. Résistances de 50 à 100.000 ohms. Condensateurs de 50.000 cm à 5 microfarads. Livré complet avec cordons et mode d'emploi.
Prix..... 46.40
(Préciser à la commande : 110 ou 220 V.)



GÉNÉRATEUR H.F. CENTRAD 923

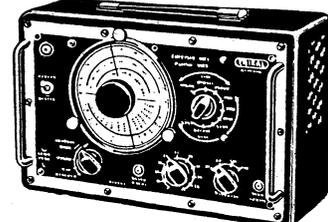

Ce générateur de service permet les applications suivantes :
EN RADIO : Alignement des récepteurs en HF et MF. Contrôle de sensibilité. Dépannage. Signal-tracing.
EN BASSE FRÉQUENCE : Vérification et dépannage des amplis. Mesure du gain. Equilibrage des chaînes stéréophoniques. Essais de la partie BF des récepteurs.
UTILISATION FM : Alignement des amplis en fréquence intermédiaire et des circuits d'entrée. Contrôle du dispositif démodulateur. Mise au point des récepteurs FM stéréo par modulation extérieure.
UTILISATION TÉLÉVISION : Contrôles efficaces de sensibilité. Contrôle et alignement des chaînes son et image. Récepteurs. Dégrossissage des étages d'entrée.....
477.40
Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. Prix..... 60.00

CONTROLEUR CENTRAD 715

10.000 ohms par volt continu ou alternatif. En carton d'origine avec cordons, pointes de touche. Prix..... 148.50
Supplément pour housse en plastique. Prix..... 11.70

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE

CENTRAD 841 505.40
Complet avec 3 sondes.....

MIRE ÉLECTRONIQUE

CENTRAD 783 614.80
Appareil complet, avec mode d'emploi.....

LAMPÈMÈTRE DE SERVICE



CENTRAD 751 395.30
Complet, avec mode d'emploi.....

PUB. BONNANGE

INTERLUDE 5

SUPER PORTATIF 5 TRANSISTORS 3 MF

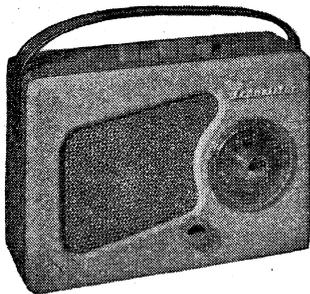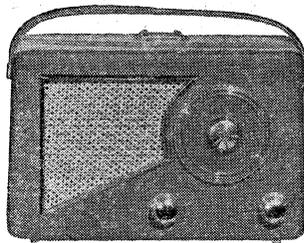non reflex cadre 200 mm. H.-P. 12 cm, prise de casque, prise auto, facile à construire.
Complet, en pièces détachées, avec plan et schéma..... **159.00**



FLORIDE T 60

SUPER 6 TRANSISTORS PUSH-PULL

bloc spécial PO-GO avec ajustable sur chaque gamme clavier avec prise et bobinages pour antenne auto, prise de casque.
Complet, en pièces détachées avec schéma..... **193.50**

MICRODYNE

POSTE MINIATURE A 6 TRANSISTORS

+ DIODE. PO-GO CADRE 140 mm. H.-P. 6 cm GROS AIMANT 3 M.F. - B.F. 400 milli-watts avec 2 TRANSFOS + 1 DRIVER - 1 SORTIE. COFFRET GAINÉ 2 TONS. Dimensions : 180x60x105 mm. (Décrit dans le « Haut-Parleur » de juillet 1959).
Complet en pièces détachées, avec schéma et plan..... **189.00**
PRIX FORFAITAIRE, NET.....


AMPLI 1 W, 25 A, 5 TRANSISTORS PUSH-PULL 2 OC 74

TR 274

3 potentiomètres, 2 entrées, haute et basse impédance. Alimentation : pile 9 volts. (Description et réalisation dans le « Haut-Parleur », novembre 1959.)
Complet, en pièces détachées..... **148.00**
BALANCE pour transformer en stéréo 2 amplis Hi-Fi - Renseignements sur demande.

AMPLI HI-FI, 4,5 W pour ÉLECTROPHONE

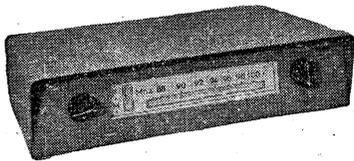3 lampes : 1x12AU7 - 1xEL84 - 1xEZ80
3 lampes : 1x12AU7 - 1xEL84 - 1xEZ80. 3 potentiomètres : 1 grave - 1 aigu - 1 puissance. Matériel et lampes sélectionnés. Montage : Baxendall à correction établie. Relief physiologique compensé.



Complet, en pièces détachées avec schéma et plan. **78.00**

ÉLECTROPHONE HI-FI 4,5 W

(Décrit dans le « Haut-Parleur » du 15 mars 1960.) Équipé d'une platine 4 vitesses grande marque avec H.P. Avialex 21 inversé et 2 tweeters Lorenz. Très jolie mallette gainée 2 tons, 21x45x30 cm. Notice RP sur demande.
Complet, en pièces détachées..... **270.00**

TUNER FM 229 7 tubes, avec ruban EM84, platine H.-P. câblé. Sensibilité : 2 mV. (Décrit dans le « Haut-Parleur » de novembre 1959.) Documentation sur demande. **235.00**

TR 229 - AMPLI HI-FI 17 W

EF86 ● 12AT7 - 12AX7 - 2xEL84 - EZ81 ● Pré-ampli à correction établie ● 2 entrées pick-up haute et basse impédance ● 2 entrées radio AM et FM ● Transfo de sortie : GP 300 CSF ● Graves - aigus - relief - gain - 4 potentiomètres séparés ● Polarisation fixe par cellule oxymercure ● Réponse 15 à 50.000 Hz ● Gain : aigus ± 18 dB - graves 18 dB + 25 dB. Présentation moderne et élégante en coffret métallique givré ● Équipé en matériel professionnel ● Schéma et plans contre 3 NF ● Description « Haut-Parleur » juillet 1959.

Complet, en pièces détachées..... **295.00**
Câblé..... **380.00**

Un fer à souder révolutionnaire : PISTOLET SOUDEUR I.P.A.



— Fonctionne directement sans transfo sur le courant 110 ou 220 volts.
— LÉGER : 220 gr.
— Panne spéciale acier inoxydable avec résistance isolée du secteur.
— PRATIQUE : interrupteur dans le manche, chauffe ultra-rapide, ampoule éclairant le travail.

— GARANTIE TOTALE : 1 AN. — ÉCONOMIQUE : 30 watts.
Présentation sachet plastique. Préciser à la commande la tension désirée : 6, 110 ou 220 V. Franco contre mandat à la commande : **60.00**

Importateur exclusif : FRANCE et COMMUNAUTÉ.

DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL GROSSISTE OFFICIEL TRANSCO - DARIO - CSF (TRANSFOS) CARTEX

Documentation spéciale sur demande.

RADIO-VOLTAIRE

155, av. Ledru-Rollin, PARIS-XI^e - Tél. : ROQ. 98-64
C.C.P. 5608-71 PARIS Facilités de stationnement

RAPY

ADAPTATEUR F.M.

RECTA

TUNER

TUNER

RECTA

SUPER

"MODULATOR 60"

7 TUBES + 1 DIODE, CONÇU AVEC LE

RÉCEPTIONS :

RADIO FM

AMPLI FM

MULTIPLEX

**BLOC ALLEMAND GORLER
AUTOSTABILISÉ**

**GLISSEMENT IMPOSSIBLE
GRANDE SENSIBILITÉ
PRÉCABLÉ - PRÉRÉGLÉ**

RÉCEPTIONS :

RADIO FM

AMPLI FM

MULTIPLEX

COMPOSITION DU CHASSIS :

Chassis spéc. 4 tôles, y compris access. pr cadran.....	16.90	Cond. : 2x50 - 350 V + 1x8 MF cart.....	5.80
Bloc FM GORLER + 2 MF spéc.....	62.30	21 condens. + 25 résis....	12.60
2 selfs 70 Kc/s.....	13.80	Sup. : 4 nov. + 1 mou. + 1 mini. + sortie coax. + fiche embout. + fiche ant. FM + bouch. 3 br. + 2 plq. 3 cont. + 2 bout.	5.70
Auto-transfo nov. 70 mA.....	12.00	Fils divers + relais.....	3.00
Pot. 0,5 AI.....	1.75		


TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENDUES SÉPARÉMENT

Chassis complet, en pièces détachées.....	133.00
Tubes : ECC85, 2xEF89, 6AL5, ECF80, EZ80, EM84 (au lieu de 56.70).....	45.80
1 diode.....	3.00
Habillage : Coffret luxe, moderne, à plusieurs tons et à visière.....	3.10

L'ENSEMBLE COMPLET, PRIS EN UNE SEULE FOIS PRIX EXCEPTIONNEL..... **199.00**

POUR TRAVAIL RAPIDE ET FACILE : LA PLATINE EXPRESS Confection de la PLATINE EXPRESS PRÉCABLÉE (facultatif)..... **18.00**
DÉCRIT DANS CE NUMÉRO ET PRÉSENTÉ EN COUVERTURE

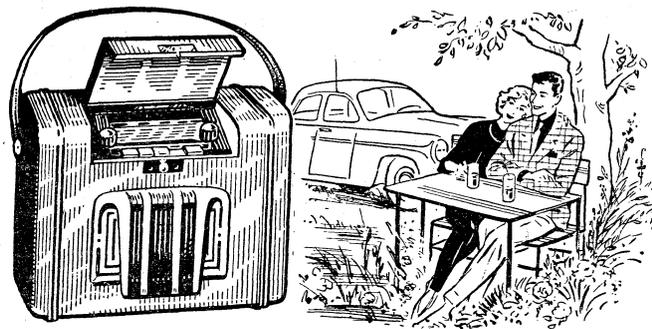LE SUPER TRANSISTORS ZOÉ-ZÉTAMATIC = PARTIE DE PLAISIR



EN
POUR CHEZ SOI VOITURE EN PLEIN AIR

PUSH-PULL - CLAVIER 5 TOUCHES PO-GO-OC

PUISSANCE ET MUSICALITÉ

RECTA



REMARQUABLES



RECTA

Chassis en pièces détachées du ZETAMATIC.....	99.80
Diode au germanium.....	3.00
6 transistors de la plus haute qualité.....	68.00
HP Audax spécial grand aimant (12x19).....	24.50
2 piles ménage 4,5 V.....	5.50
Mallette splendide (26x10x19) inusable, lavable, inattaquable + cache.	42.40
COMPLET EN PIÈCES DÉTACHÉES	
avec les meilleurs transistors (au lieu de 243.30).....	237.90

TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENDUES SÉPARÉMENT

Facile à construire avec PLATINE PRÉCABLÉE (facultative, suppl. 15.00)
ACCESSOIRES POUR UTILISATION EN VOITURE
ANTENNE, pose instantanée sans aucun trou dans la carrosserie, 1 élément scion. Prix : **22.00** Ou télescopique 3 éléments..... **36.50**

RÉDUCTION 20 à 25 % pour A. F. N., Communautés fr. et européenne, étranger.

3 MINUTES **3 GARES** **S^{té} RECTA**
S.A.R.L., au capital de un million
37, av. LEDRU-ROLLIN PARIS-XII^e
Tél. : DID. 84-14.
C. C. P. Paris 6963-99



Fournisseur de la S.N.C.F., du Ministère de l'Éducation Nationale, etc...
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 %.

VOIR CI-CONTRE

POUR PARTIR LOIN

POSTE VOITURE COMPLET GRANDE MARQUE 199.00

LES DERNIERS GRANDS SUCCES

DON JUAN 5 A CLAVIER

Châssis en pièces détachées. 81.80

PUCCINI HF7

Châssis en pièces détachées. 120.90

SAINT-SAENS 7

Châssis en pièces détachées. 119.30

VIVALDI PP 9 HF

Châssis en pièces détachées. 187.80

LES STEREO'S AMPLIS-ELECTROPHONES

STEREO VIRTUOSE 8

Châssis en pièces détachées. 69.90

STEREO-FIDÈLE

Châssis en pièces détachées. 98.90

STEREO VIRTUOSE 10

Châssis en pièces détachées. 98.90

STEREO INTÉGRALE


Châssis en pièces détachées. 98.90

LE PETIT VAGABOND V

Châssis en pièces détachées. 45.00

CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIQUE

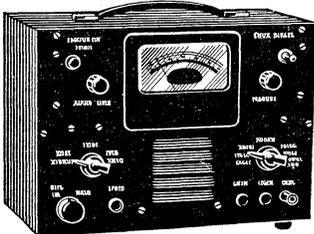Adopté par Université de Paris Hôpitaux de Paris, Défense Nationale, etc...



DÉPANNAGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE COMPORTE 3 APPAREILS

EN UN SEUL :

- VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE. OHMMÈTRE ET MÉGHOHMÈTRE ÉLECTRONIQUES. SIGNAL-TRACER HF et BF.

CRÉDIT : 6-9-12 MOIS

20 % à la livrais. (105.00 env.)

SCHEMAS GRANDEUR NATURE

TELE MULTI CAT

LE TELEVISEUR PARFAIT

NOUVEAU MODELE 60

TELEVISEUR 21 TUBES AUTOSTABILISE

CIRCUITS FLIP-FLOP. BASE DE TEMPS INDÉCROCHABLE - IMAGE AUTO-STABILISÉE - AUCUN RÉGLAGE - MONTAGE D'UNE SIMPLICITÉ ABSOLUE

CHASSIS EN PIÈCES DÉTACHÉES AVEC PLATINE HF CABLÉE, ÉTALONNÉE

Châssis câblé et réglé

Prêt à fonctionner

21 tubes. Écran 43 cm - 90°

AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX

869.00 NF

CHASSIS 54 cm - 90°

1099.00 NF

CRÉDIT

68 NF par mois

FACILITES DE PAIEMENT SANS INTERETS

CRÉDIT 6-9-12 MOIS

DEPUIS 5 ANNÉES

POSTE COMPLET

Prêt à fonctionner

21 tubes. Écran 43 cm - 90°

ÉBÉNISTERIE, DÉCOR LUXE

AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX

1049.00 NF

POSTE 54 cm - 90°

1299.00 NF

CRÉDIT

85 NF par mois

TELEMULTICAT EST EN SERVICE PAR MILLIERS EN FRANCE

SONORISATION

3 - 5 - 10 - 12 - 35 watts

ELECTRO-CHANGEUR LA PLATINE CHANGEUR-ELECTROPHONE LUXE 5 watts MELANGEUR 4-VITESSES



COMPORTANT AMPLI 5 W EN P. DÉT. MALLETTE LUXE AVEC DÉCOR. H-P. AUDAX 21 cm, JEU DE TUBES

LE TOUT

259 NF

EXCEPTIONNEL ET RÉVOCABLE



MARQUE MONDIALE GARANTIE

Joue tous les disques de 30-25-17 cm même mélangés.

129 NF

EXCEPTIONNEL

Tête stéréo interchangeable, supp. 29.00

STOCK TOUJOURS LIMITÉ

Notice, schémas détaillés contre 3 timbres-poste.

LES TROIS PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS MUSICAUX

AMPLI VIRTUOSE PP 5 HAUTE FIDÉLITÉ

Châssis en p. détach. 75.80

AMPLI VIRTUOSE PP XII HAUTE FIDÉLITÉ

Châssis en p. détach. 81.80

AMPLI VIRTUOSE BICANAL XII TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ

Châssis en p. détach. 103.00

AMPLIS PUPITRES MAIS EXTENSIBLES

EXTENSIBLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPLIS DEUX POSSIBILITÉS :

OU COMPLÈTER CES AMPLIS EN ÉLECTROPHONES HI-FI PAR : LA MALLETTE LUXE,

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 4 VITESSES

STAR Menuet 76.50 - STAR Stéréo 96.50 - PHILIPS s. Prof. 119.00 - Lenco (Suisse). 129.50

CHANGEUR 4 v. Tr. gde Marque 145.00 - Tête stéréo PHILIPS 29.00 - Changeur BSR 4v. 189.00

DEMANDEZ SANS TARDER NOS SCHEMAS ULTRA-FACILES - 100 PAGES

POUR NOS CLIENTS ET AMIS DE 25 A 30 % DE RÉDUCTION

SUISSE SOCIÉTÉ RADIO-MATÉRIEL

Boulevard de Granay - LAUSANNE

LE NOUVEAU GRAND SUPER

LISZT 60 STÉRÉO

- HAUTE FRÉQUENCE en A.M. MODULATION DE FRÉQUENCE MULTIPLEX = STÉRÉO / RTF BF STÉRÉO EN PICK-UP QUATRE HAUT-PARLEURS

CONÇU AVEC

BLOC ALLEMAND

Görler (Mannheim, Allemagne)

Châssis en pièces détachées... 284.00

10 Tubes Noval + 1 diode... 72.00

4 HP (graves, médium, aigus)... 90.80

Ebénisterie grand luxe... 85.70

Coffret sonore extérieur... 31.00

Décor + dos... 9.00

Prix except. pour l'ens. 539.00

au lieu de 572.50

Même montage :

LISZT 59 FM-HF

Complet en pièces dét. 469.00

(Schémas, devis, contre 2 timbres)

LES PIÈCES DE TOUS NOS MONTAGES PEUVENT ÊTRE VENDUES SÉPARÉMENT

AMPLI GÉANT

35 WATTS

AMPLI VIRTUOSE PP 35

HAUTE FIDÉLITÉ

SONORISATION

KERMESSES - DANCING - CINÉMAS

Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms

Mélangeur : Micro, pick-up, cellule.

Châssis en pièces détachées avec coffret métal robuste avec poignées... 279.00

GF86, EF89, 2-ECC82, 2-EL34, GZ32... 79.00

HP au choix : 31 GE-GO... 144.50

Ou 2 HP 28 louds... 205.00

MONTÉ complet

possibilité de

CRÉDIT

Demandez schémas

VIRTUOSE III

ELECTROPHONE

ULTRA-LÉGER

3 WATTS

Châssis en pièces détachées. 26.70

HP 17 AUDAX PV 8... 16.90

Tubes : UCL82 - UY85... 14.20


Mallette dégonnable luxe. 42.40

NOUVEAU GÉNÉRATEUR HF

9 gammes HF de 100 kHz

à 225 MHz - SANS TROU

Précision d'étalonnage : ± 1 %

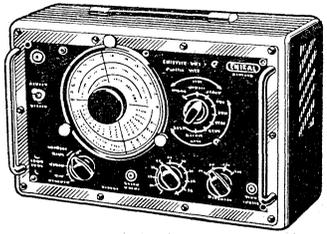

Ce générateur de fabrication extrêmement soignée, est utilisable pour tous travaux, aussi bien en AM qu'en FM et en TV, ainsi qu'en BF. Il s'agit d'un modèle universel dont aucun technicien ne saurait se passer. Dimensions : 330 x 220 x 150 mm.

Notice complète contre 0,50 NF en TP.

PRIX... 477.40

CRÉDIT : 6-9-12 MOIS

20 % à la livrais. (95.00 env.)

20-25 % DE RÉDUCTION POUR EXPORT-A.F.N.-COMMUNAUTÉ

SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin - Paris-12^e

S.A.R.L. au capital de 10.000 NF.

(Fournisseur de la S.N.C.F., du MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, etc...)

COMMUNICATIONS FACILES - Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Rapée.

Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65.

NOS PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAXES SAUF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUS.



C.C.P. 6963-99

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER

MARCHANDISES NEUVES HORS COURS

Sèche-cheveux neufs 110 volts.	18.90	0,25 CV. 1.500 tr /mn.....	85.90
220 volts.....	20.90	0,40 CV. 1.500 tr /mn.....	106.75
Postes portatifs transistors PO et GO.		3/4 CV. 1.500 tr /mn.....	129.90
Valeur 384.00. Prix.....	229.00	1 CV. 1.500 tr /mn.....	179.00
Modèle à partir de.....	189.00	Moteurs triphasés. 220x380, carcasse fonte, garantie 1 an.	
Radiateurs infrarouges, type industriel avec réflecteur pour suspendre 2.000 et 2.500 W en 220 V. Pièce.....	27.00	0,75 CV. 1.500 tr /mn à 3.000...	115.50
Micromoteurs asynchrones 3-5 ou 30tr /mn. Prix.....	44.00	1 CV....	129.80
Moteur courant lumière, 2 fils (110 et 220 V). Carcasse fonte. Roulements à billes SKF. Bobinage cuivre.		2 CV....	157.30
		3 CV....	196.90
		5 CV....	262.00

Nous expédions tous roulements à billes sous 48 heures.

AFFAIRES ABSOLUMENT SENSATIONNELLES

Réfrigérateurs 1960, derniers modèles neufs avec groupe compresseurs américains, garantis 5 ans (110 ou 220 volts), contre-porte aménagée. 120 litres.....	768.00	25 mach. à laver 3 kg sans essorage. Prix.....	179.00
140 litres.....	885.00	30 poêles à mazout neufs 150 à 300 m3. Prix.....	298.50
180 litres.....	1.100.00	Postes secteur 5 et 6 lampes démarqués, dernier modèle, toutes ondes. Valeur 350.00. Vendu pièce.	239.00
250 litres.....	1.240.00	200 fers à souder 110 ou 220 V.	8.50
Machines à laver Hoover de démonstration, avec essoreurs.....	340.00	Très beaux radiateurs Lilor neufs, 110 ou 220 V., modèles luxe inclinables forme pupitre. Réglable 3 allures, éléments chauffants rigides. Valeur 225.00. Vendu complet avec cordon. Prix.....	95.00
Groupe compresseurs et gonfleurs 110 ou 220 V., neufs, complets, pression 2.800 kg.....	187.00	20 blocs moteurs neufs à essence. Samotherm 2 temps, 1 1/2 CV. Faible consommation. 229.00 pièce. Garantie 1 an.	
8 kg.....	338.50	25 postes radio portatifs sur piles et secteur, complets avec antenne. Prix.....	149.00
30 cuisinières neufs Sauter mixte élect. et gaz ou butane, à 30 % en dessous du tarif.		10 cuisinières Brandt, 3 feux, 1 four avec thermostat, gaz et butane, neufs. Prix.....	328.00
Auto-cuiseur S.E.B. en emballage d'origine avec notice.	52.00	20 compresseurs nus 3 kg de pression, état neuf.....	79.00
S.E.B. 4.....	63.50	Essoreuse centrifuge de démonstration.	250.00
S.E.B. 5,5.....	84.50	Aspirateurs neufs, emballage d'usine, type balai 110-220 V av. tous les accessoires.	18.150
S.E.B. 8.....	84.50	3 aspirateurs Hoover 110 V, type balai, modèle de démonstration. Valeur 400.00. Vendus.....	195.00
Machine à laver Bloc Mors essor., centrif. Chauff. élect.	490.00	50 postes auto-radio Monarch, 8 lampes, modèle clavier, 6 et 12 V, complets. Neufs, garantis 1 an.....	225.00
50 rasoirs Philips. Valeur 90.00. Vendus pièce	69.00	En 8 lampes.....	249.00
Par 2 rasoirs	65.00	25 unités hermétiques Tecumseh S. A. à compresseur (pour frigo de 100 à 220 litres). 110 ou 220 V.	
50 rasoirs super-coupe Thomson. Pièce.....	79.90	10 machines à laver Brandt. Prix.....	499.00
Rasoir Remington neuf, 110x220. Prix.....	79.50	5 machines à laver, essorage centrifuge Bonnet. Valeur 1.350.00. Vendues.....	790.00
1 machine à laver de démonstration 6 kg vestale. Conord, valeur 1585.00. Vendu.....	845.00	6 machines à laver, 4 kg, 110-220 V. sans chauffage, avec bloc d'essorage. Prix.....	295.00
5 éplucheuses Moulinex.....	79.95	10 électrophones Radiola neufs, complets en valise avec haut-parleur amplificateur lampes, tourne-disques, 4 vitesses, pick-up microsillon 110 et 220 V.....	179.95
Combiné Moulinex, moulin et mixer. Prix.....	25.90	Modèle avec 2 haut-parleurs équipés en Pathé Marconi.....	229.00
Accroche-fers à repasser. Voltrex, protection amiante mixte en reposeur élect. standard pour tous les fers. Prix.....	3.95	50 moulins à café Rotary, 110 V. Neufs, emballés avec garantie	17.50
50 très belles pendules élect. sur pile 1 V 5, pour 1 an, mouvement rubis, boîtier étanche, neufs, garanties 1 an. Pièce.....	56.50	50 batteurs Rotary neufs, emballés. Prix.....	34.95
20 aérateurs de cuisine Radiola. Neufs.....	59.75		
2 machines à laver Thermor, 6 kg. Prix.....	690.00		
Mach. à laver bloc Dienex 6 kg essor. pneumatique.....	650.00		
1 mach. à laver Scholtès de démonstration.....	690.00		
Bendix de démonstration entièrement automatique 110 ou 220 V (garantie 1 an).....	750.00		
1 machine à laver Vedette, 6 kg. Grand modèle de démonstration. Valeur 2.350. Prix.....	1.160		

Petits moteurs triphasés 1/5 CV 220 V. Prix.....	49.00	Modèle 3 vitesses 220 V.....	49.00
Petit socle bâti universel pour arbre porte-scie, bâti à meuler ou polir, tête de perceuse.....	59.85	25 souffleries neufs équipées avec moteur 1/15 CV. 220 V, 2.800 tr /mn.	65.00
100 réglottes fluo 1,20 m, 110 ou 220, complet avec transfo incorporé et starter sauf tube.....	29.50	Polissoirs pour brosses ou disques adaptables 0,5 à 1,5 CV. Touret électro meule et brosse, 0,3 CV.....	172.00
Moteurs machines à coudre, pose instantanée, 2 allures : broderie, travail normal. Complètes avec rhéostat à pédale, poulies, courroies, cordon, éclairage, garantie 2 ans.....	82.00	10 compresseurs révisés sur socle avec moteur courroie, condensateur, ventilation, 110-220 V, lumière, pour grifo..	145.00
Même ensemble sans éclairage, 1 vitesse. Prix.....	59.00	Groupe électro-pompes Windt, neufs, 110 ou 220, courant lumière, turbine bronze, consomm. 400 W. Elévat. 22 m. Aspirat. 7 m. Garantis 1 an. La pièce.....	273.90
Pathé Marconi, 4 vitesses microsillon, garanti 1 an. 110-220 V. Neufs.....	79.90	Le même groupe avec réservoir 50 litres sous pression, contacteur automatique, crépine.....	447.50

SOCIÉTÉ B. G. MÉNAGER

20, rue AU MAIRE, PARIS-3^e. Tél. : TUR. 66-96.
Métro : ARTS ET MÉTIERS. — Ouvert même le dimanche.

Chez vous

sans quitter vos occupations actuelles vous apprendrez



LA TÉLÉVISION L'ÉLECTRONIQUE

Grâce à l'enseignement théorique et pratique d'une grande école spécialisée.

Montage d'un super hétérodyne complet en cours d'études ou dès l'inscription.

Cours de :

MONTEUR-DÉPANNÉUR-ALIGNÉUR
CHEF MONTEUR - DÉPANNÉUR
ALIGNÉUR

AGENT TECHNIQUE RÉCEPTION
SOUS-INGÉNIEUR - ÉMISSION
ET RÉCEPTION

Présentation aux C.A.P. et B.P. de Radio-électricien - Service de placement.

DOCUMENTATION RP-604 GRATUITE

INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE

14, Cité Bergère à PARIS-IX^e - PROvence 47-01.

Thermo-plongeur élect. 110 ou 220 V. élément blindé de 7 mm. 220 W.	13.80	Perceuse portable 6 mm avec mandrin. Prix.....	72.00
600 W....	19.95	En 13 mm.....	119.75
Groupe élec. pompes immergés Jeumont, débit 4 m3, puits profonds (38 m). 1 CV triphasé, 220-380.		Chargeurs d'entretien, 110 et 220 V. 6 V ou 12. Garantie 2 ans.....	4.180
Réservoir crépine, contacteur de pression. 25 groupes électro-pompes, moteurs 0,5 CV courant lumière, 110 ou 220 V, livrés simples sous pression avec réservoir 50 l. Contacteur autom. mano de pression crépine. Net.....	447.50	2 aspirateurs Tornado. Pièce..	158.00
Garantis 1 an (pièces de rechange à volonté) Cafetière élect. neuve, emballée, 110 ou 220 V.....	89.95	Aspirateurs état neuf, utilisés en démonstration, complets avec accessoires	
Presse-fruits neufs 110 ou 220.	3.150	Conord, Electro-Lux.....	148.00
Grille-pain neuf.....	43.95	Brosses d'aspirateur.....	3.75
Pompe flottante 110-220, 1/2 CV, pour puits profonds 25 m. Débit 3.000 litres/heure. Neuve.....	455.00	200 flexibles d'aspirateur.....	8.50
Moulin à café 110 V. Peugeot.	17.90	Cireuses utilisées en démonstration, état neuf. Garanties 1 an. Electro-Lux ou Conord.....	208.50
2 aspirateurs Paris-Rhône, type balai, neufs. Avec accessoires, 110 V.....	169.50	Machines à laver utilisées en démonstration, état neuf. Garanties 1 an. Laden Monceau, 7 kg.....	1390.00
Chargeurs d'accus auto, belle fabrication, 12 et 6 V, 110 ou 220. Fort débit, cordon et fusibles. Complètes, garantis 1 an.	86.75	Laden, Alma, 4.800 kg.....	890.00
Tourets 110 ou 220 V, avec meuble de 125 x 13 x 18 en 110 V.....	89.85	Mach. à laver démarquée, 5 kg, chauff. gaz ville ou butane, bloc essoreur et pompe 110-220 V. Valeur 550.00, pour	350.00
Coffret accessoires adaptables, poulie, porte-brosse.....	39.90	Mors n° 2, essor, centrif.	280.00
Boîte de contrôle VOC voltmètre, ampèremètre milli 16 contrôles 110 ou 220.	42.50	2 machines Brandt, essor, centr. pompe et minut. Valeur 810.00. Prix...	590.00
Transfos 110-220 reversibles.		Super Lavix.....	390.00
1 A.....	17.60	Sauter 110 V, chauffage gaz.....	590.00
3 A.....	44.00	Thomson gaz et sur 110 V.....	590.00
10 A.....	99.75	5 Bendix entièrement automatiques. Valeur 1.450.00. La pièce.....	750.00
Régulateur de tension automatique pour radio et téléviseur 180 à 220 W. Valeur 180.00. Vendu.....	125.00	1 machine à laver Mors n° 1.	190.00
6 téléviseurs 43 cm multicanaux. Prix.....	690.00	Mors 2x3 avec chauffage gaz ou élect. essorage centrifuge et cuve de récupération. Valeur 1.240.00.....	690.00
Petits moteurs silencieux, 110 ou 220. Prix.....	35.00	Machines à laver Conord, essorage centrifuge. Chauffage gaz L2C, 3 kg. Valeur 800.00. Pour.....	550.00
Poulies de moteurs, toutes dimensions. Ensemble moteur tourne-disque-pick-up		2 machines à laver Conord, chauffage butane ou gaz, essor, centrifuge, 6 kg linge. Valeur 135.00. La pièce.....	690.00

Ces marchandises sont rigoureusement garanties 1 an. Expédition province chèque ou mandat à la commande. Port dû. Conditions de crédit sur demande.

Liste complète des machines à laver contre un timbre de 0,25 NF.

Vente, échange de moteurs d'occasion. Envoi gratuit tarifs de plus de 200 sortes de moteurs différents.

DÉPOT

VENTE

DISTRIBUTION

17, Boulevard de la Chapelle - PARIS (10^e)

Métro : Chapelle - Stalingrad - Jaurès
à proximité des gares Nord et Est
C.C.P. 15 909-20 Paris

Ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 30.
Parking assuré.


Tél. : Combat 44-37
Combat 58-96

D. V. D. SPÉCIALISTE du TRANSISTOR **CAPRI** à deux usages vous présente la nouveauté de la saison : LE TRANSISTOR Récepteur portatif Récepteur voiture


CAPRI PORTATIF

« commutation antenne-cadre par clavier »

CAPRI-POSTE VOITURE

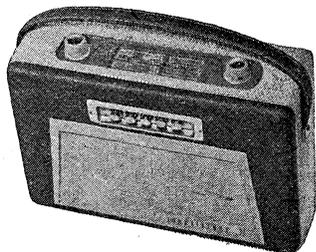

Le premier montage transistors en pièces détachées de classe professionnelle aussi bien par ses qualités techniques que par sa présentation. Pour la première fois, un cadran à déplacement horizontal de l'aiguille permettant une lecture aisée des stations (voir description dans le « Haut-Parleur » de février 1960 et « Radio-Construc-tur » mars-avril 1960). Très belle présentation - gainage très soigné - coloris variés.
Dimensions : hauteur 200 mm - longueur 270 mm - profondeur 90 mm.

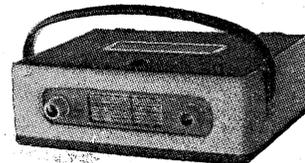

DEUX RÉALISATIONS POSSIBLES

CAPRI Version OC

CAPRI OC (voir description HP 1024 - 15 février 1960) - 6 transistors dont 1 drift, 2 diodes dont une de commande automatique de sélectivité - gamme 19 m 51. Réception sur antenne télescopique.
Prix complet en pièces détachées avec antenne télescopique..... **140.04 NF** + T.L.
Prix du jeu de 6 transistors (dont 1 drift) plus 2 diodes..... **74.52 NF** + T.L.

Prix de la housse.....

CAPRI Version BE

6 transistors, 2 diodes, prise pour antenne voiture, HP 12 x 19. Bande étalée 51 - 37 m. Réception sur antenne télescopique.
Prix complet en pièces dét. avec antenne télescop. **139.29 NF** + T.L.
Prix du jeu de 6 transistors + 2 diodes..... **69.82** + T.L.

15.00 NF + T.L.

ÉLECTROPHONE : STÉRÉO DVD »



Electrophone stéréo présenté dans une très belle valise gainée 2 tons. Equipé de la platine Radiohm stéréo 2 HP 21 cm Audax.
Dimensions : Long. 420 mm - Haut. 230 mm - Prof. 310 mm (voir réalisation « H.-P. » n° 1022, 15 décembre 1959).
Prix complet en pièces détachées **257.73 NF** + T.L.

ÉLECTROPHONE STÉRÉO G61

Semi-professionnel 2 fois 3 watts, équipé de la platine Philips semi-professionnelle AG2009. Obtiendra les surfrages de tous les mélomanes par la valeur de ses qualités musicales. 4 vitesses réglables avec position de repos grâce au levier de dégagement du bras.
La mallette gainée texine 2 tons..... **79.50 NF**
La platine Philips AG 2009 avec cellule stéréo.
Prix..... **118.72 NF** + T.L.
Pièces détachées et jeu de lampes. **160.78 NF** + T.L.
Prix complet en pièces détachées.. **359.00 NF** + T.L.

ÉLECTROPHONE « TEDDY »

Mallette grand luxe, gainage très soigné. **Dimensions** : L. 430 - H. 180 - P. 300.
Caractéristiques : puissance de sortie 3 W. Correction séparée des graves et des aiguës. 2 HP. 1 HP de 19 cm. 1 cellule de 6 cm. Equipé de la platine Radiohm.
Complet en pièces détachées
Prix..... **208.65 NF**




TEDDY CHANGEUR

Même montage que le Teddy, mais équipé de la platine Pathé 319.
Prix complet en pièces détachées..... **279.90 NF**
Sur simple demande envoi des schémas et devis de ces différents montages.

RÉCEPTEUR OPÉRETTE

Récepteur aux lignes modernes et sobres se fait en deux présentations ébénisterie gainée : coloris jaune, bleu, vert, ou ébénisterie vernie. Long. 139 - Prof. 210 - Haut. 240. **Caractéristiques** : superhétérodyne 5 lampes, plus 1 diode, cadre ferrocube orientable. HP 17 cm. **Particularité** : réglage variable de la contre-réaction lui assurant une **musicalité étonnante** pour un appareil de faible encombrement.
Prix complet en pièces détachées.... **175.85 NF** (gainé)
Même présentation en combiné..... **172.48 NF** (verni)
COMBINÉ OPÉRETTE en pièces dét. **302.22 NF** (gainé)
313.10 NF (verni)

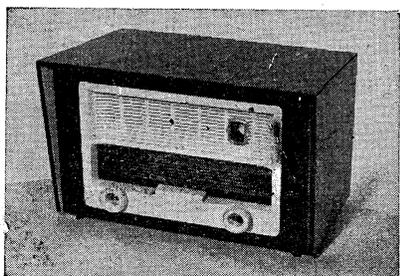


Transistors : TOUQUET N° 5

Récepteur portatif à transistors, 5 transistors plus 2 diodes. Grand choix de coloris.
Prix complet en pièces détachées.. **163,80 NF** + T.L.

TOUQUET 6

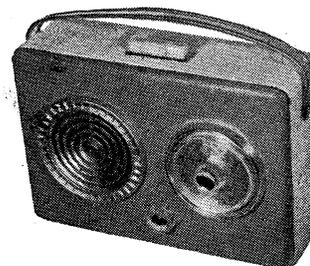Même présentation :
6 transistors,
2 diodes.
Prix complet en pièces détachées :
180.62 NF
En supplément pour fonctionnement sur voiture
4.95 NF



★ **DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES** ★
de récepteurs radio, télévision, transistors, électrophones **REMISE 20 % à tous les lecteurs.**
(Catalogue et prix sur demande).

PROFITEZ de notre article publicitaire du mois

Récepteur 6 transistors TR6 - très belle présentation boîtier bakélite : **169 NF** + T.L.

NOTRE DÉPARTEMENT PIÈCES DÉTACHÉES vous offre un choix important de matériel (Consultez-nous !)

GRAND CHOIX DE CHARGEURS : référence 1506 : **39.00 NF** - réf. 3512 : **49.50 NF** - réf. 5612 : **64.00 NF**. (Remise habituelle à déduire. Sur simple demande envoi du catalogue chargeurs.)

APPAREILS DE MESURE : contrôleur 715 : **148.50 NF** - contrôleur VOC : **46.40 NF** - Hétérodyne Hétervoc : **119.50 NF** - Mire électronique Centrad 783 : **614.80 NF**
Oscilloscope Centrad 673 : **668.00 NF** (Conditions spéciales).

AMPLIFICATEURS Merlaud : le matériel de classe aux meilleures conditions (consultez-nous) - Nouvelle **PLATINE PATHÉ** disponible.

Nous vous recommandons tout particulièrement notre **DÉPARTEMENT TUBES** composé uniquement de grandes marques :

« **MINIWATT** - **DARIO** - **BELVU** - **MAZDA** - Garantie 12 mois
TOUTES NOS LAMPES SONT RÉELLEMENT DU PREMIER CHOIX (sur simple demande envoi de notre catalogue tubes et conditions)

Expédition à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande
Notre catalogue pièces détachées à votre disposition contre **1.50 NF**

PUBLICITÉ RAPH

1935
1960

Depuis un quart de siècle au service du client

RADIO MC

Spécialiste du tube de T.S.F

6 CITÉ TRÉVISE, PARIS 9^e • TÉL. PRO. 49-64
MÉTRO : MONTMARTRE - POISSONNIÈRE • CADET
COMPTE CHEQUES POSTAUX : PARIS 3577-28

TYPE AMÉRICAIN		TYPE EUROPÉEN	
6J5.....	9,50	6J5.....	9,50
OZ4.....	8,50	6J6.....	9,50
1AC6.....	5,85	6J7.....	9,50
1L4.....	6,25	6K7.....	9,20
1R5.....	5,85	6L6.....	12,50
1SS.....	5,45	6L7.....	12,50
1T4.....	5,45	6M6.....	9,50
2A3.....	12,50	6M7.....	10,10
2A5.....	10,10	6N7.....	13,50
2A6.....	10,10	6P9.....	6,20
2B7.....	11,50	6Q7.....	8,60
3A4.....	6,60	6SA7.....	11,50
3Q4.....	5,85	6SJ7.....	10,50
3S4.....	5,85	6SK7.....	9,50
3V4.....	7,80	6SL7.....	10,50
SU4-G.....	9,50	6SN7.....	9,50
SU4-GB.....	9,50	6SQ7.....	9,50
5X4.....	9,50	6V6.....	8,50
5Y3-GB.....	5,85	6X4.....	3,50
5Z3-G.....	9,50	6X5.....	8,50
6A7.....	10,50	6BQ7.....	7,00
6AB4.....	5,45	12A18.....	5,45
6AF7.....	7,50	12A76.....	4,70
6AL5.....	4,25	12A77.....	7,00
6AK5.....	9,50	12A78.....	5,05
6AOS.....	4,30	12A79.....	7,00
6AT8.....	4,70	12A80.....	4,30
6AUS.....	5,05	12AX7.....	7,75
6AV6.....	4,30	12BA6.....	3,90
6B7.....	10,50	12BA7.....	7,80
6BA6.....	3,90	12BE6.....	5,45
6BA7.....	6,25	12SA7.....	11,50
6BE6.....	5,45	12SK7.....	9,50
6BC6.....	19,00	12SQ7.....	9,50
6BQ6.....	15,50	21B6.....	10,90
6BQ7.....	7,00	24.....	8,50
6C5.....	10,10	25A6.....	9,80
6C6.....	9,50	25L6.....	9,50
6CB6.....	7,00	25Z5.....	8,50
6CD6.....	19,00	25Z8.....	8,40
6D8.....	9,50	27.....	8,50
6DQ6.....	15,50	35.....	8,50
6DR6.....	10,90	25L6.....	9,50
6E8.....	14,30	35W4.....	4,70
6F5.....	10,10	35Z5.....	8,50
6F6.....	9,50	42.....	10,10
6F7.....	10,10	43.....	10,10
6G5.....	10,10	47.....	10,10
6H6.....	7,80	50B5.....	7,40
6H8.....	11,70	50CS.....	7,50
6J5.....	9,50	6J6.....	9,50
6J6.....	9,50	6J7.....	9,50
6K7.....	9,20	6L6.....	12,50
6L7.....	12,50	6M6.....	9,50
6M7.....	10,10	6N7.....	13,50
6P9.....	6,20	6Q7.....	8,60
6Q7.....	8,60	6SA7.....	11,50
6SA7.....	11,50	6SJ7.....	10,50
6SK7.....	9,50	6SL7.....	10,50
6SL7.....	10,50	6SN7.....	9,50
6SN7.....	9,50	6SQ7.....	9,50
6V6.....	8,50	6X4.....	3,50
6X4.....	3,50	6X5.....	8,50
6X5.....	8,50	6BQ7.....	7,00
6BQ7.....	7,00	AZ1.....	5,45
AZ1.....	5,45	AZ41.....	6,25
AZ41.....	6,25	AZ50.....	12,00
AZ50.....	12,00	CBL6.....	14,30
CBL6.....	14,30	CF3.....	9,50
CF3.....	9,50	CF7.....	9,50
CF7.....	9,50	CY2.....	8,60
CY2.....	8,60	DAF96.....	5,45
DAF96.....	5,45	DF96.....	5,45
DF96.....	5,45	DK92.....	5,85
DK92.....	5,85	DL96.....	5,85
DL96.....	5,85	DM70.....	6,60
DM70.....	6,60	DM71.....	6,60
DM71.....	6,60	DY86.....	6,60
DY86.....	6,60	E443H.....	10,10
E443H.....	10,10	E446.....	12,00
E446.....	12,00	E450.....	9,50
E450.....	9,50	EABCO.....	8,60
EABCO.....	8,60	EAF42.....	5,85
EAF42.....	5,85	EB4.....	10,90
EB4.....	10,90	EBC3.....	10,10
EBC3.....	10,10	EBC41.....	4,70
EBC41.....	4,70	EBC81.....	4,70
EBC81.....	4,70	EBF2.....	10,90
EBF2.....	10,90	EBF80.....	5,45
EBF80.....	5,45	EBF83.....	6,25
EBF83.....	6,25	EBF89.....	5,45
EBF89.....	5,45	EBL1.....	12,50
EBL1.....	12,50	EBL21.....	11,50
EBL21.....	11,50	ECC40.....	10,90
ECC40.....	10,90	ECC81.....	7,00
ECC81.....	7,00	ECC82.....	7,00
ECC82.....	7,00	ECC83.....	7,75
ECC83.....	7,75	ECC84.....	7,00
ECC84.....	7,00	ECC85.....	7,00
ECC85.....	7,00	ECC88.....	14,30
ECC88.....	14,30	ECC189.....	11,70
ECC189.....	11,70	ECP1.....	11,70
ECP1.....	11,70	ECP80.....	7,00
ECP80.....	7,00	ECP82.....	7,00
ECP82.....	7,00	ECH3.....	11,70
ECH3.....	11,70	ECH21.....	12,50
ECH21.....	12,50	ECH42.....	6,25
ECH42.....	6,25	ECH81.....	5,45
ECH81.....	5,45	ECH83.....	6,25
ECH83.....	6,25	ECL80.....	5,85
ECL80.....	5,85	ECL82.....	7,80
ECL82.....	7,80	EF6.....	9,25
EF6.....	9,25	EF9.....	10,10
EF9.....	10,10	EF22.....	8,60
EF22.....	8,60	EF40.....	8,60
EF40.....	8,60	EF41.....	5,25
EF41.....	5,25	EF42.....	7,80
EF42.....	7,80	EF50.....	13,20
EF50.....	13,20	EF80.....	5,05
EF80.....	5,05	EF85.....	5,05
EF85.....	5,05	EF86.....	7,80
EF86.....	7,80	EF89.....	4,65
EF89.....	4,65	EF97.....	5,05
EF97.....	5,05	EF98.....	5,05
EF98.....	5,05	EL3.....	11,70
EL3.....	11,70	EL34.....	16,00
EL34.....	16,00	EL36.....	15,60
EL36.....	15,60	EL38.....	25,20
EL38.....	25,20	EL39.....	25,20
EL39.....	25,20	EL41.....	5,05
EL41.....	5,05	EL42.....	7,00
EL42.....	7,00	EL81.....	10,90
EL81.....	10,90	EL82.....	5,85
EL82.....	5,85	EL83.....	5,85
EL83.....	5,85	EL84.....	4,65
EL84.....	4,65	EL86.....	6,25
EL86.....	6,25	EM4.....	7,80
EM4.....	7,80	EM34.....	7,80
EM34.....	7,80	EM80.....	5,45
EM80.....	5,45	EM81.....	5,45
EM81.....	5,45	EM84.....	7,80
EM84.....	7,80	EM85.....	5,45
EM85.....	5,45	EYS1.....	7,80
EYS1.....	7,80	EY81.....	6,60
EY81.....	6,60	EY82.....	5,05
EY82.....	5,05	EY86.....	6,60
EY86.....	6,60	EY88.....	7,80
EY88.....	7,80	EZ4.....	7,80
EZ4.....	7,80	EZ40.....	5,85
EZ40.....	5,85	EZ80.....	3,50
EZ80.....	3,50	EZ81.....	4,30
EZ81.....	4,30	EZ32.....	10,10
EZ32.....	10,10	EZ41.....	3,90
EZ41.....	3,90	OA70.....	1,75
OA70.....	1,75	OA79.....	2,35
OA79.....	2,35	OA85.....	1,95
OA85.....	1,95	PABC80.....	8,60
PABC80.....	8,60	PCC84.....	7,00
PCC84.....	7,00	PCC85.....	7,00
PCC85.....	7,00	PCC88.....	14,30
PCC88.....	14,30	PCC189.....	11,70
PCC189.....	11,70	PCF80.....	7,00
PCF80.....	7,00	PCL82.....	7,80
PCL82.....	7,80	PL36.....	15,60
PL36.....	15,60	PL38.....	25,00
PL38.....	25,00	PL81.....	10,90
PL81.....	10,90	PL82.....	5,85
PL82.....	5,85	PL83.....	5,85
PL83.....	5,85	PY81.....	6,60
PY81.....	6,60	PY82.....	5,05
PY82.....	5,05	PY88.....	7,80
PY88.....	7,80	UABC80.....	8,60
UABC80.....	8,60	UAF42.....	5,85
UAF42.....	5,85	UBC41.....	4,65
UBC41.....	4,65	UBC81.....	4,65
UBC81.....	4,65	UBF80.....	5,45
UBF80.....	5,45	UBF89.....	5,45
UBF89.....	5,45	UBL21.....	11,50
UBL21.....	11,50	UCC85.....	7,00
UCC85.....	7,00	UCH21.....	12,50
UCH21.....	12,50	UCH42.....	6,25
UCH42.....	6,25	UCH61.....	5,45
UCH61.....	5,45	UCL82.....	7,80
UCL82.....	7,80	UF41.....	6,25
UF41.....	6,25	UF85.....	5,05
UF85.....	5,05	UF89.....	4,64
UF89.....	4,64	UL41.....	7,00
UL41.....	7,00	UL84.....	6,25
UL84.....	6,25	UM4.....	7,80
UM4.....	7,80	UY41.....	4,65
UY41.....	4,65	UY42.....	4,65
UY42.....	4,65	UY85.....	4,30
UY85.....	4,30	UY92.....	4,30

TRANSISTORS
g. OC71: 7,50 NF — g. OC72: 8,50 NF — g. OC45: 11 NF — g. OC44: 12,50 NF
Le jeu de 6 transistors : 56 NF (1 g. OC44 — 2 g. OC45 — 1 g. OC71 — 2 g. OC72)
GENRE OC16 EXCEPTIONNEL 18 NF

NOUS CONSULTER :

- Pour tous tubes qui ne figurent pas sur ce tableau.
- Pour quantités supérieures à 20 tubes.

l'envoi EXPRESS SOUS 24 HEURES DANS PARIS Minimum 15 tubes

TUBES EN BOITES CACHETÉES DES GRANDES MARQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

GARANTIE UN AN
Expédition à lettre lue contre versement à la commande ou (France seulement) contre remboursement

FRANCO POUR LA MÉTROPOLE A PARTIR DE 5 TUBES POUR TOUT ORDRE ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

7 RUE BLEUE
RUE TRÉVISE
12 RUE RICHER
R. du Fg POISSONNIÈRE

RADIO MC

6 Cité Trévisse - PARIS 9^e
Tél. PRO. 49-64

NOUVEAUTÉ!

REDRESSEURS AU *Silicium*

IMPORTATION AMÉRICAINE GRANDEUR TRANSISTOR EN O, A 75

F. 2 - 200 volts..... NF 8.00
F. 4 - 400 volts..... NF 9.50
F. 6 - 600 volts..... NF 13.00

Mêmes conditions d'expédition que pour nos tubes.


Amis Clients !

rendez-nous visite :

En complément de nos tubes et transistors, nous avons sélectionné à votre intention un assortiment de pièces détachées de première qualité DESTINÉES UNIQUEMENT A LA VENTE AU COMPTOIR :

AMPOULES DE CADRAN - ATTÉNUATEURS - CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES - FICHES COAXIALES - PILES RADIO - POTENTIOMÈTRES - SAPHIRS - TUBES CATHODIQUES 36, 43, 54 cm - Etc...

Nos prix vous étonneront !!!

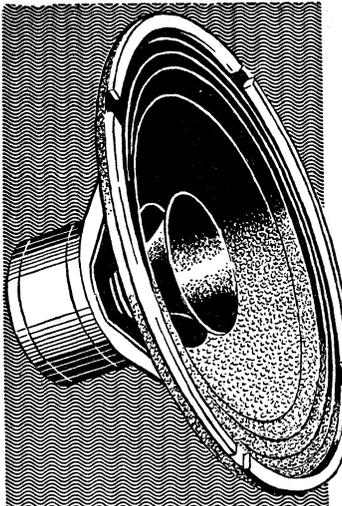

La grande finale de la Haute Fidélité se joue toujours avec un

HAUT-PARLEUR

VEGA


MODÈLES 1960
Pour toutes les applications avec les tout derniers perfectionnements de la technique dans la qualité la meilleure.
...la qualité VEGA

VEGA S. A. AU CAP. DE 1.000.000 DE NF 52, 54, 56, RUE DU SURMELIN - PARIS - 20^e MEN. 08-56


Votre situation doit S'AMÉLIORER



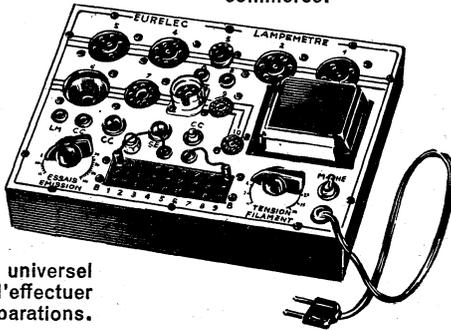Ce contrôleur universel vous permet d'effectuer toutes vos réparations.




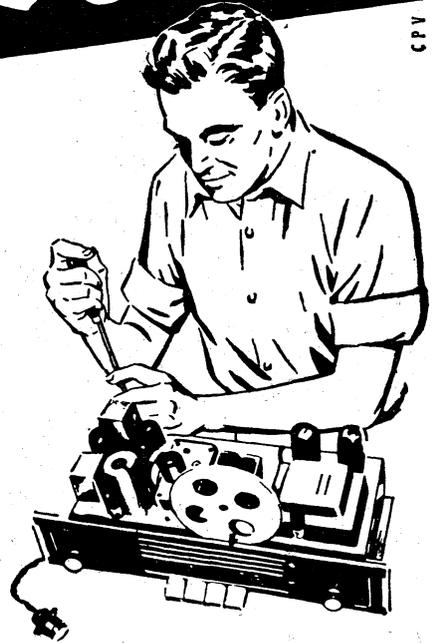Ce lampemètre est utilisable pour toutes les lampes du commerce.



L'enseignement d'Eurelec allie la théorie et la pratique. Voici quelques uns des appareils que vous construirez et qui resteront votre propriété.

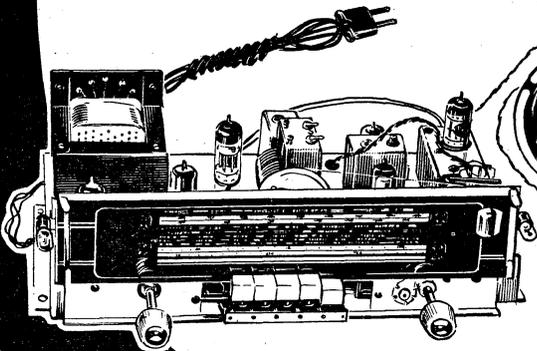Vous monterez ce générateur HF en utilisant la technique des circuits imprimés.



Vous construirez entièrement par vous-même ce récepteur superhétérodyne sept lampes, quatre gammes d'ondes, prise pick-up. Modulation de fréquence.

A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS

Vous connaissez la radio : sa technique vous passionne et l'électronique a besoin de techniciens. Pourquoi ne pas vous perfectionner méthodiquement ? EURELEC vous propose des cours par correspondance traitant des problèmes les plus récents où interviennent les circuits imprimés, les transistors, etc...

UN MATÉRIEL DE QUALITÉ

Vous recevrez avec l'enseignement toutes les pièces nécessaires à de nombreux montages de qualité : récepteurs de différents modèles, contrôleur universel, générateur, lampemètre, émetteur expérimental, etc... Vous posséderez ainsi des appareils de mesure de valeur et un récepteur de classe.

LES PLUS GRANDS AVANTAGES

Chaque groupe de leçons vous est envoyé contre de minimes versements de 1750 frs ou 17.50 NF. à la cadence qui vous convient. Vous n'avez ni engagements à prendre, ni traites à signer. Vous restez libre de vous arrêter quand il vous plaît. Dès votre inscription, vous profitez de tous les avantages réservés à nos correspondants : renseignements personnels, conseils, assistance technique, etc...

GRATUITEMENT :

Pour avoir de plus amples renseignements sur les offres exceptionnelles dont vous pourrez profiter, demandez notre brochure en couleurs, gratuitement et sans engagement ! Il vous suffit de découper ou de recopier le bon ci-contre et de l'envoyer sans retard à EURELEC.

BON

Veillez m'envoyer votre brochure illustrée RP 468

NOM

PROFESSION

ADRESSE

(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi).



EURELEC

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE

14, rue Anatole France - PUTEAUX - PARIS (Seine)

Vendez



des disques

Mais achetez-les
chez le plus important
et le plus ancien
grossiste de la place
qui vous fournira

toutes les marques

sans quantité mini-
mum imposée

au prix de gros!

Expédition rapide en Province
contre remboursement



Maison
fondée
en 1923

le matériel SIMPLEX

4, RUE DE LA BOURSE, PARIS (2°)
TÉL. : RICHELIEU 43.19. — G.G.P. PARIS 14346.35

● PLATINES TOURNE-DISQUES ●

LES PLUS GRANDES MARQUES à des PRIX IMBATTABLES
4 VITESSES

16-33-45 et 78 tours.

Pick-up réversible (2 saphirs). Arrêt automatique.
« TEPPAZ »..... 68.00 NF « RADIOHM ».... 68.50 NF
« PATHÉ-MARCONI »..... 71.00 NF
« PATHÉ MARCONI » changeur à 45 tours (réf. 310) 139.00 NF
« PATHÉ MARCONI » stéréo..... 95.00 NF « RADIOHM » stéréo..... 88.50 NF



MALLETES TOURNE-DISQUES

Les Platines ci-dessus, en élégante mallette gainée 2 tons, équipée avec cordon et fiches pour branchement sur la PRISE PU de n'importe quel poste de Radio.

PRIX : avec la Platine de votre choix..... 99.00 NF

PRIX : avec CHANGEUR AUTOMATIQUE sur 45 tours..... 189.00 NF

ÉLECTROPHONES

MONAURALS

Amplificateur, puissance 4 watts.
1 haut-parleur dans couvercle dégonflable.
Splendide mallette gainée 2 tons.

EN ORDRE DE MARCHE

AVEC Platine « TEPPAZ »..... 169.00 NF
— Platine « RADIOHM »..... 175.00 NF
— Platine « PATHÉ MARCONI » 195.00 NF

STÉRÉOPHONIQUES

Pour disques « monaurals » ou « stéréophoniques », 2 haut-parleurs dans couvercles dégonflables. Puissance : 4 watts par canal. Contrôle séparé des « graves » et « aigus ».

AVEC Platine « RADIOHM » stéréo.
Prix..... 329.00 NF
AVEC Platine « PATHÉ MARCONI » stéréo.
Prix..... 395.00 NF
Modèle SUPER-LUXE..... 450.00 NF

● ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE ●

« LE BIARRITZ »

Décrit dans « RADIO-PLANS »
n° 148, février 1960.



Dimensions : 400 x 330 x 265 mm.

Permet l'écoute des enregistrements « monaurals » et « stéréophoniques », 2 haut-parleurs dans couvercles dégonflables formant baffles. Contrôle « graves » « aigus » par potentiomètre. Platine tourne-disques 4 vitesses « Pathé Marconi » STEREO.


ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées..... NF 323.80

EN ORDRE DE MARCHE..... NF 364.80
(Port et emballage : 14.00 NF).

● ÉLECTROPHONE MONAURAL ●

« LE FANDANGO »

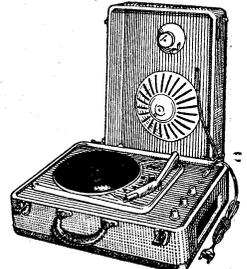Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR »
N° 1024 du 15 février 1960.



Dimensions : 410 x 295 x 205 mm.

Electrophones avec platine tourne-disques 4 vitesses.

Puissance de sortie : 4 watts.

2 haut-parleurs (F21-W10 pour les graves, 1 tweeter TW9 pour les aigus).

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées..... NF 220.30

EN ORDRE DE MARCHE..... NF 266.00
(Port et emballage : 14.00 NF)


BLOCS BOBINAGES

Grandes marques
472 kilocycles..... NF 8.75
458 kilocycles..... NF 7.95
Avec gamme BE. NF 9.50
Avec cadre ferroxcube.
Prix..... NF 13.50



JEUX DE M. F.

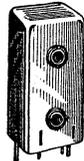472 kilocycles..... NF 5.50
458 kilocycles..... NF 5.95



RÉCLAME

Le bloc + MF, complet :
NF 12.00

CADRES ANTIPARASITE « MÉTÉORE »

D'une présentation élégante. Cadre à colonnes avec photo de luxe. Dimensions : 24 x 24 x 7 cm. Gravure interchangeable.

ORDINAIRE. NF 12.00

A LAMPE comportant amplificateur HF, lampe 6BA6.
Prix..... NF 32.50



● ÉCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE ● UN CHOIX IMPORTANT DE RÉGLETES ET CIRCLINES

RÉGLETES A TRANSFO INCORPORÉ


Livrées avec stater et tube.

37 cm. NF 21.00
60 cm. NF 23.00
120 cm. NF 32.50

CIRCLINE (gravure ci-contre). NF 53.00

RÉCLAME. - RÉGLETTE 45 cm, complète en 110 ou 220 volts..... NF 21.00

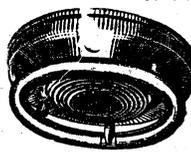Pour toute commande, bien préciser 110 ou 220 volts, S.V.P.)



VOTRE BATTERIE TOUJOURS EN FORME

● CHARGEURS DE BATTERIES ●


N° 1. CHARGEUR MIXTE

permettant de charger les batteries de 8 ou 12 V au régime de :

— 3 AMPÈRES sur batterie 6 V.

— 2 AMPÈRES sur batterie 12 V.

PRIX : avec pinces, NF 49.50

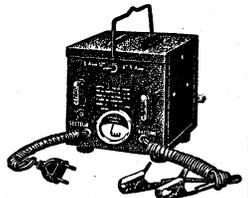

Dim. : 13 x 13 x 60

N° 2. Même modèle mais muni d'un ampèremètre de contrôle, charge au régime de :

- 5 ampères sur batterie de 6 volts,

- 3 ampères sur batterie de 12 volts.


PRIX : avec pinces..... NF 75.00

— GARANTIE UN AN —

AUTO-TRANSFORMATEURS 110-220 V

Réversible.

Sorties à bornes.

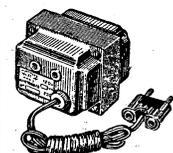

50 VA..... NF 9.90
70 VA..... NF 14.50
120 VA..... NF 21.50
200 VA..... NF 31.00
500 VA..... NF 48.00

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION A FER SATURÉ


Sécurité totale de tous vos appareils électriques.

Recommandés pour Télévision.

180 VA, NF 135.00 230 VA, NF 155.00

● RÉCEPTEURS PORTATIFS à TRANSISTORS ●

● ENSEMBLE SUB-MINIATURE « FRANCE » ●

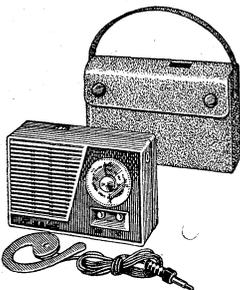

★ **POSTE A TRANSISTORS**
format de poche.
Dimensions : 12x8x4 cm.
2 gammes d'ondes (PO-GO).
6 transistors + diode.
Circuits imprimés.
Cadre ferrite 115 mm.
Prise écouteur.

Alimentation par pile 9 volts.
EN ORDRE DE MARCHÉ... 155.00 NF


★ **HOUSSE CUIR.**
Avec découpe... **10.00 NF**

★ **ÉCOUTEUR**, impédance 30 ohms, pour écoute personnelle. Avec fil et fiche... **24.00 NF**

L'ENSEMBLE des 3 pièces... 185.00 NF
(Port et emballage : 7.50 NF).

● LE MONTE-CARLO ●

Récepteur portatif à 6 TRANSISTORS

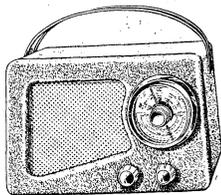

2 gammes d'ondes (PO-GO). Cadre incorporé.

PRISE D'ANTENNES VOITURE

Fonctionne avec 2 piles 4,5 V. « Lampe de poche ». Coffret plastique 2 tons.

COMPLET, en pièces détachées avec piles.


Prix... **NF 176.40**

EN ORDRE DE MARCHÉ... NF 189.00
(Port et emballage : 8.50 NF).

● LE JOHNNY 61 ●

Le Perfectionnement de la Technique.

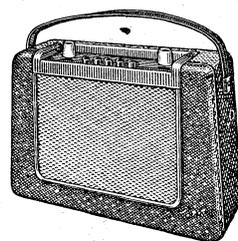7 transistors + diode
7 transistors + diode
3 gammes d'ondes
CLAVIER 5 TOUCHES
- GO Cadre - GO Antenne
- PO Cadre - PO Antenne
Ondes courtes
Prise antenne auto avec commutation du cadre.
Présentation en élégant coffret, façon tweed. Face avant grille dorée.
Dimensions : 240x180x95 mm.



EN ORDRE DE MARCHÉ... 295.00 NF
(Port et emballage : 7.50 NF).

● **ANTENNE AUTO**, se fixe sur la gouttière.
Sans aucun perçage. Livré avec descente coaxiale et fiche...

- 1K6 / DK92 5.30
- 1L4 / DF92... 6.45
- 1M3 / DM70 6.30
- 1R3 / DK91 4.50
- 1S8 / DAF91 5.25
- 1T4 / DF91 4.50
- 1U4... 6.45
- 2A3... 9.75
- 2A6... 8.50
- 2A7... 8.50
- 2B7... 8.50
- 2X2... 10.50



LAMPES
garantie 12 mois

● **PRIX ÉTABLIS en « NOUVEAUX FRANCS »** ●

3A4... 5.95	6D6... 9.25	12A7... 5.50	1883... 5.70	DM70... 6.30	ECL82... 7.60	EZ40A... 5.75	PL82... 5.50
3Q4 / DL95 5.50	6DQ6A... 13.90	12AV6... 4.20		E424... 9.50	EF5... 8.50	EZ80... 3.40	PL83... 5.50
3S4 / DL92 5.50	6E8MG... 8.50	12AX7... 6.00	AB1... 9.50	E443H... 8.50	EF6... 8.50	EZ81... 4.00	PY81... 6.30
3V4... 6.50	6F5... 10.20	12BA6... 3.80	AB2... 9.50	EAB380... 7.50	EF9... 8.50	GZ32... 9.50	PY82... 4.80
5U4G... 9.80	6F6M... 8.95	12BE6... 5.30	ABC1... 9.50	EAF42... 5.25	EF41... 5.90	GZ41... 3.50	PY88... 7.40
5Y3... 5.25	6F6C... 8.50	12N8... 7.40	ABL1... 13.50	EA4... 8.50	EF42... 7.20	PCC84... 6.80	UABC80... 6.75
5Y3GB... 5.50	6F7... 8.50	21B6... 10.40	AF2... 8.50	EB49... 9.65	EF80... 4.20	PCC88... 13.60	UAF42... 5.30
5Z3G... 9.50	6H6GT... 7.50	24... 24	AF3... 8.60	EBC3... 9.00	EF85... 4.10	PCF80... 6.60	UBC41... 4.50
6A7... 8.50	6H8... 8.50	25A6... 8.50	AF7... 8.50	EBC41... 4.20	EF86... 7.40	PCF82... 6.80	UBC81... 4.60
6A7M... 7.50	6J5... 8.50	25L6GT... 9.50	AK1... 12.00	EBC81... 4.40	EF89... 4.20	PCL82... 7.50	UBF80... 4.95
6A7T... 7.00	6J6... 4.30	25Z6... 8.50	AK2... 9.50	EBF2... 7.50	EF96... 10.20	PL36... 14.90	UBF89... 6.15
6A7V... 5.40	6J7MG... 8.50	25Z6G... 8.40	AL4... 12.00	EBF80... 5.00	EK2... 9.50	PL81... 8.50	UCC85... 6.85
6A7Z... 7.50	6K7... 7.50	35... 7.50	AZ1... 4.50	EBF89... 5.20	EL3... 8.50		UCH42... 5.80
6A8... 4.20	6L6G... 9.50	35W4... 3.50	AZ11... 6.50	EBL1... 12.90	EL4... 4.60		UCH81... 5.20
6A8Q5... 4.20	6M6... 8.50	43... 8.50	AZ41... 5.50	EBL21... 10.40	EL42... 6.80		UCL82... 7.40
6A8T6... 4.00	6M7... 8.50	47... 9.50	C443... 9.50	ECC40... 9.00	EL81... 9.65		UF1... 5.20
6A8V... 4.70	6N7G... 11.35	50B5... 5.50	CBL1... 9.50	ECC81... 6.30	EL83... 8.40		UF80... 5.25
6A8V6... 4.20	6P9... 5.90	55... 8.50	CBL6... 9.50	ECC82... 5.50	EL84... 4.20		UF85... 4.95
6B7... 8.50	6Q7... 8.40	57... 8.50	CF1... 8.50	ECC83... 6.30	EL85... 6.40		UF89... 4.40
6B8... 3.70	6Q7V... 3.40	58... 8.50	CF2... 8.50	ECC85... 6.80	EM4... 7.60		UL41... 6.50
6B8A7... 5.90	6V4... 4.50	75... 8.50	CF3... 8.50	ECC85... 6.50	EM34... 7.60		UL84... 5.90
6B8E6G... 5.20	6V6... 8.50	76... 8.50	CK1... 8.50	ECF1... 8.50	EM80/81... 4.95		UM4... 6.50
6BMS... 5.90	6X2... 7.40	77... 8.50	CK2... 9.50	ECF80... 6.60	EM84... 7.30		UY41... 4.20
6BQ6A... 15.20	6X4 / 6BX4... 3.30	78... 8.50	CL1... 9.50	ECF82... 6.60	EM85... 5.20		UY85... 4.00
6BQ7A... 6.50	6BQ7... 6.80	78... 8.50	CY2... 8.40	ECH3... 8.50	EY51... 7.50		UY92... 4.20
6CB6... 4.80	9BM5 / 9P9... 5.90	80... 5.50	DAF96... 6.45	ECH21... 9.50	EY81... 6.20		
6CD8... 18.90	12AJ8... 5.20	80S... 6.45	DF96... 6.45	ECH42... 5.50	EY82... 4.95		
6C5... 8.40	12AT6... 5.30	117Z3... 6.45	DK92... 5.30	ECH81... 5.10	EY86... 6.90		
6C8... 8.50	12AT7... 5.50	506... 5.00	DK96... 6.45	ECL80... 5.40	EZ4... 7.60		
6CN8... 7.20	12AU6... 4.80	807... 15.00	DL96... 5.70	ECL81... 7.40			

- 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80.
- 6A7 - 6D8 - 75 - 43 - 25Z5.
- 6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3.
- 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3GB.
- 6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6
- ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883.
- ECH3 - EF9 - CBL6 - CY3.

● JEUX DE LAMPES EN RÉCLAME ●

JEU N° 1
LES 5 LAMPES
NF 29.50

JEU N° 2
LES 5 LAMPES
NF 21.00

- ECH42 - EF41 - EAF42 - EL41 - GZ41.
- UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41.
- 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ6 - 6X4.
- 1R5 - 1T4 - 1S5 - 3S4 - ou 3Q4.
- ECH81 - EF80 - EBF80 - ECL80 ou EL84 - EZ80.
- 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35W4.
- DK96 - DF96 - DAF96 - DL96 - 6X4.

● MINIATURE ●

6AT5 - 6AO5
6AT6 - 6AV6
6AU6 - 6BA6
6BE6 - 6X4
50B5 - 35W4
LA SÉRIE DE 10 LAMPES
29.50 NF

AZ41 - EF42
EBC41 - UL41
ECH42 - UCH42
EF41 - EL41
GZ41 - UAF42
LA SÉRIE DE 10 LAMPES
31.00 NF

ECC81 - ECH81
EF80 - EBF80
ECL80 - PL81
PY82 - ECC83
EZ91 - PY81
LA SÉRIE DE 10 LAMPES
32.00 NF

21B6 - EL81
PY81 - PL82
PL83 - PL81
PY82 - PCC84
PL83 - EY86
LA SÉRIE DE 10 LAMPES
35.00 NF

● TÉLÉVISION ●

OCT1... NF 7.50
OCT2... NF 8.50
OC44... NF 13.00
OC45... NF 11.00

● DIODES ●
OA50... NF 2.50
OA70... NF 2.50

● LE GAVOTTE ●

Décrit dans « Radio-Plans » de novembre 1959.

Récepteur alternatif 6 lampes.

Secteur 110 à 240 volts.

Clavier Miniature 5 touches.

4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BF).

PRISE PU

Cadre ferroxcube orientable.


Coffret façon lézard vert ou blanc.

COMPLET, en pièces détachées.

Prix... **NF 150.50**

EN ORDRE DE MARCHÉ... 159.80 NF

(Port et emballage : 11.00 NF)

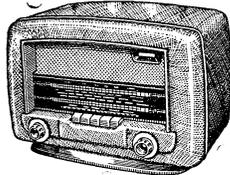

Dim. : 320x235x190 mm.

« LE SUPER-NOVAL 567 »

RÉCEPTEUR ÉCONOMIQUE

D'UN RENDEMENT

SENSATIONNEL

Fonctionne sur secteur alternatif

110-245 V. 4 lampes « Noval ».

4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BE).

PRISE PU


PRÉSENTATION TRÈS SOBRE

COMPLET, en pièces détachées.

Prix... **120.00 NF**

EN ORDRE DE MARCHÉ... 139.00 NF

(Port et emballage : 11.00 NF)

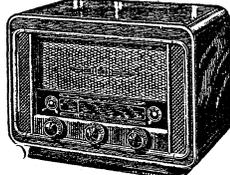

Dim. : 280x210x170 mm

Expéditions immédiates PARIS-PROVINCE contre Remboursement ou Mandat à la Commande.

● CONTROLEUR

MINIATURE

« CENTRAD »

6 sensibilités. Livré avec cordon et fiches.

Prix... **NF 46.00**

● HÉTÉRODYNE

« HETER-VOC »

Prix... **NF 119.50**

Adaptateur 220 V.

Prix... **NF 4.90**



Comptoirs
CHAMPIONNET

14, rue Championnet, PARIS-XVIII^e.
Tél. : ORNanc 52-08 C.C. Postal : 12 358-30 PARIS.
ATTENTION! Métro : Porte de CLIGNANCOURT ou SIMPLON.


● TOURNEVIS « NÉO-VOC » ●



Permet toutes les mesures électriques (phases, polarité, fréquence, isolement, etc...)
NF 7.50

● LE MELODY ●

Présentation Super.

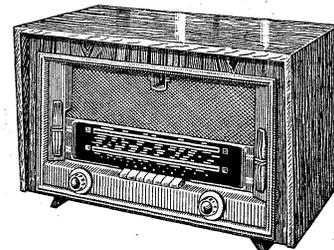

Dimensions : 440x285x230 mm.
Récepteur de luxe à grandes performances.

CLAVIER 7 TOUCHES.

2 stations prérégées : Luxembourg et Europe N° 1


Cadre à air orientable.

COMPLET, en pièces détachées... NF 225.00

EN ORDRE DE MARCHÉ... 235.00 NF

(Port et emballage : 14.00 NF).

● LE FLORIDE ●

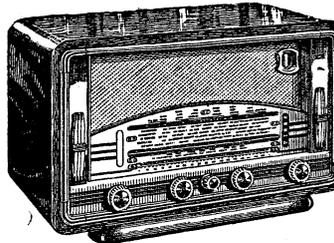

Dimensions : 440x290x210 mm.
Alternatif 6 lampes, 4 gammes d'ondes + position PU.

Cadre antiparasite incorporé.

Sélectivité et sensibilité remarquables.


COMPLET, en pièces détachées. NF 158.00

EN ORDRE DE MARCHÉ... 169.00 NF

Le même modèle. **SANS CADRE... NF 159.00**

(Port et emballage : 14.00 NF).

● LE MENUET ●

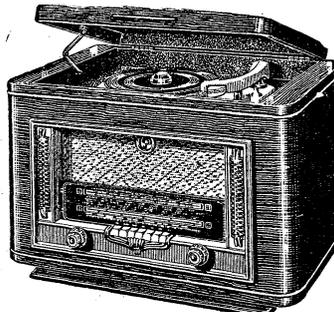

Alternatif 110-240 volts. **CLAVIER 7 touches,**

4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BE)

2 stations prérégées : Europe N° 1

Radio-Luxembourg.

Contrôle de tonalité : graves - aigus.

TOURNE-DISQUES 4 vitesses.


EN ORDRE DE MARCHÉ... 365.00 NF

Le même modèle. **SANS CLAVIER... 308.00 NF**

(Port et emballage : 19.00 NF)

RADIO

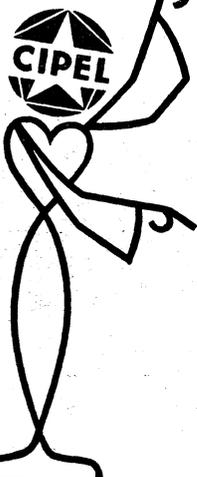Quel que soit le poste...
**L'HEURE D'ÉCOUTE
AU PRIX
LE PLUS BAS**



PUB
13

LES SOMMAIRES DÉTAILLÉS DU PLUS GRAND CHOIX
D'OUVRAGES DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

LA LIBRAIRIE PARISIENNE



CATALOGUE
RADIO
TÉLÉVISION
ÉLECTRONIQUE

Montages • Schémas • Dépannage • Basse fréquence •
H^{te} fidélité • Sonorisation • Magnétophone • Ondes •
courtes • Modulation de fréquence • Semi-conducteurs.



PRIX : 0.50 NF

Envoi franco contre 0.50 NF adressés à la LIBRAIRIE PARISIENNE,
43, rue de Dunkerque, Paris X^e - C.C.P. 4949-29.

RAPY

Protégez

vos INSTALLATIONS

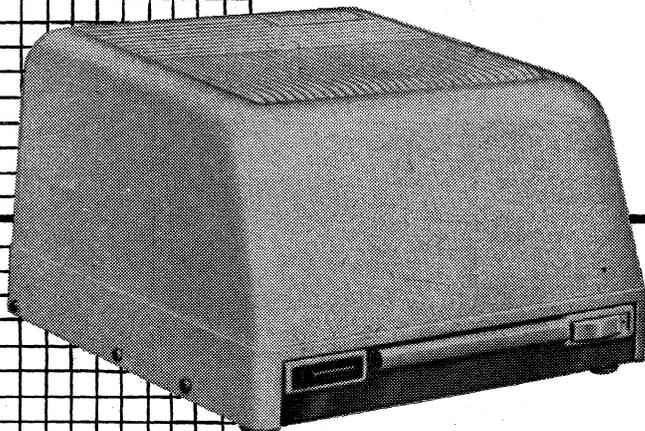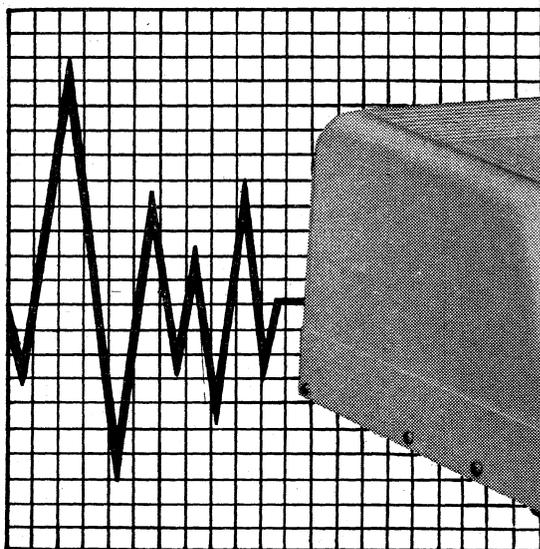

AVEC LES

RÉGULATEURS de TENSION AUTOMATIQUES

TOUS MODÈLES de 180 VA à 1000 VA
TYPES SPECIAUX A CORRECTION SINUSOÏDALE

- TENSION SECTEUR VARIABLE $\pm 30\%$
- TENSION STABILISÉE A $\pm 1\%$
- TEMPS DE RÉPONSE $< 1/50^{\circ}$ SEC.
- RENDEMENT EN CHARGE 75 à 80 %
- 2 ENTRÉES 110-220 V, ALTERN. 50 c/s

AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE
A. F. N. - A. O. F. - A. E. F.


◀ DYNATRA

41, RUE DES BOIS - PARIS 19^e - TÉL. : NOR. 32-48, BOT. 31-63

RIEN QUE DES AFFAIRES A DES PRIX SENSATIONNELS...

DEUX APPAREILS DE TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ D'UNE MARQUE UNIVERSELLEMENT CONNUE
dont nous ne pouvons divulguer le nom.
RÉSERVÉS AUX MÉLOMANES EXIGEANTS ... ET A QUELS PRIX!...

1) COMBINÉ RADIO-PHONO

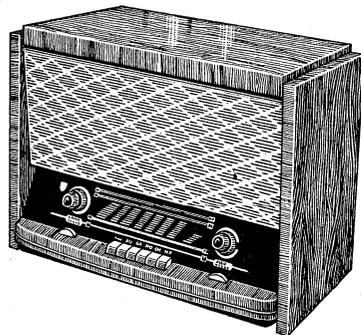

PARTIE RADIO
8 lampes. Clavier 6 touches : Arrêt - PO - GO - OC - FM - PU
Cadre incorporé orientable
Commutation sur antenne extérieure.
— Antenne incorporée pour OC.
— Antenne incorporée pour FM.
Commandes indépendantes et progressives des graves et des aigus avec contrôle visuel de la progression.

4 haut-parleurs 3 D :
1 elliptique 16 x 24.
1 électrostatique.
2 tweeters latéraux.

PARTIE TOURNE-DISQUES

Équipé d'un tourne-disques 4 VITESSES, avec **CHANGEUR AUTOMATIQUE à 45 tours (arrêt automatique sur le dernier disque)**.
Ebénisterie de luxe. Dimensions : 620 x 460 x 370 mm.
Poids : 23,500 kg. Valeur réelle : 104.000. **PRIX C.I.A. 759.00**

2) MEUBLE SUPER-LUXE RADIO-COMBINÉ


Équipement identique au modèle ci-dessus

- 8 lampes.
- 6 touches.
- Gamme FM.
- 4 haut-parleurs.
- Système 3 D.

TOURNE-DISQUES 4 vitesses avec CHANGEUR AUTOMATIQUE à 45 tours.

Baffle adapté dans un volume spécialement étudié et entièrement clos. Dimensions : 936 x 875 x 350 mm.
Valeur réelle : 158.000


C.I.A. 1.150.00

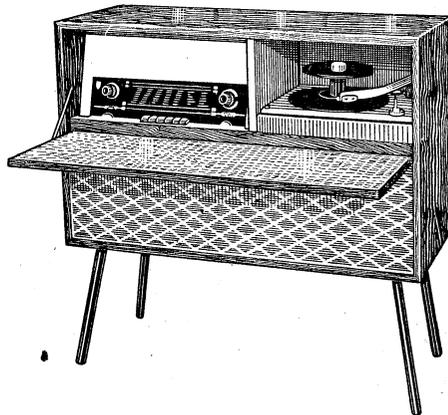

ÉLECTROPHONE

Electrophone portatif de luxe
Amplificateur puissance 45 watts
Haut-parleur spécial HI-FI
incorporé dans couvercle
TOURNE-DISQUES 4 vitesses
« MELODYNE » Pathé Marconi

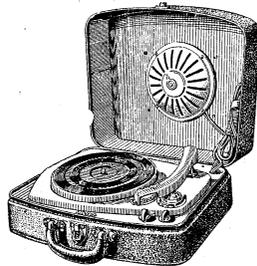Valeur réelle : 23.000. **Prix C.I.A. 149.50**



MOULINS A CAFÉ ÉLECTRIQUES

« JUNIOR ». Valeur : 3.600
PRIX C.I.A. NF 15.50
« CADET ». Valeur : 2.250
PRIX C.I.A. NF 13.75
(Spéc. S.V.P. 110, ou 220 V).



● RASOIR ÉLECTRIQUE « DUO-VISSEUX » ●


- 112 lamelles réparties en 2 lignes de coupe.
- Tous secteurs alt. 110 - 220 V.
- 2 tons (ivoire et bleu).
- Présentation sous étui voyage.

Valeur réelle : 7.800. **Prix C.I.A. (Port et emballage : 1,50 NF).**

44.50

★ SACHEZ EN PROFITER...

● RÉFRIGÉRATEURS ●

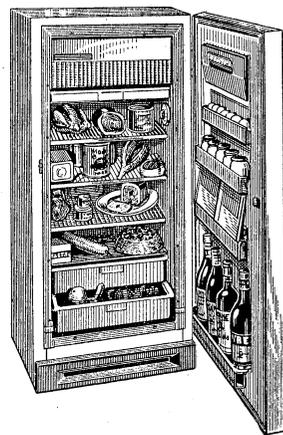

« WILSON »

Modèles absolument splendides

GROUPE TECUMSEH U.S.A.
Carrosserie en tôle d'acier émaillé
Cuve émaillée vitrifiée à 900°

Thermostat de précision. Grand Freezer avec 2 bacs à glace. Porte conditionnée fonctionnelle.


Clayettes amovibles.
Bacs légumes et fruits.

Niveau de l'appareil réglable

★ T 200 (200 l.). Val. : **1.100.00**
192.000. **Prix C.I.A.**

★ T 150 (150 l.). Val. : **950.00**
168.000. **Prix C.I.A.**

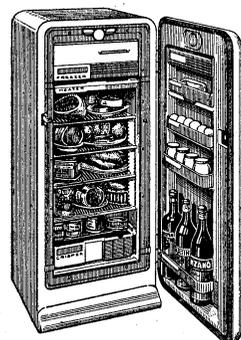★ T 120 (120 l.). Val. : **850.00**
135.000. **Prix C.I.A.**



RÉFRIGÉRATEURS

marque UNIVERSELLEMENT CONNUE

Portes entièrement conditionnées avec Thermostat de régulation - Freezer avec 2 tiroirs - Bac Meater - Clayette réglable - Éclairage automatique - Bac Crisper - Légumier, etc., etc.

ÉCONOMIQUES-SILENCIEUX-LUXUEUX équipés du fameux compresseur

« UNITÉ HERMÉTIQUE TECUMSEH »


★ 115 litres. Valeur : **830.00**
113.000. **Prix C.I.A.**

★ 145 litres. Valeur : **930.00**
139.000. **Prix C.I.A.**

★ 185 litres. Valeur : **1.050.00**
177.500. **Prix C.I.A.**

● MAGNÉTOPHONE A TRANSISTORS ● — CLARION —

(Importation allemande)

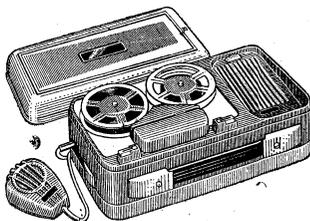

— Alimentation : 4 piles 1,5 V (ou batterie 6 volts).

— Consommation s/ batterie : 0,1 ampère.

— Transistors OC71 - GFT21 - OC76 - GFT32.

— Consommation : 200 microampères.

— Impédance : 200 ohms.

— Vitesse de défilement : 9,5 cm /seconde.

Durée d'enregistrement : 2 - 22 minutes.

— Poids avec piles : 2,250 kg. **PRIX C.I.A. NF 590.00**

C.I.A. COMPTOIR INTERNATIONAL D'ACHATS C.I.A.

● DÉPARTEMENT RADIO-TÉLÉVISION } ● DÉPARTEMENT « MÉNAGER » ●
22, rue Godefroy-Cavaignac. } 20, rue Godefroy-Cavaignac.

PARIS-XI^e - Métro : Voltaire

Téléphone : VOltaire 45-51

Téléphone : ROquette 50-53

Expédition contre mandat à la commande ou contre remboursement


CONTRE REMBOURSEMENT : Joindre 20 % du montant de la commande

C. C. postal : 16 879-76 PARIS et 14 607-61 PARIS

● FRANCO DE PORT jusqu'à 20 KILOS ●

LE PLUS IMPORTANT CHOIX de RÉCEPTEURS à TRANSISTORS GRANDES MARQUES A DES PRIX « CHOC »

L'AUTO-TRANSISTORS « MONTE-CARLO »

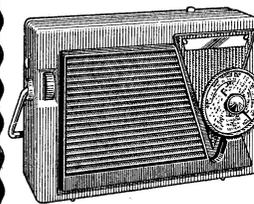

6 transistors + 2 diodes au germanium.
2 gammes d'ondes (PO-GO)

Amplification BF push-pull. Circuit imprimé.
Réceptions cadre ou antenne voiture par commutation (deux circuits séparés).

Haut-parleur 8 x 14 cm. Prise pour casque ou H.P.S.

Alimentation par pile 9 volts. Durée 250 heures
Coffret plastique, 2 tons. **Poignée 2 positions.**

Dim. : 215 x 150 x 65 mm. Poids 1,300 kg.

Valeur réelle : 26.800.

PRIX C.I.A. NF 189.00

LE DERNIER CRI en TRANSISTORS!

5 transistors + diode au germanium
4 touches. Haut-parleur 13 cm
11.000 gauss.


Commutation spéciale AUTO

Alimentation par 2 piles 4,5 V
(lampe de poche)

Coffret plastique gris ou beige - Garniture laiton doré - Cadran et poignée grenat.
Dimens. : 24 x 17 x 8 cm. Poids : 1,900 kg.

Valeur réelle : 25.600.

Prix C.I.A. 199.00

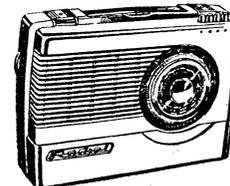

« MARTIAL » Type Vacances

7 transistors + 2 diodes
3 gammes d'ondes (OC - PO - GO)

Europe n° 1.
2 stations préréglées (Radio-Luxembourg)
Cadre antiparasite incorporé - Antenne télescopique. **Prise pour écoute personnelle au casque.**

● PRISE ANTENNE AUTO ●

Valeur réelle : 45.000.

PRIX C.I.A. 299.00



« Océanic »


Modèle Croisière.

Le récepteur vraiment UNIVERSEL pour l'appartement, le camping, l'auto. **DOUBLE PRISE** (antenne et haut-parleur).
6 transistors + 2 diodes - 3 gammes d'ondes (OC - PO - GO). Antenne télescopique et cadre incorporé. Haut-parleur ticonal - **Prixe voiture.**

Dimensions : 270 x 190 x 95 mm.

Valeur réelle : 44.600

Prix C.I.A. 329.00

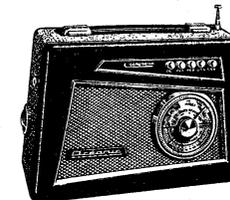

● ÉLECTROPHONE 4 VITESSES avec CHANGEUR de DISQUES automatique sur 45 TOURS ● ● 3 HAUT-PARLEURS ●



Amplificateur 2 lampes : ECL82 - E280.

Transformateur d'alimentation Sect. 110-220 V.

Puissance 3,5 W


Potentiomètre tonalité « graves » « aigus ».
Valise gainée 2 tons. Dimensions : 47 x 32 x 19 cm.

Modèle à 3 HAUT-PARLEURS

1 HP de 19 cm A.P., 2 tweeters TW9.
PRIX C.I.A. NF 238.00

Modèle avec 1 HP de 19 cm.

PRIX C.I.A. NF 216.00

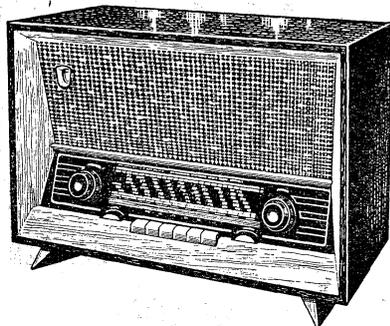

● LE FM POPULAIRE 60 ●

RÉCEPTEUR AM-FM 7 LAMPES
Cadre ferrocube orientable
1 elliptique 18x26 HI-FI.
2 HAUT-PARLEURS } 1 tweeter « aigus ».


LE CHASSIS « FM POPULAIRE 60 » complet, en pièces détachées PRIS en UNE FOIS..... NF **276.00**

CABLÉ-RÉGLÉ
En ordre de marche.
PRIX... **354.00 NF**
L'ÉBÉNISTERIE Grand luxe, gravure ci-contre. Dim. : 520x370x280 mm.
COMPLÈTE..... NF **119.80**
Ébénisterie Standard... NF **87.80**

● LUX FM 59 ●

RÉCEPTEUR AM/FM - 11 lampes Cadre à air blindé, incorporé, orientable
BLOC HF ACCORDÉ en AM. 4 HAUT-PARLEURS
Ampli BF HAUTE FIDÉLITÉ
L'ENSEMBLE COMPLET, des pièces détachées avec lampes et haut-parleur. Pris en une seule fois..... NF **429.00**
LE CHASSIS CABLÉ ET RÉGLÉ EN ORDRE DE MARCHÉ..... NF **551.40**

● TÉLÉVISION ●

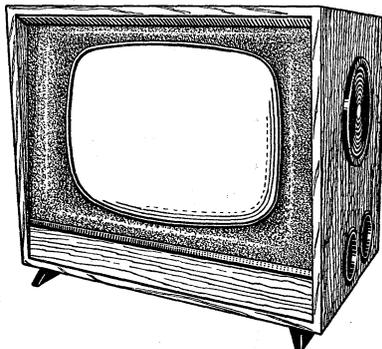

● LE TÉLÉ POPULAIRE 60 ●

(Décrit dans le HAUT-PARLEUR du 15 février 1960).
MULTICANAL (12 canaux)
Déviation statique 90°
Alimentation par transformateur 110/245 V et redresseur « SIEMENS »
Filaments alimentés en parallèle.
Commande automatique de contraste.

Présentation en élégante ébénisterie forme visière. (Gravure ci-contre.)
COMPLÈT, en pièces détachées avec tube cathodique 43/90°..... NF **716.50**
L'ébénisterie complète. Prix..... NF **185.35**
Se fait en 54 cm. Nous consulter.

TÉLÉ POPULAIRE « Tout Écran » MULTICANAL, 17 lampes. Alim. par redresseurs.
Secteur 110/220 volts. Déviation 90°. Livré avec TÉLÉBLOC câblé et réglé. COMPLÈT, en pièces détachées avec lampes de tube cathodique..... NF **716.50**

« L'OSCAR 43 cm/90° » MULTICANAL, 20 lampes. Alim. par transfo.
Secteur 110/240 volts. Livré avec TÉLÉBLOC câblé et réglé. COMPLÈT, en pièces détachées avec lampes et tube cathodique..... NF **775.00**

« L'OSCAR 54 cm/90° »

Même montage que « L'OSCAR 43 cm/90° » mais avec tube cathodique de 54 cm. COMPLÈT, en pièces détachées, AVEC lampes et tube cathodique..... NF **898.75**

● ÉLECTROPHONES ●

● Amplificateur 3 lampes. Puissance 5 W.
● TOURNE-DISQUES 4 vitesses.
Réglage séparé « graves » « aigus » par correcteur BAKANDALL

● MONTAGE STANDARD ●

1 haut-parleur
COMPLÈT, en pièces détachées, avec tourne-disques « MELODYNE » et valise luxe 2 tons..... NF **224.00**

● MONTAGE HI-FI ●

3 HAUT-PARLEURS
COMPLÈT, en pièces détachées, avec CHANGEUR à 45 tours et valise luxe 2 tons..... NF **342.00**



● TRANSISTORS ●

« LE TROUBADOUR 59 » PORTATIF 6 TRANSISTORS - CLAVIER 3 touches
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)

● VÉRITABLE PRISE ANTENNE VOITURE ●
Cadre s/ferrocube incorporé
SORTIE PUSH-PULL

Absolument complet, en pièces détachées, en une seule fois. Prix forfaitaire..... NF **194.50**
La même réalisation en 5 transistors (sans sortie P-P).
PRIX FORFAITAIRE..... NF **177.00**
Dimensions : 25x18x8 cm.

« LE TROUBADOUR 60 » *

7 transistors diode - Haut-parleur 17 cm.
3 gammes d'ondes (OC-PO-GO).
PRISE ANTENNE AUTO

COMPLÈT, en pièces détachées, pris en 1 seule fois..... NF **236.00**

Pour toute demande de DOCUMENTATION, joindre 5 timbres, S.V.P.

RADIO-ROBUR 84, boulevard Beaumarchais, PARIS-XI^e. Tél. : ROQ 71-31.
R. BAUDOIN, ex-Prof. E.C.T.S.F.E. C. C. postal 7062-05 PARIS
TOUS LES RÉCEPTEURS et TÉLÉVISEURS des Grandes marques à notre succursale
R. T. M. B. 7, rue Raoul-Berton, à BAGNOLET (Seine).



LA RADIO FACILE...

... PREMIER PAS VERS L'ÉLECTRONIQUE!

L'Avenir est à l'Électronique : Télécommande - Automation - Cerveaux électroniques - Cybernétique - Machines transferts - Télévision, etc.
D'où viennent ces Techniques nouvelles et leurs créateurs

DE LA RADIO !...

Par le détour facile de la Radio, vous aussi, vous vous initierez à l'Électronique et vous deviendrez des techniciens avertis.
Les bons techniciens sont rares : notre méthode de radio sera votre première étape vers une situation « à la page ».

● SOMMAIRE DE LA MÉTHODE ●

- Notions d'Electricité - Principe de la réception - Le matériel - Eléments du récepteur : Châssis - Condensateurs - Résistances - Transformateurs - Haut-parleurs - Système d'accord - Lampes électroniques - Transistors et circuits imprimés.
- Introduction au montage : Comment lire le schéma général de principe.
- Câblage du récepteur : Lecture du schéma d'alimentation - Chauffage.
- Basse-fréquence : Lecture du schéma B.F. - Préamplificateurs B.F. - Contrôle de tonalité - Prise de P.U. - H.P. supplémentaire (divers cas de fonctionnement).
- Moyenne fréquence : Lecture du schéma M.F. - Sélectivité variable - Filaments « lampes » - Circuit haute tension - Alimentation des récepteurs « Tous courants » - Doubleur de tension - Filtrage par le moins - Régulation des tensions (par stabilisateur à gaz, par régulateurs électroniques).
- Changement de fréquence : Lecture du schéma oscillateur, mélangeur, indicateur d'accord.
- Essais et alignement : Alignement sans instruments de mesure.
- Améliorations : Préamplificateur H.F. - Changements de fréquence par lampes et séparés - V.C.A. - Contre-réaction - Tone-contrôles - Montage parallèle - Montage symétrique.
- Dépannage rapide : Examen auditif - Essais préliminaires - Mesure des tensions.
- Méthode progressive de dépannage : Etude de toutes les pannes.
- Pannes spéciales aux Tous courants ● Pannes intermittentes ● Réparation des H.P. ● Moyens de fortune ● Calcul d'un transfo d'alimentation ● Modernisation.

DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES - ORGANISATION DE PLACEMENT
Essai gratuit à domicile pendant un mois
SATISFACTION FINALE GARANTIE ou REMBOURSEMENT TOTAL

Insigne de l'Ecole offert par les Anciens élèves à l'inscription

Envoyez-nous ce coupon (ou sa copie) ce soir
Dans 48 heures vous serez renseigné

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20, r. de l'Espérance PARIS (13^e)

Messieurs,
Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre intéressante documentation illustrée N° 4 424 sur votre nouvelle méthode.

« LA RADIO FACILE »

Nom, Prénom.....
Adresse complète.....

GALLUS PUBLICITÉ

Alfar

48, rue LAFFITTE, 48
PARIS-IX^e

PAR LA QUALITÉ DE SES RÉALISATIONS
SEUL

Alfar

Alfar

48, rue LAFFITTE, 48
PARIS-IX^e


est en mesure de rivaliser avec les plus grandes marques mondiales

**Le 1^{er} RÉCEPTEUR
réellement UNIVERSEL
à TRANSISTORS de PUISSANCE
(Puissance modulée 2 WATTS)
« LE SATELLITE »**

Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » n° 1021 du 15-9-1959.


SORTIE PUSH-PULL 2 WATTS
La puissance modulée et la musicalité du « SATELLITE » sont comparables à celles d'un POSTE SECTEUR.
★ 7 TRANSISTORS « Thomson » (37T1-36T1-35T1-2x96ST1-2x44T1 + diode).
★ **CONTROLE DE TONALITÉ** « graves », « aiguës » très efficace.
★ **CLAVIER 5 TOUCHES** 3 gammes d'ondes (OC-PO-GO) **PRISE ANTENNE VOITURE**
(Bobinage séparé pour antenne voiture, commuté par touche)
PRISE P.U.

« SATELLITE I »

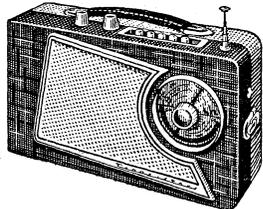


Coffret 2 tons 30x17x9 cm. HP elliptique 12x19. 10.000 g.
Toutes les pièces détachées.
Prix.. NF **308.58**
L'ENSEMBLE
pris en une seule fois
NF **240.00**

« SATELLITE II »

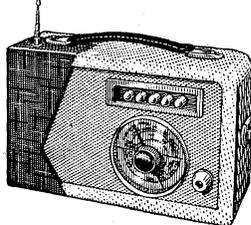

Coffret 2 tons : 26x19x9 cm. HP elliptique 10x14 cm.
Toutes les pièces détachées, NF **292.08**
L'ENSEMBLE
pris en une seule fois
NF **225.00**

« SATELLITE III »

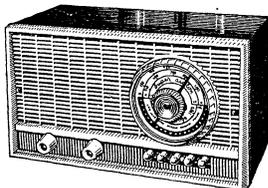

Récepteur d'appartement
Coffret matière plastique.
Dim. : 25x15x13 cm
HP ellipt. 10x14 cm.
Toutes les pièces détachées.
Prix. NF **277.08**
L'ENSEMBLE
pr. en une seule fois
NF **215.00**

FACULTATIF Antenne télescopique... NF **9.85**
3 piles 4V5 avec support... NF **4.30**


**AMPLIFICATEUR HI-FI
à TRANSISTORS
2 WATTS
« LILLIPUT »**
Documentation sur demande.

La différence entre les « SATELLITE I - II et III » réside uniquement dans la présentation et le diamètre des haut-parleurs.

● LE MONACO 60 ●

Des performances exceptionnelles
Une présentation très élégante

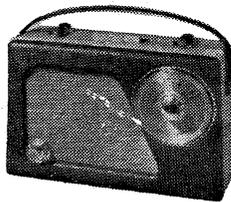6 transistors + diode
Bobinage séparé pour **ANTENNE AUTO**
2 gammes d'ondes (PO-GO).
CLAVIER 3 TOUCHES
Sortie push-pull.
Coffret 2 tons.
Dim. : 20x14x7,5 cm
COMPLET, en pièces détachées, pris en une seule fois... NF 195.00



Tous nos prix s'entendent taxes 2,83 %
port et emballage en plus
MACASINS OUVERTS tous les jours de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures



● STÉRÉOPHONIE ●

« LE STÉRÉO SPATIAL »

(Décrit dans le « HAUT-PARLEUR » n° 1017 du 15-7-1959)




Dimensions : 46x32x23 cm.

LES QUALITÉS DE CE MONTAGE JUGEZ VOUS-MÊME !...

★ Puissance totale : 9 watts.
★ Diaphonie : 50 db à 1.000 p/s.
★ Courbe de réponse : de 30 à 35.000 p/s ± 3 db.
★ Gain : 30 db.
★ Lampes utilisées : 12AT7 - 12AU7 - 2xEL84 - EM81 - EZ80.
★ **ÉQUILIBRAGE** par SYSTÈME BREVETÉ.
COMPLET, en pièces détachées (sans tourne disques), PRIS EN UNE SEULE FOIS... NF 250.00

● LE STÉRÉO MONDIAL ●

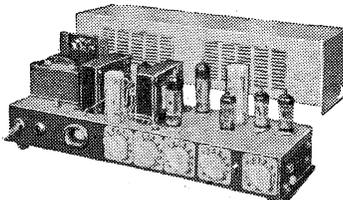

Dimensions : 400x135x105 mm.

● QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :
★ Puissance totale : 10 watts.
★ Diaphonie : 50 db à 1.000 p/s.
★ Courbe de réponse x de 30 à 50.000 p/s — 3 db.
★ Gain : PU = 40 db, MICRO : 60 db.
★ Lampes utilisées : 2x12AX7 - 12AU7 - 2xEL84 - EZ80 - EM81.
★ **ÉQUILIBRAGE** par Système Breveté.
COMPLET, en pièces détachées.
PRIS EN UNE SEULE FOIS... NF 196.00
(Supplément pour TRANSFO ULTRA-LINÉAIRE à prise d'ECRAN NF 54.40)

● TOURNE-DISQUES ●

4 VITESSES. Têtes stéréophoniques
« GARRARD »... NF **168.50**
« PHILIPS » Holland... NF **142.75**
« Lenco », Semi-professionnel... NF **236.50**

● TÊTES STÉRÉOPHONIQUES ●

★ Tête GE à réluctance variable « stéréo »... NF **77.00**
★ Tête GE à réluctance variable avec diamant.
Prix... NF **144.45**

EXPÉDITIONS IMMÉDIATES

Paris-Provence

Contre mandat à la commande ou contre remboursement.
TÉLÉPHONE : TRU 44-12 C. C. Postal 5775-73 PARIS

● LE ROYAL ●

UN MAGNÉ-
TOPHONE


vous assurant les meilleures reproductions sonores aisément réalisable par l'amateur.

● 2 VITESSES : 9,5 et 19 cm.

● **Rebobinage** rapide dans les 2 sens.

Verrouillage automatique de l'effacement. Prise de modulation et prise P.U.

— Bande passante 50 à 10.000 kc/s.
— Distorsion 1 % à 1.000 Hz.
— **Relevé séparé des « graves » et des « aiguës ».**
— **Dynamique d'enregistrement : 50 db.**
— **Dynamique d'effacement : 70 db.**
Présentation luxueuse mallette gainée, aisément transportable.
COMPLET, en pièces détachées avec platine mécanique dernier modèle, pour grandes bobines, avec compteur Ampli HF incorporé câblé et réglé, 612.02
lampes, HP, etc..... NF

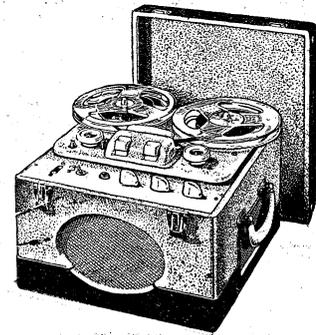

ENFIN LA VRAIE HI-FI A LA PORTÉE DE TOUS


Notre amplificateur STYLE MODERNE

« LE SURBOUM »

Ampli Hi-Fi utilisant les nouvelles lampes ECL82.

8 watts
Bande passante 16 à 20.000 p/s.
Présentation jeune 2 tons.

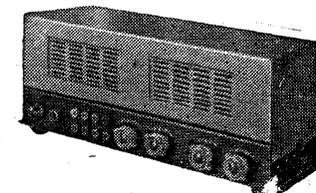COMPLET, en pièces détachées avec lampes et coffret... NF 152.30
(Préampli pour tête GE, supplément. NF 13.64)




« LE SENIORSON » DOUBLE PUSH-PULL 14 WATTS

Réglage distinct des graves-aiguës
Entrée pick-up
Entrée micro
mélangeables
TRANSFO HI-FI

à enroulements symétriques.
Lampes utilisées : 12AT7 - 2x12AU7 - 2xEL84 - EZ80,

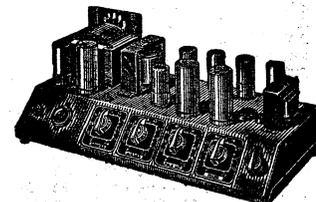COMPLET, en pièces détachées avec capot et lampes... NF 183.80



UN ÉLECTROPHONE DE CLASSE !...

« LE FIDELIO W 6 »

— Entrée micro
— 2 canaux
— 2 haut-parleurs
Réglage séparé des « graves » et des « aiguës » par 2 potentiomètres.
L'AMPLI COMPLET



prêt à câbler.
Prix: NF **61.74**
Les lampes.
Prix: NF **17.68**
La valise luxe.
Prix: NF **53.48**
GRAVES
1 haut-parleur 21 cm.
Prix: NF **20.65**

Dim. : 40x37x18 cm 1 HP piézo-électrique NF **13.60**


Catalogue général.

Contre 2 NF pour participation aux frais.

* * *

DES PRIX SENSATIONNELS...

« LE VALMY »

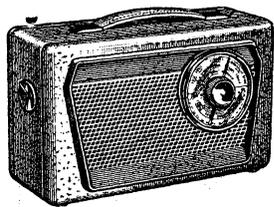

Récepteur à 6 transistors + 2 diodes, - 2 gammes d'ondes (PO et GO). Fonctionne avec 2 piles de 4,5 volts. Cadre ferro-cube. Prise d'antenne réelle pour voiture. Coffret gainé, dim. : 250x160x80 mm.
Prix exceptionnel..... **178.00**

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES
18-33-45 et 78 tours.
EXCEPTIONNEL..... 68.00

TOURNE-DISQUES « MELODYNE »
4 vitesses..... **70,00**
Changeur 45 t., 4 vitesses. **90,00**

ENSEMBLE POUR ÉLECTROPHONE
Valise (dimensions : 270x120x280 mm).
Tourne-disques, 4 vitesses. **106.00**
Châssis nu.....

ÉLECTROPHONE 4 VITESSES
avec platine Pathé Marconi. Complet en valise 2 tons. Dimensions : 360x270x140 mm..... **148.00**
La valise seule..... 15,00

ÉLECTROPHONE 4 VITESSES
avec platine Pathé Marconi, complet en valise 2 tons, HP Audax T17 PV8. Alternatif 110 et 220 V. Dimensions : 370x300x160 mm, en position fermée. Prix..... **172.50**

Electrophone, modèle haute fidélité avec platine Pathé Marconi, 3 HP, tonalité pour les graves et les aigus. Présentation magnifique en coffret 2 tons. Alternatif 110 et 220 volts. Dimensions 400x330x180 mm.
Exceptionnel..... 235.00

Une affaire exceptionnelle
quantité strictement limitée

ÉLECTROPHONE 4 VITESSES
avec platine Pathé Marconi et changeur pour les disques 45 tours. H.-P. de 19 cm. Changeur de tonalité pour les graves et les aigus. Alternatif 110-220 volts. Dimensions : 470x330x190. Valise 2 tons, couvercle dégonflable.
Prix exceptionnel..... **238.00**

ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE
avec platine Pathé Marconi.
En valise, complet en ordre de marche..... **285.00**

AUTO-TRANSFOS
220-100 volts, 50 VA..... **9,90**
220-100 volts, 70 VA..... **14,50**
220-100 volts, 120 VA..... **21,50**
220-100 volts, 2 ampères..... **31,00**
220-100 volts, 300 VA..... **48,00**

NOS JEUX DE LAMPES

- 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80.
- 6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 25Z5.
- 6A8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3.
- 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3GB.
- 6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6.
- ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1683.
- ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2.

LE JEU : **31,00**


- ECH42 - EF41 - EAF42 - EL41 - GZ40.
- UCH41 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41.
- 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4.
- 1R5 - 1T4 - 1S5 - 3S4 ou 3Q4.
- ECH81 - EB80 - EBF80 - EL84 - EZ80.
- ECH81 - EF80 - ECL80 - EL84 - EZ80.

LE JEU : **26,50**

A tout acheteur d'un jeu complet
il est offert gratuitement
UN JEU DE MF


« LE JOCKO » 5 lampes Rimlock
3 gammes : PO, GO, OC. Ebénisterie luxe.
Dim. : 320x200x180 mm. Complet en pièces détach. **108.00**
En ordre de marche..... **118,00**

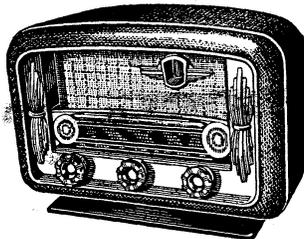« LE RECOLLETS »
(Décrit dans Radio-Plans, février 1960)




Récepteur alternatif 5 lampes, 3 gammes (PO-GO-OC), cadre incorporé. Dim. : 320x215x165. Complet en pièces détachées..... **118.00**
En ordre de marche..... **128,00**

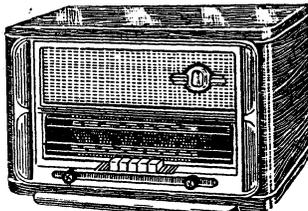« LE SAINT-MARTIN »
Récepteur 6 lampes à touches
(Décrit dans Radio-Plans, mars 1959)



4 gammes OC, PO, GO et BE + PU. Cadre incorporé. Dimensions : 360x240x190 mm. Complet, en pièces détachées..... **135.00**
En ordre de marche..... **145,00**

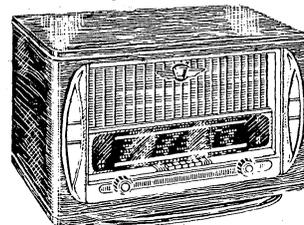« LE SAINT-LAURENT »
Récepteur 6 lampes - 4 gammes



Alternatif avec cadre à air orientable. Bloc à touches. Dimensions : 440x230x285 mm. Complet, en pièces détachées..... **175.00**
En ordre de marche..... **185,00**

« LE MAGENTA »
Récepteur 7 lampes
4 gammes. Cadre à air, 2 H.-P. Haute fidélité. Présentation sobre et élégante. Dim. : 515x280x360 mm. **245.00**
Complet en pièces détach. **260,00**
En ordre de marche.....

RADIO-PHONO ALTERNATIF
équipé d'un tourne-disques 4 vitesses
6 lampes, cadre incorporé, 4 gammes OC-PO-GO-BE + PU. Complet en pièces détachées... **305.00**
En ordre de marche..... **320,00**

CONSOLE RADIO-PHONO
Châssis seul, 6 lampes, 4 gammes, sur secteur alt., avec cadre à air... **135,00**
Tourne-disques 4 vitesses... **68,00**
Cache et décor..... **12,00**
Console nue en chêne clair ou noyer, dim. 800x470x370.... **180,00**
Complet, en ordre de marche... **395.00**
Pour toute autre teinte : suppl. **15,00**

TOUS NOS PRIX EXPRIMÉS EN NF
s'entendent taxes comprises
mais avec port et emballage en sus

NOUVEAU « SUPER SPOUTNIK »

Décrit dans « Radio-Plans » de mars 1960.

ENCORE AMÉLIORÉ !

NOUVEAUX BORINAGES A RENDEMENT TOTAL
NOUVEAUX TRANSISTORS PLUS PERFECTIONNÉS

- Musicalité et puissance d'un bon poste secteur.
- Prise d'antenne auto.
- rendement d'un véritable poste auto.
- 3 gammes d'ondes avec OC.

● DEVIS DES PIÈCES DÉTACHÉES ●

Platine PRÉFABRIQUÉE avec résistances, condensateurs, transfo MF Driver..... **NF 46.00**
Jeu de 6 transistors choisis, de haut rendement + diode germanium..... **NF 85.00**
Bloc 3 gammes OC-PO-GO + cadre ferrite..... **NF 26.40**
CV « ARENA » avec cadran gravé + bouton..... **NF 15.20**
HP de 17 cm à gros aimant, spécial pour transistors avec transfo de sortie..... **NF 24.50**
Pot. int. boutons file, soudure décollage, bouchon étrier et divers. **NF 12.50**
Mallette grand luxe gainage tweed vulcano plastique indestructible avec bâti général de montage..... **NF 41.50**
Pile 9 V transistors très longue durée 500 heures..... **NF 6.40**
TOTAL..... NF 257.50

CARTON STANDARD KIT


NF 240.00

MAGNÉTOPHONE STANDARD 59
GARANTI 1 AN

● 3 MOTEURS ●
2 vitesses ● 2 pistes ● 2 têtes.

REBOBINAGE RAPIDE
Réglage par ruban magique.
Petites et grandes bobines.

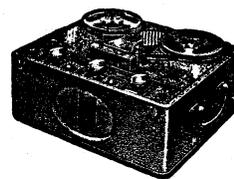Platine mécanique seule..... **NF 365**
Amplificateur..... **NF 145**
Maillette..... **NF 48**



CARTON STANDARD KIT


NF 538.00

COMPLÈT EN ORDRE DE MARCHÉ : **NF 650.00**

NOUVEAU SUPER TUNER STÉRÉOPHONIQUE

Décrit dans « Radio-Constructeur » de février 1960.

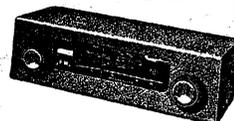ÉCOUTEZ LES ÉMISSIONS STÉRÉO-MULTIPLEX le samedi sur PARIS FM 90,35 Mc/s.



Adaptateur FM 7 lampes. Grande sensibilité : 1 micro-volt. Sortie Hi-Fi. Basse impédance.

Cadran démultiplié - Réglage par « Ruban Magic » - Coffret blindé givré - OR émail au four - 110-220 V. Permet la réception **NORMALE** ou en **STÉRÉOPHONIE** double canal - Standard français **R.T.F.** des émissions en stéréo sur FM. Livré avec tous les circuits sélecteurs et séparateurs incorporés, 2 sorties de modulation. Antenne comprise.

CARTON STANDARD KIT

NF 228.00

COMPLÈT EN ORDRE DE MARCHÉ - GARANTIE 1 AN..... **NF 298.00**

HAUTE FIDÉLITÉ ET STÉRÉOPHONIE

- PRÉ-AMPLI CORRECTEURS
 - AMPLIFICATEURS
 - ÉLECTROPHONES
 - HAUT-PARLEURS
- « VÉRITÉ »

LE PLUS VASTE CHOIX D'EUROPE... AU PRIX D'USINE

LENCO - GARRARD - SONOTONE - GOLDRING ELAC - GENERAL ELECTRIC - ELECTRO-VOICE

DÉMONSTRATION TOUS LES JOURS DANS NOTRE AUDITORIUM DE 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30, SAUF DIMANCHE ET LUNDI



175, rue du Temple, PARIS (3^e), 2^e cour à droite
Téléphone : ARChives 10-74 — Métro : Temple ou République
C.C. Postal : 1875-41 PARIS

FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI

CATALOGUE GÉNÉRAL contre NF 1,75

GALLUS PUBLICITÉ

A proximité de la gare de l'Est

RMT

Expéditions contre mandat à la commande ou contre remboursement

132, rue du Faubourg-Saint-Martin, PARIS-10^e
Téléphone : BOT. 83-30

C.C.P. Paris 787-89

ABONNEMENTS :

Un an NF 12.75

Six mois .. NF 6.50

Étranger, 1 an. NF 16.00

C. C. Postal : 259-10

PARAIT LE PREMIER DE CHAQUE MOIS

radio plans

la revue du véritable amateur sans-filiste

LE DIRECTEUR DE PUBLICATION Raymond SCHALIT

**DIRECTION -
ADMINISTRATION****ABONNEMENTS**

43, r. de Dunkerque,

PARIS-X^e. Tél. : TRU 09-92**RÉPONSES A NOS LECTEURS**

Nous répondons par la voie du journal et dans le numéro du mois suivant à toutes les questions nous parvenant avant le 5 de chaque mois et dans les dix jours aux questions posées par lettre par les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux conditions suivantes :

1° Chaque lettre ne devra contenir qu'une question.

2° Si la question consiste simplement en une demande d'adresse de fournisseur quelconque, d'un numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demande une enveloppe timbrée à votre adresse, écrit lisiblement, un bon réponse, une bande d'abonnement, ou un coupon réponse pour les lecteurs habitant l'étranger.

3° S'il s'agit d'une question d'ordre technique, joindre en plus un mandat de 1,00 NF.

J. K..., à Auxerre.

Quelles lampes du type Rimlock peuvent remplacer les lampes suivantes : ECH3 - EF9 - CY2 ?

Voici, dans la série Rimlock, les lampes ayant des fonctions équivalentes à celles que vous nous citez :

ECH3.....	ECH42
EF9.....	EF41
CY2.....	UY41

J. D..., à Toulouse.

A réalisé le téléviseur multicanal décrit dans le n° 143, constate que le HP laisse entendre des claquements secs au rythme de la fréquence verticale.

Il s'agit d'une induction de la base de temps « trame » sur le circuit de son.

Mais il nous est impossible de vous indiquer où le défaut se produit dans votre appareil.

Il faut d'abord opérer un découplage très soigné des alimentations anodiques des deux circuits (1.000 ohms série et 100 microfarads parallèles).

Se méfier des retours de masse. Au besoin, prévoir un circuit de masse de forte section en cuivre. Blinder les connexions d'entrée du son d'une manière totale.

Blinder les connexions du circuit de balayage, etc.

Pour trouver où est introduit le mal, essayez de supprimer la lampe de balayage. Si le mal subsiste, c'est que l'origine est dans l'oscillateur bloqué. Ce sera une première indication.

Essayez également d'alimenter provisoirement le son avec une source séparée.

A. S..., à Bondy.

Peut-on monter une prise de casque (2 écouteurs de 2.000 ohms en parallèle) directement sur la bobine mobile du haut-parleur et avec inverseur pour permettre l'écoute soit en haut-parleur, soit au casque. La lampe finale est une EL41, et l'impédance de la bobine est de 2 ohms 5 ?

Il n'est pas recommandé de placer un casque au secondaire du transfo de HP. En effet, le secondaire du transfo est prévu pour l'adaptation d'une impédance basse (2,5 ohms) alors que le casque fait 2.000 ohms. L'adaptation sera mauvaise.

On pourrait placer la prise de casque sur la plaque de la lampe finale, mais la puissance serait trop importante, il est préférable de la placer sur la plaque de la préampli BF.

Pour supprimer le HP il faut couper la bobine mobile du secondaire du transfo et la remplacer par une résistance de 5 ohms.

M. T..., à Dijon.

Nous demande si nous avons publié dans la revue une description d'adaptateur GO. Dans la négative, il nous demande de lui établir un plan avec lampe UCH42 ou ECH42 pour fonctionner avec un récepteur alternatif équipé de tubes 6V3.

Théoriquement, un adaptateur pour la réception des GO avec un poste comportant uniquement une gamme PO est parfaitement concevable.

Du point de vue amateur, cette réalisation est pratiquement impossible du fait que l'on ne trouve pas dans le commerce de bobinages adaptés à ce genre d'appareil.

Quant à leur exécution par l'amateur lui-même, nous le déconseillons, car la mise au point est très délicate.

L..., à Epinay.

Quelles sont les lampes de remplacement des : D121 - UF121 - BF451 ?

Voici les lampes de remplacement pour celles que vous nous citez :

Pour la D121.....	UAF41
Pour la UF121.....	UF41
Pour la BF451.....	UL41

E. C..., à Mons (Belgique).

A monté un récepteur push-pull, un tourne-disques et un magnétophone dans un même meuble, éprouve des difficultés d'audition de disques et nous demande de le dépanner.

1° Le ronflement que vous constatez doit pouvoir être supprimé par un blindage sévère des connexions et du commutateur I.

2° Pour l'enregistrement micro, il faudrait prévoir une commutation supplémentaire qui coupe complètement la liaison entre le récepteur et le magnétophone.

3° Cette coupure devra avoir lieu également pour la reproduction des disques.

4° Vous pouvez, à notre avis, effectuer la sortie diode sur la broche médiane du bloc.

J.-C. M..., à Flacé-lès-Mâcon.

Ayant construit un récepteur à lampes miniatures nous demande comment supprimer le ronflement qu'il perçoit.

D'autre part, il veut également brancher sur un P.P. un haut-parleur de 2,5 ohms et deux cellules statiques à l'aide d'un câble à trois conducteurs, et demande comment opérer.

De plus, il désire construire un 5 lampes piles secteur en série 96 et voudrait alimenter l'appareil à l'aide d'une valve 35 W4. Il nous demande si c'est possible.

1° Le ronflement que vous constatez peut parfaitement provenir du fait qu'aucune connexion n'est blindée. Il faut blinder le fil de liaison entre le curseur du potentiomètre et la grille de la 1S5.

2° La résistance doit faire 500 ohms et le condensateur 0,1 mF.

Vous ne pouvez pas utiliser un câble 3 fils pour le branchement de vos haut-parleurs, car il faut 2 fils pour le dynamique et 2 fils pour les cellules statiques.

3° Vous ne pouvez pas utiliser également votre valve 35W4 pour alimenter votre poste à piles. Nous vous conseillons plutôt de réaliser une boîte d'alimentation comme celle décrite dans notre n° 118 (août 1957).

SOMMAIRE

DU N° 150 AVRIL 1960

L'amplificateur de BF.....	23
Adaptateur FM ECC85 - EF89 (2)	
6 AL5 - EM84 - EZ80 - ECF80.....	27
Amplificateur de téléphone.....	32
L'amateur et les surplus.....	33
Améliorations des réceptions TV.....	37
Applications spéciales des transistors.	
Ensemble stéréophonique.....	40
Changeur de fréquence 4 lampes + la	
valve ECH81 - 6BA6 - 6AV6 - EL84 -	
EZ80.....	43
Pour une meilleure utilisation des	
haut-parleurs.....	47
Récepteur portatif 7 transistors muni	
d'une prise antenne auto.....	48
Nouveaux tubes pour la saison 1960-	
1961.....	53
Mise au point des récepteurs de trafic.	60
Rappel aux débutants d'une mesure	
simple.....	64

V. L..., à Muides-sur-Loire.

Est-il possible de se servir d'un indicateur visuel EM84 sur un ampli stéréo autre que celui de notre numéro d'août.

Vous pouvez sur votre ampli utiliser un tube EM84 comme indicateur visuel de balance.

Il vous suffira d'adopter des transfo de sortie à deux secondaires identiques à ceux de notre réalisation, et à brancher l'indicateur comme il est indiqué sur notre montage. Les valeurs des éléments pour ce circuit seront les mêmes.

D'autre part, il est préférable d'effectuer l'équilibrage à faible puissance.

A. R..., à Limoges.

Est-il possible avec un récepteur à transistors de placer deux ou même huit transistors en HF non accordés ?

Il est possible théoriquement de monter des transistors HF à liaison aperiodique, mais le gain de sensibilité est beaucoup moindre qu'avec des lampes.

De plus, dans la pratique, il peut se produire des accrochages difficiles à éliminer. Aussi, nous vous déconseillons ce genre de montage.

(Suite page 66.)

BON DE RÉPONSE Radio-Plans

Compagnie Française THOMSON-HOUSTON

recherche, pour formation accélérée

CABLEURS PROFESSIONNELS

dans une proche banlieue Nord.

CANDIDATS

lib. serv. milit. et âgés moins de 35 a. Stage rémunéré pend. formation. Avant. soc. Se prés. ou écr. CFTB, 100 r. du Fossé-Blanc, Gennevilliers (S.).



PUBLICITÉ :

J. BONNANGE

44, rue TAITBOUT

- PARIS (IX^e) -

Tél. : TRINITÉ 21-11

EXTRAORDINAIRE
BIENFAIT DE LA**GYMNASTIQUE DES YEUX**FAIT VOIR NET
SANS LUNETTES

Le traitement facile que chacun peut pratiquer chez soi rend rapidement aux MYOPES et PRESBYTES une vue normale. Une ample documentation avec références vous sera envoyée gratuitement. Ecrivez à « O. O. O. » R. 67, rue de Bosnie, 73 et 75, BRUXELLES (Belgique). Résultat surprenant Décidez-vous puisque c'est gratuit.

Le précédent n° a été tiré à 42.457 exemplaires
Imprimerie de Sceaux 5, rue Michel-Charaire, Sceaux

LA LIBRAIRIE PARISIENNE

43, rue de Dunkerque, PARIS-X^e — Téléphone : TRU. 09-95
possède l'assortiment le plus complet de France en ouvrages sur la radio. En voici un aperçu.

La Librairie Parisienne est une librairie de détail qui ne vend pas aux libraires. Les prix sont susceptibles de variations.

RADIO - TÉLÉVISION - NOUVEAUTÉS - RÉIMPRESSIONS

- R. ASCHEN. *Installation, mise au point et dépannage des récepteurs de télévision.* Un volume 16 x 25, 76 pages, 47 figures, 1960, 250 gr NF 7,50
- Paul BERCHE. *Pratique et théorie de la T.S.F.* 15^e édition 1959 refondue et modernisée par Roger A. RAFFIN. Le volume relié, format 16 x 24, 926 pages, 665 schémas, 1 kg. 500 NF 55,00
- R. BESSON. *Théorie et pratique de l'amplification B.F.* Un volume broché 326 pages, 230 figures, 2^e édition 1959, 400 gr. Prix NF 13,50
- R. BESSON. *Réalisation, mise au point et dépannage des récepteurs à transistors.* 1^{re} partie : Rappel des principes techniques - Technologie des éléments, dépannage et réglage. 2^e partie : Schémas HF. 3^e partie : Schémas BF. En annexe : 2 exemples de réalisations. 64 pages, format 27 x 21, schémas 1960, 250 gr. NF 7,50
- Michel BIBLOT. *Cours de technologie radio.* Tome I : *Les matières d'œuvre et pièces détachées.* Un volume broché 16 x 25, 152 pages, 43 figures, 36 tableaux, 1960, 300 gr NF 12,00
Tome II : *Matériels basse fréquence et d'exploitation radio.* Un volume broché 16 x 25, 176 pages, 72 figures, 15 tableaux, 1960, 350 gr NF 13,00
Cet ouvrage intéressera les élèves préparant le brevet industriel de radio-électricien ou le brevet de radiotechnicien, les candidats préparant les concours pour le recrutement des techniciens des P.T.T., de la R.T.F. et des opérateurs radiotélégraphistes à bords des stations.
- Jean BRUN. *Problèmes d'électricité et de radio-électricité (avec solutions).* Un volume 14,5 x 21, 196 pages, 500 gr .. NF 15,00
- Caractéristiques universelles des transistors, types BF faible puissance,* 40 pages 21 x 27, figures et schémas, 1960, 200 gr. Prix NF 5,40
- Marthe DOURIAU. *Apprenez la radio en réalisant des récepteurs.* Sixième édition revue et modernisée 1959. Un volume 16 x 24, nombreux schémas. 250 gr... NF 6,00
- Marthe DOURIAU. *La construction des petits transformateurs (toutes leurs applications).* Neuvième édition revue et augmentée 1959. Un volume 15,5 x 23,5 210 pages, 500 gr NF 9,00
- Marthe DOURIAU. *Formulaire d'électronique, radio, télévision.* Un volume format 11 x 15 cm, 178 pages, sous reliure plastique, 3^e édition 1959, 200 gr. NF 9,75
- Ch. GUILBERT. *La pratique des antennes TV-FM. Réception - Emission.* Un volume 136 pages, 111 figures, 1960, 300 gr. Prix NF 9,00
- GUILBERT. *Technique de l'émission-réception sur ondes courtes.* Réalisation complète de la station de l'amateur et pratique du trafic sur O.C. Un volume relié 276 pages, 226 figures 1959, 750 gr NF 27,00
- P HÉMARQUINER. *La pratique de la stéréophonie.* Un volume de 160 pages 13,5 x 21 cm, avec de très nombreuses figures, photographies et des schémas pratiques, 1959, 200 gr NF 8,70
- Fernand HURÉ. *Dépannage et mise au point des radio-récepteurs à transistors.* Les éléments constitutifs d'un récepteur superhétérodyne à transistors. Les instruments de mesures nécessaires. Précautions à observer au cours de dépannage. Méthodes générales de recherches des pannes et de la mise au point d'un récepteur. Vérification des postes auto à transistors. Tableaux annexes. Un volume relié 15 x 21, très nombreux schémas, 1960, 500 gr .. NF 1200
- F. JUSTER. *Pratique intégrale de la télévision,* 2^e édition revue et augmentée d'un supplément traitant des bandes U.H.F. IV et V permettant ainsi leur adaptation sur des récepteurs anciens à une seule bande. Un volume format 14,5 x 21, de 508 pages, avec supplément de 16 pages, 700 gr. Prix NF 25,90
- Fred KLINGER. *10 montages modernes à transistors,* 72 pages, schémas 1959. 150 gr. Prix NF 5,40
- M. LEROUX. *Montages pratiques à transistors.* Un volume 168 pages, 2^e édition revue et augmentée 1959, 300 gr... NF 7,90
- Michel R. MOTTE. *Les transistors. Principes et montages.* Suivis d'un recueil de 100 schémas pratiques, 4^e édition 1959. Un volume broché, 140 pages, 250 gr.... NF 6,80
- A.V.J. MARTIN. *Télévision pratique, I. Standards et schémas,* 248 pages, format 16 x 24 avec 250 illustrations, 1959, 450 gr NF 15,00
Prix NF 15,00
- A.V.J. MARTIN. *Télévision pratique, II. Mise au point et dépannage.* Un volume format 16 x 24, de 211 pages, très illustré, 1959, 600 gr NF 18,00
- A.V.J. MARTIN. *Télévision pratique, tome III. Equipement et mesure - Conseils aux dépanneurs - La construction des appareils de mesure,* 341 pages, 16 x 24, 186 figures et schémas, 1959, 650 gr NF 21,00
- L. PÉRICONE. *Construction radio* 3^e édition 1960. Cet ouvrage est rédigé dans le même esprit pratique que les précédentes éditions, mais les modèles choisis tiennent compte de l'actualité la plus récente de l'électronique : récepteurs à transistors, amplificateurs à haute fidélité, modulation de fréquence, téléviseur, etc. Un volume broché, 216 pages, 15,5 x 24 cm avec 144 figures, 400 gr NF 12,00
- L. PÉRICONE. *Les petits montages radio.* Un volume format 15 x 24, 144 pages, 104 figures, 1959, 300 gr NF 7,80
- L. PÉRICONE. *Les appareils de mesures en radio.* Un volume de 228 pages 16 x 24 cm, avec 192 figures. A la librairie NF 11,70 Franco NF 12,50
- J. POUCHER. *L'Installation des antennes de télévision. Préface et compléments par Maurice LORACH.* Livre pratique réalisé dans un esprit professionnel à l'usage des installateurs et des radio-électriciens. Ouvrage complet, 115 pages, abondamment illustré, 250 gr NF 8,50
- Roger A.-RAFFIN. *Cours de radio élémentaire.* Un volume 14,5 x 21. Relié. Nombreux schémas, 335 pages, 700 gr... NF 20,00
- Roger A. RAFFIN-ROANNE. *L'émission et la réception d'amateur.* Un volume 16 x 24, 736 pages, 800 schémas, nouvelle édition 1959 remise à jour. 1 kg 100. NF 35,00
- H. SCHREIBER. *Guide mondial des transistors.* Cet ouvrage présente : 1^o les caractéristiques homogènes de tous les types de transistors fabriqués en Europe (y compris l'U.R.S.S.) et aux Etats-Unis et classés dans l'ordre alphanumérique ; 2^o les types de remplacement possédant des caractéristiques équivalentes ; 3^o les tableaux par fonctions facilitant le choix des modèles à adopter. Une brochure format 22 x 15,5, 54 pages, 1959, 150 gr NF 5,40
- M.-G. SCROGGIE. *Technique de la radio, de l'électron au transistor.* Cours de base pour l'étude de la radioélectricité et de l'électronique. Un volume relié 456 pages, très nombreux schémas, 1960, gr. NF 27,00
- W. SOROKINE. *Le dépistage des pannes TV par la mire.* 126 photographies de mires relevées sur des téléviseurs en panne, avec le schéma du circuit correspondant au défaut observé. 48 pages, 27 x 21, 1960, 250 gr. NF 7,50
- W. SOROKINE. *Schémathèque 1960 Radio et Télévision,* 64 pages, 27 x 21, 1960, 250 gr NF 9,60

Il ne sera répondu à aucune correspondance non accompagnée d'une enveloppe timbrée pour la réponse.

CONDITIONS D'ENVOI

Pour le calcul des frais d'envoi, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

FRANCE ET UNION FRANÇAISE : de 50 à 100 gr. 0.50 NF ; 100 à 200 gr. 0.70 NF ; 200 à 300 gr. 0.85 NF ; 300 à 500 gr. 1.15 NF ; 500 à 1.000 gr. 1.60 NF ; 1.000 à 1.500 gr. 2.05 NF ; 1.500 à 2.000 gr. 2.50 NF ; 2.000 à 2.500 gr. 2.95 NF ; 2.500 à 3.000 gr. 3.40 NF.

ETRANGER : 0.20 NF par 100 gr. Par 50 gr. en plus : 0.10 NF. Recommandation obligatoire en plus : 0.60 NF par envoi. Aucun envoi contre remboursement.

Paiement à la commande par mandat, chèque, ou chèque postal (Paris 4949-29). Les paiements en timbres ne sont pas acceptés.

Visitez notre librairie, vous y trouverez le plus grand choix d'ouvrages scientifiques aux meilleurs prix.

Ouverte de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30, tous les jours sauf le lundi.

L'AMPLIFICATEUR DE BF

Par L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S. E.

Les articles précédents nous ont conduits jusqu'à la sortie du DÉMODULATEUR ou DISCRIMINATEUR. Il faut maintenant étudier l'amplificateur de sortie pour récepteur à modulation de fréquence. Toutefois si l'on veut tirer de la modulation de fréquence tout ce qu'elle peut donner, il faut réaliser un amplificateur d'une excellente qualité. Le spectre acoustique utilisable dans un récepteur ordinaire à modulation d'amplitude ne s'étend pratiquement pas au-delà de 4 à 5 kHz. Quand il s'agit de modulation de fréquence, il faut aller jusqu'au-delà de 15 kHz. La différence considérable est celle qui sépare une réception quelconque d'une audition qui peut être réellement à HAUTE FIDÉLITÉ MUSICALE.

De plus, les oppositions entre le PIANISSIMO et le FORTISSIMO sont respectées parfaitement, alors que, dans la modulation d'amplitude, une compression systématique des contrastes est obligatoire. Le pianissimo est plus fort que dans la salle de concert... alors que le fortissimo est plus faible. Ce respect des nuances, ou, si l'on préfère de la DYNAMIQUE ORCHESTRALE implique que l'amplificateur soit capable de produire une PUISSANCE DE CRÊTE suffisante.

De tout cela, on peut conclure que si le principe de l'amplificateur demeure le même, sa réalisation doit faire l'objet de soins tous particuliers.

Le circuit de désaccentuation.

Nous avons vu précédemment que, dans le but de réduire le bruit de fond, on augmente artificiellement l'indice de modulation pour les fréquences les plus élevées. En d'autres termes avant d'introduire les fréquences élevées dans le modulateur, on leur fait subir une préaccentuation au moyen d'un circuit à résistance-capacité dont la constante de temps est déterminée. Pour que tout rentre dans l'ordre à la réception, il suffit donc d'utiliser un circuit réciproque, utilisant la même constante de temps.

Si la constante de temps adoptée à l'émission est de 75 μ s, on utilisera, par exemple, un circuit comme celui que nous avons représenté sur la figure 1.

Quelques principes.

Cherchons d'abord à définir quelles sont les conditions que doit remplir un amplificateur pour mériter réellement le qualificatif de haute-fidélité. Car enfin — il est à peine besoin de le dire — ce terme est aujourd'hui terriblement galvaudé. Un cer-

FIG. 1. — Un circuit de « désaccentuation » pour une constante de temps de 75 μ s.

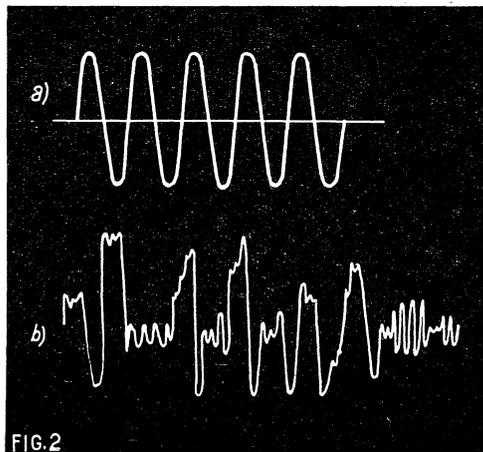
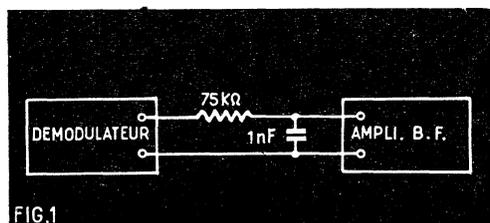


FIG. 2. — En a, une sinusoïde. En b, — ce qu'on voit — par exemple entre les bornes du haut-parleur. Il n'y a pas grand-chose de commun entre les deux courbes. Les variations rapides d'amplitudes sont des régimes transitoires.

tain genre de publicité lui a pratiquement enlevé toute signification précise. En premier lieu, cet amplificateur doit permettre de reproduire, avec un gain constant, la gamme entière des fréquences utiles. Or, celle-ci — nous l'avons déjà signalé — s'étend depuis quelques périodes par seconde jusqu'au delà de quinze mille. En d'autres termes, la courbe de réponse doit être horizontale. Rappelons que ce diagramme fournit la tension de sortie pour une tension d'entrée constante, en fonction de la fréquence.

Il faut d'ailleurs remarquer immédiatement qu'il est pratiquement indispensable de pouvoir modifier cette courbe de réponse, pour corriger les déficiences de certains éléments. On peut compenser le défaut de rendement d'un haut-parleur dans le grave en augmentant la valeur du gain de l'amplificateur dans cette région.

L'examen de la courbe de transmission ne permet, en toute objectivité, de connaître le comportement de l'amplificateur que s'il est attaqué par des tensions sinusoïdales. Or, il suffit d'examiner l'allure d'un courant téléphonique à l'oscillographe pour se convaincre que la sinusoïde n'existe que sur le papier... En réalité, les tensions transmises présentent de continuelles et brutales variations d'amplitude (fig. 2 a et b). On dit, en termes techniques, qu'il s'agit de régimes transitoires ou — plus simplement encore, pour abrégé, de transitoires.

Comportement en régimes transitoires. Caractéristique de phase.

Le comportement d'un amplificateur en régime transitoire dépend, certes, de la caractéristique de fréquence, mais aussi de la caractéristique de phase.

Un amplificateur ne présente pas de distorsion de phase quand le temps de transit, ou de passage, dans l'amplificateur, est le même, quelle que soit la fréquence.

En général, on exprime le déphasage en fonction de l'angle de phase et, dans ces conditions, le déphasage d'un amplificateur parfait, doit varier proportionnellement à la fréquence.

On a prétendu que la caractéristique de phase d'un amplificateur est sans aucune importance parce que notre oreille n'est pas sensible à un écart de phase. Cette prétention est fautive. Il est certain que l'oreille ne peut pas juger le déphasage qui existe entre deux sons continus. Mais elle est, au contraire, extrêmement sensible aux « attaques » et aux brusques variations d'intensités qui sont précisément les régimes transitoires.


Un amplificateur présentant une mauvaise caractéristique de phase peut permettre la reproduction parfaite du son d'un diapason ou d'une flûte parce que ce sont des variations presque parfaitement sinusoïdales. En revanche, l'attaque de la corde par l'archet, la percussion du marteau de feutre frappant la corde du piano, seront très mal reproduites.

Or, comme nous l'avons déjà précisé plus haut, la reproduction de la musique instrumentale ou vocale est une suite de transitoires. Si la caractéristique de phase est mauvaise, la musique reproduite manquera de mordant, elle sera sans accent, elle prendra précisément ce caractère arrondi visqueux, invertébré de « musique en conserve » qu'à juste titre, ont dénoncé de nombreux discophiles.

Essais en signaux rectangulaires.

La courbe de transmission classique ne renseigne que sur le comportement de l'amplificateur en régime sinusoïdal continu. Mais on peut étudier le comportement de l'amplificateur quand il est soumis à des signaux rectangulaires d'amplitude constante. On observe la forme et l'amplitude des signaux obtenus à la sortie. Cette essai donne des renseignements beaucoup plus complets que la classique courbe de réponse. Pour que les signaux rectangulaires soient transmis, entre 50 et 15.000 Hz, il faut, en réalité, que la courbe de réponse s'étende bien en deçà et bien au-delà de ces deux fréquences limites. Le simple examen des fréquences

FIG. 3. — Déformation des signaux apportée par un manque de transmission des fréquences basses.

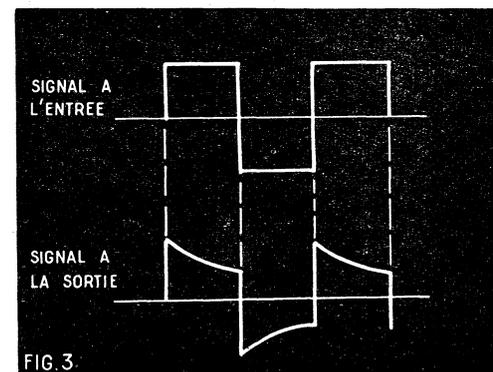

COLLECTION
LES SÉLECTIONS DE " SYSTÈME D "

Numéro 61 :

TREIZE THERMOSTATS
POUR TOUS USAGES

Prix : 0,60 NF

Un petit ouvrage qui vous rendra de
grands services.

Ajoutez pour frais d'expédition 0,10 NF à votre chèque postal (C. C. P. 259-10) adressé à « Système D », 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e. Ou demandez-le à votre marchand de journaux.



J'ai compris

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION
grâce à

L'ÉCOLE PRATIQUE
D'ÉLECTRONIQUE

Sans quitter votre occupation actuelle et en y consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez la RADIO qui vous conduira rapidement à une brillante situation.
Vous apprendrez Montage, Construction et Dépannage de tous les postes.
Vous recevrez un matériel ultra moderne : Transistors, Circuits imprimés et Appareils de mesures les plus perfectionnés qui resteront votre propriété.
Sans aucun engagement, sans rien payer d'avance, demandez la

*première
leçon gratuite!*

Si vous êtes satisfait vous ferez plus tard des versements minimes de 12,50 N.F. à la cadence que vous choisirez vous-même. A tout moment vous pourrez arrêter vos études sans aucune formalité.

Notre enseignement est à la portée de tous et notre méthode vous émerveillera !...

ÉCOLE PRATIQUE
D'ÉLECTRONIQUE
Radio-Télévision
11, Rue du Quatre-Septembre
PARIS (2^e)

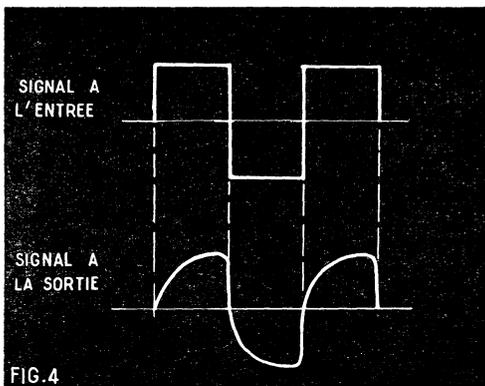


FIG. 4. — Déformation des signaux apportée par un manque de transmission des fréquences élevées.

rectangulaires reproduites permettra de se rendre compte des défauts de l'amplificateur. C'est ainsi, par exemple, qu'une déformation comme celle de la figure 3 indique que les fréquences basses ne sont pas correctement transmises.

Si le signal est déformé comme sur la figure 4, c'est, au contraire, un défaut de transmission des fréquences élevées qui se manifeste dans l'amplificateur.

Si l'amplificateur permet la transmission correcte des signaux rectangulaires, c'est qu'il est parfaitement apte à la reproduction des phénomènes transitoires. En d'autres termes, sa caractéristique de phase est excellente.

Les courbes « isophoniques » (fig. 5).

La sensibilité de l'oreille varie avec la fréquence, mais, ce qu'on peut appeler la courbe de *sensibilité différentielle* varie avec l'intensité. Il résulte de ces observations des conséquences extrêmement importantes, quand on veut obtenir une reproduction parfaite. Et c'est une chose qui est généralement à peu près totalement ignorée des usagers.

Ces phénomènes fondamentaux se traduisent par le tracé des courbes dites *isophoniques*, ou, ce qui veut dire la même chose, *d'égales intensités*.

On cherche quelle puissance acoustique il faut mettre en œuvre à 1.000 Hz pour obtenir un son tout juste perceptible. On trouve ainsi pour une oreille dite *normale* 10^{-12} watt acoustique par mètre carré de surface (ou 10^{-16} watt par centimètre carré), c'est le *seuil d'audition*. Si l'on fait varier la fréquence, on obtient la courbe I de la figure 5 qui traduit le fait que l'oreille est beaucoup moins sensible pour les notes graves que pour le son correspondant à 1.000 Hz. En revanche, la sensibilité est notablement plus grande dans la région 2.000 - 2.500 Hz. Après quoi, elle diminue de nouveau pour devenir pratiquement nulle entre 15.000 et 20.000 Hz.

L'échelle choisie pour les fréquences est, comme il se doit, logarithmique.

L'échelle des puissances est graduée en décibels.

FIG. 5. — Les courbes « isophoniques » ou d'égale intensité sont tracées de manière à obtenir la même sensation d'intensité pour les différentes fréquences. La première, en bas, correspond au seuil d'audition.

On notera que la sensibilité de l'oreille varie énormément en fonction de la fréquence. Pour le seuil d'audition (1), il y a un écart de 60 dB entre le maximum de sensibilité et les basses fréquences. Il faut donc 1 million de fois plus de puissance à 50 Hz qu'à 2.000 pour obtenir la même sensation sonore.

Rappelons qu'un écart de 30 décibels correspond à un rapport de puissance de 1.000 et un écart de 60 décibels à 1.000.000.

La courbe I indique donc qu'entre 100 et 200 Hz, il faut mettre en jeu une puissance mille fois plus grande qu'à 1.000 Hz, pour produire un son tout juste perceptible.

A 40 Hz, la puissance doit être un million de fois plus grande. Notons encore que la puissance acoustique peut s'exprimer en « phones ». Il suffit, pour cela, que le niveau *zéro phone* ait été précisément choisi égal à 10^{-12} watt par mètre carré.

La courbe I nous apprend également que l'oreille humaine est un instrument prodigieusement sensible. A 1.000 Hz, elle perçoit un son correspondant à une puissance de 10^{-16} watt par centimètre carré. Or, cette puissance, exprimée en termes courants, correspond à la centième partie d'un millionième de watt par centimètre carré.

On peut tracer d'autres courbes en choisissant non pas le seuil de perception, mais des intensités sonores de plus en plus élevées. La famille de courbes représentée sur la figure 5 correspond à des écarts de puissance de 10 dB, c'est-à-dire que chacune d'elle correspond à une puissance 10 fois plus élevée que la précédente et à une perception auditive de plus en plus forte.

Il n'est pas inutile de souligner que, dans la musique orchestrale, les écarts de puissance acoustique mise en jeu dans une œuvre musicale peuvent atteindre 60, 80 dB et, parfois, plus encore.

Quelques conséquences pratiques.

Le timbre d'un son ou, si l'on veut, sa *couleur musicale*, est cette qualité qui permet de distinguer une note de violon, de la même note, jouée sur une flûte ou un hautbois.

Physiquement, ce timbre est dû au fait que les sons musicaux ne sont pas « purs ». Il faut comprendre par là qu'ils ne sont pas sinusoïdaux, mais qu'on peut les considérer comme la superposition d'un certain nombre de composantes partielles et harmoniques dont les fréquences sont différentes de la fréquence fondamentale.

Or, les courbes de la figure 5 nous montrent pourquoi le timbre d'un instrument dépend de l'intensité du son perçu.

Supposons qu'une reproduction musicale soit parfaitement équilibrée pour une certaine intensité sonore. Si nous réduisons la puissance, elle ne sera plus parfaite. Les fréquences basses sembleront disparaître complètement, ainsi, d'ailleurs, que les fréquences les plus élevées.

Pour rétablir l'équilibre, il faudra donc accentuer relativement les fréquences les plus basses et les plus élevées.

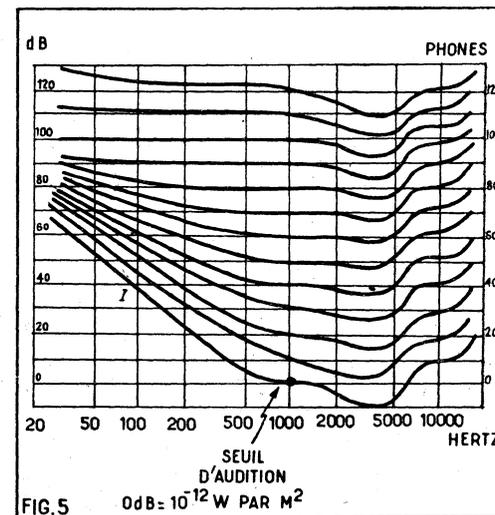


FIG. 5. — $0dB = 10^{-12} W \text{ PAR } M^2$

Si nous augmentons la puissance, c'est au contraire, les fréquences basses qui seront exagérées. Cet effet paraîtra d'autant plus nettement que les courbes isophoniques deviennent pratiquement horizontales quand le niveau d'intensité augmente. Il faudra donc, dans ce cas, atténuer relativement les fréquences basses. S'il s'agit de paroles, l'intelligibilité deviendra fort mauvaise, car cette qualité, qu'il ne faut pas confondre avec la *fidélité*, dépend essentiellement des fréquences moyennes.

Il résulte de tout cela que le « dosage » des fréquences basses, moyennes et élevées, doit varier avec la puissance acoustique fournie par l'amplificateur.

Un amplificateur donnant une reproduction parfaitement linéaire ne pourrait donner l'illusion d'une écoute directe que pour une seule valeur de la puissance.

Il faut donc en conclure que l'emploi d'un dispositif correcteur de tonalité est absolument indispensable... Nous reviendrons plus loin sur cette importante question.

La puissance nécessaire.

Les propriétés particulières de l'oreille humaine font que, en dépit de toutes les corrections, il est impossible d'obtenir une reproduction *correcte si le niveau est trop bas*. Le timbre des instruments est complètement faussé et l'audition s'enveloppe d'un brouillard épais.

Il faut donc obligatoirement prévoir un amplificateur capable de fournir une puissance relativement grande. Et cela est d'autant plus nécessaire que le transformateur d'énergie électrique en énergie acoustique, c'est-à-dire le haut-parleur, a un rendement toujours mauvais.

La puissance et la distorsion.

Quand on dit qu'un amplificateur peut fournir 10 watts modulés, on entend par là qu'il peut produire cette puissance électrique dans le circuit de charge, quand on introduit à l'entrée une tension sinusoïdale convenable. Mais tout l'amplificateur produit un certain *taux de distorsion*, qui croît avec la puissance.

Ce taux de distorsion est le rapport entre l'amplitude totale des harmoniques et le rapport de l'amplitude de la composante fondamentale.

On admet, en général, qu'une distorsion de 5 % est « tolérable ». Si le taux atteint

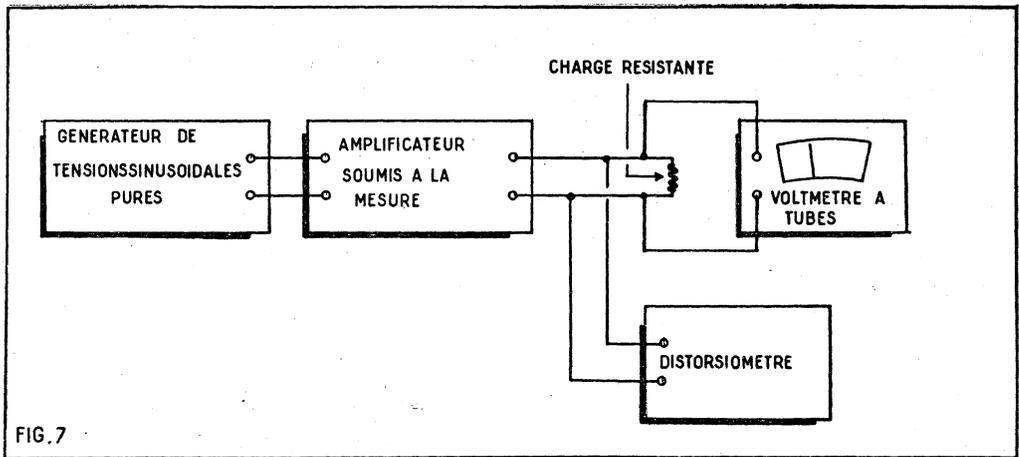


FIG. 7. — Montage de mesure permettant de tracer les courbes de réponse et de déterminer la distorsion.

10 %, la déformation des sons est évidente, même pour des non-techniciens. Au-dessous de 3 % la distorsion peut être considérée comme négligeable.

Il va sans dire que ces appréciations peuvent toujours être discutées. Il faut évidemment distinguer s'il s'agit de musique ou de paroles. La nature même de la musique doit intervenir. De plus, en toute rigueur, il faut aussi prendre en considération le rang de l'harmonique. L'oreille tolère beaucoup mieux la distorsion produite par des harmoniques de rang pair (comme H2 et H4). En revanche, la distorsion produite par H3 et H5 est très pénible à entendre...

Le moins qu'on puisse dire est que tout cela n'est pas très simple.

Courbes de distorsion.

En dépit de ce que nous venons de dire, simplifions ce problème et mettons tous les harmoniques dans le même sac. Admettons qu'ils aient tous la même influence. Mesurons la distorsion globale d'un amplificateur en fonction de la puissance produite.

Nous obtenons la courbe 6. Signalons en passant qu'il ne s'agit pas d'une courbe fictive, mais, précisément, du résultat des mesures effectuées en laboratoire sur un amplificateur réel.

Nous pouvons alors nous poser la question : quelle puissance peut produire cet

amplificateur ? Aucune réponse absolue ne peut être donnée, parce que la question manque d'une précision indispensable : le *taux de distorsion qu'on estime admissible*.

En revanche, si l'on nous demande : Quelle puissance peut produire cet amplificateur avec une distorsion inférieure à 10 % ?

Nous répondrons dans ces conditions : cet amplificateur peut produire 12 watts modulés.

Si l'on estime que la distorsion doit demeurer inférieure à 5 %, ce même montage n'est plus qu'un amplificateur de 9 watts.

Si l'on se fixe 3 % comme limite, nous n'avons plus entre les mains qu'un amplificateur de 7,5 watts...

Enfin, le fanatique de la *haute fidélité musicale* prétendra que ce même amplificateur ne peut fournir que 3 watts, car il estime que la distorsion doit demeurer inférieure à 1 % !

Cet exemple précis nous permet de formuler une conclusion : *parler de la puissance d'un amplificateur n'a aucun sens si l'on ne précise, en même temps, le taux de distorsion produit.*

La puissance moyenne et la puissance instantanée.

Pour tracer la courbe de la figure 6, nous avons utilisé le montage représenté schématiquement sur la figure 7. Nous avons introduit à l'entrée de l'amplificateur une tension sinusoïdale pure (donc, sans aucun harmonique). A la sortie de l'amplificateur, nous avons remplacé la bobine mobile du haut-parleur par une résistance pure, présentant la même valeur d'impédance.

La tension entre les deux extrémités de la résistance nous permet de connaître la puissance

$$W = \frac{E_2}{R}$$

$$\text{Puissance (watts)} = \frac{\text{Tension (volts)} \times \text{Tension (volts)}}{\text{Résistance (ohms)}}$$

Le distorsiomètre est un filtre qui élimine la composante fondamentale de la tension fournie pour ne laisser subsister que les composantes harmoniques. Ces dernières sont mesurées globalement ; le rapport Harmoniques/Fondamentale est précisément le *taux de distorsion*.

Mais la puissance ainsi mesurée est une *puissance moyenne*. En pratique, nous en avons déjà fait la remarque plus haut, l'amplificateur ne reçoit pas ces composantes sinusoïdales.

Dans ce dernier cas, il y a un rapport de 1 à 2, tout simplement entre la *puissance maximum* et la *puissance moyenne*. (Ce qui peut se démontrer très facilement en

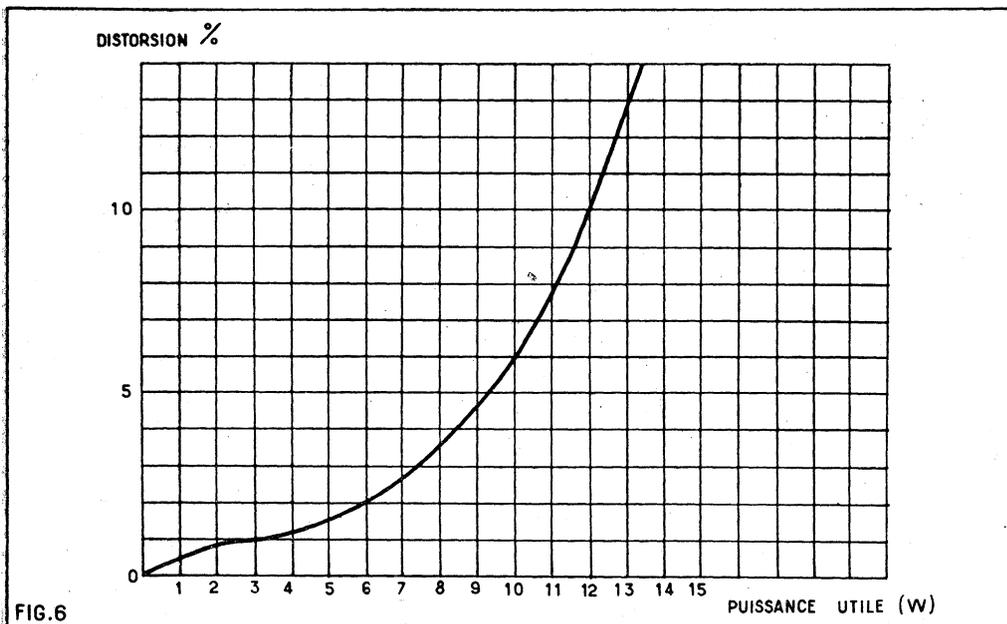


FIG. 6. — Courbe de distorsion d'un amplificateur en fonction de la puissance produite.

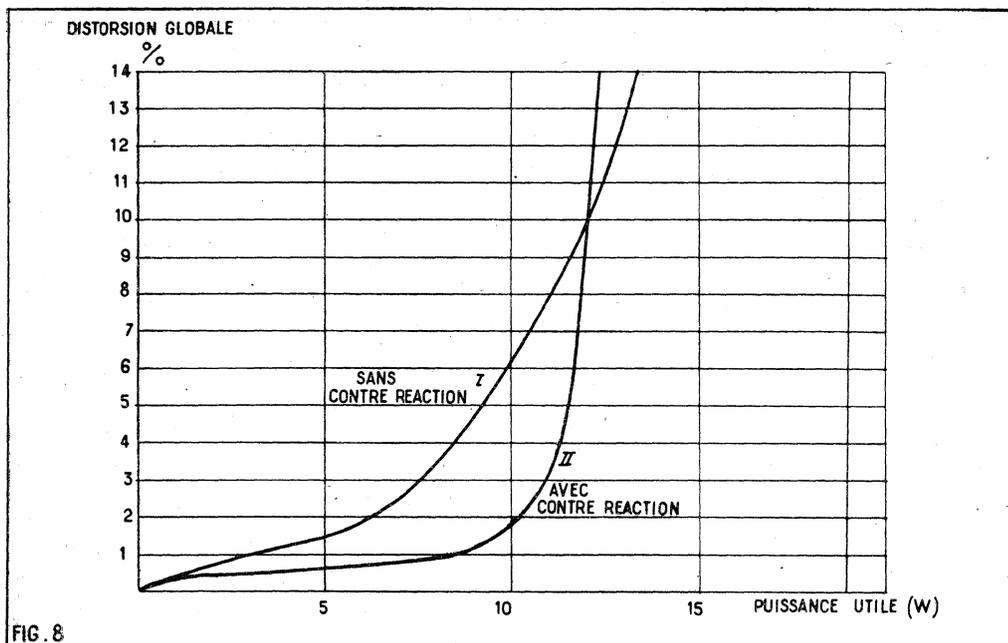


FIG. 8. — Courbe de puissance d'un même amplificateur avec et sans contre-réaction.

se souvenant qu'entre les valeurs efficaces et les valeurs maximales d'un courant sinusoïdale, il y a un rapport égal à $\sqrt{2}$.)

Si les tensions ne sont plus sinusoïdales, tout peut changer et, effectivement, tout change. L'examen oscillographique montre que dans une reproduction orchestrale, en particulier, le rapport entre la puissance de crête et la puissance moyenne peut s'élever jusqu'à des valeurs considérables. La puissance instantanée concentrée — en quelque sorte — dans un coup de grosse caisse, peut représenter 100 fois la puissance moyenne... Sans aller jusqu'à cette extrémité, on peut cependant admettre que le rapport entre les deux valeurs peut largement dépasser 10 pour cent pour de nombreux instruments. Il est sans doute inutile de souligner l'extrême importance de cette remarque.

Si la puissance moyenne qu'on obtient d'un amplificateur est de 1 watt (ce qui correspond à une puissance « d'appartement »), il se peut fort bien que, brusquement, et pendant un instant très court, cet amplificateur doive fournir 10 ou 15 W. La distorsion est négligeable quand le haut-parleur recevait 1 watt... mais elle devient considérable quand il s'agit de 15 watts. Il suffit, pour cela, de se reporter à la courbe de distorsion de la figure 6.

Pour un watt, la distorsion est de 0,5 %, ce qui veut dire que les oreilles les plus délicates ne peuvent même pas la soupçonner. En revanche, pour 15 watts, elle serait de l'ordre de 20 %... ce qui apparaît insupportable, même aux oreilles les plus frustes.

L'emploi de la contre-réaction n'arrange rien : au contraire. Reprenons le même amplificateur et appliquons-lui un taux modéré de contre-réaction. La courbe de reproduction qu'on peut obtenir alors est représentée en 11 sur la figure 8. La distorsion est naturellement réduite pour les puissances inférieures à 10 watts, mais elle monte ensuite très rapidement et, au-delà de 12 watts, devient beaucoup plus grande que s'il n'y avait pas de contre-réaction.

Il ne s'agit pas là d'un cas particulier, mais d'un cas absolument général. Il en est ainsi chaque fois qu'on applique le principe de la contre-réaction à un amplificateur.

Précisions sur la courbe de réponse.

Nous avons reconnu plus haut que la connaissance de la puissance que peut four-

nir un amplificateur ne signifiait absolument rien si l'on ignorait la valeur de la distorsion produite.

On juge souvent le comportement d'un amplificateur d'après sa courbe de transmission ou courbe de réponse. Celle-ci peut être relevée au moyen du montage déjà indiqué sur la figure 7, en mesurant cette fois, les tensions d'entrée pour obtenir une tension de sortie constante. On peut aussi faire l'inverse : introduire une tension d'entrée constante et mesurer la tension de sortie.

La présentation est souvent faite comme sur la figure 9. Mais une telle courbe ne signifie absolument rien, car on ignore totalement les conditions de la mesure et, en particulier, la puissance produite par l'amplificateur.

Courbes de transmission à puissance constante.

Reprenons l'amplificateur qui nous a déjà servi pour les indications précédentes et reprenons aussi le montage de la figure 7. Relevons la courbe de transmission à puissance constante. En d'autres termes :

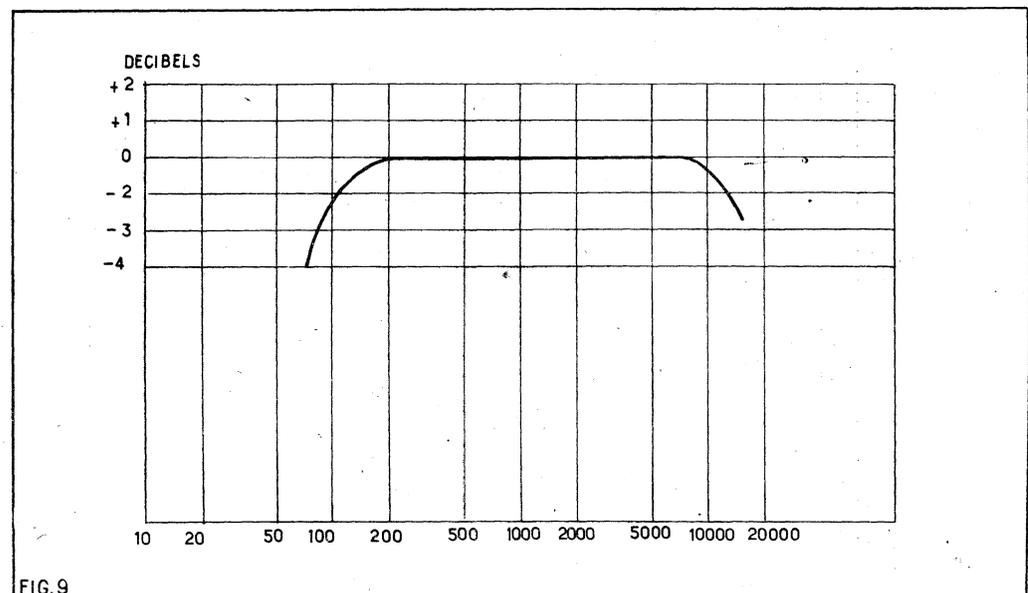


FIG. 9. — Une telle courbe de transmission ne signifie pas grand-chose car on ignore à quel « niveau » elle a été relevée.

l'indication du voltmètre électronique est maintenue constante et l'on mesure quelle tension d'entrée doit produire le générateur de tensions sinusoïdales pour obtenir ce résultat.

Si nous opérons de manière à produire 0,5 watt utile, nous obtenons la courbe de transmission I, sur la figure 10. Si nous n'avions que cette courbe pour juger et si nous ignorions qu'il s'agit d'une puissance de 0,5 watt, nous pourrions en conclure qu'il s'agit là d'un extraordinaire amplificateur. La bande passante à -3 dB s'étend, en effet, de 5 à 200.000 Hz.

Mais si nous opérons à plus grande puissance, 5 watts, par exemple, nous obtenons la courbe II. La bande reproduite ne s'étend plus que de 20 à 20.000 Hz. Ce n'est d'ailleurs pas si mal...

Enfin, la courbe III, correspondant à la pleine puissance, ne s'étend plus que de 50 à 20.000 Hz...

Si les trois courbes avaient été publiées, comme celle de la figure 9, beaucoup de nos lecteurs auraient conclu qu'il s'agissait de trois amplificateurs différents. Or... il s'agit bien du même.

Conclusions.

Que faut-il conclure de tout cela ? C'est très simple : il ne faut absolument pas choisir un amplificateur en fonction de la puissance moyenne qu'il peut fournir, mais en fonction de la puissance de crête. Les deux choses, nous venons de le voir, sont fort différentes. Pour obtenir une reproduction qui mérite réellement le qualificatif de « haute-fidélité musicale », il faut que la distorsion ne dépasse pas 5 %, même dans les « crêtes » de puissance comme il s'en produit toujours au moment des phénomènes transitoires. Il faut, d'autre part, une puissance moyenne assez élevée, faute de quoi la reproduction ne pourra pas être correcte : il s'agit là d'une conséquence inéluctable, due au comportement de notre oreille.

La qualité d'un amplificateur ne peut se déduire de la courbe de transmission que si l'on connaît les conditions exactes dans lesquelles les mesures ont été faites.

Cela découle nettement de la figure 10.

Mais comment choisir la puissance nominale vraie ?

(Suite page 35.)

Sa cathode est à la masse. Les bobinages oscillateurs sont insérés l'un dans le circuit grille l'autre dans le circuit plaque. Celui du circuit grille est accordé. Celui du circuit plaque est l'enroulement d'entretien. La résistance de fuite de grille est de 200.000Ω . Un condensateur de 82 pF est disposé entre la base de l'enroulement accordé et le sommet de la cellule de découplage du circuit plaque. Ce condensateur remplace celui qu'on est accoutumé de voir entre la grille et le sommet de l'enroulement accordé. L'enroulement d'entretien est relié à la plaque de la lampe par un condensateur de 10 pF . Sa base est à la masse. Sur le circuit accordé du bobinage oscillateur se trouvent deux condensateurs de 20 pF en série. Le signal HF recueilli sur la plaque de la triode HF est appliqué au point de jonction de ces condensateurs et de cette façon transmis à la grille de la changeuse de fréquence. Le mélange de ce signal et de l'oscillation locale se fait dans la triode changeuse de fréquence et le signal MF dont la fréquence est $10,7 \text{ MHz}$ apparaît aux bornes du primaire du transfo FF placé dans le circuit d'alimentation plaque de cette triode. Ce circuit contient également une cellule de découplage dont nous avons déjà fait mention. Ses éléments étant une résistance de 10.000Ω et un condensateur de 82 pF .

Aux bornes du circuit accordé de l'oscillateur local se trouve un condensateur de 10 pF en série avec une diode. Une résistance de $1 \text{ M}\Omega$ appliquée à la cathode de cette diode la composante continue du signal BF obtenu à la sortie du détecteur de rapport. La valeur de cette composante continue est fonction du désaccord. Elle modifie la conductibilité de la diode et, par conséquent, la capacitance de la branche formée par cette diode et le condensateur de 10 pF qui réagit sur la fréquence de l'oscillation locale. Cette action réciproque de l'accord sur la composante continue du signal détecté permet d'obtenir entre les deux un point d'équilibre qui correspond à l'accord exact sur l'émetteur. Ce dispositif constitue donc un réglage d'accord automatique ou contrôle de dérive qui facilite beaucoup le réglage sur la station et évite tout dérèglement en court d'audition.

Nous arrivons maintenant à la partie à câbler. Le secondaire du transfo MF du bloc HF attaque la grille d'une EF89, qui est la première lampe MF polarisée, par une résistance de cathode de 150Ω découplée elle-même par un condensateur de 5 nF . Sa grille écran est alimentée par une 47.000Ω découplée par 5 nF . Dans son circuit plaque couplé à la grille de commande d'une seconde EF89, notons la présence d'une cellule de découplage composée d'une 1.000Ω et d'un condensateur de 5 nF .

Cette deuxième EF89, qui équipe le second étage MF, est montée en limiteuse pour l'écrêtage des parasites. Pour cela sa cathode est à la masse. La polarisation est fournie par la résistance de 150.000Ω shuntée par $4,7 \text{ pF}$ qui se trouve dans le circuit grille. La constante de temps de ce circuit est calculée de telle façon qu'il réponde aux impulsions de faible

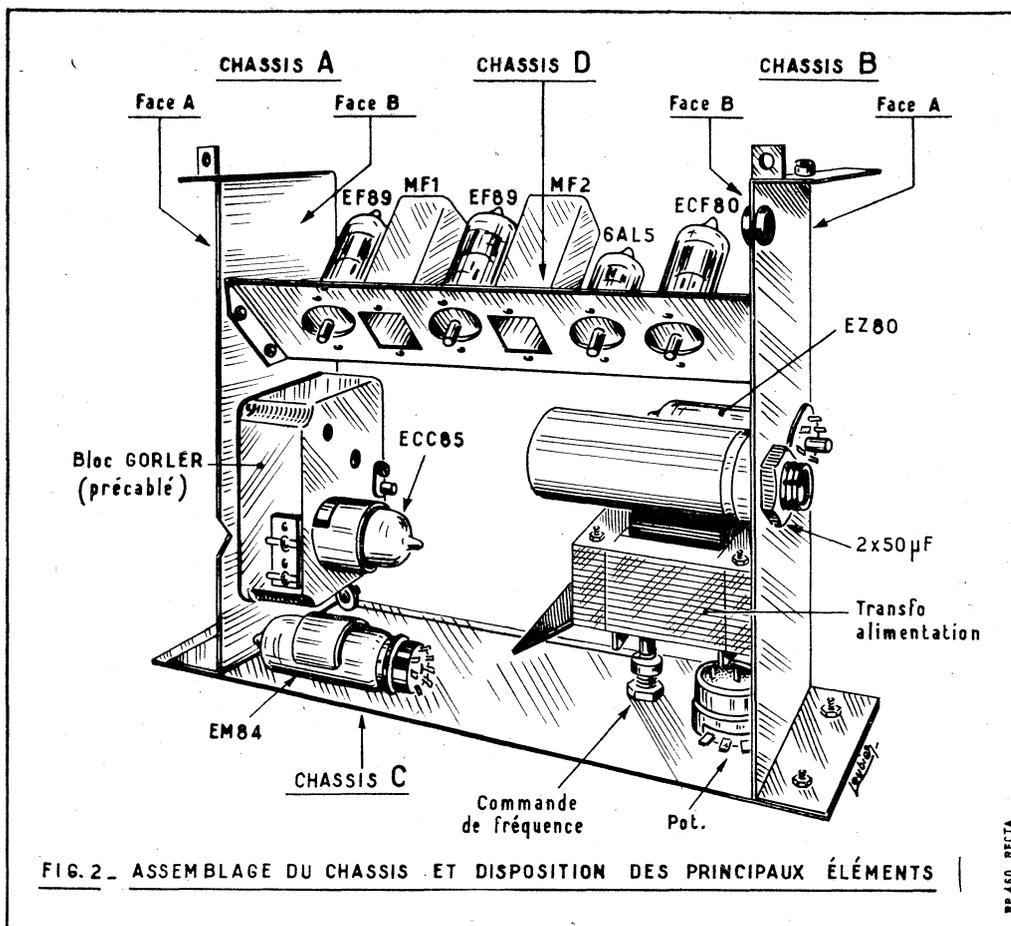


FIG. 2 - ASSEMBLAGE DU CHASSIS ET DISPOSITION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

durée produites par les parasites. Cette polarisation étant proportionnelle à la valeur du signal reçu réduit la sensibilité dès qu'une impulsion survient ce qui nivelle l'amplitude du signal MF.

L'écran de cette EF89 est alimenté par une 47.000Ω découplée par 5 nF . Sa plaque est alimentée à travers une cellule de découplage composée d'une 1.000Ω et d'un condensateur de 5 nF . Dans ce circuit plaque est inséré le primaire du transfo MF2.

Ce transformateur forme avec une double diode 6AL5 le détecteur de rapport. Le signal BF est prélevé à la sortie de l'enroulement tertiaire du transfo MF. En partant de ce point on trouve une résistance de 100Ω , un circuit accordé sur 70 kHz , un filtre de désaccentuation formé d'une résistance de 220.000Ω et de deux condensateurs de 150 pF , un condensateur de 10 nF , une résistance de $4,7 \text{ M}\Omega$ qui va à la masse et une résistance de $2,2 \text{ M}\Omega$ qui va à une des plaques de la double diode. Entre cette plaque et la masse sont disposés une résistance de 33.000Ω , un condensateur de 150 pF et un condensateur de $3,2 \mu\text{F}$.

À la sortie du condensateur de 10 nF le signal BF est transmis à un potentiomètre de volume de 500.000Ω , par un condensateur de 40 nF . La composante continue prélevée au point de jonction des résistances de $4,7 \text{ M}\Omega$ et de $2,2 \text{ M}\Omega$ est transmise à la grille de commande d'un indicateur d'accord EM84 par une cellule de constante de temps formée d'une résistance de $1 \text{ M}\Omega$ et à un condensateur de 50 nF .

La tension de commande du contrôle de dérive est prise après la 100Ω du détecteur de rapport. Elle est amenée à la valeur convenable par un pont dont une des branches est formée de deux 100.000Ω en série et l'autre, côté masse, par une résistance de 100.000Ω . Ce pont est découplé par un condensateur de $0,1 \mu\text{F}$.

Comme nous l'avons déjà dit, la modulation BF obtenue correspond à celle de l'émission FM normal ou à un des canaux BF dans le cas d'une émission stéréophonique. Ce signal BF pris sur le curseur du potentiomètre de volume est appliqué par un condensateur de 40 nF et une résistance de fuite de $1 \text{ M}\Omega$ à la grille de la triode d'une ECF80. Cet étage est du type cathodyne, la résistance de charge qui fait 47.000Ω étant placée dans le circuit cathode. Elle est en série avec la résistance de polarisation de 1.500Ω . La résistance de fuite du circuit grille aboutit au point de jonction des résistances de charge et de polarisation. Le sommet de la résistance de charge est relié par un condensateur de $0,1 \mu\text{F}$ à la prise de sortie servant au branchement d'un ampli normal dans le cas de l'écoute d'émission FM classique, et à une des broches d'une prise à trois broches constituant la sortie « stéréo ».

Le circuit accordé sur 70 kHz placé à la sortie de l'enroulement tertiaire du transfo du détecteur de rapport a pour but d'extraire la sous-porteuse à 70 kHz qui est modulée en amplitude. Ce signal à 70 kHz est transmis à la grille de la pentode ECF80 par un condensateur de 150 pF et une résistance de fuite de 100.000Ω . Cette pentode qui amplifie le signal est polarisée par une résistance de cathode de 330Ω découplée elle-même par 40 nF . Sa grille écran est alimentée par une résistance de 270.000Ω découplée par 40 nF . Sa plaque est chargée par une résistance de 47.000Ω . Le signal à 70 kHz amplifié est transmis à un second circuit accordé sur 70 kHz par un condensateur de 1 nF . Ce signal est détecté par une diode 40 P1 qui fait apparaître sa modulation d'amplitude aux bornes d'une résistance de 470.000Ω . Entre la diode et cette résistance est placée une 33.000Ω faisant fonction de choc HF. Ce signal BF qui correspond au canal de droite d'une émission stéréophonique est appliqué au

LE TUNER DU TONNERRE


décrit ci-contre et présenté en couverture est une réalisation

RECTA

37, avenue Ledru-Rollin, PARIS-XII^e

(Voir annonces pages 8 et 9)

CHASSIS "B"

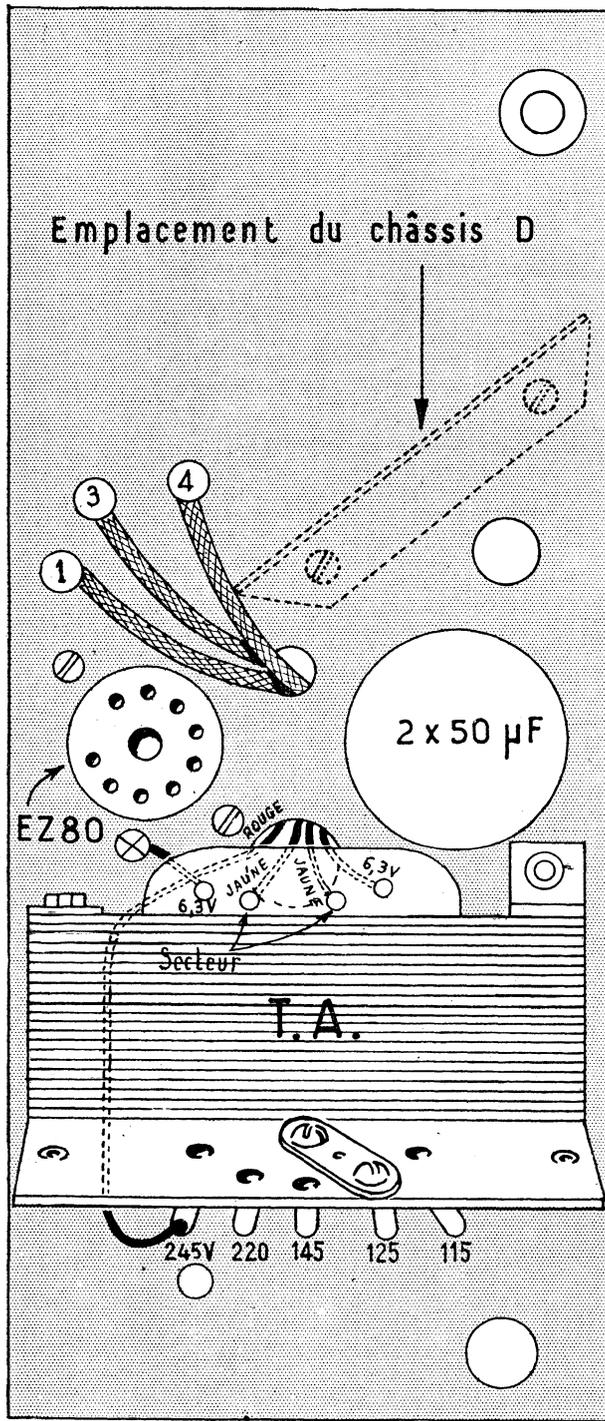

FACE "B"

FACE "A"

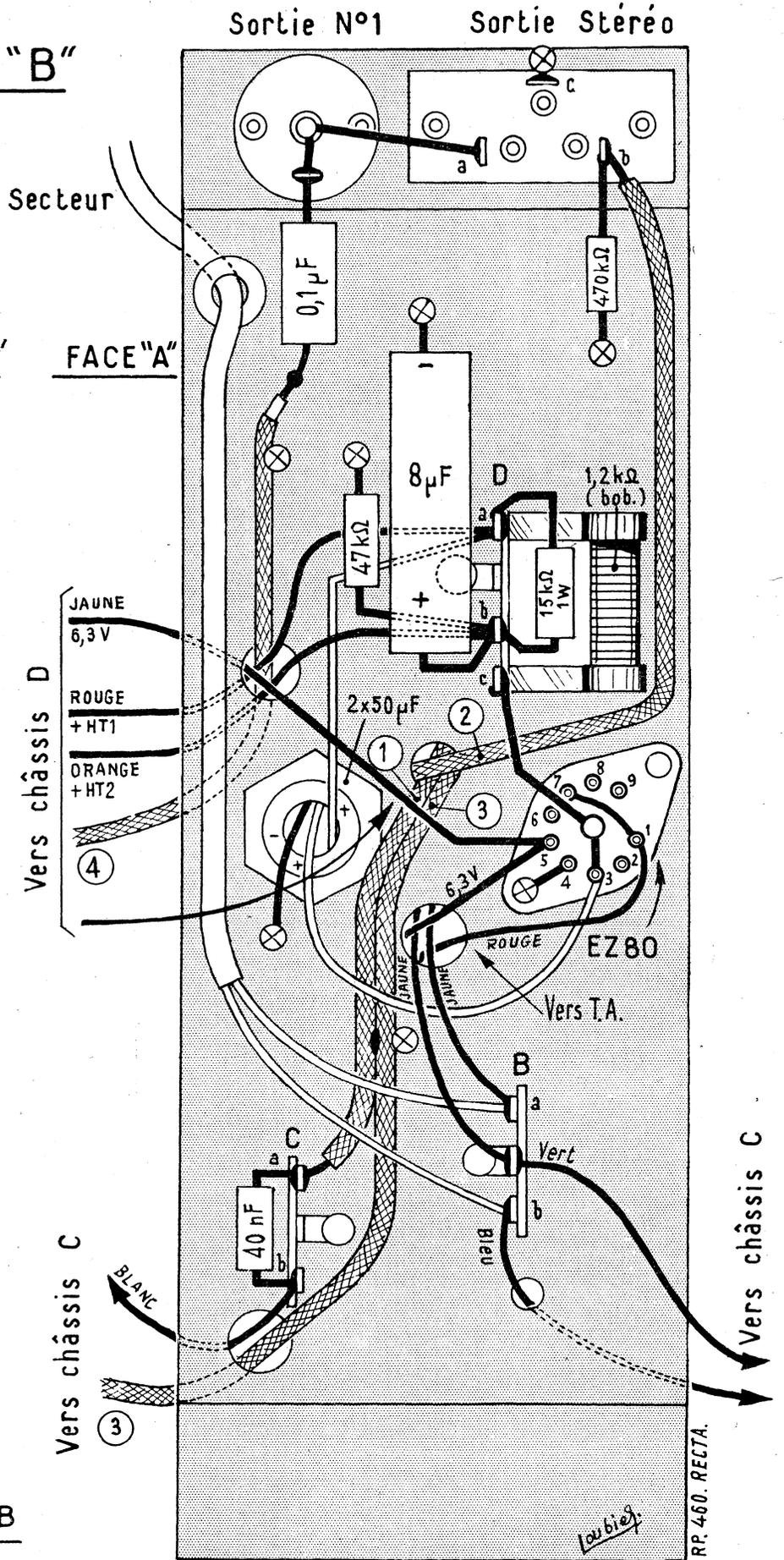


FIGURE 4 _ Câblage du châssis B

RESPECTEZ LES CONDITIONS DU COURRIER S.V.P.

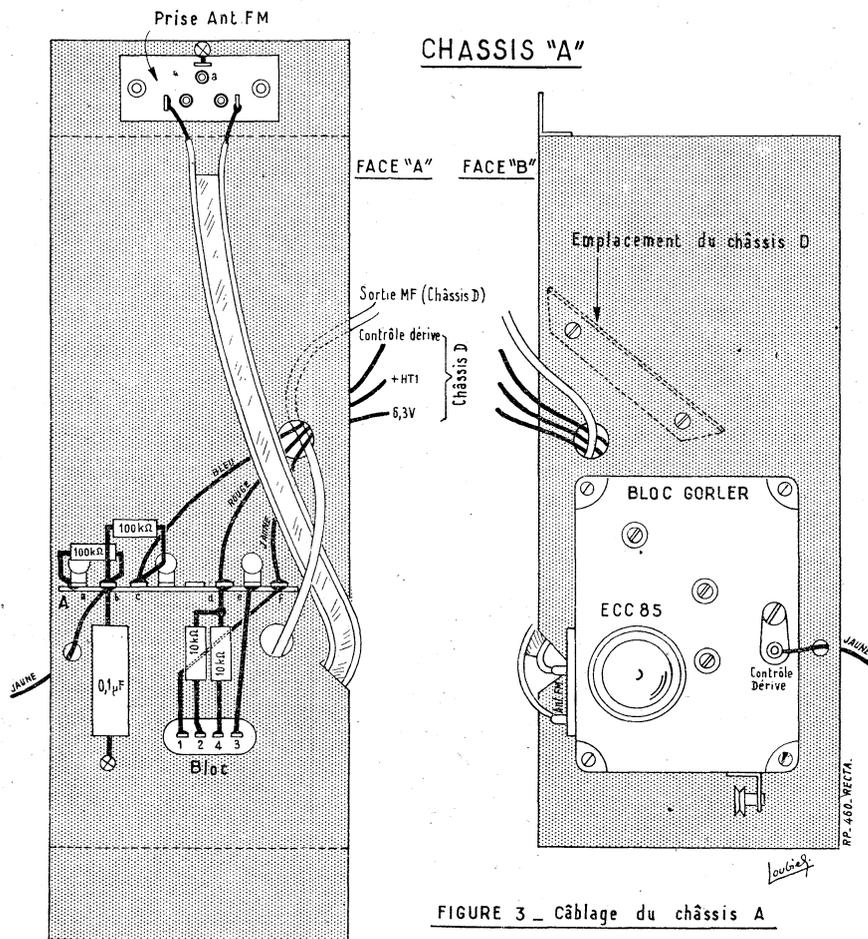


FIGURE 3 - Câblage du châssis A

second canal de l'ampli stéréo par la prise à trois broches.

L'alimentation comprend un autotransformateur avec un enroulement secondaire 6,3 V pour le chauffage des lampes et de la valve. La HT prélevée sur la prise 245 V est redressée par une valve EZ80. Le filtrage est assuré par une cellule composée d'une résistance de 1.200 Ω bobinée et de deux condensateurs de 50 μ F. La haute tension pour l'alimentation des deux éléments de la ECF80 est obtenue par un pont formé par une 15.000 Ω et une 47.000 Ω . Ce pont est découplé par un condensateur de 8 μ F.

Réalisation pratique.

La figure 2 montre la forme particulière du châssis utilisé pour ce montage. Il s'agit en fait de quatre platines qui seront câblées séparément, puis assemblées et raccordées entre elles. Signalons que le châssis D peut être acquis précâblé et préréglé.

Commençons le câblage par la châssis A, dont le détail est donné à la figure 3. On

y fixe tout d'abord la prise « antenne FM », le relais A et le bloc HF-changeur de fréquence Gôrlér. Sur le relais A on soude une résistance de 100.000 Ω entre la patte *a* et la cosse *b*, une autre résistance de 100.000 Ω entre les cosses *b* et *c*, un condensateur de 0,1 μ F entre la cosse *b* et le châssis. On relie la cosse *f* à la cosse 1 du bloc, la patte *e* est connectée à la cosse 3 du bloc. Sur la cosse *d* du relais on soude deux résistances de 10.000 Ω l'une allant à la cosse 2 du bloc et l'autre à la cosse 4. La cosse *b* du relais A est reliée à la prise « contrôle dérive » du bloc. Les cosses « Ant FM » du bloc sont reliées à la prise « Ant FM » par un ruban 300 Ω . La ferrure *a* de cette prise est soudée au châssis.

Câblage du châssis B (fig. 4).

Sur ce châssis on monte le support de valve, les relais B, C et D, les prises « sortie n° 1 », « sortie stéréo », et le condensateur de filtrage 2 \times 50 μ F.

On soude un condensateur de 40 nF entre les cosses du relais C. L'enroulement secteur du transfo d'alimentation est connectée entre la cosse *a* et la patte du relais B. L'enroulement 6,3 V de ce transformateur est relié d'un côté à la masse sur le châssis et de l'autre sur la broche 5 du support EZ80. La broche 4 du support est réunie au châssis. La prise 245 V du transfo est connectée aux broches 1 et 7 du support de valve. La broche 3 du support est reliée au blindage central. On soude le fil - du condensateur de filtrage au châssis, un des fils + est soudé sur la cosse 3 du support et l'autre fil + sur la cosse *a* du relais D. La cosse *c* de ce relais est connectée au blindage central du support de EZ80. Sur le relais on soude : une résistance bobinée de 2.100 Ω entre les cosses *a* et *c* et une de 15.000 Ω 1-W entre les cosses *a* et *b*. Entre la cosse *b* et le châssis on dispose une résistance de 47.000 Ω et un condensateur de 8 μ F.

La ferrure *c* de la « sortie stéréo » est reliée au châssis. Entre la ferrure *b* et le châssis on soude une résistance de 470.000 Ω . La ferrure *a* est connectée à la « sortie n° 1 ». On soude le cordon d'alimentation entre les cosses *a* et *b* du relais B.

Câblage du châssis (fig. 6).

Sur ce châssis on dispose : quatre supports de lampes, les relais E, F et G, les deux circuits 70 kHz et les deux transfo MF.

Sur les supports EF89 on relie au châssis les broches 1, 6 et 9 ; on réunit également au châssis la broche 4 et le blindage central. Sur le support 62L5 on relie au châssis les broches 5 et 6. Sur le support ECF80 on relie au châssis le blindage central et la broche 5.

Avec du fil de câblage isolé on réunit les broches 5 des deux supports EF89. Sur ce fil on enfle une perle en ferrocube comme il est indiqué sur le plan de câblage. Cette perle constitue une self d'arrêt HF. La broche 5 du support EF89 (2) est connectée à la broche 4 du support 6AL5 laquelle est connectée à la broche 4 du support ECF80.

Sur le support EF89 (1) on relie la broche 7 à la cosse 1 du transfo UF376 ; on soude : une résistance de 150 Ω et un condensateur de 5 nF entre les broches 1 et 3, un condensateur de 5 nF entre les broches 1 et 8, une résistance de 47.000 Ω entre la broche 8 et la cosse *a* du relais E, un condensateur de 5 nF entre la broche 4 et la cosse 3 du transfo UF376. Entre la cosse 3 de cet organe et la cosse *a* du relais E on soude une résistance de 1.000 Ω . Entre la cosse 4 et la broche 2 du support EF89 (2) on soude un condensateur de 150.000 Ω et un condensateur de 4,7 pF.

On relie ensemble les cosses *a* et *f* du relais E. Sur ce relais on soude une résistance de 1 M Ω entre les cosses *c* et *d* et un condensateur de 50 nF entre la cosse *c* et le châssis. La cosse *d* est connectée à la cosse *d* du relais F.

Sur le support EF89 (2) on relie la broche 7 à la cosse 1 du transfo URF377. On soude une résistance de 47.000 Ω entre la broche 8 et la cosse *a* du relais E, un

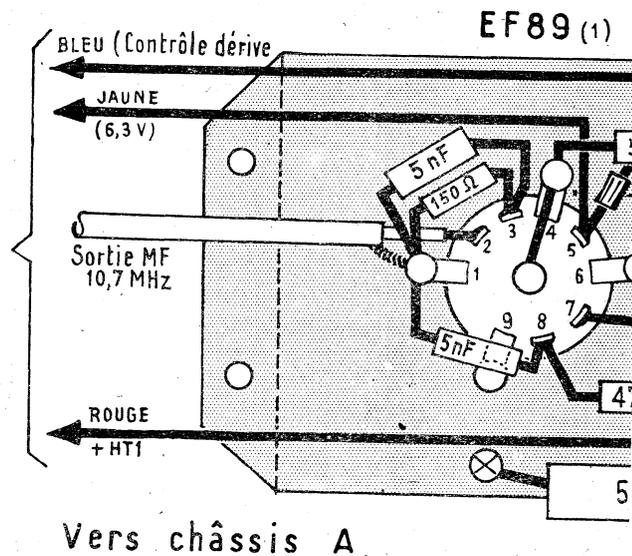


FIGURE 6 - Câblage châssis

NOTRE RELIEUR RADIO-PLANS

pouvant contenir
les 12 numéros d'une année.

•
PRIX : 4,80 NF (à nos bureaux).
Frais d'envoi : Sous boîte carton 1,35 NF
par relieur

•
Adressez commandes au Directeur de « Radio-Plans »,
43, rue de Dunkerque, Paris-X^e. Par versement à
notre compte chèque postal PARIS 259.10.

UN AMPLIFICATEUR DE TÉLÉPHONE

Cet amplificateur ne créera aucun ennui avec l'administration des P.T.T. car il ne comporte aucune connexion électrique avec le réseau.

Le schéma est représenté figure 1.

TR1, TR2, TR3 transistors NPN, Syl-
vania 2N35.

R1 = potentiomètre 10.000 Ω avec interrupteur.

C1 = 2 MF condensateurs électro-chimiques.

C2 = 5 MF miniature.

R2 = 1.000 Ω .

R3 = 27.000 Ω .

R4 = 2.700 Ω .

R5 = 100 Ω .

R6 = 680 Ω .

T2 = transformateur de sortie pour transistor 825 /3,4 Ω à prise médiane.

Thodarson TR29 ou équivalent.

L1 = bobine caprice magnétique (décrite dans le texte).

Haut-parleur à aimant permanent de 7 cm type Audax TA8B.

Pile 9 V pour transistor avec connecteurs du type bouton-poussoir ou 2 piles de 4 V 5 montées en série.

Fabrication du capteur.

Le capteur par couplage magnétique est construit à partir d'un transformateur de sortie de récupération. (On peut obtenir de meilleures performances avec un capteur vendu dans le commerce, mais cet article coûte assez cher).

On prend un transfo de sortie de poste radio qu'on a récupéré et on l'ouvre (fig. 2). Les tôles du transfo ne sont retenues que par de la cire, il est donc facile de les écarter avec une lame de couteau. On les partage en deux paquets que l'on met bout à bout (fig. 3). On les entoure avec plusieurs couches serrées de ruban adhésif cellulosique (fig. 4). Il faudra faire attention que le ruban adhésif recouvre bien tous les coins de façon à isoler le bobinage enroulé autour du noyau.

Cette opération terminée, on prend le bobinage du transfo dont on déchire le papier protecteur extérieur qui recouvre la bobine du transfo. On enlève le bobinage

du secondaire constitué d'un fil assez gros, le bobinage de fil fin du primaire apparaît alors, c'est ce fil qui servira à fabriquer le bobinage du capteur. On bobinera une dizaine de centimètres de fil fin sur la branche médiane et le reste du fil autour du noyau (fig. 5). Une fois que tout le fil fin sera bobiné, on le recouvrira de ruban adhésif pour éviter qu'il ne glisse sur les bords. Il faut laisser sortir les 2 extrémités du bobinage qui constituent le fil d'entrée et celui de sortie.

On prendra comme châssis un panneau de bakélite perforé de 80 x 48 = 1,5 mm.

Essais.

Une fois le câblage terminé et les transistors montés sur leur embase on vérifiera les performances de l'amplificateur. Comme la disposition finale du capteur dépend de

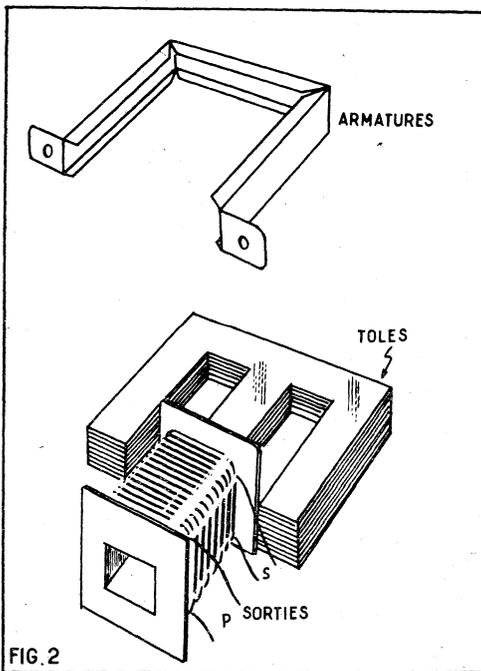


FIG. 2

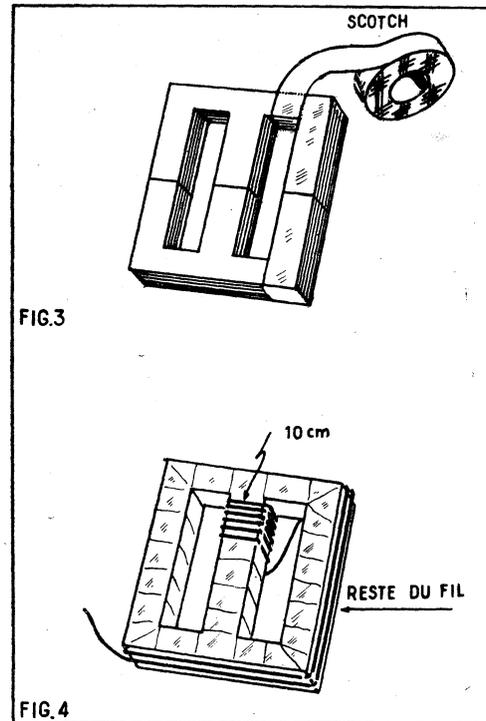


FIG. 3

FIG. 4

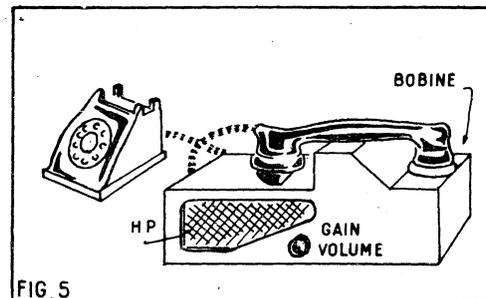


FIG. 5

l'orientation des bobines à l'intérieur du combiné téléphonique, il faudra faire les essais avec l'appareil téléphonique même auquel ce dispositif est destiné. Comme essai, on appellera un ami ou on composera le numéro de l'horloge parlante par exemple. Le gain fourni par l'amplificateur étant à son maximum, on disposera la partie réceptrice du combiné téléphonique sur le capteur. Si on entend un hurlement dans le haut-parleur, il faut baisser le gain jusqu'à ce que le hurlement disparaisse par rapport à la bobine afin de déterminer la position correspondant au gain maximum. Il ne faut pas s'étonner si ce gain maximum avant que le hurlement n'apparaisse à nouveau, est quelque peu limité, on obtiendra une grande amélioration quand l'amplificateur sera installé dans son boîtier.

Lors des essais sur le prototype, j'ai observé que les combinés récents donnaient une performance meilleure en disposant les écouteurs directement contre la partie plate du capteur, tandis qu'avec d'autres appareils, j'ai obtenu les meilleurs résultats en plaçant le capteur dans une position perpendiculaire aux côtés du récepteur.

(Ne pas oublier après chaque communication téléphonique de couper par l'interrupteur la mise en circuit des piles).

Communiqué par Gérard BOCHATON,
CHAMPIGNY-LES-LANGRES
(Haute-Marne).

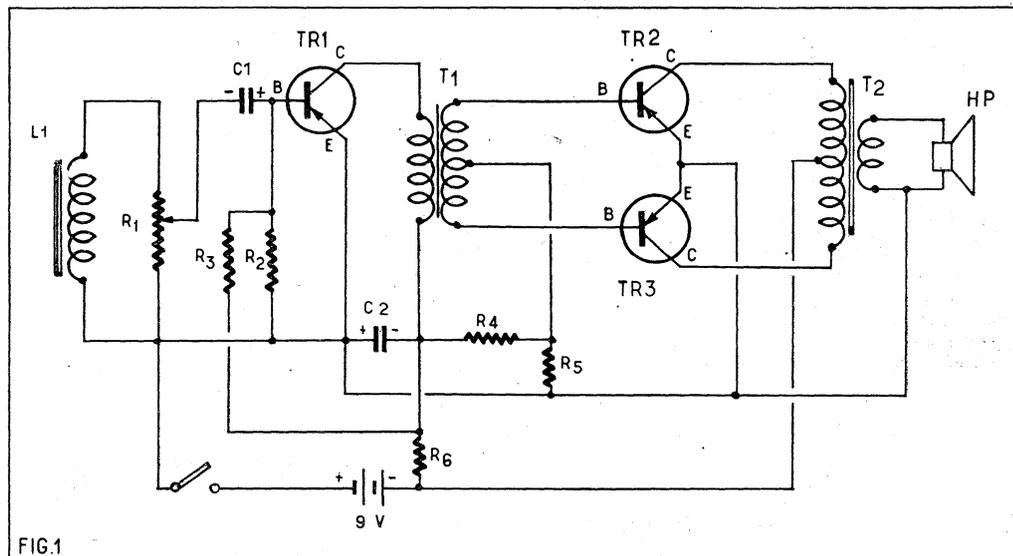


FIG. 1

N'oubliez pas...

de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse à toutes demande de renseignements.

L'AMATEUR ET LES SURPLUS

PAS DE QUARTZ INUTILISABLES AVEC L'OSCILLATEUR CRISTAL-HÉTÉRODYNE
UTILISATION DES DOUBLE-TRIODES POUR « REGONFLER » LES RÉCEPTEURS SURPLUS
CONVERSION DU RÉCEPTEUR UKW

par J. NAEPELS

Bien des amateurs prévoyants se sont constitués des collections de quartz surplus au moment où on les trouvait encore en abondance et à très bon compte. Un tel assortiment de cristaux de fondamentales variées, donnant avec leurs harmoniques un certain nombre de fréquences étalons, rend d'inappréciables services, notamment lorsqu'il s'agit de doter d'une fréquence de battement fixe un convertisseur devant fonctionner devant un récepteur servant de moyenne fréquence variable. Dans un tel cas, on n'est pas tenu d'utiliser un quartz d'une fréquence précise, l'écart de quelques dizaines ou même centaines de kilocycles pouvant se rattraper sur le cadran du récepteur.

Il est cependant des cas où l'on aurait besoin d'une oscillation sur une fréquence exacte et où, bien entendu, on s'aperçoit qu'aucun des quartz que l'on possède, ou de leurs harmoniques, n'est susceptible de la fournir. Telle fut notamment notre pénible constatation lorsque nous avons récemment entrepris de doter un récepteur de FM d'un oscillateur piloté par quartz. Les MF standard étant accordées sur 10,5 MHz et l'émission parisienne sur 96,1 MHz, il nous fallait une fréquence cristal, soit de $96,1 + 10,7 = 106,8$ MHz, soit de $96,1 - 10,7 = 85,4$ MHz. Et, évidemment, aucun de nos cailloux ne donnait l'harmonique convenable ! Nous avons alors pensé au changement de fréquence, moyen bien connu de sortir des situations délicates en radio. S'il n'était pas possible de trouver dans notre collection un quartz dont une harmonique tombait pile sur la fréquence voulue, il n'y avait qu'à prendre deux quartz ! Au lieu d'un oscillateur, il fallait en prendre deux et les faire battre entre eux. En effet, dans la quasi totalité des cas, la résultante d'un tel battement n'est en relation harmonique avec ni l'une ni l'autre des fréquences des oscillateurs. Le principe est celui que nous avons exposé dans notre numéro 141 à propos du VFO-hétérodyne. La seule différence est qu'au lieu d'avoir un oscillateur à accord fixe et un oscillateur à fréquence variable, dans ce cas les deux oscillateurs sont fixes.

Restait à trouver un moyen simple de produire les deux oscillations et leur mélange. La figure 1 montre la solution, d'une incroyable facilité, obtenue avec une seule double-triode. Chacun des éléments triode est monté en oscillateur Pierce. Le mélange s'opère automatiquement à l'intérieur de la lampe et les fréquences de battement sont recueillies sur les cathodes. Si la lampe n'est pas du type à cathode commune aux deux triodes, il convient de relier les cathodes entre elles. Une résistance R5, insérée entre cathode et masse fournit la charge nécessaire.

A titre indicatif nous avons utilisé une 12AU7 avec les valeurs de résistances suivantes :

- R1 = R2 = 50 k
- R3 = R4 = 10 k
- R5 = 7,5 k

Ces valeurs ne sont d'ailleurs pas critiques et pourraient probablement convenir pour les autres types de double-triodes (6J6, 12AT7, 12AX7, etc.).

Sur la cathode commune, avons-nous dit, on recueille les fréquences de battement. En effet, on y trouvera aussi bien la somme que la différence des fréquences d'oscillation de chacune des triodes, sans parler des fréquences fondamentales des deux quartz, soit au total quatre fréquences dont l'une seulement est celle que l'on désire utiliser. Et chacune de ces oscillations est naturellement chargée d'harmoniques ! Une sélection s'impose donc qu'opère le circuit oscillant L, CV. Evidemment, un filtre de bande accordé sur la fréquence choisie et des circuits-bouchon bloquant les fréquences indésirables seraient la fin du fin, mais la simplicité du montage et de son utilisation serait perdue. En fait, un seul circuit oscillant suffit si l'on veille à ce que les fréquences des cristaux et leurs harmoniques ne tombent pas trop près de la fréquence d'utilisation.

Voyons maintenant les extraordinaires possibilités du montage. Supposons que vous disposiez de quatre quartz de fréquences A, B, C et D. Vous obtiendrez avec eux les fréquences de battement suivantes : A+B ; A-B ; A+C ; A-C ; A+D ; A-D ; B+C ; B-C ; B+D ; B-D ; C+D et C-D. Soit douze fréquences de battement s'ajoutant aux quatre fréquences fondamentales des quartz. Donc, au total, seize fréquences pour quatre quartz.

En faisant le même calcul avec des nombres différents de quartz vous pourrez constater que les possibilités de ces derniers sont élevées au carré.

Maintenant, il ne faut pas oublier que l'on peut amplifier les harmoniques des fréquences de battement aussi bien que celles des fondamentales des cristaux. Supposons arbitrairement que le nombre d'harmoniques utilisables d'un quartz soit de dix. Si vous avez 10 quartz, ils vous donneront donc normalement 100 fréquences (fondamentales et harmoniques).

Avec notre montage hétérodyne, ces mêmes quartz fourniront 1000 fréquences.

Les fréquences qu'il est ainsi possible d'obtenir sont si nombreuses que nous ne saurions trop engager ceux de nos

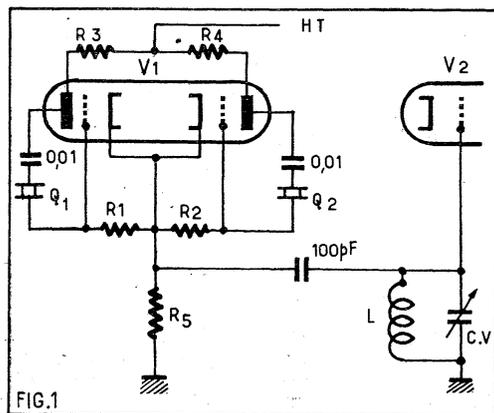


FIG.1

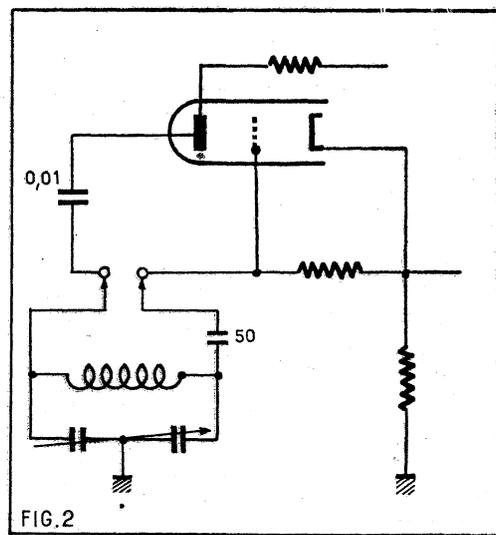


FIG.2

lecteurs qui disposent d'un assortiment de cailloux à dresser des tableaux des fréquences de battement que chacun d'eux offre associé à chacun des autres, par addition ou soustraction. C'est long et fastidieux mais le résultat en vaut la peine. Vous serez ainsi surpris de constater qu'un assortiment de quartz dont aucun ne tombe dans les bandes amateurs donne un nombre surprenant de fréquences de battement comprises dans ces bandes et utilisables, non seulement à des fins d'étalonnage, mais aussi pour piloter un émetteur.

Le montage de la figure 1 n'est pratiquement pas plus compliqué que celui d'un simple oscillateur cristal. Il suffit d'ailleurs de retirer l'un des quartz pour qu'il fonctionne normalement sur la fondamentale de celui qui reste. Ceux qui le réaliseront seront certainement enthousiasmés en découvrant les multiples services qu'il peut rendre. Nous leur conseillons d'étalonner soigneusement en fréquences le cadran du CV et de prévoir une commutation de plusieurs selfs L de façon à couvrir toute l'étendue des fréquences de battement permises par leurs cristaux.

Transformation du montage en VFO-hétérodyne.

Ce pilote cristal hétérodyne peut très simplement servir de VFO-hétérodyne. Il suffit, ainsi que le montre la figure 2, de brancher un circuit oscillant à fréquence variable à la place de l'un des quartz. Le classique Colpitts, que nous avons figuré, se prête particulièrement bien à cette adaptation et, comme l'utilisation ne se fait pas sur sa fréquence d'oscillation, il vous surprendra par sa stabilité pour peu que vous utilisez comme il se doit une capacité d'accord importante. Un classique CV à deux cages de récepteur de radiodiffusion fera parfaitement l'affaire. La self oscillatrice sera calculée de façon à ce que l'accord sur la fréquence requise soit obtenu avec les lames du CV engagées à plus de la moitié de leur course.

Mobel

● ROCK 425 ●

Puissance 5 W couvercle dégonflable, valise luxueuse gainée 2 tons.


Ensemble constructeur,

valise, châssis, 2 grilles, HP 19 cm, 3 boutons

Prix : NF 79.20

Pièces détachées complémentaires

Prix : NF 5 1.75

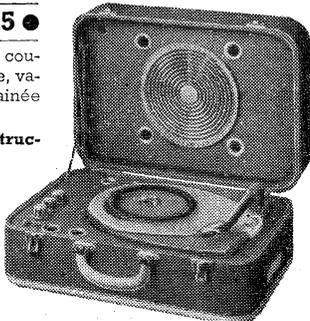

Dim. : 400 x 305 x 185 mm.

Le jeu de lampes ECH81 - EL84 - EZ80. NF 14.95
Le HP de 19 cm. NF 22.50
Le TD Star 4 vitesses. NF 72.25
En pièces détachées. NF 240.65
En ordre de marche. NF 256.00

● HIT PARADE HI-FI ●

Puissance 55 W, 3 HP, contrôle séparé des GRAVES et des AIGUES. Peut recevoir toutes les platines du commerce. Ensemble constructeur, valise, châssis, tissu, boutons. NF 10 1.40

Toutes les pièces détachées

NF 5 1.10

Le jeu de lampes NF 14.95
HP 21 cm NF 23.50
HP de 10 cm NF 16.50



Dim. : 420 x 390 x 210 mm.

COMPLET en pièces détachées. NF 207.45
Changeur « Melodyne » 4 V, changeur à 45 tours. NF 145.00
COMPLET, en ordre de marche avec 2 HP. NF 389.50
Peut se monter avec un troisième HP de 10 cm. NF 16.50
Supplément. NF 16.50

CHASSIS D'AMPLI 5 W

Complet en ordre de marche. Sans lampes. NF 69.90

● GARDEN PARTY ●

6 transistors SPÉCIAL AUTO

6 transistors + 1 germanium. Bloc clavier 2 gammes. PO-GO. Cadre ferrocube. HP 10x14 cm. Platine HP circuit imprimé. Coffret luxueux gainé 2 tons. Dimensions : 260 x 175 x 100 mm.


COMPLET PRÊT À CÂBLER. NF 275.55

COMPLET

EN ORDRE DE MARCHÉ. NF 305.00

ATTENTION! Avec une alimentation spéciale peut fonctionner sur secteur 110-220 V. (Nous consulter.)

TAXE 2,85 % PORT ET EMBALLAGE EN SUS

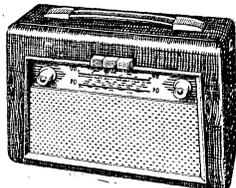

Mobel

RADIO-TÉLÉVISION, LA BOUTIQUE JAUNE en haut des marches.

35, rue d'Alsace, 35 Métro : Gares de l'Est et du Nord. C. C. Postal : PARIS-Xe

Tél. : NORD 88-25 - 83-21

3246-25 Paris.

BON R.-P. 4-60

Veuillez m'adresser votre CATALOGUE GÉNÉRAL 1960, ensembles prêts à câbler, pièces détachées, postes en ordre de marche. Ci-joint NF 1.50 en timbres pour participation aux frais.

NOM

ADRESSE

Numéro du RM (si professionnel)

GALLUS PUBLICITÉ

Trois montages à double-triodes très utiles pour la conversion des surplus. Application à la conversion du récepteur UKW.

Les avantages présentés par les double-triodes à forte pente dans les montages HF sont maintenant assez connus pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y consacrer de longs développements : amplification équivalente à celle des meilleures pentodes avec un bruit de souffle considérablement moins élevé. Tout le monde connaît par exemple le montage cascade, largement utilisé pour la réception de la télévision. Beaucoup moins connus sont par contre certains autres montages très recommandables de ces tubes en mélangeur et en oscillateur local pour le changement de fréquence sur lesquels nous allons également nous arrêter.

Pour l'amateur de surplus, l'emploi de double-triodes permet en outre des conversions d'appareils qui, pour diverses raisons, notamment celle de l'encombrement, n'auraient pas été possibles avec des pentodes ou d'autres types de lampes.

Un exemple pratique constitue, pensons-nous la meilleure façon de vous familiariser avec ces montages. Il y a quelque temps, notre attention avait été attirée à la Foire à la Ferraille par un récepteur UKW, apparemment assez mal en point. Un rapide examen nous avait cependant permis de constater que toute la partie HF de l'appareil, jusqu'à la première MF, était miraculeusement intacte alors que le reste du montage avait été irrémédiablement saboté. Un billet de 500 francs légers ayant suffi à enlever l'affaire, resta à tirer parti de l'acquisition. Le cadavre avait été dépouillé de ses RV 12 P 4.000 et il n'était pas question de chercher à s'en procurer d'autres. La question de leur remplacement par d'autres types de lampes se posa donc.

Tous ceux qui ont quelque expérience des appareils militaires allemands savent que leur gros défaut — à côté d'indéniables qualités — est qu'ils utilisent des lampes spéciales ayant la particularité de s'embrocher dans le sens contraire de celui des lampes normales et qu'ils s'enfoncent dans des alvéoles servant de blindage dans lesquelles il n'y a guère de place disponible et il est malaisé de travailler. D'autre part, à l'extérieur de ces alvéoles, du côté où s'enfonce la lampe, il y a encore moins de place.

Après avoir longuement examiné notre UKW, nous sommes arrivés à la conclusion que la seule solution consistait à utiliser des lampes miniatures montées la tête en bas à l'intérieur des alvéoles, les cosses à souder de leurs supports se trouvant en haut, à l'extérieur. Les blindages latéraux des alvéoles peuvent en effet se dévisser et il existe à l'intérieur suffisamment d'espace pour introduire ou retirer les lampes par l'ouverture du côté.

Ce premier point acquis, restaient à trouver des montages nécessitant un minimum d'accessoires encombrants pour qu'ils puissent tenir dans le peu d'espace disponible sur chaque support de lampe. L'utilisation de triodes devait nous permettre d'éliminer résistances chutrices et découplages d'écran en même temps que d'obtenir un rapport signal/souffle très favorable pour la bande 10 m que reçoit l'appareil.

Nous avons donc décidé d'utiliser trois 12AT7 : l'une en HF, l'autre en mélangeuse et la troisième en oscillatrice. La figure 3 donne le schéma d'ensemble de leur montage que nos lecteurs pourront comparer à celui d'origine (fig. 2 de l'article de notre numéro sur l'UKW). Notez que tous les éléments dont les valeurs ne sont pas marquées sont ceux du montage d'origine qui demeurent inchangés.

L'étage HF n'appelle pas grand commentaire : c'est un très classique cascade-série. Détruisons cependant au passage l'idée assez répandue selon laquelle le cascade n'est pas sélectif et offre une large bande passante. La réalité est diamétralement opposée : l'accord du circuit d'entrée est bien plus pointu avec un cascade qu'avec une pentode. Un tel montage cascade, sans dispositif de neutrodynage, peut avantageusement remplacer l'habituelle pentode HF sur la plupart des récepteurs de trafic. Sur les fréquences inférieures à 14 MHz, son rendement est analogue à celui d'une pentode, mais sur les fréquences plus élevées il réduit sensiblement le souffle et augmente la sensibilité utile de l'appareil. Sa mise au point est beaucoup plus simple que celle d'une pentode puisqu'il n'y a pas à ajuster de tension écran.

Le circuit accordé d'antenne, au lieu d'attaquer le téton de G1 de la RV12P4000, est relié à la grille de la première triode. La résistance de fuite de grille de 1M Ω a été mise à la masse, la ligne antifading ayant été avantageusement supprimée. La cathode de cette triode est polarisée par une résistance de 300 Ω , découplée par une petite capacité céramique de 1.500 pF. La plaque est directement reliée à la cathode de la seconde triode, elle-même connectée par une résistance de 500 k à la grille de cette lampe qu'un autre petit condensateur céramique de 1.500 pF met à la masse du point de vue HF. La connexion qui reliait primitivement le circuit accordé de liaison à la mélangeuse à la plaque de la RV12P4000 va à la plaque de cette seconde triode. Le montage est encore plus simple à réaliser qu'à décrire ; il ne demande aucune mise au point et ne nécessite que deux résistances et deux condensateurs miniatures pour obtenir un rendement nettement supérieur à celui de la pentode d'origine.

Le montage de la 12AT7 mélangeuse est encore plus simple et pourtant à très haut rendement. Si l'on ne considère que la triode de gauche (sur la figure), c'est la classique mélangeuse s'apparentant à une détection locale. L'emploi d'une triode à forte pente permet d'éviter résistance et condensateur d'écran et d'avoir un souffle plus réduit qu'avec une pentode. Mais la résistance de polarisation de cette triode, qui n'est pas découplée par un condensateur, sert en même temps de charge cathodique de couplage avec la seconde triode, sur la grille de laquelle s'effectue l'injection de l'oscillation locale. Cette grille est chargée par une résistance de 30 k et reliée à l'oscillateur local par un condensateur de 100 pF. Les plaques des deux triodes sont réunies entre elles, de même que les cathodes. Le même montage peut donc aussi bien être réalisé avec une 6J6. les valeurs des éléments demeurant identiques.

Une telle mélangeuse donne un gain de conversion élevé, de l'ordre de quatorze fois à 30 MHz, avec un souffle réduit et une stabilité incomparable. Le gain du circuit est pratiquement indépendant des variations du voltage d'injection de l'oscillation locale. L'emploi d'une triode séparatrice à couplage cathodique assure un excellent isolement de la mélangeuse de l'oscillatrice et évite les phénomènes de pulling. Et ces résultats sensationnels sont obtenus, en tout et pour tout, avec deux résistances et un petit condensateur.

Le montage oscillateur est tout aussi séduisant. Il ne nécessite qu'un simple circuit accordé, sans aucune prise sur le bobinage ou enroulement réactif, et l'une des extrémités de ce circuit est à la masse.

Ce fait est particulièrement lorsqu'on l'applique à des appareils à plusieurs gammes car il réduit au minimum les difficultés de commutation. Il n'y a en effet qu'une seule commutation à opérer : celle de l'extrémité « chaude » du circuit accordé. Dans la présente conversion, cet avantage n'a pas été exploité puisqu'il n'y a qu'une seule gamme sur l'UKW.

Ce circuit oscillateur s'apparente au multivibrateur à couplage cathodique. C'est au fond un amplificateur à cathode-followers que l'on fait entrer en oscillation en ramenant sur l'entrée une partie de la tension de sortie au moyen d'un petit condensateur dont la valeur est, dans notre réalisation, de 10 pF. Cette valeur convient pour toutes les bandes-amateurs depuis celle des 80 m jusqu'aux UHF. Lorsqu'on veut employer un tel oscillateur sur des fréquences plus basses, la valeur de ce condensateur doit être augmentée et peut atteindre 10.000 pF. Nous attirons particulièrement l'attention de nos lecteurs sur l'avantage évident qu'il y a à utiliser ce montage pour la réalisation d'un BFO. En effet, un simple enroulement de vieux transfo MF suffit puisqu'il n'y a pas de prise ou d'enroulement de couplage à prévoir.

La stabilité de cet oscillateur est tout à fait remarquable. Les variations de tension anodique n'ont qu'une influence insignifiante sur la fréquence d'oscillation. La sortie sur la cathode contribue efficacement à isoler l'oscillateur de la mélangeuse et à supprimer le pulling. Pour bénéficier de toute la stabilité du circuit, il importe que le petit condensateur de 10 pF soit d'excellente qualité, au mica argenté plutôt que céramique. (Il convient de se méfier des condensateurs céramiques dans les circuits d'accord d'oscillateurs car leur capacité est très souvent instable).

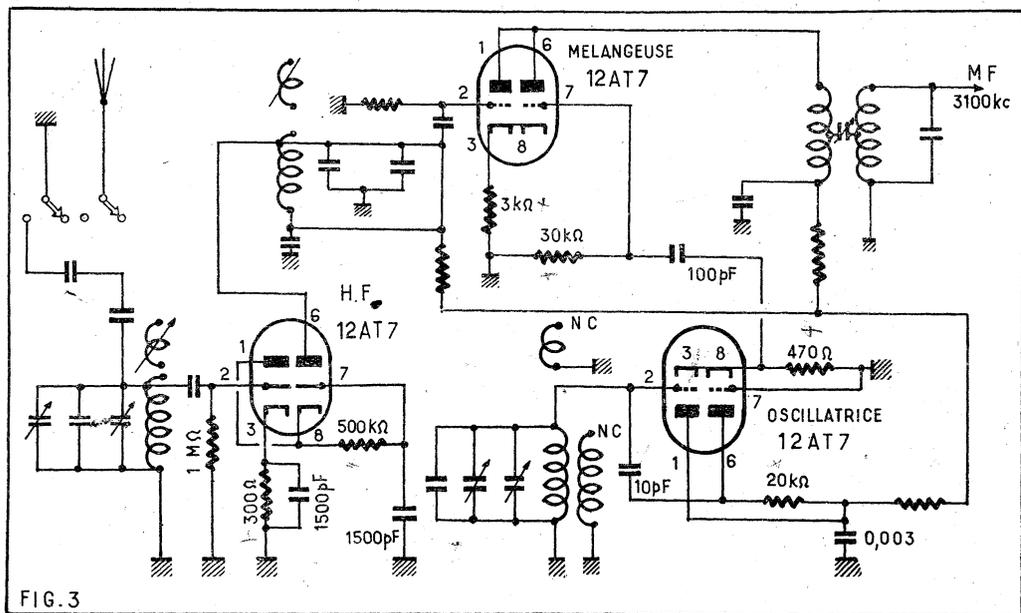


FIG. 3

Comme il s'agit d'un circuit cathode-followers, les cathodes des deux triodes sont réunies et chargées par une résistance de 470 Ω (cette valeur n'est pas critique mais, si on s'en écarte, il vaut mieux la prendre plus élevée que plus faible).

Les cathodes étant communes, on peut donc, aussi bien que pour l'étage mélangeur, utiliser une 6J6 qu'une 12AT7.

Pour ce qui est plus spécialement de l'application du circuit à l'UKW, on remarquera à l'examen de la figure 3 que les enroulements de réaction et de couplage à la mélangeuse de l'oscillateur primitif sont laissés en place mais déconnectés.

L'extrémité de l'enroulement accordé de cet oscillateur qui, dans le montage d'origine, était relié à la haute tension, est mis à la masse et son autre extrémité qui aboutissait à la plaque de la RV12P4000 oscillatrice va maintenant à la grille de l'une des triodes, dont la plaque, alimentée en haute tension, est découplée à la masse par une capacité de 3.000 pF (valeur qui n'a rien de critique et peut varier dans de larges mesures). La grille de la seconde triode (cathode-followers) est à la masse et sa plaque est chargée par une résistance de 20 k (également non critique) servant de self d'arrêt pour permettre le renvoi de la tension réactive sur la grille de l'autre triode par le condensateur de 10 pF. Au total, le montage demande simplement deux résistances et deux petits condensateurs.

Nous aurions pu ensuite doter notre UKW ainsi transformé d'un ampli MF, d'une détection et d'une BF. Disposant de plusieurs récepteurs BC454 pouvant s'accorder sur la valeur de sa moyenne fréquence, nous avons préféré utiliser l'un d'eux en second changement de fréquence en reliant sa borne antenne à l'extrémité « chaude » du secondaire du premier transfo MF de l'UKW. Les résultats ainsi obtenus ont dépassé toutes nos espérances. En l'absence d'émission, le bruit de fond est tellement réduit qu'on a l'impression que l'appareil ne fonctionne pas. Pourtant les signaux les plus faibles sortent magnifiquement sans aucun souffle. Des essais comparatifs effectués avec d'autres récepteurs recevant convenablement la bande 10 m ont tourné au très net avantage de l'UKW ainsi transformé.

Nous ne saurions trop engager nos lecteurs à s'inspirer du schéma de la figure 3 pour la réalisation d'un convertisseur ou la transformation d'un récepteur de trafic peu sensible ou affecté de souffle sur les bandes décimétriques les plus élevées en fréquence. Point n'est besoin de réaliser simultanément les trois montages. Rien n'empêche de les essayer l'un après l'autre. Nous pouvons cependant les assurer que jamais réalisation aussi simple ne nous a donné des résultats aussi remarquables.

J. NAEPELS.

P.-S. — Qui pourrait dépanner l'un de nos lecteurs en possession d'un récepteur R62 qui aimerait particulièrement connaître quelles fréquences il permet de recevoir, quelle est la fréquence d'accord de ses MF et quels sont les types de lampes qui l'équipent ?

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FRÉQUENCE

(Suite de la page 26.)

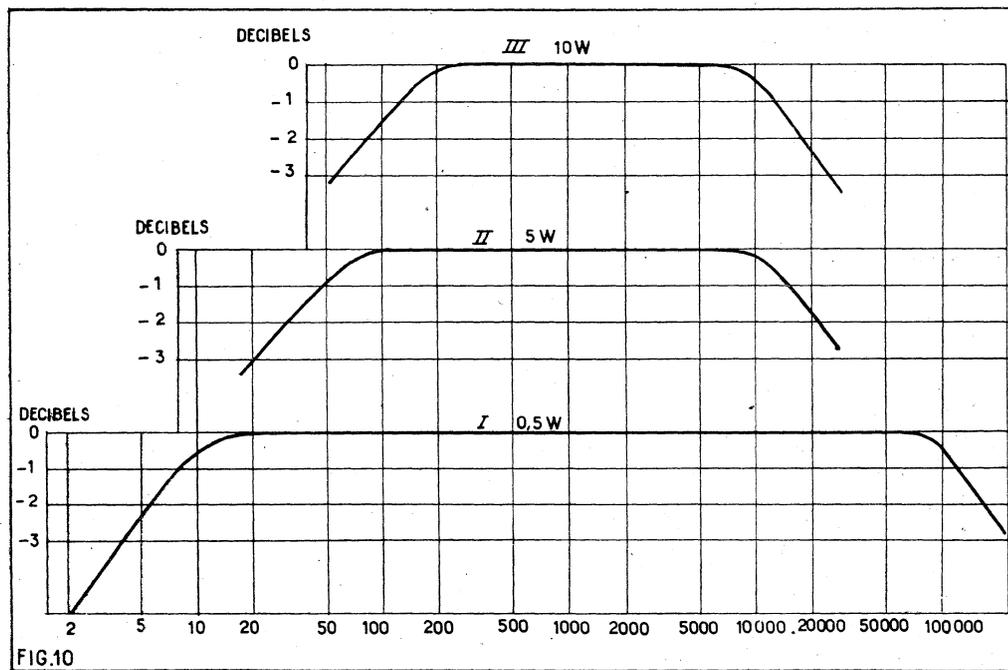


FIG. 10


FIG. 10. — Ces trois courbes sont relatives au même amplificateur. Et pourtant !... Elles semblent bien différentes.

Dans une pièce normale d'appartement, pour éprouver le sentiment d'une bonne reproduction orchestrale, il faut une puissance moyenne de l'ordre de 0,5 à 1 watt. Dans les « pointes », la puissance de crête

atteindra de 5 à 10 watts. L'amplificateur qui nous a servi de base pourra donc parfaitement convenir.

Nous entreprendrons prochainement l'étude de sa composition.

LA MÉTHODE PROGRESSIVE

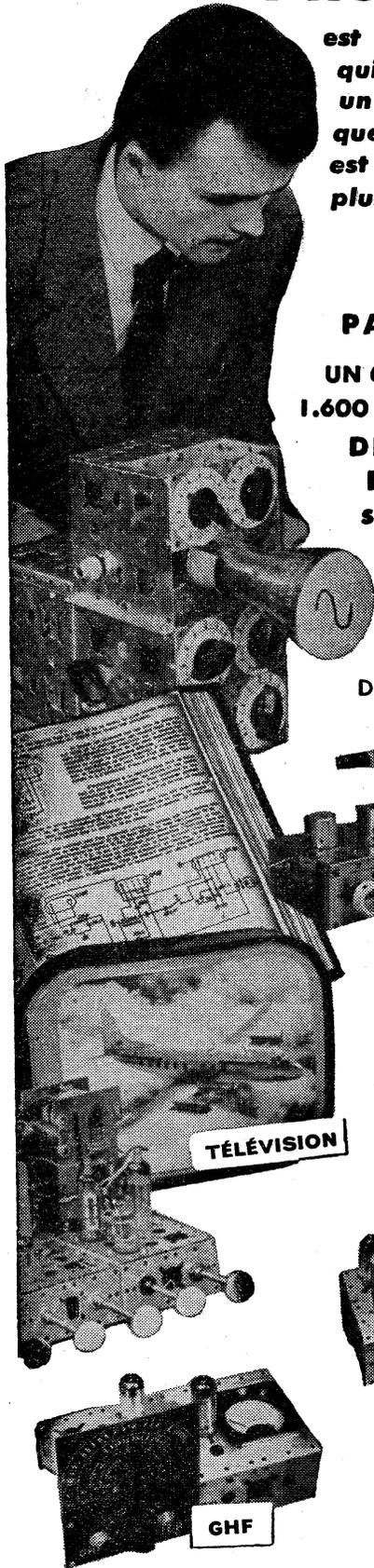

est la seule préparation
qui puisse vous assurer
un brillant succès parce
que notre enseignement
est le plus complet et le
plus moderne.

**LA RADIO
LA TÉLÉVISION
L'ÉLECTRONIQUE
PAR EXPERIENCES**

**UN COURS DE 1.000 PAGES
1.600 FIGURES** à la portée de tous

**DES CENTAINES
DE MONTAGES
sur CHASSIS
EXTENSIBLES**

**INSTANTANEMENT
UTILISABLES**

Demandez notre programme
d'étude gratuit

TRANSISTOR

TÉLÉVISION

F.M.

SUPER 5 L

GHF

STÉRÉO - Hi Fi

INSTITUT ELECTORADIO
26, Rue Boileau
PARIS (XVI^e)

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO




LE SIGNAL-TRACER

est un magnifique instrument de recherches, d'études, d'expériences et de dépannage, mais malheureusement trop ignoré des radios. Pour en connaître toutes les ressources lisez le livre « **MULTI-TRACER** » qui contient la description complète ou montage pratique d'un SIGNAL TRACER avec multivibrateur et surtout toutes ses possibilités d'emploi, avec exemple pratique pris sur le vif; entre autres 40 cas de pannes trappées au SIGNAL TRACER. Lorsque vous aurez en main un Signal Tracer vous ne saurez plus vous en passer. Envoi franco **7 NF**

A TITRE GRACIEUX, NOUS JOIGNONS A CET ENVOI NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL « APPAREILS DE MESURES ».

NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI UNE GAMME COMPLÈTE D'APPAREILS DE MESURES QUE VOUS POURREZ SOIT MONTER VOUS-MÊME, soit acquérir en ORDRE DE MARCHÉ.

SIGNAL TRACER AVEC MULTIVIBRATEUR

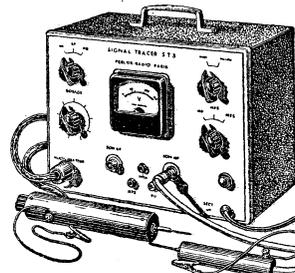

Cet appareil permet d'appliquer la méthode dynamique de dépannage, dite « Signal Tracing ». Il facilite la recherche des pannes au point qu'elle devient presque automatique. S'utilise en Radio et en Télévision. Permet quantités d'autres utilisations, c'est une véritable « bonne à tout faire » du dépannage radio. Dimens. : 27x20x15 cm. Poids : 5 kg. Toutes pièces détachées et fournitures, multivibrateur, sonde HF et connecteur BF.
Prix..... NF **197,30**
Livré en état de marche... NF **295,00**
Tous frais d'envoi pour la métropole
Prix..... NF **6,50**
Documentation contre NF 0,50.

- ★ **VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE VE6**
A TRÈS FORTE IMPÉDANCE D'ENTRÉE.
PEUT ÊTRE ÉGALEMENT UTILISÉ EN OHMMÈTRE, MÉGOHMÈTRE ÉLECTRONIQUE.
En pièces détachées. NF **195,75**
En ordre de marche. NF **290,00**
- ★ **LAMPÈMÈTRE UNIVERSEL LP5**
PERMET LA VÉRIFICATION DE TOUTES LES LAMPES.
Avec pupitre d'essais :
En pièces détachées. NF **212,00**
En ordre de marche. NF **290,00**
- ★ **HÉTÉRODYNE MODULÉE HF4**
S'UTILISE pour LA MISE AU POINT FINALE DES POSTES ET POUR LEUR DÉPANNAGE.
En pièces détachées. NF **152,00**
En ordre de marche. NF **220,00**
- ★ **TABLEAU SECTEUR T512**
PERMET LA LECTURE IMMÉDIATE DU DÉBIT ET DU COURANT DE L'APPAREIL A DÉPANNER.
En pièces détachées. NF **148,40**
En ordre de marche. NF **195,00**

- ★ **MIRE ÉLECTRONIQUE ME12**
INDISPENSABLE POUR LE MONTAGE ET LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS.
En pièces détachées. NF **190,00**
En ordre de marche. NF **295,00**
- ★ **OSCILLOGRAPHÉ CATHODIQUE OS7**
VÉRIFIE TOUTES LES COURBES DE RÉPONSE, TOUS LES CIRCUITS HF-BF.
En pièces détachées. NF **356,00**
En ordre de marche. NF **495,00**
- ★ **GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE BF3**
UN MONTAGE RÉSERVÉ JUSQU'ICI AUX LABORATOIRES, DÉSORMAIS A LA PORTÉE DE TOUS.
Complet, en pièces détachées..... NF **186,00**
En ordre de marche. NF **290,00**
- ★ **PONT DE MESURES DE PRÉCISION PCR6**
PERMET DES MESURES ABSOLUMENT PRÉCISES DE LA VALEUR DES RÉSTANCES ET DES CONDENSATEURS.
En pièces détachées. NF **164,70**
En ordre de marche. NF **260,00**

Pour chacun de ces appareils nous envoyons la NOTICE DÉTAILLÉE de montage contre 1 NF en timbres.

LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO de L. PERICONE



Cet ouvrage essentiellement pratique, donne une étude complète sur les appareils de mesures utilisés en Radio et Télévision, leur but, leur emploi.

Tous les appareils comportent une description détaillée avec schémas et plans de montage, et de nombreux exemples d'utilisation pratique; ils se trouvent ainsi mis à la portée d'un plus grand nombre d'utilisateurs.

Format 16x24 cm, 228 pages, 192 figures.
Prix : NF **11,70**, franco, NF **12,50**

En vente dans toutes les librairies techniques et chez **PERLOR RADIO**, 16, rue Hérold - PARIS (1^{er}).

POUR L'ANTIPARASITAGE COMPLET DES VOITURES

- Nous fournissons :
- N° 5015 pour bougie ou delco, tubulaire droit **1,60 NF**
 - N° 5015 B pipe antiparasite pour bougie coudée..... **2,10 NF**
 - N° 5016 pour bobine d'allumage..... **5,00 NF**
 - N° 5017 pour dynamo..... **3,00 NF**

ATTENTION! TOUTS NOS PRIX S'ENTENDENT « TOUTES TAXES COMPRIS »

PERLOR-RADIO

« Au service des Amateurs-Radio ». Direction : L. Péricone
16, r. Hérold, PARIS (1^{er}). Tél. CEN. 65-50. C.C.P. Paris 5050-96

Expéditions toutes directions contre mandat joint à la commande
Contre remboursement pour la métropole seulement
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

S.A.N.P.

AMÉLIORATION DES RÉCEPTIONS TV

par Gilbert BLAISE

Généralités.

Dans deux articles parus dans nos deux précédents *Radio-Plans*, nous avons donné des indications sur la vérification et l'amélioration des antennes TV.

Nous passons maintenant à un sujet plus général : l'amélioration des réceptions TV par différents moyens, autres que ceux exposés dans nos articles traitant des antennes.

Comme nous l'avons annoncé, les premiers montages décrits seront les préamplificateurs d'antenne dont nous donnerons quelques schémas pratiques.

Préamplificateurs d'antenne.

La mission de ces petits appareils est double : procurer à l'entrée des téléviseurs un signal plus intense et améliorer le rapport signal sur souffle.

L'augmentation du signal est indispensable lorsque l'antenne capte une trop faible puissance malgré tous les soins que l'on a pris pour qu'elle fournisse le maximum de rendement.

L'emploi d'un préamplificateur s'impose aussi aux utilisateurs d'une antenne collective lorsque leur propre téléviseur nécessite à l'entrée un signal plus élevé que celui fourni par l'installation. En général, une bonne antenne collective fournit toujours un signal suffisant aux téléviseurs modernes et en bon état.

Le schéma général d'un préamplificateur est sensiblement le même que celui d'un amplificateur haute fréquence avec la modification obligatoire suivante : la sortie du préamplificateur doit être à faible impédance, celle-ci ayant la même valeur qu'à l'entrée, donc 75Ω généralement et 300Ω dans de rares cas.

Les montages adoptés sont le cascade ou le neutrode. En ce qui concerne les bobinages, il y a deux solutions.

La première consiste à adopter un rotacteur commercial dans lequel la partie oscillatrice ne sera pas utilisée.

Dans la seconde il s'agit de réaliser les bobinages soi-même mais il sera difficile pour un amateur de mettre au point l'ensemble des bobines d'un rotacteur prévu pour 6 à 12 canaux.


On se contentera d'un seul canal et cette simplification donnera satisfaction dans la grande généralité des cas car il est rare que l'on reçoive plusieurs émissions en un même endroit.

Emploi d'un rotacteur.

Dans un bloc rotacteur on trouve tous les bobinages des trois étages suivants : entrée haute fréquence, transformateurs de liaison entre lampe HF et modulatrice et bobines oscillatrices.

La figure 1 donne un schéma très simplifié d'un bloc rotacteur, les commutations s'effectuant aux points $a, b, c, \dots k$.

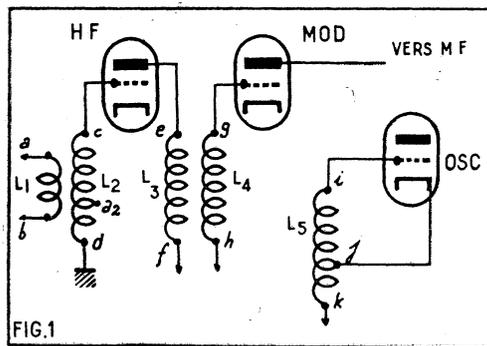On voit immédiatement que les bobines L_1 et L_2 conviennent parfaitement comme transformateur d'entrée du préamplificateur. En effet, $a-b$ comporte peu de spires et cette bobine est étudiée pour effectuer l'adaptation d'une antenne ou de la sortie d'un câble, de 75Ω , à l'entrée, par la grille, d'une lampe HF à impédance moyenne, de l'ordre de quelques milliers



d'ohms. C'est exactement ce qu'il faut pour attaquer la grille de la lampe du préamplificateur.

Le transformateur L_3-L_4 composé des enroulements cf et gh ne convient pas car son secondaire gh est à impédance moyenne alors qu'il est nécessaire que son impédance soit faible.

Reste, enfin, le circuit oscillateur L_5 à trois points de branchement, i, j et k (montage Hartley à couplage électronique indiqué sur la fig. 1) ou Colpitts avec une bobine sans prise.


Ce bobinage sera enlevé ou non connecté.

Bobinages pour préamplificateurs HG.

Voici maintenant des indications complètes sur les caractéristiques des bobinages d'entrée et de sortie pour préamplificateurs HF de télévision.

Transformateur d'entrée. Se connecte comme L_1-L_2 de la figure 1 entre l'arrivée du câble de 75Ω et le circuit de grille d'une lampe HF cascade ou neutrode.

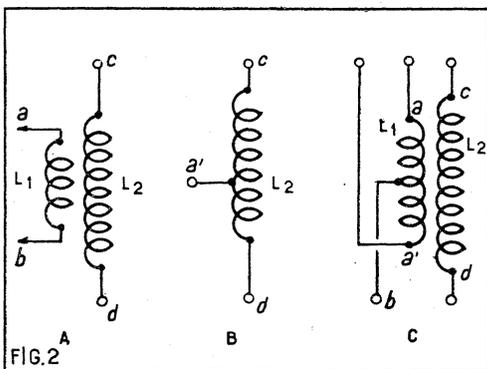Il peut être remplacé par un autotransformateur et dans cette variante, la bobine




a, b est supprimée et remplacée par la portion a' de L_2 .

Il existe encore un montage avec primaire distinct et à prise médiane convenant à l'arrivée d'un câble de 300Ω bifilaire. Comme nous l'avons dit, il est rare de trouver en France des téléviseurs à entrée de 300Ω mais de tels téléviseurs existent chez nos voisins de Belgique, Suisse et tous autres pays sauf l'Angleterre où l'on a adopté l'impédance de 75Ω comme en France.

La figure 2 montre les trois sortes de bobinages d'entrée HF. En A, bobinage transformateur avec primaire prévu pour 75Ω .

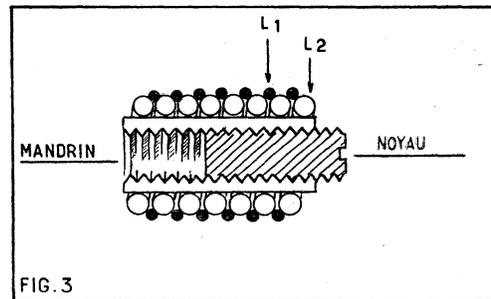On pourrait croire que le bobinage B est le plus facile à réaliser. En réalité cela n'est vrai que si aucune retouche n'est à faire après son montage dans le préamplificateur. Au contraire, si une mise au point est nécessaire il est plus commode



de pouvoir disposer d'un primaire et d'un secondaire distincts.

Les résultats obtenus avec les trois sortes de bobinages d'entrée sont sensiblement les mêmes, avec un léger avantage pour le dispositif A.

Remarque, d'autre part, que le bobinage C grâce à son primaire à prise médiane permet le branchement d'un câble bifilaire de 300Ω entre les points a et a' , la prise médiane b étant connectée à la masse tandis qu'un câble coaxial de 75Ω pourra être connecté entre un des points a ou a' et le point b correspondant à la gaine métallique du câble et à la masse.

Il est parfaitement correct de procéder ainsi car chaque moitié d'enroulement de 300Ω s'adapte à une impédance de 75Ω et non de 150Ω , les impédances étant proportionnelles au carré des nombres des spires.

Voici au tableau I des indications sur des bobines du type A, c'est-à-dire avec un secondaire L_2 et un primaire L_1 prévu pour 75Ω .

TABLEAU I

Canal français	F1	F2	F3	F4
L_1	5 spires fil 0,5 mm émail, autour de L_2	5 spires fil 0,5 mm émail, autour de L_2	5 spires fil 0,5 mm émail, autour de L_2	5 spires fil 0,5 mm émail, autour de L_2
L_2	15 spires jointives fil de 0,2 mm, deux couches soie	15 spires jointives fil de 0,2 mm, deux couches soie	13 spires jointives fil de 0,2 mm, deux couches soie	13 spires jointives fil de 0,2 mm, deux couches soie

Rappelons que si l'on désigne par f_i la fréquence porteuse image et f_s la fréquence porteuse son, leurs valeurs pour ces quatre canaux sont :

Canal F1, $f_i = 43$ MHz, $f_s = 54,15$ MHz.
 Canal F2, $f_i = 52,4$ MHz, $f_s = 41,25$ MHz.
 Canal F3, $f_i = 56,15$ MHz, $f_s = 67,3$ MHz.
 Canal F4, $f_i = 65,55$ MHz, $f_s = 54,4$ MHz.

On remarquera que les bobinages des canaux 1 et 2 sont identiques et qu'il en est de même de ceux des canaux 3 et 4. Ceci s'explique par le fait que les bandes à couvrir sont sensiblement les mêmes

Transformateurs de sortie L3-L4.

En se reportant à la figure 4 on voit que L_4 doit être à faible nombre de spires et L_3 à nombre plus grand pour réaliser l'accord sur la fréquence du signal à recevoir.

Pratiquement, il suffira de réaliser le transformateur L_3 - L_4 exactement comme L_1 - L_2 mais son montage sera abaisseur, autrement dit, L_3 inséré dans le circuit de plaque de la lampe HF sera identique à L_2 et L_4 qui sera relié au câble de 75Ω condui-

TABLEAU II

Canaux français	F5-F6	F7-F8-F8a	F9-10	F11-F12
L_1	1,5 spire fil 1 mm émail	1 spire fil 1 mm émail	1 spire fil 1 mm émail	1 spire fil 1 mm émail
L_2	6 spires jointives fil 1 mm émail à 3 mm de L_1	5 spires jointives fil 1 mm émail à 1 mm de L_1	4,5 spires jointives fil de 1 mm à 1 mm de L_1	3,75 spires jointives fil 1 mm à 1 mm de L_1

Voici les fréquences f_i et f_s des canaux 5 à 12 :

Canal F5 : $f_i = 164$ MHz, $f_s = 175,15$ MHz.
 Canal F6 : $f_i = 173,4$ MHz, $f_s = 162,25$ MHz.
 Canal F7 : $f_i = 177,15$ MHz, $f_s = 188,3$ MHz.
 Canal F8 : $f_i = 186,55$ MHz, $f_s = 175,4$ MHz.
 Canal F8a : $f_i = 185,25$ MHz, $f_s = 174,1$ MHz.
 Canal F9 : $f_i = 190,3$ MHz, $f_s = 201,45$ MHz.
 Canal F10 : $f_i = 199,7$ MHz, $f_s = 188,55$ MHz.
 Canal F11 : $f_i = 203,45$ MHz, $f_s = 214,6$ MHz.
 Canal F12 : $f_i = 212,85$ MHz, $f_s = 201,7$ MHz.

comme il ressort de l'examen des fréquences f_i et f_s données plus haut. Voici maintenant au tableau II les données concernant L_1 et L_2 pour les canaux 5 à 12. Nous avons groupé les canaux dont les bobinages sont identiques.

Les bobines se montent sur des mandrins (tubes) isolants de 6 mm de diamètre contenant des noyaux de ferrite pour les bobines L_1 - L_2 des canaux 1 à 4 et de laiton pour les bobines L_1 - L_2 des canaux 5 à 12.

La bobine L_2 sera enroulée en premier, sur le tube et la bobine L_1 , par-dessus L_2 dans les sillons existant entre les spires jointives.

On disposera L_1 vers le milieu de L_2 . Dans les quatre canaux de la bande I on shuntera L_2 par une résistance de $10 \text{ k}\Omega$.

Dans le cas des canaux de la bande III (F5 à F12) bobiner également L_3 en premier lieu mais en laissant assez de place sur le tube pour loger L_1 .

Cet enroulement sera distant de 3 mm de L_2 dans le cas des canaux 5 et 6 et de 1 mm pour les autres canaux, 7 à 12 français.

sant le signal amplifié à l'entrée du téléviseur, sera identique à L_1 .

Ces remarques permettent de réaliser L_3 - L_4 d'après les indications des tableaux I et II valables pour L_1 - L_2 .

Premier montage pratique.

Le montage de préamplificateur d'antenne de la figure 4 est un cascode utilisant les deux éléments triodes d'une double triode.

On adoptera l'une des lampes suivantes : 12AT7 ou ECC81, GAT7-N, 6BQ7, 6BZ7, PCC84, ECC84, ECC189, PCC189, etc.

Il est nécessaire que les électrodes de ces lampes soient toutes accessibles ce qui exclut d'excellentes lampes comme la 6J6 par exemple, qui comporte une seule broche pour les deux cathodes.

Avec la 12AT7 (ECC81) et une haute tension de 100 V, on adoptera les valeurs suivantes des éléments : $R_1 = R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = R_4 = 1.000 \Omega$, $R_5 = 3.900 \Omega$, $C_1 = 250 \text{ pF}$, $C_2 = 100 \text{ pF}$, $C_3 = 220 \text{ pF}$, $C_4 = 470 \text{ pF}$, $C_5 = 100 \text{ pF}$.

Condensateurs céramiques ou au mica fonctionnant aux VHF jusqu'à 250 MHz. Tolérance 10 %.

Résistances étalonnées avec une tolérance de 5 % et spécialement prévues pour les VHF, en particulier R_2 et R_5 qui sont parcourues par des courants VHF. Toutes d'une puissance de 0,5 W.

L'analyse rapide du schéma montre que le câble coaxial venant de l'antenne est relié à L_1 tandis que L_2 est insérée dans le circuit de grille du premier élément triode, V_1 , de la double triode.

C_1 , R_1 assurent la polarisation tandis que L_3 , en série avec C_3 , est la bobine de neutrodynage dite aussi de neutralisation.

On trouve ensuite la liaison entre les deux éléments du cascode, constituée par C_3 , L_5 et R_2 . C_4 . L'ensemble R_2 , C_4 sert de polarisation pour ce second élément. En effet la grille de V_2 est à la masse tandis que la cathode de ce même élément, aboutit également à la masse, à travers R_2 , C_4 et les bobines de résistance négligeable en continu, L_3 et L_2 .

Remarquer également la bobine d'arrêt L_4 et les circuits de découplage C_2 , R_3 et C_5 , R_4 .

A la sortie on trouve L_3 - L_4 et la résistance R_5 permettant d'élargir la bande.

Le câble coaxial, de longueur quelconque, est connecté, d'une part aux bornes de L_4 et, d'autre part, aux bornes de l'entrée 75Ω du téléviseur.

On utilisera les bobinages L_1 , L_2 des tableaux I et II et L_3 - L_4 identiques à L_1 - L_2 .

Alimentation.

La lampe ECC81 (12AT7) possède un filament de 12,6 V aboutissant aux broches 4 et 5 de son culot noval.

Il y a une prise médiane à la broche 9. La consommation de courant est de 0,3 A.

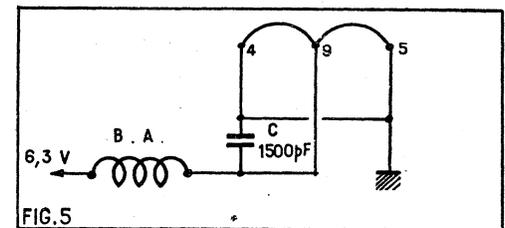


FIG. 5

Il existe deux moyens de connecter ce filament : en série, 12,6 V-0,3 A et en parallèle, 6,3 V 0,6 A.

Dans ce dernier cas, une borne filament sera la broche 9 et l'autre la réunion des broches 4 et 5.

Seul le montage parallèle est conseillé dans l'emploi de cette lampe comme préamplificatrice.

On alimentera le filament suivant le schéma de la figure 5. Les broches 4 et 5 sont reliées à la masse et la broche 9 à la ligne 6,3 V du récepteur, à travers la bobine d'arrêt BA. Un condensateur C de 1.500 pF effectue le découplage en VHF.

La bobine BA se compose de 15 spires jointives de fil de 0,6 mm de diamètre sur tube, sans noyau, de 6 mm de diamètre.

Une lampe comme la ECC81 (12AT7) consomme en totalité, environ 15 mA avec une haute tension de 100 V. On pourra l'alimenter à partir du téléviseur mais on risque de perturber son fonctionnement. Il est préférable de monter une alimentation séparée comme celle de la figure 6.

Le transformateur TA comporte un primaire adapté à la tension du secteur alternatif ou à prises 110-130-220-250 V et un secondaire de 100 à 110 V environ 20 mA.

Le tube redresseur, d'un type quelconque pourvu qu'il redresse 20 mA est monoplaque ou biplaque monté en monoplaque (les deux plaques réunies).


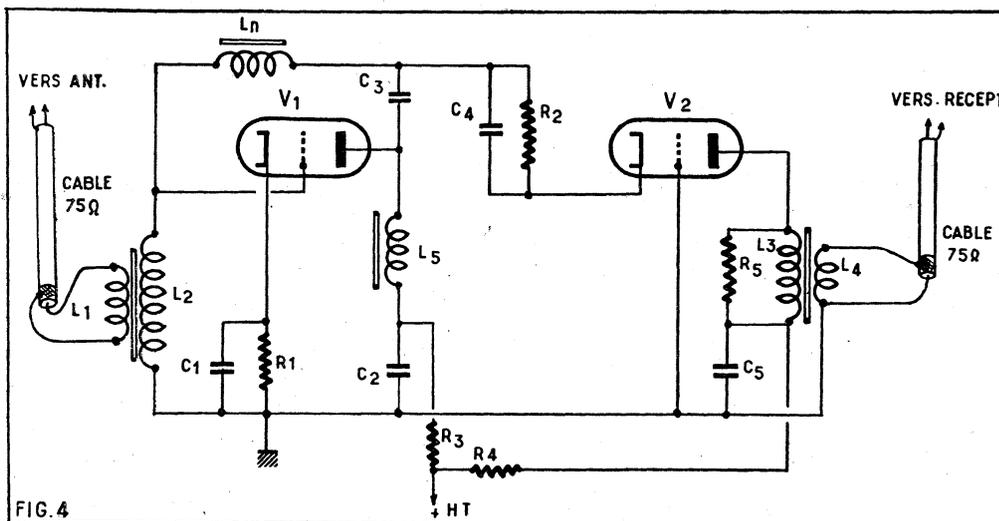


FIG. 4

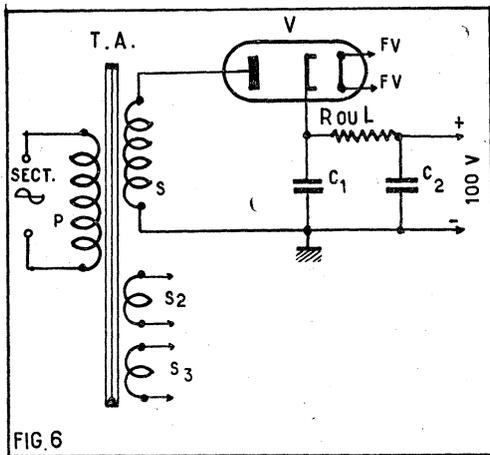

Deux autres secondaires assurent l'alimentation du filament du tube redresseur sous 5 ou 6,3 V et du filament de la lampe du préamplificateur, sous 6,3 V.

Le filtrage est obtenu avec deux condensateurs électrochimiques $C_1 = C_2 = 24$ à $50 \mu\text{F}$ 200 V tension de service et une résistance de 2.000Ω à collier de façon qu'elle puisse s'ajuster pour que la tension de sortie soit de 100 V environ. Comme le courant est de 15 mA environ, il y a une chute de tension de 15 V par millier d'ohms de R. On pourra également remplacer R par une bobine de filtrage résistante en continu de 500 à 1.000 Ω si la tension obtenue à la sortie est comprise entre 90 et 105 V. Le culot de la 12AT7 est donné par la figure 7.

Bobines Ln-L5.

Revenons au schéma de la figure 4 sur lequel on remarque, outre les bobines L_1 à L_4 , les deux bobines L_3 et L_5 .

La bobine de neutralisation L_3 comporte du fil émaillé de 0,5 mm de diamètre, enroulé sur un tube de 8 mm de diamètre extérieur avec noyau de ferrite.

Voici les nombres des spires jointives pour chaque canal :

- Canaux F_1 et F_2 : 20 spires.
- Canaux F_3 et F_4 : 18 spires.
- Canaux F_5 et F_6 : 9 spires.
- Canaux F_7 , F_8 et F_{8a} : 7 spires.
- Canaux F_9 et F_{10} : 6 spires.
- Canaux F_{11} et F_{12} : 4 spires.

Il est également utile de donner des valeurs différentes à la bobine d'arrêt L_5 suivant le canal à recevoir. On la montera sur un tube de 8 mm à noyau de ferrite avec du fil de 0,5 mm enroulé en spires jointives :

- Canaux F_1 et F_2 : 14 spires.
- Canaux F_3 et F_4 : 13 spires.
- Canaux F_5 et F_6 : 6 spires.
- Canaux F_7 , F_8 et F_{8a} : 5 spires.
- Canaux F_9 et F_{10} : 4 spires.
- Canaux F_{11} et F_{12} : 3 spires.

Le circuit intermédiaire à bobine L_5 est à bande très large pouvant atteindre 80 MHz en raison du fort amortissement dû à la

résistance d'entrée de la lampe V_2 . L'accord est par conséquent très flou mais il est quand même utile de pouvoir régler cette bobine pour obtenir le maximum de gain et le minimum de souffle.

Si l'on désire supprimer le réglage de L_5 , on montera, quel que soit le canal à recevoir, une bobine de 25 spires jointives de fil de 0,5 mm sur un tube sans noyau, de 8 mm de diamètre.

Nous tenons à préciser que le préamplificateur de la figure 4 doit être prévu pour la réception d'un seul canal et, par conséquent, ne pas comporter de rotacteur.

Les bobinages seront choisis parmi ceux indiqués plus haut et soudés directement à leurs points de branchement.

Dans un montage aussi délicat que celui d'un préamplificateur de télévision il est absolument impossible de supprimer la mise au point permettant de donner aux bobinages leur valeur correcte.

Cette valeur dépend des capacités parasites qui les shuntent et il faut réaliser le montage de telle façon que ces capacités soient aussi réduites que possible.

Comme elles peuvent varier parfois du simple au double, il se peut que le bobinage prévu ne convienne pas et dans ce cas, il sera nécessaire de le modifier en augmentant ou en diminuant son coefficient de self-induction.

Le travail de mise au point exige, en principe, des appareils de mesure mais des techniciens expérimentés et bénéficiant d'un peu de chance pourront l'effectuer d'une manière plus simple, en montant le préamplificateur entre l'antenne et le téléviseur et en le réglant d'après la variation du contraste et de la puissance sonore.

Avant d'indiquer les procédés de réglage, nous allons décrire des variantes du préamplificateur de la figure 4, obtenus avec d'autres lampes que la 12AT7 ou ECC81.

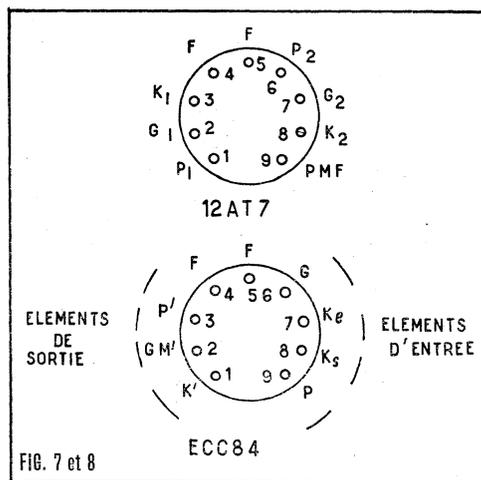


FIG. 7 et 8

Montage avec ECC84.

On adoptera les valeurs suivantes, à la place de celles valables pour la ECC81-12AT7 : $R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 120 \Omega$.

La lampe ECC84 possède sur filament de 6,3 V — 0,37 A qui se monte comme l'indique la figure 5.

Remarquer toutefois que cette lampe possède 2 broches de cathode pour un de ses éléments triode.

Il est recommandé de se servir de cet élément comme triode d'entrée et de relier la broche K_5 (broche n° 8 du culot noval) à C_1 et R_1 , tandis que la broche K_6 (broche n° 7 du culot noval) sera reliée à la masse par un condensateur de 8,2 pF (voir fig. 8).

D'autres détails sur ces montages seront donnés dans la suite de cette étude qui ne s'adresse qu'aux techniciens expérimentés.

Vous n'avez peut-être pas lu tous les derniers numéros de « RADIO-PLANS »

Vous y auriez vu notamment :

N° 149 DE MARS 1960

- Récepteur universel à transistors SFT108 - SFT106 - SFT107 - SFT153 - SFT121 (2).
- Vérification et amélioration des antennes TV.
- Electrophone stéréophonique ECC82 - EL84 - ECC83 - EZ81.
- Le WS19.
- Changeur de fréquence 4 lampes Noval + la valve et l'indicateur d'accord ECH81 - EBF80 (2) - EL84 - EM80 - EZ80.
- Récepteurs de trafic.
- Un super vraiment réduit.

N° 148 DE FÉVRIER 1960

- Réception de la modulation de fréquence.
- Récepteur et appareils de mesure.
- Récepteur changeur de fréquence ECH81 - EBF80 - 6BA6 - 6BM5 - EM80 - EZ80.
- Récepteur AM FM à ampli BF bicanal EF85 - (2) - EL84 - ECH81 - EB91 - BEF80 - 5Y3GB.
- Electrophone stéréophonique ECC83 - EL84 - EZ81 - ECC83 - EL84.
- Réalisation d'un posemètre à cellule photovoltaïque.

N° 147 DE JANVIER 1960

- Amplificateur de fréquence intermédiaire et circuit limiteur.
- Electrophone fonctionnant sur pile et équipé avec 4 transistors TRI4 - SFTB10 - SFT111 (2) - SFTB10.
- Téléviseur multicanal 6BQ7A - ECF82 - EF80 (3) - EB91 - EL84 - EBF80 - ECL82 - EL36 - EY81 - EY82.
- Amateur et surplus : récepteur CR100.
- Transistormètre.
- Deux émetteurs de télécommande.

N° 146 DE DÉCEMBRE 1959

- Les circuits du récepteur.
- Changeur de fréquence 4 lampes ECH81 - EF89 - EBF80 - EL84 - EM85 - EZ80.
- Récepteur haute fidélité AM-FM et stéréophonique EF85 (4) - ECH81 - EM84 - ECC81 (4) - EL84 (2) - 6AL5 - EZ81.
- Applications spéciales des transistors.
- Les posemètres photographiques.
- Récepteur portable et auto à 8 transistors EC45 (4) - OA79 - OC71 (2) - OC72 (2).

N° 145 DE NOVEMBRE 1959

- Magnétophone 12A - AX7 - EF86 (2) - EL84 (2) - EM34 - EZ80.
- Télévision à UHF.
- A la recherche des rayons cathodiques.
- Electrophone équipé d'une platine-changeur de disques automatique ECC82 - EL84 - EZ80.
- Retour sur la stéréophonie par disques.

1,20 NF le numéro

Adressez commande à « RADIO-PLANS », 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par virement à notre compte chèque postal : Paris 259-10. Votre marchand de journaux habituel peut se procurer ces numéros aux messageries Transports-Presse.

SYSTÈME "D"

LA REVUE DES BRICOLEURS

Menuiserie - Maçonnerie - Électricité - Mécanique - Auto, moto, vélo - Ciné, photo...

Chaque mois : 0.80 NF

1.300 spires de fil de 0,09 mm de diamètre ; secondaire 2 × 270 spires fil 0,18 mm enroulement bifilaire. Circuit magnétique section 9 × 9 mm, tôles 32 × 28 entrecroisées.

T₂ transformateur de sortie du push-pull OC72 ; primaire 2 × 250 spires de fil 0,24 mm ; secondaire 70 spires de fil 0,5 mm. Circuit magnétique, section 15 × 9 mm, tôles 32 × 28 entrecroisées. L'enroulement primaire est bifilaire. Les indications concernant les bobinages BF sont données à l'intention des spécialistes de cette branche pour lesquels elles sont suffisantes pour permettre leur réalisation, travail délicat qui n'est pas à la portée des amateurs ne possédant ni les appareils de mesure, ni l'outillage, ni surtout, l'expérience nécessaires.

Voici les résultats des mesures effectuées par le Laboratoire d'Application de la Radiotechnique.

On voit que la puissance modulée est

OC16 qui donne toutefois, une puissance modulée de 3,2 W lorsque la tension appliquée à l'entrée du transistor OC71 (figure précédente) est de 23 mV comme indiqué plus haut.

Les branchements des deux parties s'effectuent aux points - 7 V (ligne-alimentation), S₁ et S₂ entre le secondaire de T₂ et le primaire de T₃ et enfin le point + qui relie la ligne + à celle aboutissant à la résistance de 5 Ω qui réduit un peu la tension disponible de 7 V.

Nous pensons qu'il serait plus pratique de reporter cette résistance de 5 Ω au montage de la figure 7. Le condensateur de 100 μF pourrait être également reporté au montage précédent.

En effectuant ce transfert d'éléments, le montage amplificateur OC71 — deux OC72 pourra se brancher directement à l'accumulateur aux points + 7 V et - 7 V.

à la OA5. Tôles 80 × 60, entrefer 0,1 mm. Les conditions de fonctionnement du OC16 sont données ci-après :

Courant collecteur (repos).....	120 mA
Courant collecteur P ₁ max.....	1,08 A
Tension collect.-émett. — V _{ce}	5,9 V
Tension base-émett. — V _{be}	0,41 V
Puissance dissipée au collecteur..	6,4 W
Puissance modulée.....	3,2 W

Montage du haut-parleur.

On comprend aisément que cet ensemble portatif-autoradio exige deux haut-parleurs, l'un de faible puissance et grande sensibilité pour l'emploi à la sortie du push-pull OC72 (récepteur portatif) et l'autre à grande puissance, à la suite de l'étage de puissance OC16. Ce dernier haut-parleur devra supporter une puissance modulée de 3,2 W.

L'impédance des bobines mobiles de ces deux haut-parleurs sera de 2,5 Ω avec les transformateurs de sortie T₂ et T₄ dont nous avons donné les caractéristiques plus haut.

On adoptera un système de branchement tel que le HP à faible puissance soit débranché, au moins en un seul point, lorsque le secondaire de T₂ est relié au primaire de T₃.

D'autre part, lorsque l'amplificateur de la figure 8 ne sert pas, il est tout indiqué de débrancher l'un des points + ou - 7 V.

En général un de ces points est à la masse de l'auto et c'est l'autre point qui sera déconnecté.

Ces branchements et débranchements pourront s'effectuer automatiquement à l'aide de poussoirs qui agiront dans le sens nécessaire lorsque le poste portatif sera introduit dans le compartiment qui lui est réservé dans l'auto, sur le tableau de bord ou en tout autre endroit choisi par l'utilisateur.

TABLEAU II

Transistors	OC 71	2 × OC72
Courant collecteur (repos).....	3,8 mA	2 × 1,5 mA
Courant collecteur P _s max.....	—	2 × 33 mA
Tension collecteur-émetteur — V _{ce}	5,2 V	6,9 V
Tension base-émetteur — V _{be}	0,17 V	0,07 V
Puissance dissipée au collecteur.....	20 mW	2 × 50 mW

de 100 mW environ mais cela est suffisant pour un portable.

Pour les mesures de vérification nous donnons encore les indications suivantes sur le régime de fonctionnement des 3 transistors. Courant total de repos à la sortie des deux OC72 : 9 mA ; courant max. 2 × OC72 : 105 mA ; tension à l'entrée (sortie détectrice) : 23 mV pour obtenir 2 × 50 mW à la sortie.

Les précautions spéciales à prendre pour le refroidissement des deux OC72 consistent dans l'emploi d'un clip en cuivre, fourni avec le transistor sur demande. Cet accessoire entoure le corps du transistor et relié à une plaque de refroidissement de 12,5 cm₂ au moins.


Le brochage est standard : trois fils, dans l'ordre : émetteur, base, collecteur, ce fil, plus éloigné de la base que celui de l'émetteur et identifiable également par un point rouge.

On peut fixer l'OC72 par soudure ou sur support. Soudures effectuées à plus de 10 mm du corps du transistor et avec l'emploi d'un shunt thermique (pince froide). Orientation quelconque du montage de ces transistors.

Amplificateur final autoradio.


Un premier schéma, complément de celui analysé plus haut est donné par la figure 8.

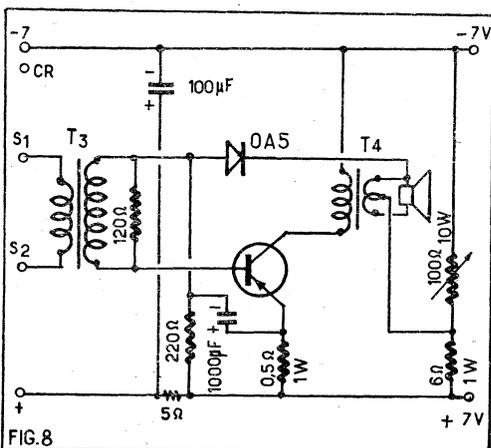On n'y trouve qu'un seul transistor final



Remarquer que le point CR, simplement marqué, n'est pas à brancher à un point de l'étage final de la figure 8. Il est simplement indiqué car dans d'autres réalisations d'étages finals ce point sera relié au secondaire du dernier transformateur, étendant ainsi la contre-réaction aux trois étages (voir le montage suivant).

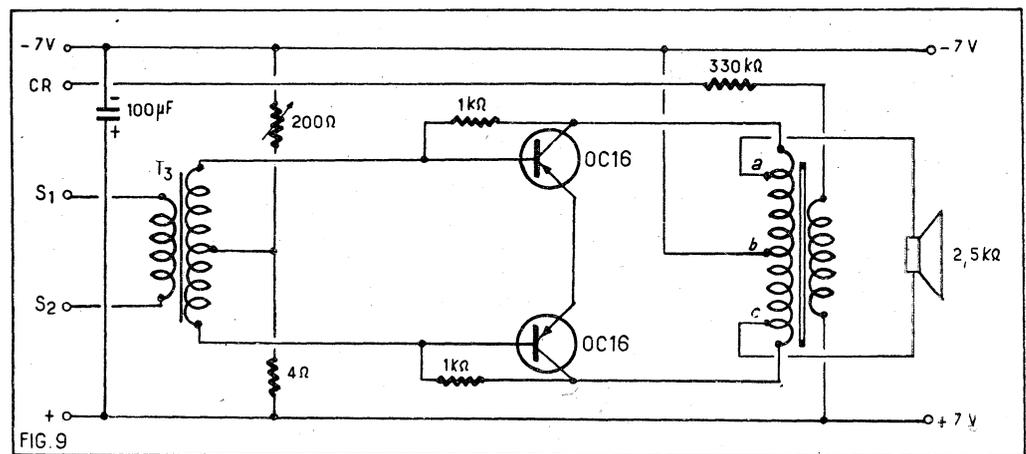Le transistor OC16 sera monté avec les précautions indiquées dans l'analyse du montage de la figure 1 (amplificateur stéréophonique).



La plaque verticale d'aluminium sera isolée du châssis elle ne sera pas noire. Sa surface sera de 475 cm₂ et son épaisseur de 1,5 mm. Branchement suivant la figure 4 et montage avec les éléments de la figure 5.

Pour réaliser (par spécialistes), ou déterminer le choix, des transformateurs, existant chez les fabricants, on tiendra compte des indications suivantes :

T₃ : transformateur d'entrée de l'étage final ; primaire 260 spires fil de 0,28 mm, secondaire 500 spires de 0,28 mm, circuit magnétique section 15 × 9 mm, tôles entrecroisées de 32 × 28 mm.

Transformateur T₄ pour l'étage final OC16 primaire 160 spires fil de 1 mm, secondaire de 141 spires fil de 0,7 mm avec prise à la 72^e spire. Exécuter les deux enroulements en même temps (enroulement bifilaire) sans oublier la prise à 72 spires. Compter ce nombre à partir de l'extrémité opposée

Etage final push-pull.

Voici, enfin, pour terminer ce sujet, un autre étage final dans lequel on emploie deux OC16 en push-pull (voir fig. 9). Il se branche à l'amplificateur de la figure 7 comme le précédent.

Remarquer toutefois que dans ce montage la ligne CR est prolongée jusqu'au secondaire de T₄.

Le montage des deux OC16 s'effectuera suivant les indications données précédemment.

On adoptera les caractéristiques suivantes des deux transformateurs :

T₃ = transformateur d'entrée du push-pull OC16 ; primaire 70 spires fil de 0,6 mm, secondaire 2 × 205 spires fil de 0,24 mm bobinage bifilaire, circuit magnétique de

(Suite page 46.)

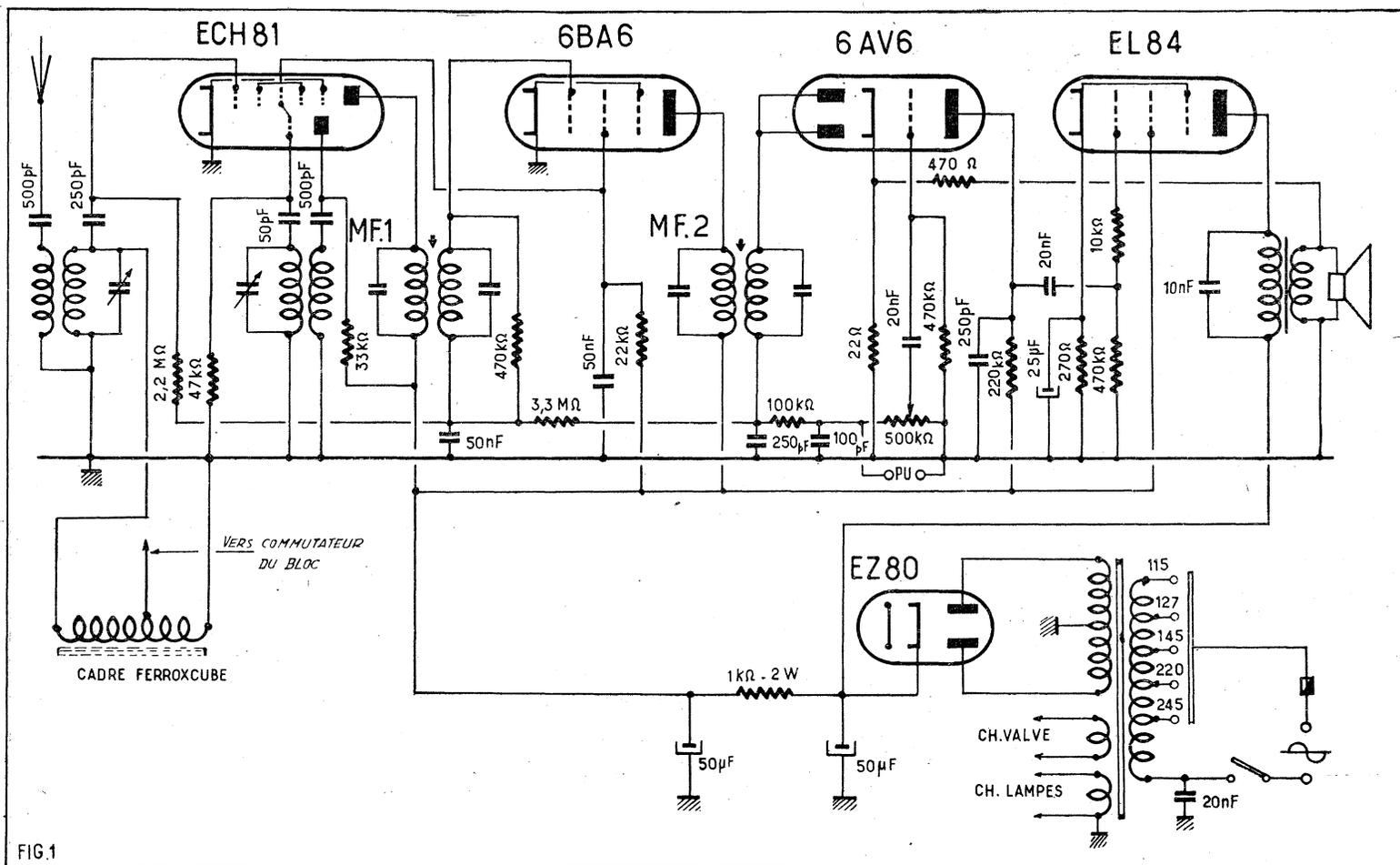


FIG.1

CHANGEUR DE FRÉQUENCE

4 LAMPES + LA VALVE

Ce changeur de fréquence de conception classique est extrêmement facile à monter et d'un prix de revient raisonnable. Malgré ce souci d'économie, l'alimentation « tous courants » n'a pas été retenue ; on lui a préféré l'alimentation par transformateur qui présente des avantages incontestables parmi lesquels il convient de citer : l'isolement électrique du châssis par rapport au secteur, ce qui évite tout risque de court circuit, l'absence de toute surcharge des filaments à l'allumage, une HT élevée qui permet de faire fonctionner les

tubes dans de meilleures conditions, ce qui finalement, se traduit par une sensibilité et une musicalité plus grandes.

Cet appareil est prévu pour la réception des quatre gammes standard PO, GO, OC et BE. Il est muni d'un cadre à bâtonnet de ferrocube qui constitue le collecteur d'onde pour les gammes PO et GO et assure un antiparasitage efficace. Signalons pour terminer cette présentation que ses dimensions sont très réduites puisque son châssis fait : 250 × 110 × 45 mm.

Le schéma (fig. 1).

L'étage d'entrée est l'étage changeur de fréquence dont les principaux éléments sont : une lampe ECH81, un bloc de bobines, un CV 2 × 90 pF et le cadre.

Le bloc contient les bobinages oscillateurs pour toutes les gammes. Il contient également les bobinages entrant dans la composition du circuit d'entrée pour les gammes OC et BE. Le contacteur du bloc assure la commutation de ces différents bobinages et des enroulements du cadre, ces enroulements constituent le circuit d'entrée pour les gammes PO et GO. Ce circuit d'entrée est accordé par une des cages du CV. La seconde cage accorde l'oscillateur local. La prise antenne nécessaire pour la réception des OC est reliée au bloc par un condensateur de 500 pF.

La cathode de la ECH81 est à la masse ; la grille de commande de sa partie heptode est attaquée par le circuit d'entrée à travers un condensateur de 250 pF. La tension de régulation VCA est transmise à cette électrode par une résistance de fuite

de 2,2 MΩ. L'alimentation de la grille écran de cette heptode est commune avec celle de la grille écran de la lampe MF. La tension nécessaire est obtenue par une résistance de 22.000 Ω découplée par un condensateur de 50 nF.

La section triode de la ECH81 est utilisée pour produire l'oscillation locale. Son circuit grille contient un condensateur de 50 pF de liaison avec l'enroulement accordé du bobinage oscillateur et une résistance de fuite de 47.000 Ω. Le condensateur placé entre la plaque et l'enroulement d'entretien du bobinage oscillateur fait 500 pF. La plaque triode est alimentée par une résistance de 33.000 Ω.

La liaison entre l'étage changeur de fréquence et la grille de commande de la lampe MF s'effectue par un transformateur accordé sur 455 kHz. La lampe MF est une 6BA6 dont la cathode est aussi reliée à la masse. Pour augmenter la stabilité de cet étage le secondaire du transfo MF est shunté par une résistance de 470.000 Ω. La 6BA6 comme l'heptode ECH81 est soumise au régulateur anti-

fading. La tension de régulation est appliquée à la base du secondaire du transfo MF qui la transmet à la grille de commande de la lampe. La ligne VCA contient une cellule de constante de temps formée d'une résistance de 3,3 MΩ et d'un condensateur de 50 nF.

Le signal amplifié par l'étage MF est appliqué par un second transfo accordé sur 455 kHz aux diodes d'une 6AV6. Ce circuit détecteur contient une cellule de blocage HF formée d'une résistance de 100.000 Ω et d'un condensateur de 250 pF et un potentiomètre de volume shunté par un condensateur de 100 pF. C'est aux bornes de l'ensemble potentiomètre de 500.000 Ω et condensateur de 100 pF qu'apparaît le signal BF mis en évidence par la détection. La tension de VCA qui est fournie par le détecteur est prise à l'entrée de la cellule de blocage HF.

Le signal BF recueilli sur le curseur du potentiomètre est appliqué à la grille de commande de la triode contenue dans la 6AV6 par un condensateur de 20 nF et une résistance de fuite de 470.000 Ω. Cette triode équipe l'étage préamplificateur BF.

Le circuit cathode de la 6AV6 contient une résistance de 22 Ω formant avec une 470 Ω un circuit de contre-réaction venant du secondaire du transfo de HP. Ce circuit qui englobe la totalité de l'amplificateur BF réduit les distorsions prenant naissance dans ce dernier et de ce fait améliore la musicalité. Notons que la faible valeur de la résistance de 22 Ω n'introduit pratiquement aucune perturbation dans le circuit de détection et on a pu sans inconvénient faire le retour du potentiomètre de volume à la masse et non à la cathode de la 6AV6.

Le circuit plaque de la 6AV6 est chargé par une résistance de 220.000 Ω . Un condensateur de 250 pF placé entre la plaque de la triode et la masse élimine les résidus de courant HF qui pourraient subsister. Cette précaution est très utile car si de tels courants circulaient dans tout l'ampli BF ils provoqueraient des accrochages.

L'étage final est équipé par une EL84. La grille de cette lampe est reliée à la plaque de la triode précédente par un condensateur de 20 nF, une résistance de fuite de 470.000 Ω et une résistance de blocage de 10.000 Ω . La EL84 est polarisée

par une résistance de cathode de 270 Ω shuntée par un condensateur de 25 MF. Sa grille écran est portée au potentiel de la ligne HT après filtrage. Cet étage actionne un haut-parleur à aimant permanent de 12 cm. Le transformateur d'adaptation présente une impédance primaire de 5.000 Ω .

L'alimentation comporte le transformateur qui délivre la HT et les tensions de chauffage pour les lampes et pour la valve. L'enroulement HT délivre 2x300 V avec un débit de 65 mA. La valve qui redresse cette haute tension est une EZ80. Le filtrage en est assuré par une cellule composée d'une résistance de 1.000 Ω 2 W et de deux condensateurs électrochimiques de 50 μ F. Pour éviter une chute trop importante dans cette résistance la tension d'alimentation de la plaque EL84 est prise sur la cathode de la valve et par conséquent avant la cellule de filtrage. Le primaire du transfo d'alimentation est doté d'un répartiteur de tension qui permet d'adapter le récepteur à toutes les tensions secteur possibles. Un côté du primaire de ce transfo est découplé à la masse par un condensateur de 20 nF ceci évite les ronflements d'induction.

Réalisation pratique (fig. 2 et 3).

Nous avons déjà indiqué les dimensions du châssis de ce récepteur. Sur cette platine on fixe les principales pièces. Contre la face intérieure on monte les supports de lampes et le relais A, sur la face arrière les plaquettes AT et PU. Sur le dessus on dispose les deux transformateurs MF, le condensateur de filtrage 2x50 μ F, le condensateur variable et le transformateur d'alimentation. Sur la face avant et à l'intérieur du châssis on fixe le potentiomètre interrupteur et le bloc de bobinage.

Lorsque cet équipement est réalisé on passe au câblage. Avec du fil nu on relie au châssis la cosse *b* du bloc de bobinage, la ferrure T de la plaquette AT et une ferrure de la plaquette PU. De la même façon on relie au châssis la cosse de l'axe du CV, le point milieu de l'enroulement HT du transfo d'alimentation et une extrémité de l'enroulement « CH.L ». On effectue ensuite les liaisons au châssis sur les supports de lampes. Sur le support ECH81 ce sont le blindage central et les broches 3 et 4 qui sont ainsi mis à la masse ; pour le support 6BA6 ce sont le blindage central et les broches 2, 3 et 7, pour le support 6AV6 ce sont le blindage central et la broche 3, enfin pour le support EL84 ce sont le blindage central et la broche 4. Les soudures au châssis doivent être faites avec un fer très chaud et on doit veiller à bien faire fondre la soudure. Une fois refroidie cette dernière doit avoir l'aspect d'une goutte brillante. Toute soudure d'aspect granuleux est à proscrire car elle n'adhère pas parfaitement au métal et procure un mauvais contact pouvant entraîner un mauvais fonctionnement du montage.

Une des cages du CV est reliée à la cosse *a* du bloc et l'autre cage à la cosse *r*. Avec du fil isolé on établit la ligne d'alimentation des filaments constituée par les connexions qui relient la seconde extrémité de l'enroulement « CH.L » du transfo d'alimentation, la broche 5 du support EL84, la broche 4 des supports 6AV6 et 6BA6 et la broche 5 du support ECH81. Ces fils doivent être plaqués contre la face interne du châssis. Avec du fil isolé on établit la ligne HT qui réunit la broche 9 du support EL84 et les cosses + des deux transfos MF. Ces fils sont aussi placés contre la face interne du châssis. Toujours avec du fil isolé on relie la broche 1 du support ECH81 à la broche 6 du support 6BA6.

Après les avoir coupés à la longueur voulue on soude le fil P du transfo MF1 sur la broche 6 du support ECH81 et le fil G de cet organe sur la broche 1 du support 6BA6. On relie ensemble les broches 7 et 9 du support ECH81.

Sur le support ECH81 on soude sur la broche 2 un condensateur de 250 pF qui va à la cosse *f* du bloc de bobinages, une résistance de 2,2 M Ω qui va à la cosse — de MF1. Sur la broche 7 un condensateur

de 50 pF qui va à la cosse *g* du bloc de bobinages sur la broche 8 un condensateur de 500 pF qui va à la cosse *h* du bloc de bobinages, sur la broche 9 une résistance de 47.000 Ω dont l'autre fil est soudé au châssis, sur la broche 8 une résistance de 33.000 Ω dont l'autre fil est soudé sur la cosse + de MF1.

Sur la cosse — de MF1 on soude un condensateur de 50 nF dont l'autre extrémité est soudée au châssis. Entre cette cosse — et la cosse — de MF2 on dispose une résistance de 3,3 M Ω .

On soude une résistance de 22.000 Ω entre la broche 6 du support 6BA6 et la cosse + de MF2. Sur cette broche 6 et le châssis on soude un condensateur de 50 nF. On soude un condensateur de 500 pF entre la cosse *e* du bloc de bobinages, et la ferrure A de la plaquette A.

Le fil P du transfo MF2 est soudé sur la broche 5 du support 6BA6 et son fil G sur les broches 5 et 6 du support 6AV6. On soude un condensateur de 250 pF entre la cosse — de MF2 et la broche 7 du support 6BA6 et une résistance de 100.000 Ω entre cette cosse — et la seconde ferrure de la plaquette PU. Entre les deux ferrures de cette plaquette on dispose un condensateur de 100 pF. La ferrure qui a reçu la résistance de 100.000 Ω est connectée à une extrémité du potentiomètre de volume. L'autre extrémité de cet organe est réunie au châssis. Entre le curseur et la broche 1 du support de 6AV6 on place un condensateur de 10 nF. Entre la broche 1 du support et le châssis on soude une résistance de 470.000 Ω . On dispose une résistance de 22 Ω entre la broche 2 et le châssis.

Toujours sur le support de 6AV6 on soude une résistance de 220.000 Ω entre la broche 7 et la cosse + de MF2, un condensateur de 250 pF entre cette broche 7 et le châssis. Sur cette broche 7 on soude également un condensateur de 20 nF. A l'autre extrémité de ce condensateur on soude une résistance de 10.000 Ω qui va à la broche 2 du support de EL84 et une de 470.000 Ω dont l'autre extrémité est soudée au châssis.


Entre la broche 3 du support EL84 et le châssis on dispose une résistance de 270 Ω et un condensateur de 25 μ F. Ce condensateur étant électrochimique, il convient de respecter ses polarités. Sur le support EL84 on soude : une résistance de 1.000 Ω 2 W entre la broche 9 et la cosse *a* du relais A, un condensateur de 10 nF entre la broche 7 et la cosse *a* du même relais.

Le fil négatif du condensateur de filtrage 2x50 μ F est soudé au châssis. Un des fils positifs est soudé sur la broche 9 du support EL84 et l'autre fil positif sur la cosse *a* du relais A. Cette cosse *a* est connectée à la broche 3 du support EZ80. Pour ce support on connecte : les broches 4 et 5 à l'enroulement « CH.V » du transfo d'alimentation, les broches 1 et 7 aux extrémités de l'enroulement HT. Le cordon secteur est soudé entre une cosse « secteur » du transfo d'alimentation et une cosse de l'interrupteur du potentiomètre. L'autre cosse de cet interrupteur est connectée à l'autre cosse « secteur » du transfo. Entre cette cosse « secteur » et le châssis on soude un condensateur de 20 nF.

Lorsque le câblage en est à ce stade on fixe le haut-parleur sur le baffle du cadran du CV et on met ce cadran en place sur le châssis. La liaison entre le haut-parleur et le reste du montage se fait par un cordon à 4 conducteurs. Du côté HP les fils rouge et bleu de ce cordon sont soudés sur les cosses « primaire » du transfo d'adaptation et les fils blanc et vert sur les cosses de la bobine mobile. A l'intérieur du châssis

DEVIS
des pièces détachées nécessaires au montage du

« BAMBINO 61 »
décrit ci-contre

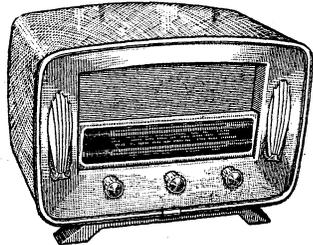

Coffret plastique vert ou blanc. Dimensions : 320x235x180 mm.	
1 Châssis aux cotes des accessoires.....	4.50
1 Cadran J.D. DB 531 N.....	16.50
1 Transfo d'alimentation 2x280 V.....	11.50
1 Potentiomètre 500 K AI.....	1.50
1 Condensateur électrochimique 2x50 mF 350 V.....	4.00
5 Supports de lampes.....	1.50
1 Bloc d'accord + MF et cadre ferroxcube.	16.50
1 Jeu de résistances et condensateurs.....	6.00
LE CHASSIS COMPLET, prêt à câbler..... NF	62.00
Fils de câblage, souplesse, cordon secteur, soudure, etc.....	2.00
1 Haut-parleur 12 cm grande marque avec transfo 5.000 ohms.....	15.50
1 Jeu de lampes (ECH81-6BA6-6AV6-EL84- EZ80).....	25.00
Coffret plastique complet, avec fond et boutons.....	28.00
« LE BAMBINO 61 » absolument complet, en pièces détachées..... NF	132.50
CABLÉ-RÉGLÉ EN ORDRE DE MARCHÉ.....NF	138.00
(Port et emballage : 10,50 NF)	

LES COMPTOIRS 14, rue Championnet, PARIS - 18^e.
CHAMPIONNET Tél. ORN 52-08 C.C.P. 12358-30 PARIS

● VOIR NOTRE PUBLICITÉ PAGES 14 et 15 ●

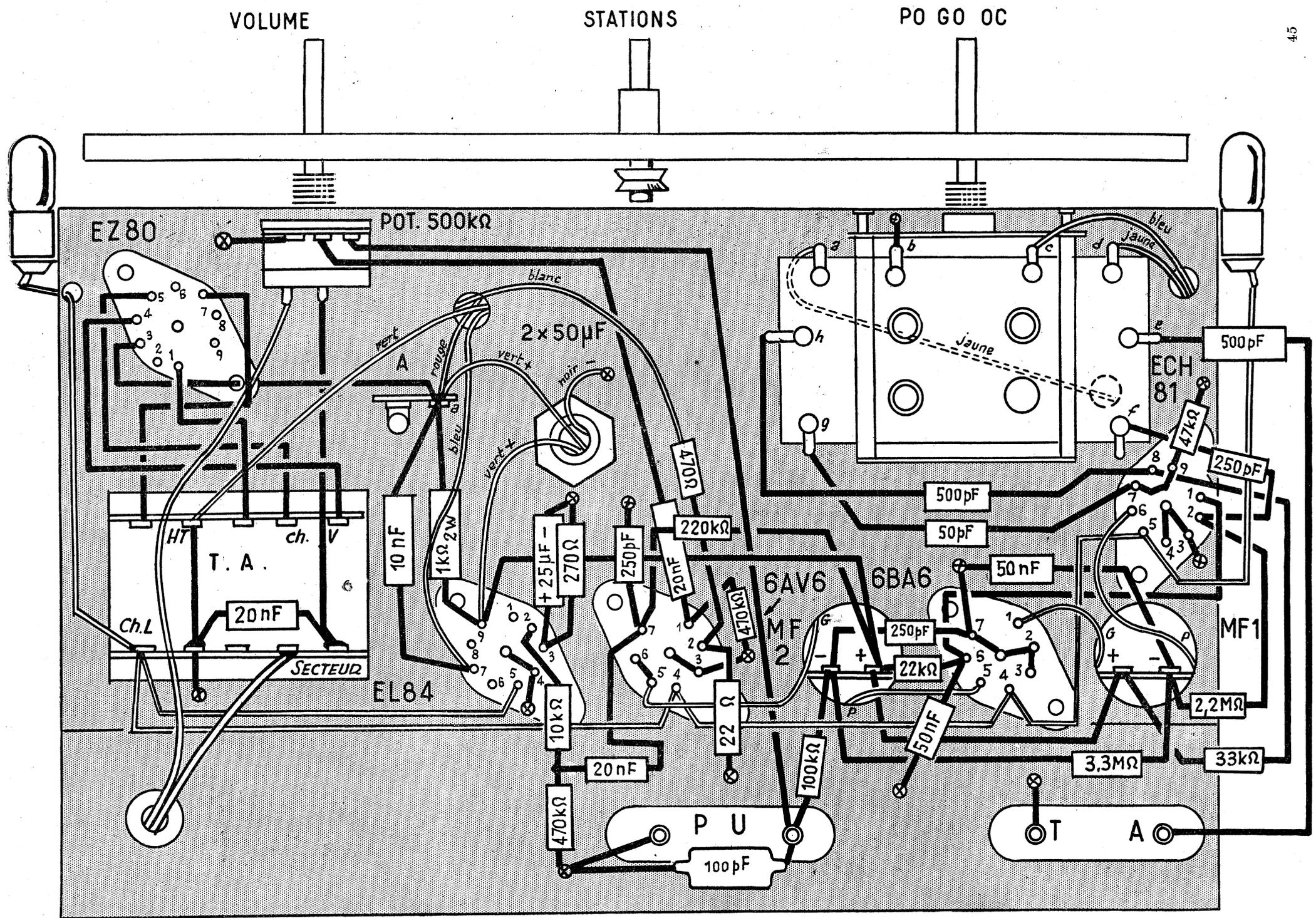


FIG. 2

SECTEUR

le fil rouge est soudé sur la cosse *a* du relais A, le fil bleu sur la broche 7 du support EL84. Le fil vert est soudé à la masse et entre le fil blanc et la broche 2 du support de 6AV6 on dispose une résistance de 470 Ω.

On fixe le cadre sur le baffle du cadran au-dessus du CV. La cosse *a* de ce cadre est reliée au châssis, la cosse *b* à la cosse *v* du bloc de bobinages et la cosse *d* à la cosse supérieure de la cage du CV qui a été reliée à la cosse *d* du bloc de bobinages.

Le cadran comporte deux supports d'ampoule pour l'éclairage de la glace. Le contact latéral de chacun de ces supports est soudé sur la pince de fixation. Le contact central de l'un de ces supports est relié à l'enroulement « CH.L » du transfo d'alimentation. Pour l'autre support ce contact est connecté à la broche 5 du support ECH81.

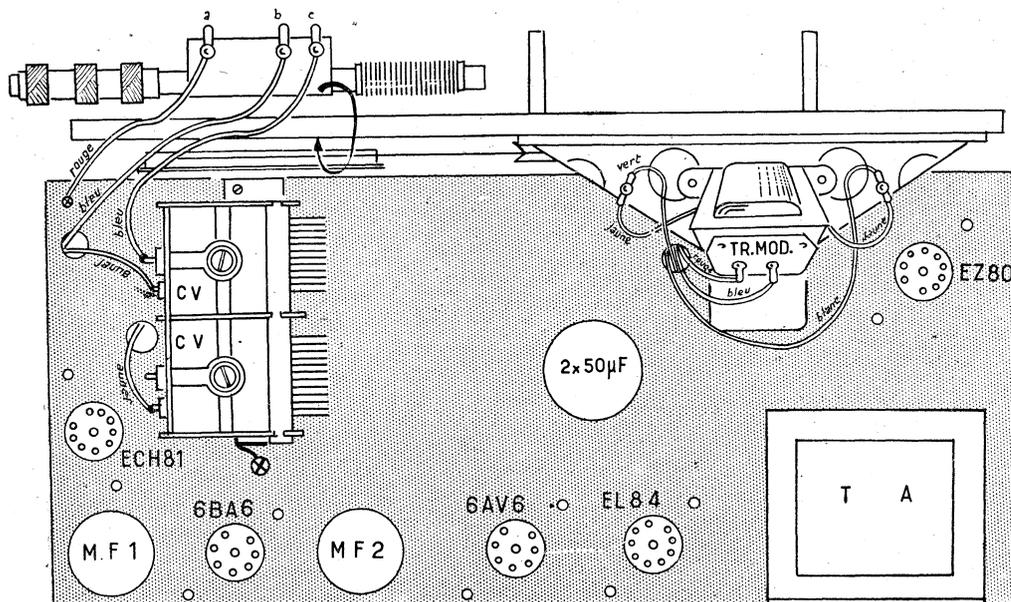


FIG. 3

Essais et mise au point.

Lorsque le câblage est terminé on procède à sa vérification. Ensuite les lampes étant placées sur leur support on fait un premier essai de fonctionnement en cherchant à capter quelques stations sur les gammes PO et GO. Si un accrochage se manifeste il faut inverser le branchement des fils blanc et vert sur la bobine mobile du HP de manière à obtenir le sens correct du circuit de contre-réaction.

L'essai sur station étant satisfaisant on passe à l'alignement. On retouche d'abord l'accord des transfos MF sur 455 kHz.

En gamme PO on règle les trimmers

du CV sur 1.400 kHz, puis sur 574 kHz on règle le noyau oscillateur PO du bloc et l'enroulement PO du cadre.

En gamme GO on règle sur 160 kHz le noyau oscillateur GO du bloc et l'enroulement GO du cadre.

En gamme BE on règle les noyaux oscillateur et accord OC du bloc sur 6,1 MHz.

Ces réglages se feront de préférence à l'aide d'une hétérodyne mais à défaut on peut utiliser des émetteurs travaillant sur des fréquences voisines de celles que nous venons d'indiquer.

A. BARAT.

L'IMPORTANTÉ DOCUMENTATION

QUE VOUS ATTENDEZ!...

ACER

MET A LA DISPOSITION DE SES CLIENTS

UN RECUEIL COMPLET
D'ENSEMBLES
PRÊTS A CABLER

47 MONTAGES

- RÉCEPTEURS de CHEVET.
- RÉCEPTEURS à TRANSISTORS. Du poste « de poche » au portatif « Auto-Radio ».
- RADIO-ÉLECTROPHONE à transistors.
- APPAREILS de MESURE
 - Hétérodyne.
 - Générateur HF.
 - Générateur BF d'atelier.
 - Générateur BF série.
 - Labo professionnel.
- RÉCEPTEURS D'APPARTEMENT (du classique 5 lampes au 12 lampes AM/FM avec sortie bicanal).
- TUNER FM et AM/FM. Sortie stéréo.
- AMPLIFICATEURS de salon (monaurales et stéréophoniques).
- AMPLIFICATEURS. Semi-professionnels.
- AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE « Grand Amateur LOYEZ ».
- 4 TYPES de TÉLÉVISEURS.
- ENCEINTES ACOUSTIQUES.

...Et toujours des conseils sur le réglage et l'alignement des récepteurs de Radio et Téléviseurs qui ont fait le

SUCCÈS de NOTRE FORMULE.

112 pages sous couverture cartonnée.

Envoi contre la somme de 2.50 NF en timbres, mandat ou virement à notre COMPTE CHÈQUE POSTAL : 658-42 PARIS pour participation aux frais

ACER

42 bis, rue de CHABROL, PARIS-X^e.

Téléphone : PROvence 28-31.

Métro : Poissonnière. Gares de l'Est et du Nord.

APPLICATIONS SPÉCIALES DES TRANSISTORS

(Suite de la page 42.)

section 15 × 9 mm, tôles de 32 × 28 entrecroisées.

T₁ = autotransformateur — transformateur de sortie du push-pull final OC16 ; tôles de 80 × 60 mm, section 20 × 20 mm, entrefer de 0,1 mm ; primaire 2 × 100 spires de fil 1 mm, secondaire 2 × 50 spires de 1 mm de diamètre, tertiaire de contre-réaction 200 spires fil de 0,18 mm ; enroulements bifilaires du primaire et du secondaire.

Mesures effectuées sur cet étage :

Courant collecteur repos...	2 × 30 mA
Courant collecteur P max...	2 × 760 mA
— V _{es}	6,5 V
— V _{bc}	+ 0,25 V
Courant total (repos).....	111 mA
Courant total P max.....	1,54 A

Cet amplificateur possède une excellente linéarité car il y a une atténuation de 3 dB à 70 Hz et de 2 dB à 10.000 Hz.

D'une manière générale, les montages des figures 8 et 9 sont également adaptables à la sortie d'un récepteur portable à transistors dont la partie BF présente de fortes analogies avec le montage de la figure 7.

M. LÉONARD.

BIBLIOGRAPHIE

Applications des transistors à jonction. Pratique. Equipements pour audio-fréquence. (La Radiotechnique, 130, avenue Ledru-Rollin, Paris). Cette brochure peut être demandée à cette maison. Prix : 200 F (2 NF).

LES PELLICULES SONT CHÈRES! NE LES GASPILÉZ PAS!

Évitez les échecs et la médiocrité en lisant :

LA PHOTOGRAPHIE A LA PORTÉE DE TOUS

par PIERRE DAHAN

Un volume entièrement remis à jour de 144 pages et 80 illustrations.

Grâce à sa documentation complète sur les appareils, les prises de vue, les temps de pose, l'installation du laboratoire, les accessoires, les agrandissements, les formules des différents types de révélateurs, fixateurs, renforçateurs, etc..., etc... cet ouvrage sera votre guide indispensable pour obtenir des résultats implacables.

PRIX : 2 NF

Ajouter pour frais d'envoi 0,30 NF et adressez commande à la Société Parisienne d'Édition, 43, rue de Dunkerque, Paris-10^e, par virement à notre compte chèque postal Paris 259-10, en utilisant la partie « correspondance » de la formule du chèque. Aucun envoi contre remboursement. Ou demandez-les à votre libraire qui vous les procurera. (Exclusivité Hachette)

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DES HAUT-PARLEURS

■ Quoique les progrès réalisés dans la fabrication des haut-parleurs soient constants et qu'un seul de certains modèles suffise pour assurer une reproduction très convenable, le groupement de plusieurs doit être envisagé pour la haute fidélité, de même que l'emploi d'enceintes acoustiques. Ce sont quelques conseils à ce sujet que nous avons réunis.

Éloignement des haut-parleurs d'une même chaîne.

Haut-parleurs de petit diamètre pour la reproduction des sons aigus conservant leur timbre aux instruments de musique et haut-parleurs de plus grand diamètre pour donner le volume sonore voulu, doivent-ils être groupés ou séparés ?

Il faut d'abord considérer que plus les haut-parleurs sont voisins l'un de l'autre plus la puissance qu'ils rayonnent est grande s'ils vibrent en phase, c'est-à-dire si le mouvement de va-et-vient de leur membrane est identique. Par exemple, si deux haut-parleurs éloignés de plusieurs mètres ont chacun une puissance P , la puissance totale rayonnée sera de $2 P$, mais plus on les rapprochera l'un de l'autre, plus cette puissance augmentera et elle arrivera à doubler et être égale à $4 P$ lorsqu'ils seront à proximité immédiate.

Ce phénomène est dû au fait que les variations de pression produites par un haut-parleur influent sur celles de son voisin et qu'ainsi la pression sur le cône devient deux fois plus grande lui faisant fournir un travail deux fois plus grand. Il y a donc intérêt du point de vue puissance à réunir aussi près que possible les haut-parleurs. Et les colonnes sonores en sont une application.

L'emploi de plusieurs haut-parleurs se justifie d'autre part en raison du fait que certaines distorsions sont moins sensibles avec deux haut-parleurs de diamètre d qu'avec un seul haut-parleur de puissance double, c'est-à-dire de diamètre égal à $d \times \sqrt{2}$.

Pendant d'autres questions entrent en jeu si l'on veut atténuer l'effet « trou de serrure » ou, en d'autres termes, l'impression d'entendre comme par le trou d'une serrure un orchestre qui se trouve ainsi concentré en une seule source sonore. Cet effet que seule la véritable stéréophonie fait disparaître, peut, malgré tout, être atténué par la pseudo-stéréophonie. Celle-ci consiste à utiliser des haut-parleurs pour aigus, séparés, éloignés entre eux et des auditeurs, puis orientés de façon que les sons ne parviennent pas directement à ces derniers, mais leur arrivent seulement après avoir été réfléchis par les murs ou le plafond. Ainsi les sons deviennent diffus et la reproduction s'approche mieux de la réalité. Pour étendre la source dans l'espace, l'éloignement et l'orientation différente des haut-parleurs d'aigus par rapport aux haut-parleurs de graves est indispensable.

En résumé, il convient donc de grouper sur le même baffle ou coffret acoustique les haut-parleurs pour les registres grave et médiums et de placer dans de petits boîtiers fermés, appelés quelquefois projecteurs, les haut-parleurs destinés à la reproduction des fréquences élevées. Si cela n'est pas possible il faut tout au moins leur donner une orientation très différente en les plaçant soit sur les côtés, soit sur le dessus du meuble.

Utilité des baffles.

Est-il besoin de rappeler que les mouvements du cône d'un haut-parleur produisent non seulement des vibrations d'air à l'avant mais également à l'arrière et que celles-ci, étant de phase opposée, lorsqu'elles se rencontrent avec les premières, les annulent partiellement. La baffle, ou écran acoustique plan, a pour rôle d'éviter cette interférence qui se produit sur les sons graves et fait perdre l'impression de volume.

Les dimensions d'un baffle plan efficace pour toutes les fréquences étant prohibitives et son rendement faible pour les fréquences élevées, on s'est orienté vers le baffle infini. Il s'agit de coffrets en bois de forme particulière, complètement fermés, à part une ouverture à l'avant pour fixer le haut-parleur. Leurs parois doivent avoir une épaisseur suffisante pour ne pas vibrer et être recouvertes d'un matériau amortissant, du feutre ou mieux de la laine de verre. De plus l'étanchéité du coffret doit être complète.

Avec le baffle infini le son dépend uniquement du rayonnement direct du haut-parleur, l'onde arrière étant entièrement absorbée, dans ces conditions la perte d'énergie est notable. D'autre part, la réflexion entre la paroi arrière du meuble peut être la cause des résonances gênantes si le revêtement n'est pas suffisant ou les dimensions du coffret trop petites ou encore s'il n'est pas assez rigide faute d'avoir des parois épaisses. Cependant correctement réalisé le baffle infini conduit à des auditions très agréables et évite les distorsions en raison de son influence amortissante sur les amplitudes exagérées du cône. Dans la réalisation pratique de ces coffrets il y a une certaine part d'empirisme mais on peut se guider sur la formule ci-après indiquant leur volume approximatif : Volume du coffret en décimètres cubes = $6,5 \times$ diamètre du haut-parleur en centimètres.

Les enceintes « bass reflex » ou résonateur de Helmholtz sont cependant plus répandues, par rapport aux précédentes leur rendement est amélioré grâce à une ouverture rectangulaire de dimensions convenables qu'ils comportent à l'avant sous celle du haut-parleur (fig. 1). Cet orifice, qui comporte quelquefois un court tuyau, sert à créer un renforcement des fréquences les plus basses, dû aux déplacements de l'air dans l'orifice à chaque compression et décompression. Néanmoins cet effet doit être utilisé avec mesure car on arrive vite à des pointes de résonance conduisant au son de tonneau. Cette résonance dépend du volume du coffret qui se situe souvent au voisinage de 250 dm^3 et des dimensions de l'orifice. Pour ce dernier on obtient généralement de bons résultats en choisissant sa surface égale à celle du cône du haut-parleur. Il peut être intéressant pour régler la fréquence de résonance de prévoir une ouverture de dimensions réglables à condition que les pièces ajustables ne risquent pas de vibrer. Comme les enceintes complètement closes, celles-ci doivent avoir des parois épaisses et être recouvertes, sur la face avant, de matériaux amortissants et cela d'autant plus que les dimensions du coffret sont petites.

Le défaut conduisant au son de tonneau est moindre avec l'enceinte en labyrinthe, c'est-à-dire avec l'arrière du coffret comportant plusieurs chicanes recouvertes d'un matériau amortissant. En revanche la réa-


lisation et la mise au point sont assez compliquées. Il en est de même avec toutes les enceintes dont d'astucieuses combinaisons de panneaux intérieurs augmentent le trajet de l'onde arrière et d'ouvertures, permettant de réduire l'encombrement tout en conservant les sons graves.

Les enceintes, soit closes, soit « bass reflex », sont souvent réalisées sous forme de meubles d'encoignures en triangle ou en prisme (fig. 2) et on les appelle souvent baffles de coin. Dans ces conditions on a l'avantage de ne pas avoir de parois parallèles et l'énergie n'est rayonnée que dans un angle de 90° . Celles-ci peuvent être faites en briques et encastrées dans les murs lorsqu'elles sont prévues en même temps que la construction de l'appartement, mais en général elles ont leurs parois en bois épais ou constituées de deux plaques de contre-plaqué avec entre elles un espace de 2 à 3 cm rempli de sable sec. Elle ont des dimensions de l'ordre de celles qui sont indiquées sur la figure 2. L'emplacement dans un angle est en général très favorable pour une bonne reproduction.

Dans les chaînes à haute fidélité il importe que les fréquences du bas de la gamme existent dans le signal appliqué aux haut-parleurs et soient intégralement reproduites par ces derniers au lieu d'être engendrées par les boîtes acoustiques comme on le fait parfois pour palier l'insuffisance des graves. De plus, les haut-parleurs qui équipent ces coffrets doivent être à très basse résonance car la plus basse fréquence qu'une enceinte acoustique puisse reproduire est déterminée exclusivement par la fréquence de résonance des haut-parleurs après avoir été incorporés. On doit arriver à construire des ensembles permettant une reproduction fidèle à partir de 40 c/s.


Il convient de signaler qu'une autre forme d'enceinte s'est développée principalement avec la stéréophonie. Il s'agit de colonnes dont on peut plus facilement loger deux exemplaires lorsque l'on veut une enceinte séparée pour chaque voie. Les colonnes acoustiques sont utilisées en sonorisation depuis longtemps en raison de leurs propriétés de directivité des sons qui, pour la suppression des échos et de l'effet Larsen, sont particulièrement précieuses; elles sont

(Suite page 64.)

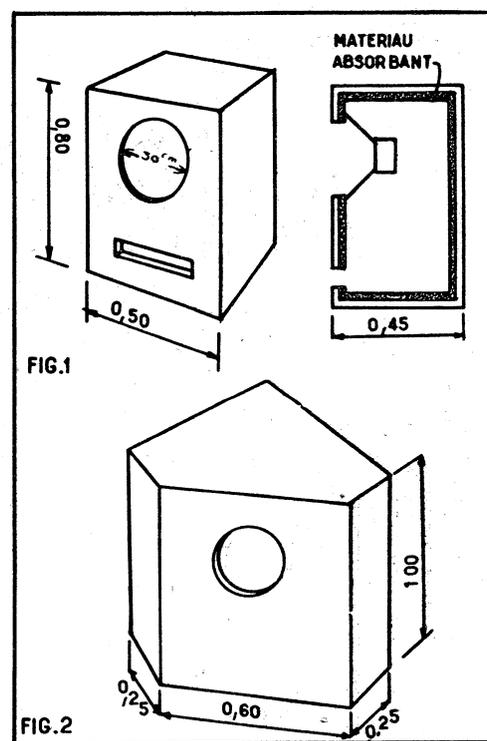

DEVIS des PIÈCES DÉTACHÉES NÉCESSAIRES au MONTAGE du
« CR 607 VT »

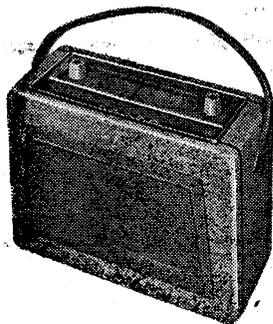Décrit ci-contre
7 TRANSISTORS « PHILIPS » - Etage final PUSH-PULL
Haut-Parleur 12 x 19



BLOC CLAVIER
5 touches

- Baridé OC étalées
- PO Cadre
- PO Antenne
- GO Cadre
- GO Antenne

Cadran
grande visibilité sur le dessus du coffret

PRISE :
Antenne voiture

PRISE :
Casque, ampli de puissance ou HPS.

Coffret gainé 2 tons. Dimens. : 260 x 185 x 105 mm.	
1 châssis avec patte équerre	5.80
1 cadran visibilité 200 x 45 avec CV, 120 x 280	15.40
1 bloc 5 touches avec 2 ajustables (dont un double)	16.30
Cadre ferrocube + jeu de 3 MF	12.10
1 potentiomètre 50 k avec inter.	1.80
7 supports transistors avec ressorts	3.30
1 transfo de sortie	6.49
1 transfo driver	6.49
Plaquettes relais, prise femelle, prise jack.	
Connecteur pour piles	4.85
Fils, soudure, boutons, souplesse, vis, écrous, etc.	3.43
1 jeu de résistances et condensateurs	21.02
LE CHASSIS du CR 607 VT, complet, prêt à câbler	NF 96.98
1 haut-parleur elliptique T 12 x 19.	20.54
1 jeu de transistors « PHILIPS » (OC44 - 2 x OC45 - 2 x OC71 - 2 x OC72 + diode 40P1)	77.27
Le coffret ci-dessus, complet avec décors	41.50
1 jeu de 2 piles plates 4,5 V.	1.60
LE RÉCÉPTEUR CR 607 VT absolument complet, en pièces détachées	NF 237.89

C'EST UNE RÉALISATION

CIBOT-RADIO

1 et 3, rue de REUILLY, PARIS-XII^e.
Tél. : DID. 66-90 Métro : Faidherbe-Chaligny
C. C. postal : 6129-57 PARIS

RÉCÉPTEUR PORTATIF 7 TRANSISTORS

MUNI D'UNE PRISE ANTENNE AUTO

Cet appareil répondant à la tendance actuelle en matière de poste portatif à transistors peut être utilisé comme récepteur voiture grâce à une prise prévue pour le branchement d'une antenne extérieure au véhicule. Sa forme a spécialement été étudiée pour faciliter cette utilisation. En effet toutes les commandes et le cadran du CV sont situés sur le dessus du coffret ; on peut ainsi placer aisément ce poste sous le tableau de bord. Dans cette position sa forme plate l'apparente parfaitement aux récepteurs auto habituels.

Le montage électrique a été étudié en vue d'obtenir une très bonne puissance d'audition et une excellente musicalité. En plus des gammes PO et GO il permet la réception des stations de la bande d'ondes courtes étalée.

Le schéma (fig. 1).

L'entrée de ce récepteur est constituée par l'étage changeur de fréquence équipé par un OC44. Ce transistor est associé à un cadre à bâtonnet de ferrocube constituant le collecteur d'onde principal pour les gammes PO et GO et à un bloc de bobinages claviers. Ce bloc comporte les bobinages oscillateurs pour les différentes gammes, le bobinage accord BE et les bobinages accord PO et GO qui se substituent aux enroulements du cadre lors de l'utilisation de l'antenne auto. Toutes les commutations sont assurées par le commutateur à touches de ce bloc. Les enroulements oscillateurs sont accordés par un CV de 120 pF et le circuit d'entrée par un CV de 280 pF. Une antenne télescopique incorporée est prévue pour la réception de la gamme BE lorsque l'appareil est utilisé en « portatif ».

Le signal MF capté et sélectionné par le circuit d'entrée est transmis à la base de l'OC44 par un condensateur de 0,1 μ F. Le potentiel de cette base est obtenu par un pont formé d'une 10.000 Ω coté + 9 V (masse) et une 33.000 Ω coté - 9 V. Le transistor cumule les fonctions de modulateur et d'oscillateur local. Pour produire cette oscillation, l'enroulement accordé du bobinage oscillateur contenu dans le bloc est relié à l'émetteur du transistor par un condensateur de 10 nF. L'enroulement d'entretien est inséré dans le circuit collecteur, en série avec le primaire du premier transfo MF. Le potentiel de l'émetteur est fixé par rapport à la masse par une résistance de 3.300 Ω . Entre le primaire du transfo MF et la ligne - 9 V on a prévu une cellule de découplage formée d'une résistance de 470 Ω et d'un condensateur de 10 nF. Le primaire du transfo MF n'est pas inséré en totalité dans le circuit collecteur du transistor ; cette insertion se fait par une prise intermédiaire qui permet d'adapter l'impédance du transfo à celle de sortie du transistor. Vous verrez qu'il en est de même pour tous les transfos MF de ce récepteur.

L'enroulement de couplage du transfo MF TFG1 attaque la base d'un OC45 qui équipe le premier étage amplificateur MF. La tension de la base de ce transistor est obtenue par un pont formé d'une résistance de 15.000 Ω coté + 9 V et d'une autre de

47.000 Ω coté - 9 V. Ce pont est découplé par un condensateur de 100 μ F. Il applique la tension de polarisation à la prise inférieure de l'enroulement de couplage qui le transmet à la base du transistor. Vous pouvez remarquer que ce pont détermine également la tension de base de l'OC45 du second étage amplificateur MF.

La résistance de compensation d'effet de température insérée dans le circuit émetteur du premier OC45 qui fait 100 Ω est découplée par un condensateur de 10 nF. Dans le circuit collecteur est inséré le primaire du transfo TRG2 assurant la liaison avec la base de l'OC45 du second étage MF. Toujours dans le circuit collecteur du premier OC45 est une cellule de découplage formée d'une résistance de 2.200 Ω et d'un condensateur de 10 nF qui aboutit à l'émetteur du transistor.

La résistance de compensation d'effet de température du circuit émetteur du second OC45 fait 100 ohms. Elle est shuntée par un condensateur de 0,1 μ F. Dans le circuit collecteur est placé le primaire du transfo de liaison TRG3. L'enroulement de couplage de ce dernier attaque une diode 40 P1 qui assure la détection. Le circuit détecteur comprend une cellule de blocage HF composée d'une résistance de 470 Ω et d'un condensateur de 40 nF. Le signal BF apparaît aux bornes d'un potentiomètre de volume de 50.000 Ω shunté par un condensateur de 40 nF. La tension VCA est prise au sommet du potentiomètre de volume. Elle est transmise à la base des deux OC45 par une résistance de 6.800 Ω . Cette résistance forme avec le condensateur de 100 μ F la cellule de constante de temps du circuit antifading. Dans la ligne - 9 V des trois étages que nous venons d'examiner est placée une résistance variable de 560 Ω découplée par 500 μ F.

Le signal BF pris sur le curseur du potentiomètre est transmis à la base d'un OC71 équipant le premier étage préamplificateur BF. Le pont qui fixe la tension de base de ce transistor est formé d'une 22.000 Ω coté + 9 V et d'une 100.000 Ω - 9 V. La résistance de compensation du circuit émetteur qui fait 1.000 Ω est shuntée par un condensateur de 5 μ F. Le circuit collecteur est chargé par une résistance de 470 Ω .

Le collecteur de ce premier OC71 attaque la base d'un second OC71 qui équipe l'étage driver par un condensateur de 5 μ F. Le pont de base de ce dernier est constitué par une 15.000 Ω coté + 9 V et une 10.000 Ω coté - 9 V. La résistance de compensation du circuit émetteur fait 1.000 Ω , elle est shuntée par un condensateur de 100 μ F. Dans le circuit collecteur est inséré le primaire du transfo BF destiné à l'attaque des transistors de l'étage push-pull final (TRS9).

Cet étage de puissance met en œuvre 2 OC72 montées en classe B. La base de chacun de ces OC72 est reliée à une extrémité du secondaire du transfo d'attaque. Au point milieu de cet enroulement aboutit le pont de résistances qui procure la tension de polarisation des bases. Ce pont est formé d'une 5.600 Ω coté + 9 V et d'une 120 Ω coté - 9 V. Le circuit émetteur de chaque OC72 est muni de sa propre résistance de

MEILLEURES PRODUCTIONS
AVEC LES SPÉCIALITÉS

34, AV. GAMBETTA - PARIS-20^e - ROQ. 03-02

COMMUTATEURS

BORNES

TROUSSES D'OUTILLAGE

VOYANTS

Demandez notice AG14

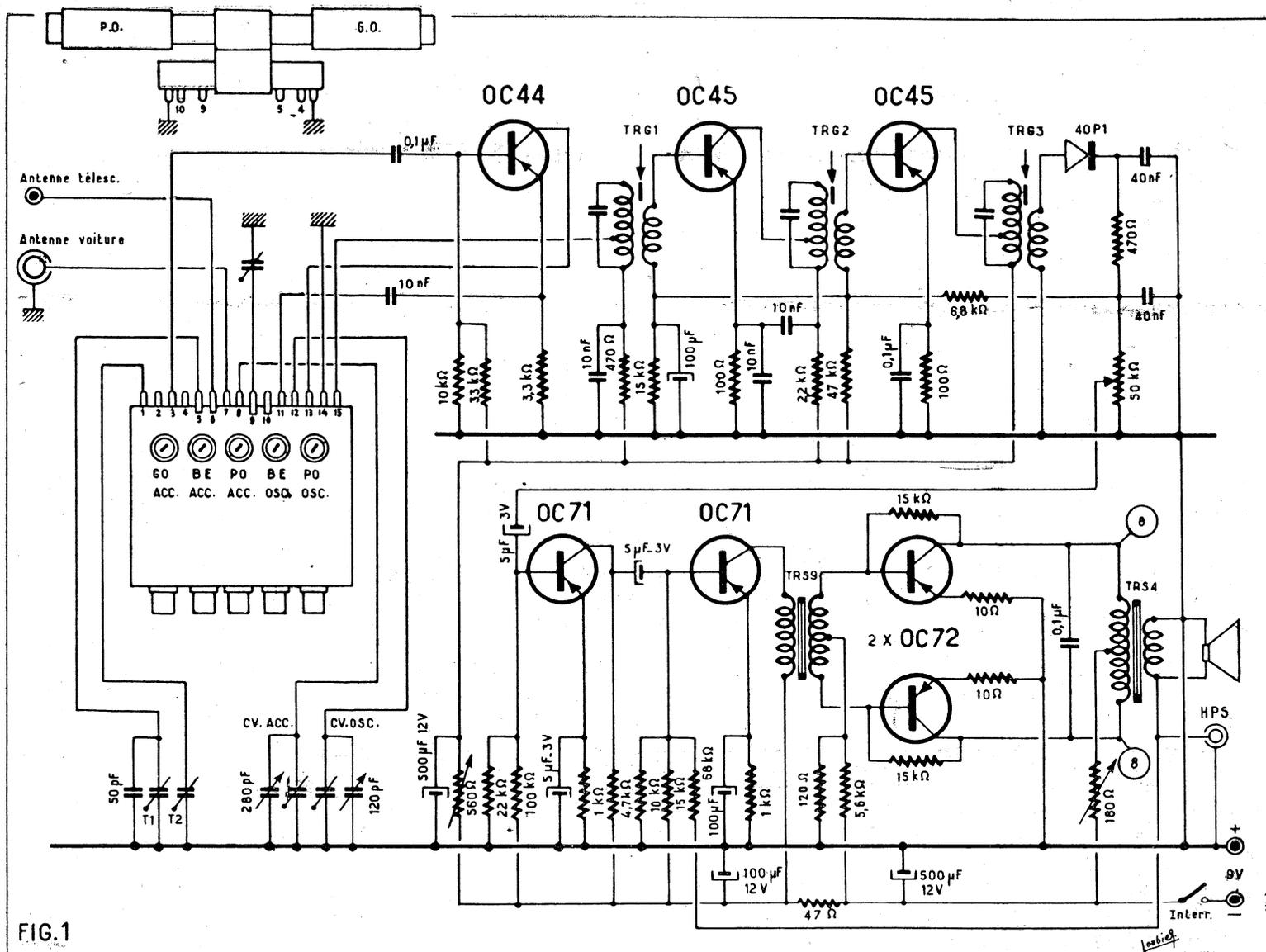


FIG. 1

compensation thermique qui fait 10Ω . Le HP est couplé aux circuits collecteurs par un transfo d'adaptation TRS4. Le HP est un elliptique 12×19 à aimant permanent.

Entre collecteur et base de chaque OC72 est branchée une résistance de 15.000Ω formant un circuit de contre-réaction. Un second circuit de contre-réaction est constitué par une résistance de 68.000Ω qui reporte sur la base de l'OC71 driver une partie du signal BF prélevée sur le secondaire du transfo de HP. Ces contre-réactions contribuent à l'excellente musicalité du récepteur.

Une résistance variable de 180Ω est placée dans la ligne d'alimentation des collecteurs des OC72. Elle permet de régler la tension de ces collecteurs aux environs de 8 V maximum de manière à obtenir la plus grande puissance avec le minimum de distorsion. Une cellule de découplage formée d'une 47Ω et d'un condensateur de $100 \mu\text{F}$ est prévue dans la ligne -9 V des deux étages préamplificateurs BF. La pile d'alimentation est découplée par un condensateur de $500 \mu\text{F}$. Le primaire du transfo de HP est shunté par un condensateur de 10 nF . Notons pour terminer la prise HPS.

Réalisation pratique (fig. 2 et 3).

Le montage de cet appareil se fait sur un châssis métallique dont il est facile de déduire la forme et les découpes sur les

plans de câblages. Sur une face de ce châssis on dispose les supports de transistors, les transfos MF et les transfos BF TRS9 et TRS4. Cette face qui est représentée figure 3 reçoit également le dispositif de fixation de la pile d'alimentation. Sur le côté avant du châssis on monte le bloc de bobinage et le cadre, le CV et son cadran et le potentiomètre interrupteur.

Sur la face représentée figure 2 on soude les relais A, B, C et D et les condensateurs ajustables T1 et T2. Cette face recevra également le HP mais ce dernier ne peut être mis en place qu'une fois le câblage terminé.

Voyons comment il faut procéder au câblage.

On relie au châssis l'axe du CV. La cage 120 pF est connectée à la cosse 12 du bloc et la cage 280 pF à la cosse 8. Les ajustables T1 et T2 ont une armature soudée au châssis. La seconde armature de T1 est connectée à la cosse 5 du bloc et celle de T2 à la cosse 1.

Les cosses *m* du cadre sont reliées à la masse sur l'armature métallique du bloc. Les cosses 4, 5, 9 et 10 sont reliées aux cosses du bloc repérées par des chiffres correspondants. Entre la cosse 5 du bloc et le châssis on soude un condensateur de 50 pF . Entre la cosse 3 du bloc et la broche B du support OC44 on soude un condensateur de $0,1 \mu\text{F}$. On soude un condensateur de 10 nF entre la cosse 11 du bloc et la broche E du support OC44, la cosse 13 du bloc est connectée à la broche C du support OC44, la cosse 14 est reliée au châs-

sis et la cosse 15 à la cosse 2 du transfo TRG1.

Sur la broche B du support OC44 on soude une résistance de 10.000Ω qui va au châssis et une de 33.000Ω qui aboutit à la cosse *a* du relais D. On soude une résistance de 3.300Ω entre la broche E du support OC44 et le châssis. Avec du fil de câblage isolé on relie : la cosse *a* du relais D, la cosse *a* du relais C, la cosse 3 du transfo TRG3 et la cosse *c* du relais A. Sur la cosse *a* du relais D on soude le pôle $-$ d'un condensateur de 500 MF-12 V dont le pôle $+$ est soudé au châssis.

Sur la cosse 3 du transfo TRG1 on soude une résistance de 470Ω qui va à la cosse *a* du relais D et un condensateur de 10 nF qui aboutit à la patte de fixation du relais D. La cosse 4 de TRG1 est reliée à la broche B du support OC45 (1) et la cosse 5 est connectée à la cosse *c* du relais C. Cette cosse *c* est reliée à la cosse *c* du relais D et à la cosse 5 du transfo TRG2. Sur la cosse *c* du relais D on soude : une résistance de 47.000Ω allant à la cosse *a* du relais C, une résistance de 15.000Ω allant à la patte *b* du même relais et le pôle $-$ d'un condensateur de $100 \mu\text{F}$ dont le pôle $+$ est soudé sur la patte du relais C. On soude une résistance de 100Ω entre la broche E du support OC45 (1) et la patte du relais D et un condensateur de 10 nF entre cette broche et la patte du relais C. On soude encore un condensateur de 10 nF entre cette broche et la cosse 3 du transfo TRG2. La broche C du support OC45 (2) est reliée à la cosse 2 du transfo TRG2. On dispose

une résistance de 2.200Ω entre la cosse 3 de TRG2 et la cosse *a* du relais C. La cosse 4 du transfo TRG2 est connectée à la broche B du support OC45 (2). Entre la broche E de ce support et le châssis on soude une résistance de 100Ω et entre cette broche et la patte *b* du relais C un condensateur de $0,1 \mu\text{F}$.

Entre la cosse *c* du relais C et la cosse *c* du relais B on dispose une résistance de 6.800Ω . Entre *c* du relais B et le châssis, on soude un condensateur de 40 nF . Sur le relais B on soude une résistance de 470Ω entre les cosses *b* et *c*. Entre la cosse *b* et le châssis, on soude un condensateur de 40 nF . On soude la diode 40 P1 entre la cosse 5 de TRG3 et la cosse *b* du relais B en ayant soin de respecter le sens indiqué sur la figure 2. La cosse 2 du transfo TRG3 est reliée à la broche C du support OC45 (2) et sa cosse 4 est reliée au châssis.

Par un cordon blindé à deux conducteurs on relie : la cosse *c* du relais B à une extrémité du potentiomètre de volume et la cosse *a* du relais *b* au curseur de ce potentiomètre. L'autre extrémité du potenti-

mètre est reliée au châssis. On y soude la gaine du cordon blindé.

On soude un condensateur $5 \mu\text{F}-3 \text{ V}$ entre la cosse *a* du relais B et la broche B du support OC71 (1). Tous les condensateurs de plusieurs microfarads utilisés dans ce montage étant du type électrochimique il convient de respecter leur polarité lors du branchement. Nous vous rappelons que sur les plans de câblage le pôle + est repéré par deux traits parallèles.

Sur la broche B du support OC71 (1) on soude une résistance de 22.000Ω qui aboutit au châssis et une de 100.000Ω allant à la cosse *b* du relais A. Entre la broche E de ce support et le châssis on soude une résistance de 1.000Ω et un condensateur de $5 \mu\text{F}-3 \text{ V}$. Entre la broche C et la cosse *b* du relais A on soude une résistance de 470Ω . Entre cette broche C et la broche B du support OC71 (2) on soude un condensateur de $5 \mu\text{F}-3 \text{ V}$. Entre les cosses *b* et *c* du relais A on soude une résistance variable de 560Ω .

Sur la broche B du support OC71 (2) on soude une résistance de 15.000Ω allant

à la cosse *b* du relais A et une résistance de 10.000Ω qui aboutit au châssis. Entre la broche E du même support et le châssis on soude une résistance de 1.000Ω et un condensateur de $100 \mu\text{F}$.

La cosse P du transfo BF TRS9 est connectée à la broche C du support OC71 (2) et la cosse P' à la cosse *b* du relais A. Les cosses S et S' de ce transfo sont reliés respectivement à la broche B des supports OC72. Entre la cosse SM et le châssis on soude une résistance de 120Ω . Sur cette cosse SM on soude aussi une résistance de 5.600Ω . A l'extrémité de cette résistance on soude : une résistance de 47Ω qui va à la cosse P de TRS9, le pôle - d'un condensateur de $500 \mu\text{F}-12 \text{ V}$ dont le pôle + est soudé au châssis, une résistance variable de 180Ω qui va à la cosse PM du transfo TRS4. Le point de jonction de tous ces éléments est connecté à une des cosses de l'interrupteur. Sur la cosse P du transfo TRS9 on soude le pôle - d'un condensateur de $100 \mu\text{F} 12 \text{ V}$ dont le pôle + est soudé au châssis. Les cosses P et P' du transfo TRS4 sont respectivement reliées à une

FIGURE 2


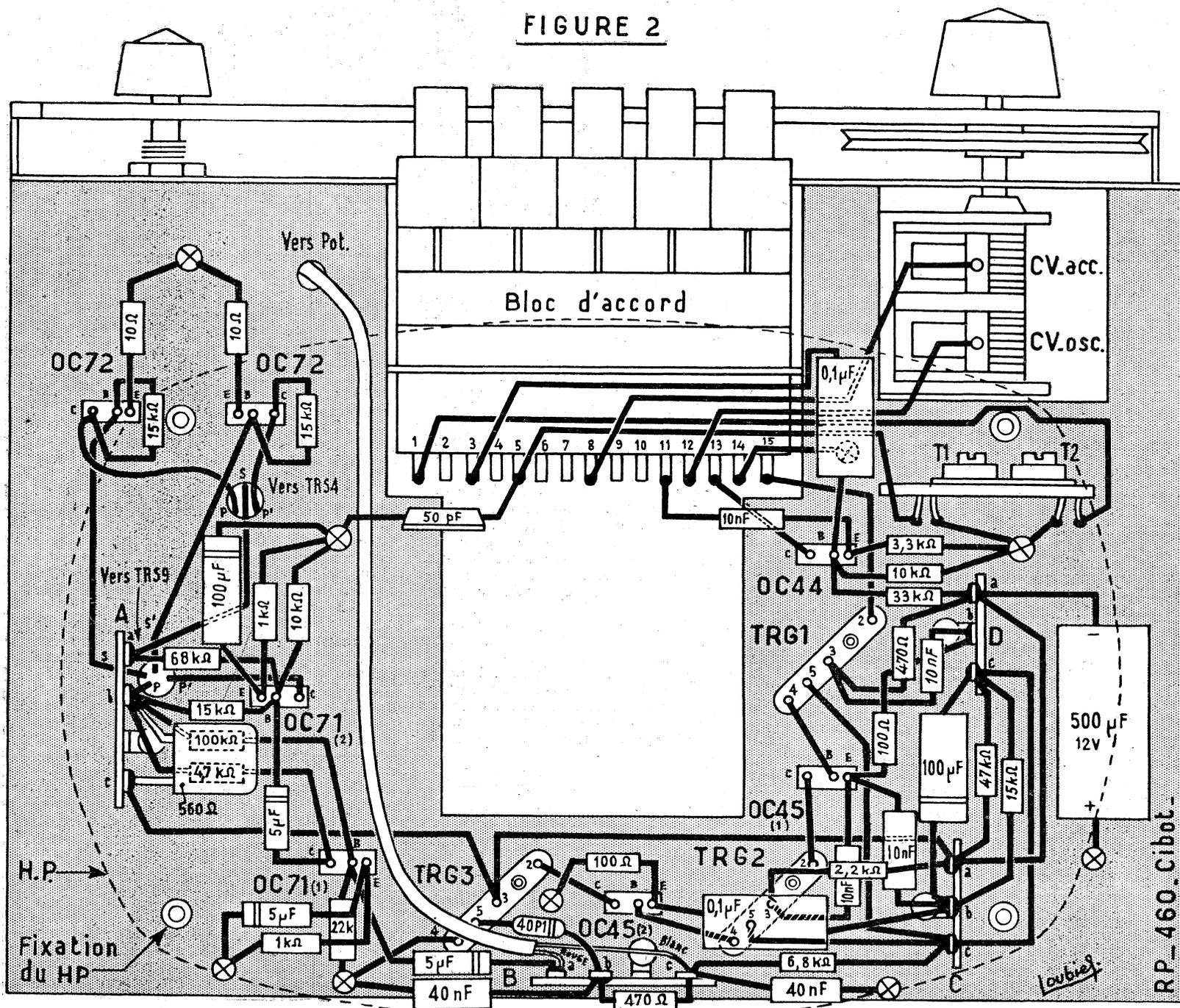


FIGURE 3

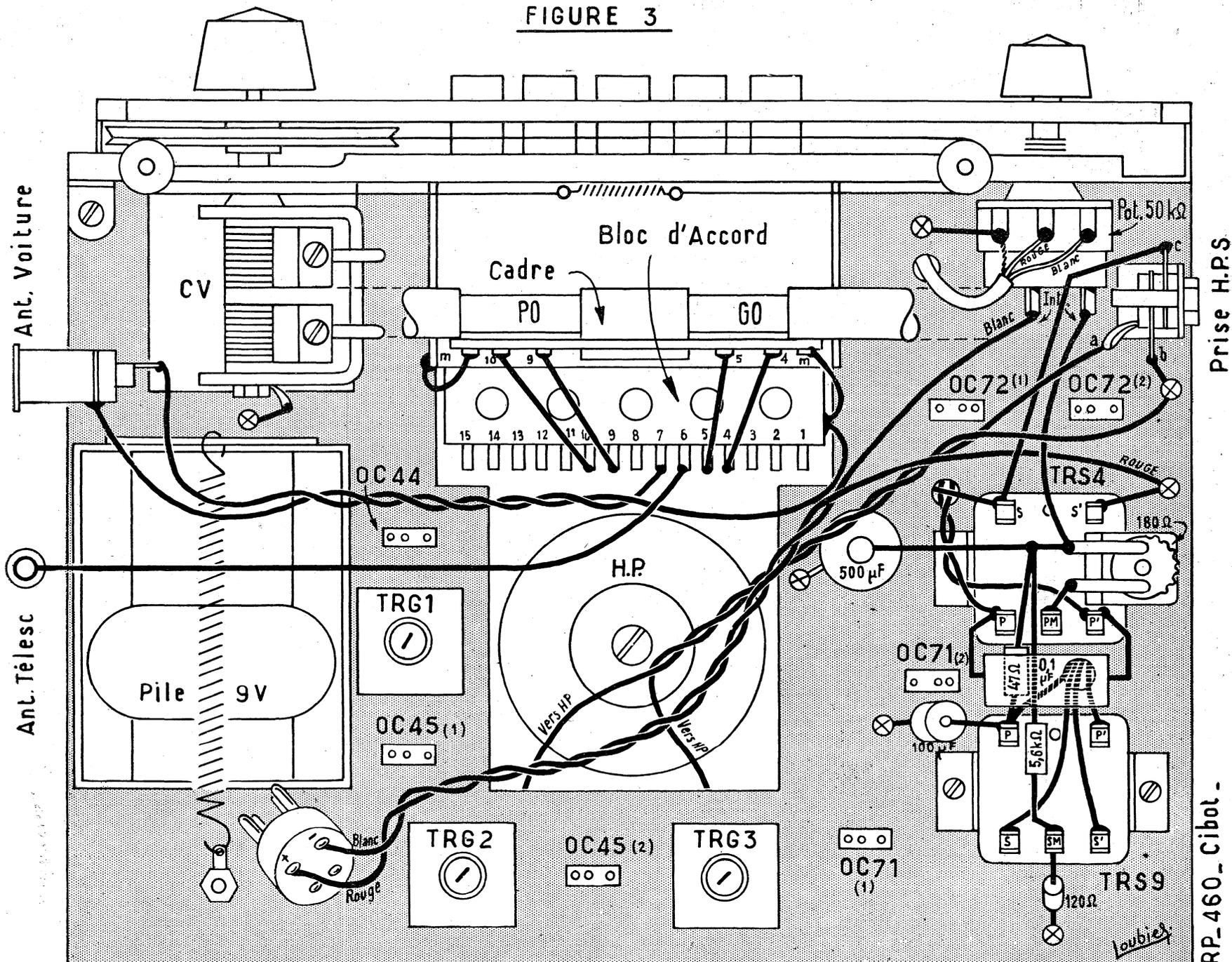

broche C des supports OC72. Entre ces cosses P et P' on dispose un condensateur de 0,1 μ F.

Pour chaque support OC72 on soude une résistance de 10 Ω entre la broche E et le châssis et une de 15.000 Ω entre les broches B et C.

On soude une résistance de 68.000 Ω entre la broche B du support OC71 (2) et la cosse a du relais A. Cette cosse a est connectée à la cosse S de TRS4. La cosse S' de ce transfo est reliée au châssis.

Après vérification de tout le câblage que l'on vient d'exécuter on peut fixer le HP sur le châssis à l'aide de tiges filetées.

Par un cordon à deux conducteurs souples on relie la broche — du bouchon de branchement de la pile à la seconde cosse de l'interrupteur et la broche + au châssis.

La bobine mobile du HP est branchée par un cordon souple entre le châssis et la cosse a de la prise HPS. La cosse b de cette prise est reliée au châssis et la cosse c à la cosse S du transfo TRS4. Les liaisons sur

la prise HPS doivent se faire à l'aide de fils suffisamment longs pour permettre la fixation de cette prise sur le côté du coffret.

Lorsque l'appareil sera complètement terminé, réglé et monté dans son coffret on effectuera le branchement de l'antenne télescopique et de la prise antenne auto. L'antenne télescopique sera reliée à la cosse 6 du bloc. Le contact central de la prise antenne auto sera reliée à la cosse 7 et le contact latéral à l'armature métallique du bloc.

Alignement.

L'alignement de ce récepteur se fait suivant la méthode habituelle. On retouche les transfos sur 455 kHz.

Pour les circuits d'entrée et oscillateur les réglages se font sur les fréquences standard. On commence l'alignement en position « cadre ». Ensuite on règle les bobinages servant au couplage avec l'antenne auto.

A. BARAT.

COLLECTION
Les Sélections de Système "D"

N° 64

LES TRANSFORMATEURS


STATIQUES, MONO et TRIPHASÉS

Principe — Réalisation — Réparation —
 Transformation — Choix de la puissance en fonctions de l'utilisation —
 Applications diverses

PRIX : 1.50 NF

Ajoutez pour frais d'expédition 0.10 NF par brochure à votre chèque (C.C.P. postal 259-10) adressé à « Système D », 43, rue de Dunkerque, PARIS-Xe.
 Ou demandez-le à votre marchand de journaux.

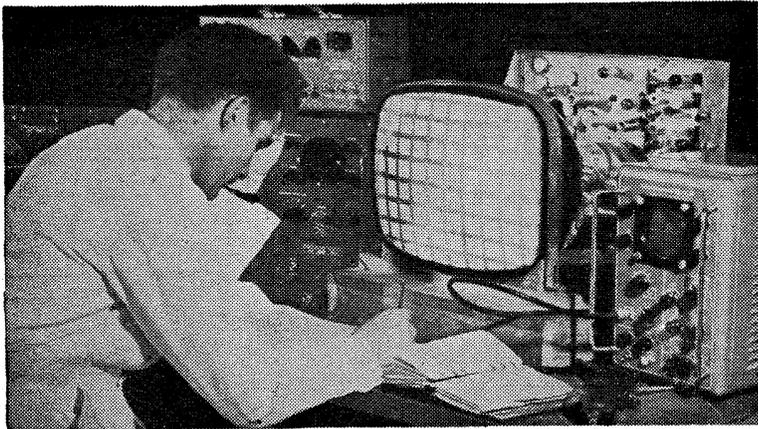LA SEULE ÉCOLE D'ÉLECTRONIQUE
qui vous offre toutes ces garanties
pour votre avenir



CHAQUE ANNÉE

2.000 ÉLÈVES
suivent nos **COURS du JOUR**

800 ÉLÈVES
suivent nos **COURS du SOIR**

4.000 ÉLÈVES
suivent régulièrement nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
Comportant un stage final de 1 à 3
mois dans nos Laboratoires.

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDES
par notre " Bureau de Placement "
sous le contrôle du Ministère du Travail
(5 fois plus d'offres d'emplois que d'élèves
disponibles).

L'école occupe la première place aux
examens officiels (Session de Paris)

- du brevet d'électronicien
- d'officiers radio Marine Marchande

Commissariat à l'Énergie Atomique
Minist. de l'Intérieur (Télécommunications)
Compagnie AIR FRANCE
Compagnie FSE THOMSON-HOUSTON
Compagnie Générale de Géophysique
Les Expéditions Polaires Françaises
Ministère des F. A. (MARINE)
PHILIPS, etc...

...nous confient des élèves et
recherchent nos techniciens.

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRIÈRES N° PR 604
(envoi gratuit)


**ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET
D'ÉLECTRONIQUE**

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2° - CEN 78-87

du nouveau en matière de **MAGNÉTOPHONE...**

Les hautes performances du SALZBOURG 5 A ont fait de cet appareil le premier des magnétophones disponibles sur le marché français.

LE SALZBOURG 67 A

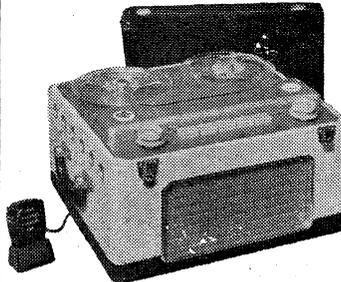

est d'une présentation encore plus
luxueuse et permet des performances en-
core plus prestigieuses.

2 ou 3 vitesses (9,5 - 19 - 38). Com-
mandes électromagnétiques par impul-
sions. Arrêt et départ en 15 millisecon-
des. 3 têtes : Effacement, Enregistrement,
Lecture. Oscillateur push-pull à 120 kHz.
Amplificateur enregistrement/lecture avec
le HP incorporé dans la valise. Préam-
plificateur de lecture indépendant incor-
poré pour attaque d'une chaîne haute
fidélité. (Contrôle de l'enregistrement par
lecture pendant l'enregistrement). Enre-
gistrement et lecture aux normes CCIR.
Taux de pleurage inférieur aux normes,
etc., etc.

Lampes utilisées : 2-12AX7S, 2-EF86,
1-EL84, 1-12AU7, 1-EM84, 1-EZ81.
Prix en ordre de marche
avec bande et micro .. **2.070 NF**

Devis en pièces détachées :
Platine SALZBOURG 3 têtes **850 NF**
Ampli 67 A (à monter).. **480 NF**
Valise avec décor **137 NF**

Notice RP4.67A contre enveloppe
timbrée (Les schémas de l'amplifi-
cateur 67 A ne seront communiqués
qu'aux acheteurs de l'amplificateur.
La commande d'une platine SALZ-
BOURG ne donne droit qu'à la
communication des schémas de
l'amplificateur 5 A)

NOTRE SERIE DE MAGNETOPHONES AMELIORABLES

est maintenant livrable en ordre de marche

1° ENSEMBLE ROBINSON
Platine Junior A - 1 tête effacement à
aimant - 1 tête Enregistrement/lecture
type D - 1 moteur 110/220 volts - Re-
bobinage rapide avant seulement - pour
grandes bobines Ø 180 mm. - 2 vitesses
: 9,5 et 19 cm/s.

Amplificateur d'enregistrement - préam-
plificateur de lecture à commandes par
clavier - lampes EF86 - 6AU6, efface-
ment par aimant - prémagnétisation par
courant HF 120 kHz (lampes 6AQ5).
L'alimentation est prélevée sur l'appareil
de radio qui sert d'amplificateur de
puissance à la lecture. Débit total
10 mA.

Prix de l'ensemble indi-
visible **219,00 NF**
Supplément pour fourni-
ture d'un œil magique
de contrôle (EM81)
avec résistances et con-
densateurs **11,00 NF**

ROBINSON
en ordre de marche... **280,00 NF**
Supplément pour transformation de l'en-
semble ROBINSON en ensemble ROSNY
(sans fourniture de l'œil
cathodique) **60,00 NF**

2° ENSEMBLE ROSNY
Platine Junior D - tête effacement HF -
1 tête enregistrement/lecture type D -
1 moteur 110/220 volts - rebobinage
rapide avant seulement - pour grandes
bobines Ø 180 mm. - 2 vitesses 9,5 et
19 cm/s.

Amplificateur d'enregistrement/préampli-
ficateur de lecture à commande par cla-
vier - lampes EF86 - 6AU6 - 6AQ5 -
EM81 - contrôle d'enregistrement par
œil magique - effacement et prémagné-
tisation haute fréquence 120 kHz -
l'alimentation est prélevée sur l'appareil
de puissance à la lecture - débit 10 mA.
Prix de l'ensemble indi-
visible **269,00 NF**

ROSNY
en ordre de marche **319,00 NF**
Supplément pour fourniture d'un trans-
formateur d'alimentation, d'un redresseur
sec, des résistances et condensateurs de
filtrage (pour ROSNY et
ROBINSON) **40,00 NF**

Supplément pour transformation de l'en-
semble ROSNY en ensemble NOAILLES,
c'est-à-dire pour la transformation de
la platine JUNIOR D en platine NEW
ORLEANS 60 D - (échange du moteur
et fourniture du dispositif de rebobinage
dans les deux sens).
Prix **85,00 NF**

3° ENSEMBLE NOAILLES
Platine NEW ORLEANS 60 D - 1 tête
d'effacement HF - 1 tête d'enregistre-
ment/lecture type D - 1 moteur 110 v. -
rebobinage rapide dans les 2 sens -
grandes bobines Ø 180 mm. - 2 vitesses
9,5 et 19 cm/s.

Amplificateur identique à
celui de l'ensemble ROSNY
NOAILLES

en ordre de marche .. **400,00 NF**
Supplément pour la fourniture d'un
transformateur d'alimentation permettant
l'alimentation du moteur en 220 volts -
d'un redresseur sec, des résistances et
condensateurs de fil-
trage **55,00 NF**

Supplément pour la transformation de
l'amplificateur NOAILLES en amplifica-
teur JUNIOR pour la réalisation d'un
NEW ORLEANS comprenant 1 transfo
d'alimentation 60 millis permettant l'alim-
entation du moteur en 220 volts -
1 redresseur - 1 self - 1 transformateur
de sortie - 1 EL84 - 1 haut-parleur 12
cm - résistances et con-
densateurs **130,00 NF**

LISTE DES COMBINAISONS POSSIBLES avec les

MAGNETOPHONES AMELIORABLES

Prix en pièces détach. et en NF

1° ROBINSON	219
2° ROBINSON + œil magi- que	230
3° ROBINSON + œil magi- que + alimentation 10 mA.	270
4° ROBINSON + alimen- tation 10 mA	259
5° ROBINSON + œil magi- que + basse fréquence + alimentation 60 mA.	360
6° ROSNY	269
7° ROSNY + alimentation 10 mA	309
8° ROSNY + basse fréquen- ce + alimentation 60 mA	399
9° NOAILLES	350
10° NOAILLES + alimenta- tion 10 mA	405
11° NOAILLES + basse fré- quence + alimentation 60 mA	480

Notice RP4-MA contre env. timbrée

Les Ets OLIVERES fournissent toujours
tout le matériel pour la construction de
platinas : têtes, moteurs, volants, débi-
teur et récepteur, etc., et des bandes
sélectionnées.

Notice RP4-PD contre env. timbrée

OLIVER

5, AVENUE DE LA REPUBLIQUE - PARIS - XI°

Démonstrations tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

NOUVEAUX TUBES

POUR LA SAISON 1960-1961

par Roger DAMAN, Ing. E. S. E.

Les principaux outils de l'électronicien sont les tubes multiélectrodes. Il y a des tubes à cathodes chaude, des tubes à cathode froide des tubes à vide et des tubes à gaz. Le temps n'est plus où l'unique modèle disponible était l'antique tube triode T.M. que, par nécessité, on était bien obligé de mettre à toutes les sauces. Les variétés de tubes électroniques ne cessent de se multiplier et de se perfectionner. La saison 1960 s'enrichit de quelques modèles dont nous présentons les plus intéressants aux lecteurs de « Radio-Plans ».

Tendances.

On peut facilement caractériser la tendance générale : on cherche à augmenter l'efficacité des tubes électroniques et à réduire leurs dimensions. Et cela est d'autant plus méritoire qu'on veut obtenir des résultats plus difficiles.

C'est ainsi, par exemple, qu'en télévision, on veut pouvoir « balayer » des tubes à grand angle de déviation (90° ou 110°) et que, pour fournir une image plus brillante, on n'hésite pas à alimenter les anodes d'accélération jusqu'à des tensions voisines de 20.000 V. Or, précisément, la puissance dépensée dans le tube de balayage est d'autant plus grande que l'angle est plus ouvert et la tension d'accélération plus forte !

On veut aussi pouvoir obtenir des images dans des conditions de plus en plus difficiles, c'est-à-dire avec un niveau de signal plus bas. Nos lecteurs savent bien que, dans ces conditions, la limite est imposée par le souffle ou bruit de fond. Celui-ci se traduit par l'effet de neige ou de poussière sur l'écran. Une composante du souffle est due aux circuits eux-mêmes, et nous sommes alors complètement désarmés. Mais une autre partie est due aux tubes électroniques. Là, nous pouvons faire quelque chose. Et il est de fait que les nouveaux tubes présentent des coefficients de souffle qui sont les plus bas qu'on ait jamais obtenus...

Le coefficient de mérite d'un tube électronique.

On sait qu'il existe un grand nombre de constantes permettant de qualifier le fonctionnement d'un tube électronique ; coefficient d'amplification, pente, résistance intérieure, capacités diverses, etc...

Dans de nombreux cas, il est fort utile, pour prévoir la qualité d'un tube électronique, d'utiliser le facteur de mérite qui est tout simplement :

$$\frac{s}{6,28 Ct}$$

s est la pente du tube.

Ct est la somme des capacités d'entrée et de sortie.

On peut d'ailleurs montrer que ce facteur de mérite est précisément égal au produit du gain G que peut donner le tube par la bande passante B. Il en résulte que si un tube présente un facteur de mérite deux fois plus grand qu'un autre, il pourra soit donner un gain deux fois plus grand pour une même bande passante, soit une bande passante deux fois plus large pour un même gain.

La pente et les capacités.

La pente mesure l'inclinaison de la caractéristique, fournissant le courant d'anode en fonction de la tension de grille. Sur la

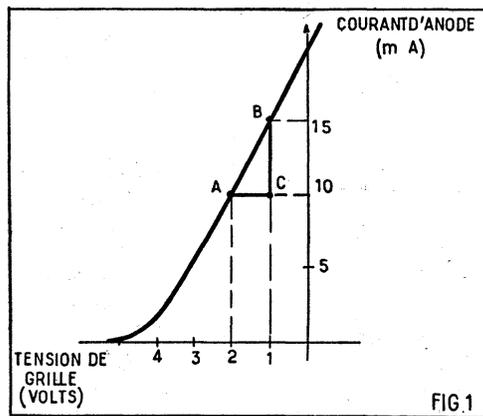


FIG. 1. — La pente ou inclinaison d'un tube mesure la pente ou inclinaison de sa caractéristique, c'est-à-dire le rapport CBI/CA .

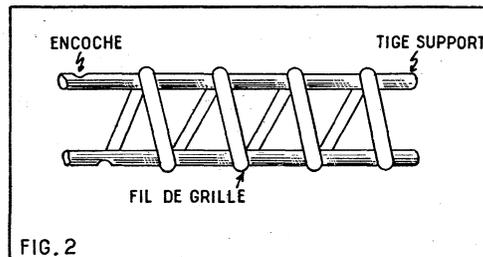


FIG. 2. — Constitution d'une grille normale de tube. C'est un fil maintenu par sertissage sur deux tiges supports.

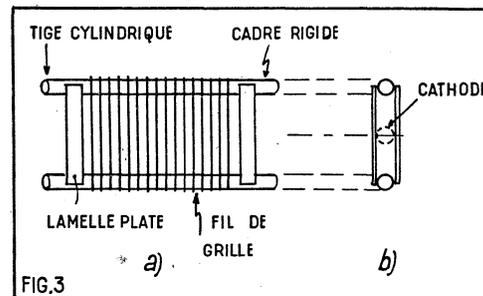


FIG. 3. — Constitution d'une grille-cadre. Le fil est bobiné sur un cadre rigide soudé électriquement.

figure I, cette inclinaison est donnée par BC/AC ... C'est d'ailleurs de la même manière qu'on mesure la pente d'une route. Ici, toutefois, la pente s'exprime en ampères par volt, ou, pour plus de commodité, en milliampères par volt. On dit encore qu'un ampère par volt est un mho, c'est-à-dire le mot « ohm » inversé. Les anglo-

saxons utilisent fréquemment le *micromho*, c'est-à-dire la millionième partie d'un mho ou d'un ampère par volt). Il en résulte qu'un milliampère par volt est égal à mille micromhos.

Dans le cas de la figure 1, la pente du tube serait de 5 mA par volt, entre A et B.

Pour augmenter la pente, avec une cathode donnée, il faut rapprocher les électrodes, c'est-à-dire diminuer les espacements. Mais en opérant ainsi, on augmente évidemment les capacités et en conséquence, on ne modifie guère le facteur de mérite. De plus, on perd évidemment beaucoup de sécurité de fonctionnement...

La grille ordinaire et la grille cadre.

La grille de commande des tubes électroniques classiques est une grille auto-supportée. On l'obtient en bobinant un fil fin sur des tiges-supports, au moyen d'une machine spéciale qui est une merveille d'ingéniosité et de précision. Cette machine taille de minuscules encoches dans les tiges-supports, place le fil, puis referme légèrement les encoches pour que le fil se maintienne rigoureusement serti en place. Les machines fabriquent ainsi des dizaines de mètres de grille qui sont ensuite taillés à la longueur voulue.

Mais ce mode de construction ne peut convenir que pour des fils de grille dont le diamètre n'est pas trop petit, la limite correspondant à environ 25 μ (soit 2,5/100 de millimètre).

Pour augmenter la pente, il faut rapprocher la grille, ce qui conduit à utiliser du fil de grille encore plus fin. Il faut alors changer de technique. La grille ne pouvant plus se supporter elle-même, il faut lui donner une armature. C'est le principe de la grille-cadre. Comme le nom l'indique, il s'agit d'un véritable cadre rigide constitué par deux tubes cylindriques sur lesquels sont soudées électriquement des lamelles plates qui maintiennent rigoureusement l'écartement désirable. Le fil de grille est bobiné sur ce cadre. Dans certains tubes, comme ECC189, on utilise du fil de 10 μ ce qui représente un diamètre 5 fois plus petit que celui d'un cheveu normal. Ce fil est directement invisible. D'après cela, on conçoit que la mise au point des machines à bobiner les grilles puissent présenter quelques difficultés.

Examinons maintenant quelques résultats obtenus avec cette nouvelle technique.

Les tubes PCC ou ECC 189.

Ces deux modèles de tube ne diffèrent que par le chauffage de la cathode. Le premier est prévu pour l'alimentation en série (tous courants) avec une intensité de 300 mA, le second, pour l'alimentation en parallèle sous 6,3 V (0,365 A). Ce sont de doubles triodes spécialement conçues pour la réalisation du montage cascade.

La pente atteint l'énorme valeur de 12,5 mA par volt. Ce résultat a pu être obtenu en plaçant la grille cadre à une distance de 57 μ de la cathode. La grille est

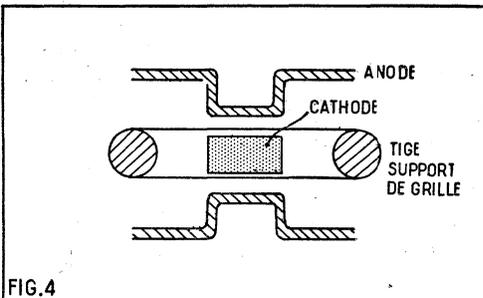


Fig. 4. — Dispositions intérieures du tube à grande pente ECC189.

du type pente variable, ce qui permet d'éviter les phénomènes de transmodulation et d'utiliser l'étage d'entrée pour la commande de sensibilité.

La résistance équivalente de soufflé

LISEZ CE CI

Vous qui avez été déçu ailleurs. Vous qui voulez un appareil sans reproche, connaissez-vous les caractéristiques de notre HETERODYNE VARI POCKET.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES :

FREQUENCES. — de 90 kc/s à 60 Mc/s sans trou en 9 gammes. Bande MF de 400 kc/s à 500 kc/s.

PRECISION. — Etalonnage effectué individuellement avec grande précision. Grand cadran tournant et protégé, en deux couleurs. Stabilité parfaite et instantanée.

SORTIES HF MODULEE. — 2 sorties. Tension nulle au minimum, appareil sans fuite. Tension très élevée au maximum. Atténuateur très progressif.


SORTIE BF. — Sur sortie spéciale BF avec atténuateur.

CABLES DE LIAISON. — Deux câbles indépendants fournis avec l'appareil.

ALIMENTATION. — Sur secteur ALTERNATIF. 50 p/s - 110 à 250 V - Consommation 3 W.

DIMENSIONS. — 160 x 90 x 45 mm (avec boutons).

POIDS : 980 gr.

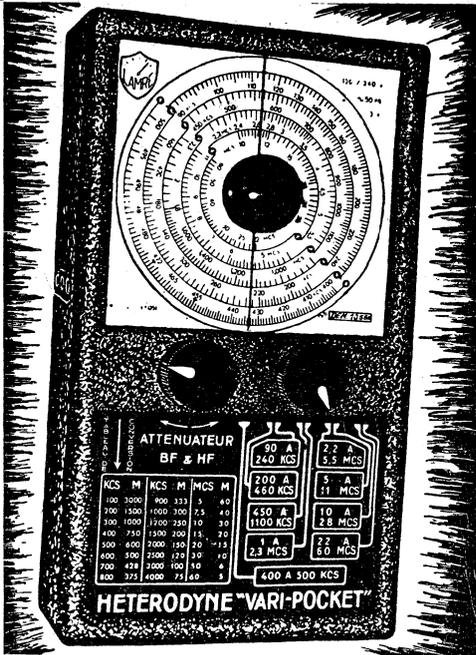

VOICI POURQUOI VOUS AUREZ SATISFACTION :

Parce que l'HETERODYNE VARI POCKET est destinée à la construction et au dépannage de tous montages, réalisations diverses, alignements réellement précis, récepteurs à bandes étalées, télévision, recherche de pannes.

Parce que nous construisons du matériel professionnel et nous vendons avec garantie totale.

Parce que c'est un générateur alternatif, seul montage pouvant donner satisfaction.

Parce que tous nos appareils sont étalonnés individuellement avec grande précision.

Parce que notre prix : **159.00 NF** (taxes en sus) tout en étant accessible, vous garantit un appareil sérieux que vous n'aurez pas à remplacer dans six mois.

Demandez le catalogue RP-040

Remise aux lecteurs.

LES APPAREILS DE MESURES

RADIO-ELECTRIQUES

SAINT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher)

Tél. : 55 à Saint-Georges-sur-Cher

C.C.P. 959-76 ORLÉANS

PUBLICITE RAPHY

est inversement proportionnelle à la pente, aussi a-t-on pu obtenir ici la remarquable valeur de 350 Ω.

La cathode et la grille cadre forment deux surfaces parallèles (voir fig. 4). Il en résulte une réduction notable de l'influence du temps de transit sur le fonctionnement. Rappelons que le temps de transit est celui que mettent les électrons pour se rendre de la cathode aux différentes électrodes.

Enfin, on a donné à l'anode une forme très particulière qui permet d'abord d'obtenir une pente élevée sans que les capacités ne prennent une trop forte valeur. De plus, ce dispositif permet de réduire les écarts de caractéristiques dus à une erreur d'alignement de l'anode.

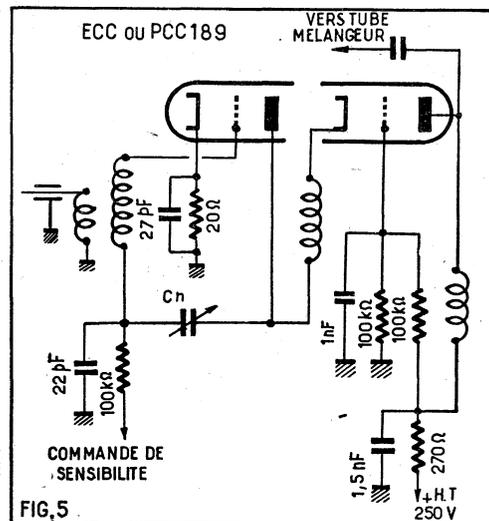


Fig. 5. — Exemple de réalisation de cascade avec tube ECC189 ou PCC189.

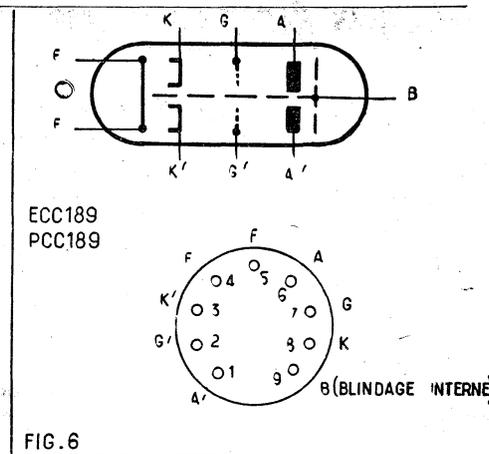


Fig. 6. — Disposition intérieure et culotage des tubes ECC189 et PCC189.

A titre documentaire, nous donnons, figure 5 le schéma de principe d'un montage cascade que l'on peut réaliser avec un tube ECC89.

Triode très haute fréquence EC ou PC 86.

La question de l'utilisation des bandes IV et V est à l'ordre du jour en télévision. Les fréquences correspondantes s'élèvent jusqu'à 800 MHz et même au-delà, ce qui correspond à des ondes décimétriques (pour 800 MHz, λ correspond à 37 cm environ).

Or, la fréquence limite de fonctionnement des tubes classiques se situe généralement aux environs de 250 à 330 MHz. Il a donc fallu mettre au point un tube spécial. C'est la triode EC86 (ou PC86).

En prenant quelques précautions et en remplaçant les classiques bobinages par

Caractéristiques des tubes ECC ou PCC189.

	ECC189	PCC189
Chauffage : Vf	6,3 V	7,2 V
If	0,365 A	0,3 A

Conditions normales d'utilisation (par triode) :

Tension anodique, Va	90 V
Tension de grille, Vg	— 1,2 V
Intensité anodique, Ia	15 mA
Coefficient d'amplification	34
Résistance intérieure, ρ	2.720 Ω
Pente, S	12,5 mA/V
Résistance équivalente de soufflé	350 Ω
Tension de grille à 45 % de S nominale	— 5 V
Tension de grille à 1 % de S nominale	— 9 V

Capacités (en picofarads) :

Triode T (cathode à la masse).

	sans blindage	avec blindage
Capacité de la grille	3,4 pF	3,4 pF
Capacité de l'anode	1,7 pF	2,4 pF
Capacité de l'anode grille	1,9 pF	1,9 pF
Capacité de la grille filament	0,22 pF	0,22 pF

Triode T' (grille à la masse).

Capacité anode cathode	0,18 pF	0,17 pF
Capacité anode grille	1,9 pF	1,9 pF
Capacité de la cathode	6,3 pF	6,3 pF
Capacité de l'anode	3,3 pF	3,9 pF
Capacité cathode filament	3 pF	3 pF

Valeurs à ne pas dépasser :

Tension sur l'anode, Va max	150 V
Puissance dissipée sur l'anode, Pa max	1,8 W
Intensité cathodique, Ik max	22 mA
Tension de grille, — Vg max	— 50 V
Résistance de grille Rg	1 MΩ
Résistance externe du circuit cathode filament	20 kΩ
Tension entre cathode et filament T	50 V
Tension entre K' et filament T	150 V

Nous donnons figure 6 le brochage de ce nouveau tube.

des « lignes » accordées (circuit de LECHER), on peut obtenir des oscillations jusqu'à des fréquences dépassant 800 MHz.

Le tube est du type miniature et comporte le brochage « Noval » dont nous donnons la disposition sur la figure 7.

Pentodes HF à grande pente pour l'amplification de fréquence intermédiaire.

La pentode amplificatrice pour l'amplificateur de fréquence intermédiaire en télévision est le tube EF80, très largement utilisé sur les téléviseurs. C'est un tube à pente fixe. On utilisait aussi éventuellement le tube EF85, à pente variable pour l'équipement des étages sur lesquels agit la commande automatique de sensibilité.

Tout spécialement dans ce domaine,

c'est le rapport s/Gt qui permet de juger des qualités d'un tube.

L'emploi de la grille cadre conduit à des pentes qui sont deux fois plus élevées pour des capacités qui demeurent sensiblement les mêmes. Il en résulte que le facteur de mérite est sensiblement doublé lui aussi.

Les deux nouveaux tubes sont les modèles EF183, à pente variable, et EF184, à pente fixe. Dans le premier cas, on arrive à une valeur maximum de 12,5 mA par volt et, dans le second, à 15 mA par volt. Ces tubes ayant les broches disposées exactement comme les tubes EF80, peuvent, sans autre modification prendre la place de ces derniers. Il en résulte naturellement une augmentation de sensibilité de l'appareil.

Pour la construction de nouveaux appa-

Caractéristiques des tubes EC86 et PC86.

Chauffage	Vf	EC86	PC86
	Vf	6,3 V	3,6 V
	If	0,2 A	0,3 A

Conditions normales d'emploi.

Tension anodique, Va	175 V
Tension de grille de commande, Vg	— 1,5 V
Intensité anodique, Ia	12 mA
Coefficient d'amplification Kg	70
Pente S	14 mA/V
Résistance équivalente de souffle	250 Ω

Exemples d'utilisation.

a) Amplificateur « grille à la masse » Va	175 V
Résistance cathodique, RK	125 Ω
Intensité anodique, Ia	12 mA
Pente, S	14 mA/V
b) Changeur de fréquence auto-oscillateur	
Tension d'alimentation, Vb	220 V
Résistance dans le circuit d'anode, Ra	5.600 Ω
Résistance de fuite de grille, Rg	47 K Ω
Intensité anodique, Ia	12 mA
Intensité de grille Ig	50 μ A

Capacités (mesurées sans blindage extérieur) :

Anode grille Cag	2 pF
Anode cathode, Cak	0,2 pF
Cathode grille, Ckg	3,6 pF
Grille filament, Cgf	0,3 pF
Cathode grille filament, Ck (gf)	6,6 pF
Grille cathode filament, Cg (Kf)	3,9 pF
Anode cathode et filament, Ia (kf)	0,3 pF

Valeurs à ne pas dépasser.

Tension sur l'anode, Va	220 V max
Puissance dissipée sur l'anode, Pa	2,2 W max
Intensité cathodique, Ik	20 mA max
Tension de grille, Vg	— 50 V max
Résistance de grille, Rg	1 M Ω max
Tension entre filament et cathode, Ukf (négative)	50 Veff max 130 V continu 50 Veff (pour PC86) 100 V maximum pour EC86
Résistance entre cathode et filament	20 K Ω max

Voir brochage figure 7.

Caractéristiques du tube EF183 (pente variable).

Chauffage	Vf	EF183
	Vf	6,3 V
	If	0,3 A

Conditions normales d'emploi.

Tension anodique, Va	200 V
Tension de grille écran, Vg2	90 V
Tension de grille d'arrêt, Vg3	0
Tension de grille de commande, Vg1	— 2 V
Intensité d'anode, Ia	12 mA
Intensité de grille écran, Ig2	4,2 mA
Résistance intérieure, P	500 K Ω
Pente, S	12,5 mA/V
Résistance équivalente d'entrée à 50 MHz Re	400 k Ω

Capacités :

Capacité d'entrée, Cg1	9 pF
Capacité de sortie, Ca	3 pF
Capacité anode-grille, Cag2	0,005 pF

Voir brochage figure 8.

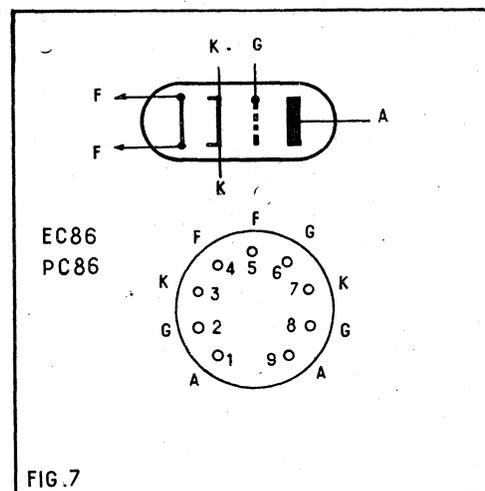


FIG. 7. — Disposition intérieure et culot des tubes EC86 et PC86.

reils, on peut envisager un certain nombre de solutions :

a) Conserver 4 étages MF pour les appareils à grande distance.

Le gain pour une même largeur de bande sera plus que décuplé.

b) Conserver 3 étages MF pour les appareils de moyenne distance.

Le gain sera sensiblement multiplié par 8 pour une même largeur de bande.

Il convient de remarquer, dans les deux cas, que l'augmentation de pente peut se traduire éventuellement par une certaine instabilité.

c) Prévoir seulement 2 étages MF.

Cette solution peut parfaitement convenir pour des appareils à champ fort. Il est sans doute possible (nous n'avons pas fait l'essai), de prévoir un couplage en « Pi », sans décalage des accords et dans lequel la largeur de bande nécessaire est obtenue par simple amortissement des circuits.

Ce procédé n'est pas applicable à un grand nombre d'étages, mais il devrait, en principe, convenir pour deux étages.

On emploierait dans ce cas un tube EF183 et un tube EF184. Le premier étage serait commun au son et à l'image.

Tube de sortie vidéo à très grande pente EL183.

L'intérêt de construire un tube amplificateur de vidéo-fréquence à très grande pente est évident. En effet, le gain est égal au produit de la pente par la résistance de charge. Si la pente est très élevée, on peut réduire la résistance de charge tout en conservant un gain suffisant. Dans ces

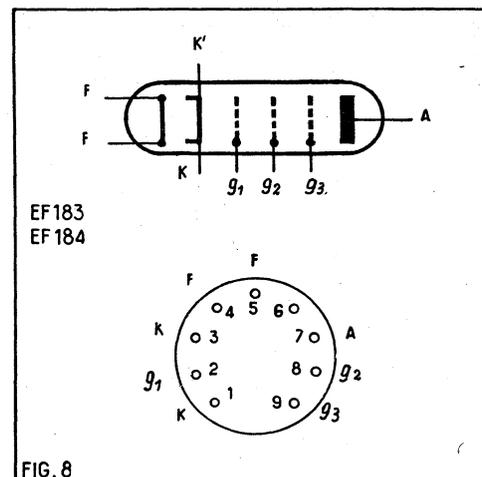


FIG. 8. — Disposition intérieure et culot des tubes EF183 et EF184.

Caractéristiques du tube EF 184 (pente fixe).

Chauffage	Vf	6,3 V	
	If	0,3 A	
Tension anodique, Va			200 V
Tension de grille écran, Vg2			200 V
Tension de grille d'arrêt, Vg3			0 V
Tension de grille de commande, Vg1			- 2,5 V
Intensité d'anode, Ia			10 mA
Intensité de grille écran, g2			3,8 mA
Résistance intérieure, P			350 K
Pente, S			15 mA/V
Résistance équivalent d'entrée mesurée à 40 MHz, Re			330 K Ω
Capacités :			
Capacité d'entrée, CgI			10 pF
Capacité de sortie, Ca			3 pF
Capacité anode grille, CaGI			0,005 pF

Voir brochage fig. 8.

conditions, la bande passante devient naturellement beaucoup plus large. Le temps de montée beaucoup plus court. On peut même éventuellement éviter toute correction avec des inductances ou, tout au moins, prévoir une correction très simple, facile à établir et à régler (correction shunt, par exemple).

Mais il est beaucoup plus difficile d'appliquer la technique de la grille-cadre à des tubes amplificateurs de sortie à vidéo-fréquence qui sont des véritables tubes de puissance. Il y a une consommation beaucoup plus importante dans la cathode et la dissipation de puissance est beaucoup plus grande.

Il semble cependant que le problème ait pu être résolu puisqu'on nous présente le nouveau tube EL183, dont la pente atteint la très remarquable valeur de 25 mA par volt..., c'est-à-dire le double de ce que donnait l'ancienne pentode EL83.

Signalons d'ailleurs que nous avons en service des échantillons de ce tube depuis plusieurs mois, sans incident.

Le remplacement pur et simple d'un tube EL83 par un tube EL183 donne un supplément de sensibilité très appréciable à un téléviseur quelconque. Toutefois, les dispositions du culot n'étant pas les mêmes, il faut évidemment modifier le montage intérieur. De plus, la polarisation doit être plus réduite.

A cause de la pente très élevée de ce tube, il faut précisément que cette polarisation soit réglée avec grand soin. La tension nécessaire doit être exclusivement obtenue « automatiquement », c'est-à-dire au moyen d'une résistance insérée dans la cathode et convenablement découplée. Il faut absolument éviter l'emploi de la polarisation dite par la grille, parce que la moindre variation dans les tensions d'alimentation pourrait entraîner le point de repos loin des limites de sécurité.

Nous donnons figure 9 un exemple de montage amplificateur à vidéo-fréquence

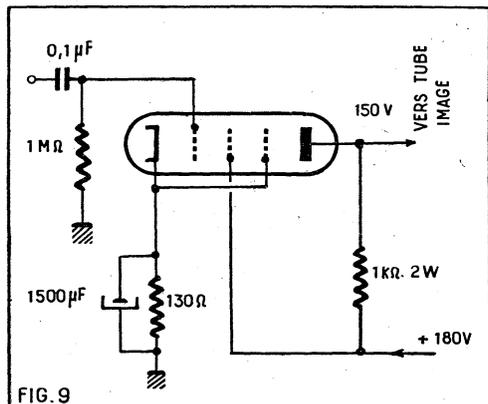


FIG. 9. — Etage amplificateur à vidéo fréquence sans correction.

sans correction, qui fournit un gain en tension de 25 avec une bande passante supérieure à 8 MHz.

Ce tube peut être utilisé dans les récepteurs alimentés normalement par un transformateur, avec chauffage sous 6,3 V. Dans ces conditions, les deux moitiés du filament sont branchées en parallèle. On peut aussi alimenter en « tous courants » en branchant les deux filaments en série.

La figure 10 donne la disposition intérieure et le brochage.

Tubes pour balayage 110°.

Le balayage des tubes images à grand angle (110°) est un problème particulièrement difficile à résoudre quand il s'agit de 819 lignes. La puissance mise en jeu croît beaucoup plus rapidement que le nombre de lignes et les tubes qui conviennent pour le balayage en 625 lignes sont tout-à-fait insuffisants. Il a donc fallu étudier des tubes nouveaux, présentant une marge de sécurité assez grande.

Les tubes destinés au balayage horizontal doivent être construits pour fournir une intensité de grille écran relativement faible. De plus, le coude de la caractéristique doit correspondre à une intensité de courant très grande.

Balayage « Ligne ».

On dispose de deux tubes nouveaux :
1° Tubes EL et PL136 (La Radiotechnique).
2° Tube 6FN5 (Cie des Lampes).

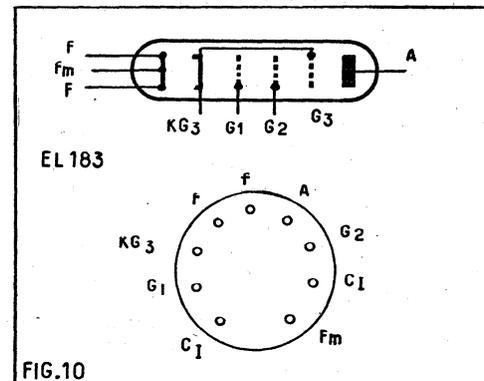


FIG. 10. — Disposition intérieure et culot du tube EL183.

Tubes EL et EPI36.

Ce sont deux versions d'une même réalisation, la première pour l'alimentation normale des filaments en parallèles, la seconde pour l'alimentation en série (tous courants).

L'anode a été réalisée d'une manière particulière (anode dite « Labyrinthe ») que limite l'intensité du courant de grille écran et permet, sans échauffement excessif, une dissipation considérable de puissance.

Pour tenir compte des tolérances de fabrication et du vieillissement, le montage doit être étudié pour que l'intensité de crête ne dépasse en aucun cas la valeur de 450 mA pour une tension instantanée d'anode de 85 V et une tension de grille écran de 170 V.

Tension de commande et de blocage.

Celle-ci doit avoir la forme indiquée sur notre croquis. La valeur normale de la tension de crête est indiquée dans le tableau de la page suivante (figure 11).

La durée maximale de l'impulsion ne doit pas dépasser 18 % de la période normale de balayage, le maximum absolu étant de 18 μs.

Les tubes EL et PL136 sont munis d'un culot octal. La disposition des broches est indiquée sur la figure 12.

Caractéristiques du tube EL183.

Chauffage	Vf	12,6 V	6,3 V
	If	0,3 A	0,6 A
Tension d'alimentation, Vb			220 V
Tension de grille écran, Vg2			220 V
Tension effective d'anode, Va			150 V
Puissance dissipée sur l'anode, Pa			6 W
Intensité d'anode, Ia			40 mA
Intensité de grille écran, Ag2			7 mA
Tension de polarisation, Vg1			2,1 V
Pente, S			25 mA/V
Résistance intérieure, ρ			20 k Ω
Capacités :			
Capacité d'entrée, Cg1			13 pF
Capacité de sortie, Ca			5,4 pF
Capacité anode-grille, Cg1			0,08 pF
Valeurs limites.			
Tension d'anode, Va max			250 V
Tension d'écran, Vg2 max			250 V
Puissance dissipée sur l'anode, Pa max			6 W
Puissance dissipée sur l'écran, Pg2 max			2,2 W
Intensité cathodique totale, I max			60 mA
Résistance du circuit de grille, Rg1 max			1 M

Voir brochage figure 10.

Caractéristiques des tubes EL et PL136.

Chauffage Vf 6,3 V Vf 3,5 V
If 1,5 A If 0,3 A

Capacités :

Capacité de l'anode, Ca 11 pF
Capacité de la grille, Cg1 29 pF
Capacité interne 1,5 pF

Conditions d'emploi.

Tension d'anode, Va 100 V
Tension de grille écran, Vg2 100 V
Tension de grille de commande, — Vg1 8 V
Intensité anodique, Ia 150 mA
Intensité de grille écran, Ag2 6 mA
Pente, S 21 mA/V
Résistance interne, ρ 4 KΩ

Valeurs au coude de la caractéristique pour un tube neuf :

Tension anode, Va 70 V
Tension de grille écran, Vg2 170 V
Tension de grille de commande, Vg1 — 8,5 V
Intensité d'anode, Ia 405 mA
Intensité de grille écran, Ig2 50 mA

Voir brochage figure 12.

Tension de commande ou de blocage.

Tension anodique de crête, Vap	7.500 V	7.500 V	7.500 V
Tension de grille écran, Vg2	170 V	190 V	210 V
Intensité cathodique, Ik	640 μA	40 μA	40 μA
Tension de grille de commande, Vg	150 V	155 V	160 V

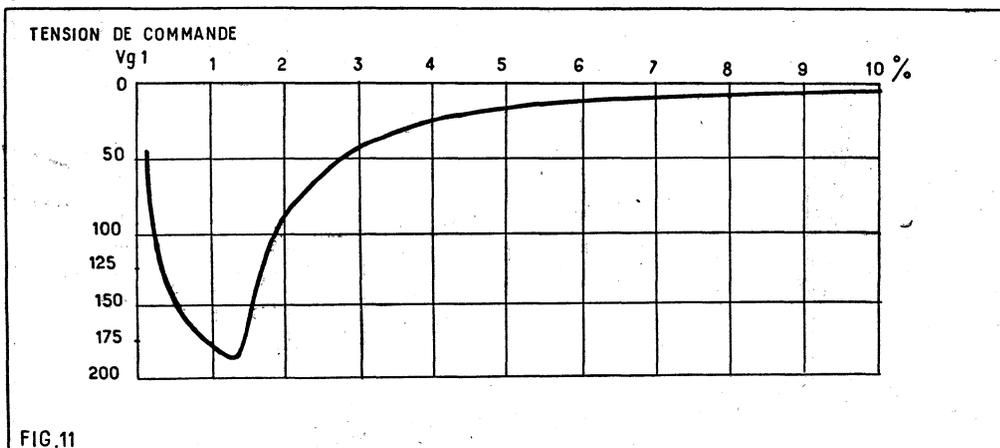


FIG. 11. — Forme de la tension de commande du tube EL136.

Exemple d'utilisation avec un tube de 110°.

Tension d'alimentation, Vb	240 V	240 V
Tension d'accélération (T.H.T.), THT	16 KW	14,5 KW
Intensité de faisceau du tube image, I	20 μA	500 μA
Intensité de cathode, IK	128 mA	160 mA
Intensité de grille écran, Ig2	12 mA	14 mA
Intensité anodique de crête, Iap	310 mA	386 mA
Puissance dissipée sur l'anode, Pa	6,3 W	7 W
Puissance dissipée sur la grille écran, Pg2	2,35 W	2,6 W
Résistance en service dans le circuit d'écran, Rg2	4,7 KΩ	4,7 KΩ

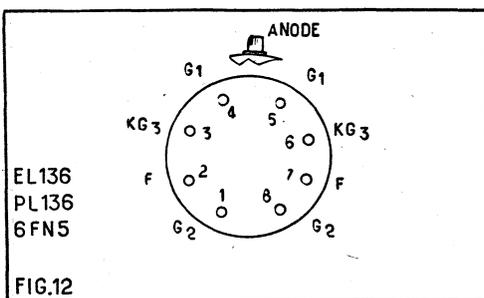


FIG. 12.

FIG. 12. — Disposition du culot des tubes EL136, PL136, 6FN5.

Tube 6FN5.

C'est un tube de balayage, étudié en France par la Compagnie des Lampes et dans lequel sont utilisés certains raffinements techniques du plus haut intérêt.

C'est ainsi que l'anode du tube n'est pas constituée par une simple feuille de métal emboutie. Le matériau de base comporte cinq feuilles de métaux. Au centre, une âme en cuivre, recouverte de deux faces d'acier, lui-même plaqué d'aluminium. Le cuivre étant l'un des meilleurs conducteurs de la chaleur (après l'argent), assure une répartition absolument régulière des calories produites. D'autre part,

le traitement particulier de l'aluminium extérieur fournit une surface noire et mate dont le rayonnement thermique est excellent et le facteur d'émission secondaire très favorable. Enfin, l'acier donne sa rigidité. La bonne conduction thermique apporte la suppression des « points chauds » et la température maximum atteinte dans des conditions de fonctionnement données est d'environ 15 % plus basse que ce qu'on peut obtenir par les techniques habituelles.

Réduire la température de l'anode, c'est aussi réduire la température des électrodes intérieures comme la grille de commande et la grille écran. Il en résulte des avantages mécaniques et des avantages électroniques. C'est ainsi, par exemple, que les oscillations parasites (Barkhausen) sont éliminées. Ces émissions peuvent être à l'origine de raies blanches parasites sur l'écran du téléviseur.

TOUS NOS COURS D'ÉLECTRONIQUE peuvent être complétés par le **CYCLE COMPLET** de nos **TRAVAUX PRATIQUES INDISPENSABLES**

Successivement, **VOUS MONTRERZ** sous la direction personnelle de **FRED KLINGER**

- ★ 3 **AMPLIFICATEURS** basse-fréquence
- ★ 2 **RÉCEPTEURS** de **RADIO** dont **UN** modèle de luxe avec cadre à air et amplificateur HF
- ★ **UN PUSE-PULL** haute-fidélité.

A CHAQUE STADE nous vous **DIRIGEONS** et nous vous **AIDONS** pour vos opérations de **mesures** et **d'alignement**...et tout cela avec un **VERITABLE LABORATOIRE**, **CHEZ VOUS**, sans quitter vos occupations.

NOTRE COURS COMPLET Niveau « Sous-ingénieur Electronicien ».

Qui reprend les **Éléments** du Cours Pratique de **TECHNICIEN AUTO**

Mais débute par une importante Section **Mathématique** où nous examinons suivant une méthode **entièrement nouvelle et inédite**, l'Algèbre du second Degré, la Trigonométrie, les diverses Fonctions graphiques; Exponentielles et autres, le Calcul différentiel et intégral, les Imaginaires, les Logarithmes vulgaires et népériens, la Règle à calcul, etc., etc.

Qui conserve des cours précédents les éléments **pu-remment MATHÉMATIQUES**.

ET AUSSI **NOTRE COURS SPÉCIAL « MATHS-RADIO »**

LES COURS POLYTECHNIQUES DE FRANCE
67, boulevard de Clichy, PARIS-9^e.

Document 519, sans engagement de votre part, sur simple demande y compris nos 2 cours d'électronique **SANS** Mathématiques.

● 12 **FORMULES** de paiement échelonné à votre convenance

3 Montages BF dont 1 Hi-Fi

2 Montages HF

NOTRE CYCLE COMPLET de **travaux pratiques**

Viennent de paraître

LES SÉLECTIONS DE

★ ★ ★



N° 3

Gilbert BLAISE

INSTALLATION DES TÉLÉVISEURS

★

Choix du téléviseur - Mesure du champ -
Installation de l'antenne - Les échos - Les
parasites - Alternateurs - Distributeurs pour
antennes collectives - Tubes cathodiques et
leur remplacement...

52 pages format 16,5 × 21,5; 30 illustrations
PRIX..... 2,75 NF

N° 4

Michel LÉONARD et G. BLAISE

INITIATION AUX MESURES RADIO ET BF

★

Descriptions complètes d'appareils de mesures -
Indications sur leur emploi pour la vérification
et l'amélioration des radio-récepteurs et des
amplificateurs BF, HI-FI.

124 pages format 16,5 × 21,5; 97 illustrations
PRIX..... 4,50 NF

Dans la même collection :

L. CHRÉTIEN, Ingénieur E. S. E.

Numéro 1 — LA PRATIQUE DES ANTENNES DE TÉLÉVISION

Fonctionnement - Construction - Choix de l'emplacement - Installation.

84 pages format 16,5 × 21,5. — 97 illustrations. — 3,00 NF

Numéro 2 — SACHEZ DÉPANNER VOTRE TÉLÉVISEUR

Initiation au dépannage - Localisation de la panne - Dépannage statique...

124 pages format 16,5 × 21,5. — 102 illustrations. — 4,50 NF

Commandez **LES SÉLECTIONS DE RADIO-PLANS** à votre marchand habituel qui vous les procurera, ou à **RADIO-PLANS, 43, rue de Dunkerque, PARIS-X^e**, par versement au C.C.P. Paris 259-10. *Envoi franco.*

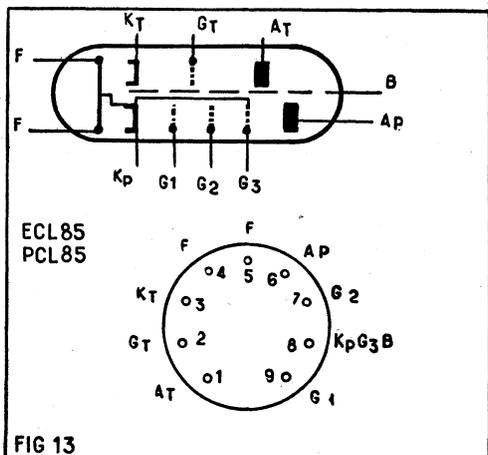


FIG 13. — Disposition intérieure et culot des tubes ECL85 et PCL85.

La meilleure répartition des températures a permis d'utiliser une ampoule qui n'est pas plus volumineuse que celles des tubes classiques comme 6BQ6, par exemple. Cette ampoule a d'ailleurs une forme « en pain de sucre » qui facilite la fixation des éléments internes.

L'anode a la forme « Labyrinthe » qui permet les grands rayonnements. Les micas d'espacement sont recouverts d'un produit spécial à base d'alumine qui évite les amorçages internes et des écrans suppriment le bombardement du verre.

Le système de balayage doit être déterminé pour que l'intensité de crête du courant anodique ne dépasse pas 540 mA pour une tension de 100 V sur l'anode, de 190 V sur la grille écran et de zéro volt sur la grille de commande.

Culotage. C'est le même que celui du tube EL136, avec culot octal.

Balayage vertical (trame ou image).

Le circuit complet de balayage vertical peut être réalisé au moyen du tube triode-pentode PCL ou ECL85.

Le balayage d'un tube 110° pourrait être assuré par l'intermédiaire de la triode-pentode ECL82, bien connue. Toutefois, il faudrait utiliser un transformateur de liaison très difficile à réaliser et par con-

séquent très coûteux, entre l'élément pentode et le déflecteur.

Il est beaucoup plus économique d'utiliser le tube ECL85, qui permet d'obtenir des intensités de crête d'anode notablement plus élevées, ce qui se traduit par la possibilité d'employer un transformateur de dimensions beaucoup plus modestes.

La pentode ECL85 est du modèle à grilles alignées, ce qui amène une notable réduction de l'intensité de courant de grille écran.

Caractéristiques des tubes ECL85 et PCL85.

Chauffage	PCL85		ECL85	
	Vf	If	Vf	If
	18 V	0,3 A	6,3 V	0,9 A

Conditions d'emploi.

Elément pentode :	
Tension d'anode, Va	170 V
Tension de grille écran (g2)	170 V
Intensité d'anode, Ia	41 mA
Intensité de grille écran, Ig2	2,7 mA
Tension de grille de commande, Vg	15 V
Pente, S	7,5 mA/V
Résistance intérieure, P	25 K

Valeurs des paramètres au coude de la caractéristique.

Tension d'anode, Va	50	65 V
Tension de grille écran, Vg2	170	210 V
Intensité d'anode, Ia	200	240 mA
Intensité grille écran Ig2	40	50
Tension de grille de commande, Ig1	1	1 V

Elément triode :		
Tension d'anode, Va	0	100 V
Intensité d'anode, Ia		5 mA
Tension de grille, Vg		— 0,8 V
Pente, S		6,5 mA/V
Coefficient d'amplification, K		50
Résistance interne, 7		6 K

Voir brochage figure 13.

Caractéristiques du tube 6FN5.

Chauffage	6FN5	
	Vf	If
	6,3 V	1,65 A

Capacité de grille (entrée)	25 pF
Capacité de sortie	11 pF
Capacité interne	0,5 pF

Emploi en balayage horizontal :

Tension d'anode pour une intensité nulle	350 V max
Tension d'anode pour une intensité continue	250 V max
Tension d'anode pour une intensité de crête (22 % de T 18 μ max)	7.500 V
Intensité moyenne de cathode	200 mA
Intensité de crête	700 mA
Dissipation d'anode	16 W
Dissipation de grille écran	4,5 W
Température de l'ampoule au point le plus chaud	225° C

Valeurs de fonctionnement :

Tension d'anode, Va	70 V	70 V	200 V	750 V
Tension de grille écran, Vg2	130 V	170 V	150 V	170 V
Tension de grille de commande, Vg	0 V	— 6,5 V	— 22,5 V	— 150 V
Intensité d'anode, Ia	450 mA	450 mA	110 mA	0,040 mA
Intensité de grille écran, Igr	60 mA	60 mA	5 mA	0,040 mA
Résistance interne, ρ			10 KΩ	

Voir brochage figure 12.

LA FOIRE INTERNATIONALE DE LILLE 1960 SERA LA PREMIÈRE FOIRE FRANCO-BELGE DU MARCHÉ COMMUN

La FOIRE INTERNATIONALE DE LILLE 1960, qui aura lieu du 23 avril au 8 mai, prendra pour la première fois le titre officiel de FOIRE FRANCO-BELGE DU MARCHÉ COMMUN.

La mise en vigueur des mesures économiques prévues dans le cadre du Marché Commun semble en effet susciter une orientation nouvelle dans les rapports internationaux et le retentissement commercial de la Foire de Lille. L'affluence des demandes émanant de firmes exportatrices françaises et de firmes étrangères confirment le rôle considérable que la grande manifestation du Nord de la France est appelée à jouer dans les années qui viennent.

Le « HALL DE LA BELGIQUE » sera officiellement inauguré le dimanche 24 avril en présence des autorités gouvernementales belges et françaises, et de nombreuses journées professionnelles seront également organisées sous le signe des relations franco-belges.

Il est également significatif de constater que pour la première fois, l'ITALIE et les PAYS-BAS participeront également officiellement à la Foire de Lille 1960.

Enfin, pour marquer la présence des pays membres, le Comité de la Foire Internationale de Lille prépare l'organisation d'une grande Journée du « MARCHÉ COMMUN » qui se déroulera en présence de très hautes personnalités françaises et étrangères.

EN ÉCRIVANT AUX ANNONCEURS
Recommandez-vous de RADIO-PLANS

MISE AU POINT DES RÉCEPTEURS DE TRAFIC

par A. CHARCOUCHET (F.9.R.C.)

Nous nous sommes arrêtés, dans notre précédent article, aux étages mélangeurs. Cette fois, nous allons étudier ce qui est le cœur des récepteurs superhétérodynes, « les moyennes fréquences ». Ce sont les moyennes fréquences, en effet, qui donnent au récepteur toutes les qualités dont nous avons parlé.

Circuit moyenne fréquence.

Les amplificateurs moyenne fréquence sont généralement munis de circuit passe-bandes, lesquels, comme leur nom l'indique, ne laissent passer qu'une partie d'une bande de fréquence bien définie. La largeur de la bande qui traverse les circuits, dépend de nombreuses conditions : amplification, nombre d'étages, couplage entre circuits. La sélectivité du récepteur dépend de la bande passante des moyennes fréquences et l'emploi pour lequel le récepteur est construit, les moyennes seront établies dans ce sens. En théorie, tous les degrés de sélectivité peuvent être obtenus. Le facteur de sélectivité est le rapport entre la tension (E_{max}) produite par un courant dont la fréquence est égale à la fréquence d'accord du circuit et la tension engendrée ($E \Delta f$) par un courant dont la fréquence est légèrement différente de la première. Pour mémoire, voici la formule :

$$\frac{E_{max}}{E \Delta f} = \frac{I_{max}}{I \Delta f} = \frac{2 L \Delta \omega}{R} + 1.$$

En général, les transformateurs moyenne fréquence sont constitués par deux ou plusieurs circuits d'accord couplés entre eux de façons diverses. La figure 1 nous montre le transformateur moyenne fréquence à couplage inductif entre les deux circuits d'accords. Lorsque l'on augmente le couplage, la sélectivité devient de plus en plus large. Pour une position appelée couplage critique, la courbe de sélectivité des moyennes fréquence est idéale, mais passé ce point, la sélectivité devient très large. Le couplage par induction est exprimé

par la formule $K^2 = \frac{M^2}{L_1 L_2}$ M étant le coefficient

d'induction mutuelle des deux circuits. Dans ce type de transformateur MF on rencontre plusieurs modes de constructions suivant la façon dont sont réalisés les bobinages. Quelquefois, les bobinages sont réalisés sur un tube de carton bakérisé, ce qui conduit à avoir les deux champs HF des bobines, dans le prolongement l'un de l'autre. D'autres fois, les bobines sont réalisées avec des noyaux de poudre de fer, ou des pots de poudre de fer. Le gain obtenu avec ces bobines est plus grand et c'est pour cela que dans ce cas, elles sont montées sur une plaquette de carton bakérisé et que leurs champs HF sont parallèles.

Les figures 2 et 3 sont pratiquement semblables, si il n'est que dans l'une, le couplage est inductif, qu'il est capacitif pour la figure 3. Le fonctionnement est semblable pour les deux systèmes. Ils comportent chacun trois circuits d'accord : un constitué par L_1, C_1, L_2, C_2 et M ou C, les deux autres étant le circuit plaque précédent et le circuit de grille suivant. La fréquence d'accord du circuit central est exactement la même que celle d'un circuit d'accord classique. Chaque demi-circuit $L_1 C_1$

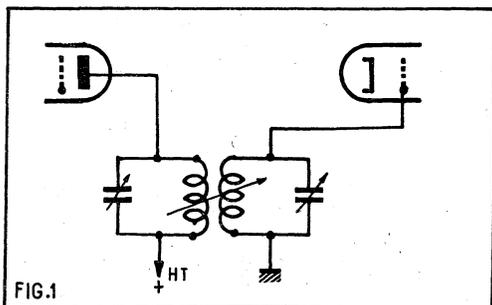


FIG. 1

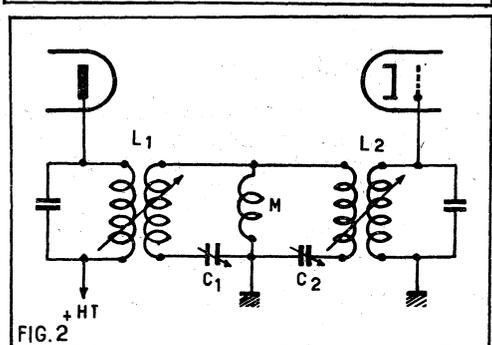


FIG. 2

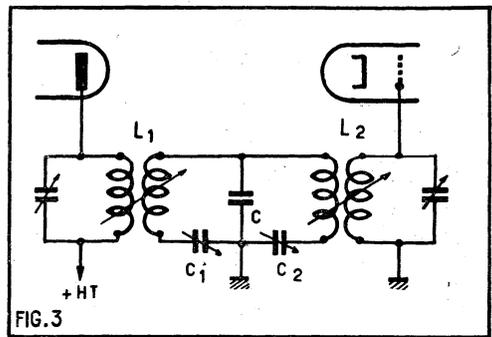


FIG. 3

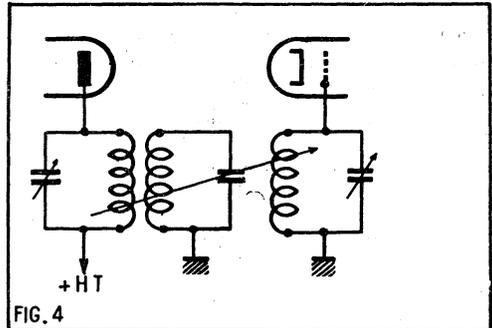


FIG. 4

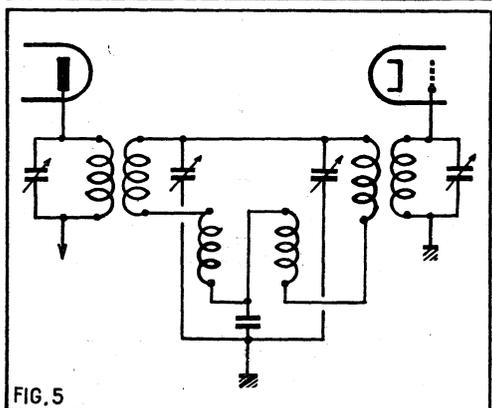


FIG. 5

et $L_2 C_2$ s'accorde sur la fréquence des moyennes fréquences, tandis que l'ensemble du circuit $L_1 C_1 L_2 C_2$ et M s'accorde sur une fréquence légèrement inférieure du fait de la présence de M qui ajoute de la self au circuit. Dans la figure 3 l'inverse se produit, le condensateur venant augmenter la fréquence de résonance du circuit complet.

Ces circuits sont utilisés lorsque l'on veut des moyennes fréquences à large bande ou étalées. Ils sont très peu employés dans les récepteurs de trafic.

Dans le schéma de la figure 4, il a été recherché un rendement maximum, par un couplage serré des trois circuits oscillants sur la fréquence d'accord, tandis que le couplage est plus lâche pour des fréquences voisines de la fréquence d'accord. Les tensions induites dans le bobinage plaque étant proportionnelles à la fréquence par rapport à la fréquence d'accord du circuit, celui-ci transmet plus ou moins au deuxième circuit, qui lui aussi induira toujours proportionnellement à la fréquence induite, une certaine tension. En résumé, la tension induite de plaque à grille sera différente suivant la fréquence induite et le couplage se trouvera serré sur la fréquence d'accord et assez lâche sur les bords de cette fréquence.

Un autre dispositif moyenne fréquence très satisfaisant donnant une courbe à pente très raide et à pointe aplatie est le dispositif de la figure 5. L'énergie est transférée entre les circuits d'entrée et de sortie par l'intermédiaire de deux bobines à induction mutuelle négative. Les bobines induction mutuelle négative sont bobinées sur le même mandrin et connectée en sens inverse.

Généralement, les transformateurs ne sont accordables que sur une bande très étroite de façon à permettre un alignement précis des circuits pour lesquels ils sont utilisés. Ceci est réalisable soit au moyen d'une capacité variable aux bornes d'une self fixe, soit au moyen d'une self variable en parallèle sur une capacité fixe. Les condensateurs variables employés sont quelquefois à compression avec diélectrique au mica et à air dans les FM de très bonne qualité. Mais dans les moyennes fréquences modernes (accord par variation de la self) l'accord est réalisé par un noyau de poudre de fer.

Moyenne fréquence à largeur de bande variable.

Les bandes OC amateurs étant très encombrées, il faut souvent réduire la bande de fréquence reçue et pour se faire quoi de plus simple que d'agir sur la sélectivité des moyennes fréquences.

Une première solution figure 6, consiste, avec deux selfs supplémentaires et un contacteur, à faire varier le couplage entre les deux circuits accordés par variation du nombre de tours de la bobine L_1 . En fait, c'est plutôt un désaccord qui est opéré sur la self par un circuit supplémentaire. Ce genre de circuit doit toujours être réglé et accordé sur la position étroite.

Filtre cristal.

Contrairement au circuit précédent qui augmente la bande passante, le filtre cristal

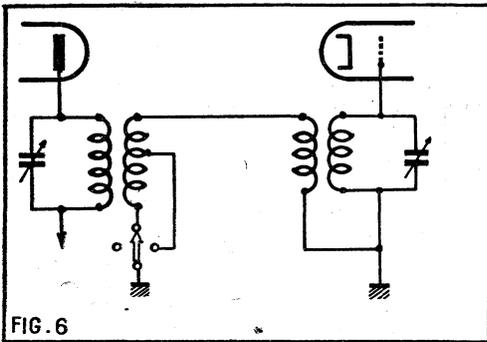


FIG. 6

réduit la largeur dans de grandes proportions. La bande passante d'un filtre cristal à 455 kHz peut être ramenée à 50 Hz alors qu'avec un circuit classique, elle sera de 5 kHz dans les meilleures conditions. L'équivalent électrique d'un filtre cristal est donné par la figure 7. Pour une fréquence donnée L est très élevé. C est très petit et R (en supposant un bon cristal à Q élevé) très petit. La capacité C_1 représente la capacité des électrodes, augmentée de celles du support et des connexions. Cet assemblage fait un circuit résonnant parallèle. Dans l'emploi en filtre cristal, la résonance série nous intéresse au plus haut point. L'équivalent électrique d'un schéma de base d'un filtre cristal est donné par la figure 8. Si l'impédance Z et Z' est petite comparativement à l'impédance X du cristal, à la fréquence de résonance, le courant qui circule dans Z' et par suite la tension développée, sera petite en raison inverse de l'impédance de X . Si l'impédance $Z + Z'$ est rendu élevée comparativement à l'impédance de résonance X , il n'y aura pas de chute de tension dans Z' , quand la fréquence s'éloigne de la fréquence de résonance de X , jusqu'à ce que l'on atteigne le point où l'impédance de X s'approche de $Z + Z'$. Le résultat est que nous nous trouvons avec une bande passante plus large. Les impédances $Z + Z'$ sont dans les réalisations de filtre cristal remplacées par des circuits oscillants.

Dans les réalisations pratiques de filtre cristal, il est nécessaire d'annuler les capacités parasites afin d'éviter le passage des signaux indésirables éloignés de la fréquence à recevoir. L'équilibrage du circuit se fait au moyen d'un circuit de phase qui prélève une tension déphasée sur un circuit équilibré d'entrée et la fait passer du côté de la sortie du cristal, avec une phase appropriée, pour neutraliser la tension qui est passée par les capacités parasites.

La figure 9 nous montre le schéma d'un filtre cristal classique. Le condensateur CN déphase les tensions indésirables et permet de les neutraliser. Dans ce montage, la sélectivité est minimum lorsque le circuit d'entrée est accordé, la résonance donnant au circuit son impédance maximum. Lorsqu'il est désaccordé, l'impédance diminue et la sélectivité augmente. Le couplage avec le circuit de sortie du filtre est opéré par une prise sur le bobinage pour fournir une impédance faible en série du côté du circuit de sortie. Pour obtenir le maximum de sélectivité, l'impédance en série avec le cristal doit être faible. Lorsque la sortie est petite et l'entrée variable, la sélectivité peut être réglée et, est rendue large ou étroite. Il existe d'autres systèmes de réglages, par exemple, en introduisant en série avec le circuit de sortie une résistance variable. Ce procédé faisant varier

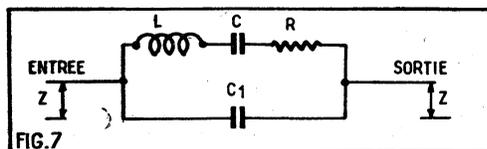


FIG. 7

la surtention du circuit de sortie et l'impédance diminuant, la sélectivité augmente. Dans ce cas, le circuit d'entrée est réglé une fois pour toutes par des capacités fixes. Quelquefois, ce circuit est aperiodique. On peut aussi monter une résistance variable en parallèle sur le circuit de sortie, cette fois, l'effet sera contraire, la résistance maximum offrant une résistance moindre, diminuera la sélectivité et en réduisant cette résistance, la sélectivité augmentera. Il ne faut pas croire qu'il suffit de réduire au maximum la résistance pour accroître la sélectivité, car il est un moment où le circuit S se trouvant amorti au maximum, il n'existe plus aucune tension sur le circuit. En bref, tout système permettant de faire varier l'impédance du circuit de sortie rendra variable la sélectivité.

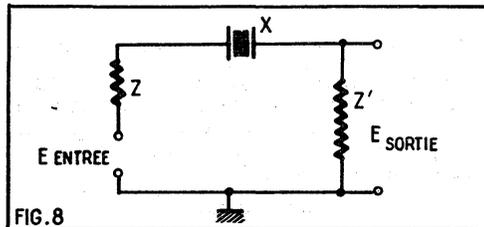


FIG. 8

Réglage d'un filtre cristal.

Le cristal de quartz possède deux fréquences de résonances : une série et une parallèle, l'impédance du quartz étant petite pour la résonance série et élevée pour la résonance parallèle. La fréquence d'antirésonance est légèrement supérieure à la fréquence de résonance série, la différence dépendant des capacités en parallèle sur le cristal. Le condensateur de phase (CN) règle la capacité parallèle et peut l'annuler. Il est possible de faire varier la fréquence d'antirésonance sans déséquilibrer le circuit suffisamment pour laisser passer les signaux indésirables.

A la fréquence exacte d'antirésonance, l'atténuation est très élevée par suite de l'impédance très élevée du cristal à cette fréquence. Ce point est appelé cran de réjection et le phénomène utilisé pour éliminer les fréquences parasites en télégraphie. Le BFO, le condensateur CN doivent être réglés de manière à éliminer les fréquences gênantes et à mettre en évidence la fréquence à recevoir. Du fait du changement de fréquence opéré dans la détection (fréquence MF \pm fréquence BFO = fréquence audible), il se trouve que l'on peut mettre en évidence deux fréquences audibles, l'une résultant de l'addition, l'autre de la soustraction. On peut donc en déplaçant le cran de réjection, éliminer

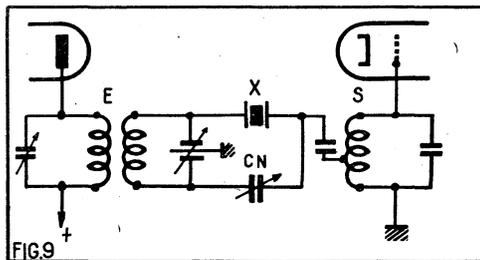


FIG. 9


la fréquence supérieure ou la fréquence inférieure, il est rare que les deux fréquences soit QRM et l'on peut choisir l'une ou l'autre.

Un filtre cristal, lorsqu'il est bien réglé sur une position à simple signal, atténue les interférences et aussi le bruit de fond. En éliminant le bruit de fond, on peut recevoir les signaux faibles qui, sans cela, seraient inaudibles. Un inconvénient, tou-

NOTRE

OSCILLOSCOPE "LABO 99"

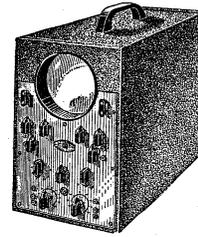En pièces détachées
UN VÉRITABLE APPAREIL
de LABORATOIRE
de hautes performances



- Tube cathodique fort diamètre (16 cm).
- Alimentation T.H.T. (1.800 volts) par EY86.
- Amplificateur vertical à large bande (2 étages à contre-réaction) de l'ordre de 2 Mc/s largement suffisant même pour la TV.
- Relaxation par déphasage inter-électrodes.

(Utilisation possible en WobbuloSCOPE).


- De 20 p/s à plus de 30 kc/s.
- Amplification et déphasage de la dent de scie.
- Attaque symétrique des plaques de déviation.
- Possibilité de mise hors service de la relaxation.

PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

en coffret givré gris.

Panneau-avant photographé. Dim. : 470 x 410 x 280 mm.
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées.
PORT et EMBALLAGE COMPRIS pour toute la métropole. NET..... NF **398.80**

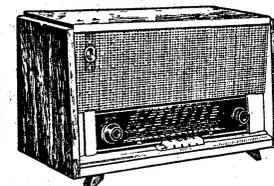11 AUTRES APPAREILS DE MESURE
OSCILLO-GÉNÉRATEUR HF - WOBULOSCOPE -
VALISE DÉPANNAGE TV - MIRE ÉLECTRONIQUE -
VOLTÈMÈTRE - GÉNÉRATEUR BF - LAMPÈMÈTRE -
PONT DE MESURES.
Documentation contre 2 timbres.



★ STÉRÉOPHONIE ★
NOTRE GAMME
de RÉCEPTEURS « 3 D »

★
UNE PRÉSENTATION
Ébénisterie
aux lignes sobres.
Dim. :
600 x 340 x 270 mm.

TROIS MONTAGES

● GAVOTTE 3 D / AM ●

2 CANAUX BF indépendants. ÉTAGE HF accordé
10 LAMPES 3 HAUT-PARLEURS à commande séparée.
CLAVIER 6 TOUCHES
4 gammes d'ondes + PU

COMPLET, en pièces détachées. **346.70**
FORMULE NET..... NF

● GAVOTTE 3 D / FM ●

Comporte la même section BF que ci-dessus
mais en plus LA GAMME FM
COMPLET, en pièces détachées. **388.40**
FORMULE NET..... NF
La tête FM est livrée câblée et réglée.

● ADAGIO 60 ●

Mêmes caractéristiques HF que le modèle 3 D / FM
PUSH-PULL contre-réactionné.
MAIS } 2 HAUT-PARLEURS
1 elliptique 270 x 160 mm. 1 de 12 cm aimant
renforcé.

COMPLET, en pièces détachées. **312.00**
FORMULE NET..... NF

● ÉLECTROPHONE BF 60 - HI-FI ●



Push-pull avec deux ECL82
Haut-parleur 21 cm AP inversé
dans couvercle. Commandes
séparées des « graves » et
« aiguës ». Correcteur d'en-
registrement.
Contre-réaction variable.

Alimentation par
transfo et red-
resseur.
Tourne-disques
4 vitesses.
Coffret ton s/ton
Dim. : 41 x 29,5
x 16,5 cm.

COMPLET, en pièces détachées y compris
le tourne-disques.
EN FORMULE NET..... NF **257.00**

● AMPLIFICATEUR HI-FI 282 ●

avec transfo de modulation C.S.F.
6 lampes dont 2 doubles. Push-pull EL84.
Déphasage par lampe symétrique.
Triple correction de l'enregistrement.
Compensation physiologique des « basses » et des
« aiguës »

Présentation professionnelle. Dim. : 34 x 23 x 21 cm.
COMPLET, en pièces détachées. **232.00**
FORMULE NET..... (Sans les HP) NF

RADIO-TOUCOUR 75, rue Vauvargues, PARIS-18°

Tél. : MAR 32-90 C.C. Postal 5956-66 PARIS
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures.
Métro : Porte de Saint-Ouen.

GALLUS PUBLICITÉ

tefois, un filtre cristal bien réglé, avec une bande passante en lame de couteau nécessite un oscillateur local d'une grande stabilité (cette obligation est facilement réalisable en prenant quelques précautions lors de la construction du récepteur et en utilisant des pièces de très bonne qualité).

Il est aussi nécessaire que la fréquence à recevoir soit très stable, sans cela, elle sort de la bande passante et n'est plus audible.

On utilise aussi le cran de réjection en téléphonie pour atténuer les interférences. Le filtre devra être réglé sur une position assez large permettant la réception des signaux de téléphonie et surtout laisser passer une bande de fréquences BF qui soit assez grande pour permettre la réception nette du message. Le récepteur sera réglé de telle façon que le cran de réjection tombe sur la fréquence gênante, seules les bandes latérales seront entendues et resteront indésirables sans enlever quoi que ce soit à la modulation reçue.

B.F.O. oscillateur de battement.

Pour recevoir les signaux télégraphiques, il est indispensable d'opérer un changement de fréquence (encore un) avec un oscillateur local réglé aux alentours de la fréquence de MF. La différence entre les deux pouvant varier entre 50 et 1.000 périodes suivant le goût, l'oreille et les brouillages. Ce changement de fréquences s'opère dans la détection ou juste avant. Le couplage peut être fait par une queue de cochon sur la plaque de la lampe MF ou sur le secondaire du dernier transformateur par une capacité de faible valeur.

Pour recevoir correctement des signaux télégraphiques, il faut que les signaux reçus présents sur la moyenne fréquence et la HF issue de l'oscillateur de battement

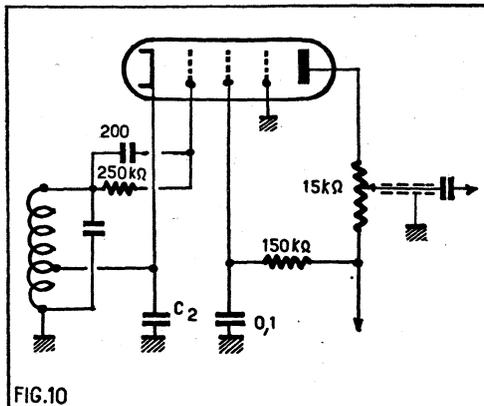


FIG.10

soient sensiblement de même tension. C'est pour cela que dans le montage de la figure 10 nous avons rendu la sortie HF variable. Il sera possible avec des signaux forts de produire une fréquence audible en injectant le maximum de tension de l'oscillateur local, par contre, pour des signaux faibles, il faudra réduire le signal local qui produirait un souffle dans lequel les signaux seraient inaudibles. L'oscillateur local sera réalisé soigneusement avec des matériaux de très bonne qualité pour obtenir une bonne stabilité surtout si l'on utilise un filtre cristal.

La figure 10 montre le schéma d'un tel BFO. Il sera avantageux d'utiliser une vraie pentode, c'est-à-dire une lampe dont le suppressor est sorti, ceci dans le but de séparer le circuit de sortie du circuit oscillateur, et d'éviter les variations qui feraient dériver.

La HT sera stabilisée, elle peut être commune avec la HT de l'oscillateur du premier changement de fréquence si celle-ci est réglée évidemment.

Le circuit oscillant est classique, c'est un ECO, accordé par le condensateur C1

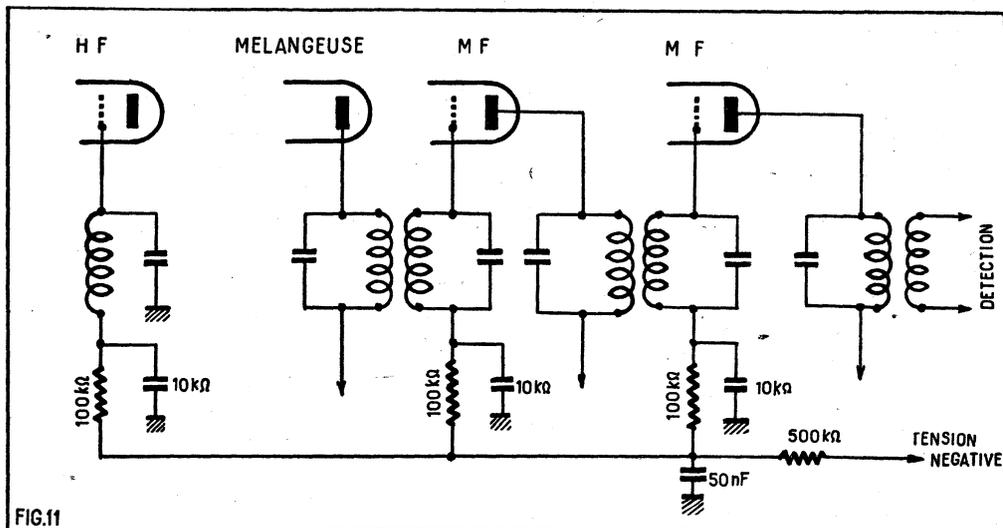


FIG.11

sur la fréquence des moyennes fréquences, le condensateur C2 en parallèle sur la cathode permet de faire varier la fréquence de façon à fournir une note audible à l'oreille de l'opérateur.

Détection.

La détection dans les récepteurs superhétérodynes est assurée la plupart du temps par une diode, mais il est possible d'utiliser les détections décrites au début de ces articles.

Dans certains récepteurs ne possédant

qu'un petit nombre d'étages avant la détection, il est possible d'utiliser une détection à réaction donnant au récepteur une grande sensibilité. Nous avons décrit une telle réalisation dans un précédent numéro.

Un détecteur grille est souhaitable dans presque tous les récepteurs, parce que la grille d'une lampe présente une impédance très élevée qui n'amortit pas le secondaire du transformateur MF, tandis que la diode ayant une impédance relativement faible, amortit le bobinage réduisant d'autant la tension à ses bornes.

Contrôle automatique de gain.

Ce circuit a pour effet de limiter la tension détectée quelle que soit l'intensité du signal reçu par le récepteur.

Si nous étudions la figure 11, nous voyons que la tension d'AVC ou de CAG est appliquée, après filtrage (500.000 Ω et 50 nF), aux grilles des lampes MF et HF à travers les circuits oscillants de couplages. Sur notre figure, nous n'avons pas appliqué la tension d'antifading sur la lampe mélangeuse pour ne pas perturber le fonctionnement du changement de fréquence. Pour éviter tout accrochage MF ou HF, les points froids des circuits oscillants sont découplés à la masse par des condensateurs et réunis à la ligne d'antifading servant de filtre.

La figure 12 représente le système le plus simple d'antifading. La tension MF présente aux bornes du secondaire du transformateur est redressée par une diode et nous trouvons au point A une tension continue négative variant au rythme de la modulation.

Cette tension filtrée par la résistance R et le condensateur C3, les condensateurs C1 et C2 servant à transmettre la BF et à fermer le circuit HF du transformateur MF. Le condensateur C3 ne doit pas être trop important pour ne pas avoir une cons-

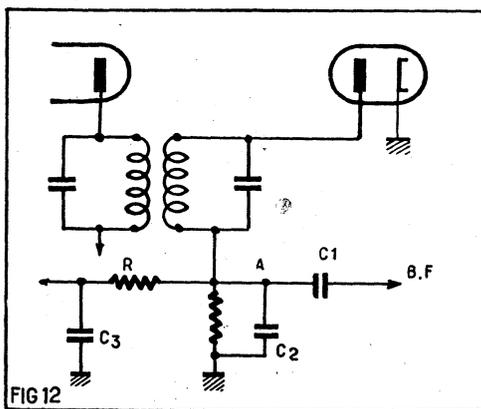


FIG.12


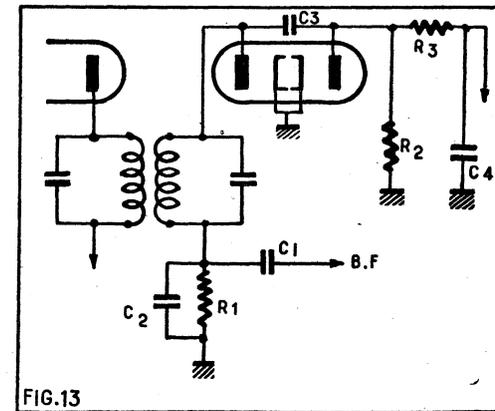


FIG.13

Les Médecins :

La cigarette provoque la fatigue

Déjà on accuse le tabac d'être la cause du cancer du poumon. Le Larousse Médical déclare : « Le cancer des poumons est très fréquent chez les grands fumeurs, alors que les non-fumeurs sont rarement atteints. » Le Président de la Ligue Internationale contre le Cancer, le professeur docteur Maisin lui-même, n'hésite pas à écrire : « Il y a un rapport évident entre le fait de fumer et l'incidence du cancer du poumon. » Ce n'est pas tout. On vient de découvrir qu'en aspirant la fumée du tabac on détruit les vitamines C (anti-fatigue). Ceci explique, disent les médecins, la fatigue chronique dont souffre souvent le fumeur. Certes, personne ne fume pour se porter mieux. Depuis toujours on a cherché à remédier aux conséquences du tabac. Le docteur Lieb, qui y a consacré sa vie, certifie qu'on peut fumer sans danger en prenant certaines précautions. Lesquelles ? Elles sont exposées avec beaucoup d'autres détails faciles à suivre... et à appliquer tout de suite, dans un petit livre gratuit pour les fumeurs. En voulez-vous un exemplaire ? Il suffit pour le recevoir d'envoyer une carte postale avec vos nom et adresse au Centre de Propagande Anti-Tabac (serv. 35 P), 18, Chaussée d'Antin, Paris. Mais faites vite, car cette offre gratuite ne pourra être maintenue.

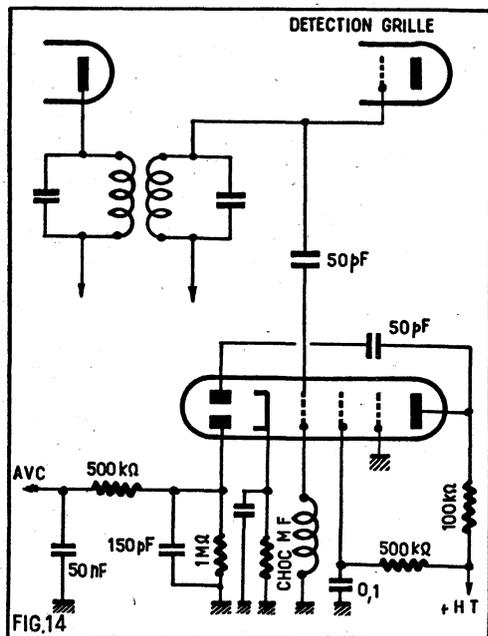

tante de temps trop longue, aussi bien à la charge qu'à la décharge du condensateur, ce qui retarderait le fonctionnement de l'antifading.

Le schéma 13, utilise une double diode, mais les fonctions, détection BF et détection AVC sont bien séparées. La première partie de diode est montée d'une façon identique au schéma précédant sauf en ce qui concerne la tension négative d'AVC. La tension HF est recueillie sur le secondaire du transformateur par un condensateur de très faible valeur (C3) et appliquée à la plaque de la deuxième diode, cette plaque possède une résistance de charge R2 de forte valeur, généralement 1 M Ω ou plus. Le filtrage est opéré, toujours de la même façon, par une résistance et un condensateur R3 et C4.

Ces deux réalisations sont valables pour des montages à diodes, mais dans les détections grille et à réaction ou autre, pour avoir un AVC sûr et efficace, le schéma 14 est à recommander. Il se compose essentiellement d'une lampe pentode diode (double ou simple). La partie pentode a sa grille reliée au secondaire du dernier transformateur MF par un condensateur de 50 pF maximum. La fuite de grille est assurée par une self de choc ou par un circuit oscillant accordé sur la fréquence des MF. La tension transmise à la grille est amplifiée par la lampe (prendre toutes précautions pour éviter les accrochages qui pourraient se produire, blindages et disposition des pièces). La tension amplifiée est transmise aux diodes par un condensateur de 50 pF. Les diodes redressent la HF et produisent une tension négative. Cette tension est disponible aux bornes de la résistance de charge de diode. Cette résistance est découplée à la masse par un condensateur de faible valeur 150 à 200 pF pour débarrasser la tension d'AVC de la HF qui subsiste après détection. Ensuite, comme dans les montages précédents, la tension est filtrée.

Pour la réception de la télégraphie CW, la mise en route du BFO agit sur la tension d'AVC, ce qui désensibilise le récepteur d'autant puisque la tension appliquée sur les tubes HF et MF freine l'amplification. Il faut donc pour la réception de la télégraphie supprimer l'AVC en mettant la ligne à la masse.

Dans le cas d'une injection de tension BFC variable, il est possible de recevoir sur position AVC en réglant la tension de façon à ne pas bloquer les lampes HF et MF.

Préampli et ampli BF.


A la sortie du circuit de détection, la tension BF disponible est très faible et la plupart du temps inutilisable. Il faut donc l'amplifier. Si l'écoute ne doit se faire qu'à l'aide d'un casque, une seule lampe suffit, mais si l'opérateur ne craint pas le bruit, plusieurs lampes peuvent être utilisées, pour amplifier, corriger, en un mot rendre plus facile l'écoute.

Dans certains récepteurs de trafic, les circuits BF sont montés de façon à donner une réception plus sélective et dans leurs circuits on trouve des filtres, des circuits de réjection ou de montages appelés sélectojets, qui sont basés sur le principe qui veut qu'une lampe à la limite de l'entrée en oscillation soit très sélective; dans un tel montage, donc, la double triode fonctionne toujours à ce régime.



La figure 15 nous donne un exemple de montage d'un ampli BF classique et largement suffisant pour un récepteur de trafic. Il est impossible dans le cadre de cet article de donner les schémas de tous les filtres et correcteurs BF, mais il suffira de vous reporter à un précédent article pour être documenté à ce sujet.

S'Mètre.

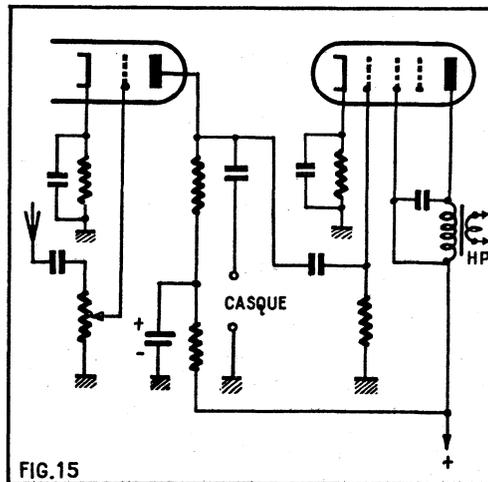Sous ce chapitre, nous allons voir un appareil qui donne beaucoup de mal aux OM's et qui fait énormément parler. Je ne veux pas dire par là que sa construction



soit très complexe, mais surtout que son étalonnage prête, la plupart du temps, à confusion, du fait que la mesure utilise deux unités, le point S qui vaut 6 dB et le décibel qui est un rapport entre deux tensions, deux intensités, ou deux puissances. Il n'y a donc que très peu de récepteurs de trafic dont les S'mètres soient très bien étalonnés, encore faudrait-il même que la mesure soit faite dans les mêmes conditions d'aérien, de tension secteur et surtout de réglage des amplis HF et MF pour que les deux tests soient lisibles en décibels, et donnent vraiment un rapport

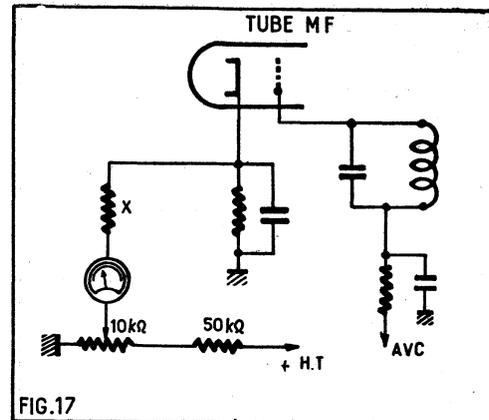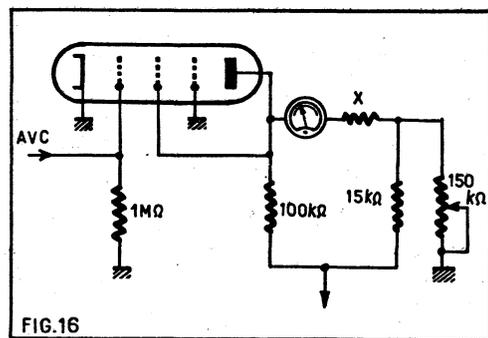


de puissance. Le S'mètre ne servira donc qu'à une mesure approximative et permettra de passer des contrôles comparatifs sans valeur chiffrée indiscutable. Tout d'abord, à quoi sert un S'mètre? Simplement à mesurer la puissance avec lequel votre correspondant est reçu par le récepteur. La mesure du champ direct étant presque toujours impossible, il faut amplifier le signal avant de le mesurer, les étages HF et MF remplissent ce rôle. La tension d'AVC étant proportionnelle au champ HF, nous avons une tension mesurable et variable suivant l'intensité du signal reçu. Pratiquement, la mesure ne se fera pas directement sur la ligne d'AVC, pour ne pas amortir cette tension qui se trouve sur une impédance élevée. La mesure la plus simple est de mesurer le débit cathode ou plaque des lampes MF, mais ce n'est pas qu'un pis aller. Ces lampes sont soumises à des variations de débit, puisqu'on leur applique la tension d'AVC. Lorsque la station reçue est suffisante pour délivrer une tension négative, le débit des tubes diminue et une déviation est observée sur l'appareil de mesure, mais celle-ci sera inversée.

La figure 16 nous montre un schéma permettant de mesurer la tension d'AVC sans perturber le fonctionnement de ce circuit. La tension d'AVC est appliquée sur la grille, laquelle possède une résistance de fuite élevée, 1 M Ω . La tension négative d'AVC variant suivant le signal, le débit de la lampe suit cette variation. La tension sur la plaque de la lampe dépendant du débit, varie elle aussi. Pour la mesurer, nous le comparons à une tension stable prise sur un pont. La résistance X en série avec l'appareil de mesure dépend de la résistance interne de celui-ci et fait varier la sensibilité du système. Le potentiomètre sert à remettre l'appareil de mesure à zéro en l'absence de signal.

Dans le montage de la figure 17, nous n'utilisons plus de lampe amplificatrice et la tension variable est prise sur la cathode d'une lampe soumise à l'action de la tension d'AVC. Il faut pour utiliser ce système un appareil de mesures sensibles de 500 μ A maximum. Lorsque une station est reçue, la tension d'AVC fait diminuer le débit des lampes soumises à son action et la tension de cathode qui est directement liée au débit du tube elle aussi, diminue. Si nous mesurons cette dernière tension par rapport à une tension fixe, nous aurons une déviation proportionnelle à la puissance de la station reçue. Le potentiomètre de 10.000 Ω sert à la remise à zéro et la résistance X comme dans le montage précédent limite la consommation de l'appareil de mesure.

Limiteurs de parasites.

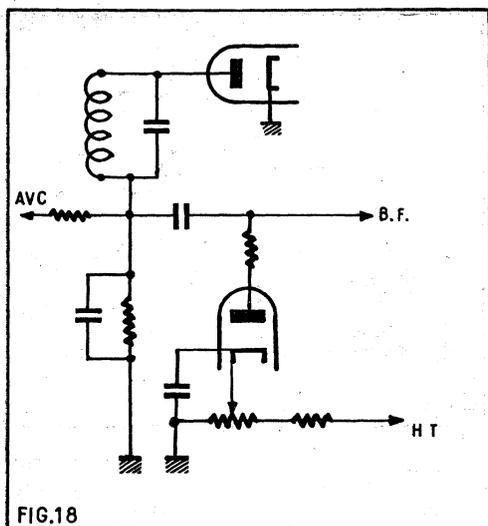Les parasites n'épargnent pas les OM's, bien au contraire, les récepteurs d'amateurs étant souvent très sensibles.



Plusieurs sources de parasites peuvent être définies :

1° Parasites industriels, très difficiles à supprimer du fait que la source est souvent lointaine et peu accessible.


2° Parasites ménagers, faciles à museler puisque la plupart du temps, le tube à néon perturbateur ou le moulin à café virulent se trouve dans l'immeuble, quand ce n'est pas au QRA même de l'amateur, le plus compliqué est de trouver le fautif.

3° Parasites automobiles, mais ceux-là ne doivent plus officiellement nous gêner à partir du 1^{er} avril.

4° Parasites atmosphériques. Ici, il est inutile de chercher un condensateur suffisant, il n'y a qu'à laisser passer l'orage.

Dans tous les cas, il reste possible de supprimer les parasites dans le récepteur lui-même, mais de toute façon, rien ne vaut un bon antiparasite.

Les parasites, lorsqu'on les examine à l'oscillographe présente des points souvent 3 ou 4 fois plus importantes que les maximum de la BF, il ne s'agit que d'écrêter cette modulation sans la déformer. Il existe plusieurs procédés. Le premier qui vient à l'idée est représenté par la figure 18, une diode, est montée en parallèle sur la ligne BF, sa tension cathode étant rendue variable par un pont sur la HT. Lorsque la tension cathode approche d'une certaine valeur, la diode devient conduc-

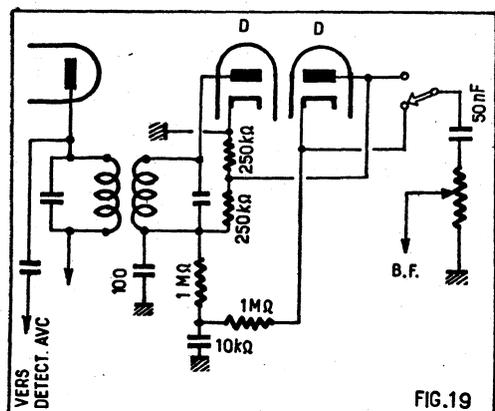

trice pour les tensions qui sont supérieures à cette valeur et si l'on règle la tension de cathode de même valeur que la tension BF, les parasites qui ont une tension supérieure seront dérivées vers la masse.


La figure 19 nous donne un schéma beaucoup plus compliqué. Un second détecteur D2 est monté en série, permettant à la BF de se diriger vers le préamplificateur aussi longtemps que la diode reste conductrice. La diode est polarisée par une ten-

(Suite page 66.)

RAPPEL aux DÉBUTANTS d'une MESURE SIMPLE

Suivant la loi d'Ohm la mesure d'une résistance s'effectue en principe en mesurant l'intensité qui la traverse et la chute de tension qu'elle provoque. Cependant lorsque les mesures de résistance n'exigent pas une haute précision on simplifie la méthode de la loi d'Ohm en utilisant une source de courant continu et seulement un ampèremètre, ou plutôt un milliampère et même un microampère, s'il s'agit du contrôle de résistances relativement élevées comme c'est le cas en radio-électricité.

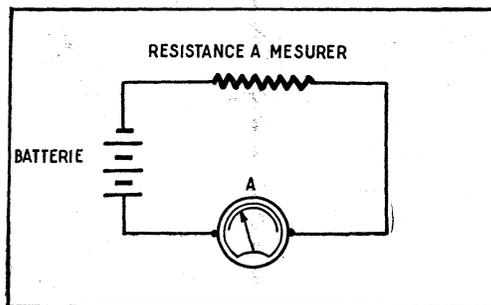Lorsque la source de courant continu fournit une tension constante de valeur connue il suffit d'effectuer le branchement de la figure 1 et de diviser la tension en volts par l'intensité trouvée en ampères. Malheureusement les tensions aux bornes des batteries de piles ou d'accumulateurs ne sont pas stables dans le temps et quelques précautions sont indispensables.



Si l'on désire déterminer la valeur d'une résistance avec un contrôleur prévu pour des mesures de tensions et d'intensité il convient de l'utiliser en voltmètre, sur la sensibilité où la tension maximum pouvant être mesurée est voisine de la tension de la source utilisée pour la mesure. En procédant ainsi, l'intensité qui traverse l'instrument ne peut atteindre une valeur dangereuse car elle se trouve limitée par la résistance voltmétrique. Dans ces conditions pour déterminer la valeur d'une résistance il suffit, connaissant la résistance par volts de l'appareil, de déduire la valeur de la résistance à évaluer de deux mesures effectuées avant et après son branchement et en appliquant la formule ci-après :

$$R = r_v \times V \times \left(\frac{D}{d} - 1 \right)$$

R = résistance à mesurer ;
 r_v = résistance par volt ;
 V = sensibilité maximum en volts de la graduation adoptée ;

D = déviation de l'aiguille en volts avant le branchement de la résistance ;

d = déviation de l'aiguille après le branchement de la résistance.

Illustrons cette formule par un exemple. Supposons que nous disposions d'une pile 4 V et d'un voltmètre que, dans ces conditions, nous utiliserons sur la sensibilité 6 V. Si la résistance par volt de cet appareil était de 1.000 Ω et si nous lisons 4 V pour la déviation sans résistance branchée et 1 V avec résistance insérée, la valeur de cette dernière serait donc de :

$$1.000 \times 6 \times \left(\frac{4}{1} - 1 \right) = 18.000 \Omega.$$

Nous voyons qu'ainsi il n'est pas nécessaire d'avoir une source de tension stable pour cette mesure.

MA.

A NOS LECTEURS

Les amateurs radio que sont nos lecteurs ne se bornent pas — nous le savons par le courrier que nous recevons — à réaliser les différents montages que nous leurs présentons.

Nombre d'entre eux se livrent à des essais et à des expériences originales, d'autres, qui ne possèdent évidemment pas tout l'outillage ou l'appareillage de mesures nécessaire aux travaux qu'ils veulent entreprendre, dont l'achat serait trop onéreux, ont recours à des « astuces » souvent fort ingénieuses.

Si donc vous avez exécuté avec succès un montage de votre conception, montage qui sorte des sentiers battus (poste radio ou dispositif électronique quelconque), si vous avez trouvé un truc original pour réaliser ou pour remplacer un organe qui vous faisait défaut, si vous avez imaginé une astuce pour faciliter un travail délicat faites-nous en part.

En un mot, communiquez-nous (avec tous les détails nécessaires, tant par le texte que par le dessin, simples croquis qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que vous avez pu imaginer dans le sens indiqué.

Selon leur importance, les communications qui seront retenues pour être publiées vaudront à leur auteur une prime allant de 10.00 à 50.00 NF ou exceptionnellement davantage.

UNE NOUVELLE REVUE D'ÉLECTRONIQUE

Il s'agit d'ELECTRONIQUE ET AUTOMATISME, dont le premier numéro vient de paraître. Placé sous la direction de A. V. J. Martin, le nouveau magazine couvre exactement le domaine défini par son titre, mais l'aborde sous l'angle de l'utilisateur industriel. Ainsi que le déclare la profession de foi qui figure dans ce premier numéro, le magazine veut être le lien et le trait d'union entre industriels utilisateurs d'une part et spécialistes fournisseurs d'autre part. Dans ses quarante-huit pages de texte dense et directement utilisable, on trouve des études sur les circuits solides et la diode trijonction, l'emploi des machines à calculer dans l'industrie, les montages pratiques à transistor, la diode tunnel, le comptage industriel, les transistors subminiatures, les applications industrielles des semi-conducteurs, l'équilibrage dynamique des roues, un compteur à décade rapide, une revue de l'électronique médicale, les dangers atomiques et leur prévention, le génie électronique, etc...

On trouve aussi dans « ÉLECTRONIQUE ET AUTOMATISME les rubriques » indispensables, telles que informations professionnelles, bibliographie, revue de la presse mondiale, échos et nouvelles documentation technique, etc.

L'élégante couverture en quadrichromie sur fond or complète heureusement la présentation de notre nouveau confrère, auquel nous souhaitons une vie longue et prospère. Nos lecteurs désireux de se procurer ELECTRONIQUE ET AUTOMATISME recevront, en se référant de notre revue, le numéro 1 contre 1 NF, pour frais d'envoi, adressés à ELECTRONIQUE ET AUTOMATISME, 61, rue de Maubeuge, PARIS-9^e.



L'ENCYCLOPÉDIE GÉOGRAPHIQUE

DE POCHE

CINQUIÈME ÉDITION

- 500 PAGES, format 8x16, sous couverture plastifiée contient l'équivalent d'un gros volume et d'un grand atlas
- Dernières statistiques géographiques et économiques internationales détaillées.
- Renseignements précis et chiffrés sur chaque pays et ses produits.
- 36 CARTES en COULEURS accompagnées d'un INDEX de 12 500 NOMS.

L'ENCYCLOPÉDIE GÉOGRAPHIQUE DE POCHE

UN OUVRAGE INDISPENSABLE
A TOUS CEUX QUI VEULENT
COMPRENDRE LES ÉVÉNEMENTS !

Prix : **7,50 NF**

Adressez commande à la Société Parisienne d'Édition, 43, rue de Dunkerque, Paris-X^e, par versement à notre C.C.P. Paris 259-10, en utilisant la partie "correspondance" de la formule du chèque (les timbres et chèques bancaires ne sont pas acceptés). Aucun envoi contre remboursement. Ou demandez-la à votre libraire, qui vous la procurera. (Exclusivité Hachette).

RÉPONSES A NOS LECTEURS

(Suite de la page 21.)

M. C..., à Champigny.

Est étonné des différences de valeurs des résistances utilisées dans les différents montages de notre n° 115, et voudrait connaître la raison.

D'autre part, il voudrait savoir comment déterminer la valeur et la puissance des résistances insérées dans les plaques des valves bipaques et pourquoi cette façon de faire n'est pas généralisée dans nos schémas.

Il demande si les résistances insérées dans les plaques des indicateurs d'accord (type EM34) doivent être rigoureusement équivalentes, et pourquoi dans certains montages on trouve tantôt deux résistances 1 mégohm ou deux de 500.000 ohms.

Lorsqu'on utilise une résistance dans une cellule de filtrage en lieu et place d'une self, sa valeur doit être comprise entre 1.000 et 2.000 ohms, de manière à obtenir l'effet de filtrage désiré, et d'autre part, à ne pas provoquer une trop grande chute de tension.

Comprise dans ces limites, la valeur n'est pas critique et c'est pour cette raison que, sur les montages que vous nous citez, vous avez relevé pour cette résistance des valeurs différentes, mais toujours comprises dans les limites que nous venons de vous indiquer.

Les résistances insérées dans les plaques des valves ont pour but, en cas de court-circuit de provoquer une chute de manière à ne pas détériorer la lampe. Elles doivent donc avoir une valeur assez faible de manière à ce que, en débit normal, la chute ne soit pas pratiquement trop importante. Lorsqu'il y a un court-circuit, le débit devient très important et provoque la chute désirée. Ces résistances là ne se calculent pas, l'expérience a prouvé qu'une valeur comprise entre 25 et 50 ohms était convenable. On les choisit d'assez forte puissance (10 watts) bobinées généralement de manière à ce qu'elles puissent supporter la forte intensité en cas de court-circuit.

Les résistances des plaques des indicateurs d'accord n'ont pas une valeur critique et l'on adopte sans inconvénient soit 1 mégohm, soit 500.000 ohms, comme vous avez pu le constater.

P..., à Caen.

Demande sur quelles fréquences et les heures ainsi que la vitesse de transmission transmettant des leçons de morse :

Voici les fréquences transmettant des leçons de morse :

Jours	Horaire	Fréquences	Catégories
Lundi.....	20 h	3.881	Débutants
Mardi.....	20 h	3.881	Lect. moyens
Mercredi....	20 h	3.881	Lect. moyens
Jeudi.....	20 h	3.881	Forts lecteurs
Vendredi....	20 h	3.881	Débutants
Dimanche...	8 h	6.830	Forts lecteurs

Pour une meilleure utilisation des haut-parleurs

(Suite de la page 47.)

constituées par un assemblage de plusieurs haut-parleurs alors que celles que l'on utilise comme enceintes pour les chaînes à haute fidélité et stéréo ne comportent qu'un ou deux haut-parleurs qui ne sont pas toujours orientés verticalement.

Terminons en indiquant que lorsque les haut-parleurs d'aigus ne sont pas placés dans des projecteurs séparés on les trouve quelquefois dans de petits logements prévus au-dessus de l'enceinte principale ou encore placés sur le dessus et orientés vers le plafond. Un haut-parleur et plus particulièrement un modèle prévu pour la reproduction des fréquences élevées doit toujours être installé à une certaine distance du sol car sans cela les sons aigus seraient en grande partie absorbés par les tapis.

MAD

D..., à Verneuil.

A réalisé le téléviseur Oscar 1957, a voulu le modifier légèrement en remplaçant la ECL80 par une EF80 et une EL84, a constaté en procédant aux essais :

1° En faisant varier la position du curseur du potentiomètre d'amplitude image vers le condensateur de 0,5 mF, il se produit de violentes étincelles entre l'armature du transfo image et le bloc de bobinage ;

2° Il se produit des « tops » assez violents dans le haut-parleur. Ils cessent dès que la EF80 blocking est débranchée, mais subsistent en ne débranchant que la EL84.

Il a vérifié toutes les tensions qui sont normales. Il a remplacé les EF80 et EL84, le phénomène subsiste et rend presque impossible la mise sous tension ;

Le phénomène que vous constatez sur votre téléviseur provient du fait que vous avez certainement utilisé pour la EL84 le même transformateur image qui avait été prévu pour la ECL80, ce qui vous donne une mauvaise adaptation d'impédance.

Nous croyons donc qu'il serait préférable de changer cet organe contre un mieux adapté prévu pour la lampe de puissance que vous utilisez. Vous pourriez demander cette pièce à la maison qui vous a fourni le matériel de ce téléviseur.

En ce qui concerne les « tops » que vous constatez dans le haut-parleur, ils peuvent être dus à une indication entre le blocking image et le récepteur son.

Voyez si certaines connexions de ces deux parties ne sont pas trop voisines, et au besoin, établissez un blocage entre le récepteur et cette partie de base de temps.

A..., à Voiteur.

Intéressé par la construction d'un amplificateur stéréophonique nous demande s'il convient pour l'usage suivant :

1° Branchement sur le pick-up d'un tourne-disques.

2° Branchement sur la partie HF d'un poste à transistors dans le but d'améliorer la sonorité.

Vous pouvez employer un pick-up ordinaire avec un amplificateur stéréophonique, mais naturellement, vous n'obtiendrez pas l'effet de relief que donne une tête stéréophonique.

On peut également le relier à la sortie de la partie HF d'un récepteur à transistors ou autre, mais là encore vous n'obtiendrez aucun effet stéréophonique.

R. V. E..., à Bruxelles.

Quelle différence y a-t-il entre un push-pull EL84 et KT66 :

La KT66 est une lampe équivalente à la 807. Elle permet sous 400 V de tension plaque d'obtenir une puissance plus importante que la EL84. Elle trouve son utilisation sur les amplificateurs à grosse puissance. Mais pour un appareil d'intérieur, elle n'a guère d'utilité, étant donné qu'un push-pull de EL84 donne une puissance largement suffisante.

D'autre part, au point de vue distorsion, elle n'apporte aucune amélioration.

G. J..., à Metz.

A construit un poste tous courant 4 lampes miniatures à amplification directe, n'a pu installer l'antenne extérieure d'une douzaine de mètres prévue, et nous demande si en changeant le haut-parleur qui est de 8 cm, il augmenterait la puissance, ou s'il y a un autre moyen pour remédier à ce défaut très ennuyeux.

Le remplacement du haut-parleur ne peut vous procurer une augmentation appréciable de puissance. Si vous ne pouvez installer une antenne extérieure, essayez de réaliser une antenne intérieure de même longueur et même, si possible, plus longue en faisant courir le fil le long des murs de la pièce où se trouve le poste.

Enfin, vous pouvez également essayer d'utiliser comme antenne soit le chauffage central, soit la conduite d'eau. Pour cela, il vous suffira de relier le fil de branchement antenne du poste à la tuyauterie d'eau ou de chauffage central. De manière, à ce qu'il y ait un bon contact avec cette tuyauterie, grattez l'endroit du tuyau où se fera la jonction afin de mettre le métal à nu. Il faut également placer entre le fil de liaison et la prise antenne du poste un condensateur de l'ordre de 5 à 10.000 cm, cette précaution est nécessaire surtout s'il s'agit d'un poste « tous courants » de manière à éviter les courts-circuits.

J.-C. R..., à Aguessac.

Nous demande des précisions au sujet du Wireless 58 décrit dans notre n° 133 :

Nous n'avons pas dit qu'il fallait appliquer 90 V continus sur le vibreur ? Nous espérons que vous n'avez pas fait l'expérience, sinon votre vibreur est hors d'usage.

L'alimentation du WS-58 s'effectue à partir d'un accu de 2 V, ou plus exactement de deux accus de 2 V en parallèle (ce qui revient au même) et logés dans le fond de la boîte d'alimentation.

En campagne, il peut être intéressant de pouvoir recharger ces petits accus de 2 V à partir de l'accu 6 V d'une voiture. C'est à cette fin que sont disposés sur le côté le contacteur à trois positions et la prise multiple femelle à quatre broches. Deux de ces broches peuvent être raccordées à l'accu de 6 V extérieur. Maintenant, le contacteur permet de ne charger que l'un ou l'autre des deux accus de 2 V, ou bien tous les deux en même temps sur la position centrale marquée « BOTH ».

Pour ce qui est du petit boîtier métallique à côté du vibreur, il s'agit du logement d'une petite pile de polarisation de 21 V servant pour le PA de l'émetteur. Le + doit être relié à la masse et le - à la prise isolée au fond.

R. B..., à Hérisson.

Désirant acheter l'ensemble SARAM 3-10 alimenté par deux convertisseurs 24 V (un de 1250 et 400 V continu, l'autre de 300 V continu, puissance respective 60 et 720 W) voudrait savoir :

1° S'il serait possible de les alimenter en 24 V alternatif au moyen d'un transfo.

2° Connaître la façon la plus simple et la plus économique de réaliser à partir du secteur 220 un redresseur 24 V.

3° Le plan complet très clair de la solution, avec caractéristiques complètes.

Il est évidemment impossible d'alimenter en alternatif les convertisseurs. Il faut absolument leur fournir une alimentation en courant continu de 24 à 28 V, ce qui n'est ni simple, ni économique à réaliser. Songez qu'il faut fournir à la commutatrice alimentant l'émetteur une tension continue de 28 V sous 30 A. Cela nécessite un transformateur et des redresseurs extrêmement coûteux, ce qui augmentera considérablement le prix de revient de votre 3-10. Réfléchissez-y bien avant d'acheter cet appareil dont il n'est pas facile de tirer parti (raison pour laquelle nous n'avons rien publié à son sujet).

MISE AU POINT DES RÉCEPTEURS DE TRAFIC

(Suite de la page 64.)

sion continue obtenue de la même façon qu'une tension d'AVC classique. La polarisation est telle que les impulsions de courte durée que sont les parasites ne passent plus quand la tension BF dépasse la porteuse de 60 %. Ceci coupe également les points de modulation, mais insuffisamment pour en altérer l'intelligibilité... Il est évident que la diode série ne coupe que les pointes positives en limitant la modulation à 60 %. Les pointes négatives étant limitées d'elles-mêmes dans la détection.

Un autre inconvénient des parasites est qu'ils désensibilisent le récepteur. Quand un parasite amplifié par les étages successifs arrive à la détection, il crée une tension d'AVC proportionnelle à sa puissance. Si la constante de temps de la ligne d'antifading est très grande, il se trouvera en permanence une tension assez élevée qui bloquera les lampes alimentées par celle-ci. Il faudra donc limiter les condensateurs de filtrage à une valeur minimum de 10.000 pF, les résistances elles aussi, étant réduites.

De cette façon, la tension produite sera moindre et pour des parasites qui se répètent moins souvent, le récepteur restera sensible plus longtemps.

A. CHARCOUCHET.
F.9.R.C.


L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

21, RUE DE CONSTANTINE, PARIS 7^e

est la seule

qui donne à ses élèves, avec l'enseignement par correspondance le plus complet,

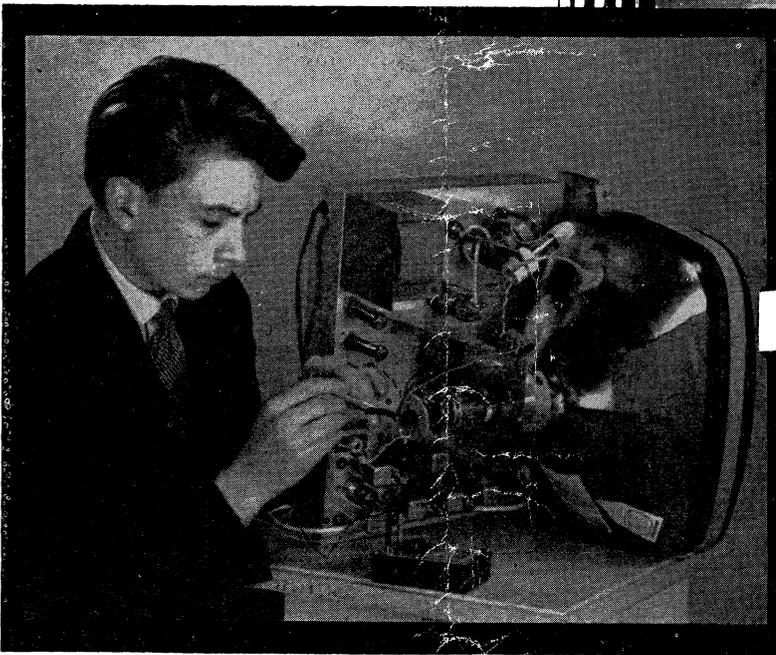**UN MATÉRIEL
ET OUTILLAGE
de haute valeur**




**le tout restera votre
PROPRIÉTÉ**


TOUTES LES INDUSTRIES RECHERCHENT
LES TECHNICIENS SORTIS DE L'E. P. S.

Devenez élève de l'E. P. S.
c'est une GARANTIE pour vous
c'est une GARANTIE pour les
EMPLOYEURS

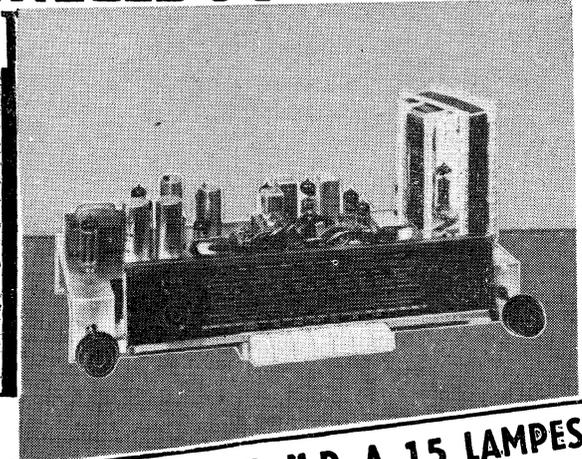
DEMANDEZ LA DOCUMENTATION
GRATUITE ACCOMPAGNÉE D'UN
ÉCHANTILLON DE MATÉRIEL



POSTE STÉRÉO, 6 H.P., A 15 LAMPES

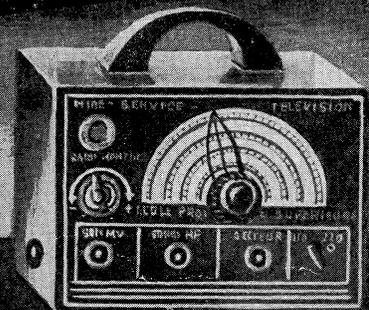

MIRE ÉLECTRONIQUE

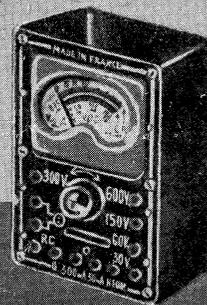


APPAREIL DE MESURE



HÉTÉRODYNE MODULÉE, OSCILLOSCOPE

A TRANSISTORS AVEC CIRCUITS IMPRIMÉS

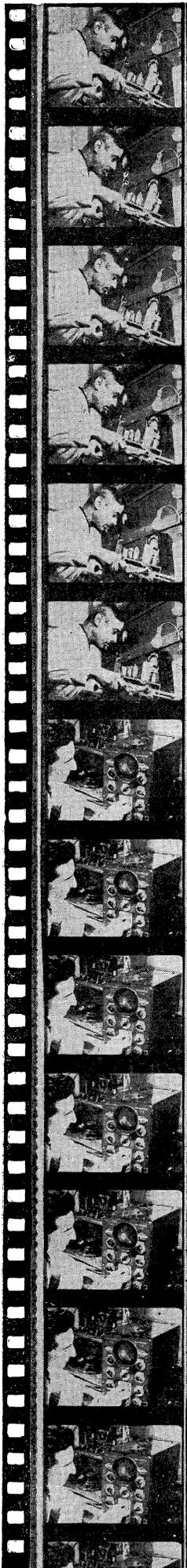

Si vous habitez la région Parisienne, venez assister gratuitement à l'une des projections cinématographiques sonores qui ont lieu tous les samedis de 17 à 19 h. et les lundis de 21 à 22 h. 21 rue de Constantine. (N^{os} Invalides). • Si vous habitez la province, et lorsque vous serez l'élève de l'E.P.S., nous vous enverrons chez vous un appareil de projection avec films qui vous montreront d'une manière très vivante tous les problèmes techniques de la Radio, de la Télévision et de l'Électronique, qu'on ne peut "toucher du doigt", ni même imaginer mais, qu'il vous sera possible, grâce à l'E.P.S., de "voir", et de comprendre. L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE est la seule au monde qui complète son enseignement par correspondance par des démonstrations filmées en 16 mm et adressées à ses élèves dans les endroits les plus éloignés de FRANCE.


NOUS OFFRONS LES MÊMES AVANTAGES A NOS ÉLÈVES BELGES, SUISSES ET CANADIENS

D.E.F.

11, bd Poissonnière,
PARIS (2^e).

VOUS OFFRE A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE SON RAYON DE RADIO ET TÉLÉVISION DES REMISES DE 25 à 35 %. COMPAREZ NOS PRIX = MOINS CHERS QU'EN PIÈCES DÉTACHÉES

LES MOINS ENCOMBRANTS DES TÉLÉVISEURS

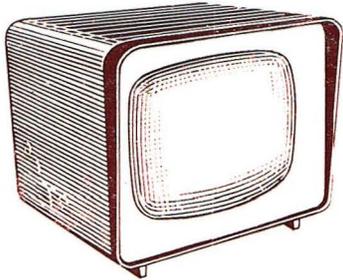

GRAND ÉCRAN 43 cm. Nouveau tube de 90°. Très belle image d'une grande finesse. Rotateur multicanal à 12 positions. Alimentation secteur alternatif 110-240 V. 18 lampes. Dimensions : 49 x 36 x 39 cm. Valeur 1120 NF. Vendu..... **790 NF**

SUPER PLEIN ÉCRAN 54 cm. Tube angle 90° 12 positions, secours 110-240 V. 18 lampes. Images d'une très grande finesse. Ébénisterie aux lignes modernes. Dimensions 45 x 49 x 60. Prix sensationnel. Valeur : 1300 NF. Vendu..... **990 NF**

MALLETTE ÉLECTROPHONE HI-FI




Changeur 4 vit. BSR et mélangeur autom.

Ampli 3 watts, attaquant un HP elliptique. L'ensemble est équipé d'un contre-réaction. Fonctionne sur secteur 110 et 220 volts. Poids : 6 kg. Dimensions : 445 x 330 x 215 mm.


Valeur : 470 NF. Vendu..... **320 NF**

R 70 FM

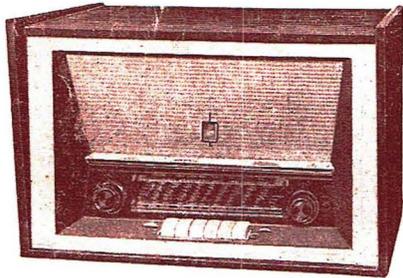

Récepteur de grand luxe à fréquence modulée. Ébénisterie aux lignes modernes, 7 lampes, équipé de 2 haut-parleurs. Contrôle de tonalité et contrôle d'ambiance musicale. Antenne FM incorporée.

Valeur : 630 NF. Vendu..... **390 NF**

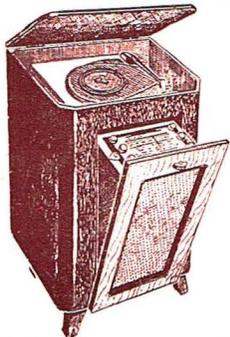

CONSOLE RADIO-PHONO

équipée d'un châssis 6 lampes avec cadre et platine 3 vitesses le tout formant un ensemble de grande classe

Valeur 750 NF

Vendu

29.000 290 NF

A prendre sur place.

C. C. postal : 443-39 PARIS

« MARCONIPHONE »




à piles 3 lampes et PUSH-PULL à 2 transistors. 2 gammes PO-GO. Coffret matière plastique. Présentation moderne.

Livré avec 3 piles 1.5 V et 1 pile de 67 volts. Poignée escamotable. Dimensions : 19 cm x 14 cm x 6 cm.

Prix sensationnel. Valeur : 240 NF. Vendu..... **149 NF**


MODÈLE MONTE-CARLO

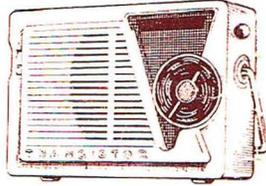

Récepteur à 6 transistors - 2 diodes. 2 gammes d'ondes PO-GO. Haut-parleur elliptique prise pour casque ou HP supplémentaire. Alimentation sur pile de 9 V, coffret avec poignée réglable. Dimensions : 215 x 150 x 65 mm. Poids avec pile 1.300 kg.

Valeur : 290 NF. Vendu..... **179 NF**

LE « TRANS'HEXA »

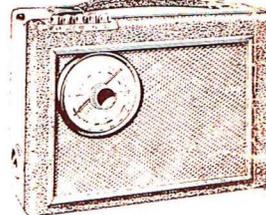


Le moins cher et le plus perfectionné des postes à transistors actuels.

Comportant 3 gammes d'ondes : GO-PO-OC.

6 transistors - 2 diodes. Prise auto et cadre incorporé. Coffret gainé grand luxe.

Valeur : 330 NF. Vendu..... **245 NF**


LE « MIGNON »

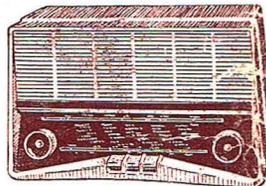

4 lampes. Alternatif 110-220 volts. Clavier automatique : 3 touches : 3 gammes. Cadre ferrite de 200 mm. Prise antenne OC. Haut-parleur ticonal de 10 cm. Très belle carrosserie en polystyrène crème. Dimensions : long. 250 x haut. 160 x prof. 110.

Valeur : 270 NF. Vendu..... **139 NF**

PORTATIF PILES-SECTEUR

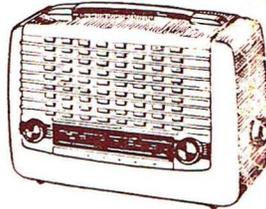

Importation directe U.S.A. 3 gammes : 185 m à 566 m. 1.110 m à 2.000 m. 64 m à 187,5 m. Luxueux coffret matière moulée. Un dispositif lumineux est placé sur le côté.


Encombrement : 375 x 130 x 220 mm.

Valeur : 345 NF. Vendu sans piles..... **199 NF**

ÉLECTROPHONE A TRANSISTORS 4 VITESSES


Une sensationnelle nouveauté. Fonctionne intégralement sur piles - 9 volts - 300 h. d'écoute. Haut-parleur spécial Haute-Fidélité. Luxueux coffret gainé. Long. : 380 - Larg. : 300 - Haut. : 185 mm

Valeur 39.000. Vendu..... **249 NF**

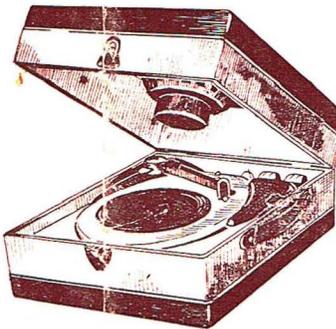

**TOUS NOS ARTICLES SONT ABSOLUMENT
NEUFS ET GARANTIS**

COMBINÉS RADIO-PHONO Type R10.

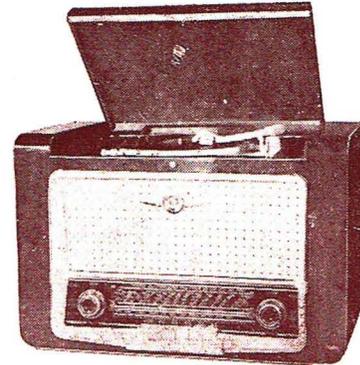

Combiné 6 lampes très luxueux, haute fidélité musicale, 2 haut-parleurs, clavier 6 touches, cadre à air rotatif. Antenne incorporée, pour OC et BE. Réglage progressif de tonalité, alternatif 115-240. Dimensions : long. 550 x haut. 395 x prof. 335 mm. Poids : 18 kg. Valeur : 670 NF. Vendu..... **390 NF**

MODÈLE FM. Grand luxe, modulation de fréquence, 7 lampes. Comporte 2 haut-parleurs dont 1 tweeter. Grand cadran. Visibilité excellente. Tourne-disques 4 vitesses. Antenne modulation de fréquence incorporée. Valeur : 690 NF. Vendu..... **425 NF**

RADIO STAR

Enregistrement semi-professionnel

Modèle 106

Magnétophone et radio haute qualité d'enregistrement. Haute fidélité. 3 vitesses, 4,75 - 9,5 - 18 cm. Compteur très précis. Contrôle séparé des graves et des aigus. Enregistrement sur 2 pistes. Surimpression. Haut-parleur de 21 cm. Récepteur 5 gammes. Valise luxueusement gainée. Dimensions : 40 x 28 x 18 cm.



Valeur : 1660 NF. Vendu..... **1090 NF**

MODÈLE 104

Magnétophone avec les mêmes caractéristiques que ci-dessus mais ne comportant pas le poste Radio. Valeur : 1115 NF. Vendu..... **890 NF**

MEUBLE COMBINÉ RADIO-PHONO « Mc CARTHY »

Importation anglaise



Meuble grand luxe. Récepteur 4 gammes, dont une modulation de fréquence. 8 lampes. 3 haut-parleurs, dont 2 HP pour les aigus. Équipé d'un changeur 4 vitesses B.S.R. Alimentation sur secteur alternatif 110 à 250 volts. Dimensions : L. 102 cm, larg. 40 cm, haut. 72 cm. Valeur : 1750 NF. Vendu..... **750 NF**