
Journal d'électronique appliquée - nº 384 Novembre 1979

Sommaire détaillé page 43

L'ELECTRONIQUE DANS LA MAISON

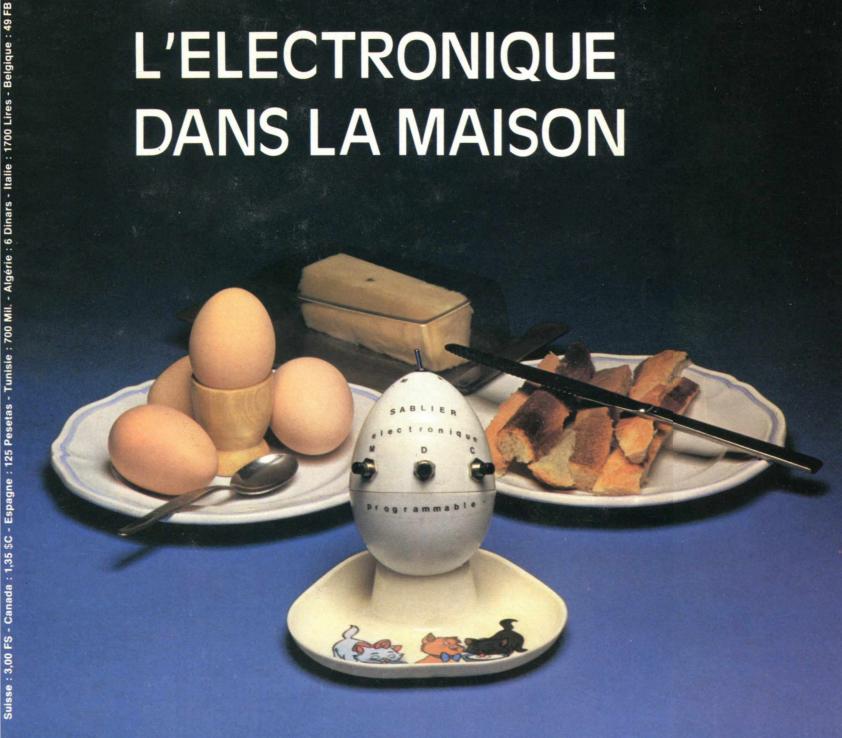

SERIE D 1000

ELEQUIPMENT 2920 F5 mV à 20 V/div. Tension maxi 500 V Balayage 0,2 S à 0,2 µS/div. Temps de montée 40 nS en X5

> D 1011. Double trace 10 MHz 3 231 F 1 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S à 0,2 µS. Temps de montée 40 nS en X5 Déclenchement TV ligne et trame

> > D 1015. Double trace 15 MHz 5 mV / 20 V/div. Balayage 0,2 à 0,2 μS/div. Temps de montée 40 nS en X5 Déclenchement TV ligne et trame

D 1016. Double trace 15 MHz 1 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S à 0,2 μS/div. Temps de montée 40 nS en X5 Déclenchement TV ligne et trame

F D 65. Double trace 15 MHz 1 mV à 50 V/div. Balayage 40 nS 140 F D 67 A. Double trace 2 × 25 MHz 10 mV/cm à 50 V/cm. Double base de temps HAMEG

SERIE 312 - 412 - 512 - 812



1445F

2446F

3586F

5 830 F

13935F

graticule rotation de trace « HM 512/8 ». Double trace 2 × 50 MHz Ligne à retard 95 nS. Base de temps 100 nS à 2 S/div. Temps de montée 7 nS Sensibilité : 5 mVcc-20 Vcc/cm Ecran : 8 × 10 cm. Tens. accél. 12 kV

Led, 100 nS à 1 S. Synchro TV, éclairage

HM 307 ». Simple trace 10 MHz

0,5 µS/div. Temps de montée 35 nS Testeur de composants incorporé

5 mV à 20 V/div. Base de temps 0.25 à

« HM 312/7 ». Double trace 2 × 10 MHz

Sensibilité 5 mV/cm à 20 V/cm. Base de temps 0.2 S à $0.5 \mu\text{S}$ /div. Temps de

« HM 412/4 ». Double trace 2 \times 20 MHz Tube 8 × 10 cm. Temps de montée 17 nS Sensib.: 5 mVcc-20 Vcc/cm (2 mV non calibré). Balayage retardé indiqué par

montée 35 nS. Synchro TV trame

« HM 812 ». Double trace 2 × 50 MHz A mémoire analogique, Sensibilité 5 mV divis. Tens. accélération 8,5 kV

CREDIT

Les récentes modifications de la réglementation nous empêchent de vous donner des renseignements plus précis mais PENTASONIC étudiera avec vous les meilleures conditions et

vous offre toujours 6 mois de crédit gratuit.

VENTE A CREDIT

(suivant législation en vigueur)

Pour l'ouverture de votre dossier il suffit simplement d'une carte d'identité et d'une fiche de paye. Votre demande de crédit peut être acceptée immédiatement

CREDIT PAR CORRESPONDANCE

Vous nous envoyez photocopie de votre carte d'identité et d'un bulletin de paye ainsi que le type de l'appareil choisi et la durée du crédit désiré. Un dossier rempli vous sera retourné pour accord sous 24 heures.

VENTE PAR CORRESPONDANCE

VOS APPAREILS EN 48 heures MAXIMUM sinon nous vous remboursons les frais de port TELEPHONEZ ou ECRIVEZ

Joignez le paiement à la commande (+ 53 F) contre remboursement 78 F Nos appareils voyagent aux risques et périls de PENTASONIC



GENERATEUR BF LEADER

LAG 26. 20 Hz à 200 kHz en 4 gammes. Tension de sortie : 5 V eff. Distors. : < 0,5 % jusqu'à 20 kHz

Prix: 926 F



FREQUENCEMETRE SINCLAIR «PFM 200»

Affichage digital 250 MHz typique de 20 Hz à 200 MHz. Alimentation

Prix: 817 F



GENERATEUR HF

Heter Voc 3, 6 gammes de 100 kHz à 30 MHz. Tension de sortie de quelques μ V à 100 mV réglable pr double atténuateur

Prix: 765 F



TESTEUR TRANSISTOR BK

BK 510. Très grande précision Contrôle des semi-conduct. en/et hors-circuit. Indication du collecteur, émetteur, base.

Prix: 1 124



TESTEUR TRANSISTORS ELC

TE 748. Vérification en/et hors-circuit, FET, thyristors, diodes et transistors PNP ou NPN.

Prix: 223 F



CONTROLEUR VOC 20

20 000 Ω/V continu. 5 000 Ω/V alternatif, 43 gammes de mesures. Cadran miroir, anti-surcharges. Livré avec cordons et piles.

Prix: 193 F

ALIMENTATIONS STABILISEES VOC

Lecture tension et courants-galva nomètre. VOC AL 4, 3 à 30 V.

. 455 F 1,5 A. Prix VOCAL AL 5. 4 à 40 V, réglable de 0 à 2A. Prix 645 F

SERIE PS. Tension de sortie 12.6 V P\$ 2, 3 amp. 189 PS 3, 4 amp. 215 |



FREQUENCEMETRE RK

BK 1827. Fréq. de 100 Hz à 30 MHz. Sensibilité 100 mV eff. 200 kHz à 30 MHz. 200 mV/100 Hz à

Prix: 1 150 F



LEADER

LSG 16. 100 kHz à 100 MHz. Harmonique 300 MHz. Tens. de sor-0.1 V eff. Modulation : interne

Prix: 934 F



MULTIMETRE SINCLAIR

Sinclair PDM 35, de poche à affi chage digital. 2000 pts. Continu 1 mV/1000 V. Alt. 1 V à 500 V.

389 F PROMOTION



d A « 770

40 000 12/V continu, disjoncteur électronique. 6 gammes de me-

..666 F sures, 30 calibres C d A « 771 » 20 000 12/V continu, 8 gammes de

mesures, 38 calibres . . 483 F



VOC 40

40 000 12/V continu, 5 000 12/V alternatif, 43 gammes de mesures Livré avec cordons 255 F



ALIMENTATIONS. STABILISEES ELC

AL 745 A. Tension réglable de 3 à 15 V. Contrôle par Vu-mètre. Sorties flottantes. Intensité : réglable de 0 à 3 A. Contrôle par ampère-mètre. Dim. : 180 × 75 × 120 mètre. Dim. : 18 mm. Poids : 3 kg.

Prix: 384 F



CAPACIMETRE BK

BK 820. Affichage digital. Fréquence de 0,1 pF à 1 F en 10 gammes. Précision 0,5 %. Alim. 6 V.

Prix : 1 173 F



GENERATEUR BF VOC

Mini VOC 3. Fréquence de 20 Hz/ 200 kHz. Sinusoïdal et rectangu-laire. Tension de sortie 10V/60012. Distors. < à 0.05 %

Prix: 970 F



Sinclair M 235 à affichage digital 2000 pts. Continu de 2 à 1000 V. Alt. de 2 à 750 V.

Prix Adaptat. sect. 55 F Housse 150 F



CONTROLEUR CENTRAD « 312 »

20 000 Ω/V continu. 4 000 Ω/V alternatif. 36 gammes de mesures Livré avec cordons et piles.

Prix: 207 F



CENTRAD « 819 »

20 000 12/V continu. 4 000 12/V ernatif. 80 gammes de mesures. Livré avec cordons et piles.

Prix: 346 F

CORRESPONDANCE: 331.56.46 - 10, bd ARAGO, 75013

METRO Gobelins

SUR LE PONT DE GRENELLE S 524-23-16 5, rue Maurice-Bourdet - 75016 PARIS Aŭtobus: 70-72 (arrêt MAISON DE L'ORTF). METRO: Charles-Michels

AUX GOBELINS

2 331-56-46 10, boulevard Arago - 75013 PARIS

Radio Plans

Journal d'électronique appliquée N° 384
Novembre 1979

sommaire

MONTAGES PRATIQUES	44 50 62 87 90 97 100 108	Coquetier programmable Centrale de surveillance analogique Temporisateur longue durée Thermomètre à diodes LED Alarme automobile Commande sonore Balance électronique Etalement de la consommation EDF
IDEES	69 76	Généralités sur les V.MOS Applications des circuits intégrés
DIVERS	65 116	Caractéristiques et équivalences des transistors Nouveautés informations

Ce numéro comporte un encart Sogeform - HiFi stéréo - Franclair électronique - Librairie parisienne de la radio, numéroté 83 - 84 - 85 - 86.

Notre couverture : L'électronique dans la maison, un sujet qui offre de nombreuses possibilités de réalisations utilisables de la « cave au grenier » et que nous n'avons pas encore épuisé. (cliché Max Fischer)

Ont participé à ce numéro : P. Arnould - L. Assié - P. Gueulle - F. Juster - A. Lefumeux - B. Vuccino.

Société Parisienne d'Edition Société anonyme au capital de 1 950 000 F Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris

Direction - Rédaction - Administration - Ventes 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 Tél.: 200-33-05

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs

Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés

Président-directeur général Directeur de la publication Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef :

Christian DUCHEMIN

Secrétaire de rédaction Jacqueline BRUCE

Courrier technique:
Odette Verron

Tirage du précédent numéro 106 000 exemplaires Copyright © 1979 Société Parisienne d'Edition

1976

Publicite Societé Parisienne d'Edition Département publicité - **Mile A. DEVAUTOUR** 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cédex 19 Tél. 200.33.05

Abonnements


2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris France: 1 an 55 F - Etranger: 1 an 70 F Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 1 F en timbres IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque posial

Dépôt légal 4e trimestre 1979 - Editeur 770 - Mensuel paraissant le 25 de chaque mois Distribué par S.A.E.M. Transport - Presse - Composition COMPORAPID - Imprimerie DULAC et JARDIN EVREUX

Montages pratiques

Demain le microprocesseur régira la procédure et le fonctionnement des cuisines; mais avant d'arriver à ce beau jour où il n'y aura plus rien à faire que d'appuyer sur des boutons,

il y aura encore beaucoup d'œufs à faire cuire. La cuisson d'un œuf est une chose trop « grave » pour être confiée au pur hasard. Nous allons donc vous donner la possibilité de réussir à coup sûr les œufs coque, les œufs durs et les œufs mollets. Pour cela il nous faut moderniser le sablier de nos grand-mères et étendre ses capacités pour qu'il nous permette de réussir aussi bien les trois possiblités de cuisson.

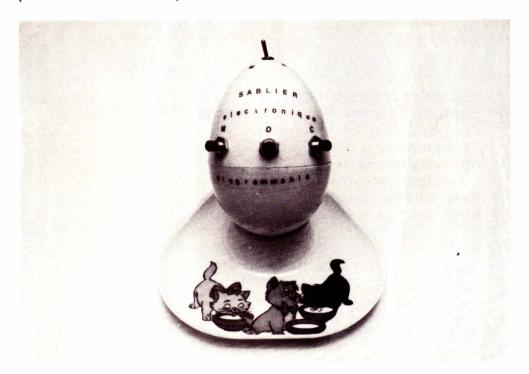

COQUETIER programmable

DESCRIPTION DES ELEMENTS:

Comment réussir la cuisson des œufs. Tout d'abord, sachons qu'il faut pour cuire :

- un œuf dur: le placer dans l'eau froide et le laisser cuire durant 10 minutes pour le retirer de l'eau chaude.
- un œuf mollet : le placer dans l'eau bouillante et le laisser cuire durant 5 minutes puis le retirer de l'eau chaude.
- un œuf à la coque : le placer dans l'eau bouillante et le laisser cuire durant 3 minutes puis le retirer de l'eau chaude.

Nous avons donc 2 points de repère : l'instant où l'on pose l'œuf dans l'eau et l'instant où on doit le retirer de l'eau chaude. Le cuisinier devra donc effectuer la programmation au moment où il plonge l'œuf dans l'eau et le dispositif lui indiquera l'instant auquel il doit retirer l'œuf de l'eau, ce qui lui évitera d'avoir à surveiller une pendule et donc lui permettra de faire autre chose dans la cuisine. De plus, pas besoin de régler le minuteur à chaque fois avec les risques d'erreur que cela comporte. Pour arriver à ce résultat peu de matériel est nécessaire puisque le tout, pile et haut-parleur compris entrent dans un œuf de 10 cm de haut et de 6 cm de diamètre au plus gros diamètre. Les éléments sont décomposés dans les chapitres suivants :

 1. un oscillateur stable et son diviseur

- 2. un compteur programmable qui gère le système
- 3. un avertisseur sonore qui alerte le cuisinier
- 4. une alimentation simple et porta-
- 5. un boîtier qui regroupe l'ensemble.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du dispositif est décrit dans le diagramme des temps qui est donné à la **figure 1** et qui indique la procédure adoptée pour réaliser ce système l'horloge H est la sortie du diviseur placé après l'oscillateur H est de l'ordre de 1 mn.


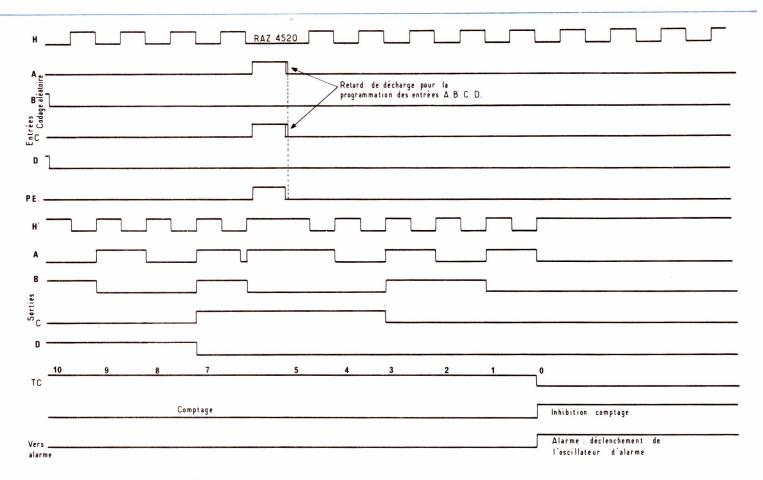


Figure 1: Diagramme des temps de fonctionnement.

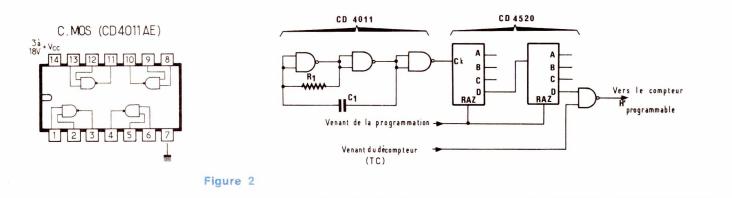


1) L'OSCILLATEUR ET SON DIVISEUR

Figure 2, de type très simple cet oscillateur est réalisé à partir de 2 portes Nand montées en inverseurs et placées en cascades. La première ayant ses entrées et sorties reliées par la résistance R₁ et l'entrée du premier et la sortie du deuxième sont reliées par la résistance C₁. L'oscillation obtenue est remise en forme par la troisième porte montée aussi en inverseur. Ce montage qui a déjà fait ses preuves donne une très bonne stabilité à l'ensemble de la réalisation la fréquence d'oscillation est de l'ordre de 4 Hz (60 secondes divisées par 256). Cette fréquence est ensuite divisée par 256 à l'aide de 2 comp-

teurs par 16 regroupés dans un CD4520 et montés en cascade. Afin de bien obtenir les temps désirés on fait une mise à zéro lors de la programmation. La valeur de H est inversée par la 4° porte du CD4011 servant à la réalisation de l'oscillateur 4 Hz, ce qui permet de ne déclencher le décompteur que sur le premier front montant donc au bout d'une minute à l'aide de H'.

2) LE COMPTEUR PROGRAMMABLE (figure 3)

Pour réaliser ce compteur ou plutôt décompteur programmable qui est le cœur fonctionnel du dispositif puisqu'il gère toutes les données (temps de cuisson, horloge, alarme), nous avons choisi le circuit intégré CD4029 qui offre de multiples avantages dont ceux de pouvoir décompter, d'être programmable et de pouvoir travailler soit en binaire soit en décimal. Nous allons l'utiliser ici en décompteur binaire programmable. Dans cette configuration, tant que les sorties A. B. C. D. ne sont pas à « O », la sortie Terminal Court (TC) reste à « 1 ». Cette sortie TC passera à « O » lorsque toutes les sorties seront à « O ». C'est ce zéro qui inversé dans la porte Nand du circuit nº 3 va déclencher l'alarme. Il faut cependant remarquer que le passage à zéro sera suivi par un passage à 15, d'où arrêt de l'alarme au bout d'une minute, ce

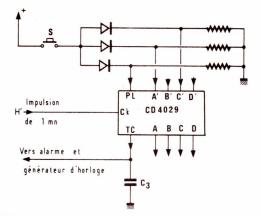

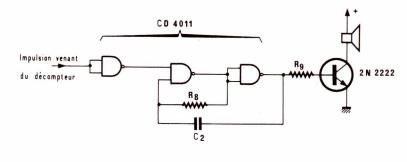


Figure 4

Figure 3

qui n'est pas bon. Aussi, il faut bloquer le décomptage et ceci est possible en bloquant l'arrivée de l'horloge, soit : en appliquant un « 0 » logique sur la porte qui inverse H l'unformation TC. donne un zéro lorsque les sorties sont à zéro et un 1 en décomptage. Il suffit donc d'aiguiller cette sortie TC sur la porte d'horloge et bloquer celle-ci au passage à « 0 » de TC. La programmation du décompteur est faite à l'aide d'un système à diode. On peut modifier la valeur des sorties A, B, C, D au gré de l'opérateur qui forme une combinaison sur les entrées A', B', C', D' la recopie de cette combinaison a lieu lors d'un passage à « 1 » de l'entrée Preset Enable (PE). On voit sur le schéma général et la figure 3 que cette programmation se fait par bouton poussoir de mise à « 1 » avec retour à la masse par des résistances, ceci permettant de décharger les entrées après l'action de programmation. Il y a un phénomène transitoire qui peut apparaître dans la durée de décharge des entrées ainsi, si l'entrée PE est la dernière à revenir à « 0 » la programmation réelle ne sera pas celle désirée mais « 0 » puisque les autres entrées sont déjà à zéro. Pour éviter cela, on va placer en résistance de retour à zéro des valeurs très différentes entre PE et A', B', C', D' la nomenclature donne la valeur des résistances que l'expérience a défini soit 10 KΩ pour PE et 150 KΩ pour A', B', C', D'. On évite ainsi une mauvaise programmation.


Lorsque le décompteur est de retour à zéro, on vient déclencher l'oscillateur d'alarme.

3) L'AVERTISSEUR SONORE (figure 4)

L'avertisseur sonore est déclenché par le passage à zéro de la sortie TC du CD 4029. Ce passage à zéro est inversé dans une porte Nand. Ce « 1 » vient valider l'oscillateur composé de 2 portes Nand bouclées. On obtient ainsi une oscillation dont la valeur de la fréquence peut être réglée par la résistance R8 et la Capacité C2. Une résistance R9 permet d'attaquer un amplificateur dont la charge est le haut parleur. Il est nécessaire de filtrer l'information qui sort de TC par une capacité de 10 nF (C3) pour éviter des retours vers le décompteur et un fonctionnement anormal.

4) ALIMENTATION:

L'alimentation du dispositif doit être autonome et permettre le transport aisé de l'appareil de plus la faible consommation des circuits CMOS permet d'utiliser des piles la valeur de 4,5 V à 9 V amène un réglage de la résistance R1 qui peut varier de 680 K Ω pour 4,5 V à 620 K Ω pour 9 V.

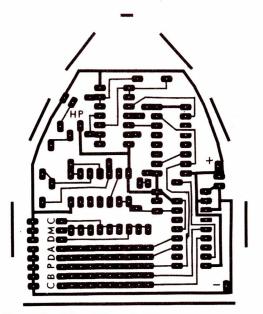


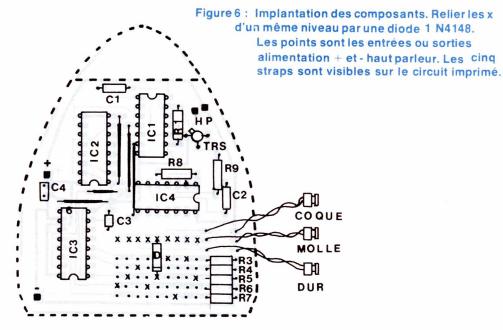


Figure 5 : Circuit imprimé.

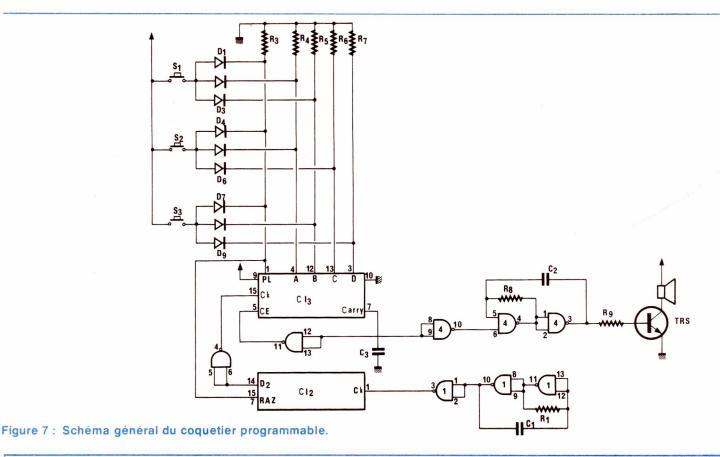

Une capacité C4 permet d'éliminer les oscillations parasites de l'alarme.


5) LE BOITIER:


Le boîtier qui est utilisé ici est un œuf en plastique que l'on peut trouver aisément dans un magasin de gadjets; il permet comme l'indique la **figure 9** de regrouper tous les éléments, il fait 10 cm de haut et au plus fort diamètre 6 cm. Sa forme a imposé la forme du circuit imprimé dont on peut couper le haut pour placer l'interrupteur miniature. La pile étant soutenue par un morceau de circuit imprimé vierge faisant un demi-cercle pour éviter qu'elle ne pèse sur le haut parleur.

CABLAGE DU MODULE:


A part le HP tous les éléments sont câblés sur le circuit imprimé (donné à la figure 5) cinq straps sont nécessaires car il s'agit d'un circuit imprimé simple face ces cinq straps sont indiqués sur la (figure 6) qui donne aussi l'implantation des composants sur le circuit imprimé.

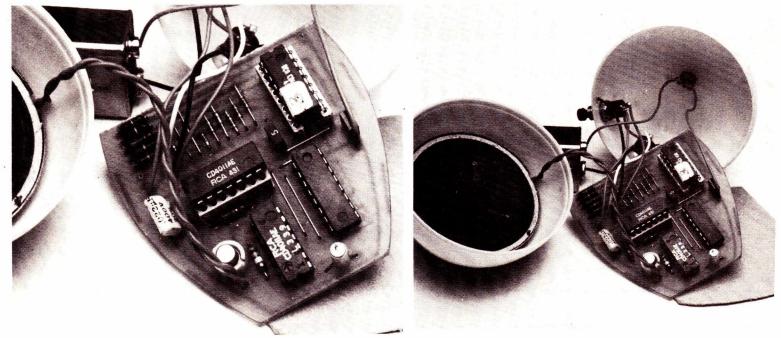
 Le circuit imprimé de forme ovoïde collé et raccordé aux poussoirs de programmation. Le petit haut-parleur est logé dans la partie inférieure de l'œuf les poussoirs de programmation sont, eux, fixés sur la partie supérieure.



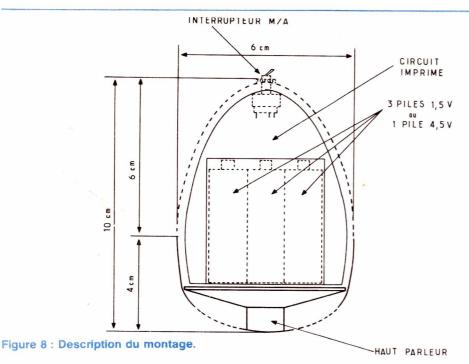

Brochage (Vu de dessus)

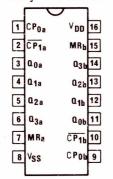

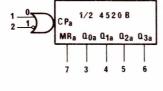

1/2 4520 B


MRh Qoh Qib Qib Qib

11 12 13 14

∨ss = 8

VDD = 16

Figure 9 a

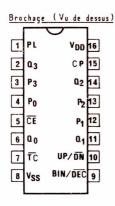

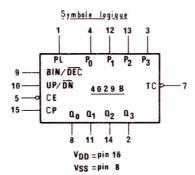


Figure 9 c

Table de vérité

CP	СP	MR	MODE
	н	L	Avance compteur
L	~	L	Avance compteur
~	X	L	Ne change pas
х		L	Ne change pas
	L	L	Ne change pas
H	~	L	Ne change pas
X	X	Н	Reset (asynchrone)

Table de sélection de modes

PL	BIN/DEC	UP/DN	CE	CP	MODE
Н	X	X	X	X	Charge parallèle (Pn=On
L	X	X	H	X	Ne change pas
L	L	L			Décomptage décimal
L	L	Н	L	7	Comptage décimal
L	н	L	L	7	Décomptage binaire
L	н	н	L	7	Comptage binaire

Figure 9 d

Commencer par placer les 4 straps, puis câbler, le Cl n °1 avec sa capa et sa résistance, puis le Cl n° 2 et vérifier que la patte 14 donne une impulsion de l'ordre de 1 mn. Ajuster la valeur de R1 en conséquence :

 $\begin{array}{l} \text{diminuer si F est} > 1 \text{ mn} \\ \text{augmenter si T est} < 1 \text{ mn} \end{array}$

Câbler ensuite les diodes du programmateur ainsi que les résistances de rappel à la masse et le CI n°3 et 4 les boutons poussoir S, et vérifier que la programmation est bonne sur la sortie 7 du CI n°3 appuyer sur le bouton poussoir de son choix et voir si 7 passe à zéro au bout du temps requis.

Câbler ensuite l'oscillateur d'alarme sur le Cl n° 4, le transistor et le HP.

Le module peut fonctionner.

Réaliser sa mise en boîte.

La figure 7 donne le plan général électrique.

Attention à la manipulation des circuits CMOS utiliser des circuits de la série B qui sont mieux protégés.

La **figure 8** donne une description de montage de l'ensemble dans l'œuf.

Les brochages des circuits intégrés sont donné s figure 9.

B. VUCCINO

Nomenclature des composants

R2 : Supprimée R3 : 10 K Ω R4 : 150 K Ω R5 : 150 K Ω R6 : 150 K Ω R7 : 150 K Ω R8 : 10 K Ω R8 : 10 K Ω

R1: 680 K Ω

C1: 220 nF C2: 22 nF

C3: 10 nF découplage C4: 10 nF découplage

IC1: CD 4011 B IC2: CD 4520 B IC3: CD 4029 B IC4: CD 4011 B

D1 à D9: 1 N 4148

TRS: 2N 2222 ou équivalent

S1 à S3 : bouton poussoir miniature

 $HP:8\Omega$

3 poussoirs miniatures interrupteur M/A

Œuf plastique 10 x 6 cm.

ligure 9 c

"AVEC MES BASES EN ÉLEÇTRONIQUE, J'AI PU SUIVRE LES COURS DE SPÉCIALISATION RADIO ET OBTENIR UNE QUALIFICATION SUPÉRIEURE."

Si comme notre élève, vous avez une formation de base en électronique n'hésitez pas à vous spécialiser.

EURÊLEC, des cours spéciaux pour les passionnés d'électronique.

Vous avez déjà des connaissances en électronique, vous êtes un technicien, ou vous voulez vous recycler. Vous pouvez suivre les cours de spécialisation Radio EURELEC, vous pouvez



sur la propagation des ondes, la modulation de fréquence, la stéréophonie, les circuits intégrés, etc...

EURELEC c'est le premier centre européen d'enseignement de l'électronique par correspondance, c'est un enseignement concret, vivant basé sur la pratique. Il vous permettra d'acquérir facilement un niveau supérieur en électronique.

Un professeur d'EURELEC s'occupe

personnellement de vous.

Avec les cours EURELEC, vous progressez sans difficulté, les cours sont très facilement assimilables, et pour vous aider et vous conseiller, un professeur d'EURE-LEC vous suit du début à la fin des cours. La méthode pédagogique est simple mais efficace, chaque nouvelle leçon est suivie d'exercices de révision et après chaque nouveau groupe de leçons achevé, des examens écrits sont à renvoyer à votre professeur pour correction. Des exercices de travaux pratiques sont répartis sur toute la durée des cours, ce sont eux qui vous permettent d'assimiler et de mémoriser plus rapidement les cours.

Avec le matériel de travaux pratiques vous montez votre propre laboratoire.

Tout au long du cours, vous recevez du matériel expérimental mais aussi des appareils à monter; un générateur H.F., un recepteur stéréophonique: tout ce matériel reste votre propriété. En plus à la fin des cours EURELEC offre un stage d'une semaine.

A l'issue des cours

EURELEC reçoit ses élèves dans ses laboratoires pour un stage gratuit d'une semaine. Vous y rencontrerez votre professeur, et d'autres élèves, qui comme vous, viennent de terminer leur cours. Vous pourrez confronter vos expériences et vous perfectionner sur le matériel que vous utiliserez dans votre nouvelle profession. Le stage

terminé, EURELEC vous remet

un certificat de fin d'étude, du niveau du C.A.P. Vous constaterez vous-même. par la suite, que la formation **EURELEC** est connue et appréciée des entreprises



puisque 2000 d'entre elles nous ont déjà confié la formation de leur personnel C'est notre sérieux, la

qualité de nos professeurs et la réussite de nos élèves qui nous ont valu cette réputation

Compléter ses connais sances, améliorer sa qualification et son salaire sont les bénéfices que retirent les élèves qui suiven les cours de spécialisation

EURELEC.

Faites comme eux, mettez toutes les chances de votre côté. Préparez votre avenir avec EURELEC.



COURS D'ELECTRONIQUE EURELE

CENTRES RÉGIONAUX - 75011 PARIS : 116, rue J.P. Thimbaud - Tél. : (1) 355.28.30/31 - 68000 MULHOUSE : 10, rue du Couvent - Tél. : (89) 45.10.04 13007 MARSEILLE: 104, bd de la Corderie - Tél.: (91) 54.38.07

ROI	I POUR EXAMEN RATUIT
UNG	RATUIT

⊕ •urelec

institut privé à distance Rue Fernand-Holweck Téléphoner en P.C.V. au (80) 66.51.34

Je soussigné : Nom	Prénom
Domicilié : Rue	Nº
Ville :	Code Postal :
désire recevoir, à l'adresse ci-dessus, pendant 15 jours et sans engagemen	nt de ma part, le premier envoi de léçon
et matériel du cours de :	
☐ SPÉCIALISATION RADIO STÉRÉO A TRANSISTORS	□ ÉLECTROTECHNIQUE

☐ SPÉCIALISATION RADIO STÉRÉO A TRANSISTORS

12 envois de 246 F + 15 F (frais d'envoi) + 1 envoi de 123 F + 15 F (frais d'envoi)

☐ ÉLECTRONIQUE FONDAMENTALE

12 envois de 206 F + 15 F (frais d'envoi)

+ 1 envoi de 103 F + 15 F (frais d'envoi)

□ INITIATION A L'ÉLECTRONIQUE 8 envois de 170 F + 15 F (frais d'envoi).

d'enseignement ▷ Si je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage et je ne vous devrai rien.

⊳ Si, au contraire, je désire le garder, vous m'enverrez le solde du cours, à raison d'un envoi en début de chaque mois,

que je vous réglerai contre remboursement (ajouter 10 F de taxe des P.T.T.). Dans ce cas, je reste libre d'arrêter l 21000 DIJON - FRANCE envois par simple lettre d'annulation et je ne vous devrai rien.

DATE ET SIGNATURE (pour les enfants mineurs, signature du représentant légal).


17 envois de 188 F + 15 F (frais d'envoi + 1 envoi de 94 F + 15 F (frais d'envoi

□ ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELL

Montages pratiques

Après le grand nombre d'antivols parus dans les divers revues d'électronique, lorsqu'on lit « Centrale d'alarme » presque par reflexe nous pensons aussitôt à la protection des fenêtres et portes

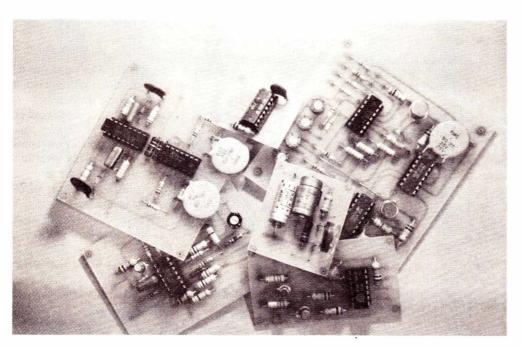pour décéler une effraction. Mais le danger peut venir d'ailleurs... d'une élévation de température, de la présence de flammes, d'une tension trop élevée, etc... D'où notre montage.



Centrale de surveillance analogique

GENERALITES

Comme nous l'avons écrit précédemment, il peut être utile dans une habitation de détecter une élévation ou une baisse trop importante de température d'une pièce, d'un congélateur, une présence de lumière (flammes, lampe électrique) ou la consommation excessive d'un appareil (courant). Ceci est aussi valable dans une automobile : la température d'eau, d'huile, le niveau d'essence, la charge ou décharge de la batterie, la vitesse, le nombre de tours, moteur, etc., en un mot toutes les grandeurs physiques pouvant être converties en tension. Dans cet article, nous nous

occuperons de la détection du dépassement d'un certain seuil critique, de la signalisation optique et acoustique, ainsi que de la mise en œuvre de quelques capteurs.

II PRESENTATION DES COMPOSANTS DE LA CENTRALE

a) LE LM 3900

Le LM 3900 est un quadruple amplificateur opérationnel qui se distingue de ses « frères » par le fait que, contrairement à ceux ci, il est sensible au courant d'entrée au lieu de la tension : un ampli opérationnel classique fait la différence entre les deux Ve, tandis que lui, soustrait les deux le, d'ou son nom d'ampli de Norton. Un autre avantage de ce circuit est qu'il peut fonctionner avec une seule tension d'alimentation (comprise entre 4 et 36 V).

Sur la **figure 1** nous pouvons voir la structure d'un de ces amplis. Les deux entrées sont « limitées » chacune par une diode (CR1 et la jonction Base-Emetteur de Q2) ce qui implique que la tension d'entrée C pour que VS soit une fonction linéaire de Ve) ne doive pas dépasser quelque dizaines de mV autour de 0,5 V, c'est pourquoi il est nécessaire de transformer

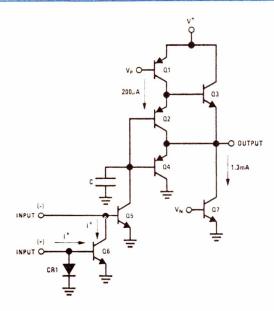


Figure 1: Structure du LM 3900

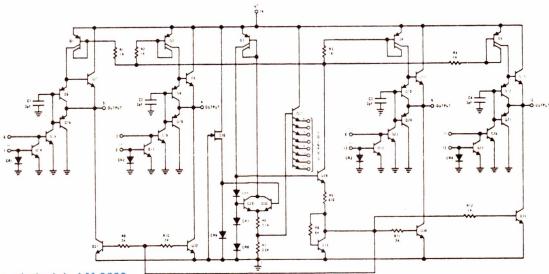


Figure 2 : Schéma général du LM 3900.

les générateurs de tensions Ve en générateurs de courant : le, ceci grâce à des résistances de valeurs élevées en série. La base de Q5 étant reliée au collecteur de Q6, celui ci dérive vers la masse un courant identique à celui qui lui a été appliqué sur sa base, ce montage est appelé « miroir de courant ». La valeur max. de l+ se situe aux alentours de 6 nA pour une température de 25° C. Le schéma général du LM 3900 se trouve **figure 2**.

b) LE 4001 ET LE 4011 Ce sont respectivement de classiques portes Nor et Nand de technologie COS-MOS dont nous trouverons le schéma interne aux figures 3 et 4.

FONCTIONNEMENT

Le schéma général est donné figure 5 grâce aux résistances de 7 M Ω insérées en

série avec les entrées + et — du LM 3900, celui-ci réagit comme un amplificateur opérationnel classique que nous aurions monté en détecteur de seuil : en effet si la V_{in} (sur l'entrée non inverseuse) reste inférieure à la tension imposée par le potentiomètre sur l'entrée inverseuse, l'ampli étant en boucle ouverte et ayant donc un gain théorique égal à l'infini, nous obtenons en sortie une tension égale à : $(V \pm V) \cdot \alpha$, par exemple $(8 - 10) \cdot \alpha = -2 \cdot \alpha + \alpha$ mais ici moins l'infini est égal à $0 \cdot V_{in}$.

Par contre, quand V+ deviendra supérieur à V , nous aurons : (10-8) . $\alpha=+\alpha$ ce qui donnera + Vcco. Chacune des sorties va, d'une part vers une LED qui s'allumerait si le transistor T1 ne l'empêchait pas, d'autre part vers un Ov à 4 entrées formé par deux Non Ou (Nor) à 2 entrées et un Non et (Nand) à 2 entrées. Sachant le théorème de Morgan : $\overline{A}.\overline{B}=\overline{A}+\overline{B}$


$$S = \overline{A + B} \cdot \overline{C + D} = \overline{A + B} + \overline{C + D}$$


 $S = A + B + C + D$


Cette sortie valide une oscillation à 1 kHz générée par P4 plus P5 et hachée (porte P8) par l'oscillateur TBF formé par P6 et P7, ce signal carré de fréquence de l'ordre du Hertz attaque la base d'un transistor 2N 1711 qui permet de faire clignoter les LED devant être allumées. Un petit amplificateur de puissance est constitué d'un deuxième 2N 1711 qui « drive » un hautparleur commutable.


IV CABLAGE

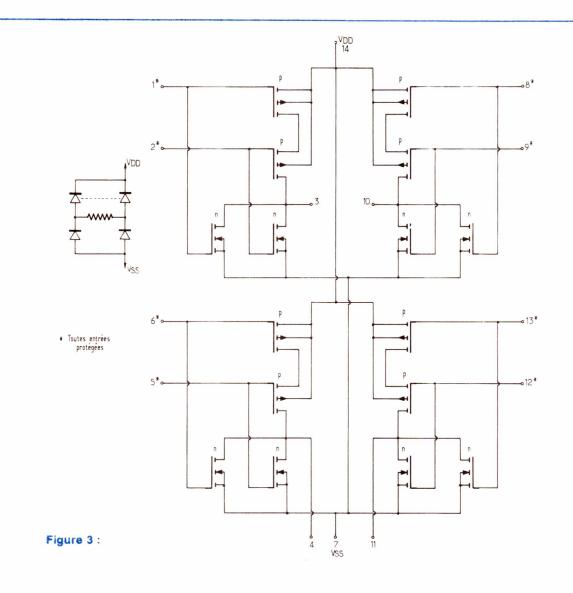Sur les figures 6 et 7 nous trouverons respectivement le schéma du circuit imprimé et son implantation, le brochage des circuits intégrés est représenté figure 8.



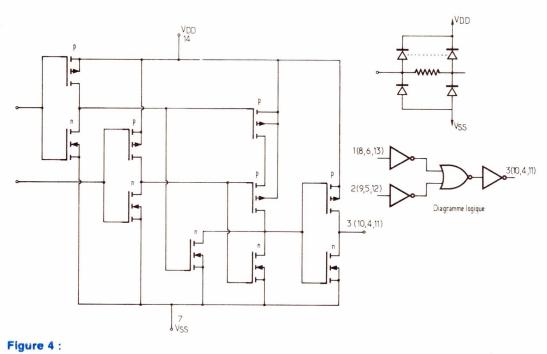

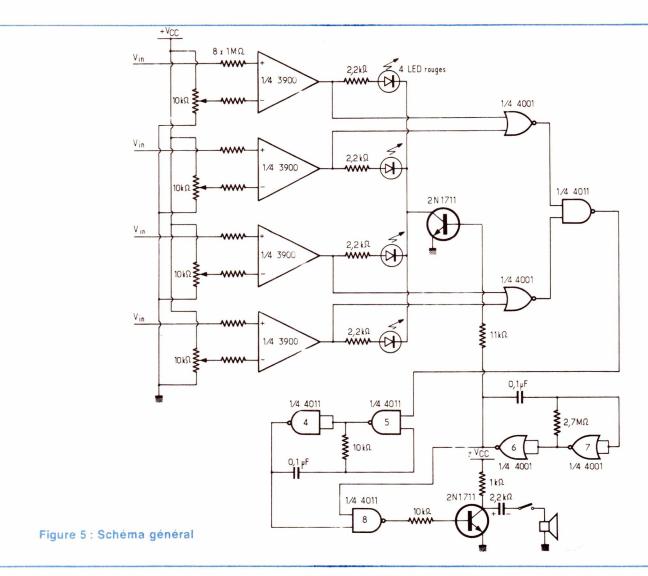

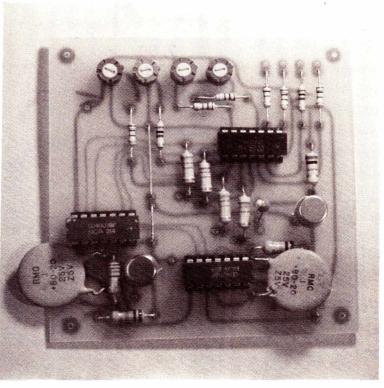

Les précautions habituelles seront à prendre lors de la soudure des circuits intégrés COS-MOS qui sont très sensibles à l'électricité statique.

V LES CAPTEURS

Dans ce chapitre nous allons voir l'étude et la réalisation de différents capteurs

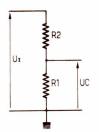


Figure 9: Division de tension

permettant de détecter un seuil maximum d'une grandeur physique.

a) CAPTEUR DE TENSION CONTINUE

C'est le capteur le plus simple puisque c'est simplement un pont diviseur de ten-

c) CAPTEUR DE TEMPERATURE ET DE LUMIERE

Les capteurs seront réalisés grâce à des thermistances ou des photos-résistances qui seront insérées dans une branche d'un pont diviseur de tension. Selon la détection désirée (minimum ou maximum) on pourra utiliser une CTN ou une CTP, pour une même thermistance (photo résistance) il sera possible d'inverser celle-ci et la résistance pour avoir un effet inverse (figure 11).

Nous trouverons à la **figure 12** le circuit imprimé et l'implantation valable pour les deux capteurs.

sion. En effet il peut être nécessaire de détecter un potentiel de plusieurs centaines de volts, notre centrale ne pouvant accepter des tensions supérieures à + Vcc, il faut donc intercaler un pont diviseur (figure 9) en se rappelant que :

$$Uc = Ux \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

b) CAPTEUR DE TENSIONS ALTERNATIVES

Le principe est le même que pour le capteur précédent mais, notre centrale n'acceptant que des tensions d'entrée positives, il faut donc redresser, puis, selon l'utilisation, filtrer, ce qui est effectué grâce à un classique pont de Greatz avec une capacité pour le filtrage voir **figure 10**. Nous avons utilisé des diodes au germanium pour diminuer le plus possible la tension de seuil, et comme l'impédance d'en-


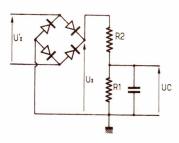


Figure 10 : Capteur pour tensions alternatives

trée du comparateur est supérieure à 1 M Ω l'utilisation des OA 85 ne pose aucun problème sauf pour la tension. Le condensateur sera omis si c'est un détecteur de crète instantanée que l'on désire réaliser. Attention aux risques de retour par la masse en cas d'utilisation sur secteur. Mettre le montage dans un boîtier plastique sans aucune partie métallique. L'auteur se dégage de toutes responsabilités en cas d'accidents.

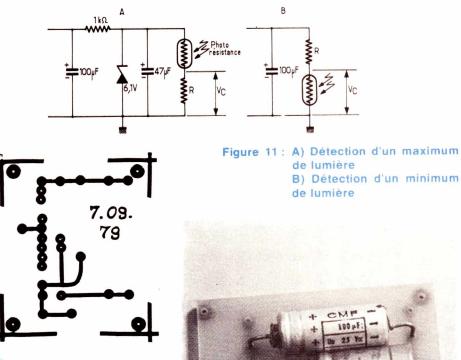

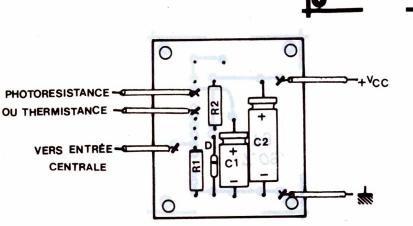


Figure 12:



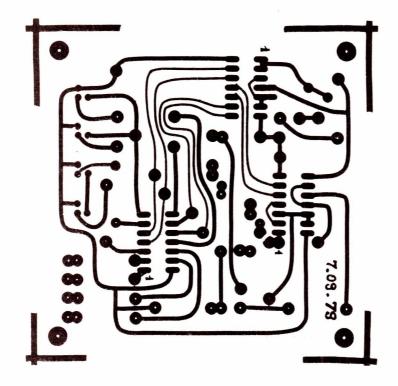


Figure 6:

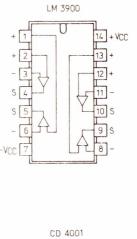

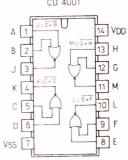

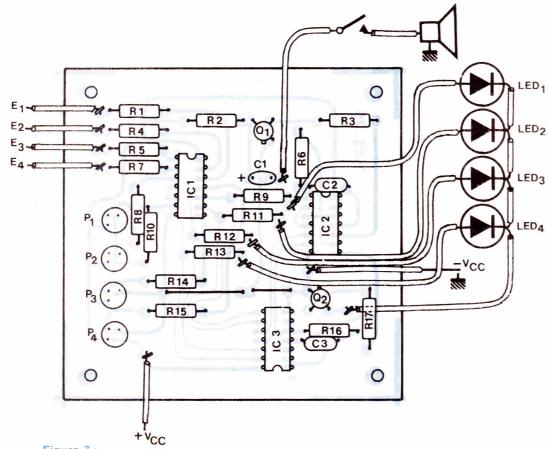


Figure 8 : Brochage des CI

Figure 7:

1) CAPTEUR DE VITESSE DE ROTATION OU DE FREQUENCE (figure 13)

Ce capteur a eu comme première utilisaion la mesure de la vitesse de rotation d'un noteur sur une automobile, mais il peut ètre utilisé pour obtenir une information sur le nombre de tours de roue, donc sur la ritesse du véhicule, monté avec un anénomètre il peut prévenir en cas de dépassement d'une certaine force du vent. Son schéma est donné figure 13.

Pour éviter tout risques d'endomagenent du circuit CMOS dû à des pointes de ension trop élevées nous avons inséré en série une résistance et une zener qui écréte a tension d'entrée à 10 volts. La capacité C + évite le déclenchement sur des parasites rès rapides, elle devra être diminuée ou nême enlevée pour des utilisations à des réquences plus élevées. Le circuit CMOS est un double monostable attaqué sur son entrée A. Les résistances et capacités R et 2 devront être modifiées en fonction de la réquence d'entrée, en effet la période de 'impulsion délivrée par le monostable ne levra jamais être supérieure à la plus grande période appliquée à l'entrée du '4C221. Le signal issu de la sortie Q est expédié, via une résistance de 160 k Ω , à 'entrée non inverseuse d'un LM 3900 nonté en intégrateur, la résistance de 490 ¿Ω permet de décharger la capacité pour eviter une saturation. La sortie de cet intérateur est reliée à un second LM 3900 aisant office de buffer non inverseur à naute impédance d'entrée. La figure 14 donne le tracé du circuit imprimé et son mplantation.

RAPPEL

La fréquence issue du rupteur dépend du nombre de temps et de cylindres du noteur.

$$F = \frac{N}{30} \times \frac{C}{T}$$

F: Fréquence du rupteur.

N: Nombre de tours par minutes.

C: Nombre de cylindres.

T: Nombre de temps pour chaque cylindre.

Sur la figure 15 on trouvera le schéma de brochage du 74C221.


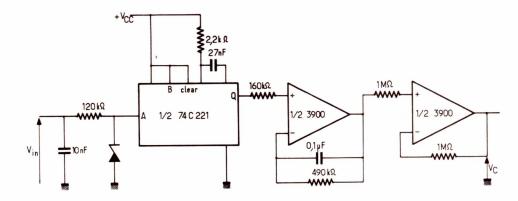


Figure 13: Capteur de vitesse de rotation

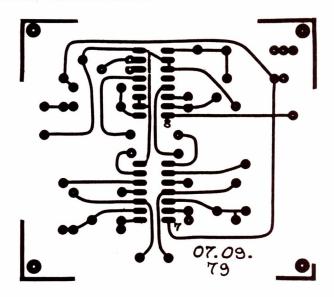


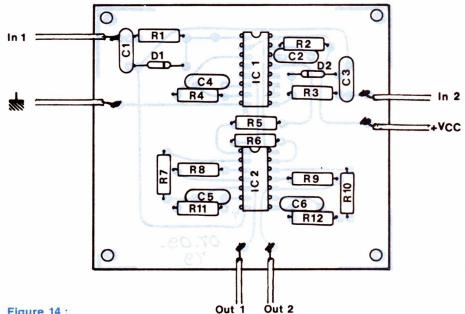


Figure 14:

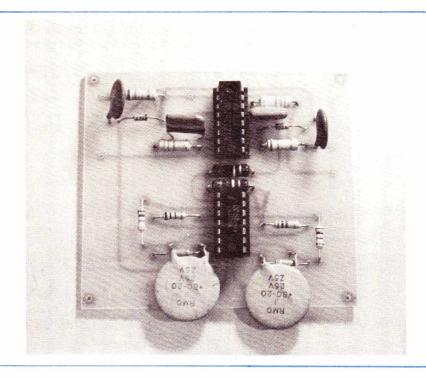

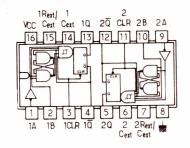


Table de vérité (de chaque monostable)

li	puts		Outp	uts
Clear	Δ	0	Q	
L	Χ	Χ	L	Н
Х	Н	Χ	L	Н
Х	X	L	L	Н
Н	L	t	л	T
н	ŧ	Н	л	V
+	L	Н	л	U

Figure 15: Brochage du 74 C 221

e) CAPTEUR DE DEPASSEMENT DE TEMPS OU DE **PERIODE**

Le principe de ce capteur (voir figure 16) basé sur la charge linéaire d'un condensateur pendant que le temps à mesurer est à 1 et sa décharge rapide pendant qu'il est à 0. La tension aux bornes de la capacité sera donc bien fonction du temps de mise à 1. On suppose que les niveaux sont compatibles avec la tension Vcc de la carte.

La tension d'entrée étant à 1 le condensateur se charge avec une pente fonction de R et C, le transistor étant bloqué il n'a aucun effet sur la sortie, par contre lorsque Ve passe à 0, celui-ci devient passant et décharge C à une valeur ≅ 0 V, puis départ pour un nouveau cycle. Ce montage est suivi par un buffer non inverseur pour éviter la décharge intempestive de C. Si le seuil maximum est atteint, la centrale détectera ce dépassement seulement pendant un temps relativement court, sauf si on insére dans la chaîne un montage étudié plus loin.

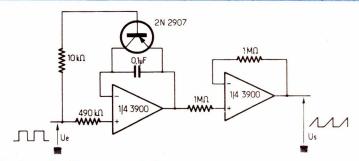


Figure 16 : Capteur de dépassement de temps


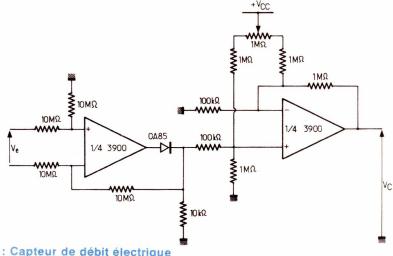


Figure 17 : Capteur de débit électrique

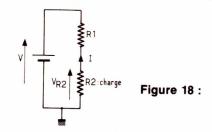

f) CAPTEUR DE DEBIT ELECTRIQUE

Le principe est donné figure 17.


La mesure du débit ou de la consommation de certains appareils continus tels que les alimentations a batteries peut rendre service.


Ex: (figure 18) Si R1 > R2 UR2 ≅ V $I = R1 = 0.1 \Omega$, $R2 = 10 \Omega$ UR1 = 1 V, UR2 = 100 V.

Comme il est impossible de mettre R1 entre la charge et la masse pour que la mise à la terre de l'appareil soit bonne, il ne faut donc mesurer que la tension aux bornes de R1, ce qui est fait, par un étage

différentiel d'impédance d'entrée élevée, grâce à A1. L'amplificateur A2 permet d'ajouter un gain de 10 dans la boucle ainsi que d'annuler, par l'action de P1, un offset apporté par l'ampli différentiel. Nous pou-

vons voir le dessin du circuit imprimé ainsi que son implantation à la **figure 19**, celle-ci comprend un capteur d'intensité et un détecteur de période.

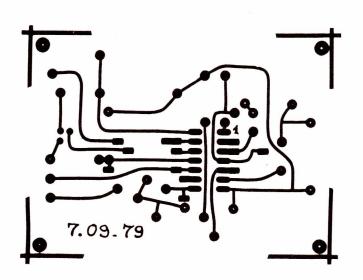

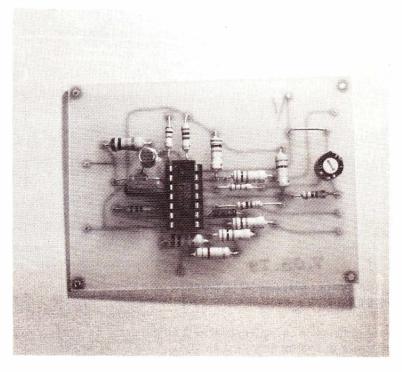

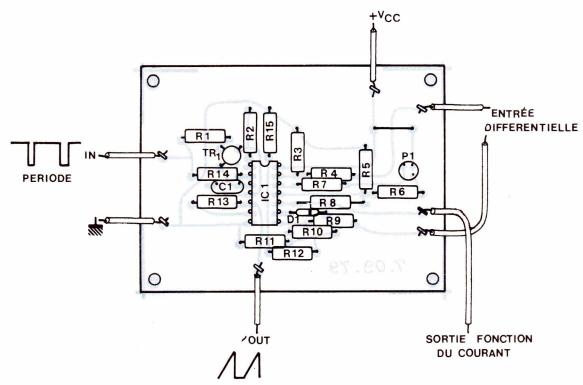


Figure 19:

VI EXTENSIONS

a) MEMOIRE

La détection de dépassement du maximum peut être très court et néanmoins très important, il est donc interessant de se rappeler que le seuil a été franchi, pour cela nous utiliserons une mémoire (Bascule D) du type CD4013 dont l'entrée d'horloge est attaquée par le signal de sortie issue du comparateur, l'entrée D étant à « 1 », la sortie Q passe à « 1 » au front de montée de l'horloge, une remise à « 0 » est

possible individuellement par bouton poussoir (**figure 20**). La sortie Q attaque un PNP qui se sature et allume une LED quand Q est à « 0 ». Voir circuit imprimé et implantation **figure 21**.


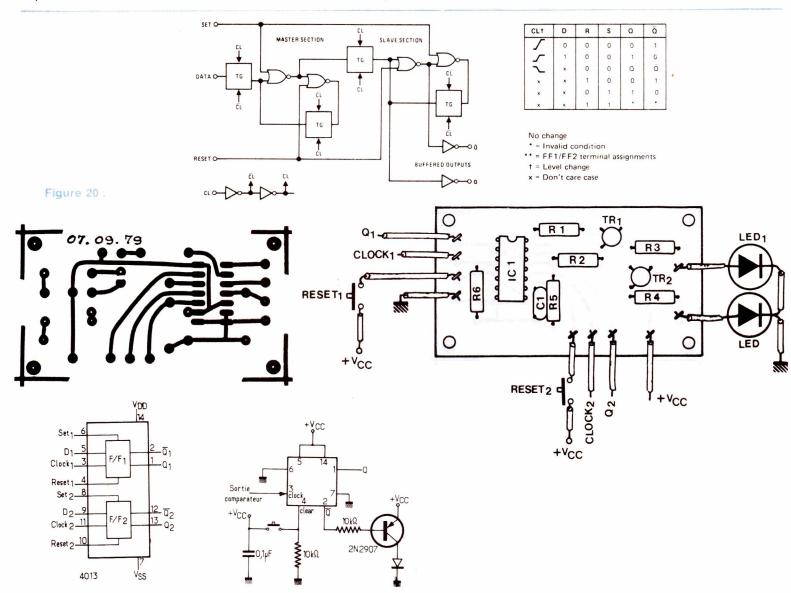


Figure 21:

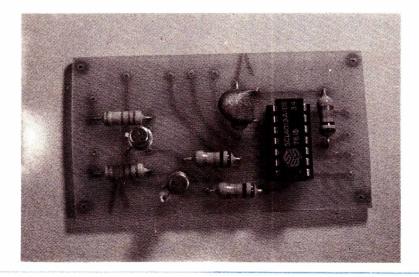

b) LE MULTIPLEXEUR ANALOGIQUE

La construction de deux centrales n'est pas obligatoire pour surveiller 8 entrées analogiques : un multiplexeur CD4053 permet de doubler les possibilités de la centrale en aiguillant 4 entrées parmi huit (**figure 22**). Ce circuit étant très fragile il est conseillé de le souder, le fer débranché avec, si possible, un tapis de masse. Nous trouverons le circuit imprimé et l'implantation à la figure 23.

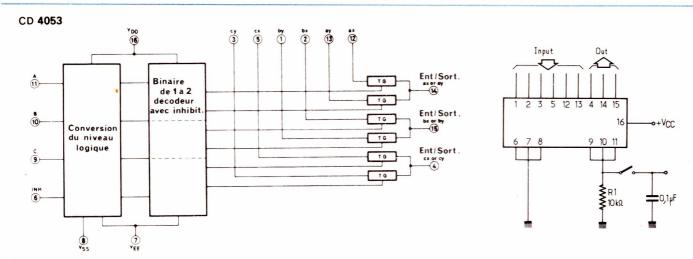


Figure 22:


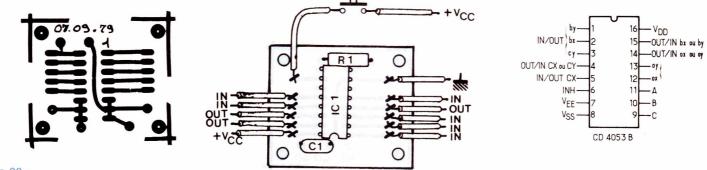


Figure 23:

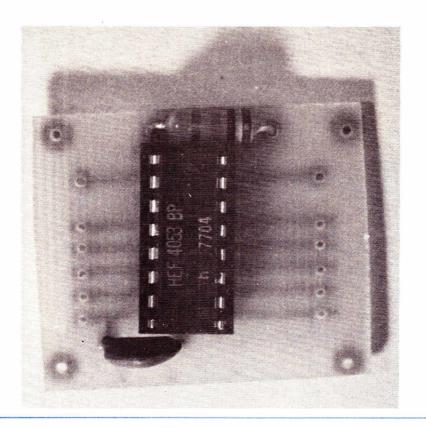

VII INTER CONNECTIONS

Les fils reliant les capteurs seront blindés. Nous vous rappelons que des sécurités minimum sont à prendre si l'appareil est branché directement sur le secteur. L'alimentation peu varier de 6 à 15 volts

VIII CONCLUSION

Vous voici en présence de tous les éléments pour pouvoir réaliser une centrale en fonction de vos dérisatas, la souplesse de l'alimentation permet de la loger aussi bien dans une automobile que dans une habitation sans aucun problème.

Lionel ASSIE

Nomenclature

Centrale R1 $1~\mathrm{M}\Omega$ R2 1 k R3 10 k R4 1 M R5 1 M 10 k R6 R7 1 M R8 1 M 2,2 k R9 R10 1 M R11 2,2k R12 2,2k R13 2,2k R14 1 M R15 1 M R16 2,7 M Ω R17 10 k $P1 \rightarrow P4 : 10 \text{ k}\Omega$ $C1:0,1 \mu F$ C2: 0,1 µF C3: 2,2 µF TR1: 2 M 1711 TR2: 2 M 1711 IC1: LM 3900 IC2: CD 4011 IC3: CD 4001

Détecteur lumière et température

R1: selon capteur D1: 7,2 V 1/2 W R2: 2,2 k C1: 100 µF 25 V C2: 37 HF 10 V

Mémoire

R1 10 k Ω
R2 10 k Ω
R3 2,2 k Ω
R4 2,2 k Ω
R5 10 k Ω
R6 10 k Ω
C1: 0,1 µF
TR1: 2 N 2907
TR2: 2 N 2907
IC1: CD 4013
2 Led
2 Boutons poussoirs

Détecteur courant, et de période

R1 10 k Ω R2 1 M Ω R3 10 M Ω 10 M Ω **R4** 100 k Ω R5 $1 M\Omega$ R₆ R7 $1 M\Omega$ 1 M Ω **R8** 10 M Ω R10 10 M Ω R11 10 k Ω R12 100 $k\Omega$ R13 1 M Ω R14 490 kΩ R15 1 M Ω $C1:0.1\mu F$ $\mathsf{D}\mathsf{1}:\mathsf{1}\mathsf{M}\Omega$ D1: OA 85 TR1: 2 N 2907 IC1: LM 3900

Détecteur vitesse

R1	120 kΩ
R2	$2,2~\text{k}\Omega$
R3	120 kΩ
R4	2,3 k Ω
R5	160 kΩ
R6	160 kΩ
R7	1 M Ω
R8	1 M Ω
R9	1 ΜΩ
R10	1 MΩ
R11	490 kΩ
R12	490 k Ω
C1	0,1μF
C2	22 nF (selon fréquence)
C3	0,1 μF
C4	22 nF (selon fréquence)
IC1	: 74 C 221

IC2: LM 3900

Multiplexeur

 $R1:10~k\Omega$ C1: 0,1 µF IC1: 4053 1 inverseur

CHANGEMENT D'ADRESSE

Boîtes de Circuits Connexion r.D.e.C. 840 et 360 contacts

SIEBER SCIENTIFIC

22, rue François Villon 75015 Paris Usine St-Julien-du-Gua 07190 St-Sauveur-de-Montagut

Tél.: (75) 65.85.93

TOUS LES RADIO-RELAIS 18, RUE CROZATIER **75012 PARIS** Tél. 344.44.50 R.E.R. - GARE DE LYON

SYSMIC

72, rue de Nancy, **44300 NANTES**

composants pour micro-amateurs

microprocesseurs - mémoires afficheurs - claviers - touches circuits intégrés, etc.

– LES PRIX LES PLUS BAS -

REMPLISSEZ ET ENVOYEZ-NOUS CE BON POUR UNE LISTE COMPLETE DE TOUS NOS ARTICLES

NOM		 												
ADRE	SSE	 												

Montages pratiques

I est souvent utile de pouvoir obtenir des durées de temporisation de plusieurs heures avec une bonne précision.


L'exploitation de la constante de temps d'un circuit RC ne permet pas d'obtenir

une précision élevée.

En effet, la résistance de fuite des gros condensateurs nécessaires ne peut être négligée devant la forte résistance de temporisation. Comme les fuites varient en fonction de la température et de divers autres paramètres,

aucune garantie ne peut être donnée quant à la précision obtenue.

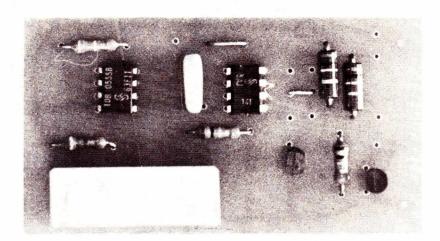Les temporisateurs digitaux représentent une approche plus satisfaisante du problème, mais leur relative complexité ne permet pas de les employer dans tous les cas de figure. Le montage proposé ici se situe à mi-chemin entre les deux solutions précédemment évoquées et permet donc d'escompter une précision de 1 % jusqu'à des durées de l'ordre de 10 heures.



TEMPORISATEUR longue durée

I) LE SCHEMA DE PRINCIPE:

Le type le plus classique de circuit intégré de temporisation est bien sûr le 555. Bien que donné pour des durées de temporisation pouvant atteindre plusieurs heures, il 'savère que la précision de 1 % que nous nous sommes fixée ne peut guère être obtenue, avec des composants RC courants, que jusqu'à 36 secondes environ. La figure 1 montre que notre montage utilise un multivibrateur à 555 dont la période d'oscillation


$$T = \frac{(RA + 2 Rb) C}{1.46}$$

peut être allongée facilement jusqu'à 36 secondes. Ce circuit est suivi d'un diviseur MOS (SAJ 141 Siemens) capable de diviser par 10, 100 et 1 000. Une interconnexion judicieuse au niveau des remises à zéro permet donc, à partir de notre base de temps de 36 secondes d'obtenir des temporisations de 10 heures, 1 heure, et 6 minutes. Toutes les valeurs intermédiaires peuvent bien sûr être réalisées par action sur les éléments de réglage du multivibrateur RA, RB, C dans les limites fixées. On maintiendra RA de l'ordre de 10 RB, sans dépasser 4,7 M Ω , valeur au-delà de laquelle la précision de 1 % n'est plus garantie avec des condensateurs relativement courants. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des condensateurs au polycarbonate, donc non polarisés, que

l'on peut se procurer sans trop de difficultés jusqu'à 10 μ F environ. En cas d'impossibilité, on peut toutefois se rabattre sur un chimique au tantale (polarisé). Pour les essais, on peut même utiliser un chimique ordinaire à l'aluminium, mais sans aucune garantie quant à la précision.

Le poussoir de départ met le diviseur à zéro, ce qui alimente ou désalimente la charge, selon le branchement de l'étage de sortie (B ou A). En fin de cycle, l'état de la charge s'inverse, et le 555 est bloqué par action sur sa broche 4. De cette façon, tout le montage conserve cet état de fin de temporisation jusqu'à la prochaine action sur le poussoir de départ.

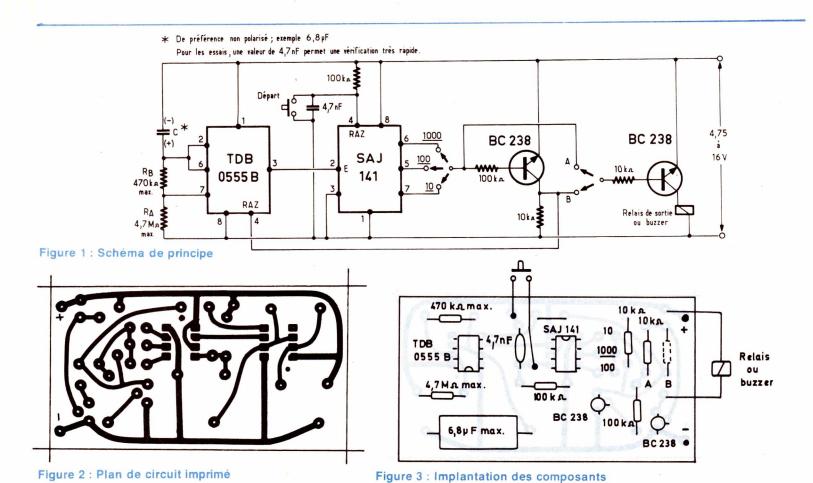Le montage peut donc être utilisé de deux façons complémentaires.



BRANCHEMENT A: à la mise sous tension, la charge est alimentée. L'action sur le poussoir de départ la désalimente pour toute la durée du cycle. Au bout du temps fixé, la charge s'alimente jusqu'à de nouveau nouvel ordre.

BRANCHEMENT B: à la mise sous tension, la charge est désalimentée. L'action sur le poussoir de départ la met sous tension pour toute la durée du cycle. Au bout du temps fixé, la charge se désalimente de nouveau jusqu'à nouvel ordre.

II) REALISATION PRATIQUE:

Le petit circuit imprimé de la figure 2 regroupe tous les composants du montage à l'exception de la charge (relais, buzzer, vovant, automatisme, etc...) pour laquelle le montage extérieur à la carte permet toute application particulière. Les deux circuits intégrés sont présentés en boîtier mini-dip à 8 broches. ATTENTION!

Le SAJ141 est réalisé en technologie MOS ce qui impose les précautions habituelles au point de vue manipulation :

- conserver le circuit jusqu'au dernier moment dans son emballage d'origine.
- ne pas toucher les broches du circuit avec les doigts.
- souder le circuit avec un fer débranché du secteur, et après avoir touché avec sa panne un objet relié à la terre et à l'opérateur (tuyau d'éau, robinet, etc...).
- éventuellement, utiliser un support.

III) CONCLUSION:

Tel qu'il est décrit, ce montage peut assurer les fonctions courantes de temporisation jusqu'à 10 heures environ, et ce avec une précision d'environ 1 %. Des durées très supérieures peuvent être obtenues (plusieurs jours) si une moins bonne précision est acceptable. Pour de telles durées, l'avantage majeur de cet appareil est son prix de revient très inférieur à celui d'un temporisateur digital à référence secteur ou quartz. Sa consommation de 7 mA en mode « compta » permet son alimentation sur des sources autonomes sans difficulté particulière.

Patrick GUEULLE

Nomenclature:

Semiconducteurs:

- 1 X TDB 0555 B Siemens (ou 555)
- 1 X SAJ 141 Siemens
- 2 X BC 238 B Siemens (ou équivalents)

Condensateurs:

1 x 4,7 nF

1 x 6,8 μ F (par exemple) (condensateur de temporisation) au polycarbonate ou à la rigueur chimique au tantale

Résistances 1 /4 W :

 $2 \times 10 \text{ K}\Omega$

2 x 100 KΩ

1 x 470 K Ω max

 $1 \times 4.7 M\Omega max$

résistances de temporisation (de préférence à couche 1 ou 2 %)


Divers:

- 1 circuit imprimé
- 1 relais ou buzzer
- 1 alimentation 4,75 à 16 V 7 mA + consommation relais ou buzzer.

METRIX MULTIMETRE DIGITAL 675 ** MX 502

2000 points de mesure.

- Affichage à cristal liquide de grande dimension 18 mm et très contrasté.
- Polarité automatique.
- Zéro automatique.
- Indicateur de dépassement.
- Virgule commutée en fonction du calibre.
- Sensibilité du premier calibre continu 200 mV — Résolution 0,1 mV. Précision 0,3 %.
- Calibre ohm à faible courant de $0,1~\Omega$ à 20 $M\Omega$.
- Protection 1000 V = et 750 V \approx , 380 V \approx sur les calibres Ω fusibles 1 A et 16 A pour les intensités.
- · Sécurité de l'utilisateur aucune partie métallique accessible. Fusible à haut pouvoir de coupure
- $380 \text{ V} \approx 20\ 000\ \text{A}.$ • Autonomie 250 heures avec piles zinc-carbone, 350 heures avec pile al-
- Simplicité d'emploi commutateur rotatif unique.

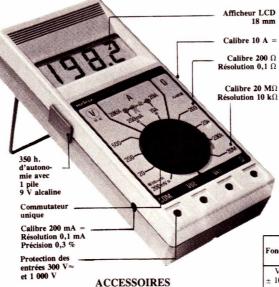

HA 1153. Pince amperemétrique 20 A et 200 A ≈ valeur 28	4 F
Shunt HA 303, 30 A	1 F
Shunt HA 300 300 A =	1 F
HA 1159. Sonde températive — 50 à + 150 °C 46	4 F
MC 127. Gaine caoutchouc	0 F
Batterie rechargeable 9 V 5	
Chargeur pour batterie 9 V	9 F

DISTRIBUÉ PAR

REUILLY COMPOSANTS

79, bd Diderot 75012 PARIS Tél. 372.70.17 Métro Reuilly Diderot

ACER

42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tél. 770.28.31 Métro Poissonnière



LIVRE AVEC ETUI et PINCE

> Conditions spéciales de lancement du 15 octobre au 15 novembre.

AMPERE METRIQUE



VENTE PAR CORRESPONDANCE : Participation aux frais de port 15 F.

ETENDUE DES MESURES

Fonctions	Gammes	Précision L = lecture, C = calibre	Surcharge	z
$V = \pm 100 \mu V$ \dot{a} $\pm 500 V$ $(750 V)$	200 mV 20 V 200 V 500 V	μ 0,3 % L ± 0,1 % C ± 0,75 % L ± 0,1 % C ± 0,75 % L ± 0,1 % C ± 0,75 % L ± 0,1 % C ± 1 % L ± 0,1 % C	750 V ou	2 ΜΩ
V≈ 1 V à 500 V	20 V 200 V 500 V	± 1,5 % L ± 0,5 V ± 1,4 % L ± 0,25 % C ± 1,5 % L ± 0,25 % C	ou	1 ΜΩ
Ω	200 Ω 20 kΩ 200 kΩ	± 0,5 % L ± 0,2 % C ± 0,5 % L ± 0,2 % C ± 0,5 % L ± 0,2 % C	220 V≈ ou 380 V≈ 30 sec.	
I=	200 mA 10 A	± 1,5 % L ± 0,2 % C ± 1,5 % L ± 0,2 % C	1 A 250 V≈ 16 A 380 V≈	
avec pince	20 A 200 A	Voir pince HA 1153	I≈	





Pc = Puissance collecteur max.

ullet ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
Si = Silicium

-	N	0			Vce	F	G	ain	Type	Équi	valences
TYPE	a u r	a r i t é	Pc (W)	(A)	max. (V)	max. (MHz)	min.	max.	de boitier	La plus approchée	Approximative
2 SC 259	Si	NPN	0,800	0,800	90 (Vcb)	250	30	60	Spéc.	2 N 3723	BC 211 A
2 SC 260	Si	NPN	1,6	1	30 (Vcb)	280	50	70	T08	2 SC 1965	TIP 29
2 SC 261	Si	NPN	1,6	1	60 (Vcb)	280	50	70	T08	2 N 5079	2 N 5080
2 SC 262	Si	NPN	1,6	1	80 (Vcb)	280	50	70	T08	2 N 2196	2 N 2197
2 SC 263	Si	NPN	0,100	0,120	15 (Vcb)	200	60	90		BSY 95	2 N 5180
2 SC 264	Si	NPN	0,100	0,120	30 (Vcb)	400	60	90		2 N 4294	2 N 4274
2 SC 265	Si	NPN	0,100	0,120	40 (Vcb)	400	60	90		2 N 4275	BFX 19
2 SC 266	Si	NPN	0,100	0,030	20	200		60	T050	2 SC 920	
2 SC 267	Si	NPN	0,150	0,200	20	30	40		T050	2 SC 182	
2 SC 268	Si	NPN	0,150	0,030	60	90	40		T050		MMCM 248
2 SC 268 A	Si	NPN	0,150	0,030	80 (Vcb)	90	40		T050		MMCM 930
2 SC 268 B	Si	NPN	0,150	0,030	150	75		120	T050	sans	sans
2 SC 269	Si	NPN	0,150	0,150	20	400		90	T050		2 SC 266
2 SC 270	Si	NPN	50	5	75	20	24	92	T03	2 N 5616	2 N 5618
2 SC 271	Si	NPN	0,100	0,020	12	800		70	T050	2 SC 288	2 SC 287
2 SC 272	Si	NPN	0,100	0,020	12	1,2 GHz		70	T050	2 SC 289	2 SC 288 A1
2 SC 273	Si	NPN	0,500	1	120	100		50	T018	BFW 37	2 N 5073
2 SC 280	Si	NPN	0,080	0,010	30 (Vcb)		70	90	Spéc.	BFX 62	2 N 1593
2 SC 281	Si	NPN	0,200	0,100	20	80		170	T01	2 N 3854	2 N 5131
2 SC 281 H	Si	NPN	0,200	0,100	20	180	9		T01	2 N 5132	2 N 3293
2 SC 282	Si	NPN	0,350	0,100	20	200	60		T01	BC 238	BC 238-5
2 SC 282 H		NPN	0,350			100	60		T01	2 SC 284 H	BSX 76
2 SC 283	Si	NPN	0,350	0,100	20	80		170	T01	2 N 5223	BC 238-5
2 SC 283 H	Si	NPN	,		20	180	9		T01	BC 238	BC 148
2 SC 284	Si	NPN	0,350	0,100	35	200	35		T01	MPS 6512	MPS 6513
2 SC 284 H		NPN	0,350	-,		100	35		T01	2 SC 282 H	BSX 76
2 SC 285	Si	NPN	0,500	0,200	50 (Vcb)	320	60		T05	SK 3046	2 N 6010
2 SC 285 A	Si	NPN	0,500	0,200	50 (Vcb)	320	60		T05	SK 3046	2 N 6010
2 SC 286	Si	NPN	0,100	0,010	20 (Vcb)	900	60	80	T050	2 SC 272	2 SC 288
2 SC 287	Si	NPN	0,100	0,010	12	600		70	T050	2 SC 288	2 SC 271
2 SC 287 A	Si	NPN	0,150	0,020	15	1,1 GHz		80	T050	2 SC 288 A	2 SC 288 A1
2 SC 288	Si	NPN	0,100	0,010	12	850		70	T050	2 SC 272	2 SC 271
2 SC 288 A	Si	NPN	0,150	0,020	15	1,1 Ghz		80	T050	2 SC 287 A	2 SC 288 A1



Pc = Puissance collecteur max.

Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax == Fréquence max.

• Ge = Germanium

• Si = Silicium

i.	N	0			Vce	F	G	ain	Type	Équivalences	
ТҮРЕ	a t u r e	a r - t é	Pc (W)	Ic (A)	max. (V)	max. (MHz)	min.	max.	de boitier	La plus approchée	Approximative
2 SC 288 A1	Si	NPN	0,150	0,020	15	1,1 GHz		80	W106	2 SC 288 A	2 SC 287 A
2 SC 289	Si	NPN	0,100	0,020	12	1,1 GHz		70	T050	2 SC 272	2 SC 288 A
2 SC 290	Si	NPN	20	2	40	160	35		T08	2 SC 93	MJ 3101
2 SC 291	Si	NPN	1	3	40	90	40	-	T05	2 N 3506	HEP 243
2 SC 292	Si	NPN	. 1	3	60	90	70		T05	2 N 3420	2 N 3418
2 SC 293	Si	NPN	1	3	80	90	70		T05	2 N 3421	2 N 3419
2 SC 294 1)	Si	NPN	0,300	0,050	12	200		80	R131	2 N 3425	2 N 3424
2 SC 295 1)	Si	NPN	0,300	0,050	15 (Vcb)	200		50	R131	2 N 3425	2 N 3424
2 SC 296	Si	NPN	0,200	0,025	20 (Vcb)	180			T018	2 SC 56	2 N 5132
2 SC 297	Si	NPN	10	3	40	90	25	52	T037	2 N 5786	2 SC 799
2 SC 298	Si	NPN	10	3	60	90	30	173	T037	2 N 5785	2 SC 697
2 SC 299	Si	NPN	10	3	80	90	30	173	T037	2 N 5784	2 SC 697 A
2 SC 300	Si	NPN	0,260	0,100	15	420		85	T018	2 N 2615	2 N 4449
2 SC 301	Si	NPN	0,260	0,100	15	420		85	T018	2 N 2615	2 N 4449
2 SC 302	Si	NPN	0,260	0,100	20	420		85	T018	2 N 3423	2 N 3424
2 SC 303	Si	NPN	0,800	0,500	50 (Vcb)	200	20		T05	2 N 4046	2 N 3724
2 SC 304	Si	NPN	0,800	0,500	60 (Vcb)	220	25		T05	2 N 3299	BFX 97
2 SC 305	Si	NPN	0,800	0,500	80 (Vcb)	220	30		T05	2 N 4047	2 N 3722
2 SC 306	Si	NPN	0,800	0,500	30	150		85	T05	2 N 1837 A	BSY 54
2 SC 307	Si	NPN	0,800	0,500	40	200		85	T05	2 N 2224	BC 635
2 SC 308	Si	NPN	0,800	0,500	60	90	-	65	T05	2 N 3722	BC 637
2 SC 309	Si	NPN	0,800	0,500	80	120		65	T05	2 N 3723	BC 639
2 SC 310	Si	PPN	0,800	0,500	100	120		65	T05	2 SC 1735	BSY 88
2 SC 313	Si	NPN	0,200	0,050	19	1,1 GHz		40	R92	2 SC 684	2 N 2708
2 SC 314	Si	NPN	2	1,2	75 (Vcb)	70	15	40	T08	MM 3737	2 N 3735
2 SC 315	Si	NPN	2	1,2	75 (Vcb)	80	15	40	T08	MM 3737	2 N 3735
2 SC 316	Si	NPN	0,300	0,030	32	150		350	T018	BF 234	BC 108
2 SC 317	Si	NPN	0,350	0,100	70 (Vcb)	240	80	120	T01	2 N 915 A	BFY 27
2 SC 317 A	Si	NPN	0,350	0,100	100 (Vcb) 180	80	120	T01	2 N 2462	2 N 3057
2 SC 317 H	Si	NPN	0,350	0,100	50	100		80	T01	BFY 74	2 SC 1850
2 SC 318	Si	NPN	0,300	0,100	30	170		90	T018	BSY 76	BSX24
2 SC 318 A	Si	NPN	0,300	0,100	30	170		90	T018	BSY 76	BSX 24
2 SC 319	Si	NPN	0,800	0,300	20	350	20		T033	2 N 2883	2 N 2884

¹⁾ Transistor double.



Pc = Puissance collecteur max.

。 Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium Si = Silicium

	N	p 0			Vce	F	G	Gain Type Equi		Equiv	valences
TYPE	t u r e	a i t	Pc (W)	(A)	max. (V)	max.	min.	max.	de boitier	La plus approchée	Approximative
2 SC 320	Si	NPN	0,800	0,500	20	400	20		T033	2 N 2884	2 N 2883
2 SC 321 H	Si	NPN	0,360	0,200	15	300	30		T018	2 N 3210	2 N 2481
2 SC 322	Si	NPN	0,360	0,200	15	450	30	50	T018	2 N 743 A	2 N 744 A
2 SC 323	Si	NPN	0,250	0,100	40 (Vcb)			90	T018	BSX 78	2 N 834
2 SC 324	Si	NPN	0,200	0,025	20 (Vcb)	180		70	T018	2 N 3691	2 N 3692
2 SC 325	Si	NPN	0,250	0,050	12 (Vcb)	1 GHz		70	T018	SK 3009	BFY 78
2 SC 326	Si	NPN	0,250	0,050	20 (Vcb)	1 GHz	100	120	T018	BFW 30	2 N 6601
2 SC 327	Si	NPN	0,250	0,050	30 (Vcb)	1 GHz	100	120	T018	2 SC 1395	2 SC 1396
2 SC 328	Si	NPN	0,200	0,020	30 (Vcb)	1,5 GHz	50	70	T018	2 N 5054	2 N 3570
2 SC 329	Si	NPN	0,200	0,020	30 (Vcb)	1,5 GHz	50	70	T018	2 N 5054	2 N 3570
2 SC 330	Si	NPN	0,200	0,020	20 (Vcb)	3,5 GHz	50	70	T050	2 SC 331	sans
2 SC 331	Si	NPN	0,200	0,020	20 (Vcb)	3,5 GHz	50	70	T050	2 SC 330	sans
2 SC 332	Si	NPN	0,150	0,200	30 (Vcb)	450		75	T018	2 SC 1779	BF 200
2 SC 333	Si	NPN	0,150	0,200	40 (Vcb)	450		75	T018	BF 288	BF 270
2 SB 334	Si	NPN	0,150	0,200	60 (Vcb)	450		65	T018	2 SC 336	2 N 4104
2 SC 335	Si	NPN	0,250	0,200	50 (Vcb)	450		75	T018	2 N 3862	BF 225
2 SC 336	Si	NPN	0,250	0,200	60 (Vcb)	450		75	T018	2 SC 334	2 N 4104
2 SC 337	Si	NPN	0,360	0,020	20 (Vcb)	100		73	T018	2 SC 918	2 N 5399
2 SC 338	Si	NPN	0,360	0,020	70 (Vcb)	100		73	T018	2 N 915	BFY 27
2 SC 339	Si	NPN	0,360	0,020	110 (Vcb)	100		73	T018	MPSD 03	2 N 2316
2 SC 340	Si	NPN	0,100	0,020	20 (Vcb)	130		170		BC 146	BC 146 R
2 SC 340 H 5c)		PNP	12	T. recou		300	35	55	T03	2 SB 339 H	2 SB 441 H
2 SC 341	Si	NPN	0,100	0,020	70 (Vcb)	120		73		2 N 3877	2 SC 780
2 SC 342	Si	NPN	0,100	0,020	110 (Vcb)			73		2 SB 398	2 SB 399
2 SC 343	Si	NPN	0,600	0,500	35 (Vcb)	430	55	 	T05	2 SC 741	2 SC 994
2 SC 344	Si	NPN	0,600	0,500	60 (Vcb)	430	55		T05	BSY 34	BSY 32
2 SC 345	Si	NPN	0,600	0,500	80 (Vcb)	430	55		T05	2 N 5081	2 N 3725
2 SC 346	Si	NPN	0,600	0,700	45 (Vcb)	320	70		T05	2 SC 652	2 SC 198 A
2 SC 347	Si	NPN	0,600		60 (Vcb)	320	70		705	BSY 34	BSY 32
2 SC 348	Si	NPN	0,600	0,700	60 (Vcb)	320	70		T05	BSY 34	BSY 32
2 SC 349	Si	NPN	0,600	0,700	90 (Vcb)	320	70		T05	2 N 3723	BC 211 A
2 SC 350	Si	NPN	0,200		20	180		250	T01	BC 208 B	BC 208 A
2 SC 350 H	Si	NPN	0,200		20	180	9		T01	BC 208 A	BC 208 B



Pc = Puissance collecteur max.

Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax == Fréquence max.

•Ge = Germanium
•Si = Silicium

	N o a i				Vce	F	Gain		Туре	Équivalences	
TYPE	t u r e	a r i t	Pc (W)	(A)	max. (V)	max.	min.	max.	de boitier	La plus approchée	Approximative
2 SC 351	Si	NPN	0,200	0,020	40 (Vcb)	600	40	60	R67	BF 162	BF 163
2 SC 352	Si	NPN	0,750	0,100	30	170		90	T05	2 SC 352 A	2 SC 594
2 SC 352 A	Si	NPN	0,750	0,100	30	170		90	T05	2 SC 352	2 SC 594
2 SC 353	Si	NPN	0,750	0,100	60	170		90	T05	2 SC 353 A	BSY 88
2 SC 353 A	Si	NPN	0,750	0,100	60	170		90	T05	2 SC 353	BSY 88
2 SC 354	Si	NPN	7	1,5	40 (Vcb)	180	100		T05	2 SC 1516 K	2 SC 1013
2 SC 355	Si	NPN	15	2,5	75 (Vcb)	180	100		T060	2 N 6376	2 N 3262
2 SC 356	Si	NPN	0,300	0,200	15	400		60	T046	2 N 2615	2 N 4449
2 SC 360	Si	NPN	0,200	0,100	30 (Vcb)	150	80	120	T046	2 SC 372	2 SC 373 G
2 SC 361	Si	NPN	0,200	0,100	25 (Vcb)	150	40	160	T092	2 SC 362	BC 208 A
2 SC 362	Si	NPN	0,200	0,100	25 (Vcb)	150	70	280	T092	2 SC 361	BC 208 A
2 SC 363	Si	NPN	0,200	0,040	18	150	150	500	T092	BC 208 C	BC 208
2 SC 364	Si	NPN	0,200	0,040	18	150	400	(moy.)	T092	BC 209 C	BC 209
2 SC 366	Si	NPN	0,300	0,400	50 (Vcb)	120	60		R67	BC 582	BSX 79 A
2 SC 366 G	Si	NPN	0,300	0,400	40	120	50		R67	BC 167 A	BC 167 B
2 SC 367	Si	NPN	0,300	0,400	20	120	70		R67	2 N 702	2 N 703
2 SC 367 G	Si	NPN	0,300	0,400	20	120	70		R67	2 N 702	2 N 703
2 SC 368	Si	NPN	0,250	0,100	25	150		250	T018	2 SC 1361	2 SC 1363
2 SC 369	Si	NPN	0,200	0,100	25	150		250	R67	BC 183 K	BC 183 KA
2 SC 369 G	Si	NPN	0,200	0,100	18	150		250	R67	PCB 108	PCB 109
2 SC 369 G/B		NPN	0,200	0,100	18	150	250		R67	PCB 109	BC 208 B
2 SC 369 G/G		NPN	0,200	0,100	18	150	150		R67	PCB 108	BC 208 A
2 SC 370	Si	NPN	0,200	0,100	25	150		40	R67	2 SC 371	BC 183 K
2 SC 370 G	Si	NPN	0,200	0,100	30	200	40		R67	2 SC 371 G	2 SC 394
2 SC 371	Si	NPN	0,200	0,100	25	150		80	R67	2 SC 372	BC 183 K
2 SC 371 G	Si	NPN	0,200	0,100	30	200	40		R67	2 SC 370 G	2 SC 394
2 SC 372	Si	NPN	0,200	0,100	25	150		140	R67	2 SC 373	BC 183 KA
2 SC 372 G	Si	NPN	0,200	0,100	30	200	70		R67	2 SC 373 G	2 SC 394
2 SC 373	Si	NPN	0,200	0,100	25	150		250	R67	2 SC 374	BC 183 KA
2 SC 373 G	Si	NPN	0,200	0,100	30	200	125		R67	BC 183 K	BC 183 KA
2 SC 374	Si	NPN	0,200	0,100	25	150		400	R67	BC 183 KB	BC 184 KB
2 SC 374	Si	NPN	0,200	0,050	12	600		100	R67	BF 160	2 N 2865
2 SC 376	Si	NPN	0,200	0,100	70 (Vcb)	150	50	70	R67	2 SC 980 G	2 SC 780

INITIATION aux transistors VMOS

GENERALITES SUR LES V MOS

Connus depuis quelques années, les transistors V MOS sont fabriqués par plusieurs grands spécialistes des semiconducteurs et des études sur ces transistors ont été publiées dans la presse internationale électronique.

Les V MOS peuvent être utilisés dans de nombreuses applications comme les suivantes : alimentation, amplification basse fréquence, amplification haute fréquence, commutation analogique et commande, circuits temporisateurs, commutation, transducteurs et capteurs.

Avant de passer à la description de quelques montages pouvant être expérimentés par les techniciens amateurs ou professionnels, il est utile de donner des indications rapides sur la technologie V MOS.

Précisons que les renseignements que l'on trouvera ci-après concernant les V MOS, proviennent de documents ITT.

La présente étude est plus particulièrement destinée à l'initiation de nos lecteurs et traite des domaines d'applications très variées de ces transistors plutôt que de réalisations.

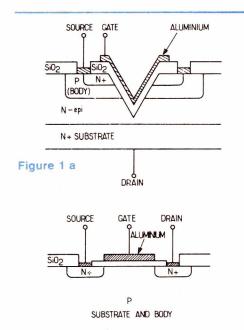


Figure 1 b

Les transistors à effet de champ MOS (ou MOS FET) sont connus comme étant excellents au point de vue des caractéristiques, à l'état conducteur (ON) mais peu favorables à la commutation, cela en raison de la structure qui caractérise les transistors latéraux.

La longueur de canal de laquelle dépend la résistance à l'état conducteur, ne peut être inférieure à une certaine valeur. Une capacité étirée donne lieu à des temps de commutations longs.

A la figure 1 (a) on montre la structure d'un V MOS et à la même figure, en (b) on indique la structure du MOS FET. Dans le V MOS une structure verticale est adoptée d'où une surface moindre. La résistance à l'état conducteur est très réduite et la capacité également. On obtient de bons résultats en haute fréquence, une résistance d'entrée extrêmement élevée et un faible bruit (souffle).

Le V MOS étant plus tolérant aux surcharges, il n'y a pas de deuxième point de claquage (breck down) direct. La résistance à l'état conducteur possède un coefficient positif de température, ce qui assure la protection du V MOS.

Voici au **tableau I** une comparaison entre les V MOS et les transistors **b**ipolaires.

Des V MOS existent en canal P et en canal N.

Voici au **tableau II** les caractéristiques principales des V MOS ITT.

A la figure 2 on a représenté, en A, le schéma du V MOS canal P et en B, celui du V MOS canal N. On remarquera l'orientation des flèches qui suffit à identifier le type de canal. La porte 2 est reliée intérieurement, à la source dans le cas du canal N au drain dans le cas du canal P.

Les deux sortes de VMOS sont complémentaires. Pour une même surface les types canal P ont une résistance, à l'état de conduction, double de celle des VMOS canal N.

On peut définir une diode drain-source, connectée comme suit.

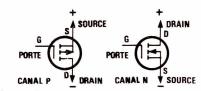


Figure 2

Dans le « canal N » l'anode de la diode est formée par la couche substrat tandis que les couches n + et n -, sources, constituent la cathode (voir **figure 2**). Les caractéristiques de cette diode ne sont pas données dans les tableaux. La diode du V MOS canal P donne lieu à une chute de tension de quelquels volts si les courants sont importants. Dans cette dernière diode, l'anode est la source et la cathode est le substrat-drain.

Paramètre	Bipolaire	V Mos
Résistance d'entrée Ampli. de puissance	10 ³ à 10 ⁵ Ω 100 à 200	10° à 10 ¹¹ Ω 10 ⁵ à 10°
Temps de commutation en conduction	50 à 500 ns	4 ns
Temps de commutation en blocage	500 à 2 000 ns	4 ns
Résistance en conduction Caract. de claquage Montage parallèle	0,3 Ω mauvais 2° p. de chaq. avec circuit spéciaux	

Туре	BD 512	BD 522	BS 170	BS 250
Polarité				- He Life
Car. max.	P	N	N	Р
V _{DS} (porte-source)	— 60	60	30	— 30 V
Ds Ip	— 1,5	1,5	0,5	— 0,5 A
Plot à 25° boîtier Plot à 25° ambiant	10 1,75	10 1,75	0,6	— W 0,6 W
Tj Caractéristiques	150	150	150	150° C
R (on) typique	6,5	2,5	2	4 Ω
maximum	10	4	3,5	7 Ω
Gm typique	150	270	110	80 mA N
Cap. porte	50	35	20	20 pF
Courant faite porte max.	500	500	20	— 20 nA
Seuil porte min.	<u> </u>	0,8	0,5	0,5 V
Seuil porte max.	— 3	2,5	2,5	— 2,5 V
Temps turn on typ.(*)	4	4	4	4 ns
Temps turn off typ. (*)	4	4	4	4 ns
Boîtier	TO 202	TO 202	TO 92	TO 92

Des précautions doivent être prises lors des manipulations des VMOS (voir notices des fabricants). Des radiateurs sont nécessaires dans le cas des montages de puissance.

ALIMENTATION AVEC LES TRANSISTORS V MOS

Dans le domaine des alimentations, les V MOS sont utilisables comme régulateurs linéaires ou à commutation, doubleurs de tension d'alimentation, convertisseurs sinusoïdaux, oscillateurs, sources de courant, commande trois phases des moteurs, etc...

Le schéma du régulateur linéaire est donné à la **figure 3** on reconnait, d'après les indications de la figure précédente que l'on a choisi un V MOS canal P dans cet exemple.

Ce schéma, très simplifié, permet de voir que le transistor sert de résistance régulatrice entre le point + alimentation, non réqulée, et le point + alimentation régulée. La porte G reçoit la tension de réaction qui commande le courant du V MOS, comme dans les régulateurs usuels.

Dans cette application, le V MOS donne de bons résultats en raison de l'absence de tension de saturation. Dans les montages habituels, la tension différentielle sortieentrée est limitée par la tension de saturation du transistor normal servant de résistance variable.

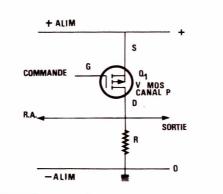


Figure 3

Comme le V MOS en conduction, est purement produit résistif, la résistance différentielle ne dépend que du


Comme le V MOS en conduction, est purement résistif, la résistance différentielle ne dépend que du produit du courant passant par la charge RL par la valeur de cette dernière.

De plus, le courant de commande à appliquer à la porte G, est négligeable, par conséquent, il suffira d'utiliser un amplificateur opérationnel de faible puissance pour la commande.

MONTAGES A COMMUTATION

Un montage à commutation est donné à la **figure 4.** L'impulsion applicable à la porte G est positive et le transistor est un canal N, donc avec le drain D orienté vers la ligne + d'alimentation.

Dans ce montage on trouve une bobine L, une diode D₁ et une capacité C qui doit être spéciale pour les alimentations pour commutation: électrolytiques **spéciaux**,

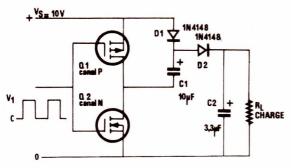

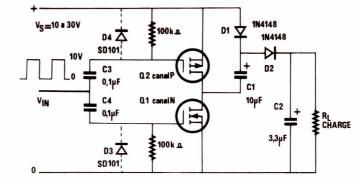


Figure 11

Figure 12

En réalité, en raison des pertes, la tension de sortie est moindre que le double de la tension d'entrée.

On pourra adopter une fréquence d'osciliation de 50 kHz ou beucoup plus élevée.

Soit le montage de la **figure 11** sur lequel on a donné quelques valeurs des éléments.

Les transistors sont :

 $Q_1 = BD 522 /BS 170$ (en bas) canal N $Q_2 = BD 512 /BS250$ (e. haut) canal P.

On choisira la paire BD ou la paire BS.

Supposons que la tension de porte V_s polarise Q_1 à la conduction; le transistor Q_2 est bloqué; Q_1 se charge à la tension Q_2 est virtuellement à Q_2 volt. Lorsque la tension de commande est proche de zéro, Q_1 est commuté au blocage et Q_2 passe à la conduction.

Čela établit le contact entre l'extrémité du bas de C_1 et la tension V_s et l'autre extrémité de C_1 se trouve à la tension $V_s + (V_s - V_{f(D_1)})$ qui est proche de deux fois la tension d'alimentation. A noter que f signifie « forward » (tension directe de la diode D_1). Cette tension est faible devant V_s .

D₁ est, alors, polarisé à l'inverse et C₁ transmet sa charge à C₂ par l'intermédiaire de D₂ qui est à nouveau polarisée dans le sens direct, donc conductrice.

La tension de C₂ augmente et la tension finale dépend des constantes de temps du circuit.

Le cycle se répète et la tension aux bornes de C₂ augmente éventuellement jusqu'à 2 V_s - 2 V_f si aucun courant ne passe par la charge R_L.

Sur Q₁, Q₂ et C₁, les tensions doivent être supérieures ou égales à V_s et celle sur C₂ doit approcher 2 V_s.

Si l'on utilise la paire BD512 - BD522 on pourra monter ces deux transistors sur un même radiateur car leurs drains sont reliés ensemble.

Pour de faibles courants on utilisera la paire BS170 et BS250.

Voici au tableau III, les caractéristiques de sortie du montage de la **figure 11**, avec les transistors BD512 et BD522.

	Т	ableau III		
Vs	Vsortie		Icharge	Rendement
10 V	16,4 V		82 mA	72 %
10 V	17,8 V		18 mA	62 %

Passons au montage de la **figure 12** analogue au précédent et utilisant les mêmes transistors, la paire la plus puissante BD ou la moins puissante BS.

Dans ce montage la tension d'alimentation est plus élevée pouvant atteindre 30 V.

En raison de l'effet de verrouillage des diodes, le signal de commande requis est appliqué aux portes. Les diodes D3 et D4 à connexions indiquées en pointillés, ne sont nécessaires que si les V MOS ne sont pas associées à des diodes zener de protection. Si le signal de commande est à temps rapides de montée et de descente, ce qui est possible avec des VMOS dont la dissipation de puissance est faible, ces diodes devront être du type Schottki par exemple les ITT SD 101.

CONVERTISSEURS ET OSCILLATEURS SINUSOIDAUX

Des convertisseurs et des oscillateurs sinusoïdaux sont également réalisables avec les transistors V MOS. Plusieurs schémas théoriques sont proposés, avec emploi des VMOS cités plus haut.

Les montages des **figures 13 à 17** ont été primitivement réalisés avec des SCR.

Pour la commande de ces convertisseurs on pourra utiliser des circuits intégrés.

Le calcul de ces montages est compliqué en raison du grand nombre de variables dont il faut tenir compte. On peut indiquer que le rapport entre les valeurs de crête et celles continues, des courants et des tensions peuvent être réglées par variation du rapport L2/L1 et du rapport de la fréquence du signal de commande à la fréquence de résonnance propre du circuit.

convertisseur sinusoïdal capacitif demipont.
On y trouve deux V MOS, l'un canal P et

Le montage de la figure 13 est un

l'autre, canal N, les drains étant réunis par les bobines L₁.

La charge est en parallèle sur la bobine L2 et une capacité qui l'accorde.

Le montage de la **figure 14 (A)** est également à demi-pont mais avec prise médiane.

Remarquons l'absence des condensateurs C₁ et C₂et la mise à la masse de l'extrémité du circuit parallèle L₁CR_L.

A la **figure 14 (B)** on a représenté un convertisseur sinusoïdal à pont complet, avec quatre V MOS, deux canal P et deux canal N.

A la **figure 14 (C)** on indique une variante du précédent avec quatre bobines L₁.

Passons au montage de la **figure 15.** On y trouve deux V MOS canal N, une diode zener D₁ de 12 V, quatre diodes normales et deux bobines, L_A à prise médiane et L_B.

En réalité, La est le primaire d'un transformateur adaptateur TS dont le secondaire alimente la charge RL.

La diode zener limite les tensions de commande des portes des transistors Q₁ et Q₂.



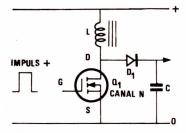


Figure 4

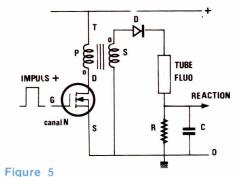

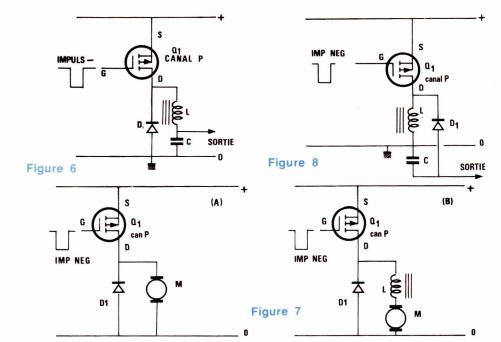

condensateurs en polycarbonate, polypropylène etc., aptes à fonctionner aux HF. Avec ce montage on pourra réaliser un dispositif de variation de lumière fluorescente en faisant varier le rapport cyclique du signal à impulsions appliqué à la porte G (dite aussi « grille »). La variation de ce rapport peut s'effectuer avec ou sans réaction.

Un montage pour lampes fluorescentes est donné à la **figure 5**. A la **figure 6** l'impulsion d'entrée est négative et le V MOS adopté est un canal P, donc avec la source au + alimentation. Ce montage est utilisable pour la commande de la vitesse des moteurs.

A la **figure 7** on donne deux exemples d'application.

En (a), le moteur possède un enroulement à fort coefficient de self-induction ce qui dispense de monter une bobine L.

En (b), c'est le cas contraire et L a été montée en série avec le moteur.

Les montages de filtrage par bobine L des deux cas, sont équivalents. Le cas (b) est à considérer lorsque L du moteur est inférieure à 100 μ F. Voici à la **figure 8** un inverseur de polarité.

CONVERTISSEURS CONTINU A CONTINU

Passons maintenant aux convertisseurs continu à continu dont un premier exemple est donné à la figure 9. Dans ce convertisseur, l'oscillateur est un blocking réalisé avec un V MOS canal P associé au bobinage S1, S2, S3. Le secondaire S3 fournit le signal alternatif à la redresseuse D2, le filtrage étant assuré par C. La tension continue est obtenue entre la sortie et la ligne de masse.

Cette tension continue de sortie dépend du nombre des spires de l'enroulement S₃ du transformateur.

Voici à la **figure 10** un montage convertisseur dont l'oscillateur est un multivibrateur réalisé avec quatre V MOS, trois diodes et un pont redresseur à quatre diodes. Sur ce schéma on a indiqué les VMOS à utiliser.

DOUBLEURS

Nous allons donner des schémas de doubleurs de la tension et alimentation qui sont, en quelque sorte, des convertisseurs continu à continu.

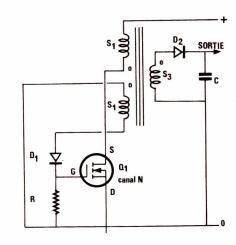


Figure 9


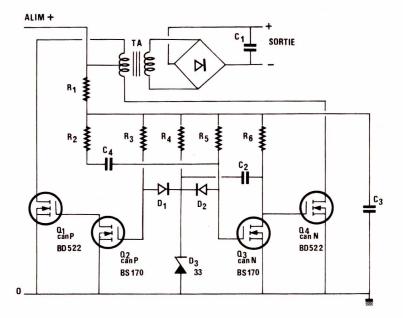


Figure 10

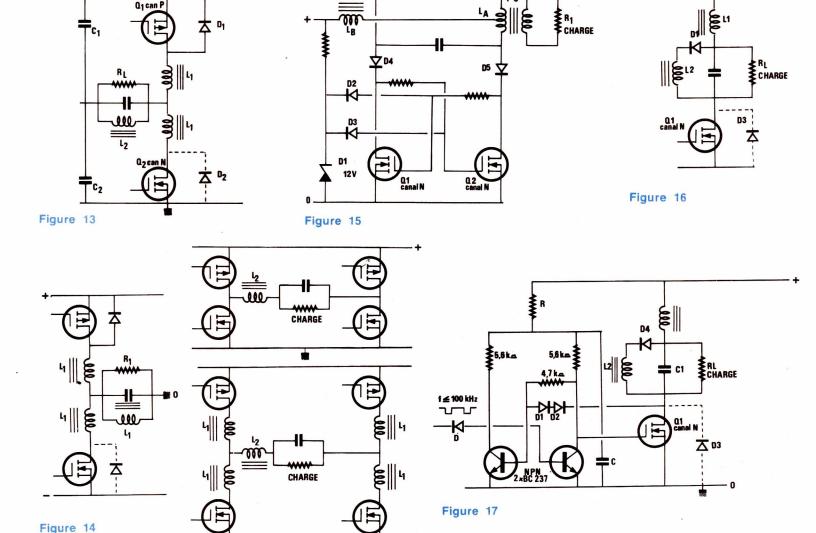

Les diodes D_2 et D_3 empèchent la capacité de la diode zener de se monter en parallèle sur la capacité de porte. Sur les drains, les signaux sont en forme de demi-sinusoïdes avec des amplitudes de crête πV_s .

Il existe des variantes de ce montage dans lesquelles on n'utilise pas les diodes D4 et D5.

Aux figures 16 à 19 on montre l'emploi de V MOS à la place de SCR.


A la **figure 16** on donne le schéma de base inclus dans les montages suivants. On y trouve un V MOS canal N, Q₁, en circuit accordé parallèle CR_LL₂ ou R_L est la charge, une autre bobine L₁ en série avec le circuit parallèle, une diode D₃ facultative.

Comme dans la plupart des montages proposés, une seule alimentation est nécessaire, avec le + à la ligne + et le - à la ligne 0 (zéro).

On retrouve ce circuit de base, dans le montage de la figure 17, à droite sur le schéma. Plusieurs valeurs des éléments sont indiquées mais pas toutes, il s'agit, par conséquent, toujours de schéma d'initation et non de réalisation.

A gauche du schéma se trouve représenté le montage de commande le signal étant de forme rectangulaire, à impulsions négatives, à la fréquence de 100 kHz ou inférieure à celle-ci.

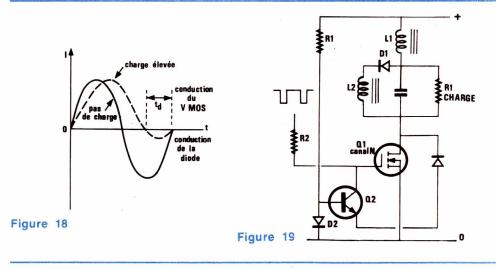La tension de commande est créée par un multivibrateur bistable constitué par deux transistors bipolaires du type BC 237, NPN. On notera que la durée de l'impulsion d'entrée n'est pas critique.



Plusieurs valeurs des éléments sont indiquées mais pas toutes, il s'agit, par conséquent, toujours de schéma d'initiation et non de réalisation.

A gauche du schéma se trouve représenté le montage de commande le signal étant de forme rectangulaire, à impulsions négatives, à la fréquence de 100 kHz ou inférieure à celle-ci.

La tension de commande est créée par un multivibrateur bistable constitué par deux transistors bipolaires du type BC 237, NPN. On notera que la durée de l'impulsion d'entrée n'est pas critique.

A la figure 18 on montre le décalage Td entre le courant passant par le transistor V MOS et celui passant par le réseau L2 C1 RL D4 pendant une durée de fonctionnement au démarrage, lorsque le circuit est déclenché par l'impulsion d'entrée.

Lorsque le courant s'inverse et démarre pour passer par la diode D4, les diodes D1 et D2 ramènent le bistable à l'état primitif.

Un montage plus simple est donné à la figure 19.

On remarquera que d'autres types d'oscillations peuvent être utilisés dans les montages proposés.

Comme applications indiquons les suivantes: lumière fluorescente, polarisation des têtes d'effacement des magnétophones, commande des transducteurs ultrasonores, en particulier ceux du type céramique en forme de disque, ou d'anneaux, en signaux HF pour lumière fluorescente ce qui permettra de faire appel à des bobines « ballast » de moindres dimensions que celles usuelles dans les installations actuelles.

Des montages à fréquence supérieure à 1 MHz sont possibles.

MONTAGES BASSE FREQUENCE A TRANSISTORS V MOS

Dans les applications où la réponse doit être linéaire, les transistors V MOS se montrent particulièrement aptes, leur fréquence de coupure fr étant supérieure à 400 MHz.

Pour des courants supérieurs à 0,2 A environ, le type BD 512 et le type BD 522, ont une pente indépendante du courant. Dans les montages amplificateurs, à commutation, les VMOS se montrent également remarquables, dans les dispositifs d'alimentation.

En ce qui concerne les amplificateurs classe A, toujours parmi les plus appréciés, nous en donnons un schéma très simple à la figure 20 (A).

Le signal à amplifier, est transmis par C à la porte du V MOS canal N. Cette porte, est polarisée par le diviseur de tension R₁-R₂. La résistance R₁ est composée de R₁A fixe et R₁B ajustable. Après amplification, la tension apparaît sur R₁, reliée à la ligne +


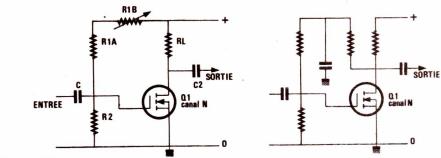


Figure 20

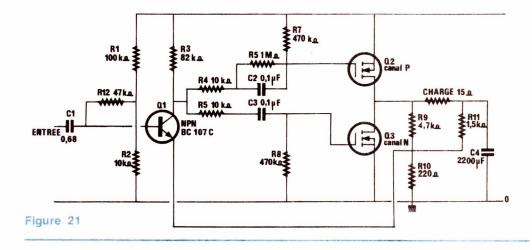

d'alimentation. Le signal est transmis par C_2 à la sortie.

Les valeurs des résistances de polarisation R₁ et R₂ peuvent être élevées.

Des gains au-dessus de 30 dB peuvent être obtenus et ces gains peuvent être atteints dans la gamme des mégahertz. Une résistance peut être insérée dans le circuit de source, non pour la stabilité thermique mais pour réduire les performances du montage, par contre-réaction.

Dans le montage (B) de la même figure, la polarisation du transistor est stabilisée par contre-réaction s'exerçant entre le drain et la porte.

AMPLIFICATEUR CLASSE ABC

Son schéma est donné à la **figure 21** sur laquelle nous avons pu indiquer toutes les valeurs des éléments.

Comme semi-conducteurs on a utilisé un transistor NPN, BC 107C et un étage final composé de Q2 et Q3. Q2 est constitué par deux BD512 montés en parallèle; Q3 est un seul BD522. Q2 est un « canal P » et Q3 un « canal N ». On a désigné cet amplificateur comme étant en classe ABC parce que l'un des transistors fonctionne d'une manière proche de la classe A et l'autre, en classe C.

Avec le montage proposé, on a recherché le minimum de composants et non la réduction, au maximum, de la distorsion.

On notera le montage en source commune des transistors Q₂ et Q₃, les drains étant réunis pour constituer la sortie. Cette disposition est favorable au montage des transistors sur un seul radiateur, les drains étant connectés aux boîtiers métalliques de T0202.

La résistance à la conduction des transistors « Canal P » est plus de deux fois supérieure à celle des « canal N ». De plus, la pente gm est également inférieure. Le remède a été de monter deux V MOS canal P en parallèle.

Le premier étage fonctionne avec un faible courant et un gain élevé, ce qui diminue le souffle. La résistance d'entrée, de l'ordre de 50 K Ω peut être augmentée en donnant à R₁₂ une valeur plus élevée. Le collecteur de Q₁ est connecté aux portes de Q₂ et Q₃ par des réseaux RC.

La charge de R_L de 15 Ω (un HP par exemple) est en série avec C₄ de 2 200 μ F. On a effectué la contre-réaction à partir du point commun de R₉, R₁₀ et R₁₁. La bande passante est 35 Hz à 125 kHz mais la distorsion croît, au-delà de 25 kHz. Référence Doc. ITT.

F. JUSTER

Comment réaliser les circuits imprimés comme un professionnel!

METHODE PHOTO « SENO PHOTOTRANSFERT »

- · Poser le film SENO sur le document à repro-
- Insoler 6 minutes le film avec une lampe « Light-Sun ».
- Tremper 2 minutes dans le bain révélateur.
- Tremper ensuite dans le bain de fixateur. Le film est terminé directement en positif.
- Reporter le film sur une plaque présensibilisée.
- Insoler avec une lampe UV environ 2 minutes.
- Tremper dans le révélateur pendant 2 minutes.
- Passer au bain de perchlorure.
- Nettoyer la plaque avec un solvant.

LE CIRCUIT EST FINI



MATERIEL **NECESSAIRE**

Film SENO Phototransfert 35,00	F
Révélateur et fixateur 34,00	F

« Light Sun » . . 29,50 F

98,50 F

MÉTHODE DE TRAÇAGE DIRECT

- Désoxyder et dégraisser le cuivre avec la gomme. Reporter les signes transfert sur la plaque de
- cuivre.




- Relier les signes transfert à l'aide du stylo DALO ou des bandes transfert.
- Plonger dans le perchlorure et agiter.
- Rincer et nettoyer avec un solvant.

LE CIRCUIT EST TERMINE

MATERIEL NECESSAIRE

MAILMILL MECE		
Signes transfert, par	type:	
La feuille		2,70 F
Le rouleau		11,50 F
Stylo pour gravure di	recte	
DALO 33 PC		19,00 F
Gomme abrasive déte	ersive Polifix	11,50 F
Perchlorure de fer		
Présensibilisé	Bakélite	Epoxy
75 x 100	7.50 F	
	13,00 F	
	44,00 F	
Révélateur 1/2 litre .		
GS 3300 - gravure		
•		

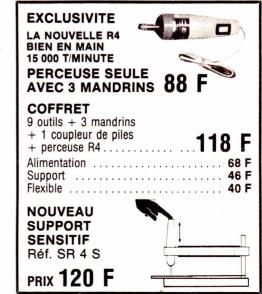


Liste des revendeurs sur demande contre 2,40 F en timbres

dapimport 10 bis, rue des Filles-du-Calvaire

75003 Paris Tél. 271.37.48

Performances haut de gamme.

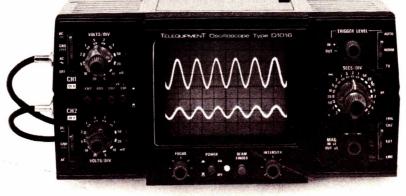

Monoblocs, compacts, robustes, faciles à utiliser et à transporter, les 4 appareils de la série 1000 vous offrent à des prix très accessibles, des oscilloscopes bénéficiant d'excellentes performances Par exemple: l'adoption du mode de déclenchement "crête à crête" automatique, le choix de la source de ce déclenchement (CH 1, CH 2 ou extérieur). la facilité d'utilisation : recherche automatique de trace (beam finder), etc. Une garantie supplémentaire : TELEQUIPMENT, du fait de son appartenance au groupe TEKTRONIX vous offre un service après-vente réputé et efficace.

Découvrez TELEQUIPMENT, une gamme complète d'oscilloscopes, comprenant également des oscilloscopes à tiroirs à mémoire, alimentés par batterie incorporée, simple ou double base de temps, etc

Leurs performances sont dans vos prix

GROUPE TEKTRONIX

Division Mesure Electronique - B.P. 13 - 91401 Orsay - Tél.: 907.7827

Centres régionaux : Aix-les-Milles Tél.: (42) 26.62.03 - Lyon Tél.: (78) 76.40.03 - Rennes Tél.: (99) 51.21.16 - Strasbourg Tél.: (88) 39.49.35 - Toulouse Tél. (61) 40.24.50

CPV.
D 1016, 2 voies, 15 MHz, véritable XY
Coupon-réponse à retourner à TEKTRONIX Division Mesure Electronique Promotion des Ventes, 3.P. 13 - 91401 ORSAY - Tél.: 907.78.27
/ M / Société / Activité
/ Fonction/ Adresse
/ Tél
désire recevoir sans engagement de sa part : □ une documentation sur la gamme TELEQUIPMENT □ la brochure "PRINCIPE DE L'OSCILLOSCOPE"

Photo André Versailles

MONTAGES PRATIQUES à circuits intégrés

LES APPLICATIONS DU LM 381

Le circuit intégré LM 381 est un double préamplificateur convenant dans un grand nombre d'applications, mais plus particulièrement, dans les domaines de la radio, TV, BF haute fidélité et stéréophonie.

Ce CI se caractérise par un faible souffle ce qui le destine aux montages où le signal d'entrée est de faible amplitude. Il existe deux variantes de ce CI, le LM 381 et le LM 381 A. Une seule source de tension peut alimenter ce circuit.

Voici ses principaux avantages:

- 1° Faible souffle (ou bruit), 0,5 μ V à l'entrée.
 - 2° Gain élevé 112 dB en boucle ouverte.
 - 3° Une seule source, de 9 à 40 V.
 - 4° Réjection d'alimentation 120 dB.
- 5° Tension de sortie crête à crête élevée : V_{cc} $2\ V$
- 6° Large bande, gain unitaire à 15 MHz. 7° Large bande en puissance 75 KHz à 20 V crête à crête, à la sortie.
 - 8° Compensation interne.
 - 9° Protection contre les courts-circuits.
- Le LM 381 est monté dans un boîtier 2 fois 7 broches, « DUAL IN LINE », comme indiqué à la **figure 1.**

Les deux amplificateurs intérieurs sont identiques.

On peut voir que les branchements des deux amplificateurs sont dans le même ordre, de 1 à 7 et de 14 à 8, sauf en ce qui concerne la masse (négatif de l'alimentation) qui est au point terminal 4 et le + V_{cc} (+ alimentation) qui est au point 9.

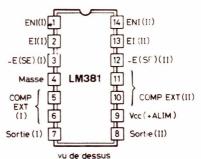


Figure 1

Les points 3 et 12 correspondent à des entrées inverseuses effectuées sur les émetteurs réunis de la paire différentielle de transistors intérieurs Q₁ et Q₂.

A f = 100 Hz le gain en boucle ouverte (sans contre-réaction) est de 16 000 V N (V N signifie volts sortie-volts entrée); en entrée différentielle.

Si l'entrée est unique, le gain atteint 320 000 fois, en V N. Le courant d'alimentation est de 10 mA, avec R_L infinie. Les résistances d'entrée sont, $100 \, k\Omega$ à l'entrée NI et 200 $k\Omega$ à l'entrée inverseuse. A l'entrée, la tension maximum admissible est de 300 mV efficaces. La séparation entre les deux canaux est de 60 db à $f=1 \, kHz$.

La distorsion totale a un gain de 60 dB et à f = 1 kHz est de 0,1 %.

AMPLIFICATEUR « PLAYBACK »

Il s'agit d'un amplificateur pour écoute, en magnétophone. Sur le schéma de la figure 2, on peut voir que la tête de reproduction TM du magnétophone est connectée à l'entrée non inverseuse 1 (ou 14) et à la masse 4. Les points indiqués entre parenthèses sont ceux de l'élément « deux », les autres désignant le premier élément amplificateur du CI.

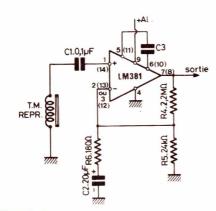


Figure 2

Remarquons le + alimentation au point 9, commun aux deux canaux. Le signal amplifié est obtenu à la sortie 7 (8). La correction conforme aux normes est réalisée grâce à la boucle de contre-réaction disposée entre la sortie 7 (8) et l'entrée inverseuse 2 (13) ou 3 (12), les deux possibilités donnant des résultats aussi bons.

On remarquera aussi le circuit de compensation extérieure, réalisé avec le condensateur C₃, monté entre les points 5 et 6 ou 11 et 10 selon le canal considéré.

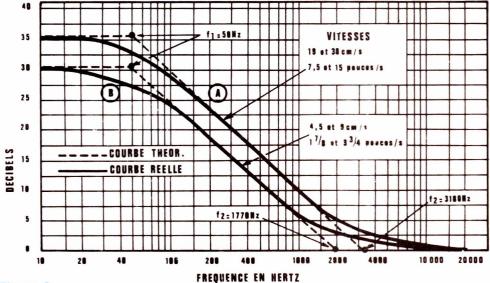


Figure 3

Les valeurs des éléments ne sont pas indiquées sur le schéma car nous pouvons les calculer à l'aide de formules très simples proposées dans les documents NATIONAL, qui nous ont permis de rédiger cette étude.

Examinons d'abord la **figure 3** qui donne les deux courbes NAB d'égalisation pour les quatre vitesses usuelles en magnétophone,

- (1) 38 cm/s = 15 pouces/seconde,
- (2) 19 cm/s = 7.5 pouces/seconde,
- (3) 7.5 cm/s = 4.75 pouces par seconde,
- (4) 3,75 cm/s = 1.7/8 pouces par seconde (environ).

La courbe A est commune aux deux grandes vitesses et la courbe B convient aux deux faibles vitesses. Ces courbes correspondent à la reproduction (écoute) nommée « play-back » en anglais.

Remarquons que les courbes théoriques sont tracées en traits interrompus et les courbes réelles en traits continus. Les calculs des éléments du préamplificateur play-back se font en tenant compte des fréquences charnières indiquées sur les courbes. Soit la courbe A. La fréquence charnière la plus basse est f1 = 50 Hz et sur la même courbe, la fréquence charnière la plus élevée est F2 = 3 180 Hz.

Le montage de la **figure 2** donne une réponse linéaire en fonction de la fréquence. Le gain à la fréquence médiane de la bande passante est donné par la formule.

$$G = \frac{R_4 + R_6}{R_6}$$

Prendre les valeurs indiquées sur le schéma.

Considérons maintenant le schéma de la figure 4 qui convient mieux dans les applications musicales des magnétophones. Sur ce schéma on a précisé les valeurs calculées des éléments. Nous allons toutefois indiquer les formules qui ont permis de les calculer.

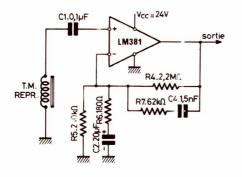


Figure 4

Remarquons le circuit de contre-réaction composé des éléments R₅, R₆, C₂, R₄, R₇ et C₄ qui permet d'obtenir une courbe descendante comme la courbe B de la **figure 3**.

Cette contre-réaction s'exerce entre la sortie du Cl et l'entrée inverseuse (-). Le signal engendré par la tête de reproduction, est transmis par C_1 de $0,1~\mu F$ à l'entrée non inverseuse du LM 381. Celui-ci est alimenté sous 24 V, avec le + 7 au point 9 et le - au point 4 et à la masse.

Pour les numéros des points de terminaison se reporter au schéma de la **figure**2. La sortie de cet amplificateur correcteur
NAB se branchera à l'entrée de l'amplificateur (ou préamplifcateur) de tonalité qui sera étudié plus loin.

Passons maintenant au calcul des valeurs des composants du schéma. En premier lieu on prendra $R_5=240~k\Omega$ et $R_4=2,2~M\Omega$, ces valeurs ayant été déterminées préalablement par le calcul et expérimentalement en tenant compte des caractéristiques particulières du CI adopté.

On a fixé à f1 = 50 Hz, la fréquence charnière du côté des basses. On calculera d'abord.

$$C_4 = \frac{1}{2 \pi f_1 R_4} \mu F$$

et on trouvera avec R4 = 2,2 M $\Omega_{\rm r}$ la valeur de 1 446 pF arrondie à,

$$C_4 = 1500 pF$$
.

Le calcul, dans ce type de formules se fait avec les unités suivantes : f en hertz, R en mégohms et C en microfarads. (ou R en ohms et C en farads).

La valeur de R7 est donnée par la relation,

$$C_4 = \frac{1}{2 \pi f_2 R_7} \mu F,$$

de laquelle on tire.

$$R_7 = \frac{1}{2 \pi f_2 C_4} M\Omega$$

En remplaçant C₄ par 0,0015 μ F et F₂ par 1770 Hz (courbe B) on trouve,

$$R_7 = 62 \text{ k}\Omega$$
.

Ensuite on calculera le gain de tension de l'amplificateur à la fréquence f = 1000 Hz, à l'aide de la formule,

$$A_V = \frac{0.5 \text{ V eff}}{0.0008} = 625 \text{ fois}$$

dans laquelle on donne la tension de sortie au numérateur et celle d'entrée au dénominateur toutes deux en volts efficaces. Le même gain exprimé en décibels est,

$$A_{v}(dB) = 56 dB$$

A noter toutefois que le gain à $f_2 = 1770$ Hz est de 5 dB inférieur à celui à 1000 Hz, comme on peut le voir à la **figure 3.** De ce fait, ce gain est de 51 dB, correspondant à 355 fois (ou 355 V N).

On a ensuite,

$$R_7 = R_6$$

$$R_6 = 355$$

ce qui donne, avec R7 = 62 k Ω , R6 = 175 Ω , valeur arrondie à 180 Ω .

En écrivant ensuite que $X_{C4} = R_7$ à f = 40 Hz, on trouve $C_4 = 20 \ \mu F$.

La valeur de C₁ n'est pas critique. Elle doit satisfaire la relation,

$$f = \frac{1}{2 \pi R_i C_4}$$

ou R_i = résistance d'entrée du CI et f = fréquence basse du signal à transmettre. Avec R_i = 0,1 M Ω et f = 15,9 Hz on trouve,

 $C_1 = 0.1 \mu F$

Les valeurs calculées ont été indiquées sur la **figure 4**. Ce montage nécessite toutefois quelques secondes pour atteindre l'état conducteur lorsque l'alimentation de 24 V est appliquée. Ce temps est donné par.

$$ton = -R_4 C_2 ln (1 - \frac{2,4}{V_{cc}})$$

avec $V_{cc} = 24 \text{ V}$ donc 2,4 $N_{cc} = 0,1 \text{ et In est}$ le logarithme népérien de 0,9. On a ln (0,9) = -0,105. Par conséquent,

 $ton = 0,105 \cdot 2,2 \cdot 20 = 4,6$ secondes, donc une valeur proche de 5 secondes.

Un montage à réponse plus rapide sera obtenu si le produit R₂ C₂ était de plus faible valeur.

On pourra alors adopter le schéma de la 1**re 5** dans lequel on a introduit la résistance Ro qui, avec R's forme un diviseur de

La valeur de Ro se déduit du fait que R'6 Ro en parallèle doivent être égales à R6 du

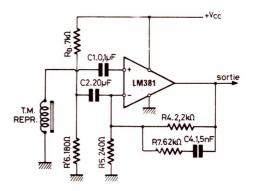


Figure 5

montage précédent. Dans le montage différentiel, Ro se calculera d'après la relation.

$$R_D = \frac{(V_{cc} - 1,2) R'_6}{1.2}$$

et dans le montage à entrée unique,

$$R_D = \frac{(V_{cc} - 0.6) R'_6}{0.6}$$

Ainsi, avec la deuxième formule ci-dessus, avec $R'_6 = R_6$, on trouve,

$$R_D = 7020 \Omega$$

Les autres valeurs sont celles du montage précédent. Si l'alimentation n'est pas assez filtrée, on adoptera le montage de la figure 6 dont nous donnons le schéma, les valeurs calculées.

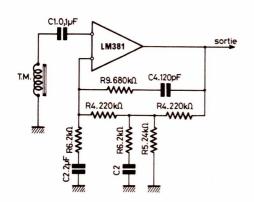


Figure 6

MONTAGES ENREGISTREURS


Voici maintenant les montages enregistreurs pour magnétophone « musical ». Un montage correcteur NAB est représenté à la figure 7. La plupart des valeurs des éléments sont indiquées sur le schéma. Grâce à une contre-réaction étudiée et calculée soigneusement, on obtient la correction selon une courbe montante compensant la courbe descendante adoptée à la reproduction (figure 8).

Les valeurs sont, $V_{cc}=24$ V, tête d'enregistrement nécessitant un courant de 30 μ . La tension de sortie est 10 mV crête à crête. Le gain à 1 000 Hz est 150 V V ou 43,6 db.

D'autre part, le réseau L₁ C_E est un circuit résonnant parallèle qui doit présenter une impédance élevée à la fréquence de polarisation d'enregistrement, ce qui évite la distorsion d'intermodulation.

Soit par exemple f = 100 000 Hz. La formule de Thomson donne,

100 000 =
$$\frac{1}{2 \pi \sqrt{\text{L1 G6}}}$$

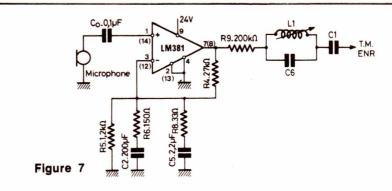

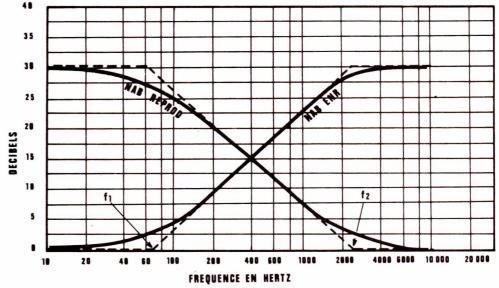


Figure 8

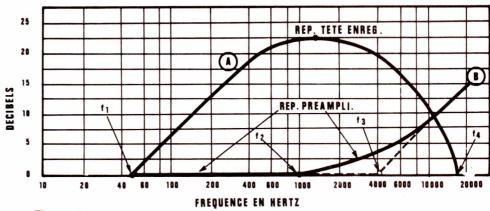


Figure 9

de laquelle on tire, avec $C_6 = 1 \text{ nF}, L_1 = 2,5$

$$L_1 C_6 = \frac{1}{4 \pi^2 10^{10}}$$

Adopter pour C₁ une capacité de 1 µF ou plus, pour une bonne transmission des signaux aux plus basses fréquences.

Plus C₁ est de forte valeur, meilleure est la transmission des signaux aux BF. Voici maintenant la méthode de calcul du montage de la **figure 7**. On considérera la courbe NAB ENRE-GISTREMENT qui est complémentaire de la courbe NAB REPRODUCTION, l'une étant montante et l'autre descendante.

Remarquons les fréquences charnières, sur les courbes théoriques et sur les courbes réelles mesurées sur les préamplificateurs. Il convient toutefois de tenir compte de la réponse de la tête d'enregistrement qui est donnée à la **figure 9.** La courbe (A) donne cette réponse tandis que la courbe (B) donne celle du préamplificateur.

Bien entendu, la courbe (A) ne correspond qu'à un type bien déterminé de tête d'enregistrement choisie parmi les meilleures. C'est une tête pour 4 pistes.

La courbe (B) indique la réponse du préamplificateur réalisé pour la tête considérée. La composition des deux courbes doit donner la caractéristique de la norme NAB à l'enregistrement, de la figure précédente.

La fréquence F3 donnée par,

$$F_3 = \frac{1}{2 \pi C_5 R_6}$$

où f3 est la fréquence, à atténuation de 3 dB, $f_3 = 4000$ Hz. On déduit de la formule suivant la valeur de,

$$R_8 = \frac{1}{2 \pi f_4 C_5}$$

où f4 est la fréquence à laquelle le gain est nul. D'autre part R9 est choisie de manière à obtenir le courant d'enregistrement convenant à la tête utilisée,

$$R_9 \ = \frac{V_0}{\underbrace{i_9}}$$
 ou i_0 = courant d'enregistrement.

Soit le cas d'un amplificateur alimenté sous Vcc = 24 V et un courant d'enregistrement de 30 μ A = 0,00003 A = i_o. On suppose que le montage est à entrée unique comme dans le schéma.

L'équation suivante donne la valeur de,

où VBE = 0.6 V et IFB = courant de la boucle de contre-réaction. Ce courant est égal à 0.1 mA = 0.00001 A.

On obtient,

$$R_5 = \frac{0.6}{0.0005} = 1200 \Omega$$

La valeur de R4 est alors,

$$R_4 = \frac{V_{cc}}{1,2} - 1 \qquad R_5$$

ce qui donne,

$$R_4 = 22 \text{ k}\Omega$$
 environ.

Comme la tension de sortie maximum du LM 318 est (Vcc - 2 V) crête à crête, cette tension sera 24 -2 = 22 V crête à crête ce qui correspond à 7,8 V efficaces. En effet,

V_{eff} = (V crête à crête)/2,82

On adoptera toutefois une valeur moindre,

Vo = tension de sortie = 6 V On trouve ensuite la valeur de R9,

$$R_9 = \frac{V_9}{i_9} = \frac{6}{0,0003} = 200 \text{ k}\Omega$$

La fréquence de coupure (cut-off) est f4 = 16000 Hz (voir figure 9) et celle à laquelle la réponse de la tête d'enregistrement est atténuée de 3 dB par rapport au gain maximum est $f_3 = 4kHz$.

Le gain médian est défini comme correspondant à un gain de 12 db au-dessous du gain maximum. Il est égal à,

$$G_{m} = \frac{R_{4} + R_{6}}{R_{6}} = \frac{22000 + R_{6}}{R_{6}}$$

Le gain maximum (vers 1600 Hz) est de 600 fois soit 55,6 dB. De ce fait, le gain Gm est de 43,6 dB, ce qui correspond à 150 fois. On a par conséquent,

d'où l'on tire.

$$R_6 = 150 \Omega$$
 environ

$$C_2 = \frac{1}{2 \pi f_1 R_6}$$

avec f₁ = 50 Hz, on obtient, $C_2 = 21,23 \mu F$ arrondi à,

$$C_2 = 20 \ \mu F$$
.

Ensuite, de C₅ =
$$\frac{1}{2\pi \text{ fs } \text{Re}}$$

avec f3 = 400 Hz, on obtient, $C_5 = 0.27 \mu F$ environ.

d'autre part, de :

$$R_8 = \frac{1}{2 \pi f_4 C_5}$$

avec f4 = 16000 Hz et C₅ = 0,27 μ F on tire

 $R_8 = 36.8 \Omega$ que l'on arrondit à

$$R_8 = 33 \Omega$$

Toutes ces valeurs, ont été inscrites sur le schéma de la figure 7 après avoir été calculées dans l'ordre indiqué, en tenant compte des valeurs des fréquences F1 à f4.

PREAMPLIFICATEUR PHONOGRAPHIQUE


La correction à appliquer au gain de l'amplificateur qui doit suivre un pick-up phonographique dépend du genre de PU: piezo-électrique à cristal, céramique, magnétique et tous autres, moins usuels.

Dans une moindre mesure, la correction dépend aussi du type de PU, dans une même catégorie, mais il est toujours possible d'améliorer la correction en agissant sur les réglages de tonalité qui sont inclus dans une bonne chaîne à haute fidélité.

Tous les pick-up nécessitent un circuit correcteur. Nous étudierons surtout le montage préamplifcateur-correcteur applicable aux pick-ups magnétiques à réluctance variable. Ceux-ci donnent en général la meilleure qualité musicale mais certains PU céramiques permettent d'obtenir d'aussi bons résultats. Ces PU sont d'ailleurs très chers.

Indiquons aussi que ces derniers fonctionnent sur une tension d'entrée de 0,1 à 2 V efficaces, selon le modèle choisi. Par contre, les PU magnétiques ne donnent qu'une tension très faible, de 3 à 10 mV. Au tableau I, on indique les tensions pour cinq modèles de haute qualité.

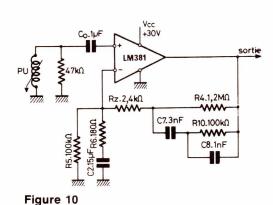A la figure 10 on donne le schéma de l'amplificateur pour PU magnétique avec toutes les valeurs des composants. La courbe RIAA de l'amplificateur correcteur est tracée à la figure 11.



Fabricant	Modèle	Sortie à 5 cm/s
Empire scientific	999	5 mV
	888	8 mV
Shure	V 15	3,5 mV
	M 91	5 mV
Pickering	V15 AT3	5 mV

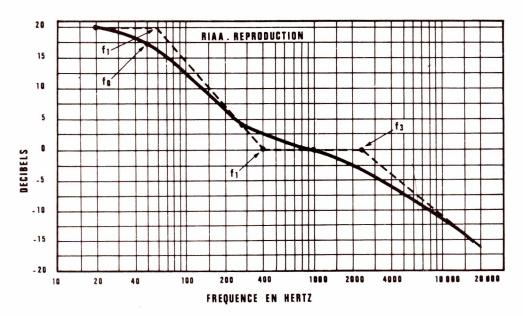


Figure 11

Sur celle-ci on remarquera la courbe théorique en traits interrompus et la courbe réelle, en trait continu.

Les fréquences charnières, f₁, f₂, f₃, sont inscrites sur la courbe théorique. Leurs valeurs sont :

$$f_1 = 50 \text{ Hz}$$

 $f_2 = 500 \text{ Hz}$
 $f_3 = 2200 \text{ Hz}$

On considérera aussi la fréquence, $f_0 = 40 \text{ Hz}$

à laquelle le gain est inférieur de 3 db environ au gain à 50 Hz. En revenant au tableau I on notera qu'un PU magnétique a une tension de sortie qui dépend de la vitesse linéaire. Par exemple si la tension de sortie est de 1 mV pour une vitesse de 1 cm/s elle sera de 5 mV pour une vitesse de 5 cm/s, si ce PU considéré est caractérisé par une tension de 1 mV par cm/s.

Il faut aussi considérer la sensibilité du PU magnétique en fonction de la vitesse maximum de modulation limite des disques stéréophoniques.

Dans le cas des caractéristiques RIAA d'enregistrement des disques, la vitesse de 25 cm/s est le maximum dans la gamme 800 à 2 500 Hz. De bonnes qualités d'enregistrement sont obtenues avec des vitesses de 3 à 5 cm/s.

Voici maintenant le mode de calcul des composants et des résultats pouvant être obtenus par le montage de la figure 10 qui doit corriger la réponse selon la courbe de la figure 11.

Les résistances R₄ et R₅ produisent les polarisations continues des composants intérieurs du Cl. Elles sont calculables à l'aide des formules suivantes.

L'équation donnant Rs est

$$R_5 = \frac{2 \text{ VBE}}{10 \text{ Io}_2} = \frac{1.2}{5 \cdot 10^{-6}} = 240 \text{ k}\Omega$$

On prendra,

 $R_5 = 100 \text{ k}\Omega \text{ seulament.}$

Ensuite on calculera R_7 en écrivant que la réactance de C_7 à $f = f_2 = 500$ Hz est égale à R_{10} , ce qui donne,

$$C_7 = \frac{1}{2 \pi f_2 R_{10}}$$

La fréquence f3 est déterminée lorsque la réactance de C8 est égale à R10, ce qui donne

$$C_8 = \frac{1}{2 \pi f_2 R_{10}}$$

La résistance Rz sera fixée à 10 R₆.

Voici un exemple numérique applicable à un préamplificateur alimenté sous 30 V, avec un PU de 0,5 mV par cm/s, permettant de fournir à un amplificateur, une tension efficace de 5 V à son entrée. Cette tension est à la limite au-delà de laquelle il y aura surcharge.

La valeur de R4 est donnée par la relation.

$$R_4 = \frac{Vcc}{2.4} - 1 R_5$$

et comme Rs a été fixée à 100 k Ω , et Vcc = 30 V, on trouve,

$$R_4 = 1.2 M\Omega$$
.

Ensuite, de C₇ =
$$\frac{1}{2 \pi f_1 R_4}$$

on obtient

$$-C_7 = 3 \text{ nF}$$

De C₇ =
$$\frac{1}{2 \pi f_2 R_{10}}$$

on tire

 $R_{10}=103~k\Omega$ que l'on arrondit à 100 k Ω . En partant de la vitesse maximum de 25 cm/s, la tension de sortie du PU est,

(1,5 mV/cm/s) . (25 cm/s) = 12,5 mV Le gain de l'amplificateur à la bande médiane est alors.

$$G_{m} = \frac{5 \text{ V}}{0.0125 \text{ V}} = 400 \text{ fois}$$

Ce gain est toutefois égal à,

$$G_m = \frac{R_1 + R_6}{R_6} = 400 \text{ fois}$$

et comme

$$R_{10} = 108 \text{ k}\Omega$$
, on trouve, $R_6 = 240 \Omega$

et Rz = 2 400 Ω .

De l'équation,

$$C_2 = \frac{1}{2 \pi \text{ fo R6}} \mu F$$

ou fo = 40 Hz, R6 = 240 Ω . On tire (R en M Ω , f en Hz).

$$C_2 = 20 \mu F$$
.
Ensuite de l'équation,

$$C_8 = \frac{1}{2 \pi f_3 R_{19}} \mu F$$

avec f3 = 2 200 Hz et R10 = 0,1 M Ω , on obtient C8 = 0,723 nF, que l'on arrondit à

 $C_8 = 1 \text{ nf}$

Dans les formules $f=1/(2~\pi\,RC)$, évaluer f en Hz, R en M Ω et C en μ F, lors du calcul numérique. Ecrire ensuite ces grandeurs en adoptant d'autres unités si utile.

COMMANDES DE TONALITE

Les schémas des commandes de tonalité du type sans contreréaction, sont donnés à la **figure 12**, en (A) graves et en (B) aiguës. L'ensemble des deux commandes est représenté à la **figure 13**, sur laquelle ont été indiqués deux autres réglages, celui d'équilibrage RE et celui de volume Rv.

Dans la commande des graves les rapports R₁₁/R₁₂ et P₁₂/P₁₃ déterminent le degré d'augmentation de l'amplitude des basses et celui de la tension de sortie.

Par exemple si l'on désire un surgain de + 20 db (voir **figure 14**), les rapports mentionnés seront 10 (car 20 log 10 = 20 dB).

La fréquence charnière pour graves, F₁, se détermine en écrivant que,

 $X_{C_9} = R_{12}$ et $X_{C_{10}} = R_{11}$, c'est-à-dire,

$$C_9 = \frac{1}{2 \pi f_1 R_{12}} \mu F$$

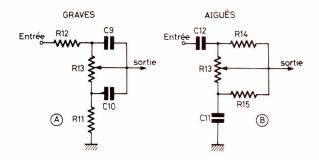


Figure 12


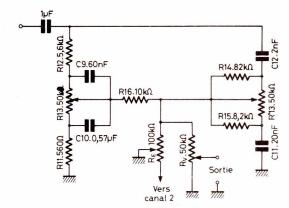


Figure 13

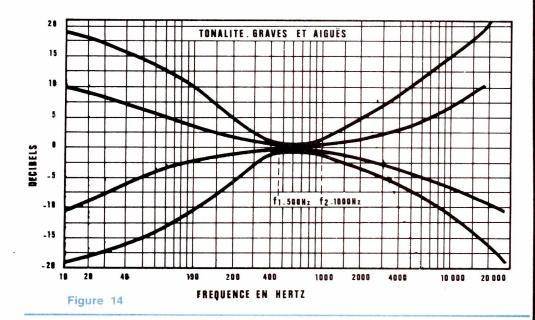

$$C_{10} = \frac{1}{2 \pi f_1 R_{11}} \mu F$$

De même pour la commande des aiguës on sera conduit à écrire,


$$C_{12} = \frac{1}{2 \pi f_2 R_{13}} \mu F$$

$$R_{14} = \frac{1}{2 \pi f_2 C_{12}} \Omega$$

$$R_{15} = \frac{1}{2 \pi f_2 C_{11}} \Omega$$

En prenant f₁ = 500 Hz, f₂ = 1 000 Hz, R₁₁ = 560 Ω , on trouve rapidement R₁₂ = 5 600 Ω , C₉ = 56 nF que l'on arrondira à 60 nF. De ce fait, C₁₀ = 10 C₁₁ = 0,56 μ F. De la même manière, avec f₂ = 1 000 Hz, on trouvera les valeurs de la commande d'aiguës.

F. JUSTER

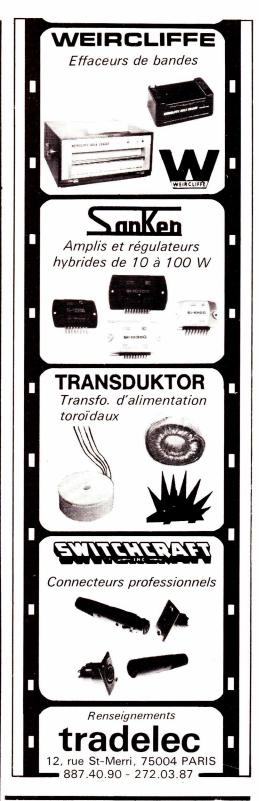

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions


ELECTRONIC SERVICE

20, avenue de la Gare — 57200 SARREGUEMINES

Distributeur officiel Office du Kit



 Modulateur de lumière 3 canaux (OK 21) Modulateur 3 canaux + 1 inverse (OK 124) 	
— Adaptateur micro pour modulateur (OK 126)	
— Stroboscope 40 joules (OK 112)	155,80 F
— Antivol pour automobile (OK 92)	102,90 F
— Générateur de rythmes (OK 143)	279,00 F
— Ampli linéaire 144 MHz - 40 W (OK 148)	495,00 F

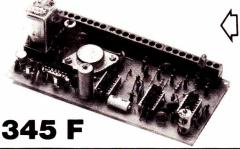

Centrale antivol OK 140:

- Multiples entrées
 Sortie sirène + sortie par relais
 Contrôle de veille
- Contrôle de veille
 Indicateur d'alarme
- Fonctionne à circuits C.MOS (-de 10 µAde consommation en veille)


Composants électroniques

Vaste choix de résistances, condensateurs, transistors, circuits intégrés, diodes, etc.

Outillage - Coffrets - Appareils de mesure

Convertisseurs statiques

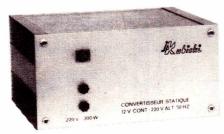220 V alternatif à partir d'une batterie 12 V ou 24 V.



1° Entrée 12 V C 50/12, 50 W 130 F C 100/12, 100 W 175 F C 150/12 R, 150 W 290 F	Port 15 F
2° Entrée 24 V C 300/24 R, 300 W	Port 20 F
3° Modèles stabilisés en fréquence EC 150/12, 150 W	
EC 600/24 A	Port 50 F

EC 600/24 A
CIRCUITS IMPRIMÉS Verre époxy
— Simple face 75 × 160
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Bakélite
- Simple face 75 × 160
• Epoxy présensibilisé 75 × 160

 Pastille transfert Mecanorma Bande transfert Mecanorma Feuille Mylar 210 × 270 4,00 F
Résine photosensible KF positive
atomisant révélateur
• Stylo marqueur spécial
• Mini perceuse 60,00 F
• Perchlorure de fer 1/2 litre
Etamag 1/2 litre KF
circuit imprimé
Port forfaitaire pour matériel circuit imprimé + 20 F

Kit à insoler les circuits comprenant :	
2 tubes UV 60 cm + 2 starters + 1 ballast + schéma de branch- ment	F
(port : 40	F)

Une gamme de transformateurs monophasés, primaire 220 V, imprégnés vernis classe B. Plus de 100 modèles de 1,8 à 480 VA. Secondaires simples ou doubles. (Liste sur demande).

Secondaire simple		
Туре	Prix	Port
6 V/0,3 A	20,00	\
9 V/0,2 A	19,00	1
12 V/0,15 A	19,00	1
6 V/0,6 A	19,00	(
9 V/0,4 A	19,00) 10 F
12 V/0,3 A	19,00	1
15 V/0,33 A	22,00	1
18 V/0,3 A	22,00	1
12 V/1 A	27,00	/
12 V/2 A	38,00)
24 V V/1 A	38,00	} 15 F
24 V/2 A	47,00	,
Secondaire double		
Туре	Prix	Port
2 x 6 V/0,5 A	22,60)
2 x 9 V/0,5 A	26,80	/
2 x 12 V/0,5 A	26,80	}
2 x 15 V/0,5 A	26,80	10 F
2 x 18 V/0,5 A	26,80)
2 x 24 V/0,5 A	35,00	15 F
2 x 30 V/0,5 A	37,00	131
2 x 6 V/1 A	27,00	10 F
2 x 9 V/1 A	29,00	(101
2 x 12 V/1 A	38,00	\
2 x 15 V/1 A	39,00	
2 x 18 V/1 A	39,00	1
2 x 24 V/1 A	47,00	
2 x 30 V/1 A	59,00	> 15 F
2 x 6 V/2 A	37,00	(
2 x 9 V/2 A	39,00	1
2 x 12 V/2 A	47,00	
2 × 24 V/2 A	74,00	/ 20 F
Sorties à picots		-
6 V/0.3 A	20,00)
9 V/0.2 A	20,00	> 5 F
12 V/0,15 A	20,00)

CIRCUITS IMPRIMÉS

Réalisation de prototypes et de petites séries. (Nous consulter).

Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 heures Lundi de 14 h à 19 heures Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures

Tél. (87) 98.55.49

Egålement vente par correspondance sous 24 heures

Paiement à la commande par chèque ou mandat

CHOISISSEZ LES KITS INTELLIGENTS ... et allez plus loin en électronique!















Comment?

Vous apprendrez vous-même l'électronique en mettant en pratique grâce au Kit d'application, toutes les connaissances transmises par le guide

pratique.

Par exemple: vous apprenez qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un sens_ vous le vérifiez tout de suite en réalisant une expérience avec ce Kit.

Ainsi, sans aucune connaissance en math, vous pénétrez d'emblée le domaine de l'électricité et de l'électronique

Qu'apprendrez-vous?

Tout sur l'électricite et l'électronique pour être plus qu'un simple brico-

- comment «ca marche»
- à imaginer vous-même vos propres circuits
- à reconnaître et choisir les bons composants à maîtriser la technique du câblage
- en un mot à réaliser vous-même de A à Z de nombreux montages

Que réalisez-vous avec les Kits?

Les 7 Kits ont été spécialement mis au point pour offrir le maximum de possibilités d'utilisation. Vous les emploierez - soit individuellement.

 soit en les associant de façon a obtenir de véritables ensembles aux multiples fonctions. Cette association est en effet possible grâce au Kit relais. Par exemple: Détecteur photo + relais = allumage automatique de votre habi-tation. Dès que la lumière baisse, le détecteur enclenche le relais qui allume vos lampes. Il existe beaucoup SANS COLERENCE BE CONTROLLED TO BE SAND TO BE SOUTH THE SERVE OF THE S d'autres combinaisons possibles puisque le relais permet de commander n'importe quel appareil atteignant 1000 watts en 220 V. C'est ainsi que le détecteur de température peut servir à commander automatique. ment la mise en route d'un petit radiateur électrique d'appoint! Des notices explicatives détaillées vous permettent de combiner vous-même, les Kits entre eux



OU AU COMPTANT

LISTE DU MATERIEL

- 1 Fer à souder et de la soudure 1 Pince plate 7 Circuits imprimés prêts à cabler 1 Relais
- 1 Micro 1 Haut-parleur 31 Résistances 11 Condensateurs 11 Transistors

- 9 Diodes 4 Potentiometres 1 Photorésistance 1 Thermistance
- 1 Self 2 Interrupteurs du fil de

STEREO


HIFI Steet by the state of the

HIFI Stéréo a 10 ans. A cette occasion est publié un numéro hors série contenant plus de 100 bancs d'essai inédits. Les appareils sélectionnés ont tous été choisis par nos amis lecteurs d'HIFI Stéréo. Il s'agit donc de bancs d'essai nouveaux de matériels connus, capables de répondre à la plupart des besoins de tout amateur. Des explications, des conseils, des adresses utiles en font un numéro exceptionnel à ne pas manquer. N'attendez pas et commandez aujourd'hui même « HIFI Stéréo Spécial 100 bancs d'essai » chez votre marchand de journaux. (Parution

prévue fin octobre)

Chacun connaît le principe des affichages analogiques par LED en ligne : de nombreuses réalisations ont été publiées à ce sujet rendant inutile tout retour sur les généralités en la matière. Le thermomètre dont nous proposons ici la réalisation à nos lecteurs utilise un circuit intégré récent de chez NS, présentant la particularité de ne pas faire appel à un matriçage des sorties. L'inconvénient est qu'il faut

un boîtier à 18 broches pour commander 10 LED. Il est largement compensé par les avantages offerts par l'existence d'un point commun (la ligne d'alimentation) entre toutes les diodes. Toute liberté est donc laissée quant au choix des couleurs des LED, et il est même possible d'exploiter les niveaux logiques présents sur les sorties pour remplir des fonctions de commande, d'alarme, ou de régulation.

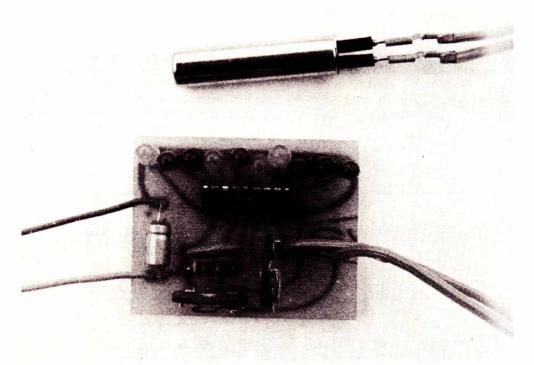

THERMOMETRE à affichage par LED

I) LE SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de la **figure 1** se caractérise par sa simplicité: en dehors des connexions des 10 LED, il comprend un pont diviseur ajustable pour fixer l'échelle de mesure et un pont « sensible » contenant une résistance CTN. C'est donc la valeur de la tension de mesure (broche 5) par rapport aux deux tensions de réfé-

rence (broches 4 et 6) qui fixe le point « actif » de l'échelle. Ce point « actif » peut être matérialisé par l'allumage de la seule LED correspondante (broches 9 et 3 reliées) ou par l'allumage de toutes les LED entre 0 et ce point (broches 9 et 11 reliées). C'est ce dernier mode d'affichage que nous avons choisi pour notre maquette, car il évoque plus spécifiquement l'aspect d'un thermomètre à colonne de liquide. Le premier mode pourra être retenu dans les

cas où une consommation minimale est de rigueur.

Le bon fonctionnement du montage dépend du choix judicieux des valeurs des résistances des deux ponts diviseurs. La résistance R sera choisie égale à la valeur normalisée à 5 % la plus proche de la résistance de la CTN au milieu de la gamme de température devant être mesurée. Si une précision extrême est recherchée, on pourra employer une résistance ajustable.

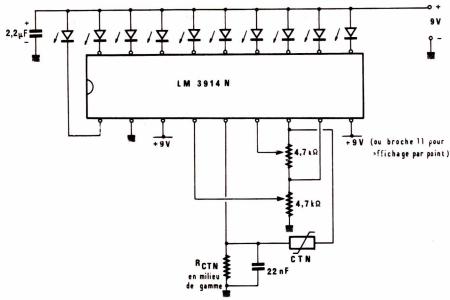


Figure 1 : Schéma de principe

Ceci laisse une entière liberté quant au choix de la CTN. Il en existe une immense variété au point de vue valeur ohmique, gamme de température acceptable et présentation mécanique (boîtier).

Les deux résistances ajustables formant le pont diviseur de référence seront choisies de valeurs égales. Notre schéma indique 4,7 k Ω , mais il faut savoir que cette valeur influe sur la luminosité de l'affichage. En effet, le courant appliqué aux LED est donné par la formule suivante :

$$I = \frac{12,5}{R}$$

On choisira donc la valeur convenant à la fois à la brillance souhaitée (2 à 30 mA) et à la consommation tolérable (consommation du circuit intégré seul 1,6 à 2,5 mA). La tension d'alimentation recommandée est de 9 V mais peut aller jusqu'à 25 V au maximum.

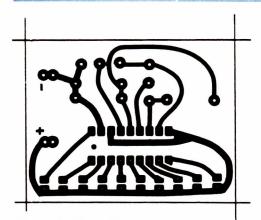


Figure 2 : Circuit imprimé

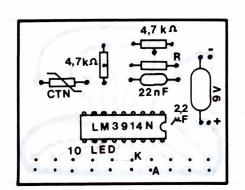


Figure 3 : Plan de câblage

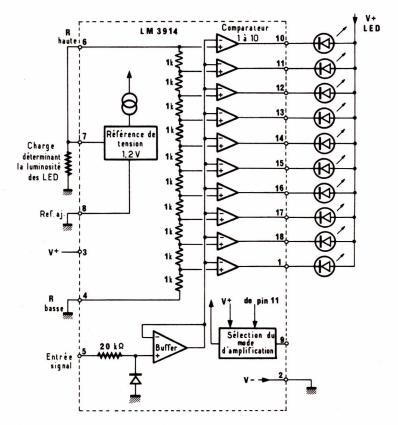


Figure 4: Schéma interne du LM 3914

II) REALISATION PRATIQUE:

Le circuit imprimé de la **figure 2** regroupe l'ensemble des composants du montage. La CTN peut soit être soudée sur la carte (mesure de température ambiante) soit être déportée grâce à un simple fil à deux conducteurs (le 22 nF de découplage évite l'emploi d'un fil blindé).

Une alimentation par piles ou secteur pourra alimenter ce montage, après câblage conformément à la **figure 3.** Aucune condition n'est imposée quant à la stabilité de la tension d'alimentation, un régulateur très efficace étant prévu dans le LM3914N.

III) UTILISATION:

Le montage peut soit être laissé sous tension en permanence, soit être mis en marche au moment de la mesure, car aucune période de stabilisation n'est à respecter. Par contre, il faut savoir que la CTN, selon son type, peut exiger quelques secondes à quelques minutes pour équilibrer sa température avec celle du milieu dans lequel elle est placée (inertie thermique).

La précision de la mesure est liée à l'étendue de mesure désirée. En effet, les 10 points de mesure ne permettent qu'une résolution de 10 ° entre 0 et 100 ° par exemple, contre 0,1 ° entre 19 et 20 ° par exemple. Un choix est donc à faire selon que l'on désire visualiser la température intérieure, extérieure ou encore celle de bains photo ou d'un four.

IV) CONCLUSION:

Le montage que nous venons de décrire est en fait assimilable à une batterie de comparateurs associée à un pont diviseur multiprises (voir schéma interne du LM3914 en figure 4). C'est dire qu'une ou plusieurs LED peuvent être remplacées par des relais ou tous autres organes de commande pour assurer une régulation de température par tout ou rien ou une fonction d'alarme.

Patrick GUEULLE

Nomenclature:

- 1 x LM3914 N (National Semiconductor) 10 LED quelconques (voir texte)
- 1 CTN appropriée à la mesure prévue (voir texte)
- 1 résistance R (voir texte)
- 1 condensateur 22 nF 63 V
- 1 condensateur 2,2 µF 25 V ou 63 V
- 2 potentiomètres ajustables 4,7 K Ω
- ou au tres (voir texte)
- 1 circuit imprimé

ERRATA

RP N° 383 - Oct. 1979

Ampli VMOS : R1 = 2,7 k Ω , R69 1,2 k Ω

T7 - T8 : MPSU56

L1 - L2 : fil cuivre émaillé bobiné sur la résistance en série avec la charge.

RP N° 381 - Août 1979

Récepteur 27 MHz

Sur la figure 5, le fil indiqué « masse » à côté du fil d'antenne constitue une masse HF (blindage du fil d'antenne) et ne doit en aucun cas être relié au moins alimentation.

RP N° 376 - Mars 1979

Récepteur bande marine : les condensateurs ajustables doivent être impérativement des 4/20 pF.

Certains TBA 120 (ITT) nécessitent 2 condensateurs supplémentaires de 220 pF entre les broches 6 et 7 d'une part, 9 et 10 d'autre part.

Participez à la rédaction de RADIO PLANS

Vous qui avez étudié un montage électronique personnel et de conception originale, savez-vous que votre réalisation peut faire l'objet d'une description dans votre revue ?

Pour tout renseignement complémentaire, (rédaction, présentation, rémunération), écrire à :

RADIO PLANS Rédaction 2 à 12, rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19

SANTEL

B.P. 32 - 77370 NANGIS

EN STOCK aux meilleurs prix:

- des diodes,
- diodes Zener,
- résistances.
- led.
- transistors,
- circuits intégrés MOS,
- circuits intégrés TTL.
- circuits intégrés linéaires,
- fusibles 5 x 20,
- porte-fusibles 5 x 20.

tarif contre enveloppe timbrée.

électroniciens amateurs...

de TROYES

ou des départements voisins : achetez vos pièces détachées à

AUBELECTRONIC

5, rue Viardin, à TROYES

(derrière la Caserne Beurnonville)

Tél. : (25) 72-52-93 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

OFFICE DU KIT - KITS AMTRON - MERLAUD -- H. P. AUDAX - R.T.C. PEERLESS -

CONCESSIONNAIRE HITACHI

Librairie technique

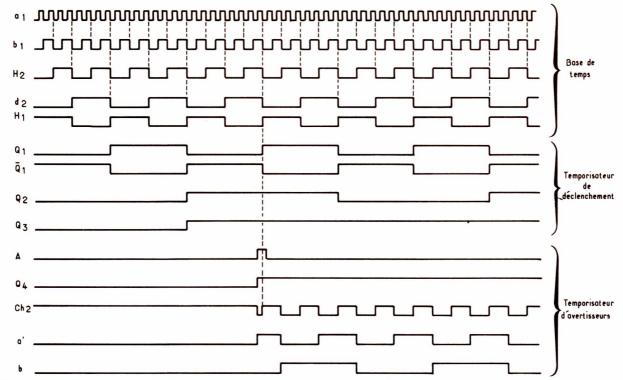


Figure 2 : Diagramme des temps de l'alarme

sième sert de mise en forme car la recurence du signal est très longue. Cette horloge est entrée dans un premier diviseur par 16 dont la sortie (C1) donne l'horloge H2; la sortie (D) de ce compteur est envoyée sur l'entrée d'un deuxième diviseur par 16 dont la sortie D2 inversée dans la porte Nand restant du boîtier n° 1 donne l'horloge H1.

On peut retrouver H₂ sur la patte 5 du Cl n° 2 et H₁ sur la patte 10 du Cl n° 1.

Les 2 diviseurs par 16 sont initialisés par la RAZ générale commandée par le 12 V accessoire. Lorsque le 12 accessoire est présent donc la clé de contact commandant le neïman, on trouve un « 1 » sur les entrées RAZ du système. Lorsque le 12 V ccessoire est interrompu les entrées RAZ sont à « O » par la résistance R2 et les compteurs peuvent avancer librement le système est autorisé à fonctionner et se prépare lui-même pour recevoir les alarmes grace au temporisateur de déclenhement. La figure 3 donne le schéma de la base de temps.

2) LE TEMPORISATEUR DE DECLENCHEMENT

Le problème d'une alarme automobile réside dans la mise en marche du système; ainsi pour la plupart des cas il faut à l'aide d'une clé spéciale activer le système de l'extérieur lorsque toutes les portes ou fenêtres sont fermées. Et les emplacements possibles ne sont pas nombreux. La solution réside dans la mise en marche auto-

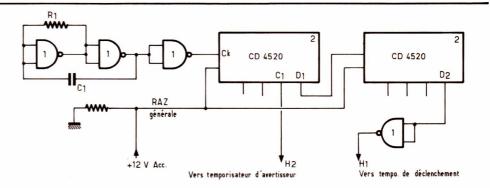


Figure 3: Base de temps.

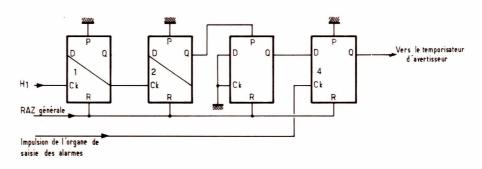


Figure 4:

matique. De plus cette solution doit permettre aussi d'attendre pour la mise en marche que toutes les alarmes soient remises à zéro. La **figure 4** donne le schéma de ce temporisateur qui est composé des bascules des circuits CD 4013 n° 4 et 5. La première bascule D₁ est montée en divi-


seur par 2 en reliant la sortie $\overline{\mathbb{Q}}_1$ et l'entrée \mathbb{D}_1 . La deuxième bascule sert aussi de diviseur par 2 et sa sortie \mathbb{Q}_2 attaque l'entrée Preset de la troisième on voit donc que lorsque cette sortie \mathbb{Q}_2 est à 1 la bascule 3 passe à 1 aussi le diagramme des temps de la **figure 2** montre ce phénomène. La sortie

Montages pratiques

L'Electronique envahissant l'automobile, voici encore un exemple de réalisation qui peut rendre bien des services à beaucoup de conducteurs et propriétaires de voiture.

Bien que ce dispositif d'alarme ait été

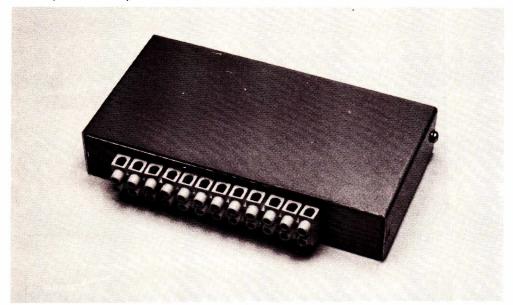entièrement conçu pour un véhicule, il peut tout aussi bien servir pour une maison, un bateau, une caravane; car sa faible consommation permet son utilisation et son alimentation grâce à de petites batteries 12 volts utilisées sur les motos.



ALARME AUTOMATIQUE pour automobile

DESCRIPTION DES ELEMENTS:

Tous les éléments nécessaires à la fabrication de ce dispositif sont regroupés dans la **figure** 1qui donne le schéma synoptique du module. Cette alarme permet grâce à son fonctionnement entièrement automatique, de ne pas avoir à faire une opération autre que couper le contact du

véhicule pour la mettre en route. Ensuite elle autorise le conducteur à laisser une porte ouverte avant la validation du dispositif. Elle permet en outre de déclencher un système radio à courte portée (intéressant dans immeubles car on ne voit pas le véhicule qui est sur le parking) ou d'interrompre le système d'allumage du véhicule interdisant ainsi tout vol.

Les éléments nécessaires à ce dispositif sont :

- 1- Une base de temps délivrant deux signaux d'horloges H1 et H2
- 2- Un temporisateur de déclenchement
- 3- Un temporisateur d'avertisseur.
- 4- Un organe de saisie d'alarmes.
- 5- Un ensemble d'ampli de sortie.

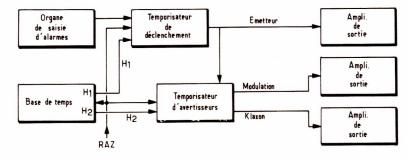


Figure 1 : Synoptique de l'alarme.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT:

1) BASE DE TEMPS

La figure 2 donne le diagramme des temps du système. On génère à partir du boîtier n° 1 composé de 4 portes Nand une horloge générale réalisé à l'aide d'un oscillateur composé de 3 portes Nand dont la première est bouclée à l'aide de la résistance R₁, les 2 premières sont bouclées entrée-sortie par la capacité C₁ et la troi-

Q₃, qui va donc rester à 1 tant qu'il n'y aura pas de remise à zéro du système et même si Q2 repasse à zéro, va valider l'entrée D4 et imposer un 1 sur cette entrée ainsi lorsqu'une impulsion apparaîtra sur ck4 la sőrtie Q4 passera à « 1 » et ceci seulement sur un front montant sur ck4. Si cette entrée ck est déjà à « 1 » lorsque D4 passe à 1 : Q4 restera à zéro et ne passera à « 1 » que sur une impulsion montante sur ck4. Ce qui permet de laisser la porte ouverte pour descendre de voiture lorsque l'on a retiré la clé de contact. Au bout de 30 secondes le fait de fermer la porte ou le coffre validera le système et permettra d'entamer l'alarme suivante. L'état de la sortie Q4 est envoyé sur le temporisateur d'avertisseur et sur l'ampli de sortie permettant une action immédiate.

3) LE TEMPORISATEUR D'AVERTISSEUR.

Ici encore la temporisation va se faire par comptage d'impulsion. La raison qui pousse à utiliser des compteurs réside dans l'immunité des compteurs aux parasites par rapport aux monostables beaucoup plus sensibles. La figure 5 donne le schéma de ce temporisateur. On remarquera tout d'abord que la RAZ générale sert ici aussi à initialiser le temporisateur. Deux entrées dans ce temporisateur l'horloge H2 et la commande venant du temporisateur de déclenchement. Cette commande permet de bloquer le passage de H₂ vers les compteurs (diviseurs par 16 CD4520) et de ne laisser passer H2 que lorsque l'on a eu une alarme Q4 passant à 1. La porte Nand est pilotée seulement par H₂ que l'on retrouve en sortie. Les 2 compteurs par 16 sont placés en cascade pour donner une division par 256 de H2. La sortie D du deuxième compteur va être aiguillée sur l'ampli de sortie d'avertisseur retardé et sur le générateur de fréquence de modulation.

Pourquoi être amené à utiliser une fréquence de modulation et un émetteur? L'utilisation d'un équipement de ce type que l'on ne trouve pas habituellement sur un système d'alarme est imposée par la fréquence des vols et effractions sur les parkings d'immeubles hors de la vue des propriétaires des véhicules, aussi la commande d'avertisseur immédiat peut être utilisée pour alimenter un émetteur de faible puissance qui ne se mettra en marche que s'il y a alarme. La fréquence de modulation est donnée par le générateur composé de 2 portes Nand du boîtier 6 et de R5-C2 cette fréquence doit être élevée de l'ordre de 12 kHz, donc hors de la bande audible normalement transmise sur les émetteurs phonie, ce qui permet à la réception une démodulation simple et surtout une bonne protection. De plus, à l'aide

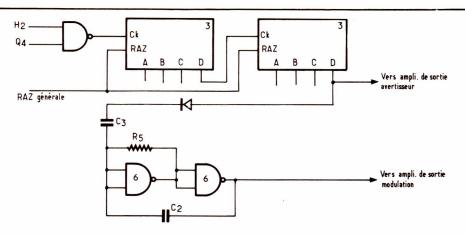


Figure 5: Temporisation d'avertisseur.

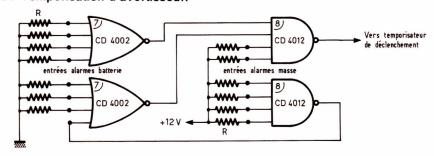


Figure 6 : Organe de saisie des alarmes

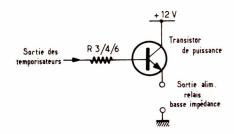


Figure 7: Ampli de sortie.

de l'avertisseur différé on peut modifier la valeur de la fréquence de modulation en commandant la capacité C3 sur du 12 kHz, on peut facilement avec C3 obtenir une variation de l'ordre de 2 kHz, ce qui est facilement détectable en réception pour modifier le comportement du récepteur. Le récepteur doit être à veille permanent ce qui n'est pas trop consommateur d'énergie. Le récepteur doit donner une alarme sur réception de la porteuse modulée par le 12 KHz et seulement si elle a cette modulation.

De plus, l'alarme doit se modifier : changement de ton dans le cas d'une alarme sonore à la réception d'une modulation de l'ordre de 14 kHz : des filtres de ce type sont facilement faisables à partir d'ampli opérationnels.

On voit donc la procédure de l'alarme.

- 1) alimentation du système,
- 2) suppression de la RAZ générale en coupant le contact,
- 3) validation du système par le tempori-

sateur de déclenchement et la suppression de toute alarme,

- 4) déclenchement d'une alarme immédiate par liaison radio ou blocage du véhicule comme expliqué ci-après lors de l'apparition d'une alarme.
- 5) déclenchement d'un avertisseur sonore au niveau du véhicule (klaxon par exemple) et possibilité d'avertir le propriétaire du véhicule que le voleur a été alarmé. La durée de fonctionnement de l'avertisseur du véhicule est interrompue et remise en marche tant qu'il n'y a pas eu de RAZ générale avec la clé de contact.

Pour éviter que l'alarme soit déconnectée par le voleur en coupant la batterie il y a lieu de l'alimenter à l'aide d'une petite batterie de moto. La commande du relais de klaxon ou d'interruption de la bobine ne demandant pas beaucoup de courant.

Les possibilités du système en nombre de points de prise d'alarme sont données par l'organe de saisie des alarmes.

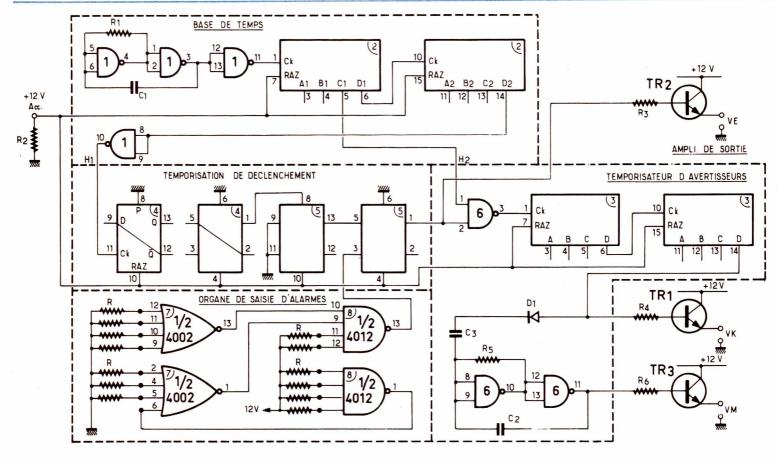


Figure 8 : Schéma général.


4) ORGANE DE SAISIE DES ALARMES.

Cet équipement permet de réaliser 13 branchements d'alarmes totalement indépendants, qui sont regroupés en 7 alarmes batteries : qui sont déclenchées par l'apparition du 12 volts sur les points de prise et. 6 alarmes de masse : qui sont déclenchées par l'apparition d'un 0 V sur les points de prise. A chaque fois une seule alarme soit de masse soit de batterie est nécessaire et suffisante pour déclencher le système. La figure 6 donne le schéma de ce montage. Il s'agit d'un système bouclé. Les alarmes de masse sont regroupées sur des portes Nand à 4 entrées CD4012. A l'apparition d'un 0 V la sortie du Nand passe à « 1 » et déclenche l'alarme s'il s'agit du Nand ayant la sortie nº 13 pour celui qui a la sortie nº 1, celle-ci est envoyée sur l'entrée de prise d'alarme de batterie patte 5 du circuit CD4002 (n° 7). Lorsque l'on a apparition d'un alarme de batterie la sortie de la porte Nor passe à « 0 ». Ce zéro étant envoyé sur le circuit Nand de sortie qui passe à « 1 » venant piloter le transfert de D4 vers Q4 dans le temporisateur de déclenchement. Si D4 est à 1, il y a alarme si D4 est encore à « 0 » il n'y aura pas d'alarme. Les différentes commandes sortant des temporisateurs sont amplifiées par les amplis de sortie.

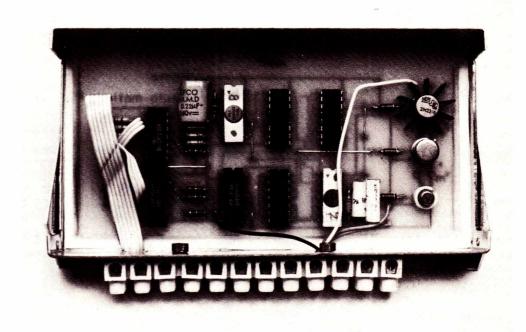5) LES AMPLIS DE SORTIE

Ils sont tous du même type c'est-à-dire que l'on pilote un transistor de puissance type 2N3053 pour les sorties commandant un relais ou servant à alimenter l'émetteur c'est-à-dire VE. et VK. A travers une résistance de 4,7 k Ω on pilote la base du transistor. Pour la sortie modulation on utilise un transistor de faible puissance type 2N2222. La **figure 7** donne le schéma de ce montage.

La **figure 8** donne le schéma général du système.



REALISATION DU SYSTEME:

Tous les composants nécessaires à la réalisation de cette alarme automatique et réunis dans la nomenclature ci-après sont regroupés sur un circuit imprimé de faibles dimensions donné sur la **figure 9.**

La réalisation ne pose aucun problème si l'on a respecté le choix des composants ce qui est important dans cette réalisation car le système doit fonctionner en permanence; aussi les boîtiers CMOS utilisés doivent être tous des céramiques ceci afin d'éviter la destruction par décharge de commutation possible dans des boîtiers plastique. C'est pourquoi il est précisé dans la nomenclature des composants CMOS en boîtiers céramique de la série BD (CD 4011BD)

- 1) Installer les straps 4 au total,
- 2) Câbler les résistances R de charge des entrées Alarmes
- 3) Câbler les composants R₁ à R₆ et C₁ à C₃ et D₁

- 4) Câbler les transistors TR1 TR2 TR3
- 5) Câbler les circuits intégrés avec les précautions d'usage
- 6) Brancher les fils d'alimentation + B et B.
- 7) Vérifier le bon fonctionnement du comptage du générateur d'horloge et du temporisateur de déclenchement
- 8) s'assurer que la sortie de l'organe de saisie d'alarme est à « 0 »
- 9) lorsque l'entrée D4 est validée appliquer une alarme sur une entrée batterie ou masse. Q4 doit passer à 1 et le comptage doit avancer dans le temporisateur d'avertisseur.
- 10) s'assurer à l'aide d'un scope ou fréquencemètre du changement de fréquence de modulation à l'apparition de la commande d'avertisseurs différé.
- La **figure 10** regroupe les composants suivant leur implantation sur le circuit imprimé.

CABLAGE DES ENTRES ALARMES ET SORTIES AMPLI:

La figure 11 présente une façon de protéger une porte qui actionne une lampe tel que porte avant ou porte de coffre. Dès l'ouverture de cette porte on applique par l'intermédiaire du contact de porte la masse du véhicule sur l'entrée alarme. Lorsque la porte est fermée c'est le 12 V qui est appliqué à travers la lampe.

La **figure 12** présente une façon de protéger une porte de coffre.

La **figure 13** présente la façon de protéger des phares commandés par relais (longue porté ou antibrouillard). Au repos il y a au niveau de la prise un pont de résistance formé par la résistance de 1 k Ω placée aux bornes du relais et la lampe à protéger. A l'allumage de la lampe le contact est établi donc l'alarme n'est pas active. Si on coupe le fil de la lampe l'entrée alarme se trouve reliée au 12 V par la résistance de 1 k Ω , et il y a alarme.

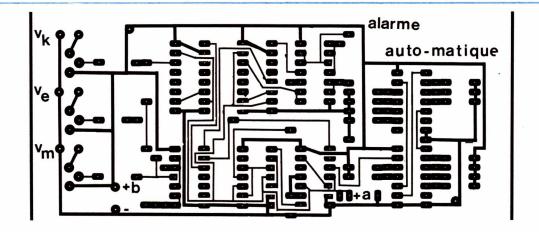


Figure 9 : Circuit imprimé.

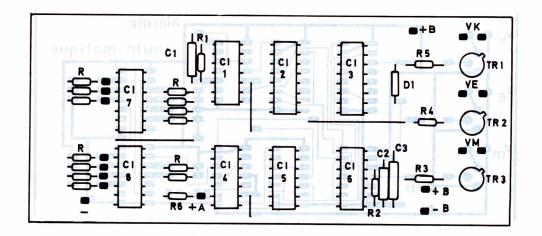


Figure 10: Plan d'implantation des composants.

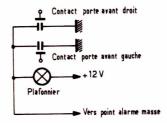


Figure 11: Alarme portière.

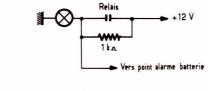


Figure 13: Accessoires lampes et klaxon commandés par un relais.

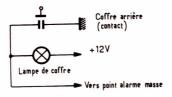


Figure 12: Alarme coffre arrière.

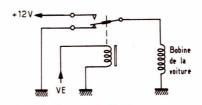


Figure 14 : Utilisation de la sortie V.E.

Le relais au travail court-circuite la bobine et empêche la mise en route
de la voiture.

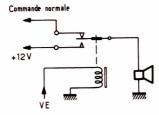


Figure 15: Utilisation validation klaxon.

Le relais au travail fait fonctionner le klaxon, au repos la commande est normale.

La **figure 14** présente l'utilisation de la sortie VE (validation émetteur) pour interrompre par mise à la masse la commande de la bobine pour empêcher la mise en route du véhicule dès l'apparition d'une alarme.

La **figure 15** présente l'utilisation de la sortie VK (validation Klaxon).

B. VUCCINO

Nomenclature des composants :

R ₁ : 180 KΩ R ₂ : 10 KΩ R ₃ : 4,7 KΩ R ₄ : 4,7 KΩ R ₅ : 4,7 KΩ R ₆ : 1,7 KΩ R _. : 10 KΩ C ₁ : 0,22 μ F	CI1 CD4011 BD CI2 CD 4520 BD CI3 CD 4520 BD CI4 CD 4013 BD CI5 CD4013 BD CI6 CD4011 BD CI7 CD4002 BD CI8 CD4012 BD Circuit imprimé alarme auto-matique
	Circuit imprimé alarme auto-matique
C ₂ : 0,01 µF	Boîtier TEKO
C ₃ : 0,1 μ F	domino 20 sorties
TR ₁ : 2 N3053	13 alarmes
TR ₂ : 2 N3053	± batterie
TR ₃ : 2 N2222	+ accessoire
D1: Diode de commutation	
Di . Diode de commutation	Sortie VENKNM

SÉRIE « MOS » SIG	1		ī	CS
Entrées protége				
4000. 2 x ou NON, 3 entr				
4001. 4 x NON ou 2 entr				2,2
4002. 2 x NON ou 2 entr				2,5
4007. 2 paires compl. invers.			į.	2,5
1008 Addit 4 hits + retenue	500			6 6

SÉRIE « MOS » SIGNETICS	7474. 2 x basc. D
	7475. 4 x basc. D
Entrées protégées	7475. 4 x basc. D
Entroce protogeco	7480. Addit. 1 bit
4000. 2 x ou NON, 3 entr 2,50	7481
4001. 4 x NON ou 2 entr 2,36	7483. Addit. 4 bits (R.A.)
4002. 2 x NON ou 2 entr 2,50	7485. Comp. 4 bits
4007. 2 paires compl. invers 2,50	7486. 4 x ou excl. 2 entr.
4008. Addit. 4 bits + retenue 6,65	7490. Décade async
4011. 4 x NON et 2 entr 2,25	7491. Rég. déc. 8 bits
4012. 2 x NON et 2 entr: 2,50	7492. Div. par 12
4013. 2 x basc. D 4,05	7493. Compt. 4 bits async.
4014. Rég. decal. 8 bits 7,60	7494. Rég. déc. 4 bits
4015. 2 x reg. decal. 8 bits 8,30	
4016. 4 x inter bidirect 2,00	7495. Rég. déc. 4 bits (dte-
4017. Compt. Johns, 5 étages 7,90	7496. Rég. déc. 5 bits
4018. Compt./divis. par n. prog 7,90	74100. Mem. 4 bits
4019. 4 x multiplex. 2 entr 5,45	74107. 2 J.K. (M.E.)
4020. Compt. bin. 14 étages 10,80	74109. 2 x J.K. (décl. front.
4023. 3 x NON et 3 entr 3,45	74116. 2 mem. 4 bits
4024. Compt. bin. 7 étages 7,05	74121. Monostable
4025. 3 x NON ou 3 entr 6,00	74122. Monost. + R.A.Z 74123. 2 x monost. + R.A.Z
4027. 2 basc. J.K 4,40	74123. 2 x monost. + R.A.Z
4028. Décod. BCD décim. (1/10) 7,30 4029. Compt. décompt. synchr 9,20	74125. 4 x porte puis 3 états
4029. Compt. décompt. synchr 9,20	74126. 4 x porte puis. 3 état
4030. 4 x ou exclus 3,85	74128. 4 x ou NON, puis 2 6
4035. Reg. decal. unid. 4 bits 7,45	74132. 4 x trigger Schmitt .
4042. 4 basc. D. verrou 6,55	74145. Décod. BCD déc. (C.
4044 4 base NON et P S verrou 7.45	74147. Cod. priorité 10 entr.
4044. 4 basc. NON et R.S. verrou 7,45 4046. Boucle 5 phases (PLL) 9,70	74148. Cod. priorité, 8 entr.
4047. Monost. astable 9,00	74150. Multipl. 16 → 1
4047. Williost, astable 3,00	74151. Multipl. 8 → 1
4049. 6 x porte puiss. invers 3,80	74153. 2 x multipl. 4 → 1 .
4050. 6 port puiss. non invers 3,90 4051. Multip. démult. anal. 8 can. 11,75	74154. Décod. dem. 4 → 16
4051. Multip. démult. anal. 8 can. 11,75 4052. 2 x mult. démult. anal. 4 can. 11,75	
4052. 2 x mult. demult. anal. 4 can. 11,75	74155. 2 x déc. démult. 2 $-$ 74156. Déc. démult. 2 \rightarrow 4
4053. 3 x mult. démult. anal. 2 can. 11,75	74150. Dec. definut. 2 -> 4
4066. 4 inter bi-direct 5,80	74157. 4 x démult. 2 → 1 .
4068. NON-ET 8 entr 2,60	74158. 4 x démultiplex
4069. 6 x invers	74160. Décade synch. 4 bits
4071. 4 x ou 2 entr 2,50	74161. Compt. bin. synch. 4
4072 2 x ou 4 entr 2,50	74162. Déc. synch. 4 bits . 74163. Compt. bin. synch. 4
4073. 3 x ET 3 entr 2,50	74163. Compt. bin. synch. 4
4075 3 x nu 3 entr 2.50	74164. Rég. déc. 8 bits sort
4078. NON ou 8 entr 2,50	74165. Rég. déc. 8 bits, ent
4001 4 ET 2 entr 2 hill	74166. Rég. déc. 8 bits
4082 2 FT 4 entr 2.50	74170. Mém. 4 mots, 4 bits
4085 2 x FT ou NON 2 x 2 entr. 6.55	74173, 4 x basc, D. Sort, 3
4510 Compt décompt BCD 12.20	74174. 6 x basc. D. R.A.Z.
4082 2 ET, 4 entr. 2,50 4085 2 x ET ou NON 2 x 2 entr. 6,55 4510. Compt. décompt. BCD 12,20 4511. Décod. driv. 7 segments 12,20	74175. 4 basc. D. décl. 7
4518. 2 compt. décim	74176. Décade + prépos
4520. 2 x compt. bin 8,00	74177. Compt. bin. 4 bits +
4528. 2 x monostable	74178. Rég. déc. access. //
4020. 2 A IIIUIIUSIADIG	74179. Rég. déc. access. //
	74180. Génér, cont. parité 8
	74181 Unit art log 4 hite

7474. 2 x basc. D 7475. 4 x basc. D 7476. 2 x J.K. (M.E.) RA2 7480. Addit. 1 bit 7481. Addit. 4 bits (R.A.) 7485. Comp. 4 bits 7486. 4 x ou excl. 2 entr. 7490. Décade async. 7491. Rég. déc. 8 bits 7492. Div. par 12 7493. Compt. 4 bits async. 7494. Rég. déc. 4 bits (entr. //	5,15 5,30 5,05 3,25 4,65 5,85 5,00 5,65
7494. Rég. déc. 4 bits (dte-gche) 7495. Rég. déc. 5 bits 7496. Rég. déc. 5 bits 74107. 2 J.K. (M.E.) 74109. 2 x J.K. (M.E.) 74109. 2 x J.K. (décl. front. ✓) 74116. 2 mem. 4 bits 74121. Monostable 74122. Monost. + R.A.Z. 74123. 2 x monost. + R.A.Z. 74125. 4 x porte puis 3 états 74126. 4 x porte puis 3 états 74128. 4 x v non puis. 3 états 74128. 4 x v trigger Schmitt 74145. Décod. BCD déc. (C.C.) HT 74147. Cod. priorité 10 entr. 74148. Cod. priorité 10 entr. 74150. Multipl. 16 → 1 74151. Multipl. 8 → 1 74153. W multipl. 8 → 1 74154. Décod. dem. 4 → 16 74155. Décod. dem. 4 → 16 74155. Déc. démult. 2 → 4 74156. Déc. démult. 2 → 4 74157. 4 x démult. 2 → 1 74158. Décod. dem. 4 → 16 74159. Déc. synch. 4 bits 74160. Décade synch. 4 bits 74161. Compt. bin. synch. 4 bits 74163. Compt. bin. synch. 4 bits 74163. Compt. bin. synch. 4 bits 74163. Priorité (S. Rég. déc. 8 bits. entr. // 74166. Rég. déc. 8 bits. entr. // 74166. Rég. déc. 8 bits. entr. // 74176. Décade + prépos 74177. Ompt. bin. 4 bits 74173. 4 x basc. D. Sort. 3 ét. 74174. Rég. déc. 8 bits. 74179. Compt. BcD. Synch. 74190. Compt. BCD synch. 74191. Compt. BCD synch. 74192. Compt. déc. 4 bits synch. 74193. Compt. déc. 4 bits synch. 74194. Rég. déc. access. // 4 bits 74195. Rég. déc. 4 bits. synch. 74196. Priorité (S. Prio	6,20 5,80 10,05 2,85 10,60 3,00 4,75 3,30 4,75 3,30 3,30 5,20 6,30 10,20 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 7,65 5,30 7,65 5,30 7,55 8,00 7,55 8,00 7,15 7,1
DIODES 1N 914 0,60 1N 4148 0,60 OA 90 1,30 OA 95 1,70 AA 119 1,20 BA 102 3,00 THYRIS 2N 23 PROI PROI BOîtier	324 1,90 MO

DIODES DE REDRESSEMEI	TV
1 N 4007, 1000 V, 1 A	1,20
1 N 5402, 200 V, 3 A,	2.80
1 N 5404, 400 V. 3 A	3,30
BYX 49/300. 300 V. 6 A	6,50
BYX 42/300. 300 V. 12 A	
26 R2, 600 V, 20 A,	

TRANS	STORS		
AC 125	4,30	AF 239	8,10
AC 126	4,30	BC 107	3,20
AC 127	3,60	BC 107	
AC 128	3,90	A ou B	3,20
AC 187	4,80	BC 108	3,00
AC 188	4,80	BC 108	
AD 149	12,80	A, B ou C	3,00
AD 161	9,80	BC 109	3,40
AD 162	9,60	BC 109	
AF 126	4,90	B ou C	3,40
AF 127	4,90	BC 147	2,10
AF 139	8,10		

C.I. LINEAIRES ET SPECIAUX 23,40 32.80

A ou B BC 148 BC 148 A, B ou C BC 149 BC 149

B ou C B OU C BC 157 BC 158 BC 158 B BC 159 BC 178

A ou B BC 179

A ou B BC 197 A

BC 318 BC 337 BC 407

A ou B BC 408 BC 408

BC 408 A, B ou C BC 409-B BC 409 C BC 417 BC 418 BC 418

A ou B BC 419 BC 441 BC 546

A BC 547

BC 548

A ou C BC 549

B ou C BC 557

BC 558 A BC 559 B BE 115

BD 135 BD 136

3,80 4,00 4,60 5,00 18,60

18,60 6,50

34 40

37,40 8,80 9,50 4,40 4,80 4,90

5,30 5,80 5,80

5,50 5,50

5,10 2,35

2,35

2 80

2,80 2,70

2,70 5,80 6,20 7,90 4,50 4,50

33,00 33,00 4,00 3,50 3,30 11,70 4,70 3,80

3,50 11,30

11,70 3,50

8,80 9,40

BD 138 BD 139 BD 140

BD 182

BD 241 A BDX 66 B BDX 67 B BD 435

BD 436 BF 167 BF 173 BF 177

BF 178 BF 180

BF 181 BF 182 BF 183

BF 184 BF 194 BF 195

BF 196 BF 197

BF 198 BF 199 BF 245 B BR101PNPN

BRY39PNPN BSX 21 BSX 19

2,10

2,00 2,40

2,40 2,45 2,30

2,30 2,30

3,40

3,60 3,60 2,00 3,30

1,60 1,60 1,40

1,40 1,70 1,70 1,70 1,70

1,70 2,00 3,60 1,20

1,20

1,20

1,20

1,20 1,20 10,20

3,40 3,60

TCA 160 UAA 170 UAA 180 DG 200 LM 200 LM 200 LM 201 TBA 231 TAA 300 LM 305 LM 305 LM 308 LM 311 LM 311 LM 311 LM 312 LM 340 15 V ± 12 V± 24 V LM 380 LM 381 LM 381 LM 381 LM 382	12,00 26,20 39,60 39,40 35,80 20,20	TCA 760 14,50 μA 720 22,60 μA 741 6,50 15A 720 13,20 LM 723 33,20 LM 747 9,60 μA 758 39,80 LM 761 14,90 TAA 761 14,90 TAA 761 17AA 760 17AA 790 21,00 TBA 800 25,00 TBA 810 25,00 TBA 810 25,00 TBA 810 25,00 TBA 801 16,00 TCA 830 45,00 TDA 1024 45,00 TD
LM 310	24,40	TBA 790 21,00
LM 311	18,00	TBA 810 25,90
LM 324	16,60	TCA 830 23,60
5 V ±		TCA 940 56,60
	12,00	
LM 380		TDA 1023 30,00
TCA 440	21,90	MC 1312 33,70
TAA 550 LM 555	23,00 8,90	MC 1456 49,50 MC 1496 22,50
LE 556 NE 556	15,00	MC 1590 77,70
LM 561	15,00 31,20	MM 2101 41,00
LM 565 TBA 570	25,10 28,80	XR 2206 67,00 SFC 2307 9,90
SAS 570	24,70	RTC 2650 188,00
SFC 606 TAA 611	14,40 20,70	CA 3020 43,20 LM 3075 20,60
TAA 621 TBA 641	27,50 29,30	LM 3900 18,00 LM 3909 18,50
TBA 651	18,20	MC 4044 33,40
TAA 661	26,20	LX 5700 46,60
LM 709 0	8,10	MD 8002 27,00

SUPPORTS DIL

wrapper	A souder	
3,00	2,00	br.
3, 60 3,80	2,30 2.50	br.
	2,50	br.

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ NOMBREUX AVANTAGES ...

Constructive and the constructive of the construction of the second of the construction of the constructio
CELLULES PHOTO RESISTANTES
I DP 03/020 La plus cancible 19 00
I DP 05
LDP 07 Le plus petite
LDR U/. La pius petite 9,30
PIECES DETACHEES 1° CHOIX
Interr. unipolaire 2 pos 3,80
Interr. bip. 2 pos. (noir. rouge) 5,80
Invers unipolaire miniature 2 pos 10.00
Inverseur hipolaire min 2 pos 12.00
Invers hinolaire min 3 nos 14.50
Invers hinglaire à glissière 2.00
Invers hipolaire min 2 nos instables 17.80
Poussoir mini normal fermé 4 20
Poussoir mini, normal ouvert 4.20
look 2.5 mm måle 190
Jack 3,5 IIIII, IIIale
Jack 3,5 mm, femelle
Jack 3,5 mill, lefflelle chassis
Jack 6,35, male mono
Jack 6,35, male stereo
Jack 6,35 temelle stereo
Jack 6,35, femelle chassis stereo 5,00
Jack 6,35, fem. chassis stereo double
coupure
Fiche DIN 5 br. 180° måle 2,40
Fiche DIN 5 br. 180° femelle 2,40
Fiche DIN 5 br. 180° chāssis 1,60
Fiche DIN H.P. måle
Fiche DIN H.P. femelle
Fiche DIN H.P. chassis
Fiche DIN H.P. chassis coupure 1,60
Fiche RCA male (noir ou rouge) 2,40
Fiche RCA temelle (noir ou rouge) 2,40
Fiche RCA chassis temelle double 2,00
Fiche banane Ø 4 mm, maie (4 coul) 1,40
Fiche banane Ø 4 mm, femelle (4 coul.) . 1,10
Jack 6,35, fem. chāssis stéréo double coupure Fiche DIN 5 br. 180° māle . 2,40 Fiche DIN 5 br. 180° temelle . 2,40 Fiche DIN 5 br. 180° temelle . 2,40 Fiche DIN 5 br. 180° temelle . 1,40 Fiche DIN H.P. māle . 1,40 Fiche DIN H.P. chāssis . 1,50 Fiche DIN H.P. chāssis . 1,50 Fiche DIN H.P. chāssis . 1,50 Fiche RCA māle (noir ou rouge) . 2,40 Fiche RCA chāssis femelle double . 2,60 Fiche RCA chāssis femelle (4 coul.) . 1,10 Fiche banane Ø 4 mm, māle (4 coul.) . 1,40 Fiche banane Ø 4 mm, femelle (4 coul.) . 1,10 Bornes Ø 4 mm, isolées pour chāssis (4 coul.) . 1,20 Fiche coaxiale TV māle . 2,00 Fiche coaxiale TV māle . 2,00 Fiche coaxiale TV stāssis māle ou fem . 3,80 Support fusible pour C.1 ou à cosses . 1,50 Support fusible pour chāssis māle ou fem . 3,80
(4 COUI.)
Fiche coaxiale TV famella
Fiche coaxiale TV châcsis mâls ou fam. 2.00
Support fucible pour C L ou à cosses 150
Support fusible à vis nour châssis 380
Fusibles 5 x 20 (0 1 0 3 0 5 0 8 1 1 6 2 3 5
Fiche coaxiale TV châssis mâle ou fem. 3,80 Support fusible pour C.1. ou à cosses 1,50 Support fusible à vis pour châssis 3,80 Fusibles 5 x 20 (0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1, 6, 2, 3, 5, 8 A) Pointe de touche p. cordon. La paire 20,00 Pression pour pile 9 V 1,60 Coupleur 4 piles 1,5 V bâton 3,50 Coupleur 4 piles 1,5 V bâton 3,50 Coupleur 2 piles 4,5 V plates 7,50 Pinces crocod. Ø 4 mm (noir ou rouge) 1,90 Capteur téléph, pour ampli 9,00 Commutateur à galette en kit Mécanisme pour 6 galettes, axe Ø 6 mm 13,20 Galett. 1 circ. 12 pos. Galett. 2 circ. 6 pos. 12,00 Galett. 3 circ. 4 pos. Galett. 4 circ. 3 pos 12,00 Commutateur miniature 5 A, 300 V à gallette. 1 circ. 12 pos 2 circ. 9 pos 3 circ. 4 pos
Grin-fil embout sounle (nour cordon Ø 4) 17 00
Pointe de touche p. cordon, La paire 20.00
Pression pour pile 9 V 1.60
Coupleur 4 piles 1.5 V bâton 3.50
Coupleur 2 piles 4.5 V plates 7.50
Pinces crocod \(\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$4\$} mm (noir ou rouge)}} \) 1.90
Canteur télénh nour ampli 9.00
Commutateur à galette en kit
Mécanisme pour 6 galettes, axe Ø 6 mm 13.20
Galett, 1 circ., 12 pos. Galett, 2 circ.
6 pos 12,00
Galett. 3 circ. 4 pos. Galett. 4 circ
3 pos. 12,00
Commutateur miniature 5 A. 300 V à gallette.
1 circ. 12 pos 2 circ., 9 pos 3 circ., 4 pos
circ., 3 pos 2 circ., 9 pos 3 circ., 4 pos 4 circ., 3 pos 12 F Connecteur lyre (mâle et femelle). 3 br. 1,80. 5 br. 2,20. 7 br. 2,60. 9 br. 3,20. 11
Connecteur lyre (mâle et femelle)
3 br. 1.80, 5 br. 2.20, 7 br. 2.60, 9 br. 3.20, 11
br. 3,60.
Connect encartables nas de 3 96 nour châssis :
6 contacts 5.80 10 contacts 7.80
15 contacts 0 80 22 contacts 11 80
Support transietor hoîtier TO 3 TO 66 1 00
Entrée cont pour châccic entrave normal 1 co
6 contacts
(5 coul) les 10
(5 coul.), les 10
Variable 000 V and ()
VOVANTS 220 V CARRES EVERT DRAFTINE FOLIDE
Voyants 220 V carrés (vert, orange, rouge, bleu)

MINI-CONDENSATEURS CERAMIQUES

bleu)

Bornes Ø 2 mm (dorées), rouges et noires 2,20

Fiches Ø 2 mm (dorées), rouges et noires 3,00

Picot baïonnette pour C.l. måle, les 10 ... 0,60

Picot femelle pour baïonnette, les 10 ... 1,80

500 V. Plaquett	e 1	pF,	2,2	2, 4,	7, 5,	6, 6,8	. 8,2
10, 15, 22, 33,	47.	56	, 68	3, 82	, 100	, 150	220
270, 330, 470,	560	, 68	30,	820	0F, 1	nF, 1	2 nF
1,8 nF.							
Jusqu'à 100 pF							.0,70
Jusqu'à 1,8 nF							.1,2
C 280 DI ASTINI	IIE I	MET	TALI	ICE	250	V	

DIAC 32 V :	00 50
THYRISTORS 6 à 10 A. 400 V 13,	80
1 à 4.5 A. 400 V	

LUMINESCENTE Rouge, vert, jaune ≥ 5 mm ou 3 mm, pièce.... Clips fixation 3 ou 5 mm

PONTS REDRESSEURS 1 A, 200 V 4,50 4 A, 200 V 12,35 1 A, 280 V 7,50 6 A, 200 V 18,50 1,4 A, 60 V 7,50 10 A, 200 V 21,50 1,5 A, 50 V 7,00 25 A, 200 V 35,30

DIODES ZENER
Toutes valeurs de 3,3 à 30 V.
0,4 W, 1,50.
1 2 M/ 2 EO

Résistances 1 % et 2 % NOUS CONSULTER

RTC RESISTANCES « COGECO COUCHE CARBONE 5 %	>>
COOGHE GARBONE 3 %	

Toutes valeurs Série E12	
De 1 Ω à 10 MΩ 1/4 W	0,30
De 4,7 Ω à 10 MΩ 1/2 W	0,30
De 10 Ω à 4,7 MΩ 1 W	0,60
Par 100 d'un même type : — 3	0 %.

POTENTIOMETRES

Axe Ø 6 mm. Spécial Hi-Fi. Simpl	e
rotatif lin ou log - 150 Ω, 1 K, 2,2	
4,7, 10, 22, 47, 100, 220, 470 K	ί.
1 MΩ 3,8	0
Double (log) 2 x 22 kΩ. 2 x 47 K. 2	X
100 K	n

POTENTIOMETRE AJUSTABLE

Au pas de 5,08 ou 10,16 De 100 Ω à 4,7 M Ω . La pièce . 2,00

950 V. Prix			
THERMISTANCE			
300 Ω , 1,3, 4,7,	10, 47	kΩ	3,20
Decembian our land	FR 0	•	E0 F

CONDENSATEURS CHIMIQUES RTC - FITCO Type I - CEF

10 V	25 V	1 63 V	Prix
330 µF	22 µ à	1 µ à	
500 µ	150 µF	47 µF	1,70 F
1000 µF	220 µF	100 µF	2.80 F
1600 µF	470 µF	220 µF	3.50 F
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1000 µF		4.50 F
		470 µF	5.40 F
	2200 µF	1000 µF	7,90 F
10000 µF			15,50 F
		4700 µF	24.50 F

Autres valeurs et tensions nous consulter.

Psychédéliques. 4	et	8	$\Omega \dots$	10,00
Transfermateurs	0	2	0.1/	

Transformateurs 220 V
3 VA. 6 V. 9 V. 12 V 25,00
8 VA. 6 V, 9 V, 12 V 28,00
12 VA. 6, 9, 12, 15, 18, 24 V 32,00
12 VA. 2x6, 2x9, 2x12 V 33,00
25 VA. 6, 9, 12, 18, 24 V 48,00
25 VA. 2 x 12, 2 x 24 V 51,00
40 VA. 35, 45 V 60,00
40 VA. 2 x 12, 2 x 24, 2 x 35 V 65,00
75 VA. 18 V
75 VA. 2 x 18, 2 x 24, 2 x 28, 2 x
35 V
100 VA. 2 x 24, 2 x 35, 2 x 45 V
120 VA. 2 x 30 V
150 VA 2 v 35 2 v 45 V 112 00

							. 79,00
	DVA.						
							.110,00
150	VA.	2 x	35	, 2 x	45	٧	.112,00
200	VA.	2 x	24	٧			.160,00
Tra	nsfo	s tor	ique	es - n	ous	COL	nsulter.

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Expédition à réception de mandat, chèque bancaire ou postal joint à la commande. Tous nos envois sont effectués en recommandé.

2,05 2,10

3,15 2,70

MINIMUM D'ENVOI : 50 F. Pour vos commandes ne pas oublier d'ajouter les frais de port : jusqu'à 2 kg 13,40 F. Jusqu'à 5 kg 21,80 F. Au-delà de 5 kg tarif

Contre-remboursement : joindre 30 % du montant de la commande. Frais en sus : 10,00 F. Nos marchandises voyagent au risque et péril du destinataire même lorsqu'elles sont expédiées franco. Pour tout rensei-gnement prière d'envoyer une enveloppe réponse tim-brée à l'adresse du destinataire. EXPÉDITION EN FRANCE ET ÉTRANGER.



10, RUE DES FILLES DU CALVAIRE, **75003 PARIS**

Métro : Filles du Calvaire. Tél.: 271.37.48 +


Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures. Sauf dimanche.

N'OUBLIEZ PAS VOS NOMS ET ADRESSE SUR VOTRE COMMANDE

Montages pratiques

Les interrupteurs à commande sonore peuvent être utilisés pour la mise en marche et l'arrêt de bien des appareils électriques, de l'ampoule au téléviseur, sur un simple claquement des mains. Le schéma proposé ici permet ce genre de fonctionnement, tout en possédant un dispositif spécial destiné à éliminer les fausses manœuvres.

Interrupteur à commande sonore

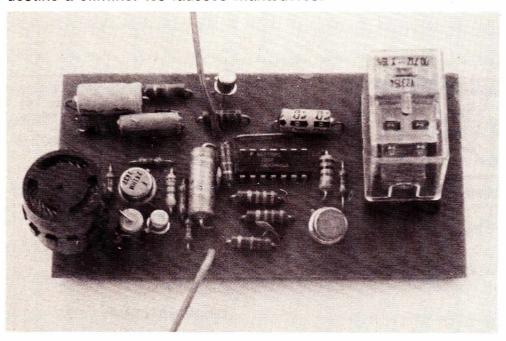

Sur notre montage, la cellulle de micro dynamique à été montée directement sur le circuit imprimé.

La sortie utilisation effectuée sur relais permet une grande souplesse d'emploi.

I) LE SCHEMA DE PRINCIPE:

Le schéma de la **figure 1** montre que le signal issu du micro (dynamique 200 à 600 Ω environ) est préamplifié par un étage à transistor BC107B avant d'attaquer un ampli opérationnel à gain ajustable par une 4,7 M Ω . Le signal à haut niveau ainsi disponible est appliqué à un doubleur de tension le transformant en un niveau continu aux bornes du condensateur de 47 μ F.

Dès que ce niveau dépasse 0,7 V environ (seuil VBE du transistor), le BC107B qui suit devient conducteur et applique un zéro logique à l'entrée d'un monostable de 5 secondes environ, utilisant deux des quatre ports NAND à deux entrées du circuit CMOS 4011 BE. Ainsi donc, la sortie de ce monostable bascule à zéro pour une durée minimum de 5 secondes, voire plus si le bruit détecté se prolonge. En conséquence, ce n'est qu'au delà de ce délai

« d'immunité » que le niveau logique de sortie reviendra à 1, permettant donc à tout nouveau bruit de déclencher une transition de 1 à 0 de ce niveau.

Ce sont précisément de telles transitions de 1 vers zéro (fronts descendants ou arrière) qui ont une action sur la bascule bistable qui suit, bascule faisant appel aux deux autres portes du boîtier. Ce type de bascule change d'état pour chaque transition d'entrée de 1 vers O. C'est dire que dans notre cas, un claquement de mains va mettre sous tension le relais s'il était décollé et le désalimenter s'il était collé, ceci par l'intermédiaire d'un 2N 1711. Par contre, du fait de la présence du monostable, deux claquements rapprochés de moins de 5 secondes, ou bien tout bruit consécutif à la mise en route de la charge, resteront sans effet.

II) REALISATION PRATIQUE:

Le circuit imprimé de la figure 2 est prévu pour recevoir tous les composants du montage, y compris le relais avec son support et éventuellement le micro. Ce dernier pourra cependant avantageusement être un peu éloigné du montage de façon à pouvoir être orienté de la façon la plus judicieuse. L'alimentation est prévue en 12 volts, et le montage doit fonctionner sitôt mis sous tension. De ce fait, dès l'alimentation raccordée, un simple claquement des mains doit faire changer le relais d'état. Il n'est pas possible de prévoir quel sera l'état du relais lors de la mise sous tension. L'état dit « préférentiel » de la bascule dépend en effet des tolérances de fabrication sur les portes, les résistances, et les condensateurs. L'introduction d'un léger déséquilibre volontaire entre les deux ponts diviseurs 22 K Ω /33 K Ω peut permettre de déterminer l'état du relais lors de la mise sous tension, suivant le sens de ce déséquilibre.

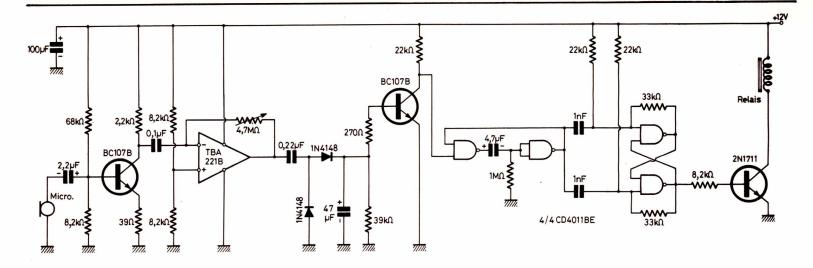


Figure 1

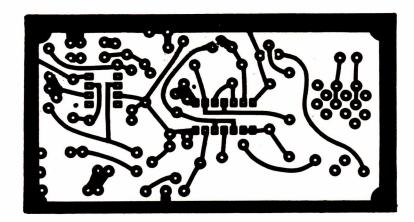


Figure 2

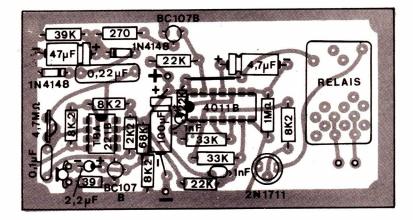


Figure 3

III) CONCLUSION:

Très simple à réaliser encore qu'assez élaboré, ce montage peut rendre de nombreux services pour la « télécommande » de nombreux équipements domestiques tels que les éclairages, projecteurs de diapositives, récepteurs TV, etc... A la limite du « gadget », il peut être utilisé pour toutes sortes d'animations à caractère distrayant.

Fonctionnant sous 12 volts, il peut avantageusement servir à la commande de jouets à partir d'un sifflet ou d'un simple claquement des mains.

P. GUEULLE

Nomenclature:

Semi-conducteurs:

1 x TBA 221 B (741)

1 x CD 4011 BE

2 x BC 107 B

1 x 2N1711

2 x 1N4148

Résistances 5 % 1/4 W:

1 x 39 Ω

1 x 270 Ω

1 x 2,2 KΩ

4 x 8,2 KΩ

3 x 22 KΩ 2 x 33 KΩ

1 x 39 KΩ

1 x 68 KΩ

1 x 1 MΩ

1 x 4,7 M Ω ajustable

ou fixe (voir texte).

Condensateurs:

2 x 1 nF

1 x 0,1 µF

1 x 0,22 μF céramique

1 x 2,2 µF

 $1 \times 4.7 \mu F$ chimiques 16 V

1 x 100 μF

Divers:

1 circuit imprimé

1 micro dynamique

1 relais

alimentation 12 V

N'ACHETEZ PAS CES APPAREILS, MONTEZ-LES ET APPRENEZ AINSI VOTRE FUTUR MÉTIER, L'ÉLECTRONIQUE.

Tout le matériel de travaux pratiques est fourni avec les cours.

EURELEC, c'est le premier centre d'enseignement de l'électronique par corres-

pondance en Europe. C'est un enseignement concret, vivant, basé sur la pratique. C'est pourquoi vous recevez un abondant matériel de travaux pratiques (transistors, diodes, galvanomètres, circuits imprimés...). Tout un matériel qui

vous passionnera et qui restera votre propriété. Vous le monterez à la fin de chaque cours, vous constituant à la fois un véritable laboratoire professionnel (comprenant : contrôleur universel, voltmètre électronique, oscilloscope, générateur H.F. etc...) et une solide formation de technicien

Avec le matériel, des cours conçus par des Ingénieurs.

électronicien.

Les cours EURELEC sont concus

par des professionnels, vous pouvez les suivre quelque soit votre niveau d'étude car ils sont personnalisés et très progressifs. Un professeur d'EURE-LEC vous suit et vous conseille. Vous pourrez

ainsi travailler chez vous à votre rythme sans quitter votre emploi : le but d'EURELEC est de vous ouvrir les multiples carrières de l'électronique : télécommunication (radio-électricité, TV noir et blanc et couleur, HI FI...) et

électronique industrielle (automatisme, régulation, microélectronique...).

> EURELEC vous offre en plus un stage gratuit.

A la fin des cours, vous avez un niveau en électronique équivalent au C.A.P.

Pour vous perfectionner, EURELEC vous offre un stage dans ses laboratoires où vous pourrez manipuler un matériel professionnel.

A l'issue de ce stage EURELEC vous remet un certificat de fin d'étude. Vous constaterez vous-

même par la suite, que la formation **EURELEC** est connue et appréciée des entreprises puisque 2000

d'entre elles nous ont déjà confié la formation de leur personnel.

Vous vous intéressez à l'électronique, votre emploi vous préoccupe ou vous aimeriez être à votre compte. Prenez votre avenir en main, apprenez les métiers de l'électronique avec ÉURELEC.





COURS D'ELECTRONIQUE EURELEC

CENTRES RÉGIONAUX - 75011 PARIS : 116, rue J.P. Thimbaud - Tél. : (1) 355.28.30/31 - 68000 MULHOUSE : 10, rue du Couvent - Tél. : (89) 45.10.04 13007 MARSEILLE: 104, bd de la Corderie - Tél.: (91) 54.38.07

1 C eurelec

institut privé d'enseignement à distance Téléphoner en P.C.V. au (80) 66.51.34

Je soussigné : Nom	Prénom
Domicilié : Rue	Nº
Ville :	Code Postal :
désire recevoir, à l'adresse ci-dessus, pendant	15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons

□ ÉLECTRONIQUE : RADIO STÉRÉO A TRANSISTORS 25 envois de 226 F + 15 F (frais d'envoi)

□ ÉLECTROTECHNIQUE

17 envois de 188 F + 15 F (frais d'envoi) + 1 envoi de 94 F + 15 F (frais d'envoi)

. ⊳ Si je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage et je ne vous devrai rien.

⊳ Si, au contraire, je désire le garder, vous m'enverrez le solde du cours, à raison d'un envoi en début de chaque mois, que je vous réglerai contre remboursement (ajouter 10 F de taxe des P.T.T.). Dans ce cas, je reste libre d'arrêter les envois par simple lettre d'annulation et je ne vous devrai rien.

21000 DIJON - FRANCE DATE ET SIGNATURE (pour les enfants mineurs, signature du représentant légal).

23 envois de 224 F + 15 F (frais d'envoi)

+ 1 envoi de 112 F + 15 F (frais d'envoi) □ INITIATION A L'ÉLECTRONIQUE 8 envois de 170 F + 15 F (frais d'envoi)


Montages pratiques

La balance qui va être décrite permet de peser les aliments ou autre objet d'un poids minimum de 25 g.

Le montage utilise une rampe lumineuse de 14 LED pour l'affichage du poids.

Le capteur utilisé est une lame d'acier

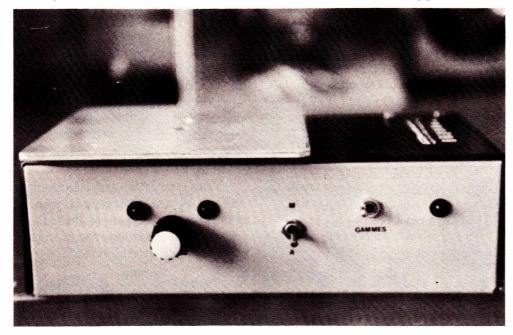soumise à la flexion à laquelle on a collé deux jauges de contrainte. Cette balance aura la double fonction de satisfaire votre passe-temps favori et de réaliser un appareil susceptible de rendre d'appréciables services dans une cuisine.



Balance ménagère de 25 g. à 1, 3 kg.

I) COMMENT EFFECTUER UNE BALANCE AVEC DES JAUGES?

La **figure 1** donne le principe de base. Une force F appliquée à l'extrémité d'une lame d'acier de longueur L, crée un moment M = F x I au point A.


La lame d'acier est encastrée. Deux jauges ont été collées le plus près possible du pcint A, car c'est en ce point que l'on a le maximum de contraintes. Les jauges sont des petits circuits imprimés très fins que l'on étire et qui voient ainsi augmenter leurs résistances ou les diminuer (figure 2). La résistance d'un conducteur peut être connue en utilisant la formule suivante

$$R = \delta - \frac{1}{s}$$


où I représente la longueur du conducteur et s sa section.


Ainsi lorsqu'on étire un fil conducteur, on augmente l (sa longueur) et on diminue s (sa section) ce qui a pour conséquence d'augmenter sa résistance électrique (δ étant la résistivité, reste constante).

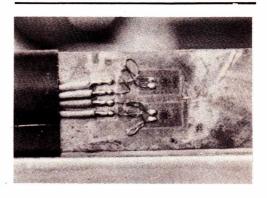On a une variation de résistance en fonction d'une force.



Détails des jauges de contraintes fixées sur la lame d'acier.

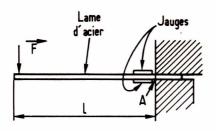

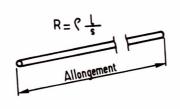

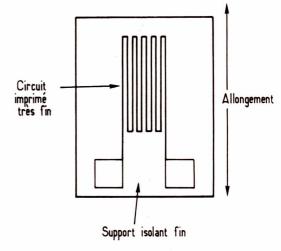


Figure 1

Figure 2 a Figure 2 b

II) ETUDE THEORIQUE DE LA PARTIE MECANIQUE

La figure 3 nous montre le schéma d'une balance simplifiée au maximum.

Une colonne sert de liaison entre un plateau et la lame d'acier qui est fixée à l'aide de deux vis à un support en forme de U.

Mais ce montage, certes simple, a l'inconvénient de ne pas être fidèle.

La figure 4 en explique la raison.

Lorsqu'un même poids est placé d'un côté ou d'un autre du plateau, on relève

une mesure différente du Moment (M = F x I). A cause de cela, les mesures peuvent varier du simple au triple! Ce n'est pas envisageable.

Il faut donc que la force soit toujours appliquée en un point comme le montre la figure 5.

La force est toujours appliquée sur l'articulation n° 2.

Le ressort élimine les jeux existant dans les 3 articulations.

Maintenant que la balance est rendue fidèle il ne reste plus qu'à étudier la partie électronique.

III) SCHEMA THEORIQUE DE LA BALANCE

La **figure 6** donne le schéma de principe du montage.

Les jauges sont montées dans un pont de Wheatstone.

Le signal recueilli est amplifié pour être mesuré à l'aide d'un vu-mètre type UAA 170

Les 2 LED extrêmes servent à faciliter le tarage pour indiquer le sens dans lequel doit tourner le potentiomètre de tarage.

L'appareil possède 2 gammes de sensibilité : la première s'étage de 0 à 325 g


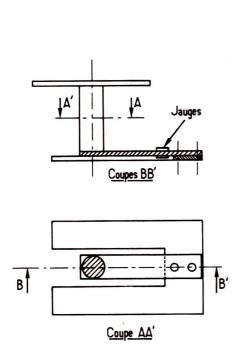


Figure 3

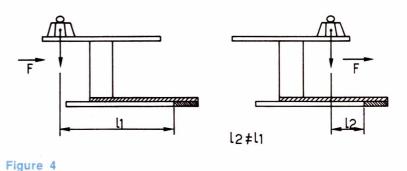



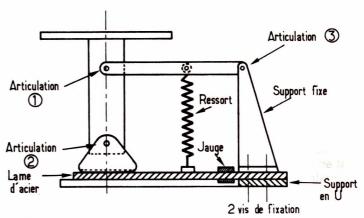


Figure 5

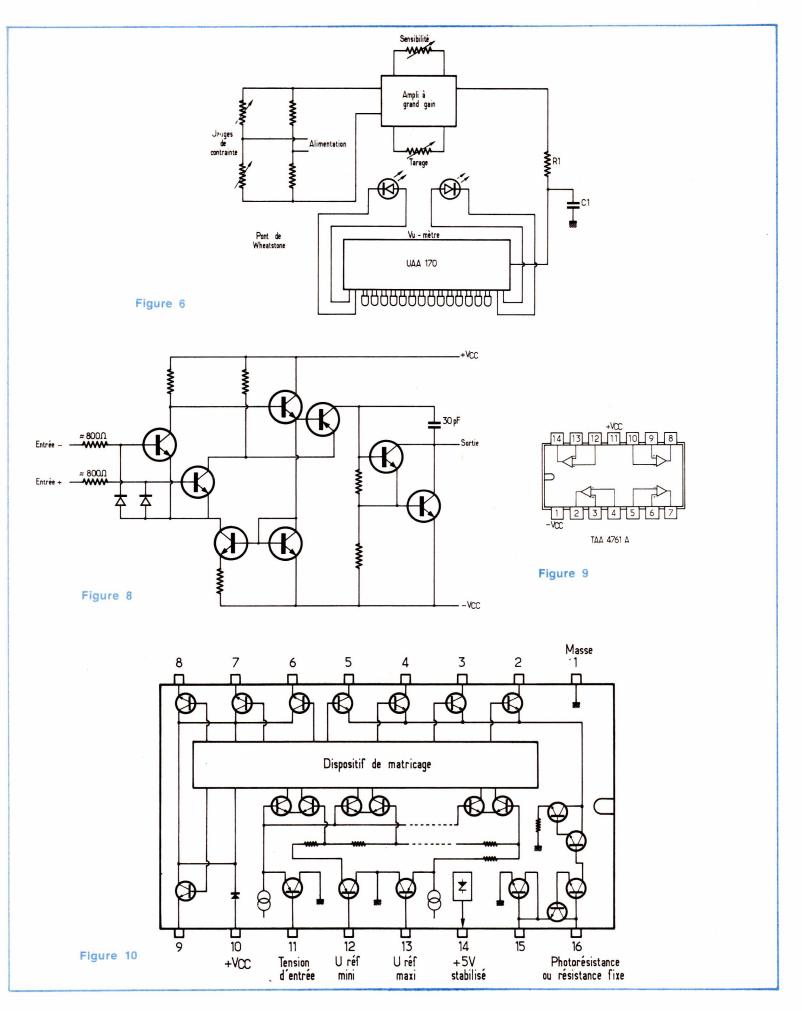

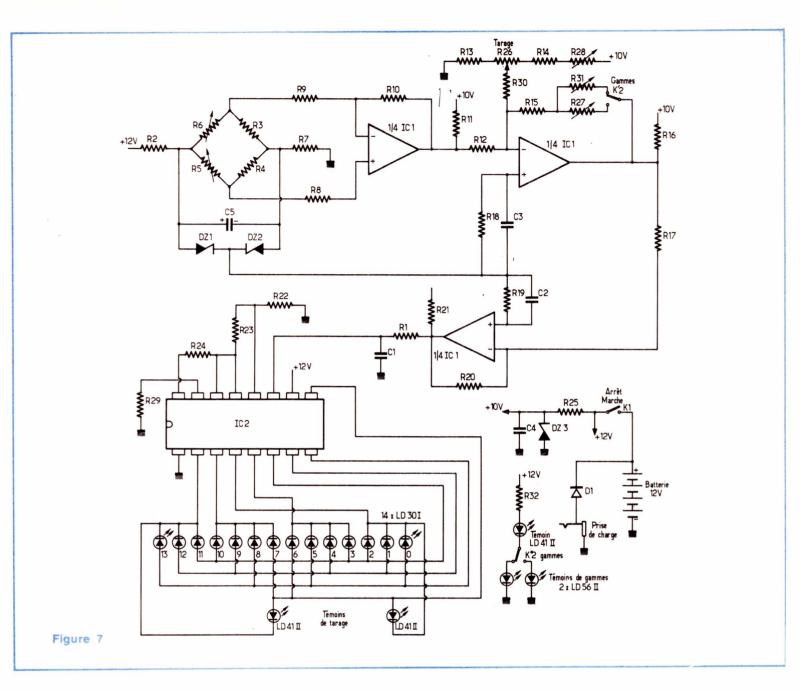

tandis que la seconde mesure de 100 g en 100 g jusqu'à 1,3 kg.

Le schéma général de l'appareil est donné à la figure 7.

Les diodes Dz₁ et Dz₂ stabilisent la tension aux bornes du pont des résistances R₃, R₄, R₅, R₆.

Un inverseur double circuit, K'2 et K''2 sélectionne la gamme. Ainsi, c'est soit les résistances R31 et R15 ou soit R27 + R15 qui servent de résistances de contre-réaction au deuxième amplificateur opérationnel.

Le circuit intégré IC1 est le TAA 4761 A de SIEMENS. Ce circuit intégré contient 4 amplis opérationnels. La **figure 8** donne le schéma d'un de ces circuits. La capacité de 30 pF sert à la compensation en fréquence. La **figure 9** donne le brochage de ce circuit.

La résistance R₁ et le condensateur C₁ servent à éliminer le bruit qui aurait été amplifié par IC₁.

Le circuit IC2 est un UAA 170. Son brochage est donné à la figure 10.

Les résistances R_{24} et R_{29} ont été choisies de telle façon qu'un courant de 40 mA traverse les LED.

La broche 14 fournit une tension de 5 V stabilisée.

IV) REALISATION PRATIQUE

Comme on peut le voir sur les photos, le montage tient dans un coffret TEKO de la série 330.

La référence est 334 et de dimensions 60 x 100 x 202 mm.

Le montage est réalisé sur 2 circuits imprimés.

Le premier est un double face et sert de support à la rampe de LED et au UAA 170. Les figures 11, 12, 13 représentent ce circuit.

Les 2 LED extrêmes se trouvent sur le panneau avant et servent de témoins de tarage.

Le second circuit sert de support à tous les éléments de la partie amplification (figures 14 et 15).

Comme on peut le remarquer les résistances R₃ et R₄ sont de grande puissance afin d'obtenir une stabilité en température satisfaisante. On pourra insérer de la graisse aux silicones entre les 2 résistances afin qu'elles s'échauffent de la même façon.

La figure 16 donne le dessin à l'échelle 1 de la partie mécanique de la balance.

La lame d'acier où l'on a collé les jauges de contraintes a les dimensions suivantes : 100 x 30 x 3 mm.

Les photos représentent le système le plus simple donné à la figure 3.

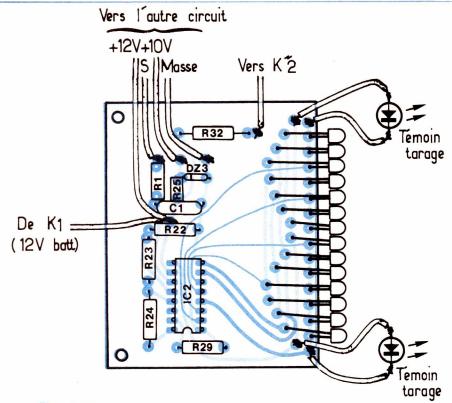


Figure 11

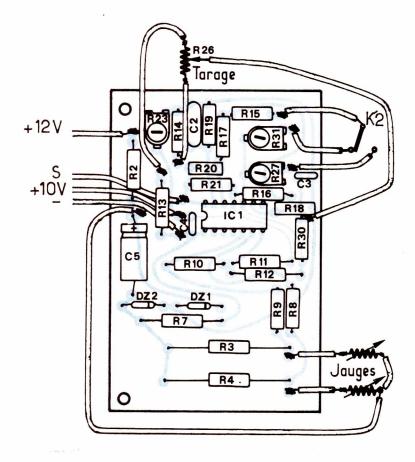


Figure 14

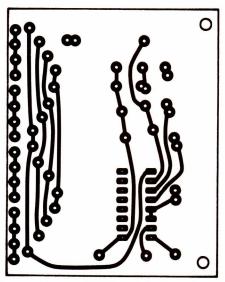


Figure 12

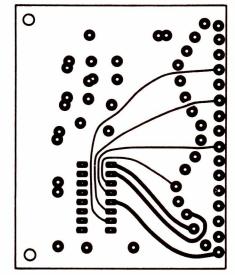


Figure 13



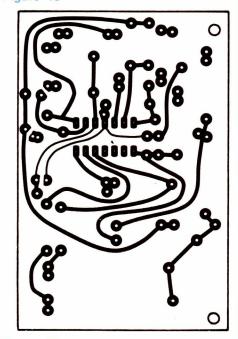



Figure 15

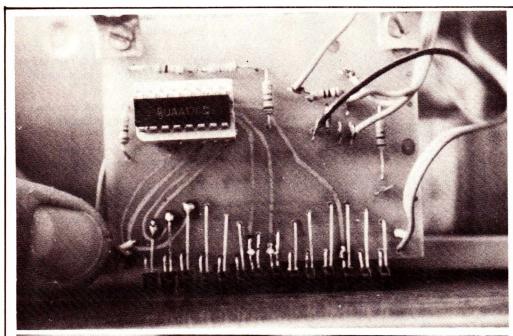


Le circuit imprimé d'affichage.

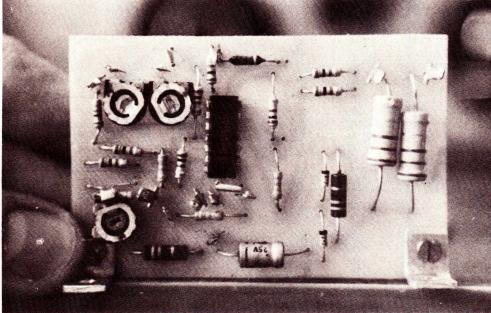

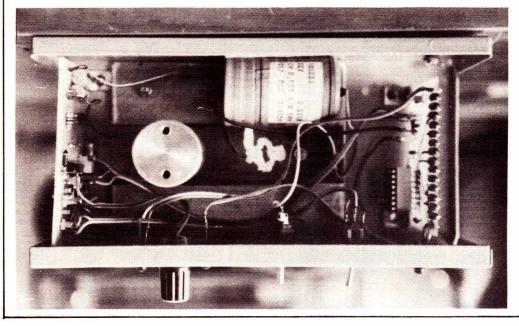Le circuit imprimé d'amplification et de commande.



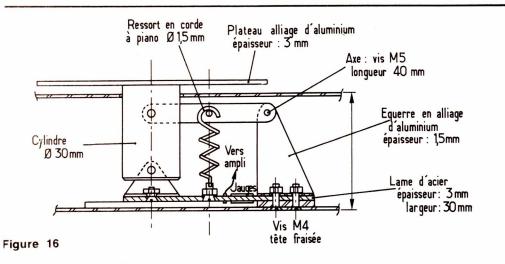Les deux circuits imprimés sont fixés sur les flancs du coffret la partie mécanique occupe le centre de celui-ci.



Deux jauges côte à côte sont collées sur chaque côté de la lame d'acier. Dans ce cas il n'y a plus de dérive en température car les résistances reposent sur un corps métallique conduisant bien la chaleur

Les jauges sont des petits circuits imprimés comme le montre la figure 2.

Les jauges doivent être collées fortement à la lame d'acier et bien dans son axe.

La colle sera du genre Eastman 910. Pour avoir un bon positionnement des jauges, on s'aidera d'un morceau de ruban adhésif.

On positionne la jauge sur la lame d'acier.

La balance a été ultérieurement perfectionnée en réalisant le montage de la figure 16 qui élimine la recherche du centre de gravité des objets à peser en un endroit pien précis du plateau.

/) MONTAGE DES JAUGES DE CONTRAINTES

Les jauges utilisées ont la référence suivante : EP 08-062 AA 120, chez Vishay-Micromesures, leur résistance est de 120 Ω \pm 0,15 %.

Ces jauges peuvent être avantageusenent remplacées par des EP08-125 AD 120.

Ce deuxième type de jauges est moins cher car elles sont plus grandes (3 mm de ong au lieu de 1,57 mm). Ce qui n'est pas gênant dans notre cas.

Les jauges peuvent être disposées de 3 açons sur la lame d'acier.


La première consiste à les placer côte à :ôte comme le montre la figure 17. Les auges sont collées le plus près possible de 'arête du support afin d'être sollicitées vec le maximum de contraintes.

Le désavantage de ce montage réside lans sa mauvaise stabilité en température ar les résistances fixes et les jauges ont arement la même température.

Par contre, les jauges étant collées sur la ame d'acier, elles ont la même tempéraure, de même que les résistances fixes eliées par de la graisse aux silicones auont à peu près la même température.

Dans ce cas, on utilise le montage de la gure 18 sans trop d'inconvénients. Les auges sont collées face à face. Malgré ela, les résistances fixes n'étant pas suffiamment reliées thermiquement, on a enore une faible dérive thermique.

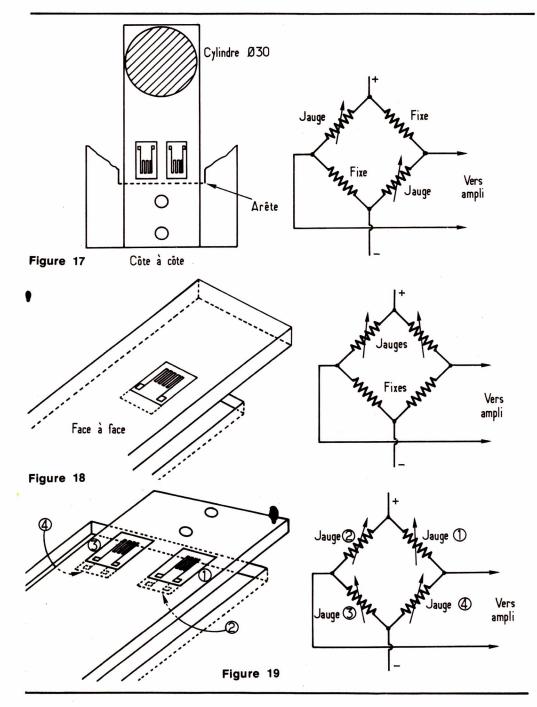Si l'on ne veut aucun problème du côté empérature on pourra utiliser le montage e la figure 19.





On colle une morceau de ruban le long de la lame et sur la jauge.

On décolle sur la moitié de la longueur le ruban afin de placer de la colle sur la lame et sous la jauge.

La jauge sera collée suivant la figure 20, puis sera reliée à un bornier, en forme de circuit imprimé, par du fil en zig-zag, afin d'éviter le risque de le voir se casser à cause des contraintes.

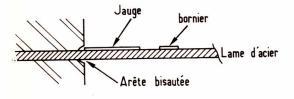L'ensemble sera recouvert d'un mastic blanc et souple (silicones) afin de le préserver de l'oxydation et des rayures.



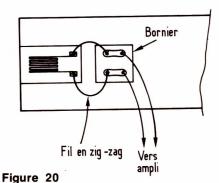

VI) MODE D'EMPLOI DE LA BALANCE

On règlera R₂₈ afin de rendre le potentiomètre R₂₆ efficace.

On règle R₂₆ afin que la LED « zéro » soit allumée. On étalonne la balance en réglant le gain de l'amplificateur à l'aide de R₂₇ ou R₃₁.


CONCLUSION

Ce montage fort utile pour la cuisine, nous aura permis de nous familiariser avec les jauges de contraintes.

Celles-ci sont très couramment employées dans l'industrie et il en existe de toutes les formes.

Ainsi il existe des jauges circulaires qui sont collées sur une rondelle souple pour la mesure des pressions.

P. ARNOULD

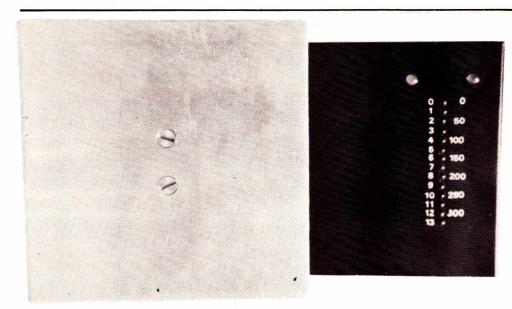

Le plateau est réalisé dans une tôle de duralumin, l'affichage s'effectue sur 14 diodes LED.

Nomenclature

Résistances:

(1/4 W sauf spécifications)

R₁: 10 KΩ R₂: 47Ω 1/2 W R₃: 120 Ω 3 W R₄: 120 Ω3 W R₅: jauge 120 Ω

R₆: jauge 120 Ω R₇: 47 Ω 1/2 W

R8: $100~\Omega$ R9: $100~\Omega$ R10: $2~K\Omega$ R11: $2~K\Omega$

R₁₂: 470 Ω R₁₃: 12 K Ω

R₁₄: 5,6 K Ω

R₁₅: 1 K Ω R₁₆: 2 K Ω

 R_{17} : 100 Ω R_{18} : 100 Ω

R₁₉: 100 Ω

 R_{20} : 4,7 $K\Omega$ R_{21} : 2 $K\Omega$

R₂₂ : 1 KΩ R₂₃ : 4,7 KΩ

 R_{24} : 10 KΩ R_{25} : 20 Ω

R₂₆: 1 K Ω potentiomètre linèaire

 R_{27} : 22 K Ω ajustable R_{28} : 10 K Ω Ajustable

 $R_{29}: 1 K\Omega$ $R_{30}: 10 K\Omega$

R₃₁: 22 KΩ Ajustable

R₃₂: 1 KΩ

Circuits Intégrés :

IC1: TAA 4761 A

SIEMENS IC₂: UAA 170

Diodes:

Dz1: 2,7 V 0,4 W Dz2: 2,7 V 0,4 W

Dz3: 10 V 1,2 W (BZX83C 5,1 X 2)

D₁: 1N4148 19 LED

Condensateurs:

(Tous 25V minimum)

C₁: 22 nF C₂: 1 nF C₃: 1 nF C₄: 22 nF C₅: 22 µF

Divers:

- Prise Jack KLB1 (Lumberg) (dans le cas d'un accu.)

- Accumulateur 500 mA/H 12 V

- Sinon piles pour obtenir 12 V

- Dans le cas de l'alimentation par Batterie, un chargeur

- Coffret TEKO réf. 334


- 1 inverseur simple (K₁).

- 1 inverseur double (K2).

Montages pratiques

Economiser l'énergie est depuis quelque temps considéré comme un devoir civique. Tous les moyens sont mis en œuvre pour nous persuader de réduire notre consommation, le plus efficace restant bien sûr l'augmentation naturelle ou artificielle des prix. D'une façon générale, une économie d'énergie

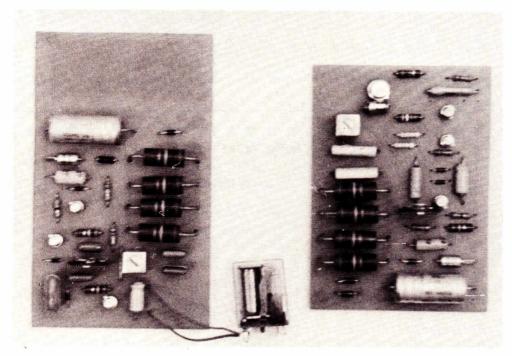est obtenue par réduction des services rendus par un équipement qui en consomme : acceptation d'une température plus basse dans les habitations, limitations de vitesse sur les routes, retards dans les chemins de fer, éclairage spartiate des locaux publics, etc...



Les deux modules représentés côte à côte.

SYSTEME D'ETALEMENT de la consommation électrique

Le système que nous vous présentons aujourd'hui est capable de faire économiser de l'énergie à notre pays et de vous faire économiser à vous, lecteur, des sommes non négligeables sans diminution de service rendu. Son but est en effet d'étaler dans le temps la consommation électrique d'une habitation afin d'éviter les « pointes » exigeant la souscription d'un abonnement souvent surévalué.

POSITION DU PROBLEME :

Une simple addition montrerait facilement que la puissance totale pouvant être fournie par EDF suffit amplement pour satisfaire les besoins **moyens** du pays. Tout le problème réside dans l'existence de points et de creux dans la consommation. Pour « étaler » les pointes, EDF doit se livrer à de véritables numéros d'acrobatie, comme

certaine panne générale nous l'a suffisamment prouvé il y a peu de temps.

Durant les creux, à l'inverse, il se perd de l'énergie, car la totalité de la surproduction inévitable ne peut être écoulée. Le stockage par pompage dans les barrages permet d'en stocker une partie, quelques exportations permettent d'en écouler encore un peu, le reste devant soit être vendu à prix réduit (heures creuses) soit être

perdu. On remarquera d'ailleurs que cette perte est limitée le plus possible en augmentant jusqu'à la limite des tolérances fixées la tension distribuée, de façon à augmenter artificiellement la consommation des abonnés. (Sur une charge résistive, par exemple, la puissance est donnée par P: U²/R).

Parallèlement à cet aspect « production » existe l'aspect « transport » : les lignes doivent être dimensionnées de façon à être en mesure de véhiculer la plus forte puissance pouvant être demandée, c'est-à-dire la puissance de pointe. De ce fait, les lignes travaillent le plus souvent très en dessous de leurs possibilités. Vouloir gagner sur ce coefficient de sécurité conduirait à des accidents analogues à celui évoqué plus haut.

La conséquence de ces caractéristiques d'une distribution électrique nationale est qu'EDF a mis sur pied diverses mesures de dissuasion dont le but se résume à pénaliser les abonnés susceptibles d'introduire des pointes de consommation dans leur secteur.

Autrefois, en effet, seules des mesures incitatives étaient prévues : le tarif de nuit, extrêmement avantageux, permettait une absorption partielle de la surproduction nocturne par le biais des systèmes de chauffage à accumulation, des chauffeeau, machines à laver le linge ou la vaisselle, et éventuellement des cuisinières lorsque la cuisson de certains plats pouvait se dérouler tard dans la soirée.

Récemment, une réorganisation des tarifs est intervenue, sous l'élégant prétexte d'une simplification de la facturation : suppression des tranches, réduction (ô! miracle) du prix du kilowattheure, mais, en revanche, augmentation considérable du montant de l'abonnement, surtout pour les fortes puissances installées. Simultanément, réévaluation très importante du tarif de nuit dont l'intérêt devient bien mince dans de nombreux cas.

C'est dans le cas de la résidence secondaire équipée « tout électrique » que l'impact de ces mesures est vraiment catastrophique. Un calcul simple montre en effet que la mise en service simultanée de la plupart des appareils, situation pouvant intervenir de temps à autres, représente une puissance considérable, ce qui oblige à souscrire un abonnement extrêmement coûteux. En raison de la fréquentation par définition très diluée dans le temps, la consommation moyenne reste faible, ce qui fait que le prix de l'abonnement devient prépondérant devant celui des kWh consommés.

Au niveau d'une année, il n'est pas rare, tous calculs faits, de constater un triplement de la facture, voire davantage, du fait de cette « simplification tarifaire »...

C'est à partir de ces constatations, amèrement ressenties dans notre cas personnel, que nous avons mis au point ce système, permettant de limiter les dégâts, dans toute la mesure du possible et, par voie de consequence, d'éliminer certaines pointes de consommation tant redoutées par EDF.

II PRINCIPES GENERAUX

La marche que nous avons suivie pour démontrer qu'il y avait « quelque chose à faire » a été la suivante, et nous engageons vivement nos lecteurs à procéder aux mêmes évaluations dans leur cas personnel :

1) ESTIMATION DE LA PUISSANCE DE POINTE :

Il faut commencer par recenser tous les appareils qui, par le jeu de dispositifs automatiques (thermostats) peuvent être appelés à se mettre en marche de façon imprévisible, donc éventuellement susceptibles de fonctionner en même temps : radiateurs de chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur, congélateur, etc...). Les puissan-

ces de tous ces appareils seront additionnées, et le résultat sera augmenté d'une quantité correspondant à l'activité normale de l'habitation : quelques ampoules de 100 W, un téléviseur ou une chaîne HIFI, éventuellement un outil de jardin ou un robot ménager. On tiendra compte également d'une éventuelle cuisinière.

La puissance souscrite à l'EDF doit normalement être au moins égale à la puissance de pointe si une qualité de service correcte est exigée. Vouloir se contenter d'un abonnement moins coûteux entraîne tôt ou tard des disjonctions dont les conséquences peuvent être sérieuses (par exemple la nuit dans le cas d'un chauffage électrique).

2) ESTIMATION DE LA PUISSANCE MOYENNE :

Une mesure assez représentative peut être réalisée sur 24 heures. Eventuellement, on réitérera l'opération plusieurs fois et on fera la moyenne les résultats obtenus.

La mesure est extrêmement simple à entreprendre : il suffit de relever le comp-

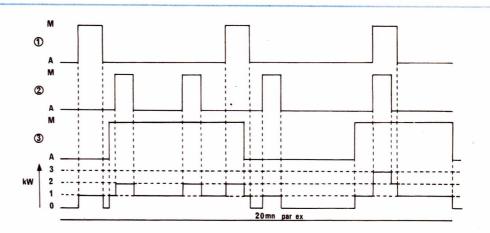


Figure 1

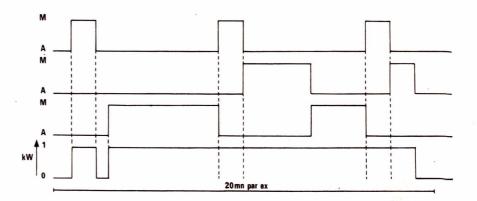


Figure 2

teur EDF à deux reprises, les deux relevés étant séparés de 24 heures. La puissance moyenne consommée par l'habitation sera donc :

Exemple:

relevé du compteur le mardi à midi : 325467 kWh

relevé du compteur le mercredi à midi : 325491 kWh

différence des relevés = consommation :

24 kWh

puissance moyenne : 1 kW = 1000 W soit environ 5 A sous 220 V.

Cette puissance peut théoriquement être fournie par l'abonnement le plus réduit existant à l'EDF, au prix toutefois d'un fonctionnement permanent à pleine charge.

Par contre, aucun appareil ne devrait, dans ce cas, dépasser la puissance de 1000 W et une gestion rigoureuse des mises en service devrait être prévue.

Entre ces deux cas extrêmes : souscription d'un abonnement égal à la puissance de pointe et souscription d'un abonnement égal à la puissance moyenne existe un excellent compromis permettant le fonctionnement simultané de quelques appareils mais pas de tous. C'est ici qu'intervient notre système, destiné à gérer la mise en route échelonnée dans le temps des appareils pour lesquels un retard de quelques minutes à la mise en route ne cause aucune gêne à ses utilisateurs. C'est le cas, en particulier, de tous les appareils à thermostat (radiateur, chauffe-eau, réfrigérateur, congélateur, etc...).

En résumé, le système doit surveiller en permanence la consommation et interdire la mise en route de nouveaux appareils tant que l'arrêt d'un autre ne vient pas libérer la puissance nécessaire.

Les figures 1 et 2 illustrent ce type de fonctionnement et montrent clairement le nivellement de consommation pouvant être obtenu. Sur notre exemple, la précision de la régulation de l'appareil (2) semble souffrir quelque peu, mais l'expérience montre qu'en pratique, l'inconvénient n'est pas décelable si l'estimation des puissances a été correctement faite: la puissance de limitation doit en effet être un peu supérieure à la puissance moyenne consommée sur 24 heures.

III LES SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES :

La première étape de l'étude des circuits consiste à mettre au point un dispositif à seuil réagissant dès que la puissance consommée devient telle que la mise en service d'un gros appareil supplémentaire risquerait d'entraîner la disjonction.

En pratique, ce résultat est atteint par le biais d'une mesure de courant dès la sortie du disjoncteur. Le seuil pourra être fixé environ 5 A plus bas que le calibrage du disjoncteur (puissance de « réserve » 1 100 W).

La seconde étape consiste à transmettre cette information à tous les appareils gros consommateurs de façon à leur interdire toute mise en route s'ils sont arrêtés sans toutefois les stopper s'ils sont déjà en action. Ainsi, tout appareil se mettant en marche est assuré de pouvoir terminer son cycle normalement. En contrepartie, un retard peut être imposé à la mise sous tension lorsque des risques de surcharge existent. Une telle fonction ne nécessite qu'un détecteur de fonctionnement par mesure de courant et un circuit logique simple.

Le problème majeur se situe au niveau de la transmission de l'information en provenance du détecteur de risques de surcharge. Afin d'éviter tout câblage supplémentaire au niveau de l'habitation à équiper, nous avons choisi un système de télécommande HF utilisant les fils du secteur eux-mêmes. La fréquence utilisée a été fixée à 455 kHz pour deux raisons :

- disponibilité dans le commerce de transfos Fi bobinés pour cette fréquence (aucun bobinage à réaliser)
- cette fréquence est suffisamment élevée pour se trouver radicalement arrêtée par les enroulements du compteur. Aucune interception n'est donc à craindre entre des installations identiques en service chez deux voisins immédiats. Notons également que la transmission par onde pure, non modulée, ne crée aucune perturbation de la réception radio, même à proximité immédiate.

Il reste donc à concevoir sur ces bases deux modules distincts: un « détecteur/émetteur » et un « récepteur/bloqueur » que nous baptiserons par la suite « unité centrale » et « périphérique ». L'alimentation de ces modules peut s'envisager d'après un schéma très simple, sans transformateur, la faible puissance nécessaire autorisant un redressement direct de la tension secteur.

IV LE SCHEMA DE PRINCIPE DE L'UNITE CENTRALE :

Le schéma de la **figure 3** montre le schéma adopté. L'alimentation utilise une résistance de 2,5 k Ω (10 à 12 W) pour faire chuter la tension secteur. Cette résistance est scindée en quatre résistances de 10 k Ω /3 W en parallèle pour des raisons de dissipation et de sécurité par redondance. Le redressement se fait en simple alternance, la stabilisation et le filtrage se révélant plus que suffisants grâce à une diode zener 1 W et un chimique de seulement 470 μ F.

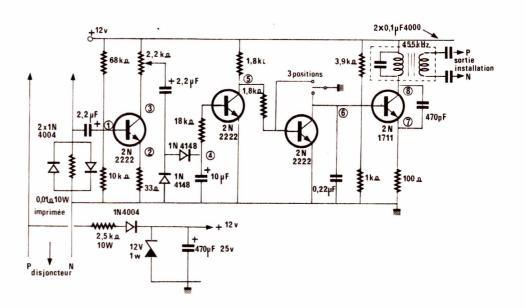


Figure 3

La mesure du courant en ligne se fait par le biais d'une résistance série de 0,01 Ω 10 W protégée par deux diodes tête bêche. Cette valeur de 0,01 Ω correspond à un calibrage du disjoncteur d'environ 30 A. Pour d'autres valeurs, on pourra corriger légèrement la résistance.

La réalisation pratique de cette résistance ne pose guère de problème, un simple enroulement de gros fil rigide isolé permettant d'atteindre aisément une valeur aussi faible. La longueur nécessaire sera calculée à partir de la section exacte du fil disponible, ou déterminée par mesures successives (il suffit de faire circuler un courant connu et de mesurer la chute de tension à l'oscilloscope).


La tension délivrée par ce shunt étant très faible (une valeur plus élevée entraînerait en effet une dissipation prohibitive), un étage amplificateur est prévu. Son gain est fixé d'une façon précise par une résistance d'émetteur non découplée, et est rendu ajustable par un potentiomètre de 2,2 k Ω .

Un redresseur du type doubleur de tension délivre aux bornes du 10 µF une tension continue proportionnelle au courant en ligne. Dès que cette tension dépasse le VBE du transistor qui suit, le court-circuit maintenu entre base du 2N1711 et masse se trouve supprimé et l'oscillateur 455 kHz démarre. Cet oscillateur est capable de délivrer une puissance non négligeable (charge d'émetteur 100 Ω), ce qui permet d'obtenir une portée largement suffisante dans les limites d'une habitation de dimensions movennes ou importantes. L'injection en ligne se fait sous basse impédance (enroulement de couplage du transfo FI) à travers deux condensateurs d'isolement de 0,1 μ F 400 V.


Le commutateur à 3 positions permet de « forcer » soit la marche, soit l'arrêt de l'oscillateur pour tous essais ou cas particuliers.

V LE SCHEMA DE PRINCIPE DES PERIPHERIQUES :

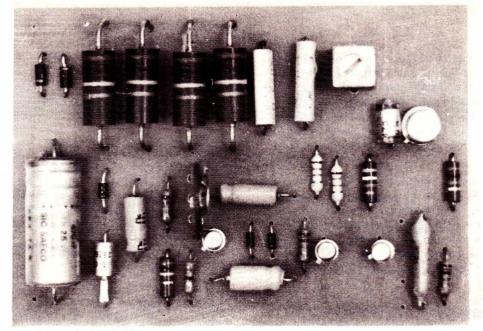
Tous les périphériques sont identiques, et conformes au schéma de la **figure 4.** L'alimentation est identique à celle de l'unité centrale et la détection de fonctionnement se fait par simple saturation d'un transistor après redressement de la tension fournie par un shunt de 0,25 Ω , pouvant consister en une résistance imprimée.



L'unité centrale câblée.

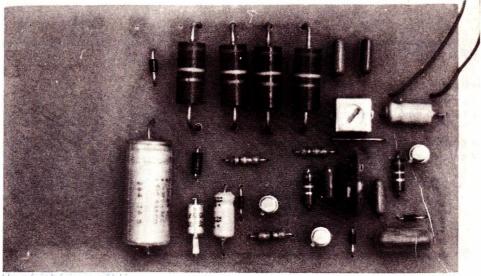

Un périphérique câblé.

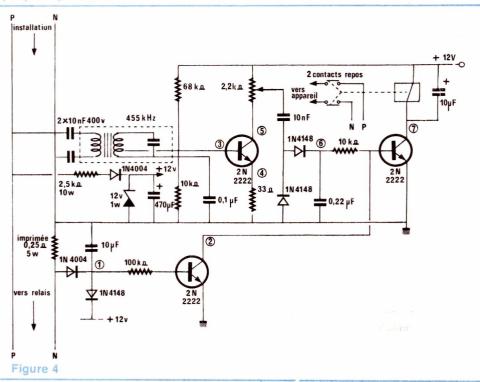

Deux condensateurs de 10 µF 400 V assurent la liaison entre la ligne et l'enroulement de couplage d'un transfo FI 455 kHz qui travaille ainsi en élévateur de tension. Un étage amplificateur amène la tension HF ainsi extraite à un niveau permettant son redressement par des diodes silicium.

La tension continue ainsi obtenue sature le transistor de commande du relais. Ce dernier ne colle donc que lorsque l'oscillateur de l'unité centrale fonctionne. Cependant, si l'étage détecteur de courant indique que l'appareil est déjà en fonctionnement, le collage du relais est empêché.

L'appareil doit donc être alimenté à travers des contacts « fermés au repos » du relais.

VI REALISATION PRATIQUE:

Les figures 5 à 8 donnent toutes les indications nécessaires au câblage des deux types de modules. Si une seule unité centrale est à réaliser, il va de soi que l'on devra construire autant de périphériques qu'il existe d'appareils à contrôler.

Le câblage n'appelle pas de commentaire particulier, sauf en ce qui concerne les résistances de 10 k Ω 3 W. Celles-ci devant être écartées de quelques millimètres de la carte imprimée afin de ne pas surchauffer le stratifié.

Ces modules devront être montés dans des boîtiers isolants percés d'ouvertures de ventilation. En effet, leurs composants sont directement reliés au secteur. Toutes les précautions seront donc prises lors de la mise en service afin d'éviter tout accident.

Lors des raccordements 220 V, on se souviendra que les entrées et sorties ne sont pas interchangeables.

VII REGLAGES:

On commencera par régler les périphériques, l'unité centrale étant commutée de façon à forcer le fonctionnement de l'oscillateur (si l'oscillation ne se produisait pas, il conviendrait d'agir sur le 470 pF).

Sur chaque périphérique, on ajustera le transfo FI et le potentiomètre de sensibilité de façon à obtenir la portée voulue avec le minimum de gain possible (on pourra avantageusement vérifier à l'oscilloscope la résonnance exacte du transfo FI).

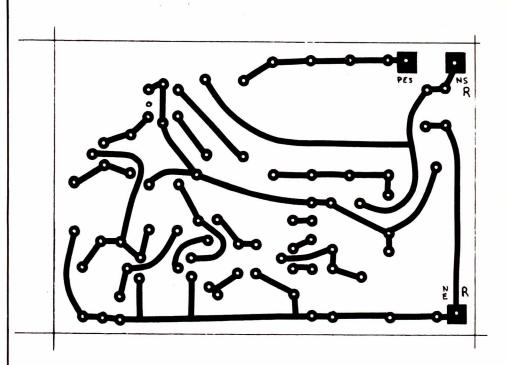


Figure 5





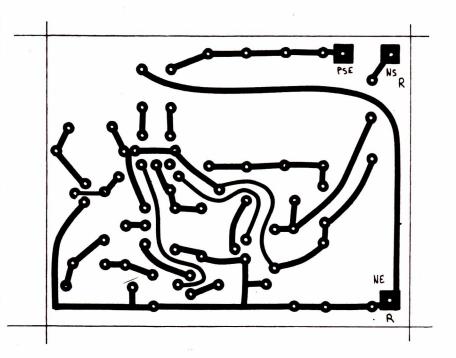


Figure 7

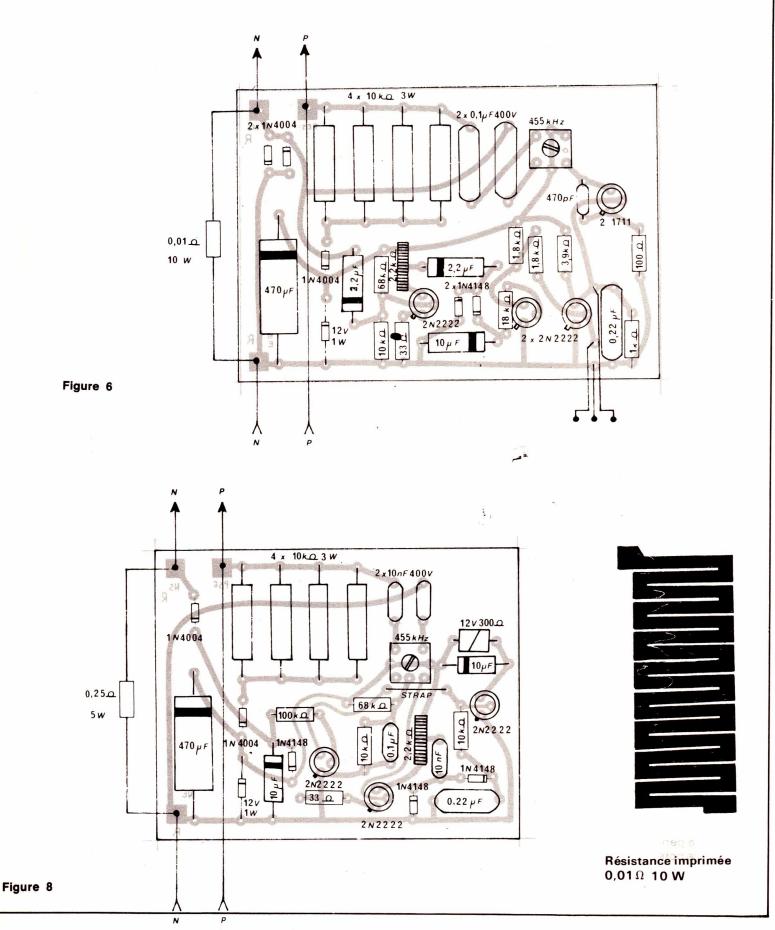


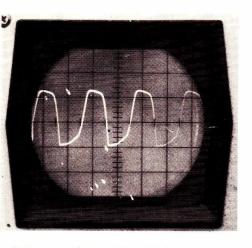

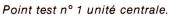

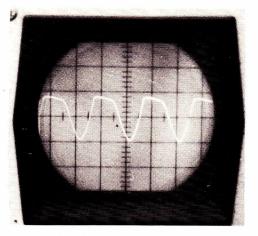


Point test n° 3 unité centrale.

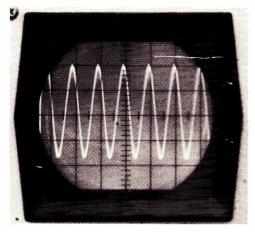


Point test n° 8 unité centrale.

points test de l'unité centrale :		
N°	au repos	en émission
1	1 V	1 V
2	0,5 V	0,5 V
3	οv	5 V
4	0,5 V	1,5 V
5	6,5 V	0 V
6	0 V	2 V
7	0 V	1,5 V
8	12 V	11,5 V

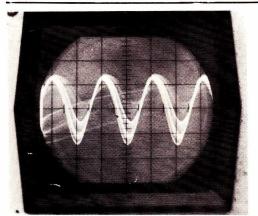(tensions mesurées au voltmètre 20 k Ω /volt calibre 50 V)



Point test n° 3 périphérique.

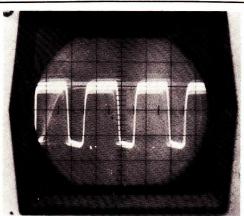

Point test n° 5 périphérique.

au repos	en action
selon consommation	selon consommation
selon consommation	selon consommation
0 V	1 V
0,5 V	0 V
1,5 V	4 V
0 V	2,5 V
12 V	0 V
	selon consommation selon consommation 0 V 0,5 V 1,5 V 0 V

Il reste maintenant à régler le seuil de déclenchement de l'unité centrale : il faut donc faire circuler un courant correspondant au seuil choisi et agir sur le potentiomètre de façon à obtenir juste le collage des relais des périphériques. Ce règlage se fera bien sûr sur la position neutre du commutateur à 3 positions.

VIII INSTALLATION:

L'unité centrale sera intercalée dans l'installation entre la sortie du disjoncteur et le premier tableau à fusibles. En monophasé, aucun problème ne se pose. En triphasé, comme la consommation des appareils de forte puissance est à peu près identique sur chaque phase, on n'équipera que l'une des trois phases avec les montages. Il convient toutefois d'intervertir les bornes « neutre » et « phase » par rapport aux indications des plans de câblage (valables pour le monophasé) car c'est sur la phase que doivent s'opérer les mesures de courant, le neutre n'intervenant qu'à des fins d'alimentation.

Dans un tel cas, il conviendra de repérer soigneusement la phase « traitée » tant au niveau de l'unité centrale que des périphériques. A défaut, l'information HF risquerait de ne pas parvenir à certains périphériques.

Les relais équipant les périphériques seront choisis en fonction du pouvoir de coupure correspondant à l'appareil qu'ils commandent. En triphasé, trois contacts sont **indispensables**, même si seulement une phase traverse le périphérique. En monophasé, deux contacts sont conseillés, mais un seul peut suffire.

IX EXPLOITATION DU SYSTEME:

Les appareils automatiques à thermostats équipés d'un périphérique seront utilisés normalement. Les appareils à commande manuelle (lave vaisselle, machines à laver automatiques, etc...) seront mis sur la position « marche » sans précaution particulière. Si leur démarrage n'intervient pas immédiatement, il se produira dès que les conditions le permettront, sans intervention aucune.

La seule précaution à prendre se situe au niveau de la mise en service de toute l'installation (arrivée en week-end par exemple) lorsque le disjoncteur est hors service : il est nécessaire de s'assurer que tous les appareils sont sur arrêt avant de mettre l'installation sous tension. Après

quoi, on mettra en route manuellement les appareils prioritaires (chauffe-eau, radiateur de la pièce principale) et en second lieu les autres. Ceux-ci ne démarreront (automatiquement) que lorsque les prioritaires auront terminé leur office.

Sans cette précaution, en effet, le démarrage simultané de tous les appareils ne laisserait pas au système le temps de réagir et une disjonction risquerait d'intervenir.

Rappelons enfin que la commande manuelle prévue au niveau de l'unité centrale (inverseur à 3 positions) permet à tout instant une neutralisation complète du système ou une interdiction générals de mise en marche des appareils dans le cas d'une consommation exceptionnelle: poste de soudure à l'arc, matériel de jardin, etc...

X CONCLUSION:

Bien que d'un prix de revient très réduit, cet appareillage permet de bénéficier presque normalement des facilités du « tout électrique » dans les cas où la puissance souscrite au compteur ne permet pas normalement ce confort. Si les caractéristiques de l'abonnement et celles du système sont correctement déterminées. cet avantage ne s'accompagne d'aucune réduction décelable des services rendus D'importantes économies peuvent toutefois être réalisées au niveau du montant de l'abonnement. Par ailleurs, la généralisation de systèmes similaires pourrai contribuer à atténuer les pointes de consommation lourdes de conséquences sur le bilan énergétique du pays.

Patrick GUEULLI

NOMENCLATURE:

UNITE CENTRALE : Semi-conducteurs :

3 x 2N2222 ou BC 107 B

1 x 2N1711

3 x 1N4004

1 x zener 12 V 1 W

2 x 1N4148

Résistances 5 % 1-4 W :

1 x 33 Ω

1 x 100 Ω

 $1 \times 1 k\Omega$

 $2 \times 1.8 \text{ k}\Omega$

 $1 \times 3.9 \text{ k}\Omega$

1 x 10 k Ω

1 x 18 $k\Omega$

 $1 \times 68 \text{ k}\Omega$

Condensateurs :

1 x 470 µF 25 V

1 x 10 µF 25 V

2 x 2,2 µF 25 V 1 x 0,22 µF 63 V

2 x 0,1 µF 400 V

1 x 470 pF 63 V

Divers:

1 potentiomètre ajustable 2,2 k Ω

4 résistances 10 k Ω 3 W

1 résistance 0,01 Ω 10 W environ (voir texte)

1 transfo FI 455 kHz 10 x 10 mm

1 inverseur 3 positions

1 circuit imprimé

1 boîtier isolant

PERIPHERIQUES : Semi-conducteurs :

3 x 2N2222 ou BC107B

2 x 1N4004

1 x zener 12 V 1 W

3 x 1N4148

Résistances 5% 1-W:

1 x 33 Ω

 $2 \times 10 \text{ k}\Omega$

1 x 68 k Ω

1 x 100 k Ω

Condensateurs:

1 x 470 µF 25 V

2 x 10 µF 25 V

1 x 0,22 µF 63 V

1 x 0,1 µF 63 V

3 x 10 nF 400 V

Divers:

1 potentiomètre ajustable 2,2 k Ω

4 résistances 10 k Ω 3 W

1 résistance 0,25 Ω 5 W imprimée (voi texte)

1 transfo Fi 455 kHz 10 x 10 mm

1 relais 12 V 300 Ω environ (voir texte)

1 circuit imprimé

1 boîtier isolant

NOUVEAUTES... INFO...

GAMME ROADSTAR 79/80:

De nombreuses nouveautés présentées à Equip' Auto 79.

Forte de plus de 50 produits et accessoires, la nouvelle gamme d'autoradios, lecteurs, ampli-boosters, équalizers, enceintes et haut-parleurs de ROADSTAR comporte des nouveautés très originales. L'électronique de plus en plus présente dans l'acoustique, a permis de réaliser de nouveaux perfectionnements techniques comme le démontrent ces 5 produits :

RS 79: AMPLI BOOSTER avec EQUALIZER GRAPHI-QUE incorporé à 5 curseurs, permettant un contrôle de l'image sonore, affichage LED de la courbe de réponse, puissance de sortie 4 x 15 W, Balance pour contrôler le nouveau du son des enceintes avant et arrière, vu-mètre pour la puissance de sortie réelle.



RS 2740 : AUTO RADIO GO | PO | FM STEREO avec lecteur de cassette stéréo système auto reverse — système IAC et AFC bobinage | rembobinage rapides, verrouillables décodeur stéréo, nouvelles normes DIN, l'espacement des axes des boutons de commande est réglable anti-wow mécanisme anti-jam mécanisme.

RS 72 : CHAMBRE à ECHO,

On peut maintenant obtenir dans une voiture la même acoustique que dans les grandes églises ou cathédrales avec le nouvel adaptateur RS 72. L'appareil, pas plus gros que 2 étuis à cigarettes, se branche facilement entre la source musicale et les hauts-parleurs, donnant une nette amélioration du son en voiture.



ROADSTAR
CHAMBRE A ECHO
TAILLE EQUIVALENTE A CELLE DE 2 ETUIS A CIGARETTES. RS 72

RS 2040 : AUTO RADIO GO/PO/FM STEREO avec lecteur de cassette stéréo auto stop, IAC — , décodeur stéréo, bobinage rapide, anti wow mécanisme, anti jam mécanisme, l'espacement des axes des boutons de commande est réglable.

RS1640: TÜNER STEREO avec GO/PO/FM STEREO, peut être branché à des amplis RS 57/58/65, de puissance, différente, affichage LED de longueur d'onde, IAC, loudness, décodeur stéréo, muting, AFC, contrôle séparé des basses et aigus, peut être branché en même temps qu'un lecteur de cassette hifi, sur le même ampli en utilisant l'adaptateur ROADSTAR RS 10 et peut être mis dans un rack horizontalement ou verticalement ROADSTAR RS 20 ou 25.

JEU VIDEO OC 2000 + CASSETTE HOBBY COMPUTER = MICROORDINATEUR

Voici qu'apparait sur le marché un nouvel Hobby Computer fabriqué par la société OCCITANE D'ELECTRONI-QUE sous forme de module connecté sur une console de jeu vidéo programmable : L'OC 2000. L'ensemble constitue un véritable petit ordinateur.

En effet, le système branché sur une télévision couleur permet de programmer et de créer soi-même ses jeux en couleur. Seule l'imagination et la capacité limitent ce système, quoique la capacité disponible soit presque aussi importante que pour les cassettes de jeu de balles, de batailles de chars, de courses de voitures ou de jeux de cartes, ect... de L'OC 2000. La programmmation du HOB-BY COMPUTER se fait en code machine sur le jeu d'instruction du microprocesseur 2650 de Signetics. Les programmes réalisés peuvent être sauvegardés sur bande magnétique grace un inter face magnétophone inclus

dans le HOBBY COMPUTER. Un cordon de liaison est livré avec la cassette. Tout magnétophone du commerce de bonne qualité peut être utilisé.

STRUCTURE INTERNE ET CAPACITE.

La structure du HOBBY COMPUTER repose sur une unité centrale (le microprocesseur 2650), un interface vidéo programmable (PVI), une mémoire morte (ROM) contenant le programme MONITEUR et une mémoire vive (RAM) pour stocker le programme utilisateur le clavier composé par les 2 commandes et le clavier central comprend 28 touches plus la touche de retour au programme moniteur (RESET). (voir shéma bloc).

1) Le 2650

C'est un microprocesseur 8 bits avec un bus d'adresse de 15 bits, seuls 13 bits d'adresse sont utilisés dans la version OC 2000 - HOBBY COMPUTER. Le 2650 utilise une horloge monophasée à la fréquence de 0,8875 MHZ. Son jeu d'instruction possède 75 instructions, 8 modes d'adressage possibles et 7 registres généraux de 8 bits.



2) Le PVI

Du point de vue du microprocesseur, le PVI se comporte approximativement comme une RAM. Le PVI génère des sorties vidéo et audio. Il permet sur l'écran télé couleur la programmation de 4 objets avec 4 tailles possibles et 8 couleurs, du décor et du fond, du score, du déplacement en X-Y de 2 objets et du son. Il permet aussi de détecter les collisions interobjets et entre objets et décor.

3) ROM

Le programme MONITEUR est contenu dans une ROM de 2 k octets. Il utilise une zone supplémentaire de mémoire tampon de 192 octets. La Rom est située aux adresses 0000 à 07FF, le zone tampon de 0800 à 08BF. Le programme MONITEUR gère l'écran en mode MONITEUR et permet à l'utilisateur de se servir des claviers de 28 touches et des fonctions afférentes à ces touches. Il possède en outre des sous-programmes de gestion de l'écran et du clavier qui sont mentionnés dans le manuel de l'utilisateur qui donne en exemple des programmes d'application de ces routines. Ce sont :

- KBSCAN programme d'analyse et de détection des claviers
- CONVRT programme de conversion ligne à image.
- OUTPUT programme d'affichage de caractères sur écran.
- SCROLL programme de saut d'une ligne de caractère vers le haut de l'écran.
 - CLROBJ programme d'effaçage des objets du PVI.

4) RAM

Le HOBBY COMPUTER comporte 2 K octets de RAM aux adresses 0800 à OFF. Mais la zone 0800 à 088F étant occupée par le moniteur, l'utilisateur ne dispose plus que de 1856 octets de mémoires vives.

Les RAM sont composées par 4 circuits type 2114 (1K 4 bits) à 450 ns de temps d'accès.

Les fonctions du clavier

Pour entrer en mode Moniteur on actionne successivement les touches (RESET) et olo (INITIALISATION); il apparaît alors « 1111 » au bas de l'écran à gauche. Les touches de fonctions -, +, PC, Ad, BP, R, W et le clavier héxadécimal peuvent alors être utilisés. Un détail succint des fonctions est donné ci-après :

AD Cette touche permet d'afficher une adresse déterminée et d'y écrire une valeur héxa correspondant à une instruction ou à une donnée. Ces touches « + » ou « - » permettent d'accéder au contenu des mémoires dont l'adresse est affichée dans Ad.

PC de Program Counter, positionne l'adresse de début de programme. L'action de la touche « + » démarre le programme utilisateur...

BP de Break Point : point d'arrêt. Deux points d'arrêt sont disponibles et permettent de stopper le programme aux adresses voulues afin de contrôler la marche du programme et d'examiner le contenu des registres.

R de Read: lecture. Cette touche permet de lire sur cassette magnétique et de charger en mémoires les programmes enregistrés.

W de Write: Ecriture. Cette touche permet en positionnant les adresses de début et de fin de programme de stocker sur bandes magnétiques.

CONCLUSION. Le Hobby Computer est un système microordinateur assez complet, permettant une initiation rapide et agréable de la microinformatique. La capacité mémoire de 2 K octets est suffisante pour les applications de jeux vidéo. Le Hobby Computer est livré avec un manuel de l'utilisateur en français qui détaille par approches successives les caractéristiques de la programmation et donne quelques exemples de programmes parmi lesquels un jeu de chute de gouttes d'eau, un dessin d'échiquier, etc... Enfin, le prix du système complet (environ 1 500 FF) est actuellement un des plus compétitifs sur le marché et son rapport performance lcoût est un des meilleurs.

NAKAMICHI LANCE LE PREMIER MAGNETO-CASSETTE A METAL PUR

Une nouvelle révolution s'est accomplie dans le domaine de la haute fidèlité avec l'apparition des cassettes à métal pur ; NAKAMICHI vient de mettre au point le premier magnétophone spécialement conçu pour l'utilisation de ce type de cassettes.

Fabriquées au moyen de fer pur et non plus de particules d'oxydes, les cassettes METALLOY sont capables d'emmagasiner l'énergie magnétique à des niveaux beaucoup plus élevés que les meilleures cassettes à formule d'oxydes.

Résultats: une capacité d'enregistrement de haute qualité artistique, une amélioration de l'intensité sonore et une exceptionnelle netteté de reproduction particulièrement dans les aigus.



Mais l'obtention d'un rendement optimum passe impérativement par l'utilisation d'un magnéto-cassette à trois têtes (enregistrement — lecture — effacement). C'est pourquoi NAKAMICHI présente cette année deux nouveaux magnétophones concus dans cette optique : le 581 et le 582, capables l'un et l'autre d'enregistrer, lire et effacer les cassettes au fer pur. Caractéristique commune de ces deux appareils (et que l'on retrouve sur l'ensemble de la fabrication NAKAMICHI): une sophistication technique très poussée, sous l'apparence d'une parfaite sobriété.

Quelques caractéristiques techniques des magnétocassettes 581 et 582.

- . Courbe de réponse : 20 20000 Hz
- . Distorsion harmonique : 0.8 %
- . Fluctuation : de 0,1 %
- . Temps de rebobinage (C 60): 50 s

sur demande.

L'ELECTRONIQUE DANS L'AUTOMOBILE

Jusque vers les années 70 nous étions plongés dans une période de croissance ininterrompue et les constructeurs automobiles, en particulier, envisageaient l'avenir avec sérénité. A l'heure actuelle la situation s'avère différente et l'emploi de simples palliatifs n'est plus de mise. Il apparaît donc normal de faire de plus en plus appel à l'électronique pour optimiser le rendement de notre bon vieux moteur à explosion au même titre que ses organes connexes.

Notre confrère « Le Haut-Parleur » vient de publier un numéro spécial entièrement consacré à l'électronique dans l'automobile et propose notamment, la réalisation par l'amateur, d'un allumage électronique à décharge capacitive.

Au sommaire :

- L'électronique dans les dispositifs d'allumage.
- L'allumage par batterie.
- Combustion et allumage.
- Télécommande d'ouverture de porte de garage.
- L'allumage électronique intégral Motorola.
- Un régulateur électronique de tension pour
- alternateur d'automobile.
- L'antiparasitage.
- Compte-tours électronique.
- L'autoradio VOXSON GN 7102
- L'autoradio et son évolution.
- L'amplificateur de puissance PA 130 et le
- correcteur graphique CA 200 F TEN
- Nouveautés.

BIBLIOGRAPHIE.

Un nouveau venu dans la collection SYBEX. La programmation du 6502 pas Rodnay Zaks. Le texte clair et pratique peut-être lu par un utilisateur n'ayant jamais programmé auparavant, ou par ceux ayant déjà programmé, leur enseignant les techniques de programmation spécifiques au 6502. Les connaissances en programmation acquises à l'aide de ce livre, sont également extensibles à n'importe quel autre microprocesseur. Les exercices permettront au lecteur de contrôler la progression de la compréhension du texte. Des applications pratiques sont plus que souhaitables pour néanmoins maîtriser les techniques de programmation.

INFORMATION.


Le nouveau catalogue général ITT Semi conducteur 1979/80 est paru.

Ce catalogue général n'est pas seulement nouveau par son contenu, mais aussi du fait qu'il s'agit d'un programme unifié proposé dans le monde entier par le groupe. Il comporte en effet tous les produits standard fabriqués par ITT Semiconducteurs en France, en R.F.A., en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et devrait faciliter le choix de l'utilisateur.

Les principales nouveautés figurent parmi les circuits MOS pour le grand-public et les télécommunications, les transistors VMOS, les diodes et redresseurs Schottky.

Une version française sera disponible en principe au moment du Salon des Composants 1980.

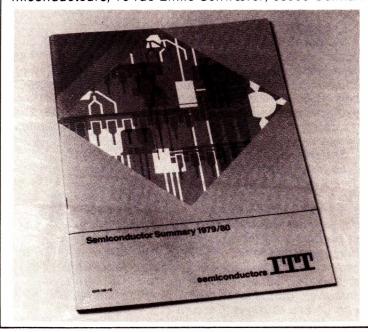Il est disponible au Service de Documentation ITT Semiconducteurs, 16 rue Emile Schwærer, 68000 Colmar.



INFORMATION

 ANALOG DEVICES propose un concours ouvert à toute personne désireuse de trouver l'application la plus élaborée ou la plus originale mettant en œuvre un ou plusieurs circuits en technologie C-MOS ANALOG DEVI-CES.

Ce concours est doté de 10 prix soit :

1er prix : un magnétoscope couleur d'un valeur de

2° prix : Une caméra super 8 d'une valeur de 2 000 F. 3° prix: Une bicyclette ou une paire de skis d'une valeur

de 1 500F. Du 4° au 10° prix : un cadeau d'une valeur de 150F, à

choisir dans une liste remise par ANALOG DEVICES. Les propositions seront recues jusqu'au 15 décembre

1979 et examinées par un jury. Les résultats seront publiés dans la presse spécialisées avant Mars 1980.

Pour tout renseignements complémentaires (documentation, règlement du concours) écrire à

ANALOG DEVICES, 12 rue Le Corbusier Silic 204 Bât IENA 94518 Rungis Cédex ou Tél : 687.34.11.

MILLIVOLTMETRE **ELECTRONIQUE**



VOC'TRONIC Entrée : $10 \text{ M}\Omega$ en continu et $1 \text{ M}\Omega$ en alt. 30 gammes de mesures : 0,2 V à 2 000 V, 0,02 μ A à 1 A. Résist. : 10 Ω à 10 M Ω . . . 559 F

VOLTMETRE ELECTRONIQUE



VOC VE 1 : Impédance d'entrée : 11 MΩ. Mesure des tensions continue et alternative en 7 gammes de 1,2 V à 1 200 V fin d'échelle. Résistances de 0,1 Ω à 1 000 M Ω . Livré avec sonde 595 F

CONTROLEURS et MULTIMET

Garantie 2 ANS

CENIRAD

« 819 » CONTROLEUR UNIVERSEL



20 000 Ω/en continu 4 000 Ω/V en alternatif 80 gammes de mesures. Ca-

de parallaxe. Dim.: 130x95x35 mm.

Poids: 300 a.

pile et étui

MILLIVOLTMETRE électronique, adaptable au contrôleur 819.....



« 310 : 20 000 Ω/V 48 gammes. Protection par fusit Av. étui 270 F



" 312 » 20 000 Ω/V 36 gammes Avec étui... 217 F étui.

NOUVEAU!

MODÈLE M 650

(Made in Japan)

50 000 Ω /V en continu et 15 000 Ω /V en alternatif.



V. cont.: 0, 3, 12, 60, 300, 600, V. alt.: 0, 6, 30, 120, 300, 1200 V cont. : 0, 0,03, 6, 60, 600 mA. Ω : 0, 16, 160 K, 1,6 et 16 M Ω . - 20 à + 63 dB : Livré avec piles, cordon et étui Imitation cuir 238 F

ISKRA -

CONTROLEURS UNIVERSELS



33 calibres Miroir antiparallaxe. Tension cont.-altern. Intensité cont.-altern. Résistances. Capacité dB/mètre. . . 281 F Capacité dB/mètre.

UNIMER 1 200 000 Ω/V

Ampli incorporé Précision classe 2.5. 6 gammes de mesure

rotect fus

33 calibres. Miroir antiparal-laxe. Tension cont.-altern. Intensité cont.-altern. Résis tances dB/mètre



SANWA
LCD 900. Le premier contrôleur analogique à CRISTAUX LIQUIDES. Plus d'erreurs de lecture, une seule échelle apparaît à la fois. RESISTANCES: 4 gammes de 1 κΩ à 1 000 κΩ. Précision en tension ± 3 %. 50 κΩ/V. TENSION CONTINUE 7 gammes de 1 V à 1 000 V. TENSION ALTERNATIVE 5 gammes de 10 V à 1 000 V (10 κΩ/V). COURANT CONTINU4 gammes ± 0,3 à 300 mA. COURANT ALTERNATIF 1 gamme 3 A. Dimensions 200x135x50 mm, 800 g.

NovoTest



Appareils livrés avec un étui plastique

TS 141. 20 $k\Omega/V = 4 k\Omega/V$ 10 gammes, 71 calibres, V. continu et altern. I continu et altern. Capacimètre, dB, etc. 342 F **TS 161.** 40 k Ω /V = 4 k Ω /V

10 gammes, 69 calibres. V. continu et altern. l continu et altern. Ω mètre. Réactance, Fréquencem. Capacim. Outputm. dB 365 F TS 210. 20 k Ω /V =

8 gammes, 32 calibres



« 770 » 40 000 Ω/V = 6 gammes. 30 calibres Disjoncteur électronique 666 F



« 771 » . . 483 F -

« 500 » Minipince, 1/100 . . .



« 102 »

20 000 Ω/V en 20 000 Ω /V en cont. et en altern. Continu - V : 10 cal. l : 6 cal. de 50 μ A à 5 A. Alternatif - V : 7 cal. l : 3 calibres Ohmmètre : 10 λ cal.

10 à 2 MΩ en 4 gammes. 00 F Monté 350 F

MX 001

20 000 Ω/V continu

288 F

MX 002 20 000 Ω/V continu

410 F

MX 462 20 000 Ω/V

continu et altern. 530 F

MX 202 40 000 Ω/V continu

658 F

MX 220 avec disjoncteur

40 000 Ω/V continu

846 F

MX 225 100 kΩ/V continu

10 kΩ/V alternatif

934 F



1 517 F



Décibels :

Tensions continues 0.1 V à 1600 V Tensions alternatives Intensités continues : 5 V à 1600 V. 50 μA à 5 A. Intensités alternatives : 160 µA à 1.6 A

Classé 1,5 continu, 2,5 altern

0,1 V à 1500 V. 5 V à 1500 V. 50 μA à 5 A. 150 μA à 1,5 A. Tensions continues: Tensions alternatives Intensités continues Intensités alternatives Résistances 2Ω à 5 M Ω

Classe 1,5 cont. et 2,5 alt., sauf cal. 1000 V. 1,5 à 1000 V 3 à 1000 V Tensions alternatives 100 μA à 5 A 1 mA à 5 A Intensités continues Intensités alternatives : Résistances :

5 Ω à 10 M Ω

0 à 55 dB

Classe 1,5 continu, 2,5 alternat. Tensions continues: Tensions alternatives: 50 mV à 1000 V 15 à 1000 V 25 uA à 5 A Intensités continues Intensités alternatives : 50 mA à 5 A Résistances : 10 Ω à 2 MΩ

Classe 1.5 continu, 2,5 altern

0,05 V à 1000 V. 10 V à 1000 V. Tensions continues : Tensions alternatives Intensités continues : Intensités alternatives : 25 μA à 10 A. 100 mA à 10 A. Résistances: 1 Ω à 50 MΩ 0 à 62 dB

Calibres protégés (supportant une surcharge de 220 V maxi).

Classe 1,5 continu, 2,5 altern.

Tensions continues

0,1 à 1000 V. 3 à 1000 V. 10 μA à 10 A. Tensions alternatives Intensités continues : Intensités alternatives : 100 "A 1 Ω à 10 MΩ

1 MOV jusqu'à 100 V. 10 MO sur 1000 V.

Tensions continues 10 mV à 1000 V. Tensions alternatives 0.3 à 300 V ntensités continues $1 \mu A \stackrel{.}{a} 10 A$ $2 \Omega \stackrel{.}{a} 100 M\Omega$ Résistances Décibels 5 à + 50 dB

MULTIMETRES et accessoires (Electriciens)

MX 400

382 F



Electropince Classe 3 10 à 300 A. 150, 300, 600 V. 160 x 150 mm. Intensités alternatives Tensions alt. (3 cal.) Dimensions Poids 0.475 kg

MX 453

464 F

460 F



MX 153

476 F MX 412



Tensions continues et alternatives : Intensités continues et alternatives Résistances : Multimètre

Tensions continues 50 mV à 500 V Tensions alternatives 10 à 500 V Intensités continues : Intensités alternatives 0,01 à 10 A. 10 mA à 10 A. Résistances : de 0 à 10 kΩ. Electropince

Tensions alternatives : Intensités alternatives Résistances

150, 300, 600 V de 1 A à 300 A 1 Ω à 5 k Ω . 0.5 kg

de 3 à 750 V.

de 30 mA à 15 A. de 0 à 5 kΩ.

MEGOHMMETRE **MX 405** · Gammes: 500 ohms à 300 Kohms. 10 Kohms à 10 Mohms. 100 Kohms à 100 Mohms

Tensions d'essai obtenues par convertisseur à transistor à par-tir d'une pile 4,5 V.

A PARIS: 3, rue de Reuilly, 75012

Tél.: 346.63.76 (lignes groupées)

A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER



1, RUE DE REUILLY - 75012 PARIS

3, RUE DE REUILLY - 75012 PARIS

12, RUE DE REUILLY - 75012 PARIS

136, BOULEVARD DIDEROT - 75012 PARIS

TEL.: 346.63.76 (lignes groupées)

A TOULOUSE: 25, RUE BAYARD. TEL.: (61) 62.02.21

Magasins ouverts tous les jours sauf Dimanches et Fêtes de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures



COMPOSANTS

Distributeur "SIEMENS" Tous les circuits intégrés - Tubes électroniques et cathodiques - Semi-conducteurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT --Optoélectronique -Leds SESCOSEM Afficheurs.

RADIO - TELEVISION

SONY-RADIOLA-PHILIPS-ITT-GRUNDIG SHARP - NATIONAL - TELEFUNKEN -Auto-Radio: PHILIPS - RADIOLA - SHARP -PIONEER - ITT - CLAIRVOX - SANKEI.

SONORISATION JEUX DE LUMIERE

PIECES DETACHEES

plus de 20.000 articles en stock.

HAUTE-FIDELITE

Tous les Amplis - Tuners - Tables de lecture - Magnétophones et Enceintes. AKAI - AMSTRONG - B et O - BST -**G P ELECTRONIC - HARMAN - KARDON -**JELCO - KENWOOD - LUXMAN - MARANTZ MARTIN - ONKYO - PHONIA - PIONEER -QUAD - SANSUI - SCOTT - SONY -TANDBERG - TECHNICS, etc.

APPAREILS DE MESURE

Distributeur "METRIX" CdA - CENTRAD - ELC - HAMEG - ISKRA - NOVOTEST - VOC - TECHTRONIX **Démonstration et Vente** par Techniciens Qualifiés

NOUVEAU! Cellule solaire « RTC » : 60 F - Par 10 : 54 F - Par 100 : 48 F.

ELECTRONIQUE : DISTRIBUTEUR DES COMPOSANTS SIEMENS

CIRCUITS INTÉGRÉS

LEDS Ø 5 m	m
LD 57 C, claire	4,40 F
LD 55 A, orange	2,30 F
LD 57 A, vert	2,30 F
LD 41 A, rouge	1,90 F
LD 471, vert	9,00 F
LD 461, rouge	3,00 F

LEDS Ø 3 mm

LD 30 C, claire ... 2,00 F LD 35 A, orange ... 3,00 F LD 30 A, rouge ... 1,80 F LD 37 A, vert ... 3,00 F

PHOTORESISTANCE

RPY 60 28,00 F

TDA 1037. Circuit intégré. Ampli. de puissance 5 W. Alim.: 4 à 28 V. Protection thermique incorporée. Prix 18 F

S 566 B 35 F SAB 3211 31 F SAB 3271 31 F SAB 3271 30 F SAB 4209 80 F SAJ 141 33 F SAS 550 S 26 F SAS 570 S 26 F SAS 580 26 F SAS 580 26 F SAS 690 27 F SAS 690 27 F SAS 641 P 15 F	SO 436 45 F S 89 252 F S 353 96 F TAA 761 15 F TAA 861 12 F TAA 4765 .22 F TBA 221 B 7 F TCA 105 15 F TCA 205 29 F TCA 335 A 22 F	TCA 965 27 F TDA 1037 . 18 F TDA 1046 . 28 F TDA 1047 . 28 F TDA 1195 . 32 F TDA 2870 . 22 F TDA 3000 . 24 F TDA 4290 . 24 F TDA 4290 . 24 F TDB 0555 . 11 F UAA 170 23 F
SAS 6800 . 27 F	TCA 315 15 F	

TRANSMISSIONS PAR INFRAROUGE

LD 241 T. Diodes LED émett. INFRAROUGE pour télécommande et trans-mission du son 6 F

BPW 34. Photodiode au silicium pour récepteur son ou télécommande par infrarouge 22 F infrarouge

MAGNÉTO-RÉSISTANCES FP 200 L. 100 198 F

201 F

FP 210 D. 250

GÉNÉRATEURS à effet HALL

SV 110 520 F SV 210 530 F



ATR. Allumage à transistors pour moteur avec alimenta-tion 12 V négatif à la masse. Avantages : allumage - usure pra

- Exactitude du point d'allumage - usure pritiquement nulle des contacts du rupteur. Démarrage plus facile avec moteur froid, tensions d'allumage plus élevées du fait de la forme rectangulaire des flancs de com-

mutation Moins polluant (gaz d'échappement moins abondants) - le point d'allumage optimum ne varie pas.
 Aucun parasite créé par le rupteur dans

les auto-radios du fait qu'aucun courant fort ne circule.

vérificateur de la nature du courant 39 F
CONTROLEUR COMBINÉ identique, indique



NOTRE NOUVEAU CATALOGUE DEMANDEZ

182 pages abondamment illustrées.

C'est une documentation indispensable pour tous ceux qui s'intéressent aux COMPOSANTS ELECTRONIQUES - PIECES DETACHEES et APPAREILS DE MESURE Ce catalogue est en vente dans nos différents magasins au prix de 20 F ainsi que par correspondance, en nous adressant le Bon ci-dessous.



BON A DECOUPER (ou à recopier)

et à adresser à CIBOT, 1, RUE DE REUILLY - 75012 PARIS

PRENOM MOM **ADRESSE**

CODE POSTAL

Ci-joint la somme de 20 F:

☐ en chèque bancaire

☐ en chèque postal

☐ en mandat-lettre

