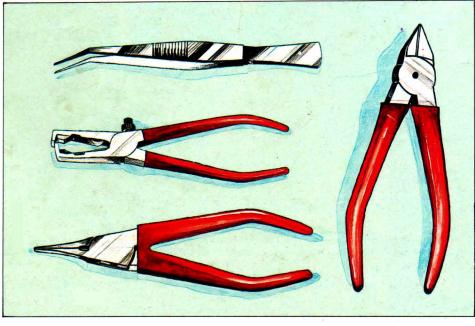


N° 408 nov.

> Pour votre ampli 225 TURBO ce préamplificateur minimum "

Timer pour joueurs de Scrabble ▶




Dossier pinces pour l'électronique

1,150 Dinar Belgique : 81 FB Suisse : 5.00 FS - Canada \$ 1.75 - Espagne : 175 Pesetas - Tunisie

T 2438 - 408 - 10,00 F)



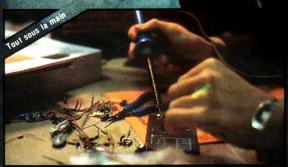

#### La nouvelle électronique et ses kits!

- expériences du guide pratique et apprendre le fonctionnement de tous les composants.
- 1 déclencheur photo électrique et un rayon lumineux commandera automatiquement vos appareils electriques
- 1 émetteur radio et communiquer à distance avec un interlocuteur invisible.
- 1 kit d'autoformation pour réaliser toutes les 1 détecteur de température et chasser les gaspis en restant toujours à bonne température.
  - 1 minuterie et prévoir la mise en route ou l'arrêt de tout appareil électrique.
  - 1 antivol avec sirène et vous protéger de tout visiteur inopportun.
  - 1 relais commande 220 V et faire la liaison entre vos montages et vos appareils électriques

Pour vous donner le plaisir de bricoler avec succes, une équipe de techniciens a créé pour vous ces 6 KITS de qualité, accompagnés de leurs fiches de montage précises et détaillées et de tout le matériel professionnel nécessaire

#### L'ELECTRONIQUE comment?

En apprenant Nous vous assurons une parfaite connaissance des principes de l'électronique grâce au kit d'autoformation et au guide pratique illustré de l'Electronique (160 pages). Ainsi en peu de temps vous pouvez acquerir l'habileté des professionnels et aborder vos kits pratiques avec une facilité étonnante. En créant Vous mettez en pratique vos nouvelles connaissances lecture des schémas.

montages des circuits. Tout vient sans problème, vous êtes maître de votre savoir et vous le 160 % prouvez

. Très rapidement, vous avez le plaisir de voir fonctionner le kit que vous avez vous-même monté

et il y en a 6 que vous pouvez combiner grâce au Kit relais! **Attention:** Dans le coffret tout est fourni pour que vous puissiez faire fonctionner en même temps vos 7 kits (et le matériel est prèvu en quantité suffisante!). Vous n'avez pas à démonter un kit pour construire le suivant.

Comprendre en créant! Vous voyez notre méthode est simple... Vous ne pensez pas que c'est comme cela qu'on pénêtre vraiment le monde de l'Electronique?

**Allo Kits** commande (35) 71.70.27

examen



à retourner à UNIFORMATION METHODE 3000 X 76025 ROUEN CEDEX

#### Dans un superbe coffret livré chez vous...

7 Kits électroniques complets.

1 kit d'autoformation, 1 déclencheur photo électrique, 1 émetteur radio, 1 détecteur de température, 1 minuterie, 1 antivol avec sirène, 1 relais commande 220 V

- Les fiches détaillées et le matériel technique de montage...
  - 1 fer à souder, de la soudure, 1 pince platé Le guide pratique de l'électronique...



Suisse, Belgique: 1, quai du Condroz 4020 LIEGE TOM DOM et Afrique documentation spéciale par avion

gratuit Prénom Profession Age nº tél. (facultatif) (facultatif) (facultatif) Adresse

VILLE Code postal

Je désire recevoir pour un examen gratuit de 15 jours

- Le coffret complet comprenant
- Le guide pratique de l'électronique
   Les 7 Kits. L'outillage spécial électronicien

A réception, je ne paierai que les frais d'envoi et le recommande soit 20 francs.

Si au terme des 15 jours, je n'étais pas entièrement satisfait, je vous renverrai l'ensemble dans son emballage d'origine et je ne vous devrai plus rien.

Si au terme de l'essai, je souhaite garder la méthode, je payerai le solde soit au comptant 580 F (prix total 580 F + 20 F déjà payés = 600 F) soit en 2 mensualités de 290 F (prix total 580 F + 20 F déjà payés = 600 F)

UNIFORMATION METHODES - 3000 X 76025 ROUEN CEDEX

# electronique de la constant de la co

#### Sommaire nº 408 - novembre 1981




Réalisations
Préamplificateur BF
Timer pour joueurs de scrabble
Récepteur FM compact
Comparateur de forces
Système de mémorisation de stations (EPM)

#### Technique

Introduction aux circuits	HF.		
(Les nombres complexes	s)	 	69

#### Dossier

Les pinces	pour l'électronique	 . 53

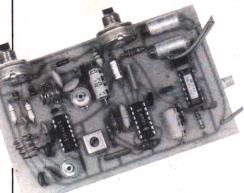

Enquête lecteurs	 	٠.	 							37
Service circuits imprimés										
Caractéristiques et équivalences										
des transistors	 		 		2	5-	26	3 9	91	-92

Ont participé à ce numéro : Jacques Ceccaldi, François De Dieuleveult, Bernard Duval, Patrick Gueulle, Dominique Jacovopoulos, André Lefumeux, Maryvonne Lequertier, Michèle Rateau, René Rateau, Jean Sabourin, Bernard Vuccino.

Société Parisienne d'Edition Société anonyme au capital de 1 950 000 F Siège social : 43 rue de Dunkerque, 75010 Paris Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 -Tél. : 200.33.05

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés. Les articles originaux publiés dans nos colonnes sont protégés par le copyright et ne peuvent donc faire l'objet d'une copie ou d'une fabrication dans un but commercial sans autorisation.

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD
Directeur de la Rédaction
Jean-Claude ROUSSEZ
Rédacteur en chef
Christian DUCHEMIN
Secrétaire de Rédaction
Claude DUCROS
Courrier des Lecteurs
Paulette GROZA

Ce numéro a été tiré à 105 700 exemplaires




Publicité : Société auxiliaire de publicité 70, rue Compans, 75019 Paris Tél. : 200.33.05 C.C.P. 3793 - 60 Paris Chef de publicité MIIe A. DEVAUTOUR

Abonnements:

2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris France: 1 an 75 F - Etranger: 1 an 115 F Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 1 F en timbres.

IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

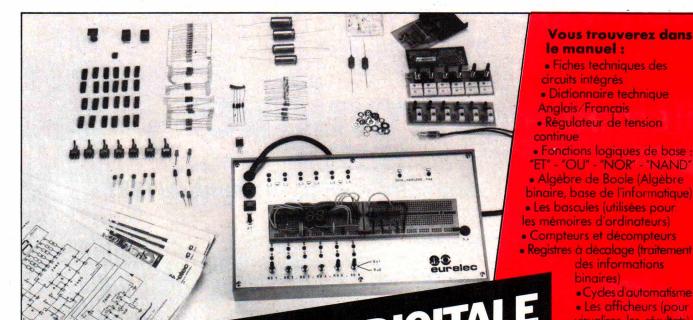Dépôt légal 4° trimestre 1981 - Editeur 945 - Mensuel paraissant en fin de mois Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse - Composition COMPOGRAPHIA - Imprimerie DULAC et JARDIN EVREUX



# ECTRONIQUE DIGITAL LE BOUT DES DOIGTS

La technique digitale est la base de l'électronique actuelle :

à quartz, commandes de machines industrielles, téléviseurs...

EURELEC vous offre la possibilité de maîtriser cette technique, grâce à un manuel très complet et parfaitement mis au point. Il se compose de dix fascicules théorie/pratique, deux cents pages d'explications concrètes, ainsi que d'un ensemble de composants permettant le montage d'un simulateur de logique.

Si vous possédez déjà quelques notions sur le fonctionnement du transistor, des alimentations, si vous savez souder des composants, vous pourrez aborder facilement le montage du simulateur de logique et découvrir ainsi le monde des circuits intégrés.

Les expériences s'effectuent sans soudure conservant ainsi en parfait état les circuits intégrés et composants, sur un simulateur de conception moderne qui peut évoluer selon vos besoins.

ordinateurs, calculatrices, montres

Le simulateur de logique permet aussi de tester les différents montages proposés par les revues techniques.

👫 💿 eurelec Rue F. Holweck, 21000 DIJON ET MATÉRIEL COMPRIS

\* Par mois pendant 3 mois.

Pour les expériences pratiques :

- 26 circuits intégrés (les plus utilisés)
- 1 photo-transistor
- Condensateurs, résistances, diodes divers
- 2 afficheurs 7 segments
- Diodes électroluminescentes.

Le matériel:

Un coffret simulateur

des informations binaires)

 Cycles d'automatisme · Les afficheurs (pour visualiser les résultats).

Vous trouverez dans

 Fonctions logiques de base : "ET" - "OU" - "NOR" - "NAND"

le manuel : • Fiches techniques des

circuits intégrés Dictionnaire technique Analais/Français • Régulateur de tension

continue

de logique comprenant:

 2 plaques à connexions 960 contacts

- Les circuits de base indispensables à monter sur circuits imprimés
- Une alimentation stabilisée 5 V 1 A
- Un indicateur d'état logique 6 entrées/sorties
- Un générateur horloge 1 Hz
- Un générateur horloge 5 kHz
- 6 bascules "RS" anti-rebonds

Bon de Commande à retourner à EURELEC Rue Fernand-Holweck, 21100 DIJON Je désire recevoir votre ensemble électronique digitale

Je aesire recevoir votre ensemble electronique algitale (manuel + matériel) que vous m'enverrez de la façon suivante : ☐ En 1 seule fois, je joins à ma commande un chèque ou un En 1 seule rois, le joins à ma commanae un cheque ou mandat-lettre de 1 170 F (port et emballage gratuits). manaar-lentre ae 1 1/U r (port et emballage grafuits).
En 3 fois, je vous demande de m'adresser le premier envoi En 3 rois, le vous aemande de madresser le premier envoi immédiatement contre remboursement de 390 F(\*), puis les aiemen comme remboursemen de 370 i ( ), país r is suivants à raison d'un par mois. Chacun contre ursement de 390 F(\*).

2 envois se	ement de 3		
rembours			
Nom		Ville	signatur

Coae postal

Date et signature (pour les mineurs, signature des parents). Adresse Ajouter 36 F par envoi pour frais de port et d'emballage Code postal

# Pentasonic

5N 7400	2,40	SN 7420	S TE	SN 7451	3.35	T.T.L SN 7490 5,	30 SN 74128	6,70	SN 74161	14,00	SN 74191	12,40	SN 74393	14,20
SN 7401 SN 7402 SN 7403	2,70 2,65 2,50	SN 7425 SN 7427 SN 7428	4,25 3,90 3,20	SN 7453 SN 7454 SN 7460	2,50 2,50 2,50	SN 7491 10, SN 7492 6, 74LS93 6.	70 SN 74136	7,90 4,10 11,40	SN 74162 SN 74163 SN 74164	23,90 14,00 11,00	SN 74192 SN 74193 SN 74194	14,40 14,40 9,40	SN 75 138 SN 74 LS 244 SN 74 LS 245	30,25
SN 7404 SN 7405	3,20 2,90	SN 7430 SN 7432	2,80 4,80	SN 7470 SN 7472	7,30	SN 7494 9, SN 7495 8,	30 SN 74139 20 SN 74141	11,40 4,70	SN 74165 SN 74166	16,60 17,40	SN 74195 SN 74196	13,70 15,50	SN 74 LS 240 SN 74 LS 243	16,10 16,10
SN 7406 SN 7407 SN 7408	4,00 4,00 2,90	SN 7437 SN 7438 SN 7440	3,70 3,70 2,50	SN 7473 SN 7474	6,75 4,70	SN 7496 10, SN 74100 16, SN 74107 4,	80 SN 74147	13,40 19,50 13,30	SN 74167 SN 74170 SN 74172	25,70 24,40 75,00	SN 74198 SN 74199 SN 75140	31,00 28,45 15,70	SN 74 LS 241 74 S 04	16,10
SN 7409 SN 7410 SN 7411	2,90 2,80 2,90	SN 7442 SN 7443 SN 7444	6,25 7,80 9,60	74 LS 75 SN 7476 SN 7480	4,90 4,70 10,55	SN 74109 5, SN 74121 4, SN 74122 5,	10 SN 74151	13,50 8,00 8,00	SN 74173 SN 74174 SN 74175	19,50 8,85 7,90	SN 75183 SN 75451 SN 75452	4,50 6,90 6,90	74 S 74 74 LS 374 74 LS 324	5,80 14,20 22,50
SN 7412 SN 7413	5,20 4,00	SN 7445 SN 7446 SN 7447	16,10 16,30	SN 7481 SN 7483 SN 7485	12,10 11,30 13,70	SN 74123 6, 74 LS 124 19,	90 SN 74154 90 SN 74155	17,40 9,10	SN 74176 SN 74180	10,35 7,50	SN 74188 SN 74 LS 266	30,70 5,50	74 S 175 74 LS 373	19,90 40,80
SN 7414 SN 7416 SN 7417	6,45 3,50 3,50	SN 7448 SN 7450	8,50 14,40 2,50	SN 7486 SN 7489	4,20 38,70	SN 74125 6,	90 SN 74156 00 SN 74157 00 SN 74160	9,10 10,20 14,00	SN 74181 SN 74182 SN 74190	34,00 9,10 14,40	SN 74 LS 257 SN 74 LS 390 SN 74112	9,90 16,90 6,20	74 LS 393 74 S 32 74 LS 378	7,50 31,20
CIRCUI	тв	INTEGRE	S TE	ECHNOLO	GIE	C. MOS								
CD 4000 CD 4001 CD 4002	2,10 3,55 2,10	CD 4012 CD 4013 CD 4015.	2,90 5,15 13,65	CD 4023 CD 4024 CD 4025	3,20 5,50 2,90	CD 4035 15, CD 4036 29, CD 4040 12,	00 CD 4050	7,40 7,40 12,75	CD 4069 CD 4070 CD 4071	11,60 6,10 3,60	CD 4082 ED 4085 CD 4093	3,60 6,70 13,55	CD 4536 CD 4538 CD 4539	66,60 34,20 27,60
CD 4007 CD 4008	2,90 16,70	CD 4016 CD 4017	6,20 15,20	CD 4026 CD 4027	23,70 7,20 10,80	CD 4042 13, CD 4044 16,	10 CD 4052 60 CD 4053	16,20 16,20 17,80	CD 4072 CD 4073 CD 4075	4,25 3,60 3,60	CD 4510 CD 4511 CD 4518	12,60 24,10 24,00	CD 4585 CD 4006	17,10 6,20
CD 4010 CD 4011	7,90 7,90 3,50	CD 4018 CD 4019 CD 4020	5,60 6,60 18,70	CD 4028 CD 4029 CD 4030	11,65	CD 4046 18, CD 4047 12, CD 4048 6,	40 CD 4066	7,40 16,20	CD 4078 CD 4081	3,60 3,60	CD 4520 CD 4528	24,00 18,90	CD 4512 CD 4553 CD 4508	10,60 42,20 34,60
CIRCUI	TS :	INTEGRE	S L	NEAIRE	S D	IVERS								
TMS 1000 L 200 TDA 1010	136,80 26,40 12,80	UAA 180 SFC 200 DG 201	18,80 46,20 64,20	LM 340 T 12 LM 340 T 15 LM 340 T 24	10,45 10,45 10,45	LM 565 27, LM 566 30, LM 567 14,	70 LM 761	20,80 19,50 37,40	MC 1458 XR 1488 XR 1489	8,30 24,30 24,30	MC 4044 ICM 7209 MM 5314	34,00 37,90 99,00	LM 7915 ULN 2003 DC 512	12,40 11,50 91,20
LM 13600 LM 1877	25,00 31,40	LM 204 TBA 221	61,40 19,65	CA 3060 LM 389	28,60 12,95	TBA 570 <b>31,</b> NE 570 <b>52,</b>	10 TBA 790 80 TBA 800	31,10 19,80	XR 1554 XR 1568	238,00 102,80	MM 5316 NE 5596/MC	98,00	LM 3909 TDA 2003	8,50 14,30 43,20
BFQ 14 SO 41 P SO 42 P	33,60 19,20 20,60	ESM 231 TBA 231 TBA 240	34,00 28,40 23,80	LM 348 LM 349 LM 377	23,20 19,30 26,50	TAA 621 29, TBA 641 31,	70 TBA 820 TCA 830 S	28,00 11,00 31,70	MC 1590 MC 1733 LM 1800	83,70 31,40 27,50	1496P MD 8002 AY 3-8500	18,70 39,50 86,40	LM 360 LM 3915 LM 358	36,25 7,90
LH 0042 LD 110 LD 111	64,60 71,90 114,00	LM 301 LM 305 LM 307	4,90 11,30 10,70	LM 380 LM 381 LM 382	26,00 26,35 29,90	TBA 651 28, TAA 661 28, LM 709 7,	30 TBA 860	18,30 34,40 17,30	TDA 2002 XR 2206 XR 2208	24,00 54,00 61,00	ICL 8038 AY 3-8600 UA 9368	63,20 211,00 24,20	TCA 730 TCA 740 TCA 750	38,40 28,80 27,60
LD 120 LD 121 L 120	95,00 104,00 43,80	LM 308 LM 309 K/SFC LM 310	13,00 24,00 35,10	LM 386 LM 387	12,50 11,90 24,50	LM 710 8, TBA 720 27, LM 720 24,	10 TCA 940 00 TBA 950	36,80 47,70 158,60	XR 2240 LM 2907 LM 2907	37,40 22,50	UA 95 H 90 MC 7905 MC 7912	99,40 12,40 12,40	LM 2917.N 14 ICM 7217 A CA 3086	22,60 149,60 6,90
LD 130 L 144	126,50 88,70	TAA 310 LM 311	19,80 19,40	TBA 400 TCA 420	38,70 23,50	LM 723 10, LM 725 35,	70 TDA 1042 00 TAA 1054	32,40 37,80	SFC 2812 LM 2917	22,50 24,00 24,70	TCA 4500 A NE 556 LF 351	28,25 15,05	SAA 1070 SAA 1058 LM 317-T	165,00 51,00 15,50
TL 071 CP TL 081 CP TL 082	9,00 6,35 10,40	LM 318 LM 320 H2 LM 323	29,10 8,00 61,60	TCA 440 NE 529 NE 543	23,70 28,30 28,60	LM 747 11, LM 748 12,	90 MC 1310 50 MC 1312	27,80 36,15 29,00	MC 3301 MC 3302	22,30 11,20 8,40	LD 114 TMS 1122	7,40 142,60 99,00	TDA 1037 LM 317 K	34,50 35,00
TL 084 TCA 160	22,60 25,30	LM 324 LM 340 T 5	8,40	TAA 550	8,20	ICM 7038 36, UA 753 18.		18,30 37,50	TMS 3874	52,80	TDA 2020 LF 356	32,60	LM339 76477	7,20 37,50
UAA 170	16,20	LM 340 T 6	9,90	LM 555 LM 561	4,80 52,95	UA 758 43,		39,20	LM 3900 MC 4024	11,20 41,25	TDA 2004	9,70 45,00	MM5318	95,00
UAA 170	16,20		9,90	LM 561							TDA 2004	45,00	MM5318	
TRANSI	16,20 (STO)	LM 340 T 6	9,90 RS S	LM 561 SERIES AC XXX	52,95	DC XXXX	00 MC 1456 BC 184 BC 204	39,20 3,10 3,35	MC 4024 BC 548 A BC 548 B	3,50 3,50	BF 233 BF 234 BF 244 B	3,85 4,80 9,50	MM5318 MJ 3000 MJ 3001 MJE 520	95,00 18,00 23,10 6,50
TRANS I  ZN XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918	16,20 (STO) (X 3,80 7,90 5,65	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3713	9,90 RS 5 3,80 3,60 34,00	ERIES AC XXX AC 125 AC 126 AC 127	4,00 3,50 6,60	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2,	BC 184 BC 204 BC 204 A BC 204 A BC 204 B BC 207	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40	MC 4024 BC 548 A BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209	3,50 3,50 3,50 3,60 3,80 4,10	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 254 BF 254 BF 257	3,85 4,80 9,50 4,50 3,60 5,15	MM5318 MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10
UAA 170  TRANSI  ZN XXX  2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 930 2 N 1307 2 N 1420	16,20  (STO)  (X  3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,95	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3741 2 N 3771 2 N 3819	9,90 3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60	AC 125 AC 125 AC 126 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 K	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 5,20	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 108 C 2, BC 109 A 2,	BC 184 BC 204 BC 204 A 60 BC 204 B BC 207 A	3,10 3,35 3,35 3,35 3,35	BC 548 A BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303	3,50 3,50 3,60 3,80 4,10 6,60	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 254	3,85 4,80 9,50 4,50 3,60	MM5318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 12801 MJE 2985 MJE 3055	18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 14,00 12,00
UAA 170  TRANS 1  2N XX> 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 930 2 N 1307	16,20  ( STO)  ( X  3,80 7,90 5,65 3,90 24,30	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3714 2 N 3771 2 N 3771 2 N 3819 2 N 3823 2 N 3906 2 N 4036	3,80 3,60 34,00 18,00 26,40	LM 561  SERIES  AC XXX  AC 125  AC 126  AC 127  AC 127 K  AC 127 K  AC 128	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 108 C 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3,	BC 184 BC 204 75 BC 204 A BC 204 B BC 207 BC 207 A BC 207 A BC 207 A BC 208 B BC 208 A	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 135 BD 136	3,50 3,50 3,60 3,80 4,10 6,60 4,65 8,60 4,00	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 257 BF 257 BF 258 BF 259	3,85 4,80 9,50 4,50 3,60 5,15 7,80 11,50 7,50	MM5318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 12801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 14,00 12,00 3,20 3,20
UAA 170  TRANSI  ZN XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 930 2 N 1307 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1899 2 N 1893 2 N 1893	16,20  ( \$ T O    ( \$ X	LM 340 T 6  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3741 2 N 3771 2 N 3819 2 N 3823 2 N 3904 2 N 4036 2 N 4036 2 N 4036 2 N 4036	9,90 3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 15,90 3,40 6,90 15,90 13,65	AC 125 AC 125 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 132 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183	4,00 3,50 6,60 7,70 4,50 4,50 4,50 4,50 3,90	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 114 BC 115 BC 117 4,	BC 184 BC 204 F5 BC 204 BC 204 B BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 208 BC 209 BC 2	3,10 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 4,10 4,10	BC 548 A BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135	3,50 3,50 3,60 3,80 4,10 6,60 4,65 8,60	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 254 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 93 B	3,85 4,80 9,50 4,50 3,60 5,15 7,80 11,50 7,50	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2805 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 14,00 12,00 3,20 3,20 4,20 3,20 3,20 3,20
UAA 170  TRANS I  ZN XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 9730 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 1890 2 N 1893 2 N 2218 2 N 2219 2 N 2222	16,20 ( × 3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,85 3,80 4,80 4,80 4,80 6,10 3,70 2,20	LM 340 T 6  PS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3771 2 N 3819 2 N 3823 2 N 3906 2 N 4003 2 N 4393 2 N 4400 2 N 4416	9,90 3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60 15,90 15,90 13,65 3,40 3,40 3,60 13,65	AC XXX AC 125 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 AC 128 AC 128 AC 128 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187	4,00 3,50 6,60 5,20 4,50 4,50 4,50 3,90 3,90 3,20	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 3, BC 115 3, BC 115 4, BC 115 4, BC 142 4, BC 142 4,	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 208 BC	3,10 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 234 BD 235	3,50 3,50 3,60 3,80 4,10 6,60 4,65 8,60 4,65 8,60 4,65 7,65 7,70	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 254 BF 257 BF 258 BF 337 BCW XX BCW 90 B BCW 90 B	45,00 3,85 4,80 9,50 4,50 3,60 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 57 MPSB 01	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 12,00 3,20 4,20 3,20 3,20 3,20 3,20 6,20 7,10
UAA 170  TRANS I  ZN XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 930 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 1890 2 N 1893 2 N 2218 2 N 2218	16,20 ( S T O I ( X 3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,95 3,40 3,80 4,80 6,10 3,70	LM 340 T 6  PS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3741 2 N 3771 2 N 3819 2 N 3904 2 N 4903 2 N 4903 2 N 4903 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4402 2 N 4402 2 N 44920 2 N 4921 2 N 4923	9,90 3,80 3,60 3,60 18,00 26,40 3,60 15,90 3,60 15,90 13,65 3,40 3,50 13,	AC XXX AC 125 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 AC 128 AC 128 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 4,50 4,50 4,50 3,90 3,90 3,20	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 115 BC 115 BC 117 4, BC 141 BC 142 BC 143 BC 145 BC 148 1, BC 148 1,	BC 184 BC 204 BC 204 A BC 204 B BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 207 BC 208 BC 238	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 234 BD 238 BD 237 BD 238 BD 238 BD 238 BD 238 BD 238 BD 241	41,25 3,50 3,50 3,60 3,80 4,10 6,60 4,00 5,80 4,00 7,65 7,70 5,40 6,20 7,50	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 257 BF 258 BF 259 BF 337  BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 95 B BCW 97 B BCW 97 B BCW 97 B	45,00 3,85 4,80 9,50 3,60 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 12801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 06 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 70 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 05	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,00 12,00 3,20 4,20 3,20 3,20 3,20 3,20 7,10 8,35 5,10
UAA 170  TRANS I  ZN XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 970 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1899 2 N 1893 2 N 2218 2 N 2222 2 N 2368 2 N 2369 2 N 2646 2 N 2647 2 N 2890	16,20  STD1  (XX  3,80  7,90  5,65  3,95  3,95  3,95  4,80  4,50  4,80  4,50  4,05  4,10  5,50  16,80  31,40	2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3741 2 N 3771 2 N 3819 2 N 3823 2 N 3906 2 N 4093 2 N 4093 2 N 4490 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4720 2 N 4720 2 N 4721 2 N 5086	9,90 3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60 15,90 13,65 3,40 3,50 13,60 13,50 7,50	AC XXX AC 125 AC 126 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 188	4,00 3,50 6,60 7,70 4,50 4,50 4,50 3,90 3,90 3,20 4,20 4,20	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 109 B 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 114 BC 115 BC 115 BC 117 BC 141 BC 142 BC 142 BC 142 BC 145 BC 145 BC 145 BC 145 BC 148 BC 148 BC 148 B 1, BC 148 B	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC	3,10 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 4,10 4,10 4,10 4,10 1,80 1,80 2,60 2,60	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238	41,25 3,50 3,50 3,60 4,10 6,60 4,65 8,60 5,80 7,77 5,40 7,75 9,80 9,80 13,95	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 95 B BCW 96 B BCW 97 B BCW 97 B DIVERS BUX 257 BSX 52 R TIP 30	45,00 3,85 4,80 9,50 4,50 3,60 11,50 7,50 3,40 3,50 3,50 3,60	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2985 MJE 2985 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 56 M	95,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 14,00 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 6,20 7,10 8,35 5,10 5,10 5,20
UAA 170  TRANSI  ZN XXX 2 N 708 2 N 7917 2 N 918 2 N 9707 2 N 1420 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 1890 2 N 1890 2 N 1890 2 N 1218 2 N 2218 2 N 2218 2 N 2368 2 N 2369 2 N 2368 2 N 2369 2 N 26446 2 N 2647 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2905	16,20  ( × 3,80  7,90  5,65  3,90  24,30  3,80  4,80  6,10  3,70  2,20  4,05  4,10  5,50  16,80  31,40  3,80  3,80  3,80  31,40  3,80  3,80	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3819 2 N 3934 2 N 4906 2 N 4093 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4400 2 N 4402 2 N 4402 2 N 4921 2 N 5086	9,90  3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60 15,90 15,90 13,65 13,50 7,50 13,50 7,50 13,60 3,70 4,65 10,20 84,00	AC XXX AC 125 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 185 AC 187 AC 188	4,00 3,50 6,60 7,70 4,50 4,50 4,50 3,90 3,90 3,20 4,20 4,20	BC X X X X BC 107 A 2 BC 107 A 2 BC 108 B 2 BC 108 B 2 BC 109 A 2 BC 109 C 3 BC 114 C 115 S C 117 A BC 144 BC 143 BC 144 BC 145 BC 148 B 1 BC 148 A 1 BC 148 B 1 BC 1	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 211 BC 238 BC	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 2,80 1,80 2,60 3,40 6,80	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 286 BD 301 BD 302 BD 302 BD 435 BD 435 BD 435	41,25 3,50 3,50 3,60 4,10 6,60 4,65 8,60 5,80 14,40 8,00 7,65 9,80 5,40 7,70 9,80 12,80 9,80 12,80 6,50 6,50	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 BF 245 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337  BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 95 B BCW 96 B BCW 97 B BCW	45,00 3,85 4,80 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,60 7,00	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 50 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 507 MPSU 507 MSS 1000 109 T 2 181 T 2	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 12,00 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 6,20 7,10 8,35 5,10 5,20 10,80 2,90 118,80 2,90 118,80 17,60
UAA 170  TRANS I  ZN XXX  2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 930 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 1893 2 N 1218 2 N 2218 2 N 2219 2 N 2268 2 N 2368 2 N 2368 2 N 2369 2 N 2647 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2906 2 N 2907 2 N 3020	16,20  ( × 3,80  7,90  5,65  3,90  24,30  3,80  4,80  6,10  3,70  2,20  16,80  31,40  3,80  3,80  4,70  3,70  2,70  5,50  16,80  31,40  3,80  3,60  4,70  3,75  3,75  14,00	LM 340 T 6  PS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3819 2 N 3823 2 N 4006 2 N 4036 2 N 4036 2 N 4036 2 N 4402 2 N 4416 2 N 4920 2 N 4416 2 N 4921 2 N 5636	9,90 3,80 36,00 18,00 26,40 3,60 15,90 3,40 3,50 13,60 13,60 13,60 13,50 13,60 13,50	AC XXX AC 125 AC 126 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 4,50 4,50 4,50 3,90 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 6,10	BC XXXX BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 109 C 3, BC 117 BC 115 BC 141 BC 142 4, BC 143 5, BC 144 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 149 B 1, BC 149 B 1, BC 149 B 1, BC 149 B 1,	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 211 BC 238 BC 238 BC 238 BC 238 BC 238 BC 238 BC 251 BC 251 BC 251 BC 251 BC 251 BC 251 BC 261 BC 261 BC 261 BC 261 BC 261 BC 268 BC	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 4,10 5,20 1,80 1,80 1,80 1,80 2,60 3,40 6,80 1,50 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,7	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 286 BD 302 BD 435 BD 435 BD 435 BF XXX	41,25 3,50 3,60 3,60 3,60 4,10 6,60 4,65 8,60 4,00 5,80 6,20 7,70 5,40 7,70 5,20 7,50 13,95 12,95 6,50 6,50	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 245 B BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 93 B BCW 95 B BCW 96 B BCW 97 B DIVERS BUX 257 BSX 52 R TIP 30 TIP 31 TIP 32 TIP 34 B TIP 34 B BUI 97	45,00 3,85 4,80 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,40 3,60	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2955 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 50 MPSA 100 MPSU 01 MPSU 01 MPSU 04 MPSU 05 MPSA 404 E 204 E 507 MSS 1000 109 T 2	95,00 18,00 23,10 9,20 29,30 20,10 14,50 12,00 3,20
UAA 170  TRANSI  2N XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 970 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1899 2 N 1890 2 N 1893 2 N 2218 2	16,20  ( × 3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,80 4,80 4,50 4,80 4,50 4,05 4,10 3,70 2,20 4,05 4,10 3,70 2,20 4,05 16,80 31,40 3,80 4,70 3,75 14,00 4,90 9,60	LM 340 T 6  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3771 2 N 3711 2 N 3781 2 N 3781 2 N 3906 2 N 4093 2 N 4993 2 N 4490 2 N 4416 2 N 4920 2 N 4416 2 N 4921 2 N 5635 2 N 5635 2 N 5636 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5637 2 N 5688 2 N 5637 2 N 5688 2 N 5637 2 N 5688	9,90  3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60 15,90 15,90 13,60 13,50 7,50 13,60 13,50 7,50 13,60 13,50 7,50 9,35 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,	AC XXX AC 125 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 188 AC 188 AC 188 AC 187 AC 188 AC	52,95 4,00 3,50 6,60 5,20 4,50 4,50 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 14,60 9,25 6,10 7,85 10,90 9,70 4,80	BC X X X X BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 109 A 2, BC 109 C 3, BC 117 4, BC 115 3, BC 117 4, BC 142 4, BC 142 4, BC 143 5, BC 145 4, BC 148 A 1, BC 148 A	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 207 BC 208 BC 211 BC 238 BC	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 286 BD 301 BD 302 BD 302 BD 302 BD 435 BD 436 BF 107 BF 173 BF 178	41,25 3,50 3,50 3,60 4,10 6,60 4,65 8,60 5,80 14,40 8,00 7,65 9,80 12,80 13,95 12,80 6,50 6	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 BF 245 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337  BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 96 B BCW 97 B BCW	45,00 3,85 4,80 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,10 11,50 11,	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3095 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 06 MPSA 13 MPSB 55 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 50 MPSB 01 MPSB 01 MPSB 02 MPSB 03 MPSB 05 MPSB 100 MPSB 05 MPSB 100 MPSB	95,00 18,00 23,10 6,50 9,20 29,00 14,50 12,00 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 1,00
UAA 170  TRANS J  N X X X X X X X X X X X X X X X X X X	16,20  (STO)  3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,95 3,40 3,90 4,80 4,80 4,80 4,80 4,10 3,70 16,80 31,40 6,40 3,80 31,40 6,40 3,80 31,40 6,40 3,80 3,75 14,00 4,90 9,60 7,10 3,80 3,51	LM 340 T 6  DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3713 2 N 3714 2 N 3711 2 N 3819 2 N 3823 2 N 3906 2 N 4095 2 N 4095 2 N 4402 2 N 4416 2 N 4920 2 N 4416 2 N 4921 2 N 5635 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5637 2 N 5637 2 N 5638 2 N 4022 2 N 4425	9,90 3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,50 3,70 4,65 68,30 228,00 28,00 28,00 28,00 228,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00	AC 125 AC 126 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 132 AC 132 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 188 AC	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 4,50 4,50 3,90 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 7,85 6,10 7,85 10,90 9,70 4,60	BC X X X X BC 107 A 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 109 A 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 114 5, BC 115 3, BC 117 4, BC 148 B 1, BC 149 B 2, BC 153 SC 157 SS 2, BC 157 SS 2, BC 171 B 3, BC 177 B 3, BC 1	BC 184 BC 204 F5 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 209 BC 208 BC 211 BC 238 BC 238 BC 238 BC 257 BC 238 BC 238 BC 257 BC 258	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 4,10 4,10 5,20 2,80 1,80 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 286 BD 302 BD 435 BD 436 BF 173 BF 173 BF 179 BF 181 BF 179 BF 181	41,25 3,50 3,50 3,80 4,10 6,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,00 14,40 8,765 7,765 7,50 13,95 12,80 13,95 6,50 6,50 3,90 5,10 5,10 6,50	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 B BF 245 B BF 257 BF 258 BF 259 BF 337  BCW XX BCW 90 B BCW 90 B BCW 90 B BCW 90 B BCW 96 B BCW 96 B BCW 96 B BCW 96 B BCW 97 B DIVERS BUX 25 BUX 37	45,00 3,85 4,80 9,50 4,50 4,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 48,00 7,40 6,00 9,50 21,90 11,90 11,90 11,70 117,50 17,50	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 06 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 501 MPSU 01 MPSU 01 MPSU 02 MPSU 501 MPSU 501 MPSU 502 MPSU 504 MPSA 5000 MPSA 5	95,00  18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 12,00 3,20 3,20 4,20 3,20 3,20 6,20 7,10 5,20 10,80 17,60 27,00 114,80 17,60 25,50 25,50 14,50 29,20 30,40
UAA 170  TRANSI  N XXX 2 N 708 2 N 7917 2 N 918 2 N 917 2 N 1420 2 N 1307 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1899 2 N 1890 2 N 1893 2 N 2218 2 N 3269 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2906 2 N 2906 2 N 2907 2 N 3053 2 N 3054 2 N 3055 2 N 3055 2 N 3055	16,20  3,80 7,90 5,85 3,90 24,30 3,80 4,50 4,80 4,50 4,10 3,70 2,20 2,00 4,10 3,80 4,55 16,80 31,40 6,40 3,86 4,75 14,00 4,90 4,75 14,00 4,90 9,60 7,10	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3823 2 N 3903 2 N 4903 2 N 4400 2 N 4921 2 N 5635 2 N 5635 2 N 5635 2 N 5637 2 N 5637 2 N 5637 2 N 5637 2 N 5636 2 N 5637 2 N 6658 2 N 6658 2 N 6658 2 N 2644 2 N 2922	9,90  3,80 34,00 18,00 26,40 3,60 15,90 15,90 13,65 13,60 13,50 7,50 13,60 13,50 7,50 14,65 10,20 84,00 156,00 29,60 4,65 68,30 17,280	AC XXX AC 125 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 128 AC 128 AC 132 AC 142 AC 183 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 188 AC 188 AC 188 AC 187 AC 188 AC 187 AC 188 AC	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 5,20 4,50 4,50 4,50 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 5,91 6,10	BC X X X X BC 107 A 2, BC 107 A 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 109 A 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 117 4, BC 142 5, BC 143 5, BC 144 5, BC 148 A 1, BC 148 A 1, BC 148 A 1, BC 148 B 1, BC 149 B 2, BC 153 BC 1577 S 5, BC 1577 S 7, BC 1577 S 3, BC 1777 B 3, BC 177 B 3, BC 177 B 3, BC 1777 B 3, BC 1	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 207 BC 208 BC 209 BC 208 BC 209 BC	3,10 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 4,10 4,10 4,10 2,50 1,80 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6	BC 548 A BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BD 131 BD 135 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 238 BD 241 BD 301 BD 302 BD 435 BD 436 BF 173 BF 173 BF 173 BF 179 BBF 181	41,25 3,50 3,60 3,60 4,10 6,60 4,65 8,60 5,80 18,00 7,65 7,70 5,40 7,50 12,80 12,80 6,50 6,	BF 233 BF 234 BF 244 B BF 245 B BF 245 B BF 257 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW 93 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 95 B BCW 96 B BCW 97 B	45,00 3,85 4,80 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 1,50 7,50 11,50 7,50 11,50	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 12801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 570 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 56 MPSA 500 MPSU 56 MPSA 13 MPSU 05 MPSA 13 MPSU 06 MPSA 570 MPSA 13 MPSA 570 MPSA 13 MPSA 58 MPSA	95,00 18,00 23,10 9,20 29,30 29,30 14,50 12,00 12,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 1,00
UAA 170  TRANS 1  ZN XXX  2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 930 2 N 1307 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1890 2 N 1893 2 N 1218 2 N 2218 2 N 2218 2 N 2222 2 N 2368 2 N 2368 2 N 2369 2 N 2647 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2906 2 N 2906 2 N 2907 2 N 3053 2 N 3053 2 N 3054 2 N 3055 2 N 3137 2 N 3402 2 N 3402	16,20  (X  3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,95 3,40 4,80 4,80 4,80 4,80 4,10 5,50 16,80 31,40 6,40 3,80 31,40 6,470 3,80 3,80 4,70 3,70 3,75 14,00 4,90 9,60 7,10 3,80 3,05	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3714 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3823 2 N 3906 2 N 4093 2 N 4400 2 N 4921 2 N 5636 2 N 5636 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5636 2 N 5644 2 N 2922 2 N 4425 2 N 4953 2 N 4953 2 N 4954	9,90 3,80 36,00 18,00 18,00 26,40 3,60 15,90 3,40 13,60 13,50 13,60 13,5	AC XXX AC 125 AC 126 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 187 AC	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 5,50 4,50 3,90 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 6,10 7,85 10,90 4,60 9,25 6,10 7,85 10,90 4,60 9,25 6,10	BC X X X X BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 109 A 2, BC 109 C 3, BC 117 4, BC 115 3, BC 117 4, BC 141 5, BC 142 4, BC 148 A 1, BC 148 A 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 149 B 2, BC 153 BC 157/557 2, BC 157 B 3, BC 177 B 3, BC 178 B 3, BC 178 B 3, BC 178 B 3, BC 178 B 3, BC 177 B 3, BC 178 B	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 207 BC 208 BC 209 BC 208 BC 209 BC	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 1,80 2,80 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 286 BD 301 BD 302 BD 302 BD 302 BD 435 BD 436 BF 167 BF 178 BF 178 BF 178 BF 179 BF 181 BF 194 BF 195 BF 197	41,25 3,50 3,60 4,10 6,60 4,65 8,60 7,60 7,70 9,80 12,80 6,50	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 B BF 245 B BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW XX BCW 90 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 94 B BCW 96 B BCW 96 B BCW 96 B BCW 97 B DIVERS BUX 25 BUX 37 BSX 52 R TIP 30 TIP 31 TIP 32 TIP 34 B TIP 34 B TIP 34 A BU 109 C 106 D MJ 900 MJ 1000 MJ 2550 MJ 2550 MJ 25501	45,00 3,85 4,80 4,50 4,50 3,60 5,15 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,60 7,00 9,50 9,50 9,50 11,90 11,90 11,90 117,50 122,00 20,00 24,50	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 06 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 70 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 05 MPSU 01 MPSU 05 MPSU 06 MPSU 50 M	95,00  18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 20,10 14,50 12,00 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 10,80 27,10 11,45 25,50 21,80 11,45 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 27,00 11,45 21,60 27,00 11,45 21,60 27,00 11,45 21,60 21,00 11,60 21,00 11,60 21,11,60 21,11,60 21,11,60 21,11,60 21,11,60
UAA 170  TRANS I  N X X X X X X X X X X X X X X X X X X	16,20  C S T D C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3823 2 N 3903 2 N 4903 2 N 4400 2 N 4921 2 N 4922 2 N 4923 2 N 4923 2 N 5635 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5636 2 N 5644 2 N 2922 2 N 4953 2 N 4953 2 N 4953 2 N 4954	9,90 3,80 36,00 34,00 18,00 26,40 3,60 3,40 3,60 15,90 3,40 3,50 13,60 1	AC XXX AC 125 AC 126 AC 127 AC 127 AC 127 AC 127 AC 128 AC 132 AC 142 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 188 AC 187 AC	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 5,50 4,50 3,90 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 4,20 3,20 4,20 4,20 4,20 4,50 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,1	BC X X X X BC 107 A 2, BC 107 B 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 109 A 2, BC 109 C 3, BC 117 4, BC 115 3, BC 117 4, BC 141 5, BC 142 4, BC 148 A 1, BC 148 A 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 149 B 2, BC 153 BC 157/557 2, BC 157 B 3, BC 177 B 3, BC 178 B 3, BC 178 B 3, BC 178 B 3, BC 178 B 3, BC 177 B 3, BC 178 B	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 211 A BC 238 BB BC 211 A BC 238 BB BC 238 BC 251 BC 301 BC 301 BC 301 BC 301 BC 301 BC 301 BC 308 BC 317 BC 308 BC 317 BC 308 BC 347	3,10 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 237 BD 234 BD 237 BD 238 BD 248 BD 241 BD 301 BD 301 BD 301 BD 302 BD 435 BF 107 BF 173 BF 173 BF 179 BF 179 BF 179 BF 179 BF 195 BF 195 BF 195 BF 197 BF 224	41,25 3,50 3,60 3,60 3,80 4,65 4,65 8,60 4,65 8,60 4,65 7,70 5,40 6,50	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 BF 245 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW XX BCW 93 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 95 B BCW 97 B BCW 9	45,00 3,85 4,50 4,50 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 1,50 7,50 9,50 9,50 11,90 11,90 11,90 11,90 11,7,50 11,7,50 11,7,50 22,00 24,50 21	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 06 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 70 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 05 MPSU 01 MPSU 05 MPSU 06 MPSU 50 M	95,00  18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 14,50 12,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 10,80 2,90 11,60 27,05 11,45 25,50 25,50 21,80 16,50 29,00 11,60 25,20
UAA 170  TRANS I  ZN XXX 2 N 708 2 N 9117 2 N 918 2 N 9700 2 N 1507 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 2218 2 N 225 2 N 2368 2 N 2646 2 N 2646 2 N 2646 2 N 2647 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2905 2 N 2906 2 N 2906 2 N 2907 2 N 3053 2 N 3053 2 N 3053 2 N 3053 2 N 3054 2 N 3055 2 N 3137 2 N 3441 2 N 3605 2 N 3606	16,20  ( × 3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,95 3,95 4,80 4,50 4,80 3,70 2,20 4,05 4,10 5,50 16,80 3,75 14,00 4,70 3,75 14,00 9,60 7,10 3,80 5,10 3,80 8,30 3,05	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3701 2 N 3711 2 N 3711 2 N 3819 2 N 3906 2 N 4906 2 N 4002 2 N 4400 2 N 4921 2 N 4921 2 N 4921 2 N 4921 2 N 4951 2 N 5635 2 N 5635 2 N 5635 2 N 5635 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5886 2 N 5637 2 N 5638 2 N 75637 2 N 75886 2 N 75637 2 N 75836 2 N 75635 2 N 75636 2 N 75635 2	9,90  3,80 3,60 34,00 18,00 26,40 3,60 15,90 13,65 3,40 3,50 13,60 13,50 13,60 13,65 13,60 13,65 13,60 22,20 22,20 2,20 4,30	AC XXX AC 125 AC 127 AC 126 AC 127 AC 128 AC 128 AC 128 AC 132 AC 132 AC 132 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 188 AC 188 AC 181 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 188 AC 188 AC 188 AC 188 AC 188 AC 187 AC 188 AC 188 AC 187 AC 188 AC 187 AC 188 AC 187 AC 188 AC	4,00 3,50 6,60 7,70 4,60 5,20 4,50 4,50 3,90 3,20 4,20 3,20 4,20 14,60 9,25 6,10 7,85 10,90 9,70 4,70 9,50 6,90 6,90	BC X X X X BC 107 A 2, BC 107 A 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 108 B 2, BC 109 A 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 114 4, BC 142 4, BC 143 5, BC 144 5, BC 145 4, BC 148 A 1, BC 148 A 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 148 B 1, BC 149 B 2, BC 149 B 2, BC 153 BC 153 BC 177 A 3, BC 171 B 3, BC 178 B 3, BC	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 211 BC 238 BC 337 BC 308 BC 307 BC 307 BC 308 BC 307 BC 308 BC 307 BC 308 BC 307 BC 308 BC 317 BC 308 BC 317 BC	3,10 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 1,80 1,80 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 3,40 2,60 2,60 2,60 2,60 3,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,6	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 234 BD 234 BD 238 BD 241 BD 302 BD 302 BD 435 BD 436 BF 167 BF 173 BF 178 BF 178 BF 179 BF 179 BF 194 BF 197	41,25 3,50 3,60 3,60 3,80 4,65 4,65 8,60 4,65 8,60 4,65 7,70 5,40 6,50	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 BF 245 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW XX BCW 93 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 96 B BCW 97 B BCW 9	45,00 3,85 4,50 4,50 5,15 7,80 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 1,50 7,50 9,50 9,50 11,90 11,90 11,90 11,90 11,7,50 11,7,50 11,7,50 22,00 24,50 21	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 50 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 56 MPSA 500 MPSU 06 MPSU 56 MPSA 13 MPSU 07 MPSU 07 MPSU 08	95,00  18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 14,50 12,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 18,35 5,10 5,20 11,60 27,05 11,45 25,50 11,45 25,50 21,60 21,00 11,60 25,20 30,40 11,60 25,20
UAA 170  TRANS I  ZN XXX 2 N 708 2 N 917 2 N 918 2 N 970 2 N 1307 2 N 1420 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 1613 2 N 1711 2 N 1889 2 N 2218 2 N 22646 2 N 22646 2 N 2646 2 N 2646 2 N 2646 2 N 2690 2 N 2890 2 N 2890 2 N 2905 2 N 2905 2 N 2905 2 N 3053 2 N 3053 2 N 3053 2 N 3055 2 N 3137 2 N 3055 2 N 3137 2 N 3605 2 N 3606  DIODES  DA 47 1 N 3595 A 14 U BA 102  THYRIS 2 N 1599 TH	16,20  (XX  3,80 7,90 5,65 3,90 24,30 3,80 4,80 4,50 4,80 3,70 5,50 16,80 3,70 3,75 14,00 4,90 9,60 7,10 3,80 5,50 10,80 3,80 4,80 3,60 4,90 9,60 7,10 3,80 5,10 3,80 5,10 6,40 3,75 14,00 6,40 3,75 14,00 6,40 3,75 14,00 6,40 3,75 14,00 6,40 3,75 14,00 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40	LM 340 T 6  RS DIVE  2 N 3702 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3704 2 N 3771 2 N 3819 2 N 3823 2 N 3906 2 N 4003 2 N 4393 2 N 4400 2 N 4416 2 N 4920 2 N 4416 2 N 4921 2 N 4951 2 N 2926 2 N 5635 2 N 5636 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5636 2 N 5637 2 N 5638 2 N 3637 2 N 4951 2 N 4953 2 N 4954   ZENERS  BA 224-300 BB 105 G BMS 181-300  MZ 2361  S — TRIA	9,90 3,80 36,00 18,00 18,00 18,00 15,90 3,40 13,60 13,	AC XXX AC 125 AC 126 AC 127 AC 126 AC 127 AC 128 AC 128 AC 132 AC 142 AC 132 AC 180 AC 181 AC 183 AC 184 AC 187 AC 188 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 188 AC 188 AC 188 AC 188 AC 181 AC 183 AC 184 AF 125 AF 126 AF 127 AF 200 J 175 MPU 131  DNTS IN 823 IN 649 IN 823 IN 824 IN 825 IN	4,000 3,500 6,600 7,700 4,500 4,500 4,500 4,500 3,900 3,200 4,200 3,200 4,200 3,200 4,200 4,200 4,200 4,700 4,700 4,700 4,700 4,500 6,900	BC X X X X BC 107 A 2, BC 107 A 2, BC 108 A 2, BC 108 B 2, BC 109 B 2, BC 109 C 3, BC 109 C 117 B 118 C 142 A, BC 143 5, BC 144 BC 143 5, BC 145 BC 1	BC 184 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 204 BC 207 BC 208 BC 211 BC 238 BC 251 BC 308 BC 307 BC 308 BC 317 BC 308 BC 317 BC 308 BC 317 BC 308 BC 347 BC	3,10 3,35 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40	BC 548 A BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 C BC 557 BC 209 BC 303 BD XXX BD 131 BD 135 BD 136 BD 140 BD 157 BD 233 BD 234 BD 235 BD 237 BD 238 BD 241 BD 301 BD 301 BD 302 BB 436 BD 301 BF 173 BF 167 BF 173 BF 167 BF 173 BF 179 BF 179 BF 179 BF 194 BF 197 BF 1	41,25 3,50 3,60 3,60 4,10 6,60 4,65 8,00 5,80 14,40 5,80 12,80 6,5	BF 233 BF 234 BF 234 BF 245 BF 245 BF 257 BF 258 BF 259 BF 337 BCW 93 B BCW 93 B BCW 94 B BCW 95 B BCW 96 B BCW 97 B BCW	45,00  3,85 4,950 4,50 9,50 4,50 11,50 7,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,4	MMS318  MJ 3000 MJ 3001 MJE 520 MJE 800 MJE 1090 MJE 1100 MJE 2801 MJE 2955 MJE 3055 MPSA 05 MPSA 05 MPSA 13 MPSA 55 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 56 MPSA 50 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 01 MPSU 03 MPSU 04 MPSU 56 MPSA 500 MPSU 06 MPSU 56 MPSA 13 MPSU 07 MPSU 07 MPSU 08	95,00  18,00 23,10 6,50 9,20 29,30 14,50 12,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 18,35 5,10 5,20 11,60 27,05 11,45 25,50 11,45 25,50 21,60 21,00 11,60 25,20 30,40 11,60 25,20



LA NOUVELLE EDITION DU CATALO-GUE PENTASONIC EST ARRIVÉE. Pour être au courant immédiatement des nouveautés, des promotions, des affaires, 240 pages dont 60 de listing informatique, 180 pages de descriptions, plus de 3 200 produits, remise à jour constante.

30 F + 11 F de port



#### TOELECTRONIQUE

MCA	7	41.00	LED 3mm	1.90	PHOT
MCA		19,80	LED 5mm	2,20	TIL 31
MCT	2	12,50	EMETEUR INFRA ROUGE	5.00	TIL 31
MCT	6	21,00	RECEPTEUR INFRA-ROUGE	22,20	TIL 70
4 N	33	25,00	LED RECTANGULAIRE ROUGE	3,90	TIL 70
4 N	36	11,40	LED RECTANGULAIRE VERTE	3,90	11 mn

0,00	 	AU	•

I IGE RTE	2,20 TIL 312 5,00 TIL 313 22,20 TIL 701 3,90 TIL 702	-TRANSIST (MAN 72) ( (MAN 74) ( , 13 mm AC /312 13 mm AC ORANG	3 mm AC 3 mm CC	14 16 14 14 23
EURS	S-MEMOIRE	5		
36,00 120,00 30,00 105,00 118,00 149,00 91,00	FD 1791 FD 1795 2708 2716 2532	477,40 534,50 458,00 398,00 41,00 67,00 198,00	SFF 96364 N 8 T 26 N 8 T 28 N 8 T 95 N 8 T 96 N 8 T 97 N 8 T 98	
120,00 101,00 40,80 151,20	745287/635141 ZZ BUG MIKBUG 6830 J BUG 2708 PENTA BUG	55,30 1,92,00 167,00 147,00 294,00	8080 8085 8212 8214	
160 35	BOSTC VIM 1	1200.00	8216	

	m CC ORANGE		26,50 40,00
AFF	ICHEUR AIM	65	184,65
HA	1183		16,80
2,00	8259		106,05
9,40	8279		119,00

COMPOSMI		SKOL KOCE	SOLUNG	, -,	TETTO.	LHES
MC 6800	84,00	MM 4116	36,00	MK	3994 2.5	MHZ

	MC	6800		84,00	MM 4116	36,00	MK 3994 2.5 MHZ	477,40	SFF 96364	162,00	8259	106,05
	MC	6802		84,50	TMS 4044	120,00	MK 3994 4 MHZ	534,50	N 8 T 26	19,40	8279	119,00
	MC	6809		250,80	MM 4104	30,00	FD 1791	458,00	N B T 28	19,40	MCM 6674	77,25
	MC	6810		27,50	6502	105,00	FD 1795	398,00	N 8 T 95	13,20	MC 1372	45,00
	MC	6821		53,00	6522	118,00	2708	41,00	N B T 96	13,20	MC 3242	170,00
	MC	6850		62,00	6532	149,00	2716	67,00	N 8 T 97	13,20	MM 5740	192,00
	MC	6840		115,00	SC/MP	91.00	2532	198,00	N B T 98	19,20	MM 5841	48,00
	MC	6844		317,30	INS 8154	120,00	745287/638141	55,30				
\		6845		312,00	8205	101,00	ZZ BUG	192,00	8080	60,90	INS 1771	391,00
-				68,00			MIKBUG 6830	167,00	8085	161,75	ADC 0804	46,10
				98,00	DM 8578	40.80	J BUG 2708	147,00	8212	26,25	MC 3459	25,20
	MC	8602		34,80	MK 3880 2.5 MHZ	151,20	PENTA BUG	294,00	8214	55,20	AY 3.1350	114,00
					MK 3880 4 MHZ	169,35	BASIC VIM 1	1200,00	8216	22,50	MC 3480	120,40
	MM	2101		36,00	MK 3881 2.5 MHZ	97,90	BASIC AIM 65	995,00	8224	34,65	81 LS 97	17,60
		2102		18,00	MK 3881 4 MHZ	109,65	ASSEMBLEUR AIM 65	850,00	8228	49,25	AY 5-1013	69,00
				,	MK 3882 2.5 MHZ	97,90	ROM MONITEUR AIM	980,00	8238	44,60	AY 5-1015	93,60
	MM	2111		34.80	MK 3882 4 MHZ	134,00	PL 65	1102,00	8251	57,65	AY 5-2376	148,00
		2112		32,40	MK 3883 2.5 MHZ	360,00	DC III	61,00	8253	150,00	RO 3-2513	127,00
		2114		38,00	MK 3883 4 MHZ	382,00	GC III	195,00	8255/AC/5	55,20	81 LS 95	18,00
		-					FORTH .	1056,00	8257	106,05	LO 4H	132,50

#### CONDENSATEURS

<b>POTENTIOMÈTRES</b>
LIN ou LOG simple3.80
LIN ou LOG double 9,60
TRIMER 10 T CI
TRIMER 10 T face avant53,00

#### RÉSISTANCES 1/2 watt 5 % 1/4 watt 1 %

.1,10

CABLES	A	SOUDER	OU	A	SERTIR
CABLES	$\boldsymbol{\epsilon}$	SUUDER	UU	A	SERTIR

CABLES A SU	DDER DO A SERIIR
CABLE NAPPE 10C CABLE NAPPE 16C CABLE EN NAPPE 14C A SE CABLE EN NAPPE 16C A SE CABLE EN NAPPE 34C A SE	ER 9,60 BLINDE 2C 4,50

#### RÉSISTANCES AJUSTABLES Debout ou couchées pas de 2,54 ...1,30 pas de 5,08 ...1,50

ACCESSOIR	ES POL	JR F	ABRI	CATION	DE	C.I.	
PERCHLO POUDRE		13,50	EPDXY	DF .		150*200	18,40
PERCHLO LIQUIDE		18,00	EPOXY	DF		200*300	36,70
EPOXY	75*100	3,60	EPOXY	PRESENSIBLE	SF	75*100	9,90
EPOXY SF	100*150	7,10	EPOXY	PRÉSENSIBLE	SF	100*150	18,60
EPOXY SF	150*200	14,20	FDOVY	PRESENSIBLE	CC	150*200	39.80
EPOXY	200#300	28,25		PRESENSIBLE		200*300	69,50
EPOXY DF	75*100	4,60	EPOXY	PRESENSIBLE	DF	75*100	14,00
EPOXY DF	100*150	9,20	EPOXY	PRESENSIBLE	DF	100*150	24,60

POXY PRESE			150*200 200*300	47,90 91,70
ERO PASTIL				15,30
ERO-BOARD	BANDE	50*100		6,80
ERO-BOARD	BANDE	100*100		13,70
ERO-BOARD	BANDE	150*100		20,50
ERO-BOARD	BANDE	200*100		27,30
ERO-BOARD	BANDE	500*100		42,80

VERO-BOARD BANDE 100*160	36,20	
WRAP FORMAT AIM 65	132,30	
WRAP FORMAT S100	210,00	
CARTE FORMAT EXORCISER	187,00	
CARTE FORMAT PROTEUS	187,00	
LAB DEC 330	49,00	
LAB DEC 500	65,00	
LAB DEC 1000	125,00	
LAB DEC PLUS 1000	189,00	

#### PRISES ET CONNECTEURS DIVERS

HP MALE
HP FEMELLE
EMBASE HP FEMELLE
EMBASE HP MALE
EMBASE HP A COUPURE
RCA MALE
RCA FEMELLE
EMBASE RCA
MALE DE CALCULATRICE
EMBASE DE CALCULATRICE
BANANE MALE 4MM
PROLONGATEUR BANANE 4 MM
DOUILLE BANANE 4MM

1,70	BANANE A VISSER FACE AV
2,45	EMBASE DIN 5BR CI
1,90	DIN 5BR MALE METAL
3,30	DIN 5BR FEMELLE METAL
2,50	COOL E DIN (DD
2,50	SOCLE DIN 6BR
2,50	JACK MALE STEREO 3.5 JACK MALE MONO 2.5
2,50	JACK FEM PROL 2.5
2,50	EMBASE JACK MONO 2.5
	JACK MALE MONO 3.5
2,40	
	JACK FEM PROL MOND 3.5
1,60	EMBASE JACK 3.5

4.35	JACK FEM PRUL MUNU 6.33
15,80	EMBASE JACK MONO 6.35
	JACK MALE STERED 6.35
17,00	JACK FEM PROL STERED 6.3
2.70	EMBASE JACK SRERED 6.35
13,40	FICHE COAX 75 OHMS MALE
2,10	FICHE COAX FEMELLE 75 OH
2,00	CANNON MALE
2,50	CANNON FEMELLE 25 P
2,10	CAPOT POUR DB 25
2,00	CAPOTS POUR DA 15 S
2,50	DB 25 MALE A SERTIR

3,40 JACK MALE MONO 6.35 JACK FEM PROL MONO 6.35

4,10	DB 25 FEMELLE A SERTIR	55,40	6B 3.96
4,00	CONNECTEUR 14B A SERTIR	11.10	10B 3.96
6,80	CONNECTEUR 16B A SERTIR	14.80	15B 3.96
5,10		68,00	18B 3.96
5,10			22B 3.96
5,30		39,75	2*12/3.96/PET
3.60	BNC MALE	13.50	2*22/3.96/AIM
3.60		13,60	2*43/3.96/EXOR
9.70	CONN A SERTIR 24 B	23.10	CONN 2*10 A SE
	CONN A SERTIR 40 B	34.90	CONN 2*17 A SE
	2*25/2.54/PIA	53,40	CONN 2*10 FEME
	2*20/2.54 TRS 80	58,50	CONN 2*17 FEME
9.50		79,80	CONN 2*25 FLOP
			PLATE FORME 24
	CONDENSATEURS	s c	HIMIQUES

6B 3.96	4,50
10B 3.96	5,30
15B 3.96	6,70
18B 3.96	9,10
228 3.96	11,30
2*12/3.96/PET CLAVIER	33.00
2*22/3.96/AIM 65	39,10
2*43/3.96/EXORCISER	89,10
CONN 2*10 A SERTIR	28,60
CONN 2*17 A SERTIR	46,20
CONN 2*10 FEMELLE	17,20
CONN 2*17 FEMELLE	25,80
CONN 2*25 FLOPPY 8"	65,80
PLATE FORME 24 BROCHES	16,30

FLATE FURTE 14 BRULHES 3,00	24 BRUCHES H SUUDER 3.00		,40
PLATE FORME 16 BROCHES 6,20	28 BROCHES A SOUDER 4,20		,50
SUPPORT TO18 1,80	40 BROCHES A SOUDER 3,80		,70
SUPPORT TO 5 1,90	18 BROCHES A SOUDER 2,40		20
20 BROCHES A SOUDER 2,80	14 BROCHES VEROUILLABLE 4,70	24 BROCHES A WRAPPER 6,	
8 BROCHES A SOUDER 1,50	16 BROCHES A VEROUILLAGE 5,10		
14 BROCHES A SOUDER 1,60	TSN 246 13,80		
16 BROCHES A SOUDER 1,70	8 BROCHES A WRAPPER 2,65	5 T 44 24,	
		20 BROCHES A WRAPPER 4,	95

SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES DIVERS

WUAR IZ E	LETTIE	KES CERAMIC	UES		
QUARTZ 1MHZ	49,50	QUARTZ SMHZ	42,20	BFE 10.7 MHz MA 5 A	8,50
QUARTZ 1.008MHZ	45,00	QUARTZ 10 MHZ	47,50	BFU 455 K	10,20
QUARTZ 1.8432MHZ	45,00	QUARTZ 4.19 MHZ	41,00	SFZ 455 A	13,10
QUARTZ 3.2768	45,00	QUARTZ 18 MHZ MP180	47,00	FILTRE TOKO Jeu de 3	12,00
QUARTZ 3.684MHZ	57,40	QUARTZ 27 MHZ	38,50	SFJ 10.7 MA	19,50
QUARTZ 4 MHZ MP	40 42,20	SUPPORT DE QUARTZ	2,50	FILTRE TOKO 10,7 MHz	6,00

CONDENSATEL	JRS F	OLARISES	AU	TANTALE
T399/A 0.1 MF 35 V T399/A 0.22 MF 35 V T399/A 0.33 MF 35 V T399/A 0.47 MF 35 V T339/A 0.68 MF 35 V	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	T399/A 1 MF 35 V T399/A 1.5 MF 35 V T399/A 2.2 MF 35 V T399/A 4.7 MF 35 V T399/A 10 MF 35 V	,	2,90 T399/A 15MF 25V 3,90 2,90 T399/A 22 MF 35 V 3,90 2,90 T399/A 47 MF 35 V 11,70 2,90 T399/A 100 MF 16 V 25,80 3,90

1 MF 63 V	1,35	470 MF 40 V	4,40
2.2 MF 63 V	1,45	470 MF 50 V	4,90
4.7 MF 25 V	1,45	470 MF 63 V	5,30
4.7 MF 63 V	1,60	470 MF 100 V	10,30
10 MF 25 V	1,50	1000 MF 25 V	4,30
19 MF 63 V	1,70	1000 MF 63 V	7,30
10 MF 200 V	2,20	2200 MF 25 V	6,50
15 MF 63 V	2,00	2200 MF 40 V	8,20
16 MF 500 V	2,50	2200 MF 63 V	10,50
22 MF 25 V	1,60	4700 MF 25 V	10,50
22 MF 63 V	1,80	4700 MF 63 V	18,60
47 MF 25 V	1,70		39,20
47 MF 63 V	2,70	10000 MF 16 V	39,20
47 MF 100 V	4,10		1 1
100 MF 10 V	1,50		
100 MF 25 V	2,00		
	3,30		
100 MF 160 V	5,20		1 2
150 MF 16 V	1,80		
220 MF 16 V	2,00		
220 MF 25 V	2,05		- 18
220 MF 40 V	3,20		
220 MF 63 V	3,80		
470 MF 16 V	2,50		
470 MF 25 V	2,60	AND THE PARTY OF THE PARTY OF	The second second

# PENTASONIC ET LA MI

#### **OSCILLOSCOPES** HAMEG



HM 307/3 Simple trace

	1023
HM 203. Double trace. Bande passante 2 x 20 MHz	2964F
HM 412/5. Double trace. Bande passante 2 x 20 MHz. Tube rectangulaire Graticule interne	
HM 705. Double trace. Bande passante 2 x 70 MHz. Déviation Y de 2 m CC/cm à 20 V cc/cm. Vitesse de balayage 1 S 50 nS/cm et 5 nS/cm avec expansion x 10	à GGGRF
HM 808. Double trace. Bande passante 2 x 80 MHz. Déviation Y et ba layage identiques au HM 705	23497
ACCESSOIRES  HZ 20. Adaptateur BNC. Banane HZ 22. Charge de passage (50 Ω, BNC-BNC) HZ 33. Préatténuateur 2 :1 (BNC-BNC) HZ 30. Sonde atténuatrice 10 : 1 HZ 34. Câble de mesure BNC. Banane HZ 34. Câble de mesure BNC-BNC HZ 35. Câble de mesure avec sonde 1 : 1 HZ 36. Sonde atténuatrice 10 : 1/1 : 1 (comn HZ 37. Sonde atténuatrice 10 : 1/1 : 1 (comn HZ 38. Sonde atténuatrice 10 : 1 (200 MHz) HZ 39. Sonde démodulatrice HZ 43. Sacoche de transport (HM 312, 412, HZ 44. Sacoche de transport (HM 307, HZ 61 HZ 47. Visière (HM 203, 312, 412, 512, 705 HZ 48. Table roulante HZ 62. Calibrateur d'oscilloscopes	94 F 135 F 94 F 59 F 59 F 112 F nutable) 212 F 259 F 123 F 512, 705) 212 F 2, 64) 153 F 5, 808, 812) 47 F 529 F 2 246 F

#### GRATUIT! UN C.I. D'ANALYSE LOGIQUE pour l'achat d'un oscilloscope HAMEG!

#### TELEQUIPMENT

10 MHz, 5 mV à 20 V/div. Balayage 0, 2 S a 0,2 μS/div. Temps de montée : 30 nS en X5.

10 MHz, 1 mV à 20 V/div. Balay. 0,2 à 0,2 µS. Temps de montée 40 nS en X5. Déclench. TV ligne et trame.

5525 F 20 MHz, 1 mV à 20 V/div. Balay. 0,2 S à 0,2  $\mu$ S/div. Temps de montée 40 nS en

D1016 X5.
TV ligne et trame.

5026 F

7270F



#### **ALIMENTATIONS**

AL 3. 2 V > 15 V. 2 A 500 F	PS 1. 12 V. 2A 183 F
AL 4. 3 V > 30 V. 2 A 600 F	PS 2. 12 V. 3 A220 F
AL 5. 4 V > 40 V. 2 A 870 F	PS 3. 12 V. 4 A245 F
AL 6. 6 V > 25 V. 5 A. 1 220 F	PS 3 A. 12 V. 4 A.
AL7. 10V > 15V. 12A. 1340 F	Avec galva
AL 8. + 5 V. 3 A. + 12 V. 1 A.	PS 4. 5 V. 3 A 230 F
— 12 V. 1 A	PS 6. 12 V. 7 A 499 F



ELC AL 783. 12 V. 1 A . .172 F AL 784. 12 V. 3 A . .189 F AL 745. 3 > 15 V.



#### PROMOTION ELC TE 748

CONTROLE EN/HORS CIRCUIT les transistors, Fet, thyristors, diodes Détermine PNP/NPN

#### LE PETIT UNISOUND

Sensibilité 390 VA. DC/AC 1000 V. DC current. 150 VA. Résist. 100 k $\Omega$ . Long. 8,5. 5 x épais. 2,5 cm. .....

PRIX VALABLES AU 15-10 1981 et en fonction des stocks disponibles.



#### **GENERATEURS HETER VOC 3**

6 gammes de 100 kHz à 100 MHz. Tension de sortie. 3  $\mu$ V à 100 mV, réglable par double atténuateur.

MINI VOC 3


Signal sinusoïdal et rectangulaire. Gamme de 20 Hz .....1058F

MINI VOC 5 .1617F 10 Hz à 1 MHz. Signal sinusoïdal et rectangulaire **LSG 16** 934F 100 kHz à 100 MHz. Sortie 0.1 V efficace.

LAG 26.

20 Hz à 200 kHz en 4 gammes. Tension de sortie : 5 V efficaces. Distorsion : < 0,5 % jusqu'à 20 kHz. .1023F

#### CONTROLEURS SINCLAIR

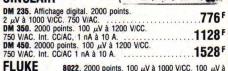



8022. 2000 points. 100 μV à 1000 V/CC. 100 μV à 750 V/AC. Int. 1 μA à 2 A CC/AC. de conductance. 1440 F 8024. Comme 8020 + mesure de température  $-20^{\circ}$  à + 1265  $^{\circ}$ . Résolution 1°. 1915 F

BECKMANN

.....1911<sup>F</sup> RMS de courants et tensions alternatifs.

CENTRAD

.....294<sup>F</sup> 819

20000 Ω/V CC. 4000 Ω/AC. 80 gammes. 

VOC 20. 20000 Ω/V CC. 5000 Ω/AC. 43 gammes. Antichocs. Avec cordon, piles et étui. 245F

#### CAPACIMETRES



NOUVEAU! BK 830 Gamme automat. de 0,1 pF. 1881F

FREQUENCEMETRES

SINCLAIR PFM 200. Affichage digital de 20 Hz à 250 MHz. Alim. 9 V TF 200. Affichage à cristaux 5 Hz à 200 MHz ... 2293F



TRANSISTORS TESTERS BK 510. Contrôle des semi-conducteurs en/ hors-circuits. Indique collecteur, base,

émetteur. Prix ...

#### DEMONSTRATION MICRO VENTE AU MAGASIN :

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS Sur le pont de Grenelle. Tél. 524.23.16 Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF

Métro: Charles-Michels

**CREDIT SUR DEMANDE** 

PENTASONIC


SERVICE CORRESPONDANCE / VENTE AU MAGASIN :

10, Ld Arago, 75013 PARIS. Tél. 336.26.05

Métro : Gobelins

Heures d'ouverture des magasins : du lundi au samedi inclus de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30

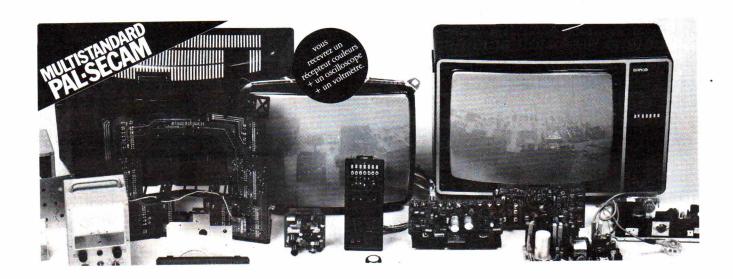**VEUILLEZ LIBELLER VOS REGLEMENTS** A L'ORDRE DE PENTASONIC



## EN MONTANT VOUS-MEME VOTRE TELEVISEUR COULEURS DEVENEZ UN TECHNICIEN CONFIRME...

Réalisez vous-même votre récepteur couleurs multistandard entièrement transistorisé.

Vous recevrez, chez vous, tous les éléments nécessaires à la réalisation de ce récepteur PAL-SECAM de haute qualité, muni des tous derniers perfectionnements : structure modulaire, tube PIL auto-convergent, contrôle automatique de syntonisation, etc.

Grâce aux indications détaillées contenues dans les leçons pratiques, vous ne rencontrerez aucune difficulté, à condition toutefois de posséder des connaissances en électronique.

De plus, pour le contrôle et la mise au point de votre appareil vous recevrez également un oscilloscope et un voltmètre électronique.

<u>Devenez un spécialiste</u> <u>apprécié.</u>

la télévision couleur est un marché en plein expansion, où le technicien qualifié est très recherché et ou une formation sérieuse, commecelle d'EURELEC, est particulièrement appréciée.

En quelques mois, chez vous, vous pouvez accéder à cette spécialisation. Or, vous le savez bien, et ceci est vrai, dans toutes les branches d'activités, les spécialistes sont mieux payés.

<u>Un cours complet</u> <u>et progressif</u> <u>qui constitue une</u> <u>importante documentation</u> <u>technique.</u>

Même si vous n'envisagez pas d'en faire un métier, avec le cours de télévision couleurs EURELEC, vous approfondirez vos connaissances techniques, d'une part en réalisant votre téléviseur, d'autre part grâce à l'étude systématique et complète des circuits qui le composent.

Vous aborderez ainsi la technique digitale, à la fois sur le plan théorique et pratique, les télécommandes à infrarouge ou à ultra-sons, etc. <u>Une méthode</u> <u>d'enseignement éprouvée</u> <u>et efficace.</u>

EURELEC est le 1er centre européen d'enseignement de l'électronique par correspondance. Ce succès, EURELEC le doit à l'originalité de sa méthode, mise au point par des pédagogues spécialisés, qui ont judicieusement équilibré théorie et pratique.

Dans le domaine de la télévision couleurs, cette association théorie/pratique est la meilleure garantie de réussite.

# AVEC LE NOUVEAU COURS DE TELEVISION COULEURS EL

<u>Un stage d'une semaine</u> à la fin de votre cours.

En complément de votre cours, EURELEC vous offre, sans aucun supplément, un stage de perfectionnement dans ses laboratoires.

Vous pourrez compléter les connaissances acquises pendant les cours en réalisant de nombreuses manipulations.

Demandez sans attendre la documentation que nous vous avons réservée en retournant à EURELEC le bon ci-joint gratuitement et sans engagement de votre part, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur le contenu de ce cours, les caractéristiques des appareils réalisés et les différentes facilités de règlement.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Bon à retourner à EURELEC, institut privé d'enseignement à distance, 21000 DIJON

Je demande à recevoir, gratuitement et sans engagement de ma part,

votre documentation illustrée sur votre nouveau cours de télévision couleur.

Nom \_\_\_\_\_Prénom \_\_\_\_\_



CENTRES REGIONAUX, 75012 PARIS. 57-61, bd de Picpus. Tél.: (1) 347.19.82. 13007 MARSEILLE, 104, bd de la Corderie. Tél.: (91) 54.38.07.



 $\begin{array}{c} \text{Dim. int.} \\ \text{EM 06/05} & 60 \times 50 \times 100 \\ \text{EM 10/05} & 100 \times 50 \times 100 \\ \text{EM 14/05} & 140 \times 50 \times 100 \\ \end{array}$ 



EC 26/10 FA 260 × 100 × 180



EC 12:07 FP 120 × 70 × 120 EC 12:07 FA 120 × 70 × 120 EC 12:07 F0 120 × 70 × 120 EC 18:07 FP 180 × 70 × 120 EC 18:07 FA 180 × 70 × 120 EC 18:07 FO 180 × 70 × 120











ET 32/11 300 × 100 × 210 ET 38/13 360 × 120 × 300 ES 32/11 300 × 100 × 210





NOUVELLE ADRESSE

Flacico Sigla

4, rue Etienne-Marcel 92250 LA GARENNE COLOMBES Tél.: 785.86.10.

Documentation et liste des points de vente sur demande.



B.H. ELECTRONIQUE BAGNEUX 92220 Tél. 664.21.59

# RADIO CHAMPERRET 12, PLACE CHAMPERRET 75017 PARIS - Tél. 380.64.59 Tél



		A STATE OF THE PERSON	Section 2							C <sub>TRONI</sub>
TRANSISTORS	- 1	183 2,50	18 28,5	0   MJ	3416 3,00	AMPLIS HYBRIDES : HY 5 préampli	110,00 F	Major Usi Transistor tester	575,00 F 337,00 F	MICRO-SWITCHS: Petri modèle 19.00 F
AC		184 2,60	62 28,5	0 802 55.0	0 3417 4,50		158,00 F 189,00 F	(sur C I.)		Moyen modèle 15,00 F Grand Modèle 15,00 F
106 18,	,50	190 <b>3,90</b> 200 <b>6,90</b>	any	901 19,5	0 3442 28.00	HY 30 15 W HY 50 25 W HY 120 60 W	335,00 F	Controleur SAWA LCD	92,00 F 985,00 F	CONTACTEURS A EFFET HALL :
		204 <b>3,40</b> 205 <b>3,50</b>	10 12,5	11/,5	0 3553 24,70	H1 200 100 W	510,00 F 129,00 F	Pan 2000 crist. liquides	198,00 F	Poussoir 15.00 F
125 4.1	.00	206 3,60	11 12,8 20 14,0	2501 24,5	0 3614 14,50	STK 441 2 × 20 W STK 70 70 W	311,00 F 286,00 F	Multimètre PDM 35	446,80 F	Inter
127 4,1	,00	207 2,00 208 2,10	23 19,5 24 24,5	3000 18.0	0 3703 3,50	0.11. 100	109,00 F	Disjoncteur thermique :	870,20 F	PINCES:
128 K 5,	,20	209 2,20 212 3,50	28 C 49,5	0 4502 55.0	0 3708 3,50		15,00 F	Petit modèle	6,00 F 15,00 F	Finute 2 :
132 4,1	,00	236 3,00 237 3,00	94 33,5	0	3730 18,70 3732 27,40	avec rotule	.20,00 F	ECOUTEURS :		a dénuder automatique 109,00 F coupantes prof. 35.00 F
141 K 5,	.90	238 3,00	96 48.8	0 205 18,0 340 8,9	0 3738 21,30	DV 27	149,00 F	Basse Impédance dynamique Haute Impédance piezo	4,00 F 18,00 F	bruxelles 12,00 F
152 4,1	,50	239 3,00 250 2,50	BF 111 6.8	1100 18,5	0 3773 43,00	SB 27 Mobile Tos	144,00 F 173,00 F	EMISSION-RECEPTION	,0,00	croco 2,00 F
160 6,	,70 ,50	251 2,60 252 2,70	115 6,5	3055 14.6	0 3823 FET 14,40	Ampli LIN 27 CO W DI II	789,00 F 380,00 F	CB UNIQUE UNIQUE		PINCES TEST C.I
176 K 6,	.90	253 2,80	121 <b>5,9</b> 125 <b>5,9</b>	MM	3866 FET 19,50 3904 6,50	AMPLI D'ANTENNE TV + FM	_	C.I. TRANSISTORS JAPONAIS POUR C		PINCES 1831 C
180 K 5,1	.00	302 5,50	167 5,9 161 6,5	3007 35.0	0 3906 6,50	alimentation secteur 12 dB	159,00 F	P.A. 2 SC 710, 1047, 1006, 1307, 1957, MRF, 475, 450		48 pattes 194,00 F
182 4,	,50	303 6,50 307 2,00	166 13,4	4007 39.6	n 3958 22.20	Ant inter-TV multi-vidéo		MRF, 475, 450 B.F.: AN 7145, C 578 C, LA 4112, A 4032 P, TA 706, 7201, 7202, 7203.	-	POMPES A DESSOUDER:           Petit Modèle Prof         82,00 F           Moyen Modèle Prof         75,00 F           Grand Modèle Prof         67,80 F
	,50	308 2,10 309 2,20	167 4,0 173 4,2	0	3966 10,70 3980 45,00		350,00 F	7204, 7205, 7214, 7222		Moyen Modèle Prof 75,00 F Grand Modèle Prof 67,80 F
185 6,	,50	317 2,50	177 5,0 178 5,7	102 6,8	0 4036 9,10 4037 7,80	Petit Modèle	128,00 F	P.L.L.: 01, 02 F.I.: TA 7310		POUSSOIRS :
188 K 4,	.00	318 2,50 319 3,50	179 6,9	1111 8,5	4121 6,80	G.M. Proto-board	220,00 F	F.I.: TA 7310 Divers: M 5115, MB 3708, 3712, 3718, 8719, UPC 33 C, 577 H		cut off 3,50 F
188/187 K 11,1		320 5,00 321 5,00	181 6,9	121/122 19.5	0 4128 182,50	BOITIERS PLASTIQUES :	.50,001	FUSIBLES: (5 x 20 sous verre)		POUSSOIRS:         2,50 F           poussé         2,50 F           cut'off         3,50 F           maintien pro. 1 RT         15,00 F           maintien pro. 2 RT         19,50 F
AD		327 3,00	182 5,8 184 4,0		4221 10,70 4302 9,50		10,00 F 23,00 F	50 mA-80 mA-100 mA-160 mA-250 mA-31 500 mA-630 mA-800 mA -1 A-1,6 A-2 A		PROGRAMMATE'JRS THEBEN TIMER :
131 35, 133 28,0	00	328 <b>2,50</b> 337 <b>3,50</b>	185 4,0 186 4,0	106 4,2	0 4347 35,40	DIW 04 (120 × 40 × 00)	23,00 F	3.5 A-4A-5A-6 A 3A-10 A-16 A	6,00 F	3 coupures et 3 mises en toute par 24 h. coup. 16 A. Dimensions 70 × 70 × 42
136 59,1 112 SFT 33,1	,50	338 3,50 407 2,00	194 3,0	910	4416 8,90	BIM 05 (150 × 50 × 80) BIM 06 (190 × 60 × 110)	20,00 F 25,00 F	par boîte de 10 Support C.I.	1,50 F	
139 10,1	,00	408 2,10 409 2,20	195 3,0 196 3,0	6535 4.8	0 4429 192,80	P1 (80 × 50 × 30)	10,00 F	Support à vis	4,90 F	QUARTZ : 72 MHz     95.00 F       1 MHz 100 MHz     80.00 F       10 MHz     80.00 F
142 12,0 143 12,0	00,	413 2,50	197 3.00 198 4.00	0500		P3 (155 × 90 × 50)	14,00 F 21,60 F	FIL par rouleau H P repéré (5 m)	10,00 F	10 MHz 80,00 F 27 MHz 15,50 F
149 11,1 161 7,1	00,	414 2,60 415 2,70	199 4,0	MPCA	4991 6,50	P4 (210 × 125 × 70) 362 (160 × 95 × 60)	39.00 F 23.00 F	1 cond + blind (5 m)	12,00 F 12,50 F	3,2768 MHz Horl
162 6,1	,00	417 3,50 418 2,00	225 6,2	05 4,5	0 0000 5.00	363 (215 × 130 × 75)	39,00 F	2 cond + blind (5 m)	12,50 F 22,00 F	RESISTANCES : (Série E 27 - 1 ou 2 %)
262 10,1 263 12,1	nn l	419 2,10	233 3,2 245 B 5,6	12 4,8	5087 6,50	364 (320 × 170 × 85)	73,00 F	Nappe 6 conduct, le m	10,00 F	(suivant liste joindre 3,00 F en timbres) Prix unitaire 1,00 F
ADZ		429 <b>6,80</b> 430 <b>7,20</b>	245 C 6,9 248 7,1	0 13 5,5 20 4.8	5172 7,80	BOITIERS METALLIQUES :	10.00 F		12,80 F 15,00 F	Ajustables: H ou V au pas 5.08 ou 2.54
12 59,	,80	537 <b>2,50</b> 547 <b>2,00</b>	251 8,3	7.5	0 5239 39,20	2 A (57 × 72 × 28)	11,00 F	Câblage 0.2 (25 m)	9,80 F	Prix unitaire 1,50 F
AF 102 19,	,80	548 2,10	252 6,70 253 3,60	56 6,8		2 A (57 × 72 × 28) 3 A (102 × 72 × 28) 4A (140 × 72 × 28) 1 B (37 × 72 × 44) 2 B (57 × 72 × 44)	14,50 F	HAUT-PARLEURS : 8 ohms PM	18,00 F	Valeurs: 10 - 22 - 47 - 100 - 1 K - 2,2 K - 4,7 K - 10 K - 22 K - 47 K - 100 K - 220 K - 470 K - 1 M - 2,2 M.
106 14,1		558 2,00	254 3,6i 257 3,9i	6.4	O SAED SET OF	1 B (37 × 72 × 44) 2 B (57 × 72 × 44) 3 B (102 × 72 × 44)	9,50 F 10,50 F	25 ohms PM 50 ohms PM	18,00 F	TETE DE LECTURE : K 7 :
116 16,	.00	BCY	258 4,2	92 9,5	0 5486 8,50	3 B (102 × 72 × 44)	12.00 F	100 ohms PM	18,00 F 21,00 F	Mono         38,00 F           Stéréo         78,00 F           Effacement         24,00 F           Stéréo 8 pistes         125,00 F
117 16,1 121 13,1	,50	34 8,50	259 4.50 260 4.20		5494 13,20 5680 48,50	4B (140 x 72 x 44) BC 1 (60 × 120 × 90)	28,00 F	4 ohms . 100/3 W	21,00 F 28,00 F	Effacement 24,00 F
124 4,	00	BCZ 12 9,80	292 6,9	0 01 3,3	0 5682 45.00	BC 2 (120 × 120 × 90) BC 3 (160 × 120 × 90)	38,00 F 47,00 F	HAUT-PARLEURS :		Stéréo 8 pistes 125,00 F DEMAGNETISEUR K7 ET BANDE 82,00 F
126 4,	.90	7 10	307 9,5	uneu	6027 5.80	BC 4 (200 × 120 × 90)	58,00 F 18,00 F	Cristal Motorola 2 10	90 00 5	Bandes :
139 7,1	,00	BSW 22 6,50		01 9.5	6.50	CH 1 (60 × 120 × 55) CH 2 (122 × 120 × 55)	27,00 F	Boules 7 W (la paire)	89,00 F 89,00 F	Mono 68.50 F
172 8,1 179 17,	,00	BCW	451 4.00 459 8.40	06 9,8	0 Triac 12,50	CH 3 (162 × 120 × 55)	32,00 F 45,00 F		98,00 F	Stéréo 2 pistes         120,00 F           Stéréo 4 pistes         150,00 F
180 22,1 181 22,1	,60	57 B 8,50	495 3,4		0 0122 10,00	(Distributeur boîtiers RÉTEX et G   SIN	CLAIR	Poly planar		THYRISTORS
201 6,	,00	90 <b>3,50</b> 94 <b>2,50</b>		56 12,8	0 184 12,50	BOMBES CONTACT K.F. : F2 spécial contact maxi 600 cc	58,50 F	BP 40 W, habillé	240,00 F	THYRISTORS   800 mA/200 V   6,00 F   16 A/50 V   9,80 F   4 A/400 V   12,00 F   6 A/400 V   12,00 F   8 A/400 S   14,00 F
	.00	96 B <b>3,00</b>	65 <b>125.0</b>	0 MRD 3055 25.7	371 . 3,50	Stand 220 cc	32,00 F	INTER A CLE :	19,00 F	6 A/400 V 12,00 F
	.00	BCY 58 4,00	8FT 65 21 5	MSS	128 18.00	Electrofuge 100 isolant spécial T.H.T. St. 170/200 cc.	48,00 F	P.M	27.00 F	8 A/400 V 14,00 F Self antiparasite torique 4A 19 00 F
280 14.	.50	89 14,50	65 21,5 90 11,0	1000 3,1	0 10 T	Electrofuge 200 Vernis	53,00 F	INTERPHONE SECTEUR :	311,20 F	TRANSDUCTEURS 36 Khz (E ou R)
AL		BD	BFW 10 8.3	MZ 2361 6,9	0 100 T	R P S Positive		F.M. 7	798,00 F	pièce 32,00 F par 10 300,00 F
103 13, 113 14,	E0	106 12,50 107 14,50	13 8,3		2 16.50	atomiseur + REVE 170/200 CC	<b>68,50</b> F 13,00 F	Visitable Control of the Control of	15,00 F	TRANSFO, TORRIQUES :
ASY		115 10,80	BFX	338 15,8		Résine Conductrice, le tube	29,00 F 15,00 F	JOSTY-KITS: JK 01 Ampli BF 2.5 W	67.00 F	Primaire 220 V, 2 × 6, 2 × 12, 2 × 15, 2 × 18, 2 ×
26 8,1 27 8,1		124 14,50 129 9,50	48 <b>8.7</b> 50 <b>6.1</b>	697 4,5	40601 8,70	BOUTONS POUR POTENTIOMETRES :	6 mm	JK 02 Ampli micro	69.00 F	30 va
29 8,1	.80	135 4,50 136 4,60	51 <b>8,9</b> 1 52 <b>8,8</b> 1	706 3.5	STF	plastiques	4,50 F 6,50 F	JK 03 Géné. BF Sinus 20 hz- 20 Khz 1	21,50 F	80 va 119,00 F
	,00	137 - 5,50	89 13,50	720 5,7	307 8,90	massif P.M	7,80 F	JK 04 tuner FM avec CAF 1	12,00 F	120 va 164,00 F
ASZ 15 19,0		138 5,60 139 5,80	BFY 50 6,8	914 3.0 916 4.2	0 316 9,80	massif G.M. CABLAGE WRAPPING	9,80 F	JK 06 Emetteur 27 MHz 1	10.00 F	20 2 22.6 2 30, 6 3 3 30 va 99.00 F 50 va 119,00 F 80 va 139,00 F 120 va 134,00 F 60 va 144,00 F 220 va 249,00 F 330 va 289,00 F
16 18,1 17 15,1	.50	140 6,00 142 12,00	51 6,8	0 910 4.2	7001 56,50	Stylo à wrapper Outil à wrapper	95,00 F 224,00 F	JK 08 Interrupteur crépusculaire	78.00 F 72.00 F	TRANSFORMATEURS :
18 15,1	,00	145 16,50 162 12,00	52 6,8 90 15,7	1121 100	0 112 34,70	Picots à wrapper/100 Fil à wrapper	25.00 F 13.00 F	JK 09 Alarme sonore JK 10 Timer (réglable de	64,00 F	
AU		1.66 9,80	BLY	978 3.5	306 9,80	CASQUES :			85,50 F	35 VA 39,00 F
102 19,1 103 18,1	.80	201 10,50 202 11,50	21 125,0 39 125,5	0 1308 9,7 0 1420 5.6	353 9,80	Modèle SH - Modèle super luxe	109,50 F	KIT H.P. :		10 VA
107 24,		203 11,50 228 6,00	47 A 89,5	0 1565 5,2 0 1595 10,0		BH 201 + micro OM	137,70 F	3 V - filtre 40 W	89,00 F	SUPPORTS PILES : 2 × 1.5 V 4.50 F
108 15,1 110 21,1	,00	229 6.00	48 A 89,5	1613 3.5	0 SJ	SH 205 + MICTO UM	213,70 F. 12,50 F	Filtre 2 V 50 W	29.00 F 48.00 F	301-0415 FILES: 2 × 1,5 V 4,50 F 4 × 1,5 V 5,50 F 6 × 1,5 V 6,50 F 8 × 1,5 V 7,50 F Prise Pression 9 V 2,00 F
112 <b>25.</b> 113 <b>24.</b> 1		230 <b>6,00</b> 231 <b>6,80</b>	22 4.1	0 1671 43,0 1711 3,5	n	Bras Jelco SA 150 PRO	220,00 F	TIME 3 V 30 W	40,00 F	8 × 1.5 V
AY		234 8,00 235 8,00	BSX	1889 4,0	0 33	Cellule Shure M 44 Diamant Cellule Shure M 70 Diamant	99,00 F 129,00 F		58,00 F	Prise Pression 9 V
102 15,	.00	236 8,00	29 8,5	0 1893 4.8	0 TIP	CELLULES SOLAIRES :		Mousse :	98,00 F	UNITES DE REVERBERATION : RE 21 : (300 mW 3 ohms 3 K 100/3 000 Hz Retard
104 7,1		237 <b>8,50</b> 238 <b>8,50</b>	1 44 5.8	0 1990 4.5	0 31 6.00	2 cm² 0.45 V	9,50 F	310 × 250	19,00 F	15 ms 39,00 F RE 06 (350 mW 16 ohms 10 K 100/3000 Hz Retard 30 ms 45,00 F RE 04 (350 mW 16 ohms 10 K 100/3000 Hz Retard 25-30 ms 62,00 F
BB 113 35.0	00	241 9,80 242 10,80	BU	2218 3,5	0 35 19,80	G.M. 500 mA 0.45 V	40,00 F	400 × 270	24,50 F	100/3000 Hz Retard 30 ms 45,00 F
BC		262 11.00	104 23,5 108 28,0	2221 3,7	0 35 24.00		1,80 F	LUMIERE NOIRE E 27 : Modèle 60 W	29,00 F	HE U4 : (350 mW 16 ohms 10 K 100/3000 Hz Retard 25-30 ms 62.00 F
107 2,1 108 2,5	50	263 11,00 266 19,50	112 24,5	2223 23,0	0 36 25.00 0 41 9.50	lut-2,2 ut-1,5 ut	2,50 F	Modèle 160 W	169 F 39,00 F	VOLTMETRES - AMPEREMETRES :
109 2,5	.50	267 <b>18,50</b> 285 <b>9,50</b>	124 <b>24,5</b> 126 <b>28,0</b>	2369 3.5	0 42 10 50	4.7 uf - 10 uf - 15 uf 22 uf-33 uf	3,50 F 4,50 F	Pince pour E 27	39,00 F	(48 × 48) 100 mA - 250 mA - 500 mA - 1 A - 1.5 A -
116 5.1	.80	286 10,50	205 46,5 208 28,0	2614 8.5	95H	22 uf-33 uf 47 uf-68 uf 100 uf	5,50 F 12,00 F	MATERIEL POLID C L		3 A - 5 A - 10 A. 6. 15, 30, 60 V
140 5.1	.80	301 10,80 302 9,80	407 24,0	0 2647 9.8	n I	CONDENSATEURS NON POLARISES :	_	Rim seno Révélateur + fixateur Lampe à insoler Gomme abrasive Perchlorure de fer 1 lit	34,00 F	(60 × 60) Même valeurs 59,50 F 250 V, 300 V 69,00 F
142 5,	.50	303 10,80 304 11,80	BUX 37 72,0	2894 8,5	0 2955 14,50	1 uf 12 V	3.50 F 4.00 F	Lampe à insoler	35,00 F	
146 5,4	.40	363 18,00	BUY	2905 3.5	n   0000	2.2 uf 25 V 4.7 uf 40 V 8 uf 25 V 10 uf 40 V 20 uf 40 V - 50 uf 40 V 100 uf 25 V	5,00 F	Perchlorure de fer 1 lit	8,00 F 15,00 F	
148 2,	,10	434 <b>8,80</b> 435 <b>8,80</b>	85 34,1	2906 3,5 2906 3,5 2907 3,5	0 VN 0 46 AF 14,50	10 uf 40 V	5,50 F	MELANGEURS : MM 8 - 5 entrées 33 MM 10 - 4 entrées 4 vum + précasoue 44		VOYANTS: 6 V, 12 V, 24 V, 220 V
149 2,	.20	436 9,80 437 9,80	ESM 181 9,8	1 1 2925 3 1	N I 88 AF 16 80	20 ut 40 V - 50 ut 40 V	6.50 F	MM 8 - 5 entrées 3	34,00 F	Voyants carrés 220 V 8,80 F
158 2,1	,60	438 10,80	191 42,5	2926 3,0	0,80		9.50 F	MME - 5 entrées + vum.	1 00,00	Voyants led chromés rouge 3 mm 12,00 F Voyants led chromés vert 3 mm 15,00 F
160 5,1	.80	439 10,80 577 7,80	231 45,10 1601 29,70	0 3054 9.5	O PONTS DE DIODE	CONTROLEURS :		+ précasque	80,00 F 75,00 F	
161 5,1	.80	601 15,00 647 18,50	M	3055/80 <b>8,5</b> 3055/100 <b>9.8</b>	0	ISKRA: US 6A	249,00 F	CT 55 Equaliseur 5 voies 3	24,00 F	Entretoise L5 par 10 2,50 F
171 2,0	.60	648 19,50	511 C Canal P 17,9	3066 FET 19,5	0 1,5 A/80 V 7,50	Unimer 3	337,00 F	Construction of the Constr	14,00 F	Passe-fils 2,50 F
172 2,1 173 3,0	.70 .00	649 19,50	MD	3228 19,5	0 1 A/400 V 6,60 0 1,5 A/30 V 6,60	US 6A Unimer 3 Unimer 1 Unimer 4 Digimer 10	479,00 F 360,00 F	MICROS:	19 NO E	Visserie:         (Dar 10 aver Pernus)           Entretoise Es par 10         2,50 F           Entretoise E.10 par 10         2,50 F           Passe-Ilis         0,40 F           Pieds boiltiers         0,50 F           VUMETRES:         34 F
174 3,1	10	BDW 52 27.00	985 23,00 2219 23,00	3300 4,5	0 3 A/80 V 14,50	Digimer 10	1 070,00 F	Cassette din	25,00 F	(35 × 14) 0 à 10 U1
177 3.0	.00		7001 23,00 8002 23,00	3375 94.7	0 5 A/80 V 16,50	CITO	230,00 F	Cravatte 1	22,50 F 19,00 F	0 central U2
178 3,1	,10	BDX 14 12,50		3391 3,0 3392 3,0	0 5 A/250 V 18,00	PANTEC: CITO	299,00 F 395,00 F	UD 130	19,00 F	Preus solliers 1,000 mg (3,000 mg (
182 2,5	50		554 19,8	3393 3,0		Dolomiti Usi	453,00 F	Chambre de reverbération'	98,00 F	(80 × 40) en dB double U6 58,50 F
						wajor universei	418,00 F	Micro UM + preampli en kit 1:	29,00 F	(60 × 45) en dB U7 49,50 F

C.B. UNIQUE - C.B. UNIQUE NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS POUR C.B. : P.L.L., F.I., AMPLIS B.F.



**B.H. ELECTRONIQUE** 

164, av. Aristide-Briand, 92220 BAGNEUX 664.21.59 (sur RN 20). Métro Port-Royal Bagneux



LOISITEK 58, rue Hallé, 75014 PARIS 327.77.21 Métro Mouton-Duvernet



RADIO CHAMPERRET

12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS 380.64.59 Métro Porte Champerret

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

LIBRE SERVICE - PIECES DETACHEES - Dépositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT...

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Vente sur place et par correspondance

EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES  Ampli C.1. 5 watts eff. 9 à 24 V  Chambre de réverbération avec RE 21  Ampli B.F. 16 W eff. (12 à 24 V 200 mV/47 K)  Ampli 30 W. (15 à 50 V — 500 mV/47 K)  Ampli 30 W. (15 à 50 V — 500 mV/47 K)  Ampli 82 W eff. (± 30 V) + radiateur  Ampli 2 × 15 W eff entrée FET  Ampli 12 × 35 W eff. entrée FET  Ampli 12 × 35 W eff. entrée FET  Ampli 14 M pour avec son capteur  Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture)  Module deux préampli linéaire  Correcteur de tonalité universel 12 à 24 V  Correcteur Baxandall Stéréo - Entrée FET ± 20 dB  Préampli correcteur 24 V  Ampli antenne T.V. (20 dB 12 V)  Préampli antenne FM + AM (jusqu'à 250 MHz)  Récepteur FM. Varicap 9 à 12 V  Récepteur FM. Varicap 9 à 12 V  Récepteur FM. Varicap 9 à 12 V  Récepteur FM. Stéréo à LED  Adaptateur micro universel pour Mod + Alim. seceur  Modulateur 1 V à micro incorporé 1500 W  Modulateur 1 V à micro incorporé 3000 W	149,00 Gradateur à touch-control 220 V (1300 V 1390.00 V 1390.00 Chenillard 10 voies (direct sur sec Clignofteur 2 voies (2 fois 1500 W 189.00 R 199.00 V 1300 V 13	12 secteur 220 V . 195,00 115,00 115,00 W) . 39,00 W) . 49,00 teur) . 220,00	Ques. de 1 pF à ELD (1,1 με	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Total
Modulateur 2 V + I N à micro incorp. 4500 W Modulateur 3 V à micro incorporé 4500 W Modulateur 3 V + I N à micro incorp. 6 000 W Mod. Psychédélique séquent. + chenil. 4 voies Modulateur BHE 1 Voie 1500 W Modulateur BHE 1 voie + I N 3000 W Modulateur BHE 2 voies 3000 W	150,00 de 1 μF à 10 μF 199,00 de 1 μF à 10 μF de 15 μF à 100 μF de 150 μF à 470 μF 78,00 2200 μF 3300 μF	1,80 2,00 2,50 3,00 3,50 4,50 4,50 8,50 7,50 12,50 10,50 14,50	EY 802 15,70 NR 64 R 7 R 7 R 7 R 7 R 7 R 7 R 7 R 7 R 7 R	une	Support de relais 8,00 2 C 6 P 12,00 2 C 6 P 12,00 3 C 4 P 12,00 4 C 3 P 12,00 60 j 27,00 4 C 3 P 12,00 150 j 75,00 Bleu, vert, jaune, rouge, 300 j 95,00 220 V 56,80
Modulateur BHE 2 voies + I N 4500 W  Modulateur BHE 3 voies + I N 6000 W  Circuits intégrés  CA  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB  AB	TDA	5.50 147 12.30 148 18.10 151 12.30 155 12.30 156 8.50 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 12.30 161 161 12.30 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	ECFIPCE 80 17.20 P. F. CEFIPCE 80 17.20 P. CEFIPCE 801 22.40 M. CEFIPCE 802 17.10 G G G. CEFIPCE 805 23.80 M. CEFIPCE 805 23.80 M. CEFI 83 14.60 P. CEFI 84 15.60 IO. EL 34 32.40 Sit. EU.PL 36 25.40 av. EU.PL 84 15.90 D. CEFIPL 84 15.90 D. CEIPL 84 20.30 av. EU.PL 85 20.30 av. EU.PL 85 16.20 A	msto psyché M. 9,00 M. 12,00 M. 18,00 Y. 8500 54,00 anche à balais 20,50 otdetetiomètres lin ou g. imple S I. 4,80 rec inter 9,80 ouble S I. 9,80 rec inter 15,00 glissière 7,500	Transfo
15.00	TL 081 6.50 082 10.60 87 227 2.00 27 0	2.00   3 A-400 V   5.00 2.00   6 A-400 V   8.50 2.50   10 A-400 V   8.50 2.50   10 A-400 V   8.50 2.50   15 A-400 V   15.00 2.50   2.50   2.50 4.000   2.40 4.001   3.40 4.001   3.40 4.002   3.40 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   4.003 4.003   3.40 4.003   3.40	Matériel d'alarme Sirènes police 12 V Sirènes turbine 12 V GN Sirènes turbine 12 V GN Sirènes turbine 220 V Sirènes turbine 220 V Contact de choc	PM 105,00 480,00 39,00 30,00 6,90 11,90 2,50 10,00 28,00 38,00 75,00 59,00 79,50 139,00 16,00 98,00  ou F 2,00 M ou F 4,00 M ou F 4,00 M ou F 5,50 2,50 2,50 F 2,00	Inters inverseurs

CONDITIONS DE VENTE: Minimum d'envoi : 30 F - Frais d'envoi : 20 F jusqu'à 3 kg : 30 F de 3 à 5 kg - Tarif S.N.C.F., au delà. Pour envoi contre-remboursement, joindre 20 % d'arrhes. B.H. ELECTRONIQUE CCP n° 209 2428 PARIS - RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B - LOISITEK CCP n° 1850 08 B PARIS - Tous nos envois sont en recommandé.

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES: BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc.

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) - Nos prix sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable, et peuvent varier suivant les divers magasins.

# des méters que l'avenir.

#### RADIO TV- HIFI VIDEO

#### Radio TV

☐ Monteur dépanneur Radio TV - ☐ Monteur dépanneur TV ☐ Monteur dépanneur Radio ☐ Technicien Radio TV.

#### Hi-Fi - Sono

☐ Monteur dépanneur Radio TV Hi-Fi ☐ Technicien en sonorisation.

#### Vidéo

☐ Monteur dépanneur option vidéo.

La technique ne s'apprend pas sans la pratique. Aussi, avons nous inclus dans votre étude un matériel de travaux pratiques très complet : un véritable MINI-LABORATOIRE et un AMPLI STEREO 2 × 20 Watts. Ce matériel restera votre propriété en fin de cours.

#### **ELECTRONIQUE**

☐ Electronicien ☐ Technicien électronicien Sous-ingénieur électronicien 

Monteur câbleur en électronique - Technicien en auto-Monteur matismes - Préparation aux C.A.P., B.P., B.T.S. La technique ne s'apprend pas sans la pratique. Aussi, avons nous inclus dans votre étude un matériel de travaux pratiques très complet com-prenant : un véritable MINI-LABORATOIRE et des KITS électroniques. Ce matériel restera votre propriété en fin de cours.

#### INFORMATIQUE

Opérateur sur ordinateur 

Programmeur □ Pupitreur □ Codifieur □ Analyste programmeur □ Préparation aux C.A.P. - B.P. de l'informatique 

Spécialisation aux langages de programmation. La technique ne s'apprend pas sans la pratique.

Aussi, avons nous inclus dans votre étude un matériel de travaux pratiques très complet com-prenant une MACHINE PROGRAMMABLE et des CASSETTES. Ce matériel restera votre propriété en fin de cours

#### UNIECO vous informe

Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue. (Loi du 16 juillet 1971).

UNIECO FORMATION groupement d'écoles spécialisées. Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

# ELECTRICITE ELECTROMENAGER

☐ Electricien installateur ☐ Electricien d'entretien 🗆 Technicien électricien 🗆 Préparation aux C.A.P. - B.P. 

Sous-ingénieur électricien.

#### Electroménager

☐ Dépanneur en électroménager ☐ Technicien du service après-vente.

La technique ne s'apprend pas sans la pratique. Aussi, avons nous inclus dans votre étude un matériel de travaux pratiques très complet comprenant un CONTROLEUR UNIVERSEL et UN GUIDE PRATIQUE de la mesure. Ce matériel restera votre propriété en fin de cours



UNIECO FORMATION Paris (1) 208.50.02 Tél.: Rouen (35) 71.70.27 UNIECO FORMATION -4857. ROUTE DE NEUFCHATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX

#### **Bon gratuit**



☐ ELECTRICITE

☐ ELECTROMENAGER

☐ INFORMATIQUE

☐ RADIO TV

☐ HI-FI

□ VIDEO □ ELECTRONIQUE pour recevoir sans engagement une documentation complète sur le secteur qui vous interesse, sur les programmes d'études les durées et les tarifs.

NOM (M., Mme, Mlle)

(à écrire en maiuscules)

Localité

Adresse : Nº

Bureau distributeur .....

Age: ...... Profession (facultatifs)

Indiquez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse :

UNIECO FORMATION - 4857, route de Neufchâtel - 3000 X - 76025 ROUEN Cédex

#### 100 W eff. KIT D'ENCEINTE

Câblé sur panneau 70 x 40 çm

#### Version 2 VOIES

1 boomer 32 cm 1 tweeter piezo

HAUT RENDEMENT: 98 dB

#### Version 3 VOIES

- 1 boomer 32 cm
- 1 compression médium
- 1 tweeter piezo
- 1 filtre

HAUT RENDEMENT : 98 dB

KIT D'ENCEINTE « BST » 30 watts 2 voies Bass-Reflex: Boomer 25 cm + Tweeter + Filtre + event + plan ébénisterie

#### **PROMOTIONS**

Micro FM (sans fil)	 175 F
Micro avec reverb	 195 F
Casque BST stéréo	 55 F
Table mixage MM 40	 425 F
Egaliseur BST CT60	 700 F
Tuner BST ID603	 850 F
Gradateur 600 W	 49 F
Cassette SONY CHF 90 .	 9.50 F

Cassette SONY Metallic 60 Tweeter piezo-électrique . . . . . . .60 F Par 10 pièces . . 

« BLUE SOUND » 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS

Règlement à la commande Expédition en port dû (SERNAM)

Tél. 586.01.27

# ANGERS-NANTES



#### SILICONE VALLÉE



«les professionnels sympas de l'électronique»

**MÉMOIRES MICROPROCESSEURS** WRAPPING

et tous les composants électroniques

**EN SELF SERVICE** 

Également : kits, HP, mesure, accessoires. COMPOSANTS HF

SILICONE VALLEE

87, quai de la Fosse, 44100 NANTES - Téléphone (40) 73.21.67 22, rue Boisnet - 49000 ANGERS

# **MULTIMETRE NUMERIQUE MX 522**

#### La nouvelle génération

C'est toujours la précision et la fiabilité

Tous ces appareils bénéficient d'une très bonne protection contre les surcharges : 1100 V = et 750 V en tension et 380 V en résistance (les calibres intensités étant protégés par fusibles calibrés). La sécurité de l'utilisateur est assurée par les fusibles à haut pouvoir de coupure, la tenue aux isolements et les bornes de sécurité.

#### MX 522

2000 points de mesure. 3 1/2 digits. 5 calibres V — : 200 mV à 1000 V Précision: ± 0,5 %

 $\pm$  0,75 % L  $\pm$  1 d/1000 V. 5 calibres V : 200 mV à 200 mV à 750 V

MX 562

2000 points de mesure, 3 1/2 digits. Précision de base 0,2 %.

6 fonctions, 25 calibres.

Prix TTC.......999F

Distributeurs officiels:

ACER composants 42, rue de Chabrol, 75010 PARIS. Tél. 770.26.36  $(2 M\Omega)$ 

Précision: ± 1 % 3 calibres ⊢ 2 mA à 10A.

Précision : ± 1 % 3 calibres I : 2 mA à 10 A.

Précision: ± 2 % 5 calibres  $\Omega$  : 200  $\Omega$  à 2 M $\Omega$ .

Précision: ± 0,5 %. **MX 563** 

REUILLY composants

75012 PARIS, Tél. 372,70,17

79, boulevard Diderot

2000 points de mesure. 3 1/2 digits. Précision de base 0,1 %.

9 fonctions, 32 calibres 1869 PRIX TTC.....

· Contrôle diode.

• Alimentation : 1 pile 9 V, type 6 F<sub>22</sub>. Autonomie 1500 h environ en - avec pile alcaline.

Dimensions: 188 x 86 x 50 mm.

Prix TTC ..... 699 F **MX 575** 

20000 points de mesure 4 1/2 digits. Précision de base 0,05 %.

7 fonctions, 24 calibres. 2069 F

MONTPARNASSE composants 3, rue du Maine, 75014 PARIS. Tél. 320.37.10



/euillez me faire parvenir la documentation sur la gamme 82. Ci-joint : 1 enveloppe timbrée à 1,60 F.	
И	
Adresse:	

Code postal.....

#### **ECONOMISEZ** 50 % en l'installant vous-même



#### Le kit complet comprenant :

- centrale CU 12 :
- entrée immédiate normalement fermée. entrée temporisée normalement fermée. Tempo départ 30 secondes, retour 30 secondes.

  Alarme 2 à 3 minutes. 2 sorties sirène.

  2 sirènes super puissantes électromécaniques.
- 7 détecteurs magnétiques ILS.
  1 sachet de visserie.

1 voyant Led à trois fonctions. A la mise en service, le voyant clignote dans les cas suivants : câble couné, issue proténée recéé ouverte dans les cas suivants : câble coupé, issue protégée restée ouverte, sirène débranchée, détecteur défectueux ou en alarme, dérangement

ue la centrale. La CU 12 peut recevoir un grand nombre d'accessoires, et n'importe quel détecteur (ILS, détecteur de choc). Alimentation secteur 220 V, bascule automatiquement sur batterie

12 V en cas de coupure du courant (chargeur incorporé). Sa faible consommation lui assure une autonomie de 1 AN.

#### **ABSOLUMENT COMPLET**

PRIX DU COFFRET .....

#### **ENCEINTE RADAR.** sans installation

#### DETECTEUR AUTONOME



**GARANTIE: 3 ANS** (sauf batterie)

PRIX:

Système de protection volumétrique complet logé dans un coffret imitant une enceinte acoustique, très esthétique, livré prêt à l'utilisation.

Dimensions: 230 x 330 x 175.

Mise en service par clé spéciale cylindrique de sécurité.

Comprend : Radar hyperfréquence, portée de 0 à 15 m + 1 centrale d'alarme + 1 batterie + 1 chargeur de batte-rie + 1 sirène électronique très puissante, le tout alimenté par secteur.

Cette centrale autorise une extension du système d'alarme par de nombreux autres détecteurs extérieurs (ILS, choc, de façade, etc.) et le branchement d'autres sirènes auto-protégées ou non. Commutation automatique secteur/batterie en cas de coupure de courant autoprotection du panneau arrière

#### **CONTACTS POUR ALARMES**



1. Contacts choc . . . . 35 F 2. Contact de feuillure15 F 3. Contact ILS . . . . . 23 F 4. Détecteur de fumée25 F 

SIRENE TRES **PUISSANTE** 108 dB à 1 m Les 2 (12 V série)

PRIX: 89F



MICRO SIRENE 12 V

TRES PETIT MODELE

Ø 35 x 75 mm 29 F 95 dB à 1 m

#### DECIBEL METRE

de 5 à 115 dB

Très performant

> **PRIX** 649<sup>F</sup>

#### POTENT. **ATTENUATEUR**

 $\Omega$  8 pour enceintes

.36 F 40 W .. 49F 50 W ..

#### AMPLI D'ANTENNE Pour télé et haute-fidélité 100 dB $\mu$ V. Large bande



Alimentation mixte, secteur 220 V et 12 volts batterie. Amplificateur d'intérieur bien adapté à toutes les utilisations : caravane, camping-car, bateau, etc. et en appartement. Gain 26 à 24 dB entre 40 et 890 MHz. Impédance d'entrée et sortie 75 Ω. Dimensions: 224 x 52 x 110 mm.

PRIX : 280 F

+ port 10 F

#### MICRO EMETTEUR FM 108 A CONDENSATEUR Couvre de 82 à 10 MHz



Pour conférences, show-bizz.

#### **AUTO-ANTIVOL** A ULTRA-SONS

#### PROTECTION COMPLETE

Habitacle / malle / moteur

Montage facile avec le schéma ....

Exceptionnel

#### transducteur de sons



Remplace les haut-parleurs conventionnels dans tous les cas de sonorisation. Rendement stupéfiant. Se met à la place de n'importe quel haut-parleur de 8 Ω et se fixe sur toutes les parois, porte, plafond, mur, vitre, etc., dont il prend la surface comme élément de résonance.

Dim. : 75 x 75 x 35 mm. Poids : 350 g. Fréquence : 40 à 15000 Hz. **PROMO** 1

#### **INTERPHONE PORTIER** CARILLON



#### **PROGRAMMABLE**

Carillon: clavier 2 octaves, 15 notes, permettant de composer l'air de votre choix.

Alarme: En cas d'effraction de la porte, une modulation de sirène retentit.

Interphone : communication possible avec l'ex-

**3 FONCTIONS SEPARABLES** 



Prix

199

#### EURO 806 / DH61S

Casque extra-plat Impédance 8  $\Omega$ Réponse 20-20 000 Hz Cordon: 2 m

#### EURO 809 / DH91S

Casque léger Impédance 220  $\Omega$ Sensib. 99 dB à 200 Hz Réponse 20-20000 Hz Cordon: 2 m



Impédance 8  $\Omega$ 



#### **EURO 805**

Sensibilité 110 dB à 1000 Hz Réponse 20-23000 Hz Impédance 4-16 Ω Puissance 500 mW Interrupteur mono stéréo Contrôle de volume



Prix : 79F



#### EURO 804 / DH 400S Casque à 2 voies

Impédance 8 Ω Réponse 20-20 000 Hz Cordon: 2 m

#### ACER ● REUILLY ● MONTPARNASSE ●

R.P. 11-81 ——Composants-

TTL, C MOS, CIRCUITS	S INTÉGRÉS, TRANSISTORS, L	AMPES, CONDENSATEURS	COMMUTATEUR
Sec. 55   570   24   830S   55   522   24   412   15   910   14   171   300   185   370   2264   79,00   100V   9,80   533   39,00   2666   50   80V   5,30   508   37   37   37   37   37   37   37   3	231   32,00   356   14,00   071   9,00     146   14,00   568   34,80   785   714,00   344   15,00     147   25,00   568   34,80   785   785   785   785   785     109   109   570   26,99   80   16,00   111   110,00   570   26,99   80   16,00     121   99,00   41P   14,50   98   16,00     121   99,00   42P   15,50   99   80   16,00     121   99,00   42P   15,50   99   80   16,00     121   99,00   42P   14,50   98   68   10,00     121   99,00   42P   14,50   98   68   10,00     121   99,00   42P   15,50   40,00     4000   2,10   4049   4,00     4001   2,10   4059   6,00     4002   2,10   4051   6,00     4006   7,50   4085   6,00     4008   7,50   4085   6,00     4011   2,10   4066   4,00     4011   2,10   4066   4,00     4011   2,10   4066   4,00     4011   2,10   4066   4,00     4011   2,10   4066   4,00     4011   2,10   4066   4,00     4011   2,10   4066   4,00     4012   2,10   4068   4,00     4013   3,20   4069   2,20     4015   7,00   4070   9,00     4016   4,00   4071   2,20     4017   7,50   4081   3,00     4020   7,50   4081   3,00     4021   7,50   4081   3,00     4022   9,00   4098   7,50     4023   2,40   4098   7,50     4024   6,50   4066   4,50     4024   6,50   4066   4,50     4026   9,00   4094   31,50     4026   9,00   4094   31,50     4026   9,00   4098   7,50     4028   6,00   4098   7,50     4033   9,00   4528   7,50     4033   9,00   4528   7,50     4044   7,50   4538   2,90     4033   9,00   4528   7,50     50   50   50   50     50   50   5	10	rouge, noir, bleu, blanc. vert, jaune. PRIX
AC 177 2,80 65B 21,00 175 2,80 75P 28,00 175 4,00 179 2,80 65B 21,00 179 2,80 675 28,00 1312 29 2955 15,00 127 4,00 204 2,50 BDY 184 5,20 27 2,10 20 14,00 180 5,20 128 5,20 122 2,80 56 19 132 3,90 237 2,80 58 3.56 180 4,00 238 1,80 BF 58 180 4,00 239 1,80 167 3,80 180 6,00 251 1,80 167 3,80 181 6,00 37 1,70 180 173 4,20 188 4,00 317 2,00 179 6,80 780 780 50 5 3,50 181 6,00 37 17, 2,00 179 6,80 780 780 50 5 3,50 181 6,00 37 17, 2,00 179 6,80 780 780 50 5 3,50 188 4,00 317 2,00 179 6,80 780 780 50 5 3,50 188 5,00 317 2,00 179 6,80 780 780 50 5 3,50 180 180 6,80 309 3,80 1,80 173 4,20 180 173 4,20 180 173 4,20 180 173 4,20 180 174 4,20 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	214	40	NOUVELLE TECHNOLOGIE   par 12 pièces   34 F/pièce   à l'unité 39 F   Colle conductrice ELECOLIT   prix
Commande mini en petits composants	composants rue de Chabrol, 75010 PARIS Tél.: 770.28.31 C.C.P. 658-42 PARIS : Poissonnière. Gares du Nord et de l'Est  Ouvert de 9'h à 12 h 30 et de 14 h à 15	montparnasse composants 4, 75012 PARIS 72.70.17 6 658-42 PARIS willy-Diderot  Definition of the desired composants 3, rue du Maine, 75014 PARIS Tél.: 320.37.10 C.C.P. ACER 658-42 PARIS à 200 m de la gare  Definition of the desired composants Tressor of the desired composants Tel.: 320.37.10 C.C.P. ACER 658-42 PARIS à 200 m de la gare  Definition of the desired composants Tressor of the desired composants Tresso	Avec cointer (Montage R. Plans) 1699 F  ENVOYEZ-MOI  VOTRE CATALOGUE  Découpez ce bon et envoyez-le à l'une des 3 adresses  Ci-joint 10 F (participation aux frais)  NOM  Prénom  n° rue 55  Code postal 57  Wille 57

...15 KM AU SUD DE

43, av. de la Résistance - 91330 Yerres 949.30.34

LÉGENDE: ● avec boîtier sérigraphie		DK52. Amplificateur de téléphone avec capt. et HP (AL : 9 à 13.5 V)	82,80	OK47. Disjoncteur électronique réglable 50 mA à 1A (AL. 9 V)	93,10
o déconseillé aux débutants		OK17. Horloge électronique heures/minutes/secondes		OK57. Testeur de semi-conducteurs à lect. (AL : 4,5 V) sortie sur lect.	53,90
JEUX DE LUMIÈRE		6 afficheurs (AL., 220) OK23. Antimoustique à ultra-sons (AL., 4,5 à 9V)	244,00 87,20	OK127. Pont de mesure R/C de 1 $\Omega$	
DK12. Stroboscope 40 j. Vitesse réglable DK13. Kit boîtier pour DK12 et DK14	120,00 60,00	OK110. Détecteur de métaux distance environ 15 cm (AL.: 4,5 V) avec HP	155,80	à 10 M et 11 pf à 10 f  OK129. Traceur de courbes pour PNP et NPN	136,20
DK14. Stroboscope 150 j. Vitesse reglable	160,00	OK64. Thermomètre digital de 0° à 99 °C avec capteur		(AL : 9 à 18 V) sortie sur oscilloscope	191,10
DK51. Stroboscope 300 j. Vitesse réglable DK17. Adaptateur micro pour modulateur DK18. Modulateur 3 voies + général	218,80 70,00 95,00	(AL. 4,5 à 5 V)  OK104. Thermostat électronique de 0 à 100 °C  (AL. 14 à 16 V) sortie sur triac	191,10 112,70	OK123. Générateur BF de 1 Hz à 400 KHz sinus, carré, triangle (AL.: 220 V) sorties 0 à 24 V, TTL5 Vet synchro OK86. Mini-fréquencemètre digital de 0 à 1 MHz	273,40
DK19. Kit boîtier pour DK18	55,00	OK182. Répondeur téléphonique (AL.: 12 V)	225,00	(AL : 5 V)	244,00
DK20. Modulateur 4 voies + général DK21. Kit boitier pour DK20	117,00 60,00	OK185. Télécommande par téléphone permet de commander un appareil à distance (AL.: 12 V)	225,00	OK138. Signal tracer BF/HF sortie HP (AL.: 9 V) OK145. Fréquencemètre numérique de 0 à 250 MHz	175,00
DK23. Modulateur "Micro" 3 voies + général	160,00	OK166. Carillons 9 tons (Al.: 6 V) avec HP	125,00	avec rack et accessoires (AL.: 220 V) ○ ● OK125. Générateur d'impulsions	985,00
DK24. Kit boîtier pour DK23 DK25. Modulateur "Micro" 4 voies + général	55,00 182,00	OK195. Thermostat pour chauffage solaire sortie sur relais (AL.: 12 V)	125,00	(AL : 220 V) F: 0,015 Hz à 150 KHz en 6 gammes	244,00
DK26. Kit boitier pour DK25	60,00	OK193. Minuterie longue durée de 5 mm à 12 h sortie sur relais		OK176. Base de temps de 1Hz à 1MHz (AL.: 5 V) OK41. Unité de comptage décimal à 2 chiffres (AL.: 5 V)	195,00 122,50
DK27. Chenillard 4 canaux vitesse réglable DK28. Kit boîtier pour DK27	165,00 69,00	(AL.: 12 V)  OK200. Commande d'asservissement de moteur pour panneaux	155,00	OK39. Convertisseur de tension entrée 12 V	
DK30. Chenillard 10 canaux programmable DK62. Gradateur de lumière	246,50 59,80	solaires ou autre installation (AL.: 12 V) sortie sur 2 relais OK186. Posemètre pour agrandisseur sortie sur relais (AL.: 9 V)	125,00 155,00	sorties 4.5 - 6 - 7.5 ou 9 V, 300 mA OK40. Générateur de signaux carrés	67,60
OK194. Stroboscope alterné 2 x 40 j.	195,00	OK96. Passe-vues automatique pour diapositives sortie sur relais		F: 1 KHz (AL.: 9 V)	38,20
OK192. Modulateur chenillard 4 canaux vitesse reglable	225,00	(AL.: 12 V)  OK119. Détecteur d'approche sortie sur relais (AL.: 12 V)	93,10 102,90	OK14. Sonde Multivolmètre BF (AL.: 9 V) entrées 10 et 100 mW	53,90
ÉMISSION-RÉCEPTION		OK116. Compte-pose pour photographies (AL. 220V)	111	MUSIQUE	
OK122. Récepteur VHF 26 à 200 MHz Super réaction (AL.: 9 V) avec écouteur	125,00	sortie sur relais OK10. Dé électronique à leds (AL.: 4,5 V)	102,90 57,80	OK82. Mini-orgue électronique avec HP (AL : 4,5 V à 12 V) OK88. Trémolo électronique (AL : 15 à 25 V)	63,70 97,00
DK74. Ampli BF 4,5 W pour OK122 ou autre kit		OK22. Labyrinthe électronique (jeu d'adresse) (AL : 4.5 V)	87,20	OK12. Métronome électronique avec HP (AL : 4,5 à 12 V)	57,80
(AL. 10 à 20 V) OK74. Récepteur PO-GO à diodes	60,00 48,00	DK16. Minuterie réglable 10 secondes à 5 minutes sortie sur triac. (AL.: 220 V)	79,80	OK143. Générateur cinq rythmes (AL.: 220 V) slow-rock, rumba, twist, fox, valse, sortie pour ampli	279,00
OK81. Récepteur PO-GO à transistors		OK15. Agaçeur électro-acoustique (AL.: 13,5 V) avec HP	122,50	BF-HI-FI	
AL. 4,5 V à 9 V OK93. Préampli d'antenne autoradio AL. 9 à 12 V	57,80 38,20	OK13. Détecteur d'arrosage pour plantes (AL.: 4,5 V) OK169. Alarme pour congélateur (AL.: 12 V) sortie sur HP	38,20 125,00	OK99. Préampli pour micro magnétique (AL : 9 à 30 V)	38,20
OK97. Convertisseur 27 MHz PO (AL.: 9 V)	116,60	OK156. Temporisateur digital de 0 à 40 mn (AL.: 220 V) sortie sur relais	255,00	OK121. Préampli pour micro dynamique (AL.: 9 à 30 V)	39,00
OK100. VFO pour la bande des 27 MHz (AL.: 9 V) OK101. Récepteur OC 10 à 80 mètres (AL.: 9 V)	93,10 99,00	OK52. Sifflet automatique pour trains électriques (AL : 14 V)		OK114. Indicateur de balance (AL.: 9 V) OK 44. Décodeur stéréo FM (AL.: 9 à 12 V)	67,60 116,60
OK105. Mini-récepteur FM (AL.: 9 V)	57,80	avec HP  OK53. Sifflet à vapeur pour locomotives miniatures (AL.: 16 V)	73,50	OK7. Indicateur d'accord pour tuner FM (AL.: 9 V)	63,70
OK134. Convertisseur 144 MHz FM (AL.: 9 V) OK136. Récepteur 27 MHz à super réaction (AL.: 9 V)	109,00 125,00	avec HP	122,50	DK67. Correcteur de tonalité mono (AL. 9 à 30 V) DK68. Correcteur de tonalité stéréo (AL. 9 à 30 V)	54,90 98,80
OK148. Ampli linéaire 144 MHz 40 W (AL.: 12 V) ○ ● OK152. Émetteur FM 144 MHz 2.5 W (At.: 12 V) ○ ●	495,00 255,00	OK3. Touch control à circuit intégré (AL.: 12 V) sortie sur relais	77,40	OK137. Préampli correcteur stéréo (AL.: 15 à 30 V) 4 entrées: Pu magn., Pu cer., tuner, magnéto et monitoring	185,00
OK159. Récepteur FM bande "Marine" avec HP		OK5. Interrupteur ON/OFF à touch control sur secteur (AL.: 220 V)		OK76. Table de mixage stéréo 2 x 4 entrées (AL : 9 à 30 V)	240,10
F: 135 à 170 MHz super hètérodyne (AL.: 12 à 13,5 V) ○ ● OK161. Amplificateur d'antenne 144 MHz (AL.: 12 à 15 V)	255,00 125,00	sortie sur triac  JK10. Compte-pose photo sortie sur triac (AL.: 220 V) ●	83,30 107,70	OK49. Préampli mixeur mono 6 entrées (AL.: 9 à 30 V) 3 RIAA 3 mV et 3 x Aux. 300 mV	97,00
OK163. Récepteur AM "Bande Aviation" avec HP		JK08. Allumage automatique de lumière. P : 400 W sortie sur triacs (AL : 220 V) ●	04.50	OK50. Préampli stéréo (AL. ; 9 à 30 V)	53,90
F: 110 à 130 MHz super hétérodyne (AL.: 12 à 13.5 V)   OK165. Récepteur AM "Bande Chalutiers" avec HP	255,00	MOSTO-CONTROL PC A	91,50	DK72. Décibelmètre 12 leds (AL.: 12 V) DK72. Amplificateur 1,5 W eff. à circuit intégré (AL.: 5 à 15 V)	118,50
F : 1,6 à 2,8 MHz super hétérodyne (AL : 12 à 13,5 V) ○ ●	255,00	DK48. Centrale multi-fonctions pour automobile sortie sur relais			48,00
OK167. Récepteur AM "Bande 27 MHz" 4 canaux avec HP Livré sans quartz super hétérodyne (AL.: 12 à 13,5 V) ○ ●	255,00	(AL : 12 V)	125,00	DK74. Amplificateur BF de 4,5 W (AL.: 10 à 20 V) OK32. Amplificateur BF de 30 W (AL. 30 à 50 V)	60,00 126,40
OK177. Récepteur FM "Bande Police" avec HP F: 68 à 88 MHz super hétérodyne (AL:: 12 à 13,5 V) O	255,00	DK77. Antivol pour moto sortie sur relais (AL.: 12 V) DK58. Sirène police américaine (AL.: 12 V)	125,00 65,00	OK142. Alimentation stabilisée 48 V - 2 A (AL.: 220 V) OK128. Amplificateur mono BF de 45 W eff. (AL.: 48 à 60 V)	185,00 195,00
OK179. Récepteur AM "Bande ondes courtes" avec HP		DK59. Chambre de compression pour DK58	82,00	OK150. Amplificateur BF mono 200 W (AL.: 2 x 40 V 3 A)	595,00
super hétérodyne (AL.: 12 à 13,5 V) ○ ●  OK181. Décodeur de B.L.U. (AL.: 12 à 13,5 V)	255,00 125,00	OK158. Antivol pour auto par liaison radio sortie sur relais et sortie antenne. Portée environ 200 m (AL.: 12 V)	195,00	DK39a. Alimentation 2 x 50 V pour 10 K 150 avec transfo.  DK37. Amplificateur 125 W eff. sous 4 ohms (Module căble réglé)	280,00
OK183. Émetteur 27 MHz AM livré sans quartz		OK140. Centrale antivol pour appartement (AL.: 13.5 V)		(AL : 2 x 40 V)	380,00
P: 2 W à 12 V (AL.: 12 à 13,5 V) ○ ●  DK83. Émetteur FM expérimental	255,00	sortie sur relais OK175. Transmetteur téléphonique d'alarme (AL.: 12 V)	345,00 225,00	DK38. Alimentation 2 x 40 V pour 1 DK37 avec transfo. DK39. Alimentation 2 x 40 V pour 2 DK37 avec transfo.	220,00 280,00
F: 60 à 145 MHz (AL.: 4.5 à 40 V)	40,00	OK164. Antivol d'auto pour phares supplémentaires (AL : 12 V)	125,00	6.	
Antenne télescopique pour DK82 ou 83 DK82. Récepteur FM (pour DK83) F : 80 à 110 MHZ	18,00	OK160. Antivol temporisé à ultra-sons (AL.: 12 à 13.5 V) ● OK95. Serrure électronique codée avec temporisateur (AL.: 12 V)	255,00 122,50	SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDAN Service express : minimum d'envoi 30 F	CE
(AL.: 9 à 12 V) super réaction OK58. Manipulateur électronique pour apprendre le morse	51,80	OK190. Veilleur sonore par téléphone permet d'écouter à distance par téléphone (AL.: 12 V)	225,00	1 - Réglement joint à la commande : par chèque ou mandat-lettre	à l'ordre
(AL : 12 V)	87,20	OK75. Antivol électronique avec alarme temporisée (AL.: 12 V)	93,10	d'Electro-Kit, port et emballage jusqu'à 2 kg 15 f, de 2 à 5 kg 20	
DK31. Vox control (AL.: 12 V) sortie sur relai JK04. Tuner FM F: 87 à 108 MHz (AL.: 9 V)	88,50	OK73. Antivol électronique simple avec alarme sonore	63,70	tarif transporteur ou SNCF.  2 - Réglement en contre remboursement : 50 % d'arrhes à la commar	ables abr
Super hétérodyne ●	121,00	AUTOMOBILE		contre remboursement + port et frais.	ioc, solue
JK05. Récepteur-27 MHz avec quartz sortie 10 V Super hétérodyne (AL.: 6 à 12 V) ●	128,20	DK29. Cadenseur pour essuie-glaces (AL.: 12 V) sortie sur relais DK56. Indicateur de charge pour batterie 12 V (AL.: 12 V)	69,80 62,50	3 - A Partir de 600 F d'achat, port et emballage gratuits.	
JK06. Émetteur 27 MHz avec quartz 27,185 MHz P: 25 mW (AL.: 9 à 12 V) ●	119,50	OK19. Avertisseur de dépassement de vitesse programmable de		4 - Pour 1000 F d'achat, vous bénéficiez de notre carte de fidélité (nous c	onsulter).
	113,30	60 à 120 km/h (AL.: 12 V)  OK113. Compte-tours électronique digital pour automobile de	146,00	*********************	11.4
RADIO-COMMANDE  OK83. Émetteur de radio-commande 27 MHz, 1 canal	63,70	0 à 9.900 tr/mn (AL.: 6 ou 12 V)  OK35. Détecteur de verglas pour automobile (AL.: 12 V)	191,10	DOCUMENTATION DETAILLÉ	
OK89. Récepteur de radio-commande 27 MHz, 1 canal		DK80. Stroboscope auto-moto (AL.: 12 V)	67,60 120,00		
sortie sur 1 relais (AL.: 12 V)  DK43. Émetteur à ultra-sons (AL.: 13,5 V)	87,20 82,80	OK90. Avertisseur sonore d'anomalies de fonctionnement pour auto (AL.: 12 V) avec HP	87,20	☐ Outillage et mesure : 5 F en timbres	1
DK44. Récepteur à ultra-sons sortie sur relais (AL. 9 V)	93,00	OK68. Commande automatique de feux de position 6 ou 12 V	,	☐ Alarme: 5 F en timbres	1
OK85. Émetteur de radio-commande de 2 à 4 canaux sur 27 MHz (AL.: 9 V)	116,60	(AL.: 6 ou 12 V)  OK107. Commande automatique de charge pour chargeur de	68,70	Kits: 7 F en timbres	1
OK174. Récepteur de radio-commande 4 canaux		batterie (AL.: 6 ou 12 V) sortie sur triac	87,20	□ Divers : 5 F en timbres : Divers : 5 F en timbres : □ Catalogue Général (regroupant les rubriques ci-des : □ C	(2012)
sur 27 MHz (AL.: 12) sortie sur 4 relais) ○  OK168. Émetteur à infrarouges (AL.: 9 à 12 V)	225,00 125,00			15 F - port 9 F	, out , ,
OK170. Récepteur à infrarouges (AL.: 12 V) sortie sur relais	155,00	MESURE			1
CONFORT - LOISIRS		DK79. Alimentation stabilisée 5 V - 0.5 A avec transformateur	86,50	Nom	1
OK84. Interphone à fil 2 postes avec 2 HP (AL.: 9 V)	116,60	DK75. Alimentation stabilisée 9 V - 100 mA avec transformateur	66,80	Prėnom	
DK34. Temporisateur électronique 20 s. à 2.30 mm sortie sur relais (AL12 V)	79,80	DK76. Alimentation stabilisée		, N° Rue	4
DK10. Clignotant électronique à vitesse réglable sortie sur relais		12 V - 0,3 A avec transformateur DK47. Alimentation de laboratoire 1 A	92,50	, Ville	1,
(AL.: 12 V)  DK11. Compte-pose photo sortie sur relais (AL.: 220 V)	66,50 79,80	réglable de 3 à 24 V avec transfo	148,00	Code postal	1
Ok141. Chronomètre digital de grande précision (AL.: 4.5 V) DK33. Déclencheur photo-électrique (AL.: 12 V) sortie sur relais	195,00 88,50	DK45. Alimentation de laboratoire 2 A réglable de 3 à 24 V avec transfo		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
and a solicine of photo-circumque (AL. 12 V) surfice sufficials	00,00				100000000000000000000000000000000000000

	MANAGEMENT OF THE PARTY.
CIRCUITS II	NTEGRES TCA
500 3,50 550 B 3,50 550 C 3,50 611 A 12 17,00 611 B 12 19,00 611 C 11 18,00 611 C 11 19,00 611 C 12 16,00 621 AX 1 21,00 621 A 12 19,00 621 A 12 19,00 621 A 12 19,00 621 A 12 19,00 631 B 25,00 790 64,00  TBA  231 14,00 331 31,00 435 AX 5 28,00 625 BX 5 16,00 625 BX 5 16,00 625 BX 5 16,00 641 BX 1 23,00 641 A 12 22,00 641 BX 1 23,00 641 B 11 19,00 651 21,00 790 50,00 800 16,00	511 26,00 600 15,00 610 15,00 830 S 16,00 900 15,00 910 15,00 940 50,00 940 24,00 3089 24,00
CIRCUITS INTE	
23-25-69-71-73-75-81-82 3,50 4009 10-16-19-48- 70 4,70 4049. 50 4,80 4027. 30 5,00 4024 7,00	4014. 15-17-18-21-22- 44-51-52-53-18-20- 28 9,00 4008. 20-29-40-46-47- 60-66 11.50 4035 13.00 4006 4041 16,00 40106 11,00
CIRCUITS INT	EGRES TTL
7400. 01-02-03-50-60 3,00 7404. 05-30-32-40-74121 3,50 7408. 09-10-11-16-17-72-73-74-76-51-53-54-20-86 4,00 7406. 07-13-37-38-70-95 5,00 7442. 75-92-93 7,00	7496 107-123-90 9.00 7491 1 10.00 7483 85 11,00 7441 46-47-48-175- 196 12.00 7445 192-193 14,00 7418 185 21,00 7418 25,00 7489 30,00
74 L	
74LS00. 02-03-04-06-07-08-09-10-11-12-15-21-22-30-54-55-133-4.00 74LS05. 20-62-27-28-32-33-37-38-40-73-78-109-266. 4,50 74LS01. 13-14-86-90-92-125-132-136-365	74LS 192-258- 124-260 12, 00 74LS 47-193 13, 00 74LS 194-196- 393 14, 00 74LS 295 16, 00 74LS 156 17, 00 74LS 145, 191 22, 00 74LS 243 35, 00 74LS 243 35, 00 74LS 27, 00
9,00 Digitast	74LS. 24444,00
Digitast avec Led  TRIACS 6 amp./400 V 8 amp./400 V 12 amp./400 V 16 amp./400 V Diac 32 V	6,00 9,00 12,00 14,00
Diodes Led 3 ou 5 mm Rouge Verte Jaune	3,00
BON A DECOUPER	POUR RECEVOIR
La plus complète	documentation
française (3	ou pages)
NOM :	
8 <b>5</b>	!
ENVOI : Franco Au magas	

	ANC	VITC	COL	ADIET	C	Des montages
R. PL	AIVO,	VIIO	COL	VIPLEI	J.	ivrés avec C.I.
EL 401 A EL 401 B	Tablette de	onique mixage	80 F			ectronique
EL 401 C	Tablette de	mixage	80 F		Réglage temp	érature
EL 401 D		20 watts (coffret)				ider
EL 401 E	Transmetter	ır		EL 405 A	Circuit détecti	on 100 F
EL 401 F		e d'alarmes .		EL 405 B EL 405 C	Préampli ante	OS
EL 401 J	Jeu de boul	es	170 F		Bruiteur de so	ience fiction 130 F
EL 402 A EL 402 B	Micro-émet	teur HF Ii-Fi	240 F			oteur métron130 F
EL 402 D	Antivol plati	f centrale	250 F		Générateur de	fonction 545 F
EL 402 E EL 402 F	Platine alarr	ne geur (sans ac	230 F		Feux de bois	électron
EL 402 H	Ampli 2x30	W. 2 voies		EL 406 A	Carillon 3 note	s95,00 F
EL 402 J	(coffret)	vol bateau	540 F		Alimentation C	itizen Band 5 A 540 F itizen Band 10 A 700 F
EL 402 K	Micro ampl	nents	150 F			ouble 2 x 50 V 870 F
EL 402 L	pour instrur	nents ct. protégée .	150 F		Synthétiseur o	le fréquences univer-
EL 402 L	Timer à uso	mètre	100 F		(Tout le matér	
EL 403 A-403 B	The musica	box	300 F	EI 400 D C E	ment)	·
EL 403 C-403 D	complet ave	2 x 25 W ec châssis	1 800 F	EL 400 B - C - L	Analyseur de	réquences 890 F spectre B.F 860 F
F1 404 5	Sonometre		120 F	EL 407 A	Emetteur	98, F
EL 404 A EL 404 B	(poussin) .	)	120 F	EL 407 B EL 407 C	Récepteur Stimulateur 40	
EL 404 C	(train)	,	120 F	EL 407 D	Stimulateur 60	V
01.6	DEOL	ALIVE	20115		TAOFO	
<u>C.I.</u> §	SPECI	AUX I	POUP	R MONT		
7038	.45,00 14	113		TDA 3000	.30,00 S18	0250,00
7205	165,00 14 .45.00 3/	116 101		TDA 221 B	20 00	FSE <b>65,00</b>
7217	150,00 76	3477	. 44.00	BDX 87C 88C	22 00 BD	/64B <b>25,00</b> /65B <b>23,00</b>
7555	$13,00 \mu$	A 758 A 796	29,00	BDX 64-65	00 00	
8063	.67,00 S/	AB 3209	65,00	S 89	180,00 HEF	04 <b>. 19,00</b> 4750-4751 . <b>200,00</b>
SAB0600	.40,00 SA	AB 3209	65,00	BF 905	.16,00 TSN	11000 100,00
CA	LM	CIRCUIT	SINTE	GRES DIVI	ERS	CR
3045	48.00		8.70 LM		MM	200 36,00
3060	29 00 317 K	-LM 394 4	2,00 1800-	78 G <b>26,00</b>	140823,60	1508 L8133,00
3089	25,00 322		4,00 3905-	2309 19,00	145038,80	390
3130	10 00 324		0,60 3909	9,00	14510 9,00	923 80,00
3189	56,00 340		4,00 3913 7 00 13600	26.00	14514 .62,00	925
3080-LM 305	.9,00 358		9,40 LM 3	83T <b>24,00</b>	14518 .14,00	922 42,00 923 80,00 925 60,00 926 86,00 928 72,00
3086 3094-14017-	377 .	32	2,00 AM	68,00	14520 . <b>13,00</b> 14528 <b>30,00</b>	78S40PC .35,00 78P05 .165,00 78HG .104,00 78H05 .85,00
14029		p 16				78P05 165,00
	en no 380 1	4 p. S041 .1	5.00 252	80,00	14553 .42,00 14566 .18.00	78H05 <b>85,00</b>
3162			4,00 233	100,00		
E	381 .		4.00 2112	39,00	40170 .10,00	97 9,80 98 10.00
	.30,00 381 . .30,00 382 . 387-L	M 33919	0 00 5556	39,00	SAD	98 10,00
<b>L</b> 120	.30,00 381 . .30,00 382 . .387-Li	M 33919	9,00 5556 6502	39,00	SAD	98 10,00
<b>L</b> 120	381 30,00 382 387-Li 391 N 27,00 LM 29	M 339 19 60 - LM 310 907 20 80 20	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318	39,00	SAD	98 10,00
E 420	30,00 381 30,00 382 387-Li 391 N 27,00 LM 29 14,00 391 N 13,00 389	M 33919 60 - LM 310 90720 8021	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403	39,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00
E 420	381 382 387-Li 391 N 27,00 LM 29 14,00 391 N 13,00 389 17,00 555 18,00 556-L	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 5,20 1458 0,00 1468	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00	SAD 1054 . 44,00 1024 . 200,00 5680 . 167,00 SAS 660 27,00 670 27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00
E 420 L 120 123 129 146 200 LF 351	381 30,00 387-Li 391 N 27,00 LM 29 14,00 391 N 13,00 389 17,00 555 18,00 556-L 4,50 567	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 5,20 1458 0,00 1488 4,00 1489	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 40,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00
E 420	381 30,00 387 - L 391 N 27,00 LM 25 14,00 391 N 13,00 389 17,00 555 - L 564 - L 4,50 567 14,00 379	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 1458 0,00 1468 4,00 1488 8,00 1496	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 9,00 40,00 10,00 12,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 μΑ 726 98,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2200 48,00 8216 319,00 3401 16,00
E 420	381 382 387-Li 3971 N 27,000 LM 29 114,00 391 N 555 - Li 8,00 556-Li 4,50 567 114,00 389 114,00 389 379 114,00 383	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 5,20 1458 0,00 1488 4,00 1489 6,00 1496 8,00 1303	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 9,00 40,00 10,00 12,00 14,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 71 084 .19,00 μΑ 726 98,00 XR 4136 .15,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2200 48,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00
E 420	381 30,00 382 387-Li 391 N 27,00 LM 22 14,00 391 N 13,00 389 17,00 555-Li 8,00 556-Li 4,50 567 14,00 383 19,00 387 723	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 65,00 1403 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 6,00 1496 8,00 1303 9,00 1309 5,60 1310	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 10,00 12,00 14,00 35,00	SAD 1054 .44.00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 μΑ 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA	98 10.00 81LS95 25.00 82S23 36.00 75492 19.00 LM100 70.00 PBW 34 25.00 M 85 10 K 85.00 XR 2206 48.00 2207 40.00 8216 319.00 3401 16.00 TDA 470 28.00 AY 1/0212 115.00
E 420	381, 382, 387-Li 27,00 LM 28 14,00 391 N 17,00 555 18,00 556-L 4,50 567 14,00 383 19,00 387 723 42,00 741	M 339 . 11 60 - LM 310 107 . 22 80 . 21 M 386 . 11 . 11 . 66 . 22 . 21	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1468 4,00 1489 6,00 1496 8,00 1303 9,00 1303 9,00 1309 5,60 1710	39,00 95,00 175,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 110,00 14,00 35,00 15,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 6660 .27,00 670 .27,00 μA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 UAA	98 10.00 81LS95 25.00 82S23 36.00 75492 19.00 LM100 70.00 PBW 34 25.00 M 85 10 K 85.00 XR 22007 40.00 8216 319.00 3401 16.00 TDA 470 28.00 AY 1/0212 115.00 1/1320 99.00
E 420	381, 382, 387-Li 27,00 LM 28 14,00 391 N 17,00 555 18,00 556-L 4,50 567 14,00 383 19,00 387 723 42,00 741 4,50 747 7,50 748	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 5,00 1458 0,00 1488 4,00 1489 6,00 1496 6,00 1303 9,00 1303 9,00 1309 4,00 1710 8,00 1710	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 10,00 12,00 14,00 35,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 6660 .27,00 670 .27,00 μA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 UAA	98 10.00 81LS95 25.00 82S23 36.00 75492 19.00 LM100 70.00 PBW 34 25.00 M 85 10 K 85.00 XR 22007 40.00 8216 319.00 3401 16.00 TDA 470 28.00 AY 1/0212 115.00 1/1320 99.00
E 420	381, 382, 387-Li 387-Li 27,00 LM 26 14,00 391 N 13,00 389, 556-Li 18,00 556, 564 4,50 567, 14,00 383 19,00 387, 723 42,00 741 4,50 747 7,60 748	M 339	5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 65,00 1458 0,00 1468 8,00 1499 8,00 1309 8,00 1309 6,60 1310 3,50 1709 4,00 1718 8,00 1733 2,00 1748	39,00 95,00 175,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 12,00 14,00 35,00 15,00 15,00 6,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 μA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 180 .23,00 CR 200 .36,00 .36,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00
E 420	381, 382, 387-Li 387-Li 27,00 LM 26 14,00 391 N 13,00 389, 556-Li 18,00 556, 564 4,50 567, 14,00 383 19,00 387, 723 42,00 741 4,50 747 7,60 748	M 339	5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,00 1403 65,00 1458 0,00 1468 8,00 1499 8,00 1309 8,00 1309 6,60 1310 3,50 1709 4,00 1718 8,00 1733 2,00 1748	39,00 95,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 11,00 12,00 14,00 35,00 11,00 6,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 μA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 180 .23,00 CR 200 .36,00 .36,00	98 10,00 81LS95 25,00 82523 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 Z206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 10212 115,00 1/1320 99,00
E 420	381, 382, 387-Li 37, 391 N 27, 00 LM 26 14, 00 391 N 13, 00 389, 555-Li 3, 00 556-Li 4, 50 567 14, 00 379 14, 00 379 14, 00 379 14, 00 379 723 42, 00 741 4, 50 747 7, 60 748 10, 00 566-7 25, 00 1458	M 339	\$556 6502 2.00 6532 2.00 6532 2.00 6532 2.00 6532 3.00 6532 3.00 655,00 1403 6.00 1458 8.00 1458 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1303 8.00 1304 8.00 1710	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 40,00 10,00 12,00 14,00 35,00 15,00 6,00 11,00 6,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 μA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 180 .23,00 CR 200 .36,00 .36,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00
E 420	381 381 382 387-Li 391 N	M 339	5556 6502 2 00 6532 2 00 6532 5 00 1403 5 00 1403 5 0 1458 0 0 0 1458 0 0 10 1496 8 0 1 303 9 0 1 309 8 1 10 170 1	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 40,00 10,00 12,00 14,00 35,00 15,00 6,00 11,00 6,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 70 .23,00 CR 200 .36,00 .37,00 .27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00
E 420	381 381 382 387-Li 391 N	M 339	5556 6502 2 00 6532 2 00 6532 5 00 1403 5 00 1403 5 0 1458 0 0 0 1458 0 0 10 1496 8 0 1 303 9 0 1 309 8 1 10 170 1	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 10,00 12,00 14,00 35,00 15,00 6,00 6,00 6	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 70 .23,00 CR 200 .36,00 .37,00 .27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 ZR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00 74S124 655,00
E 420	381 381 382 387-Li 391 N 391 N 391 N 13,00 391 N 13,00 391 N 17,00 555 18,00 556-L 4,50 567 14,00 379 14,00 383 19,00 387 723 42,00 741 4,50 747 7,60 748 10,00 566-T 25,00 1458	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 8,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1738 2,00 1748 9,00 1404	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 10,00 12,00 14,00 35,00 15,00 6,00 6,00 6	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 5AS 6660 27,00 670 27,00 7L 126 98,00 27 68,00 28 170 23,00 180 23,00 CR 200 36,00 390 27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 ZR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00 74S124 655,00
E 420	381 381 382 387-Li 27,00 LM 26 14,00 391 N 13,00 389 17,00 555 18,00 556-L 4,50 567 14,00 379 14,00 383 19,00 387 723 42,00 741 4,50 747 7,60 748 10,00 566-7 25,00 1458	M 339 . 19 60 - LM 310 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	9,00 5556 6502 2,00 6532 8,00 1403 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 8,00 1489 8,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1499 9,00 1404	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 12,00 14,00 35,00 55,00 15,00 6,00 6,00 6	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 SAS 660 27,00 670 27,00 TL 126 98,00 μΑ 726 98,00 UAA 170 23,00 180 23,00 CR 200 36,00 390 27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 ZR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00 74S124 655,00
E 420	381 381 382 387-LI 387-LI 391 N	M 339 . 19 60 - LM 310 207	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1468 4,00 1488 8,00 1303 9,00 1309 6,60 1310 8,60 1310 770 8,60 1310 9,00 1710 8,00 1710 8,00 1748 9,00 1404	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 12,00 14,00 14,00 15,00 6,00 6,00 6,00 28,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS .660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 180 .23,00 CR 200 .36,00 390 .27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82523 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 4Y 1/0212 115,00 TJA 20 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00 74S124 65,00
E 420	381 381 382 387 LI 391 N	M 339	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1468 4,00 1488 8,00 1303 9,00 1309 6,60 1310 8,60 1310 770 8,60 1310 9,00 1710 8,00 1710 8,00 1748 9,00 1404	39,00 95,00 105,00 175,00 35,00 9,00 40,00 110,00 12,00 14,00 35,00 15,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 11,00 12,00 11,00 15,00 15,00 16,	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 5AS 660 27,00 670 27,00 TL 084 19,00 µA 726 98,00 XR 4136 15,00 UAA 70 23,00 CR 200 36,00 390 27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82E23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 Z206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 S 5,666 B 38,00 74\$124 65,00
E 420	381 381 381 382 387-Li 387-Li 391 N M 27 391	M 339 . 11	9.00 5556 6502 2.00 6532 6.00 5318 5.00 1403 5.00 1403 6.00 1468 4.00 1488 8.00 1303 9.00 1309 8.00 1309 9.00 1710 8.00 1770 9.00 1404 9.00 1404 9.00 50 F	39,00 95,00 105,00 175,00 35,00 9,00 10,00 11,00 35,00 11,00 6,00 11,00 6,00 11,00 16,00	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 5AS 1660 27,00 670 27,00 7L 084 19,00 µA 726 98,00 XR 4136 15,00 UAA 70 23,00 180 23,00 CR 200 36,00 390 27,00	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 Z206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 110/SAA 1004 22,00 S 566 B 38,00 74\$124 65,00
E 420	381 381 382 387-Li 391 N	M 339 . 19 60 - LM 310 207 22 80 . 21	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,500 1403 5,00 1403 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 8,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1404 4,00 1710 8,00 1449 9,00 1404 PIANO 50 F	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 10,00 12,00 14,00 15,00 6,00 6,00 6 28,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS 660 .27,00 670 .27,00 MA 726 98,00 WA 726 98,00 WA 726 98,00 WA 736 .23,00 CR 200 .36,00 390 .27,00 CR 200 .27,00 CR 200 .36,00 390 .27,00 CR 200 .27,	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 1/1320 34,00 1/1320 34,00 1/1320 5,666 B 38,00 74\$124 .65,00
E 420	381, 30, 381, 382, 387-Li 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391,	M 339 . 19 60 - LM 310 207 22 80 . 21	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 1403 5,20 1458 0,00 1448 8,00 1488 8,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1404 PIANO 50> 300 F	39,00 95,00 105,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 10,00 12,00 14,00 15,00 6,00 6,00 6 28,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 5AS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 726 98,00 XR 200 .36,00 .390 .27,00 CR 200 .36,00 .390 .27,00 CR 200 .36,00 .390 .27,00 CR 200 .36,00 .390 .27,0	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 1/1320 34,00 1/1320 34,00 1/1320 5,666 B 38,00 74\$124 .65,00
E 420	381, 30, 381, 382, 387-Li 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391,	M 339 . 19 60 - LM 310 207	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 8,00 1303 9,00 1309 6,60 1309 6,60 1489 8,00 1733 2,00 1748 9,00 1404 PIANO 50» 300 F	39,00 95,00 175,00 175,00 84,00 35,00 40,00 10,00 12,00 14,00 15,00 6,00 11,00 28,00	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 5680 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98.00 VA 136 .15,00 UAA 170 .23,00 180 .23,00 CR 200 .36,00 390 .27,00 .27,00 .27,00 .28 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .27,00 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29	98 10,00 81LS95 25,00 82523 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 47 1/0212 115,00 TJA 470 29,00 SAJ 10/1320 99,00 TJA 470 40,00 SAJ 10/1320 40,00 TJA 470 50,00 TJA 50,00 TJ
E 420	381, 30, 381, 382, 387-Li 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391, 391,	M 339 . 11	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 8,00 1303 9,00 1309 6,60 1309 6,60 1489 8,00 1733 2,00 1748 9,00 1404 PIANO 50» 300 F	39,00 95,00 105,00 175,00 35,00 9,00 40,00 10,00 11,00 12,00 14,00 55,00 11,00 6,00 6,00 11,00 6,00 6,00 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 5AS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98,00 XR 4136 .15,00 UAA 726 98,00 XR 200 .36,00 .390 .27,00 CR 200 .36,00 .390 .27,00 UAA 74 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .20	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 Z206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 S 5566 B 38,00 74\$124 65,00
E 420	381 381 381 381 381 381 381 381 381 381	M 339 . 11 . 11	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1468 4,00 1488 8,00 1303 9,00 1309 8,00 1309 9,00 1710 8,00 1710 8,00 1748 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 50 F	39,00 95,00 105,00 175,00 35,00 9,00 40,00 10,00 11,00 12,00 14,00 55,00 11,00 6,00 6,00 11,00 6,00 6,00 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 27,00 670 27,00 TL 084 19,00 µA 726 98,00 XR 4136 15,00 UAA 726 98,00 XR 200 36,00 390 27,00 CR 200 36,00 390 27,00 UAA 74 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM100 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 ZR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 30,00 SAJ 30,00 S 566 B 38,00 74\$124 65,00
E 420	381 381 381 381 381 387 LI 391 N M S S S S S S S S S S S S S S S S S S	M 339 . 19 . 60 - LM 310 . 20 . 21 . 31 . 31 . 31 . 31 . 31 . 31 . 31	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1468 4,00 1468 4,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 6,00 1496 6,00 1496 8,00 1303 9,00 1309 8,00 1710 8,00 1710 8,00 1730 9,00 1404 9,00 1404 9,00 1404 9,00 50 F 1,800 F 2,560 F 300 F 2,560 F 370 F 440 F	39,00 95,00 175,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 35,00 11,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 58S 5AS 660 27,00 670 27,00 TL 084 19,00 µA 726 98,00 XR 4136 15,00 UAA 200 36,00 390 27,00 27,00 180 23,00 180 23,00 CR 200 36,00 390 27,00 180 CR 200 390 27,00 180 CR 200 36,00 36,00 390 27,00 180 CR 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 1/1320 34,00 1/1324 55,00
E 420	381 381 381 381 381 381 381 381 381 381	M 339 . 19 60 - LM 310 207 22 80 . 21	9,00 5556 6502 2,00 6532 5,00 1403 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1488 8,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1300 9,00 1300 9,00 1404 0 1733 2,00 1748 9,00 1404 PIANO 50> 300 F	39,00 95,00 105,00 175,00 175,00 84,00 35,00 9,00 10,00 11,00 14,00 15,00 6,00 6,00 28,00  Nouvea ORC Corr (s Doc Vibrato 90 Percussion Sustain avec o	SAD 1054 44,00 1024 200,00 5680 167,00 5680 167,00 7L 084 19,00 µA 726 98,00 XR 4136 15,00 UAA 726 98,00 XR 200 36,00 390 27,00 180 23,00 ER 200 36,00 390 27,00 180 EV 100 EV 10	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 PSW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 TJA 470 29,00 SAJ 566 8 38,00 74S124 .65,00
E 420	381 381 381 381 381 387 LI 391 N M S S S S S S S S S S S S S S S S S S	M 339 . 11	9,00 5556 6502 2,00 6532 6,00 5318 5,20 1458 0,00 1488 8,00 1489 8,00 1303 9,00 1309 9,00 1309 9,00 1733 2,00 1748 9,00 1404 P/ANO 50» 300 F 1800 F 2500 F 370 F 440 F 690 F	Nouveal OR6 Corr (s Corr Sustain avec of 1/2 octave 1/2	SAD 1054 .44,00 1024 .200,00 5680 .167,00 SAS SAS 660 .27,00 670 .27,00 TL 084 .19,00 µA 726 98.00 XR 4136 .15,00 UAA 170 .23,00 180 .23,00 CR 200 .36,00 390 .27,00   21 UE «Junior», mplet en kit av ans valise) 1 .et schéma c MODULES F • Repeat clés  PEDALIERS onie	98 10,00 81LS95 25,00 82S23 36,00 75492 19,00 LM10C 70,00 PBW 34 25,00 M 85 10 K 85,00 XR 2206 48,00 2207 40,00 8216 319,00 3401 16,00 TDA 470 28,00 AY 1/0212 115,00 1/1320 99,00 SAJ 180/25002 34,00 1/1320 34,00 1/1324 55,00

.535 F .670 F ...8 F ...9 F 1 octave ... 1 1/2 octave Tirette d'harmonie . Clé double inverseur CREDIT CARTE Métro : NATION R.E.R. Sortie: Taillebourg

#### DEPOSITAIRE: Motorola, RCA, Slemens, RTC-Texas Exar, Fairchild, GE, Hewlet-Packard, IR Intersil, ITT, Mostek, National, S.G.S., Siliconix, Tous les transistors et C.I. des réalisations parues dans Radio Plans et Electronique Pratique . DICDES . SEMI-CONDUCTEURS Commutation BA 243 BA 244 BAX 13 BAX 16 115 131° 132° 135° .0,60 .1,40 Détection GE AA 143 ....1,60 Protection 136 138 139 202 203 204\* 226 230 231 4061 à 4007 . . . . 1,40 232 4385 .3,20 3 ampères 234 235° 236° 237° BY 251 . 2,20 255 . 2,60 253 . 2,20 Signal 1 N 914 A . . . . 0,75 1 N 4148 . . . . 0,70 238 239 240 241 ... 242 ... 243 ... 244 ... 262/678 Varicap Waricap BB 105 ...... BB 142 ..... .6,00 .5,20 Zener 400 mW de 0.8 V à 51 V . .1,70 Zener 1,35 W de 3.6 V à 1,00 V .2,00 Zener 1,1 W. Hte tens. 263/681 266/646 266 A/648 266 B/650\* 267 A/647 267/649\* ZY 110 . 3,40 160 . 3,40 120 . 3,40 180 . 3,40 130 . 3,40 200 . 3,40 433 434\* 435\* 150 .3,40 TRANSISTORS 436 BC 437° 438° 107 108 651 652\* 677\* 679\* 680\* 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 1893 682/262 B 684\* . . . 2218 2219 2222 3,00 6,00 3,00 3,00 1,70 2,10 2,30 3,00 3,00 3,40 4,50 7,00 2906 2907 16 broches .8,00 .6,00 .9,00 20 broches 22 broches 24 broches 3055 3819 2646 3,50 28 broches 40 broches 2926 3053 3054 4,50 TANTALE «GOUTTE» 1° CHOIX De 0,1 à 47 μF Toutes tensions de 2 à 12 F 3390 4.00 4037-5400-5401 5.00 66,00 74,00 5629 6029 6031 99.00 .45,00 .52,00 .47,00 .98,00 6051 ...11,00 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF **REGION PARISIENNE TRANSFO**



#### **TORIQUES**

METALIMPHY » Qualité professionnelle Primaire : 2 x 110 V

RP

15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12
2 x 15, 2 x 18 V
22 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12,
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V
33 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12.
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V
47 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12,
2 x 15, 2 x 18, 2 x 22 V
68 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12,
2 x 15, 2 x 18 2 x 22, 2 x 27 V
100 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12,
2 x 18, 2 x 22, 2 x 27, 2 x 30 V
150 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 18,
2 x 22, 2 x 27, 2 x 33 V
220 VA. Sec. 2 x 12, 2 x 24,
2 x 30, 2 x 36 V
330 VA. Sec. 2 x 24, 2 x 33, 2 x 43 V303 F
470 VA. Sec. 2 x 36, 2 x 43 V
680 VA. Sec. 2 x 43, 2 x 51 V

**MAGNETIC-FRANCE** 11, pl. de la Nation, 75011 Paris ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

BLEUE

FERMÉ LE LUNDI

EXPEDITIONS: 20 % à la commande, le solde contre remboursement PRIX AU 1-11 DONNÉS SOUS RÉSERVE

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25

Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi sans interruption de 9h à 19h

#### SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 6

EXPEDITIONS (P&T). Sous 2 jours ouvrables de tout le matériel disponible en stock. Commande minimum 40 F + Port. Frais de port et d'emballage en ORDINAIRE : 12 F. en URGENT : 15 F, en RECOMMANDE : 18 F DOM-TOM : en RECOMMANDE : 18 F par AVION : 32 F. KITS et SUPER-LOTS : port ordinaire gratuit pour les commandes supérieures à 350 F. CONTRE-REMBOURSEMENT : Frais supplémentaires : 15 F. Veuillez rédiger votre règlement à l'ordre de ROCHE. Nous vous remercions de votre confiance. COMMANDEZ PAR TELEPHONE: 799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps.



**VOTRE MAGASIN S'AGRANDIT... 2 FOIS PLUS GRAND:** = 2 FOIS PLUS DE CHOIX. Venez voir!

PLUS DE 145 KITS EXPOSES EN MAGASIN. KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES

PLUS DE 143 N13 EXPOSES EN MAGASIN. KITS Légendes: AL: Alimentation; P: Puissance; F: Fréquence; C: Consommation; S: Se	GARANTIS 1 AN. L ensibilité; Z : Impédance; Di :
KITS EMISSION-RECEPTION	KN 14. Correcteur d
005. Emetteur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Portée 8 km. Al : 4,5 à 40 V 44,0	OF OK 28. Correcteur d
HF 65. Emetteur FM. 60-145 MHz. Porte à plusieurs km. Al : 4,5 à 40 V 40,0	O F EL 148. Equalizer St
OPTIONS: Antenne téléscopique acier pour émetteurs (005 ou HF 65) 23,0	EL 65. VU-mètre ste EL 109. Amplificate
Micro Pastille 23,00 F; Micro Electret 23,00 F;	
Micro complet avec pied 28,0 KN 46. Récepteur FM (pour émetteurs). B.P.: 80-110 MHz. Al.: 9-12 V	O F
HF 310. Tuner FM. Al.: 12 à 55 V.C.: 5 mA. S : 5 μV. Di : 1,5 %182,0	OF OK 160. Antivol à u
JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S : 25 μV. Di : 0,5 % LC	OF OK 78. Antivol entre
OK 106. Emetteur ultra-sons. Al : 12 V. Portée 15-20 m. Avec transducteur 83,3	OF OK 80. Antivol auto
OK 108. Récepteur ultra-sons. Al : 9 V. Sortie relais. Avec transducteur 93,1	OF EL 172. Alarme auto
HF 305. Convertisseur VHF/144 MHz. B.P. 100-200 MHz. S : 0,8 μV.	OK 140. Centrale ar
AI : 9-15 V	
KN 20. Convertisseur 27 MHz. Réception C.B. sur P.O	
KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Réception sur FM42,0	O F KN 15. Temporisate
OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz. 5 gammes. Super réaction	
KN 17. Oscillateur code morse. Al : 4,5 V	
OPTION : Manipulateur morse (monté)	
OK 168. Emetteur infrarouges. Al : 9-12 V. Portée 10 m	
OK 170. Récepteur infrarouges. Al : 2 V. Sortie sur relais	
OK 167. Récepteur 27 MHz. Super hétérodyne. 4 canaux. Al : 12 V. LC255,0	0 -
OK 159. Récepteur 144 MHz. FM. Bande marine. Al : 12 V. LC	
OK 177. Récepteur. Bande police. FM. Super hétérodyne. Al : 12 V. LC 255,0 OK 163. Récepteur AM. Bande aviation. AL : 12 V. LC	
OK 181. Décodeur de blu. Al : 12-13.5 V	
OK 165. Récepteur. Bande chalutiers. Al : 12 V. LC	
OK 81. Récepteur PO-GO. Al : 9 V. Sortie sur écouteur	O F KN 30. Modulateur
EL 140. Chambre de réverbération. Réglable	
P 34. Générateur 6 tons réglables pour appel CB	
	KN 49. Chenillard 6
KITS «TELECOMMANDE»	KN 7. Clignoteur éle
	KN 21. Clignoteur é
JK 17. Emetteur 9 voies proportionnelles. P.: 50 mW. Portée 150 m. Al : 5 à 12 Quartz : 27 195 MHz	KN 33. Stroboscope
Quartz: 27,195 MHz	5 à OPTION : Déflecteur EL 132. Filtre anti-p
12 V	6 F KN 52. Piano lumino
JK 20. Electronique complète pour servo-moteur 11 JK. Servo-moteur complet avec électronique pour JK 18. Traction : 2,5 kg. Rotati	1 F
JK. Servo-moteur complet avec électronique pour JK 18. Traction : 2,5 kg. Rotation 180°	on :
JK 06. Emetteur 1 voie. Tout ou rien. 27 MHz. P.: 25 mW	1 F OK 20. Détecteur de
JK 05. Récepteur 1 voie. Pour JK 06. S : 10 μV. Al : 9 à 12 V	OK 35. Détecteur de OK 113. Compte-tou
KITS «MESURE»	OK 6. Allumage éle
	OV 46 Cadanagur n
KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). Al : 1,5 V	
(Av. transfo)	OK 107. Commande
OK 127. Pont de mesure R/C. 10 $\Omega$ à 1 M $\Omega$ . 10 pf à 1 $\mu$ f, en 6 gammes .136,0	
OK 57. Testeur de semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. Al : 4,5 V 53,9	
NT 415. Alimentation stabilisée. 0 à 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo) . 143,0	
NT 400. Alimentat. de labor. 0 à 40 V. 2 ou 4 A, en 2 g. (ss transfo)	A FINA IQ. IIISTI UIII CIII L
EL 201. Fréquencemètre digital 0 à 50 MHz (6 afficheurs)	
OK 86. Fréquencemètre digital 0 à 1 MHz (Avec afficheurs)244,0	O F FL 148 Equalizer S
OK 176. Base de temps à quartz. 1 Hz à 1 MHz. Al : 5 V	O F FI 135 Trucane éle
OK 41. Unité de comptage 2 chiffres avec afficheurs	
EL 104. Capacimètre digital. 100 pf à 10.000 $\mu$ F. 3 afficheurs	OF
LEC IEUX EN KIT	KN 36. Variateur de JK 08. Interrupteur
«LES JEUX» EN KIT	OK 62. Vox-control.
OK 9. Roulette électronique à 16 LEDS. Al : 4,5 V	O F KN 4. Mini détecteu
OK 10. DE électronique à LEDS. Al : 4,5 V	
OK 11. Pile ou face électronique à LEDS. AI : 4,5 V	
OK 22. Labyrinthe électronique digital. Al 4,5 V	
OK 48. 421 électronique à LEDS. (3 x 7). Al : 4,5 V	O F EL 202. Thermostat
KITS «AMPLIFICATION»	KN 23. Horloge num
	OPTIONS : Réveil po
KN 3. Amplificateur téléphonique. Al : 12 V. Avec capteur	
KN 12. Ampli BF, 4,5 W. Al : 12-18 V. Di : 0,3 % . Z: 8 Ω. B.P.: 20 Hz-20 kHz58,0	
AF 380. Ampli BF, 2,5 W. AI G 9-12 V. Di : 0,2 % . Z: 4/I Ω. B.P.: 20 Hz-20 KHz 56,0	OF KN 2. Interphone 2
AF 310. Ampli BF. 20 W. AI : 9-36 V. Di : 0,1 % . Z: 4/8 Ω. B. P. : 20 Hz-20 kHz 109,0	
AF 340. Ampli BF. 40 W. Al: 30-60 V. Di: 0,1 %. Z: 4/8 Ω. B.P.: 20 Hz-20 kHz . 162,6 JK 02. Ampli micro. Al: 9 V. B.P.: 20 Hz-20 kHz. Di: 0,E %. LC	
HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. AL : 12 V. Gain 5 à 30 dB33,0	

RANTIS 1 AN. LIVRES AVEC NOTICE DE MONTAGE DETA ité; Z : Impédance; Di : Distorsion; LC : Livré complet avec coffret, fiches, bouto	
KN 14. Correcteur de tonalités mono avec potars. Al : 9 à 13 V	.102,90 F .198,00 F 89,00 F
KITS «ALARME-SIRENE»	
OK 160. Antivol à ultra-sons. Sortie sur relais. Tempos. Al : 12 V. LC	
OK 78. Antivol entrée et alarme temporisées. Al : 12 V	
EL 172. Alarme auto effet Doppler. Al : 12 V	.245,00 F
OK 140. Centrale antivol. 6 entrées + alarme temporisées. Al : 12 V	345,00 F
OK 169. Alarme congélateur. Signalisation lumineuse. Al : 12 V OK 119. Détecteur d'approche. Sortie sur relais. Action 30 cm. Al : 12 V .	125,00 F
OK 154 Antivol Moto. Avec détecteur de choc. Al : 12 V	125 00 E
KN 15. Temporisateur réglable de 1 à plusieurs minutes. Al : 9 V	86,00 F
KN 19. Sirène américaine avec HP. P: 0,5 W	54,00 F
KN 40. Sirène électronique américaine. P.: 15 W. Modulation réglable.	
Al : 12 V	98,00 F
KITS «JEUX DE LUMIERE»	
OK 126. Adaptateur micro pour tous jeux de lumière  EL 11. Voie négative pour tous jeux de lumière	
004. Gradateur de lumière. 900 W efficaces	38,00 F
OK 26. Modulateur 1 voie. 1200 W	
KN 30. Modulateur 3 voies à micro incorporé 3 x 1200 W	129,00 F
OK 124. Modulateur 3 voies + négative. 4 x 1200 W	136,20 F
OK 192. Modulateur-chenillard 4 voies. 4 x 1200 W	120,00 F
KN 49. Chenillard 6 voies programmable. 6 x 1200 W	245,00 F
KN 7. Clignoteur électronique pour ampoules à incandescence	
KN 33. Stroboscope réglable. 40 joules. avec son tube	115,00 F
OPTION : Déflecteur en métal poli pour stroboscope Kn 33	
EL 132. Filtre anti-parasite pour montage à triacs	
KITS «VOITURE»	_
KIIS «VOITURE»	
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED	53,90 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED	67,60 F .191,10 F .171,50 F 73,50 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F .191,10 F .171,50 F 73,50 F 63,70 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V . Signal par voyant OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Intervales réglables. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V	67,60 F .191,10 F .171,50 F 73,50 F 63,70 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V . Signal par voyant OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V KITS «MUSIQUE»	67,60 F .191,10 F .171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V . Signal par voyant OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Intervales réglables. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V KITS «MUSIQUE» KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V . Signal par voyant OK 13. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent	
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	. 67,60 F 191,10 F 171,50 F . 73,50 F . 63,70 F . 87,20 F . 279,00 F . 61,00 F . 240,10 F . 240,10 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F 191,10 F 171,50 F .73,50 F .87,20 F .87,20 F .42,00 F .279,00 F .61,00 F .240,10 F .97,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique. imite : détonation, aboiement, moto etc	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F 240,00 F 240,10 F 240,10 F 97,00 F 198,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Intervales réglables. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique. imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F 240,00 F 240,10 F 97,00 F 198,00 F 230,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V . Signal par voyant OK 13. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W . LC	. 67,60 F 191,10 F 171,50 F .73,50 F 63,70 F .87,20 F .42,00 F .279,00 F .61,00 F .240,10 F .97,00 F .230,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant. OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 70. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute. OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba. KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique. imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sorfie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.).	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F 279,00 F 240,10 F 240,10 F 240,10 F 230,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant OK 13. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.) OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 voits	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F 42,00 F 279,00 F 61,00 F 240,10 F 97,00 F 198,00 F 2330,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique. imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.) OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 volts EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F 279,00 F 97,00 F 198,00 F 230,00 F 95,00 F 95,00 F 95,00 F 87,20 F 87,20 F 87,20 F 87,20 F 87,20 F 87,20 F 87,20 F 87,20 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute. OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba. KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique, imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.). OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 volts EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 87,20 F 279,00 F 240,10 F 240,10 F 230,00 F 198,00 F 95,00 F 93,10 F 37,00 F 87,20 F 4 sorties su 450,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant. OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.). OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 volts EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée. EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 202. Thermostat digital. O-99°. Déclenche à la température désirée.	. 67,60 F 191,10 F 171,50 F . 73,50 F 63,70 F . 87,20 F . 42,00 F . 279,00 F . 440,10 F . 97,00 F . 240,10 F . 97,00 F . 93,00 F . 93,10 F . 93,00 F . 93,10 F . 93,00 F . 94,00 F . 95,00
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 279,00 F 97,00 F 198,00 F 37,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 13. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.). OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 volts EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée. EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 120. Thermostat digital. 0-99°. Déclenche à la température désirée. KN 23. Horloge digital, heure-minute. A quartz. Al : 12 V.	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 279,00 F 61,00 F 240,10 F 97,00 F 198,00 F 230,00 F 93,10 F 37,00 F 4 sorties su 450,00 F 70,00 F 149,00 F 124,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant. OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique. imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.). OK 23. Anti-moustique électronique (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 120. Thermostat digital. 0-99°. Déclenche à la température désirée. KN 23. Horloge numérique. Al : 220 V. heures et minutes  OPTIONS : Réveil pour KN 23 38,00 F.—Coffret métal percé pour KN 2 EL 128. Horloge digital. heure-minute. A quartz. Al : 12 V. OK 1. Minuterie réglable. P.: 1600 W. Al et sortie : 220 V. OK 5. Inter à touch-control. Arrêt-marche sur secteur.	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 63,70 F 61,00 F 279,00 F 61,00 F 230,00 F 97,00 F 93,10 F 37,00 F 89,00 F 93,10 F 37,00 F 87,20 F 450,00 F 70,00 F 225,00 F 124,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.) OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 voits EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V Program. longue durée EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 202. Thermostat digital. 0-99°. Déclenche à la température désirée. KN 23. Horloge digital. heure-minute. A quartz. Al : 12 V OK 1. Minuterie réglable. P.: 1600 W. Al et sortie : 220 V OK 5. Inter à touch-control. Arêt-marche sur secteur KN 2. Interphone 2 postes. Al : 12-13.5 V. Portée 25 m	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 63,70 F 279,00 F 61,00 F 240,10 F 97,00 F 198,00 F 230,00 F 95,00 F 95,00 F 95,00 F 70,00 F 124,00 F 124,00 F 124,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 13. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour percuse jusqu'à 1200 W. LG. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.). OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 volts EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 202. Thermostat digital. 0-99°. Déclenche à la température désirée. KN 23. Horloge numérique. Al : 220 V. heures et minutes  OPTIONS : Réveil pour KN 23 38,00 F.—Coffret métal percé pour KN 2 EL 128. Horloge digital. heure-minute. A quartz. Al : 12 V. OK 1. Minuterie réglable. P.: 1600 W. Al et sortie : 220 V. OK 5. Inter à touch-control. Arrêt-marche sur secteur. KN 2. Interphone 2 postes. Al : 12-13,5 V. Portée 25 m. OK 171. Magnétiseur anti-douleur. champs magnétique. Al 9 à 12 V. OK 1. Merchemoètre digital de 0 à 99° avec afficheurs.	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 63,70 F 279,00 F 61,00 F 240,10 F 97,00 F 93,10 F 93,10 F 37,00 F 89,00 F 93,10 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 63,70 F 279,00 F 279,00 F 97,00 F 198,00 F 93,10 F 37,00 F 87,20 F 4 50,00 F 70,00 F 225,00 F 124,00 F 33 35,00 F 124,00 F 83,30 F 83,30 F 83,30 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant.  OK 13. Compte-tours digital avec afficheurs. Al : 12 V. OK 6. Allumage électronique n'est pas à décharge capacitive. Al : 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V. OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V.  KITS «MUSIQUE»  KN 16. Métronome électronique avec HP. 40 à 150 tops/minute OK 143. Générateur 5 rythmes : valse, slow, twist, fox, rumba KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP, Al : 9 V. OK 76. Table de mixage stéréo. 2 entrées Riaa + 2 aux. avec potent. OK 88. Tremolo électronique réglable. Al : 12 à 25 V. EL 148. Equalizer stéréo. 6 voies réglables avec potent. EL 135. Trucage électronique imite : détonation, aboiement, moto etc  KITS «UTILITAIRES»  KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu'à 1200 W. JK 08. Interrupteur crépusculaire. Puissance : 400 W. LC. OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V. KN 4. Mini détecteur de métaux (réception sur P.O.). OK 23. Anti-moustique électronique (par ultra-sons) Al : 9 volts EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et relais 3A. Al : 9 V. Program. longue durée. EL 123. Sablier électronique. Réglable de 2 à 5 mn. Alarme Buzzer EL 202. Thermostat digital. O-99°. Déclenche à la température désirée. KN 23. Horloge digital. heure-minute. A quartz. Al : 12 V. OK 1. Minuterie réglable. P.: 1600 W. Al et sortie : 220 V. OK 5. Inter à touch-control. Arrêt-marche sur secteur . KN 2. Interphone 2 postes. Al : 12-13,5 V. Portée 25 m. OK 171. Magnétiseur anti-douleur. champs magnétique. Al 9 à 12 V. OK 64. Thermostaté déctronique de 0 à 100° en 3 gammes. P.: 1600 L.	67,60 F 191,10 F 171,50 F 171,50 F 63,70 F 63,70 F 63,70 F 279,00 F 61,00 F 240,10 F 97,00 F 198,00 F 230,00 F 93,10 F 37,00 F 450,00 F 70,00 F 149,00 F 149,00 F 124,00 F 149,00 F 150,00 F 149,00 F 150,00 F 150,00 F
OK 20. Détecteur de réserve d'essence. Seuil réglable. sortie LED. OK 35. Détecteur de verglas. Al : 12 V. Signal par voyant	67,60 F 191,10 F 171,50 F 73,50 F 63,70 F 63,70 F 63,70 F 61,00 F 279,00 F 61,00 F 97,00 F 198,00 F 93,10 F 37,00 F 87,20 F 450,00 F 70,00 F 225,00 F 149,00 F 125,00 F 149,00 F 189,00 F 111,10 F 111,10 F 111,10 F 111,10 F

#### PERCEUSE et accessoires



#### VOS C.I. Par PHOTO

Bakélite pré-sensibilitée 1 face Epoxy pré-sensibilisée 1 face b Epoxy pré-sensibilisée 1 lace C Epoxy pré-sensibilisée 2 faces

Dimensions	A	В	С
75 x 100	6,20	10,70	14,30
100 x 160	12,20	21,40	28,50
150 x 200	22,00	39,70	51,70
200 x 300	45,00	75,00	98,90
Film positif, 240 x 3	20 mm		.24,50 F
Révélateur pour film	1		29,50 F
Révélateur pour pla	que		4,50 F
Lampe à insoler 250			
Grille inactinique au			
105 x 148 4,50 F			13 F

#### FER A SOUDER J.B.C.

Fer stylo 15 W/220 V
Fer stylo 30 W/220 V
Fer stylo 30 W/12 V
Fer stylo 40 W/220 V 61 F
Fer stylo 40 W/12 V 74 F
Panne longue durée pour 30
ou 40 W 20,50 F
Elém. dessoud. (pr 30/40 W)59 F
Panne D.I.L. pour dessouder 131 F
Extracteur de Cl
Support universel de fer 50 F
Pulmatic: pistolet 32 w/220 V avec apport
de soudure 223 F
Soudure 10/10°. 60 %. le m 2,50 F
La bobine de 500 g 96 F

#### CONTROLEURS

Avec notice, Garantie 1 an Envoi recommandé : port : 22 F



- Centrad 819. 20.000 Ω/V. 80 gammes 

#### MICRO-CRAVATE

Mini-émetteur FM.
Portée 40-60 m, se reçoit sur tous les postes FM.
Fréquence ajustable vers 90 MHz. Idéal pour parler les mains libres.
Long.: 60 mm. Ø 20 mm.
Livré en coffret avec pile. Réf.: WM 951 ......TTC 249 F

.42,00 F

KN 13. Préampli pour cellule magnétique (mono). Al : 9 à 13 V

### SUPER-L

en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix FINIS LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

- N° 1 RESISTANCES : A couche 1/2 W. Tolérance 5 %. Sur bande. Les 25 principales valeurs de 10  $\Omega$ à 1 M  $\Omega$ . 10 pièces par valeur. Les 250 résistances : 40 F (0,16 F pièce).
- 2 CONDENSATEURS : Céramiques 80 volts. Les 10 principales valeurs de 10 pf à 820 pf. 10 pièces Les 100 condensateurs : 36 F (0,36 F pièce).
- CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Les 7 principales valeurs de 1 nf à 0,1 µf · 1 nf 2,2 4,7 10 22 47 nf et 0,1 µf · 10 pièces par type. Les 70 condensateurs · 63 F (0,90 F pièce).
- Nº 22 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus vendu : 0,1 μf. Les 20 condensateurs : **24 F (1,20 F pièce).**
- Nº 23 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Très utilisé : 0,22  $\mu$ f. Les 10 condensateurs : **16,50 F** (1,65 F pièce).
- CONDENSATEURS: Chimiques, 25 volts, mini. 7 valeurs: 1 μ1 2.2 4.7 10 22 47 100 μ1, 10 pièces par valeur. Les 70 condensateurs: 59,50 F (0,85 F pièce)
- N° 24 CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220  $\mu$ f x 4 - 470 µf x 4 - 1000 µf x 2. Les 10 condensateurs : 25 F (2,50 F pièce).
- Nº 4 DIODES DE REDRESSEMENT : 1 N 4004. (1 A-400 V). La diode la plus utilisée. Les 20 : 14 F (0,70 F pièce).
- N° 44 DIODES DE REDRESSEMENT : BY.253 3 A-600 V.
- Diode de puissance très utilisée. Les 10 diodes : 23 F (2,30 F pièce). N° 5 DIODES DE COMMUTATION : 1 N 4148 (= 1 N 914).
- La diode la plus utilisée. LES 20 : 9 F (0,45 F pièce).
- N° 32 PONT DE DIODES. 1 A/50 volts. Les 4 ponts : 16 F (4 F pièce).
- N° 25 DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 valeurs les plus vendues 4,7 V 6 V 7,5 V 9 V 12 volts. 4 de chaque : les 20 Zeners : **26 F** (1,30 F pièce).
- TRIACS: 6 A / 400 volts. Grande sensibilité. Les 5: 29,50 F (5,90 F pièce).
- N° 7 LEDS Ø 5 mm. 1° qualité. 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds : **27 F (1,35 F pièce).**
- LEDS Ø 5 mm. Rouges 1<sup>re</sup> qualité. Les 25 pièces : 33 F (1,32 F pièce).
- LEDS Ø 5 mm. Vertes. 1<sup>re</sup> qualité. Les 25 pièces : **36,20 F (1,44 F pièce).**
- Nº 9 TRANSISTORS BC 107 BC 108 BC 109. Les 3 BC les plus vendus. 5 de chaque type. Les 15 transistors : **34,50 F (2,30 F pièce).**
- Nº 10 TRANSISTORS: 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types les plus vendus. 5 de chaque type. Les 10 transistors : **26 F (2,60 F pièce).**
- TRANSISTORS: 2 N 3055. Le transistor de puissance le plus vendu. Les 4 : 32,40 F (8,10 F pièce)
- Nº 42 TRANSISTORS : 2 N 2646. Le transistor U.J.T. le plus vendu. Les 5 pièces : **30 F (6,00 F pièce)**
- Nº 43 TRANSISTORS : 2 N 3819. Le transistor F.E.T. le plus vendu. Les 5 pièces : **25 F (5 F pièce).**
- N° 11 CIRCUIT INTEGRE : μA 741 (Ampli OP) Les 5 pièces : **22,50 F (4,50 F pièce).**
- CIRCUIT INTEGRE : NE 555 (timer) Les 5 pièces : 24,50 F (4,90 F pièce).
- SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES. 10 de 8 broches + 10 de 14 broches. Les 20 : **28 F (1,40 F pièce).**
- CIRCUIT INTEGRE µA 723 (14 pattes) le plus utilisé
- en régulateur variable. Les 3 circuits : **25,20 f (8,40 F pièce). REGULATEURS** 12 V positif 1 A. Boîtier TO.220. Les 3 : **25,20 f (8,40 F pièce).**
- REGULATEURS 5 V positif 1 A. boîtier TO.220. Les 3 : 25,20 (8,40 F pièce).
- N° 48 REGULATEURS 12 V négatif 1 A. Boîtier TO.220. Les 3 : **27 F (9,00 F pièce).**

- Nº 49 REGULATEURS 5 V négatif 1 A. Boîtier TO.220. Les 3 : 27 F (9,00 F pièce).
- FUSIBLES. Verre 5 x 20 mm. Rapides. 0,1 A 0,5 A -1 A - 2 A - 3 A. 10 de chaque. Les 50 fusibles : **25 F (0,50 F pièce).**
- SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit imprimé. Les 10 pièces : 14,50 F (1,45 F pièce).
- N° 28 POTENTIOMETRES AJUSTABLES MINIATURES. 1 K - 2,2 K - 4,7 K - 10 K - 22 K - 47 K - 10 K. 4 pièces par valeur. les 28 pièces : 35 F (1,25 F pièce).
- POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90). 4 rouges + 4 noirs. Les 8 pièces : 24.80 F (3.10 F pièce).
- Nº 33 INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier métal. 6 A/125 V. Les 2 pièces : 16 F (8 F pièce).
- Nº 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier métal. 3 A/250 V. Les 2 pièces : 25 F (12,50 F pièce).
- INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts. Levier plastique noir. Les 3 inters : 18 F (6 F pièce).
- INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 A/ 250 volts. Levier plastique noir. Les 3 pièces : 24 F (8 F pièce).
- BOUTONS PLASTIQUES NOIRS Ø 21 mm. Entourage chromé avec repaire. Les 5 boutons : 11 F (2,20 F pièce).
- BOUTONS PLASTIQUES NOIRS Ø 28 mm. Entourage chromé avec repaire. Les 5 boutons : 12,50 F (2,50 F pièce).
- Cosses. Poignard pour C.I. Ø 2,8 mm. 20 måles + 20 femelles : 6 F.
- PRESSION POUR PILES 9 volts Les 10 : 10 F (1 F pièce).
- JACKS Ø 3.5 mm. 6 måles + 4 chåssis + 2 femel-Les 12 jacks : **21,60 F (1,80 F pièce).**
- Nº 15 FICHES BANANES Ø 4 mm, 8 måles + 4 chåssis (1/2 rouges, 1/2 noires). Les 12 : **16,80 F (1,40 F pièce).**
- RCA ou CINCH. 8 mâles + 4 châssis (1/2 rouges, 1/2 noires). Les 12 : **24 F (2 F pièce)**.
- N° 17 FICHES D.I.N. 5 broches, 4 mâles + 2 châssis + 2 femelles. Les 8 : **20 F (2,50 F pièce).**
- FICHES HAUT-PARLEUR. 4 mâles + 2 châssis Les 8 : 11,20 F (1,40 F pièce).
- PINCES CROCODILES ISOLEES 2 rouges et 2 noires Les 4 pièces : 6 F (1,50 F pièce).
- SOUDURE 10/10°. 60 %. 5 âmes décapantes incor-Les 10 m : 23 F (2,30 F le m.).
- Vous débutez... «Réalisez vos circuits imprimés». Vous debutez... «Réalisez vos circuits imprimes». Nous vous proposons un matériel de première qualité et une notice explicative très détaillée.

  1 fer à souder 30 W + 3 mètres de soudure + 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + accessoires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprimé + 3 bandes de signes transfert + 3 dm³ de circuit cuivré + 1 litre de perchlorure de fer en poudre + notice détaillée : 219 F (+ port : 11 F).
- LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice très détaillée. tres detailles.

  1 film format 210 x 300 + 1 sachet de révélateur pour film + 1 révélateur pour plaque + 1 plaque présensibilisée 75 x 100 mm + 1 lampe UV 250 W + 1 douille pour lampe + notice :

  119 F (+ port : 11 F).

TOUS NOS SUPER-LOTS SONT LIVRES SOUS BLISTER AVEC UNE NOTICE VOUS INDIQUANT : LES POLARITES, LES BROCHAGES, LES CODES ET NE CONTIENNENT QUE DES

PRODUITS DONT VOUS AVEZ L'UTILITE CHAQUE JOUR.

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE **DEPUIS 6 ANS** 

200, avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25

Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi sans interruption de 9h à 19h


# P LE CHOIX + LES CONSEILS HI-FI SONO SIARE

#### I.T.T. KOBALSSON

UN APERÇU DE N	OTRE GAMME
BOOMERS I	17 MSP 100 W
5 GP 109 15 W	19 TSP 120 W
6 GP 108 30 W	TWEETERS
8 WP 116 40 W	3 TWT 40 W
10 GP 108 30 W	TC 2A40 W
10 GP 116 40 W	TC1A 50 W
12 WP 12050 W	6 TW6 20 W
LPT 16015 W	6 TW85 20 W
LPT 20020 W	TW050 W
LPTS 20020 W	TWS50 W
LPT 250 35 W	TWM100 W
12 CP12 W	TWZ 120 W
17 CP15 W	PASSIFS
21 CP20 W	P.21 212 mm
21 CPG3 30 W	SP25244 mm
205 SCPG3 35 W	SP31 330 mm
21 CPR3 40 W	FILTRES
25 SCPG3 35 W	FA20 W
25 SPCM 60 W	FI 25 W
31 SPCT120 W	FII 50 W
31 TE 120 W	FIII 80 W
	F.240 40 W
MEDIUMS	F2120120 W
5 M 11220 W	F30 30 W
4 MPB 30 W	F400 80 W
TC 150 W	F700100 W
10 MC : 30 W	F1000150 W
12 MC 70 W	etc. etc. etc.

LES HAUT-PARLEURS NE SONT PAS EXPEDIES
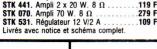
#### CIRCUITS HYBRIDES SANYO STK 435. Ampli 2 x 7 W. 8 $\Omega$ . STK 441. Ampli 2 x 20 W. 8 $\Omega$ .94 F





EN MAGASIN EDITIONS RADIO

#### BATTERIES RECHARGEABLES 11 F

Vos circuits imprimés : MECANORMA CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS



CHAMBRE de COMPRES-SION pour alarme ou pu-blic-adress pour CB. P.: 15 W/8  $\Omega$ : 84 F



SIRENE A TURBINE 6 OU 12 V (à préciser) 110 dB à 1 m. pour alarme. Boîtier plastique : **79 F.** 



SIRENE ELECTRONIQUE modulée type américaine. P.: 110 dB à 1 m. 12 V. En métal doré : 219 F

#### SADELTA-ZETAGUI CB etc. CB RAMA-ELECTRONICA



Vous trouverez au magasin : un TRES GRAND CHOIX d'ANTENNES fixes et mobiles de MICRO, d'APPAREILS homologués et les

	CONSEILS indispensables.
- PL måle Ø 11 mm	- Public adress. 15 W/8 Ω métal
- PL måle Ø 6 mm 8 F	- Fixation gouttière métal chromé
- Réducteur Ø 6 mm 2 F	- Embase magnétique très puissante 179 F
- Embase femelle SO.239 9,50 F	- Rack anti-vol métal
- Raccord femelle-femelle 13,50 F.	- Manipulateur code morse
- Raccord mâle-mâle 15 F	- Répartiteur CB/auto
- Té 1 mâle-2 femelles	- Matcheur d'antenne jusqu'à 100 W
- Cordon måle-måle 0,40 m24 F	- Répartiteur d'Antenne 2 directions
- Câble 50 Ω Ø 6 mm 3,50 F	- Répartiteur d'Antenne 3 directions
- Câble 50 Ω Ø 11 mm 7,00 F	- Réducteur de puissance -10, -50, -100 %219 F
- Jack Ø 3,5 mm måle2,50 F	- Préampli d'antenne réception + 20 dB 239 F
- Banane Ø 4 mm måle 2,00 F	- TOS 310. SWR : 1:1 à 1:3, jusqu'à 10 W. Z: 50 Ω, fréq.:
- Fiche d'antenne coudée 12 F	3,5 à 50 MHz
- Embase d'antenne N	- TOS 110. SWR: 1:1 à 1:3. Wattmètre 100 W. Champ-
- FICHE MICRO 4 BROCHES	mètre. 1 VU-mètre
- Femelle cordon 12 F	- TOS 171. SWR. 1:1 à 1:3. Wattmètre 100 W. Champ-
- Mâle cordon	mètre. 2 VU-mètres
- Måle châssis	- Ampli 18 W. Réf.: 25. Entrée: 0,2 à 1 W. AM-FM. Alim.:
- FICHE MICRO 5 BROCHES	12-15 V. Sortie: 18 W. AM/FM
- Femelle cordon 12 F	- Ampli 30 W. Réf.: 30. Entrée: 0,3 à 1 W. AM-FM. Alim.
- Måle cordon	12-15 V. Sortie : 30 W. AM/FM
- Måle châssis	- Ampli 45 W. Réf.: 35. Entrée 0,2 à 4 W. AM-FM-BLU.
- Cordon spiralé 1,50 m 33 F	
- Support de micro14 F	
- Kit anti-parasite voiture 38 F	- AM-FM-BLU-Alim. 12-15 V. Sortie 70 W AM639 F
- Alimentation 220 V/12,6 volts 3	A réels. 5A en pointe. Réf.: 784 : 289 F (+ port 22 F)
	réels. 7A en pointe. Réf.: 785 : 389 F ((+ port 28 F)

Е

CB.

1	MICHOL HOCESS	TOWN TEED .	
I	EXAR XR 1488 24 F	XR 4212 31 F	ICL 8038 ICL 7106 ICL 7107
ı	XR 1489 24 F XR 2206 54 F	ICM 7038 51 F ICM 7045 159 F	GENERAL
	XR 220744 F XR 220861 F	ICM 7207 60 F ICM 7208 259 F	INSTRUMI R03, 2513
ı	XR 2240 37 F XR 4136 28 F	ICM 7209 37 F ICM 7216 220 F	AY5. 1013 AY5. 1015
ı	XR 4151 31 F	ICM 7217 149 F	AY5. 2376

ICM 7226 282 F	AY3. 135099 F	EF 6840 132 F
ICL 8038 63 F	AY3. 1270122 F	EF 6844 317 F
ICL 7106 180 F	AY1. 0212119 F	EF 6845 302 F
ICL 7107 172 F	AY1. 1320118 F	EF 685039 F
	AY1. 5050 55 F	EF 6852 47 F
GENERAL	AY1. 5050 55 F THOMSON-EFCIS	EF 6875 68 F
INSTRUMENT	EF 680069 F	EF 211459 F
RO3. 2513 118 F	EF 6802 154 F	EF 2516165 F
AY5. 1013 69 F	EF 6809 242 F	EF 270872 F
AY5. 101572 F	EF 681055 F	EF 4116 55 F
AY5. 2376121 F	EF 6821 39 F	EF 9364 192 F

CETTE ANNONCE ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. PRIX DETAIL INDICATIF AU 1/08/81.

#### CASQUE EXTRA PLAT STEREO 2 VOIES

#### 4 HAUT-PARLEURS MYLAR.

Réponse : 20-20.000 Hz. Cordon droit : 1,80 m. Poids : 240 g. Réf.: MH1. Qualité extra . . . . . 259 F



MICRO UD 130. LE VRAI.. Unidirectionnel.

Poids 200 g Double impéd. 50 k $\Omega$ -600  $\Omega$ . Réponse 50-15 000Hz



Alimentation réglable, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 V, 300 mW. Cordon multi-pri-ses .....40 F

# ranatronic

35, rue de la Croix-Nivert **75015 PARIS** Tél.: 306.93.69

... c'est une marque de los



	TF	RANS	ISTO	DRS	
126 127 128 132 180 K 181 K 187 K 188 K	4,10 4,10 4,10 3,90 7,20 7,20 5,90 5,90	204 B 207 207 A 207 B 208 218 B 237 B 238 B 239 C 253 B	2,80 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 2,80 1,80 2,40 3,40	194 195 197 233 245 254 257 258 259	2,90 3,40 3,40 3,80 6,00 3,40 5,10 7,60 7,60
149 AI	14.40	253 C 307 Å	3,40 3,40	В	-
161 162	7,70 7,70	307 B 308 A	3,40	109	28,40
AF	=	308 B 317 B	2,60	37 BU	69,70
124 125	6,30	318 C 328	2,60	TII	
126 127	4.70	407 B 547 A	4,20 2,80	31 B 32 B	8,80 8,80
139 239	7,80 7,80	547 B 548	2,80 3,40	21	
В		В	D	698	5.70
107 A 107 B 108 B 108 C 109 B 109 C 117 126 138 140	2,20 2,20 2,70 2,70 2,70 2,70 6,50 7,40 6,80 5,50	135 136 140 233 234 235 237 238 241 B 242 B	6,70 5,20 6,30 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 8,80 8,80	708 918 1613 1711 1890 1893 2218 A 2219 A 2222 A 2369 2484	3,80 4,80 3,80 4,00 4,40 4,80 4,70 2,70 4,10 5,80
148 157	2,70	В	X	2646 2904 A	7,20 3,90
160 170 170 B	5,80 2,60 2,70	14 18	18,10 27,60	2905 A 2906 A	3,90 3,90
170 C	2,80	В	F	2907 A 2924	3,90 3,60
171 172 A 172 B 177 B 178 178 B 179 B 182 A 187	3,20 3,20 3,20 2,80 2,80 3,00 2,40 5,10	115 119 167 173 178 179 181 184	6,50 6,60 3,90 4,70 4,80 6,90 7,60 4,50	3053 3054 3055 3819 3906 4416 5298 5457	4,90 9,60 9,20 3,60 3,40 9,60 9,80 7,90

#### C.I. LINEAIRES ET SPECIALIX

LISI	LUIAUA
SO 41 P Ampli FI +	TAA 611 C 11 Ampli B
demod. 19.20	3.5W 28.5
SO 42 P Melangeur	TAA 621 A 12 Ampl
HF 19.20	BF 29,7
TL 081 6.20	TBA 641 A 12 Ampli B
TL 082 8,40	2 W 29,8
TL 084 22,60	LM 709 Ampli op. 7,9
UAA 170 Commande 16	LM 710 Comparateur d
LED 23,00	
UAA 180 Commande 12	TBA 720 A 27,0
LED 23.00	LM 723 Régulateur d
TBA 231 24.00	
FORE 004 N. A DE 40	tension 12,2 TCA 730 38,0 TCA 740 28,8
W/24 V 38 50	TCA 740 28,8
TRA 240 B 22 20	LM 741 Ampli op. 5.6
LM 301 Ampli on 4 80	LM 747 Double ampli op
LM 305 H 11 30	
I M 307 N 10.70	741 11,8 TCA 750 27,6 TCA 760 20,3 TBA 790 B 29,6
LM 308 N 13.00	TCA 760 20.3
LM 310 N 32 40	TBA 790 B 29.6
LM 311 N 17.10	TBA 800 Ampli BF 4.5 W
LM 317 K 35.80	12 V 21.0
LM 318 N 25.50	TOA OID C Ample D
ESM 231 N Ampli BF 18 W/24 V 38,50 TBA 240 B 22,20 LM 301 Ampli op 4,80 LM 305 H 11,30 LM 307 N 10,70 LM 308 N 13,00 LM 310 N 32,40 LM 311 N 17,10 LM 317 K 35,80 LM 324 M 341 N 25,50 LM 324 M 347 D 2010 EM 364 M 377 D 2010 EM 378 M 440 M 377 D 2010 EM 378 M 440 M 377 D 2010 EM 378 M 378	4,5 W/14 V <b>26,7</b> TBA 820 <b>12,0</b> TCA 830 S <b>19,8</b> TAA 861 <b>14,1</b>
LM 377 Double ampli BF	TBA 820 12.0
2 × 2 W 26,20	TCA 830 S 19,8
LM 380 Ampli BF 2.5	TAA 861 14.1
W 23,00	TCA 940 Ampli BF 1
LM 381 Double préampli	W 34,3
faible bruit 23,60 LM 382 N 28,70 LM 386 N 12,00	TDA 1042 Ampli BF 10 W
LM 382 N 28,70	14 V 32,4
LM 386 N 12,00	TDA 1045 Ampli BF 1,
LM 387 Double preampli	W/9 V 17,0
LM 367 Double preample faible bruit 12,30 LM 391 N 24,50 TBA 400 25,50 TCA 440 21,40 NE 543 K 38,40 TAA 550 7,40	MC 1310 Décodeur FI
LM 391 N 24,50	stéréo 29,3
TBA 400 25,50	TDA 2002 Ampli BF 15 W
TCA 440 21,40	14 V 24,0
NE 543 K 38,40	TDA 2020 Ampli B
TAA 550 7.40	20 W 30,0
NE 555 Timer	XR 2206 Générateur d
universel 4,80	signaux 56,6
NE 556 Double timer	XR 2240 Time
universel 13,60	programmable 38,7
SFC 606 Temporisateur	LM 3900 Quadruple amp
de puiss. 13,80	op. 11,9
TAA 611 A 12 Ampli BF	TMS 1000 98,00
2 W 22,40	SN 76477 46,00

TTL

3,20 | 74128 2,50 | 74132 2,40 | 74141 2,40 | 74145 5,40 | 74147 3,80 | 74154 4,60 | 74151 4,60 | 74154 10,20 | 74155

7411	2,90	7481	10,60	74156	9,40
7412	5,10	7482	12,60	74157	9,40
7413	4,00	7483	9,70		18,70
7414	9,30	7484	17,70		21,90
7415	7,20	7485	11,80		12,00
7416	3,60	7486	4,20		12,00
7417	3,60	7490	5,60		12,00
7420	2,50	7491	8,40		12,00
7421	4,30		6,80		12,00
7422	4,30		6,80		15,20
7423	3,20	7494	9,30		13,20
7425	4,20	7495	8,20		17,50
7426	3,90	7496	10,60		7,70
7427	3,90	74100	16,80		15,40
7428	4,50	74104	9,70		9,20
7430	2,40	74105	9,70		19,30
7432	3,80	74107	4,80		19,30
7433	7,20	74109	6,30		7,40
7437	3,60	74110	6,70	74182	8,20
7438	3,60	74111	12,40	74184	18,30
7439	3,80	74115	14,90	74185	18,30
7440	2,60	74116	19,00	74190	13,20
7442	6,30	74118	17,10	74191	13,20
7443	11,20	74119	28,20	74192	13,20
7444	11,20		16,90		12,00
7445				74194	13,20
7446	13,00	74122	5,80	74195	12,70
7447				74196	12,70
7448			5,80		12,70
7450	2,40	74126	5,80		23,20
				74199	23,20
7450	2,40	74126	5,80		23

		CIV	105		
4000	2,50	4025	2,90	4068	12,20
4001	3,40	4026	23,70	4069	4,80
4002	2,50	4027	7,20	4070	6,10
4007	2,90	4028	10,80	4071	3,60
4008	14,30	4029	14,30	4072	3,60
4009	7,80	4030	6,00	4073	3,60
4010	7,80	4035	15,20	4075	3,60
4011	3.50	4040	12,30	4078	3,60
4012	2.90	4042	13,00	4081	3,60
4013	6.00	4044	14,60	4082	3,60
4015	15,20	4046	16,50	4093	11,80
4016	6.20	4047	12.80	4098	18,00
4017	15.20	4049	7,40	4511	22,90
4020	17,20	4050	7,40	4518	23,50
4021	13,50	4051	16.20	4520	23,50
4023	2,90	4060	17.80	4526	21,70
4024	11,30	4066	7,40	4528	16,90

74 LS 00	2.80	75 9.40	1 174 21.60
04	3.80	123 11.00	192 15.80
08	4.10	139 13,30	193 15.80
11	5.20	155 13.70	221 12.80
14	14.60	156 21.20	257 14.20
20	5.10	157 12.50	273 16.50
30	5,10	163 16.50	367 16.10
32	6.90	165 22.90	368 12.10
74	7,40	173 21,80	378 21,60

#### C.I. MICRO-INFORMATIQUE

		C	1	0	ı	ı	1	-	г	1	D	١	١	,	F	1		S		
74 S 04			7		•				•	•			•				١			8.9
80 C 95																				8.8
81 LS 95																				19.5
81 LS 97																				
MK 3880	7 5	ir																		
MAY 2001	(D	in	ľ																	175,0
MK 3881	(P	IU	Ļ	9																122,0
IM 6402	(UA	4H																		122,0
R 6502 (																				168,0
R 6522 (	VIA	).																		169,0
MC 6847																				167,0
DM 8131																				48,0
INS 8154																				119,6
INS 8255																				88.0
DP 8304																				59.0
DS 8831																				48.0
DS 8836																				10 E

	MEMOIRES	
9	2102 (1 K × 1)	20.00
	2114 (1 K × 4)	40.00
	2708 (EPROM 1 K)	56.00
	2716 (EPROM 2 K)	72,00
	4116 (16 K × 1)	36.00
	4118 (1 K × 8)	90.00
	20 11	

#### **REGULATEURS** -**THYRISTORS**

Regulateurs positifs 5 V. 12 V. 15 V	
	04.00
— 1.5 A. boîtier TO 3	
— 1 A, boîtier TO 220	12,00
Régulateurs négatifs 5 V, 12 V, 15 V	
— 1.5 A. boîtier TO 3	27.00
— 1 A boîtier TO 220	15.00

#### **DIODES - PONTS -**TRIACS

OA 90/0A 1 1 N 4148/1 1 N 4004 L 1 N 4007 C A 14 U red BY 251 red Zener 0.4 1 Zener 1 W	IN 91 isage isage resser dresse	4 co géné géné men men	mm ral ral 1 2 A	utat 1 A- 1 A- 1-50 4-10	100 400 1 0 V	00 / .	V		1,20 1,70 2,30 3,60 2,40
PONTS 1 A - 200 4 A - 200 5 A - 80 10 A - 200	V V V								5,10 9,60 10,50 19,40
TRIACS Triac 8A, Triac 10 A Diac 32 V	400°V	/ V							7,50 10,00 3,90

Afficheur A.C. 8 mm rouge	440
Afficheur A.C. 13 mm rouge	18.4
Afficheur C.C. 8mm rouge	16.0
Barreau 4 afficheurs 13 mm	
LED @ 3 mm rouge, vert, jaune	2,4
LED 0 5 mm rouge, vert, jaune	2,4
LDR 05 photo-résistance	12,3
MCI 2, photo-coupleur X 1	12.0
SU 25 photo-coupleur X 1	
MCT 6 photo-coupleur X 2	
BPW 16 photo-transistor	15.6
TIL 78 photo-tr. infrarouge	17,4
ODD 60 abote diade	
ORP 60 photo-diode	4,5
TIL 32. LED infrarouge	9,4

#### FILS

de cáblage souple, le m	0,60
plat pour HP., le m	2,10
1 blindage/1 cond., le m	2,30
2 blindage/2 cond., le m	
1 blindage/4 cond., le m	
nappe 12 cond le m	8,90
nanne 16 cond le m	13,40
I nappe 16 cond le m	

#### CONDENSATEURS

**PLAQUETTE 250 V** 

6.8 nF	0.90	0.15 uF	1,6
10 nF	0.90	0.22 µF	1.9
15 nF	0.90	0.33 µF	2.3
47 nF	1,10	0.47 µF	2.8
68 nF	1,20	0.68 uF	3.2
0.1 µF	1.20	1 uF	3,9
0.1 µF	2,00	1 µF	5,9
(400 V)		(400 V)	
		2.2 μF	6,4

#### **CERAMIQUE-DISQUE 63 V** AJUSTABLES Ø 10 mm

3 à 12 nF

4 à 20 pF			3,50
10 à 60 pF			3,50
CHIMIQ	UES		
25 V		63 V	
10 µF 22 µF 47 µF 100 µF 220 µF 470 µF 1 000 µF 2 200 µF 4 700 µF	1,80 2,00 2,10 2,50 3,10 4,20 6,20 9,70 19,60	1 µF 2.2 µF 4.7 µF 10 µF 22 µF 47 µF 100 µF 220 µF 470 µF 1 000 µF 2 200 µF	1,81 1,91 2,11 2,31 2,51 3,41 4,11 5,50 8,90
TANTA	ESEV	4 700 μF	24,30
, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,			
0,47 μF 1 μF 2,2 μF 4,7 μF	2,60 2,90 3,70 4,20	6,8 μF 10 μF 22 μF 47 μF	4,6 5,5 7,9 13,6
0.0	-		

#### **POTENTIOMETRES**

100000000000000000000000000000000000000	
ROTATIFS SIMPLES, AXE Ø 6	
Linéaire, de 1 K à 1 M	4.20
Logarithmique de 4,7 K à 1 M	4.20
Logarithmique avec inter, de 4,7 K à 1 M	6.30
ROTATIFS DOUBLES, AXE Ø 6	
Linéaire, 22 K, 47 K, 100 K X 2	11.20
Logarithmique, 22 K, 47 K, 100 K X 2	11,20

#### RESISTANCES

A COUCHES CARBONE - 5 %

	0.5 W, de 2.2 Ω à 4.7 M
	2 W, de 2,2 11 à 470 K 1,20
Š.	AJUSTABLES Ø 10
	Montage vertical
	valeurs de 100 11 à 1 M
	TRIMMER 10 TOURS
8	Dim 19 × 6 × 5 mm
	100 Ω, 500 Ω, 1 K, 2 K, 5 K, 10 K.
	20 K, 50 K, 100 K, 500 K 13.40
	DOUTONS
	BOUTONS
	ALUMINIUM BROSSE
	Pour axe 0 6, serrage par vis
	Ø 19 mm - H. 16 mm 4,30
	Ø 23 mm - H. 16 mm
8	© 31 mm - H. 16 mm 5.20
	PLASTIQUE ET ALU
	Denoting to the

#### TRANCFORMATCHES

PLASTIQUE ET ALU
Pour axes 6, serrage par vis
20 mm - H. 18 mm
25 mm - H. 20 mm
VERNIER 0,10
Corps 2 20 mm, collerette 35 mm

INANSFUNINALEUR	· Arreston
Primaire 110/220 V	
Secondaire: 2 enroulements séparés.	
<ul> <li>5 W (2 × 6, 2 × 9, 2 × 12 V)</li> </ul>	36.80
• 12 W (2 × 6, 2 × 9, 2 × 12, 2 × 15.	
2 × 18. 2 × 24 V)	48.30
<ul> <li>24 W (2 × 6, 2 × 9, 2 × 12, 2 × 15,</li> </ul>	
2 × 18. 2 × 24 V)	59.60
<ul> <li>48 W (2 × 9, 2 × 12, 2 × 15,</li> </ul>	
2 × 18, 2 × 24, 2 × 36 V	79,90
Transfo de modulateur	15,00
Transfo d'impulsion strobo	29.00

#### **RADIATEURS**

	TO 18. Genre 2 N 1711 (Ø 20 mm)	3.0
	TO 220. Genre triac	3.0
į.	TO 3 X 1. Type tulipe (45 × 45 × 25 mm)	12,50
į.	TO 3 X 1. Profile noir (95 × 40 × 32 mm)	15.70
Š.	TO 3 X 2. Profile noir (95 × 76 × 32 mm)	22,6

#### CONNECTEURS

Cinch femelle	2,50
Cinch socle	2,50
Grip fil miniature	12,50
Grip fil Kleps 30	22.00
Pince croco ⊘ 4 nue	1.20
Pince croco ⊘ 4 isolée	3,40
Pince croco mini	1,90
Fiche banane Ø 4	2,00
Douille banane Ø 4	1,50
Fiche banane Ø 2.5	2,40
Douille banane Ø 2.5	2,20
Pointes de touche, paire	14.80
	18.00
	35.00
Connecteur DB 25 måle	
Connecteur DB 25 femelle	
Connecteur Centronics 36 broches	
Connecteur vidéo male PL 256	19,50

#### COMMUTATEURS

	Inter unipolaire 6 A/Ø 12					5.8
	Inverseur unipolaire 5 A/Ø 12					6.6
	Inverseur unipolaire miniature			į,	Ů.	9.9
6	Inverseur bipolaire miniature					11,9
6	Inverseur bipolaire min. 3 pos.					15,3
ŧ.	Inverseur à glissière bipolaire					2,4
	Interrupteur bipolaire à poussoir					7,3
0	Poussoir miniature travail					2,8
	Poussoir miniature repos					3,0
	Commutateur rotatif 1 C/12 P					10,0
8	Commutateur rotatif 2 C/6 P					10,0
	Commutateur rotatif 3 C/4 P					10,0
	Commutateur rotatif 4 C/3 P					10.0

#### SUPPORTS C.I.

			DIL 24	4,00
DIL 1	4	2.20	DIL 28	4.50
DIL 1	6	2,60	DIL 40	6.60
DIL 1	8	3.00		
DIL 2	4 verrouilla	ble		36,00

#### SIRENES-ALARME

Sirène électronique 12 V/20 W	
livrée nue sans HP	89,0
Sirène électromécanique 12 V/1 A	86,0
Sirène électronique à pavillon 12 V/1 A	198,0
Contact REED, normalement fermé	23,0
Contact de choc normalement fermé	23,0

#### H.-P. - MICROS

HP. $\bigcirc$ 60 mm - 8 $\Omega$ - 0.5 W	15.00
HP. Ø 60 mm - 25 Ω - 0.25 W	15.00
HP. Ø 60 mm - 50 Ω - 0.25 W	15.00
Buzzer 6 V ou 12 V	14.00
Ecouteur d'oreille 8 12	4.80
Ecouteur d'oreille 2 k(1)	
Micro piezo hte impédance	
Micro de magnéto K7	22 00
Capteur téléphonique	

#### **JEUX DE LUMIERE**

— е	ulateur 3 voies, complet, avec cof n kit	
— a	ssemblé	232.00
Mode	lateur 3 voies avec micro	
— a	ssemblé	
Rami	pe lumineuse 3 spots	119.00
Ampi	oule lumière noire 60 W/220 V	30.00
Ampi	oule 75 W colorée	11,00
Grad	ateur ST 12, assemblé	. 115,00

#### COFFRETS

P/1 Teko plastique 80 × 50 × 30	10.5
P/2 Teko plastique 105 × 65 × 40	15.5
P/3 Teko plastique 155 × 90 × 50	25.0
P/4 Teko plastique 210 × 125 × 70	37.0
363 Teko plastique pupitre L 215	44,0
332 Teko alu 102 × 100 × 60	42,0
333 Teko alu 153 × 100 × 60	53.0
334 Teko alu 202 × 100 × 60	64.0
335 Teko alu 237 × 100 × 60	72.00
2 L Atomélec alu 44 × 57 × 72	12.0
2 L Montelet alu 44 × 37 × 72	
3 L Atomélec alu 44 × 102 × 72	14,00
4 L Atomélec alu 44 × 140 × 72	16,00
AK 1 Atomélec alu 150 × 160 × 60	51.00
AK 2 Atomélec alu 200 × 160 × 60	
AK 3 Atomélec alu 250 × 195 × 60	66.0
AK 4 Atomélec alu 300 × 195 × 80	73.00

#### **CIRCUITS IMPRIMES** OUTILLAGE

Vero-Board M 6	. 10,40
M 7	16,40
M 23	8.60
M 9	
M 17	
M 19	
Epoxy présens, SF, 75 × 100	
100 × 160	. 18,50
210 × 300	
Révélateur pour présensibilisé	4,00
Signes transfert Mécanorma	8,00
Ruban transfert Mécanorma	11.00
Kontakt 60, dégrippant	38.00
Plastik 70, vernis	26,70
Positiv 20, photosensible	
Stylo marqueur Decon Dalo	
Perchlorure, poudre 1 I	10,00
Lampe UV insolation	35,00
COURTER	
SOUDURE	
Fer JBC 30 ou 40 W. panne longue durée	72,10
Fer JBC 15 W. panne longue durée	83.00
Fer JBC instantané 150 W	157,90

### Repose fer JBC Panne à dessouder les CI Soudure 100 g Pompe à déssouder WRAPPING WHAPPING Outil à wrapper Distributeur de fil. Bobine de fil 15 m Broches à wrapper (le 100) Support à wrapper DIL 14 Support à wrapper DIL 16 Support à wrapper DIL 40

# PERCEUSE Mini-perceuse scule 9-12 V Mini perceuse a coffett, 10 outils Support de perceuse Mandrin flexible Foret © 0.6-0.8-1 mm Disque scie Ø 19 mm Disque a fronçonner Mandrin pour foret

#### MESURE

KRA US 6 A contrôleur 20 kQ/V	247.00
KRA UNIMER 3 contrôleur 20 kΩ/V	325,00
KRA UNIMER 1 contrôleur 200 kΩ/V	518.00
OM 35 multimètre digital	350,00
alvanomètre 1 A, 60 × 60 mm	53,00
alvanomètre 3 A. 60 × 60 mm	53.00
alvanomètre 15 V. 60 × 60 mm	53,00
alvanomètre 30 V, 60 × 60 mm	53,00
J-mètre P 35. 35 × 14 mm	30.00
J-mètre U 36, 32 × 22 mm	38.00
mitted U.C.F. C.A AC	CO 00

les plus grandes marques! TRANSCEIVERS - AMPLIS -**ANTENNES - ACCESSOIRES** consultez-nous...



#### PRESIDENT « VINCENT »

22 canaux, 2 watts

PRIX : **720 F** 

#### **CATALOGUE 81**

40 pages de matériel disponible, envoi contre 6 timbres à 1,60 F.

#### S NECESSAIRES AUX MONTAGES RADIO-PLANS

	DEPOSITAIRE DES CIRCUITS IMPRIMES NE
UTILITAIRE	COMMANDE A DISTANCE
EL 202. Thermostat à mémoire 225,0	
EL 122. Passe vue automatique 85,0	o OK 89. Recepteur 27 MHz (1 canal) 87,20
OK 5. Inter a effleurement 83,	0 OK 106. Emetteur ultra-sons 83,30 OK 108. Récepteur ultra-sons 93,10
OK 23. Antimoustique à ultra-sons 87,3 OK 64. Thermomètre digit. 0-99 °C 191,1	OV 169 Emottour infra rougo 125.00
OK 84. Interphone à fil - 2 p. 93,1 OK 104. Thermostat 0-100 °C 112,7	0 OK 170. Recepteur infra-rouge 155.00 0 JK 7. Decodeur radio-commande 2 c 135.00 0 KP 9. Clap contrôle à mémoire 75,00
OK 104. Thermostat 0-100 °C	0 KP9 Clan contrôle à mémoire 75.00
OK 115 Ampli de téléphone 83 3	O HI-FI-RE
OK 166. Carillon 9 tons       125,0         UK 233. Préampli antenne AM/FM       107,0         UK 780. Détecteur de métaux       245,0	0 OK 28 Controle tonalité steren 102 90
UK 780 Detecteur de métaux 245 (	0 OK 31. Amplificateur 10 W eff. 97.00 0 OK 32. Amplificateur 30 W eff. 126.40 0 OK 50. Preampli stereo RIAA 53.00 0 OK 62. Vox-control 93.10 0 OK 76. Mixeur stereo 8 voies 240.10
JK 8. Inter crepusculaire 95,0	0 OK 50. Preampli stereo RIAA 53,00
HF 385. Preampli antenne VHF/UHF 97,7 HF 395. Preampli antenne AM/FM 40,0	0 OK 62. Vox-control
KN 3. Ampli de téléphone 70.0	0 OK 79. Amplificateur 2 × 5 W eff 116,60
KN 3. Ampli de téléphone 70,4 KP 15. Ampli de téléphone 60,0	0 OK 99. Préampli micro
ALARME	OK 139. Amplificateur 15 W eff 109,00
JK 11. Sirène modulante 8 W (sans HP) 99,	EL 53. Ampli 6 W
OK 78. Antivol action retardee 112, OK 80. Antivol automobile 87,	* LIK 173 Compresseur de dynamique 113.00
OK 92. Antivol auto retarde 102,	0 IV 2 Dreamplemore 72.00
OK 140. Centrale d'alarme maison 345.0	0 JK 4. Tuner FM
OK 154. Antivol pour moto 125,0 OK 158. Antivol auto par FM 195,	0 AF 310. Amplificateur 15 W eff. 109,00 0 HF 310. Tuner FM - 5 μV 184,00 0 HF 325. Tuner FM - 2 μV 310,00 1 HF 330. Decodeur FM stereo 110,00 1 HF 330. Decodeur FM stereo 110,00
OK 168. Emetteur infrarouge 125,	HF 310. Tuner FM - 5 μV
OK 170. Récepteur infrarouge 155,	HF 330. Decodeur FM stereo 110,00
OK 175. Transmetteur telephonique 225, EL 15. Centrale d'alarme maison 280,	KN 12. Amplificateur 2 W eff. 58,00
EL 34. Barrière ultra-son	KN 13. Preampli mono HIAA 42,00 KN 14. Controle tonalite mono 43,00
	0 KN 12. Amplificateur 2 W eff. 58,00 KN 13. Préampli mono RIIAA 42,00 KN 14. Controle tonalite mono 43,00 KN 24. Crête-mêtre à LED 120,00
JEUX DE LUMIERE	MESURE
EL 9. Gradateur de lumière 39, EL 10. Modulateur 3 capaux 95	OK 39. Convertisseur 12 V/9 V-0.3 A . 67,60
EL 10. Modulateur 3 canaux 95, EL 12. Modulateur 3 c. + negatif 125,	00 OK 39. Convertisseur 12 V/9 V-0.3 A 67.60 OK 41. Unite de comptage 2 digits 122.50 OK 45. Alimentation 3-24 V/1 A 151.90 OK 57. Testeur de transistors 53.90
EL 19. Chenillard 8 canaux 220,	OK 57. Testeur de transistors 53,90
EL 40. Stroboscope 150 joules 150.	00 OK 86. Fréquencemètre digital
EL 19. Chenillard 8 canaux 220, EL 23. Chenillard 8 c., 10 programmes 390, EL 40. Stroboscope 150 joules 150, EL 46. Stroboscope 300 joules 250,	00 OK 123. Generateur BF 1 Hz-400 kHz . 273,40
EL 62. Préampli micro modulateur 58, EL 71. Modulateur 3 c. à micro 129,	JU OK 129 Traceur courbes transistors 191 10
KP 4. Modulateur 3 canaux	00 OK 141. Chrono digital
KP 4. Modulateur 3 canaux 80, KP 20. Préampli micro modulateur 50,	EL 49. Alimentation 3 a 24 V/1,5 A 140,00
JEUX-HORLOGES	EL 59. Alimentation 5 à 15 V/0.5 A 89,00
OK 9. Roulette à 16 LED 126, OK 10. Dé-électronique 57,	EL 91. Fréquencemètre digital 3 MHz . , 245,00 EL 99. Compteur digit. 0-999 180,00
EL 66. Horloge digitale (h-mn) 129.0	EL 104. Capacimètre digital
EL 67. Alarme pour EL 66 36,0 EL 114. Base temps 50 Hz 78,0 EL 126. Horloge digitale (h-mn) 79,0	EL 111. Chrono digital à quartz
FI 126 Horloge digitale (h-mn) 79.0	EL 201. Frequencemètre digital 50 MHz 375,00
<b>EL 128.</b> Horloge digitale, Alim, 12 V 124.0	0 UN 400. Signal-tracer
EL 130. Sirène multiple 88,0 EL 135. Truqueur de bruitage 230,0	UK 562. Testeur de transistors
EL 135. Truqueur de bruitage 230,6 EL 137. Horloge pour cde ext 99,6	
EL 138. Horloge digitale à réveil 125,0	EMISSION-RECEPTION EL 145. Récepteur VHF 26/200 MHz 110,00
JK 9. Sirene modulée	OK 81. Mini-recepteur PO-GO 57,80
KN 23. Horloge digitale (h-mn)	OK 93. Préampli antenne auto 38,20
AUTOMOBILE	OK 105. Mini-récepteur FM
OK 35 Detectour de verglas 67.6	o OK 134, Convertisseur 144 MHz/FM 109.00
OK 46. Cadenceur d'essuie-glaces 73.	0 OK 130. Necepted 27 Winz
OK 113. Compte-tours digital 191,1 EL 30. Ampli 15 W pour auto 99,6	
UK 707. Cadenceur d'essuie-glaces 138,6	OK 177. Récepteur de trafic (police) 255,00
UK 8/5. Allumage electronique 231,6	LIK EOO Mini saccate in DO CO 440.00
KP 25. Voltmètre batterie à LED 39,0	UK 355, Emetteur FM - 60-140 MHz 219.00
MUSIQUE OK 82. Mini-orgue electronique 63,	UK 573. Récepteur pocket AM-FM 245,00 0 JK 5. Recepteur 27 MHz 129.10
EL 94. Préampli quitare 68,	0 JK 6. Emetteur 27 MHz 120,00
EL 101. Equalizer 6 frequences 125,0 EL 106. Generateur 9 rythmes 225,0	0 JK 6. Emetteur 27 MHz
EL 106. Generateur 9 rythmes 225,1 EL 140. Unité de réverbération 150,1	n HF 65. Micro-emetteur FM 46,00
UK 716. Table mixage 3 voies stéréo 371,	0 HF 305. Convertisseur 144 MHz/FM 175,00
MINUTERIES-TEMPORISATEURS	KP 10. Mini tuner FM 54,00
OK 116. Compte-pose 0-3 mn 102,	
OK 156. Temporisateur digit. 0-40 mn 255,	Comment lire nos releientos
EL 97. Temporisateur digit. 0-40 mn 145, EL 134. Minuterie digit. insolation 190,	Comment lire nos refer Josty  AF, JK, HF = Josty  Office du Kit KN = IMD
EL 134. Minuterie digit. Insolation 190, EL 142. Timer à microprocesseur 450,	OK = Office du Kit
JK 10. Compte-pose 2-60 sec	EL = Elco-Electrome UK = Amtron Electrome

modules HI-F

**AL 250** 

**AMPLI 125 W** 

375 F

Etudié pour la sonorisation, les discothèques, etc., il est protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Utiliser un transfo 55 V/125 W par module. Circuit époxy, taux de distorsion inférieur à 0,1 %.

**AL 120** 

215 F

AMPLI 60 W Particulièrement etudié pour la hifi domestique, il présente de remarquables performances. Raccordé au tuner 450, au pré-amplificateur PA 100 et à de bonnes enceintes, il permet de constituer une chaîne de qualité.

AL 80: 145 F AL 60 : 85 F **AMPLI 25 ET 35 W/8** Ω

Présentant un taux de distorsion inférieur à 0,1 %. Alimentation de deux AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transfo 40 V/72 W.

PRE-AMPLISTEREO

Avec contrôle de tonalité il constitue l'unité d'entrée des amplis stéréo et ensembles audio. Il comporte 6 touches de sélection pour le choix de l'entrée. 2 filtres graves et aiguës, et une sortie magnétophone. Circuit imprimé époxy 8 transistors à faible bruit. Face avant disponible.

#### 395 F S 450 **TUNER FM STEREO phase lock-loop**

Permet la pré-sélection de 4 stations. Réglage rapide par 4 boutons. Equipé d'une diode d'accord Varicap, d'un étage d'entrée à FET, et d'un indicateur stéréo à LED.

A utiliser avec tous les équipements audio. Alimentation si nécessaire par transfo 18 V/5 W et composants de redressement.

#### **ALIMENTATIONS STABILISEES**

**TRANSFORMATEURS** 

TYPE	MODULES ALIMENTES	PRIX	18 V/5 W	S 450	39,80 F				
SPM 80	2 × AL 60	79,00 F	24 V/24 W	STEREO 30	59,60 F				
SPM 120/55 2 × AL 80		105,00 F	40 V/72 W	2 × AL 60 ou 2 × AL 80					
SPM 120/65	2 × AL 120 ou		1	ou 1 × AL 120	98,00 F				
8 2	1 × AL 250	105,00 F	55 V/120 W	2 × AL 120 ou 1 × AL 250	134,00 F				

#### ... et pour habiller vos montages **COFFRETS EN TECK DISPONIBLES**

35, rue de la Croix-Nivert, 75015 PARIS - Tél. 306.93,69

... c'est une marque de

	_
	(100
•	(ncs
	3

Veuillez me faire parvenir  ☐ Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres à 1,60 F ☐ Catalogue FANATRONIC, ci-joint 6 timbres à 1,60 F ☐ Le matériel suivant	5	
Frais de Port : ajouter 20 F jusqu'à 1 kg, 30 F jusqu'à 5 kg - Pas d'envoi contre remboursen		
Nom		
Adresse	٠.,	
Code postal Ville		

# SOCIETE **NOUVELLE**



35-37, r. 4'Alsace 75010 PARIS Tél.: 607.88.25/83.21 Métro : Gares du Nord et de l'Est OUVERT

de 9 à 19 h sans interruption Fermé le dimanche

#### **OX 23 B**



Du continu à 6 MHz sur chaque voie BT déclenchée de 50 à 0,1 mS. 

#### **OSCILLOSCOPE PORTATIF**

«CENTRAD 774 D»

#### **DOUBLE TRACE**

Du continu à 15 MHz De 5 mV à 20 volts division en 12 positions BT de 5 m/s à 1  $\mu$ /S en 12 positions

AVEC SONDES 2780 . Le 774 seul 2400 F 

Plus un cadeau-surprise

#### **KE 20 X**



Du continu à 2 MHz; BT relaxée de 10 Hz à 200 kHz.

En kit ......910 F

#### **BST**

Micro DMK712 pour magnéto K7 .....10 F Micro Pro M50, micro canon pour vidéo et super 8 ...250 F Kit Coral 3 voies ......599 F Kit Coral 2 voies ......360 F

**SIGNAL TRACER TS 35** 

TUBES TELE N. et B.

59-23 • 59-11 • 59-26

**AUTORADIO K7 STEREO** 

PO-GO-FM-K7 stéréo. Avec HP.

Sensibilité : 1 mV.

#### **EN EXCLUSIVITE** Multimètre d'atelier

#### «CENTRAD»

100 000 Ω/V

Volts continu. Volts alternatif. Ampères continu. Ampères alternatif

490F PRIX PROMO ..... **CONDITIONS AUX REVENDEURS** 

Haut-parleur PF108 . . . . . 100 F

#### CONTROLEUR **ERREPI**



 Entrée commutable : B.F. faible, B.F. forte, HF. Sortie générée : 1 kHz environ. Puissance de sortie : 2 W. Dim. : 210 x 95 x 140. 

239F

590<sup>F</sup>

#### **CONSOLE REGLABLE**

Pour TV portable. Chaîne compacte, Magnétoscope, etc. Prix ......99<sup>F</sup>

Les deux: 180 F

#### **OSCILLOSCOPES HAMEG**



203 - 307 - 412 PRIX: Nous consulter

**TESTER SONORE** UNIVERSEL

FER à SOUDER «Daher»

25, 35, 45 W avec pannes longue durée ......

51F

41F

#### **JEUX TV**

8 jeux . . . 95 F • 10 jeux . . . . . . 100 F

**MECANIQUES** DE LECTEUR DE K7

Avec têtes stéréo. PRIX ......89 F

#### KITS

OK - IMD - Pack - Amtron Josty - King Electronic, etc. Plus de 300 modèles en stock

#### **RESISTANCES A COUCHE**

1/2 W par 10 ......pièce 0,25 Condensateurs céramique. Par 10 . . . . . . . . . . . . . pièce 0,50

#### CONTROLEUR UNIVERSEL «ETUDIANT»

1 KΩ/V, 10 gammes de mesures Prix ......118<sup>F</sup>

**GRAND CHOIX DE TUBES PROFESSIONNELS** RADIO - TELE **NOUVEAUX ET ANCIENS MODELES** 

Liste sur demande

#### **MINI-PERCEUSE** «PRO 530»

Avec 24 accessoires en coffret

Prix ......149<sup>F</sup>

#### NOMBREUX APPAREILS INDUSTRIELS DE MESURES **VENDUS EN L'ETAT** A PARTIR DE 100 F

Expédition : FRANCO DE PORT METROPOLE pour toute commande supérieure à 100 F

A voir sur place uniquement

#### \*POINTS CADEAUX

Vous seront remis par tranche de 50 F d'achat (liste des cadeaux remis sur demande).

\*Exclusivement pour les achats au comptoir.

#### **EN STOCK** DES MILLIERS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES **AUX MEILLEURS PRIX**

Exemples :		
DIODĖS	BC 238 0,70	DIODES LED
1N 4001 <b>0,90</b>	BC 5581,00	Rectangulaires 2,20
1N 4002	2N 26469,50	Triangulaires 1,30
1N 41480,40	BF 2455,00	Arches2,30

BON A DECOUPER

Je désire recevoir :

- □ Votre catalogue «Mesure» ci-joint 5 F.
- □ Votre catalogue «composants + mesures», ci-joint 15 F.

LIVRES TECHNIQUES :

Remboursable au premier achat. Liste ETSF contre enveloppe timbrée



matériel du cours.



# L'électronique

#### un bon métier qui offre de nombreux débouchés

L'électronique aujourd'hui se développe et pénètre dans toutes les branches d'activité : techniques, industrielles, commerciales...

Dans toutes les professions, on calcule, on mesure, on commande et on règle par l'électronique.

En suivant une formation professionnelle de base en électronique, vous ouvrez votre avenir sur tous les secteurs qui utilisent l'électronique et qui sont parmi les mieux payés!


## Vous étudiez ce dont vous avez besoin dans la pratique.

Ce cours de formation professionnelle de base a été écrit par des ingénieurs spécialisés. Il donne une formation générale indispensable dans les principaux domaines où l'électronique s'est développée. Vous pourrez ainsi vous orienter selon vos préférences vers la radio-télévision, les télécommunications, la Hi-Fi, les radars et radios-navigation, etc., c'est là, une des caractéristiques essentielles de notre cours.

## Faites chez vous des expériences passionnantes.

La théorie s'apprend bien quand on passe vite à la pratique. Notre cours est accompagné d'un matériel expérimental complet qui vous permet : —de faire immédiatement des expériences pour bien assimiler la partie théorique,

réalisation d'un récepteur radio

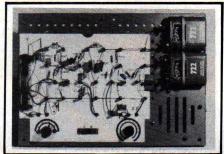

-de réaliser vous-même, sans autre dépense, des circuits et appareils électroniques: convertisseur de tension à transistors, oscillateurs RC et LC, récepteur réflexe à trois transistors, régulateur électronique de tension, multivibrateur (flip-flop), installation d'intercommunication (interphone), orgue électronique, récepteur radio.

Tout le matériel du cours demeure votre propriété.

# Un enseignement agréable à suivre qui ne demande pas de connaissances spéciales.

Notre cours par correspondance permet de comprendre tranquillement l'électronique. Il demande un niveau général égal au brevet ou fin de 3°. Traduit en 4 langues, il est diffusé avec succès dans de nombreux pays européens.

## Orientez-vous plutôt vers un métier qui a de l'avenir.

Prenez dès aujourd'hui une initiative importante pour votre avenir professionnel. L'étude de l'électronique peut améliorer votre situation actuelle et faire de vous un technicien recherché et bien payé.

Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment de ma part, votre documentation en couleur nº 1892 L sur votre cours d'électro-
nique avec expériences pratiques.

NOM (maj.)

PRÉNOM

ADRESSE (code postal)

RETOURNEZ CE COUPON A:
INSTITUT PRIVÉ
D'INFORMATIQUE ET DE GESTION
7, rue Heynen, 92270 Bois-Colombes France

NOUVEAU

# DANS LA COLLECTION FAIRE POUR SAVOIR": L'ELECTRONIC

**FAIRE POUR SAVOIR:** une révolution dans l'édition.

L'idée : une série de volumes très attrayants abondamment illustrés et commentés sur l'une des grandes techniques modernes mais accompagnés en plus de coffrets contenant tout le matériel pour... une application expérimentale immédiate. Voilà ce qu'est la collection FAIRE POUR SAVOIR.

La première collection : l'Électronique.

FAIRE POUR SAVOIR abordera les secteurs les plus variés de la vie moderne. La première collection qui vous est proposée concerne l'Électronique,

de plus en plus présente dans votre vie; vous l'utilisez tous les jours sans bien la connaître. Cette collection comporte 16 volumes reliés pleine toile, 5.000 pages abondamment illustrées, traitant dans des chapitres clairs et parfaitement exposés, non seulement de la théorie de l'Électronique mais surtout de ses

applications pratiques.

Plus de 100 expériences passionnantes à réaliser.

Pour comprendre concrètement les phénomènes de l'Électronique, vous trouverez dans les 15 coffrets de matériel, tous les composants vous permettant d'effectuer plus de 100 expériences.

6 magnifique volumes 1.500 illustrations

Chacune d'elles vient illustrer un sujet traité dans les volumes. C'est une formule originale, enrichissante, mise au point spécialement pour la collection FAIRE POUR SAVOIR par une équipe d'ingénieurs possédant de longues années d'expérience en Électronique.

A monter vous-même : 5 appareils dont un ampli-tuner stéréo.

Après les expériences, les réalisations définitives. Aidés par les directives précises d'un texte clair, facilement assimilable et accessible à tous, vous monterez ensuite, avec toutes garanties de succès des appareils de qualité qui constitueront un véritable laboratoire : un contrôleur de circuits par substitution, un contrôleur universel, un transistormètre, un oscillateur HF modulé et un ampli-tuner stéréo d'excellentes performances. Vous aurez la fierté de les avoir réalisés vous-mêmes, tout en ayant enrichi considérablement vos connaissances en Electronique et, pourquoi pas, acquis une meilleure qualification professionnelle grâce à la collection FAIRE POUR SAVOIR.

L'Électronique dans la collec-tion FAIRE POUR SAVOIR,

c'est l'association de ce matériel et d'une somme remarquable de connaissances techniques en 16 volumes qui doivent absolument figurer dans votre bibliothèque.

Pour une information complète et sans engagement sur l'Électronique dans la collection FAIRE POUR SAVOIR, retournez des aujourd'hui le Bon Gratuit ci-dessous à EURO-TECHNIQUE.

Le matériel omplet pour monter contrôleur de circuit contrôleur universel transistormètre oscillateur H.F. ampli-tune

numer à EUROTE CHNIQUE. Rue Fernand Holwerk. 21000 DIJON.

Part votre en sans engagement de nu part votre en sans en sans

eurotechnique FAIRE POUR SAVOIR Rue F.-Holweck - 21000 Dijon

399

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS

TYPE Nature Polarite				,	Vce F	G	ain	Туре	Équiva	lences
	Nature	Polarité	Pc (W)	Pc Ic max. max.		GFS (mhos)				
			(V) (MHz)	min.	max.	- boîtier	La plus approchée	Approximative		
3 SK 18 et A 3)	Si	N	0,100	0,010 (ld) 15 (BVdss)	0,5		R038	2N 4038	2N 4039	
3 SK 19 3)	Si	N	0,100	0,010 (ld) 15 (BVdss)	0,5	1.7 ST	R038	2N 4038	2N 4039	
3 SK 20 H 3)	Si	N	0,100	0,010 (ld) 20 (BVdss)	0,6	2	T018	2N 3819	MPF 105	
3 SK 21 H 3)	Si	N	0,100	0,010 (Id) 20 (BVdss)	4	11	T018	2N 3819	MPF 105	
3 SK 22 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 18 (BVgss)	7		T072	2N 3819	MPF 105	
3 SK 23 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 15 (BVgss)	6	12	T072	BFR 29	BFS 28	
3 SK 28 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 15 (BVgss)	6	tr's the	T072	BFR 29	BFS 28	
3 SK 29 3)	Si	N	0,080	0,010 (Id) 20 (BVdss)	0,3	TT .	T072	2N 3686	2N 3686 A	
3 SK 30 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 15 (BVgss)	4	Hyll II	T072	2N 3797	2N 3796	
3 SK 30 A 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 18 (BVgss)	4		T072	2N 3819	MPF 105	
3 SK 32 3)	Si	N	0,170	0,015 (Id) 10 (BVgss)	5	10	T072	C 681	C 681 A	
3 SK 35 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 18 (BVgss)	6,3	15	X153	2N 3819	MPF 105	
3 SK 37 3)	Si	N	0,230	0,025 (Id) 8 (BVgss)	7	9,5	T072	3N 177	MPF 106	
3 SK 38 A 3)	Si	N	0,200	0,010 (lg) 12 (BVgss)		of the last	?	BFR 29	BFS 28	
3 SK 39 3)	Si	N	0,250	0,024 (Id) 8 (BVgss)	7	18	T072	BF 246	BF 246 A	
3 SK 40 3)	Si	N	0,250	0,025 (Id) 20 (BVdss)	8		T072	2N 4220	2N 4220 /	
3 SK 41 3)	Si	N	0,250	0,025 (Id) 20 (BVdss)	8		T072	2N 4220	2N 4220 /	
3 SK 45 3)	Si	N	0,330	0,035 (Id) 7 (BVgss)	14		?	3N 152	3N 154	
3 SK 47 3)	Si	N	0,300	0,025 (Id) 20 (BVdss)	10	4 1	T072	40 841	BFR 84	
3 SK 48 3)	Si	N	0,240	0,030 (Id) 18 (BVdss)	8	11	R176	3N 177	MPF 106	
3 SK 49 3)	Si	N	0,350	0,030 (Id) 20 (BVdss)		4.4	T072	40 821	40 822	
3 SK 49 NC 3)	Si	N	0,350	0,030 (ld)	15		R248	40 821	40 822	
3 SK 51 3)	Si	N	0,330	0,035 (Id) 20 (BVdss)	17	0	T072	3N 152	3N 154	
3 SK 59 3)	Si	N	0,300	0,030 (ld) 20 (BVdss)	20	# Lo	T072	40 841	BFR 84	
3 SK 60 3)	Si	N	0,330	0,033 (Id) 15 (BVdss)	11	7 0 15	T072	40 821	40 822	
3 SK 62 3)	Si	N	0,300	0,030 (Id) 20 (BVdss)	20	7	T072	40 821	40 822	
3 SK 66 3)	Si	N	0,350	0,030 (ld)		1	T072	3N 200	BF 963	
3 SK 70 3)	Si	N	360	0,050 (ld) 20 (BVdss)	r-i	1	T072	sans	sans	
3 SK 72 3)	Si	N	0,350	0,030 (lg) 20 (BVgss)	01. 7	) H	R243		e cruciforme	
3 SK 73 3)	Si	N	0,300	0,030 (Id) 20 (BVdss)	20	100/	X176	40 841	BFR 84	
3 SK 76 3)	Si	N	0,210	0,030 (ld) 14 (BVdss)	14	18	R176	MEM 615 A	BFW 12	
3 SK 79 3)	Si	N	0,350	0,012 (lg) 20 (BVdss)	HE.	1 -1	R243	The state of the s	e cruciforme	
3 SK 80 3)	Si	N	200	0,050 (Id) 20 (BVdss)			R2 Y2	3 SK 85		

<sup>3)</sup> transistors à effet de champ (FET)

#### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS

400

TYPE	Nature	Polarité	Pc	lc	Vce max.	F max.	G	Gain		Équivalences	
IIIE	Mature	1 olarite	(W)	(A)	(V)	(MHz)	GF	S (mhos)	boitier L	La plus	
							min.	max.		approchée	Approximative
3 SK 81 3)	Si	N	200	0,035	(ld) 15 (V	(ds)	es les		R2 Y2	3 SK 85	
3 SK 83 3)	Si	N	200	0,033	(ld) 10 (V	(ds)			R2 Y2		3 SK 81
3 SK 85 3)	Si	N	200	0,035	(ld) 15 (V	(ds)	1350		R2 Y2	3 SK 81	Later I
				MISE A	JOUR DE	LA PAGE	269 (N°	373)			
2 SA 100	Ge	PNP	0,060	0,010	40 (Vcb)	10	80		T01	SK 3007	2N 1749
				MISE A	JOUR DE	LA PAGE	271 (N°	373)	1 1		
2 SA 216	Ge	PNP	0,015	0,002	15 (Vcb)	120	20	60	T01	2N 503	AF 115
		11 -		MISE A	JOUR DE	LA PAGE	278 (N°	375)			The Park
2 SA 509 G	Si	PNP	0,600	0,500	30	140		100	X161	2N 3133	BCW 92 A
2 SA 539 S	Si	PNP	0,250	0,200	45	BF	1910	80	T092	BC 307	BC 261
		1		MISE A	JOUR DE	LA PAGE	280 (N°	375)			G. Will
2 SA 608 K	Si	PNP	0,250	0,100	55	180		150	T092	BCW 85	BCW 86
2 SA 608 NP	Si	PNP	0,250	0,100	30	180	L 200 g	150	T092	BC 213 L	BC 214 L
2 SA 608 SP	Si	PNP	0,200	0,100	30	180	121,00	150	B40	BC 415	BC 416
				MISE A	JOUR DE	LA PAGE	282 (N°	376)	3 8		A Company
2 SA 683 NC	Si	PNP	1	1	25	200	60	340	R245	BD 506	2N 1132
2 SA 684 NC	Si	PNP	1	1	50	200	60	340	R245	2N 3467	40 406
							T pare	s,u - r	1	MOTOROLA	12 17 1
2 SA 706-3	Si	PNP	7,9	1	80	120	102	276	B2	BDW 60	BD 140
2 SA 706-4	Si	PNP	7,9	1	100	120	204	442	B2	BD 240 C	2N 6180
			. 1	MISE A	JOUR DE	LA PAGE	283 (N°	376)	1,0	TO VICTOR	1000 VI
2 SA 728 A	Si	PNP	O,XOP	0,100	60	100		35	B40	2N 927	2N 928
2 SA 745 A	Si	PNP	70	8	120	15	30	1 1	T03	BD 544 D	MJE 15029
2 SA 747 A	Si	PNP	100	10	140	15	30		T03	2N 6231	2N 6230
2 SA 749 A	Si	PNP	0,250	0,050	130	40	a they a	80	T092	2N 4888	2S 305
2 SA 761-1	Si	PNP	6,3	2	110	80	50	240	T05	2N 2882	2N 6180
2 SA 761-2	Si	PNP	6,3	2	140	80	50	240	T05	SDT 695-13	SDT 695-0
2 SA 762-1	Si	PNP	15	2	110	80	50	240	T066	BLX 41	PTC 198
2 SA 762-2	Si	PNP	15	2	140	80	50	240	T066	BDX 16	2 SB 546
	Y			MISE A	JOUR DE	LA PAGE	284 (N°	376)			
2 SA 772-1	Si	PNP	0,750	2	16	80	140	- 1 10	R232	BFT 22	2N 5040
2 SA 772-2	Si	PNP	0,750	2	20	80	140		R232	2N 5583	2N 3408
2 SA 773-1	Si	PNP	0,750	1	50	55	98	<b>37</b>	R232	2N 5855	BC 311

# Pour votre amplificateur 10 TURBO, réalisez ce préamplificateur « Minimum »

La réalisation pratique de l'amplificateur programmable TURBO de juin (N° 403) a rencontré un vif succès dont nous sommes ravis. Voici le premier préampli compatible avec les différentes unités de puissance parues dans notre revue. D'autres modèles suivront, mais celui-ci, baptisé « Minimum » est bien le plus économique.

Nous l'avons conçu et réalisé avec des composants courants voire de bas de gamme pour la partie mécanique. Son prix de revient est à la portée de toutes les bourses, mais qu'on se rassure, l'écoute et les qualités attendues sont au rendez-vous.

L'emploi de semi-conducteurs modernes à hautes performances est la cause fondamentale de ses séductions. L'utilisation d'amplificateurs opérationnels standards permet même l'insertion de  $\mu$  A 741 partout, mais uniquement pour le côté pratique car à l'écoute, c'est vraiment moins bon...



# Pourquoi ce préamplificateur « Minimum » ?

Tout d'abord pour le prix, nous l'avons vu. Mais aussi pour relever un défi : réaliser un bon appareil avec des composants non spécialisés, et pour la plupart considérés comme mauvais pour une telle application.

Il se dit couramment que l'ampliop est d'une musicalité douteuse, on précise même qu'il donne un son agressif et enrichit le contenu harmonique de multiples distorsions qu'il génère au gré de sa fantaisie; en un mot, il en rajoute sur la musique.

C'est par une étude attentive que nous avons pu limiter et annuler ces phénomènes. Il a fallu trouver le bon circuit intégré (il y en a aujourd'hui 5 ou 6 très répandus), puis une bonne méthode d'emploi pour optimiser le résultat.

Le « Minimum » emploie des potentiomètres RADIOHM et un rotacteur plastique LORLIN (format potentiomètre). Ces éléments mécaniques et l'inverseur bipolaire APR sont certainement les plus employés pour les montages des revues, aussi avonsnous jugé amusant de les utiliser dans un appareil de qualité : il fallait oser et cela marche bien.

Le standard de raccordement choisi est le DIN que nous croyons majoritaire en Europe, même si le RCA (CINCH) est un peu meilleur en diaphonie (un peu seulement). Rien empêche le lecteur de faire son choix dans une réalisation pratique, puisque le coffret est livré non percé.

D'un volume réduit et d'un coût limité, le TURBO « Minimum » est en fait le préamplificateur « de la crise ». Comprenez par là qu'il se veut à la portée des plus indigents...

# La structure globale de l'appareil

Pour être simple, elle n'en est pas moins suffisante pour les cas généraux d'utilisation. Ainsi le TURBO « Minimum » comporte-t-il trois entrées stéréophoniques :

- ullet PU magnétique (PHONO) 47 k $\Omega$
- tuner (ou auxiliaire) 150 k $\Omega$
- magnétophone quelconque (150 k $\Omega$ ).

Les deux premières sources sont commutées par un rotacteur de sélection alors que le magnétophone est mis en circuit par l'inverseur Source/Monitor permettant la pleine exploitation d'une platine à 3 têtes.

Notons que cet inverseur permet au-delà du monitoring, et du magnétophone lui-même, l'insertion d'un appareil quelconque genre égaliseur, réverbération, écho, réducteur de bruit, etc.

Le synoptique de la figure 1 montre qu'après la clé « Monitor », nous avons placé un correcteur de timbre. La raison en est fort simple : bien qu'un tel circuit donne des courbes laides à l'oscilloscope, la plupart des lecteurs ont souhaité des contrôles graves/aigus, et nous devons reconnaître que toute source sonore imparfaite devient beaucoup plus agréable avec un tel dispositif. Les préamplis à venir disposeront d'une clé LINEAIRE pour shunter le correcteur de tonalité.

Le dernier étage est un amplificateur large bande que l'on pourra éventuellement doter d'un système d'annulation d'offset, ceci dans le but de supprimer la chimique d'entrée de l'ampli TURBO. La tension de sortie est volontairement excessive avec 2 V efficaces soit + 8 dB par rapport au 0 dB = 775 mV que demande l'ampli TURBO. De la sorte, nous pensons possible de saturer tout ampli du commerce, quelle que soit sa provenance.

# Le principe des circuits d'entrée

La figure 2 donne le schéma que nous allons analyser simplement.

Si le rotacteur SW1 est en position PHONO (il y en a deux pour éviter la rouille d'un contact), le circuit est un correcteur RIAA visant à reproduire la courbe montrée en figure 3. En position TUNER, SW1 établit un cir-

PREAMPLI ANNULATION DU OV DC CONTINU DE SORTIE EN OPTIO Aigues auxiliaire 150kΩ Direct CORRECTEUR PREAMPL Sortie ≤ 10kΩ ADAPTATEUR TIMBRE ≥ 2V efficaces D'IMPEDANCE Figure 1 : Synoptique de préamplificateur minimum. Enregistrement Magnéto SW1 (Sélection de source phono ou radio) 2 Source (Monitoring) C4 R<sub>5</sub> Lecture Magnéto R10 6 R<sub>11</sub> Figure 2 : Les circuits d'entrée du préampli « Minimum » (pour une seule voie). 1000 (60 dB) 100 (40 dB) 10 (20 dB) (OdB) 0.1 (-20 dB) 1020 60 100 5001k 2k Fréquence (Hz)


cuit amplificateur linéaire de gain 2 fois en tension.

Figure 3: La courbe de correction RIAA qu'il faut obtenir.

Dans le cas du PHONO, R1 fixe le terme réel de l'impédance de charge nominale (à 1 000 Hz) d'une cellule magnétique courante. Si la vôtre est quadriphonique (CD 4), vous pouvez élever R1 à 100 k  $\Omega$ . La quadri-

phonie étant un peu périmée (hélas) au niveau des disques, R1 vaudra 47 k  $\Omega$ , et nous déconseillons des capacités en parallèle de 50 pF à 390 pF, car le câble de liaison présente une capacité répartie d'au moins 50 pF jusqu'à la platine.

De telles pratiques permettaient, il

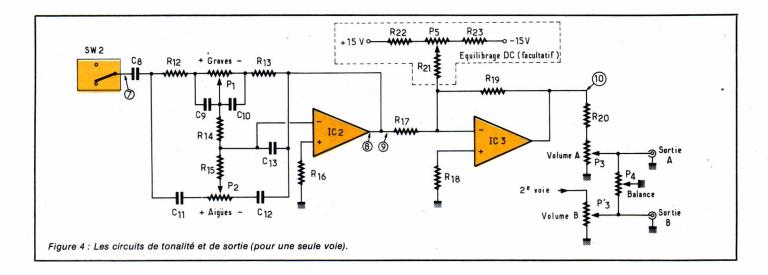

y a encore peu de temps d'accorder une ligne blindée, mais l'effet sur l'aigu était très peu convaincant.


La capacité de liaison C1 isole la cellule de pick-up de quelques millivolts continus que IC1 pourrait porter sur son entrée (+). R3 sert à compenser R6 et R7 pour minimiser l'effet et les dérives thermiques.

La résistance R4 forme avec C2 un filtre supersonique (ou ultrasonique) qui vise à éliminer toute HF indésirable (radio officielle ou privée, Citizen Band avec son tonton, taxis, etc.). Cette précaution, aujourd'hui indispensable, constitue un filtre passe-bas dont l'action est imperceptible en audiofréquences; c'est une limitation de vitesse dès l'entrée.

Le couple Rs avec C3 détermine un pôle de coupure basse aux environs de 15 Hz et C3 offre l'isolement continu/masse. De la sorte, l'ampli IC1 est monté en suiveur pour le continu et l'offset est minimum. Rs et C4 réglent la pente de la courbe après 60 Hz (figure 3). C4 et R7 permettent de définir la section plate entre 500 et 2 000 Hz, tandis que R7 et C5 conditionnent la pente au-delà de 2 kHz. Tout ceci est un peu théorique, mais nous pensons que l'oreille n'y entendra... que du feu.

Avec les valeurs normalisées que nous avons retenues, le gain en PHONO est à 1 000 Hz de 62,72 fois soit 35,94 dB (valeurs calculées comme assez proches de la réalité). L'important ici n'est pas les 4 dB qui manquent, mais plutôt une réalisation soignée de cette section critique.

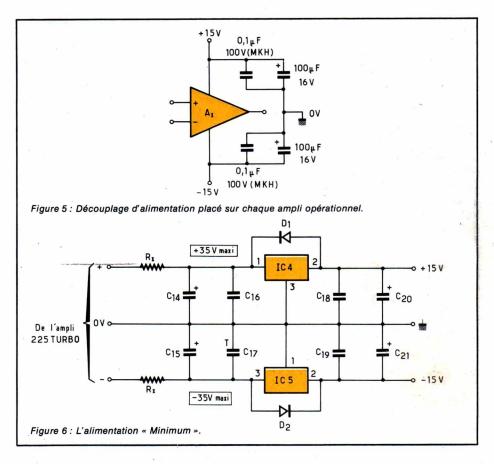Quand on place SW1 en position TUNER, c'est à 150 k $\Omega$  (R2) que l'on fixe l'impédance d'entrée. De la sorte, bien des sources dites AUXI-LIAIRES sont compatibles (son TV, sortie audio de magnétoscope, projecteur cinéma amateur, etc.).



Comme C1 reste en circuit, il n'y a pas à s'inquiéter d'un continu éventuel sur la source raccordée.

Dans cette configuration,  $R_8$  est la seule contre-réaction, donc linéaire, et le gain est proche de 2 fois. C'est à la sortie de IC1 que l'on relie le magnétophone enregistreur. L'impédance de cette ligne est de l'ordre d'un ohm, disons inférieure à  $50\,\Omega$ . Son fil ne sera donc pas blindé, ce qui est pratique à câbler.

Le montage de IC1 respecte la phase du signal d'entrée bien audelà de l'audible, ce qui vaut également pour le circuit du FET Q1. Cet étage est nécessaire pour l'attaque du correcteur de timbre. Il n'a pas de gain en tension, mais en courant ; c'est un simple adaptateur d'impédance de  $150~k~\Omega~$  (R<sub>9</sub>) à  $2.2~k~\Omega~$  (R<sub>11</sub>). Puisque tous les magnétophones du commerce ont une capacité de couplage en sortie, l'attaque de Q<sub>1</sub> est directe, ce qui donne un grave plus net à l'écoute.

R10 et C6 forment le filtre HF désormais inévitable et R10 linéarise la commande de grille du FET aux plus basses fréquences (en compensation de la résistance négative qu'il « verrait »). Ce FET est le produit de qualité Hi-Fi que nous utilisons régulièrement, le 2 N 3822.

Ce montage Drain commun ne s'alimente qu'en 15 V pour le cas où vous mettriez un FET à courant initial (IDSS) très élevé. Si vous disposez d'un lot de 2 N 3819, il faut 1 V continu aux bornes de R11 au minimum pour une bonne limite de saturation à l'entrée.

# Principe du circuit de tonalité et de sortie

C'est C<sub>8</sub> qui établit la liaison capacitive entre les étages, pour un isolement correct entre les sousensembles. C'est le second et dernier couplage par condensateur du TURBO « Minimum » car une telle pratique est mauvaise musicalement (voir notre numéro précédent).

Le correcteur de tonalité est un classique Baxendall qui ne surprendra pas les initiés. La configuration est exactement celle qui était à la mode avec les préamplis à tubes. Ce schéma fut réintroduit en 1969 par Fairchild pour la promotion de son  $\mu$  A 709, et se retrouve partout où l'on fait de l'ampli-op! Il est donné à la figure 4.

Nous avons simplement introduit une compensation supplémentaire par C13 qui est uu shunt HF pour la contre-réaction, ceci contribuant à augmenter la marge de gain et de phase du circuit IC2 au détriment de la bande. Avec cette petite correction aval, nous avons pu passer des signaux carrés vraiment carrés quand les curseurs de P1 et P2 sont à mi-course. Le slew-rate élevé des amplis-op retenus, combiné à l'énorme impédance d'entrée des J-FET (ou MOS pour le CA 3140) poussait à l'overshoot sur les montées et descentes, soit un enrichissement harmonique indésirable que nous avons éliminé franchement par C13.

La résistance R<sub>16</sub> vise à équilibrer l'ampli-op en continu; elle représente la valeur de l'impédance vue par l'entrée (—) qui paraît un maximum pour un bon rapport signalbruit ( $P_1$  et  $P_2$  font  $100~k~\Omega$ ). Notez enfin que le correcteur avec IC2 inverse la phase des signaux BF.

C'est pourquoi l'amplificateur IC3 est également inverseur de phase, et à la sortie tout rentre dans l'ordre sur ce point. Le circuit de IC3 sous la partie en pointillé est extrêmement classique. Il donne un gain en ten-

sion de 8 fois environ, avec des valeurs de résistances convenant à un ampli-op bipolaire à fort courant d'entrée. R19 équilibre l'entrée (+) de IC3 comme dans l'étage précédent.

En sortie, on traverse R<sub>10</sub> pour parvenir au bouton de volume (P<sub>3</sub>). Il y a au moins trois bonnes raisons à cela:

- on évite ainsi un court-circuit en sortie de IC3 pour certaines positions de volume et de la Balance (P4),
- en modifiant R20 (3,9 k  $\Omega$ ) vers les 10 k  $\Omega$ , on programme la tension de sortie maximum vers l'amplificateur,
- enfin, en divisant la tension de sortie de IC3 sur le potentiomètre, on réduit d'autant le bruit et les distorsions qu'elle contient!

La configuration Volume-Balance représentée est très classique mais signalons que P3 er P4 ont de faibles valeurs ( $10~k~\Omega$  et  $22~k~\Omega$ ) pour une meilleure linéarité de piste, et qu'un courant non négligeable y circule évitant ainsi l'encrassement mécanique. Nous en avons vu l'importance le mois dernier.

Dans la section en pointillé se trouve un circuit d'annulation d'offset en sortie qui évite les crachements des potentiomètres, et permet également la liaison directe à l'ampli 225 TURBO. Toutefois, avant de supprimer ses chimiques d'entrée, on mettra bien au point le préampli, l'auteur ne conseillant ceci qu'aux lecteurs très avertis.

Notre circuit d'offset est un peu inhabituel mais possède deux avantages déterminants :

il évite le circuit connu pour chaque référence d'ampli-op en permet-

tant l'universalité : les broches spécialisées ne sont pas toutes les mêmes suivant les produits employés,

• il dérive moins en température que le circuit traditionnel et n'altère pas les performances dynamiques des transistors différentiels d'entrée.


Pour clore la section BF, indiquons que nulle alimentation ne figure (sur les schémas que nous venons d'étudier) pour les amplis-op;c'est à la seule fin d'éviter des schémas illisibles. Le montage exact se trouve en figure 5. C'est le seul moyen de tirer la quintessence d'un amplificateur opérationnel en Hi-Fi : il faut un chimique pour les basses et moyennes fréquences ( $100~\mu$  F est un minimum) puis un polycarbonate ou un céramique ( $0,1~\mu$  F) pour les fréquences élevées (le MKH est excellent).

L'ensemble placé sur une ligne 15 V stabilisée donne la plus basse impédance d'alimentation vue par le circuit intégré, soit la meilleure réponse dynamique.

# La section alimentation « Minimum »

C'est presque une récréation comme le prouve la figure 6. IC4 et IC5 sont des « trois pattes » 7815 et 7915, et les composants associés sont leurs sécurités.

Insistons d'entrée sur le seul danger existant avec cet ensemble TURBO + « Minimum » : l'ampli ne doit pas donner plus de 2 × 35 V au préampli, sinon les 7815 et 7915 cla-

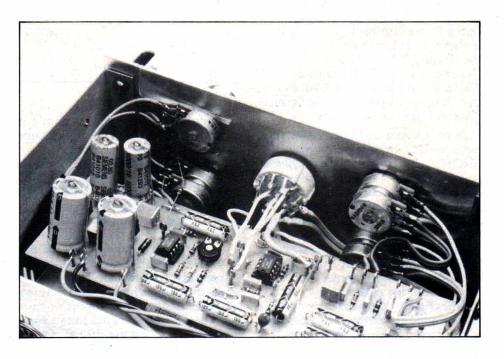

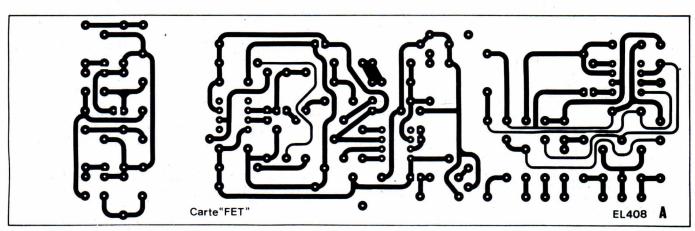


Figure 7 : Tracé du 1er circuit imprimé.


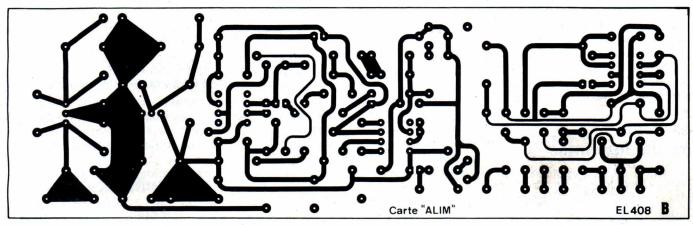


Figure 8 : Tracé du second circuit imprimé.

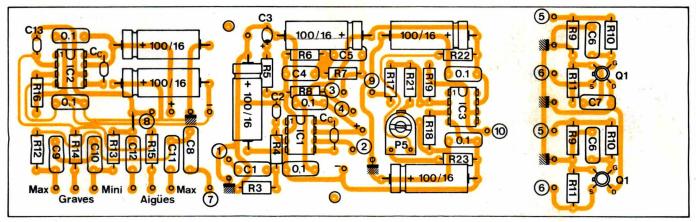

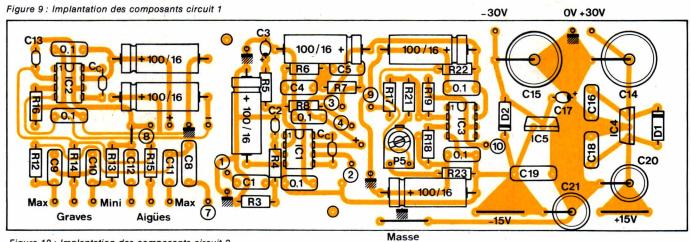


Figure 10 : Implantation des composants circuit 2.

#### quent, et bien des choses onéreuses les imitent...

Nous avons baptisé Rx la résistance chutrice qui s'impose dans le cas d'une alimentation  $2 \times 36$  à  $2 \times 60$  V (amplis de 50 à 120 W/8  $\Omega$ ). Elle est inutile dans le cas courant : l'auteur a programmé son ampli à  $2 \times 40$  W/8  $\Omega$  soit  $2 \times 33$  V d'alimentation, et tout va bien (même très bien).

Les condensateurs C16 à C19 ont des valeurs imposées par le constructeur, et elles diffèrent pour un 7815 et un 7915 qui ne sont pas vraiment symétriques. Pour corser la plaisanterie, notons que leurs brochages sont différents, mais sans insister, récréation oblige.

Seules les diodes D<sub>1</sub> et D<sub>2</sub> attirent l'attention: elles s'imposent pour la protection contre une polarisation inverse des régulateurs à la coupure du courant, à cause des nombreux chimiques sur les lignes ± 15 V.

# Les deux circuits imprimés

Pour entrer tant de choses dans le coffret ESM EC 20/08 FÅ, nous avons dû recourir à deux cartes qui seront superposées lors de la réalisation. Chacune porte un canal BF, et il reste de la place au bout. Alors l'une porte les alimentations (celle de dessus), et l'autre les adaptateurs à FET (carte du fond).

Volontairement, nous avons implanté chaque ampli-op de façon indépendante. Ceci pour obliger à une distribution d'alimentation par fils séparés qui se retrouvent au point de départ  $\pm$  15 V.

Les tracés que nous publions en figures 7 et 8, puis en figures 9 et 10, donnent les tracés des cartes « FET » et « ALIM » et l'implantation de leurs composants. Un élément qui se retrouve sur l'autre canal porte le même numéro. La reproduction des cartes est laissée à votre habileté, et toutes les méthodes conviennent, y compris l'inévitable stylo spécial.

Pour la pose des composants, il y a un ordre de travail. Vérifiez tout d'abord que deux trous de 3,5 mm permettront la fixation de chaque carte. Posez ensuite les straps en fil rigide (queue de composant). Il y en a un sur la carte « FET » et quatre sur la carte « ALIM » (dont le + 15, le 0, le - 15 V).

Soudez ensuite toutes les résistances, puis D1 et D2, les MKH, les

condensateurs céramiques, les  $100~\mu$  F/16 V, etc. Quand tout est fait, le passif est en place, l'actif manque. Contrôlez bien le sens des chimiques dans la section alimentation, les tantales goutte sont-ils bien orientés?

Si tout est bon, soufflez un peu et lisez la suite, le tableau de sélection des semiconducteurs mérite un examen. Tout n'y est pas, mais ce qui y figure fonctionne bien ou très bien.

#### Le tableau de sélection Le TL 071 de Texas Instruments

Connu, disponible et performant, il permet un résultat excellent à un prix intéressant. Au hit-parade de l'auteur, c'est le numéro 2. Ce Bifet faible bruit semble tout indiqué pour l'audio et le prouve.

#### Les LF 356 et 357 de National Semiconductor

Excellents produits, densité de bruit très faible et large bande passante. Le LF 357 qui est « décompensé » ne fonctionne que pour l'étage final (IC3). Hélas, la consommation est élevée et il faut un clips pour IC4 et IC5. Numéro 3 au hit-parade, à cause de son prix un peu moins bon. Notez que le LF 357

	Fairchild	Motorola	National Semi- conductor	RCA	RTC Signetics	SGS	Siemens	Texas Instru- ments	Thomson
A1, A2, A3  Amplis  Op utilisables en Hi-Fi	μ AF 771 TC	LF 356 C LF 357 C	LF 356 N LF 357 N	CA 3140	NE 5534 AN TDA 1034 NB LF 356	AUTRES	LF 356 N LF 357 N	TL 071 CP LF 356 CP LF 357 CP NE 5534 AP	TDB 0351 DP
	μ A 78 M 15 UC μ A 78 M 15 U1C μ Ä 7815 UC	-	LM 340 T 15	~		L 7815 CV	TDB 7815 T	μ A 78 M 15 C μ A 7815 C	SFC 2815 LEC SFC 2815 EC
	μ A 79 M 15 UC μ A 79 M 15 UIC μ A 7915 UC	MC 7915 CT	LM 320 T 15					μ A 79 M 15 C μ A 7915 C	TDB 2915 SP
Q1 FET faible bruif (IDSS entre 2 et 10 mA)		2 N 3822 2 N 4222 A	2 N 5163 2 N 3638		BF 245 1, B BF 256 A, B BC 264 A, B, C,			2 N 3822 2 N 4222 A	2 N 3822 2 N 4222 A

<sup>—</sup> Les produits en gras sont utilisés sur la maquette de l'auteur

avec 50  $V/\mu$ s et 20 MHz gain X bande « grimpe aux arbres ».

#### Le NE 5534 AN/TDA 1034 NB de RTC

Ni MOS, ni FET, cet ampli totalement bipolaire est une réussite technique surtout dans les **versions triées** (**suffice AN ou NB**) qui ont une densité de bruit de 4 nV/VHz. Mais, il est cher pour l'amateur, et donc  $4^e$  au hit-parade de l'auteur. Existe maintenant chez Texas et Exar (XR 5534 ACP). Notre circuit imprimé à prévu la compensation de 18 pF nécessaire pour IC1 et IC2 car il faut un gain  $\geq 3$  pour que cet ampli s'en dispense (cas de IC3).

#### Le CA 3140 de RCA

Le seul BIMOS du tableau, c'est lui. Ses grandes qualités ne sont pas fondamentales pour la Hi-Fi. Pour IC2, il ne risque pas de changer le Baxendall. Sinon, nous craignons le silence de ses caractéristiques... sur le plan du bruit. Numéro 5 au hitparade de l'auteur.

#### Le TAB 0351 DP de THOMSON

Sur le papier, il est rapide, silencieux, consomme peu (très peu) et ne coûte pas très cher. Hélas pour le cocorico, nous ne l'avons pas encore écouté à l'heure ou nous écrivons ces lignes : sera-t-il le numéro 1?

#### Le $\mu$ AF 771 de FAIRCHILD

Lui est un QUADRAFET et ses caractéristiques sont celles du TL 071. Mais un procédé spécial de fabircation permet à Fairchild de mieux reproduire les J-FET d'entrée avec une structure en croix. Donc, tous sont des faibles bruits. Le fabricant n'en fait pas d'autres, et par conséquent, ils ont peut-être le meilleur prix du marché, vu la quantité fabriquée. Pour l'auteur, c'est le meilleur rapport qualité/prix, et le  $\mu$  AF 771 TC est son numéro l du moment. On poura lire Electroniques Applications n° 17 et 18 pour une étude poussée de cet ampli.

#### Le $\mu$ A 741 de TOULEMONDE

C'est le concurrent NUL pour notre application Hi-FI: sur le plan du bruit, on peut en trouver (en triant) qui semblent corrects, mais la bande passante... se résume presque à celle du téléphone. La raison en est la double faiblesse en slew-rate et produit gain x bande. Rien ne vous

empêche de vous dépanner ou de tester votre circuit avec cela: à 1 000 Hz, en sinus, c'est tout bon sur les appareils de mesure. A l'écoute, c'est le numéro NUL du hit-parade.

# La finition des cartes imprimées

Avec les composants actifs en place, et les circuits intégrés soudés plutôt que posés sur supports, les cartes « FET » et « ALIM » sont complètes. On suppose que vos amplisop sont identiques sur les deux voies étage par étage, et ce quels qu'ils soient en A1, A2 et A3. Pour vous aider, la figure 11 vous donne les brochages des composants que nous avons utilisés.

En retournant les circuits imprimés, câblez en fil souple les points + 15, 0, - 15 de chaque ampli-op et réunissez les extrémités de même nature. Soudez provisoirement deux potentiomètres de  $100~\rm k~\Omega$  pour les graves et aigües. De la même façon, portez le point 7 à la masse et reliez 8 et 9 ensemble. Ces points sont les repères de câblage indiqués sur les schémas de principe et d'implantation.

En portant le point  $10\,\grave{a}$  la masse à travers une résistance de  $8.2~k~\Omega$ , vous achevez le montage en continu de chaque circuit imprimé. Reliez tous les fils + 15, 0, - 15 aux straps d'alimentation de même nom sur\*la carte « ALIM ». Avec une alimentation stabilisée de  $2\times20~V\,\grave{a}~2\times33~V$  (peu importe), mettez sous tension les circuits  $IC_2$  et  $IC_3$  complets.

Un voltmètre (numérique de préférence) en position 2 V continus sera placé entre le point 10 et la masse. Réglez alors P5 sur chaque carte pour lire OV, en finissant sur l'échelle 200 mV continus du voltmètre. Si vous n'y parvenez pas avec P5 de l k  $\Omega$  à 4,7 k  $\Omega$ , portez sa valeur à 10 k  $\Omega$ . Quand les deux canaux sont à OV de sortie, le réglage peut être figé par une goutte de vernis à ongles sur P5.

# La préparation du châssis

Elle commence par le perçage du coffret ESM selon le plan proposé en figure 12. Cette opération sera simplifiée avec une perceuse sensitive d'atelier, et nous conseillons aux lec-

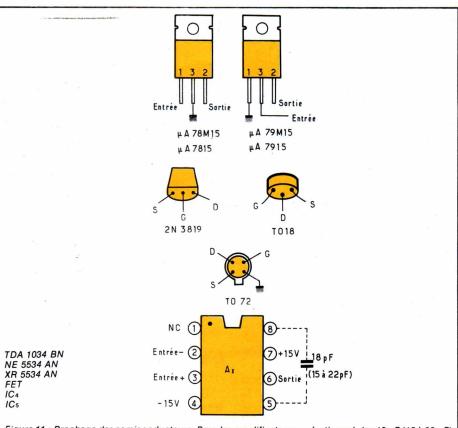


Figure 11 : Brochage des semiconducteurs. Pour les amplificateurs opérationnels les 18 pF (15 à 22 pF). Seulement pour IC1 et IC2

teurs non équipés de contacter un professionnel. Notez que le document à l'échelle l peut être photocopié puis placé sur les façades pour un pointage au poinçon simple et rapide.

Le coffret percé sur les façades, il convient de les équiper de leurs composants mécaniques avant de monter les flancs. Pour la face arrière, on veillera à poser une cosse à souder par banane d'alimentation, et on s'assurera que la douille 0v est bien serrée au châssis dont elle constituera le seul point de masse.


Avec un fer bien chaud (370 °C à 400 °C) et du fil rigide étamé, câbler les masses des 3 entrées à la cosse 0v. Ces liaisons directes sont importantes pour un bon rapport signalbruit. La DIN de sortie n'a pas besoin de masse, car celle-ci est câblée dans l'ampli TURBO et arrive par le blindage du câble de liaison.

Sur la face avant, câbler en fil ordinaire les liaisons entre Volume et Balance, puis monter des longueurs de 10 cm de fil en nappe 3 conducteurs sur les potentiomètres de graves et d'aigües. Assemblez le châssis en fixant les parois, poignées, etc. Etablir maintenant les liaisons en blindé stéréophonique entre la DIN PHONO et le rotacteur SW1 (2 cosses consécutives), puis entre la DIN TU-NER et SW1 (1 cosse) pour chaque canal. Faire passer ces blindés le long des parois latérales pour ne pas être gêné ensuite, la figure 13 donne le branchement à réaliser sur les fiches DIN.

Ce câblage sera complété par la pose de résistances 47 k $\Omega$  (R<sub>1</sub>) et 150 k $\Omega$  (R<sub>2</sub>) sur les DIN PHONO et TUNER respectivement. Voyez les photographies pour toutes ces opérations.

Après avoir percé le fond du coffret de deux trous (3,5 mm) permettant la fixation centrée des cartes imprimées, posez une feuille de plomb sur ce fond. Ce conseil permettra à ceux qui mettront le « Minimum » sur l'ampli TURBO de ne pas être gênés par le 50 Hz induit par le torique de l'ampli dans les câbles et composants RIAA. A défaut, on pourra poser le « Minimum » sur des tôles magnétiques (contrôlez-les à l'aide d'un aimant quelconque), elles-mêmes placées sur le coffret de l'ampli 225.

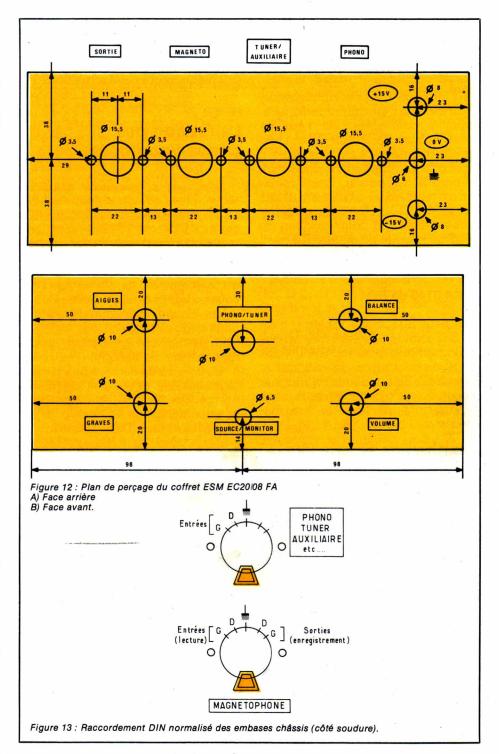Soudez un fil ordinaire de bon diamètre entre la douille OV et le point de masse du potentiomètre de Volume (soit le curseur de celui de Balance), et câblez les liaisons entre la DIN de sortie et les cosses extrêmes



de la commande de Balance. Ces deux fils souples (non blindés) seront également plaqués contre la paroi latérale, voire fixés par un ruban adhésif.

#### L'interconnexion finale

La carte « FET » sera fixée par entretoises ou écrous à 5 mm du fond environ. Emboîtez alors ce fond équipé dans le châssis préparé cidessus. Le câblage sera fait à l'appui

des documents qui précisent l'attribution des cosses à souder. Il faut être très attentif à ne rien oublier avant de passer à la carte supérieure.

Le câblage est facilité par le petit nombre de fils blindés. En fait, seuls les signaux d'entrée qui ne sont pas traités seront acheminés sous blindé.

En effet, presque tous les autres signaux sont à basse impédance, sauf la section correcteur de tonalité mais ses liaisons sont courtes. La cosse 10 sera reliée par une résistance en l'air au potentiomètre de volume (R20 et P3).

L'inverseur de monitoring est maintenant câblé à moitié, et nous conseillons de préparer des longueurs de fils un peu supérieures pour l'autre canal dont une extrémité sera soudée immédiatement pour des raisons d'accessibilité. Les fils + 15, 0, - 15 de la carte « FET » restent libres pour l'instant.

Posez alors deux écrous sur les vis de fixation à 10 mm environ de profondeur. Placez la carte « ALIM » sur ces écrous et fixez-la avec deux autres. Câblez comme précédemment avec beaucoup de soin et d'observation. Ce travail ingrat ne sera fait qu'une fois pour toutes.

Raccordez sur les straps d'alimentation tous les fils + 15, 0, - 15 que vous rencontrez. Reliez, enfin les cosses + 30, 0, - 30 aux douilles correspondantes et posez R20 entre cosse 10 et P3: c'est fini et il faut contrôler le tout.

Essayez au laboratoire votre préampli « Minimum » avant de l'installer sur le 225 TURBO. Avec un oscilloscope, vérifiez qu'en approchant le doigt de la DIN PHONO, un 50 Hz quelconque apparaît en sortie. En l'absence de sollicitation, cette entrée PHONO ne doit pas présenter de bruit de fond basse fréquence,

sinon il manque certainement une masse sur la carte, ou si elle accroche en HF, il y a au contraire une boucle de masse.

Un montage attentif doit donner, entrée en l'air, un bruit en PHONO de l'ordre de 10 m V crête à crête en sortie, Volume ouvert à fond. En TUNER ou MAGNETOPHONE, on est aux limites de l'oscilloscope. Vérifiez enfin avec un sinus à 10 kHz sur TUNER que la commande Aiguës est bien active, puis avec une fréquence basse de l'ordre de 100 Hz, contrôlez les Graves.

Quand le « Minimum » a été bien contrôlé, on le raccorde au 225 TURBO par trois cordons de couleurs distinctes, et en veillant aux polarités des douilles. Un cordon DIN stéréo blindé se charge de la BF, et il est possible d'allumer l'ensemble quand la ou les sources sonores sont également branchées.

A la mise sous tension, nul claquement malgré la puissance en jeu. A la coupure, il faut attendre quelques instants la décharge des chimiques avant de rallumer le cas échéant, sinon un verrouillage (sans danger) est possible du préamplificateur « Minimum ». Cette manipulation n'est pas habituelle en pratique, mais il faut le savoir pour être rassuré.

#### Quelques détails de plus


Le mystère TURBO nous interdit de publier des chiffres qui, nous l'avons dit, concernent le laboratoire et non l'écoute. C'est à vous de relever les performances qui vous intéressent le cas échéant.

Mais il faut noter un point évident sur toute installation de qualité (cellule, enceintes) et qui ne surprendra pas les habitués: la position centrale des correcteurs Graves et Aigües donne et elle seule une grande écoute. Ce sont donc des accessoires et non des nécessités, sauf carence importante d'un des maillons de la chaîne.

Certains lecteurs ayant souhaité connaître le matériel de l'auteur, il avouera que ses enceintes sont « maison » et visent à reproduire la qualité des Sampan 311 Cabasse, avec un grave plus abondant. Les voies médium et aigües sont des dômes de Audax, qui sont tous décentrés depuis les essais « en puissance ».

La platine est une Transcriptor Hydraulic de 1969 avec le bras unipivot John Mitchell et une ADC XLM à 0,5 grammes. C'est la platine vue dans « Orange Mécanique », et celle de l'auteur a été vue dans le film « Fantasia chez les ploucs ». Voilà. Le mois prochain, un préampli ultra-plat.

D. J.

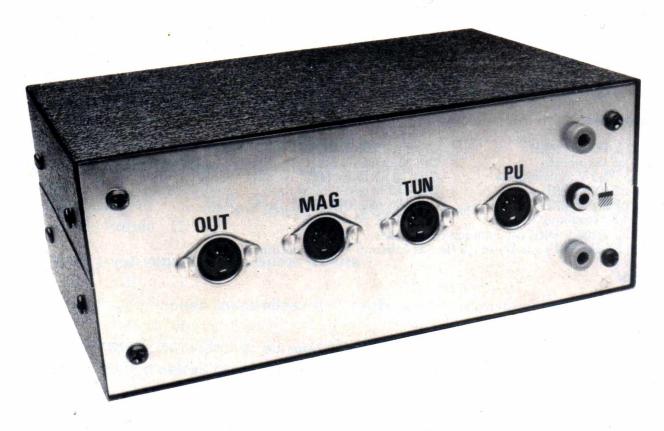

#### Nomenclature alimentation et divers

#### Résistances

0,5 à 1 W

 $R \times (si \text{ nécessaires}) de 680 \Omega à$ 1.2 kΩ (INUTILES AVEC LE 225 TURBO)

#### **Potentiomètres**

 $P_1: 2 \times 100 \text{ k}\Omega \text{ LIN}$  $P_2: 2 \times 100 \text{ k}\Omega \text{ LIN}$  $P_3: 2 \times 10 \text{ k} \Omega \text{ LOG}$  $P_4: 1 \times 22 k\Omega LIN$ 

#### **Switches**

SW<sub>1</sub>: Rotacteur économique format potentiomètre 4 × 3 positions

SW2: double inverseur stable genre

APR, C et K, SECMÉ, etc.

#### Condensateurs

 $C_{14}: 470 \,\mu\text{F}/40 \,\grave{a}\,63 \,\text{V}$  chimique C<sub>15</sub>:  $470 \mu F/40 \approx 63 V$  chimique  $C_{16}: 0.33 \,\mu\text{F}/100 \,\text{V MKH}$  $C_{17}: 3.3 \,\mu\text{F/35} \text{ V tantale perle}$ 

C<sub>18</sub>: 0,1  $\mu$ F/100 V MKH C<sub>19</sub>: 1  $\mu$ F/100 V MKH

 $C_{20}: 1000 \,\mu\text{F/16 V chimique}$  $C_{21}$ : 1 000  $\mu$ F/16 V chimique (ATTENTION: à la tension de 35 V pour C17).

Tous les découplages chimiques sont des  $100 \mu F/16 V$  et les mylars des 0,1 µF/100 V MKH

#### Circuits intégrés régulateurs TO 220

 $IC_4 : \mu A 78 M 15 ou \mu A 7815$ IC<sub>5</sub>:  $\mu$ A 79 M 15 ou  $\mu$ A 7915 (voir éventuellement notre tableau d'équivalences).

#### **Autres semi-conducteurs**

 $D_1 = D_2 : 1 N 4002 à 1 N 4004$ 

#### **Divers**

- coffret ESM EC 20/08 FA
- 4 embases DIN (LUMBERG)
- visserie 3 × 20 et 3 × 40 mm
- 3 bananes châssis dont une NON ISOLEE (pour la masse)
- 1 m de fil blindé 2 conducteurs
- 1 m de fil rigide étamé 0,7 mm
- 3 m de fil souple 0,5 mm ou 1 m de câble en nappe à 3 conducteurs
- 5 boutons avec repère si possible
- un jeu de cosses à souder

 $R_{21}:10\ M\Omega$ 

R23: 10 kΩ

R<sub>22</sub>:  $10 \text{ k} \Omega$  voir texte

••• un peu de persévérance pour le câblage!

#### Nomenclature section BF (pour 1 canal)

#### Résistances

 $R_1:47 k\Omega$  $R_2: 150 \text{ k} \Omega$ R<sub>3</sub>: 820 k Ω  $R_4: lk\Omega$  $R_5: l k \Omega$ Re: 680 k Ω  $R_7:51 k\Omega$  $Rs: lk\Omega$ Re: 150 k Ω  $R_{10}:220\,\Omega$ 

R11: 2,2 k Ω R12: 10 k Ω R13: 10 k Ω R14: 10 k Ω R15: 3,3 kΩ

R16: 68 kΩ R17: 10 k Ω R18: 8,2 k Ω R19: 82 k Ω

R20: 3,9 k Ω à 8,2 k Ω

Ps: (voir texte) ajustable horizontal PIHER 10 k  $\Omega$ 

#### Condensateurs

 $C_1: 0.22 \,\mu \, F/100 \, V \, MKH$ C2: 100 pF céramique  $C_3: 22 \mu F/6,3 V tantale perle$ C4: 5,6 nF/400 V MKH Cs: 1,5 nF/250 V MKH C<sub>6</sub>: 470 pF céramique

 $C_8 : 1 \mu F/100 V MKH$ C9: 33 nF/250 V MKH C10: 33 nF/250 V MKH C11: 3,3 nF/250 V MKH C12: 3,3 nF/250 V MKH C13: 10 pF céramique

 $C_7: 0.33 \mu F/100 V MKH est commun aux 2 voies$ 

C COMPENSATION pour IC1 et IC2 (le cas échéant) = 18 pF céramique

#### **Transistor**

FET

Q1: 2 N 3822 (préféré) ou équivalent du tableau

Circuits intégrés

 $IC_1 = IC_2 = IC_3$ :  $\mu$  AF 771 TC (FAIRCHILD) ou TL 071 CP (Texas Instruments) ou TDA 1034 BN (RTC) ou NE 5534 AN (RTC et Texas) ou XR 5534 AN (EXAR) ou... consultez le tableau et le texte

• Supports 8 pins (en cas de tri uniquement, sinon soudez).

Radio Plans - Electronique Loisirs Nº 408

Cela fait maintenant six mois que R.PE.L. peu modifié son contenu. Nous pouvons initiative s'est révélée bonne et nécéssait Toutefois, pour nous permettre de mieux d'essayer de répondre au mieux à vos as nécessaire de temps en temps.  Aussi, nous vous demandons de bien voule et nous le retourner à l'adresse indiquée er vos suggestions car un questionnaire est l'électronique de loisirs par ailleurs est idées, des connaissances et pourquoi pas plus pragmatique, l'association de lecteu l'approvisionnement de certains composas sur la question.  1) Homme  Femme  21 à 29  2) Votre âge  50 ans et 50 ans	dire que dans l'ensemble cette re si l'on en juge par les résultats. c vous connaître, amis lecteurs, et spirations, une enquête s'avère  cir répondre au questionnaire ci-joint n n'omettant pas de nous faire part de t toujours incomplet. un excellent moyen d'échanger des de lier des contacts Sous un aspect urs permettrait peut-être de faciliter ants. Nous aimerions avoir votre avis
	No concernant per l'électronique
4) Catégorie socio-professionnelle	Ne concernant pas l'électronique  — Profession libérale □
Concernant l'électronique	
— Cableur 🗆	— Cadre □
— Technicien 🗆	— Commerçant, artisan □
— Agent de maîtrise □	— Employé, ouvrier □
— Cadre et ingénieur □	— Etudiant □
— Autre □	— Divers □
5) Etes-vous un lecteur régulier de R.P. Oui Non D  6) Depuis quand lisez-vous R.PE.L.?	E.L. ?
7) Comment vous procurez-vous R.PE	.L. ?
Par abonnement	
Gare	
Kiosque (rue) □	
Maison de Presse □	
8) Conservez-vous R.PE.L. après lecti	ure?
Oui 🗆 Non 🗆	
9) D'autres personnes lisent-elles votre	e exemplaire ?
Oui   Non	
Si oui, combien ?	
	os et lesquelles ?
10) Lisez-vous d'autres revues techniqu	es et lesquelles ?
Oui Non	
Titres:	医眼毒性 医腱囊 的复数化 化正常流光 经正常 医二氏

	Beaucoup	Moyen	Peu	
Electronique domestique				
Applications BF				
Jeux électroniques, gadgets				
HF et CB			1000	
Réalisation d'appareils de mesure Jeux de lumière	国际企用证据 医水流			
Schémathèque ou fiches techniques				
Dossier matériel (multimètres, oscillo				
Publicités				
Technique				
Info, nouveautés				
Photo				
12) Quelles rubriques souhaiteriez-v	ous trouver plus	souvent dan	s R.P E.L. ?	
Radio commande				
Micro informatique				
Autres				
13) Quel temps consacrez-vous à vos	s loisirs électronic	nues ?		
(par mois)	o rototto tit	4400 .		
14) Appréciez-vous le service des cir	culte imprimée 2			
Oui   Non   Non	cuits imprimes :			
15) Quelle somme pouvez-vous invest	tir on movenne de	ne uno ráplica	ation 2	
		iis une realise		
16) Disposez-vous d'un laboratoire ?				
Oui 🗆 Non 🗆 Bien équip		te 🗆		
17) La publicité vous guide-t-elle pou	ir vos achats?			
Oui 🗆 Non 🗆				
18) Comment achetez-vous ?				
Directement en boutique □ F	Par correspondant	ce 🗆		
19) En général, trouvez-vous facilem	nent les composa	ints que vous	cherchez?	
Oui   Non				
20) Montez-vous de préférence :				
Des kits ☐ Des montages parus da	ans les revues	Vos étude:	s personnelle	S
En réalisez-vous pour des amis Oui			e konstruentski s	\$13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10
		1.2		
21) Appréciez-vous la nouvelle prése		·L· f		
Oui 🗆 Non 🗆 Pourque				

I.



## **ECOLE CENTRA** des Techniciens **DE L'ELECTRONIQUE**

Etablissement Privé d'Enseignement à distance

12, RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TÉL. : 261.78.47

à découper ou à recopier

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, le guide . Envoi effectué gratuitement à des Carrières Nº 111 PR destination de la France Métropolitaine et d'Outre-Mer ou contre un *mandat international* de FF 15 pour frais d'envoi à l'Etranger.

(envoi également sur simple appel téléphonique 261.78.47) Nom

Adresse

(Ecrire en caractères d'imprimerie)

COMPOSANTS ELECTRONIQUES / MICRO-INFORMATIQUE

34, rue d'Arènes, 25000 BESANÇON/FRANCE Tél. (81) 81.02.19 et 81.20.22

COFFRETS ESM DISPONIBLES

Réf. : ET 32/11 : 135 TTC. Dim. 300x100x210 mm PERCÉ ET SÉRIGRAPHIÉ POUR AMPLI STÉRÉO

CIRCUITS IMPRIMÉS RADIO PLANS DISPONIBLES

PAN 2200 : 690 TTC MULTIMETRE DIGITAL, PLUS D'ERREUR DE MANIPULATION, AVEC SON

CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE

PAN 3003 : 680 Fπc

MULTIMETRE ELECTRONIQUE A TRES GRANDE SENSIBILITE. ANALOGIQUE. NOMBREUX BANCS D'ESSAIS DANS LA PRESSE SPECIALISEE. 1 MΩ/V = ~

MAJOR 20 K : 347 mc LE BEST-SELLER DES MULTIMETRES

PREMIERE MARQUE EUROPEENNE DE DETECTEURS DE METAUX

**DETECTEURS DISCRIMINATEURS:** 

TR 770 : 1770 fπc TR 1200 : 3150 fπc TR 2200 : 3760 TTC



♠ METALLOSCOPE 100+200

Détecteur tous métaux. 2 couronnes Ø 17 et Ø 34. Système d'accord automatique. Détecteur visuel et acoustique.

Prix de l'ensemble


**593**<sup>F</sup>πc

DISTRIBUTEUR (x commodore



VENTE PAR CORRESPONDANCE - CHEQUE A LA COMMANDE MAGASIN OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE

Ir.

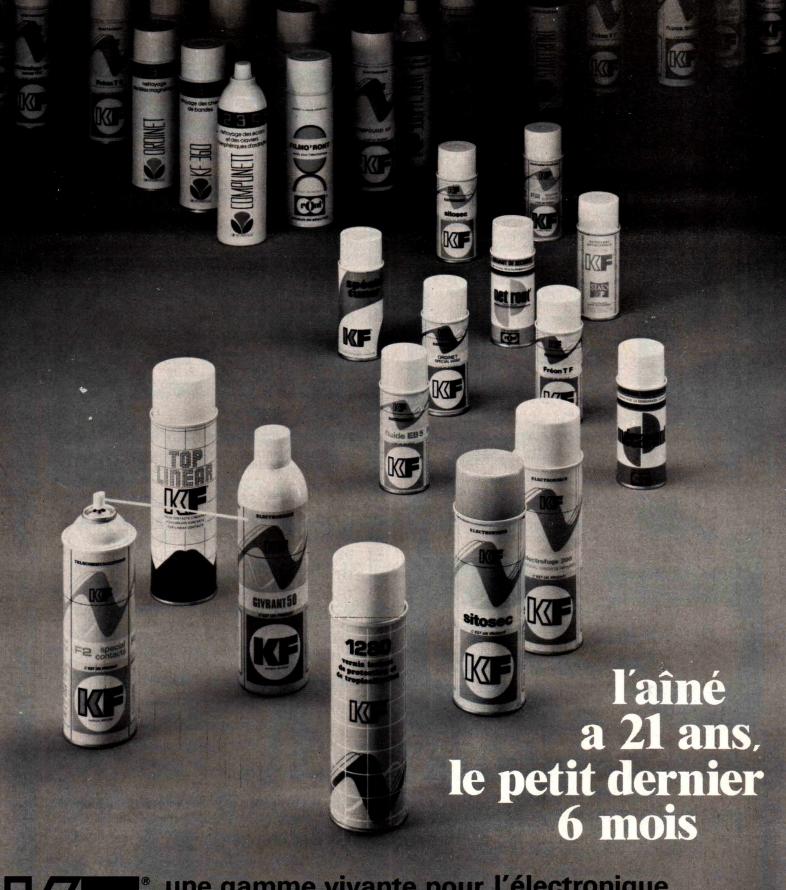

une gamme vivante pour l'électronique.
341 produits de qualité, conçus et fabriqués en France dans ses usines.

résout efficacement tous vos problèmes de maintenance et de fabrication.

le seul vrai spécialiste digne d'une confiance totale.


## Scrabble time-set



Comme beaucoup de jeux de réflexion (Echecs - Dames, etc.), le Scrabble suit des règles strictes lorsque l'on aborde la compétition.

Chaque joueur dispose d'un même tirage de sept lettres et doit dans un laps de temps 2 ou 3 minutes suivant le cas, déposer sur le plateau de jeu, le meilleur mot au meilleur endroit (ce qui donne le plus de points). Voici de quoi aider les joueurs car le fait de regarder sa montre pour ne pas dépasser le temps prescrit, perturbe la réflexion.

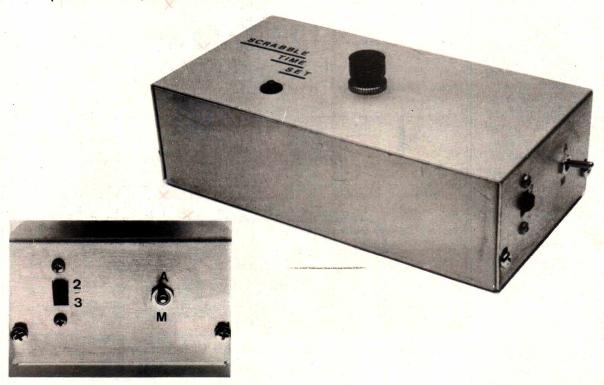Et si vous ne jouez pas à ce jeu vous pouvez toujours vous faire cuire un œuf à la coque bien sûr, 3 mn suffisent.



## Etude théorique

L'appareil présenté ci-après offre 3 avantages :

1) il compte le temps s'electionné au départ 2 ou 3 mn.

2) il alerte le joueur à 1 mn 30 et 2 mn 30 par un top sonore.

3) il indique par une alarme continue que le temps choisi est écoulé.

Deux possibilités pouvaient se présenter pour réaliser un tel montage :

— utiliser un circuit intégré complexe qui fait tout avec quelques composants discrets autour,

— réaliser un montage organisé autour de circuits très connus et faciles à trouver avec en plus une analyse à la portée des débutants. Le choix s'est porté sur cette deuxième solution car il est bon de conserver des montages réalisés avec des éléments simples et peu onéreux et pour celui-ci, le résultat est appréciable, l'intégration peut se faire dans un boîtier TEKO de petite dimension que l'on pose sur la table.

Le schéma synoptique de la figure l montre la simplicité d'une telle réalisation.

A partir d'un oscillateur libre d'une stabilité suffisante pour un tel montage puisqu'une erreur de 2 secondes sur le temps de 3 mn donne une variation de 10<sup>-2</sup> et comme tout le monde subit la même erreur en même temps, il n'y a pas de désavantage relatif. Seuls les puristes seraient tentés d'utiliser un quartz bien inutile et fort coûteux.

Un ensemble compteur permet d'obtenir une horloge de période 30 s qui sera le temps caractéristique du séquenceur.

l mn 30 - 2 mn - 2 mn 30 - 3 mn. Les temps l mn 30 = B<sub>1</sub> ; 2 mn 30 = B<sub>2</sub> et sont dirigés par S<sub>1</sub> vers un monostable générateur du top sonore.

Les temps 2 mn qui sont  $A_1$  et 3 mn =  $A_2$  commandent la sonnerie permanente et éteignent le voyant de marche.

6 circuits intégrés que l'on trouve partout, quelques composants passifs, un transistor de commande qui résiste à tout, un buzzer, une boîte dans laquelle on place tout cela et quand même un jeu de piles pour la source d'énergie. Le seul problème, c'est que l'on ne peut se permettre de secouer le tout pour que cela marche, alors mettons-nous au travail.

#### Analyse du fonctionnement

Passons à l'analyse du schéma synoptique.

Côté oscillateur, le désormais classique montage à deux portes NAND placées en inverseur avec bouclage de la première par un potentiomètre de  $50~k\,\Omega$  P1 pour affiner la précision (on gâte les puristes), on utilise un multitour, un condensateur C1 de 22~nF qui fait la liaison entre l'entrée et la sortie de cet oscillateur; on utilise les deux dernières portes du boîtier pour obtenir un signal parfait. C'est le carré l du synoptique dont le schéma est donné à la figure 2.

Cet oscillateur devra être réglé à 2 185 Hz fréquence proche de :


qui est égal à 2 184,5333... toujours pour ceux qui aiment la précision.

Le comptage 256 × 256 est réalisé à l'aide de deux circuits diviseurs IC2 et IC3 doubles compteurs binaires montés en cascade. A la sortie du dernier, on trouve une fréquence de 1/30 Hz soit une période de 30 secondes. La figure 3 donne le schéma de ces circuits.

Cette horloge de 30 secondes sert à piloter un compteur un peu spécial le CD 4017 B qui va servir de séquenceur. Ce circuit réalise le décodage des impulsions ainsi que la mise à zéro. La sortie Qo est à « l », après la première impulsion, Qo repasse à « 0 » et Q1 passe à « l » et ainsi de suite. Les sorties qui nous intéressent sont Q3, Q4, Q5, Q6, comme l'indique le tableau de la figure 4.

Par l'intermédiaire du commutateur S1 on sélectionne les deux sorties nécessaires, soit 1 mn 30 et 2 mn ou 2 mn 30 et 3 mn. B1 et A1 ou B2 et A2. Les impulsions B sont dirigées vers le monostable qui est réalisé à partir de deux portes NAND comme indiqué à la figure 5 qui regroupe à la fois le séquenceur et le monostable. Le fonctionnement de ce monostable est très simple, la figure 6 donne les différentes phases avec les signaux à chaque sortie.

L'impulsion est appliquée sur l'entrée du monostable pattes 5-6-9. La sortie du premier inverseur patte 4

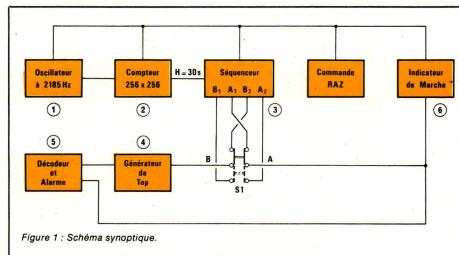

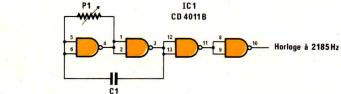


Figure 2 : Oscillateur.

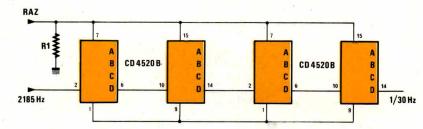


Figure 3: Compteur 256 × 256

Sortie	Qo	_Q1	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q4	Q <sub>5</sub>	Q <sub>6</sub>	Q7	Q8	Q9
Temps	0	30 s	l mn	1.30	2	2.30	3	3.30	4	4.30
Pattes	3	2	4	7	10	1	5	6	9	11

Figure 4 : Séquenceur tableau de correspondance

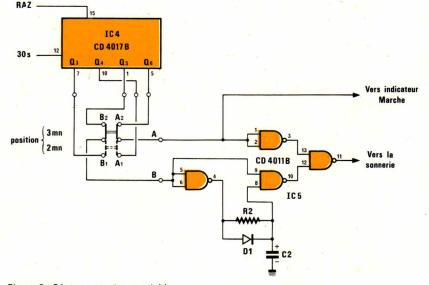


Figure 5 : Séquenceur et monostable.

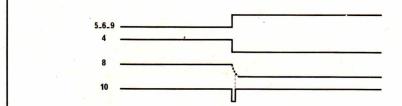


Figure 6: Fonctionnement du monostable.

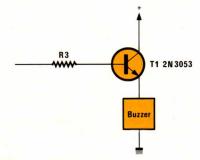


Figure 7 : Générateur sonore.

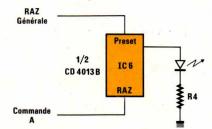


Figure 8 : Indicateur de marche.

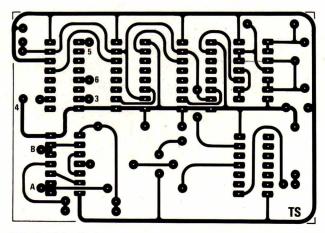


Figure 9 : Tracé du circuit imprimé.

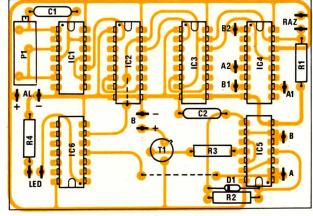


Figure 10: Implantation des composants.

qui était à « l » passe à « 0 » ce qui a pour effet de décharger le condensateur C2 à travers la résistance R2. Lorsque la tension au niveau de la patte 8 est en dessous du seuil, la porte à un « 1 » sur la patte 9 et un « 0 » sur la patte 8, donc il passe à « 1 » en sortie alors que pendant un court instant (décharge du condensateur) nous avions 2 entrées à « 1 » donc sortie à zéro. L'effet monostable est donc bien réalisé. Cette impulsion qui est de l'ordre de 50 ms est suffisante pour créer un top sonore audible. On obtient donc une impulsion pour les temps B1 ou B2. Les deux autres portes du CD 4011 BICs servent à aiguiller les instants caractéristiques pour commander l'alarme sonnore. La sortie A ne passe à « l » que lorsque l'on a l'instant caractéristique donc avec l'inverseur on a un « 0 » sur la dernière porte à l'aide de l'impulsion monostable ou pour le temps écoulé ce qui présente un « 1 » en sortie et permet d'actionner l'alarme. La figure 6 donne le schéma de cette commande.

Cette alarme est un buzzer de 3 V qui est commandé à travers un transistor 2 N 3053, la résistance R 3 de 5,6 k  $\Omega$  règle le courant de base de ce transistor utilisé en commutation et ainsi règle le bruit que fait le buzzer. La figure 7 présente ce circuit d'alarme.

Dernier élément de ce montage, l'indicateur de marche qui avise le joueur du fait que le montage fonctionne. Il s'agit d'une bascule D prise dans le circuit IC6 CD 4013 B. La remise à zéro du montage qui est le début d'un comptage met à « l » la bascule d'ou allumage de la LED à travers R4 résistance de 1 k Ω. Lorsque le temps est écculé, le signal A fait la remise à zéro de la bascule et la LED s'eteind. Comme au bout de 30 s, l'alarme sonnore continue va cesser pendant 5 mn puis reprendre 30 s, on peut savoir si un cycle était en cours à l'aide de ce voyant. Le schéma de cet élément est donné à la figure 8.

#### Réalisation

Maintenant, passons aux choses pratiques, c'est-à-dire, à la réalisation du montage proprement dit. Il faut savoir tout d'abord que le circuit imprimé qui est présenté à la figure 9 regroupe tous les composants sauf le buzzer et les différents interrupteurs.

L'implantation générale est don-

née à la figure 10.

1) Caser le potentiomètre P1 de 50 k Ω puis la capacité C1 de 22 nF puis le circuit intégré IC1 CD 4011 B. A l'aide d'une alimentation + 6 V, alimenter cette partie et vérifier son fonctionnement. Régler la fréquence de sortie à 2 185 Hz pour ceux qui disposent d'un appareil de mesure des fréquences, les autres attendent un peu et peuvent se servir de la lampe de test indiquée à la figure 11 pour voir s'il y a fonctionnement, c'est-à-dire éclairage moitié sur la patte 10 de IC1 par rapport à la patte 14, le réglage de la fréquence se fera plus tard.

2) Câbler le strap n° 1 qui est sous IC2 et qui relie la patte 7 de IC2 à la patte 8 de ICs. Puis câbler IC2 et IC3 des CD 4520 B puis la résistance R1 de 20 k  $\Omega$  qui sert à mettre les entrées reset à « 0 ». A l'aide de l'alimentation 6 V vérifier le fonctionnement du montage de lampe de test donnant la même information de l'uminosité sur le premier circuit. Pour régler la fréquence : à l'aide d'un chronomètre, vérifier sur la patte 13 de IC3 que le temps qui sépare 2 allumages est bien de 30 secondes (période normale du système) régler P1 pour obtenir ce temps. Si la Led éclaire fortement, voir s'il n'y a pas de problème d'alimentation - si la Led est éteinte, voir s'il n'y a pas de problème d'alimentation +.

3) Câbler le circuit IC4 CD 4017 B. Vérifier le bon fonctionnement de ce circuit à l'aide de la lampe de test en la plaçant à la patte 7 qui doit être à « l » au bout de l mn 30 après avoir actionner le poussoir de remise à zéro. Le temps est valable entre le moment où l'on relâche le poussoir et où la Led s'allume, reprendre le réglage s'il y a lieu sur P1.

4) Câbler le commutateur S1 comme indiqué à la figure 5. Après avoir câblé le circuit IC5 CD 4011 B en faisant attention à la position du circuit sur la plaque imprimée car il est inversé par rapport aux 4 premiers de même que IC6.

Sur le commutateur, câbler les sorties 3 et 5 marquées sur le circuit imprimé sur l'entrée B de ICs et les sorties 4 et 6 sur l'entrée A.

Câbler ensuite la résistance R2 de  $47 \text{ k} \Omega$ , la diode D1 ici IN 649, mais on peut utiliser une diode de commutation ordinaire puisqu'elle ne sert qu'à accelérer la charge de C2 puis câbler C2. Attention au sens du montage de la diode et de la capa.

Vérifier le bon fonctionnement du montage à l'aide de la lampe de test

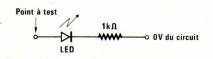


Figure 11 : Lampe de test simple.

en la plaçant sur la sortie patte 11 de ICs, module de décodage. Pour un bon fonctionnement du monostable, on doit avoir un éclairage fugitif à 1.30 ou 2.30 suivant le choix et fixé à 2 mn ou 3 mn.

5) Câbler maintenant l'ensemble d'alarme R3 de 5,6 kΩ, le transistor T1 2 N 3053 (placer un intercalaire Teflon sous le transistor) câbler ensuite le buzzer DM-03. Faire maintenant un test en fonctionnement réel, faire une remise à zéro au relâchement du bouton, déclencher le

chrono, vérifier le temps pour le top intermédiaire et la sonnerie finale.

6) Câbler l'indicateur de marche en plaçant IC6 = CD4013 B, la résistance R4 de l k  $\Omega$  et la diode LED ainsi que le strap qui relie les pattes l et 2 de IC5 à la patte 4 de IC6 comme indiqué sur la figure 10 plan d'implantation des strappes.


La figure 11 représente le circuit imprimé vu côté cuivre, la figure 12 représente le circuit imprimé côté

composants.

Le câblage pas à pas est à conseiller aux débutants car à chaque instant ils peuvent contrôler et la compréhension du montage est meilleure.

Allez-y, la réalisation est simple.

B. VUCCINO

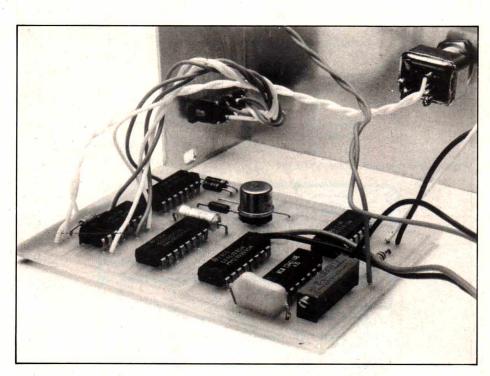

#### **Nomenclature**

#### Résistances

R<sub>1</sub>:  $20 \text{ k} \Omega$  1/4 W. R<sub>2</sub>:  $47 \text{ k} \Omega$  1/4 W. R<sub>3</sub>:  $5,6 \text{ k} \Omega$  1/4 W. R<sub>4</sub>:  $1 \text{ k} \Omega$  1/4 W.

#### Condensateurs

 $C_1 : 22 \text{ n F}$  $C_2 : 10 \mu \text{ F}$ 

#### **Transistor**

T1: 2 N 3053, 2 N 2219

#### Circuits intégrés

Cl<sub>1</sub>: CD 4011 B Cl<sub>2</sub>: CD 4520 B Cl<sub>3</sub>: CD 4520 B Cl<sub>4</sub>: CD 4017 B Cl<sub>5</sub>: CD 4011 B Cl<sub>6</sub>: CD 4013 B

#### **Autres semi-conducteurs**

D<sub>1</sub>: 1 N 649 D<sub>2</sub>: LED 10 mA

#### **Divers**

P1: 50 k  $\Omega$  multitour Buzzer DM-03 3 V


S1: Commutateur 2 pos. 2 circuits.

# l'électronique: un métier d'avenir

Votre avenir est une question de choix: vous pouvez vous contenter de "gagner votre vie" ou bien décider de réussir votre carrière.

Eurelec vous donne les moyens de cette réussite. En travaillant chez vous, à votre rythme, sans quitter votre emploi actuel. Eurelec, c'est un enseignement concret, vivant, basé sur la pratique. Des cours facilement assimilables, adaptés, progressifs, d'un niveau équivalent à celui du C.A.P. Un professeur unique qui vous suit, vous conseille, vous épaule, du début à la fin de votre cours.

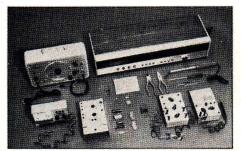
Très important : avec les cours, vous recevez chez vous tout le matériel nécessaire aux travaux pratiques. Votre cours achevé, il reste votre propriété et constitue un véritable laboratoire de technicien. Stage de fin d'études : à la fin de votre cours, vous pouvez effectuer un stage de perfectionnement gratuit dans les laboratoires EURELEC, à Dijon.



Electronique

Débouchés . radio-électricité, montages et maquettes électroniques, T.V. noir et blanc, T.V. couleur (on manque de techniciens dépanneurs), transistors, mesures électro-

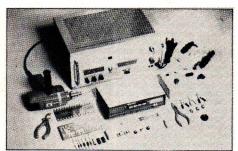
Votre cours achevé, ce matériel reste votre propriété.



Electronique industrielle

Elle offre au technicien spécialisé un vaste champ d'activité : régulation, contrôles automatiques, asservissements dans des secteurs industriels de plus en plus nombreux et variés.

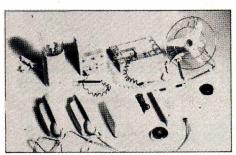Votre cours achevé, ce matériel reste votre propriété.



Electrotechnique

Les applications industrielles et domestiques de l'électricité offrent un large éventail de débouchés : générateurs et centrales électriques, industrie des micromoteurs, électricité automobile, électroménager, etc. Votre cours achevé, ce matériel reste votre propriété.

#### Cette offre vous est destinée: lisez-la attentivement

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle sur la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre d'examiner CHEZ VOUS — gratuitement et sans engagement — le premier envoi du cours que vous désirez suivre (ensemble de leçons théoriques et pratiques, ainsi que le matériel correspondant aux exercices pratiques).

Il ne s'agit pas d'un contrat. Vous demeurez entièrement libre de nous retourner cet envoi dans les délais fixés. Si vous le conservez, vous suivrez votre cours en gardant toujours la possibilité de modifier le rythme d'expédition, ou bien d'arrêter les envois. Aucune indemnité ne vous sera demandée. Complétez le bon ci-après et présentez-le au Centre Régional EURELEC le plus proche de votre domicile ou postez-le aujourd'hui même.



eurelec

institut privé d'enseignement à distance 21000 **DIJON** 

h	47-	kamen		L
DON		komen	araiui	Г

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21000 DIJON.

Je soussigné: Nom \_

Code postal\_

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons

et matériel de : ☐ ÉLECTRONIQUE FONDAMENTALE

□ ÉLECTROTECHNIQUE ☐ SPÉCIALISATION RADIO STÉRÉO A TRANSISTORS ☐ ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

☐ INITIATION A L'ÉLECTRONIQUE

▷ Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début

de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit. ▷ Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien.

Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

DATE ET SIGNATURE: (Pour les enfants, signature des parents).

**CENTRES REGIONAUX** 

21000 DIJON (Siège social)

R. Fernand Holweck Tél.: 66.51.34

**75012 PARIS** 

57-61, bd de Picpus Tél. (1) 347 19 82

13007 MARSEILLE 104, bd de la Corderie Tél.: 54.38.07





M & K: Instruments à encas-

trer:

Le réglage du Zéro se fait par un régleur à glissière, plus besoin de tournevis (ou équivalents). Livré avec cadre d'encastrement couleur argent métallique. Miroir anti-paralaxe.. Série MCD, d'après DIN. Température max. 147° C. Ten-cion 60 à 80 M/Mm Tino à si sion: 60 à 80 KV/mm. Type à ai-mant (Schell) avec 9.500 Maxwell. Suspension à bandes. Précision (Classe) 2 % sur l'indication max. 2

supports pour 2 lampes d'éclairage intégrés. La série MCD répond parfaitement aux normes DIN (mode/60).

REF.	Calibrage	R-I/Ohms	Prix
MCD 050	DC 0 - 30 uA	2.300	49,50
MCD 051	DC 0 - 50 uA	2.300	59,50
MCD 052	DC +0 - 50 uA	1.200	59,50
MCD 053	DC 0 - 100 uA	1.200	59,50
MCD 054	DC 0 - 500 uA	360	58,50
MCD 055	DC 0 - 1 mA	100	58,50
MCD 056	DC 0 - 10 mA	60 mV	58,50
MCD 057	DC 0 - 100 mA	60 mV	58,50
MCD 058	DC 0 - 500 mA	60 mV	58,50
MCD 059	DC 0 - 1 A	60 mV	58,50
MCD 060	DC 0 - 3 A	60 mV	58,50
MCD 061	DC 0 - 5 A	60 mV	58,50
MCD 062	DC 0 - 10 A	60 mV	63,50
MCD 063	DC 0 - 15 A	60 mV	63,50
MCD 064	DC 0 - 25 A	60 mV	63,50
MCD 065	DC 0 - 10 V	1000 Ohms/V	58,50
MCD 066	DC 0 - 15 V	1000 Ohms/V	58,50
MCD 067	DC 0 - 25 V	1000 Ohms/V	58,50
MCD 068	DC 0 - 30 V	1000 Ohms/V	58,50
MCD 069	DC 0 - 50 V	1000 Ohms/V	58,50
MCD 070	AC 0 - 300 V	1000 Ohms/V	61,00
MCD 071	DC 30 V/3 A	1000 Ohms/V	58,60
MCD 072	DC 30 V/5 A	1000 Ohms/V	58,60

DC = 1 continu AC = U alternatif DC 30 V/3 et 5 A = Instrument double



M-168-2 B XYTRONIC Station de

Qualité professionnelle : avec support de fer, ressort, et quide synthétique pour le ier, l'essort, et guide synthetique pour le fer. Régulation électronique intégrée. Transfo basse tension 220 V/24 V. Galva gradué en <sup>0</sup>C et en <sup>0</sup>F. Réglage de la tem-pérature de 0<sup>0</sup> a 250 <sup>0</sup>C. Indication de M/ A par une LED. Int. de M/A, Récipient récupérant la soudure écoulée. 2 éponges de nettoyage pour la panne. Avec câble. Idéal pour C-Mos, Mémoires, etc... Avec

une mise à la terre correcte de l'appareil. Fer à souder très bien en main, avec panne longue durée. Càble de raccord d'environ 1,50 m de long. Alim.: 220 V/ 50-60 Hz. Tension sur le fer 24 V. Puissance 48 W. Dim. de la régulation: 1110 x H 75 x P 150 mm. Dim. Fer: Long. 210 mm.

M-168 LS: Panne longue durée, de la meilleure qualité. Se cha ques secondes.	
M-168 LS	14,90 F





Pistolet rapide de 100 W. Très bien en main, boitier anti-chocs. Panne chromée se changeant très facilement. Eclairage incorporé pour le point de soudure. Liuré avec 1 panne de rechange, et clef pour changer la panne.

... 129,50 F



**DG-60: Baby - Grinder** Mini-meule avec 2 disques à différents grains. Sans will-lieue avez Jusques a uniferents grains. Sans bruits, se met partout (â l'ateller, à la maison, au gara-ge, etc...) 1 Disque à grains très fin pour affûter les fo-rets, les couteaux, etc... Inter M/A. Boltier incassable. Réglage de position d'affûtage. Boîtier entièrement isolé. Dim. 160 x 100 mm Ø des disques 60 mm. DG-60


DYNAX - Alpha Phase + Beta Phase



La nouvelle Force: Dynax Alpha Phase 480 Watts.
Etage final de 2 x 240 W musique, 2 x 120 W sinus à 4 ohms. Distorsions 0,08 %. Bande passante 10 à 60.000 Hz. Sens. d'entrée 650 mV/47 kohms. Prévu pour orchestres, discos, P.A., etc... Boîtier Dynax Profiline avec radiateur sur les côtés, et enveloppé de cuir noir. Face avant en alu argent / noir et 2 poignées. 2 vumètres éclairés pour Level Inter. M/A et indication de fonctionnement par LED. Partie arrière: Sécurité H.-P. canal droit / gauche. Prise DIN pour H.P. Sortie DIN 5 broches. Câble secteur et fusible/secteur. Boîtier 340 x 80 x 100 mm. Face avant 380 x 110 mm. Poids 6 ko. Montage du kit (en modules) env 2 beures Tous les modules. Poids 6 kg. Montage du kit (en modules) env. 2 heures. Tous les modules tels que étage de sortie, alimentation, sont câblés et règlés. ...... 810.00 F

Beta Phase: Un super pré-ampli.


vec SC-EP commutateur électronique à commutation silencieuse des foncons. Entrées Tuner, Tape, Phono et Micro (mono). Pré-ampli spécial SCtions. Entrese i uner, lape, Prionio et Micro (fionio), Pre-ampin special 30-EOCB pour égaliseur; gain de 6 dB; correcteur Baxandal actif; réplage des graves et des aigus ± 15 dB. Egaliseur paramétrique avec 2 fréquences de contrôle réglables et un réglage de la largeur de bande de 0,16 à 2 octaves ainsi qu'une zone de contrôle de ± 20 dB. Ainsi on obtient des effets très spéciaux: Filtrer la FO et la tension de ronflement; élévation ou abais-

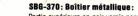

Partie supérieure en noir vernis passé au tour, face avant en alu brossé et couche spéciale de protection. Dim. Boîtier I 300 x H 140 x P 245 mm, face avant I 370 x H 145 mm. 
 SBG-370
 99,90 F

 Poignées convenantes: T 0324
 17,50 F

**Dynax Panther TX Kit complet** 

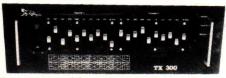

TX-300 Egaliseur stéréo graphique à 2 x 10 canaux: Kit en 

 Résistances céramiques de qualités professionnelles. Insérage horizontal.

 Très petites dimensions: 15 x 10 x 5 (3 W) et 8 (5 W) lot de 10 pièces.

 5 Watts. Ecart entre pattes – 9 mm.
 16,90 F

 3 Watts. Ecart entre pattes – 9 mm
 19,80 F



PRS-301 : Barrière à infra-rouges : Qualitè professionnelle. Modulée par impulsion en technique re-flex. La lumière invisible est réflectée par prisme. Le grand avan-tage de cet appareil est que èmetteur, récepteur et a réflecteur 20 mètres. Peut rès bien être utilisé comme compteur Par une sortie 12 V/DC possibilité de raccorder un compteur, un relais, lampe sirène d'alarme, etc... L'appareil est en forme de ca-

niera, dans un boîtier métallique. Se positionne très faciliement. Inter M/A - LED de fonction - Sortie relais 12 V/DC. Fusible pour la sortie. Réglage de la sensibili-té. Inter. à 9 positions pour alarme directe, retardée, ou fonction compteur. Données techniques : Alim. 220 V 50 Hz / - Distance : 0,2 à 20 mètres / Sortie 12 V/DC 1 ampères / Temps de réponse 30 m sec / Dim. 145 x 90 x 190 mm. Poids 1.6 kg

> 5, rue de la Libération B.P. 28 67037 STRASBOURG CEDEX Tél. (88)28.38.18 de 8 h à 12 h et de I4 h à I8 h du Lundi au Vendredi Magasin de I4 h à I6 h



VV-986-Mini Etau: Etau très petit qu'on peut même mettre en poche, pied caout-chouc avec levier de vacum. Tient sur toutes surfaces lisses. Matériel ARS très solide. Largeur d'emploi 40 mm, écart max. 35 mm. Idéal pour voitures, camping. réparation de circuits, etc... Dimensions :

Pièce .....



VV-506 - Etau de table à vide d'air: Très bon maintien sur toutes surfaces lisses grâce à son pied caoutchouc à vide d'air. Sans risques de détériorations de la table. 4 maintiens de pièces (2 x 2). L'ensemble serrage peut basculer de 360 Partie enclume meulée. Largeur d'emploi - 63 mm, écart - 55 mm. Dim. 130 x 110 x

15.00 F 14.00 F

75.00 F

ST-10: Maintien de montage. Votre 3e main pendant la soudure: Pour circ impr. de toutes grandeurs, agrippe très sûrement les platines pendant que vous régora ou trailles pendant que vous régora ou trailles pendant que vous réparez ou travaillez avec. Avec le ST-10 vos circuits seront toujours en position idéale. Un pied lourd en fonte vous assure le bon maintien. Sur 2 cintres sont disposés une attache pour

rouleau de soudure et une attache pour le fer à souder. T-400-Little Hand: Un outil indispensable



pour tous les travaux de précisions où nous avons besoin de nos 2 mains: réparations, montages, vérifications, etc..., de circuits imprimés, de bijoux; etc... Possibilités de positionnements universels car 12 articulations. Maintien de la pièce par 2 pinces croco. Pied en fonte. Le tout se plie en form

de poche. Dim. env. 90 x 120 x 120 mm Pièce

T-402 Loupe: Avec articulation. Indispensable pour les travaux de précision. Très simple à monter sur T-400 Pièce .

Prix imbattable!!!

SPN-500: Adaptateur-Secteur multiple:
Avec commutateur pour tensions DC de 3-4,5-5-6-7,5-9 et 12 V / 500 mA. Câble avec fiches multiples normalisées, câble secteur de 1,5 m de long. Boîte noire en métal ventilé. Lampe de fonctionnement rouge. Dim.: 75 x 50 x 130 mm 35.00 F



300.00 F N-7501 : Télécommande universelle :



Télécommande à 1 canal (Marche ou Arrêt) pour actionner à distance porte de garage, lampe, télévision, etc... Récepteur en 220 V / 50 Hz et puissance max. 500 W, avec antenne télescopi-que. Emetteur grandeur main avec pile de 9 V intégrée permettant plus de 100.000 commandes. Portée env. 100 mètres. Complet avec émetteur et récepteur ...... 165.00 F 1 émetteur supplémentaire ..... 69.00 F

VCS - I: Vidéo Recorder Switcher: Boitier mé-

langeur pour raccorder en même temps 2 télévi-seurs, 2 Vidéo-Recorder, antenne, jeu Télé. Avec prises Coax. 2 câbles coax «Rapide» pour le raccord des différentes fonctions. Boîter métallique avec côtés synthétiques et pieds en caoutchouc. Dim.: 145 x 110 x H1 40 x H2 80 mm. Fonctionne sans

145 x 110 x H1 40 x H2 80 mm. Fonctionne sans courant.

185.00 F I DS - 3 Tape Deck Selector: Boltier mélangeur pour raccorder en même temps (en Stéréo): 1 / Tuner/Ampli - 2 x Platine - Cassettes - 1 x Platine Cassettes ou Tape. Tous les raccords sont commutables par 7 interrupteurs. Possibilité Dubling + Monitor. Boîtier métallique, côtés en synthétique, pieds en cautethour. Enctionne sans courant. Dirier en caoutchouc. Fonctionne sans courant. Dim.

145 x 110 x H1 40 x H2 80 mm

US-1-B: Filtre de fréquence > 200 Watts. En kit. Avec 2 selfs. Condensateurs bipolaires. Notice de montage 6 dB. Par simple changement des résistances on obtient une adaptation idéale avec n'importe quel médium ou tweeter. Poids 0.5 kgs US-I-B pièce. 95,00 F US-I-B paire 180,00 F



PS-201: comme PS-301 mais 2 voies et puissance 60 Watts et fréquence de coupure 5 KHz

PS-201 pièce . . . PS-201 paire . . . ......70,00 F SK - 20:



Lead Bender RB 2:



Super promotion de fins de Séries! VF - 25: 20.000 Ohms/Volt. Multimètres Fabrication japonaise de très grande qualité. Très solide suspension à bande, idéal pour le service de dépannage. Très bonne lisibilité car vrai miroir et 14 calibres. 14 Calores.

DC/Y: 0 - 0,25 - 5 - 25 - 150 - 500 V.

AC/Y: 0 - 15 - 150 - 500 V.

DC/A: 0 - 50 uA - 2,5 mA - 250 mA.

Ohms: x 1 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms.

Inscriptions en 3 couleurs. plaquettes, entrainees pair moteur compieir, sans bouter.

FCS-22-Platines ordinateur de jeux télé en couleurs: Non vérifiées.

Dim. 270 x 290 mm avec Z PU-3850, 2 Interfaces PUS-3851, Audio Buffer 9102, 4 ROMS 33 0470, alim. complète avec 7805 et 782, Modulateur H.F. et Quartz de porteuse couleur, etc...

Unité de présélection à touches sensitives de Schneider: 8 x FM; l X LD; l x OM; l x OC. complète avec potentiomètres de présélagges

1 x OC. complète avec potentiomètres de présélagges

44.50 F s en 3 couleurs. Impossible d'in verser plus et moins. Boîtier en pla tique résistant aux chocs. MM - 820 A: 31 calibres

20.000 Ohms/Volt. Aiguille très fine. Mesures de températures
de - 50° à + 250° C en 2 calibres. Calibre 10 Amp. pour continu
de - 30° à + 250° C en 2 calibres. Calibre 11 Amp. pour continu
cal terratif. 1 calibre pour tension jusqu'à 1250 V en alt. et
1 cal. pour 1250 V cont. Livré avec batteries, càbles de mesure et Dim.: 108 x 78 x 25 mm. VF - 25 ...... 145,00 F ALIMENTATION e large pour chaque utilisation sacoche. Sécurité de surtension et interrupteur marche/arrêt. Poignée de positionnement et de maintien. Miroir antiparalaxe. Alimentation universelle OP-AMP. Alim. stabilisée pour tous les amplis opérationnels ou si une tension de 11,5 Vx 2 est nécessaire - Tension résiduelle – 2V - Tension: 2 x 11,5 V/100 mA réguldes et 2 x 25 V/160 mA non réguldes. Sécurité sur le rimaire. Dimensions 95 x Calibres: DC/V: 0 - 0,25 - 2,5 - 12,5 - 25 - 125 - 250 et 1250 V. Détecteur de gaz: avec plans. AC/V: 0 - 5 - 25 - 125 - 250 et 1250 V.
DC/A: 0 - 50 uA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 10 A.
AC/A: 0 - 50 uA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 10 A. Lot d'environ 100 connecteurs mâles + femelles pour Circuits imprimés, à différents nombre de plots. 65 x 40 mm. Complètement montée avec transfo. ..... 65,00 F OP-AMP Ohms: x 1 - x 10 - x 100 - x 1000
milieu 250/2,5/25/250 VOhms

Température: - 50° C à + 250° C en 2 calibres.
dB: - 20 à + 16 dB en 2 calibres. TR-1810: Alimentation 10 Amp. 0 à 18 V: Alim. professionnelle. Régulée par C.I. Règleur sép pour tension et pour intensité. l'réglable de 1 à Amp. Raccord pour Volt et Ampèremètre. Pont de dio-Dim.: 170 x 110 x 45 mm. Amp, haccord pour voit et amperemente. Point de did-des de 35 Amp, Inter. pour "Coupure automatique" ou pour "Coupure d'après réglage de 1". Poussoire pour Reset. Indication de surpuissance à LED 2 transistors MM - 820 A . . . . largeur 30 mm. 1 rouleau . . **Multimètres TMK** 1 rouleau de Tesa Moll. Bande isolante à mousse autocollante. Pour hermétiser Also and the service of the service Production de qualité japonaise. Instruments très robustes, suspension à bande. Résistances à couches de 1 %. Tous les appareils avec sécurité de surtension fenêtres, enceintes, etc...
Largeur de 7 mm, pièce 8,50 F
Largeur de 14 mm, pièce 9,90 F et d'inversement de pôles. Livrés avec câbles de mesures et batterie. VF - 8: 30.000 Ohms/Volt. .000 Ohms/Volt.
Ecritures en 3 couleurs. Testeur de diodes. 27 calibres.
DC/V: 0 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V.
DC/mV: 0 - 100 - 250 - 500 mV.
DC/A: 0 - 10 Amp.
DC/M: 0 - 0,05 - 5 - 50 - 500 mA.
AC/V: 0 - 10 - 50 - 250 - 1000 V.
Ohms: x 1 - x 10 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms + 25 dR De AEG/Téléfunken, Led de 5 mm à longues pattes, rouges, vertes, jaunes RT-1810 . Transfo o à 18 V / Amp..... TR-500 S: Alimentation 5 A / 0-50 V (micro-mécanique). 25 ou-tils diffférents. 5 pipes droi-tes (5 4,5 -4 -3,5 -3 mm) / 4 tournevis d'horloger (3 -2,3 Super alim. Professionnelle. Régulée par C.I. Condes de filtrage de 600 uF/50 V de Général Electric. Sécurité contre les courts-circuits. 4 dB: - 10 à + 25 dB. Testeur de diodes: L.J. 0 - 30 V et L.V. 0 à 1,5 V Dim.: 145 x 95 x 45 mm transistors de puissance de NEC sur refroidis--1,8-1,4 mm)/3 tournevis en croix / 3 six pans façon horloger (2,5-2-1,5 mm)/Une pincette pointue 8 six pans à 90° (1,5-2-2,5-3 VF - 8 ...... 215,00 F re automatique ou réglable (1,25 - 2,5 - 3,75 - 5 Amp.). Poussoir Reset. Régleur pour la tension. VF - 5: 20.000 Ohms/Volt. Inscriptions en 2 couleurs - Miroir antiparalaxe. Interrupteur de fonctions avec inscriptions supl. Raccord d'Overload, ainsi que Ampère et Voltmètre. Livré sans transfo. Tension DC o à 50 V R. de sortie 0,005 Ohms. U résiduel I m V. Précision 0,01 %. Dim. radiateur: 150 x 110 x 65 mm. Dim. platine electro: 150 x 120 x 37 mm. Dim. Con-4 - 5 - 5,5 - 6 mm). Tous les outils alignés dans un petit coffret. Le couvercle parent est imprimé avec l'ordre de rangement. 20 calibres + capacimètre

DC/Y: 0 - 0,25 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V.

AC/Y: 0 - 10 - 50 - 250 - 1000 V.

DC/A: 0 - 50 uA - 10 mA - 250 mA - 10 A

Ohms: x 1 - x 10 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms

Capacités: 0,005 - 0,2 uF/0,005 à 2 uF en calibres Transfo 0: 18 V / 10 Amp. p. 115,00 F
Voitures de courses télécommandes.
Un cadeau ideal pour jeunes et moins jeunes. Un canal
pour marche avant et marche arrière. Par une roue de
"virage", les virages ne font aucun problème. Télécommande sur une distance d'environ 10 mètres. do: Ø 50 x 80 mm TR-5005 A..... TR-502: Alimentation 3 amp. 0 à 50 V: TR-502: Alimentation 3 amp. 0 à 50 V:

Très compacte. Régulée et stabilisée électroniquement à C-I. Possibilité de rajouter un Ampèremètre ou
un Voltmètre. Régleur séparé pour la tension et l'intensité. Bouton Reset et indication par LED d'Overload.
Entièrement protégée contre les courts-circuits. Transistor de puissance de Toshiba monté sur radiateur. Transfo. 2 x 20 V/AC- Tension DC: 0 à 50 V. Intensité DC réglable 0,2 à 2,5 / 3 Amp. max. Résistance de **dB:** - 15 à + 22 dB. **Dim.:** 145 x 95 x 45 mm ..... 198,00 F VF - 5 ... VF - 7: 20.000 Ohms/Volt avec doubleur de calibre. Inscriptions en 4 couleurs. Testeur de batterie. Miroir antiparalaxe. 28 calibres. 28 Calibres.
DC/V 1: 0 - 0,25 - 2,5 - 15 - 150 - 500 V.
DC/V 2: 0 - 0,5 - 5 - 30 - 300 - 1000 V.
AC/V 1: 0 - 15 - 150 - 500 V.
AC/V 2: 0 - 30 - 300 - 1000 V.
DC/A 1: 0 - 40 uA/0 - 100 uA.
DC/A 2: 0 - 5 A/0 - 10 A.
DC/A 2: 0 - 5 A/0 - 10 A.
DC/M 2: 0 - 5 A/0 - 10 A. sortie 0,005 Ohms. Tension résiduelle I mV. Précision 0,001 %. Dim. 145 x 67 x 

 sortie 0,005 Ohms. Tension residueiie Imv. Precision 0,001 76. Duil. 149 A U A

 45 mm. Livré sans transfo.

 TR 502
 135,00 F

 1 X Transfo: pour 0 à 25 V / 3 Amp.
 65,00 F

 2 X Transfo: pour 0 à 50 V / 3 Amp.
 125,00 F

 pour correspondance à retourner à DYNAX ELECTRONIQUE Relais miniatures pour circuit Imprimé. Protégés contre les poussières. Très petite consommation, grande charge de ruption: Int. d'attirance 30 mA. Charge avec 24 V 3 A, contact - 1 Inverseur. **Dim.**: 18 x 15 x H 15 mm. Tensions livrables: 6 V (4...7 V), 12 V - (7...16 V), 24 V (18...28 V). Ohms: x 1 - x 10 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms 5, rue de la Libération Dim.: 145 x 95 x 45 mm. VF - 7 **67200 STRASBOURG** VF - 4: 20,000 Ohms/Volt | S. 90 F | KL - 6 V | V4... 7 V, 12 V - (7... 15 V), 24 V (18...28 V). | KL - 6 V | S. 90 F | KL - 12 V | S. 90 F | KL - 12 V | S. 90 F | KL - 24 V | S. 90 F | KS-2 P - 6 V - 2 X Inverseur | 7,90 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 2 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 V - 12 X Inverseur | 8,50 F | KS-2 P - 12 X Inverseur | 8,50 Nom Inscriptions en 2 couleurs.
Miroir antiparalaxe. Inter. avec inscriptions supplémentaires. Miroir antiparalaxe. Inter. avec inscriptions s Bc calibres. DC/V: 0 - 0,25 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V. Ac/V: 0 - 10 - 50 - 250 - 1000 V. DC/A: 0 - 500 uA/0 - 10 mA/250 mA/10 A. Ohms: x 1 - x 10 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms. Capacités: 500 uF à 1 uF en 2 calibres. dB: - 15 à + 32 dB en 4 calibres. Prénom Rue Chargeur universel de piles rechargeables Pour 4 Mignons ou Monos ou baby ou 1 pile de 9 V bloc. Avec lampe témoin de charge et bouton de contrôle. Câble secteur de 1,5 m de long. Boîtier en synt. avec cou-Code Postal \_ Dim.: 145 x 95 x 45 mm. VF - 4 ...... 155,00 F Ville\_ vercle transparent. Dim. 205 x 85 x 50 mm. NM - 3: Appareil de mesure de pression accoustique Avec 2 filtres d'entrées séparés. Mesures d'après A et C (Inter-Chargeur pour Mignens rechargeables. Chargeur pour Mignens rechargeables. Chargeur 2-4 ou 6 Mignens rechargeables.
Pour chacune des 3 séparations il y a une LED de contrôle de charge. Très beau boîtier en synthétique de 150 x 90 x 45 mm . . . . . . 39.50 F 69 50 F Cette annonce annule et remplace les précédentes national - Standard - Commission), Idéal pour toutes mesures national - Standard - Commission), local pour de niveaux sonores.

Données techniques:
Possibilités: de 40 à 110 db.
Calibres: 6: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 db.
Température: 0 à 50° C.
Température: 10 à 50° C. Prix T.T.C au 1 11 81 Prix total Réf. Articles **Nbre** T.T.C. TTC F rechargeables à électrodes en zinc: Mignon: 1,2 V / 500 mAH. Charge 15 heures à 50 mA Pièce: 12.00 F - A partir de 10 pièces: 10.00 F pièce Micro incorporé: Electret. Dim.: 110 x 70 x 40 mm. Livré avec écouteur Baby: 1.2 V / 1800 mAH. Charge 14 heures à 180 mA VF - 25 W: 20.000 Ohms/Volt avec doubleur de calibre. 20.000 Ohms/Volt avec doubleur de c inscriptions en 3 couleurs. DC/V 1: 0 - 0,25 - 2,5 - 25 - 150 - 500 V. DC/V 2: 0 - 0,5 - 5 - 50 - 300 - 1000 V. AC/V 1: 0 - 15 - 150 - 500 V. AC/V 2: 0 - 30 - 300 - 1000 V. DC/A 1: 0 - 50 UA/0 - 100 UA. DC/A 2: 0 - 2,5 MA/0 - 250 MA. Pièce: 33.00 F - A partir de 10 pièces: 29.00 F pièce Mono: 1,2 V / 4000 mAH. Charge 14 heures à 400 mA. Pièce: 45.00 F - A partir de 10 pièces: 40.00 F pièce TL-03 Interrupteur à clef: Qualité lourde, métal. L'interrupteur à clef est indispensable si vous désirez qu'un appareil ne soit allumé ou éteint involontaire-Participation aux frais de port TTC Ohms: x 1 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms. Dim.: 108 x 78 x 25 mm. ment. Se monte par 1 trou. TOTAL TTC Signature VF - 25 W .... . 28,50 F Participation aux frais d'expédition: RÈGLEMENT: valab I - Jusqu'à 500 F et moins de 5 Kg:
 IO F + II,50 F frais si C.R.
2 - Plus de 500 F et moins de 5 Kg: seulement en France métropolitaine comptant par chèque bancaire, postal ou Conditions mandat-lettre. gratuit + II,50 F frais si C.R. Plus de 5 Kg: tarif SNCF + 31,00 F frais si C.R. C.R.: 25 % du total de la commande au comptant et le solde payable à la livraison en

contre-remboursement.

## ...Communiqué spécial: TMS 1000 et TURBO...

Dans nos précédents numéros, les articles concernant le TMS 1000 MP 3318 (The Musical Box) et l'amplificateur TURBO ont rencontré un succès immédiat et ont posé quelques questions auxquelles nous souhaitons répondre ici:

#### The Musical Box

Cette réalisation très attrayante à rencontré un vif succès auprès de nos lecteurs mais a pris un peu de court Texas Instruments le fabricant du MP 3318.

En effet, nous avons publié l'article plus vite que prévu par la firme, et il y a eu un problème de livraison du TMS 1000 conduisant de nombreux lecteurs intéressés à rester en attente sur ce microprocesseur.

Ce problème aurait du être réglé a la fin du mois de juillet et le produit disponible chez les revendeurs. Signalons également que contrairement à ce que nous avons annoncé, un autre TMS 1000 peut convenir, sa référence est MP 3310 et une modification mineure est à apporter à la nomenclature, il s'agit de la valeur de la résistance Rs, qui passe a  $10~k~\Omega$ . Nous regrettons ce contre temps tout à fait indépendant de notre volonté et souhaitons qu'il sera rapidement oublié et compensé par la qualité du résultat obtenu.

#### L'amplificateur 225 TURBO

Il y a là aussi un petit souci de délai chez certains détaillants qui, ont prévu de constituer, un kit complet à votre intention. Ceci parce que l'opération TURBO se voulait de diffuser partout le matériel nécessaire... et que Radio-Plans n'était concerné que par les circuits imprimés.

Encore une fois, à la parution de ces lignes, tout détaillant du TURBO devrait être à même de répondre à votre demande, tous les partenaires concernés ayant fourni un travail important dans ce but.

Pour parler du produit lui-même, disons tout d'abord que nous n'avons pas relevé d'erreur dans l'article, ni les dessins, ni les circuits imprimés, ni les nomenclatures (comme pour The Musical Box d'ailleurs).

Ceci dit, nous devons donner quelques réponses et précisions à nos lecteurs. Le TURBO, sans être un montage d'initiation à l'électronique de loisirs, reste un appareil réalisable par toute personne ayant réussi un montage pratique avec ses dix doigts et son outillage de base.

Les chimiques d'alimentation  $C_1$  et  $C_6$  seront toujours de la tension indiquée (ou plus), mais jamais moins. Si le 5600  $\mu$ F/63 V ne vous paraît pas courant, signalons que nous avons découvert chez CEF un modèle 10 000  $\mu$ F/63 V de prix et encombrement identiques. Nous vous conseillons donc d'en acheter quatre de ce type, et le souci des bonbonnes sera résolu.

Sur la figure 7 on voit que la cosse du haut est reliée à un symbole de masse, ce qui est une façon de dessiner : en effet, il faut en réalité lire « moins », ce qui devient masse pour le stabilisateur l et — U pour le stabilisateur 2 conformément à la figure 2. Dans tous les cas, la réalisation est conduite par le tableau de câblage fil à fil de l'alimentation qui nous a paru idéal pour le lecteur.

Sur le plan mécanique, nous conseillons d'utiliser des entretoises en NYLON pour la fixation de tous les circuits imprimés, car tout court-circuit d'une piste au châssis revient à la mettre à la masse, ce qui fait évidemment claquer l'alimentation concernée. Bien isoler donc et contrôler cette fixation à l'ohmètre.

Enfin ce TURBO est un ampli d'appartement en  $8\,\Omega$ , plus qu'il n'est un 25 W tout court. En effet, le réglage d'alimentation conditionne la puissance maximum avant écrêtage qui est donc laissée à votre choix. Entre le mini et le maxi du réglage, on a un ampli de 20 W à 45 W efficaces par canal en  $8\,\Omega$ , avec conservation de toutes ses qualités.

La méthode consiste donc à régler l'alimentation pour 2 fois une valeur donnée, et ensuite régler le courant de repos suivant ce qui en résulte, car ± V peuvent varier environ entre ± 20 V et ± 36 V. Toujours veiller à égaliser +V et —V, c'est la seule chose importante pour le bon fonctionnement.

Cet amplificateur TURBO est certainement le premier du marché à disposer d'une puissance programmable selon la pièce où on l'utilise, ce qui confirme encore le souci de qualité que symbolise cette étude originale.

Pour les Zeners 24 V, tout modèle de 0,5 W convient, la référence THOMSON que nous avons donnée constitue une indication, tout équivalent 400 ou 500 mW fera l'affaire.

D. JACOVOPOULOS

## Un récepteur FM complet à un seul circuit imprimé



Ce récepteur FM de réalisation extrêmement simple est absolument complet de l'antenne au haut-parleur. Ses très faibles dimensions alliées à l'absence pratiquement totale de câblage extérieur à la carte imprimée en font un module d'usage universel. Pouvant être alimenté par piles, batterie de voiture ou secteur, capable de fonctionner sur antenne télescopique, de voiture ou de toit, il se prête à toutes sortes d'usages en version fixe, portable ou mobile. L'utilisation de bobinages non imprimés autorise très facilement le décalage de la gamme de réception vers toutes sortes de trafics opérant entre 70 et 150 MHz environ. Enfin, et ce qui ne gâte rien, les réglages peuvent être opérés en quelques secondes sans expérience particulière en ce domaine.

#### Le schéma de principe :

La figure 1 montre l'emploi des trois circuits intégrés auxquels nous sommes fidèles de longue date, et qui ont fait le succès de nos précédents récepteurs:

• SO42 P Siemens en oscillateurmélangeur

 SO41 P Siemens en amplidémodulateur FI pour FM

• TAA611 SGS - Atès en ampli BF.
Ce choix présente de nombreux
avantages en matière de simplicité
de construction (peu de composants
extérieurs), de performances, de
fonctionnement, et de coût de la réalisation. Ces composants très courants sont disponibles chez la majorité des revendeurs annonceurs de
la revue

La commande d'accord se fait par diodes varicap et potentiomètre à partir d'une tension stabilisée de 12 V. Ceci signifie que la totalité de la gamme FM ne pourra être reçue à la fois, mais que les émetteurs locaux, relativement groupés en fréquence, pourront être écoutés sans problème. Il est, cependant, possible d'élargir la gamme reçue en alimentant séparément le potentiomètre sous une tension de 28 à 30 volts parfaitement stabilisée et filtrée.

Les éléments sélectifs du montage sont les suivants :

- bobinage d'entrée (sur air)
- bobinage oscillateur (sur air)
- transfo FI 10,7 MHz (transfo standard du commerce)
- filtre céramique de liaison (SFJ 10,7 MA)

 filtre céramique du discriminateur (SFJ 10,7 MA).

Il résulte de ceci que le récepteur doit fonctionner dès sa mise sous tension, par simple réglage grossier du condensateur ajustable d'oscillateur. Les deux autres réglages (transfo FI et condensateur ajustable d'entrée) n'interviennent qu'à titre de fignolage, mais il convient de ne pas les négliger afin de parvenir à une qualité de reception optimale.

Au niveau BF, le TAA 611 étant capable de piloter une grande variété de haut-parleur, on remarquera la possibilité d'agir sur la sonorité de l'appareil en modifiant plus ou moins la valeur du condensateur de  $22~\mu$  F situé à ce niveau.


### Réalisation pratique


Le circuit imprimé de la figure 2 devra être tiré impérativement sur verre epoxy puis câblé conformément aux indications de la figure 3. On prendra les précautions habituelles au point de vue orientation et soudage des divers composants.


Les deux potentiomètres (volume et accord) étant incorporés à la carte imprimée, le câblage externe se résume aux liaisons suivantes :

- Alimentation (fils rouge et bleu)
- Haut-parleur (2 fils jaunes torsadés ou scindex)
- Antenne (cordon blindé).

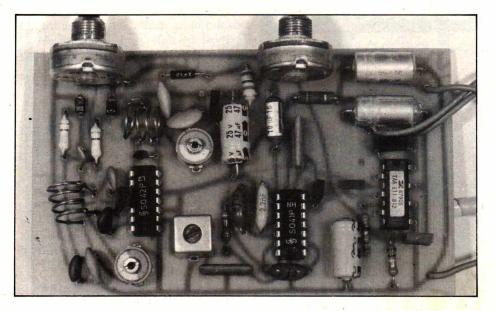Seul point réclamant une certaine attention, la confection des deux bobinages conditionne directement le fonctionnement du module. Le plus



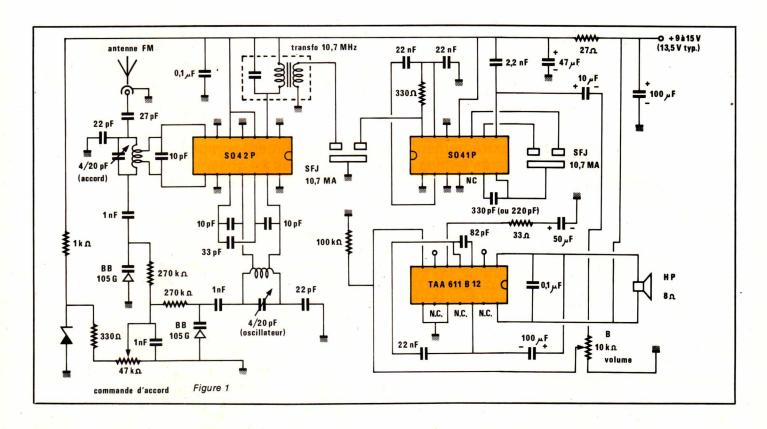

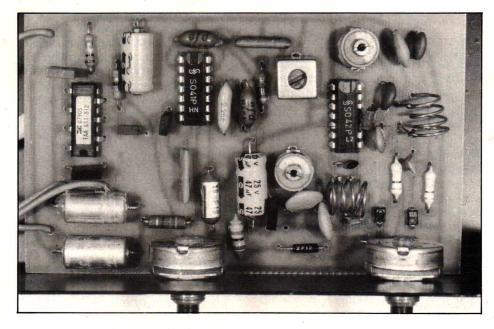


grand soin est nécessaire, et on s'inspirera de nos photos de détail.

Ces bobinages comportent chacun 4 spires de fil de cuivre nu (étamé ou argenté de préférence) mises en forme sur un forêt de perceuse on un crayon de diamètre 8 mm. L'emplacement des prises intermédiaires (queues de résistances) est différent pour les deux pièces. Ce point est très important, et il est nécessaire de respecter de très près la disposition apparaissant sur les photos.

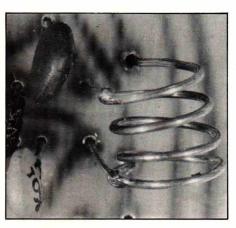Après vérification approfondie du câblage, la mise en service se réduit au branchement d'une alimentation, d'une antenne (fil de 80 cm pour les essais) et aux réglages, surtout destinés à caler correctement la bande de réception (CV oscillateur) et à supprimer souffle et distorsion (CV d'entrée et transfo FI).





#### Conclusion

Le module achevé peut-être monté dans n'importe quel boîtier, plastique ou métal sans problème particulier. La fixation pourra être assurée par les canons filetés des deux potentiomètres ou par quatre vis et entretoises.

PATRICK GUEULLE


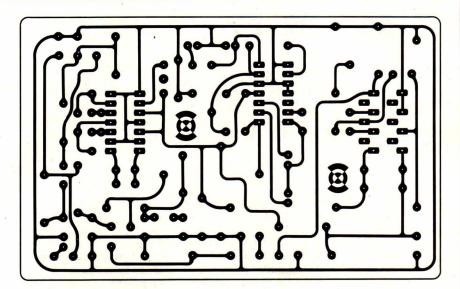


Figure 2

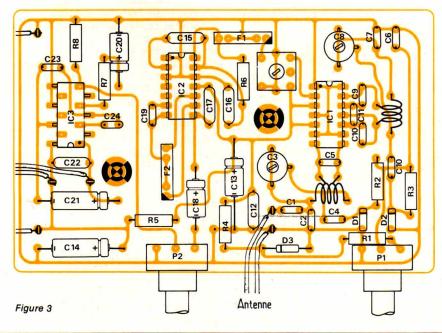

#### NOMENCLATURE

#### Résistances

#### **Condensateurs**

C<sub>13</sub>:  $47 \mu F$ C<sub>14</sub>:  $100 \mu F 16V$  $C_1: 27 pF$ C2: 22 pF C3: 4/20 pF ajust. C15: 22 nF C4: 1 nF C16: 22 nF Cs: 10 pF C17: 2,2 nF C18: 10 µ F 16V Ce: lnF C7: 22 pF C19: 330 pF C<sub>8</sub>: 4/20 pF ajust  $C_{20}$ : 47  $\mu$  F 16V C<sub>9</sub>: 10 pF  $C_{21}$ : 100  $\mu$  F 16V C10:10 pF C22: 0, 1 µ F  $C_{11}: 33 \mu F$ C23: 22 nF C12: 0, 1 \mu F C24: 82 pF

#### Circuits intégrés

IC1: SO42 P IC2: SO41 P IC3: TAA 611 B 12

#### Autres semi-conducteurs

D1: BB105 G
D2: BB105 G
D3: Zener 12V 1/4 W
F1: SFJ 10,7 MA

Murata

## F2: SFJ 10,7 MA

Divers

1 circuit imprimé epoxy
1 HP 8 Ω
1 alim. 13,5 V (3 piles plates)
1 boîtier
1 antenne
Fil câblage et blindé
1 transfo Fi 10,7 MHz
Fil cuivre étamé 8/10.

# le retour à l'aiguille... PAN 3003 MULTIMETRE ELECTRONIQUE PAN 3003

680F COMPLET AVEC SUPPORT PUPITRE UNE SEULE ECHELLE LINEAIRE 110°
59 CALIBRES EN 5 GAMMES.

## 1MΩV/=et ℃

• de 1  $\mu$ A à 5 A en déviation totale = et  $\sim$  de 10 mV à 1000 V en déviation totale = et  $\sim$ 


• de 1  $\Omega$  à 10 M $\Omega$  en déviation totale = et  $\sim$ 

#### MOINS CHER ET PLUS PERFORMANT QU'UN NUMERIQUE

Renseignements ou disponibilités chez votre point de vente officiel PANTEC.



27 - 29 Rue Pajol 75018 PARIS

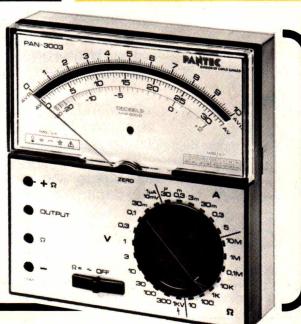

# SERVICE

# PRIME

Dans ce numéro, nous vous proposons, par l'intermédiaire des professionnels distributeurs, certains circuits imprimés proposés dans les articles de réalisation.

Voici leurs références et leurs prix estimatifs.

Réf.	Article	Prix estimatif
EL 408 A EL 408 B	Carte FET Préampli minimum carte alim	38 F 38 F

Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles des précédents numéros :

Réf.	Article	Prix estimatif
EL 403 A	OTHER Marie and David	34 F
<b>EL 403 B</b>	The Musical Box	34 F
EL 403 C		52 F
EL 403 D	Ampli 225 TURBO	16 F
EL 403 A	Bruiteur (Poussin)	14 F
EL 404 B		16 F
EL 404 C	Bruiteur (train à vapeur)	20 F
EL 404 D	Temporisateur photo	30 F
EL 405 A	Circuit de détection	18 F
17	} alarme	
EL 405 B		18 F
EL 405 C	Préampli. pour antenne C.B	8 F
EL 406 A	Carillon 3 notes	6 F
EL 406 B	Platine filtres	68 F
EL 406 C	Egaliseur Commutateurs	14 F
EL 406 D	Alimentation	34 F
EL 407 A	Récepteur/ Telecommande secteur	14 F
EL 407 B	Emetteur	38 F
EI 407 C	Stimulateur 40 V	26 F
EL 407 D	Stimulateur 60 V	30 F

#### Réseau de distribution

Liste des professionnels distribuant les circuits imprimés

02700 - Aveco, 33, bd Gambetta, Tergnier

13001 - Europe Electronique, 2, rue Chateauredon 21000 - Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon

24100 - Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac

25000 - Reboul, 34, rue d'Arènes, Besançon

28000 - E.C.E.L.I., 27, rue du Petit Change, Chartres

30000 - Lumispot, 9, rue de l'Horloge, Nîmes

31000 - Cibot, 25, rue Bayard, Toulouse

31200 - Sodifam, 117, route d'Albi, Toulouse

35000 - Self Tronic, 109, av. Aristide-Briand, Rennes

42000 - Radio Sim, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne

42000 - Electronic du centre, 56, les Tuileries, RN 7 Marly,

Roanne

42300 - S.E.C., 51, rue Pierre Semard, Roanne

49000 - Electronic Loisirs, 24, rue Beaurepaire, Angers

53000 - Radio Télé Laval, 1, rue Ste-Catherine, Laval

56000 - Electronikit, 25, rue du Colonel Maury, Vannes

57590 - GAR, 53, rue Principale, Viviers

58000 - Coratel, 12, rue du Banlay, Nevers

69006 - La boutique Electronique, 22, avenue de Saxe

69009 - Lyon Composants Radio, 46, quai Pierre Scize

74000 - Electronic Service, 3, porche de la rue Narvick, Annec

75005 - Radio ML, 19, rue Claude Bernard

75010 - Acer, 42, rue de Chabrol

75012 - Cibot, 1, rue de Reuilly

75012 - Magnétic France, 11, place de la Nation 75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot

75013 - Pentasonic, 10, bd Arago

75014 - Montparnasse Composants, 3, rue du Maine

75014 - Compokit, 174, bd du Montparnasse

75015 - Fanatronic, 35, rue de la Croix Nivert

76600 - Sonodis, 74, rue Victor Hugo, Le Havre

90000 - Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort

91330 - Electro-Kit, 43, avenue de la Résistance, Yerres

92600 - Roche, 200, avenue d'Argenteuil, Asnières

### Cotation des montages -


Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

## lembs



moins de deux heures de câblage



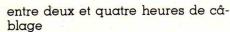



plus de quatre heures de câblage.

Ce temps passé ne tient évidemment pas compte de la partie mécanique éventuelle ni du raccordement du montage à son environnement.

## Difficulté



Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière.



Montage nécessitant des soins attentifs.

Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire (mesures, manipulations).

## Débeuse



Prix de revient inférieur à 200 francs.




Prix de revient compris entre 200 et 400 francs.



Prix supérieur à 400 francs.

## Les pinces pour l'électronique

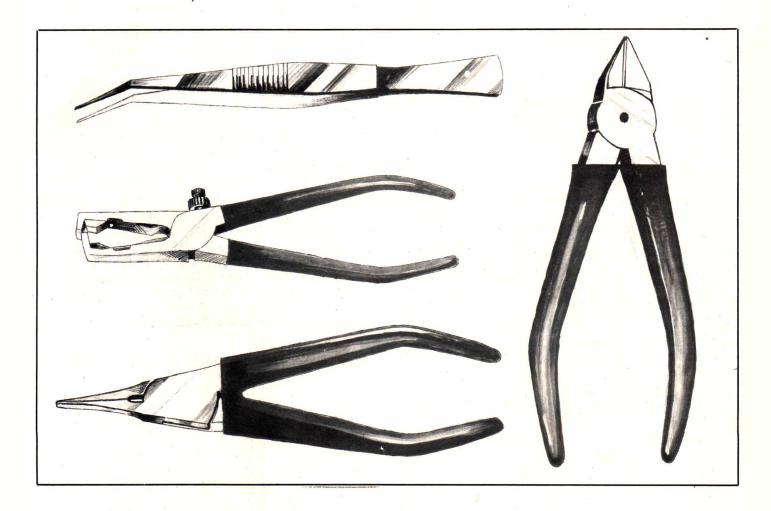

La réalisation pratique est une étape importante d'un montage électronique, qui nécessite souvent l'emploi d'un outillage parfaitement adapté aux besoins.

Dans cette optique nous vous avons déjà proposé un panorama des fers à souder qui vous aura permis, tout au moins nous l'espérons, de choisir l'instrument correspondant à vos souhaits.

Ce mois-ci, nous poursuivons en vous donnant un aperçu de l'éventail des pinces ou petit outillage à main existant chez les principaux fabricants ou importateurs. Pour ce faire, nous avons puisé dans la volumineuse documentation fournie en opérant une sélection parmi le matériel spécialisé pour l'électronique.

Ceci signifie que vous ne trouverez pas la gamme complète par fabricant, la majorité de leur production étant destinée aux industries de l'électronique de pointe et de ce fait non représentée dans les réseaux de distribution grand public.

Une bonne partie des produits examinés sont par ailleurs d'origine US, et on connaît les fluctuations que subit le dollar actuellement, ceci explique que nous n'avons pas fait figurer de prix indicatifs contrairement à notre habitude; les doigts de la fourchette auraient été trop écartés pour que ce soit réellement significatif!...

Terminons cette entrée en matière en remerciant les sociétés qui nous ont permis de constituer ce dossier; nous espérons qu'il vous permettra de choisir les outils nécessaires à l'exécution mécanique parfaite de vos maguettes, gage essentiel d'un fonctionnement correct.

#### Du choix de l'outil...

La tenue en main, le résultat de l'action de l'outil, sa taille, et bien sûr la qualité de matériaux constitutifs sont autant d'éléments déterminants dans le choix d'un outil.

Un grand constructeur américain n'hésite pas à faire appel à un spécialiste en physiologie pour dessiner la forme de la poignée ou la courbure de ses pinces de façon à ce que la force fournie par la main soit utilisée au mieux. Sans aller jusqu'à préconiser l'essai d'une pince avant son achat, il faut bien reconnaître que la douceur de maniement d'un outil est bien agréable.

Mais ce qui est plus important à notre avis, c'est de choisir l'outil en fonction du genre de travail qu'on va lui demander. Or là, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a pas de pince miracle universelle.

Ainsi, une pince coupante pour câble (genre cisaille) ne donnera pas de bons résultats pour des fils rigides de petit diamètre et l'inverse détruirait l'outil.

Pour de mêmes travaux des résultats différents peuvent être acceptables, tout dépend de ce que l'on désire.

Il existe par exemple des pinces coupantes dont les biseaux sont en matériau dur et sans chanfrein côté circuit (voir figure 1). Ces pinces fort chères sont obligatoires lorsque tous les composants sont coupés à longueur et insérés avant soudure à la vague. Dans le cas de l'amateur cela ne présente guère d'intérêt et il vaut mieux qu'il répartisse le même budget dans plusieurs outils de fonctions différentes. Néanmoins, la propreté d'une coupe avec épaulement ainsi que l'angle de coupe

assure (figure 2) une bonne soudure sans aspérité avec un contact franc sur toute la surface, de mauvais biseaux ne conduisent pas au même résultat et peuvent provoquer des pannes par ailleurs très difficilement décelables. (figure 3).

Tout ceci relève de la logique la plus élémentaire mais, il faut en faire preuve lors de l'achat de son équipement.

Avant d'aborder la présentation des modèles sélectionnés par marque, nous croyons bon de devoir rappeler quelques règles nécessaires pour conserver son outillage en bon état pour de longues années.


En ce qui concerne les pinces coupantes par exemple, il faut savoir que chaque modèle est destiné à un domaine d'utilisation propre. Il est évident que des pinces conçues pour sectionner des alliages à base de cuivre et, ce, pour des sections (gauge) ne dépassant pas 4 mm² ne pourront pas couper du fil d'acier ou des fils de section plus importante sans que les biseaux de coupe en souffrent.

Respecter la capacité de coupe mentionnée est donc vital pour l'outil.

Les pinces plates devront être utilisées pour le formage et le pliage des composants ou le tenu et l'extraction mais non pas, comme nous le voyons fréquemment, pour serrer ou desserrer des écrous, opérations qui finissent rapidement par avoir raison des becs ou qui faussent l'outil.

De même une pince à dénuder est conçue pour... dénuder et non pour faire office de paire de tenailles.

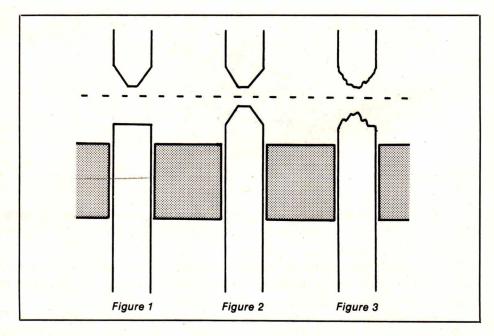Tout cela, direz-vous, tombe sous le sens mais il vaut mieux le rappeler si l'on en juge par les dires des fabricants d'outillage.




#### **CLAUSS**

Importé par GENTEC.

Ce fabricant américain est plus particulièrement orienté sur la production de paire de ciseaux (pour tout domaine d'applications), et cisailles. La gamme de matériel s'adressant à l'électronique est restreinte.

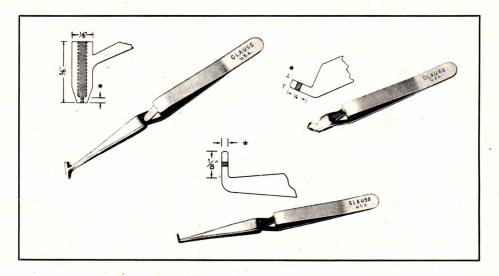
Nous y avons remarqué particulièrement quelques brucelles dissipatrices pour le maintien, lors des opérations de soudage, des composants fragiles ainsi que deux pinces coupantes à ressort escamotable pour des fils de faible section.



Les brucelles sont élaborées dans un aliage cuivre-béryllium pour obtenir une conductance thermique maximum avec une grande résistance à la corrosion.

Trois modèles sont proposés, fonction de la configuration des circuits. Ces modèles existent tous en plusieurs versions suivant le diamètre des conducteurs.

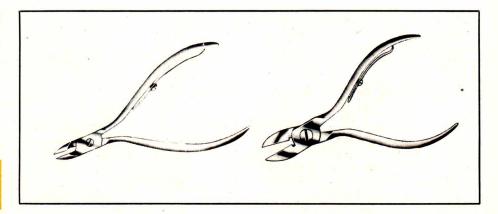CLAUSS: GENTEC, le Bonaparte Centre d'affaires, Paris-Nord, 93153 Le Blanc-Mesnil.



#### BELZER

Ce fabricant mondialement connu a regroupé dans un livret séparé de son catalogue général tout l'outillage destiné à l'électronique et aux communications, nous présentons ici quelques pinces, les unes courantes, d'autres aux fonctions particulières.

#### Les pinces brucelles

Nous n'avons pas présenté les pinces standard mais celles présentant des becs particuliers.


Les quatres premières A, B, C, D servent principalement à l'extraction ou à la pose de composants soudés sur circuit imprimé (maintenance ou accès difficile). A et B pour composants horizontaux, C pour composants piqués débout, pour petits condensateurs à sortie radiale par exemple. Deux autres pinces E et F peuvent présenter un intérêt pour souder des composants sensibles à la température, les becs épais servent de dissipateur thermique.

A: réf. 5572 B: réf. 5573 C: réf. 5571 D: réf. 5574 E: réf. 5577 F: réf. 5580

A noter qu'une pochette de 7 pinces existe sous la réf. 5570/7.
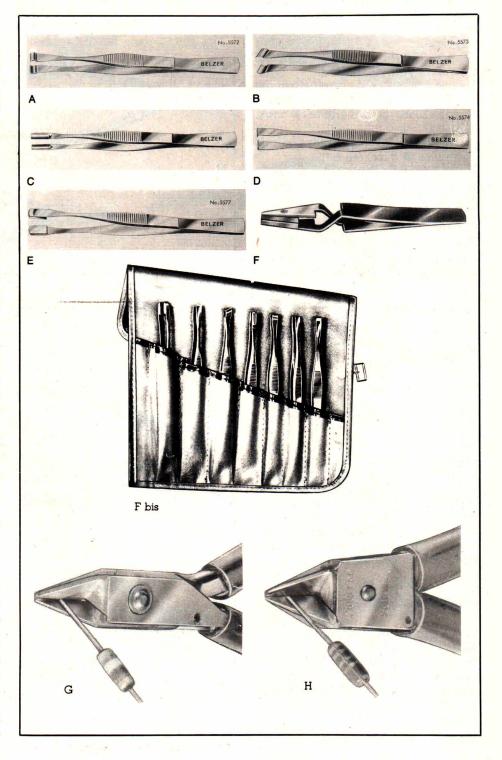
#### Les pinces coupantes

Des formes plus conventionnelles: présentation nickelée, chromée et polie. G, modèle très éfilé avec chanfrein, H, modèle sans chanfrein pour coupe à ras. I, ce type de pince permet de sectionner les composants piqués debout. J, pince à becs déportés coupe devant et en biais pour accès dans les endroits étroits. K, cette pince coupe à 1,3 mm de la carte et cintre à 45° la queue du



composant. L, le composant est également coupé à 1,3 mm mais est ensuite écrasé lui interdisant de sortir de son emplacement avant soudure.

#### Les pinces plates et rondes

Ici aussi nous ne présenterons que quelques modèles, mais il en existe une grande variété (pince à cintrer plate, à becs demi ronds, pinces à ajuster).

M pince plate miniature avec becs lisses pour cintrage, N pince miniature à becs pointus lisses. O pince à becs concaves pour cintrer les queues de composants avant insertion sur carte (éloignement du circuit imprimé).

G: réf. 2646 K, capacité de coupe fil de cuivre **Ø** max. 0,6 mm

H: réf. 2666 FKK, exclusivement pour fil de cuivre **Ø** max. 1,5 mm.


Ĭ: réf. 2658, fil de cuivre **Ø** max. 1,2 mm.

J: réf. 2787 F, exclusivement pour fil de cuivre **Ø** max. 0,8 mm.

K : réf. 2658 E, Ø max. 1 mm. L : réf. 2658 TQ, Ø max. 1,5 mm.

M: réf. 2646 MF N: réf. 2646 MS O: réf. 2815 K

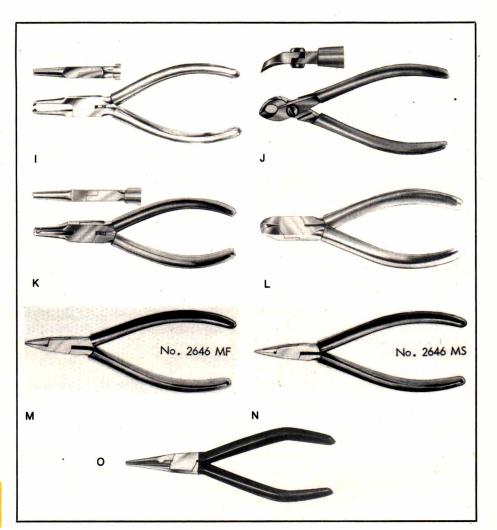Belzer est distribué par Intertool France S.A. 84, av. Franklin-Roosevelt - 69120 Vaulx-en-Velin.




#### **FACOM**

Difficile de présenter FACOM car cette firme a acquis une réputation dans le domaine de l'outillage qui a de loin dépassé nos frontières. Comme beaucoup d'autres fabricants d'outillage, le domaine d'application électronique, et plus particulièrement les pinces, ne présente qu'une faible part de sa production totale; quoiqu'il en soit la gamme, notamment pour les pinces coupantes, est très grande et cela nous a posé des problèmes de choix.

#### Pinces coupantes

Les coupantes diagonales: 405-10: pince fine, légère, mais robuste pour fils durs ou corde à piano jusqu'à 0,5 mm maxi. Le modèle 405-10 R possède une garniture dans les taillants qui retient la chute de coupe.

Longueur 110 mm.

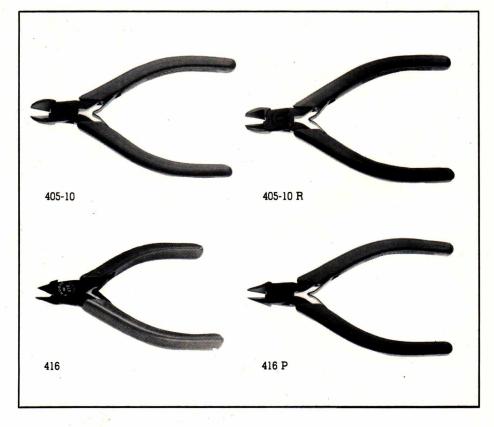

405-15: c'est la pince coupante standard destinée aux travaux intenses de coupe de tous types de fils (même aciers spéciaux) jusqu'à 1,2 mm maxi.

Longueur totale 150 mm.

416: pince coupante à becs fins étudiée pour les coupes en pointe. Capacité: (fil de cuivre uniquement 1 mm. La coupe se fait à ras (pas d'épaulement côté circuit).

La version « P » permet, par un amincissement des becs, encore plus d'accessibilité.

Coupantes devant:

408: modèle standard coupant en bout. Très intéressante pour des travaux de coupe dans les ensembles très denses en composants implantés verticalement. Capacité de coupe 0,8 mm maxi. Longueur 145 mm.

418: même modèle mais plus petit pour des coupes à ras en micro-électronique. La 428 se distingue de la 418 par une butée réglable le long d'un bec qui permet de fixer la hauteur de coupe.

#### Cisailles

Nous avons retenu le modèle 414 qui sera très apprécié pour la coupe des câbles en nappe qui sont de plus en plus employés avec l'avènement de la micro informatique.

Largeur de coupe: 80 mm, longueur 250 mm.

#### Pinces à dénuder


Il en existe maintenant beaucoup de modèles dits automatique et ce pour une grande variété de diamètres. Nous n'avons retenu que 2 modèles. Le standard référencé 194-17 CPY est prévu pour les conducteurs jusqu'à 2,5 mm maxi. Ce modèle est chromé avec des poignées gainées. Longueur 170 mm. Largeur des becs 8 mm.

Une pince à dénuder automatique en bout pour fils de 0,5 à 5 mm de même présentation. Référence 172. Largeur des becs : 6 mm.
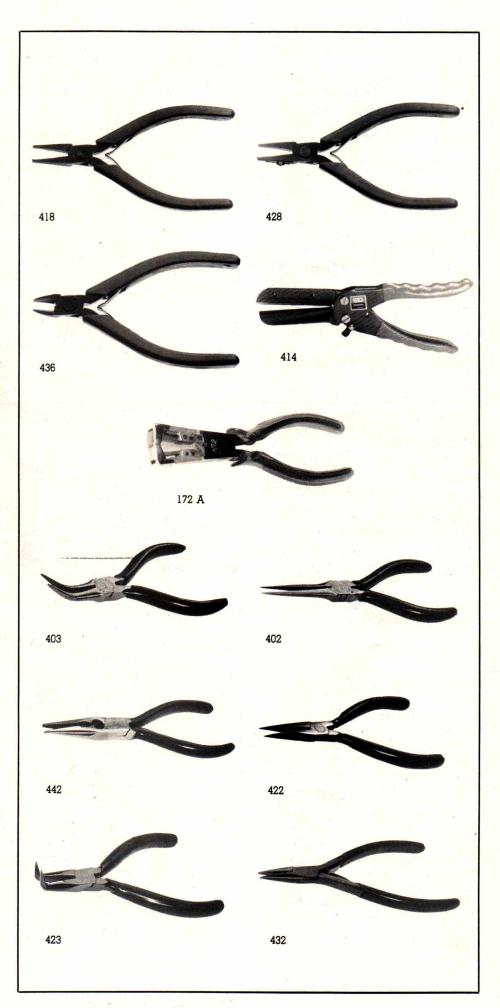
## Pinces plates, rondes et demi-rondes

Nous retrouvons pour les pinces de formage et de tenue les deux séries « standard » et « micro électronique » qui diffèrent par la taille et la finition des instruments.

6 pinces demi-rondes: les modèles 402, 403, 442 « standard électronique » admettent des efforts plus puissants et le 442 dispose d'un coupe fil latéral. Le modèle 403 est



pourvu des becs longs coudés à 40° pour les travaux où l'accès est plus délicat.


Les modèles 422, 423, 432 sont les répliques des 402, 403, 442 mais pour le micro électronique. Elles admettent des efforts moins importants mias permettent des travaux plus précis.

2 pinces à becs ronds 404 « standard » et 424 « microélectronique » conçues pour la mise en forme de fils.

3 pinces plates 401, 421, 431 pour l'assemblage, le cambrage et le maintien de pièces. Leurs becs sont rectangulaires lisses mais à angles arrondis pour ne pas endommager les composants.

Enfin, toute une série de brucelles pour applications diverses. Certaines sont dotées d'un revêtement spécial pour résister aux acides.

FACOM B.P. 73 - 91423 Morangis.

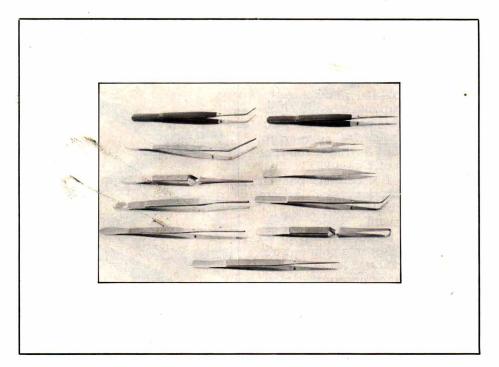

#### **JAHNICHEN**

Nous citons, ici, l'importateur car les établissements A. JAHNICHEN représentent deux marques en France:

#### GRANIT et LINDSTRÖM.

La gamme GRANIT s'oriente plus vers les applications courantes alors que la gamme LINDSTRÖM, de haute qualité, s'adresse aux industries électroniques de pointe, nous n'en parlerons donc pas.

#### SERIE GRANIT

#### Pinces coupantes


A: coupante de côté à tranchants fins pour des fils de cuivre jusqu'à 0,9 mm longueur 110 mm.

B: coupante en bout avec un petit chanfrein. Largeur du tranchant 4 mm. Capacité cuivre: 1,2 mm, autre: 0,8 mm.

C: coupante de côté pour travaux courants. Capacité cuivre: 2 mm, fils durs: 1 mm. Longueur 130 mm. D: coupante en biais pour coupe à ras (sans chanfrein). Capacité 1,5 mm (fil de cuivre).

Tous ces modèles sont équipés de ressorts à lames et de poignées isolantes.

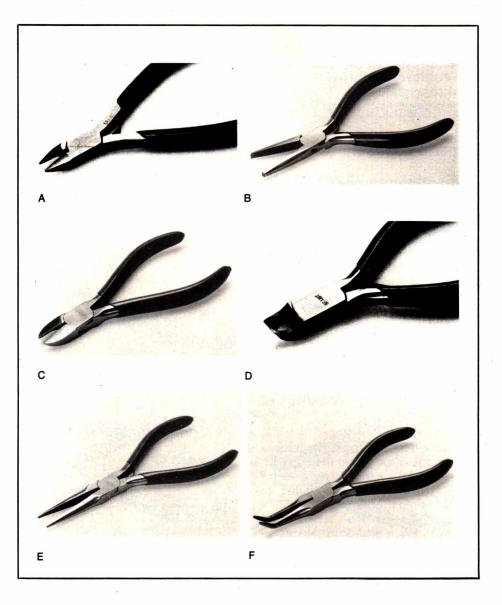A: réf. E 3357 B: réf. E 3333 C: réf. E 419/1 D: réf. E 3331



## Pinces plates, demi rondes et rondes

E: pince demi ronde à becs longs pour travaux de mise en forme. Ce modèle existe en deux versions avec ou sans ressort. Longueur 140 mm.

F: même modèle avec becs coudés à 45°.

G: pince à becs plats et lisses pour travaux délicats. Ce modèle existe avec ou sans ressort. Longueur 120 mm.


H: pince à becs ronds pour les pliages délicats. Existe avec ou sans ressort et avec branches nickelées. Longueur 120 mm.

E: réf. E 286 F: réf. E 287 G: réf. E 3170 H: réf. E 3172

#### **Divers**

I : pince à dénuder conventionnelle avec butée de réglage. Longueur 130 mm.

J: « brucelle » pour gratter les fils

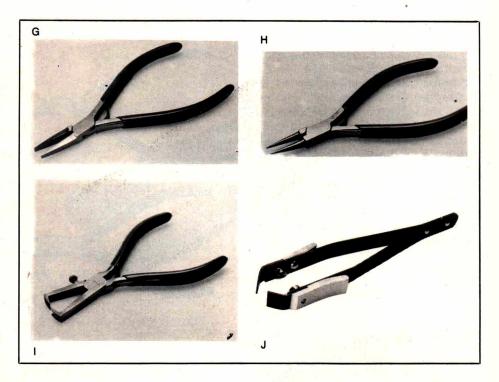

émaillés ou gainés. Longueur 130 mm.

I: réf. E 400/130

J: réf. E 402 A. JAHNICHEN 27, rue de Turin -75008 Paris.

#### SAFICO

Safico est une société française implantée dans le Puy de Dôme ; sa production est principalement orientée sur l'outillage destiné aux électroniciens, électriciens et à la petite mécanique.

#### Pinces coupantes

A: pince coupante diagonale: coupe à ras. Capacité de coupe pour fil de cuivre **Ø** 0,8 mm.


B: pince coupante en bout, coupe à ras pour capacité de coupe : fil de cuivre Ø 0,8 mm

C: pince coupante devant angle 30° capacité de coupe: fil de cuivre **Ø** 0,8 mm; utilisation pour les accès difficiles.

D: pince coupante avec ganiture spéciale dans les taillants retenant la chute du fil après la coupe; coupe en biseau; capacité de coupe fil cuivre **Ø** 1,2 mm.

A: réf. 226 B: réf. 268 C: réf. 269 D: réf. 201-01

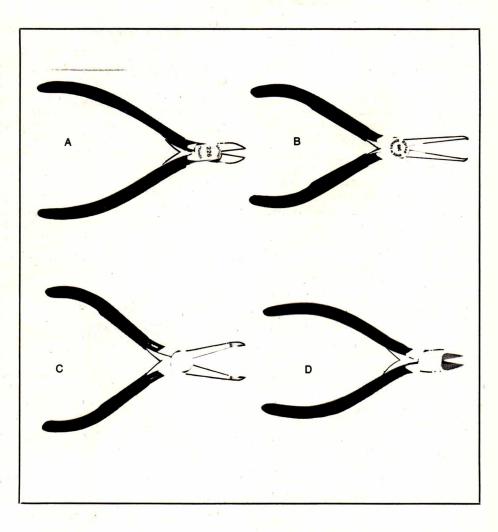Ces pinces sont présentées polies, avec une protection anti-corrosive et un ressort lames. Poignées PVC.



#### Pinces plates

E: pince à becs plats et courts pour travaux de grande précision.

F: pince plate, becs longs pour le cambrage, l'assemblage, le maintien dans les travaux de câblage.

G: pince à becs demi-ronds larges, coudés à 55° éfilés, très utile dans les travaux de maintien ou de positionnement de composants.

H: pince à becs ronds, pour travaux de mise en forme de fils dans l'électronique et la micro mécanique (ex. : création de parcours thermique pour composants sensibles à la chaleur).

E: réf. 225 F: réf. 203 G: réf. 205 H: réf. 223.

#### Pinces à dénuder

I: pince à dénuder pour fil de Ø 0,8 à 4 mm, très maniable, ne nécessite pas de réglage.

J: pince à dénuder « électronique » becs étroits ; capacité de dénudage pour fils Ø 0,2 à 1,5 mm par vis de réglage. Il existe bien entendu un catalogue des pinces automatiques que nous ne présentons pas ici.

I : réf. 128 J : réf. 267.

#### Pinces brucelles

La gamme existant chez ce constructeur est très importante, nous n'avons sélectionné que les modèles avec manches isolés PVC. (matériau inox).

K: pince à becs éfilés (avec guide)
L: pince à becs croisés, éfilés, striés, utile pour souder.

M: pince à becs coudés 40°, éfilés, striés avec guide.

N: pince à becs coudés en arrondis avec guide.

0 : pnce pour saisir les composants implantés verticalement.

P: pince pour saisir ou positionner les composants implantés horizontalement (utile pour dessouder par ex.).

Q: pince pour retirer les circuits intégrés ou composants à sortie radiale, genre condensateurs MKH.

R: pince pour prise sur angle 45° (composants horizontaux).

S : une trousse regroupant les quatre précelles précédemment décrites, existe au catalogue.

T: pour terminer, une pincette de préhension pour tenir les fils penG

dant les travaux de soudage permet d'accéder à des endroits très étroits et relativement éloignés.

K: réf. 108
L: réf. 110
M: réf. 112
N: réf. 131

0: réf. 133 P: réf. 134 Q: réf. 135 R: réf. 137 S: réf. 808-01 T: réf. 438.

SAFICO BP 63880 Olliergues.

#### SES : Société électrique Sterling

Cette société française dont le siège social et les usines se situent dans le Haut-Rhin, développe toute une gamme d'outillage, de machinerie légère, de produits de connectique et de classement pour l'électricité et l'électronique. Comme pour beaucoup de fabricants que nous citons ici, la partie outillage à main ne représente donc qu'une faible partie de ses activités.

Dans le domaine des pinces, nous trouvons une grande variété de pinces à dénuder, à sertir, à manchonner ainsi qu'une très large gamme de cisailles.

#### Pinces à dénuder

Parmi les modèles disponibles, trois nous semblent correspondre plus particulièrement aux besoins des électroniciens amateurs.

La JOKARI COMBI (réf. 541-002). Comme son nom l'indique, elle permet de dénuder et de couper les câbles pour des sections de 0,75 à 6 mm². Elle est en outre pourvue d'une butée pour régler la longueur de dénudage à 10 mm.

#### Pince à dénuder à lamelles SES 166

La conception de cet outil permet de dispenser l'utilisateur de tout réglage, les 11 ou 18 lamelles de la mâchoire s'adaptant automatiquement au profil et au diamètre du fil quelle que soit sa section dans les limites de capacité.

Deux références :

— SES 166/1 (724-001) pour Ø 0,5 à 5 mm.

— SES 166/2 (724-002) pour Ø 0,3 à 1,2 mm.

Dans les 2 cas le poids de l'outil est de 185 g.

#### Pince à dénuder simple D.S.

Modèle conventionnel qui existe en trois versions suivant qu'on dispose d'un ressort de rappel ou non de la faculté de dénuder deux conducteurs à la fois ou non et suivant le diamètre maximum de dénudage admissible.

DS-1 (501-002), fils monoconducteurs  $\emptyset$  4 mm maximum.

DS-2 (501-004), modèle pour le dénudage de fils biconducteurs (dans les mêmes limites).

DS-3 (501-001), fils monoconducteurs de  $\emptyset$  3 mm maximum.



#### Cisailles

#### Micro cisailles type 170-1 et 175-1

Ce sont des pinces coupantes pour les queues de composants dépassant des plaques imprimées (soudure effectuée). Elles permettent des coupes nettes pour des conducteurs cuivre jusqu'à 1,9 mm de diamètre. Le modèle 175-1 est doté en plus d'un clips de sécurité évitant la projection du fil coupé. Le ressort de rappel est constitué d'une double spire d'acier.

La forme et l'usinage des lames de coupe facilite l'accès aux points difficilement accessibles d'un circuit. Par ailleurs, la poignée est étudiée pour améliorer la prise en main et ainsi éviter la fatigue de l'utilisateur lors de nombreuses manœuvres consécutives.

170-1 code 532-001 poids 45 g envi-

175-1 code 532-002 longueur 125 mm.

#### Type 270-1 et 271-1

Offrent, par rapport aux précédentes, l'avantage de disposé d'une goupille de sécurité qui saute lorsque le diamètre des conducteurs est supérieur à la capacité de coupe. Dans le cas d'une fausse manœuvre, il suffit donc de changer la goupille, les biseaux de coupe n'ont pas souffert.

#### Macro cisailles type 1175

Etudiées pour la coupe de fils durs ou de câbles coaxiaux et ce jusqu'à 12,5 mm de diamètre, la finesse de coupe évite la déformation des câbles sectionnés.

Code 532-005 longueur environ 150 mm. Poids: 70 g.


#### Pinces plates

#### Pinces fines types 375 et 375/1

Concues pour les travaux délicats de formage ou de serrage des conducteurs lors du montage des composants sur les platines imprimées, ces pinces présentent une très bonne maniabilité alliée à une grande robustesse. Ressort de rappel acier et poignées isolantes. 375 code 532-007 becs striés 375/1 code 532-008 becs lisses. Longueur 125 mm. Poids 45 g.
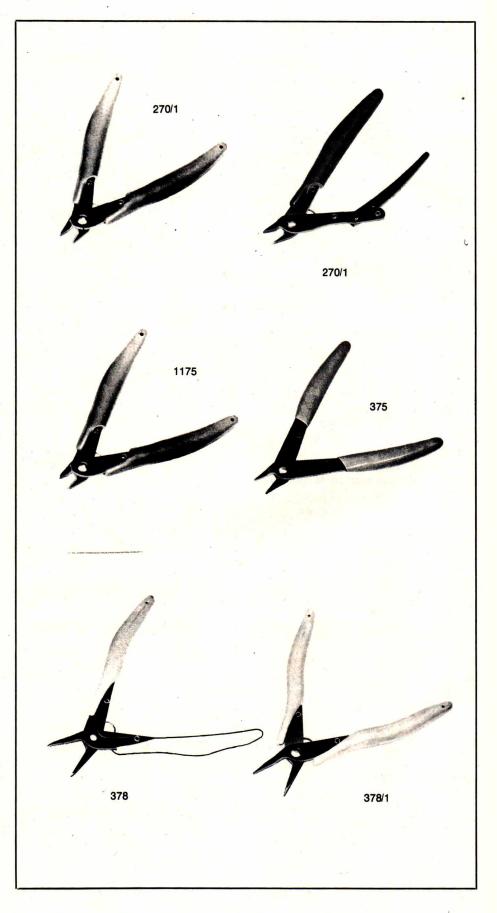
## Pinces fines à becs longs type 378 et 378/1

Même genre de pinces que les précédentes mais qui grâce à leurs



becs longs permettent le travail dans des conditions d'accès plus difficiles.

Le type 378 est à becs striés alors que le 378/1 est à becs lisses. Ressort de rappel double spire acier et poignées isolantes. Longueur 140 mm. Poids environ 50 g.

SES 11, av. Maurice-Ravel - 92160 Antony.

#### UTICA

Utica est une marque américaine, dont l'outillage ne se rencontre en France pratiquement que dans le secteur industriel.

#### Pinces coupantes

A: pince coupante à manche très long et becs étroits, idéale pour couper à ras.

B: pince coupante à becs extra fins particulièrement utile pour travailler dans les endroits très serrés.

C: pince coupante à becs coudés à 60° pour coupe à ras.

A: rév. 34.6 CPKS B: réf. 38.4 CKS C: réf. 754.4 CJS

#### Pinces plates


D: pince plate à becs extra longs pour travailler dans les endroits d'accès difficile ou pour former les connexions de composants.

E: pince plate à becs coudés; c'est une pince de précision pour le positionnement ou le maintien de composants dans les endroits difficiles d'accès.

F: pince à becs ultra fins, faible ouverture des becs pour travaux subminiatures. Désigné pour les applications où les composants ne doivent pas être griffés ou entaillés.

D: réf. 714-6 CFGRS E: 25-5 FFMS F: B 5317 CFGRS

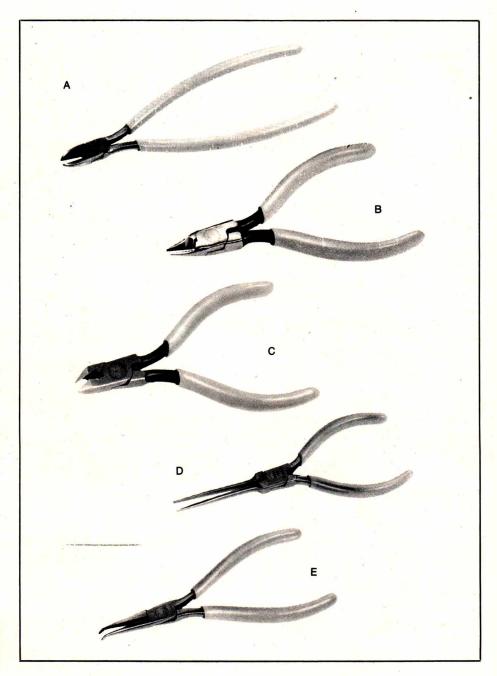Ulica est distribué par : TMC 11, rue Racine - 93121 La Courneuve.




#### **XCELITE**

Ces pinces pour l'électronique de la gamme « Superior » sont présentées brunies. Les double-lames de ressort et les branches sont enrobées de PVC bleu. Ces pinces couvrent tous les besoins de l'électronique moderne et sont particulièrement efficaces dans tous les petits travaux délicats.
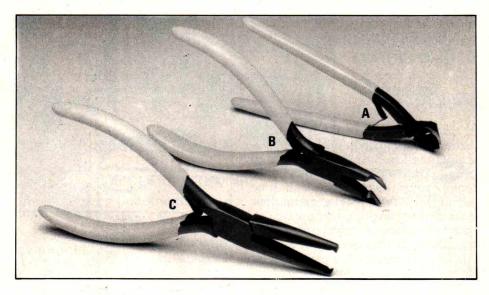
#### Pinces coupantes

A: pince coupante diagonale sans chanfrein, pour couper à ras. Cest une pince de précision, dotée de tranchants extra-durs, capacité de



coupe, fil de cuivre Ø 0,2-1,0 mm.

B: pince coupante diagonale, fine, tranchant incliné à 40°, idéale pour couper en bout. Capacité de coupe: fil de cuivre Ø 1 mm, fil nickel fer Ø 0,6 mm.

C: pince coupante en bout, petit chanfrein, largeur du tranchant 4 mm. Utile dans les endroits exigüs. Capacité de coupe: fil de cuivre **Ø** 1,2 mm.

D. E. F.: ces pinces coupantes en bout sectionnent les fils à 1,3 mm du circuit imprimé; la seconde écrase après avoir coupé le fil du composant, la troisième coupe et cambre, les composants restent ainsi prisonniers dans leurs trous; Ainsi, on peut implanter une carte complète avant soudure.

Capacité de coupe :

D: fil de cuivre Ø 1,2 mm, tige laiton

Ø 1 mm max.

E: fil de cuivre Ø 1,5 mm F: fil de cuivre Ø 1 mm

A: réf. 160 SEB B: réf. 330 SEB C: réf. 333 SEB D: réf. 335 SEB E: réf. 337 SEB F: réf. 339 SEB

#### Pinces plates

G: pince à becs larges demi-ronds striés pour saisir et former les fils et les composants.

H: pince à becs plats, fins et lisses pour les travaux délicats.

I: pince à becs ronds, lisses pour faire des boucles fines.

G: réf. 276 SEB H: réf. 170 SEB I: réf. 172 SEB


#### Pinces à dénuder

J: pince légère, idéale pour travaux précis (réglage par vis).

J: réf. 413 SEB
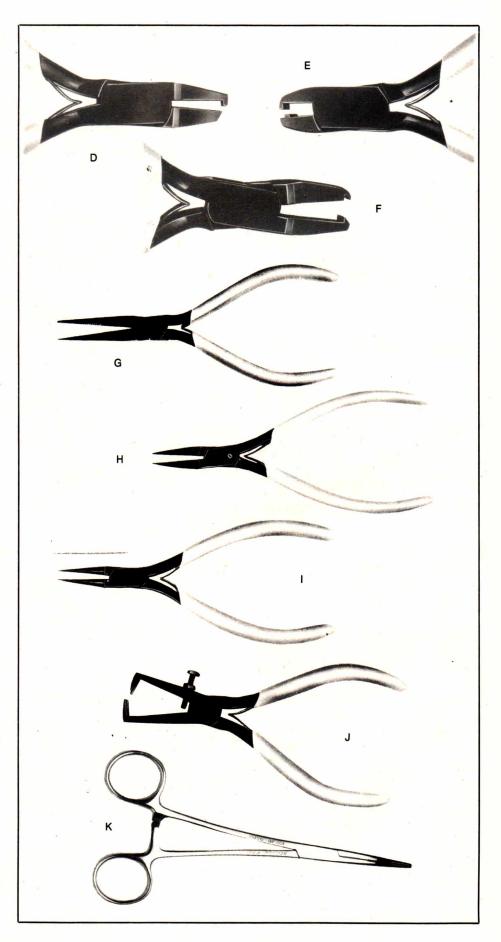
#### Grippeur

K: outil à usages multiples possedant des qualités de préhension exceptionnelles. Se bloque d'une manière positive pour pincer les fils de composants électroniques. Il joue également le rôle de dissipateur thermique. Les grippeurs ont un dispositif de blocage instantané à deux positions, et des mâchoires striées. Usiné avec précision à partir d'acier inoxydable parfaitement trempé



(grippeur à becs droits). K : réf. 42 H La marque Xcelite st distribuée par

le groupe Cooper. Groupe Cooper, 4, av. des Coquelicots - ZA 94380

# UN NOUVEAU PAS VERS LA PERFECTION : LES NOUVEAUX ANTEX.

**MODELE CS** 17 W

inférieur à 2 uA

230 V. 115 V. COURANT DE FUITE : 24 V.

12 V. inférieur à 1 uA

**MODELE XS** 230 V.

115 V. 25 W COURANT DE FUITE : 24 V.

12 V.





AGENTS GENERAUX POUR LA FRANCE **E**<sup>TS</sup> **V. KLIATCHKO** 6 bis, Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS Tél. : 577.84.46

7 SERIES

200 MODELES


RETEXBOX

# COFFRETS RETEX


Les qualités des coffrets professionnels octobox-databox à des prix très compétitifs



AGENT EXCLUSIF FRANCE

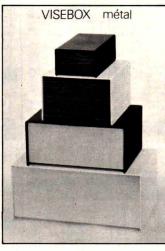

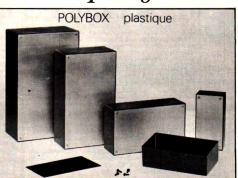LE DEPOT ELECTRONIQUE 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE Télex 431 195 ab 61



AUTRES SERIES: aluminium **PUPITRE** métallique TUBOX **ECOBOX CABINBOX** 

JE DESIRE RECEVOIR:  - Documentation sur les communication sur les communication sur les communications de la communication sur les communications de la communication	ffrets RETEX	
- Liste des grossistes - reven	the state of the s	
NOM		
RUE		
CODE POSTAL	_ VILLE	

## à TOULOUSE

T	RANSISTOR	S			
AC 125 3,00 126 3,00 127 3,00 128 3,00 180 K 4,00 181 K 4,00	BC (suite) 308 1,00 309 1,00 317 1,50 318 1,50	BF (suite)  185 2,50  194 2,50  196 2,50  197 2,50  198 2,00			
188 K 3,00 AD	317 1,50 318 1,50 327 1,20 328 1,50 337 1,20 338 1,20 407 0,85 408 0,85	255 3,00 259 3,00	С	IR. INTE.	C Mos
149 8,00 151 5,00 152 5,00 AF 124 3,00 125 3,00 126 3,00 127 3,00 139 5,00 BC 107 AB 1,80 109 BC 1,80 109 BC 1,80 1414 1,00 1414 1,00 171	408 0,85 547 1,00 548 1,00 0,95 549 0,95 557 0,80 558 0,75 559 0,90 136 3,00 137 3,00 138 3,70 139 3,00 8DX 181 8,00 8DX 173 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 3,00 177 4,00 181 4,00	336 3.00 337 3.00 338 3.50 494 2.00 495 2.00 BUX 37 45,00 2 N 706 2.50 1613 2.00 1889 2.00 1893 2.00 1893 2.00 2218 2.00 2219 A 3.00 3054 6.00 3055 MOT 4.00 3055 MOT 6.00	4000 2,00 4001 2,00 4002 2,00 4007 2,40 4008 6,50 4009 3,30 4010 4,00 4011 2,00 4011 2,00 4012 3,00 4015 7,00 4016 3,80 4017 5,90 4017 5,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 7,50 4021 8,50 4023 2,40 4501 4,50 4501 4,50 4501 4,50 4501 8,50	4026 4027 4028 4029 4030 4033 4033 4040 4041 4042 4043 4044 4044 4047 4049 4050 4050 4051 4052 4512 4518	4,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 405,000
239 1,80 307 1,00	183 4,00 184 2,50 DIODES 1,60   1N 4001 1,80   1N 4001 0,60   1N 4148 18 00 100 V 38	3819 3,50 4416 8,00	S 041 P S 042 P TL 071 TL 071 TL 072 TL 074 VAA 170 VAA 180 LM 301 LM 311 LM 380 TA 550 TA 611 B 12	14,00 T/ 15,00 T/ 10,00 T/ 13,00 T/ 20,00 T/ 4,00 T/ 15,00 T/ 15,0	AA 611 C 12 AA 611 A 12 AA 651 B BA 120 BA 790 KB BA 790 LA BA 810 DA 2003 DA 2003 DA 2003 DA 2038
2 V 7 à 3 Q V	2,00 4 V 7 à 68 à 150 V 2	3 V 1,20	A souder 8 14 16 0.80 1.00 1.0		A Wrap 14 50 4,50
1 A 200 V 3 A 200 V 4 A 200 V 14 A 200 V 14 A 200 V 15 A 200 V 16 A 200 V 17 A 200 V 18	4,00 25 A 200  LEDS ET AFFICHEURS  8,00 71.312 A 0.80 11.313 C 1.00 711.372 A 1.10 711.701 a 1.10 711.701 C 1.10 T	\$ 7,62 mm n, com 7,00 ath com 7,00 olarise 8,00 s 12,7 mm node com 8,00 ath com 8,00	Posttl 1,5,5 5-8-12-15-18-24 V Pour T05 à ailette , Pour T05 à ailette , Pour T03 à ailette , Pour T03 à ailette , Carré 65 x 65 - 24 W Carré 65 x 65 - 24 W	7,00 5-8	Négatii 3-15-18-24 V VIRS ré 80 x 80 - 3 ssee puissanc W 1 x T03
6 A 400 V isolés	TRIACS • 5,00   8 A non iso			34.00 Pan	ISE 220 voits
	7.T.L. TEXAS		Mini L : 18 cm,	OMPES A DESSO embout gratuit	UDER
\$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	51 2,50 53 2,50 54 2,50 56 2,50 77 3,50 77 4,00 77 4,00 77 5,50 80 6,00 81 6,00 81 6,00 81 6,00 81 5,50 91 5,50 91 5,50 91 5,50 91 4,60 91 4,60 91 4,50 91 122 6,50 113 4,50 1121 4,50 1122 6,50 1123 7,50 1123 7,50 1126 5,50 1126 7,50 1127 7,50 1128 7,50 1138 7,50 113	145 9,00 150 10,00 151 6,50 153 7,50 154 10,00 155 7,50 156 7,50 156 7,50 160 10,00 162 8,50 162 8,50 164 9,50 162 8,50 164 9,50 162 8,50 164 9,50 165 9,50 167 10,00 160 7,00 160 7,00 160 8,50 191 10,00 193 10,00 194 10,00 195 11,00 196 11,00 197 11,00 198 11,00	Bobine de 250 g Bobine de 500 g  Type Mini Type Standard Nettoy magnet. Graisse silicon  Mini perceuse minia + 2 mandrins + 11  Mini perceuse tensi livrée en coffret ave L ensemble L support  Modd  Vitesse max. 16 500 tr. La perceuse Le transformateur-varia  Spécial Epoxy . 0, 6, 6  La piec  B  Pour monfage sans scors diodes, etc.	PRODUITS IX  e pour Nettoyer II  18,00 Spé 25,00 Q  20,00 Tre: e, le le tube  PERCEUSES  ture 12 V, Invrée av  oret on d'alimentation 3 mandrins + 9  tible de précision m  Type P5 mn. Tension 12 à 160,00 Les  FORETS • OTTES DE REMIS  BB 051 M DEC	es Contacts cal THT ant sse a dess  evec support 9-14 V outils + 1 co  liniature • 18 V. Puiss pport 1. 1.2 1.3 mr 2.60  XXION  XXION  SEE 3.5 condensat as de 2.54

4000 2,00	4024 6,50	4053 6,00
4001 2,00	4026 9,00	4060 9,00
4002 2,00	4027 4,00	4063 9,00
4007 <b>2,40</b> 4008 <b>6.50</b>	4028 5,90	4066 4,00
4008 <b>6,50</b> 4009 <b>3,30</b>	4029 <b>8,80</b> 4030 <b>4,00</b>	4068 4,00 4069 2.00
4010 4.00	4030 4,00 4033 8,80	
4011 2.00	4035 6,00	4071 2,00 4072 2,50
4012 2.00	4040 8,00	4073 3.00
4013 3,00	4041 9,00	4075 3.00
4015 7,00	4042 6.00	4077 4.00
4016 3,80	4043 9.00	4078 3.00
4017 5,90	4044 7.50	4081 3.00
4018 8,80	4046 7,50	4082 3,00
4019 4,50	4047 8,80	4093 6.00
4020 7,50	4049 4.00	4094 13,00
4021 7,50	4050 4,00	4098 7,00
4022 6,50	4051 6,00	
4023 2,40	4052 6,00	-
501 4.50	4512 7.50	4538 26,00
4507 4, <b>50</b>	4518 6,80	4539 27,00
4508 28,00	4520 7,50	4585 7,50
511 8,50	4528 10,00	1,00

LINEAIRES	SPECIAUX
S 041 P 14,00	TAA 611 C 12 9,0
S 042 P 15,00	TAA 611 A 12 10,0
TL 071 6,00	TAA 651 B 9,0
TL 072 10,00	TBA 120 7,0
TL 074 13.00	TBA 790 KB 8.0
VAA 170 20,00	TBA 790 LA 8,0
VAA 180 20.00	TBA 810 8,0
LM 301 4,00	TDA 2003 15,0
LM 311 9,00	TDA 2004 30.0
LM 380 15.00	TDA 2020 32,0
TA 550 2,00	ICL 8038 50.0
TA 611 B 12 9,00	102 0000 00,0

	Asc	ouder			A Wra	pper.	
8	14	16	24	8	14	16	24
0,80	1,00	1,00	1,70	2,50	4.50	5.00	7.50
		+ Su	pport de	Transiste	ors +		
05 po	ur Cl						. 2.0

5-8-12-15-18-24 V 7,00	5-8-15-18-24 V 7,00					
RADIATEURS						
Pour T05 à ailette						

FERS A SOUDER	
FABRICATION FRANÇAISE 220 voits	
Livrés avec panne, et cordon	
30 W. 220 V	4,50
40 W. 220 V 34,00 Panne 40 W 9anne 60 W	5,00 5,00
Pistolet à dessouder 220 V	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	. 100,00
POMPES A DESSOUDER	_
Mini L 18 cm, Tout metal + 1 embout gratuit Maxi-Mini. L = 22 mm + double piston Maxi-Super. L = 37 mm Embout Teflon	97,00
SOUDURE 60 % 10/10	
Bobine de 250 g	35.00
Bobine de 500 g	65,00
PRODUITS (X)	
Bamba sawa NaMaran Ing Contrata	
Type Mini 18,00   Spécial THT	23.00
Type Standard 25,00 Givrant	18.00
Nettoy magnét 20,00 Tresse à dessour	
Graisse silicone, le tube 35	.00

+ 2 mandrins + 1 foret	Triplite
Mini perceuse tension d'alimentation 9-14 V     livrée en coffret avec 3 mandrins + 9 outils + 1 coupleur piles     L ensemble 110,00     Le support 45,00	FILS ET CABLES
Modèle de précision miniature e Trype 15 Vitesse max. 16 500 tr/mn. Tension 12 à 18 V. Puiss. maxi 80 W. La percèuse	Rigide 5/10, les 25 m 5,50 Rigide 7/10, les 25 m 7,00 Rigide 7/10, les 25 m 9,20 Rigide 8/10, les 25 m 9,20 Souple 0,2 mm² 25 m 10,00 Souple 0,6 mm² 25 m 16,60
NET DE REMISE BB 051 M DEC Pour monfage sans soudure, resistances, condensateurs, transistors, diodes, etc. Modele 840 contacts, pas de 2,54 Montee 165.00 F. En Kit. 140.00 F.	2 cond. 0,2 mm² le m 0,60 3 cond. 0,2 mm² le m 0,90 plusieurs coul. 1,20 km souple po 6 cond. 0,2 mm² le m 1,80 mesure rouge cond. 0,2 mm² le m 1,80 noi le m Ruban 300 11. ii

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. COMPOSANTS ELECTRONIQUES 26 à 30, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE & (61) 52.06.21

COFFRETS AND					
SERIE ACIER		SERIE PLASTIQUE			
Capot laque four L x h x l		RECTANGULAIRE			
	30.00	P1 - 80 x 50 x 30 10.00			
	10.00	P2 = 105x 65 x 40 15.00			
	19.00	P3 = 155 x 90 x 50 24.00			
	0.00	P4 = 210 x 125 x 70 35.00			
	25.00	SERIE PLASTIQUE			
	31.00	PUPITRE gris L x P x H x h			
	10.00	362 = 160x 95x60x40 24,00			
	8.00	363 = 215x130x75x45 42,00			
SERIE ALUMINIUM	-,	364 = 320x170x85x50 75,00			
Capot laqué noir mat		Coffrets affichage digitaux			
	9.00	facade plexi orange			
	0.00	D 12 = 120 x 90 x 50 20.00			
	00,00	D 13 = 150 x 135 x55 24.00			

Capot laqué noir mat	Coffrets affichage digitaux
331 = 53 x 100 x 60 29.00	facade plexi orange
332 = 102 x 100 x 60 40.00	D 12 = 120 x 90 x 50 20.00
333 = 153 x 100 x 60 50.00	D 13 = 150 x 135 x55 24.00
334 = 202 x 100 x 60 60.00	D 14 = 180 x 155 x 58 34.00
335 = 237 x 100 x 60 70,00	
SERI	EALU
1a-1b 10,00	3a-3b 12,00
	4a-4b · 14.00
Coffrei	s MMP
Série incassable, rainuré, livré av	ec visserie.
Réf. 110 - 115 × 70 × 60 mm	14,00
115 - 117 × 140 × 64 mm	18,00
116 - 117 × 140 × 84 mm	30,00
220 - 220 × 140 × 64 mm	
221 - 220 × 140 × 84 mm	
222 - 220 × 140 × 114 mm	

	COV	IDEN:	SATEU	RS			
	RAMIQUES			Styrot	ex		
Type disque ou plaquette			de 22 pF à 10 NF			0,50	
de 1 pF à 1		0,30	Chimiques MICRO-SIC				
MYL	AR SIC SAF	CO	1	25 V	40 V	63 V	
Moule sorties Radiales			1 MF			0,60	
	250 V	400 V	2.2 MF			0,60	
1 NF		0.45	4.7 MF			0.60	
2.2 NF		0.45	10 MF		0,60	0,65	
3.3 NF		0.45	22 MF	0.60	0.60	0.70	
4.7 NF		0.45	47 MF	0.65	0.70	0.90	
5.6 NF		0.50	100 MF	0,90	1,00	1,80	
6.8 NF		0.50	220 MF	1.10	1,30	2.80	
8.2 NF		0.50	470 MF	1.60	2.80	4.40	
10 NF	0.45	0.50	1000 MF	3,50	4,40	7.00	
15 NF	0,45		2200 MF	5.60	7,30	10,90	
22 NF	0.45	0.55	4700 MF	9.00	12,90	19.70	
33 NF	0.50	71-7-1	1000 MF 8		V	9,40	
ATAIF	0.00		0000 145	201400	4.6		

22 NF	0.45	0.55	4700	MF	9.00	12,90	19.70
33 NF	0.50	7	10001	MF 8			9.40
47 NF	0.50	0.75				V	
56 NF	0.65	0,70				n axiau	
						-	
68 NF	0,65	(2.U.	15 MF				
0,1 MF	0,65	0,90	33 MF	. 500	١٧		7,60
0.15 MF	0.80		47 MF	350	V		5.60
0.22 MF	0.90	1.40	47 MF	500	V		9,10
0.33 MF	1.20	2.00	100 M				9,40
0.47 MF	1,40	2,40	100 141			GOUTTE	
		2,40		IMM			
0.68 MF	2,20				0,3 1	16 V	25 V
1 MF	1,50	4,10	0,47	MF	-	-	1,00
2.2 MF	4,10		1	MF	_	-	1,00
4.7 MF. 100 V		5.00	1.5	MF	-	-	1.10
		8,00	2.2	MF	_	1.00	1.20
		0,00	3.3	MF	_		1.30
Série 100	n V can	ire	4.7	MF	1.00	1.20	1.50
10 NF. 1.80	22 NF		10	MF	1.00		
							2,30
47 NF 2,50	0,1 N		22	MF	1,50		-
0,22 MF 7,00	0,47					stables	
0.75 MF 8.50	1 MF	12,50	3 PF	. 1	.00	6 PF	1,50
			12 PF	1	.20	20 PF	2,20
			40 PF		.50	60 PF	2.70
			4011		,50	00 11	2,70

Chimiques non Polarise 30 V					
	1,20 1,30 1,20	2,2 MF 10 MF 47 MF	1,40 1,30 2,00		
FICH	ES E	T PRISES			
Socie HP	0,80	Prol, femelle 2,5	1.00		
Socie DIN 3 broch.	1,20	Prol. femelle 3,5	1,00		
Socie DIN 4 broch		Prol. femelle 6.35	1.50		
Socie DIN 5 broch.		Prol. femelle ster	2.00		
Socie DIN 6 broch		Socie 2,5 mm	1,00		
Socie DIN 7 broch	1,50	Socie 3,5 mm	1,00		
Socie DIN 8 broch		Socie 6.35 mono			
Måle HP		Socie 6,35 stéréo	2,00		
Måle 3 broches		Fiche RCA mâle			
Mále 4 broches	1,90	rouge ou noire	1,00		

Socie DIN 5 broch.	1,30	Prol. femelle ster	2,00
Socie DIN 6 broch	1,40	Socie 2,5 mm	1,00
Socie DIN 7 broch	1.50	Socie 3,5 mm	1.00
Socie DIN 8 broch	1,70	Socie 6.35 mono	1,50
Måle HP	1,00	Socie 6,35 stéréo	2.00
Måle 3 broches	1.80	Fiche RCA mâle	
Måle 4 broches	1.90	rouge ou noire	1.00
Måle 5 broches	2.00	Douille 4 mm isolee	
Måle 6 broches	2.50	6 couleurs	0.80
Måle 7 broches	2.40	Fiche måle 4 mm, à vis	0,00
Måle 8 broches		6 couleurs	1.50
Femelle HP	1,00	Fiche måle FM	2.00
	1,90	Fiche måle AM	
Femelle 4 broches	2.20	Fiche télé	
Femelle 5 broches	2.00	Douille 15 A isolée	,
Femelle 6 broches	2.50	rouge ou noire	3.00
Femelle 7 broches	2,50	Douille 25 A isolée	0,00
Femelle 8 broches		rouge ou noire	5.00
Pince croco, à vis	0.80	Pointe de touche	0,00
Pince croco isolée	1.00	rouge ou noire	5.00
Jack måle 2,5 mm	1.00	Grip fil rouge ou	,
Jack måle 3.5 mm		noir	13.00
Jack måle 6.35 mono	1.50	Grip fil miniature	9.00
Jack måle 6.35 sté			-,
Prise HP rouge et noire	-	PL 259 avec réducteur	0.00
les 2	3 00		
Prise secteur måle	1 90		
Triplite		Prise secteur fem	
Triplite	3,00	Socie secteur mâle	4,00
FILC	TT	CARLEC	

5 m .	5,50 7,00 9,20	FILS BLINDES -	_
25 m 25 m 25 m 25 m	11,80 6,90 10,70 16,60	1 cond. 0,2 mm² ie m 1 cond. 0,4 mm² ie m 2 cond. 0,2 mm² ie m 3 cond. 0,2 mm² ie m 4 cond. 0,2 mm² ie m	1,35 2,10 2,30 3,50 4,25
e m e m e m	0,60 0,90 1,20 1,50	Fil en nappe 11 cond plusieurs coul. le m Extra souple pour mesure rouge ou	7,00
e m	1,80	noir le m Ruban 300 \(\Omega\), le m	3,00 1,15

RE	5151	ANCES
1/4 W 5% 1 12 à 10 12 10 12 à 2,2 M 12 1/2 W 5 % 1 12 à 10 12 10 12 à 10 M 12 1 W 10 12 à 10 M 12 2 W 10 12 à 10 M 12	0,20 0,10 0,25 0,15 0,40 0,70	Bobinées   3 W, 0,1 à 3,3 kΩ   2,0   5 W, 1 Ω à 8,2 kΩ   3,0   10 W, 1 Ω à 18 kΩ   4,0

POTENTIOMETRES	
Ajustables, par 2,54 mm, pour C imprimé	
verticaux et horizontaux valeur de 100 () à 2.2 M()	1.00
Type simple rotatif axe 6 mm	1,00
Modèle linéaire de 100 12 à 1 M12	2,50
Modèle log de 4,7 ks2 à 1 Ms2	3,50
Type double 1 seul axe	
linéaire 2 x 4,7 K à 2 x 1 M12	8,50
log 2 x 4.7 K à 2 x 1 Ms2	9,50
Type à glissière pour Cl déplacement du curseur 60 mm Mono linéaire de 4,7 K à 1 Mg	
Mono log de 4,7 K à 1 MΩ	8,00 9,00
Stéréo linéaire de 4,7 K à 1 M()	10,50
Stéréo log de 4.7 K à 1 MΩ	12,50
Potentiomètre avec inter, axe 6 mm	12,00
log valeur de 4.7 kg à 1 Mg	4.00
Potentiomètre 10 trs Beckmann, pas 2,54 mm	
valeur 100 12 à 1 M12, la pièce	6,50

BOUTONS				
Alu massif serrage vis . 20 et 25 mm Bouton pour pote	5,00 entiomer	Calotte alu Ø 10. 15, 22, 27 mm tre à glissière 1,50	3,50	

FUSIBLES	EN VERRE	
Verre 5 x 20 rapide 0,70 Verre 5 x 20 lent 1,00 Verre 6.3 x 32 rapide 1.30	Support panneau pour fusible 5 x 20	2,8
Verre 6,3 x 32 lent Support pour circuit	fusible 6,3 x 32 Distributeur tension	4,5
mprimé 5 x 20 1,20	110/220 V	2.5
INTERS	A LEVIER	
perçage : 12 mm	Miniature 3 A 250 V	
3 A 250 V Inter simple 2,40	o perçage 6,35 mm Invers. unipol.	
3 A 250 V inter simple 2,40 invers. simple 2,80	o perçage 6,35 mm Invers. unipol. Invers. bipol.	6,0 8,0 18,0
3 A 250 V inter simple 2,40	o perçage 6,35 mm Invers. unipol Invers. bipol Invers. tripol	8,0

Inter simple Invers. simple Invers. double Inverseur à poussoir pr	8,00	Poussoir miniature Contact poussé Contact repos	6,00 6,00
Invers. simple Invers. double 6 A 250 V	3,50	Invers. bipol. Invers. tripol. Inv. tétrapol.	8,00 18,00 19,00
3 A 250 V inter simple	2,40	o perçage 6,35 mm Invers. unipol.	6,00

	Rot	atifs	
4 circ., 3 pos	8,00	2 circ., 6 pos.	8,00
V	OV	ANTS	

Rouge, vert, bleu, ou oran ou carré percage 10,2 mm		ampoule, rond,	
220 V néon sur fils 6 V 0.03 A cosses	8,00 7,00	12 V 0.03 A cosses 24 V 0.03 A cosses	7,00
L'ampoule seule (	en 6 V	. 12 V. ou 24 V) 1,50	

CONNECTEL	IRS	VISSERIE	
Contact lyre en laiton encartable pas 3,96 mm 6 contacts 10 contacts 15 contacts 18 contacts Enfichabl. pas 5,08 mm vendu måle + femelle 5 contacts 7 contacts 9 contacts 9 contacts	2,20 2,80 3,50 4,70 2,20 2,50 3,10	Vis 3 x 10, ie 100 Vis 3 x 15, ie 100 Vis 3 x 20, ie 100 Ecrous 3 mm, ie 100 Vis 4 x 10, ie 100 Vis 4 x 10, ie 100 -Ecrous 4 mm, ie 100 Cosse à souder 3 mm, ie 100 4 mm, ie 100 6 mm ie 100	5,00 9,70
VU-METRE  Sensibilité 200 μA  Découpe rectangulaire 35 × 15 mm. les 2	Trans.	Cosse à sertir simple, le 100 double, le 100 Picot pour CI, les 300 pièces Raccord pour picot ci-dessus, les 50	1,50 2,00 7,50 5,00

#### HAUT-PARLEURS

En stock et en démonstration Toute la gamme AUDAX - PHILIPS - SIARE - CELESTION Nos Prix ? Moins chers qu'ailleurs !

A acheter sur place : Boomer 40 watts, 8 ohms, 28 cm, très gros aimant	130.00
Médium, 50 watts, 8 ohms, 12 cm, gros aimant	50.00
Tweeter à dôme, 8 ohms, 8 cm, gros aimant	50.00

## MESURE

En stock et en démonstration HAMEG - CENTRAD - METRIX - ELC Choix et conseils par technicien hautement qualifié.
Nos prix à dire sur place
— Centrad 819
— PDM 35 380,00 295,00

**OUVERT TOUS LES JOURS** (sauf le dimanche) de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h Le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

## à TOULOUSE

#### CIRCUITS IMPRIMÉS & PRODUITS

Plaque verre époxy 16/10, 35 microns	
1 face 15 x 10	4,00 F 6,50 F
1 face 15 x 20	6,50 F
1 face 200 x 300	9,00 F
2 faces 15 x 10	5,00 F
Plaques présensibilisées positives	
Type 3 x P 200 x 300	40,00 F
Type epoxy 200 x 300	50,00 F
BRADY, pastilles en carte de 112	
en Ø 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm,	
3,18 mm, 3,96 mm, La carte	8,50 F
Rubans en rouleau de 16 mètres	
Largeur disponible: 0,79 mm, 1,1 mm,	
1,27 mm, 1,57 mm. Le rouleau	12.50 F
2,03 mm, 2,54 mm. Le rouleau	14.00 F
Feutres	
Pour tracer les circuits (noir)	8,00 F
Modèle pro avec réservoir et valve	19,00 F
Etamage Bidon pour étamage à froid	8,00 F 19,00 F 42,00 F
Vernis pour protéger les circuits.	
la bombe	13,00 F
Photosensible positiv 20, la bombe	24,00 F
Résine photosensible positiv - révélateur	55,00 F
Gomme abrasive pour nettoyer le circuit	9,50 F
Perchlorure en poudre, pour 1 litre	12.00 F

**CASSETTES** HIFI LOW NOISE VISSEES lage individuel plastique 3,70 F C 120 . . . . 4,50 F De nettoyage 7,50 F C 90 Cobalt

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. COMPOSANTS ELECTRONIQUES 26 à 30, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE æ (61) 52.06.21

## SUPER-AFFAIRES

	00
<ul> <li>LED rouge, 3 mm ou 5 mm. Les 10 pièces 7,00</li> </ul>	
<ul> <li>LED verte, 3 mm. Les 10</li></ul>	
DIODE 5 mm infrarouge. Les 10	1
<ul> <li>Transistor 2 N 3055 - Semelle épaisse 100 V, 8 A</li> </ul>	
Les 4 pièces . 20,00 F Les 10 pièces 40,00	Į
Cond. Type Pro C 21	
1 MF 250 V, les 10 pièces	ı
1,5 MF 400 V, les 10 pièces	1
2.2 MF 250 V, les 10 pièces	ı
<ul> <li>Afficheur TEXAS DIS 1306 ou 1078</li> </ul>	
Identique à TIL 702. Les 4 pièces 15,00	1
Boutons	
Différents diametres, calotte alu.	
La pochette de 20 10,00	F
Diamètre 28 mm, index de repère les 10 10,00	F
CONNECTEURS plats à picots	
La pochette de 30 en 5 modèles, 7 à 22 contacts 12,0	O
- I	
Inverseur distributeur 2 circuits     A 220 V     les 20 5.00	•
2 A 220 V les 20 5,00 les 20 5	,
par bouton faisant calotte les 20 8.00	•
Inverseur 1 circuit à bascule, pro.	•
contact or, obturation résine les 2 pièces 8,00	•
Inverseur à glissière 8 circuits les 5 pièces 5.00	
Inter à clef, 4 circuits, fixation sur panneau.	•
les 5 pièces 6.00	0
Inter Reed sous verre les 10 pièces 10,00	

	0011	teurs			
	2,2 MF				4,00 F
	6,8 MF				5,00 F
	10 MF			Les 10	
33					7,00 F
40					10,00 F
47		16/20 V, les 20			8,00 F
1 50					10,00 F
1 00		50 V		Les 10	12,00 F
2 20					12,00 F
3 30					10,00 F
10 00	00 MF	25 V, les 4			12,00 F
Aiust	able Pro	ofessionnel 3 pF,	les 30 .		9,00 F
		fessionnel 6 pF,			5.00 F
Varia	ble 120	$\times$ 280 + 2 × 12	pF pièce		5,00 F
· Po	tention	netres bobines 5	0 W. su	pport steatite.	curseur
me	etal. Mat	ériel PRO, valeu			
du	el, la piè	ce	r 120 oh	ms, emballag	
du	el, la piè		r 120 oh	ms, emballag	3,00 F
• Ha	el, la piè ut-parl	ce	r 120 oh individu	ms, emballag	3,00 F 6,00 F
• Ha	el, la piè iut-pari import	eceece eurs. Emballage	individu 6,00 F 4Ω	ms, emballag lel 6 cm, 8 Ω la pièce	3,00 F 6,00 F 8,00 F
• Ha	el, la piè iut-pari import	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 Ω 2S 9 cm	individu 6,00 F 4Ω	el 6 cm, 8 Ω la pièce la pièce	3,00 F 6,00 F 8,00 F 10,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 Ω 2S 9 cm	individu 6,00 F 4Ω	ms, emballag el 6 cm, 8 Ω la pièce la pièce	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 $\Omega$ S 9 cm $10 \times 14$ cm,	individu 6,00 F 4Ω. 5Ω,	ms, emballag	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F
• Ha	el, la piè iut-pari Import PHILIF SIARE AUDA	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 \( \Omega\) 2S 9 cm 10 \times 14 cm, X 12 cm X 12 \times 19 cm,	individu 6,00 F 4Ω. 5Ω,	ms, emballag el 6 cm, 8 Ω la pièce la pièce	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE AUDA AUDA Tweete	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 \( \Omega\) 2S 9 cm 10 \times 14 cm, X 12 cm X 12 \times 19 cm,	individu 6,00 F 4Ω. 5Ω,	ms, emballag el 6 cm, 8 Ω la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE AUDA: AUDA: Tweete	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 Ω PS 9 cm 10 × 14 cm, K 12 cm K 12 × 19 cm, er 9 cm,	individu 6,00 F 4Ω. 5Ω, avec box	ms, emballag  el 6 cm, 8 Ω  la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce utons	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE AUDA AUDA Tweete mmuta 1 touch	eeurs. Emballage ation 5 cm, 50 \Omega 2S 9 cm 10 × 14 cm, X 12 cm X 12 × 19 cm, er 9 cm, steurs a touches	120 oh individu 6,00 F 4Ω. 5Ω, 5Ω, avec bou	ms, emballag el 6 cm, 8 Ω la pièce	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F 8,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE AUDA Tweete ommuta 1 touch 2 touch	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 \( \Omega\) 2S 9 cm 10 \times 14 cm, X 12 cm X 12 \times 19 cm, or 9 cm, otteurs à touches the 2 inverseurs	in 120 oh individu 6,00  F $4 \Omega$ $5 \Omega$ , avec bou	ms, emballag	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F 8,00 F 2,00 F 3,50 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE AUDA Tweete ommuta 1 touch 2 touch	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 Ω 5 9 cm 10 × 14 cm, X 12 cm X 12 cm y crushers a touches e 2 inverseurs less 2 inverseurs	in 120 oh individu 6,00  F $4 \Omega$ $5 \Omega$ , avec bou	ms, emballag el 6 cm, 8 Ω la pièce	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F 8,00 F
• Ha	el, la piè nut-pari Import PHILIF SIARE AUDA: AUDA: Tweete ommuta 1 touch 2 touch 3 touch	eurs. Emballage ation 5 cm, 50 \Omega 'S 9 cm 10 \times 14 cm, X 12 cm X 12 cm or Compared of the compared of	in 120 oh individu $6,00  \mathbf{F}$ $4  \Omega$ $5  \Omega$ , avec box	ms, emballage el 6 cm, 8 Ω la pièce la	6,00 F 8,00 F 10,00 F 9,00 F 12,00 F 8,00 F 2,00 F 3,50 F

TRANSFOS D'A	LIMENTATION
Primaire 220 V 6 V 0.5 A 20,00 F 6 V 1 A 20,00 F 6 V 2 A 20,00 F 9 V 0.5 A 21,00 F 12 V 0.5 A 22,00 F 18 V 0.5 A 27,00 F Les transtos marqués d'une place. En stock : transfos torigo lace. En stock : transfos torigo lace.	2x 6V 0.5 A 23,00 F 2x 12V, 1 A x 40,00 F 2x 15V, 2 A x 47,00 F 2x 15V, 2 A x 47,00 F 2x 2x 15V, 1 A x 45,00 F 2x 2x 12V, 1 A x 47,00 F 2x 12V, 2 A x 47,00 F 2x 18V, 2 A x 60,00 F 2x 24V, 2 A x 76,00 F 2x 2x 24V, 2 A x 76,00 F
MES	URE
APPAREILS DE TABLE Boitier transparent Partie inte Fixation par clips, dimensions Voltmetre 15 V - 30 V - 60 V Prix de l'appareil	erieure blanche
VU-METRES INDICATEUR 200 micros A - R.I. 560 Ω. Gra Modèle à 0 central	RS. Ouverture 35 x 15 mm dué de 0 à 2040.00 F
HORL	OGE
Horloge JAEGER programma route et l'arrêt d'un appareil si Comprend deux cadrans :  — l'un avec horloge a aiguille l'autre pour vis A la partie inferieure 3 a)  a) Reglage pour mise 4 b) Réglage du program c) Sélection du program c) Sélection du program Dimensions 160 × 70 × 75	ur 12 h. Coupure 220 V, 3 A. s sualisation du programme boutons : a l'heure ime nme (automatique ou manuel)

#### TRANSISTORS

CHROME CR 02

11.00 F

9.00 F C90

C 60 .

	The second secon
BC 170 les 30 10,00 F	BD 234 les 10 10,00 F
BC 204 les 30 . 100,00 F	
BC 207 les 30 . 10,00 F	BF 240 les 50 15,00 F
BC 213 les 40 10,00 F	BF 316 les 20 10,00 F
BC 307 les 40 10,00 F	BF 457 les 10 10,00 F
BC 308 les 40 10,00 F	BF 458 les 10 10,00 F
BC 309 les 40 10,00 F	2 N 1565 les 10 8,00 F
BC 321 les 30 10,00 F	2 N 1890 les 10 10,00 F
BC 408 B les 20 8,50 F	2 N 1893 les 10 10,00 F
BC 409 les 20 10,00 F	2 N 2221 = 2222 A
BC 418 les 20 5,00 F	les 10 10,00 F
BC 547 B les 40 10,00 F	2N2907 Ales 10 10,00 F
BC 548 B les 40 10,00 F	2 N 3614 les 2 10,00 F
BC 557 B les 40 10,00 F	2 N 5033 les 10 10,00 F
BD 165 les 5 4,00 F	2 N 6122 les 10 12,00 F
BD 166 les 8 5,00 F	
BD 253 NPN T 03 Texas 6 A 2	250 V les 4 15.00 F
BD 649 NPN TO 220, 8 A 100 2 N 2222 A Sesco, neufs, dés	
longueur des fils 1 cm	

Sesco.		udės.	les 4	15,00
s fils 1 c	m	 	. les 30	10,00

D	0	D	EC
u	v	U	E 3

Diodes 1 A 1 20	0 V. Fil. Les 20	10,00 F
2 A 20	0 V. Fil. Les 12	10,00 F
3 A 40	0 V. Fil. Les 10	10,00 F
7 A 10	0 V. Fil. Les 10	15,00 F
SESCO, métal sor	ties fils plusieurs tensions,	
les 30 pièce	s	10,00 F
MOTOROLA - PE	RESS - FEET	
20 A. 100 V	pour chargeur, les 4	7,00 F
	A, les 10	
	A, les 10	
R	EDRESSEURS EN PONT	
Moules sorties fils		
1 A 200 V. I	es 5 pièces	10.00 F
4 A 150 V, I	es 3 pièces	10,00 F
	DIODES ZENER	
Zener 3.6 V à 47 V		
	e de 30 panachées	12,00 F
	REGULATEUR T 03 1,5 A	
2 en 12 V 2 en 15 V	La pochette de 4	15,00 F

T	Н	Y	i	S	I	0	R	S	

2 N 5060 - TO 92, 30 V, 0.6 A, les 10 pièces	6.00 F
TD 4001 - SILEC, 400 V, 1 A, les 2 pièces	
Plastique - 400 V, 4 A, les 3 pièces	15,00 F
SIEMENS - BTW 27/500 R, les 4 pièces	20 00 F
RCA TO 220 500 V 7 A, les 5 pièces	10,00 F
TRIACS	
Moules TO 220, 6 A 400 V, isolés,	
Moulés TO 220, 8 A 400 V, non isolés,	40,00 F
les 10 pièces	30,00 F
DIACS	

5,00 F

DA 3, 32 V, à l'unité : 1,20 F - les 5 pièces . . .

CIRCUITS	INTEGRES
7400 N, les 5 p. 7 F 7413 N, les 4 p. 10 F 7447 N, les 4 p. 20 F 7473 N, les 4 p. 8 F 7475 N, les 5 p. 10 F 7484 N, les 5 p. 10 F	7486 N, les 6 p
	LI BF 11, alimentation 8-18 V, max. CC.

L 200. Variable en U de 3 V à 36 V, de 0 à 2 A protégé TO 220 Livré avec notice, à l'unité

## **PROMOTIONS et AFFAIRES**

## CONDENSATEURS ET CHIMIQUES

MF 1									
1	V			MF	V				
		les 10	2.50 F	100	40	les à	20	8,001	F
1	63	les 10	3,00 F	220	63	les '		6.001	
2.2	25	les 10	3.50 F	470	40	les 2		10,001	
4.7	16	les 10	3,50 F	470	63	les		8,001	
8	350	les 10	4.00 F	1000	25	les '		9,001	
10	25	les 10	4,00 F	1000	40	les		12,001	
10	63	les 10	5,00 F	1500	40	les		12,00	
15	63	les 20	8,00 F	2200	25	les	3	8,001	
					40	les			
22	40	les 10	4,00 F	2200	40	ies	6	10,001	
33	100	les 10	5,00 F	2×					_
47	16	les 20	8,00 F	4700	40	les	2	10,00	٠.
100	16	les 10	5,00 F						
_	_		MY	LAR			_		_
NF	v			ME	V				
3,3	200	les 20	2.50 F	0.1	100	les	50	12,00	F
4.7	400	les 20	3,00 F	0.15	250	les		6,00	
10	100	les 35	5,00 F	0.22	250	les		7,00	
10	400	les 20	4,00 F		400	les		8.00	
22			4,00 F	0,22	250				
	250	les 35	6,00 F	0,27		les	20	5,00	
47	250	les 30	7,00 F	0.47	160	les		8,00	
				0,47	250				
				1	100	les		8,00	
				2,2	100	les		6,00	
0.1 M	F, 250	V alt., 4	00 V cont	inu		les	30	8,00	F
		CHIMIC	UES NO	N POLA	RISE	es]	_		_
						-5		4.00	-
2 MF	30 VOII	s, les 10	pièces .						
4 MF	50 VOIT		pièces .					4,50	
10 M	-	30 V	les 1	0				5,00	F
		VARIA	BLES et	AILIST	ARLE	<u>.</u>			
		_			_			10.00	_
America				5				10,00	
	able 30							10.00	-
Ajust	able 10	OPF, le	s 8 pièce	S				10,00	F
Ajust	able 10	OPF, le		S			315	10,00	F
Ajust	able 10	OPF, le	s 8 pièces 4 pièces	S	_		20	10,00	F
Ajust Varia	able 10 ble 300	OPF, le	4 pièces	S	_			10,00	F
Ajust Varia Pochi	able 10 able 300 ette de l	OPF, le OPF, les O.1 MF a	s 8 pièces 4 pièces	GOUTT	Ē			10,00	F
Ajust Varia Pochi	able 10 able 300 ette de l	OPF, les OPF, les O 1 MF a V à 35 V	ANTALE  33 MF / La poor	GOUTT	E -			10,00	F
Ajust Varia Poche Tensio	able 10 able 300 ette de 6	O PF, les O PF, les O 1 MF a V a 35 V	s 8 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci	GOUTT nette de	30 DIAUX	) <u> </u>		10,00	F
Ajust Varia Poche Tensio	able 10 able 300 ette de 6 on de 6	O PF, les O PF, les O 1 MF a V à 35 V	s 8 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V	GOUTT nette de : UX-RAD	30 DIAUX	) <u> </u>		10,00	F F - F -
Poche Tension	able 10 ble 300 ette de 6 on de 6	O PF, les O PF, les O 1 MF a V à 35 V MYL.	s 8 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co	GOUTT nette de : UX-RAD / (en 25	30 DIAUX valeur	<b>)</b> —s)		10,00	F F - F -
Poche Tension De 1 N	ette de i on de 6 NF à 1 M La por	O PF, les O PF, les O 1 MF a V à 35 V MYL. MF, 250 ochette d Tension	s 8 pièces 4 pièces ANTALE 3 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co 1630 vs.	GOUTT nette de : UX-RAD / (en 25	30 DIAUX valeur	<b>)</b> —s)		10,00	F F - F -
Poche Tension De 1 N	ette de i on de 6 NF à 1 M La por	O PF, les O PF, les O 1 MF a V à 35 V MYL. MF, 250 ochette d Tension	s 8 pièces 4 pièces ANTALE 3 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co 1630 vs.	GOUTT nette de : UX-RAD / (en 25	30 DIAUX valeur	<b>)</b> —s)	1.	10,00	F F - F -
Poche Tension De 1 N	able 100 ette de 6 on de 6 NF à 1 M La por Haute- mique, :	O PF, les O PF, les O 1 MF a V à 35 V MYL. MF, 250 ochette o Tension styro, M	s 8 pièces 4 pièces ANTALE 3 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co 1630 vs.	GOUTT mette de : UX-RAD / (en 25 ndensate	NAUX valeurs 1500	s) vs		10,00	F F F F
Poche Tension De 1 N	able 100 ble 300 ette de lon de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, : de 22	OPF, les OPF, les OPF, les OPF, les OPF, 250 Ophette of Tension Styro, M PF à 0,1	ANTALE  a 33 MF  / La poor  AR AXIA  V et 400 V  de 100 co  a 630 vs.  ylar)  MF, la p	GOUTT mette de l' UX-RAD / (en 25 ndensate 1000 vs.	DIAUX valeurs 1500	s) vs		10,00 10,00 20,00	F F F F
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	able 100 ble 300 ette de i on de 6 NF à 1 M La po- Haute- mique, s de 22 i	OPF, les OPF, les OPF, les OPF, les OPF, 250 Option of the control	s 8 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poct AR AXIA V et 400 V te 100 co 630 vs, ylar) MF, la p MIQUE E	GOUTT mette de l' UX-RAD / (en 25 ndensate 1000 vs.	DIAUX valeurs 1500	s) vs		10,00 10,00 20,00	F F F F
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	ette de 6 bn de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, s de 22	OPF, les OPF	s 8 pièce: 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 v de 100 co a 630 vs., ylar) MF, la p MIQUE E DO NF	GOUTT nette de : UX-RAE / (en 25 ndensate 1000 vs. ochette (	DIAUX valeurs 1500 de 54	s) vs		10,00 10,00 20,00	F F F F
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	ette de 6 bn de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, s de 22	OPF, les OPF	s 8 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poct AR AXIA V et 400 V te 100 co 630 vs, ylar) MF, la p MIQUE E	GOUTT nette de : UX-RAE / (en 25 ndensate 1000 vs. ochette (	DIAUX valeurs 1500 de 54	s) vs		10,00 10,00 20,00	FF - F - F -
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	ette de 6 bn de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, s de 22	MYLMF, 250 chette construction of the construc	s 8 pièces 4 pièces ANTALE 3 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co n 630 vs. ylar) MF, la p MIQUE E 00 NF de 150 piède 150 piède 150 piède 150 piède	ette de :  UX-RAE  V (en 25- ndensate 1000 vs. ochette de : T STYR	DIAUX valeurs 1500 de 54 OFLE	s) vs		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I	FF - F - F -
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	able 100 ble 300 ette de 6 on de 6 NF à 1 M La po- Haute- mique, de 22 ur de 10 La po-	OPF, les  TO, 1 MF; 250  Ochette C  Tensior  Styro, M  PF à 0,1  CERAI  OPF à 11  Ochette C	s 8 pièce: 4 pièces 4 pièces ANTALE 3 33 MF / La poct 4 pièces 6 100 co 6 100 co 6 100 co 6 100 co MF, la p MIQUE E 00 NF le 150 piè IICAS MI	GOUTT mette de : UX-RAD V (en 25 ndensate 1000 vs. ochette de : T STYR	DIAUX valeur 1500 de 54 OFLE	s) vs x		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I	FF - F - F - F -
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	able 100 ble 300 ette de 6 on de 6 NF à 1 M La po- Haute- mique, de 22 ur de 10 La po-	OPF, les  TO, 1 MF; 250  Ochette C  Tensior  Styro, M  PF à 0,1  CERAI  OPF à 11  Ochette C	s 8 pièce: 4 pièces 4 pièces ANTALE 3 3 MF / La poci AR AXIA V et 400 \(^1\) 6 630 \(^1\) 6 530 \(^1\) MF, la p MIQUE E 00 NF le 150 piè IICAS MI , la poche	eces pan NIATUR	DIAUX valeur 1500 de 54 OFLE	s) vs x		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I	FF - F - F - F -
Poche Tension De 1 N Serie (cerai	able 100 ble 300 ette de 6 bn de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, de 22 ur de 10 La po	O PF, les O PF, les O N A 35 V  MYL. MF, 250 Chette C Tension Styro, M PF à 0,1  CERA O PF à 10 Chette C	s 8 pièce: 4 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci 100 co 1630 vs. ylar) MF, la p MIQUE E 00 NF de 150 piè ICAS MI , la poche CHIMII	eces pan NIATUR	DIAUX valeur 1500 de 54 OFLE	s) vs x		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I	FF - F - F - F -
Ajust Varia Pochi Tensio De 1 N Serie (cerai	able 10 ble 300 ette de 6 on de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, de 22  7 PF à 4	O PF, les O PF, les O NF a S V à 35 V MYL. MF, 250 Chette c Tension Styro, M PF à 0,1 CERAL O PF à 11 CCERAL TOPPE à 150 F à 150	s 8 pièce: 4 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co n 630 vs. ylar) MF, la p MIQUE E 00 NF de 150 piè IICAS MI , la poche L CHIMI 0 MF	eces pan NIATUR	DIAUX valeur 1500 de 54 OFLE	s) vs x		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I	FF - F - F - F -
Poche Tension  De 1 N  Serie (cerair  Valer  De 4	able 10 ble 300 ette de 6 n de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, de 22 ur de 10 La po 7 PF à 4 bit de 1 M bit de 10 n de 6	MF, 250 CERAI  OCHARA	s 8 pièce: 4 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poct 6 100 co 6 30 vs. yilar) MF, la p MIQUE E 00 NF le 150 piè IICAS MI CHIMI 0 MF 2 CHIMI 0 MF 2 CHIMI 0 MF	GOUTT mette de : UX-RAD V (en 25 ndensate 1000 vs. ochette de : T STYR ecces pan NIATUR BULES -	MAUX valeurs 1500 de 54 OFLE	s) vs		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I 15,00	FF - F - F - F -
Poche Tension  De 1 N  Serie (cerair  Valer  De 4	able 10 ble 300 ette de 6 n de 6 NF à 1 M La po Haute- mique, de 22 ur de 10 La po 7 PF à 4 bit de 1 M bit de 10 n de 6	MF, 250 CERAI  OCHARA	s 8 pièce: 4 pièces 4 pièces ANTALE a 33 MF / La poci AR AXIA V et 400 V de 100 co n 630 vs. ylar) MF, la p MIQUE E 00 NF de 150 piè IICAS MI , la poche L CHIMI 0 MF	GOUTT mette de : UX-RAD V (en 25 ndensate 1000 vs. ochette de : T STYR ecces pan NIATUR BULES -	MAUX valeurs 1500 de 54 OFLE	s) vs		10,00 10,00 20,00 15,00 10,00 I 15,00	FF - F - F - F -

## ECOUTEZ LA TELEVISION

Avec 1 tuner UHF + platine F.I. 39,2 MHz, vous recevez le son des 3 chaînes de télévision, à raccorder sur un ampli, un récepteur ou un magnétophone. Livré avec schéma de montage. ~Prix: 80,00 F TTC ~~

#### MESURE

	1/21	
Appareils terromagné	tiques	
	on, boitier transparent, partie in	ntérieure
striee, montage par l'a	avant.	
Modèle 50. Dir	n. 50 x 45 mm.	
Disponible		
150 V. 250 V.	25 A, 30 A	12,00 F
Modèle 60. Dir	m. 60 × 54 mm	
Disponible 15 A		
150 V, 250 V,	500 V	15,00 F
Ampèremetres 70 x 7	'U mm	
15 A		10,00 F
Amperemètre pour ch	nargeur 55 x 45 mm	
4 A OU 8 A		8,00 F
CIRC	CUIT IMPRIMÉ	1

Plaque bakélite, 1 face cuivrée 15/10     Dimensions 70 × 150 mm, les 10	10.00 F
<ul> <li>Epoxy 16/10, 1 face 75 × 150 mm</li> </ul>	. 10,001
Les 10 coupes	
<ul> <li>Verre époxy 15/10, 2 faces cuivrées, 35 micror</li> </ul>	s, 200 ×
300 mm, la plaque	10,00 F
<ul> <li>Plaque bakelite, 1 face 15/10, 200 × 200 mm</li> </ul>	
les 5	10,00 F

#### **EXCEPTIONNEL - NET DE REMISE** TEXAS TO 5 PNP 40 V 1 A MOTOROLA TO 92 BF 233 TELEFUNKEN BC 238 les 30 les 50 10,00

TELEFUNKEN DU 230	les 50 12.00
ITT Fet EC 900 TO 18. Métal Canal N	les 10 10.00
<ul> <li>ITT AEY 19 Métal TO 18. Germanium</li> </ul>	UHF Diode Tunnel
	les 50 10.00
SESCO BB 209 Varicap	les 50 10,00
SIEMENS BB 105	les 50 10.00
<ul> <li>Transistors Germanium Métal différ</li> </ul>	rents numéros, tous réfé-
rencés la pochette de 70 er	10 types 10.00
<ul> <li>SPRAGUE GHCO TO 92 NPN 30 V. Ge</li> </ul>	enre BC 107
2 Dr. Cardella M. Marine Market Rock	les 50 10.00
<ul> <li>SPRAGUE CS 704. Genre BC 408</li> </ul>	les 40 10.00
<ul> <li>SPRAGUE TP 108 = BC 108</li> </ul>	les 40 10.00
SPRAGUE BC 183	les 40 10,00
VOYANTS 220 V à fils 3 couleurs. Les	s 6 voyants 12 00
Pots blindes Genre F.I. 12 × 12 I	n 15 mn. Mandrin 5 mm.
noyau réglable, embase 4 picots	Les 5 pièces 5.00
Self de chocs sur mandrin ferrite.	nercé au centre niusieurs
modèles. La pochette de 20	4.00
Poussoir miniature : picots 2.54 m	m. contact poussé 10 x
10 mm, couleur noire. Les 10 pi	

#### **TRANSFORMATEURS**

Primaire 110/220 V, secondaire 5 V, 0,5 A	7,00 F
Primaire 220 V, secondaire 2 × 11 V, 0.6 A	10.00 F
Primaire 220 V, secondaire 14 V, 1,5 A, 24-26 V,	
0.4 V	15,00 F
Primaire 220 V, secondaire 12 V, 2,5 A :	15,00 F
Primaire 220 V, secondaire 15 V, 1,5 A	15,00 F
Primaire 220 V, secondaire 18 V, 2 A	15,00 F
Transfo pour modulateurs picots	
Rapport 1/5, pièce	5,00 F
MICROPHONE	
Professionnel pour émetteur-récepteur. Forme a Inter. Cordon spiralé. Support. Basse impédance.	
Valeur : 250,00 F Soldé	50,00 F

NOS PRIX S'ENTENDENT A L'UNITE (toutes taxes comprises) - MINIMUM D'ENVOI : 100 F

a) contre paiement à la commande (forfait port et emballage 28 F)
b) contre-remboursement : acompte 20 % à la commande (forfait port et emballage 45 F)
Remise 10 %, pour achat de 500 F (les promotions, les affaires et les cassettes n'étant pas comprises dans les 500 F)

dans les 500 F)
Franco de port et d'emballage à compter de 1 000 F
Nous acceptons les commandes des écoles, des administrations, et des sociétés ; par contre, nous ne prenons aucune commande par téléphone.

Eviter les paiements par chèques multiples et par timbres.

● PAS DE CATALOGUE ● DÉTAXE A L'EXPORTATION ●

Notre matériel en ~ Promotion et Affaires ~ est vendu aux mêmes conditions à :

ELECTRONIC 33 : 91, quai de Bacalan - 33300 Bordeaux - 761. 16(56) 29.62.79

SNDE : 25, rue du Grand Saint-Jean - 34000 Montpellier - Tél. 16(67) 58.66.92

## INTERRUPTEURS & INVERSEURS

A glissière, inv. simple à cosses, les 10 pièces 4. A glissière, inv. double à cosses	,00 F
Les 10 pièces	00 F
A glissiere, 2 circuits, 3 positions	
Les 10 pièces	.00 F
A 2 poussoirs micro contact A.M., 2 A 250 V	
	,00 F
Inverseur, miniature, à bascule et à palette 2 A 250 V	
Les 5 pièces	,00 F
La pochette de 5	00 E
A poussoir, 2 circuits	,00 1
	00 E
Les 4 pieces	,00 F

#### **RESISTANCES**

Résistances 1/4 W 5 % de 10 Ω à 2 MΩ	3
	10,00 F
1 4 W et 1/2 W, valeur de 4 11 à 4,7 M11	
	10,00 F
1 W et 2 W, valeur de 15 \( \Omega \text{ à 8 M} \( \Omega \)	
La pochette de 100 panachées	10,00 F
3 W et 5 W, vitrifiées et cimentées, valeur de	2.5 12
à 27 k(1), la pochette de 30 panachées	10,00 F
Résistances bobinées 10 W 5 %	
4,7 Ω, les 20 pièces	
10 Ω, les 20 pièces	10,00 F
100 (1), les 20 pièces	10,00 F
Ajustables pour C.I., valeur de 10 11 à 1,5 M11	
La pochette de 65 panachées	15.00 F

#### **POTENTIOMETRES**

Ajust. GM, H et V de 100 Ω à 470 kΩ. La pochette de 40	. 10,00 F
Bobines de 22 !! à 470 !!	
La pochette de 20 panaches	10,00 F
20 tours 100 k()	
La pochette de 10	10.00 F
Rotatifs avec et sans interrupteurs de 220 $\Omega$ à 2,2 M $\Omega$ ,	
La pochette de 35, en 15 valeurs	. 12,00 F
Rectilignes de 220 Ω à 1 MΩ	
La pochette de 30, en 10 valeurs	. 15,00 F

#### RADIATEURS

Pour 1 TO 3, 30 W anodisé, 60 × 65 × 30 mm	10,00 F
la pièce Pour 1 TO 3 ou TO 220 anodisé	5,00 F
10 W, 40 × 30 mm, les 10 pièces	10,00 F
Pour grosse puissance 100 W, 0,4 kg 130 × 100 × 30 mm matériel super, la pièce	12,50 F
RELAIS	
12 V à souder 1 travail 6/9 V à souder 3 travail 5 travail	6,00 F 5,00 F 8,00 F
Miniature 12 V 2 RT a picots	8 00 F
Miniature 12 V 4 RT a cosses	10 00 F

DIVERS	
Bornes 25 A et 15 A	
Plusieurs couleurs La pochette de 12	10,00 F
Fils blindé 1 conducteur 0,2 mm². Gaine tressée.	
Les 10 mètres	7,00
Fil cáblage 1 conducteur 5/10. La coupe 20 m	2,00
Fil en nappe 3 conducteurs. La coupe 10 m	3.00
Fils 4 conducteurs. Les 10 mètres	7,00
Socie secteur mâle bakélite. La pièce	
Socie DIN 5 cont., picots fixation sur circuits	.,
Les 20	10,001
Socie JACK 3,5 mm, picots fixation sur circuits	,
Les 20	8.00
Socie JACK 2,5 mm, cosses fixation par écrou	-,
Les 20	7,001
Socie DIN 6 cont., cosses, fixation par 2 vis	
Les 20	10.00 F
Micro dynamique, inter, support, cordons avec a	2 fiches
2,5 mm et 3,5 mm. Le micro	10.00 F
Transto impulsion + lampe 40 joules	
Disjoncteur 3 A Diruptor, à l'unité	
Antenne télescopique 0.80 m, à l'unité	
Antenne télescopique FM orientable	8,00 F
Pastille micro dynamique Ø 30 m/m	
Dominos bakélite 3 contacts, les 20	7.00

OK

Fabriqué aux USA par O.K. Machine & Tool Corp. à Bronx N.Y. 10475


## Sonde logique PRB-1 et Générateur d'impulsions PLS-1

Deux appareils de précision indispensables pour la détection des pannes sur circuits intégrés digitaux. Utilisables sur toutes les familles logiques RTL, DTL, TTL, MOS, CMOS, microprocesseurs. La sonde permet de suivre le comportement des circuits activés par le générateur d'impulsions. Ils sont alimentés par le circuit à tester et protégés contre les surtensions jusqu'à 70 V.

Tension d'alimentation 4 à 15 V (étendue de 15 à 25 V, avec l'adapteur PA-1).
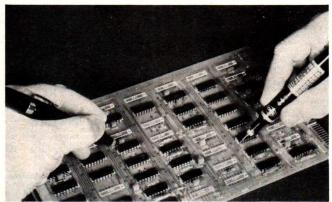
#### Sonde PRB-1

- Les seuils logiques sont programmés automatiquement
- Indication visuelle des niveaux logiques par diodes électroluminescentes.
   Fonctionne du continu à 50 MHZ
- Détecte des impulsions de 10 n S de largeur
- Une mémoire conserve les impulsions rapides pendant 50 n S



#### Générateur d'impulsions PLS-1

- Permet la superposition d'impulsions uniques ou répétitives (20 impulsions/ sec) sur un circuit logique
- Largeur d'impulsion 2 n S
- Polarité automatique d'impulsion
- Choix automatique du niveau de sortie
- Courant limité à 0,7 A
- Basse impédance de sortie

Très légers, d'un emploi simple et rapide dans un « format de poche »

Pointe de test (PT-2 la paire) capuchon et cordon (PC-1) sont interchangeables

Cordon avec crochets, en option (PC-2) Offerts à des prix imbattables! Ils sont vendus séparément


Un livret détaillé fourni avec chaque appareil, et également sur demande, explique leur fonctionnement et donne de nombreux exemples d'utilisation.

Importateur Exclusif

**SOAMET s.c.** 10, Bd. F.-Hostachy - 78290 CROISSY-s/SEINE - 976.24.37

#### EMETTEUR AM/FM «X007» COMPETITION (7 voies) Cet émetteur de présentation luxe, avec boîtier-pupitre en aluminium brossé, fonctionne avec pratiquement tous les récepteurs digitaux AMou FM. L'émetteur de base 7 voies est livré avec manches de précision à couplage direct, tête HF modulaire interchangeable AM ou FM avec V. MOS (disponible en 27, 41 ou 72 MHz). Il est équipé d'une batterie de 12 volts 500 mAh (charge rapide), avec contrôle par VUmètre et alarme par LED clignotant. Les trims auxiliaires à déplacement linéaire sont montés sur les côtés du boîtier, permettant le pilotage sans lâcher les manches de commande. Le sens de déplacement des commandes et l'ordre des voies sont réalisés à partir de l'émetteur. Grâce à un système modulaire, cet émetteur permet, suivant les besoins de l'utilisateur, les options suivantes Contrôle de la batterie avec alarme sonore; 2º Dual-rate (programmation de la course des servomoteurs); 3° couplage entre voies; couplage parabolique; 4º mixage sur chaque manche (deux mixeurs); 5° sélection des courbes linéaires ou exponentielles; 6° programmation de figure: 7º manche de commande 12 canaux tout-ou-rien pour version nautique. Cet émetteur permet également les options complémentaires extérieures suivantes : Double commande, enregistrement de programmes sur mini-cassette ou mémoire RAM, retransmission de données au sol avec asservissement par microprocesseur, etc. Documentation et tarif sur cet appareil (platines HF et codeur, manches **.EXTRONIC** s.a.r.l. compétition, boîtier), ainsi que sur les récepteurs correspondants et les nouveautés 81 contre 10 F en chèque. 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 330.10.01 et 388.11.00 - CCP La Source 30-576-22 ENSEMBLE COMPETITION FM 41 MHz Ouv. du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Fermé le dimanche et le lundi émetteur AM-FM «X007» version normale (sans les options), 7 voies, équipé de sa batterie 12 V 500 mA/H et d'un module HF émission. Veuillez m'adresser : 1 récepteur 7 voies FM 14 SF. 1 servomoteur SR76 avec support. 1 accu réception 4,8 V 500 mA/H. 1 jeu de quartz FM interchangeables, 41 MHz Votre dernier CATALOGUE + les NOUVEAUTES 81 (ci-joint 30 F en chèque) Les NOUVEAUTES 81 seulement (ci-joint 10 F en chèque) cordon interrupteur chargeur émission-réception + cordon CET ENSEMBLE EN ORDRE DE MARCHE. VERSION 41 MHz (9 fréquences disponibles). GARANTI 1 AN ....

# Introduction à l'étude des circuits HF

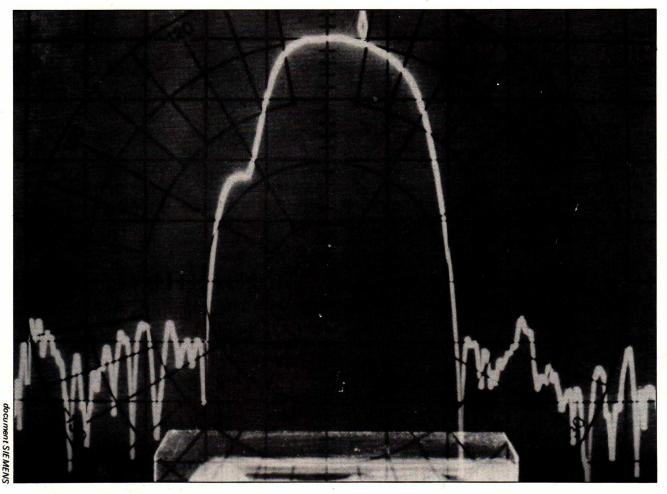

Nos lecteurs ont pu observer la place progressivement croissante réservée, dans nos colonnes, aux montages haute fréquence. Différents facteurs justifient cette orientation. L'émission-réception connaît un essor lié d'une part à la mode (expansion de la CB, apparition des radios libres, développement des appareils de liaison à courte distance par modulation de fréquence, etc.). D'autre part, les progrès techniques ont conduit divers constructeurs à étudier, puis à mettre sur le marché, des circuits à large intégration qui regroupent, en un même boîtier, plusieurs sous-ensembles d'un récepteur.

Les techniques de la HF deviennent ainsi accessibles à l'amateur. Mais s'il est possible à tous, sans connaissances théoriques importantes, d'entreprendre la réalisation de petits appareils dans le domaine des basses fréquences, il n'en va plus de même pour la haute fréquence.

Nous pensons donc faire œuvre utile en proposant, parallélement aux réalisations diverses venues ou à venir, quelques éléments de théorie axés sur l'amplification HF ou FI, le changement de fréquence, etc. Cet objectif implique le rappel de notions mathématiques heureusement simples à maîtriser: nous voulons parler de l'utilisation des nombres complexes aux calculs sur les grandeurs électriques à variations sinusoïdales.

C'est donc par une étude des nombres complexes, et de leurs applications, que commence aujourd'hui cette rubrique. Elle nous conduira ensuite, pas à pas, aux calculs indispensables sur les circuits R, L, C: circuits résonnants, transformateurs HF ou FI, circuits couplés. L'ensemble aboutira, bien entendu, à une shémathèque commentée des circuits de réception actuellement exploités.

## Les nombres complexes

La commodité des nombres complexes est apparue dès le 17° siècle aux mathématiciens butant sur la résolution d'équations du second degré à discriminant négatif. Ils ont été développés, sous l'aspect purement mathématique, par Cauchy, dans le courant du 19° siècle. Enfin, vers 1890, l'ingénieur américain Steinmetz eu l'idée géniale de les appliquer, en électricité, à l'étude des courants alternatifs.

Les nombres complexes ne sont, fondamentalement, qu'une notation commode pour représenter des vecteurs, et les opérations qu'on peut effectuer sur eux. On ne s'étonnera donc pas que nous introduisions les nombres complexes en partant des vecteurs.

# Projection d'un vecteur sur des axes

Nous nous limiterons au cas d'un espace à deux dimensions, et plan (le plan de la feuille de papier), repéré par un système de deux axes perpendiculaires, x'Ox et y'Oy (figure 1).


Considérons, dans ce repère, un vecteur  $\overline{V}$  d'origine 0. Les vecteurs  $\overline{OA}$  et  $\overline{OB}$  sont ses projections sur les axes. Nous appellerons a et b les longueurs algébriques, dites « composantes », de ces vecteurs. Dans l'exemple de la figure 1, a et b sont tous deux positifs. Pour la figure 2, a est négatif, et b positif.

# Somme de deux vecteurs

Soit  $\overrightarrow{V_1}$  et  $\overrightarrow{V_2}$  deux vecteurs (figure 3). Par définition, on appelle somme de  $\overrightarrow{V_1}$  et de  $\overrightarrow{V_2}$ , le vecteur V construit comme l'indique la figure 3, et on écrit :

$$\overrightarrow{V} = \overrightarrow{V_1} + \overrightarrow{V_2}$$

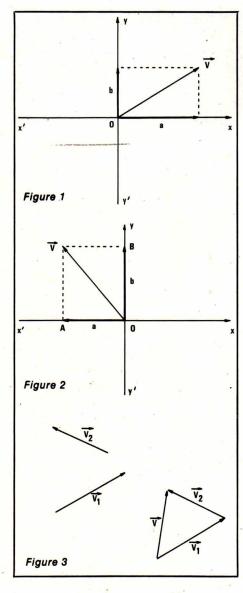A partir d'un point O quelconque, choisi comme origine, on porte le vecteur  $\overrightarrow{V_1}$ , dont l'extrémité arrive en M. Le vecteur  $\overrightarrow{V_2}$  est alors reproduit à partir de l'origine M, et son extrémité arrive en N. La somme est le vecteur  $\overrightarrow{V}$  d'origine 0, et d'extrémité N.



Avec cette définition, on s'aperçoit que, dans les figures 1 et 2, le vecteur  $\overrightarrow{V}$  est la somme des composantes  $\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{OB}$ :

$$\overrightarrow{V} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

# Notation algébrique du vecteur V

Tout vecteur du plan est entièrement connu dès qu'on se donne ses composantes  $\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{OB}$ , c'est-à-dire les nombres algébriques a et b, à condition de préciser que a est la longueur algébrique sur l'axe horizontal x'Ox, et b sur l'axe vertical y'Oy.

On peut alors simplifier la notation à l'aide d'une convention d'écriture, à l'aide d'une lettre j qui n'a, pour le moment, d'autre signification que symbolique : placée derrière b, elle rappelle que cette composante est celle de l'axe vertical. On écrira alors :

$$\overrightarrow{V} = \alpha + bi$$

par exemple, dans la figure 4, on a :

$$\frac{V_1}{V_2} = 5 + 7j$$
 $\frac{V_2}{V_3} = -3 + 3j$ 
 $\frac{V_3}{V_3} = -5 - 3j$ 

# Le symbole j, opérateur de rotation

Nous vous proposons de montrer maintenant que le symbole j, utilisé jusqu'alors dans le seul but d'identifier la composante verticale (c'est-à-dire sur l'axe y'Oy) d'un vecteur, peut prendre la signification élargie d'un opérateur représentant, dans le plan, une rotation de 90° ( $\pi$ /2 radians).

Reportons-nous, pour cela, à la figure 5, où le plan est toujours repéré par les axes x'Ox et y'Oy. Chaque axe porte des graduations définissant l'unité de longueur.

D'après ce que nous avons exposé précédemment, le vecteur OA, porté par l'axe x'Ox, admet pour composantes:

$$a = 2$$
  $b = 0$ 

On peut donc le caractériser par la notation :

$$\overrightarrow{OA} = 2 + 0j$$
  
 $\overrightarrow{OA} = 2$ 

Le vecteur  $\overrightarrow{OB}$ , de même longueur mais porté par y'Oy, a pour composantes :

$$\alpha = 0$$
  $b = 2$  soit:  $\overrightarrow{OB} = 2i$ 

$$\begin{array}{c|c} \underline{II} \text{ apparaît donc qu'on passe de} \\ \overline{OA} \stackrel{.}{\alpha} \overline{OB} \text{ par } \stackrel{.}{\alpha} \text{ l'opération } \text{ *} : \\ \overline{OB} = \overline{OA} \text{ . j} \end{array}$$

Or,  $\overrightarrow{OB}$  s'obtient, à partir de  $\overrightarrow{OA}$ , par une rotation d'un angle  $+ \pi/2$ , si on choisit, comme sens positif de rotation, celui qu'indique la figure.

De la même façon, on passe du vecteur  $\overrightarrow{OD} = -2$  au vecteur  $\overrightarrow{OD} = -2$  par une rotation de  $+\pi/2$ , correspondant à l'opération:

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} \cdot \mathbf{i}$$


Tentons de généraliser encore. Une rotation de  $+\pi/2$  transforme  $\overrightarrow{OB}$  en  $\overrightarrow{OC}$ . On écrira donc :

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot j$$

Or, nous avions 
$$d\acute{e}j\grave{\alpha}$$
:  
 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot j$   
 $d'o\grave{u}$  on  $d\acute{e}dujt$ :  
 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} \cdot j \cdot j$ 

$$\overrightarrow{OA} = 2 \text{ et } \overrightarrow{OC} = -2$$

il faut admettre que:

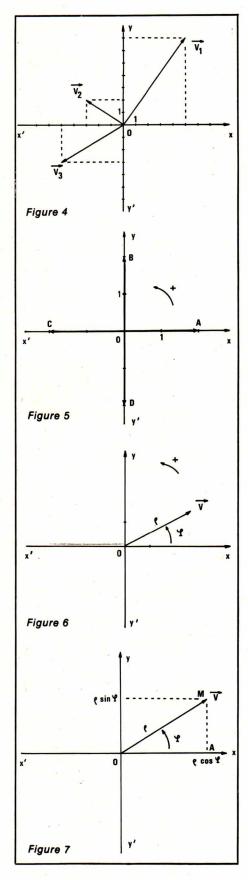

$$j \cdot j = j^2 = -1$$

Le passage de OC à OA, par l'intermédiaire de OD, conduirait à la même conclusion.

On généraliserait encore plus en partant non d'un vecteur porté par un axe, mais d'un vecteur V quelconque, puisque celui-ci peut être considéré comme la somme de deux vecteurs orientés selon x'Ox et y'Oy respectivement. Dans tous les cas, on est amené à conclure que:

1) Le symbole j est un opérateur décrivant, dans le plan, une rotation de  $+ \pi/2$ .

2) j peut être considéré comme un nombre tel que :

$$j^2 = -1$$
 ou  $J = \sqrt{-1}$ 

# Nombres imaginaires et nombres complexes

Les carrés des nombres auxquels nous sommes traditionnellement habitués, sont toujours positifs. Les deux relations que nous venons d'écrire n'offrent donc aucune signification réelle. Pour ces raisons, on convient de dire que j'est un nombre imaginaire.

D'une façon plus générale, une expression du type :

$$\alpha + bj$$

qui représente, dans le plan, un vecteur V par ses deux composantes, est appelée nombre complexe. Tout nombre complexe se compose :

d'une composante réelle, a
 d'une composante imaginaire,
 bj.

# Coordonnées polaires d'un vecteur

Considérons le vecteur  $\overrightarrow{V}$  de la figure 6. Il est parfaitement déterminé, dans le repère des axes x'Ox et y'Oy, dès qu'on connait :

— sa longueur  $\rho$ , qu'on appelle le module (c'est une grandeur essentiellement positive),

— l'angle orienté qu'il fait avec le demi-axe horizontal Ox, et qu'on appelle l'argument (on choisit toujours comme positif le sens inverse de celui de la rotation des aiguilles d'une montre).

A titre d'exemple, dans la figure 6, on a :

$$\rho = 3$$
  $\varphi = +30^{\circ}$ 

Si la connaissance du couple  $(\rho, \gamma)$ 


détermine sans ambiguité le vecteur  $\overrightarrow{V}$ , la réciproque n'est pas exacte. À un vecteur donné, on ne peut attribuer qu'un module  $\rho$ , mais plusieurs arguments  $\mathscr F$ : ce sont tous les angles obtenus en donnant toutes les valeurs entières positives possi-

bles (1, 2, 3, etc.) au facteur k, dans l'expression

$$\pm 2 k \pi$$

puisqu'à chaque valeur de k, correspond alors un nombre entier de tours (1 tour =  $2\pi$  radians).

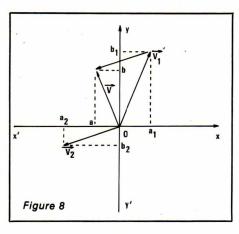Le module  $\rho$ , et l'argument  $\mathcal{G}$ , constituent les coordonnées polaires de V dans le plan.



mier,  $\overrightarrow{V_1}$ , admettant pour composantes  $\alpha_1$  et  $b_1$ , peut être représenté par le nombre complexe :

$$a_1 + jb_1$$

De même  $\overrightarrow{V_2}$ , de composantes az et  $b_2$ , est représenté par le nombre complexe :

$$\alpha 2 + jb2$$

Or, la figure 8 montre que les composantes a et b de la somme  $\overline{V}$ , sont respectivement a + a 2 (somme al-

#### Relations entre les coordonnées polaires et les composantes d'un vecteur

La composante réelle **a** (figure 7), est la projection du vecteur  $\overrightarrow{V}$  sur l'axe x'Ox. Les équations classiques de trigonométrie permettent donc d'écrire :

$$\alpha = \rho \cos \varphi$$

De même, la composante imaginaire b, projection de  $\overline{V}$  sur l'axe y'Oy, a pour expression:

$$b = \rho \sin \varphi$$


Par conséquent, lorsqu'on connaît les coordonnées polaires d'un vecteur, les deux relations ci-dessus permettent de déterminer le nombre complexe  $\alpha$  + bj qui le représente. (Pour chaque angle  $\mathcal F$ , on trouve le sinus et le cosinus dans les tables trigonométriques, et, maintenant, dans les calculatrices scientifiques).

Inversement, à partir de  $\alpha$  + bj, on peut calculer  $\rho$  et  $\mathcal{P}$ . Dans le triangle rectangle OAM (figure 7), on  $\alpha$ , en effet :

D'autre part, les relations

et 
$$\sin \varphi = \frac{b}{\rho}$$
 
$$\cos \varphi = \frac{a}{\rho}$$

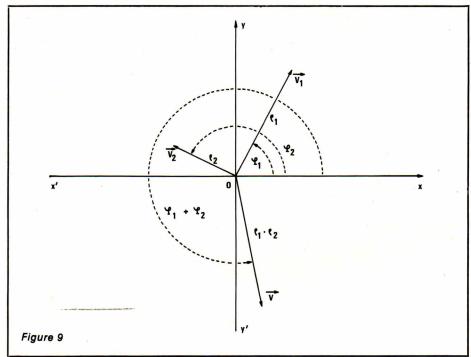permettent, ensemble, de déterminer  $\mathcal{S}$ , en se reportant aux tables trigonométriques.



# Somme de deux nombres complexes

Nous avons établi que tout vecteur peut être représenté par un nombre complexe, et que tout nombre complexe représente un vecteur. Nous allons maintenant montrer ce qui fait l'intérêt de cette correspondance: toute opération sur des vecteurs (addition, soustraction, multiplication, ...) peut être remplacée par une opération sur les nombres complexes associés. On remplace donc une construction géométrique (longue, compliquée et souvent imprécise) par une manipulation habituelle et facile de nombres algébriques. Commençons par examiner le cas de l'addition (figure 8).

Nous avons, plus haut, défini la somme de deux vecteurs, et nous ne reviendrons pas sur la méthode de construction du vecteur  $\vec{V}$ , somme de  $\vec{V}_1$  et de  $\vec{V}_2$ , dans la figure 8. Le pre-

gébrique) et b<sub>1</sub> + b<sub>2</sub>. V'est donc représenté par le nombre complexe :

$$(a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

Il apparaît donc qu'au vecteur somme, correspond un nombre complexe dont:

- la partie réelle est la somme des parties réelles des nombres complexes représentant les vecteurs de départ,
- la partie imaginaire est la somme des parties imaginaires de ces mêmes nombres complexes.

C'est cette règle que nous prendrons comme définition de la somme de deux nombres complexes. On peut l'étendre à la soustraction, ainsi qu'à l'addition d'un nombre quelconque de termes. Il est facile de vérifier qu'il y a toujours correspondance avec les mêmes opérations appliquées aux vecteurs.

# Produit de deux vecteurs

Dans le plan x' Qx, y' Qy, considérons les vecteurs  $\overline{V_1}$  (module  $\rho_1$ , argument  $\mathcal{S}_1$ ) et  $\overline{V_2}$  (module  $\rho_2$ , argument  $\mathcal{S}_2$ ).

On appellera produit  $\overrightarrow{V}$  des vecteurs  $\overrightarrow{V_1}$  et  $\overrightarrow{V_2}$ , le vecteur ayant (figure 9):

— pour module, le produit des modules des vecteurs de départ :

— pour argument, la somme des arguments :

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$$

Si on cherche les composantes réelles et imaginaires du nombre complexe correspondant au vecteur produit  $\overrightarrow{V}$ , on trouve alors :

$$\alpha = \rho_1 \cdot \rho_2 \cos(\gamma_1 + \gamma_2)$$

$$b = \rho 1 \rho 2 \sin (\gamma 1 + \gamma 2)$$

A partir des transformations trigonométriques, et par des calculs que nous ne détaillerons pas pour éviter de surcharger cet article, il est facile de montrer que :

$$a = a_1 a_2 - b_1 b_2$$
  
 $b = a_1 b_2 + a_2 b_1$ 

c'est-à-dire que le nombre complexe représentatif du vecteur produit  $\overrightarrow{V}$  est :

$$(a_1 \ a_2 - b_1 \ b_2) + j (a_1 \ b_2 + a_2 \ b_1)$$

Or, ce résultat est celui qu'on obtient en effectuant le produit :

$$(\alpha_1 + jb_1)(\alpha_2 + jb_2)$$

en se rappelant que  $j^2 = -1$ .

Nous dirons donc que le nombre complexe ainsi défini, est le produit des nombres complexes associés aux vecteurs  $\overline{V_1}$  et  $\overline{V_2}$ .

# Conclusion

Le lecteur nous pardonnera, espérons-le, ces développements sans doute ingrats pour ceux qui ne fréquentent pas quotidiennement les mathématiques. Nous montrerons par la suite combien le petit effort nécessaire à leur compréhension, trouvera sa récompense dans la facilité de résolution des problèmes d'électricité.

R. RATEAU

# **NOUVEAUTÉS**

MOTOROLA nous annonce la disponibilité de deux nouveaux synthétiseurs de fréquence à PLL en technologie CMOS à grille isolée par oxyde, les MC 145151 et 145152.

Chaque puce intègre: un détecteur de phase, un contrôleur d'asservissement, un oscillateur de référence piloté par quartz, un diviseur de référence 12 bits et un compteur-diviseur programmable. Le MC 145152 permet en outre d'utiliser un précompteur modulo « 2 » externe.

Les compteurs programmables sont à chargement parallèle ce qui autorise une programmation simple par interrupteurs.

Grâce à la technologie employée, la consommation est très faible et les circuits s'accommode d'une tension d'alimentation comprise entre 3 et 9 V. La fréquence de fonctionnement est de 52 MHz.

Ces deux circuits sont disponibles en boîtier plastique ou céramique (pour une plage de température de — 40 à + 85 °C).

Les applications typiques couvrent les domaines de la C.B., des systèmes d'accord TV et des circuits d'accord AM/FM.

GRADCO FRANCE nous annonce l'introduction sur le marché pour le dernier trimestre 81 d'une nouvelle sonde logique, la LP4 de chez GLOBAL SPECIALITIES CORPORATION.

Cette nouvelle sonde est destinée aux mesures sur les cartes utilisant des familles logiques rapides genre ECL. Elle permet le suivi d'un train d'impulsions jusqu'à des fréquences de 150 MHz mais peut aussi bien détecter des événements uniques d'un minimum de 3 ns.

L'affichage des niveaux s'effectue par diodes électroluminescentes ainsi que la détection des phénomènes périodiques ou uniques. Un commutateur sélectionne le mode opératoire désiré: suivi d'un train d'impulsions en position pulse on enregistrement d'impulsions isolées en position mémoire.

Les caractéristiques principales sont les suivantes:


Seuil V<sub>EE</sub>: - 5,2  $\pm$  0,1 Voc Niveau Haut: - 1,1  $\pm$  0,05 Voc Niveau bas: - 1,5  $\pm$  0,05 Vdc. Impédance d'entrée supérieure à 10 k  $\Omega$ 

Protection ± 100 V en continu ± 220 V en transitoire.


# SONEREL



# SONEREL

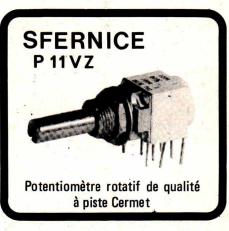

# SONEREL

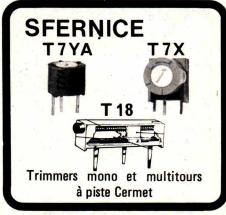

33, rue de la Colonie 75013 PARIS - 580.10.21 Comptoir Détail : 3, rue Brown-Séquard 75015 PARIS Vente par correspondance Catalogue gratuit sur demande

# **BIBLIOGRAPHIES**


# Le microprocesseur à la carte H. SCHREIBER

Le « micro » processeur, son nom l'indique, est très petit et économique, mais cela n'exclut pas qu'il soit très riche en possibilités.

Présentant son livre sous forme dialoguée, l'auteur explique le microprocesseur par une analogie avec... la cuisine. En effet, « entrer des données pour sortir un produit élaboré, en fonction d'un « programme », c'est bien ce qu'on fait quand on prépare un plat à partir d'une recette. Et cette analogie permet une explication aussi aisée que complète des grandes bases de cette petite informatique, des notions de saut de programme, interruption, sous-programme, etc.

Le lecteur intéressé par des détails techniques ne restera pas « sur sa faim » pour autant. Il trouvera les caractéristiques d'un type précis de microprocesseur, non seulement avec la liste complète - et commentée - de ses instructions, mais aussi avec des exercices d'utilisation et, surtout avec un programme complet, appliqué à l'économie d'éner-

gie de chauffage.

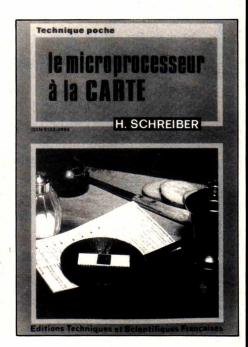

Un ouvrage de 160 pages, format  $11.7 \times 16.5$ , 51 illustrations et tableaux, couverture couleur.

Editeur: E.T.S.F. 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 Paris Cedex.

Prix pratiqué par la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex. 32 F.

C'est sous une forme agréable et facile à exploiter que JVC vient d'éditer une petite brochure destinée aux amateurs utilisateurs de la vidéo.

Présentée au format d'une cassette VHS, elle comporte cinq plaquettes traitant de tous les problèmes qui peuvent se poser à l'amateur, de la manipulation correcte des appareils à la composition d'une image en passant par les différents procédés d'éclairage, et les effets spéciaux.

Bien sûr, un volume a été consacré à l'explication rapide mais néanmoins complète du fonctionnement des appareils (VHS) actuellement utilisés et un autre aux différents standards (et standards aménagés) en vigueur de par le monde.

Voyons-en le contenu de façon un

peu plus détaillée :

— le tome I - **Principes de base** - passe en revue les principes d'utilisation en donnant les quelques notions d'optique indispensables au bon emploi des caméras.

— le tome II - **Réalisation** - décrit les procédés de réalisation essentiels à une bonne composition.

— le tome III - **Mise en valeur** - passe en revue les différentes astuces et effets spéciaux susceptibles d'enjoli-

ver une composition.

— le tome IV - **Applications** - donnent des exemples typiques de réalisations et les écueils à éviter, et ce, tout particulièrement pour l'enregistrement d'évènements sportifs.

— le tome V - Annexes - est lui réservé aux rappels des normes et standards utilisés, et à une panorama des accessoires, sans oublier le calendrier des manifestations consacrées à la vidéo dans le monde.

Un ouvrage dont doit pouvoir disposer tout utilisateur de ce nouveau procédé d'expression.

En vente à la librairie Parisienne de la radio, 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris.



# **INFOS**

La Fédération Nationale des Syndicats de Grossistes en Matériel Electrique et Electronique nous fait savoir que l'édition 1981/82 de l'annuaire des Grossistes en Matériel Electrique et Electronique vient de paraître.

Cette importante publication comporte trois parties de couleurs distinctes:

- un classement alphabétique,
- un classement par syndicat,
- un classement des grossistes en électro-ménager et TV.

Les diverses branches d'activité

de chaque grossiste sont portées face à sa raison sociale.

Enfin, l'annuaire comporte l'adresse des secrétariats des 14 fédérations de Grossistes groupées au sein de l'Union Européenne des Grossistes en Matériel Electrique.

Le prix de chaque exemplaire est de 80 F franco - montant joint à la commande.

Les commandes doivent être adressées à la F.G.M.E.E. 13, rue Marivaux - 75002 Paris accompagnées de leur montant par chèque ou virement postal C.C.P. Paris 5021. 12 E.

# Pour les « gros bras »...

# Un comparateur de forces musculaires!



Dans les stands de tir, les carabines et les pistolets claquent, expédiant leurs projectiles sur les cibles de carton, ou sur les pipes de terre. Un peu partout, résonnent les flons-flons des cuivres. Au milieu de la poussière soulevée par la chaleur et les pas des badauds, les enfants se barbouillent jusqu'aux oreilles de barbe à papa. C'est la fête...

Pour les rois du muscle, certains forains proposent divers appareils, où les copains en mal de compétition, comparent l'efficacité de leurs biceps.


C'est à un exercice du même style que nous vous invitons, si vous réalisez l'appareil décrit ici. A l'aide de deux sondes qu'on presse entre les doigts, il permet de comparer la « poigne » des concurrents : le plus fort allume une diode électroluminescente.

# Principe du comparateur de forces

L'âme du circuit est un amplificateur différentiel A, comportant deux entrées e1 et e2, et deux sorties s1 et s2 (figure 1). Ces dernières commandent, chacune, l'une des deux diodes électroluminescentes LED1 et LED2.

L'entrée e1 est reliée au point de jonction d'une résistance fixe R1, et d'une résistance variable notée « capteur l », car sa valeur, comme nous le verrons, diminue en fonction de l'intensité de la force appliquée. L'ensemble de R1 et du capteur constituant un diviseur de tension, le potentiel de l'entrée e1 est d'autant plus proche de la masse, que le manipulateur du capteur l fait mieux travailler ses muscles.

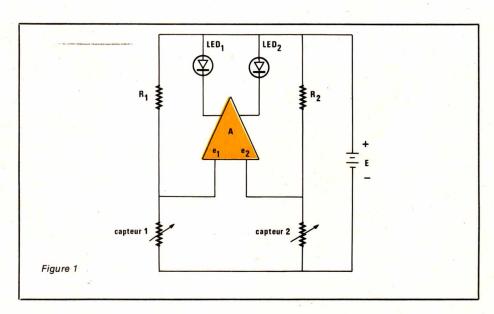De la même façon, le potentiel de l'entrée ez, prélevé sur un diviseur de tension, dépend des efforts du deuxième concurrent. Finalement, comme l'amplificateur A travaille en comparateur, une seule des diodes électroluminescentes branchées en sortie s'allume, désignant le vainqueur de ce paisible combat.




# Des capteurs simples et astucieux.

Il eût été facile, et reposant pour l'imagination, de réaliser les capteurs à l'aide de dispositifs classiques, tels que des jauges de contrainte. Toutefois, l'appareil n'étant qu'un jeu, et le coût de l'électronique restant extrêmement faible (quelques transistors et quelques ré-

sistances), la dépense investie dans des jauges de contrainte, devenait disproportionnée. Le réalisateur risquait, en plus, d'éprouver des difficultés d'approvisionnement.

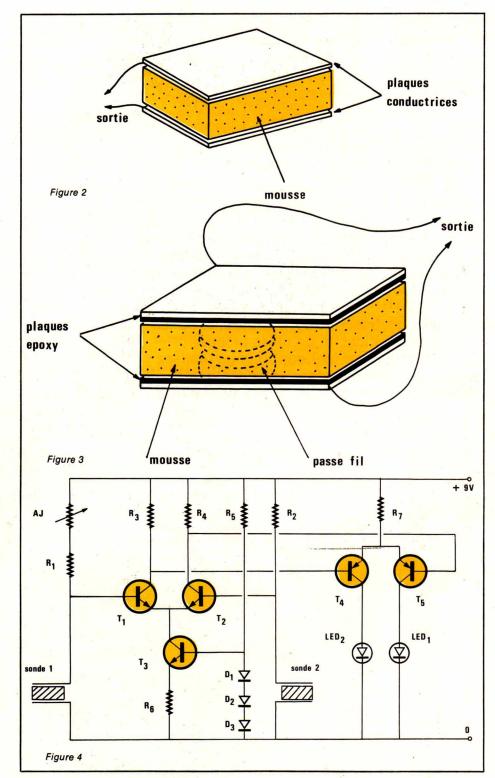Fort heureusement, et sur les conseils d'un collègue, nous avons découvert les propriétés électriques des mousses conductrices dans lesquels les revendeurs sérieux enfichent les circuits C-MOS, pour en



protéger les entrées contre des charges statiques.

Ces mousses, constituées d'un matériau plastique alvéolé, s'écrasent à la pression, mais reprennent leur état initial dès qu'on les lâche. Or, elles contiennent une charge de fines particules conductrices. À l'état comprimé, les particules se rapprochent les unes des autres, et la résistance diminue entre les deux faces du bloc de mousse.

Dès lors, la réalisation des cap-

teurs de notre montage devient théoriquement très simple, et on pourrait adopter, en principe, la configuration de la figure 2 : entre deux plaques conductrices (des petits carrés de stratifié pour circuit imprimé, ayant gardé tout leur cuivre), on insère une feuille de mousse, qui joue à la fois le rôle de ressort, et celui de résistance variable.

Le dispositif, malheureusement, ne conviendrait qu'à de très jeunes enfants chétifs. Pour des individus plus forts, la souplesse se révèle trop grande: on parvient très vite à l'écrasement maximal, pour lequel la résistance, très faible, ne varie plus, ce qui exclue toute possibilité de comparaison entre les deux athlètes

Il nous a fallu, pour pallier cet inconvénient, séparer la fonction « résistance variable » de la fonction « ressort ». Cette dernière est confiée à des blocs de caoutchouc (tout simplement des passe-fil), et le capteur prend l'allure définitive illustrée dans la figure 3. Les deux fils assurant la liaison vers le comparateur, sont directement soudés sur chacune des plaques du stratifié.

# Schéma complet du comparateur

On le trouvera à la figure 4. L'amplificateur différentiel comporte deux étages, respectivement construits autour des transistors T<sub>1</sub> et T<sub>2</sub>, puis T<sub>4</sub> et T<sub>5</sub>.

L'intensité totale qui se répartit entre les émetteurs de T1 et de T2 (donc entre leurs collecteurs si on néglige les courants des bases), pénètre dans le collecteur de T3. Celui-ci constitue une source de courant constant; en effet, grâce aux trois diodes D1, D2 et D3 polarisées par R5, le potentiel de base de T3 se stabilise autour de 1,8 volt, et celui de son émetteur, vers 1,2 volt. Le courant de collecteur et d'émetteur se trouve alors déterminé par R5 (environ 2 mA). A l'équilibre, la même inten-

Figure 7


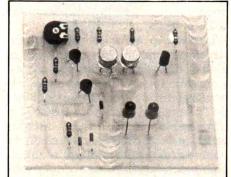


Figure 8

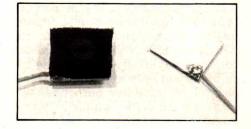

sité (1 mÅ environ) traverse les résistances R3 et R4, y créant des chutes de tension égales.

En fait, l'équilibre est difficilement réalisable par construction, car il est difficile d'obtenir deux sondes rigoureusement semblables. On a donc prévu une possibilité de réglage, en répartissant la résistance montée en série avec la sonde l, entre une valeur fixe R1, et une valeur ajustable AJ.

Pour obtenir un gain suffisant, tant en tension qu'en courant, un deuxième étage se révèle nécessaire. Lui aussi adopte une structure différentielle, mais plus simple que précédemment : la source de courant constant, commune aux émetteurs des PNP T4 et T5, se réduit en effet à la résistance R7. Les courants des collecteurs se partagent entre les diodes électroluminescentes LED<sub>1</sub> et LED<sub>2</sub>.

L'ensemble s'alimente sous une tension de 9 volts, fournie par une pile miniature dont l'autonomie autorisera des centaines de matches, même très acharnés.

# Réalisation pratique du comparateur

A l'exception des deux sondes dont nous parlerons plus loin, toute l'électronique prend place sur le circuit imprimé dont on trouvera le dessin à l'échelle 1, par la face cuivrée du substrat, dans la figure 5. La figure 6, complétée par la photographie de la figure 7, précise l'implantation des composants. Remarquons que si, dans notre prototype, les dio-

des électroluminescentes prennent directement place sur le circuit imprimé, rien n'empêche de les y relier par des fils de longueur quelconque, au cas où on souhaiterait loger l'appareil dans un coffret.

La figure 8 donne le détail de réalisation d'une sonde. Les deux électrodes du capteur sont des petits carrés de stratifié (environ 2 cm de côté) dont on conserve intégralement le cuivre. De deux angles, diagonalement opposés, partent les fils allant l'un à la masse du montage, et l'autre, à l'une des bases des transistors T1 et T2.

La plaque de mousse, évidée en son centre, entoure un passe-fil qui joue le rôle de ressort de rappel, et dont on ramènera l'épaisseur à celle du morceau de mousse non comprimé: ceci est très facile à faire à l'aide d'une lame de rasoir.

# Mise au point

Elle se réduit à fort peu de chose : une fois l'appareil sous tension, et les deux capteurs branchés, mais au repos, on règle la résistance AJ pour obtenir un même éclat des deux diodes électroluminescentes.

Tout, alors, est près pour la lutte : à vous de jouer!



# Résistances

0,5 watt à ± 5 %

 $R_1:3,3 k \Omega$ 

 $R_2: 3.9 \text{ k} \Omega$  $R_3 \text{ et } R_4: 2.7 \text{ k} \Omega$ 

R5 : 22 k  $\Omega$ R6 : 680  $\Omega$ R7 : 330  $\Omega$ 

# Résistance ajustable

 $AJ: 1 k \Omega$ 

# Transistors:


T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> et T<sub>3</sub>: 2N 2222 T<sub>4</sub> et T<sub>5</sub>: 2N 2905

## **Diodes**


D1, D2, D3: 1N 4148

LED<sub>1</sub> et LED<sub>2</sub>: diodes électroluminescentes.

R. RATEAU

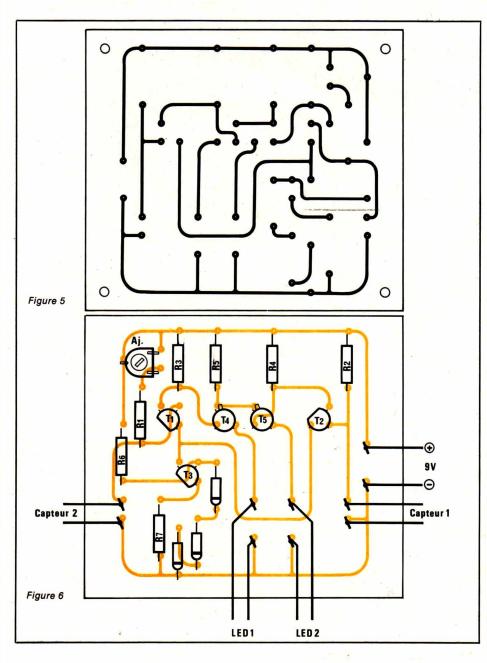

# **NOUVEAU**

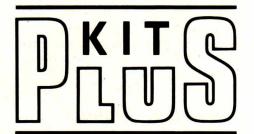

# **SUPER PRIX**

Kits électroniques de grande qualité.
Belle présentation sous coquille plastique.
Circuit imprimé verre époxy sérigraphié.
Notice de montage détaillée avec nomenclature, indication du degré de difficulté.
Nombreux accessoires: supports de C.I., prise pour pile 9 V, boutons de potentiomètre, radiateurs de triac, fils, etc.
Notice d'application livrée avec chaque kit, comprenant toutes les informations pour l'assistance technique permanente, pour la garantie gratuite, pour la fidélité, et tous les conseils pour le montage.

PL 10: Antivol de maison ..... 90 F

PL 11: Gradateur de lumière ....... 35 F

PL 12: Horloge digitale 13 mm . . . . . 140 F

GARANTIE

avec relais d'alarme

# CADEAU FIDÉLITÉ

En conservant 10 emballages de kit, vous recevrez gratuitement chez vous, un kit de votre choix.


PL 19: Commande de fondu enchaîné. 90 F

PL 20 : Serrure codée ...... 100 F

Kits n° 1 à 20 . . . . . . . . . . . . 15 F + 5 F port

SCHEMATHEQUE:

**QUALITE** 

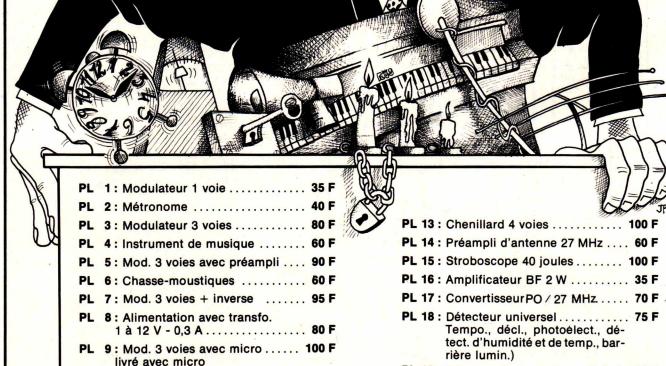


REVENDEURS RECHERCHÉS SUR TOUTE LA FRANCE ET PAYS FRANCOPHONES. Conditions très intéressantes.

FIDELITE

KIT PLUS Produit par OFFICE DU KIT, 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris. Tél. 280.69.39.

# Sélecteur de programme numérique

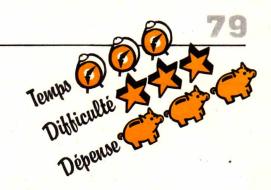

L'EPM, Electronic Program Memory est un circuit à haute densité d'intégration qui permet de mémoriser de manière non volatile les paramètres de contrôle de réception des émissions de radio et télévision.

Le procédé apporte une souplesse d'utilisation nouvelle, facilitant les opérations de réglage en permettant la recherche automatique et pouvant mémoriser 16 stations.


Dans les récepteurs radio modernes, l'accord est obtenu en appliquant une tension continue aux bornes d'une varicap, le système EPM fonctionne sur le principe de la synthèse de tension.

Le circuit intégré M 193 joue donc le rôle d'un potentiomètre électronique dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

- plage de tension 0 à 32 V,
- variation lente ou rapide, positive ou négative,
- variation automatique, semi automatique ou manuelle.

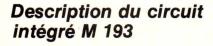
# Elaboration de la tension continue

La mémorisation de tension continue nécessite une conversion analogique/digitale, la restitution, une conversion digital/analogique. Dans le M 193 la conversion digitalanalogique est seule nécessaire car la rampe est générée par l'incrémentation d'un compteur. La tension continue d'accord correspond alors au contenu du compteur. Le principe de conversion digitale/analogique est basé sur un signal rectangulaire à rapport cyclique variable fourni par le circuit et qu'il faut traiter extérieurement. La valeur moyenne de ce signal est proportionnelle au rapport cyclique comme on le voit à la figure 1. La figure 2 représente les différents types de filtres pouvant être utilisés pour lisser la tension rectangulaire; pour un même ordre, le filtre actif est plus performant mais fait intervenir un plus grand nombre de composants.



Pour cette description qui est faite en passant en revue les broches du circuit intégré une par une, on se reportera au schéma synoptique de la figure 3.

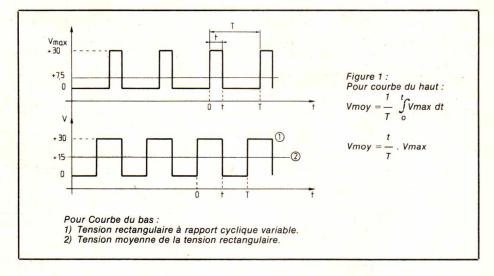**BROCHE 1:** Vss. Le substrat du circuit est connecté à cette broche qui



constitue le point de référence pour toutes les tensions appliquées et doit donc être connecté au potentiel le plus bas: en l'occurence le 0 V de toutes les tensions d'alimentation.

BROCHE 2: Si cette broche est brièvement reliée au zéro (broche 1), les douze bits de la tension d'accord digitalisée, les deux bits de l'information de bande et les trois bits de la tension d'accord fin sont mémorisés. La commande est invalidée pendant la période de recherche et pendant l'exécution du cycle de mise en mémoire.

Le cycle de mémorisation comporte deux périodes distinctes, en premier lieu le mot antérieur est éffacé après quoi, le nouveau contenu peut être écrit. Si cette entrée est brièvement connectée à V<sub>DD2</sub> les sorties des bandes sélectionnées changent de la manière suivante :

- 1. VHF III broche 24
- 2. UHF broche 25
- 3. VHF I broche 23
- 4. AV broche 26.

BROCHE 3: Le niveau de tension appliqué à cette entrée permet de réaliser un accord fin sur le récepteur. Lorsque cette entrée n'est pas connectée: entrée flottante, la tension d'accord fin n'est pas modifiée. Pour un niveau d'entrée haut, la tension est augmentée et pour un niveau bas la tension est diminuée. A chaque impulsion de sortie. Pour obtenir une variation plus importante, le contact doit être relaché et une autre impulsion appliquée.


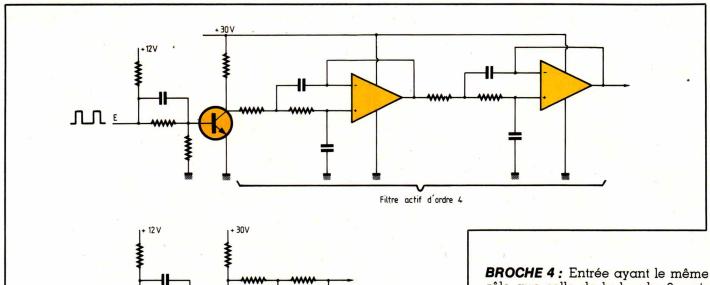


Figure 2 : Différents filtres peuvent être utilisés pour moyenner la tension rectangulaire de la figure 1. a l'entrée E de ces deux filtres, est injectée une tension rectangulaire de 12 V C à C venant du M 193.

Filtre passif d'ordre 2

BROCHE 4: Entrée ayant le même rôle que celle de la broche 3 mais devant être utilisée conjointement à un récepteur d'un système de télécommande délivrant des séries d'impulsions positives. Les impulsions courtes, d'une durée inférieure à 1,8 ms correspondent à une décroissance de la tension alors que les impulsions longues, de durée supérieure à 1,8 ms entraînent une augmentation de la tension d'accord.

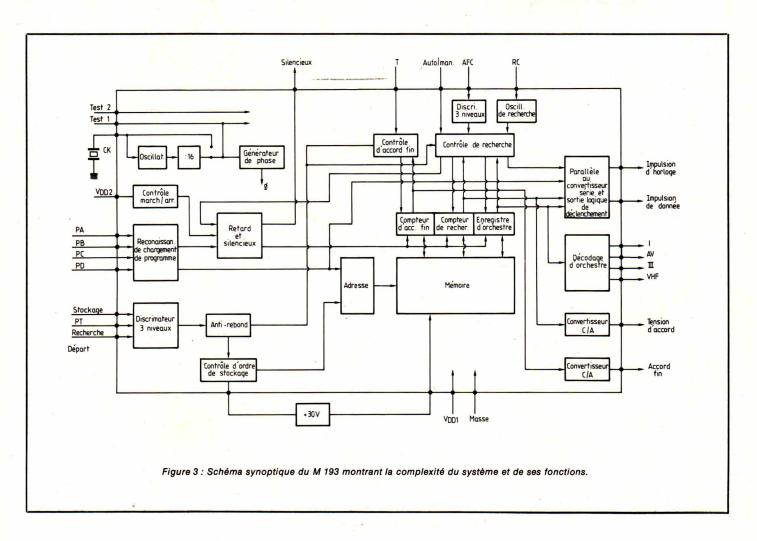

Quand la commande d'accord fin est utilisée, le rapport cyclique de la tension de sortie à la broche 19 est changée à la cadence d'un pas toutes les 0,56 secondes. Si à l'entrée les impulsions sont présentes pendant moins de 0,56 secondes la variation peut être faite coup par coup. Sans télécommande l'entrée sera simplement reliée à la masse (broche 1).

**BROCHES 5, 6, 7, 8:** Ces quatre entrées sélectionnent le programme conformément au tableau de vérité donné à la figure 4.

BROCHE 9: Vpp. Alimentation de la mémoire. Une série d'impulsions est appliquée à cette broche pendant le cycle de mise en mémoire; le diagramme des temps des impulsions apparaissant à la sortie 14 est différent pendant les phases d'effacement et d'écriture et est représenté aux figures 5 et 6.


**BROCHE 10 :** Alimentation V<sub>DDI</sub>, reliée à une source de tension délivrant 17 à 19 volts par rapport à la masse. On prendra 18 V comme valeur typique.

BROCHE 11: Entrée oscillateur. La même horloge peut être utilisée pour la mémoire et un récepteur de télécommande. Dans le cas où la mémoire est utilisée seule, un quartz de 4,43 MHz ou un réseau LC parallèle est connecté entre la masse et le broche 11. Le schéma de la figure 7 donne la configuration à adopter lorsque la mémoire doit être pilotée par un système de télécommande (M 1130 : récepteur décodeur).

BROCHE 12: Vitesse de recherche. On connecte à cette broche un réseau RC externe qui fixe la fréquence d'oscillation de l'oscillateur de recherche déterminant la rapidité

Figure 4 : Table de vérité entrée As, Bs, C7, Ds.

Programme	Α	В	C	D
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0
9	0	0	0	1
10	1	0	0	1
11	0	1	0	1
12	1	1	0	1
13	0	0	1	1
14	1	0	1	1
15	0 -	1	1	1
16	1 =	1	1	1

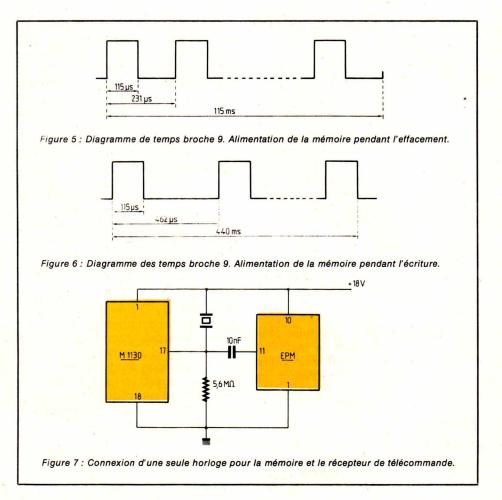

de balayage de la gamme pendant la recherche. Le fonctionnement est assuré pour une très grande plage de vitesse. La capacité connectée à cette broche doit avoir une valeur inférieure à 100 nF.

La rapidité de balayage est différente sur les quatre bandes et différente pour les modes automatique et manuel.

mode automatique: Si F est la fréquence fixée par le réseau RC extérieur:

VHF croissance rapide : F UHF croissance rapide : F/2 AV croissance rapide : F/2

VHF croissance lente: 67,7 Hz UHF croissance lente: 67,7 Hz UHF croissance lente: 67,7 Hz AV croissance lente: 67,7 Hz

VHF décroissance moyenne : F/4 UHF décroissance moyenne : F/8 AV décroissance moyenne : F/8

VHF décroissance lente : 8,4 Hz UHF décroissance lente : 8,4 Hz AV décroissance lente : 8,4 Hz

mode manuel: La vitesse de croissance ou de décroissance pour les bandes UHF ou AV est deux fois moins importante que celle de la bande VHF.

**BROCHE 13:** Alimentation V<sub>DD2</sub>, raccordée à une source de tension délivrant de 10,8 à 13 V par rapport à la masse. On prendra 12 V comme valeur typique.

BROCHE 14: Sortie à drain ouvert délivrant les trains d'impulsions devant être appliqués à la broche 9 pendant le cycle de mémorisation. Ces deux cycles sont déjà décrits aux figures 5 et 6.

BROCHE 15: Sortie à drain ouvert délivrant un signal à fréquence et rapport cyclique variable: tension d'accord digitalisée. Le signal est filtré avant d'être appliqué aux varicaps.

Bien que seulement 12 bits soient mémorisés, le signal comprend 13 bits d'information.

BROCHE 16: Sortie horloge pour affichage externe. Des trains d'ondes contenant 15 impulsions d'horloge sont disponibles à cette sortie. Les impulsions d'horloge sont synchro-

nisées avec les signaux délivrés par la broche 17.

BROCHE 17: Les quinze bits de sortie sous forme de trains d'ondes représentent quatre informations différentes. Les deux premiers bits concernent la bande en service, les quatre suivants le programme, les huit suivants sont les huit bits les plus significatifs de la tension d'accord, le dernier bit transmis indique la position du système de recherche pour le mode automatique ou manuel. Les deux sorties, broches 16 et 17 sont destinées au fonctionnement du M 191 qui gère la visualisation de l'affichage de l'accord sur un écran cathodique. Si les impulsions ne sont pas transmises le transistor de sortie est bloqué.

BROCHE 18 et 21: Ces deux broches sont des entrées de test; en fonctionnement normal ces deux broches doivent être reliées à la masse. Le constructeur n'est pas très loquace sur la fonction exacte de ces broches.

BROCHE 19: Sortie tension d'accord fin. L'information délivrée à cette broche se présente sous la forme d'une onde rectangulaire de fréquence 17 305 Hz dont le rapport cyclique varie selon les huit positions indiquées par la figure 8. Le signal rectangulaire après filtrage devient une tension continue proportionnelle au rapport cyclique et est appliqué à la broche de contrôle automatique de fréquence de manière à décaler l'oscillateur local d'une légère variation ∆f et maintenir l'action de la CAF (commande automatique de fréquence). L'accord fin fonctionne de la manière suivante :

Pendant la recherche la sortie est prépositionnée au milieu de la gamme : quand la recherche est terminée il est possible d'agir sur l'entrée accord fin (broche 3 dans le cas d'un récepteur d'une télécommande et broche 4 pour un poussoir situé en face avant).

Lors d'une introduction en mémoire les douze bits principaux de la tension d'accord sont stockés ainsi que l'information d'accord fin. Quand une tension est rappelée il est toujours possible d'agir sur l'accord fin sans détruire le contenu de la mémoire, les changements d'accord fin ne seront donc mémorisés que si un nouveau cycle de mise en mémoire est déclanché.

BROCHE 20: Entrée de sélection du mode de fonctionnement automatique ou manuel. Quand la broche est reliée à V<sub>DD2</sub> la recherche et l'arrêt sur les stations sont automatiques, quand elle est un zéro le système fonctionne d'une manière manuelle. Le changement automatiquemanuel ou l'inverse peut être fait à n'importe quel instant. Cette entrée est donc prioritaire sur toutes les autres.

**BROCHE 22:** Entrée de la commande automatique de fréquence.

La commande automatique de fréquence CAF n'est possible qu'en fonctionnement—automatique, en mode manuel l'entrée est invalidée intérieurement; il en est de même lors des changements de programme pendant le temps ou le signal de silencieux est présent. Quand elle est active cette entrée a trois niveaux différents: haut, milieu et bas. Le niveau milieu est fonction d'une référence interne mais n'est

pas généré à l'intérieur du circuit intégré il doit donc être déterminé par un réseau extérieur en tenant compte des caractéristiques définissant ce niveau, entre 4,5 et 9 V pour une tension d'alimentation de 12 -V et pour un courant d'entrée ne dépassant pas  $25 \mu \text{A}$ .

Dans le cas ou cette entrée n'est pas utilisée elle doit être reliée soit à la masse soit à l'alimentation. Deux fonctions différentes sont accomplies une pendant la recherche et l'autre à l'arrêt sur la station; commande automatique de fréquence.


En mode recherche: Après avoir enfoncé la clé recherche les transitions et les niveaux du signal provenant du TDA 4431 appliqués à cette broche contrôlent la recherche et déterminent le moment ou la recherche doit prendre fin quand une station de TV, FM, etc. a été reconnue. Les séquences sont les suivantes : la recherche demeure toujours en croissance rapide, pendant les quinze premiers pas aucune des transitions ne sont prises en compte. Puis après le premier front montant niveau milieu vers niveau haut, précédé par au moins un front descendant milieu vers bas, la recherche est achevée en passant en décroissance moyenne.

Le retard de 15 étapes a été calculé pour permettre un arrêt parfait du système sur une station reconnue même dans le cas ou le départ a été donné juste avant l'apparition d'un signal de commande automatique de fréquence.

Le dernier front descendant fait passer le système en mode croissance lente, à partir de cet instant la CAF pose son rôle normalement.

Contrôle automatique de fréquence. Quand l'accord est parfaitement réalisé le signal provenant du TDA 4431 et appliqué à la broche 2 du M 193 est au niveau milieu. Si l'accord varie de manière à ce que la fréquence intermédiaire passe en dessous du seuil bas le niveau passe à l'état bas et le compteur 13 bits est remis en route en vitesse de croissance lente, entraînant une augmentation de la tension appliqué aux varicaps de l'oscillateur local. Si le desaccord a lieu en sens inverse l'entrée 2 passe à l'état haut et la tension des varicaps décroit à basse vitesse cadence faible: 8,4 Hz.

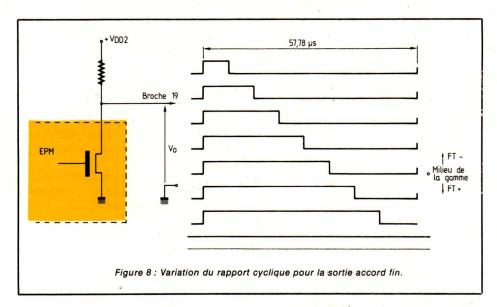Ces accroissements ou décroissements cessent dès que l'entrée repasse au niveau milieu, on est donc



en face d'un parfait asservissement : contrôle automatique de la fréquence de réception.

Rappel d'une station mémorisée. Lorsque le circuit est en mode automatique et une station mémorisée rappelée on soustrait 8 au nombre mémorisé correspondant à une variation de 31,2 mV sur la tension d'accord. Le desaccord engendré est alors fonction du mélangeur des caractéristiques de l'oscillateur local et de l'étendue de fréquence de réception possible.

Le récepteur est donc la situation de desaccord expliqués au paragraphe précédent, l'accord parfait est obtenu en moins de 200 mS. Grâce à cette caractéristique de fonctionnement, les possibilités de contrôle automatique de fréquence sont très entendues, les impératifs de stabilité du tuner, des tensions de référence et de la stabilité du convertisseur digital/analogique sont moins critiques et moins sévères.

En mode manuel le contenu de la mémoire est toujours la sans aucun changement.

BROCHES 23, 24, 25, 26: Ces sorties à drain ouvert délivrent les informations pour la sélection de bande. Lorsque le drain est convenablement chargé une des sorties est à l'état bas pour la bande en fonctionnement.

23 VHF II 24 VHF III

25 UHF 26 AV

Le circuit maximal est 1 mÅ, la sortie pourra facilement être complétée par un transistor PNP saturé lorsque la sortie passe à l'état bas.

BROCHE 27: Sortie silencieux. Pendant la période de silence la sortie est à l'état haut. Pour un confort maximal, le signal de silencieux existe dans les quatre cas cidessous:

— Pendant la période de recherche et 110 mS avant le début de la recherche, lorsque la touche recherche est enfoncée le silencieux entre en action et la recherche effective commence 110 mS plus tard.

— Le même principe est appliquée pendant les changements de stations, silencieux présent 320 mS dont 110 mS avant le début du changement.

— Lors de l'application de  $V_{\text{DD2}}$  pendant 320 mS.

— Et finalement à l'extinction de  $V_{\text{DD2}}$ .

BROCHE 28 : Entrée de commande : En mode automatique la fonction engendré est le départ en recherche, en mode manuel recherche vers les fréquences croissantes ou vers les fréquences décroissantes montée ou descente.

Cette entrée à trois niveaux reste normalement au niveau milieu et devient active lorsque la tension appliquée est soit  $0\ V$  soit  $+\ V_{DD2}$ . Le niveau milieu est environ la moitié de la tension d'alimentation et est obtenu par un pont diviseur interne constitué de deux résistances de  $1\ M\Omega$ .

Mode automatique. Un brève interconnection de cette entrée à la masse fait démarrer la recherche sur les bandes VHF III et UHF qui sont montées tour à tour. La connection à VDD2 à la même action sur les bandes VHF 1 et AV. Si la clé est maintenue, contact permanent, une nouvelle recherche ne peut avoir lieu qu'en relâchant le contact et en appuyant de nouveau, valable dans les deux cas GND ou VDD2.

Si la clé ou la touche a été actionnée, le système ayant déjà reçu un ordre de recherche et la mission non accomplie, la recherche est immédiatement stoppée puis reprise sur le nouveau groupe de bande sélectionné, la bande sur laquelle le système cherchera est celle qui sera définie par des vitesses identiques à l'ancienne.

Pendant la recherche la tension d'accord est toujours accrue, et automatiquement bloquée dès qu'une station est reconnue.

Un autre cas d'arrêt de recherche peut se rencontrer lorsqu'un changement de programme est fait avant que le système soit arrêté. Lorsque la limite supérieure est atteinte: tension d'accord maximale, après un bref arrêt de 210 ms la recherche reprend, à la limite inférieure, tension d'accord minimale, sur une autre bande. Rappelons que la vitesse de recherche de base est déterminée par la constante de temps du réseau RC connecté à la broche 12.

Opération manuelle. Quand cette entrée est connectée à V<sub>DD2</sub> le contenu du compteur interne est changé de manière à augmenter la tension varicap. Si l'entrée est connectée à la masse la tension varicap diminue. Le réseau RC de la broche 12 détermine toujours la vitesse. Contrairement au mode automatique la recherche peut avoir lieu dans les deux sens : fréquences

croissantes et fréquences décroissantes.

Le changement des constantes du réseau RC entraîne un changement de la rapidité d'excursion, seul le changement de R est suffisant. Dans ce mode la recherche est toujours faite sur la même bande, rien n'est prévu lorsque les limites inférieures et supérieures de la tension varicaps sont atteintes.

Les bandes peuvent être sélectionnées et changées coup par coup en connectant temporairement la broche 2 à V<sub>DD2</sub>.

# Lois régissant les commandes

**Règle 1:** Ce compteur est actionné dès qu'une information apparaît à l'une des broches 2, 3 ou 28. L'information n'est reconnu valable que si sa présence est supérieure à environ 31 ms, l'exécution commençant après la phase de reconnaissance.

Dans le cas de non reconnaissance le compteur est immédiatement remis à zéro, mais lorsque le signal est accepté aucune autre action n'est possible jusqu'à la fin de l'exécution.

Règle 2: Les changements de programme sont reconnus et validés quoiqu'il arrive et si le système est en mode recherche automatique le changement de programme est une information prioritaire la recherche cesse aussitôt. L'ordre de départ en recherche est le seul qui soit accepté s'il est donné pendant l'exécution d'un changement de programme. Celui-ci étant mis en mémoire et automatiquement exécuté dès la fin de l'opération antérieure.

**Règle 3:** Seuls, le changement de programme et l'ordre de recherche peuvent être pris en compte pendant le cycle de mémorisation, mais ne sont exécuté qu'après la mise en mémoire, toutes les autres commandes n'ont aucun effet sur le système.

Le circuit intégré M193 est prévu pour fonctionner avec le M190 décodeur de clavier et le M192 affichage du canal.

# Fonctionnement et description du M 190

Le circuit intégré M190 scrute en permanence les informations sur quatre lignes et quatre colonnes Y détectant la fermeture d'un des contacts du clavier entre une ligne et une colonne.

Un contact ne peut être considéré sur que s'il existe pendant plus d'une période d'échantillonnage, lorsque le cas se présente une bascule passe à l'état haut et l'information est transmise si le contact existe pendant tout une deuxième période d'échantilonnage. A ce moment le mot de quatre bits correspondant à la fermeture de l'une des seize clés est mémorisé et une impulsion apparait à la sortie silencieux: (Mute Output) et avant que cette impulsion apparaisse aucune autre fermeture de clé ne peut être détectée. Le nouveau code de sortie apparaît un peu après le début de l'impulsion de silencieux. Toutes les constantes de temps du circuit sont fonction de la fréquence de l'oscillateur de référence dont la fréquence est déterminée par un réseau RC extérieur. Ce circuit intégré a deux fonctions annexe: à chaque fois que la broche « step by step » est connectée au zéro le mot de sortie est incrémenté d'une unité et une entrée verrouillage « lock » qui permet de conserver le dernier mot provenant de la fermeture d'un contact du clavier.

BROCHES 1 à 4: Les sorties lignes X1 à X4 constitués par des drains ouverts passent tour à tour à l'état bas.

BROCHES 5 à 8: Les entrées Y1 à Y4 sont les entrées colonne de la matrice 4 × 4 que forment les seize clés du clavier. Lorsqu'un contact entre l'une des lignes et l'une des colonnes est assurée par une clé une des entrées Y passe à l'état bas pendant le même temps que la ligne correspondante. Un circuit détecte la fermeture simultanée de deux clés.

Pour accroître l'immunité au bruit du système et pour s'affranchir des problèmes de rebond la fermeture n'est prise en compte que si elle dure suffisamment longtemps — le temps d'une période d'échantilonnage le bruit et les parasites ne sont pas pris en compte grâce à ce système.

La deuxième reconnaissance augmente l'immunité vis à vis des bruits et des parasites. En appelant T la période de l'oscillateur, le mot de quatre bits de sortie est disponible de 35 à 63 T après la période de reconnaissance.

En cas de non contact toutes les entrées Y sont portées au 1 logique par une résistance interne de 50  $k\Omega$ , et protégées par une diode.

BROCHE 9: Le mot de sortie consi-

déé un moment donné est incrémenté de un à chaque fois que cette entrée est reliée à la masse. Cette clé, la  $17^{\rm e}$  du clavier suit les même lois de reconnaissance et d'immunité que les 16 autres. Si l'on ne veut pas utiliser cette entrée il vaudra mieux la relier au + bien qu'elle soit déjà maintenue au l logique par une résistance interne de  $50~{\rm k}~\Omega$ .

BROCHE 10: Verrouillage: Si cette entrée est connectée au zéro le circuit est verrouillé sur le dernier mot sélectionné et comme dans le cas de l'entrée 9 il vaut mieux relier cette entrée au pôle positif de l'alimentation si elle n'est pas utilisée.

**BROCHE 11:** Entrée réseau RC de l'oscillateur. Cette horloge délivre toutes les constantes de temps nécessaires au circuit. La fréquence d'oscillation est déterminée par deux composants externes, une résistance RT et un condensateur CT. La période d'une oscillation d'horloge est donnée approximativement par la formule  $T = R_T \cdot C_T$ . Le fonctionnement du multivibrateur est classique, supposons le condensateur déchargé, le courant traversant la résistance charge le condensateur jusqu'à ce qu'un seuil interne soit atteind, qu'un transistor interne décharge le condensateur et que le cycle recommance.

Avec  $R_T = 22 \text{ k} \Omega$  et  $C_T = 39 \text{ nF}$  la fréquence vaut sensiblement 800 Hz correspondant a une période de scrutation de l'ordre de 40 ms, dans ces conditions le signal de silencieux apparaîtra environ 100 ms avant que le mot de sortie ne change et persistera 300 ms.

BROCHE 12: Sortie silencieux. Le signal de sortie se présente sous la forme d'un créneau, état normal bas et état silencieux haut délivré par un transistor MOS sortie à source outrans

Si le même mot est rappellé la sortie silencieux reste à l'état bas.

**BROCHES 13, 14, 15, 16:** Sorties du mot de 4 bits, image de la table de vérité ces sorties peuvent être directement connectées au M 193 — mémoire — et M 192 — décodage et affichage sept segments —.

# Fonctionnement et description du M192

Ce circuit intégré est prévu pour commander directement un afficheur un digit et demi — afficheur LED sept segments à cathode commune — les chiffres affichés étant compris entre 1 et 16 et sont fonction du mot de 4 bits codé en binaire appliqué aux entrées et ayant une compatibilité TTL.

Ce circuit intégré est spécialement destiné à l'affichage du numéro du canal ou de la chaîne des radios ou télévision et prévu pour fonctionner avec l'encodeur de clavier et/ou un récepteur de télécommande a infrarouge ou ultra-sons. Toutes les sorties sont assimilables à des sources de courant, courant entrant ou sortant. Seule exception la sortie « B » qui est prévue pour un contrôle de l'intensité lumineuse grâce à l'adjonction d'un générateur de courant externe réalisé avec un simple transistor.

# Fonctionnement et description du TDA 4431

Le TDA 4431 est destiné tout particulièrement a être utilisé avec le M193B et le TDA4433 avec le M293 B1. Ces deux circuits ont les caractéristiques communes suivantes.

identification des stations de télévision,

— sortie faible impédance du signal d'identification,


signaux de contrôle digitaux pour la recherche automatique et le contrôle automatique de fréquence,
compensation thermique de l'alimentation stabilisée interne.

La reconnaissance des signaux TV a lieu systématiquement pendant une ligne. Le signal de sortie charge le condensateur connecté à la broche 5 et lorsque la tension aux bornes du condensateur dépasse un certain seuil, un trigger de Schmitt commute le circuit et autorise le contrôle automatique de fréquence.

Lors de la reconnaissance la capacité est très légèrement chargée à chaque ligne le seuil de basculement n'est atteind qu'un certain nombre de lignes après le début de la reconnaissance définie par la valeur du condensateur.

La sensibilité du circuit de reconnaissance, donc le nombre de lignes nécessaires au chargement du condensateur peut être ajusté au moyen d'une résistance connectée entre les broches 11 et la masse.

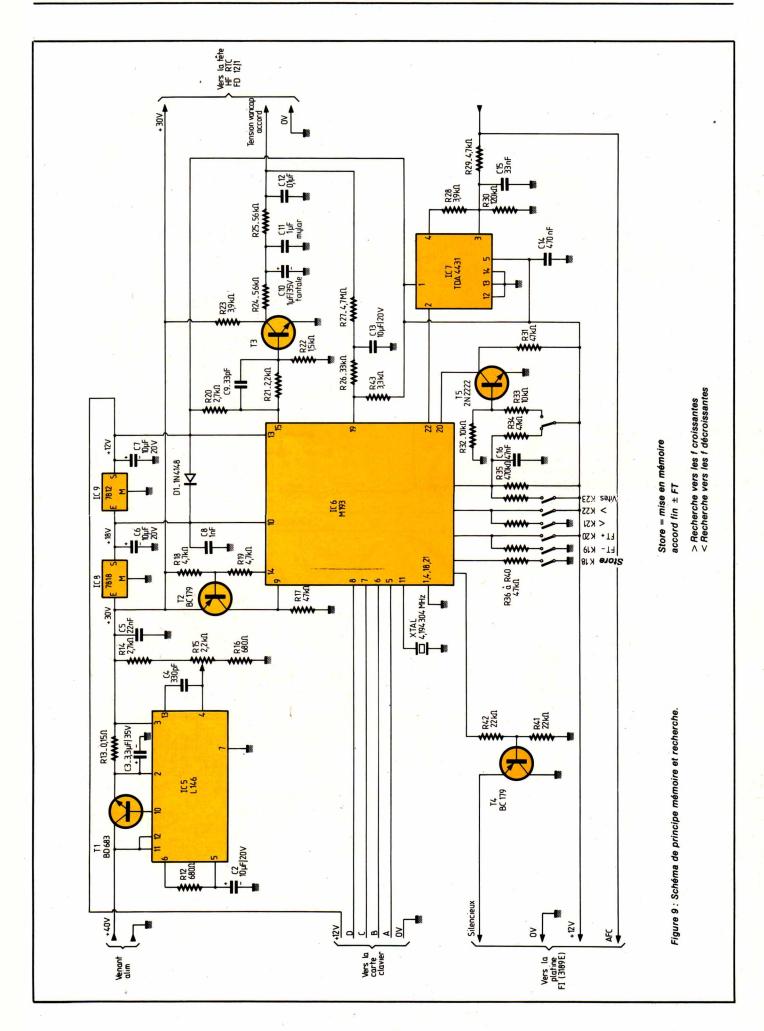Lorsque l'identification est faite le signal est disponible à la broche 10.



# Circuit de seuil

Le TDA 4431 a trois états de seuils différents, bas moyen et haut. La sortie 2 reste au niveau moyen s'il n'y a pas de signal vidéo ou si le signal vidéo n'est pas un signal provenant d'un émetteur TV.

Quant au TDA 4433 il a deux sorties qui peuvent n'avoir que 2 états : haut ou bas. La sortie 2 reste au niveau haut et la sortie 6 au niveau bas sans signal vidéo ou un signal vidéo non TV les sorties 2 et 6 sont a collecteur ouvert et doivent être reliées à la ligne d'alimentation positive par l'intermédiaire d'une résistance.

L'alimentation stabilisée interne pouvant délivrer 1 mA peut être utilisée comme référence d'un convertisseur digital/analogique pour une tension d'accord de précision (accord fin).

Les résistances R28 et R29 définissant la largeur  $\delta$ f en fonction de la plage linéaire de la commande automatique de fréquence  $2 \triangle f$  la relation est pour Vs = 12 V.


 $\delta f = 0.036 (2 \Delta f) (R_{28} + R_{29}) / R_{28}$ 

La résistance R30 permet de faire coïncider les deux plages, plage de linéarité de la CAF et plage de commande digitale, la relation typique permettant le calcul est R30 = 33 × R28.

# Réalisation pratique

Le cablage de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du système a été fait sur deux circuits imprimés différents. La figure 9 représente le schéma de principe du M193 associé à tous les composants extérieurs.

Le tracé des pistes est indiqué à la figure 10 et la figure 11 représente l'implantation des composants.

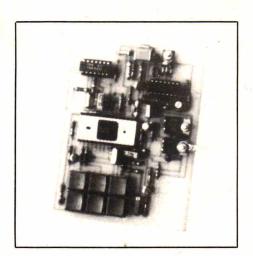



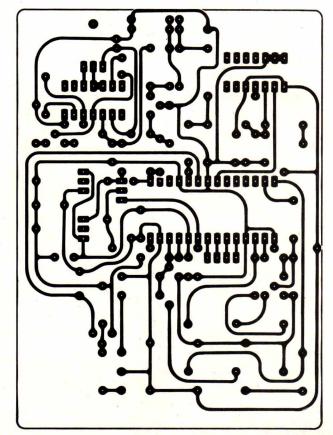


Figure 10:

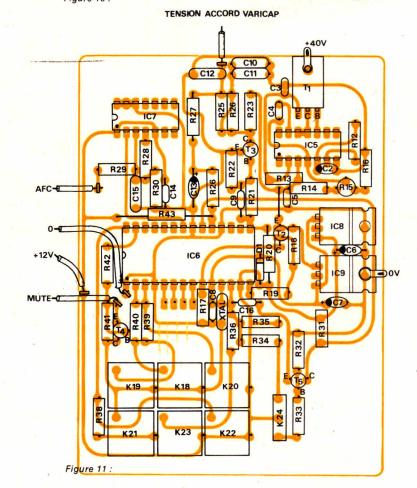

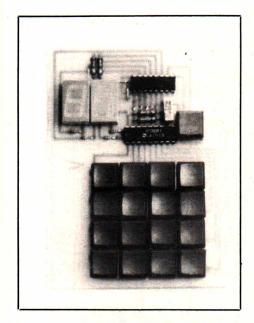

Si l'on veut limiter le cout du système on peut réaliser cette seule plaquette le changement de station peut être fait par commutation simple sur les entrées A, B, C et D broches 5, 6, 7 et 8.

Etant donné le nombre d'alimentations différentes du système les régulateurs sont directements monté sur la plaquette mémoire. Le circuit L 146 qui pourra être remplacé par un L123 ou 72723 délivre une tension que l'on fixera à 30 V par l'intermédiaire de R15. Les deux régulateurs intégrés 7818 et 7812 montés en cascade délivrent les tensions de 18 V et 12 nécessaires au fonctionnement de la mémoire.

La diode D1 évite l'arrivée de la tension  $V_{\text{DD2}}$  avant que  $V_{\text{DD1}}$  n'apparaisse.

Le fonctionnement du système est assuré par une tension d'entrée supérieure à 35 V nous avons choisi 40 V. Les tensions + 30 V ainsi que la tension +18 V peuvent être utilisée pour alimenter la tête HF RTC FD 12/1. Et la tension + 12 V le circuit amplificateur démodulateur FI conçu autour d'un CA 3089 ou CA 3189 E.

La fréquence de quartz n'est pas critique nous avons utilisé un quartz bon marché 4, 194 304 MHz différent de la fréquence préconisée par SGS.

Le deuxième circuit imprimé regroupe tous les éléments nécessaire au fonctionnement du clavier et affichage, le schéma de principe est donné à la figure 12 le tracé des pistes à la figure 13 et l'implantation des composants à la figure 14. Un câble plat à six conducteurs est utilisé comme liaison entre les deux circuits imprimés.


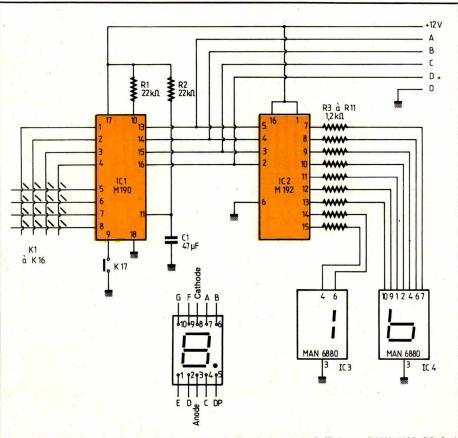


Figure 12 : Schéma de principe de la commande du clavier et de l'affichage. (MAN 6680 Général instruments vu de dessus cathodes communes).

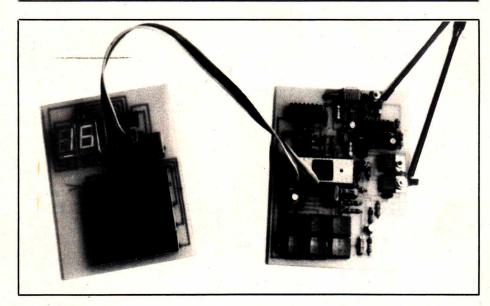



La figure 15 représente le schéma de la platine fréquence intermédiaire qui doit être légèrement modifiée — entrée MUTE — pour fonctionner avec le système EPM.


La sortie AFC et l'entrée MUTE ainsi que les tensions d'alimentation 0, + 12 V seront reliées à la platine mémoire M193.


Le schéma synoptique du tuner équipé du système EPM est représenté à la figure 16. On pourra réutiliser les modules utilisés dans l'article du n° 399 de Radio Plans moyennant une petite modification sur la platine FI. La tête HF RTC et la platine décodage stéréo ne subissent aucune modification.

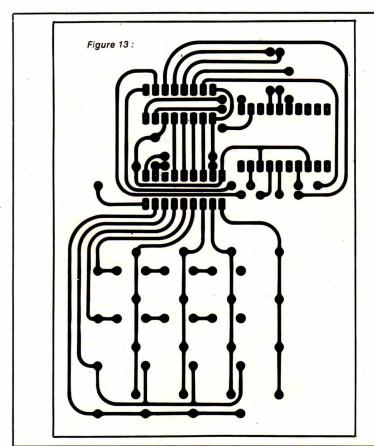Le système EPM est très simple à mettre en œuvre. Chaque platine pouvant être testée séparement le fonctionnement est assuré si les interconnexions sont réalisées avec soin.



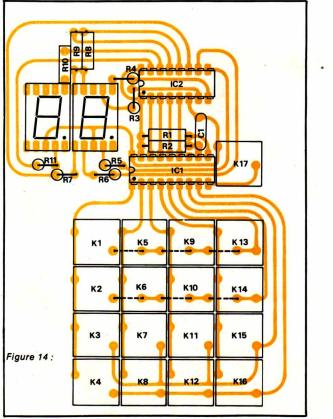

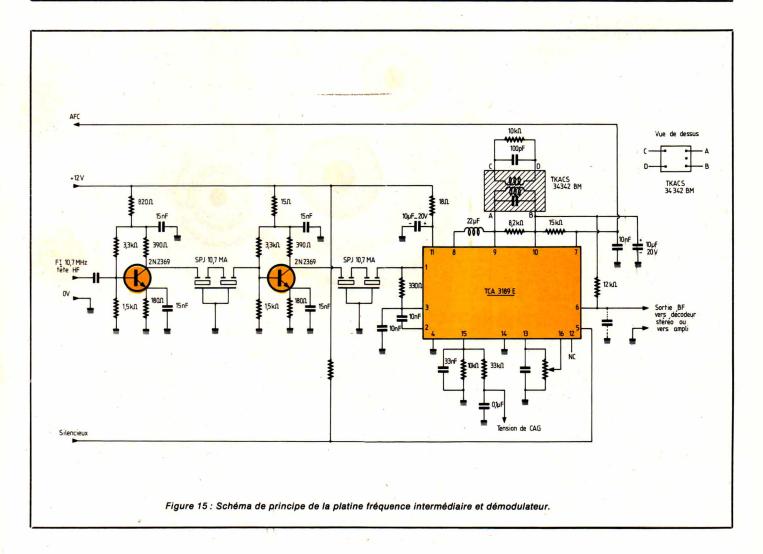

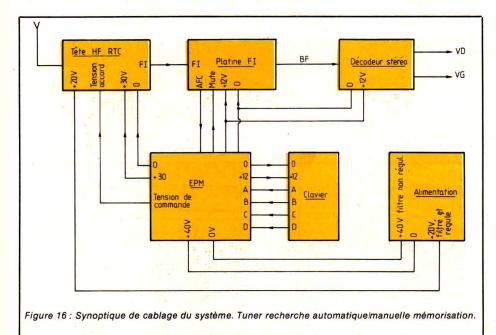

# Réglage

On positionne le système en mode manuelle et on réalise l'accord sur une station touches «> » et « < » puis « FT+ » et « FT- » on règle ensuite le détecteur en quadrature transformateur TOKO TKACS 34342 BM. On passe ensuite en mode automatique le système s'arrête automatiquement sur le meilleur accord. Dans le cas où l'accord n'est pas parfait ou si l'arrêt ne se fait pas on remplacera R30 par une résistance ajustable et on règlera celle-ci de manière à changer le seuil de basculement.

Les circuits intégrés SGS sont d'un faible coût ce qui rend ceux-ci très intéressants par leur rapport performances/prix élevé.

#### Nomenclature R30: 120 k Ω R<sub>31</sub>: $47 \text{ k} \Omega$ R32: 10 k Ω Résistances R33: 10 k Ω R34: 47 k Ω $R_1: 22 k \Omega, 0.5 W$ R35: 470 k Ω $R_2: 22 k \Omega, 0.5 W$ R36: 47 k Ω R37: 47 k Ω $R_3: 1,2 k \Omega, 0,5 W$ $R_4: 1,2 k\Omega, 1/8 W$ R38: 47 k Ω R5: 1,2 k $\Omega$ , 1/8 W R39: 47 k Ω $Re: 1,2 k \Omega, 1/8 W$ R40: 47 k Ω $R_7: 1,2 k \Omega, 1/8 W$ R41: 22 k Ω $\begin{array}{l} Rs: \ 1, 2 \ k \ \Omega \,, \ 1/8 \ W \\ Rs: \ 1, 2 \ k \ \Omega \,, \ 1/8 \ W \end{array}$ R42: 22 k Ω R43: 3,3 k Ω R10: 1,2 kΩ, 1/8 W $R_{11}: 1,2 k \Omega, 1/8 W$ R<sub>12</sub>: $680 \Omega$ , 0,5 W Condensateurs R13: 0,15Ω, 4 W, $R_{14}: 2.7 \text{ k} \Omega, 0.5 \text{ W}$ C1: 47 nF, mylar R15: $2,2 k \Omega$ , T T7YA ajustable $C_2: 10 \mu F$ , 20 V, tantale $C_3:3,3 \mu$ F, 35 V, tantale R<sub>16</sub>: $680 \Omega$ , 0,5 W C4: 330 pF, 100 V, céramique $R_{17}: 47 \text{ k} \Omega, 0.5 \text{ W}$ C<sub>5</sub>: 22 nF, 100 V, mylar C<sub>6</sub>: 10 $\mu$ F, 20 V, tantale C<sub>7</sub>: 100 $\mu$ F, 20 V, tantale C<sub>8</sub>: 1 nF, 100 V, céramique C<sub>9</sub>: 33 pF 100 V, céramique R18: 4,7 k Ω, 0,5 W R19: 4,7 kΩ, 0,5 W R20: 2,7 k Ω, 0,5 W R21: 2,2 k Ω R22: 1.5 k Ω C10: $l \mu F$ , 35 V, tantale C11: $l \mu F$ , 100 V, mylar R23: 3,9 k Ω R24: 5,6 k Ω R25: 56 kΩ $C_{12}: 0, 1 \mu F, 100 V, mylar$ R26: 33 k Ω C<sub>13</sub>: $10 \mu$ F, 20 V, tantale C14: 47 nF, 100 V, mylar C15: 33 nF, 100 V, mylar C16: 47 nF, 100 V, mylar R<sub>27</sub>: 4,7 M $\Omega$

R28: 3,9 k Ω

R29: 4,7 k Ω

# **Transistors**

T<sub>1</sub>: BD 683 T2: BC 179 T3: 2N 2222 T4: BC 179 Ts: 2N 2222

## Circuits intégrés

CI<sub>1</sub>: M 190, SGS-ATES CL: M192, SGS-ATES

Cl3: MAN 6680, General instruments

CI4: MAN 6680,

CIs: L146, SGS-ATES CIs: M193, SGS-ATES

CI7: TDA 4431, TELEFUNKEN Cls: MC 7818 regulateur + 18 V Cls: MC 7812, regulateur +12 V

# **Autres semi-conducteurs**

D<sub>1</sub>: 1N 4148

# **Divers**

K1 à K23 touches clavier Jeanren-

K24: inverseur 1 circuit SECME. XTAL: quartz 4, 194 304 MHz.

# **ELECTROME**

# BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSA

17, rue Fondaudège 33 000 BORDEAUX Tel. (56) 52.14.18

10.12, rue du Pt Montaudran 31000 TOULOUSE Tel. (61) 62.10.39

5. place J. Pancaut 40 000 MONT-DE-MARSAN Tel. (58) 75.99.25

Pour toutes commandes 15Fde port et emballage. Contre remboursement joindre 20½ d'arrhes + frais

EL	CO	142	: MICRO	TIMER	PROGR	AMMABLE.
LE	MICH	OPR	OCESSE	JR REN	TREALA	MAISON.

Basé sur l'emploi du TMS 1000, affichage digital de l'heure (heure-minute), du jour. On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il possède 4 sorties (4 relais 3 A) et est alimenté en 9 V 1 A (transfo non fourni). Visualisation des sorties en servi-

Exemples d'application:
- Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche, le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.

Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le sa-

medi et le dimanche. - Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi.

Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le di-manche de 9 h 30 à 10 h 30. Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier.

contrôle du four électrique, arrosage automatique, enregistrement d'émissions radio ou sur magnétoscope, contrôle d'aquarium, etc...

.... 450,00 F

# ELCO 23: Les discothèques se l'arrachent. Chenillard 8 canaux multiprogramme.

La technique du Microprocesseur au service du jeu de lumière

512 fonctions qui se déroulent automatiquement, deux vitesses de défilement réglables qui s'enchainent après 256 cycles. Sortie sur Triacs 8 A - Alimentation 220 V.

......390,00 F

ELCO 135: Trucage électronique permet d'imiter le bruit d'une détonation, aboiement de chien, explosion, accélération de moto, sirène police, etc... indispensable pour vos soirées.

.... 230,00 F

SONO MODULE GUITARE Un circuit intégré incroyable : tous les bruits : circuit intégré bruiteur, peut faire bruit explosion, détonation, course moto, crasch voiture, sirène spatiale, aboiement chien, cri d'oiseau, bruit pour flipper, train à vapeur, etc.

75.00 F avecsanotice

Circuit intégré digital horloge-réveil, avec son bloc afficheur, faible consommation,

avec notice..... 39,00 F

NOUVEAU

# ELCO 202 THERMOSTAT DIGITAL

de 0 à 99 (afficheurs 13 mm). Permet la mise en mémoire d'une température de déclenchement du chauffage et une température d'arrêt. Sortie sur relais 5 A, témoin de fonctionnement, affichage des températures et des mémoires, garde les mémoires meme en cas de coupure secteur. Idéal pour chauffage, aquarium, air conditionné voiture, photo, etc..... 225.00 F

# ELCO 201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHz

(6 afficheurs 13 mm) O à 50 Mhz. Piloté par quartz. Idéal pour cibiste, labo, etc..... 375.00 F

# **ELCO 106 GENERATEUR 9 RYTHMES**

5 instruments avec ampli de contrôle, sélection des rythmes par touch-control, réglage tempo et volume

225,00 F

GOLDPOWER

MODULES préréglés. testés, garantis

DISPONIBLE SUR PARIS FANATRONIC - 35 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

Sté TERAL - 26 rue Traversière - 75012 PARIS

# SPECIAL GUITARE

# **ALIMENTATION**

# **AMPLI**

Mixage 3 guitares. 2 micros. 1 auxilliaire. Correcteur de tonalité. Volume général. Réglage de sensibilité. Un à chaque entrée. Avec ampli

60 W ..... 450,00 F 80 W ...... 495,00 F 120W ..... 570,00 F Tsfo2x15V3A .... 90,00F Tsfo2x18W3A ... 150,00 F

Tsfo2x24V4A ... 195.00 F

protégé courts circuits. Distorsion inférieur 0,1 % 60 Wefficaces ...... 250,00 F 80 Wefficaces ...... 295,00 F 120 Wefficaces ...... 370,00 F

# A RETOURNER A: ELECTROME 17 rue Fondaudège - 33000 BORDEAUX

Je désire	recevoir documentation sur Kit ELCC	Э,
	Ci-joint 3 F en timbres.	

	Je désire commander le kit ELCO. Ci-joint	
_	.ie desire commander le kit ELCO. Ci-loint	

☐ en chèque ☐ mandat ☐ en C.R. (+ 15 F de port, et frais en vigueur si C.R.)

-	70		_	
Cocher ou	compléter	la case	correspon	ndante

☐ Veuillez m'expédier le catalogue ELECTROME
Ci-joint 15 F □ en timbres □ par chèque.

NOM MOV	
Adresse	
1016336	

# CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS

401

	_		Pc	lc	Vce	F	Ga	ain	Туре	Équivalences		
TYPE	Nature	Polarité	(W)	(A)	max.	max.	GFS	(mhos)	de	I and the	Approximative	
					(V)	(MHz)	min.	max.	boîtier	La plus approchée		
2 SA 773-2	Si	PNP	0,750	1	70	55	98		R232	2N 5855	2N 5857	
2 SA 777 NC	Si	PNP	1	0,500	80	120	65	330	R245	SK 3466	2N 4405	
2 SA 778 K	Si	PNP	0,200	0,050	150	50		100	S8	2N 4888	HEPS 0029	
2 SA 781 K	Si	PNP	0,200	0,200	15	550	20	18 110	S8	2N 4261	2N 4209	
2 SA 793	Si	PNP	0,800	0,600	60	100		120	T039	BFT 80	2N 3072	
2 SA 808 A	Si	PNP	50	6	100	10	20		T03	MJE 42 C	TIP 42 C	
				MISE A	JOUR D	E LA PAGE	285 (N°	1 377)				
2 SA 817 A	Si	PNP	0,800	0,400	80	100		130	R195	SK 3450	BSW 40-25	
2 SA 836 C	Si	PNP	0,200	0,100	55	200	160		S8	BC 212	BC 212 L	
2 SA 836 D	Si	PNP	0,200	0,100	55	200	250		S8	BC 212 A	BC 212 L A	
2 SA 847 A	Si	PNP	0,200	0,050	120	150	250		T092	SCA 95	ZTX 542	
2 SA 872 A	Si	PNP	0,300	0,050	120	120	160		T092		2 SA 872 AI	
2 SA 872 A E	Si	PNP	0,300	0,050	120	120	400		T092		2 SA 872 A	
				MISE A	JOUR D	E LA PAGE	286 (N°	1 377)				
2 SA 879 NC	Si	PNP	1	0,070	200		30		R245	MM 4002	2N 4930	
2 SA 896-1	Si	PNP	0,750	0,100	50	70		150	R232	BFS 90A	BFS 90 B	
2 SA 896-2	Si	PNP	0,750	0,100	175	70		150	R232		BFQ 35	
2 SA 901	Si	PNP	0,200	0,100	40	100		600	T092		2N 4285	
2 SA 904	Si	PNP	0,200	0,050	90	150	250		T092	BCX 28	BCX 30	
2 SA 904 A	Si	PNP	0,200	0,050	120	150	250		T092	SCA 95	ZTX 542	
2 SA 905	Si	PNP	0,800	0,050	120	200	150		T092	2 SA 915	BFS 90 A	
		7.77	200000			E LA PAGE		1 377)		ASSESSED OF THE PROPERTY OF TH	1 100 100 100	
2 SA 909	Si	PNP	150	15	200	10	30	180	T03	1	2 SB 600	
2 SA 913 A	Si	PNP	15	1	180	120	65	330	B26	2 SA 1112	RCA 1 A10	
2 SA 914	Si	PNP	1	0,100	150	200	65	450	T0126	BF 693-P	MM 4001	
2 SA 915	Si	PNP	0,800	0,050	120	50		50	<b>S9</b>	2 SA 905	BFS 90-A	
2 SA 916	Si	PNP	0,800	0,050	160	50		50	S9		BFS 90-B	
2 SA 921	Si	PNP	0,150	0,050	120			260	T092		2 S 325	
2 SA 922	Si	PNP	0,625	1	80	120		150	R179	A5 T4027	ME 0475	
2 SA 923-1	Si	PNP	0,625	0,200	150	BF		150	R179	MPS 4888	BF 435	
2 SA 923-2	Si	PNP	0,625	0,200	175	BF		150	R179	BF 435	MPSD 51	
2 SA 925-1	Si	PNP	0,250	0,030	30	500		200	R210	BF 324	BF 509	
2 SA 925-2	Si	PNP	0,250	0,030	45	500		200	R210	BF 914	BF 316 A	

# CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES TRANSISTORS

402

		-	Pc	lc	Vce	F	Ga	in	Туре	Équivalences			
ТҮРЕ	Nature	Polarité	(W)	(A)	max. (V)	max. (MHz)	GFS	(mhòs)	de boîtier	La plus	Approximative		
							min.	max.		approchée			
2 SA 929	Si	PNP	0,200	0,050	50	80		230	T092	BF 542	BF 541		
2 SA 930	Si	PNP	0,200	0,050	35	80		230	T092	BF 450	BF 451		
2 SA 939	Si	PNP	1	0,050	220	100	150	13 1	B7	BF 423-P	BF 423-P		
2 SA 941	Si	PNP	0,300	0,050	120	150	200		T092	2N 3497	BCX 23		
2 SA 942	Si	PNP	0,300	0,050	90	150	200	14 h	T092	MPS 8599	MPSL 51		
2 SA 949	Si	PNP	0,800	0,050	150	120	1	130	R195	2 SA 1123	BFW 44		
2 SA 951	Si	PNP	0,950	0,500	140	45	== =	150	B2	2 SA 835			
2 SA 952	Si	PNP	0,600	0,700	25	50		90	R182	BC 231 A	PN 3638		
2 SA 953	Si	PNP	0,600	0,300	60	50		90	R182	BC 294	BCY 11 8		
2 SA 954	Si	PNP	0,600	0,300	80	50	AT TH	90	R182	BF 397	PN 4356		
2 SA 957	Si	PNP	30	2	150	10	40	320	B54	BUX 66	2N 6420		
2 SA 958	Si	PNP	30	2	200	10	40	320	B54	BUX 66 A	2N 6420		
2 SA 962	Si	PNP	1	1,5	50	100	70	240	B14	2N 3762	2N 3262		
2 SA 963	Si	PNP	10	1,5	40	150	30	220	T0126	BD 227	BD 136		
2 SA 965	Si	PNP	0,900	0,800	120	120	Pr 1 10	140	R195	2N 5680	2N 5679		
2 SA 966	Si	PNP	0,900	1,5	30	120	9 3	180	R195	2N 3762	2N 3762		
2 SA 976	Si	PNP	0,150	0,030	8	4 GHz	25	1	W110	sans : caus	e cruciform		
2 SA 968	Si	PNP	25	1,5	160	100	70	240	T0220	2 SB 719	E I DE		
2 SA 970	Si	PNP	0,300	0,100	120	50		400	T092	2N 5400	ZTX 542		
2 SA 971	Si	PNP	150	15	150	10	30	180	T03	2N 6031	2 SB 554		
2 SA 972	Si	PNP	0,250	0,100	25	150	90	an y	T092	BC 418	BC 419		
2 SA 973	Si	PNP	0,250	0,050	55	BF	180		T092	2N 945	2N 1035		
2 SA 977	Si	PNP	1	0,050	180	80	65	450	T0126	MM 4002	2N 4930		
2 SA 977 A	Si	PNP	1	0,050	220	80	65	450	T0126	MM 4002	2N 4930		
2 SA 978	Si	PNP	0,200	0,100	40	125	150		T092	BFS 42	BC 417		
2 SA 979 1)	Si	PNP	0,400		100				B39	2 SC 2259			
2 SA 984	Si	PNP	0,500	0,500	50	120		150	T092	2N 4028	BC 557		
2 SA 984 K	Si	PNP	0,500	0,500	80	120	-	150	T092	2N 4029	BC 556 A		
2 SA 993	Si	PNP	0,625	0,500	50	BF	100	. 6	T092	BCX 76-25	BCX 46		
2 SA 994	Si	PNP	0,500	0,300	40	125	150	180	T092	BC 560	BC 560 A		
2 SA 995 1)	Si	PNP	0,400		100			-   = 1	B39	2 SC 2291	National Property of the Parket		
2 SA 999	Si	PNP	0,300	0,200	50	200	u 🏳 Bi	300	T092	BC 177-6	BC 177-A		
2 SA 999 L	Si	PNP	0,300	0,200	50	200	>   =	500	T092	BC 177	BC 177-E		



# Centre Electronique Sud

(Toute la radio) 25, rue Gabriel-Péri, 31000 TOULOUSE Tél.: (61) 62.68.99

AC 127 2,50 AF 127 3,00 BU 205 16,00 BU 208 16,00 TIP 41 3,85	ISTORS 2N 16131,70 2N 17112,50 2N 2219 A2,50 2N 3055 RCA .6,00 2N 2646 Métal .6,30
	des IN 914 0,30 IN 4001 à 4007 0,50
Ponts de	

IT. Maxi				.59,00
				.25,00
laxi				.50,00
résensibi	lisées	époxy	posit	
				.49,00
				.38,00
	IT. Maxi Iaxi résensibi	IT. Maxi laxi résensibilisées	(T. Maxi laxi résensibilisées époxy	'roduits K.F. It. Maxi laxi résensibilisées époxy posit

# DIVERS

Programmateur														
Micro UD 130.				•	•	•	•	•	•	٠	•	•	.90,00	

KITS OK - IMD - JOSTY-KIT

# Circuits intégrés TTL

SAB 60026,60	SN 74031,50
L 20012,50	SN 74041,80
NE 5553,00	SN 74051,80
UAA 19018,70	SN 74071,80
SO 41 P16,60	SN 74081,80
SO 42 P17,00	SN 74101,60
TDA 200213,50	SN 74401.80
SN 7647739,00	SN 74425,00
LM 3915 30,00	SN 74474,00
LM 13600 25.00	SN 74489,00
	SN 74511,60
	SN 74733,30
	SN 74862,50
	SN 741222,80
	L 200

# **Condensateurs** céramiques I CC

Geraii		Ч	u	G,	•	۲	U	L	,	0 00
1 pF à 1 nF, 25 Condensateurs p	o V	IRS	ter	C	28	'n.		• •		U,OU
1 nF à 33 nF										0.50
47 nF à 0,15 nF							• •		٠.	0,70

# Mesures

BECKMANN - METRIX HAMEG - CENTRAD - PANTEC

Nous consulter

# **Enceintes en Kit:**

AUDAX - ITT - ROSELSON

Paiement à la commande + port : 20,00 F Franco : 500,00 F. Contre-rembour. : 35,00 F

# Le plaisir de bricoler Electronique Assistance, 7 bd 06300 NICE

# B 77 0,5 mW HE-NE-LASER (Garantie 6 mois) par exemple: LE LASER

B 147 2 mW HE-NE-Laser (Garantie

Tension de service : 1 650 V (± 100 V)
Courant de service : 5 mA
Temps de chauffe pour puissance nominal : 5
Stabilité après 1 h de service : ± 3 %
Tension d'allumage : 10000 V
Dimension : 241 × 29 mm Livré avec tube, alim, 2 boitiers et sans transfo. Typ LT-2-R (non polarisé)
Puissance minimale à 632, 8 mm (TEM<sub>oo</sub>) 2 mW Diamètre du rayon 1/e, 0.67 mm
Divergence 1,2 mrad

Type LT 05 R (non polarisé)

Puissance minimale à 632,8 nm (TEM<sub>oo</sub>) 0,5 mW

Diamètre du rayon 1/e, (0,64 mm

Divergence 1,3 mrad

Tension de service 1 100 V (± 100 V)

Courant de service 4 mA

Courant de service 4 mA

Tension de service 120 V (± 10%)

Tension de service 120 V (± 10%)

Tension de service 120 V (± 10%)

Tension de service 1200 V avent allumage

env. 1100 V (tube après allumage)

Courant de sortie (stabilisé): 4 mA

Dimensions de la platine: 100 × 160 mm

Livré avec tube, 4 moteurs, 4 miroirs, 1 alim.,

28 88 26

2058,00

IN Radio Tolé, passage Guérin, 30000 NIMES letronic. Service. Lombardie, Galerie Marbande, Centr'Alès 30100 ALES in Roux, 7 bis, rue Fiorian, 30100 ALES imploir du Languedo: 23 46, rue de imploir du Languedo: 3000 TOULOUSE D Electronique 252, rue de Périgueux 16000
MGOULEME
Itronie 22, avenue de Royan 16100 COGNAC
Itronie 22, avenue de Royan 16100 COGNAC
electronique 21, 4, rue Serrigny 21000 DIJUN
enviceire 9, place des Bernardines 25300
ON ARLIER nique 33, 91, quai de Bacalan 33000 quai Thannaron 26500 BOURG-LES-

88782 887

34 Resp. 75, rue Castelnau 64000 PAU
B Ets Molins, 22 bd Poincaré, 66000 PERPIGNAN
17 Alsakit 10, qual Finkviller 67000 STRASBOURG
18 Ets Hentz 21, rue Pasteur 68100 MULHOUSE
18 Estronic 23, rue de Lattre de l'assigny 68270:
WITTENHEM
9 Ormelec 30, cours Emile-Zola 69100
VILLEURBANNE
9 Tout pour la radio 66, cours Lafayette 69003
LYON

Radio SIM 29, rue Paul Bert 42000 ST-ETIENNE SIlicone Vallée 87, quai de la Fosse 44029 NANTES
Electronique Loisirs 24-26; rue
49000 ANGERS lectronic Service 48, rue Charles III 54000 Beaurepair

66 Eisktronikit, 25, rue du Lt. Col. Maury 56000
VANNES
VANNES
17 Tele Service 35, rue Ste-Croix 57600 FORBACH
39 Decock 4, rue Colbert 59000 LILLE
33 Electron Sbap av. de la République 63100
CLERMONT-FERRAND Radio Comptoir 61, ru Gema Electronique 2 MONTAUBAN

avenue du Général Noguès 83000

rue Ganterie 76100 ROUEN 24, rue Lakanal 82000

Pro Electronic 9, rue Thiers 84000 AVIGNON KIt Sélection 29, rue St-Etienne 84000 AVIGNON Arlequin 56, rue Molière 85000 LA ROCHE-SURtou Radio TV 15,

POITIERS

Distra shop 12, rue François Chenieux 87000

LIMOGES /ildermuth 12, rue Abbé Friesenhauser 88000 bd. de la Digue 86000

BB Electronique 10, rue Néricault-Destouches 37000 TOURS Smokkt, 177, avenue St-Vincent-de-Paul 40100 DAX

Europe Electronique 2, rue de 13001 MARSEILLE

RSEILLE

d'Italie 13006

2

JPS Auto-radio 20, cours Lieutaud WARSEILLE

72000 LE MANS Electer 40 bis, ANNECY

Groscaux 57, rue Louis Brindeaux 76000 LE HAVRE Radio Comptoir 61, rue Ganterie 76

Compositi 174, bd. Montparnasse 75014 PARIS Montparnasse Composants 3, rue du Maine 75014 PARIS Composants 79, bd. Diderot 75012 PARIS Reuilly Composants 79, bd. Diderot 75012 PARIS Acer Composants 42, rue de Chabrol 75010

avenue

de

32340 MIRADOUX Tél.: (62) 28.67.83

FRANCE

électronique

# VIVRE L'ELECTRONIQUE D'AUJOURD'HUI













# EN LISANT

**CHAQUE MOIS** 

# SEMICONDUCTEURS - MICROPROCESSEURS - CONDENSATEURS - VARISTORS - FERRITES - RELAIS - CONNECTEURS.

# **AVIREX**

**69006 LYON** 16, rue de Sèze / Métro Foch (7) 824.80.85

**75014 PARIS** 16, rue Delambre / Métro Raspail (1) 326.30.11



# **NISSAVIREX**

13008 MARSEILLE 92, avenue Jules-Cantini / Métro Castellane (91) 79.17.56

**06200 NICE**"Le Carras"/53, rue Aug.-Pegurier (St-Augustin)

VENTE PAR CORRESPONDANCE (sans minimum de commande): AVIREX, BP 9 C, 69140 RILLIEUX-CRÉPIEUX. Port et emballage: 10 F. Conditions de paiement: re 1981.

LF355N	12,50	SAS221S4 SAS231W	22,20 44,90	TAA521A TAA761	9,50 19,80	TBB0748B TBB1331A	3,80 9,90	TDA 2003 TDA 2030	23,10 26,10	2114A4P 3
LF356N	12,50	SAS241	18,50	TAA761A	8,00	TBB1458	7.40	TDA2048	24,40	2716 450ns 5
LF357N S041E	12,50 41,30	SAS250 SAS251	17,30 16,50	TAA761S TAA761W	19,30	TBB1458B TBB2331	4,70	TDA 2522 TDA 2530	37,10 25,90	2732 8 SAB3060 P 9
S041P	15,00	SAS261	22,20	<b>TAA765</b>	22,80	TBB2331B	11,20	TDA2560	38,30	4116 P3 25
S042E S042P	51,80 17,00	SAS560S SAS570S	27,00 27,00	TAA 765A TAA 765S	9,80 25,20	TBB4331A TCA105	17,80	TDA 2590 TDA 2591	48,00	8080 AP 66 8085 AP 75
S054T	29,30	SAS580	28,00	<b>TAA765W</b>	14,60	TCA105B	17,30	TDA2593	29,70	8088 AP 35
S0258A S0280	36,60 26,60	SAS590 SAS5800	28,00 40,30	TAA861 TAA861A	18,40 7,00	TCA105W TCA205A	24,30 25,10	TDA 2840 TDA 2841	29,80 34,30	8155 P 10 8205 3
S0281	23,80	SAS5900	35,50	TAA861W	12,00	TCA 205W1	25,50	TDA2870	28,00	8212 P 2
S0282-2 S0436	37,00 58,00	SAS6800 SAS6810	36,00 17,60	TAA865A	9,00	TCA311A TCA311W	9,40	TDA3000 TDA4000	38,00 36,80	8214 P 58 8216 P 29
S0437	86,30	SDA 2001	49,80	TAA865W	12,90	TCA315A	9,40	TDA4100	41,10	8224 P 3
S89 S124A	150,50 35,00	SDA 2002 SDA 2003	77,70 143,10	TAA991D TAA2761	25,60 28,80	TCA315W TCA321A	17,80 8,50	TDA4050B TDA4200	27,00 30,00	8226 P 31 8228 P 75
S175A	98,00	SDA 2004	47,90	TAA2761A	12,80	TCA321W	14,60	TDA4260	18,40	8238 P 73
S178A S187B	289,50 222,20	SDA 2005 SDA 2006	58,80 71,50	TAA2765 TAA2765A	31,70 14,30	TCA325A TCA325W	9,40	TDA4280T TDA4280U	34,70 35,70	8251 AP 64 8253 P 163
S353	88,00	SDA 2007	68,40	<b>TAA4761A</b>	18,90	TCA331A	9,40	TDA4281T	38,60	8255A5P 59
S359 S551	115,00 48,60	SDA 2008 SDA 2014	58,80 48,10	TAA4765A TAB1453A	21,20	TCA331W TCA332	14,60	TDA4290-2 TDA4600	26,60 27,50	8256 C 770 8257 186
S552	48,60	SDA2114P	15,30	TBA120	7,50	TCA335A	11,00	TDA4610	31,00	8259 179
S566A S566B	40,70 31,30	SDA3205 SDA3206	48,60 27,20	TBA120A TBA120AS	10,20	TCA335W TCA345A	17,80 18,10	TDA4700A TDA4718A	130,70 74,00	8279 P 120 8284 8
S576A	45,70	SDA4040	47,00	TBA 120S	9,60	TCA345W	20,70	TDA4920	26,40	8286 89
S567B S576C	45,70 38,50	SDA4041 SDA5010	60,20 1975,00	TBA120T TBA120U	10,60	TCA440 TCA671	16,90 13,90	TDA5500 TDA5600	24,50 36,60	8275 390
S576D	35,40	SDA5650F	56,40	TBA 221	10,70	TCA 780	32,40	TDA5610	36,60	CIRCUITS DIV
S600F1 SAB0600	1140,00 28,00	SDA5650R SDA5680A	63,50 192,00	TBA221A TBA221B	13,60	TCA971 TCA955	13,60	TDA5611 TDA5820	36,60 37,00	117 TO 220 3 324 DIP 8
SAB1791	1039,00	SDA5690C	109,20	<b>TBA221W</b>	10,80	TCA965	22,00	TDB0117T	37,00	555 DIP 8
SAB1793 SAB1795	1039,00	SDA5690R SDA6020	101,20 914,00	TBA400D	35,00 26,60	TCA971 TCA991	15,60 13,60	TDB0453A TDB0555B	18,70 3,50	556 DIP 14 709 DIP 14
SAB1797	1224,00	SKB1001	14,40	TBA460Q	31,50	TCA4500A	26,10	TDB0556A	7,00	723 DIP 14 8
SAB3209 SAB3210	76,50	SM301A4 SM564	580,00 150,60	TBA830G TBA830R	57,90 58,00	TCA4510 TDA1037	36,50 15,80	TDB0723 TDB0723A	9,20 - 8,00	741 DIP 8 2
SAB3211	29,90	SM750A1	98,50	TBA1440G	26,60	TDA1037D	13,40	TFA1001W	39,00	748 DIP 8
SAB32112 SAB3271	29,90	SM750B1 SM572B	98,50 70,00	TBA 1441 TBB 0324A	26,70 9,40	TDA1046 TDA1047	28,00	TUA 2000 UAA 170	40,40 19,00	1458 DIP 8 4 7805 à 7824
SAB4209	76,50	SM802	Nouv.	TBB0747	17,20	TDA1048	23,20	<b>UAA180</b>	19,00	7905 à 7924
SAJ141 SAJ205	43,50 119,70	SM803 TAA521	86,00 8,90	TBB0747A TBB0748	7,90 5,90	TDA1195 TDA2000	34,00	UAA190	24,80	TO 3 16
1N914 1N4004	0,50 1,00	2N5461 2N5486	7,20 5,50	AY102K AY105K	24,00 16,30	BC337 BC338	1,70 1,60	BD647 BD648	9,80	BF506 5 BF900 6
1N4007 1N4148	1,20	2N5496	12,00	BA127D	1,00	BC414C BC416C	1,50	BD675	9,10	BFR34A 14
2N 708	0,50 5,80	2N5590 2N5591	79,40 119,00	BA282 BAW75	2,10 0,60	BC416C	1,50 4,80	BD676 BD677	9,10	BFR91 12 BFT12 29
2N914	5,10	2N6067	21,80	BAW76	0,70	BC516	3,40	BD678	9,90	BFT65 16
2N918 2N930	6,60 4,30	2N6122 2N6285	7,00	BAY61 BB105B	0,60	BC517 BC537	1,80	BD679 BD680	9,90	BFT66 20 BFT67 26
2N1711	2,80	2N6488	12,20	BB105G	3,90	BC546B	1,50	BDX14	15,10	BFW11 9
2N 1893 2N 2219A	4,00 3,60	4N25 4N26	4,70 8,00	BB109G BB113	7,90 39,00	BC547B BC548C	1,50	BDX66B BDX67B	26,80 25,70	BFW16A 15 BFW92 9
2N2222A	3,00	4N27	4,20	BB204	5,80	BC549C	1,70	BDX77	13,20	BFX89 8
ST2222A 2N2646	1,60 8,00	4N29 4N30	8,70 8,70	BB209 BB304	7,80	BC556B BC557B	1,60	BF167 BF173	3,90 4,40	BFY90 8 BR103 8
2N 2905A	3,80	4N31	8,40	BB413	67,00	BC558C	1.60	BF178	4,90	BR303 13
2N 2907A ST 2907A	3,80 2,00	4N35 4N36	5,30 5,00	BC107B BC108C	2,30	BC559C BC560B	1,80	BF179 BF180	4,90 7,90	BRY39 6 BRY55/100 10
2N2918	49,00	4N37	4,70	BC109C	2,50	BC637	3,00	BF183	4,80	BSS38 6
2N3053 2N3054	5,40 10,40	AA119 AC125	1,00	BC114 BC139	2,50 3,80	BC638 BC639	3,00	BF185 BF194	4,80	BSS68 6 BSV15-10 9
2N3055	10,00	AC126	4,00	BC140	5,80	BC640	3,00	BF195	2,30	BSV16-16 10
2N3137 2N3440	20,20 12,50	AC127 AC128	4,50 5,00	BC141 BC154	6,50 2,50	BC651CS BC651DS	3,10	BF199 BF233	3,10	BSV17-10 17
2N3553	18,30	AC141K	7,50	BC160	5,80	BC877	4,00	BF 241	2,50	BSX45-16 9 BSX46+16 10
2N3716 2N3773	14,80 36,80	AC142K AC187K	7,50	BC161 BC171B	6,50	BC878	4,00	BF 245C	5,20	BSX47-10 16
2N3791	14,80	AC188K	6,00	BC177B	1,20	BD135 BD136	4,50 5,00	BF246C BF253	6,00 2,40	BU108 15 BU111 22
2N3792 2N3819	15,50 3,80	AD130 AD148	90,00	BC178C	2,30	BD137	5,00	BF254	2.40	BU112 38
2N3866	13,90	AD149	90,00	BC179C BC182	2,50 1,80	BD138 BD139	5,60 5,00	BF 255 BF 256C	1,80 5,70	BU126 17 BU208A 26
2N3904 2N3906	3,00	AD150 AD161	90,00	BC204B BC205B	1,60 1,50	BD140	5,80	BF 257	5,00	BU323A 38
2N4100	39,40	AD162	6,00	BC207A	1,50	BD202 BD241C	7,00	BF 259 BF 272	6,70 9,90	BU326A 43 BU406D 18
2N4302	3,80	AF106	13,80	BC212	1,80	BD242A	7,50	BF324	3,30	BUX28 89
2N4403	3,80	AF127	5,30	BC237B	1,20	BD242C	10,00	BF363	9,00	BUX37 27 BUX80 46
2N4416 2N4853	12,20 25,30	AF139 AF201	19,90	BC239C BC300	1,40	BD263 BD303B	10,00	BF410D	9,50	BUX81 54
2N4871	8,70	AF239	21,50	BC307B	1,30	BD303B BD304B	7,10	BF451 BF458	5,00 6,40	BUX84 20 BZX83C 1
2N4930 2N5078	54,50	AF279	21,50	BC308C	1,30	BD437	9,50	BF459	6,90	BZY97C 2
2N5078 2N5090	17,40 108,00	AF280 AF379	23,50 23,50	BC309C BC318	1,50 1,50	BD438 BD529	9,50 8,60	BF462 BF465	7,30 7,80	
2N5179 2N5195	7,70 11,10	ASZ15 ASZ16	15,50 17,00	BC319 BC327	1,70	BD530	9,20	BF471	7,00	
2N5458	4,70	AU112	25,40	BC327	1,70 1,60	BD645 BD646	8,90 8,90	BF494 BF505	4,50 3,50	
						ES » SIEME				

			« PLAST	TIPUCES » S	IEMENS			
832509 63 V isolé 5 mm 1,7nF 0,96 1,8nF 0,90 5nF 1,00 22nF 1,00 13nF 1,00 17nF 1,00 8nF 1,00 50nF 1,20 50nF 1,40 30nF 2,10 170nF 2,60	400 V isolé 7,5 mm 1nF 0,50 1,5nF 0,50 2,2nF 0,50 3,3nF 0,60 4,7nF 0,60 10nF 0,60 15nF 0,60	33nF 0,60 47nF 0,60 100 V isolé 7,5 mm 68nF 0,60 100nF 0,70	250 V nu 7,5 mm 1,2nF 0,50 1,8nF 0,50 2,7nF 0,60 3,9nF 0,60 5,6nF 0,60 12nF 0,60 12nF 0,60 12nF 0,60 27nF 0,60 39nF 0,60 56nF 0,60	100 V nu 7.5 mm 82nF 0,70 120nF 0,90 180nF 1,10 270nF 1,50 390nF 1,80 560nF 2,30	832 400 V isolé 10 mm 10 fb 0,60 20 f 0,60 23 f 0,60 23 f 0,60 47 f 0,70 250 V isolé. 80 f 0,70 100 f 0,90 150 f 0,90	100 V isolé 10 mm 220nF 1,10 330nF 1,50 470nF 1,70 680nF 2,20 820nF 2,80 1MF 2,80 *nu B32561	832512 400 V isolé 15 mm 47nF 1,00 68nF 1,10 150nF 1,10 150nF 1,20 250 V isolé 15 mm 220nF 1,20 330nF 1,50 100 V isolé 100 V isolé 1,20 470nF 1,80	832513 400 V isolé 22,5 mm 220nF 1,93 330nF 2,33 250 V isolé 22,5 mm 470nF 2,06 680nF 2,30 1MF 2,66 1,5MF 3,62 2,2MF 4,51 100 V isolé 22,5 mm 1,5MF 3,62 2,2MF 4,10 3,3MF 5,70 4,7MF 6,94

			TTL/TT	L-LS	TEX	AS		
	74	LS		74	LS		74	LS
00	2,40	2,40	85	10,00	8,70	165	10,60	9,10
01	2,40	2,40	86	3,30	3,40	166	10,60	10,60
02	2,40	2,40	89	28,00	1 1	173		14,40
03	2,40	2,40	90	4,90	4,40	174	9,00	9,50
04	2,60	2,80	91	8,00		175	9,00	6,20
05	2,60	2,80	92	5,40	4,40	180	9,00	
06	3,50	3,50	93	5,40	4,40	181	21,00	
07	3,50		94	10,00		190		10,80
08	2,40	2,80	95	6,50	4,80	191	11,00	
09	2,80	2,80	96	7,30		192	11,00	10,00
10	2,40	2,40	100	15,60		193		10,00
11	2,60	2,40	107	7,70		194	8,20	7,20
12	2,80	2,40	109		5,10	195	8,20	5,70
13	4,60	4,50	112	1	5,10	196	9,00	8,00
14	9,70	7,30	113		5,10	197	9,00	8,00
15		2,40	114		5,10	198	16,50	
16	3,50		120	19,00		199	16,30	
17	3,50		121	3,90		221	10,60	5,50
20	2,60	2,40	122	6,50	6,10	240		14,20
21		2,40	123	6,50	3,20	241	1	14,20
22	4,00	2,90	124		15,00	242		13,50
25	3,00		125	5,00	2,00	243		12,40
26	3,00	2,90	126	5,00	4,00	244		12,80
27	3,00	2,90	132	7,30	4,90	245		14,80
28	3,50	3,90	136		4,70	247		6,60
30	2,90	2,40	138		5,00	253		6,90
32	2,80	3,00	139		5,00	257		5,00
33		3,90	141	10,80	10,80	258		5,00
37	3,20	3,80	143	44,00		260		5,00
38	3,20	3,80	145	9,00	8,00	266		4,00
40	2,40	2,50	148	14,70	7,80	273	15,00	15,40
41	10,30		150	11,00		279	8,30	
42	6,00	6,00	151	8,20	5,70	283		7,40
47	9,80	7,70	153	8,20	5,00	290		5,50
48	9,80		154	12,50	12,50	293		4,40
51	2,40	2,40	155	7,70	5,70	295		9,70
55		2,40	156	6,20	5,70	352		9,20
70	4,20		157	8,20	6,60	366		7,50
72	3,50		158		6,60	367		7,50
73	3,50	3,50	159	23,20		368	1	7,50
74	3,50	4,10	160	9,80	7,10	373		14,00
75	5,40	4,30	161	11,00	7,10	374		23,50
76	3,60	4,90	162	9,80	7,10	378		9,40
80	7,50		163	9,80	7,10	393		14,40
83	7,30	7,40	164	11,00				

#### CONDENSATEURS AU TANTALE GOUTTE

0,1MF/35V	1,50	3,3MF/10V	1,50	10MF/35V	3,40
0,15MF/35V	1,50	3,3MF/25V	1,90	15MF/10V	2,50
0,22MF/35V	1,50	3,3MF/35V	2.10	22MF/10V	3.10
0,22MF/50V	1,50	4,7MF/10V	1,70	22MF/16V	3,40
0,33MF/35V	1,50	4,7MF/16V	1.90	22MF/25V	8.00
0,47MF/35V	1,50	4,7MF/25V	2,10	22MF/35V	10,50
0.68MF/35V	1.50	4.7MF/35V	2.50	33MF/6.3V	3.10
1MF/35V	1,50	6,8MF/10V	3,10	33MF/10V	3.40
1,5MF/25V	1.50	6.8MF/25V	2.50	47MF/6,3V	3,40
1,5MF/35V	1,70	6,8MF/35V	3.10	47MF/16V	9.00
2,2MF/16V	1.50	10MF/10V	2.10	100MF/3V	3,40
2.2MF/25V	1.70	10MF/16V	2.50	100MF/6.3V	
2.2MF/35V	1,90	10MF/25V	3.10		-,

		400 V			
TXC10K40	7,00	1	10A	TXD10K40M	10,00
TXC10K40M	9,00	- 1	12A	TXD10K40P	12.00
TXD10K40	9,00	ļ			,

# THYRISTORS SIEMENS

TRIACS SIEMENS

0,6A	BST	A	3026	6,00	6A	BST	C	1026M	10.00
0,8A	BST	A	3026M	6,00	8A	BST	D	1026	10,00
1A	BST	C	3026M	6.00	10A	BST	D	1026M	10.00
2,5A	BST	C	3126M	7.00					,
4A	BST	C	1026	9.00					

# ET AUSSI :

# CONNECTEURS AMPHENOL, BERG, SIEMENS

circuits imprimés, IEE 488, V 24, DIN 41524, 41612, 41617, circulaires, rectangulaires; cábles en nappe et coaxiaux; supports DIL.

# **OFFRE SPÉCIALE!**

valable jusqu'au 30 septembre 1981

BC 237 B (TUN) 6,00 F les 1
BC 237 B (TUN) 27,50 F les 5
BC 237 B (TUN) 50,00 F les 10
LED Rouge 5 mm LD 41 A 8,00 F les 1
LED Rouge 5 mm LD 41 A 35,00 F les 5
LED Rouge 5 mm LD 41 A 60,00 F les 10
2716 monotension 450 ns 49,00 F l'unit
4116 monotension 200 ns 200,00 F les
2114 monotension 450 ns 35,00 F l'unit
TRIAC 6 - 8 A/400 V 5,00 F l'unit

#### C-MOS NATIONAL (N.S.) famille protégée

4000	CN	2,50
	BCN	2,50
	BCN	2,50
4007		2,50
4009	CN	3,00
4010	CN	3,70
4011	BCN	2,80
4012	BCN	2,50
4013	BCN	3,70
4015	CN	6,30
4016	CN	3,70
4017	BCN	14,90
4019	BCM	3,20
4020		15,80
	BCN	2,90
	BCN	11,10
	BCN	2,50
	BCN	8,00
	BCN	
	BCN	7,50
4040	BCN	7,00
4042	BCN	6,50
4044	CN	6,50
4046		7,50
	BCN	15,50
4048		8,70
4049		3,70
	BCN	3,70
4060		19,20
4066		3,70
4069 4070		2,60
4070	BCN	6,60 2.50
4072		2,80
4093		5,20
4511		18,70
4518		15,80
4520	BCN	15,80

# CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES SIEMENS

MF/V	axial	radial
1/63		1,60
1/100	1,60	
2,2/63	1,60	1,60
4,7/40	1,40	
4,7/63		1,60
10/40	1,40	
10/63	1,60	1,60
22/25	1,40	
22/40	1,60	1,60
22/63	1,70	1,70
47/10	1,40	
47/16		1,60
47/25	1,70	
47/40	1,80	1,80
47/63	2,00	
100/10	1,70	
100/16	1,80	1,80
100/25	1,90	1,90
100/40	2,30	2,30
100/63	2,50	
220/10	2,00	2,00
220/16	2,30	2,30
220/25	2,40	2,40
220/40	3,10	3,10
220/63	3,40	
470/10	2,40	2,40
470/16	2,90	2,90
470/25	3,60	3,60
470/40	4,10	4,10
470/63	4,60	2 50
1000/10	3,50	3,50
1000/16	3,60 4,10	3,60
1000/25	4,40	
1000/63	6,80	
2200/16	4,40	
2200/16	6,50	
2200/40	8,10	
4700/16	7,70	
4700/25	9.90	

# CONDENSATEURS CERAMIQUES

TYPE 1 - 50 V 5 % - 5 mm 4,7 pF - 560 pF 1,30 680 pF - 2,2 nF 1,70 2,7 nF - 3,9 nF 2,00

TYPE 2 · 63 V 5 mm 10 nF - 47 nF 0,60 68 nF - 100 nF 0,80 216

Nous serons présents au Salon de l'Électronique de loisirs du 6 au 15 Novembre Stand 40 (Gare de la Bastille)

COMPOSANTS ET KIT ÉLECTRONIQUES

APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE

MICRO ORDINATEUR PÉRIPHÉRIQUE

ÉMISSION RÉCEPTION AMATEUR



**ELECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS** 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 174, boulevard du Montparnasse **75014 PARIS** 

**326.61.41** - 326.42.54

MÉTRO

FIMI	SSION RECEPTION	ON AMA	TEUR		La qualité in	dustrielle au service d	de l'amateur	Port-Royal	38 - 83 - 91
				ADIGH	M . SAFICO . SCAMBE . SE	L & ESM • EXAR • FUJI • C M • SGS • SIARRE • SIGNET RON • ASSO • IMD • JOSTY •	C • SPRAGUE • TEKO • TEL		
7400 7401 7402 7403 7404	2,00 F 74110 8.8 2,10 F 74116 27.0 2,40 F 74120 20.8 2,40 F 74121 4.1 2,50 F 74122 1.5	F CD4532 BE F CD4536 BE F CD4538 BE	30,00 F CD4539 SE 32,00 F CD4543 BE 14,00 F CD4553 BE 16,00 F CD4556 BE 16,00 F CD4556 BE 12,60 F CD4581 BE 24,00 F CD4584 BE 42,00 F CD4585 BE	24,00 F 16,00 F 70,00 F 12,00 F 12,00 F 32,00 F 32,00 F 27,80 F 15,00 F	DIODES - PONTS  BA 102	2M300 3,00 F TIP 2SA 4.50 F 2N1613 3,00 F TIP 2SC 5.00 F 2N17111 3,00 F TIP 30C 4.50 F 2N17111 3,00 F TIP 30C 5.50 F 2N1711 3,00 F TIP 30C 5.50 F 2N27219 3,00 F TIP 30C 5.00 F 2N27219 22,00 F TIP 32C 5.00 F	RÉSISTANCES  Série 512 11.21.51.8/2.22.7.73.3/3.9/4.7/5.5/6.8/8.2 11.4 W 55.10 a.10 \( \Omega\$ 0.36 F. 10 \( \Omega\$ 2.00 \) 0.18 F. 0.18 P. 0.18 P.	DIAC TRIAC THYR.  Dac 32 V 2.20 F TRIAC TRIAC TIC 2250 S.00 F TIC 2250 S.00 F TIC 2250 T24 400 V 5.00 F TIC 2360 T24 400 V 12.00 F	2 · 6 V · 1 A 12 VA 36,00 U 2 · 6 V · 2 A 12 VA 36,00 U 2 · 6 V · 2 A 24 VA 43,00 U 5 · 6 V · 3 A 16 VA 38,00 U 5 · 7 V · 3 A 36 VA 45,00 U 2 · 7 V · 2 A 36 VA 36,00 U 0 V · 100 mA 0.9 VA 23,00 U 9 V · 250 mA 2,75 VA 25,00 U 2 · 9 V · 250 mA 4,5 VA 23,00 U 3 · 2 · 9 V · 250 mA 4,5 VA 32,00 U 3 · 2 · 9 V · 250 mA 4,5 VA 32,00 U 3 · 2 · 9 V · 250 mA 4,5 VA 32,00 U
7405 7406 7407 7408 7409 7409 7410 7412 7413 7414 7416	3.90 F 74123 6.8 4.00 F 74125 5.0 4.00 F 74126 5.0 2.70 F 74132 7.5 2.70 F 74132 9.9 2.90 F 74141 11.5 2.40 F 74142 38.2 2.40 F 74142 8.5 4.00 F 74147 17.2 7.50 F 74148 12.2	6800 P 6800 P 6800 P	75.00 F 2101 - 1	25,00 F 28,00 F 28,00 F	PONTS MOULES  1 200 V 3.59 F 84.400 V 14.00 F 15.4400 V 25.00 F 4.4400 V 25.00 F 4.440 V 25.00 F 25.00	2 N7995 280 F 119 94A 8.00 F 10 94C N7995A 4.00 F 119 34C 10.00 F 2 N7997A 20 F 10 10.00 F 2 N7997A 20 F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.2 W 5 1 Q 2 10 Q 0.40 E 0.20 F 0.20	TIC 2450 15A 400 V 15.00 F 7.00 F TAK 27 1400 2 5A 400 V 105 F 7.00 F TAY R 110 45 F 5A 400 V 105 F 5A 400 V 15 F 5A	9 V 500 mA 4 5 VA 30,00 9 V 1 A 9 VA 35,00 1 2 * 9 V 1 A 18 VA 38,00 1 2 V 100 mA 12 VA 32,00 2 * 12 V 250 mA 5 VA 32,00 2 * 12 V 500 mA 12 VA 36,00 2 * 12 V 1 A 24 VA 43,00 2 * 12 V 1 A 24 VA 43,00 2 * 12 V 1 A 24 VA 32,00 1 5 V 500 mA 7 5 VA 32,00 1 5 V 500 mA 7 5 VA 32,00 1 5 V 500 mA 15 VA 38,00
7416 7417 7420 7422 7423 7425 7426 7426 7427 7428 7430 7432 7433 7437 7438 7440 7442 7443	3.20 F /4150 15.0 3.20 F /4153 7.5 3.50 F /4153 7.5 3.50 F /4153 4.4 5.00 F /4154 4.4 5.00 F /4154 4.4 5.00 F /4156 7.0 2.90 F /4156 7.0 2.40 F /4160 11.0 2.40 F /4162 11.0 2.30 F /4162 11.0 2.30 F /4162 11.0 2.40 F /4163 11.0 3.50 F /4163 11.0 3.50 F /4163 12.0 2.40 F /4163 12.0 2	F 8645 P F 8645 P F 8650 F 8675 F 867	42.00 F 2102 - 1 186.00 F 2102 - A2 45.00 F 2102 - A2 55.00 F 2112 - A2 155.00 F 2114 - A2 155.00 F 2114 - 20 105.00 F 4115 - 20 105.00 F 1702 - A 35.00 F 2708 98.00 F 2715 95.00 F 2432	15,00 F 16,00 F 18,00 F 32,00 F 35,00 F 35,00 F 40,00 F 60,00 F 120,00 F 44,00 F 44,00 F 32,00 F 32,00 F 32,00 F	AC125 4.00 F BC 548 1.90 F AC127 4.00 F BC 549 1.80 F AC127 4.00 F BC 549 1.80 F AC127 4.00 F BC 549 1.80 F AC127 4.00 F BC 559 1.80 F AC187 4.00 F BC 559 1.80 F AC187 5.00 F BC 559 1.80 F AC187 5.00 F BC 559 1.80 F AC187 5.00 F BC 559 1.80 F AC187 8.00 F BC 559 1.80 F	RÉGULATEURS DE TENSION FIXE BOITIER T0220 7800 Pesert 0.5A 5 6 8 12 15 18 24v 10.00 F 79 M Negarl 0.5A mienes secionos 1 1,00 F 15 5 6 8 12 15 18 24v	Serie Et 2 au dessus de 1 32	CONDENSATEURS  - TANTALE GOUTTE - 6.3 V 16 V 35 V 0.4 V MF 1.80 F 1.80 F 1.80 F 1.5 MF 1.80 F 2.00 F 3.00 F 3.00 F 12 MF 2.40 F 4.00 F 5.60 F 12 MF 2.40 F 4.00 F 5.60 F 12 MF 2.40 F 5.00 F 5.00 F 12 MF 2.40 F 12 MF 2.4	7 - 15 V 1 A 30 VA 5.504 39.00 2 - 18 V 500 mA 18 VA 39.00 1 2 - 18 V 1 A 39.00 1 2 - 18 V 1 A 5.504 65.00 1 2 - 24 15 A 72 VA 88.00 1 2 - 24 15 A 72 VA 88.00 1 8 5 12 V 1 5 A 12 VA 38.00 1 8 5 12 V 1 A 12 VA 38.00 1 1 2 VA 38.00 1 2 - 10 V 4 A 5.50 VA 125.00 1 38.00 1 2 - 10 V - 25 A 5.50 VA 125.00 1 2 - 10 V - 25 A 5.50 VA 125.00 1 38.00
7445 7446 7448 7449 7450 7451 7453 7454 7460 7470 7472 7473 7474 7475	\$.00 F 74174 8.8 9.80 F 74175 9.7 8.00 F 74175 10.0 8.00 F 74176 10.0 8.20 F 74177 9.8 8.50 F 74180 7.5 2.50 F 74181 24.5 2.50 F 74182 7.8 2.50 F 74182 3.7 2.50 F 74193 12.4 4.50 F 74193 12.4 4.50 F 74193 12.4 4.50 F 74194 9.4 4.50 F 74194 9.4 4.50 F 74194 9.4	F 4,1943 MHz F 5,0000 MHz F 6,1440 MHz F 6,536 MHz F 10,0000 MHz F LINEA F S041 P F S042 P F TL071	15.00 F TCA 940 15.00 F TDA 1037 9.50 F TDA 2002 12.00 F TDA 2003	32.00 F 32.00 F 32.00 F 32.00 F 32.00 F	AD 152 8.80 F 8C 533 4.00 F 4 721 4 8.00 F 8C 539 4.00 F AF 721 4 8.00 F 8C 540 4.30 F AF 722 4 8.00 F 8C 540 3.80 F AF 722 4.00 F 8C 133 3.00 F AF 722 4.00 F 8C 133 3.00 F AF 722 4.00 F 8C 133 3.00 F 8C 137 3.00	78 Negard 15 A memer sensions 15.00 F  LM 308 K 5 V 1.5 A T03 22.00 F  LM 308 K 5 V 1.5 A T03 37.00 F  LM 23 5 V 3 A T03 37.00 F  LM 23 S V 3 A T03 37.00 F  LED — AFFICHEURS	Ajustables pas 2.54 mm pour crecut imprime   1,80 F	35 WF 7,30 F  100 MF 8,00 F  CHIMIQUES  25 V 40 V 63 V  1 MF 120 F 120 F 120 F  22 MF 120 F 120 F 120 F  10 MF 120 F 120 F 120 F  10 MF 120 F 130 F 145 F  10 MF 120 F 130 F 145 F  22 MF 130 F 145 F  10 MF 150 F 145 F  20 MF 220 F 300 F 300 F  1000 MF 650 F 300 F 800 F  1000 MF 9,40 F  1000 MF	2 - 12 V 2 A - 50 VA
7410 7480 7481 7482 7485 7486 7489 7490 7491 7492 7491 7492 7495 7496 7497 74100 74107	3.88 F 74196 12.0 10.50 F 74197 23.5 19.80 F 74197 31.5 19.80 F 74198 15.5 2.00 F 74291 15.5 2.00 F 74291 12.5 3.85 F 74291 27.5 30.00 F 74295 25.5 5.30 F 74293 25.5 7.90 F 74284 107.0 6.00 F 74284 107.0 6.00 F 74284 28.5 5.50 F 74398 24.0 5.50 F 74398 25.5 5.50 F 74398 25.5 5.50 F 74390 26.5	F TL074 F U106 BS F L120 F UAA 170 F UAA 180 F LM 301 8b F LM 301 8b F LM 311 8b F LM 311 105 F LM 311 105 F LM 311 105 F LM 311 105 F LM 324 F LM 382 F LM 382 F LM 382 F LM 387 F LM	17:00 F 10A 2004 33.00 F 10A 2020 24.00 F 1M 2907 84 22.00 F 1M 3974 22.00 F 1M 3974 22.00 F 1CM 7038 5.80 F 1CA 4500 A 4.50 F 1CM 7038 5.80 F 1CA 7050 12.00 F 1CA 7050 12.00 F 1CA 7050 12.00 F 1CA 7050 12.00 F 1CA 7050 13.00 F 1CA 7217 A 19.00 F 1CA 7217 A 12.00 F 1CA 7223 A 12.00 F 1CA 7233 12.00 F 1CA 7233 12.00 F 1CA 7233 13.00 F 1CA 7233 13.00 F 1CA 7333 13.00 F 1CA 733350	38.00 F	BC 178 3.60 F 80 C238 6.50 F 8C 178 2.50 F 80 627 1.00 F 8	COY 85 rouge . "3 1.20 F COY 86 vert . "3 1.90 F	avec inter  Simple of 4.7 k Ω a 100 k Ω  Log  Double de 4.7 k Ω a 100 k Ω  Log  De réglagle à glissière insalton sur circui imprimé ou par vis.  Course 60 mm · réglette de guidage du curseur et de protection de la pute  Simple de 4.7 k Ω a 1 M Ω  Innige de 4.7 k Ω a 1 M Ω  Double de 4.7 k Ω a 1 M Ω  Double de 0.0 k Ω a 100 k Ω  Double de 0.0 k Ω a 100 k Ω  In go  Simple de 7.0 k Ω a 100 k Ω  Simple de 9.0 k Ω a 100 k Ω	200 MF 7.28 F 10,00 F 14,50 F 4100 MF 10,00 F 21,00 F 25,00 F  - CERAMIQUE - Type disquerte de 10 pF a 10 NF 0,50 F 47 NF 0,80 F 1,00 F	0.35 mH 19,00 F 3 mH 21,00 D 5 mH 22,00 F 4 mH 21,00 T 4 mH 21,00 T 4 mH 22,00 F 5 mH 22,00 T 5 mH 20,00 F 5 mH 22,00 T 5 mH 20,00 F 5 mH 22,00 T 7 mH 20,00 F 5 mH 22,00 T 7 mH 20,00 F 5
	CMOS	SAS 660-670 LM 709 T05 LM 709 14b	7,00 F AY3-2376 7,00 F AY5-1013 6,00 F AY5-1015	140,00 F 60,00 F 70,00 F		PROMOTIONS		250 V 400 V 100 V	ALARME
CD4000 BE CD4001 BE CD4002 BE CD4006 BE CD4008 BE CD4008 BE CD4010 BE CD4011 BE CD4011 BE CD4011 BE CD4014 BE CD4014 BE CD4016 BE	COMOOD BE 3.00 F CD4049 BE 6.50 F CD4001 BE 3.30 F CD4040 BE 6.50 F CD4001 BE 3.20 F CD4051 BE 12.50 F CD4002 BE 3.20 F CD4051 BE 12.50 F CD4002 BE 3.20 F CD4051 BE 13.00 F CD4052 BE 13.00 F CD4053 BE 3.00 F CD4053 BE 3.00 F CD4053 BE 5.50 F CD4053 BE 5.50 F CD4053 BE 5.00 F CD4053 BE 1.00 F CD4053 BE 3.00 F CD4053 BE 1.00 F CD4053 BE 3.00 F CD4053 BE 13.00	F LM 741 T099 F LM 747 14b F TBA 800 F TBA 810 S F TBA 820 F TBA 830 F TBA 8	4.00 F ULN 2001 5.00 F ULN 2002 5.00 F ULN 2002 6.50 F ULN 2003 8.00 F ULN 2003 18.00 F XR 2206 25.00 F XR 2207 12.00 F XR 2208 25.00 F XR 2208 25.00 F XR 2240  MPLI HYBRID  mpli mano  mpli steréo W 10.710 000 Hz W 10.750 000 Hz	138,00 F 275,00 F 172,00 F 195,00 F	LED rouge. 5 par 20 pieces 2N2222 par 10 pieces 2N3055 par 10 pieces 1RIAC 8 A 400 V par 10 pieces 1RIAC 4 A 400 V isobe VU METRE 18 - 40 noir 400 µA 85 AMPLI 0P 418 Brothes par 10 pie Diodes 1 N 4148 par 20 pieces 1 N 4007 par 20 pieces	60 \( \Omega \) 19,00 \( \text{ F} \)  Condensateur chimique 4  Condensateur chimique 1  Condensateur chimique 1  Condensateur chimique 1  Condensateur chimique 4  Mémoires 4116 - 250 ns	2,00 F 8,00 F 3,00 F 22 nF 250 V par 10 pièces 7 µF 350 V par 5 pièces 1,00 F 100 µF 10 V par 5 pièces 3,50 F 30.00 F	2. NF 0.80 F 0.80 F 0.85 F 0.85 F 4.7 NF 0.80 F 0.85 F 4.7 NF 0.80 F 0.85 F 0.90 F 10 NS F 0.85 F 1.7 NF 0.80 F 10 NS F 1.7 NF 0.90 F 10 NF 0.85 F 1.10 F 1.00 F 1.	BUZZER 6 et 12 V 12.00 F ILS simple contact travail 3,50 F ILS double inverseur 9,80 F ILS double inverseur 15.00 F Contact choc en boilne 35.00 F Contact choc en boilne 35.00 F Mcro switch 50 F Sietee minds 8 V ou 12 V 2.00 F Police 6 1.02 V 2.00 F Police 6 1.02 V 2.00 F SI
CD4017 BE CD4018 BE CD4019 BE CD4020 BE CD4021 BE CD4022 BE CD4023 BE CD4024 BE CD4025 BE	11,00 F CD4076 BE 11,0 12,00 F CD4077 BE 4,0 15,50 F CD4078 BE 4,0 14,00 F CD4081 BE 4,0 10,00 F CD4082 BE 4,0 11,50 F CD4085 BE 6,5 3,70 F CD4086 BE 9,0 10,00 F CD4089 BE 17,8 3,70 F CD4089 BE 17,8	HY 120 60 V HY 200 120 V F F SUPP INT	W 10/45 000 Hz W 10/45 000 Hz  ORTS DE CIRC FÉGRÉS SCANE  A souder 7 06	420,00 F 615,00 F	Consolin fact named fact named fact named fact named	120 pages	BUE	1 MF 3.50 F 5,70 F 4.20 F 2.2 MF 6,20 F 6,80 F 3.3 MF 100 V 10,00 F 4.7 MF 100 V 10,00 F 10 MF 63 V 21,00 F	Alarme electronique auto 12 V 205,00 F
CD4026 BE CD4027 BE CD4028 BE CD4029 BE	24.00 F CD4501 BE 4,6 5,00 F CD4502 BE 17.8 9,50 F CD4503 3E 8,5 12,00 F CD4506 BE 8,5	F 1.50 F 20	14 16 1,60 1,70 22 24 28	18 2,20 40	GE 199	21 × 29,7	T)	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION	WSU 30 M 75,60 F MS - 20 44,00 f JW1 - Y 165,00 F W - 1 44,00 f Pstolet batterie PC - 02 59,00 f 390,00 F PC - 03 59,00 f
CD4030 BE CD4033 BE CD4034 BE CD4035 BE CD4040 BE CD4041 BE CD4042 BE CD4043 BE CD4044 BE CD4046 BE CD4047 BE	6.00 F CD4507 BE 5.0 5.00 F CD4508 BE 33.0 21.00 F CD4508 BE 31.0 21.00 F CD4501 BE 12.5 12.00 F CD4511 BE 14.5 12.00 F CD4512 BE 13.0 13.00 F CD4514 BE 22.0 13.00 F CD4516 BE 13.0 14.00 F CD4516 BE 13.0 14.00 F CD4516 BE 15.0 14.00 F CD4519 BE 6.8 12.00 F CD4520 BE 18.0	F 2,40 2 F 8 F 4,00 F 20 F 10,50 1 F Support de tra	2,60 2,70 3,20 A Wrapper 7 00 14 16 5,40 5,90 22 24 28 1,00 11,00 15,00 ansistor CI TO5 SUPPORT TEXTOOL» NOUS CONSULTER	4,40 18 7,50 40 21,00 2,30 F	Documentation et guide techn permettront de choisir les	TABLE OUTIL DE ique complet avec caractéristiques éléments dont vous avez besoin pou DEMANDEZ-LE!	, brochages, dimensions, vous r mener à bien vos projets.	STANDARD   STANDARD   Primaire 220 V. Impression par verni classe E   Secondare à Souther Séparées.   S V - 100 mA	83 0.00 F F - 03

# NOUS CONSULTER

## VENTE PAR CORRESPONDANCE

Tous les prix indiqués sont toutes taxes comprises, à l'unité. Minimum d'expédition : 60 F, port exclu.

#### Mode de paiement :

- 1º A la commande, par chèque ou mandat-lettre. Ajouter le forfait port et emballage jusqu'à 3 kg : 25 F. 5 kg : 35 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF.
- 2º Contre remboursement :
  Ajouter 12 Fet joindre un acompte de 30 %.
  Ajouter 1e forfait port et emballage jusqu'à 3 kg : 30 F.
  5 kg : 40 F, au-dessus envoi en port dû par SNCF. Minimum de commande : 200 F.

Remise: 5% pour les commandes de plus de 600 F. 10% pour les commandes de plus de 2000 F. (Uniquement sur les composants, sauf sur les prix promotions).

Nous vendons aux industriels et professionnels. NOUS CONSULTER

# POUR RÉALISER VOS CIRCUITS IMPRIMÉS

KIT gravure directe

1 Stylo marqueur
3 Planches signes transfert
5 dm² d'epoxy cuivré
1 Litre perchlo poudre
1 Bac de développement
1 Gomme abrasive

AVEC NOTICE DÉTAILLÉE 180 F + PORT 20 F

KIT gravure par photo

Film 21 × 30

Révélateur et 1 Fixateur Film

Révélateur et 1 Fixateur Film

Révélateur pour plaque +

4 Epoxy photosensibles 75 × 100

1 Lampe UV 250 W avec douille

COFFRETS **ET RACKS** 



(voir publicité)

1

4

· Sur accus ou piles

1493 F

TESTE

sion par LED et voyant néon.

pile, batterie, secteur.

870 F

500 Hz à 550 MHz 1540 F

105 F

électronique et électricité industrielle visualisation de la polarité et de la ten-

Gamme de mesure : = 6V, 12V, 24V, ~6V, 12V, 24V, 110V, 220V, 380V

# APPRENEZ CHEZ VOUS LE



# Opérateur de prise de son :

Si vous êtes sensible à la qualité du son, si la Hi-Fi vous intéresse, fravaillez dans les maisons de disques, à la radio ou à la télévision.



# Maquettiste publicitaire:

Vous êtes précis, vous aimez inventer, faire des montages ? Devenez maquettiste publicitaire!



# CAP photographe:

Pour trouver une nouvelle façon de vous exprimer, dépassez le stade du simple amateur.



# Inspecteur police nationale:

En préparant ce concours, accédez à une situation aussi intéressante que variée (sécurité publique, renseignements généraux, police judiciaire, etc.).



# Capacité en Droit :

Sans le Bac, préparez chez vous la Capacité en Droit. Nombreux débouchés dans les domaines juridique et fiscal.



# BTS tourisme:

Voyages, vacances : joignez l'utile à l'agréable en travaillant dans un secteur en pleine expansion.



# Cameraman:

Optique, technique de la mise au point, de l'éclairage : devenez un parfait cameraman !



# Educateur sportif: (Brevet d'Etat)

Exercez une activité de plein air et préparez ensuite le monitorat (football, natation, etc.).



# Aide manipulateur en radiologie :

Soyez un technicien dans un secteur à la pointe du progrès médical.



# Comptable:

Pour avoir un bon salaire, pour occuper un poste de confiance dans l'entreprise, devenez comptable (prép. aux CAP, BP, BTS, DECS).



# CAP cuisinier:

Des débouchés assurés, une bonne rémunération, la possibilité de se mettre à son compte et de devenir gérant de restaurant.



# Langues vivantes:

Une langue peut s'apprendre en 6 mois. Alors, si vous avez du temps libre, apprenez □ l'anglais □ l'allemand □ l'espagnol (initiation ou perfectionnement). COURS SUR DISQUES OU SUR CASSETTES.



# Electronicien:

L'électronique vous passionne sans connaissance particulière, choisissez ce métier qui marquera votre entrée dans le monde de la technique.



# Technicien électronicien:

L'électronique évolue, de nouvelles techniques apparaissent, préparezvous sérieusement aux nouveaux emplois de l'industrie.



# Monteur câbleur en électronique :

Vous participerez à la construction du matériel professionnel ou grand public. Un métier facilement accessible aux hommes et aux femmes.



#### CAP électronicien :

Vous êtes jeune, vous ne possédez aucune expérience professionnelle en électronique, préparez cet examen qui vous ouvrira les portes de la technique.



# Technicien en automatismes :

Une technique nouvelle, une spécialisation très recherchée et d'avenir qui touche tous les secteurs de l'industrie.



# BTS électronicien :

Vous avez le niveau du baccalauréat, vous aimez la technique. Préparezvous sérieusement aux fonctions de technicien supérieur en électronique.



# Monteur dépanneur Radio TV Hi-Fi :

Vous aimez l'électronique, devenez le spécialiste qualifié que l'on recherche, parfaitement au courant des nouveautés techniques.



# Technicien Radio TV:

Tourné vers la fabrication des matériels de biens de consommation, vous serez chargé de la mise au point et du contrôle de leur fabrication.



# Technicien en sono:

Vous avez le sens du rythme et vous aimez la technique? Devenez un professionnel de la sono et assurez la mise en place et le contrôle des installations.



# Monteur dépanneur option vidéo :

Le magnétoscope est devenu en 3 ans la passion des spectateurs du monde entier; profitez-en.



# Electricien entretien :

Vous serez chargé de faire toutes les installations électriques, d'assurer le branchement de divers appareils électroménagers.



#### Technicien électricien :

Spécialiste très qualifié en électricité, vous travaillerez dans le service technique d'une entreprise.



# CAP électricien :

Vous êtes jeune et vous désirez devenir le « généraliste » de l'électricité, préparez-vous avec sérieux à cet exa-



# Dépanneur électroménager :

Les biens de consommation ne sont pas « incassables », profitez des lacunes du service après-vente pour vous créer une situation d'avenir.



# Electromécanicien :

Vous serez chargé du dépannage, de la réparation ou des installations dans une entreprise utilisant du matériel électrique de grande puissance.



# Electricien installateur:

Vous serez chargé des installations et des réparations électriques des divers appareils électroménagers dans une entreprise ou à votre compte.



# Technicien du service après-vente :

Le service après-vente ; c'est le parent pauvre de la société de consommation, pourtant le « travail ne manque pas », profitez-en.



#### Mécanicien automobile :

Vous êtes passionné, vous voulez en faire votre métier, suivez une formation sérieuse et devenez mécanicien automobile.



# Conducteur routier:

Vous aimez conduire, spécialisez-vous dans le transport des marchandises et créez-vous une clientèle solide.



# Electricien automobile :

Vous serez chargé de la pose des autoradios, des lecteurs de cassettes et vous interviendrez aussi sur les organes essentiels de la voiture.



### Diéséliste:

Spécialisez-vous dans le dépannage et le règlage des véhicules diésels (automobile, matériel de transport ou agricole).



# Moniteur(trice) d'auto-école :

Si yous aimez enseigner et expliquer; si yous êtes patient, ce métier indépendant et bien payé yous convient parfaitement (prép. théorique).



# Opérateur(trice) sur ordinateur :

Profession accessible à tous, dans un cadre de travail agréable, aux nombreuses possibilités de promotion, un métier moderne et bien payé.



# Programmeur:

Apprenez le langage de l'ordinateur, dans ce secteur de pointe les offres d'emplois sont insatisfaites et les promotions nombreuses.

Pour Canada, Suisse, Belgique: 1, quai du Condroz - 4020 LIEGE - TOM DOM et Afrique documentation spéciale par avion.

# METIER QUI VOUS PLAIT



# Pupitreur:

Vous établirez le planning de travail et vous analyserez les programmes-tests en collaboration avec l'analyste.



# Opératrice de saisie :

Poste essentiellement féminin aux débouchés nombreux et aux promotions assurées sans aucune connaissance particulière, ce métier vous est accessible.



# CAP fonctions informatique:

Pensez à l'avenir, préparez un examen sérieux qui vous permettra d'envisager une carrière solide en informatique.



# Analyste programmeur:

Vous serez chargé de concevoir la réalisation d'un projet, responsable de l'équipe des informaticiens, vous aurez aussi un rôle de contact-client.



# Ebéniste:

Vous aimez le travail du bois et les objets anciens, vous avez le sens artistique, choisissez ce métier qui connaît un regain d'intérêt exceptionnel.



# Dessinateur en construction mécanique :

Vous serez le « trait d'union » entre les ingénieurs et le service de fabrication, ce travail d'étude laisse une large place à l'initiative.



# Monteur frigoriste:

Plus spécialement chargé du montage et du dépannage des appareils utilisés dans l'alimentation (rayon des surgelés par exemple).



# Technicien en chauffage:

Vous êtes motivé par les questions d'énergie et vous aimez le contact client. Devenez le conseiller capable de les aider à faire des économies.



# Métreur:

Technicien aux activités variées, vous travaillerez dans un grand cabinet privé ou à votre compte dans un bureau ou à l'extérieur.



# Dessinateur de maisons individuelles :

« Faire construire », voilà bien le motclè d'un couple qui a réussi. Apprenez à créer vous-même le plan des maisons, votre compétence fera votre réputation.

UNIECO FORMATION groupement d'écoles spécialisées. Etablissement privé d'enseignement par correspondance soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.



## Eleveur de chevaux :

Vous aimez la campagne, l'indépendance, vous avez la passion des chevaux, choisissez de vivre comme vous l'aimez en devenant éleveur de che-



#### Eleveur de chiens :

Vous aimez les chiens de race, spécialisez-vous dans leur élevage, pour rentabiliser un loisir ou vous créer une activité annexe très lucrative.



## Toiletteur de chiens :

Le chien fait aujourd'hui l'objet de soin particulier, c'est la fierté de son maître, les salons de toilettage se multiplient, profitez-en.



# Secrétaire assistant(e) vétérinaire :

Vous aimez les animaux, travaillez chez un vétérinaire, vous organiserez ses rendez-vous, recevrez ses clients et l'assisterez dans son travail.



# Visiteur vétérinaire :

Un métier d'avenir pour ceux qui aiment l'indépendance, le contact avec les vétérinaires et les animaux.



# Maître de chenil:

Vous voulez monter une pension pour animaux ? Pour réussir dans cette profession, faites-vous, grâce à des connaissances solides, une réputation sérieuse.



## Garde chasse:

Métier actif qui convient aux amoureux de la nature, vous protégerez la forêt, les réserves de pêche et de chasse.



#### Garde forestier:

Surveiller et entretenir la forêt, voilà votre travail, vivre au grand air d'une façon saine et naturelle voilà votre cadre de vie.



# Dessinateur de jardins:

Vous avez le sens artistique et du goût, voilà un métier en pleine expansion pour lequel les offres d'emplois sont de plus en plus nombreuses.



# Décorateur floral:

Tirez profit de vos dons artistiques en composant des décors floraux originaux. Vous pourrez vous mettre à votre compte ou travailler chez un grand fleuriste.



# Horticulteur:

Montez votre propre affaire en cultivant fleurs et légumes qui composeront la matière première des marchés de nos grandes villes.



# Technicien en agronomie tropicale :

Vous possédez le niveau du BTA ou une solide expérience en agriculture, devenez le conseiller technique des pays en voie de développement.



### Chimiste:

Vous aimez l'ambiance des laboratoires et les mathématiques. Choisissez ce métier de la recherche.

# TELE INFORMATION UNIECO

Pour obtenir très vite la documentation qui vous intéresse.

Appelez UNIECO PARIS
208 50 02

Vous gagnerez du temps et vous serez bien conseillé.

UNIECO FORMATION 3857, route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN Cédex

# **UNIECO** vous informe

- ▶ Pour la plupart des métiers cités, nous préparons également aux CAP, BP, BTS correspondants.
- Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue (Loi du 16-7-1971)



(facultatif)

# Bon pour recevoir GRATUITEMENT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT

la documentation sur le secteur qui vous intéresse.

□ M. □ Mme □ Melle			
NOM	PRENOM	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ADRESSE		 	
CODE POSTAL		 - The second	
TEL.	N. S.	 	

Indiquez ci-dessous le métier qui vous intéresse plus particulièrement

UNIECO FORMATION
3857, route de Neufchâtel - 76025 ROUEN Cédex

s.a.r.l. au capital de 60.000 F R.C. Lyon 67 B 380

NTER DNDES - F 95 HFA - STATION EXPERIMENTALE

69, rue Servient, 69003 - LYON - Tél. (78) <u>62.78.19</u>

METRO: GUICHARD, PART-DIEU

PORT: REGLEMENT A RECEPTION AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT C.C.P. 4195 33 LYON

PAIEMENT : à la commande, par chèque, mandat ou C.C.P. Envoi minimai : 50 F Contre-remboursement : moitié à la commande, plus 8 F de frais

NOUS NE POUVONS PAS COMMUNIQUER D'AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE CEUX CONTENUS DANS CETTE PUBLICITE. EN CONSEQUENCE, NOUS NE POURRONS PAS REPONDRE AU COURRIER.

# COMPOSANTS - TRANSISTORS KITS INTEGRES - EMISSION-RECEPTION

# **RIO INTERNATIONAL**



TYPE H.C. 1 2 APPAREILS EN UN **AUTORADIO** A.M. + F.M.RADIO-TELEPHONE

1º AUTORADIO:

P.O. de 540 kHz à 1605 kHz en A.M.-F.M. de 88 MHz à 108 MHz. Cadran lumineux.

O RADIO-TELEPHONE

Bande des 27 MHz en A.M. 6 canaux dont 1 équipé. Sélection des canaux Puissance antenne 3 watts. Homologué P.T.T., usage professionnel.

Livré avec micro : En option


1290 F T.T.C.

Antenne mobile

Antenne fixe. Type G.P. Livré en port dû.

175 F T.T.C. 345 F T.T.C.

# RECEPTEUR DE TRAFIC R 174

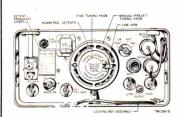

Récepteur de trafic de l'armée américaine. Appareil absolument neuf. Livré emballé en caisse «Armée»

MATERIEL PROFESSIONNEL, très hautes performances. Accord continu en 4 gammes de 1,5 MHz à 18 MHz, avec 10 fréquences préréglées à votre choix. 2 étages hautes fréquences. Accord d'antenne,

B.F.O., radio fréquence gain. Appareil entièrement blindé, conçu pour être reçu dans rack ou coffret, sans H.P. et alimentation.

Livré avec 1 jeu de lampes de rechange, schémas, petit outillage et notice technique de maintenance d'origine.

1100 F T.T.C.

En option: 1 coffret 260 F T.T.C. Livré en port dû



le dernier né de PUBLITRONIC

Un livre ou plutôt une source d'idées et de schémas originaux

# PUBLI-DECLIC

Tout amateur (ou professionnel) d'électronique y trouvera "la" petite merveille du moment. Par plaisir ou utilité, vous n'hésiterez pas à réaliser vous-même un ou plusieurs circuits.

Prix: 45 F

Envoyer votre commande et votre chèque

(+ 10 F frais de port) à **PUBLITRONIC** B.P. 48

59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

# lassistance

Monter soi-même son système d'alarme, son ordinateur complet, son matériel de radio-amateur, sa chaîne Hi-Fi...

Complexe? Peut-être. Mais HEATHKIT vous aide!

Dès l'arrivée du colis, tout est clair : pièces au grand complet, bien classées sous un étiquetage précis. Et avec les pièces, toute une documentation facile à comprendre – et qui ne laisse rien dans le flou : manuels de montage "pas à pas", plans très explicatifs. Vous avez quand même un problème? Rendez-vous dans un centre Heathkit-Assistance... ou simplement au téléphone. L'un de nos ingénieurs vous donnera ses conseils personnels.

> Le succès. Seul Heathkit garantit votre réussite. Si votre montage "résiste" un peu trop, nous le mettrons au point nous-mêmes. C'est l'Assurance-Succès!

> > Le choix. Un catalogue Heathkit, "c'est autre chose". Tous les 3 mois, 150 appareils différents sur 60 pages pleines de couleurs – et uniquement des produits de qualité professionnelle. Vous n'avez pas encore le catalogue de ce trimestre?
> >
> > Demandez-le vite!

il y a KIT



CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE:
Paris 75006: 84 bd St-Michel
Tél.: (1) 326.1897.
Lyon 69003: 204 rue Vendôme
Tél.: (7) 862.03.13.
Aix-en-Provence: 26 rue Georges Claude13290 Les Milles - Tél.: (42) 26.71.33.
Lille 59800: 48 rue de la Vignette
(Place Jacquart). Tél.: (20) 57.69.61

VIENT DE PARAÎTRE LE CATALOGUE

HEATHKIT automne hiver 81

ADRESSER CE BON :

Pour la France, à : HEATHKIT, 47, rue de la Colonie - 75013 Paris.

Pour la Belgique, à : HEATHKIT, 737/B7 chaussée d'Alsemberg - 1180 Bruxelles.

Je désire recevoir votre catalogue automne hiver 81. Je joins 2 timbres à 1,40 F pour participation aux frais.

Nom \_\_\_\_\_\_\_ Rue \_\_\_\_\_\_

Code Postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ RP-B-

# NOVOKIT

Conditions de vente. Tous nos prix sont TTC minimum 40 F. Contre remboursement 20 % d'arrhes ou règlement à la commande. Port et emballage jusqu'à 2 kg : 20 F, de 2 à 3 kg : 30 F, 3 à 5 kg : 40 F, au-delà, tarif SNCF. Pour tous renseignements, joindre un timbre. Frais de contre-remboursement : 20 F. Chèques ou mandats à l'ordre de DISTRONIC, 32, rue Louis Braille, 75012 Paris. Heures d'ouverture : mardi au samedi de 10 h à 13 h, 14 h à 18 h.

DISTRONIC: 32, rue Louis-Braille, 75012 Paris. Métro: Bel-Air - Michel Bizot. Tél. 628.54.19.



# DEPUIS 1946 LE CHOIX DES MARQUES... + LE STOCK.


# **HP et KITS HI-FI**



# KITS ELECTRONIQUES



# **MESURE**

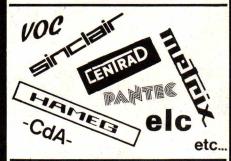

Cellules solaires. Détecteurs de métaux Witnay SRFM etc...

Composants actifs et passifs. Outillages et tous accessoires pour l'électronique et la Hi-Fi.

# TOUT POUR LA RADIO Électronique 66, cours Lafayette 69003 LYON - Tél. (7) 860.26.23

# PRENEZ VOTRE AVENIR EN MA

#### □ Electronique □ Technicien électronicien □ Monteur **ELECTRONIQUE** câbleur en électronique 🗆 Prép. aux CAP, BP, BTS Elec-Matériel d'application : Mini laboratoire, Kits électroni-Des métiers d'avenir. ques. □ Monteur dépanneur radio TV HIFI □ Technicien radio **RADIO TV HIFI** TV □ Technicien en sonorisation □ Monteur dépanneur RTV ou TV ou Radio Technicien RTV HIFI Monteur dépanneur option vidéo Technicien service aprèsvente Devenez votre propre Matériel d'application : Mini laboratoire - Ampli stéréo patron. 2 x 10 watts. □ Dépanneur électroménager □ Electricien installateur **ELECTRICITE** □ Technicien électricien □ Technicien service après-La sécurité d'un bon métier. Matériel d'application : Contrôleur universel. □ Opérateur(trice) sur ordinateur □ Opérateur(trice) de INFORMATIQUE saisie Programmeur CAP aux fonctions de l'informatique □ Analyste programmeur. Matériel d'application : Machine programmable en Des métiers bien payés et accessibles à tous. option facultative pour vos travaux pratiques. □ Mécanicien auto □ Conducteur routier □ Diéséliste □ Moniteur d'auto école □ Electricien en équipement **MECANIQUE AUTO** auto Mécanicien poids lourds. Faites de votre passion Matériel d'application : Pour les essais et les mises au un vrai métier. point des moteurs. ☐ Eleveur de chevaux ☐ Eleveur de chiens ☐ Toiletteur **NATURE - ELEVAGE** de chiens Secrétaire assistant(e) vétérinaire Visiteur vétérinaire. Redécouvrez le plaisir ☐ Garde chasse ☐ Garde forestier ☐ Technicien en agrod'une vie saine et naturelle. nomie tropicale Dessinateur de jardins. □ Dessinateur de maisons individuelles □ Dessinateur **ARTISANAT** en construction mécanique Dessinateur assistant **DESSIN TECHNIQUE** d'architecte □ Ebéniste □ Menuisier □ Monteur frigoriste Métreur. **UNIECO vous informe** Unieco Formation Groupement d'Ecoles spécialisées Etablissement privé d'Enseignement à distance soumis Pour la plupart des métiers cités, nous préparons aux CAP, BP, BTS correspondants. au contrôle pédagogique de l'Etat. • Possibilité de commencer vos études à tout moment de Avec l'accord de votre employeur, étude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue (Loi du 16 juillet 1971). Conseils téléphone (35) 71.70.27 UNIECO FORMATION 5857 Route de Neufchâtel lignes groupées 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX BON POUR UN ESSAI GRATUIT Bon pour recevoir gratuitement et sans engagement une documentation complète sur le secteur qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs. Cochez le secteur professionnel qui vous intéresse. Nom Prénom Prénom □ Electronique ☐ Radio TV HIFI □ Electricité

Pour Canada, Suisse, Belgique: 1, quai du Condroz - 4020 LIEGE - TOM DOM et Afrique documentation spéciale par avion.

(facultatifs) UNIECO FORMATION 5857 Route de Neufchâtel 3000 X - 76025 ROUEN Cédex

Age : ..... Tél. ...

Code postal Bureau distributeur

Profession

□ Informatique ☐ Mécanique auto

■ Nature - Elevage

Artisanat - Dessin technique



# PARTEZ GAGNANT AVEC UN METIER D'AVENIR



SUIVEZ LES COURS PAR CORRESPONDANCE

# Institut Electroradio



# Apprenez la théorie et la pratique, chez vous, avec du matériel ultra-moderne.

Pionnier de la Méthode Progressive, l'Institut Electroradio vous offre des cours très clairs, bien gradués, pleins de schémas et d'illustrations. Il vous offre en plus tous les composants vous permettant de monter vous-même vos propres appareils de mesure, et des matériels de qualité qui restent ensuite votre propriété.



# Un vrai laboratoire chez vous, sur votre table de travail.

L'électronique, la Hi-Fi, la télé, ça s'apprend avec un fer à souder. C'est parce qu'ils combinent harmonieusement les leçons théoriques et les travaux pratiques que les cours de l'Institut Electroradio permettent des progrès rapides, à votre rythme personnel. Et nos professeurs (tous ingénieurs) sont là pour corriger votre travail, vous aider de leurs conseils.

# Parmi nos 7 formations par correspondance, choisissez celle qui répond à vos ambitions.

Demandez notre documentation gratuite et vous recevrez notre brochure générale avec le plan détaillé du cours qui vous intéresse :

- Electronique générale
- Micro-électronique Electro Technique
- Hi-Fi, Stéréo, Sonorisation Oscilloscope
  TV noir et couleur Informatique (logiciel)
- Sans aucune obligation, vous découvrirez tous les appareils que vous monterez chez vous, grâce à nos composants de type professionnel. Et vous pourrez commencer à songer aux carrières passionnantes et bien payées qui sont prêtes à vous accueillir demain!

# Institut electroradio

(Enseignement privé par correspondance) 26 rue Boileau, 75016 Paris



# Décidez de réussir votre carrière!

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez solgneusement ce bon et renvoyez-le a l'institut Electron	adio.

Nom	Prénom	Age
Adresse		
Code postalVi	lle	ū

désire recevoir gratuitement et sans engagement le programme détaillé du cours qui m'intéresse :

🗌 Electronique générale 🗌 Electrotechnique 🗌 TV noir et couleur 🔛 Micro-électronique 🔲 Hi-Fi, stéréo 🗌 Oscilloscope 🔲 Informatique



# Editions Techniques et Scientifiques Françaises


# REALISEZ les 2 MAQUETTES d'étude PAS à PAS



A.VILLARD et M. MIAUX

Un microprocesseur

PAS à PAS

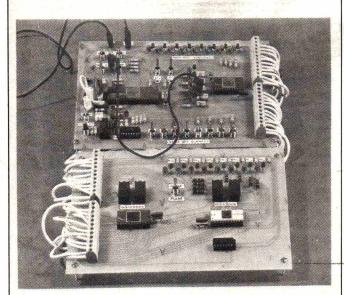

Editions Techniques et Scientifiques Françaises

# Conseillé par

# **MICRO SYSTEMES**

de mai / juin 1981 .

«Un microprocesseur pas à pas» tire une grande part de son originalité de son caractère pédagogique. Les auteurs proposent une formation très progressive au microprocesseur permettant son libre accès à l'électronicien de l'industrie, l'étudiant ou l'amateur éclairé. On appréciera le nombre d'applications développées contribuant à la bonne compréhension des différentes techniques décrites.

- Vous êtes enseignant dans un collège, un lycée technique, un IUT.
- Vous faites partie d'un club microprocesseur.
- Vous êtes industriel et devez commander un automatisme.

# REALISEZ les 2 MAQUETTES d'étude PAS à PAS

Vous pourrez vous initier à la programmation, programmer votre projet, votre utilisation spécifique.

Votre revendeur pourra se procurer les composants essentiels chez R.E.A., 9, rue Ernest-Cognacq, 92301 Levallois-Perret. Tél.: 758.11.11.

Les 2 CIRCUITS IMPRIMES, étamés et percés, pourront vous être fournis par la Société IMPRELEC. Le Villard, 74550 Perrignier, au PRIX DE 100 F + 5 F de port.


# Principaux chapitres

- Les mémoires.
- Automate programmable simple et composé.
- Notion de processeur.
- Structure du microprocesseur.
- Les constructions du Cosmac, CDP 1802.
- Conception d'une maquette d'étude.
- Réalisation pratique des maquettes A et B.
- Etude en pas à pas d'un programme élémentaire.
- Branchement inconditionnel et conditionnel.
- Sous-programmes.
- Entrée et sortie.
- Interrupteur.
- Introduction de données.
- Affichage numérique.
- Conversion numérique ↔ analogique.

En vente à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10.

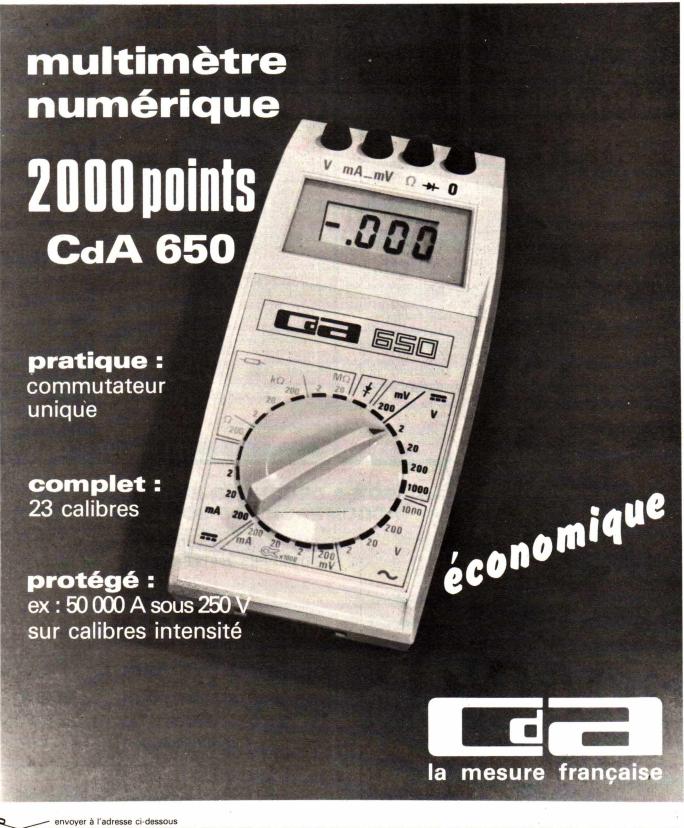A. Villard et M. Miaux.

359 pages, format  $21 \times 15$  cm. Prix: 97  $F \bullet$  Franco:  $120 F \bullet$  Editions Techniques et Scientifiques Françaises, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.



CdA - 52, rue Leibnitz - 75018 PARIS - Tél. (	1) 627 52 50	 	 	
Monsieur	Société		 	
Adresse		 	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
désire recevoir : une documentation  une offre  souhaite recevoir gracieusement un Mémento 81	sur le CdA 650			

# PA.....petites annonces

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou demande de renseignements inter-lecteurs.

Ce service est offert gratuitement une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue).

Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire.

Vends oscillo Hameg 312 2x20 MH2 + sondes, 2 000 F. Générateur Voc 3 BF, 800 F, état neuf. Leroux J.-P., 1, rue Petion, 75011 Paris. Tél. 367.82.58 après 18 h.

Vends Cours Eurelec radio stéréo à transistors, complet théorie + pratique. Tél. 84.07.48.

Vends châssis TV couleur neuf, 600 F. Platine chroma, 100 F. Tube PIL, 56 cm, 600 F L'ensemble pour moniteur TV couleur complet 1 300 F. Ordinateur MK 14, 400 F. 2 HP voiture 25 W, 100 F. RX FM 68-88 MH2Z, 180 F. TX 22 CX FM + TOS mètre + Coax 11 MM + ant. 1 100 F. Magnétoscope Juc du 12-9, 6 300 F. Rens. env. timbrée. Langlois, 96, rue des Fusillés, 55100 Verdun. Tél. (29) 86.21.16 dimanche

Vends micro-ordinateur Sinclair ZX80 + Rom Basic 8 k + 16 k Ram. Le tout 1 400 F. Tél. 668,31,34.

Vends cause retraite fonds radio électricité ménager télévision. Magasin 50 m2, sol 50 m2, situé tour Eiffe∜Grenelle. Grande vitrine, immeuble neuf, bon chiffre d'affaires. Gillet. Tél. 734.67.44.

Cherche pers. sympa ayant réal. 225 turbo avec succès pouvant communiquer mesures pour dépan. Tél. (22) 86.60.62 le week-end. Merci.

Vends télécommande par téléphone proto, 4 canaux, 2 sens. Prix 2 500 F. Rens. A. Levasseur. Tél. (32) 41.06.66 soir. Vends détecteur de radioactivité portable. Etanche. Etalonne, garanti. Livré complet. Val. 2 500 F. Vendu contre remb. 450 F port compris. Boismoreau, Liez, 85420 Maillezais.

Vds oscil. Hewlet Packard 150. av tiroir 151 A. DC 10 MHZ, 5 mV/50 V/cm. BT 15 ø.o. 1 ys + schéma, 1 500 F. Oscil. CRC OC 540 K, 700 F. mVmètre Phil, GM 6014, 1 KHz 30 MHz, 600 F. Géné BF, 2 HP 206 A, 20 000 Hz, 500 F. Fréq./période mètre, HP 522 B, 500 F. M. Lecat, Mesnil-Saint-Nicaise, 80190 Nesle. tél. (3( 946.96.93 (bur.). (22) 88.32.27 (sam. seul.).

Cherche professeur pour 3 heures soir par semaine payantes sur micro-processeur 6800. Répondre au journal qui transmettra. Vends osc. 2  $\mathbf{T}$  30 MHz CRC, 1 200 F. 2  $\times$  500 KHz Dumont, 800 F, aliment. 0-400 V, 200 F, volt. élec. Philips aà tubes 6012 et 6020, 300 F les 2 paies HP Audax 21  $\times$  32 70 W, 500 F. Watt-mètre Gradio, 50 F. M. Louvradoux. Tél. 844.03.04, jusqu'à 22 h.

Recherche conseils et documentation pour débuter en informatique ainsi qu'en vidéo. Ecrire à Michel Pimont, Saint-Antoine, 38160 Saint-Marcellin.

Vends RX Atlas 5 bandes SSB-LSB USB, 3, 5, 7, 14, 21, 28 MCS tout transis. S-mètre parfait état, alim. incorp. 12-220 volts. Prix 1 300 F ou échange contre Tranceiver CB même valeur. Faire offre à P. Ramadier, Souge, 36500 Buzançais. Tél. (16.54) 35.85.21.



# BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL.: 200.33.05


NOM	PRÉNOM
ADRESSE	

TEXTE DE L'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE


\* ENTRE CHAQUE MOT.

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte.

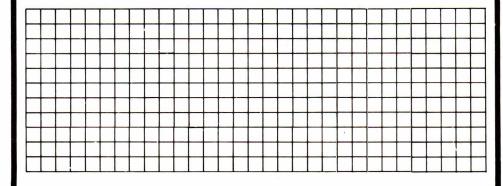TARIF: 12 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces.





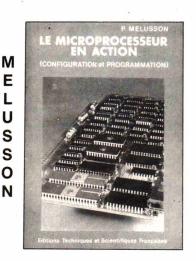

# LE MICROPROCESSEUR EN ACTION

Après un ouvrage de pure initiation au microprocesseur, à la portée de tous, le spécialiste qu'est P. Melusson, propose ici une introduction pratique et simple à son emploi, artiticulé autour d'un type « monobit ». Pour faciliter la compréhension, il propose une série de manipulations sur une « carte » réalisable par l'amateur sans trop de difficultés.

152 pages, format 15 x 21. PRIX: 50 F



# S.M.V.

26 rue Dagorno 75012 Paris

ALARMES ELECTRONIQUES.

854 49 80

## DETECTEURS

A utiliser avec la centrale modèle 105 (séparément ou ensemble)

Contact de choc
 Radar hyperfréquence..
 Modèle 200
 Portée 10-12 m.
 Fréquence 9,9 GHz.
 Traverse cloisons minces et vitres.

VENTE PAR CORRESPONDANCE frais de port en sus : 50 F. CREDIT POSSIBLE.

CATALOGUE, DEVIS OU DEMONSTRATION GRATUITS SUR DEMANDE. CONDITIONS SPECIALES PROFESSIONNELS. ETUDES D'INSTALLATION.

Renseignements:

7, rue E.-Beaulieu, 93110 Rosny-sous-Bois. Tél. 854.49.80

LORSQUE VOUS
VOUS ADRESSEZ
A NOS
ANNONCEURS,
RECOMMANDEZVOUS DE

# **RADIO-PLANS**

vous n'en serez que mieux servis



TOUS LES MOIS EN VENTE PARTOUT



CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

# TOUS LES RELAIS RADIO-RELAIS 18, RUE CROZATIER 75012 PARIS Tél. 344.44.50

R.E.R. - GARE DE LYON



Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

- C'est plus simple,
  - plus pratique,
  - plus économique.

C'est plus simple

- un seul geste, en une seule fois,
- remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

- chez vous!
- dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
- sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
- asans avoir besoin de se déplacer.

# COMMENT

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

- en la retournant à: RADIO PLANS 2 à 12, rue de Bellevue 75940 PARIS Cédex 19
- ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel.

Mettre une X dans les cases ci-dessous et ci-contre correspondantes:

- Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de .....
- Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de ...... Frs par:

- ☐ chèque postal, sans n° de CCP Chèque bancaire,
- mandat-lettre
- à l'ordre de: RADIO PLANS

**COMBIEN?** 

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an  $\square$  75,00 F

France 1 an □115,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'	inscrire qu'u	ine lettre	par case	. Laisser	une case ent	re deux m	ots. Merci.
Nom, Prénom (attention: pr	rière d'indiq	uer en pr	emier lie	u le nom	suivi du pré	nom)	
Complément d'adresse (Résidence, Chez	M., Bâtiment, E	Escalier, etc	.)			4	
N° et Rue ou Lieu-Dit							
Code Postal	Ville				IN I		ana



Spécial Electricien 2200 Ω/V:30 A

5 Cal = 3 V à 600 V 4 Cal = 30 V à 600 V

4 Cal = 0.3 A à 30 A

1 Cal Ω5 Ωà5 k Ω

Protection fusible et

semi-conducteur

**396F TTC** 

5 Cal = 60 mA à 30 A

# Unimer 1

Amplificateur incorporé Protection par fusible et semi-conducteur 9 Cal = et ≈ 0,1 à 1000 V 7 Cal = et  $\simeq 5 \mu A \grave{a} 5 A$ 5 Cal  $\Omega$  de 1  $\Omega$  à 20 M  $\Omega$ Cal dB - 10 à + 10 dB

**517F TTC** 

20000 Ω/V Continu 4000  $\Omega/V$  alternatif

9 Cal = 0,1 V à 2000 V 5 Cal ≈ 2,5 V à 1000 V  $6 \text{ Cal} = 50 \, \mu \, \text{A} \, \text{à} \, 5 \, \text{A}$ 5 Cal = 250 μ A à 2,5 A 5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω 2 Cal μ F 100 pF à 50 μ F 1 Cal dB - 10 à + 22 dB Protection fusible et semi conducteur

**335F TTC** 



# Us 6 a

Complet avec boîtier et cordons de mesure 7 Cal = 0,1 V à 1000 V 5 Cal ≈ 2 à 1000 V 6 Cal ≈ 50 µ A à 5 A 1 Cal = 250 μ A 5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω 2 Cal μ F 100 pF à 150 μ F 2 Cal HZ 0 à 5000 HZ 1 Cal dB - 10 à + 22 dB Protection par semi-conducteur

**247F TTC** 

# l'ransistor

Mesure: le gain du transistor PNP ou NPN (2 gammes), le courant résiduel collecteur émetteur, quel que soit le modèle.

Teste: les diodes GE et SI.

**364F TTC** 



# Sirenes



# Pinces ampèremètriques



# 315 F TTC

3 Calibres ampèremètre

10-50-250 A

2 Calibres voltmètre

300-600 V

1 Calibre ohmmètre 300 Ω

# MG 28 2 appareils



3 Calibres ampèrer = 0,5, 10, 100 mA 3 Calibres voltmètre = 50 - 250 - 500 V

6 Calibres ampèremètr 5, 15, 50 ; 100 -250 - 500 A

3 Calibres ohmmètre × 10 Ω × 100 Ω × 1 K Ω

3 Calibres voltmètre ≈ 50 - 250 - 500 V

Digimer 10

17 Calibres. Impédance 10 M  $\Omega$ 

Tension continue 200 m V à 2000 V

Courant cont. et alt. 20 µ A à 2 A

Précision ± 0,5% ± 1 Digit.

Tension alternative 200 m V à 1000 V

3000 Points de Mesure

Ohmètre 200  $\Omega$  20 M  $\Omega$ 

Code postal: .....

\* avec accus.

850 F TTC

**66 F TTC** 

Alimentation secteur

Je désire recevoir une documentation, contre 2.80 F en timbres, sur Les contrôleurs universels Les pinces ampèremètriques Les sirènes Les coffrets Ainsi que la liste des

distributeurs régionaux

Demandez à votre revendeur nos autres produits: coffrets vu-mètres radiateurs résistances potentiomètres etc...

1981/1982 catalogue Nouveau composants pages de 56 vente par électroniques en chèque correspondance contre de 10 francs.

# MEDELOR SA Tartaras 42800 RIVE DE

Tél: (77) 75 80 56

# Extrait de nos tarifs :

	condensateurs chimiques axiaux 470MF/2514.00
20	supports CI 2x4 broches 14.00
10	supports CI 2x7 broches
10	supports CI 2x8 broches 13.00
10	supports CI 2x12 broches 15.00
10	supports CI 2x20 broches 18.00
10	triacs 8A/400V boitier isolé 36.50
1	transistor HT. BUX37 28.80
1	moteur 30Vcc/20Watts - 2 arbres 6mm 39.00
	Port forfaitaire: 11.00 francs
	Remise 10% pour commande de 400.00 francs+
	Matériel disponible aux établissements

DEGARAT 110 gde rue de la Guillotière 69007 LYON

# RÉPERTOIRE **DES ANNONCEURS**

Acer Composants13
Blue Sound13
B.H. Electronique10-11
C.D.A108
Centre Electronique Sud93
Cibot IV Couv.
Compokit96-97
Comptoir Compos électr93
Comptoir Languedoc66-67
Le Dépôt Electr65
Distronic105
Dynax Electr46-47
Ecole Centrale39
Electro Kit17
Electronique Avirex94
Electrome90
E.S.M9
E.T.N99
Eurelec4-8-24-45
Europe Electr99
Fanatronic20-21
Haut-Parleur95
Heathkit103
Hifi106
Institut Electro Radio107
Institut Privé d'Informat.
et de gestion23
Iskra113
Inter Ondes102
Klistohko 68

Lextronic	68
Librairie Parisienne	
de la Radio	.109-111
Loisitec	
Medelor	113
Mabel	
Magnétic	16
Métrix	114
Micro-Systèmes	III Couv.
Montparnasse Cpts	14-15
Office du Kit	78
Oppermann	93
Pantec	51
Pentasonic	5-6-7
Publitronic	102
Radio Champerret	10-11
Radio-Relais	111
Reboul (Ets)	39
Reuilly Composants	14-15
Roche	
Siceront	
Silicone Vallée	
Slora	
S.M.V	
Soamet	
Sogeform	
Sonerel	
Tout pour la Radio	
Unieco12-100-	-101-104



Ils sont quatre. Quatre multimètres numériques pour tous les usages, adaptés à tous les prix. On les appelle déjà les quatre as, parce qu'ils offrent de nombreuses fonctions nouvelles (décibel, température, crête, fréquence, beeper, diode, continuité), parce qu'ils sont légers, faciles à manipuler, parce que ce sont des as du design : prise en main, stabilité, facilité de lecture par écran incliné. Parce que, pourquoi pas, ils sont beaux.

Avec quatre appareils, on peut sélectionner les performances les mieux adaptées à l'utilisation, comme le nombre de points (2.000 ou 20.000) ou la précision (jusqu'à 0,05%) ou RMS et valeur moyenne. Les quatre multimètres numériques METRIX ont plein d'idées

nouvelles, changent d'allure et sont à la pointe de l'innovation.

Avec METRIX, les multimètres numériques sont en pleine forme.

ITT Composants et Instruments

Division Instruments Metrix Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 F74010 Annecy Cedex Tél. (50) 528102 - Télex 385131

Agence de Paris 157, rue des Blains - BP 124 F 92220 Bagneux Cedex Tél. 664 84 00 - Télex 202 702

melcix.

Metrix, la puissance industrielle au service de la mesure.

# **OUS VOUS PARLONS** D'UN MONDE NOUVEAU ISSU DU PROGRES TECHNOLOGIQUE...

Pour vous, l'électronique et l'informatique se sont données rendez-vous dans MICRO-SYSTÈMES.

Première revue française d'initiation et de développement à la

micro-informatique, MICRO-SYSTÈMES est plus qu'un magazine d'informations; c'est un véritable outil de formation destiné à actualiser vos connaissances.

Avec l'apparition des microprocesseurs et des micro-ordina-teurs, il est important de rester à l'écoute du changement.

C'est pourquoi MICRO-SYSTEMES présente pour chaque numéro un ensemble d'articles rédigés par dés noms prestigieux du monde de la micro-informatique.

Pour vous en convaincre, lisez plutôt notre numéro de Septembre-Octobre.

Au sommaire:

Réalisez: Un carillon de porte à microprocesseur aux caractéristiques étonnantes.

**Initiation:** Le microprocesseur et son environnement : La commande d'un convertisseur analogique/numérique par microprocesseur.

Les systèmes informatiques des années 80: Plus de 50 pages pour vous aider à choisir votre micro-ordinateur.

Composants: Les circuits "CCD": de la cellule élémentaire à la véritable caméra de télévision... Un dossier complet sur les registres à transfert de charges.


Le sérieux d'un journal au service d'une technique.

En vente chez tous les marchands de journaux.

L'intelligence artificielle: Les mecanismes de réflexion d'un ordinateur "intelligent". **Télématique:** Les reseaux: Transpac, Euronet...

Basic et Mathématiques: La FFT (Fast Fourier Transform). Un programme Basic vous introduirg au cœur du traitement du

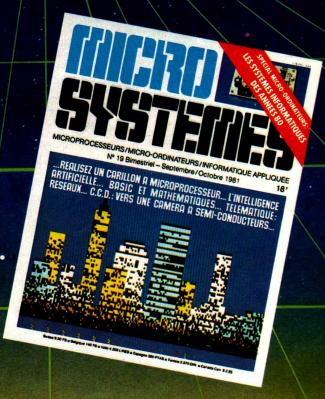et, bien sûr nos rubriques habituelles...



# · CIBOT·CIBOT·CIBOT·CIBOT·CIBOT·

#### **ALARMES ELECTRONIQUES**

TOUS LES ACCESSOIRES disponibles



12 V, 1 A Bruit 108 à 1 m.



Sirène mod. 12 V. 0.75 A




180 F SM 125 220 V alt. 0.7 A. 180 F

SE 12 SP. Haut-parleur chambre de compr. 8 oh SE 12 SP. Prix ..... 70 F BE 120



70 dB à 13 F

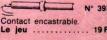









Ensemble complet avec accu 12 V incorp sur le secteur 220 V

Permet de protéger 8 points avec possibilité d'expansion. - Centrale CT 01 - Batterie 12 V, 1,8 A - Sirène SM 122 (108 dB à 1 m) 3 contacts de choc nº 110 - 5 contacts de ouvrantes nº 394. parties

L'ensemble complet avec clé de sécurité Centrale CT 04 ..... 2 394 F Batteries au plomb

à liquide gélifié 6 V, 1,2 A 85 F 12 V, 1,9 A 146 F 12 V, 6 A 226 F 12 V, 24 A 720 F





0

Sirène avec chambre de compression et circuit électronique

20 m 1 425 F

lé. Aliment. 12 Vcc. Puissance extraordi-Modulation insupportable, 130 dB à 1 m

# RADIO-TEL EPHONES



20 transist. - 10 diodes 1 thermist. - 1 circ. int. 5 watts - 6 canaux Appel sélectif intégre.

Station de base « Num-ber one » - Utilisation per one - Utilisation professionnelle 22 transist. - 16 diodes 2 circuits intégrés 5 watts - 6 canaux AV. apper sélectif intégral et alim. 220 V Prix avec 1 canal

BELSON TS 210

1 W, 27 MHz, 2 canaux dont un équipé. Réglage automatique de la puissance de réception, 12 transistors. Portée (non garanse) Portée (non garan-tie) jusuq'à 6 km suivant conditions climatiques et ter-rain. Peut-être La paire . . 1 180 F

# ELPHORA-PACE **BI 155** Antenne

courte et flexible Alim. 12 volts par batteries rechargeables

Economiseur de batterie 14 transistors, 5 diodes, 2 varistors

La paire, avec batteries cad/ ni et chargeur et 1 canal équipé ...... 2 290 F

POUR TOIT D'IMMEUBLE ET STATION DE BASE :

EP 227. 1/2 onde. Gain 4 dB Longue portée . . . . 567 F BS 25 P. Super Pro . . 366 F

CABLES 50 12 POUR ANTENNES D'EMISSION KX 15. 0 6 mm. Le mètre 

MICROS POUR EMISSIONS DM 501 (mobile) . . . . 83 F ELP 601. Modèle de table dy namique avec préampli.

ANTIPARASITES
NB 2. Pour alternateur voiture ROTOR-BEAM

# Nº 8016. De luxe .... ANTENNES SPECIALES

FLEX. Remplace l'antenne télescopique de tous les por-

#### C.B.

# POUR VOITURES

SB 27.1 m av. self ... 164 F MA 28. Antenne spéciale marine en fibre de verre avec ORIONE. 27 MHz avec fixation gouttière 202 F PEGAZO. 27 MHz 5 dB. Gain. Fixe. 4 brins 189 F ANTARES. 27 MHz. 7 dB. Fixe. Petit modèle 4 bri EP 890, 40 MHz, mobile EP 443 G. 40 MHz, base

**PHILIPS** CB. 22 canaux règlementa res SCOOPER CB

FC-22, 22 canaux mentaires régle-

FILTRE TV

ALIMENTATIONS POUR CB AL 785. 12 V. 5 A

**DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE JANVIER 1981** 182 pages abondamment illustrées de COMPOSANTS ELECTRONIQUES, PIECES DETACHEES et APPAREILS DE MESURES (contre 20 F)

# BON A DÉCOUPER (ou à recopier)

et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII) Nom ..... Prénom .....

Adresse Code postal ..... Ville .....

**Tél. : 346.63.76 (lignes groupées)** Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER

# TOUS LES KITS R.P.

Ces KITS, particulièrement recommandés sont livrés complets avec les Circuits Imprimés

EL 401 A. Poule électronique 90 F
EL 401 B. Tablette de mixage (adapta-
teur) sans coffret 80 F
EL 401 C. Tablette de mixage (adapta-
teur) sans coffret 80 F
EL 401 D. Booster 2 × 20 W (avec
coffret)
EL 401 E. Transmetteur téléphonique
d'alarmes 250 F
EL 401 F. Antivol auto 85 F
EL 401 J. Jeu de boules 170 F
EL 402 A. Micro-émetteur HF . 240 F
EL 402 B. Micro HF, Hi-Fi 78 F
EL 402 D. Antivol : plat. centrale 250 F
EL 402 E. Antivol : plat. alarme 230 F
EL 402 F. Antivol : platine chargeur
(sans accu) 130 F

EL 402 H. Amplificateur 2 × 30 W. voies (sans coffret). EL 402 J. Alarme antivol bateau 320 F EL 402 L. Alim. sect. protégee . 180 F EL 402 M. Timer à usomètre . . 100 F EL 403 A. The musical box . . . 300 F EL 403 B. Ampli turbo 2 × 25 W complet avec châssis 1 800 F EL 403 C. Sonomètre 120 F EL 404 A. Poussin électronique 120 F EL 404 B. Course auto ou moto 120 F EL 404 C. Train à vapeur EL 404 D. Thermost. électron. EL 404 E. Capacimètre 520 F EL 404 F. Régulateur pour fer à sou EL 404 G. Répondeur téléphon.

EL 405 A. Circuit détection EL 405 B. Générateur SOS . . . 2 EL 405 C. Préampli antenne CB EL 405 D. Bruiteur de science 270 F 45 F tion EL 405 E. Mödule tir/moteur. 130 F 130 F 545 F EL 405 H. Feux de bois électron 95 F EL 406 A. Carillon 3 notes EL 406/B/C/D. Egal. de fréq EL 406 E. Alimentation CB, 5 A 540 F EL 406 F. Alimentation CB, 10 A 700 F EL 406 I. Analyseur de spectre 860 F

# UN CHOIX FANTASTIQUE D'APPAREILS DE MESURE OSCILLOSCOPES

HM 412/5 Double trace 20 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 nS. Re-

1/10 3 790 F

#### HAMEG

HM 307/3 Simple trace 10 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Base de temps 0,2S à 0,5 μS. Testeur de com

cordon 1 740 F

CS 1560
Double trace 15 MHz, sensib. 10 mV/div. Entrée différentielle.

1/10 ... 3 700 F

D 1016 A

20 V/div. Balay. 0,2 S à 0,2 μS/div. Temps

à 0,2 µS/div. Temps de montée 40 nS en

sondes

METRIX

× 20 MHz. 1 mV à

Avec 2 sondes

TELEQUIPMENT

TRIO

# ANTENNES CB

**OX 734** 2 × 40 MHz. Ligne à retard 2 mV/Div. Deuxième base de temps retardée

S'intercale dans le cordon d'antenne TV et élimine les interférences CB . . . . . 56 F

VOC

PS 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

roprocesseur, mémoires. 256 F Panne de rechange 15 I Panne longue ou panne fine 24 I T 3000 (TEMTRONIC) 24 V/50 W 472 F 1<sup>er</sup> fer électron, à températ, réglable façon continue entre 200 et 400 °C Bloc alimentation et support

Panne de rechange longue durée 18 F

**HARP** 

« PC 1211 » Ordinateur de poche



Utilise le langage BASIC. Traite des calculs complexes. Affichage avec matrice à points jusqu'à 24 chiffres avec affichage flottant. Capacité de programme 1424 pas. 26 mémoires 

Avec interface post.

1 350 F

Avec interface comprenant une
imprimante et prise pour enregis2 076 F

# **HM** 705

HM 812/2 Double trace 50 MHz à mémoire analogi-que, 5 mV à 20 V/div. (Prévoir délai) 70 MHz. 2 mV à 20 Vcc/cm. Vitesse balayage 15 à 50 nS/ cm et 5 nS/cm avec expansion X 10. Lignera retard. avec sonder

 $2 \times 10$  MHz. 1 mV à 20 V/div. Balay. 0,2 S à 0,2  $\mu$ S. Temps de

à 0,2 µS. Temps de montée 40 nS en X5

2 × 10 MHz Portatil

Batteries rechargea-bles. Sensib. 10 mV. Temps de montée

Prix ... 9 700 F

3 890 F

Balayage retardé avec 2º déclenchement. Avec sonde (stock + 1/10 16 150 F

2 × 15 MHz. 5 mV à

20 V/div. Balay. 0,2 S a 0,2 µS/div. Temps

de montée 40 nS er

774 D 2 × 15 MHz. Sensibilité 5 mV. Ba-layage 1 µS à 5 mS/

4 900 F

2 400 F

+ 1/10 6 270 F

Prix

CENTRAD

#### TELEOUIPMENT D 1010

2 × 10 MHz. 5 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S à 0,2 µS/div. Temps de montée : 30 nS en X5. Avec 2

2 × 10 MHz. A mémoire. Sensib. 1 mV. Balayage 2 S à 100 nS. Temps de

Prix . 12 000 F

OX 713 C

montée 35 nS

Fonction X-Y

Avec 2 sondes

Nouveau!

**HM 203** 

(prévoir délai) Double trace 20 MHz

5 mV à 20 V/cm. Montée 17.5 nS. L 285 × H 145 × P 380. Avec sonde

2 790 F

6 700 F

Double trace 30 MHz Sensib, 2 mV/cm, Re tard de balayage Post-accel 6 kV.

Sonde

sondes

Prix

 $2 \times 25$  MHz. 1 mV à 50 V/cm. Double base de temps. Temps de montée 14 nS. Rétard

X5. TV ligne et trame. balayage. 10 KV

6 600 F 9 580 F

(Voir article dans Radio-Plans de

DES PRIX

PROMOTION Fers spéciaux par

ticulièrement indi

mai 81)

Prix ... 7 620

Toute la gamme

OX 712 C Double trace 15 MHz. Post-accél. 3 kV. Sensibilité 1 mV. et soustraction

WELLER

4 500

Double trace 10 MHz Sensibilité 10 mV Temps de montée 23 nS. Fonction X-Y

Prix ... 4 170 F

SC 110 Simple trace 10 MHz. Idéal pour dépanneur TV. Alim. par piles.

2 280 F

SINCLAIR

ELC SC 754 Portable. Mono 12 MHz, 5 mV. Poids

3,5 kg. Avec 1 700 F SD 742

Sonde combinée

3 pos. 1/1 0 et 1/10 . 190 F

# SIEMENS

**ALLUMAGE ELECTRONIQUE** 

ALLUMAGE ELECTHORIQUE

«SRP 2000 »

Appareil simple hable et miniaturisé, à
monter vous-même, en quelques instants sur votre véhicule. Plusieurs
avantages: • Dès le contact, mis,
l'étincelle jaillit : démarrage amélioré
• le moteur à tout régime tourne plus
souplement • Très faible, le courant
traversant le Très faible, le courant traversant les rupteurs n'use pas les

chement: transistor Darlington, triple diffusion. Courant: 4 A • Vitesse jusqu'à 500 Kc/s • Durée de l'étincelle (typiquement): 200 μs. Livré avec 3 fils (blanc, bleu, rouge) de 70 cm, 3 fils (blanc, bleu, rouge) de 70 cm, 1 fil noir de 15 cm. Garantie 1 AN.

avec mode d'emploi très clair 199 F

CHOIX ENORME DE MACHINES A CALCULER (demander le tarif)

INITIATION A LA TECHNIQUE MICROP

25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21 TOULOUSE

> Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption sauf dimanche et lundi matin