

RADIOPLANS

ELECTRONIQUE *Loisirs*

N°441 Août 1984

13 f

Un noise gate pour la sono

Applications du TDA 7000

Le AC DISCO préamplificateur pour discothèques et radios

Thermométrie (fin)

Le « jeu de la vie »

Technologie des transformateurs toriques




T 2438 - 441 - 13,00 F

Belgique: 97 FB - Suisse: 4 FS - Canada \$: 2 - Espagne: 220 Pesetas - Tunisie: 1,38 Dinar



COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES

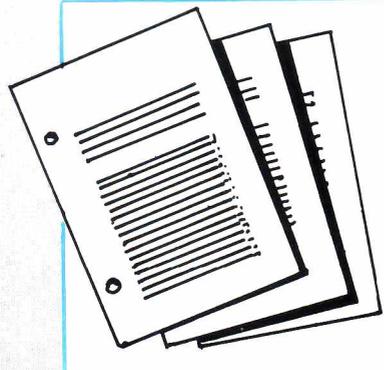OFFRE SPÉCIALE DE SOUSCRIPTION :
295 F franco (350 F à parution en septembre)



Géniales, les mises à jour

Tous vos montages électroniques sont dans un classeur avec des feuillets mobiles. C'est tout de suite plus facile à manipuler. Et surtout, un simple geste suffit pour insérer vos mises à jour (prix franco : 150 F). 4 fois par an, elles vous feront découvrir de nouveaux modèles de réalisations et tous les nouveaux produits sortis sur le marché.

- micro-informatique ● jeux électroniques ● instruments de musique ● son, vidéo, photo ● télécommandes, alarmes ● appareils de mesure et de contrôle, etc.

240 pages de montages testés

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, **ÇA MARCHE !**

Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent ce que cela veut dire.

Comment construire vous-même...

Une chaîne hi-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-ORDINATEUR ! (Et aussi comment détecter les pannes... et les réparer !)

20 % de théorie, 80 % de montages, et aussi...

- les conseils et les tours de main de professionnels
- un lexique technique français-anglais
- toutes les dispositions légales à respecter.

Format 21 x 29,7!

BON DE COMMANDE

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éloi, 75012 Paris — Tél. (1) 307.60.50

OUI, je commande aujourd'hui même COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES et bénéficie de votre offre spéciale de souscription : 295 F Franco au lieu de 350 F.

Nom Prénom Date

Adresse Signature

..... Tél.

Je joins mon règlement de 295 F, je recevrai automatiquement les mises à jour (4 fois par an au prix de 150 F franco TTC la mise à jour). Je pourrai interrompre ce service sur simple demande.



ROCHE

200, avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h15 à 19h

SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 8 ANS

+ de 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN ET GARANTIS 1 AN

NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC = avec boîtier)

EXPEDITIONS RAPIDES (P et T) sous 2 jours ouvrables du matériel disponible en stock. Commande minimum : 40 F + port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envoi en recommandé : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre-remboursement (France métropolitaine uniquement) : recommandé + taxe : 38 F. DOM-TOM et étranger : règlement joint à la commande + port Rôde : (sauf en recommandé : les marchandises voyagent toujours à vos risques et périls).

28 NOUVEAUX KITS DISPONIBLES

- PL 71 Chenillard 8 voies 2048 programmes + signalisation LED S - P 8 x 1200 W 100 F
- PL 36 Télérupteur sortie sur relais AL 9 volts 80 F
- PL 78 Antivol de villa. 1 ent. temporisée + 2 instant 260 F
- Sortie sur relais temporisée AL 12V
- PL 76 Allumage électronique à décharge capacitive 140 F
- PL 66 Alimentation réglable 3 à 24V/2A Avec Transfo Affichage digital des Volts et Ampères 250 F
- PL 75 Variateur de Vitesse pour perceuse 220V/1000W anti-parasite 80 F
- PL 44 Base de temps 50 Hz à quartz AL 9V 75 F
- PL 80 Sirène américaine réglable 10W/6 s AL 12V 80 F
- 20b2 Equalizer stereo 10 voies Avec Potent 625.70 F
- PL 62 Vu-mètre stéréo à leds pour 1 à 100W 114 F
- KP 26 Compteur tours digital à 9900 Tr/mn 2 Afficheurs 100 F
- 380 F KP 32 Temporisateur digital 1 à 40 mn Affichage heures et minutes Sortie sur buzzer ou relais AL 9V 100 F
- EL 203 Sifflet automatique à 4 mémoires AL 12V 260 F
- OK 52 Sifflet automatique pour train elect 74 F
- OK 53 Sifflet à vapeur pour locomotive 123 F
- OK 77 Bloc système pour train électrique 125 F
- OK 155 Variateur de Vitesse pour train électrique 124 F
- EL 209 Alimentation à découpage 3 à 30V/3A 210 F
- EL 51 Géné Signaux carrés 1 Hz à 2 MHz, 6 gammes 80 F
- EL 174 Traqueur de courbes pour oscilloscope 185 F
- 75 F Pour Visualiser Transistors, effet champs, diodes etc 185 F
- UK 46 Signal tracer portable 5 10mV LC 625.70 F
- 595 F AL 9V Fréq 100 K à 500 MHz Z 80 625.70 F
- 80 F EL 118 Précoupe Table Mixage pour casque 114 F

- NOUVEAU : DISPONIBLES EN MAGASIN LES KITS «JOKIT» ELECTRONIQUE
- FM 108S. Tuner FM stéréo à PLL, avec AFC, LED et contrôle Varicap-LC 289.90 F
 - AS 26. Ampli hifi stéréo 2 x 6 W efficaces avec coffret 181.90 F
 - MHF 95. Micro HF-FM réglable 87-108 MHz, portée 100 m, idéal pour animation 78.30 F
 - EFM 2 W. Emetteur FM 2 watts, 87-110 MHz, AL : 9-12 V. Puissance 2-3 watts 97.90 F
 - DIGECHE 64 K. Chambre d'écho digitale avec mémoire 64K, réglages : volume, durée, temps et mélange écho. Livré avec coffret sérigraphie noir. AL : 12 V 677 F
 - RUS 5M. Radar à ultra-sons pour pièce ou auto, couverture 30 m, alim : 9 à 15 V, sorties sur bornier, entrée et sortie temporisées à 20 s, complet avec coffret 236 F

NOUVELLE GAMME 1984 240 SUPER-LOTS

QUALITE ET PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE

Tous nos super-lots sont exposés en magasin pour votre contrôle de la qualité et des prix FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES

- RESISTANCES 1/2 watt. Tolérance 5 %
- № 100 : les 20 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 M Ω. 10 par valeur. Les 200 résistances 36,00 F
 - RESISTANCES 1/4 de watt. Tolérance 5 %
 - № 150 : les 16 principales valeurs vendues en magasin de 10 Ω à 1 M Ω. 10 par valeur. Les 160 résistances 28,00 F
 - CONDENSATEURS CERAMIQUE Isolation 50 volts
 - № 200 : les 10 principales valeurs vendues en magasin de 10 pF à 820 pF. 10 par valeur. Les 100 condensateurs 44,00 F
 - № 211 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 47 nF. 10 par valeur. Les 70 condensateurs 38,00 F
 - CONDENSATEURS MYLAR 250 volts
 - № 220 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 0.1 µF. 10 par valeur. Les 70 mylar 66,50 F
 - CONDENSATEURS CHIMIQUE Isolation 25 volts
 - № 240 : les 7 principales valeurs vendues en magasin de 1 nF à 100 µF. 10 par valeur. Les 70 chimiques 78,00 F
 - DIODES ET PONTS DE DIODES les plus courants :
 - № 301 : 20 diodes de commutation 1N 4148 (= 1N 914) 12,00 F
 - № 304 : 20 diodes de redressement 1N 4004 (1A/400V) 18,00 F
 - № 305 : 10 diodes de redressement BY 253 (3 A/600V) 121,50 F
 - № 310 : 4 ponts de diodes universels 1A/50 V 20,00 F
 - ZENERS MINIATURES 400 mW série BZX 46 C...
 - № 320 : les 5 valeurs les plus vendues en magasin de 4.7 V à 12 V. 4 par valeur. Les 20 zeners 0,4 W 30,00 F
 - FUSIBLES VERRE Ø 20 mm et SUPPORTS
 - № 700 : les 5 principales valeurs vendues en magasin de 10 par valeur. 0,1 - 0,5 - 1 - 2 et 3A les 50 fusibles 40,00 F
 - № 720 : 10 supports pour CI 18,00 F. № 721 : 4 supports châssis 18,00 F
 - PRISES ET COUPLEURS ALIMENTATION R.T.
 - № 450 : 10 pressions pour pile 9 volts 14,00 F
 - № 451 : 2 coupleurs pour 2 piles bâton 1,5 V 6,00 F
 - № 452 : 2 coupleurs pour 4 piles bâton 1,5 V 9,00 F
 - № 454 : 4 pinces crocodiles isolées 7,20 F
 - № 455 : 10 passe-fils en caoutchouc Ø 4 mm. 7,50 F
 - № 456 : 5 pinces batterie 15 ampères 8,00 F
 - POTENTIOMETRES AJUSTABLES AU PAS DE 2,54 mm
 - № 800 : les 7 principales valeurs vendues en magasin et 4 par valeur : 1 - 2 - 2 - 4 - 7 - 10 - 22 - 47 et 100 K. Les 28 potentiomètres 42,00 F
 - BOUTONS POUR POTENTIOMETRES AXE Ø 6 mm et CURSEURS
 - № 901 : 5 boutons noirs Ø 21 mm, h : 16 mm 13,00 F
 - № 902 : 5 boutons noirs Ø 28 mm, h : 16 mm 18,00 F
 - № 903 : 5 boutons noirs Ø 14 mm, h : 20 mm 15,00 F
 - № 904 : 5 boutons chromés Ø 14 mm, h : 20 mm 15,00 F
 - № 905 : 3 boutons fêches Ø 18 mm x 35 mm 12,00 F
 - № 906 : 10 réducteurs d'axe à 6 à 4 mm 5,00 F
 - № 907 : 5 boutons curseurs noirs 12,50 F
 - LEDS Ø 5 mm, 1^{re} QUALITE
 - № 1101 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds 36,00 F
 - № 1102 : 25 rouges 37,50 F. № 1105 : 10 clips 6,50 F
 - № 1103 : 25 vertes 38,00 F
 - LEDS Ø 3 mm, 1^{re} QUALITE
 - № 1110 : 10 rouges + 10 vertes. Les 20 leds 30,00 F
 - № 1111 : 25 rouges 37,50 F. № 1112 : 25 vertes 38,00 F
 - REGULATEURS DE TENSION BOITERS TO 220
 - № 1301 : 2x 12V/1A. 22,00 F. 2x 5V/1A 22,00 F
 - № 1302 : 2x 5V/1A + 22,00 F. REGULATEURS VARIABLES
 - № 1303 : 2x 6V/1A + 22,00 F. № 1307 : 2x µA 723 22,00 F
 - № 1304 : 2x 12V/1A - 22,00 F. № 1308 : 2x L 200 32,00 F
 - TRIACS, DIACS, THYRISTORS, TRANSISTORS.
 - № 1401 : 5 triacs 6A/400 V 36,00 F. № 1403 : 5 diacs 10 A/32 V 15,00 F
 - LES 25 TRANSISTORS LES PLUS VENDUS EN MAGASIN :
 - № 1410 : 5 x BC 107 12,50 F. № 1422 : 10 x BC 548 16,00 F
 - № 1411 : 5 x BC 108 12,50 F. № 1423 : 5 x BD 135 20,00 F
 - № 1412 : 5 x BC 109 12,50 F. № 1424 : 5 x BD 136 20,00 F
 - № 1413 : 10 x BC 237 12,50 F. № 1425 : 5 x 2N 1711 20,00 F
 - № 1414 : 10 x BC 238 12,50 F. № 1426 : 5 x 2N 2218 20,00 F
 - № 1415 : 10 x BC 307 12,50 F. № 1427 : 5 x 2N 2219 20,00 F
 - № 1416 : 10 x BC 308 12,50 F. № 1428 : 5 x 2N 2222 16,50 F
 - № 1417 : 10 x BC 309 12,50 F. № 1429 : 5 x 2N 2246 36,00 F
 - № 1418 : 10 x BC 327 18,00 F. № 1430 : 5 x 2N 2904 20,00 F
 - № 1419 : 10 x BC 328 18,00 F. № 1431 : 5 x 2N 2905 20,00 F
 - № 1420 : 10 x BC 337 18,00 F. № 1433 : 4 x 2N 3055 32,00 F
 - № 1421 : 10 x BC 547 18,00 F. № 1434 : 4 x 2N 3819 28,00 F
 - DISSIPATEURS POUR SEMI-CONDUCTEURS
 - № 1501 : 10 x TO 5 (2N 1711) 17,50 F
 - № 1502 : 10 x TO 18 (2N 2222) 17,50 F
 - № 1503 : 4 x TO 220 (Triacs) 8,50 F
 - № 1504 : 2 x TO 3 (2N 3055) 16,40 F
 - KITS MICA ET VISSERIE
 - № 1505 : 3 kits TO 3 7,80 F
 - № 1506 : 3 kits TO 220 7,80 F
 - CIRCUITS INTEGRÉS ET SUPPORTS
 - № 1601 : 5 x µA 741 24,00 F. № 1602 : 5 x NE 555 24,00 F
 - № 1610 : 10 x 14 B1 16,00 F. № 1612 : 10 x 16 B1 20,00 F
 - № 1611 : 10 x 14 B1 16,00 F. № 1613 : 10 x 16 B1 20,00 F
 - ACCASTILLAGE VISSERIE
 - № 1701 : 10 entretours 4 mm 6,00 F. 10 x 10 de 10 mm 8,00 F
 - № 1704 : 20 vis et écrous LC 20 mm Ø 3 mm p. entretours 8,00 F
 - № 1705 : 40 vis Ø 2,8 mm, 20 mèches p. CI + 20 femelles 7,00 F
 - REALISEZ VOS 1^{ers} CIRCUITS IMPRIMES
 - № 1800 : 1 fer à souder 30 W + 3 m de soudure + 1 perceuse 14500 Tr/m + 3 mandrins + 1 stylo marqueur + 3 plaques cuivrées + signes transfert + 1 sachet de perçho et une notice d'emploi très détaillée pour le débutant 229,00 F
 - REALISEZ VOS CIRCUITS PAR - PHOTO
 - № 1851 : 1 film + 1 sachet révélateur film + 1 plaque préensablée + 1 sachet révélateur plaque + 1 lampe UV + 1 douille E 27 et une notice très détaillée, pas à pas, pour débiter facilement 129,00 F

- 2^e EDITION
- KITS - ACCESSOIRES - OUTILLAGE - SUPER-LOTS - CIRCUITS IMPRIMES - FICHES - CONTROLISERS... etc. DISPONIBLES FIN AVRIL
- Joint gratuitement à toutes commandes - Sur demande : Franco contre 3 timbres à 2 F

LIBRAIRIE TECHNIQUE

- Notre sélection Editions Radio - ETSF - TEXAS - DUNOD
- № 48 Pratique de la vidéo (256 p.) 105 F
 - № 176 Pratique électronique en 15 leçons (320 p.) 85 F
 - № 59 70 programmes ZX 81 et Spectrum (160 p.) 65 F
 - № 82 Initiation au Basic (176 p.) 95 F
 - № 7 L'électronique, rien de plus simple (256 p.) 65 F
 - № 14 Le transistor, mais c'est si simple (152 p.) 55 F
 - № 105 200 montages électroniques simples (384 p.) 110 F
 - № 69 40 vidéos auto-moto (160 p.) 70 F
 - № 91 100 montages électroniques à transistors (160 p.) 60 F
 - № 9 Montages à circuits intégrés, 200 schémas (160 p.) 55 F
 - № 56 Equivalences transistors, diodes, etc. (448 p.) 115 F
 - № 57 Equivalences circuits intégrés (256 p.) 115 F
 - № 95 Guide mondial des semi-conducteurs (208 p.) 110 F
 - 10 Répert. mondial de transi à effets de champs (96 p.) 110 F
 - № 115 Répert. mondial des transis + de 20 000 (288 p.) 115 F
 - № 2 Répert. mondial des amplis OP (160 p.) 100 F
 - № 13 Répert. mondial des microprocesseurs (240 p.) 125 F
 - № 125 Guide pratique radio-électronique (240 p.) 60 F
 - № 100 Le dépannage TV. Rien de plus simple 60 F
 - № 116 Guide pratique des radios libres (224 p.) 65 F
 - № 16 La TV couleur, c'est presque simple 60 F
 - 22 Interphones et talkies-walkies 70 F
 - № 63 100 applications des amplis OP 80 F
 - № 172 Sécurité et alarmes 60 F
 - № 15 Radio-tubes 45 F
 - № 54 Télé-tubes 45 F
 - № 88 Technologie des circuits imprimés 60 F
 - № 71 Cours pratique d'électronique (2^e édition) 160 F
 - № 101 Le dépôt des pistes TV par la mire et l'oscilloscope 75 F
 - № 122 Pratique des montages radio-électroniques 60 F
 - № 61 Technique de l'émission-réception en OC 80 F
 - № P7 Les égaliseurs graphiques (160 p.) 35 F
 - № P8 Planos élect. et synthétiseurs (160 p.) 35 F
 - № P40 100 pistes TV N et B et couleurs (128 p.) 35 F
 - № P34 Détecteurs de trésors à réaliser (144 p.) 35 F
 - № P29 Montages et économiseurs d'essence (152 p.) 35 F
 - № P28 Initiation à la radio-commande (112 p.) 35 F
 - № P21 Sécurité contre le vol (160 p.) 35 F
 - № P20 20 montages à transistors (128 p.) 35 F
 - № 31 Sonorisation professionnelle 85 F
 - № P17 Réaliser votre consomm. d'électricité (144 p.) 35 F
 - № P38 Savoir mesurer et interpréter (112 p.) 35 F
 - № 60 La pratique des antennes (200 p.) 60 F
 - № 3 25 appareils de mesure à réaliser (192 p.) 70 F
 - № 81 Cours élémentaire d'électronique (260 p.) 80 F
 - № 178 Pratique de la CB (128 p.) 55 F
 - № P35 Mini-essais à réaliser (112 p.) 35 F
 - № P18 Essais électr. microminiature (128 p.) 35 F
 - № 106 50 montages à thyristors (176 p.) 70 F

- KITS - EMISSION-RECEPTION et CB
- 005. Emetteur FM de 60 à 145 MHz. P : 300 mW. Portée 8 km. Alim. de 4,5 à 40 V HF 65. Emetteur FM de 60 à 145 MHz. Porte à plusieurs km. Alim. de 4,5 à 40 V 57,90 F
 - OK 61. Emetteur FM. Réglable. Avec micro 57,90 F
 - Plus 35. Emetteur FM. 3 W de 88 à 108 MHz 120 F
 - Micro électret 16 F
 - Antenne télescopique pour émetteurs FM 28 F
 - PL 50 Mini récepteur FM - amplificateur 147 F
 - KN 46. Mini récepteur FM sur écouteur 78 F
 - JK 04. Tuner FM avec boîtier 162,70 F
 - OK 44. Décodeur stéréo à C.I. 116,90 F
 - KN 9. Convertisseur AM/VHF. 118-130 MHz 44 F
 - KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz 47 F
 - KN 20. Convertisseur 27 MHz, réception CB 51 F
 - OK 122. Récepteur 50 à 200 MHz, 5 gammes 125 F
 - KN 17. Oscillateur code morse 46 F
 - KN 17. Bts. Manipulateur code morse 93,10 F
 - OK 100. VFO pour 27 MHz. 4 canaux. LC 235 F
 - OK 167. Récepteur 27 MHz. 4 canaux. LC 235 F
 - OK 159. Récepteur MARINE. FM 144 MHz. LC 235 F
 - OK 177. Récepteur bande Police. FM. LC 235 F
 - OK 163. Récepteur AM. bande AVIATION. LC 235 F
 - OK 181. Décodeur de BLU ou CW 125 F
 - OK 81. Récepteur PO-GO, sur écouteur 65,00 F
 - OK 165. Récepteur bande CHALTIERS. LC 235 F
 - JK 105. Scanner pour 144-146 MHz 625,90 F
 - JK5. FM. Option FM 88-107 MHz pour JK 105 51,10 F
 - JKS 27. Option 27 MHz pour JK 105 37,40 F
 - KN 64. Récepteur FM (DA 7000 + ampli) 3 W 145 F
 - PL 79. Récepteur FM stéréo. 88 à 104 MHz. AL 12 V. 220 F
 - OK 179. Récepteur O.C. 1 MHz à 20 MHz. LC avec ampli BF. 295 F

- KITS - JEUX DE LUMIERE
- PL 03. Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W 80 F
 - PL 07. Modulateur 3 voies + inverse 85 F
 - PL 09. Modulateur 3 voies à micro, 3 x 1200 W 100 F
 - KN 11. Gradateur de lumière 1200 W 30 F
 - KN 13. Chenillard 4 voies, 4 x 1200 W 100 F
 - KN 11. Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W 129 F
 - KN 30. Modulateur 3 voies, 3 x 1200 W MICRO 138 F
 - KN 33. Stroboscope réglable 40 joules 130 F
 - KN 34. Chenillard 4 voies réglable 4 x 1200 W 132 F
 - KN 35. Gradateur de lumière 1200 W 90 F
 - Plus 15. Stroboscope 40 joules 180 F
 - 2013. Stroboscope réglable 300 joules 245 F
 - 2014. Stroboscope à bascule, 2 x 300 joules 386 F
 - KN 49. Chenillard 6 voies réglable, 6 x 1200 W 248 F
 - OK 126. Adaptateur micro jeux de lumière 77,40 F
 - EL 11. Voie négative pour jeux de lumière 83,30 F
 - EL 132. Filtré anti-parasite pour tracs 42 F
 - Plus 37. Modulateur 3 x 1200 W + chenillard 4 c 160 F
 - EL 42. Chenillard réglable 10 voies. 10x1200W 220 F

- KITS - TELECOMMANDE
- JK 06. Emetteur 1 voie, 27 MHz, 27 mW. LC 144,60 F
 - JK 05. Récepteur 1 voie pour JK 06. LC 189,40 F
 - JK 16. Emetteur infrarouge, P=6 mW, LC 108 F
 - JK 15. Récepteur infrarouge, 5,0-3 mV, LC 168,40 F
 - OK 106. Emetteur ultra-sons. Portée 15-20 m 83,30 F
 - OK 108. Récepteur ultra-sons. Sortie, relais 83,30 F
 - OK 108. Emetteur ultra-sons, P=8 mW 125 F
 - OK 170. Récepteur infrarouges. Sortie relais 185 F
 - PL 57. Télécommande secteur à canal 150 F
 - PL 67. Télécom. 27 MHz, codée, portée 200 m L'émetteur + le récepteur. Sortie sur relais. AL 9V 200 F

- KITS - JEUX ELECTRONIQUES
- OK 9. Roulette électronique à 16 LEDS 128,40 F
 - OK 10. Dé électronique à LEDS 57,80 F
 - OK 11. Pile ou face électronique à LEDS 38,20 F
 - OK 12. 4121 digital avec 3 afficheurs 171,90 F
 - OK 22. Labyrinthe électronique digital 87,20 F
 - OK 48. 421 électronique à LEDS (7x3) 95,50 F

- KITS - AUTOMOBILE
- 2009. Compteur-tours auto-moto à 12 LEDS 133 F
 - 2057. Booster 2 x 30 W, alim. 12 volts 230 F
 - UK 877. Allumage électronique à décharge capacitive. Complet avec boîtier 399 F
 - OK 46. Cadencemètre pour essai-gaz, réglable 73,50 F
 - OK 162. Booster 2 x 10 W, alim. 12 volts 22,50 F
 - EL 128. Horloge digitale, heure et minute. AL 12 V 124 F
 - PL 41. Horloge digitale, heure et minute. AL 12 V 140 F
 - PL 57. Antivol à ultra-sons pour voiture 170 F
 - PL 32. Interphone moto à 2 postes 140 F
 - OK 35. Détecteur de verges 67,80 F

- KITS - MUSIQUE
- Plus 4. Instrument de musique 7 notes 80 F
 - OK 75. Table de mixage stéréo à 4 entrées 272,20 F
 - EL 65. Vu-mètres stéréo (max 100 W) 80 F
 - EL 135. Bruiteur électronique réglable 230 F
 - EL 148. Equalizer stéréo 6 voies 225 F
 - PL 02. Métromètre réglable 40 F
 - Le livre des gadgets électroniques + transfert (130 p.) 72 F
 - Les jeux de lumière et effets sonores guitar (128 p.) 52 F
 - Interphones, téléphones et montages périphériques (160 p.) 56 F
 - Initiation à l'électricité et à l'électronique. 200 manip. (160 p.) 56 F
 - Laboratoire photo et montages électroniques (176 p.) 59 F
 - Tables et modules de mixage, étude et réalisations (160 p.) 59 F
 - Code du radio-amateur, Traffic et réglementation (240 p.) 92 F
 - № P15 L'électronique appliquée au cinéma et à la photo (160 p.) 35 F
 - № P16 L'électronique dans les trains miniatures (104 p.) 35 F
 - № P10 Encintes acoustiques Hifi Stéréo, études et réalisation (152 p.) 35 F
 - № P1 30 montages électroniques d'alarme (120 p.) 35 F
 - № P5 Montages électroniques divertissants et utiles (120 p.) 35 F
 - № 12 La radio et la T.V. mais c'est très simple (260 p.) 55 F
 - № 30 8080-8085 Programmation en langage assembleur (480 p.) 225 F
 - № 5 90 applications opto-électroniques (256 p.) 85 F
 - № 43 Réglages et dépannages des TV couleurs (160 p.) 85 F

Qui d'autre veut recevoir gratuitement notre petit livre sur l'Auto-Hypnose ?



En un an, 106.357 personnes l'ont déjà reçu gratuitement. Il vous coûtera seulement le prix d'un timbre et vous montrera :

- Comment vous sentir toujours fort et sûr de vous.
- Comment maîtriser vos émotions et vos pensées.

Des milliers de personnes utilisent maintenant l'Auto-Hypnose... Alors qu'elles n'auraient jamais cru en être capables.

Maintenant pour la première fois, vous pouvez apprendre chez vous, en 20 minutes par jour, les Techniques Secrètes de l'Hypnose et de l'Auto-Hypnose. Après avoir enseigné l'hypnose aux médecins, le Pr Tepperwein, Maître-expert de renommée mondiale, vous révèle aujourd'hui tous ses secrets.

Pas besoin de don particuliers, en termes simples, en mots de tous les jours, il vous apprend comment vous hypnotiser vous-même et maîtriser les forces puissantes de votre subconscient.

Tout repose sur la puissance extraordinaire que recèle votre Esprit subconscient.

Vous n'utilisez ordinairement que 10% de votre potentiel, ce qui veut dire que **90% de la puissance de votre Esprit restent inutilisés.** L'Auto-Hypnose vous donnera un pouvoir sans limite sur vous-même. Votre ascendant et votre magnétisme en seront décuplés : vous vous sentirez toujours fort, sûr de vous, maître de vos émotions et de votre pensée.

Voici quelques-uns des Secrets révélés dans sa Méthode :

- Comment déclencher le réflexe naturel d'Auto-Hypnose
- Comment soulager la plupart des maladies dues au stress ou aux émotions
- Comment cesser définitivement de fumer - même si vous êtes un grand fumeur - en vous aidant de l'Auto-Hypnose
- Comment une simple idée implantée dans votre subconscient peut vous redonner un sommeil d'enfant
- Comment vous sentir rajeuni, comment retrouver vitalité et dynamisme
- Comment un mannequin a perdu 15Kg500 en trois mois et comment en faire autant, sans médicament et sans drogue
- Les techniques pour vaincre votre constipation sans avoir recours aux laxatifs
- Comment stimuler la mémoire grâce à l'Auto-Hypnose

C'est absolument GRATUIT.

Si ces résultats vous intéressent, si vous avez 18 ans ou plus, découpez le bon ci-dessous et adressez-le au Centre d'Etude des Techniques de l'Hypnose. Sans engagement de votre part, il vous adressera par retour de courrier le petit livre Gratuit : «Les Techniques Secrètes de l'Hypnose et de l'Auto-Hypnose et leurs Applications» Il ne vous en coûtera rien d'autre qu'un timbre.

Chaque minute passée à le lire vous remplira d'excitation et d'enthousiasme. Vous réaliserez les possibilités presque illimitées qui s'ouvrent maintenant à vous. Enfin un moyen pratique, un outil puissant pour réussir vos études, vos affaires, votre vie sentimentale et sexuelle...

Pourquoi le Centre d'Etude des Techniques de l'Hypnose vous fait-il cette offre ?

L'Hypnose et l'Auto-Hypnose ne doivent plus être des secrets jalousement gardés par des privilégiés. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Le C.E.T.H. souhaite vous en apporter les preuves en vous offrant ce livret (Si vous êtes médecin, demandez sur votre papier en-tête le dossier spécial qui vous est réservé).

Demandez dès aujourd'hui ce petit livre GRATUIT. Sinon vous risquez d'oublier. Il vous montrera comment acquérir une concentration, une volonté inflexibles qui vous ouvriront toutes grandes les portes du Succès.

BON GRATUIT



Bon pour l'envoi GRATUIT du livret «Techniques Secrètes de l'Hypnose et de l'Auto-Hypnose» à retourner au CETH, HR 46, BP 94, 45 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly.

Nom
Prénom.....
No... Rue.....
Code..... Ville.....
à retourner avant le 30 septembre 1984.

RADIO PLANS

ELECTRONIQUE Loisirs

Société Parisienne d'Édition
Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication
Jean-Pierre VENTILLARD

Rédacteur en chef
Christian DUCHEMIN

Rédacteur en chef adjoint
Claude DUCROS

Courrier des lecteurs
Paulette GROZA

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

Chef de publicité : **Mlle A. DEVAUTOUR**
Assistante : **E. LAUVERGEAT**
Service promotions : **S. GROS**
Direction des ventes : **J. PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-cause, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.
France : 1 an 112 F - Étranger : 1 an 180 F (12 numéros).
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.
IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.



Ce numéro a été tiré Copyright ©1984 à 93300 exemplaires

Dépôt légal août 1984 - Éditeur 1220 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presses. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.


COTATION DES MONTAGES

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :


temps :	⌘	Moins de 2 h de câblage
	⌘⌘	Entre 2 h et 4 h de câblage
	⌘⌘⌘	Entre 4 h et 8 h de câblage
	⌘⌘⌘⌘	Plus de 8h
difficulté :	⌘	Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière
	⌘⌘	Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur)
	⌘⌘⌘	Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum
	⌘⌘⌘⌘	Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)
dépense :	\$	Prix de revient inférieur à 200 F
	\$ \$	Prix de revient compris entre 200 F et 400 F
	\$ \$ \$	Prix de revient compris entre 400 F et 800 F
	\$ \$ \$ \$	Prix de revient supérieur à 800 F

Réalisation


7 | Applications du TDA 7000

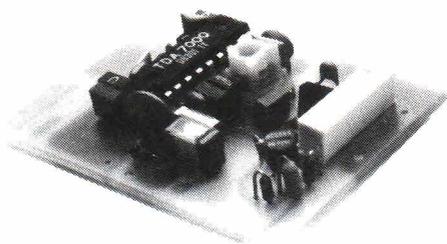

27 | AC disco : préampli pour discothèque

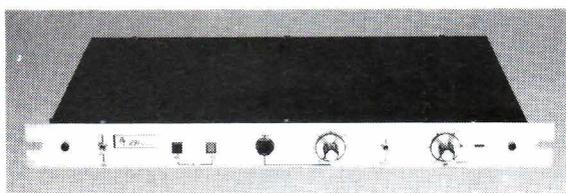


37 | Un Noise gate : Le N 62

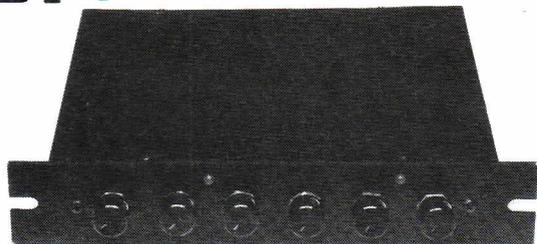

67 | Un distorsiomètre simple

Technique

17 | Asservissement de la non linéarité de suspension des HP

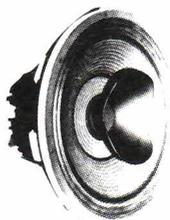

21 | Les transformateurs toriques

34 | L'ensemble de reception satellite 4 GHz Salora



63 | Matrices et quadripôles

71 | La thermométrie (fin)

Micro-Informatique

47 | Code morse et Spectrum

51 | Le jeu de la vie : un programme d'initiation intéressant

61 | Oric et code postal

Divers


19 | Fiche de commande CI

26 | Page circuits imprimés

60 - 67 | Infos

Ont participé à ce numéro : J. Alary, Astrid, M. Barthou, J. Ceccaldi, C. Couillec, Cyrilla, F. de Dieuleveult, G. Ginter, P. Gueulle, M.-A. de Jacquelot, M. Rateau, R. Rateau, J. Sabourin, R. Scherer.

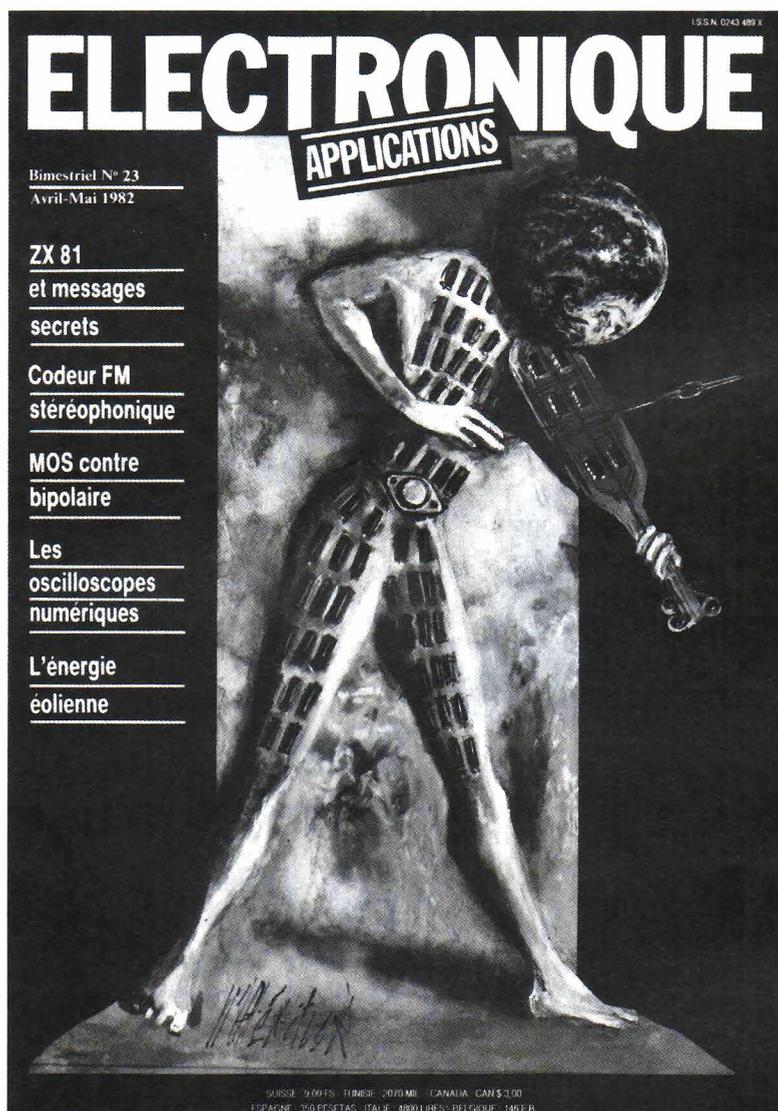AMATEURS
DE CIRCUITS INTÉGRÉS,
VOICI VOTRE
« MARCHÉ AUX PUCES » »



118 pages d'idées et d'applications réalistes
pour tous les techniciens de l'électronique

Bimestriel – 23 F – Chez votre marchand de journaux

Récepteur FM



temps: 

difficulté: 

dépense: 

Une fois n'est pas coutume, la quasi-totalité des journaux de vulgarisation a consacré quelques pages au circuit intégré TDA 7000 avant Radio Plans. A notre avis ce circuit est bien vite tombé dans l'oubli et nous nous proposons de montrer dans cet article que sous l'apparence d'un circuit de réception simple et traditionnel celui-ci cache en fait un grand nombre de mécanismes très astucieux.

Le TDA 7000 peut-être considéré comme un récepteur FM universel de 1 à 100 MHz et nous espérons qu'il fera l'objet d'autres applications dans nos colonnes.

à TDA 7000

Principe et emploi du TDA 7000

Jusqu'à présent, la présence de circuits LC accordés dans les étages d'entrée, les étages à fréquence intermédiaire et démodulateur rendait impossible l'intégration en un seul circuit d'un récepteur fonctionnant dans la bande FM.

La suppression des circuits accordés dans les étages à fréquence intermédiaire implique d'une manière évidente de réduire la fréquence intermédiaire traditionnelle de 10,7 MHz à une fréquence à laquelle les filtres actifs, associant des réseaux résistifs et capacitifs à un amplificateur opérationnel, fonctionnent encore convenablement.

Une fréquence intermédiaire nulle semble idéale car on supprime les signaux parasites et il n'existe aucun problème de fréquence image. L'inconvénient majeur de cette solution est de ne pas pouvoir limiter l'amplitude des signaux avant démodulation, il en résulte un rapport Signal à Bruit faible et aucune réjection des signaux modulés en amplitude. Avec une fréquence intermédiaire de 70 kHz ces problèmes peuvent être surmontés et la fréquence image se présente à peu près à mi-

chemin entre la fréquence désirée et le centre du canal adjacent. Cependant le signal image doit être supprimé et, comme avec les récepteurs FM traditionnels, on doit supprimer le bruit entre les stations et le bruit lorsque l'on s'accorde sur un signal faible. Les réponses parasites de part et d'autre de la fréquence centrale ainsi que la distorsion harmonique apparaissant lors d'un accord grossier doivent aussi être éliminés.

RTC a donc développé un circuit intégré assurant la réception en mono des émissions de la bande FM. Ce circuit intégré ne réclame pour son fonctionnement que très peu de composants annexes. Des filtres actifs sont utilisés dans les circuits à fréquence intermédiaire de 70 kHz.

Un seul circuit de silencieux est employé pour éliminer les réponses parasites causées par les flancs de la courbe en S du démodulateur. Avec une telle valeur de fréquence intermédiaire, le signal BF est entaché de distorsion par harmoniques en présence de signaux RF, donc FI, ayant une excursion de ± 75 kHz, modulés au maximum.

L'excursion maximale de la fréquence intermédiaire est alors comprise à ± 15 kHz en agissant sur la fréquence de l'oscillateur local. L'oscillateur local est contrôlé par une

boucle de verrouillage de fréquence : FFL. L'action combinée du circuit de silencieux et de la boucle à verrouillage de fréquence contribue à la réjection de la fréquence image.

Ce nouveau circuit RTC est référencé TDA 7000 ; associé à un faible nombre de composants, il constitue un récepteur FM monophonique complet de l'antenne jusqu'à la sortie audio. Le circuit intégré TDA 7000 ne réclame qu'un seul circuit accordé, circuit LC pour l'oscillateur local, quelques résistances de faible puissance et quelques condensateurs céramiques.

La réalisation d'un récepteur FM est considérablement simplifiée : temps de montage et d'alignement réduits. Seul le circuit oscillateur doit être réglé, le réglage fixant les limites de la bande des fréquences reçues. Le récepteur FM complet peut-être miniaturisé de manière à prendre place dans une calculatrice, un briquet, un porte-clé ou même une montre extra plate. Le TDA 7000 peut-être utilisé comme récepteur dans des appareils divers comme le téléphone sans fil, la CB, les récepteurs de radiocommande, ou même récepteur son en télévision lorsque le son est transmis en modulation de fréquence.

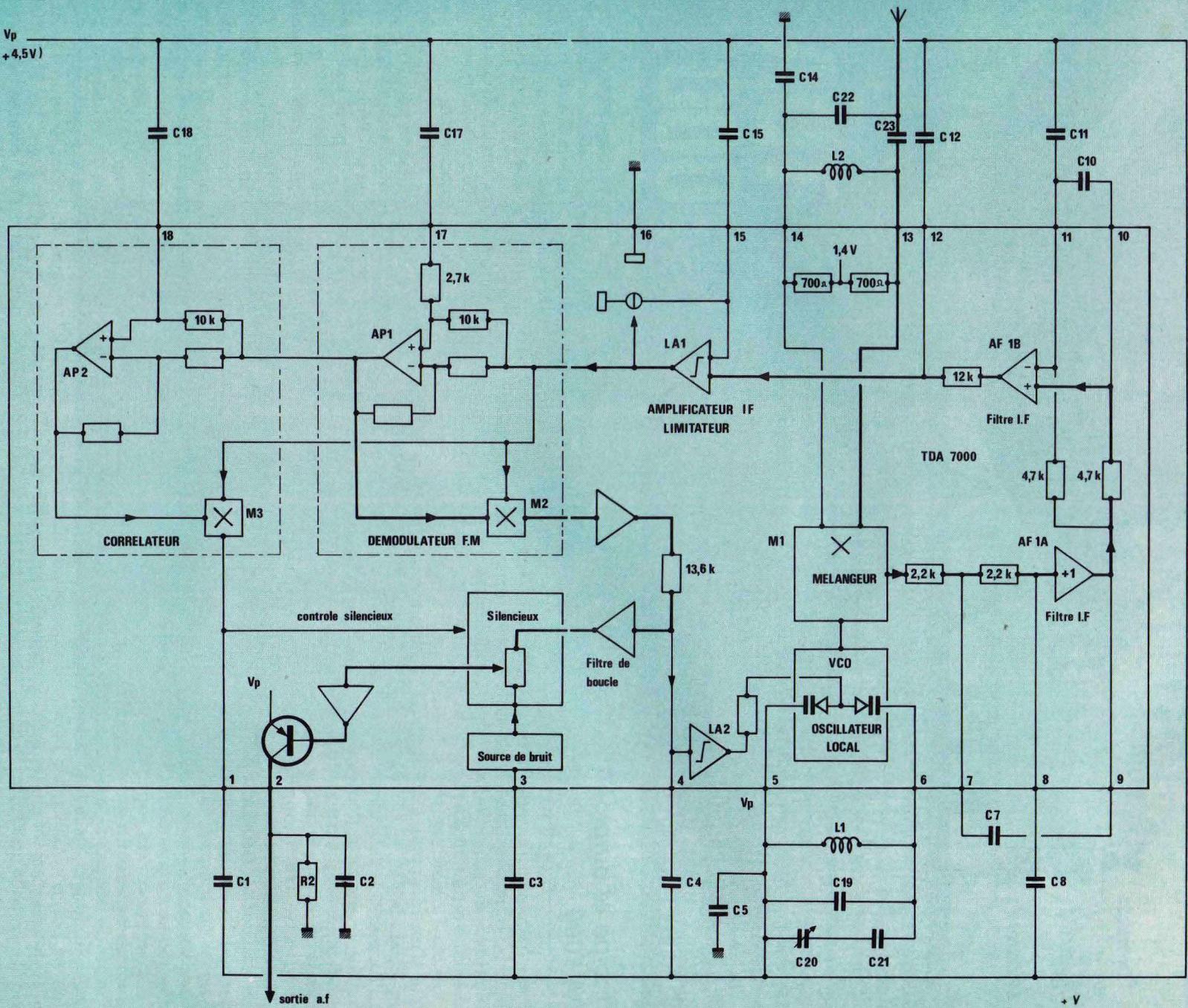


Figure 1

Un récepteur FM à TDA 7000 est aussi simple d'emploi que simple à réaliser. L'association du corrélateur et de la boucle à verrouillage de fréquence facilite l'accord sur une fréquence même si le condensateur ou potentiomètre de commande manque de précision. Le TDA 7000 se prête parfaitement à la conception de récepteurs plus sophistiqués : récepteurs portatifs ou radio-réveils. Dans ce cas le condensateur variable d'accord est remplacé par un potentiomètre et une diode à capacité variable ou par plusieurs potentiomètres si l'on opte pour un récepteur à stations préréglées. La mise en œuvre de tels circuits ne pose aucun problème puisqu'il n'y a pas de circuits accordés dans l'étage d'entrée-RF et seul l'oscillateur local doit être commandé. Cette caractéristique élimine tous les problèmes d'accord simultané entre le ou les filtres d'entrée et l'oscillateur local.

Le TDA 7000 existe en deux boîtiers différents : un boîtier 18 broches dual in line, boîtier traditionnel et un microboîtier 16 broches, dans ce cas le circuit est référencé TDA 7010 T. Le constructeur prévoit dans la même lignée une version à faible tension d'alimentation, une version en récepteur FM stéréo et une version en récepteur AM/FM.

Caractéristiques du circuit

Le circuit intégré TDA 7000 peut être alimenté sous 4,5 V et dans ce cas le courant absorbé vaut 8 mA. Il est capable de recevoir les émissions FM de 1,5 MHz à 110 MHz. Il peut donc être utilisé dans la bande CB 27 MHz, sur les fréquences des « micros sans fils » 32,8 MHz, 36,4 MHz et 39,2 MHz, dans les bandes de radio-commande 41 et 72 MHz et bien sûr dans la bande FM.

Pour un niveau de fréquence intermédiaire à 3 dB en dessous du seuil du limiteur, le signal d'entrée vaut 1,5 μ V mais pour un rapport signal sur bruit de 26 dB le niveau d'entrée vaut 5,5 μ V. C'est cette dernière valeur qu'il faut comparer avec celle des récepteurs FM traditionnels, la sensibilité correspondant à un niveau d'entrée pour un rapport S/B donné.

Description du circuit

Comme le montre le schéma interne du circuit représenté à la figure 1, le TDA 7000 comprend : un

oscillateur local, un mélangeur, un filtre de fréquence intermédiaire à deux étages suivi par un amplificateur limiteur et un démodulateur FM à quadrature. On trouve finalement le circuit de silencieux contrôlé par le corrélateur. Le gain de conversion du mélangeur et l'important gain de l'amplificateur limiteur fonctionnant à la fréquence intermédiaire donnent une bonne réjection des signaux AM.

Pour un niveau de fréquence intermédiaire à 3 dB en dessous du seuil de limitation de l'amplificateur FI, la tension d'entrée RF vaut 1,5 μ V. Dans un récepteur portatif classique le seuil ne peut se trouver aussi bas car le limiteur génère des harmoniques qui sont retransmises à l'entrée antenne. Avec une fréquence intermédiaire à 70 kHz, l'amplitude des harmoniques à 100 MHz est extrêmement faible et celles-ci ne peuvent perturber l'étage d'entrée.

Comme nous l'avons dit précédemment il est nécessaire de compresser l'excursion en fréquence dans les étages à fréquence intermédiaire. Cet impératif est réalisé avec une boucle à verrouillage de fréquence : la sortie du démodulateur FM étant utilisée pour décaler la fréquence de l'oscillateur local en proportion inverse de la déviation du signal à fréquence intermédiaire, déviation due à la modulation.

d'ordre 1. Ce filtre est représenté à la figure 2.

La première cellule est donc un filtre actif réalisé autour de l'amplificateur AF 1 A. Seuls C_7 et C_8 peuvent être choisis par l'utilisateur puisque les résistances, notées R_1 à la figure 2 sont internes et valent 2,2 k Ω . La fonction de transfert du système vaut selon un résultat bien connu :

$$F_1(p) = \frac{0,9}{R_1^2 C_7 C_8 p^2 + 2R_1 C_8 p + 1}$$

La fréquence de coupure est donnée par la relation :

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi R_1 \sqrt{C_7 C_8}}$$


et le coefficient de surtension

$$Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_7}{C_8}}$$

Dans le cas où la fréquence intermédiaire est choisie à 70 kHz, on peut prendre $C_7 = 3,3$ nF, $C_8 = 180$ pF et l'on obtient $f_0 = 94$ kHz et $Q = 2,1$

La seconde cellule est le filtre passe-bande réalisé autour de l'amplificateur AF 1 B. Comme précédemment les résistances R_2 sont internes et valent 4,7 k Ω . La fonction de transfert de ce circuit est tout aussi simple :
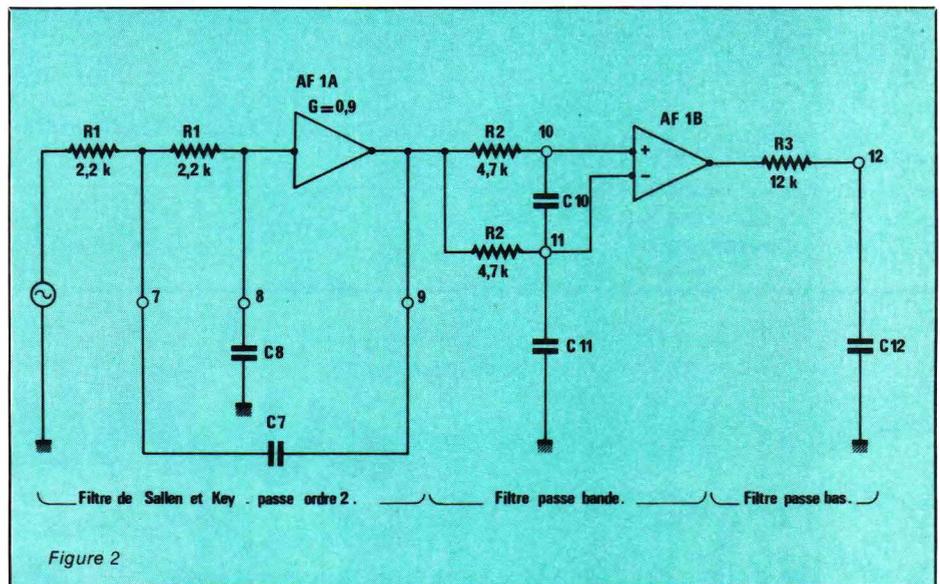
$$F_2(p) = \frac{R_2 C_{11} p}{R_2^2 C_{10} C_{11} p^2 + (2C_{10} + C_{11}) R_2 p + 1}$$



Le filtre actif de fréquence intermédiaire

Pour cette description le filtre peut être scindé en trois parties : un filtre passe-bas de Sallen et Key, un filtre passe-bande et un filtre passe-bas

Il est assez simple de chercher les racines du dénominateur, on obtient alors deux fréquences de coupure, une fréquence de coupure haute et une fréquence de coupure basse. Les expressions exactes de ces deux fréquences ne sont pas très simples. Si C_{10} est beaucoup plus faible que

Réalisation

C_{11} on aboutit, après plusieurs approximations, à des relations plus commodes :

fréquence de coupure haute :

$$f_1 = 1 / 2 \pi R_2 C_{10}$$

et fréquence de coupure basse :

$$f_2 = 1 / 2 \pi R_2 C_{11}$$

Si, toujours dans le cas de notre FI à 70 kHz, on prend $C_{10} = 330$ pF et $C_{11} = 3,3$ nF on a $f_1 = 103$ kHz et $f_2 = 10,3$ kHz.

La dernière section du filtre est un passe-bas, du type le plus simple qui soit, dont nous rappelons la fonction de transfert: $F_3(p) = 1 / (1 + R_3 C_{12} p)$, la fréquence de coupure vaut $f_3 = (1/2 \pi R_3 C_{12})$ et si l'on prend $C_{12} = 150$ pF, sachant que R_3 est fixe et vaut 12 k Ω on a: $f_3 = 88,4$ kHz. La fonction de transfert globale du circuit s'obtient en effectuant le produit des trois fonctions précédemment citées, donc $F(p) = F_1(p) \cdot F_2(p) \cdot F_3(p)$.

La courbe de réponse amplitude/fréquence du filtre caractérisé par la fonction $F(p)$ est représenté à la figure 3.

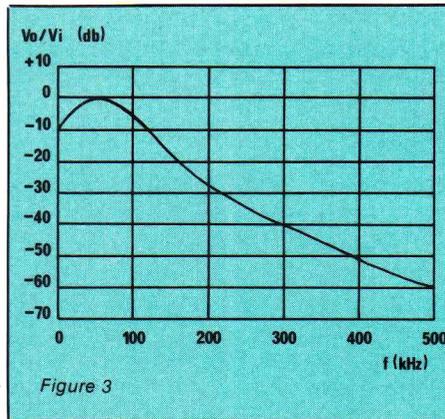


Figure 3

Si nous appelons Z l'impédance connectée entre l'entrée non-inverseuse de l'AOP et le zéro électrique, la fonction de transfert du filtre passe-tout vaut:

$$F_4(p) = \frac{Z - R_1}{Z + R_1}$$

Si Z n'est constituée que d'un condensateur, $F_4(p)$ s'écrit alors:

$$F_4(p) = \frac{1 - R_1 C_{17} p}{1 + R_1 C_{17} p}$$

Le module de $F_4(p)$ est constant quelle que soit la fréquence, le filtre ne modifie pas l'amplitude du signal présent à l'entrée ou encore pour toutes les fréquences on retrouve à la sortie un signal égal en amplitude au signal présent à l'entrée. Cette caractéristique vaut à ce filtre le nom de passe-tout.

Mais si l'amplitude n'est pas modifiée, il en est tout autrement de la phase qui vaut en fonction de la fréquence:

$$\varphi = - \text{Arctg} \left(\frac{2 \omega R_1 C_{17}}{1 - R_1^2 C_{17}^2 \omega^2} \right)$$

Et lorsque $1 - R_1^2 C_{17}^2 \omega^2 = 0$, la tangente étant infinie, le déphasage vaut -90° . Ce filtre déphase donc de 90° un signal d'entrée de fréquence $f = (1/2 \pi R_1 C_{17})$.

Dans la pratique l'impédance Z n'est pas une capacité pure mais une capacité C_{17} en série avec une résistance R_2 .

$$\text{Avec } Z = R_2 + \frac{1}{C_{17} p}$$

Un nouveau calcul nous donne:

$$F_4(p) = \frac{(R_2 - R_1) C_{17} p + 1}{(R_2 + R_1) C_{17} p + 1}$$

Dans ce cas l'amplitude est légèrement modifiée avec la fréquence, le module de $F_4(p)$ n'étant pas constant quelle que soit la fréquence. Pour la phase on a une relation tout à fait similaire à celle trouvée précédemment:

$$\varphi = - \text{Arctg} \left(\frac{2 R_1 C_{17} \omega}{1 - (R_1^2 - R_2^2) C_{17}^2 \omega^2} \right)$$

Il existe aussi une fréquence pour laquelle la phase vaut 90° :


$$f = \frac{1}{2 \pi C_{17} \sqrt{R_1^2 - R_2^2}}$$

et l'on pourra remarquer (en effectuant le calcul) que l'amplitude du signal d'entrée n'est pas modifiée pour cette fréquence particulière. On peut facilement calculer C_{17} pour que le déphasage vaille 90° à 70 kHz sachant que $R_1 = 10$ k Ω et $R_2 = 2,7$ k Ω .

La valeur des deux résistances supplémentaires, résistance de contre-réaction et résistance d'entrée, n'intervient pas dans les calculs à condition que ces deux résistances aient la même valeur.

Le démodulateur FM

Le démodulateur FM associé au déphaseur est représenté à la figure 4. Ce démodulateur à quadrature convertit les variations de fréquence du signal à fréquence intermédiaire en un signal basse fréquence: signal audio. La pente de conversion du démodulateur vaut $-3,6$ V/MHz. On remarque dans ce cas que, l'excursion FI étant compressée à ± 15 kHz, le signal de sortie ne dépassera jamais 100 mV. Le déphasage de 90° est assuré par le filtre passe-tout réalisé autour d'un amplificateur opérationnel.

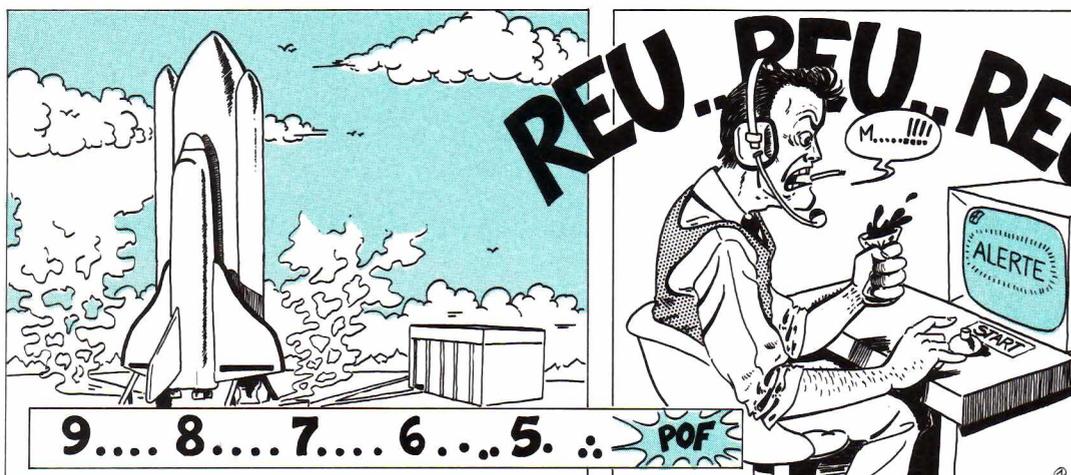

LE LANCEMENT S'ANNONÇAIT MAL!! 5 SECONDES AVANT LE DÉPART, LES TURPAPES DE RETOUR QUI TOMBENT EN CARAFE... LA PANNE FUT LOCALISÉE DANS L'HEURE, MAIS IL NOUS MANQUAIT CERTAINS COMPOSANTS ELECTRONIQUES....

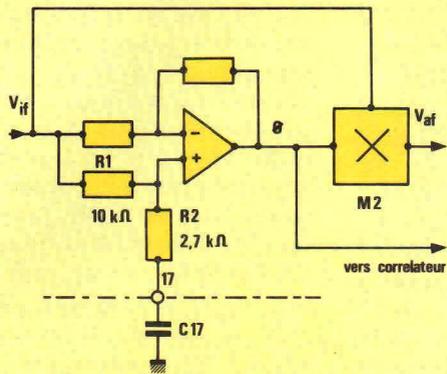


Figure 4

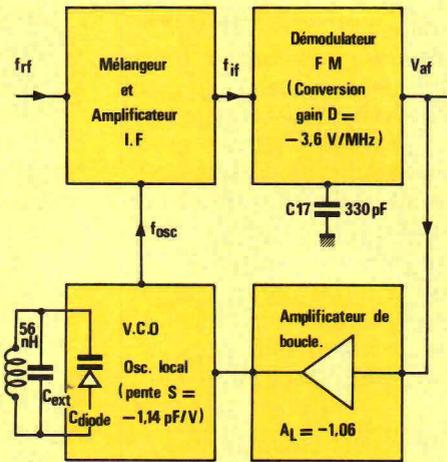


Figure 5

La boucle à verrouillage de fréquence

Le principe de compression d'excursion de fréquence de la fréquence intermédiaire est illustré par le schéma de la **figure 5**. Si l'on ôte l'amplificateur de boucle de ce schéma synoptique, on est en présence du synoptique d'un récepteur traditionnel. L'originalité et la nouveauté viennent de la contre-réaction appliquée, par la tension de sortie BF, sur la fréquence de l'oscillateur local.

En boucle ouverte, lorsque la tension de contre-réaction n'est pas appliquée à l'oscillateur local, le gain de conversion du démodulateur ($V_{AF}/V_{IF} = D = -3,6 \text{ V/MHz}$). En boucle fermée le gain de conversion est réduit. Le gain en boucle fermée peut se déduire de la formule générale applicable à tout circuit contre réactionné :

$$\frac{V_{AF}}{V_{IF}} = \frac{D}{1 + \beta \cdot |D|}$$

Dans cette relation D représente le gain en boucle ouverte, et β le taux de contre-réaction.

La fréquence de l'oscillateur local est déterminée par : la self externe, la capacité globale en parallèle, le facteur de conversion du VCO exprimé en pF par volt de la tension d'accord. Dans ces conditions on peut écrire :

$$f_{osc} = \frac{1}{2 \pi \sqrt{2} \sqrt{C_o + sV}}$$

où V représente la tension de contre-réaction appliquée à l'entrée du VCO. La capacité équivalente sV étant très faible par rapport à C_o on peut faire l'approximation suivante :

$$f_{osc} = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC_o}} \cdot \left(1 + \frac{sV}{2 C_o} \right)$$

ou encore

$$f_{osc} = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC_o}} \cdot \left(1 - \frac{sV}{2 C_o} \right)$$

Lorsque $V = 0$ il n'y a pas de modulation et l'oscillateur est accordé sur la fréquence centrale f_o . f_{osc} peut aussi s'écrire :

$$f_{osc} = f_o - \frac{sV f_o}{2 C_o}$$

La tension V résulte de l'amplification de la tension BF : $V = V_{AF} \cdot A$. On a donc finalement :

$$f_{osc} = f_o - \frac{s f_o A}{2 C_o} V_{AF}$$

Le terme $(s f_o A / 2 C_o)$ est le taux de contre-réaction β .

Le gain en boucle fermée se déduit facilement :

$$\frac{V_{AF}}{V_{IF}} = \frac{D}{1 + |D| \cdot \frac{A \cdot s \cdot f_o}{2 C_o}}$$

Dans cette expression D est exprimé en volts par MHz, A est sans unité, s est en pF par volt, f en MHz et C_o en pF. Dans ces conditions l'homogénéité est respectée et le dénominateur est sans dimension.

Pour le TDA 7000 nous avons les valeurs suivantes : $f_o = 98 \text{ MHz}$, $C_o = 49 \text{ pF}$, $A = -1,06$ et $s = -1,14 \text{ pF/V}$. Ce qui donne :

$$(V_{AF}/V_{IF}) = -0,67 \text{ V/MHz}$$

Cette boucle permet donc la compression dans un facteur légèrement supérieur à 5 (5,35) de l'excursion de la fréquence intermédiaire.

Le schéma de la **figure 6** rend compte du phénomène en présence de modulation. En absence de modulation, si la fréquence à recevoir vaut 96 MHz, la fréquence de l'os-

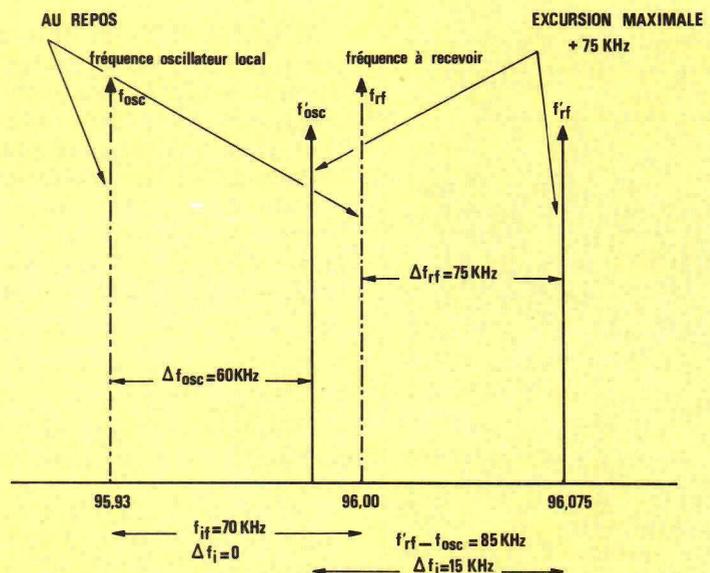


Figure 6

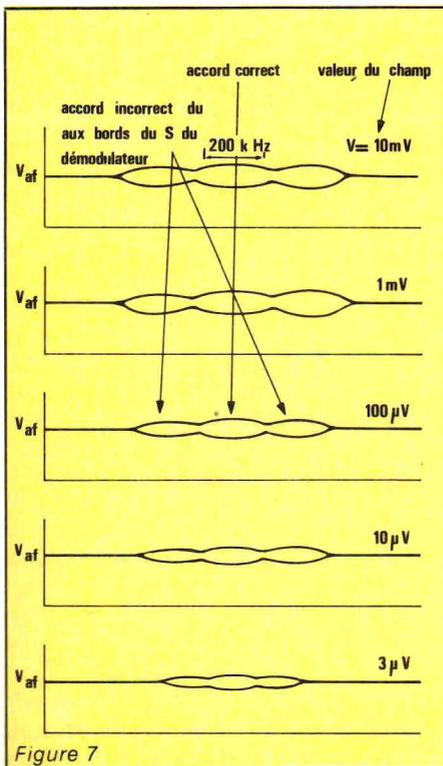


Figure 7

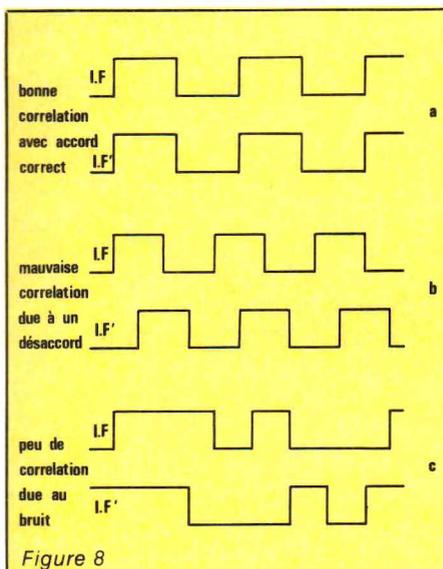


Figure 8

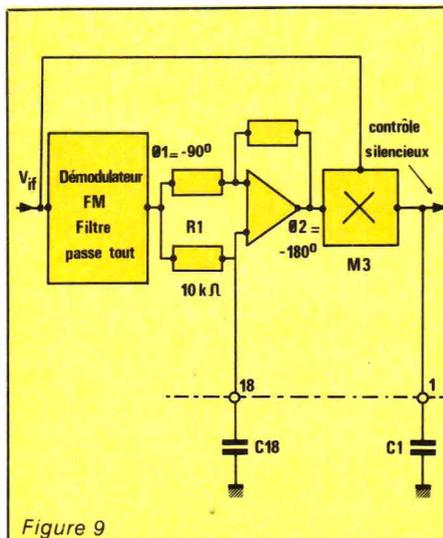


Figure 9

cillateur local vaut bien sûr $96,000 - 0,070 = 95,930 \text{ MHz} = f_{osc}$.

Lorsque la porteuse est modulée, la fréquence de l'oscillateur local se déplace en même temps et dans le même sens que la modulation. Le déplacement de la fréquence de l'oscillateur local vaut :

$$\Delta f_{osc} = \frac{-s f_0 A D}{2 C_0} \Delta f$$

Dans cette relation D représente le gain en boucle fermée. Δf est l'excursion en fréquence du signal reçu, si Δf vaut 75 kHz on aura $\Delta f_{osc} \cong 60 \text{ kHz}$, pour les valeurs précédentes $f_0 = 95,93 \text{ MHz}$. La nouvelle valeur de l'oscillateur local vaut $f'_{osc} = f_0 + \Delta f_{osc}$ et l'excursion en fréquence de la fréquence intermédiaire :

$\Delta f_i = f_{rec} + \Delta f_{if} - f_0 - \Delta f_{osc}$ et finalement $\Delta f_i = 15 \text{ kHz}$.

De l'étude de ce circuit de compression, sur lequel repose tous les principes de base du TDA 7000, on doit tirer quelques conclusions intéressantes :

— Sur une plage de fréquences donnée, le gain en boucle fermée n'est pas constant mais dépend du rapport f_0/C_0 .

Dans la bande FM, limitée par les fréquences 88 MHz et 108 MHz, le gain en boucle fermée varie de 0,842 V/MHz à 0,510 V/MHz, le taux de compression variant de 4,27 à 7,05. Et ceci signifie que pour une excursion équivalente, le signal BF dû à des émissions proches de 88 MHz sera plus élevé que pour les émissions situées en bout de bande.

Si le TDA 7000 doit être utilisé sur une autre fréquence, toujours en récepteur à bande large, le taux de compression doit rester voisin de 5. A titre d'exemple choisissons un récepteur à 36,4 MHz. En examinant la formule délivrant le gain en boucle fermée on voit que seuls f_0 et C_0 changent d'une fréquence à l'autre. Quel élément doit changer : L ou C_0 ?

Pour ne rien changer par ailleurs le rapport $(f_0/2 C_0)$ doit rester constant. Dans le cas précédent $f_0 = 98 \text{ MHz}$, $C_0 = 49 \text{ pF}$, $f_0/2 C_0 = 1$.

On appliquera cette nouvelle relation pour tout changement de fréquence. $f_0' = 36,4 \text{ MHz}$, $C_0 = 18,2 \text{ pF}$ ce qui donne $L = 1,06 \mu\text{H}$.

Le système de silencieux à corrélateur

Une des différences de fonctionnement entre les récepteurs FM et les récepteurs AM est que pour une station FM l'accord peut être obtenu sur trois positions différentes du potentiomètre ou condensateur d'accord. En plus de la position correcte il existe deux positions parasites dues aux flancs de la courbe en S du démodulateur.

Sur les bords de la courbe en S, la linéarité est très mauvaise, elle accroît la distorsion par harmoniques du signal BF.

Sur le schéma de la figure 7, on a représenté les trois accords possibles pour diverses valeurs du champ. La fréquence et l'amplitude de la réponse sur les bords sont fonction de la valeur du champ et les réponses parasites sont séparées de l'accord correct par un point d'amplitude minimale. En pratique cette amplitude minimale est mal définie car le taux de modulation n'est pas constant et bien souvent on a un débordement du canal adjacent qui vient noyer ce point d'amplitude minimale.

Les récepteurs FM performants sont équipés de silencieux activés lorsque le signal est trop faible, un galvanomètre d'accord à zéro central facilite la tâche au moment de l'accord. On trouve finalement un indicateur de champ qui lui aussi facilite l'accord. Bien que le TDA 7000 soit principalement destiné aux récepteurs portatifs, il comporte un nouveau système de silencieux très efficace qui supprime le bruit entre les stations et les réponses parasites dues à un désaccord vers les bords de la courbe en S du démodulateur.

Le système de silencieux est contrôlée par un circuit qui détermine la corrélation entre la forme d'onde du signal à fréquence intermédiaire et ce même signal inversé puis retardé de la moitié de la période de la fréquence intermédiaire nominale. Un générateur de bruit est associé au silencieux pour donner une indication audible en cas d'accord incorrect. La figure 8 rend compte du fonctionnement du silencieux.

Le signal IF est le signal de fréquence intermédiaire. Le signal IF' est obtenu, à partir de IF, par inversion puis retard d'une demi période. Dans le cas d'un accord correct

comme le montre la **figure (a)** les deux formes d'onde sont identiques et il en résulte une corrélation importante. Dans cette situation le signal audio est validé. Si le circuit est légèrement désaccordé (b) le signal IF' est légèrement décalé par rapport à IF. Il n'y a que peu de corrélation entre les deux signaux et la sortie audio est coupée. Et enfin le diagramme (c) montre que, par le faible coefficient de surtension du filtre de fréquence intermédiaire, le bruit entraîne d'importantes fluctuations de la période du signal FI, là aussi la sortie audio est invalidée. Le système de silencieux à corrélateur supprime donc le bruit et les réponses sur les bords de la courbe en S.

Le seuil d'entrée en action du silencieux est beaucoup plus bas que celui obtenu dans la plupart des autres systèmes. Ce nouveau système est idéal pour les récepteurs portatifs qui doivent souvent être capables de recevoir des signaux d'amplitude juste supérieure au bruit.

Comme le montre le schéma de la **figure 9**, le circuit de silencieux comprend un filtre passe-tout connecté en série avec le démodulateur FM associé au réseau déphaseur (passe-tout). Le condensateur C_{18} ajuste le déphasage global à 180° . Ce signal déphasé de 180° est appliqué au mélangeur M_3 qui détermine la corrélation entre le signal FI direct et le signal FI inversé et retardé. La sortie du mélangeur M_3 commande

le silencieux, celui-ci fournit ou non le signal audio démodulé au buffer de sortie. Si le taux de corrélation est grand la sortie audio délivre le signal démodulé, si le taux est faible le buffer de sortie reçoit les signaux issus de la source de bruit. L'entrée en action du circuit de silencieux est progressive pour éviter la génération de phénomènes audio transitoires..

La sortie du mélangeur M_3 est disponible à la broche 1 et peut être utilisée pour piloter un indicateur d'accord. La **figure 10** représente les deux régions pour lesquelles le signal audio est validé. La première correspond à l'accord correct f_i , la seconde correspond à la fréquence image $-f_i$. La fréquence image n'est donc pas supprimée lorsque le circuit fonctionne en boucle ouverte. Lorsque le circuit fonctionne en boucle fermée, la constante de temps du système de silencieux, qui est déterminée par le condensateur C_1 de la **figure 9**, modifie le fonctionnement et le signal audio n'est plus transmis à la sortie si l'accord est effectué sur la fréquence image.

Fonctionnement du silencieux associé à la boucle FLL

La réponse du circuit FLL en boucle fermée est représentée par la **figure 11**; sur cette figure l'origine représente la valeur nominale de la

fréquence intermédiaire : 70 kHz.
 $f_{rf} - f_{osc} = f_i$.

Dans le cas de l'accord correct, le signal audio est toujours transmis à la sortie. Les réponses parasites sur les bords de la courbe du démodulateur correspondent à des fréquences $-f_2$ et $+f_2$ situées hors de la bande du filtre de fréquence intermédiaire et sont supprimées.

Les transitions rapides du signal audio, aux moments du verrouillage de la boucle (points A et B) et aux moments du deverrouillage (points C et D) sont supprimés par deux processus annexes.

Les transitions de verrouillage et de deverrouillage correspondant aux points B et D se présentent si la fréquence intermédiaire FI est plus grande que f_2 et sont alors supprimées par l'action du silencieux.

La situation due au deverrouillage au point C est différente car le silencieux n'est actif que sur la fin des transitions. Pour supprimer complètement ces transitoires, le condensateur C_1 de la figure 1 garde la ligne de commande du silencieux à un potentiel tel qu'il soit actif pendant le court instant nécessaire à ce que la fréquence intermédiaire passe de $-f_1$ à $-f_2$. Le même phénomène se répète au point A où la fréquence intermédiaire passe de $-f_2$ à $-f_1$. Comme la fréquence image est située à mi-chemin entre $-f_1$ et $-f_2$, elle est alors supprimée.

La **figure 12** montre les variations de niveau du signal audio en fonction de la valeur du signal RF recueilli par l'antenne. Il y a, par rap-

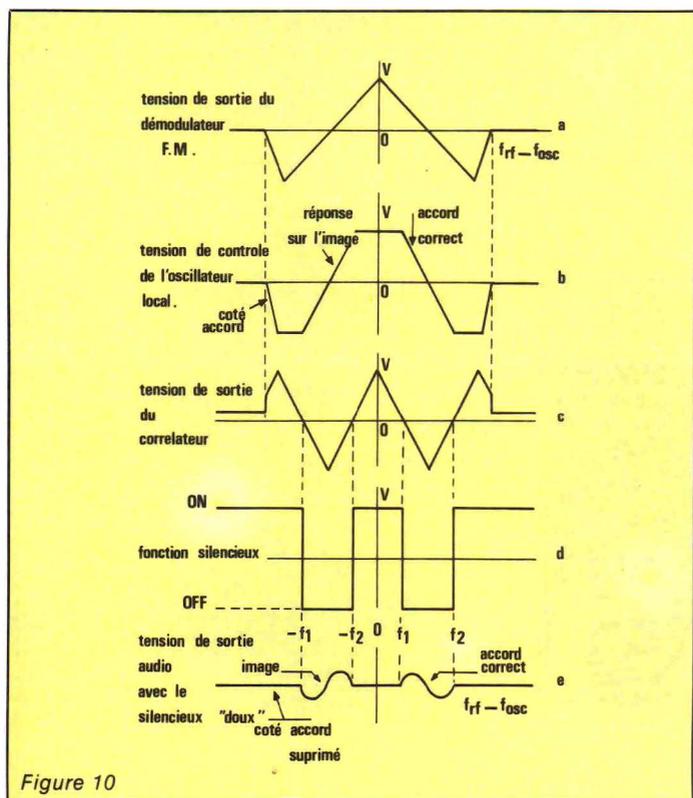


Figure 10


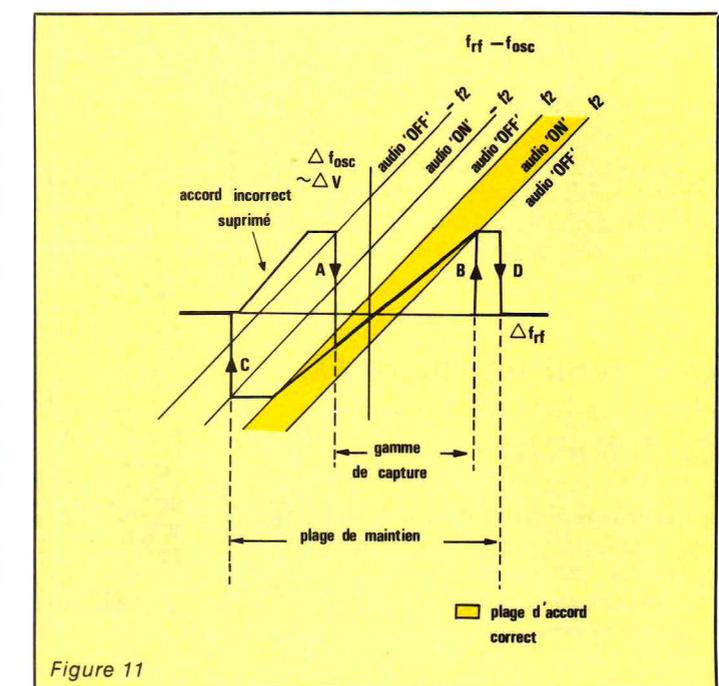


Figure 11

Réalisation

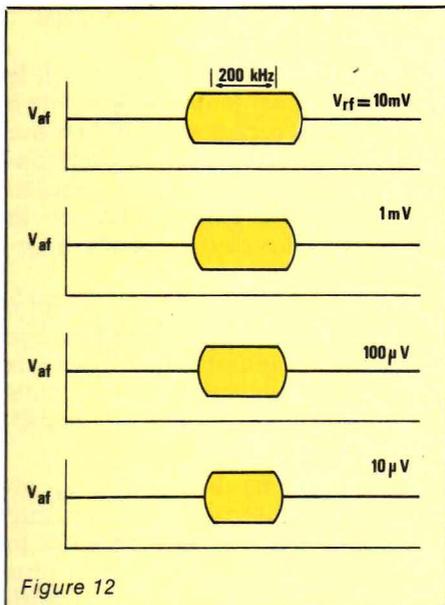

port à un récepteur traditionnel, trois différences notables :

- Pas de réponse sur les bords de la courbe en S. Le silencieux combine la fonction desaccord et la fonction mesure du champ.

- La plage de fréquence d'accord correct est élargie, même avec des antennes peu performantes. Cette caractéristique est due au contrôle automatique de fréquence qui comprime l'excursion des signaux RF pour ne donner que le cinquième de cette excursion en FI. Il n'y a pas de distorsion lorsque le récepteur est très légèrement désaccordé, la boucle FLL rattrape le desaccord.

- Malgré la présence d'un système de silencieux à action progressive la qualité du signal audio reste excellente même en cas d'utilisation d'antennes peu performantes. Cette caractéristique provient de l'importance du gain de l'amplificateur FI : 3 dB en dessus du seuil de limitation pour un signal d'entrée de 1,5 μV.

Le silencieux à action progressive affecte malgré tout l'amplitude du signal audio démodulé qui est alors fonction de l'amplitude du signal d'entrée.

Un circuit récepteur FM dans la bande 88-108 MHz

Le schéma de la figure 13 est une application typique du TDA 7000. Pour des raisons évidentes d'approvisionnement, on a écarté la solution du récepteur accordé par un condensateur variable au profit d'un accord par diode varicap.

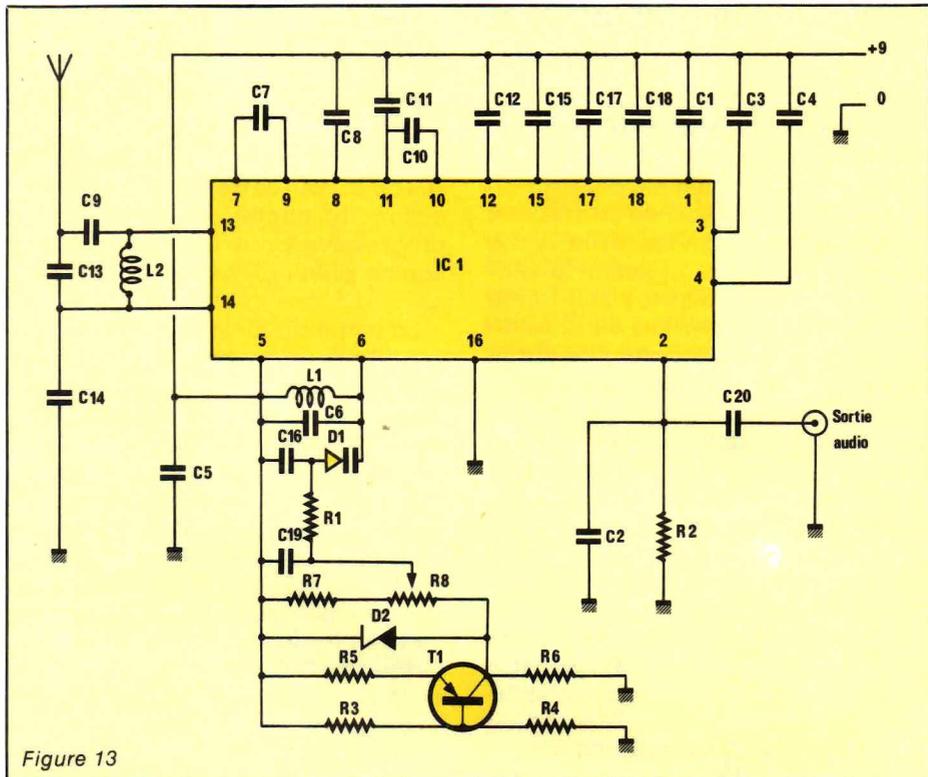


Figure 13

La fonction de certains composants périphériques n'ayant pas été décrite dans un précédent chapitre, elle le sera dans celui-ci.

R₂, C₂ déterminent la constante de temps de désaccentuation. R₂ C₂ = 50 ou 75 μs. C₃ est connectée au générateur de bruit. Si ce condensateur est omis, il n'y a aucun bruit entre les stations. C₄ est un condensateur de filtrage qui élimine les harmoniques de la fréquence intermédiaire à la sortie du démodulateur FM. Ce condensateur détermine aussi la constante de temps de

verrouillage de la boucle FLL et modifie la courbe de réponse.

C₅ est tout simplement un condensateur de découplage qui devra être connecté aussi près que possible du circuit TDA 7000.

C₇, C₈, C₁₀, C₁₁, C₁₂, C₁₇ et C₁₈ sont les condensateurs caractérisant le filtre de fréquence intermédiaire et le démodulateur. Les valeurs adoptées figurant dans la nomenclature des composants sont calculées pour une fréquence intermédiaire de 70 kHz. Pour des fréquences intermédiaires différentes les valeurs de ces

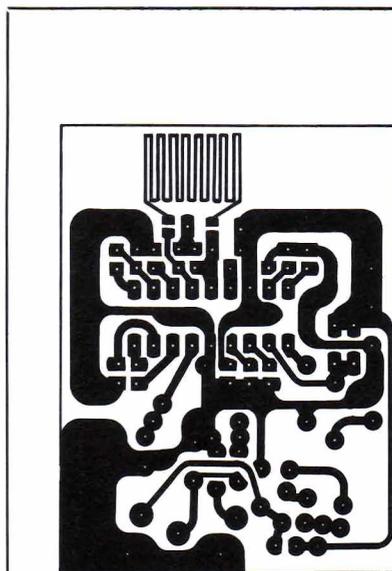


Figure 14

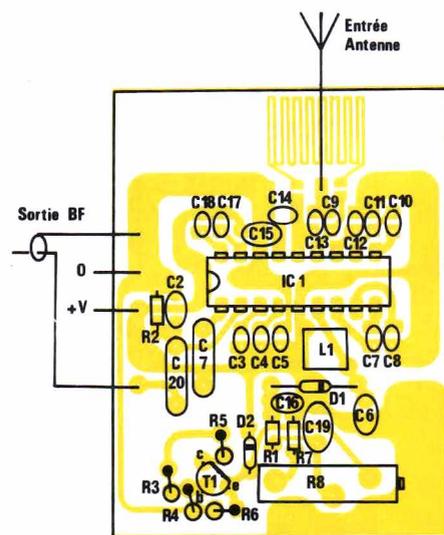


Figure 15

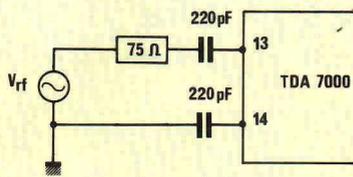


Figure 16

condensateurs doivent être recalculées en s'aidant des formules énoncées dans les précédents paragraphes.

La broche 14 du circuit TDA 7000 correspond à une des entrées du mélangeur. Cette entrée est découplée par le condensateur C_{14} . La ligne de masse aboutissant à ce condensateur C_{14} doit être d'aussi bonne qualité que possible. Le trajet des pistes doit être soigneusement étudié pour éviter tout couplage inductif ou capacitif entre l'entrée du mélangeur et l'oscillateur local.

Le condensateur C_{15} filtre la tension de contre-réaction destinée à l'amplificateur limiteur.

Les condensateurs C_6 et C_{16} fixent la fréquence de l'oscillateur local. Leur valeur dépend de la plage de fréquence à recevoir et de la capacité de la diode varicap.

Les condensateurs C_9 et C_{13} associés à la self L_2 constituent un filtre passe-bande sommaire : $Q = 4$. Si ce filtre n'est pas nécessaire ou si le circuit doit travailler sur une autre plage de fréquence L_2 et C_{13} sont supprimés et C_9 est remplacé par un condensateur de 220 pF.

Réalisation pratique

Le tracé des pistes est représenté à la figure 14 et l'implantation des composants à la figure 15. La réalisation et le câblage de cette plaque simple face ne pose aucun problème.

Notre maquette est alimentée par une pile plate de 9 V. Dès la fin des


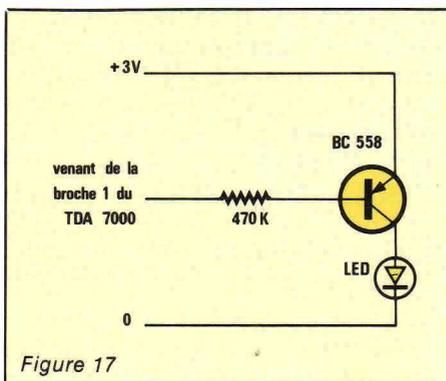


Figure 17

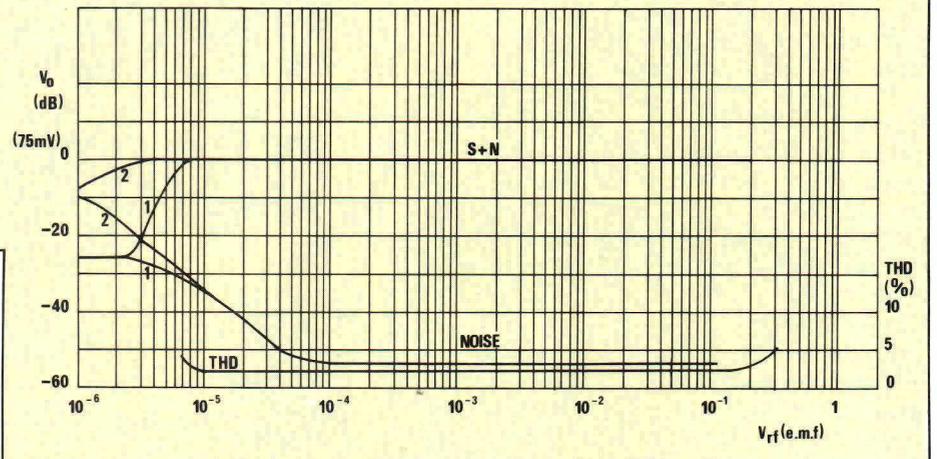

opérations de câblage et après les contrôles visuels habituels, la maquette peut être mise sous tension. Le seul réglage consiste à positionner le noyau de la self de l'oscillateur local. Avec la self TOKO employée, le noyau était positionné de manière à donner la valeur de self maximale.

Pour cette opération on peut s'aider d'un second récepteur et s'assurer que le réglage couvre la plage 88-108.

Les courbes de la figure 16 représentent le niveau de sortie en fonction de la valeur du signal RF d'entrée. Les courbes notées 2 sont obtenues avec la silencieux mis hors service en injectant un courant d'environ 20 μA à la broche 1 du TDA 7000. La fréquence d'injection valait 96 MHz et celle-ci était modulée par un signal à 1 kHz entraînant une ex-

cursion en fréquence de $\pm 22,5$ kHz pour la mesure des niveaux de sortie et ± 75 kHz pour la mesure de distortion.

Modifications et extensions

Comme nous l'avons dit précédemment le TDA 7000 peut être employé dans divers cas et dans ce dernier chapitre nous nous proposons d'énumérer quelques utilisations qui nous paraissent intéressantes.

Le schéma de la figure 17 représente un indicateur d'accord, ce circuit est si simple qu'il est superflu de s'aparentir sur son fonctionnement.

Il pourra être utilisé dans tous les cas. Seul le courant absorbé par la

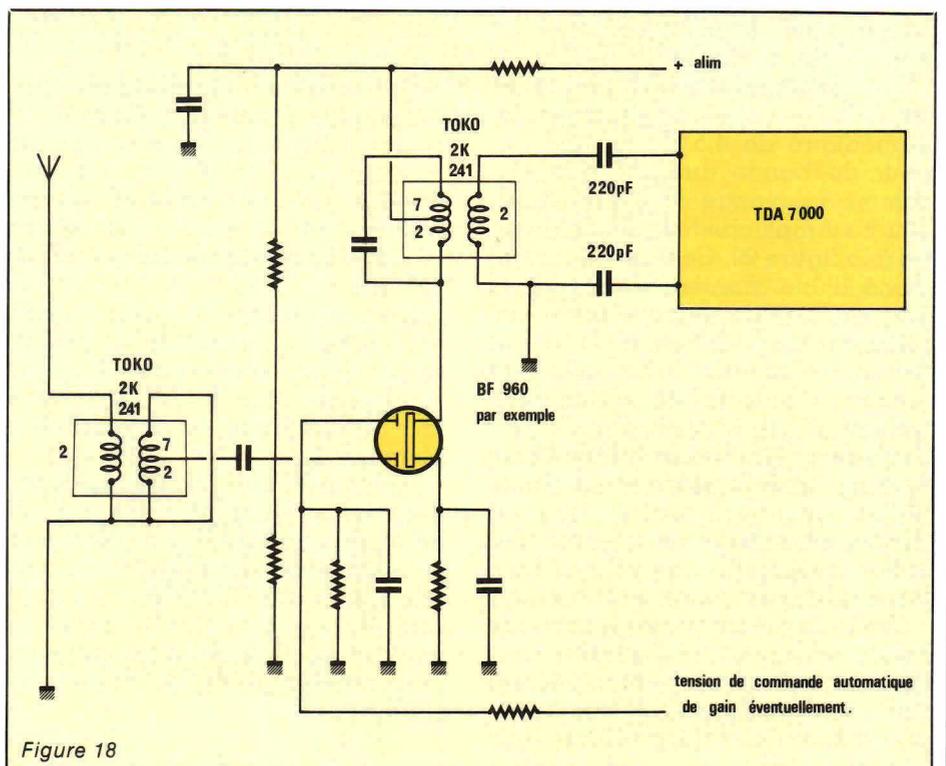


Figure 18

Réalisation

diode électroluminescente est à choisir avec soin (diode à haut rendement) si l'on est soumis à des impératifs de consommation.

Le schéma de la figure 18 représente la structure d'un récepteur pouvant fonctionner sur les trois fréquences autorisées par les PTT pour les micros HF ou micros sans fil 32,8 MHz, 36,4 MHz et 39,2 MHz.

Pour améliorer la sensibilité on intercale un étage amplificateur associé à deux filtres passe-bande. Le gain de l'étage d'entrée est fonction de la polarisation de la deuxième grille du MOS d'entrée. Le potentiel de la deuxième grille peut être fixe ou piloté par la tension issue d'un circuit de commande automatique de gain qu'il faudra concevoir. Dans ce cas le récepteur fonctionne toujours en bande large (excursion maximale de ± 75 kHz). Les composants périphériques ne changeant pas et ils ne sont pas représentés.

Le fonctionnement en bande étroite

La figure 19 représente le TDA 7000 câblé en récepteur à bande étroite. Dans ce cas l'oscillateur est remplacé par un oscillateur à quartz. Avec un tel oscillateur il est difficile d'agir sur la fréquence d'oscillation ; il ne peut donc y avoir une compression de l'excursion FI par la boucle FLL. Pour éviter toute apparition de distorsion, l'excursion devra être très sérieusement contrôlée au niveau de l'émetteur.

Les composants de la figure 16 ont été calculés pour une fréquence intermédiaire de 4,5 kHz et une largeur de bande du filtre de 5 kHz comme le montre le relevé de la courbe Amplitude/Fréquence du filtre à la figure 20. Ce calcul peut être mené d'une manière simple : si la fréquence intermédiaire est multipliée par un coefficient N, la valeur des condensateurs C_{17} et C_{18} du filtre passe-tout et la valeur des condensateurs du filtre C_7 , C_8 , C_{10} , C_{11} , C_{12} doit être multipliée par $1/N$. La sélectivité du filtre de fréquence intermédiaire peut-être améliorée pour donner une meilleure réjection des canaux adjacents en utilisant d'autres réseaux en place de C_{10} et C_{11} .

Avec ce circuit le générateur de bruit n'est pas utilisé. Finalement la sortie audio, avant d'être utilisée, traversera un filtre passe-bas à coupure très raide, du type Chebyshev par exemple.

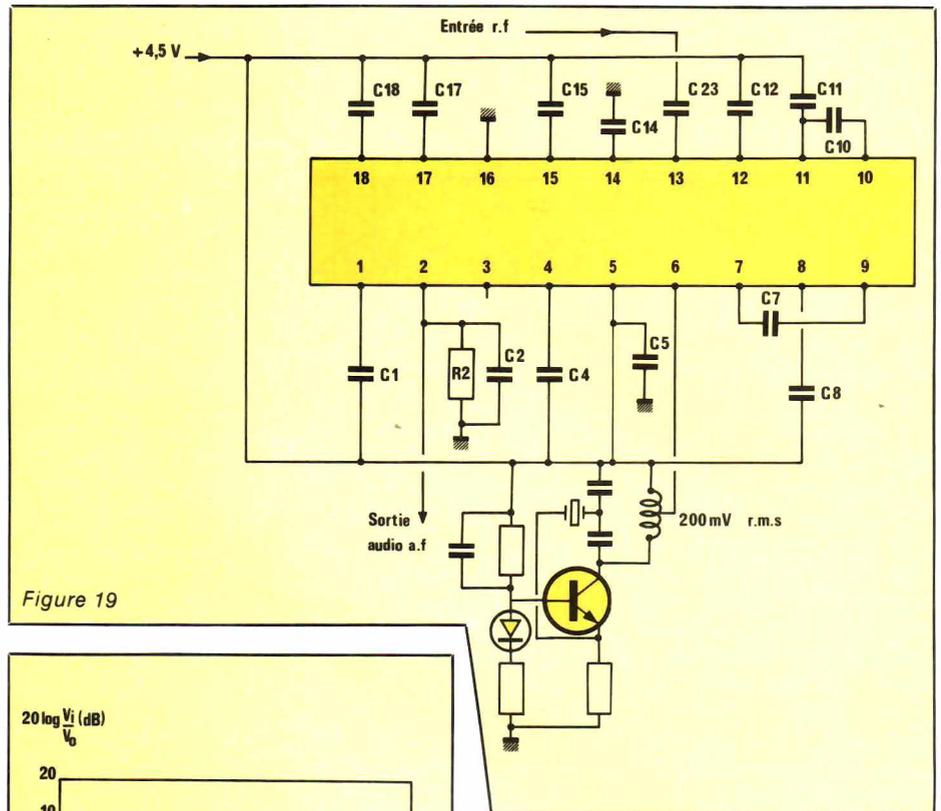


Figure 19

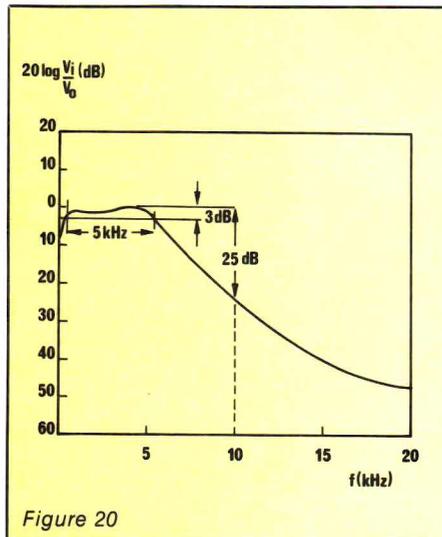


Figure 20

Des filtres de fréquence intermédiaire plus performants peuvent facilement être adaptés. Pour obtenir, aux environs de 10 kHz, une atténuation de l'ordre de 45 dB on placera en série avec C_{10} une self de 82 mH et en série avec C_{11} une self de 100 mH.

Les performances du filtre peuvent encore être augmentées en plaçant en parallèle sur la self de 100 mH un condensateur de 2,7 nF. L'atténuation au voisinage de 10 kHz atteint alors 50 dB.

Bien que le TDA 7000 soit un circuit destiné à la réception des émissions en modulation de fréquence il peut être employé dans de nombreux autres cas, ce que nous espérons avoir prouvé. Si tel est le cas, nous retrouverons probablement ce circuit dans les colonnes de Radio Plans prochainement.

F. de Dieuleveult.

Nomenclature

Condensateurs

C_1 : 0,15 μ F	C_{11} : 3,3 nF
C_2 : 1,8 nF	C_{12} : 150 pF
C_3 : 22 nF	C_{13} : 47 pF
C_4 : 10 nF	C_{14} : 2,2 nF
C_5 : 10 nF	C_{15} : 0,1 μ F
C_6 : 15 pF	C_{16} : 3,3 nF
C_7 : 3,3 nF	C_{17} : 330 pF
C_8 : 180 pF	C_{18} : 220 pF
C_9 : 39 pF	C_{19} : 10 nF
C_{10} : 330 pF	C_{20} : 0,22 μ F MKH

Résistances 1/8 W 5 %

R_1 : 10 k Ω
R_2 : 22 k Ω
R_3 : 100 k Ω
R_4 : 330 k Ω
R_5 : 82 Ω
R_6 : 1,5 k Ω
R_7 : 5,6 k Ω
R_8 : 100 k Ω ajustable multitour T 18 Sfernice.


Inductances

L_1 : TOKO 56 nH
L_2 : Self imprimé 130 nH

Semi-conducteurs

D_1 : BB 105 G
D_2 : Zener 3,0 V 0,4 W
T_1 : BC 558 B
IC_1 : TDA 7000

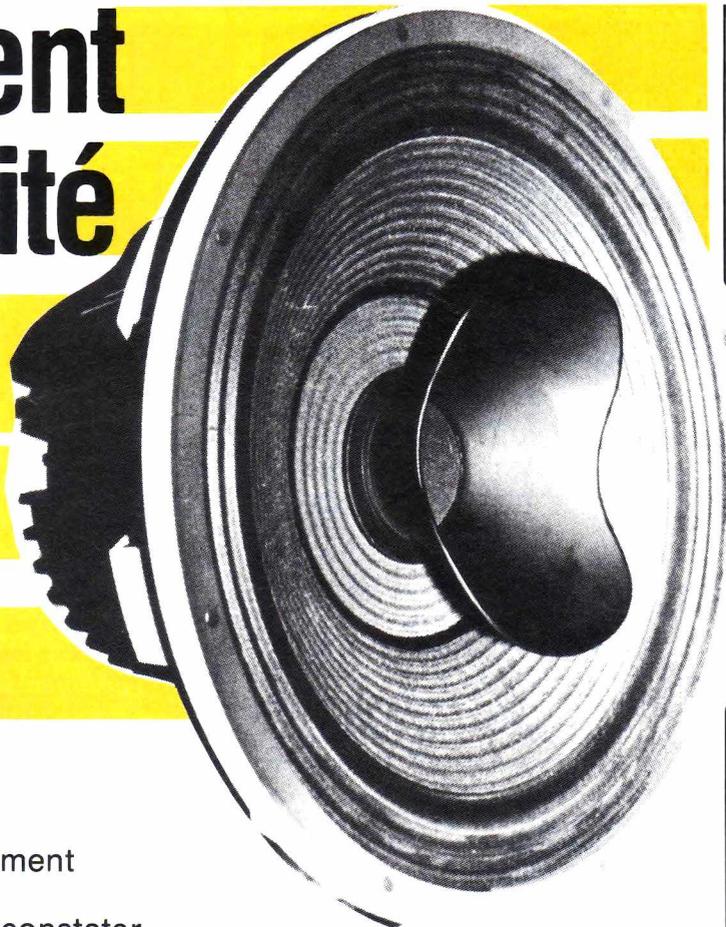Asservissement et non linéarité élastique des haut-parleurs



Bien que les techniques d'asservissements analogiques soient parfaitement au point et d'utilisation courante dans toutes les branches industrielles, il est paradoxal de constater que les haut-parleurs n'aient pas bénéficié plus largement de ce progrès.

L'objet de cet article est de présenter des résultats obtenus sur le plan pratique en utilisant une régulation cascade à deux boucles, la boucle interne étant attribuée à la variable la plus rapide, comme il se doit. Pour éviter l'adjonction d'éléments mobiles supplémentaires que constituent les capteurs traditionnels (accélération, vitesse ou position), la deuxième boucle est régulée à partir d'un calculateur de vitesse analogique. Les résultats obtenus confirment qu'une telle solution est satisfaisante, en particulier par l'élimination des distorsions non linéaires d'élasticité. Par ailleurs, l'opposition au déplacement de la partie mobile à toute sollicitation extérieure, telle que manuelle par exemple, est une conséquence du contrôle efficace apporté par l'asservissement.

Constatations sur l'élasticité des suspensions de haut-parleur

Chacun peut effectuer l'essai représenté par la figure 1, en retournant un haut-parleur sur son aimant et en le disposant sur un plan horizontal. A ce haut-parleur, on adjoint une chaise circulaire, au diamètre apparent de la bobine, et, latéralement, un repaire mobile face à une réglette graduée, fixe, qui mesurera les déplacements du diaphragme.

En plaçant différents poids sur la chaise, on mesure le déplacement de la partie mobile. De manière à

éviter toute attraction sur les poids utilisés, due au flux de fuite de l'aimant, ceux-ci seront amagnétiques, en laiton par exemple.

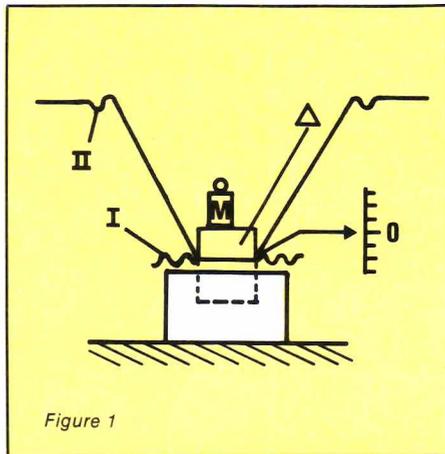


Figure 1

Précisons que ce dispositif permet aussi de mesurer le facteur de force du moteur linéaire en relevant la courbe « force portante » en fonction d'un courant continu réglable appliqué à la bobine. En équilibrant par des poids, à la position zéro du repaire mobile, les différentes valeurs de courant, le tracé $M_{kg} = f(I_A)$ donne la valeur de B_l en prenant g^* au lieu de mesure. Nous donnons ici le tracé de deux courbes $d_{mm} = f(M_{gr})$ effectuées sur deux haut-parleurs de marque différente. (Figures 2 et 3.)

Même si certains haut-parleurs portent l'étiquette « Haute-Fidélité », ils ne sont pas exempts de ce défaut de non linéarité, et ce, à l'intérieur même des limites normales du mo-

* Accélération de la pesanteur du lieu.

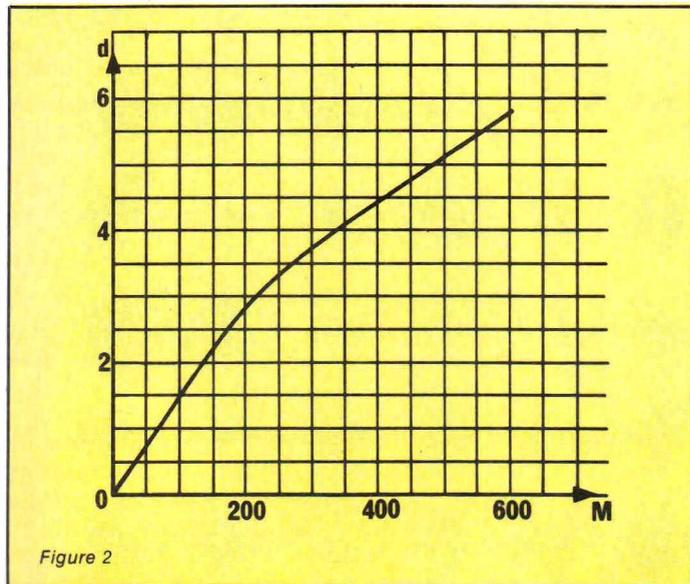


Figure 2

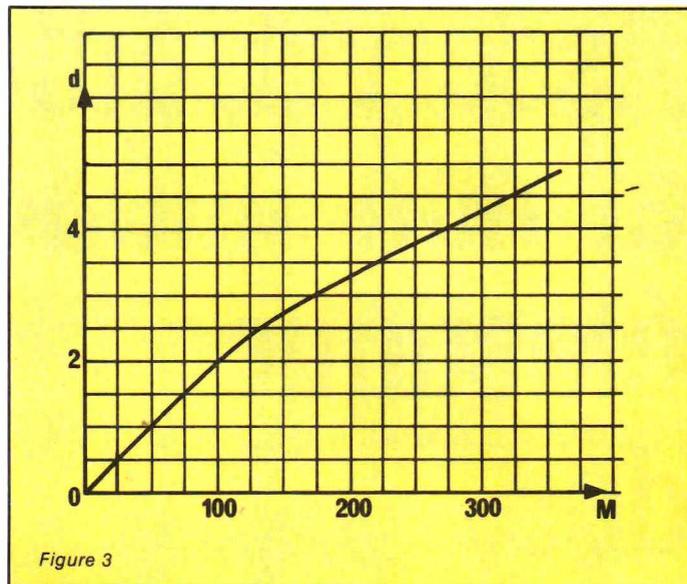


Figure 3

teur linéaire : longueur bobine moins hauteur entrefer. Nous allons voir pourquoi.

A priori, tout haut-parleur est équipé de deux suspensions élastiques. Une suspension I d'une part **figure 1** est constituée par un disque gaufré qui assure un centrage et, d'autre part, une suspension II est constituée en un matériau qui va de la mousse au caoutchouc. La discordance de mise en traction des deux suspensions ou tout défaut de chacune des suspensions crée la non linéarité élastique. Il s'agit donc d'un défaut inhérent à la construction du haut-parleur.

Conséquence du défaut de non linéarité élastique

Soit la construction graphique représentée sur la **figure 4**. Lors du passage d'un signal, triangulaire par exemple, dans un tel dispositif, la sortie obtenue est celle représentée en X. Pour des signaux dont l'amplitude n'atteint pas le coude de changement de pente, la reproduction du signal est linéaire. Pour les amplitudes supérieures, le dispositif introduit des distorsions de non linéarité. Il est facile de déterminer mathématiquement les harmoniques introduits par une telle transmission de signal à partir d'une sinusoïde d'entrée, mais ce n'est pas l'objet de cette étude. Nous verrons pratiquement quel signal corrigé doit être appliqué sur la bobine pour obtenir une sortie correcte. Ce défaut, qui est examiné ici sur un dispositif mécanique, peut se rencontrer dans des systèmes d'amplifica-

tion mal conçus. Les distorsions s'ajoutent alors les unes aux autres. Plus précisément :

$$d_{\text{tot}} = \sqrt{\sum (d \text{ partielles})^2}$$

Régulation cascade

Cette technique a pris un essor général il y a une vingtaine d'années dans les applications industrielles courantes. La **figure 5** donne un synoptique d'une régulation cascade.

Une régulation type comportera par exemple trois boucles de base. Sans entrer dans le détail et le calcul d'un tel système, il y a lieu de signaler que la disposition suivante :

- boucle la plus interne = boucle courant
 - boucle suivante = boucle vitesse
 - boucle externe = boucle position
- correspond à une nécessité de fonctionnement. Chaque boucle régulée utilise un capteur, soit dans ce cas :
- 1 capteur courant
 - 1 capteur vitesse
 - 1 capteur position

Il est important de savoir, et c'est logique, que la qualité d'une régulation dépendra entre autre de la qualité de ses capteurs. Ce sont ces dispositifs qui donnent une image de l'évolution des différents paramètres à régler.

Note sur les différentes boucles

a) Boucle courant :

L'intérêt de cette boucle est d'accélérer l'évolution du courant. En effet, une inductance telle que celle d'une bobine de haut-parleur s'oppose aux variations rapides de courant. La boucle courant permet de



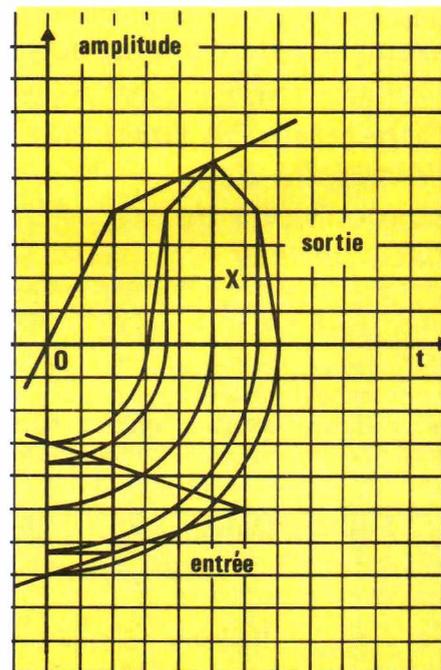


Figure 4

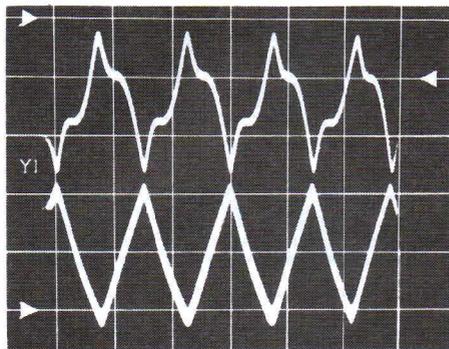


En haut : Tension bobine
En bas : Signal vitesse

F = 66 Hz

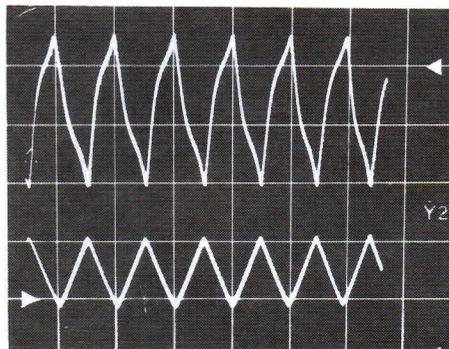

En haut : Tension bobine
En bas : Signal vitesse

F = 100 Hz

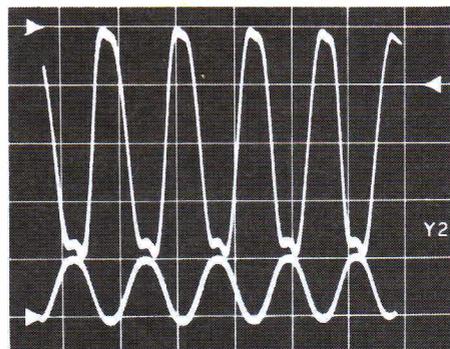

En haut : Tension bobine
En bas : Signal vitesse

F = 80 Hz

multiplier plusieurs fois la vitesse du courant (dI/dt) par rapport à un système non bouclé.

b) Boucle vitesse :

La sortie du régulateur vitesse est utilisée comme référence à la boucle courant. La caractéristique essentielle des régulateurs est d'avoir un gain très élevé, de manière à corriger au mieux l'écart existant entre la mesure effectuée par le capteur et la valeur demandée à l'entrée de la

boucle, dite référence. On comprend l'intérêt de disposer de capteurs précis et rapides.

c) Boucle position :

La position est le paramètre le plus lent de ceux considérés jusqu'ici, il est donc régulé par la boucle extérieure. L'utilisation d'un capteur de position idoine permet, par exemple, la suppression des suspensions élastiques du haut-parleur. Ainsi, hors tension, la membrane est en

équilibre indifférent et se place à la position souhaitée à la mise sous tension. Toute tentative de déplacement autre que par commande électrique est impossible. Une telle réalisation reste néanmoins une entreprise de longue haleine qui est du domaine professionnel. Nous donnons ici le principe d'un système ne nécessitant pas d'adjonction sur le haut-parleur.


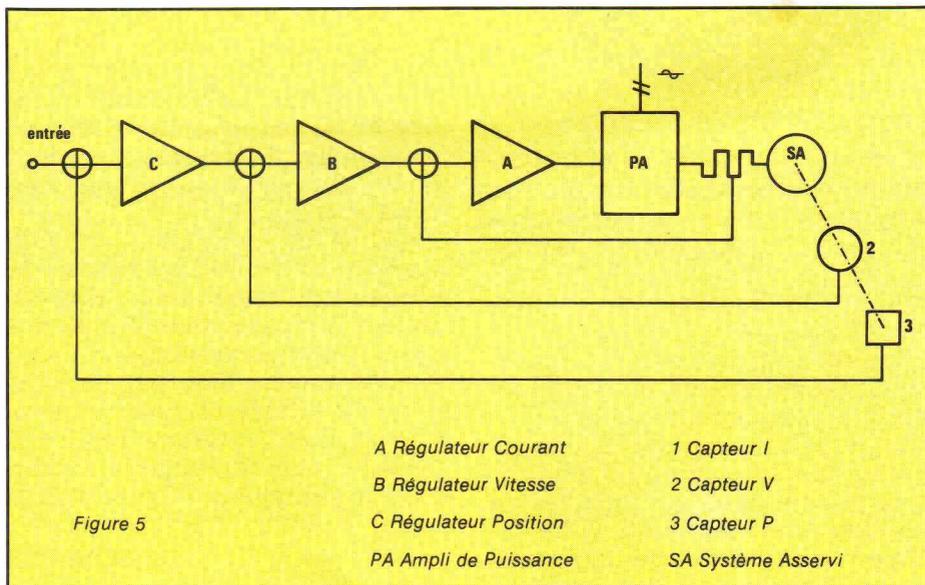


Figure 5

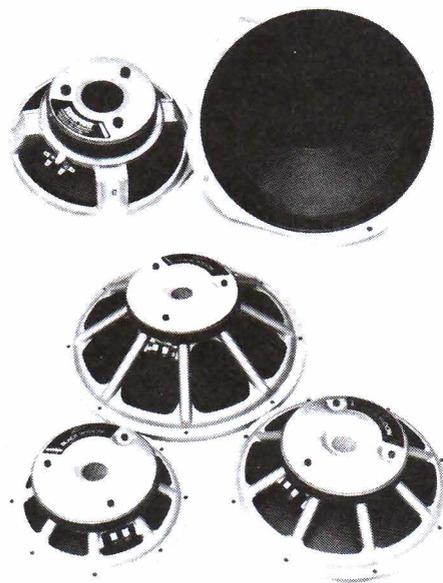

RADIO PLANS

Veillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :

Nom :

Prénom :

Rue :

N° :

Ville :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Je joins à cette commande mon règlement par :

Chèque bancaire

C.C.P. (sans n° de compte)

Eurochéque

Principe d'une régulation cascade appliquée aux haut-parleurs

Une telle régulation comporte :

- le dispositif à réguler : le haut-parleur ;

- l'amplificateur de puissance : celui-ci est à liaisons continues et comporte donc une source d'alimentation positive et une source négative réunies en un point commun qui est le zéro de tension. Ces deux sources ne sont pas inférieures à 40 volts, peuvent débiter 3 ampères et être bidirectionnelles, ce qui exclue les régulateurs de tension traditionnels, non réversibles.


- les régulateurs courant et vitesse : ceux-ci utilisent des amplificateurs opérationnels très performants (produit gain bande passante d'au moins 10 MHz) ;

- les capteurs de mesure : le capteur courant utilise un shunt traditionnel non selfique, une valeur d'un ohm convient à un haut-parleur de « 8 ohms ». Le capteur de vitesse est constitué par un calculateur analogique qui reconstitue la vitesse de la membrane à partir de la tension et du courant bobine.

Résultats obtenus

Il découle des explications précédentes que les meilleurs résultats s'obtiennent aux fréquences les plus basses et aux élongations les plus grandes.

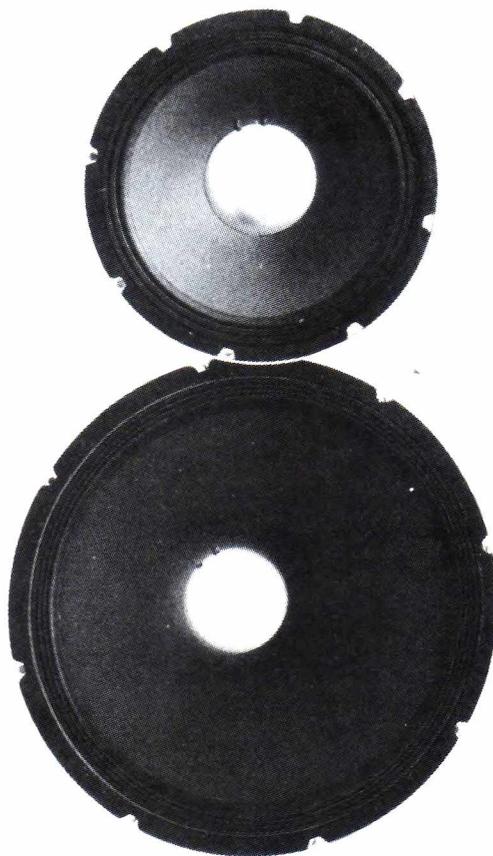Pour des courbes de déplacement telles que celles des figures 2 et 3, la correction la plus efficace est obtenue à partir d'élongations supérieures



à ± 2 mm. Néanmoins, les conditions de relevé de ces courbes conduisent à des résultats statiques. En régime dynamique, les corrections varient également en fonction de la fréquence.

Les oscillogrammes 1, 2, 3 montrent l'allure des tensions que la régulation applique sur la bobine d'un haut-parleur pour corriger une reproduction de signaux d'entrée triangulaires ou sinusoïdaux. De tels résultats sont obtenus à partir de dispositifs utilisant une régulation

cascade d'au moins deux boucles. Pour limiter le sujet, nous n'avons pas abordé le problème particulier des résonances qui se résoud également sans difficulté, en faisant appel aux techniques d'asservissement.

Conclusions

Cette approche du problème d'asservissement des haut-parleurs n'est qu'une transposition de techniques utilisées de longue date dans les machines tournantes alimentées en tension continue variable. Ces machines qui travaillent avec des flux variables utilisent des calculateurs analogiques de force électromotrice qui, appliqués aux haut-parleurs, constituent des capteurs « vitesse », avec l'avantage appréciable que tout haut-parleur électrodynamique du commerce peut être utilisé sans modification.

Nous avons considéré le haut-parleur comme un dispositif purement électromécanique et non comme un reproducteur électroacoustique. Il reste qu'aucun capteur ne pourra agir sur les déformations propres du diaphragme et que les résultats seront d'autant plus probants que le système travaillera en piston indéformable.

Maintenant que les techniques numériques d'enregistrement et de reproduction sonores conduisent à une amélioration considérable des signaux électroacoustiques, il serait temps de reconsidérer le maillon extrême de la chaîne qu'est le haut-parleur, lequel souffre de beaucoup d'imperfections, la distorsion de non linéarité élastique étant l'une d'entre elles.


R. SCHERER

carte de commande « circuits imprimés »

Référence du circuit	Prix unitaire	Quantité demandée	Prix total
EL			
EL			+

Prix total TTC → =
Ajouter sur cette ligne les frais de port (10 F pour la France → +
métropolitaine ; 15 F pour DOM-TOM et étranger)
Pas d'envoi contre remboursement Total à payer → =

Les transformateurs toriques

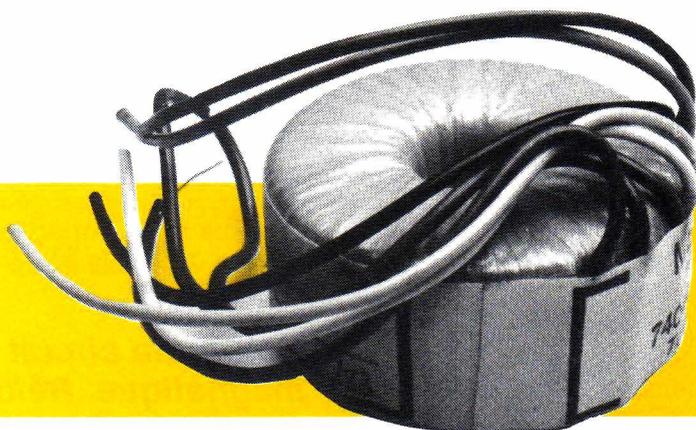

La plupart des montages de l'électronique puisent l'énergie nécessaire à leur fonctionnement dans une source continue délivrant des tensions de quelques volts à quelques dizaines de volts. Sitôt que la puissance consommée atteint ou dépasse le watt, les piles, et même les accumulateurs, deviennent une solution à la fois coûteuse et encombrante. On a recours, alors, au secteur (220 volts efficaces à 50 Hz), par l'intermédiaire d'un transformateur qui abaisse la tension alternative, suivi d'un ensemble de redressement, de filtrage et, souvent, de régulation. Le transformateur assure aussi la séparation galvanique entre le réseau et les circuits d'utilisation.

Bien souvent, on ne choisit ce composant qu'en fonction de deux de ses caractéristiques : la (ou les) tension délivrée au secondaire, et la puissance. Si ces critères suffisent généralement, certains montages requièrent davantage d'exigences. Ils peuvent conduire à s'intéresser au rendement, à l'encombrement, à la réduction des rayonnements parasites, au bruit émis (vibrations), etc. De par leur conception, les transformateurs toriques offrent alors des performances qui justifient une mise de fonds sensiblement plus importante.

Dans quelques réalisations en cours d'étude et, sans doute, dans d'autres à venir, l'équipe de Radio Plans sera amenée à employer ce type de matériel. La qualité de fabrication, et les performances qui en

résultent, nous ont conduits à sélectionner la marque **Métalimphy**. C'est donc en nous référant aux modèles proposés par cette société, que nous illustrerons l'étude ci-dessous, après quelques rappels théoriques.

créé dans la bobine B_1 , lorsqu'il parcourt ses spires, un flux variable φ_1 . Les lignes de champ associées à ce flux, et concentrées à l'intérieur de B_1 , se referment dans l'espace qui entoure cette bobine. Une partie d'entre elles traverse B_2 , y créant un flux φ_2 variable, synchrone de φ_1 .

De toute évidence, une fois définie la géométrie du système, le flux φ_2 est proportionnel à l'intensité i_1 du courant qui traverse L_1 . On peut donc écrire :

$$\varphi_2 = m i_1$$

Cette équation montre que le coefficient m offre la dimension d'une inductance : on l'appelle l'**inductance mutuelle** des bobines B_1 et B_2 . Des calculs que nous ne développerons pas ici, permettent de démontrer les deux affirmations suivantes :

- le coefficient m caractérise symétriquement l'ensemble $B_1 B_2$, c'est-à-dire qu'on trouverait, toutes choses égales par ailleurs, la même valeur m en excitant B_2 par un courant i_2 , et

THÉORIE DES TRANSFORMATEURS

Puisqu'il n'est question, dans cet article, que de transformateurs d'alimentation, nous nous limiterons au régime sinusoïdal, et aux fréquences industrielles (50 Hz dans les pays d'Europe).

Dans les lignes qui suivent, nous respecterons toujours, pour désigner les grandeurs électriques, les conventions ci-dessous :

- les valeurs instantanées, fonctions du temps, seront notées en lettres minuscules : i , e , etc ;
- les grandeurs constantes, par exemple les amplitudes, seront notées en lettres majuscules : I , E ...

Couplage de deux bobines. Inductance mutuelle

Placées au voisinage l'une de l'autre, les bobines B_1 et B_2 de la figure 1 offrent, respectivement, des coefficients de self inductance L_1 et L_2 . La géométrie de l'ensemble est supposée invariable dans le temps.

Un courant variable i_1 , sinusoïdal, donc de la forme :

$$i_1 = I_1 \sin \omega t$$

en observant les phénomènes induits dans B_1 .

● l'inductance mutuelle m varie de 0 (il n'y a, alors, pas de couplage entre B_1 et B_2), à la valeur maximal M , avec :

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

lorsque le flux engendré par l'une des bobines traverse intégralement l'autre.

On introduit souvent le **coefficient de couplage k** , défini par la relation :

$$k = \frac{m}{M} = \frac{m}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

k est donc un nombre sans dimension, compris entre 0 et 1. Il traduit, physiquement, le pourcentage de flux qui passe dans B_2 , par rapport aux flux maximum M que cette bobine pourrait capter.

Dans le système mksA, i s'exprime en ampères (A), et φ en wébers (Wb). L'inductance mutuelle m s'exprime donc en henrys (H).

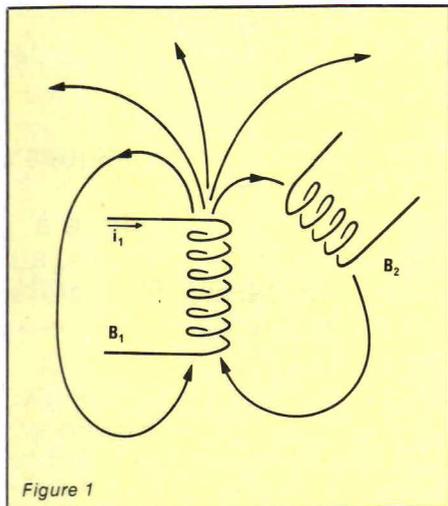


Figure 1

Induction et champ magnétiques

Nous écarterons, dans cette étude voulue surtout pratique, le recours aux théories fondamentales de l'électromagnétisme, nous réservant d'ailleurs la tâche de les aborder un jour. Le lecteur nous pardonnera donc de procéder (provisoirement) par affirmations. Ces théories conduisent, dans l'étude du magnétisme, à distinguer deux grandeurs vectorielles de natures différentes : le champ magnétique \vec{H} , et l'induction magnétique \vec{B} . Dans le vide (et sensiblement dans l'air), ces grandeurs sont liées par l'égalité :

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

qu'on peut d'ailleurs écrire :

$$B = \mu_0 H$$

puisque μ_0 est dans ces conditions, un scalaire. Le coefficient μ_0 s'appelle la **perméabilité** du vide, et a pour valeur, dans le système mksA :

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

Les divers matériaux se caractérisent par leur **perméabilité absolue** μ , ou leur **perméabilité relative** μ_r , avec :

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

Dans la construction des transformateurs, on emploie différents types d'acier, dont les perméabilités relatives peuvent varier de quelques milliers à plus de 50 000.

Notion de circuit magnétique. Réluctance

On appelle « circuit magnétique » un système constitué d'un solide fermé, en corps ferromagnétique, comme celui de la **figure 2**. Ce solide est entouré de conducteurs (bobinages) parcourus par des courants d'intensité i .

Dans un tel système, les lignes d'induction, canalisées par le matériau à haute perméabilité, sont des courbes fermées, qui entourent le circuit électrique, et le flux d'induction :

$$\varphi = BS$$

est le même à travers toute section S du circuit.

Le théorème d'Ampère permet de calculer le travail du champ magnétique H créé par la somme Σi des courants, lors d'un petit déplacement dl :

$$Hdl = \Sigma I$$

Si l est la longueur totale du circuit magnétique, cette expression devient, après intégration :

$$\int Hdl = Hl = \Sigma I$$

Or, on sait que :

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{\varphi}{\mu S}$$

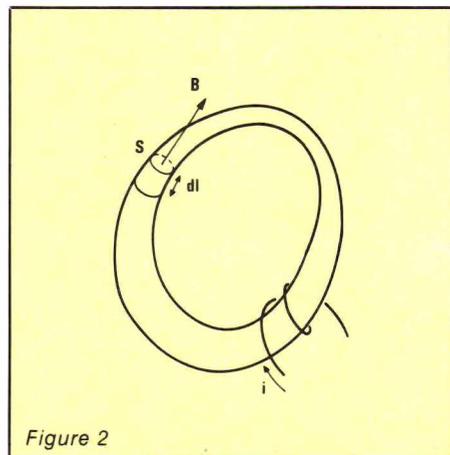


Figure 2

On peut donc écrire, finalement :

$$\varphi = \frac{\Sigma I}{\frac{l}{\mu S}}$$

Dans cette expression, le numérateur (somme des courants) caractérise la cause qui produit le flux : il constitue la **force magnétomotrice F** qui s'exprime, pratiquement, en ampère-tours.

Le dénominateur, pour sa part, caractérise le tube d'induction (longueur l , section S , perméabilité μ). On l'appelle la **réluctance R** du circuit magnétique. La relation précédente peut alors s'écrire sous la forme :

$$\varphi = \frac{F}{R}$$

qui ressemble à la loi d'Ohm bien connue des électriciens, si on établit les parallèles suivants :

- F est équivalent à la force électromotrice E .
- φ est équivalent au courant électrique.
- R tient le rôle de la résistance électrique R .

Courants de Foucault

Considérons un noyau métallique (donc bon conducteur de l'électricité), comme celui que représente en coupe la **figure 3**. Un courant alternatif, en circulant dans un enroulement bobiné autour de ce noyau, produit dans la masse métallique un flux d'induction alternatif. Celui-ci, à son tour, donne naissance, au sein du métal, à des courants électriques, dont nous avons matérialisé quelques lignes par des trajectoires pointillées.

Dans l'espace qu'ils entourent, les courants ainsi créés produisent un

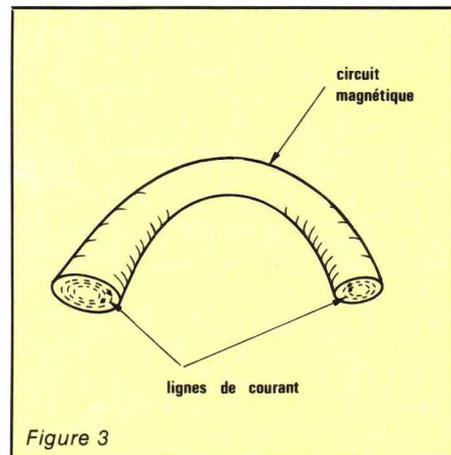


Figure 3

deuxième champ magnétique, qui se retranche du champ initial dû au bobinage. Les courants de Foucault s'opposent donc à la magnétisation du noyau, et il convient de les réduire autant que possible. On atténue l'effet démagnétisant en s'arrangeant pour qu'aucun trajet conducteur formé ne puisse entourer la totalité du flux. Pour cela, on donne au circuit magnétique une structure feuilletée, par exemple en empilant des tôles de faible épaisseur, isolées les unes des autres (figure 4) chaque chemin conducteur n'entoure plus, maintenant, qu'une petite partie du flux.

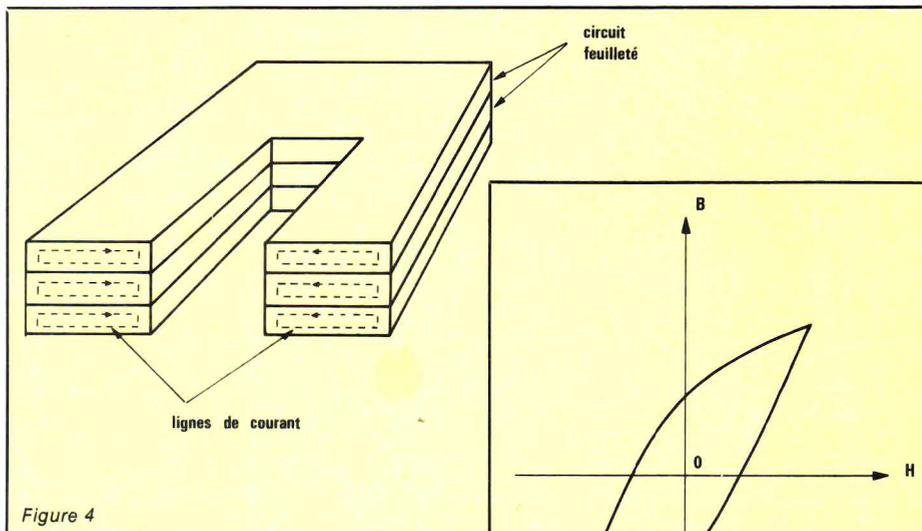


Figure 4

En faisant varier H selon une loi sinusoïdale, et en relevant les variations de B en fonction de H, on obtient des cycles d'hystérésis, comme celui de la figure 5.

Au cours de chacun des cycles d'hystérésis, le métal absorbe une énergie proportionnelle à la surface du cycle. L'hystérésis est donc un phénomène le plus souvent indésirable, qui entraîne une baisse du rendement, et un échauffement des tôles.

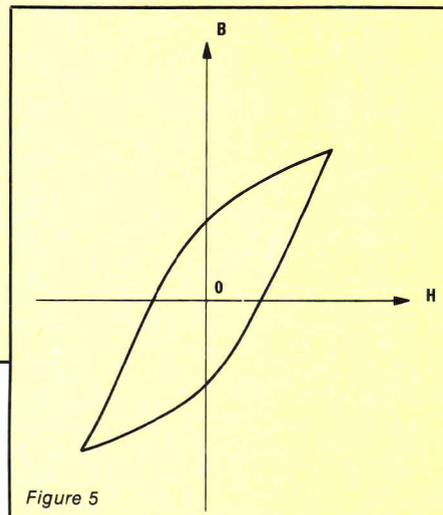


Figure 5

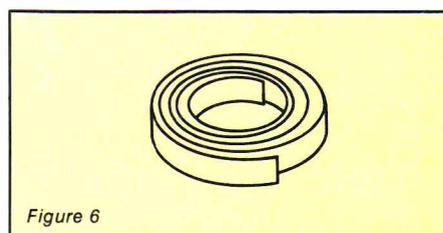


Figure 6

Hystérésis

Le phénomène d'hystérésis se manifeste de deux façons. Lorsqu'on applique un champ magnétique H variable, on constate :

- que l'induction B n'est pas rigoureusement proportionnelle à H.
- qu'elle ne dépend pas seulement, à chaque instant, de la valeur instantanée de H à ce même instant, mais aussi de ses valeurs antérieures.

LES TRANSFORMATEURS TORIQUES

Le transformateur idéal n'existe pas. Dans le domaine des fréquences industriels, les transformateurs traditionnels restent utilisables chaque fois qu'on ne cherche pas l'optimisation des performances, et que le prix de revient constitue un facteur prédominant.

Difficultés de fabrication d'un transformateur torique

Dans un transformateur traditionnel, les bobinages sont réalisés sur une ou plusieurs carcasses isolantes, avant la mise en place du circuit magnétique. Les machines à bobiner sont donc des appareils relativement simples, et les temps de fabrication très courts. Par contre, les circuits magnétiques, assemblés après fabrication de la bobine, sont obligatoirement constitués à partir de portions de circuits ouvertes (tôles en U, en I, ...), et comportent des entrefers, sources de fuites magnétiques.

Dans un transformateur torique, le noyau est construit par enroulement d'un ruban métallique (acier au silicium à grains orientés lors du laminage) pour former la carcasse (figure 6). Le cuivre est ensuite bobiné à l'aide d'une machine fort complexe, dont la description mériterait à elle seule un article... On comprend donc le coût plus élevé de ces matériels. Par contre, les avantages sont nombreux :

- pas d'entrefer, donc, pas de fuites magnétiques (ou très peu), et pas de rayonnement parasite susceptible de perturber les circuits voisins ;
- pas de risque de vibration des tôles, donc, aucune génération acoustique ;
- meilleure utilisation des alliages magnétiques à haute perméabilité ;
- facilité de montage, hauteur réduite s'adaptant aux équipements électroniques modernes, faible encombrement à puissance donnée.

A titre d'illustration, nous allons maintenant examiner quelques unes des caractéristiques des transformateurs fabriqués par la société Métalimphy.

Gamme des transformateurs Métalimphy

La production standard comporte des modèles dont les puissances s'échelonnent de 15 VA à 6 800 VA, en 17 paliers : la progression est celle de la gamme normalisée E6 des résistances, soit 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150..., 4 700, 6 800. Primaires et secondaires comportent toujours deux enroulements. On aura donc 2 x 110 volts au primaire, et de 2 x 9 à 2 x 51 volts au secondaire, la gamme des tensions dépendant de la puissance.

Chutes relatives de tension

Soit U_2 la tension de sortie en charge (à la puissance nominale), et $U_{2,0}$ la tension de sortie à vide. On peut définir la chute relative de tension r , ou taux de régulation :

$$r = \frac{\Delta U_2}{U_2} = \frac{U_{2,0} - U_2}{U_2}$$

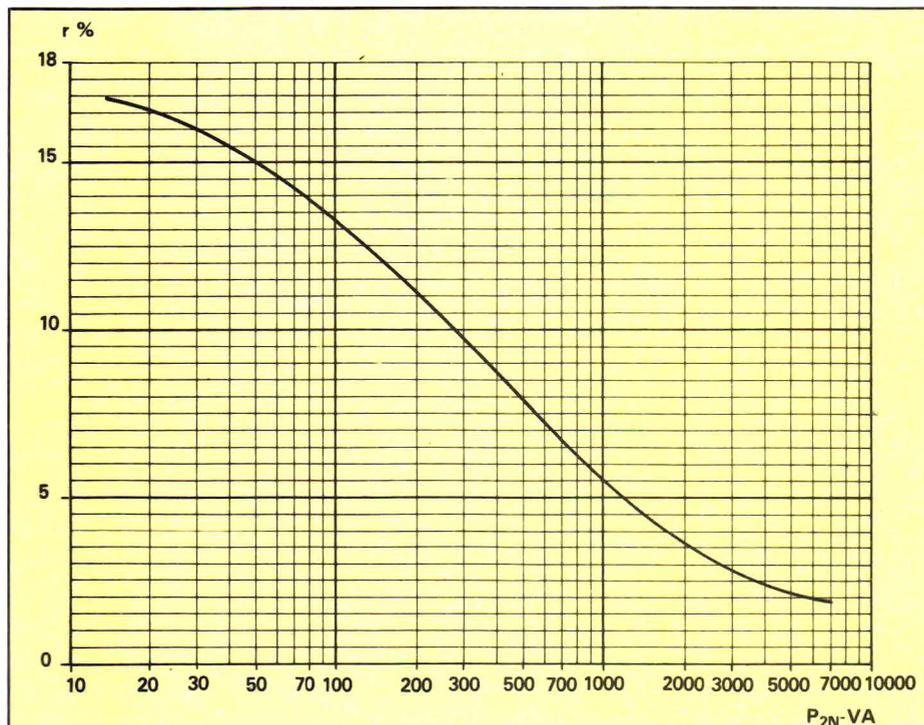


Figure 7

Puissance VA	Pertes fer Watts	Pertes cuivre Watts	Rendement %
15	0,4	2,5	82
22	0,6	3,1	84
33	0,6	5,3	84
47	0,9	6,0	86
68	1,1	9,0	86
100	1,7	10	89
150	2,0	17,5	88
220	2,8	19,5	90
330	4,0	26	91
470	5,4	34	92
680	5,4	40	92
1000	7,5	53	92
1500	11	55	93
2200	16,5	75	93
3300	23	95	94
4700	31	125	95
6800	44	165	95

Figure 8

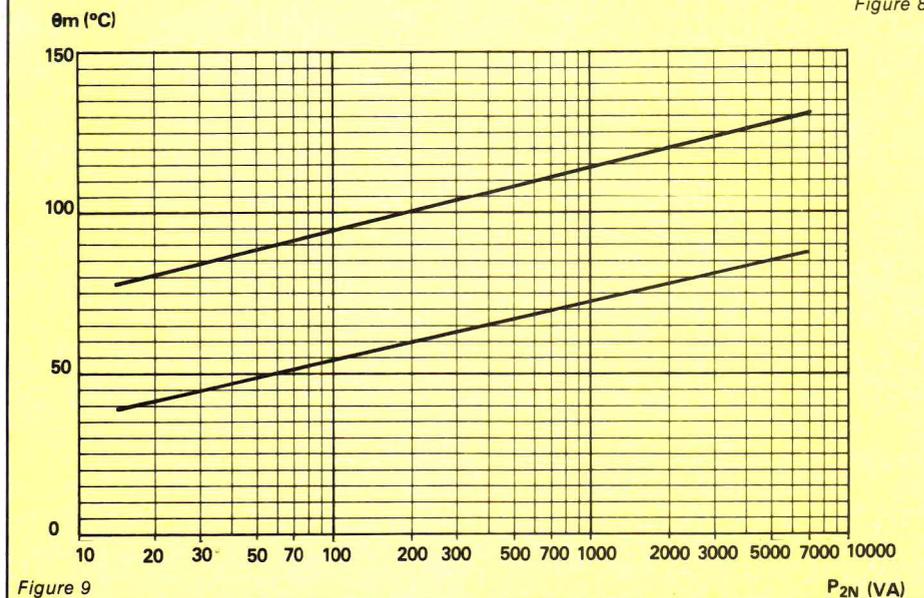


Figure 9

qui est essentiellement liée à la résistance des bobinages, vue du secondaire. La chute relative de tension diminue donc au fur et à mesure qu'on monte vers les transformateurs de grande puissance. La courbe de la **figure 7** précise la loi de variation, pour une température de 20° C.

Les pertes

Dans un transformateur, les pertes ont deux origines : celles du noyau magnétique (pertes fer), et celles dues à la résistance des enroulements (pertes cuivre). Compte tenu de la qualité du matériau magnétique utilisé, les pertes fer sont toujours, ici, très inférieures aux pertes cuivre, comme le montre le tableau de la **figure 8**. Au total, les rendements atteignent, en moyenne, 90 %.

Echauffement

Même relativement faible, la puissance perdue, qui se retrouve intégralement sous forme de chaleur, entraîne un échauffement des transformateurs. Il s'agit là d'un paramètre auquel on doit penser, notamment dans les équipements de puissance.

Pour les toriques Métalimphy, les courbes de la **Figure 9** donnent la température moyenne θ_m atteinte par les bobinages, en ventilation naturelle, pour les différentes puissances nominales de sortie P_{2N} , et pour des températures ambiantes de 20° C et de 60° C.

Evidemment, si le transformateur est utilisé à une autre puissance que sa puissance nominale, l'échauffement peut varier considérablement. A titre d'exemple, les **figures 10 a**, **10 b**, et **10 c** donnent, pour trois puissances nominales (33 VA, 100 VA, et 330 VA), et en fonction du rapport I_2/I_{2N} du courant secondaire I_2 au courant secondaire nominal I_{2N} :

- les variations relatives de la tension de sortie U_2/U_{2N} ;
- les variations relatives de puissance P_2/P_{2N} ;
- l'échauffement moyen $\Delta\theta$ des bobinages, par rapport à l'ambiante.

Conclusion

Souvent traité comme parent pauvre des équipements électroniques, le transformateur, s'il est mal choisi

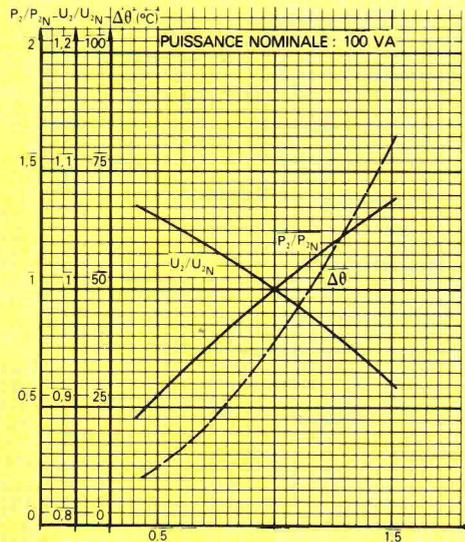
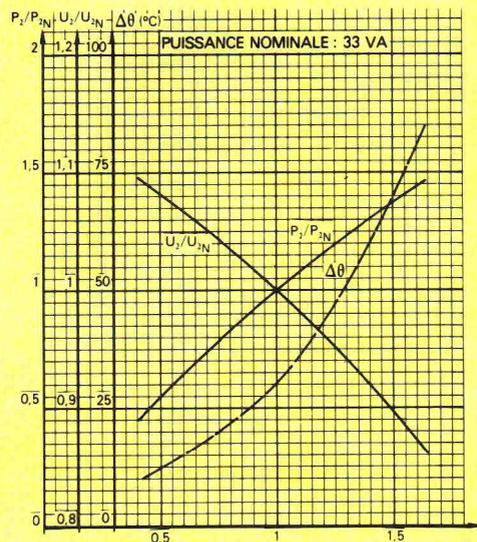


Figure 10


a)

b)


ou mal employé, peut devenir la source de beaucoup d'ennuis.

Dans certains circuits présentant des exigences supérieures à la moyenne, les transformateurs toriques s'imposent, malgré leur prix relativement élevé. Nous espérons que les indications données dans cet article pourront guider nos lecteurs dans leur choix.

R. RATEAU

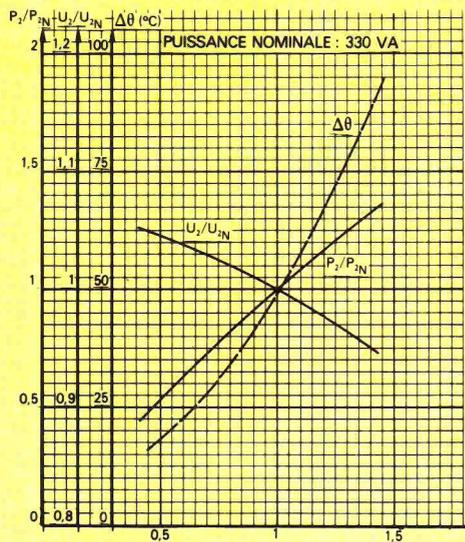

c)

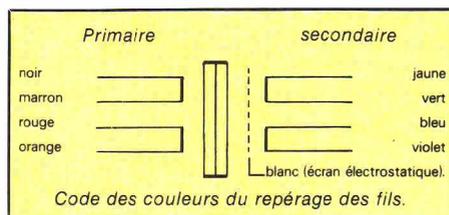

RÉSUMÉ :
 A CAP CANAVERAL,
 ÇA NE VA PAS FORT.
 LA NAVETTE EST
 RESTÉE CLOUÉE AU
 SOL. LES MÉCANOS
 RÉPARENT, MAIS IL
 LEUR MANQUE TROIS
 MC 68000.
 LE PATRON RESTE
 CALME....



SERVICE

CIRCUITS IMPRIMÉS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponibles (nous consulter).

Circuits imprimés de ce numéro :


Références	Article	Prix* estimatif
EL 441 A	Noise gate	98 F

Circuits imprimés des cinq numéros précédents :

Références	Article	Prix estimatif
EL 414 A	Sécurité pour modèles réduits	14 F
EL 414 B	R.I.A.A. 2310	28 F
EL 414 E	Adaptateur 772	16 F
EL 414 F	Alimentation +	18 F
EL 415 C	Inverseur 772	20 F
EL 415 D	Ampli de sortie à 2310	20 F
EL 417 A	Préampli guitare	86 F
EL 418 A	Récepteur IR + affichage	80 F
EL 418 C	Platine clavier pour l'émetteur I.R. ...	12 F
EL 418 E	Carte ampli RPG 50	46 F
EL 419 B	Système d'appel secteur, émet.	20 F
EL 419 C	Système d'appel secteur, récept.	26 F
EL 419 D	Système d'appel secteur, répét.	14 F
EL 421 A	B. Sitter, platine de puissance	20 F
EL 421 B	B. Sitter, platine de commande	24 F
EL 422 G	Platine synthèse Em. R/C	20 F
EL 424 A	Cinémomètre, carte principale	130 F
EL 424 B	Cinémomètre, carte affichage	28 F
EL 424 F	Programmation d'Eprom, carte aff. ...	36 F
EL 425 B	Connecteur	16 F
EL 425 D	CR 80, platine principale (n° 424) ...	122 F
EL 425 E	CR 80, carte vu-mètre	24 F
EL 426 A	Interface ZX81	48 F
EL 426 B	Synthé de fréquence ZX81	32 F
EL 426 C	Platine TV Siemens	112 F
EL 426 D	Clavier (Platine TV)	40 F
EL 426 E	Affichage (Platine TV)	18 F
EL 427 B	Commutateur bicourbe Plat. princ. ...	114 F
EL 427 C	Commutateur bicourbe Alimentation	30 F

EL 427 D	Commut. bicourbe Ampli de synch. .	16 F
EL 428 A	Platine décodeur PAL-SECAM	102 F
EL 428 B	Carte Péritel	48 F
EL 428 D	Extension EPROM ZX81	18 F
EL 428 E	Ampli téléphonique	24 F
EL 429 A	Carte de transcodage	36 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED	66 F
EL 430 A	Ventilateur thermostatique	30 F
EL 430 B	Synthétiseur RC	50 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz	34 F
EL 430 D	HF 41 MHz	34 F
EL 431 A	Alim. et interface pour carte à Z 80 ..	42 F
EL 431 B	Booster 2 x 23 W	44 F
EL 432 A	Centrale de contrôle batterie	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur	14 F
EL 432 C	Centrale shunt	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2	36 F
EL 432 F	Milliohmètre	40 F
EL 433 A	Préampli (carte IR de base)	28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage)	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur	58 F
EL 434 A	Préampli (carte alim.)	46 F
EL 434 B	Préampli (carte de commutation) ...	66 F
EL 434 C	Préampli (correcteur de tonalité) ...	22 F
EL 434 D	Préampli (carte récept. linéaire)	82 F
EL 434 E	Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR)	72 F
EL 434 F	Synthétiseur (carte LFO)	32 F
EL 434 G	Mini-chaîne (carte amplificateur)	58 F
EL 435 A	Synthé gestion clavier	114 F
EL 435 B	Synthé extension clavier	30 F
EL 435 C	Synthé interface D/A	38 F
EL 435 D	Générateur pour tests sono	24 F
EL 436 A	Testeur de câbles CT 3	48 F
EL 436 B	Préampli carte logique	68 F
EL 436 C	Préampli carte façade	102 F
EL 437 A	Carte codeur SECAM	100 F
EL 437 B	Mini-signal tracer	22 F
EL 438 A	Synchrodia	30 F
EL 438 B	Convertisseur élévateur	20 F
EL 439 A	Alarme hyperfréquences	156 F
EL 439 B	Alimentation pour glow-plug	22 F
EL 439 C	Meltem 99, carte principale	68 F
EL 439 D	Meltem 99, carte affichage	12 F
EL 440 A	Préamplificateur	30 F
EL 440 B	Booster symétriseur	50 F

* Frais de port : voir fiche de commande

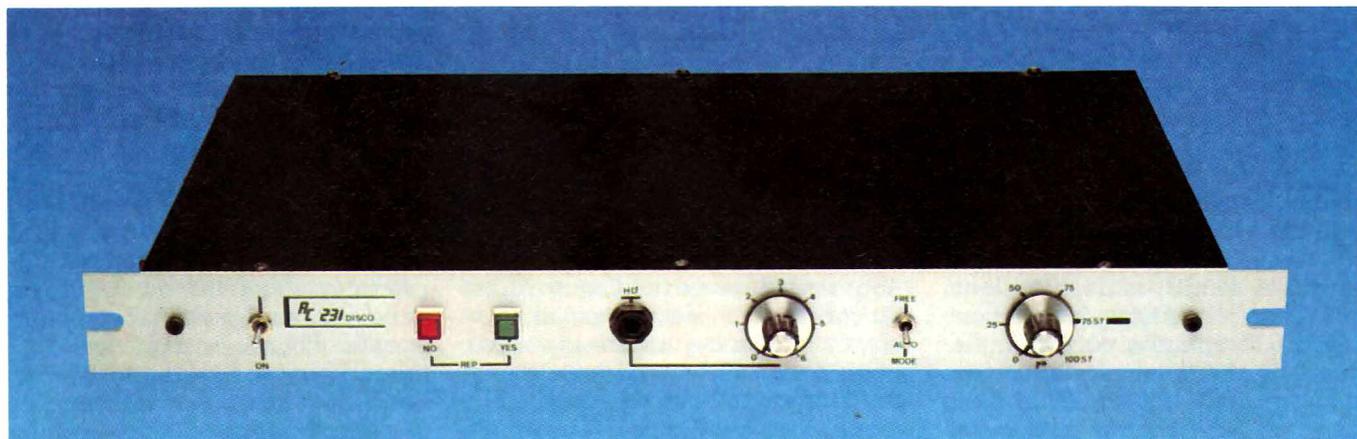

Le «AC DISCO», préamplificateur RIAA pour discothèques et radios locales

temps: ⏰ ⏰ ⏰
difficulté: 🧩 🧩 🧩
dépense: 💰 💰 💰

Descriptif et généralités

Rendre autonome une platine tourne-disque semble tomber sous le sens, pourtant il faut se rendre à l'évidence : tout le monde en a parlé hautement et seuls les professionnels ont obtenu satisfaction ; si on fait abstraction des électrophones. Une fois de plus l'amateur va devoir brancher son fer à souder pour voir ses rêves les plus fous devenir réalité sans pour cela dynamiter son compte en banque.

Le cahier des charges que nous nous sommes imposé est le suivant, une excellente musicalité, une dynamique très importante, un niveau de sortie ligne nominal de + 4 dB (1,23 V pour 0 dB = 0,775 V), maxi + 20 dB, une autonomie totale (alimentation réseau 220 V incorporée), six égalisations possibles (0, 25, 50, 75 μ s mono, 75 et 100 μ s stéréo), signalisation de mise à l'antenne, amplificateur de repérage indivi-

Mettre en œuvre une platine tourne-disque dans un système de diffusion publique n'est pas chose facile, surtout si l'on veut disposer à la fois d'une haute qualité technique et d'un confort d'utilisation maximal, nécessaires à une prestation respectable.

En effet, trop souvent cablée comme pour une installation domestique, la traditionnelle cellule magnétique se trouve être le parent pauvre de la chaîne d'amplification. Il est vrai que sa grande impédance de sortie et le faible signal qu'elle produit, n'en font pas un élément facile à traiter.

C'est pourquoi, les platines tourne-disque à usage professionnel sont équipées d'une électronique intégrée permettant de s'affranchir de ces contraintes, en fournissant directement des tensions égalisées et au niveau «ligne». Ainsi, il n'y a plus aucun problème pour disposer physiquement cet élément à l'endroit le mieux approprié pour son utilisation permettant ainsi d'en tirer le meilleur parti.

La réalisation que nous vous proposons ici, permet de transformer une platine domestique ou semi-professionnelle, en un véritable tourne-disque digne d'une station de radio nationale, pour peu que la cellule utilisée ne s'apparente pas à une charrue ...

duel pour casque jusqu'à 8 ohms et autorisant un niveau de sortie élevé, bruit de fond «oubliable», encombrement mécanique minimum.

Tous ces points spécifiques seront repris en détail et justifiés dans l'étude qui suit, afin de permettre au lecteur à la fois d'assimiler le fonctionnement purement électronique des circuits décrits, mais aussi leur raison d'être dans une installation destinée à la diffusion publique. Ce dernier point est très important en ce qui concerne les choix, qui n'ont rien à voir avec une chaîne d'appartement ; en effet si nous avons parlé de «musicalité et de dynamique respectable» sans chiffrer ces valeurs comme il est de rigueur, c'est entre autres pour bien marquer la fondamentale différence qu'il y a entre le matériel à usage professionnel et celui à usage domestique.

Si on devait caractériser par deux mots le matériel «PRO», ce seraient essentiellement : fiabilité et interchangeabilité. La fiabilité étant assurée par une construction mécanique à toute épreuve (de type militaire), des circuits électroniques généralement assez simples mais performants, des composants triés sur le volet (rarement les tous nouveaux modèles qui n'ont pas encore fait leurs preuves dans les produits grand-public). Quant à l'interchangeabilité, elle s'adresse surtout aux impédances et aux niveaux des liaisons extérieures - pour ce qui concerne les connexions audio - et aux tensions - pour les lignes d'alimentation -. Pour la petite histoire, l'auteur rappelle que les pupitres qui étaient en fonction à l'ex O.R.T.F dès 1963, possédaient des prises «machine» capables de recevoir indifféremment des platines tourne-disque ou des magnétophones, mono ou stéréo, télécommandables, sans qu'il y ait la moindre modification à effectuer. Et tous ces matériels étaient Français ! (ALCATEL, LIE BELIN, etc...).

En ce qui nous concerne, le AC DISCO accepte tous les types de cellules magnétiques quel que soit leur niveau de sortie, pour peu que leur impédance avoisine les 50 kilohms. Comme nous l'avons déjà dit, le signal disponible à la sortie est d'environ 1,2 V sous 600 ohms nominal et ajustable.

Passons maintenant à l'étude des solutions retenues.

Le préampli RIAA

Il doit répondre aux exigences suivantes : accepter des tensions d'entrée dans une plage minimum de 1 à 100 mV, posséder à 1 kHz un gain de 30 à 40 dB, assurer correctement une réponse en fréquence inverse de la courbe utilisée au moment de la gravure du disque. En ce qui concerne ce dernier point, chacun a vu au moins une fois la courbe d'égalisation RIAA, qui correspond à la plus courante puisque ayant fait son apparition à l'avènement du microsilicon.

Bien entendu il faut redonner aux basses leur amplitude originale et on le fait dans le préamplificateur de cellule, ce qui conduit à suramplifier le 20 Hz de presque 20 dB. Si la correction dans le grave est essentiellement due à des contraintes mécaniques, la correction aigüe est surtout destinée à améliorer le rapport signal sur bruit. Elle consiste en une préaccentuation qui au départ était nulle, puis est devenue 25 μ s, puis 50 et enfin 75 μ s (standard actuel). La figure 1 montre l'évolution des courbes de lecture en fonction de ces diverses préaccentuations de gravure, et on comprend bien que la lecture

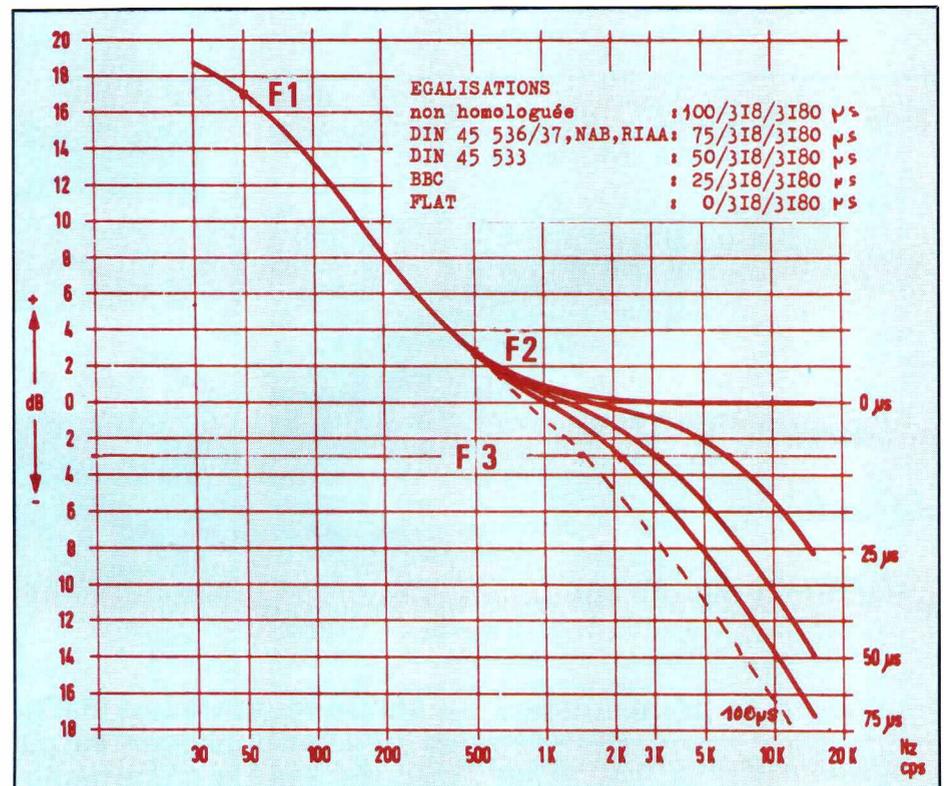


Figure 1 - Courbes de lectures possibles de l'AC DISCO. En traits gras sont représentées les 4 égalisations normalisées. En pointillés, la correction supplémentaire qui sert de coupe-haut.

Par contre, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu un profond changement de la correction effectuée aux fréquences élevées depuis l'existence du disque, c'est-à-dire du 78 tours. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la correction de gravure n'ont pas pour simple but une épilation complète et volontaire de nos cuirs chevelus... Il a très vite été constaté que le déplacement latéral du burin de gravure, notamment aux fréquences basses, imposait un pas au sillon qui amenait à un temps d'écoute possible beaucoup trop court. Pour remédier à cela, on a décidé de «tasser» la partie basse du spectre et des constantes de temps de 318/3180 μ s ont été adoptées. A ce jour elles sont encore en vigueur.

d'un 78 tours au travers d'un préamplificateur RIAA fixé à 75 μ s, pénalisera de 15 dB par exemple les signaux à 10 kHz. C'est de l'infidélité caractérisée ! Bien sûr il est assez rare de «passer» des vieux disques, mais on le fait malgré tout régulièrement dans les stations de radio dont la programmation est élargie et qui ont soucis de diffuser avec le même soin le disque du jour pressé à des millions d'exemplaires et le morceau de vie que représentait une gravure directe de l'époque ou le chanteur devait enregistrer ses disques 1 à 1...

Pour ce qui est des discothèques, le problème est tout autre : il s'agit de créer un climat à partir de sources généralement très actuelles, et pour

ce faire d'égaliser au goût du public ces mêmes sources en fonctions du lieu, du look et de l'heure... Les corrections vont bon train et rivalisent avec les rotations de phase mais peu importe car il s'agit dans ce cas précis de préserver le climat. Voilà par exemple une différence fondamentale entre la haute fidélité de salon et la prestation de service d'un club, imposant des matériels de reproduction totalement différents ! Avec le AC DISCO il sera possible de corriger à son goût la bande aigue grâce au rotacteur permettant de changer de standard d'égalisation : + 4 dB avec 50 μ s, + 8 à 25 μ s, + 14 à 0 μ s pour une fréquence de 10 kHz.

quée par le constructeur de la-dite cellule. Celle-ci varie entre 33 et 68 k Ω ohms suivant les marques, mais 47 k Ω sont souvent préconisés.

R₄, C₄ et R₅ constituent un filtre coupe-haut spécialisé dans l'élimination des réceptions HF indésirables. C₅ isole du continu pendant que R₆ fixe le potentiel de l'entrée positive de IC₁ par rapport à la masse. Il est important de remarquer que le signal d'entrée ne subira pas d'inversion de phase à la sortie de IC₁, celui-ci étant utilisé en ampli non-inverseur. Dans cette configuration, le gain de l'ampli est déterminé par le rapport : $1 + (R_{CF}/R_3)$

Toutes ces fréquences sont faciles à repérer sur les courbes de la **figure 1**, puisqu'elles se situent aux endroits où la courbe s'infléchit de 3 dB soit en augmentation, soit en diminution.

Chacun sait que le gain d'un préamplificateur pour cellule magnétique se définit à 1000 Hz. Nous voyons **figure 1** quels sont les éléments de contre-réaction qui interviennent spécifiquement aux trois charnières de la courbe. Le plateau central étant tributaire de C₁ et C₂, le gain de l'ampli IC₁ sera donc : $G(\text{à } 1 \text{ kHz}) = 1 + (R_2/R_3)$

Dans la pratique, nous avons décidé de rendre ajustable le gain afin d'adapter l'étage d'entrée à tous les types de cellules. Pour ce faire, R₃ est constituée d'une résistance talon de 820 Ω + 2,2 k Ω soit 3,02 k Ω , il passe à 43 dB. Ceci nous amène à trouver une variation de gain de 12 dB. Ainsi, quand il n'y a que 820 Ω le gain est de 31 dB, et quand il y a 820 Ω + 2,2 k Ω soit 3,02 k Ω , il passe à 43 dB. Ceci nous amène à trouver la valeur de R₂ : sachant que 31 dB correspondent à un gain de 35,2 et 43 dB à 127, on a $R_2 = R_3 (G - 1) = 0,82 \times 126$, ou, $3,02 \times 34,2 = 103,3 \text{ k}\Omega$, facile à réaliser avec une 100 k Ω et une 3,3 k Ω .

Connaissant maintenant R₂, il nous est possible de connaître C₁ puisque nous avons vu qu'il agit à 318 μ s soit 500 Hz. Donc $C_1 = (T_2/R_2) = 3,078 \text{ nF}$.

On choisit R₁ = 10 \times R₂ soit 1,033 M Ω (1 M Ω + 33 k Ω). Comme R₁ agit avec C₁ à 3180 μ s, on trouve comme précédemment $C_1 = (T_1/R_1) = 3,078 \text{ nF}$. Tout ceci est normal puisque le coefficient de 10 appliqué à R₂ est le même que (T₁/T₂). Il ne reste plus qu'à trouver C₂ soit $C_2 = (T_3/R_2)$. Comme nous avons cinq égalisations différentes : 100, 75, 50, 25 et 0 μ s, nous trouverons quatre valeurs pour C₂ (pour 0 μ s, C₂ n'existe pas bien entendu), que nous commuterons mécaniquement. Il s'agira de 968 pF, 775 pF, 484 pF et 242 pF.

Bien évidemment ces valeurs sont théoriques et nécessiteront des assemblages savants sur le terrain, mais rassurez-vous il est possible de suivre fidèlement la courbe idéale avec des composants normaux et un peu de patience. Surtout avec l'aide d'un petit montage simple qui permet d'attaquer directement l'entrée à la place de la cellule et qui exécute à la fois les adaptations de niveau, d'impédance et la correction de gravure. Ainsi, à partir d'un générateur de fréquences réglé vers 1 volts est-il

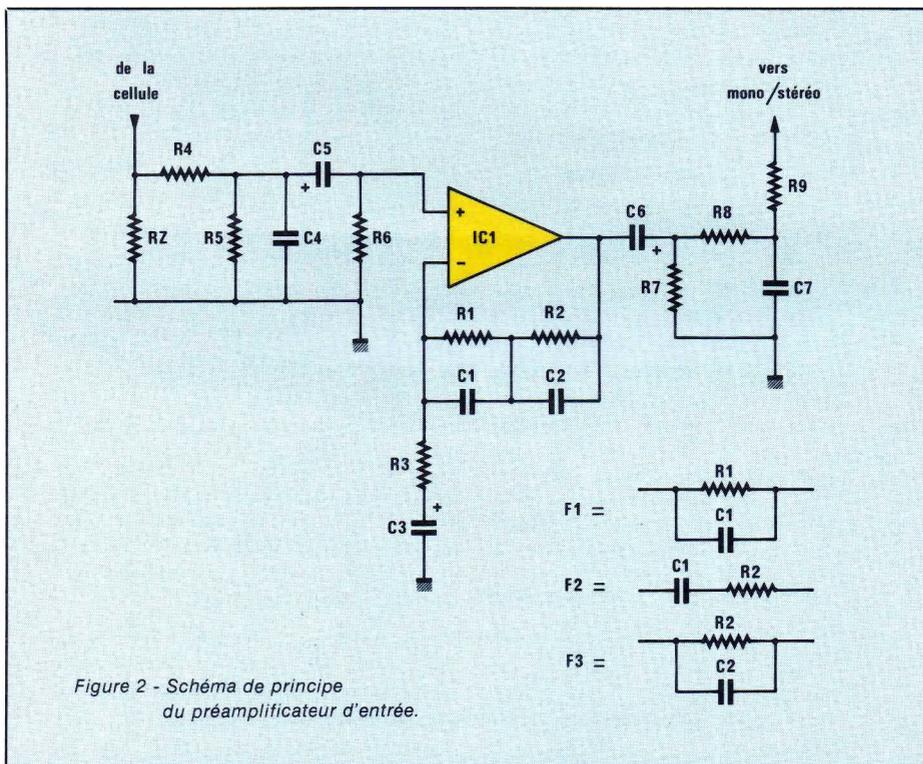


Figure 2 - Schéma de principe du préamplificateur d'entrée.

Mais que vient donc faire ici une correction de 100 μ s ? Il ne s'agit pas d'un nouveau standard rassurez vous, mais d'une possibilité supplémentaire de sculpter la courbe en intervenant comme coupe-haut (les disques présentant des sifflantes particulièrement agressives, redeviennent sages).

Maintenant que nous avons cerné le pourquoi, voyons comment le réaliser.

La **figure 2** représente le très classique montage exploitant une contre-réaction sélective sur un ampli opérationnel. Rien de nouveau, direz-vous dépités. Pourtant, bien mis en œuvre, cela fonctionne très bien et voici comment : Le signal provenant de la cellule magnétique arrive aux bornes de la résistance R_Z, dont la valeur idéale est indi-

C'est ici que tout se joue, et nous allons détailler les relations qui permettent de déterminer les valeurs pratiques des éléments R₁, R₂, R₃ et C₁, C₂, C₃.


Tout d'abord, rappelons la formule qui lie τ (constante de temps en secondes) et F (fréquence en Hertz) :

$$\tau = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{2 \pi F}$$

$$\text{donc } F = \frac{1}{2 \pi \tau}$$

ce qui donne pour les constantes de temps nous concernant :

3180 μ s \leftrightarrow 50 Hz	75 μ s \leftrightarrow 2123 Hz
318 μ s \leftrightarrow 500 Hz	50 μ s \leftrightarrow 3183 Hz
100 μ s \leftrightarrow 1592 Hz	25 μ s \leftrightarrow 6366 Hz

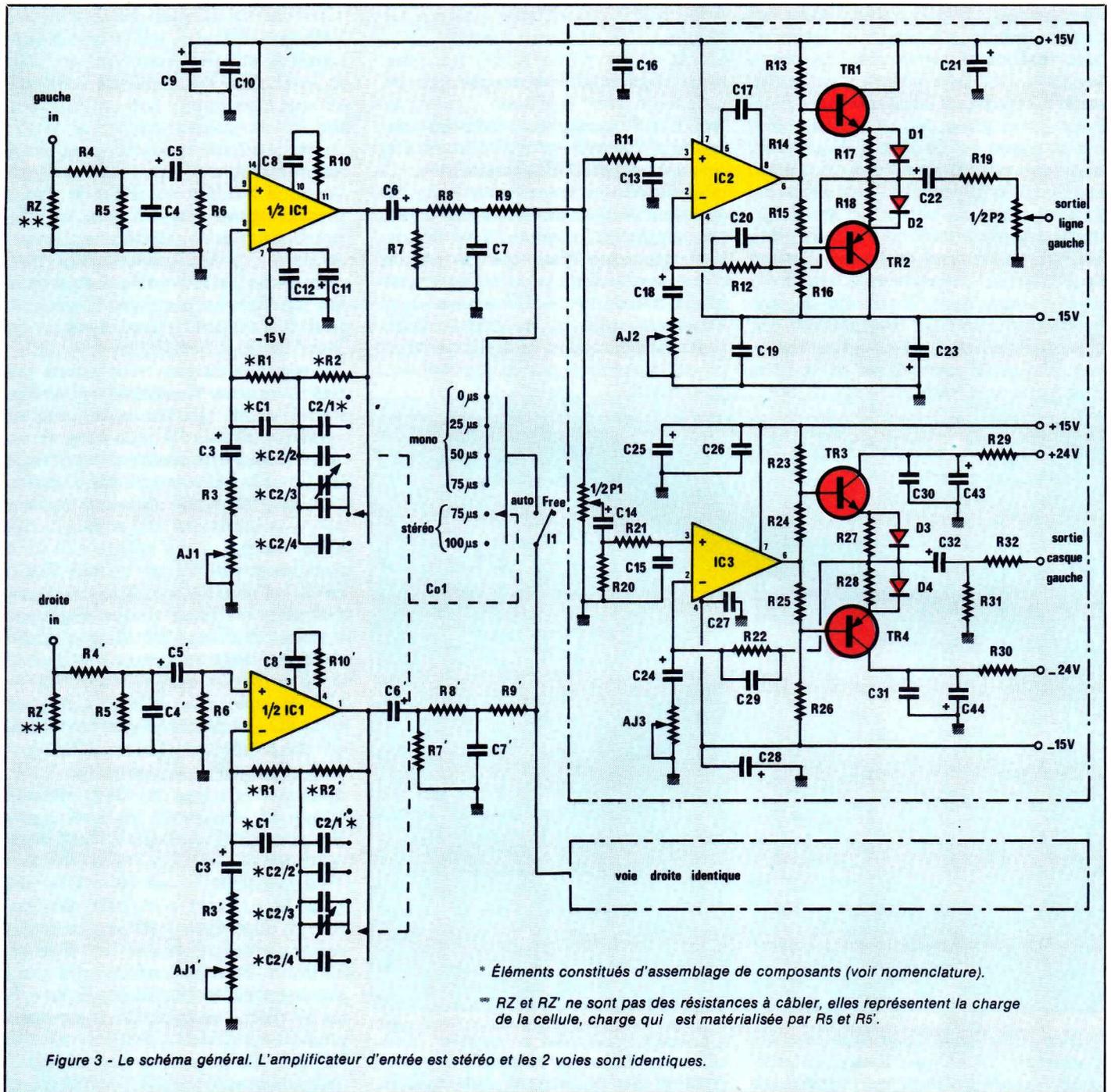

possible de ne surveiller qu'une courbe droite. Nous le décrivons au moment des réglages.

Pour en finir avec les composants de la figure 2, nous dirons que C_3 détermine la coupure extrême grave (F_0 , tel que $C_3 = (1/2 \pi F_0 R_3)$).

En général on choisit $F_0 = 20$ Hz et les puristes pourront calculer la valeur exacte de C_3 , quand ils auront déterminé R_3 adaptée à leur cellule. Pour notre part, C_3 reste fixé à 22 μ F.

C_6 isole du continu la suite du montage, R_7 charge la sortie à 22 k Ω et R_8 , R_9 , C_7 , constituent un dernier filtre coupe-haut destiné à éliminer les dernières hautes fréquences indésirables.

Nous voici donc en présence d'un ampli ayant un gain moyen de presque 100 à 1000 Hz, 1000 à 50 Hz et 10 à 20 kHz, que nous vous invitons à retrouver sur le schéma général représenté figure 3.

Le schéma complet audio

Il comporte en plus du préamplificateur d'entrée que nous venons de voir en détail, un circuit de commutation mono-stéréo, deux amplificateurs de ligne et deux de casque.

La commutation mono-stéréo est un peu particulière : en effet,

elle se compose à la fois d'une gâchette du commutateur $Co1$ et d'un interrupteur en série avec elle (I_1). Il faut se rappeler que ce n'est qu'après l'apparition du microsillon que fut mise en service la stéréo. Ainsi, si on considère I_1 en position fermée, on aura automatiquement les standards suivants : 0 μ s, 25 μ s, 50 μ s, 75 μ s, en mono, et à nouveau 75 μ s mais en stéréo ainsi que 100 μ s. Toutes ces positions sont normales, mais le petit diable I_1 ne s'est pas fait attendre ! En ouvrant celui-ci on a la possibilité de profiter de toutes les égalisations en stéréo. Ainsi, pour des disques récents pauvres en extrêmes aigues est-il possible de bé-

néficer par exemple du relevé des 50 μ s tout en conservant la stéréophonie.

A la sortie de cette commutation, les signaux sont dirigés vers les amplificateurs de ligne constitués essentiellement des circuits IC₂, et des transistors TR₁ et TR₂. Ce type de booster utilisant un pseudo-push pull à transistors destiné à augmenter le courant de sortie de IC₂, est très classique. La boucle de contre réaction est prélevée au point commun des émetteurs de TR₁ et TR₂, afin de réduire la distorsion provenant du blocage des transistors pour toutes tensions de sortie de IC₂ inférieures à V_{be} soit 0,7 V.

Ici aussi, le montage est non-inverseur. Il n'y aura donc pas d'inversion de phase entre les entrées cellule et les sorties ligne. L'auteur profite de cette remarque pour dire qu'en ce qui le concerne et très subjectivement, il préfère le «son» d'un étage non-inverseur par rapport à un inverseur. Simple remarque gratuite ne nécessitant pas d'entamer une polémique semblable à celle «tube - transistor» !

Montage non-inverseur avons nous dit, donc le gain de l'étage se trouve déterminé par la relation : $G = (R_{12}/R_{A12}) + 1$. R₁₂ étant de 56 k Ω et A_{j2} de 10 k Ω maxi, le gain total de l'étage se trouvera être variable de 15 dB à une trentaine de dB, ceci afin d'adapter son régime aux signaux en provenance du préampli de cellule, et d'égaliser les niveaux voie droite - voie gauche.

Nous avons choisi un NE 5534 pour IC₂ à cause de son excellent niveau de bruit. Toutes les précautions ont été prises pour éviter les accrochages et limiter la bande-passante au strict nécessaire (C₁₃, C₁₇, C₁₈ et C₂₀).

C₂₂ interdit à la moindre tension continue de paraître à la sortie. R₁₉, de 100 Ω protège l'ensemble des court-circuits et P₂ permet d'ajuster le niveau final en fonction de la sensibilité de la table de mixage. Il est situé à l'arrière du coffret et se trouve réglé une fois pour toutes au moment de la mise en place. Le fait qu'il se trouve situé à la sortie de l'étage final permet de conserver un bon rapport signal sur bruit, quelque soit la position du curseur. Cela demande un très bon équilibrage des gains et des gardes des circuits précédents, car une saturation «avant» ne peut pas être éliminée par P₂. Les performances sur ce point du AC DISCO sont assez étonnantes, suffisamment pour l'avoir appelé ainsi... L'auteur a «collé au mur» un de ses amis, en

lui faisant écouter Idées noires de Lavilliers, surtout le dernier break de percussions synthétisées, avec au moins 120 dB de pression acoustique à quatre mètres. Lui-même était en-cordé à la platine et en a profité pour faire les constatations suivantes : chaque coup «portait» clair et ferme, et le phasing final ne masquait aucune distorsion audible. Faites le test sur divers ensembles si vous le pouvez : vous risquez d'être surpris ! L'auteur a «décollé» son ami en relevant le bras du plateau et là il a fallu souffler sur la cellule pour s'assurer que l'étage de puissance sur lequel était branché directement le préampli, n'avait pas rendu l'âme. Nous attendons impatiemment le retour des moustiques pour avoir le plaisir sadique de les tuer en vol avec ce même système.

L'amplificateur de casque, constitué de IC₃, TR₃ et TR₄ est en de nombreux points identique à l'amplificateur de ligne. Voyons seulement les différences essentielles : tout d'abord le signal provenant de l'amplificateur d'entrée est dosé par P₁ afin de permettre un réglage du niveau casque. Ensuite, les collecteurs de TR₃ et TR₄ sont alimentés par une tension de + et - 24 V pour autoriser des appels de courant plus importants, et aussi pour éviter de faire peiner les régulateurs 15 V de

l'alimentation générale. Qui a déjà essayé de faire du repérage avec un niveau casque léger par rapport au niveau ambiant, sait combien ce point est important et détermine le confort et la qualité du travail. Encore un élément bien spécifique aux matériels «pro» ! Il est de même ainsi beaucoup plus facile de travailler à deux, car l'opérateur affecté au calage des sources, possède une entière autonomie pour peu qu'il ait un casque personnel autour du cou en permanence. Toutefois, en niveau ambiant plus faible (stations de radio), il est possible de faire une écoute directe en remplaçant le casque par un ou mieux deux petits haut-parleurs de 50 ohms situés au dessus de la platine tourne-disque correspondante.

L'interface de télécommande et l'alimentation

Un disque arrive en fin de parcours, on tire la langue et hop on enchaîne à la double croche près à l'aide du plateau suivant. Fatigué mais content on revient vers les platines pour préparer la prochaine apothéose, les deux bras de celle-ci sont baissés et... on, relève brutale-

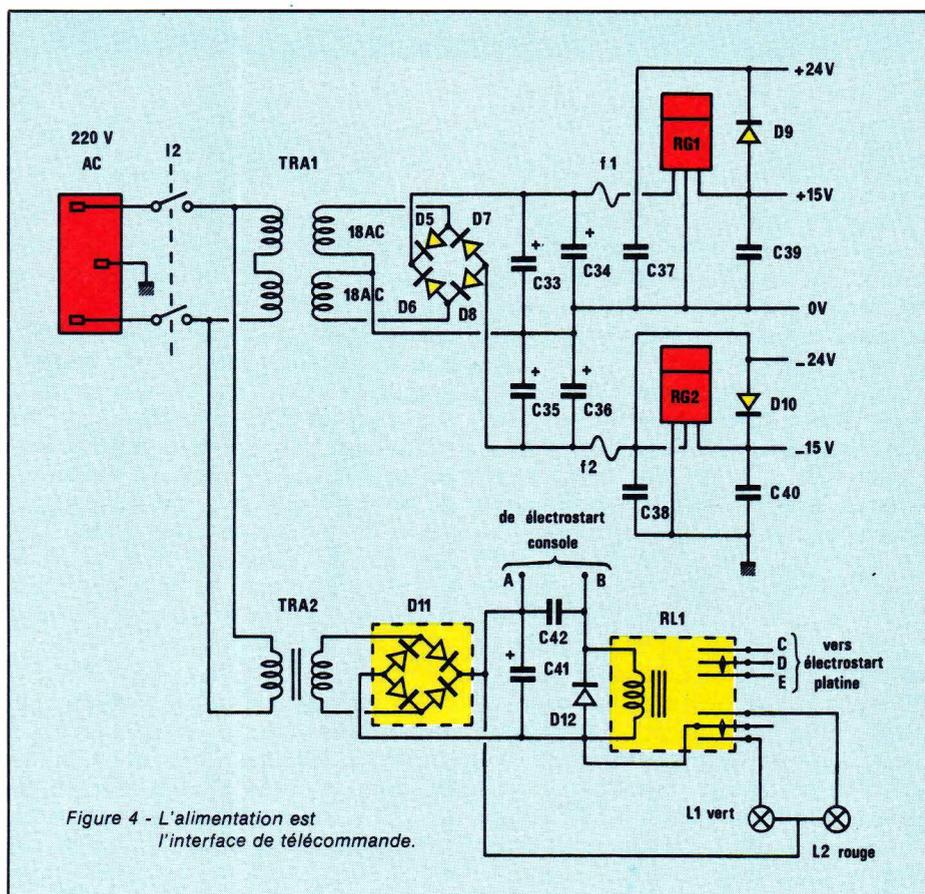


Figure 4 - L'alimentation est l'interface de télécommande.

ment celui qui ne faut pas. Que celui auquel cela n'est jamais arrivé me jette le premier diamant. C'est pour éviter ce genre de situation que le AC DISCO a été pourvu d'un circuit tout simple de visualisation de mise à l'antenne, permettant de plus d'assurer le relais des contacts d'électrostart.

Reportons-nous à la **figure 4**. Aux points A et B arrivent les fils en provenance de la commande de console il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'un interrupteur en général «ouvert» en commande off, et fermé quand le potentiomètre est poussé. Si le contact est ouvert, le relais RL₁ est au repos et de ce fait alimente la lampe verte L₁, indiquant qu'un repérage est possible. Si le contact est fermé, RL₁ est au travail et c'est la lampe rouge qui s'éclaire, indiquant l'interdiction de toucher à quoi que ce soit : la platine est à l'antenne.



C'est un autre jeu de contacts de RL₁ qui assure maintenant le démarrage du plateau. C, D et E arrivent tous en face arrière du coffret, mais écrivez-nous si vous utilisez une autre combinaison que C, D.

L'ensemble de ce petit circuit possède une alimentation totalement indépendante, pour exclure toute intervention sur l'alimentation audio et donc abolir bruits de commutations et charge supplémentaire.

Comme à la mise en route il y a soit L₁ soit L₂ d'éclairée, il n'a pas été jugé utile d'ajouter un autre témoin de mise sous tension générale. Autant il est délicat de véhiculer les signaux provenant directement d'une cellule magnétique, autant - pour certaines platines - est il parfois scabreux de relier les cables de télécommande. C'est pourquoi, nous conseillons de blinder les liaisons platine-préampli même pour cette fonction. Les jonctions préampli-console étant, grâce

à l'interface décrit, beaucoup plus faciles à maîtriser puisqu'elles sont en continu et non référencées à l masse audio.

Le reste de la **figure 4** consiste en l'alimentation audio. On ne peut plus traditionnelle ! Transformateur toroidal 33 VA, pont surdimensionné, deux fois 4400 µF avant régulation, fusibles de protection, régulateurs protégés, tout est du déjà vu ! Ah si, l'interrupteur I₂ qui, en position ouvert, vous permet d'être un bon citoyen en économisant la précieuse énergie, à fait l'objet de la part de l'auteur d'une demande de brevet.

Réalisation pratique

Le dirons-nous jamais assez ? Traiter des signaux de quelques mil-

livolts avec une impédance de 50 kΩ, est délicat, surtout si on s'autorise un gain dans l'amplificateur de plus de 4000 à 50 Hz. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention au câblage (boucles de masse, proximités indésirables, longueurs sections), et à la mécanisation (implantation correcte des circuits imprimés et positionnement judicieux de ceux-ci ainsi que de l'alimentation). Ne jamais oublier qu'un très bon schéma peut amener à une très bonne réalisation si elle est bien conduite, et à une très mauvaise si elle est mal pensée.

Un simple conseil à nos jeunes lecteurs débutants : si un montage audio «ronfle», doublez à l'aide de condensateurs la, ou les têtes de filtre. Si il reste une ronflette, même amoindrie, vous avez économisé un ou deux condensateurs et il est temps de chercher l'erreur de câblage.


Chacun pourra relire avec profit l'article de monsieur Jacovopoulos (page 75, R.P n° 407), traitant tous ces problèmes de distribution.

Le bloc étage d'entrée

Ayant choisi d'habiller l'ensemble dans un coffret au standard 19 pouces, une unité, il a fallu veiller constamment à ne jamais dépasser les 34 mm disponibles en hauteur. C'est pourquoi il a été retenu cette configuration un peu particulière pour les étages d'entrée, et que l'on remarque bien sur les photos, à l'extrême droite du châssis. Elle présente les avantages suivants : liaisons excessivement courtes même pour les nombreuses commutations effectuées sur les contre-réactions, éloignement maximal des voies droite-gauche reculant ainsi la diaphonie, erreurs de câblage quasiment impossible particulièrement pour les galettes (souvent les bêtes noires !), rigidité mécanique importante, autonomie complète du bloc, accès facile à tous les composants, enfin, fixation réduite au seul écrou du commutateur.

Pour en arriver là, il faut procéder avec méthode et soin. Tout d'abord préparer les galettes du commutateur : en effet il est nécessaire de couper à ras toutes les cosses, supprimant ainsi les œillets réservés au passage des fils. La partie bakélisée seule ayant un diamètre de 33,5 mm, il est impératif de ne pas aller au-delà de cette cote sous peine d'engendrer des contacts intempêtes avec le fond ou le dessus du châssis. Cette opération exécutée attentivement, il reste un point délicat : faire sauter les petits rivets creux des cosses inutilisées. Pour cela, agir bien à plat en perçant avec un foret de 2 mm afin de découper la colle-rette, puis éliminer le reste du rivet et la plaquette de contact en faisant bien attention de ne pas casser la galette si fragile. La **figure 5** vous indique quels sont les rivets à éliminer.

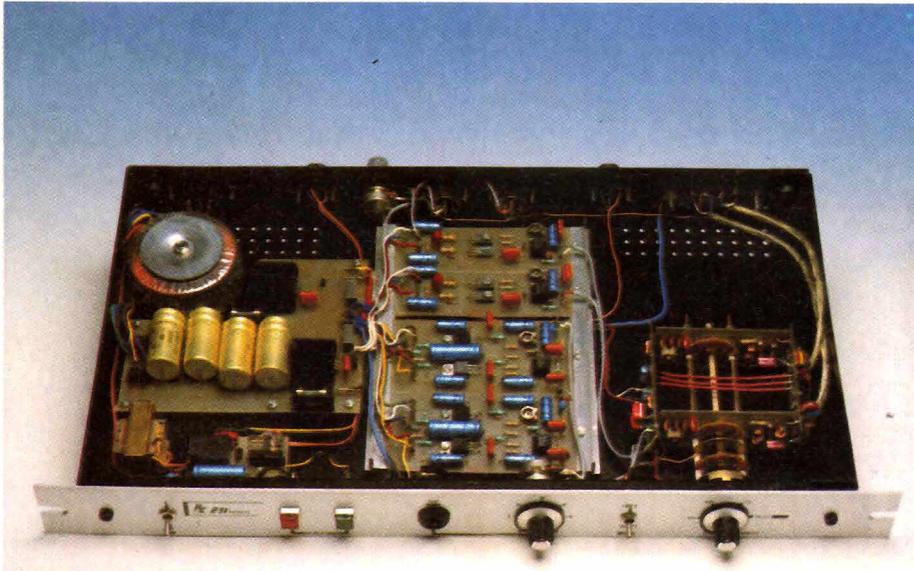
Il faut préparer deux galettes identiques pour G₂ et G₃, et une troisième pour G₁. Repérez bien vos rivets avant d'usiner : Pour G₂ et G₃, face lisse de la bakélite vers vous, cosse commune (longue) à deux heures, petit cran du trou central à six heures. Pour G₁, face lisse toujours vers vous, cosse commune à 7 H 30, cran à midi.



Ceci fait, il faut souder des pattes de résistances d'au moins 1,5 cm dans chacun des œillets restant en place, afin de permettre les liaisons avec les cartes identiques AC₂ et AC₂'. Veillez à ne pas faire couler de

soudure sur les palettes de contact, car elles perdraient leur élasticité. Seules G₂ et G₃ sont préparées ainsi, pour G₁ il faut cabler comme le montre le dessin, en restant en deça de l'encombrement de la galette.

Voilà, le plus dur est fait et il reste à préparer la mécanique d'encliquetage en réunissant écrous, tiges filetées, entretoises, comme l'indique la figure 5. Si vous ne pouvez vous procurer la disquette de blindage, il vous sera facile de la fabriquer avec une plaquette de circuit imprimé vierge, et comme on peut le voir sur les photos, il se sera pas nécessaire de la faire ronde. Mais avant de l'usiner regardez bien dans vos vieux stocks, car c'était un accessoire que l'on trouvait couramment à l'époque des lampes. Dernier point, la mécanique est un modèle particulier ne s'arrêtant que sur 6 positions au lieu de 12. Regardez donc bien la nomenclature avant d'en faire l'acquisition. D'autre part, elle est vendue avec ses tiges filetées, ses écrous, et un jeu confortable d'entretoises plastique. Il ne restera à vous procurer que les deux entretoises métal de 40 mm. Enfin, l'axe central n'a pas à être scié : il concerne l'intégralité de sa longueur. **A suivre.** J. ALARY

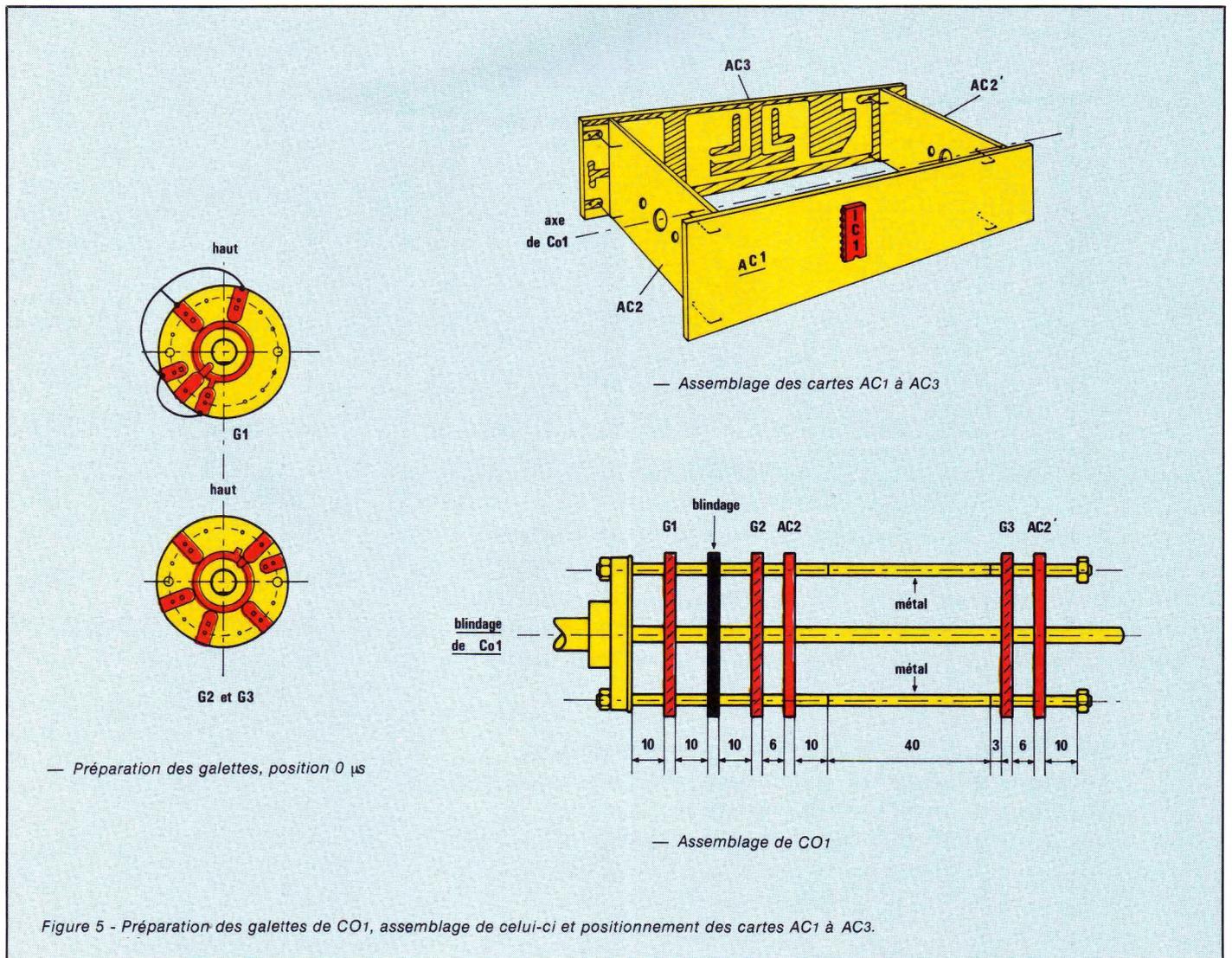

SALORA EN DIRECT DE MOSCOU VIA GORIZONT



Nous savons que certains lecteurs attendent avec impatience une réalisation de réception de TV par satellite. Dans notre dernier numéro nous pensons avoir fait le point (Eurocast 84) sur une partie du matériel existant, et dressé une liste non exhaustive des divers matériels.

A l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'envisager une telle réalisation dans les colonnes de Radio Plans. Bien que techniquement il soit possible de réunir tous les sous-ensembles nécessaires, le coût annoncé (environ 30 kF) nous semble redhibitoire.


La somme à engager pourrait être diminuée en remplaçant l'ensemble préamplificateur/convertisseur SHF (Downconverter) par l'association d'un préamplificateur faible bruit LNA (Low Noise Amplifier) associé à un mélangeur - modèle MD 185 ANZAC par exemple - et un oscillateur local fonctionnant aux environs de 3 GHz. Cette solution ne change en rien le synoptique de la chaîne de réception. Reste alors à résoudre le problème du filtre de fréquence intermédiaire.



Le problème du second changement de fréquence et de la modulation pourrait être facilement résolu. Même dans ces conditions il nous semble difficile de franchir la barrière des 20 kF. Combien d'amateurs sont-ils encore capables d'investir une telle somme ? C'est à vous de nous le dire... après mûre réflexion et si une parabole d'1,20 m est encombrante, qu'en est-il si le diamètre atteint ou dépasse 1,80 m.

Soyons raisonnables, il faudra à coup sûr attendre la mise en service des satellites de télévision directe (DBS), environ 18 mois, pour que le sujet puisse être abordé d'une manière pratique dans Radio Plans.

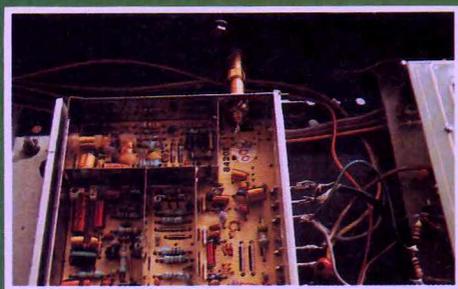Nul doute n'est permis nous verrons, à cette époque, déferler sur le marché des sous-ensembles autorisant une réalisation d'un prix inférieur à celui d'un téléviseur couleur.




Ce qui ne veut pas dire, qu'attendant cette échéance, nous resterons muets sur le sujet, bien au contraire, nous essaierons de vous tenir au courant des dernières nouveautés.

Commençons dès aujourd'hui par un matériel qui n'est pas nouveau et déjà cité dans un précédent article : l'ensemble de réception 4 GHz SALORA. Plusieurs lecteurs ont certainement eu l'occasion de voir cet ensemble fonctionné en démonstration chez les revendeurs SALORA de la région Parisienne.

Le mois dernier cet ensemble était chez M. Marinière à Gouvieux (Oise) qui a eu l'amabilité de bien vouloir nous recevoir.

D'une manière générale un équipement de réception de télévision par satellite est séparé en deux parties, dites INDOOR ET OUTDOOR s'appliquant respectivement au matériel placé à l'intérieur et à l'extérieur. OUTDOOR : l'antenne a un diamètre modeste : 1,20 m et permet dans toutes les conditions une réception des émissions en provenance d'URSS via Gorizont avec une excellente qualité comme en témoignent les quelques photos présentées.

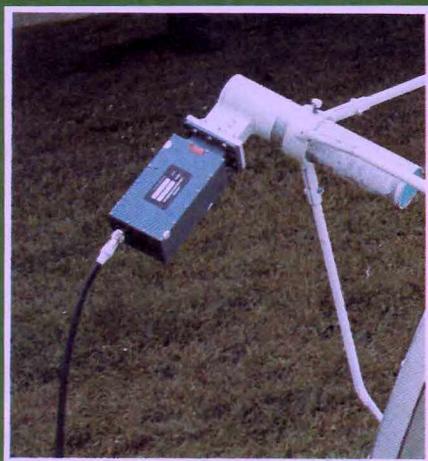

Le CAF joue un rôle important et doit être en service en permanence pour obtenir une image correcte.

Le downconverter associé à son guide d'ondes est fixé sur la parabole au moyen de trois bras. Un câble coaxial, faibles pertes, alimente le convertisseur qui restitue le signal à fréquence intermédiaire superposé à la tension d'alimentation continue. Ce type de liaison est appelé PHANTOM.

INDOOR : Le signal à fréquence intermédiaire est appliqué au récepteur qui après un nouveau changement de fréquence et une démodulation restitue les signaux vidéo et audio qui sont finalement appliqués à la prise PERITEL du TVC.



Notons que ce satellite GORIZONT transmet, outre l'image et le son associé, un programme musical sur une voie non supplémentaire.

Cette installation provisoire nous a paru parfaitement fiable, le pointage de l'antenne semble assez peu critique. Regrettons simplement de ne pas avoir assisté à des essais menés avec une antenne de plus grand diamètre pointée sur un satellite de la série INTELSAT pour lequel la PIRE est inférieure d'au moins 15 dB à celui du satellite GORIZONT.

François de DIEULEVEULT

PHILIP MORRIS


SUPER LIGHTS

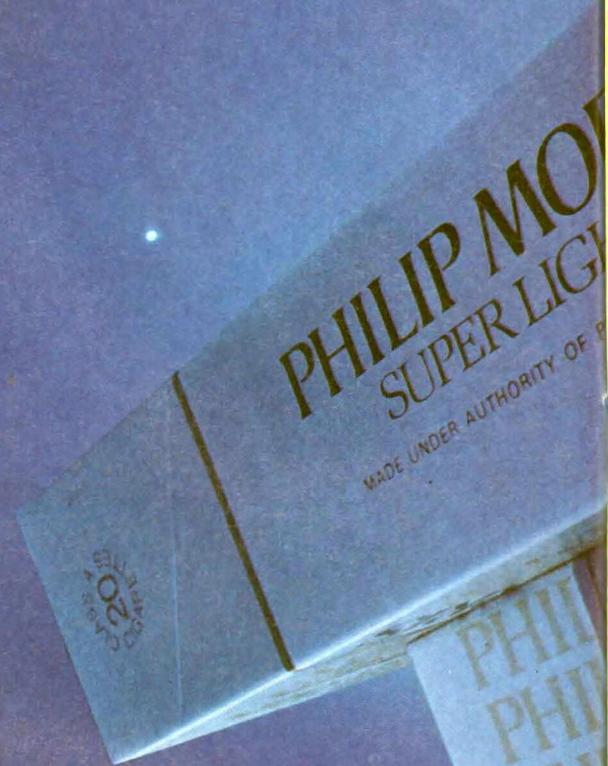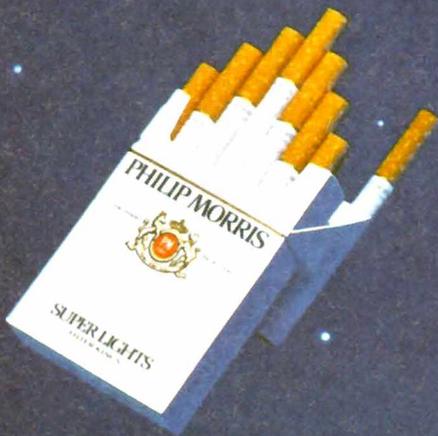

L'AMERICAINA SUPER LEGGERE NICOTINE : 0,4 MG GOUDRONS : 3,9 MG

temps: ⌚ ⌚ ⌚
 difficulté: 🧩 🧩 🧩
 dépense: \$ \$ \$

Le N 62 un noise-gate stéréo

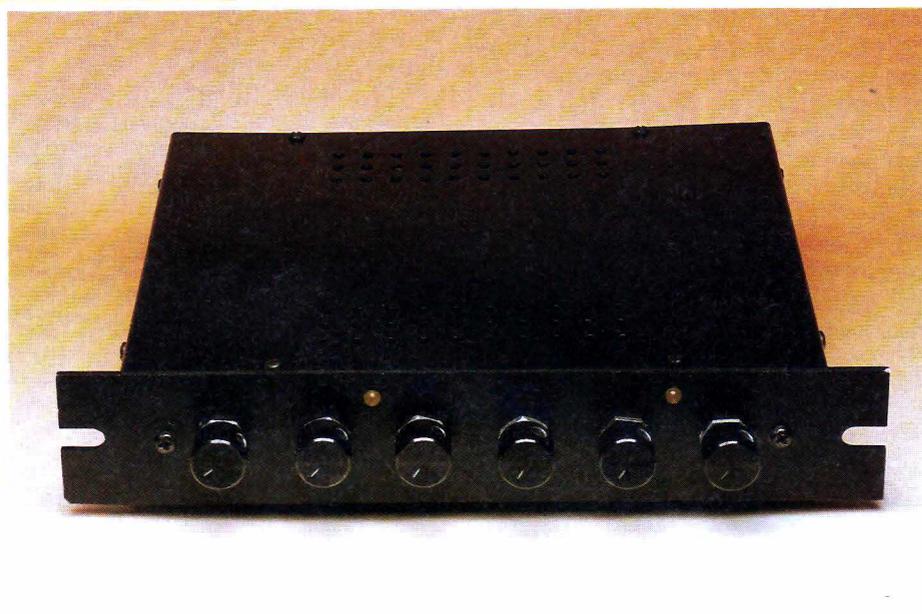

Traduit en français, noise-gate signifie porte de bruit.

En fait, si un noise-gate ferme effectivement la porte au bruit, nous verrons que cela ne constitue pas sa seule vocation.

Ce type d'appareil étant très courant dans les techniques de prise de son, d'enregistrement et de diffusion professionnelle, nous avons décidé de vous en proposer une réalisation.

Nous avons voulu aussi que le N 62 soit réalisable par la plupart d'entre vous, cela signifie l'adoption de certains compromis visant à simplifier la réalisation de l'appareil et à diminuer son prix de revient sans pour autant faire de réelles concessions sur le plan qualité. Le matériel professionnel coûte cher, et quitte à avoir un peu moins de souplesse par rapport au haut de gamme autant ne pas se priver de certaines fonctions, les plus utiles, si le prix reste modéré.

Notons dès à présent que notre N 62 possède deux voies identiques avec pour chacune : réglage de seuil, de temps d'attaque et de temps d'extinction, passage du seuil avec visualisation et entrées symétriques. Quant à son niveau de bruit propre, il reste extrêmement bas.

Voilà, nous le pensons, quelques raisons valables pour vous d'entamer la réalisation de ce noise-gate.

Utilisation et rôle d'un Noise-gate

En termes simplifiés un Noise-Gate est un appareil qui recevant un signal d'entrée délivre ce même signal en sortie à condition que le niveau du signal soit supérieur à une certaine valeur prédéterminée. Tout ce qui est en-dessous ne passe pas, tout ce qui est au-dessus passe. En fait, le noise-gate n'agit pas vraiment en tout ou rien, ce qui provoquerait des déformations du son mais au contraire doit respecter une

certaine dynamique, nous le verrons ultérieurement.

On imagine aisément toutes les utilisations possibles d'un tel appareil pour l'élimination des parasites, du bruit, etc. Ainsi, prenons le cas d'une prise de son d'un instrument en milieu bruyant (par exemple foule ou autres instruments). Tant que le musicien à enregistrer sera muet, notre porte de bruit sera fermée et aucun signal parasite ne sera pris en compte. Par contre, à la première note, la porte de bruit s'ouvrant, la prestation du musicien sera entièrement prise en compte. Il est vrai

qu'alors les bruits parasites le seront aussi mais ceux-ci seront masqués par l'amplitude du signal utile, on obtient ce que l'on appelle l'effet de masque. Le noise-gate peut même devenir parfois indispensable dans le cas de la prise de son d'instruments très rapprochés que l'on désire tout de même différencier, cas de la batterie par exemple. Autre cas typique d'utilisation : le « nettoyage » d'une bande magnétique les bruits parasites ; à ce propos le Hi Fiste en intercalant le noise-gate N 62 entre ses K7 stéréo et son ampli est sûr d'obtenir une bonne suppression du

souffle avec des réglages adéquats. Enfin, nous n'osons pas dire dernière utilisation du noise-gate, la réduction des phénomènes de réverbération quand ceux-ci deviennent très gênants, la réverbération n'étant rien d'autre que l'adjonction à un signal direct d'un signal réfléchi de moindre amplitude.

Tout cela peut sembler à priori simple mais les choses se compliquent un peu dès que l'on aborde les critères d'ouverture de la porte de bruit. Nous avons parlé d'un niveau, encore faut-il savoir s'ils'agit d'un niveau crête, efficace, moyen. De plus, un message musical n'est pas sinusoïdal, loin de là, et possède sa propre dynamique, son timbre, en plus de son niveau, et les 3 critères sont importants.

Certains noise-gates ultra sophistiqués permettent d'effectuer une sélection des signaux transmis en

fonction de ces trois critères ce qui autorise une souplesse énorme. Ainsi, on pourra supprimer un signal non continu dans une bande de fréquence, ou encore stopper des signaux à front raide avec une infinité de combinaisons possibles, etc. Notre N 62 effectuée, sans aller jusque là, une sélection en fonction de la dynamique d'un signal et de son niveau, c'est le cas de beaucoup de noise-gates commerciaux.

Enfin, nous avons signalé que la porte de bruit ne pouvait être réalisée au moyen d'un simple interrupteur électronique tout de rien sinon la modulation serait littéralement hachée ce qui à l'écoute serait très gênant. Il nous a donc fallu utiliser quelque chose de plus progressif, en l'occurrence un VCA ou amplificateur commandé par tension. C'est à sa réalisation que nous allons maintenant nous attacher.

Le LM 13 700, NS

Ce circuit remplace le fameux LM 13 600 de chez NATIONAL (XR 13 600 chez EXAR). En fait, le LM 13 700 possède à peu de choses près les mêmes caractéristiques que son aîné, seul, le schéma interne est légèrement modifié. Quant aux schémas d'utilisation, ils restent inchangés. Le synoptique interne et le schéma d'utilisation en amplificateur commandé par tension sont indiqués aux figures 1 et 2. Le LM 13 700 est un amplificateur de transconductance c'est-à-dire que sa grandeur d'entrée est une tension et celle de sortie un courant. On voit dans le synoptique du circuit que celui-ci contient deux transistors montés en amplificateur différentiel dont les émetteurs sont reliés à une source de courant I_{ABC} , ce courant étant le courant de commande dans un VCA par exemple. Appelons I_5 et I_4 les courants de collecteur de ces deux transistors, et V_{IN} la tension d'entrée différentielle, c'est-à-dire la différence de tension entre les deux bases des transistors. On démontre aisément en physique des solides que :

$$V_{IN} = \frac{KT}{q} \log \frac{I_5}{I_4}$$

$$\text{et } I_4 + I_5 \cong I_{ABC}$$

où : K désigne la constante de Boltzmann, T la température absolue de la pastille semiconductrice et q , la charge électrique élémentaire.

— pour V_{IN} très petite, $I_5 \cong I_4$ et l'on peut écrire :

$$\frac{KT}{q} \log \left(\frac{I_5}{I_4} \right) \cong \frac{KT}{q} \left(\frac{I_5 - I_4}{I_4} \right)$$

premier terme d'un développement limité.

$$\text{avec } I_4 \cong I_5 \cong \frac{I_{ABC}}{2}$$

nous aurons :

$$V_{IN} \left(\frac{I_{ABC} \times q}{2 KT} \right) = I_5 - I_4 = I_{OUT}$$

— un circuit miroir de courant fournit un courant égal à $I_5 - I_4$. Nous avons donc finalement :

$$I_{OUT} = \frac{q}{2 KT} \times V_{IN} \times I_{ABC}$$

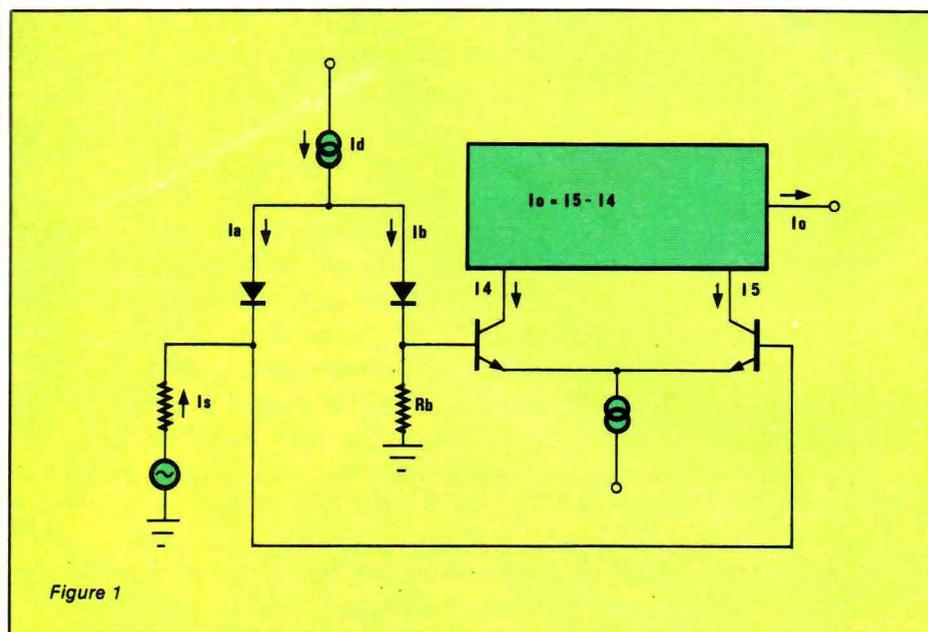


Figure 1

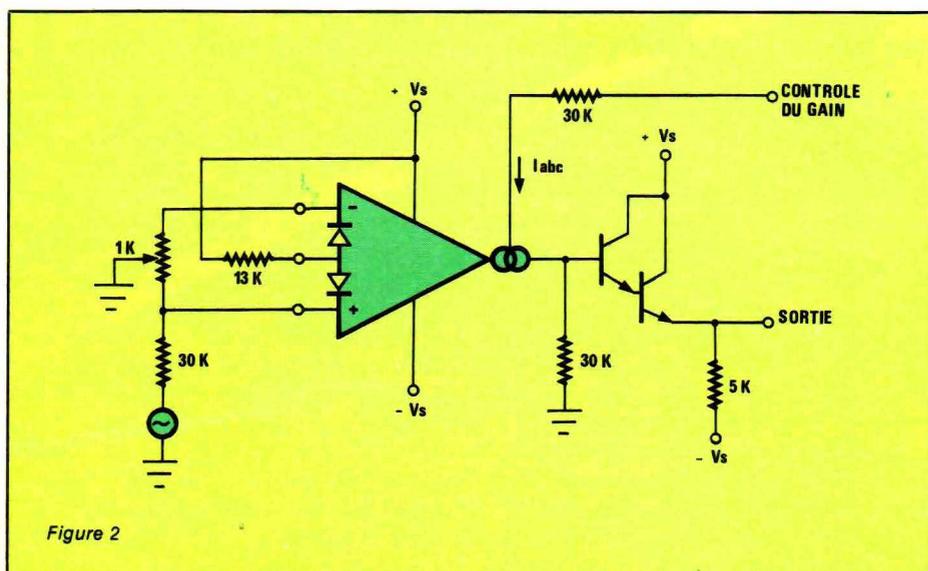


Figure 2

Le courant de sortie du circuit est bien le produit de la tension d'entrée par un courant de commande à une constante près. C'est un résultat connu, la plupart des circuits multiplicateurs analogiques faisant appel à une structure différentielle dont on fait varier le courant d'émetteur.

Cela dit, ces résultats ne sont valables que pour V_{IN} très petite (quelques dizaines de mV), cas où l'on peut approximer un Log par une fonction linéaire sortie d'un développement en série. C'est pourquoi ont été rajoutés le réseau de deux diodes et le générateur de courant I_D . Ici le générateur d'entrée en série avec une résistance peut être assimilé à un générateur de courant I_S . On peut admettre que les diodes se comportent exactement comme des transistors du point de vue de la physique des solides, la tension à leur bornes étant une fonction logarithme népérien du courant qui les traverse. Ces diodes se comportent comme deux jonctions base-émetteur de transistors PNP (courant I_D allant vers les émetteurs) avec pour cathode les bases, pour anode les émetteurs. Toujours avec la même V_{IN} que précédemment nous aurons :

$$\frac{KT}{q} \log \left(\frac{I_D}{2} + I_S \right) - \frac{KT}{q} \log \left(\frac{I_D}{2} - I_S \right) = \frac{KT}{q} \log \left(\frac{I_{ABC}}{2} + \frac{I_{OUT}}{2} \right) - \frac{KT}{q} \log \left(\frac{I_{ABC}}{2} - \frac{I_{OUT}}{2} \right)$$

Le premier terme vient ici des diodes, le second des transistors (I_4 et I_5) avec :

$$I_4 + I_5 = I_{ABC} \text{ et } I_5 - I_4 = I_{OUT}$$



on peut donc simplifier et il reste :

$$I_{OUT} = I_S \left(\frac{2 I_{ABC}}{I_D} \right)$$

I_S étant fonction du générateur d'entrée.

Les deux diodes ont donc « linéarisé » le système, aucune approximation n'est plus à faire, le gain ne dépend plus de la température et reste linéaire sur 6 décades à la seule condition : $|I_S| < I_D / 2$.

Si nous ajoutons que le LM 13700 contient deux circuits identiques pour une utilisation en stéréo, ainsi que deux étages amplificateurs darlington pour la liaison avec l'extérieur, nous aboutissons d'une part à un schéma de VCA, d'autre part à une utilisation parfaite pour notre cas. L'action du potentiomètre permet de supprimer ou mieux l'action du signal de commande en sortie en l'absence de tension d'entrée ainsi

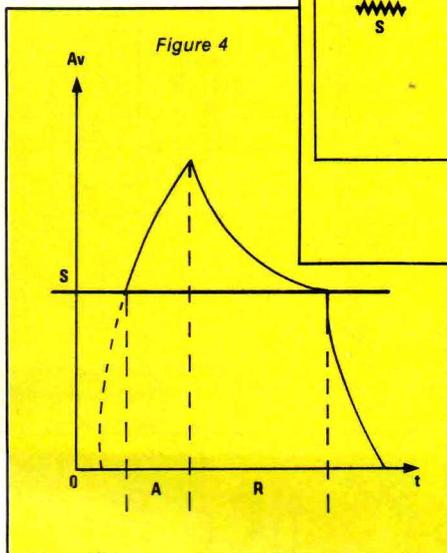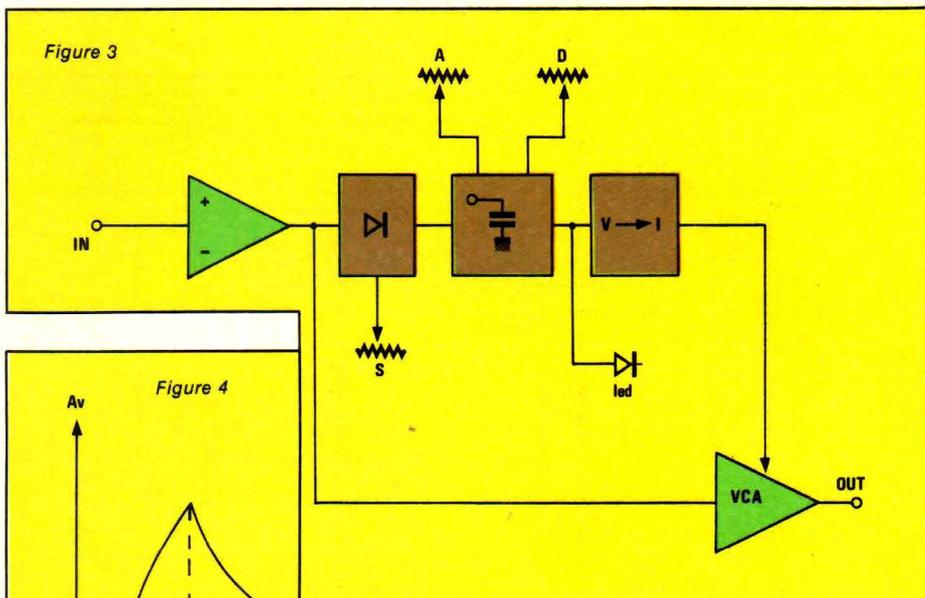

est descendu en dessous de S, la porte se ferme à une vitesse très rapide. En jouant sur A, S et R, il est possible d'obtenir une foule de comportements dynamiques ; par exemple avec un temps d'attaque pas trop court on supprimera les signaux transitoires. Notons néanmoins que dans la majorité des cas ne correspondant pas à une utilisation spéciale, le temps d'attaque sera maintenu court et le temps de retour sensiblement plus long ; le N 62 permet pour l'une des valeurs jusqu'à 200 ms, pour l'autre environ 2 secondes.

Le synoptique est simple, on rentre sur un étage de symétrisation active. Le signal est redressé et également injecté à l'entrée du VCA. Une fois redressé, le signal charge ou décharge une capacité avec deux constantes de temps ajustables par potentiomètre. Un comparateur à seuil ajustable non représenté dirige ou non la tension à l'entrée d'un convertisseur tension courant dont le courant de sortie pilote le VCA.

Le synoptique du N 62

Le synoptique du N 62 est indiqué à la figure 3 tandis que la courbe dynamique d'ouverture de la porte est fournie figure 4. Le but à obtenir est le suivant : le signal d'entrée redressé va charger une capacité avec une constante de temps A dit temps d'attaque. Dès que la valeur aux bornes de cette capacité atteint une tension de seuil S la porte s'ouvre suivant la courbe A. S peut être réglée très basse, dans ce cas la dynamique est celle du signal d'entrée. Si S est réglée plus haute on aura systématiquement suppression des niveaux faibles. Au retour c'est la même chose avec un temps dit temps de retour R ; dès que le niveau

Le schéma électronique

Ce schéma est à considérer deux fois, le N 62 étant stéréo, voir figure 5. On notera que les amplis op utilisés sont des modèles doubles, que IC_3 sert pour les deux canaux, ainsi que le VCA IC_7 ; IC_4 et IC_5 ne servent que pour un seul canal ainsi que IC_6 comparateur simple ; IC_4 , IC_5 et IC_6 devront donc être approvisionnés deux fois.

Le schéma est classique, IC_3 remplit le rôle de symétriseur actif, il est monté en différentiel. IC_4 réalise un redressement simple alternance et


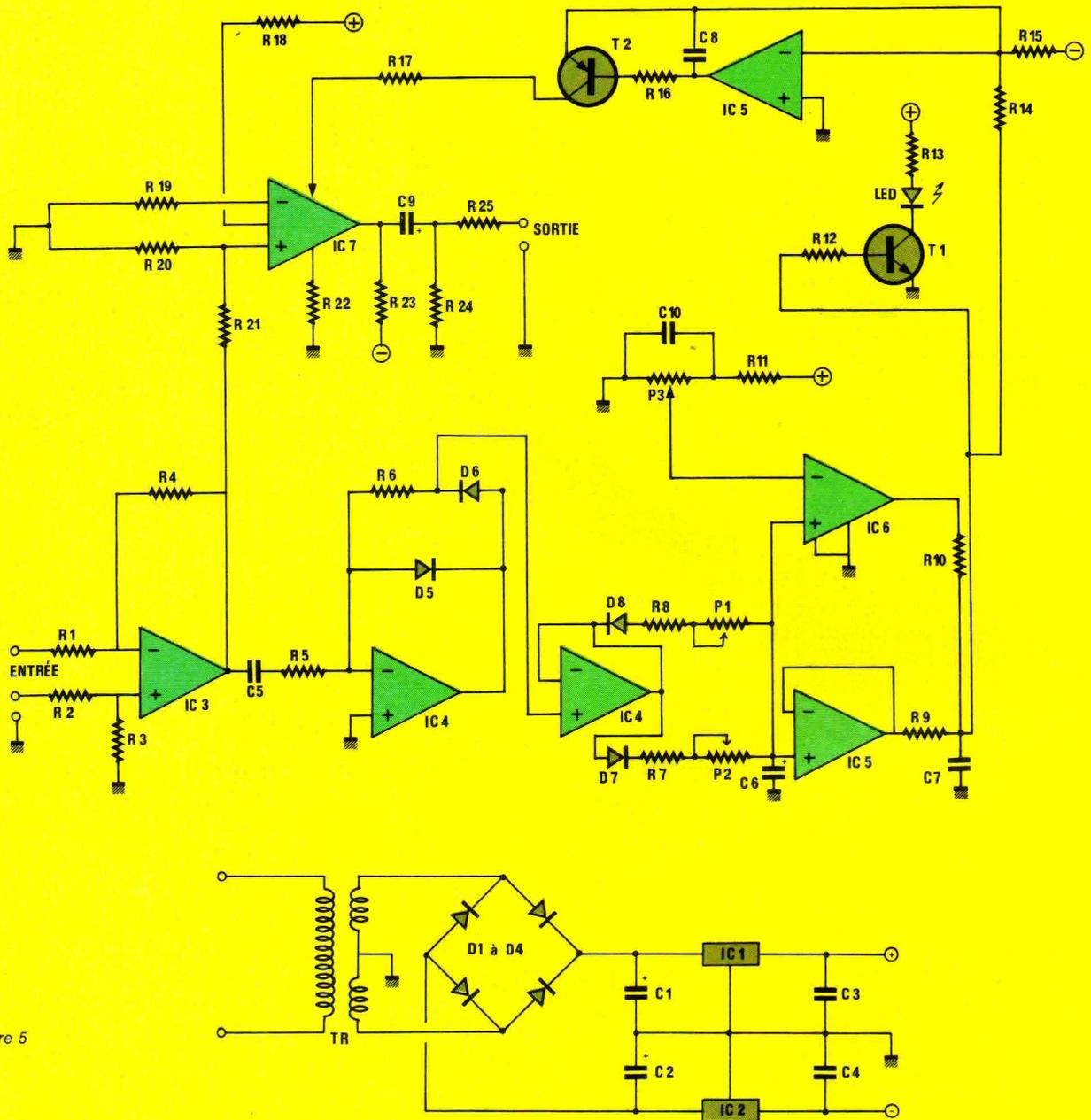


Figure 5

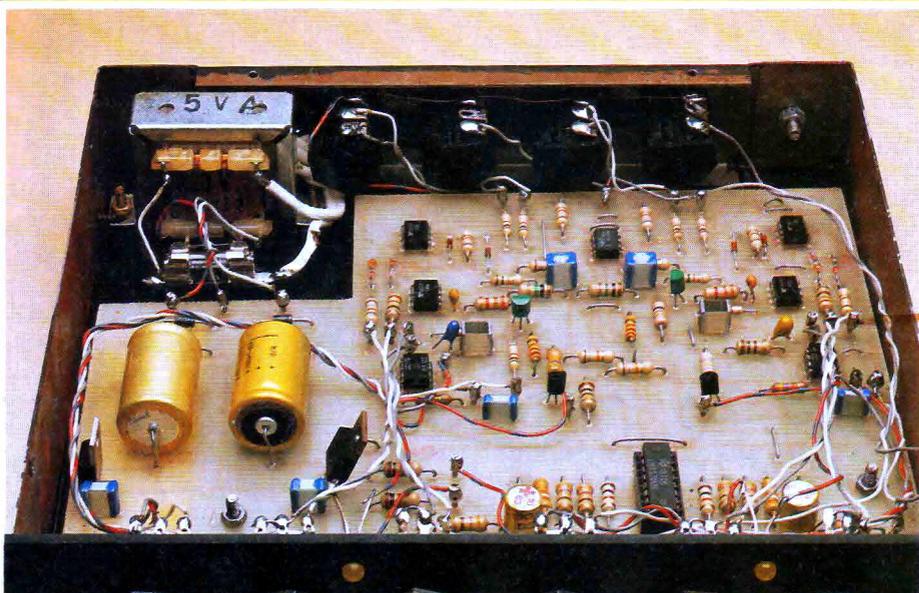

une adaptation d'impédances. Pour des raisons de simplicité nous n'avons pas fait de redressement double alternance ; ce choix ne porte pas à conséquence, seule l'amplitude de la tension filtrée étant modifiée pour des réglages A et R voisins. Les temps sont ajustés par P1 et P2, les diodes D8 et D7 seront des modèles au germanium C'est aux bornes de C7 que sera prélevée la tension qui agira sur le VCA. Cette capacité est chargée grâce à une moitié de IC5 à travers R9. R10 autorise une décharge très rapide par le comparateur IC6 dont la sortie est à collecteur ouvert. Le comparateur

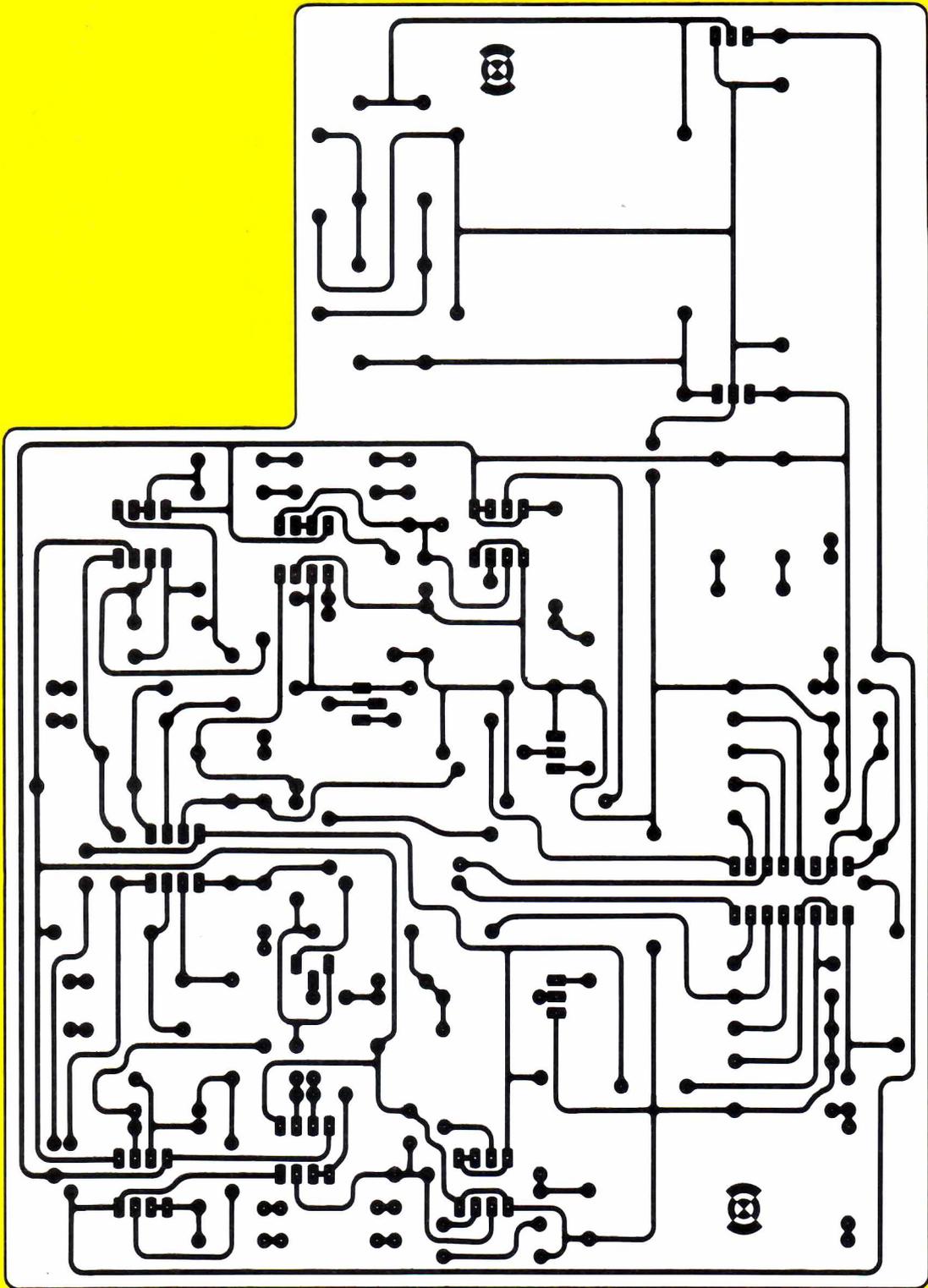


Figure 6


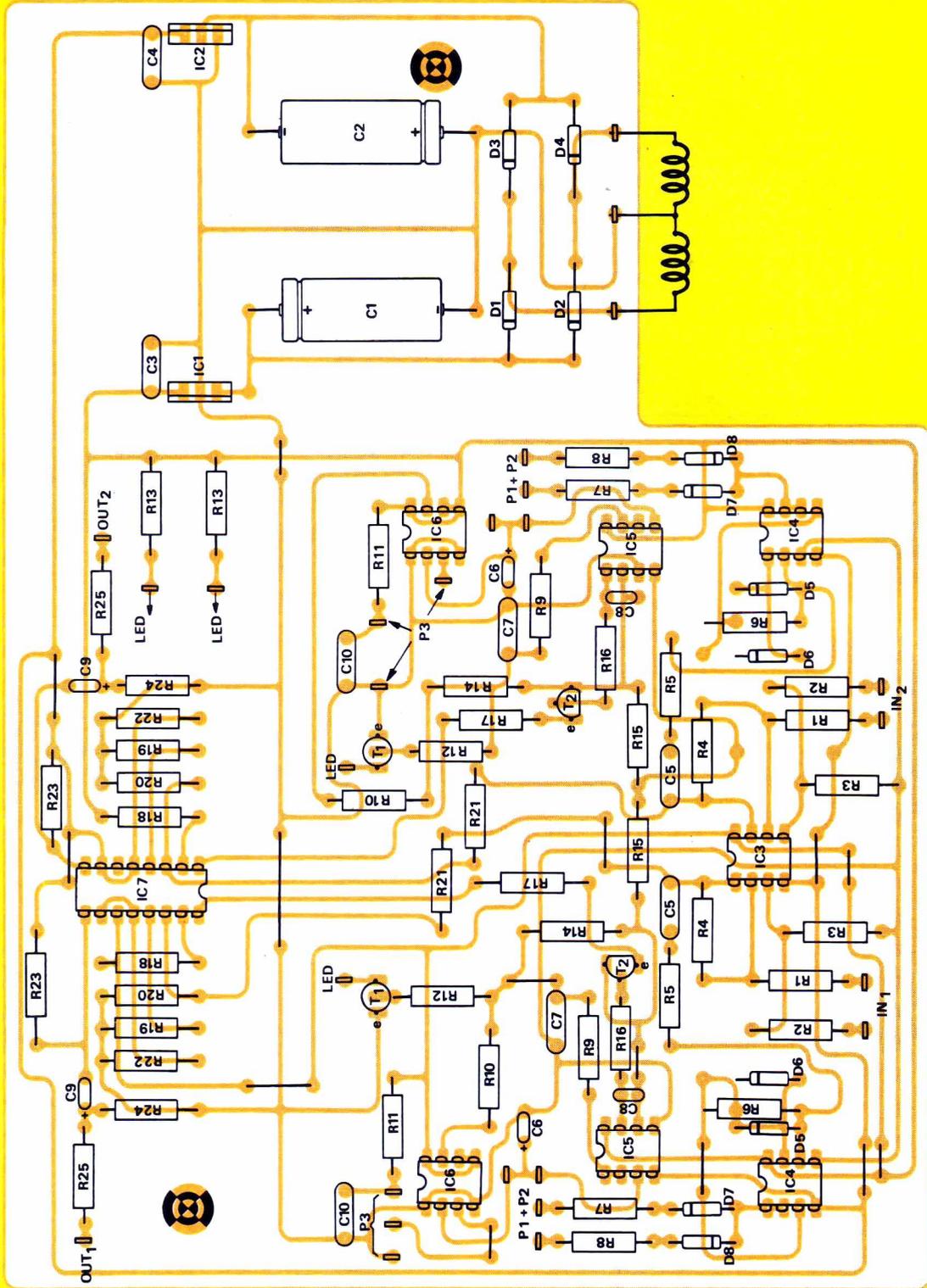


Figure 7 - Tacé du circuit imprimé.

est alimenté par une tension unique, ses bornes d'offset sont reliées au + alimentation pour une réponse plus rapide. T₁, à grand gain, prélève la tension de C₇ pour agir sur une LED indicatrice. La 2^e moitié d'IC₃ est montée en convertisseur tension - courant avec le transistor PNP T₂. La résistance R₁₅ de forte valeur ferme le VCA à la tension de seuil des diodes D₅ et D₇, quant à C₈ il intègre le signal et en supprime les composants HF. Enfin, IC₇ constitue le VCA, nous n'y reviendrons pas. Le réseau de sortie C₉, R₂₄ et R₂₅ permet d'obtenir un signal sans composante continue, ni risque d'oscillation sur câble blindé.

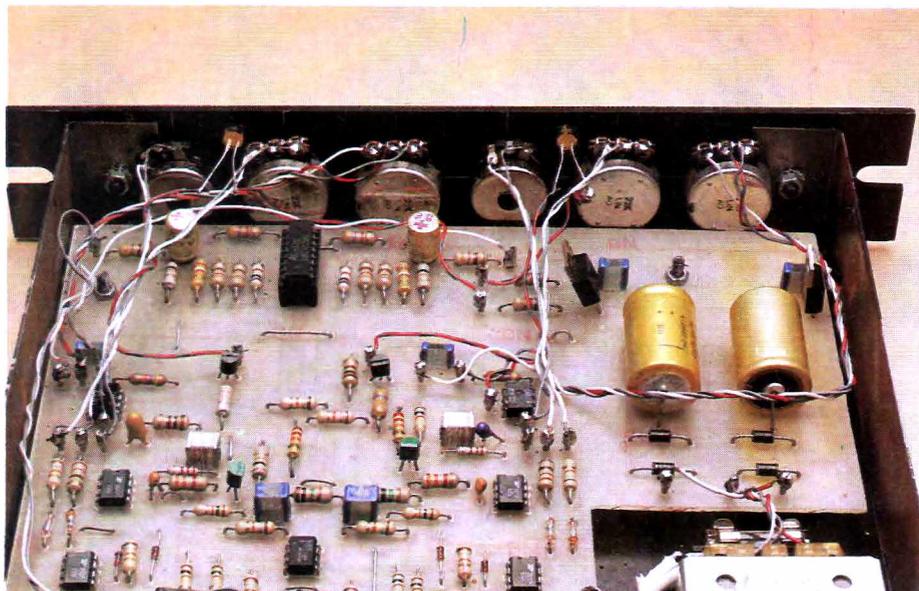L'alimentation symétrique + 12 volts et - 12 volts utilise deux régulateurs intégrés et un redressement par diodes discrètes, difficile de faire plus simple.




Réalisation

Le circuit imprimé avec l'implantation sont représentés figures 6 et 7. Le circuit imprimé est du type simple face avec une découpe pour l'implantation mécanique du transfo d'alimentation. Il y a beaucoup de straps, compte tenu de l'utilisation de CI à alimentation symétrique. Cela dit, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Aucun réglage n'est à effectuer. On n'oubliera pas de monter P₁ et P₂ en résistances variables, c'est-à-dire avec le curseur relié à l'une des extrémités du potentiomètre.

Le coffret choisi est un nouveau modèle très esthétique de chez ESM de type mini-rack encastrable. 6 trous devront être percés en façade pour les potentiomètres, et 2 pour les diodes LED. A l'arrière on logera 4 prises XLR 3 ou des jacks stéréo (pour les entrées au moins) ainsi que le passage du fil secteur. Bonne chance à tous... !

G.G.

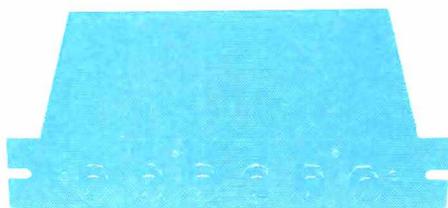

Nomenclature

Résistances

R₁, R'₁: 10 kΩ
 R₂, R'₂: 10 kΩ
 R₃, R'₃: 18 kΩ
 R₄, R'₄: 18 kΩ
 R₅, R'₅: 10 kΩ
 R₆, R'₆: 18 kΩ
 R₇, R'₇: 18 kΩ
 R₈, R'₈: 220 Ω
 R₉, R'₉: 2,2 kΩ
 R₁₀, R'₁₀: 100 Ω
 R₁₁, R'₁₁: 47 kΩ
 R₁₂, R'₁₂: 470 kΩ
 R₁₃, R'₁₃: 1,5 kΩ

R₁₄, R'₁₄: 10 kΩ
 R₁₅, R'₁₅: 1 M Ω
 R₁₆, R'₁₆: 3,3 kΩ
 R₁₇, R'₁₇: 22 kΩ
 R₁₈, R'₁₈: 10 kΩ
 R₁₉, R'₁₉: 470 Ω
 R₂₀, R'₂₀: 470 Ω
 R₂₁, R'₂₁: 18 kΩ
 R₂₂, R'₂₂: 39 kΩ
 R₂₃, R'₂₃: 4,7 kΩ
 R₂₄, R'₂₄: 10 kΩ
 R₂₅, R'₂₅: 470 Ω

P₁, P'₁: 22 kΩ Log (B) de préférence
 P₂, P'₂: 220 kΩ Log (B) de préférence
 P₃, P'₃: 22 kΩ Log (B) de préférence

Condensateurs

C₁, C₂: 1000 μF/25 V
 C₃, C₄: 0,15 μF MKH
 C₅, C'₅: 0,47 μF MKH
 C₆, C'₆: 2,2 μF Tantale goutte (impératif)

C₇, C'₇: 0,1 μF
 C₈, C'₈: 470 pF
 C₉, C'₉: 10 μF/25 V
 C₁₀, C'₁₀: 47 nF

Semiconducteurs

D₁ à D₄: 1 N 4002
 D₅, D'₅, D₆, D'₆: 1 N 914
 D₇, D₈, D'₇, D'₈: 0A 85 ou équivalent germanium
 T₁, T'₁: BC 172 B ou BC 109 B ou C
 T₂, T'₂: BC 252 B ou équivalent PNP
 2 leds Ø 5 mm
 IC₁: 7812
 IC₂: 7912
 IC₃: TL 082 ou TL072 ou NE 5532
 IC₄, IC'₄: TL082
 IC₅, IC'₅: TL082
 IC₆, IC'₆: LM 311, SFC 2311, CA 311, (DIL 8 broches)
 IC₇: LM 13700 ou LM 13600 ou XR 13600 (plus fabriqué)

Divers

Transfo 2 × 12 volts de 5 VA, coffret ESM minirack, prises jack ou XLR, fils.



RENCONTRES AVEC LA MUSIQUE

RENCONTRE AVEC LES INSTRUMENTS

Venez essayer l'ensemble de la production mondiale des instruments de musique, et découvrir les toutes dernières nouveautés en avant-première.

RENCONTRE AVEC L'ÉDITION MUSICALE

La musique s'écrit, la musique s'imprime, la musique se lit... les plus grands éditeurs Français et étrangers vous ouvrent leurs partitions.

RENCONTRE AVEC LES MUSICIENS

De tous les styles, de tous les horizons, sur les stands ou sur la scène de la salle de spectacle du Salon de la Musique, ils sont présents pour vous rencontrer, vous informer et dialoguer.

RENCONTRE AVEC LE SPECTACLE

Que vous aimiez le jazz, le classique, le rock, etc... la musique s'exprime sur scène !
Le Salon c'est aussi 5 concerts gratuits par jour.

11^e
SALON
INTERNATIONAL
DE LA MUSIQUE

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 1984

**JOURNEES PROFESSIONNELLES
RESERVEES AUX REVENDEURS :
23, 24, 25 SEPTEMBRE**


**HALL D'EXPOSITION
DU PARC FLORAL DE PARIS**

MÉTRO CHATEAU DE VINCENNES RER / PARKING GRATUIT

ORGANISATION

**BERNARD
BECKER
PROMOTION**

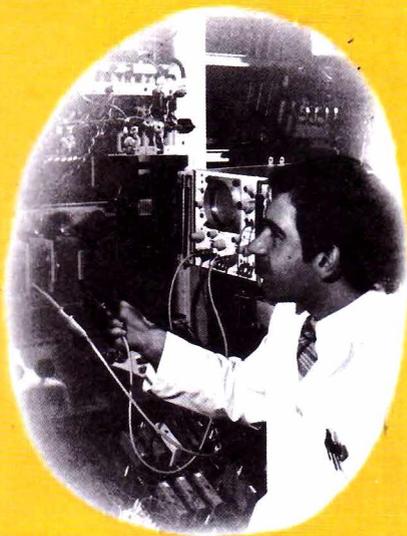60-62, avenue de Verdun - 92320 Châtillon - France **Tél. : (1) 656.52.32 lignes groupées - Télex : 220064-F ETRAV EXT 3012**



Chez vous et à votre rythme

UNE SOLIDE FORMATION EN ELECTRONIQUE

Un abondant matériel de travaux pratiques

Les cours Eurelec n'apportent pas seulement des connaissances théoriques. Ils donnent aussi les moyens de devenir soi-même un praticien. Grâce au matériel fourni avec chaque groupe de cours, vous passerez progressivement des toutes premières expérimentations à la réalisation de matériel électronique tel que :

- voltmètre,
- oscilloscope,
- générateur HF,
- ampli-tuner stéréo,
- téléviseurs, etc...

Vous disposerez ainsi, en fin de programme, d'un véritable laboratoire professionnel, réalisé par vous-même.

Une solide formation d'électronicien

Tel est en effet le niveau que vous aurez atteint en arrivant en fin de cours. Pour vous perfectionner encore, un **stage gratuit** d'une semaine vous est offert par Eurelec dans ses laboratoires. 2000 entreprises ont déjà confié la formation de leur personnel à Eurelec : une preuve supplémentaire de la qualité de ses cours.

Eurelec, c'est le premier centre d'enseignement de l'électronique par correspondance en Europe. Présentés de façon concrète, vivante et fondée sur la pratique, ses cours vous permettent d'acquérir progressivement sans bouger de chez vous et au rythme que vous avez choisi, une solide formation de technicien électronicien.

Des cours conçus par des ingénieurs

L'ensemble du programme a été conçu et rédigé par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés. Un professeur vous suit, vous conseille, vous épaula, du début à la fin de votre cours. Vous pouvez bénéficier de son aide sur simple appel téléphonique.

 **eurelec**
institut privé d'enseignement à distance

21100 DIJON - FRANCE : Rue Fernand-Holweck - (80) 66.51.34
75012 PARIS : 57-61, bd de Picpus - (1) 347.19.82
13007 MARSEILLE : 104, bd de la Corderie
(91) 54.38.07



BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON.

Je soussigné : Nom _____ Prénom _____

Adresse : _____

Ville _____ Code postal _____

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :

- ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS**
- ELECTROTECHNIQUE**
- ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE**
- INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS**

● Si cet envoi me convient je le conserverai et vous m'enverrai le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.


● Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je ne vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombre de matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comportant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant. Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

DATE ET SIGNATURE :
(Pour les enfants, signature des parents)

03174

odp

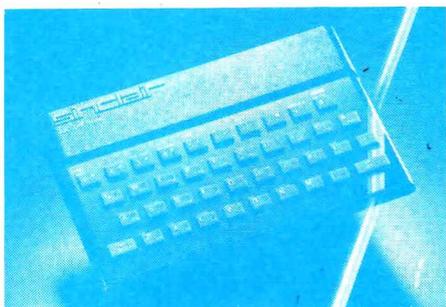

Que peut faire le SPECTRUM ?

Théoriquement, l'ordinateur peut servir aussi bien à l'émission qu'à la réception des signaux MORSE. On pourrait ainsi songer à automatiser entièrement les liaisons, sans que les opérateurs n'aient à connaître la graphie.

Il existe toutefois des procédés mieux adaptés à cet usage, notamment la « RTTY », ou même la transmission directe en code « ASCII ».

Il nous semble qu'en ce qui concerne le MORSE, l'informatique ne doit jouer qu'un rôle d'ASSISTANCE sans aller jusqu'à supplanter l'opérateur.


D'ailleurs, les tentatives de réception informatique de signaux MORSES qui ont été faites ici où là mettent en œuvre non seulement de longs logiciels en langage machine, mais aussi de complexes appareillages annexes, essentiellement destinés à « extraire » les signaux utiles de la « friture » omniprésente en ondes courtes.

Par contre, l'émission automatique de signaux MORSE est chose aisée, par le biais de moyens purement logiciels (BASIC).

Les signaux émis gagnent en régularité, et le confort de l'opérateur s'améliore de façon significative, les messages peuvent être entièrement « mis au point » sur écran avant toute transmission, et il est extrêmement simple de répéter un même texte autant de fois que nécessaire.

Enfin, un programme d'émission pourra fort bien servir à l'apprentissage « dynamique », à l'oreille, du code MORSE. Le SPECTRUM possède un certain nombre de caractéristiques qui font que cette machine se prête bien à ce genre d'usage. Nous avons déjà mis au point des programmes de ce genre sur le ZX-81 ; ceux de nos lecteurs ayant eu l'occasion de suivre nos travaux de l'époque pourront juger des améliorations offertes par le SPECTRUM.

Un manipulateur MORSE avec SPECTRUM

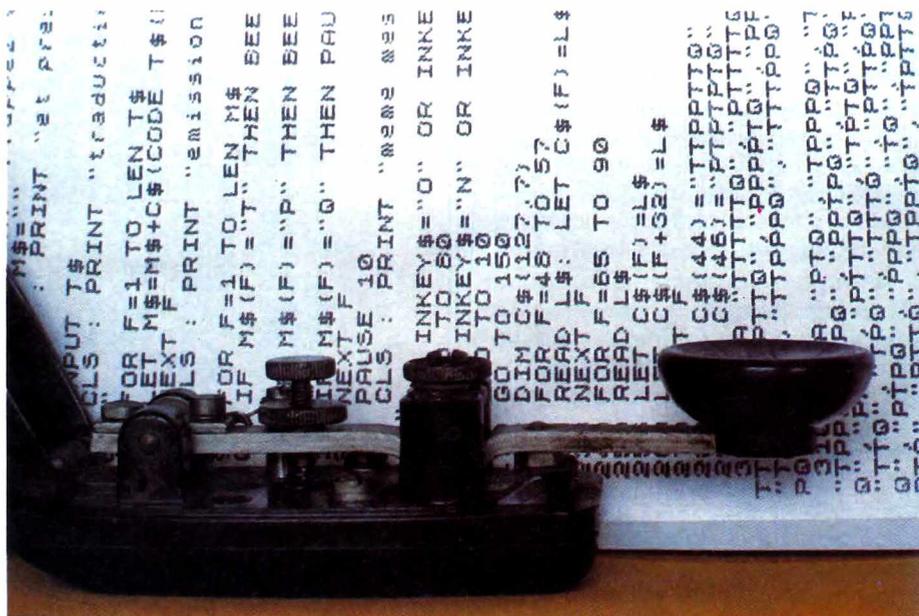

Les techniques modernes de radiocommunication semblent logiquement condamner le code MORSE à une retraite bien méritée !

Cependant, sa connaissance reste exigée des postulants à la plupart des licences de Radio-Amateur.

Également, il est reconnu que la « graphie » reste le procédé le plus simple permettant de « faire passer » des communications de façon satisfaisante lorsque les conditions sont très mauvaises.

L'informatique peut sérieusement contribuer à rejoindre cette très vieille dame qu'est la graphie.

Les ordinateurs individuels possèdent un clavier se prêtant à merveille à la saisie des textes à transmettre, un écran disponible pour les afficher, bien souvent des générateurs de son très suffisants pour matérialiser les « Points et les traits », et surtout... une formidable puissance de traitement de l'information qui ne demande qu'à exécuter les transcodages les plus variés.

Le programme « manipulateur automatique »

Le programme de la figure 1, bien que fort court, remplit toutes les fonctions souhaitables, que le texte soit frappé en majuscules ou minuscules, et qu'il comporte ou non des chiffres.

Cette compacité est tout entière imputable à l'usage massif des instructions DATA et READ présentes dans le BASIC du SPECTRUM (ce qui constitue une sensible amélioration par rapport au ZX-81).

Les informations logées dans les lignes DATA (300 pour les chiffres et 310 pour les lettres) ne servent qu'une fois, lors de l'initialisation du programme : il est en effet beaucoup plus commode (et plus rapide !) de faire appel, lors de la « traduction », à une TABLE DE TRANSCODAGE revêtant la forme d'un TABLEAU DIMENSIONNÉ DIM C\$ (127,7). Chaque INDICE de ce tableau de chaînes correspond au CODE ASCII d'un caractère alphanumérique, ce qui facilite grandement les recherches !

Bien sûr, beaucoup de place est perdue dans ce tableau, puisque beaucoup des 127 codes récapitulés à la figure 2 n'ont pas d'équivalent en MORSE (voir figure 3).

Qu'à cela ne tienne, la mémoire du SPECTRUM est vaste, surtout en version 48 K, et ce n'est pas ce petit gaspillage qui réduira beaucoup sa capacité d'enregistrement de messages en attente de traduction !

Pour des besoins particuliers, on pourrait facilement « boucher les trous » (ou au moins certains d'entre eux), comme nous l'avons fait aux lignes 280 et 290 pour la virgule et le point, qui peuvent parfois être utiles.

Remarquons que les lignes 255 et 260 s'occupent séparément des majuscules et des minuscules qui, distinctes sur le SPECTRUM, sont traitées sans discrimination en MORSE. Une fois cette initialisation achevée, en un très court instant, la machine passe en mode « conversationnel » et attend un message.

Celui-ci est traité sous la forme d'une chaîne unique (T\$) : C'est dire qu'il faudra le frapper d'un trait, ENTER ne devant être pressé que tout à fait à la fin, pour déclencher la traduction MORSE, puis l'émission. La longueur des chaînes n'étant pas limitée sur les machines SINCLAIR (ce qui est un avantage fort rare), il n'y a

```

1 REM manipulateur MORSE
5 PRINT "initialisation en co
urs": GO TO 200
10 CLS: PRINT "Frappez votre
texte": LET M$=""
20 PRINT: PRINT "et pressez E
NTER"
30 INPUT T$
40 CLS: PRINT "traduction en
cours"
50 FOR F=1 TO LEN T$
60 LET M$=M$+C$(CODE T$(F))
70 NEXT F
80 CLS: PRINT "émission en co
urs"
90 FOR F=1 TO LEN M$
100 IF M$(F)="T" THEN BEEP .3,2
110 IF M$(F)="P" THEN BEEP .1,2
115 IF M$(F)="Q" THEN PAUSE 30
120 NEXT F
130 PAUSE 10
140 CLS: PRINT "même message ?
O/N"
150 IF INKEY$="O" OR INKEY$="o"
THEN GO TO 80
160 IF INKEY$="N" OR INKEY$="n"
THEN GO TO 10
170 GO TO 150
200 DIM C$(127,7)
210 FOR F=48 TO 57
220 READ L$: LET C$(F)=L$
230 NEXT F
240 FOR F=65 TO 90
250 READ L$
255 LET C$(F)=L$
260 LET C$(F+32)=L$
270 NEXT F
280 LET C$(44)="TTPPTTQ"
290 LET C$(45)="PTPTPTQ"
300 DATA "TTTTTQ","PTTTTQ","PPT
TTQ","PPPTTQ","PPPPTQ","PPPPQ",
"TPPAPPQ","TTPAPPQ","TTTAPPQ","TTTT
PQ"
310 DATA "PTQ","TAPPQ","TPTPQ",
"TPPQ","PQ","PPTPQ","TTPQ","PPPP
Q","PPQ","PTTTQ","TPTQ","PTPPQ",
"TTQ","TPQ","TTTQ","PTPQ","TTPQ",
"PTPQ","PPPQ","TQ","PPTQ","PP
PTQ","PTTQ","TPPTQ","TPTTQ","TTP
PQ"
320 GO TO 10
330 REM copyright © 1984

```

Figure 1 : le programme « manipulateur automatique ».

pas à se soucier de l'importance du message, l'écran se déroulera automatiquement si nécessaire.

Bien sûr, tant que dure « l'acquisition » du texte T\$, toutes les possibilités habituelles de correction sont disponibles, grâce aux touches fléchées et à DELETE.

Exploitation pratique

Le dialogue qui s'instaure entre l'opérateur et la machine est suffi-

samment explicite et simple pour qu'il ne soit pas utile d'insister sur ce point.

Notons simplement qu'une répétition immédiate d'un message venant d'être émis peut être demandée, ce qui gagne tout le temps ordinairement pris par la « traduction », déjà faite ! Pour un usage « pédagogique », on pourra se contenter d'une écoute directe sur le « haut-parleur » (en fait un piètre buzzer !) incorporé au SPECTRUM, mais on pourra aussi raccorder un amplifi-

cateur externe à l'une des prises MIC ou EAR présentes à l'arrière de la machine.

C'est là, également, que l'on pourra connecter l'entrée d'un éventuel émetteur « phonie » pour le convertir à la « graphie informati-

que » une adaptation de niveau pourra alors être à prévoir, de même qu'un filtrage destiné à éliminer les harmoniques du signal généré, rien moins que sinusoïdal !

Un simple réseau RC passe-bas suffit en général pour accomplir ces deux corrections à la fois.

Précisons enfin que la fréquence des signaux émis peut être ajustée en modifiant l'argument « 20 » des

instructions BEEP. Rappelons en effet qu'une augmentation d'une unité de cet argument entraîne une élévation d'un demi-ton (au sens musical du terme) de son émis. En d'autres termes, pour doubler la fréquence émise, il faut ajouter 12 au second argument de BEEP, lequel peut évoluer de - 60 à + 69.

Pour mémoire, on notera que le premier argument de BEEP fixe la durée du son, en secondes. C'est donc à ce niveau que l'on agira pour modifier la « cadence de manipulation », sans oublier qu'un trait doit durer trois fois plus qu'un point.

Il faudra aussi harmoniser la durée des pauses de séparation, en se souvenant qu'une unité de PAUSE correspond à une trame TV, soit un cinquantième de seconde.

Conclusion

Ce petit programme est un exemple de la puissance de l'informatique individuelle, appliquée à un domaine cher aux lecteurs de RADIO-PLANS.

Les Radio-Amateurs ne s'y trompent d'ailleurs pas, et incorporent de plus en plus un ou plusieurs ordinateurs au matériel de leur station.

Gestion du carnet de trafic, de l'envoi et du classement des cartes QSL, fichier des indicatifs, calculs d'antennes, localisation des satellites, émission et réception d'images fixes (SSTV et fac-similé), de textes dactylographiés (RTTY), ne sont que quelques exemples, pris au hasard, d'applications « au shack » des machines peu coûteuses et facilement disponibles que sont désormais les ordinateurs individuels... Et ce n'est qu'un début !

Patrick GUEULLE

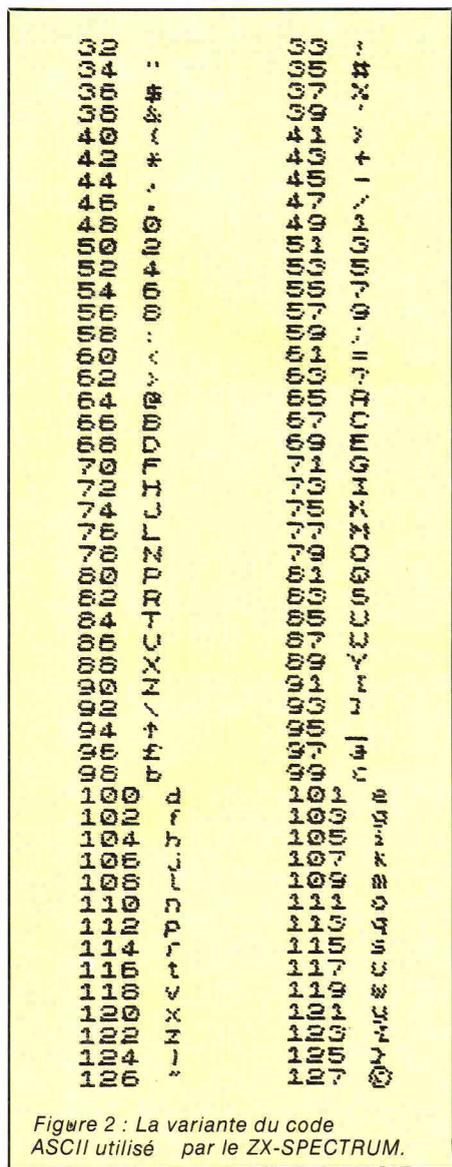


Figure 2 : La variante du code ASCII utilisé par le ZX-SPECTRUM.

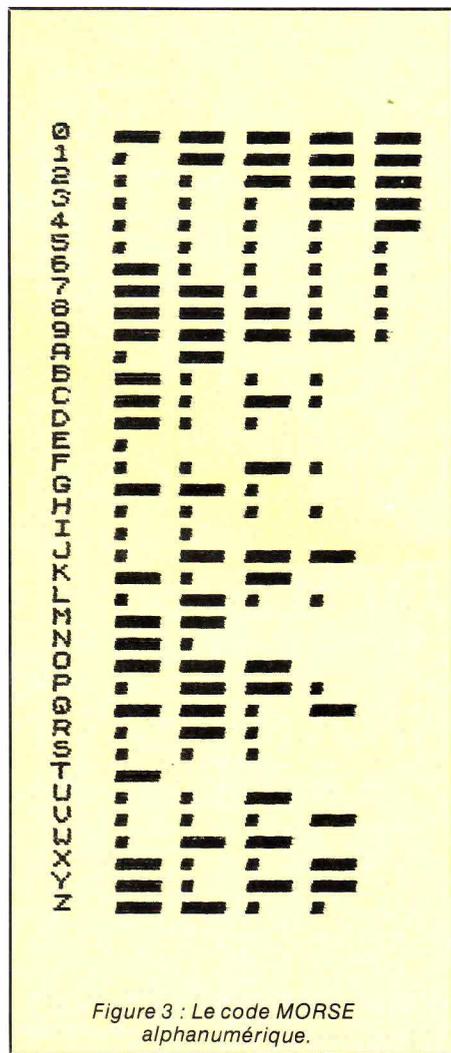



Figure 3 : Le code MORSE alphanumérique.

RÉSUMÉ :
LE CHEF EST FURAX!
LA NAVETTE EST EN
PANNÉ. POUR LA RÉPA-
RER, IL FAUT TROUVER
TROIS M.C. 68000 EN
PLEIN MOIS D'AOUT.
LE CÉLÈBRE DÉTECTIVE
POL O'PERON A ÉTÉ
CONTACTÉ POUR EN
TROUVER..... VA T'IL
Y PARVENIR?*

* JE PENSE QUE OUI! (NDLA)



Une formation pour un emploi

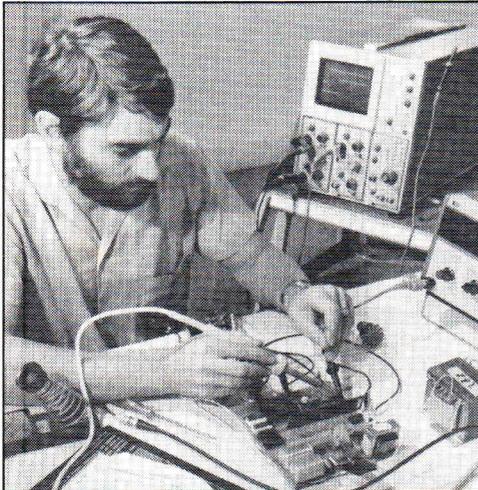

ELECTRONIQUE RADIO TV HI-FI

Accessible à tous


- Electronicien
- C.A.P. électronicien
- Monteur dépanneur RTV Hi-Fi
- Monteur dépanneur vidéo

Niveau B.E.P.C. (ou C.A.P.)

- Technicien électronicien
- Technicien en micro-électronique
- Technicien en micro-processeurs
- B.P. électronicien
- Technicien radio TV Hi-Fi
- Technicien en sonorisation

Niveau BACCALAUREAT

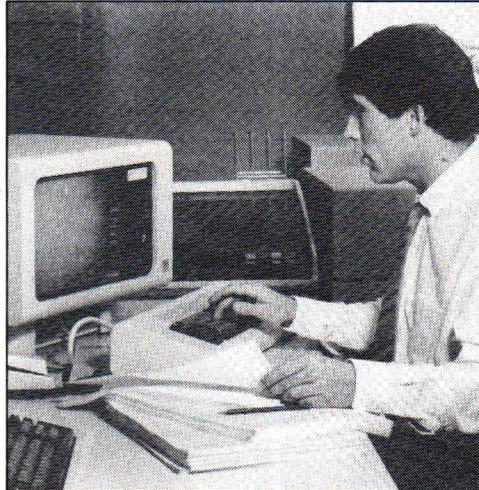- B.T.S. électronicien
- Sous-ingénieur électronicien



INFORMATIQUE AUTOMATISMES

Sans diplôme

- Opératrice de saisie
- Initiation à l'informatique
- Codificateur

Niveau B.E.P.C. (ou C.A.P.)

- Opératrice sur ordinateur
- Programmeur d'application
- Programmeur sur micro-ordinateur
- Pupitreur
- Technicien en automatismes
- Spécialisation en automatismes

Niveau BACCALAUREAT

- Analyste programmeur
- B.T.S. services informatiques
- Analyste (BAC + 2)



ELECTRICITE ELECTROMECHANIQUE

Accessible à tous

- Installateur dépanneur électroménager
- Installateur électricien
- Electricien d'entretien
- Electromécanicien

Niveau B.E.P.C. (ou C.A.P.)

- C.A.P. électrotechnicien
- C.A.P. électromécanicien
- B.P. électrotechnicien
- Technicien électricien
- Technicien électromécanicien

Niveau BACCALAUREAT


- Sous-ingénieur électricien

Depuis 25 ans, EDUCATEL, groupement d'écoles spécialisées, forme par correspondance des hommes à un métier. Ce métier que vous avez choisi, vous allez pouvoir l'apprendre chez vous, à votre rythme, grâce aux cours par correspondance.

Pour compléter cette formation, nous proposons, à ceux qui le désirent, des stages pratiques. Ces stages qui permettent de travailler sur du matériel de professionnel, de bénéficier directement des conseils d'un professeur, constituent un atout supplémentaire pour obtenir un emploi.

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue).

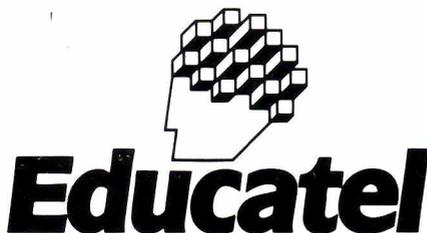**EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel
3000 X - 76025 ROUEN Cédex**



G.I.E. Unieco Formation
Groupement d'écoles spécialisées.
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat.

BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M. Mme Mlle

NOM Prénom

Adresse: N° Rue

Code postal [] [] [] [] [] [] Localité

(Facultatifs)

Tél. Age Niveau d'études

Profession exercée

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse:

**EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins - 4000 Liège
Pour TOM-DOM et Afrique: documentation spéciale par avion.

POSSIBILITE
DE COMMENCER
VOS ETUDES
A TOUT MOMENT
DE L'ANNEE


RAP088

ou téléphonez à Paris
(1) 208.50.02



Un programme pour les vacances : le jeu de la vie

Présentation

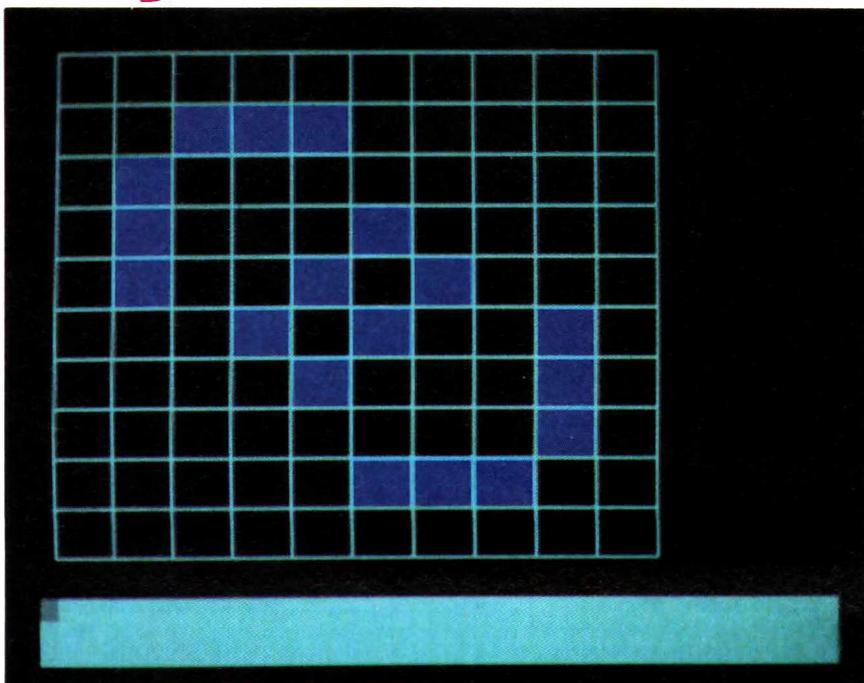

Rester fidèle à la micro-informatique, imprégnée de mathématiques, et vouloir donner néanmoins un air de vacances à ces quelques pages, voilà ce qui nous poussa à puiser dans l'immense registre du « jeu mathématique » et à y choisir le « jeu de la vie ».

Il y a déjà quelques années, un baron du service, comme nous avons l'habitude de surnommer les vétérans de l'informatique, nous invita à nous approcher d'un terminal et à « poser » des pions sur le damier qu'offrait l'écran. La confirmation de notre choix ayant été enregistrée, nous lançâmes le programme, c'est alors que nous vîmes défiler une succession de motifs divers et variés, évoluant de façon imprévisible, mais avec la conviction intuitive que chaque génération générerait bien évidemment la suivante.

Tout à la fois excités et curieux nous répétâmes l'opération, et quelques peu guidés par notre cher baron, nous découvrîmes des structures qui s'effritaient petit à petit pour finalement mourir totalement, d'autres qui présentaient un caractère périodique, oscillant autour d'une forme donnée, d'aucunes qui se stabilisaient et finalement certaines devant lesquelles la patience nous fit défaut pour en tirer une conclusion quelconque.

C'est ainsi que je découvris le fameux « jeu de la vie ».

Entre temps, de nombreux articles sur la question parurent d'abord aux Etats-Unis puis en Europe et l'on vit même des journaux et des livres s'y consacrer entièrement.

Mais qu'en est-il au juste ?

Étant donnée une configuration de départ quelconque, disposée sur un damier, des règles dirigent son évolution pour passer d'une génération à l'autre. On se retrouve en quelque sorte devant un jeu de simulation tentant à modeliser l'évolution de structures cellulaires, qui plus est, d'organismes vivants. Le « joueur » se contente de fournir les données initiales, si tant est qu'il accepte les règles, et assiste à la surprenante transformation qui s'opère devant ses yeux. S'il est déjà amusant et impressionnant d'être spectateur de ce phénomène, combien doit être fascinante l'érection des lois qui y président. Nous y reviendrons plus tard. Pour retrouver l'origine de ce jeu, il nous faut remonter aux années 50 où l'on s'intéresse aux célèbres « tableaux électroniques » (base des programmes actuels, visicalc et Lotus).

Parmi ces travaux de recherche, certains scientifiques étudient plus précisément le cas des « automates cellulaires ». Il s'agit de structures définies dans un espace uniforme, c'est-à-dire que les lois s'appliquent de façon identique à chaque élément, et où chaque cellule est considérée comme un automate susceptible de prendre un nombre fini d'états. De plus chaque cellule est soumise à l'influence de sa propre histoire et de l'état de ses voisines immédiates.

Le champ d'investigation est large, sans entrer dans le détail des recherches et des démonstrations qui furent établies au sein de ce cadre, citons néanmoins un système d'auto-reproduction qui fut élaboré par Edouard Fredkin du Massachusetts Institute of Technology en 1960.

Les postulats en sont simples :

— Chaque cellule n'a que deux états, vivante ou morte, symbolisés par les nombres 1 et 0 respectivement.

— Chaque cellule a quatre voisines immédiates : Nord - Est - Sud - Ouest.

— Pour qu'une cellule soit vivante à la génération suivante, c'est-à-dire qu'elle survive ou qu'elle naisse, il faut et il suffit qu'elle ait un nombre impair de voisines, 1 ou 3. Dans le cas contraire, 0, 2 ou 4, elle meurt ou reste inerte.

Bien évidemment, on applique ces lois sur la génération actuelle pour déterminer la prochaine, sans interférence, si on peut dire, entre les deux générations. Autrement dit il y

a simultanément dans l'application des lois sur l'ensemble des éléments. Il faut donc travailler avec deux espaces en parallèle.

Cette étude, nous l'avons dit, fut menée dans le but de mettre en évidence le phénomène d'auto-reproduction. En effet, on s'aperçoit, qu'au bout de quelques cycles, en respectant les règles sus mentionnées, le motif initial est reproduit quatre fois. Quelques temps après, ces mêmes copies sont dupliquées quatre fois aussi. On obtient alors seize reproductions du motif de départ. Au sein de cette symétrie per-

manente, quelque soit la configuration, on assiste fasciné à l'éclosion du système comme le montre l'exemple de la **figure 1**.

Dans un même ordre d'idée, John Conway, mathématicien de l'Université de Cambridge, et auteur de nombreux jeux mathématiques, explora le domaine des automates cellulaires et chercha à accentuer la diversification des structures engendrées ainsi que leur caractère imprévisible.

Ces deux derniers points l'amènèrent à établir les lois suivantes.

Comme précédemment une cellule n'a que deux états, la vie ou la mort. Par contre toute cellule est soumise à l'influence de ses huit voisines immédiates, quatre orthogonales et quatre en diagonale.

Ces hypothèses étant retenues, venons-en maintenant à l'énoncé proprement dit des règles :

1. **Survie.**

toute cellule ayant exactement deux ou trois cellules voisines survit à la génération suivante.

2. **Naissance.**

sur 1 case vide ayant exactement

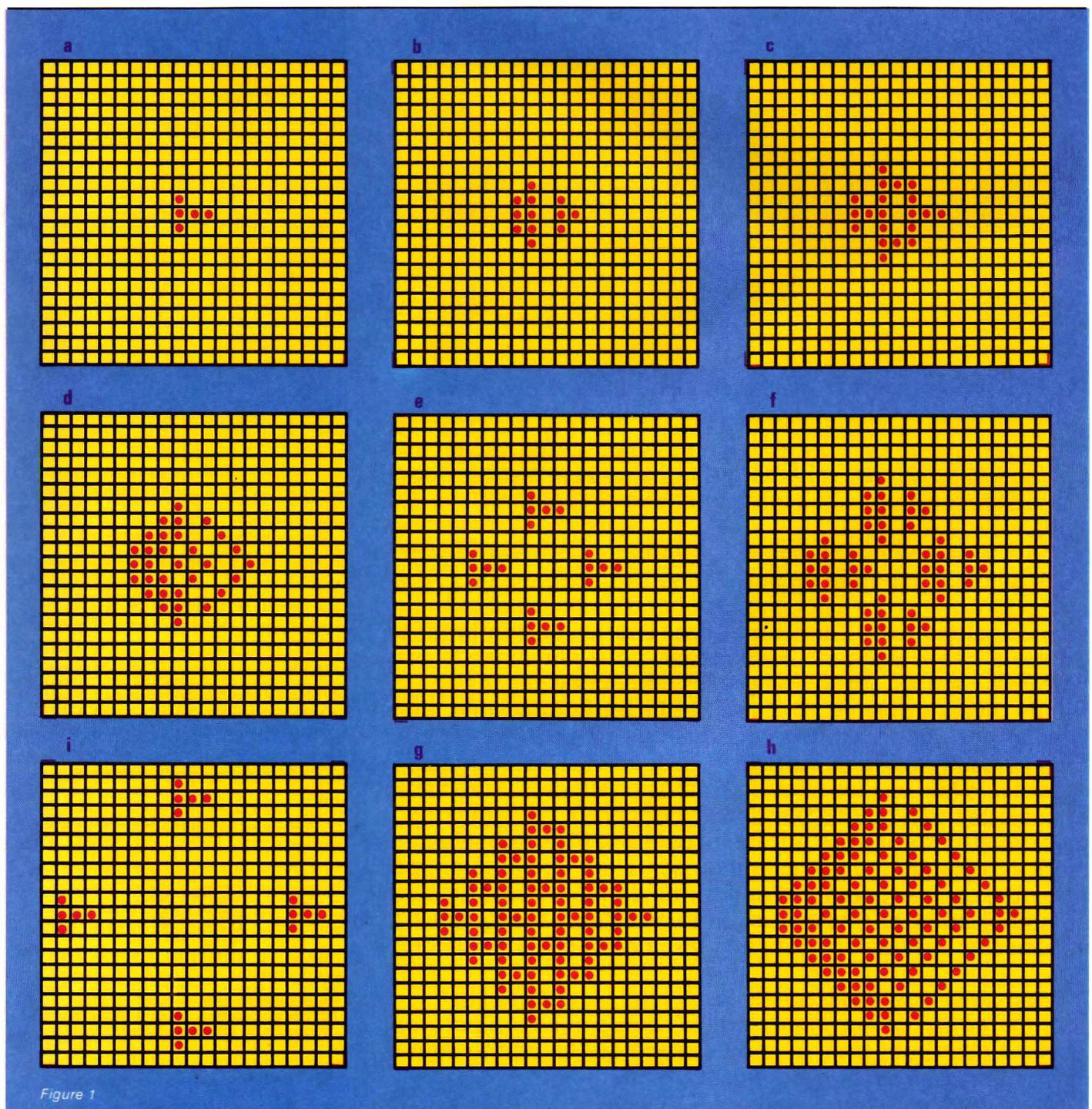


Figure 1

trois cellules voisines vivantes, naît une cellule à la génération suivante.

3. Mort.

toute cellule ayant quatre cellules voisines ou plus meurt par étouffement à la génération suivante. Une cellule isolée ou n'ayant qu'une cellule voisine meurt d'isolement à la génération suivante.

Rappelons que dans l'esprit de John Conway ce jeu se déroule bien entendu sur un damier infini. Si aux mathématiciens, rien n'est impossible, aux autres de trouver une astuce pour pallier les limites de la réalité quotidienne.

Avant de dévoiler quelques-uns des résultats remarquables, familia-

risons-nous avec ce mécanisme en suivant les premières générations d'un motif, choisi tout à fait au hasard, que les lecteurs veuillent bien le croire, et présenté sur la **figure 2**.

Sur un damier 8 x 8 s'inscrit donc le motif, placé de façon à éviter les problèmes de bord. Première transformation : la ligne A vide ne subit aucun changement. La ligne B dont certaines cellules (B₂, B₃, B₄, B₅) possèdent une ou deux cellules voisines, reste inchangée.

Il en va de même pour les cases C₁ et C₂. C₃ a deux voisines, C₄ et D₄ et survit donc - raisonnement identique pour C₄. De C₅ à C₈ aucune modification. A la ligne D remarquons la position de D₃ qui possède quatre voisines. C'est une de trop pour que la naissance s'accomplisse et cette dernière reste donc inerte.

D₄, entourée de trois voisines demeure vivante, quant à D₅, la présence de C₄, D₄ et E₄ la fait naître. Sur la ligne E le même phénomène se produit, puisque D₄, E₄ et F₃ génèrent l'existence de E₃. E₄ demeure en place et finalement F₃ meurt d'isolement.

En répétant cet examen minutieux, on passe d'une génération à l'autre, et bien que John Conway ait proposé une démarche manuelle à l'aide de pions noirs et blancs, on est bien tenté de confier cette exploration itérative à un micro-ordinateur. C'est bien sûr ce que nous nous proposons de faire ici après avoir observé quelques situations particulières.

La **figure 3** présente un cas de disparition totale en quelques cycles. Certaines morts sont dues à l'étouffement, les dernières à l'isolement.

Quant aux photos des **figures 4 et 5**, elles mettent en évidence le phénomène d'oscillation, dont la pé-

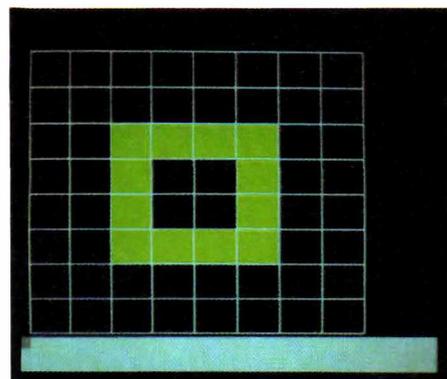
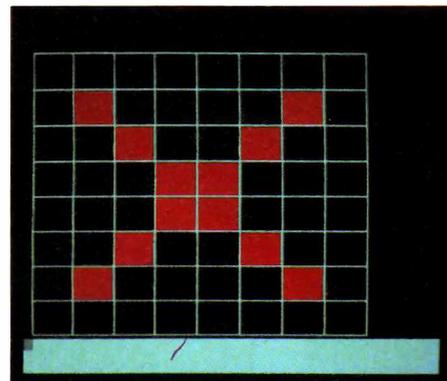


Figure 3 - Motif disparaissant totalement.

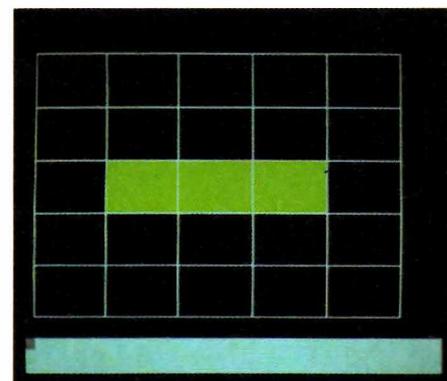


Figure 4 - Oscillateur sur damier 5 x 5, période 2.


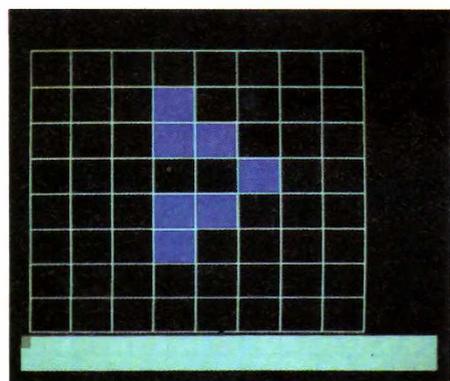
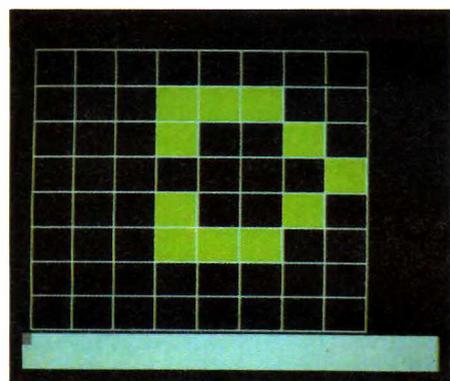


Figure 2 - exemple du déroulement du jeu sur un motif quelconque.

riode est bien entendu variable en fonction du motif. Si le premier os-

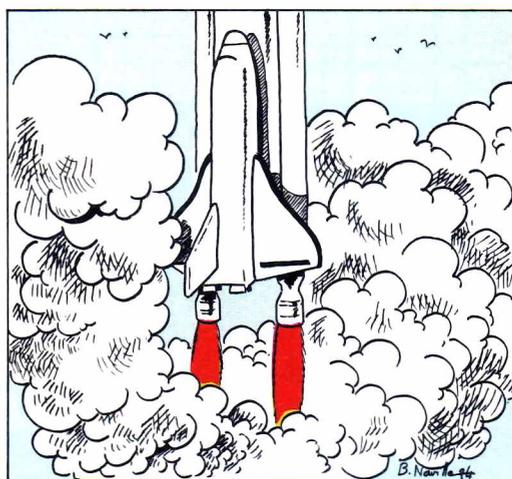RÉSUMÉ :
ÇA Y EST, LA NAVETTE EST PRÊTE! LE CHEF EST HEUREUX, POL O'PERON EST RICHE, LE SOLEIL BRILLE!
5... 4... 3... 2... 1...



PENTASONIC
RESTE OUVERT TOUT L'ÉTÉ

Penta 8
31, rue de Turin, 75008
Tel. : 393.41.33
Métro : Liège St-Lazare, Place Clichy.

Penta 15
10, bd Arago, 75013 Paris
Tel. : 338.28.05
Métro : Gobelins
(service correspondance et magasin).

Penta 16
5, rue Maurice Baurdet, 75016 Paris
Tel. : 824.23.16 (Pont de Grenelle)
Boulevard Charles Michels, Tél. 014 789.
Arrêt : Maison de l'ORTF

ET MÊME LE RESTE DE L'ANNÉE

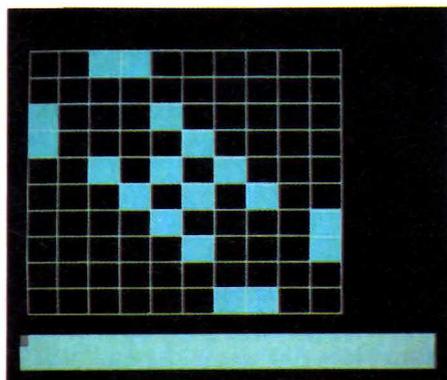
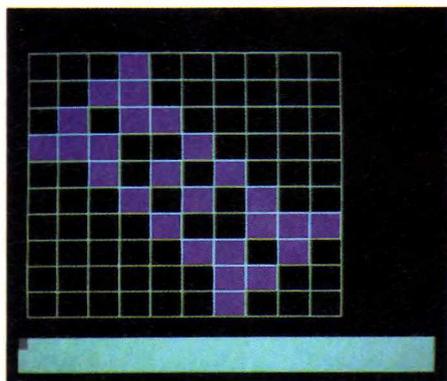
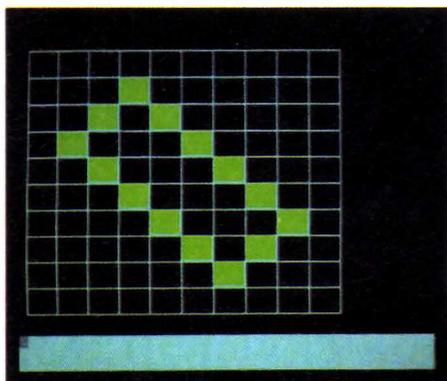
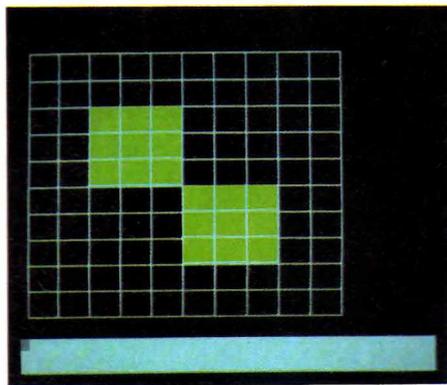


Figure 5 - Oscillateur sur damier 10 x 10, période 8.

cillateur a une période de 2, le second, plus complexe nécessite huit génération pour revenir en position initiale.

On rencontre aussi des organismes stables (cf. figure 6), on appelle vaisseau un motif, qui au fil des générations, conserve sa structure géométrique, mais se déplace sur le

plan. Quelques exemples sont données à la figure 7. Pour en terminer, admirons la configuration de la figure 8, découverte par des chercheurs du MIT, qu'ils baptisèrent « canon à vaisseau ».

Cette configuration a la particularité d'éjecter un vaisseau à cinq cellules à la quarantième génération puis d'osciller avec une période de 30 générations, éjectant un nouveau vaisseau à chaque période. Cet organisme croit donc indéfiniment et met en défaut une conjoncture de John Conway, à savoir qu'aucun organisme ne pourrait croître indéfiniment.

Il est temps d'en venir maintenant à l'exposé des méthodes formalisant

le passage d'une génération à l'autre.

La première méthode consiste à suivre ponctuellement la démarche que nous venons de faire à la main, c'est-à-dire, se positionner sur une case, compter le nombre de cellules voisines existantes puis appliquer les règles : si la cellule ne vit pas, a-t-elle exactement trois voisines ? si oui il y a naissance, sinon pas de modification.

Si la cellule vit, a-t-elle deux ou trois voisines ? une réponse favorable se traduit par la survie, une réponse défavorable par la mort, provoquée soit par isolement soit par étouffement.

Chaque cellule étant repérée par

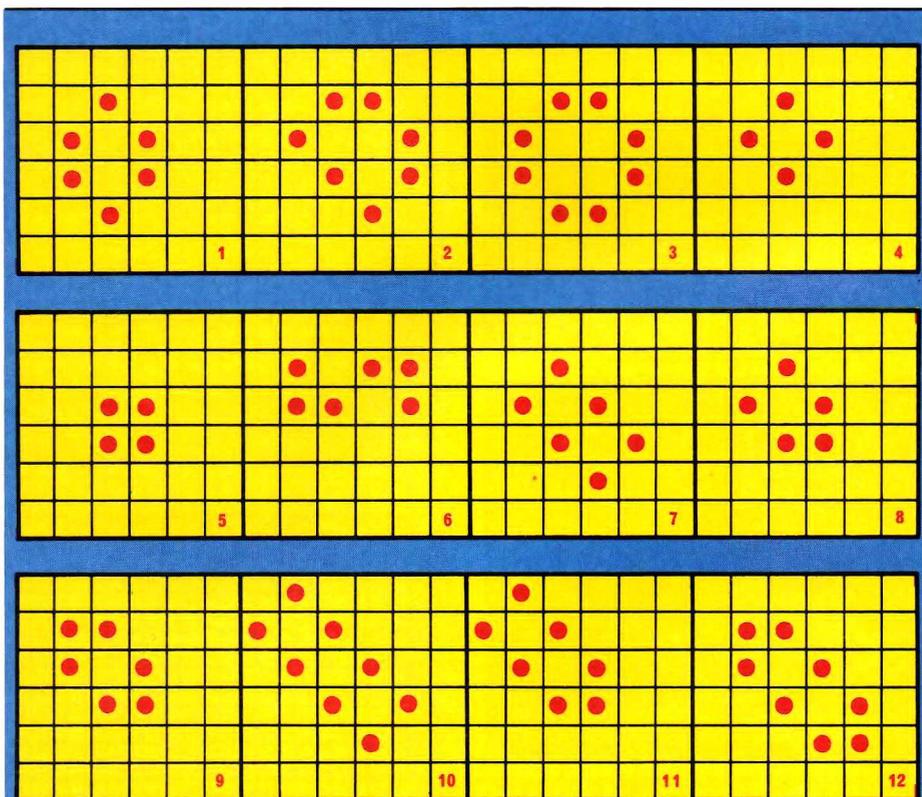


Figure 6 - Quelques formes de vie stables sur le plan infini.

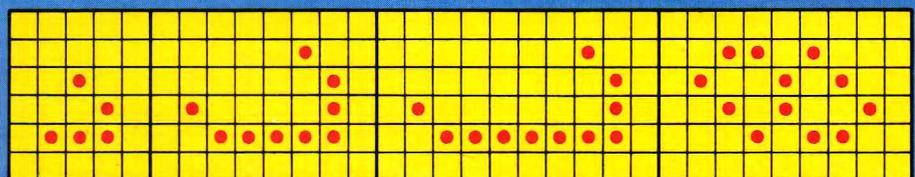


Figure 7 - Quelques vaisseaux sur le plan infini.

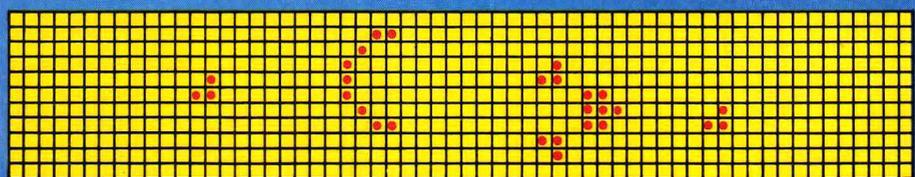


Figure 8 - Le canon à vaisseau du MIT.

deux coordonnées à l'intérieur du damier, il n'est pas difficile de déplacer un pointeur sur les huit cases voisines afin d'en effectuer le recensement, et toujours du point de vue informatique il suffira de tester le compteur ainsi incrémenté pour déterminer le nouvel état de la cellule en question : 0 si morte, 1 si vivante.

Cette méthode ne comportant aucune astuce, a le mérite de s'assimiler et de se programmer sur un micro-ordinateur aisément.

Ceci dit, d'autres démarches ont été proposées, parmi celles-ci retenons la suivante :

Elle consiste à multiplier l'état de la cellule examinée par 9. Ce qui nous donne soit 0 soit 9, puis comme précédemment on y ajoute les valeurs des huit cellules voisines. On consulte alors une table qui fonction de ce résultat nous donne l'état futur de la cellule. Cette table contient 18 postes (le résultat variant de 0 à 17) et s'articule comme montré à la **figure 9**, l'avantage de cette méthode réside dans le fait qu'elle évite de séparer le traitement en deux cas, cellule testée vivante ou morte, et permet de n'utiliser qu'une seule et même procédure ; on échappe ainsi à une série de tests, somme toute réduite dans le cas présent, et met en œuvre le principe de tableau de correspondance souvent plus rapide.

Citons enfin une dernière méthode :

Pour chaque case occupée, on ajoute 1 à la case correspondante d'un damier auxiliaire que l'on aura prévu, et 2 sur chacune de ses huit cases voisines. Au fur à mesure de l'exploration du damier original, les nombres se cumulent sur le damier auxiliaire. En fin de parcours, les cellules vivantes de la génération suivante seront repérées en lieu et place des cases portant les chiffres 5, 6 ou 7. Nous illustrons cette méthode à la **figure 10** qui reprend le premier exemple que nous avons traité.

Pour aborder l'aspect informatique de notre jeu, il nous faut résoudre la question de «l'infini». En effet nous avons dit que les diverses études avaient été menées dans le cadre d'un damier infini.

Pour notre part, nous sommes inexorablement confrontés aux problèmes de limites, et donc de bord du damier.

Plutôt que de les ignorer purement et simplement nous préférons opter pour la solution que Pierre Toyne développa dans un article de «Pour la science». Ce dernier propose de travailler éventuellement sur un cy-

	résultat	table	évènement
cellule morte	0	0	Naissance
	1	0	
	2	0	
	3	1	
	4	0	
	5	0	
	6	0	
	7	0	
cellule vivante	8	0	mort par isolement mort par isolement survie survie mort par étouffement mort par étouffement mort par étouffement mort par étouffement mort par étouffement
	9	0	
	10	0	
	11	1	
	12	1	
	13	0	
	14	0	
	15	0	
	16	0	
	17	0	

Figure 9

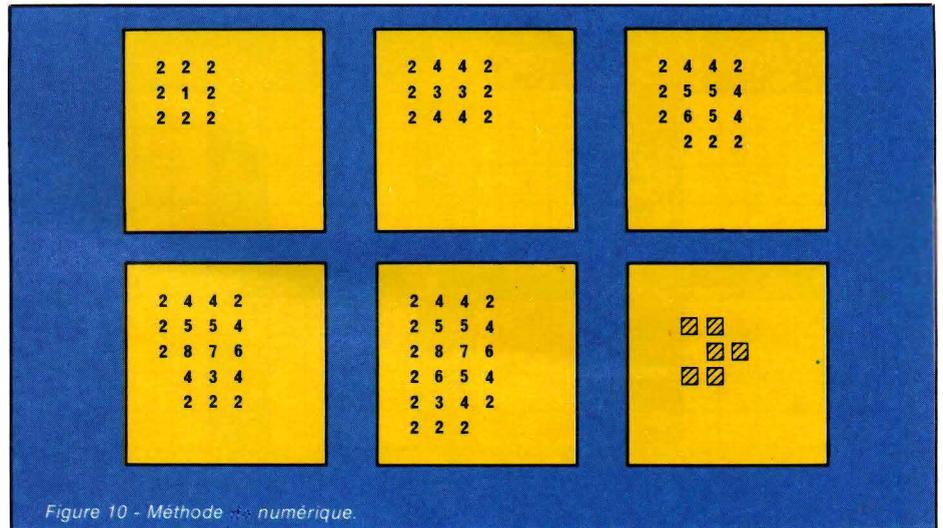





Figure 10 - Méthode numérique.

lindre, mais mieux encore sur un tore.

Ainsi les extrémités gauches et droites deviennent voisines, les unités hautes et basses aussi. Chaque cellule conserve alors huit voisines quelque soit sa position sur le damier, le problème est résolu et le jeu se révèle d'autant plus cocasse.

Figure 11 a - Oscillateur identique à la figure 4 mais sur un tore.

Figure 11 b - Vaisseau sur un tore.

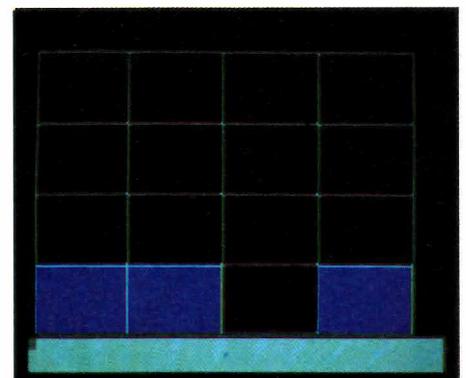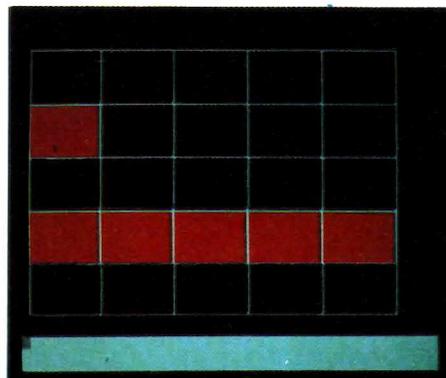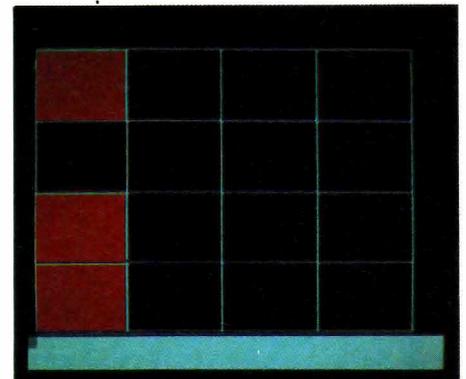

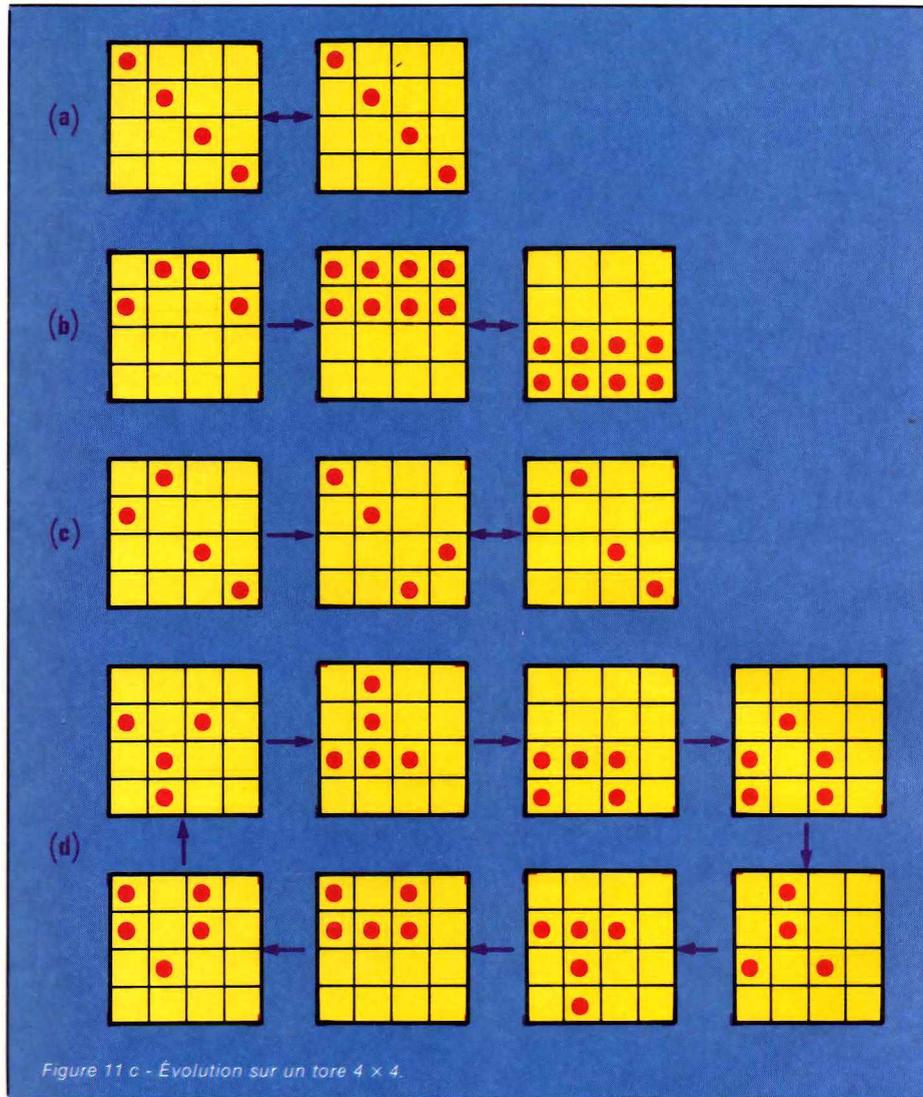


Figure 11 c - Evolution sur un tore 4 x 4.

Comme les lecteurs l'auront deviné, c'est sous cette forme que le programme ci-après est réalisé, mais libre aux amateurs d'effets spéciaux de travailler non plus sur un tore mais sur un ruban de Moebius !

Des exemples réalisés sur un tore sont présentés à la figure 11.

Le programme

A ce stade, nous sommes en mesure de nous tourner vers la programmation de ce jeu ; c'est-à-dire que l'auteur espère avoir fourni toute les données nécessaires à la compréhension du mécanisme, sinon de deux choses l'une, ou bien le style de ces dernières pages est épouvantable, ou bien un coup d'essai avec papier et crayon n'est peut-être pas tout à fait superflu, sans aucune honte car « tout le monde est passé par là... ».

Un bref regard sur l'organigramme prouve que l'architecture en est bien simple. On trouve successivement l'entrée des données

concernant le damier, une partie graphique destinée à son affichage, puis l'entrée et l'écriture de la configuration de départ. Vient alors se placer la séquence de traitement du jeu qui se concrétise par l'apparition de la génération suivante.

L'organigramme général est donné avec la première méthode décrite ci-dessus, inspection et dénombrement des voisins existantes puis test sur le compteur.

Entrons dans le vif du sujet et examinons le programme.

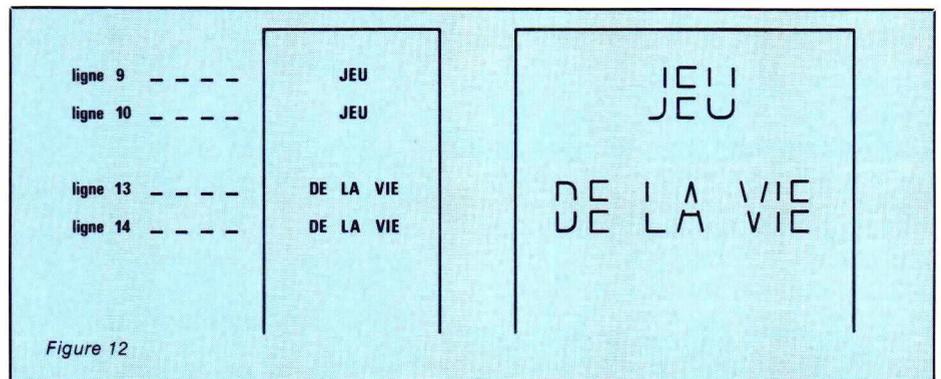


Figure 12

L'écran titre (ligne 10 à 100)

Les premières lignes réalisent l'affichage du nom de notre jeu, en grandes lettres au centre de l'écran. Le passage en mode LORES Ø est donc nécessaire et les instructions PLOT permettent de positionner les deux chaînes de caractère «JEU» et «DE LA VIE». Une même chaîne de caractère devra être écrite deux fois, une première fois sur une ligne impaire, ici 9 et 13, puis une seconde fois sur une ligne paire 10 et 14 respectivement.

La présence de l'instruction PLOT, muni en troisième paramètre de la valeur 10, transforme les caractères en moitié de grande lettre ; moitié supérieure sur les lignes impaires, moitié inférieure sur les lignes paires (cf. figure 12).

Le damier (lignes 110 à 340)


On sort du mode LORES pour entrer en mode TEXT afin de recueillir la définition du damier, nombre de colonnes et nombre de lignes. Elles ont été limitées volontairement à 20 et 17 respectivement. (Des dimensions supérieures entraînent par la suite un mauvais fonctionnement des FILL).

Les lignes 180 et 190 calculent les dimensions d'une case en pixels, pour une utilisation optimale de l'écran. Les dimensions de l'écran ont été réduites à 233 pixels au lieu de 240 et 193 au lieu de 200 afin de dégager les bords notamment sur la plage de texte au bas de la figure. Les instructions graphiques travaillant en modulo 6, il est indispensable que les cases aient une longueur multiple de 6 pixels.

A partir de la ligne 200, c'est le mode HIREs, graphique haute résolution, qui est mis en œuvre. Il nous permet d'utiliser les instructions CURSET, DRAW et FILL.

La première boucle, lignes 210 à 240, trace les lignes horizontales. On positionne le curseur en abscisse 5,

ORGANIGRAMME

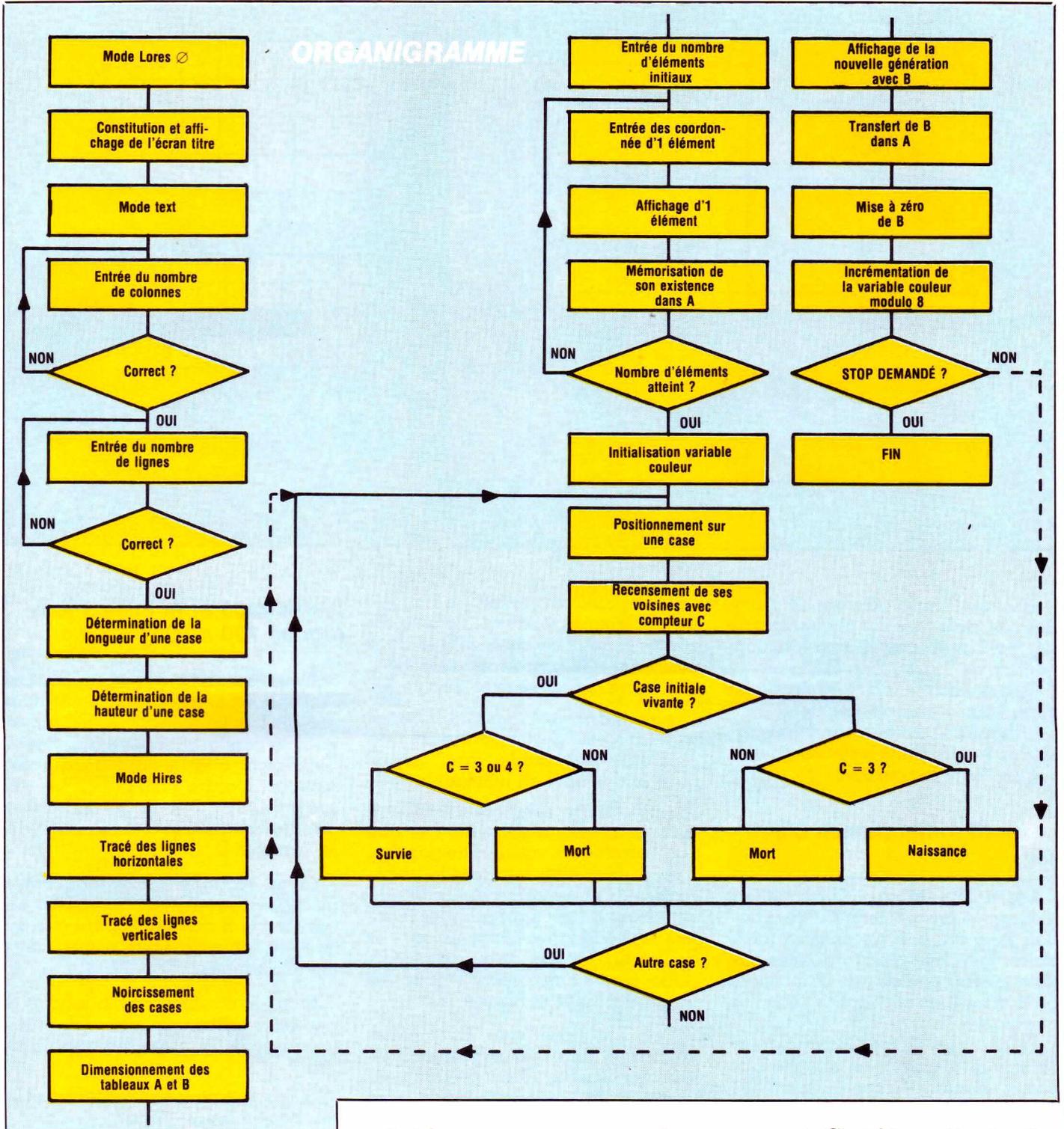

afin que l'intérieur même de la case débute en 6, puis l'ordonnée va varier avec un pas Y, hauteur de la case, calculée ci-dessus.

La ligne 230 permet d'effectuer, à partir de ce point un déplacement apparent de H, X en abscisse et de 0 en ordonnée. Il en résulte bien une ligne horizontale. un processus similaire est répété des lignes 250 à 280 pour le tracé des lignes verticales, avec la symétrie qui s'impose. (cf. figure 13).


L'opération suivante consiste à

noircir les cases une par une, même si le fond est déjà noir. En effet, ce n'est pas la couleur qui compte mais bien l'ordre dans lequel ce traitement va être subi par le damier. On procède de la droite vers la gauche, autrement dit à reculons. (cf. figure 14).

En effet l'instruction FILL permet de colorier, sur un nombre de lignes demandé, un bandeau partant d'une abscisse précisée jusqu'à la limite extrême droite de l'écran. Par contre si en chemin elle rencontre un FILL déjà effectué, cela provoque

son arrêt. C'est bien cette situation que nous recherchons afin de pouvoir mettre en évidence, par une couleur, les cases de la configuration initiale du jeu. Cette opération de noircissement terminée, nous pourrions venir colorier n'importe quelle case, le bandeau étant stoppé par la voisine de droite. La figure 15 montre ce qui se passerait au moment d'allumer la case (3,3), appartenant au motif initial, sans noircissement préalable.

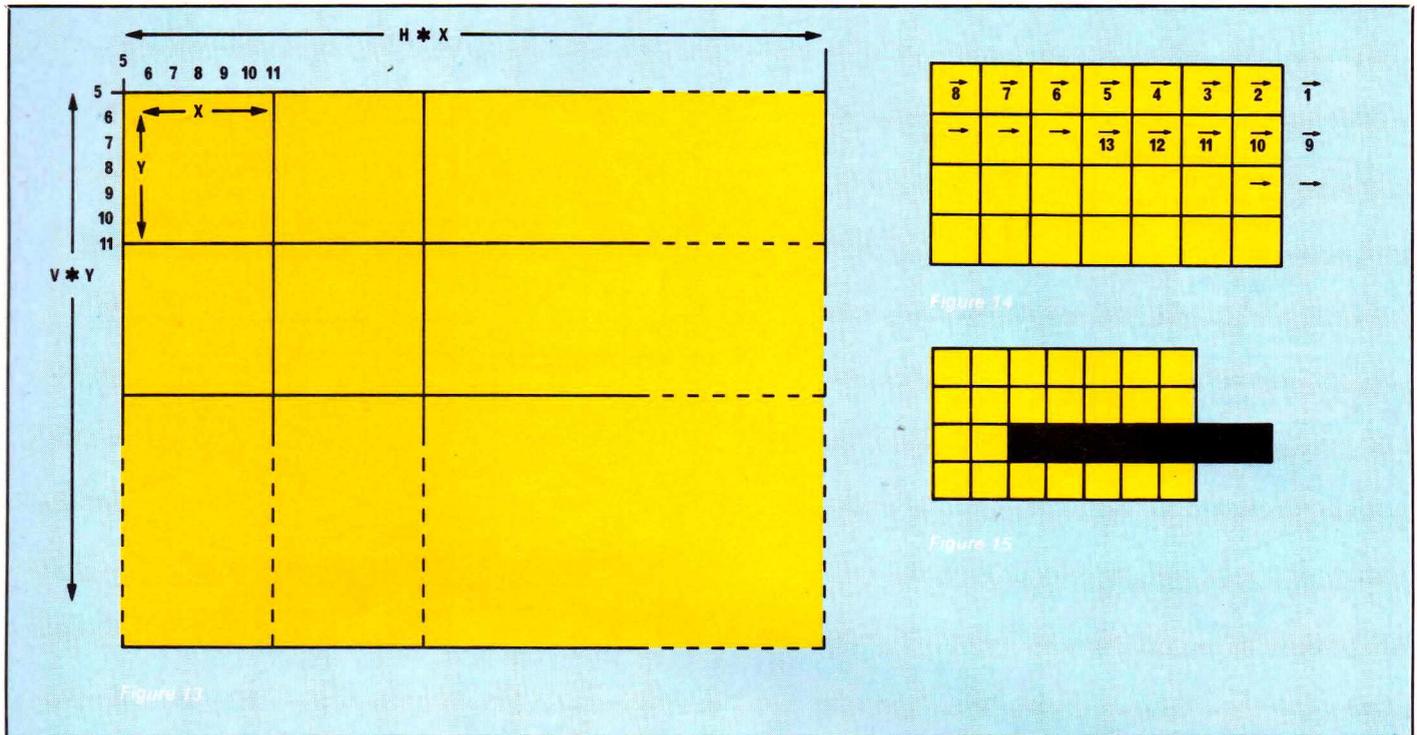D'autre part nous avons pris la précaution de toujours positionner



l'extrémité haute gauche de l'intérieur de toute case sur un multiple de six, pour respecter le bon fonctionnement de l'instruction FILL.

Ceci nous amène à la ligne 340, fin de la boucle de noircissement.

La ligne 350 dimensionne deux tableaux A et B, dans lesquels on mémorise l'état des cellules.

Le motif initial (lignes 360 à 450)

Les lignes 360 à 450 permettent d'entrer la composition du motif initial. Pour chaque élément on introduira l'abscisse puis l'ordonnée, inférieures ou égales aux dimensions du damier bien sûr sachant que l'on démarre à 1.

Si les lignes 420 et 430 provoquent l'affichage d'une case (attention au positionnement du curseur), la ligne 440 mémorise l'existence de la cellule en question dans le tableau A, entièrement nul au départ.

Notons à la ligne 460 l'initialisation de la variable couleur D qui sera utilisée sous la forme « 16 + D ». La configuration initiale s'étant allumée en rouge, 17, on prévoit la seconde génération en vert, 16 + 2.

La détermination de la génération suivante (lignes 500 à 670)

Étant donnée une cellule, vivante ou morte, de coordonnées XX, YY, on

va comptabiliser dans C le nombre de ses voisins vivantes. Pour se déplacer autour de cette cellule deux indices N et M vont varier de - 1 à 1, N influant l'abscisse et M l'ordonnée.

On atteindra ainsi les huit voisins recherchés. Reste néanmoins le problème des bords, pour lequel nous avons opté en utilisant le tore.

D'autres cas se présentent : en premier lieu, quand XX vaut 1 et que l'on examine les voisins de gauche, il faut en fait aller regarder leurs homologues à l'extrême droite. Inversement si XX est égal à M, les voisins de droite sont à l'extrême gauche de l'écran. On assiste au même scénario pour l'ordonnée YY avec les voisins hautes et basses.

Ces situations sont formalisées aux lignes 550 à 580 en positionnant les variables P et Q qui déterminent l'abscisse et l'ordonnée de la case désirée.

Ce dénombrement terminé, il faut distinguer les deux états possibles de la cellule de référence.

Le phénomène de naissance, trois cellules voisines, est traité à la ligne 630. Quant à la ligne 650 elle mémorise les survivants, le test portant sur les valeurs 3 et 4, et non 2 et 3, puisque l'état de la cellule de référence a été comptabilisé dans le recensement.

À la fin de cette boucle, le tableau B contient exactement l'image de la nouvelle génération.

L'affichage et la mise à jour (lignes 700 à 800)

Cette dernière séquence réalise l'affichage de la nouvelle génération suivant le même principe déjà utilisé pour la configuration initiale. Seule différence, c'est le tableau qui est exploité. L'ordre FILL noircit les cases si B (XX, YY) est nul et les colorie dans le cas contraire, en fonction de la variable D.

Cette variable est incrémentée, modulo 8 aux lignes 770 et 780. Le transfert de B dans A s'opère à la ligne 740, tandis que B est remis à zéro intégralement.

Enfin la pression sur la touche S permet d'interrompre le programme, action détectée à la ligne 785.

Si le spectateur n'intervient pas le jeu boucle de lui-même.

Avant de conclure, il serait bon d'examiner la programmation de la seconde méthode présentée.

Pour l'utiliser il suffit de se reporter à la version 2 de la figure 16.

Les premières instructions rangent les valeurs adéquates dans la table de correspondance T. T est légèrement modifiée par rapport à l'énoncé puisque, rapelons-le, dans la boucle de recensement, la valeur de la cellule de référence est comptée.

Micro-Informatique

Version I

```
10 LORES 0
20 PLOT 15,9," JEU"
30 PLOT 15,10," JEU"
40 PLOT 15,9,10
50 PLOT 15,10,10
60 PLOT 12,13," DE LA VIE"
70 PLOT 12,14," DE LA VIE"
80 PLOT 12,13,10
90 PLOT 12,14,10
100 WAIT 600
105 CLS
110 TEXT
120 INPUT "NOMBRE DE COLONNES":H
130 IF H<20 THEN 150
140 PRINT "DIMENSION TROP IMPORTANTE":GOTO 120
150 INPUT "NOMBRE DE LIGNES":V
160 IF V<17 THEN 180
170 PRINT "DIMENSION TROP IMPORTANTE":GOTO 150
180 X=6*INT(233/(H*6))
190 Y=6*INT(193/(V*6))
200 HIRES
210 FOR VX=0 TO V
220 CURSET 5,VX*Y+5,0
230 DRAW H*X,0,1
240 NEXT VX
250 FOR HX=0 TO H
260 CURSET HX*X+5,5,1
270 DRAW 0,V*Y,1
280 NEXT HX
290 FOR VX=0 TO V-1
300 FOR HX=H TO 0 STEP -1
310 CURSET HX*X+6,VX*Y+6,0
320 FILL Y-1,1,16
330 NEXT HX
340 NEXT VX
350 DIM A(H+1,V+1),B(H+1,V+1)
360 INPUT "NOMBRE D'ELEMENTS":E
370 FOR EX=1 TO E
380 INPUT "ABCISS":XX
390 IF XX>H THEN 380
400 INPUT "ORDONNEE":YY
410 IF YY>V THEN 400
420 CURSET 6+X*(XX-1),6+Y*(YY-1),0
430 FILL Y-1,1,17
440 A(XX,YY)=1
450 NEXT EX
455 CLS
460 D=2
500 FOR XX=1 TO H
510 FOR YY=1 TO V
520 C=0
530 FOR N=-1 TO 1
540 FOR M=-1 TO 1
550 IF XX=H AND N=1 THEN P=H
560 IF XX=1 AND N=-1 THEN P=-H
570 IF YY=V AND M=1 THEN Q=V
580 IF YY=1 AND M=-1 THEN Q=-V
590 C=A(XX+N-P,YY+M-Q)+C
600 P=0:Q=0
610 NEXT M:NEXT N
620 IF A(XX,YY)=1 THEN 650
630 IF C=3 THEN B(XX,YY)=1
640 GOTO 660
650 IF C=3 OR C=4 THEN B(XX,YY)=1
660 NEXT YY
670 NEXT XX
700 FOR XX=1 TO H
710 FOR YY=1 TO V
720 CURSET 6+X*(XX-1),6+Y*(YY-1),0
730 FILL Y-1,1,16+D*B(XX,YY)
740 A(XX,YY)=B(XX,YY)+B(XX,YY)=0
750 NEXT YY
760 NEXT XX
770 D=D+1
780 IF D=8 THEN D=1
785 IF KEY$="S" THEN 10
790 GOTO 500
```

Version II

```
10 LORES 0
20 PLOT 15,9," JEU"
30 PLOT 15,10," JEU"
40 PLOT 15,9,10
50 PLOT 15,10,10
60 PLOT 12,13," DE LA VIE"
70 PLOT 12,14," DE LA VIE"
```

```
80 PLOT 12,13,10
90 PLOT 12,14,10
100 WAIT 600
105 CLS
110 TEXT
120 INPUT "NOMBRE DE COLONNES":H
130 IF H<20 THEN 150
140 PRINT "DIMENSION TROP IMPORTANTE":GOTO 120
150 INPUT "NOMBRE DE LIGNES":V
160 IF V<17 THEN 180
170 PRINT "DIMENSION TROP IMPORTANTE":GOTO 150
180 X=6*INT(233/(H*6))
190 Y=6*INT(193/(V*6))
200 HIRES
210 FOR VX=0 TO V
220 CURSET 5,VX*Y+5,0
230 DRAW H*X,0,1
240 NEXT VX
250 FOR HX=0 TO H
260 CURSET HX*X+5,5,0
270 DRAW 0,V*Y,1
280 NEXT HX
290 FOR VX=0 TO V-1
300 FOR HX=H TO 0 STEP -1
310 CURSET HX*X+6,VX*Y+6,0
320 FILL Y-1,1,16
330 NEXT HX
340 NEXT VX
350 DIM A(H+1,V+1),B(H+1,V+1)
360 INPUT "NOMBRE D'ELEMENTS":E
370 FOR EX=1 TO E
380 INPUT "ABCISS":XX
390 IF XX>H THEN 380
400 INPUT "ORDONNEE":YY
410 IF YY>V THEN 400
420 CURSET 6+X*(XX-1),6+Y*(YY-1),0
430 FILL Y-1,1,17
440 A(XX,YY)=1
450 NEXT EX
455 CLS
460 D=2
500 FOR XX=1 TO H
510 FOR YY=1 TO V
520 C=0
530 FOR N=-1 TO 1
540 FOR M=-1 TO 1
550 IF XX=H AND N=1 THEN P=H
560 IF XX=1 AND N=-1 THEN P=-H
570 IF YY=V AND M=1 THEN Q=V
580 IF YY=1 AND M=-1 THEN Q=-V
590 C=A(XX+N-P,YY+M-Q)+C
600 P=0:Q=0
610 NEXT M:NEXT N
620 IF A(XX,YY)=1 THEN 650
630 IF C=3 THEN B(XX,YY)=1
640 GOTO 660
650 IF C=3 OR C=4 THEN B(XX,YY)=1
660 NEXT YY
670 NEXT XX
700 FOR XX=1 TO H
710 FOR YY=1 TO V
720 CURSET 6+X*(XX-1),6+Y*(YY-1),0
730 FILL Y-1,1,16+D*B(XX,YY)
740 A(XX,YY)=B(XX,YY)+B(XX,YY)=0
750 NEXT YY
760 NEXT XX
770 D=D+1
780 IF D=8 THEN D=1
785 IF KEY$="S" THEN 800
790 GOTO 500
800 END
2000 DIM T(18)
2005 FOR I=1 TO 18
2010 READ T(I)
2020 NEXT I
2030 DATA 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0
2040 FOR XX=1 TO H
2050 FOR YY=1 TO V
2060 C=9*A(XX,YY)
2070 FOR N=-1 TO 1
2080 FOR M=-1 TO 1
2090 IF XX=H AND N=1 THEN P=H
2100 IF XX=1 AND N=-1 THEN P=-H
2110 IF YY=V AND M=1 THEN Q=V
2120 IF YY=1 AND M=-1 THEN Q=-V
2130 C=A(XX+N-P,YY+M-Q)+C
2140 P=0:Q=0
2150 NEXTM:NEXTN
2160 B(XX,YY)=T(C+1)
2170 NEXT YY
2180 NEXT XX
2190 GOTO 700
2200 IF YY=V AND M=1 THEN Q=V
```

Figure 16

En cas de survie C est alors égal à 12 ou 13 et non 11 et 12. Signalons la ligne d'initialisation de C, conforme au principe développé ci-dessus et enfin la recherche dans la table pour trouver le nouvel état mémorisé en B (XX, YY).. le reste est absolument identique à la version précédente.

Conclusion

Ces deux méthodes, ayant été expérimentées sur un ORIC, ne font

pas apparaître de différence notable quant à la rapidité, on peut même aller jusqu'à dire qu'elles se tiennent.

On ne saurait donc conseiller l'une plutôt que l'autre, néanmoins, pour ceux qui le découvriront, le principe de table de correspondance est à retenir ; il se révèle très utile dans la résolution de bien des problèmes.

Notons enfin que la programmation du damier peut être utilisable in-

extenso pour tout autre sorte de jeu, bataille navale, dames etc...

Nous en avons donc terminé et espérons que le jeu de la vie vous permettra de passer de bonnes heures en ces semaines de détente.

ASTRID

Infos

Bibliographies

« Au cœur de l'Oric Atmos »

Volume broché de 146 pages. Ce livre qui s'adresse tant au néophyte qu'au programmeur chevronné, apporte un certain nombre de clefs ouvrant des portes secrètes de l'ATMOS.

L'auteur, informaticien professionnel, s'est attaché à décrire d'une manière simple la façon d'utiliser les composants de l'ordinateur. Après une étude complète du contenu de la mémoire morte, cet ouvrage livre le rôle de nombreuses adresses et routines de la machine et la façon de les utiliser.

d'une fenêtre de texte, d'un RESTORE N, et pour la première fois la technique permettant d'obtenir un nouveau mode d'affichage moitié TEXT, moitié HIRES ! ainsi que la gestion intelligente des joysticks.

Ce livre est disponible dans les librairies spécialisées, les boutiques de micro-informatique ou directement chez l'éditeur : ARG INFORMATIQUE, 5, avenue Monnot, 71100 Châlon-sur-Saône.

« AU CŒUR DE L'ATMOS » par Gilles BERTIN - Collection INFORM'atic (144 pages, 75 F). Éditeur ARG INFORMATIQUE.


certainement l'acquisition et la maîtrise des connaissances nécessaires à la bonne exploitation de ces deux μ ordinateurs individuels.

Nous avons aussi apprécié, par le biais d'exemples d'applications jusqu'ici réservées au seul domaine professionnel l'ouverture d'une porte sur l'immense champ d'investigation que représente l'informatique individuelle.

En résumé, un bon livre d'initiation qui en appelle un second nécessairement plus approfondi.

Principaux chapitres :

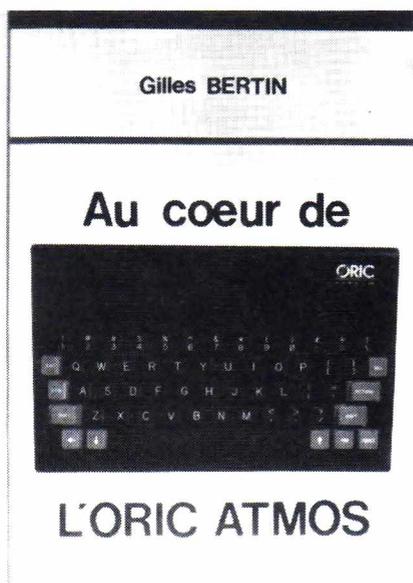- Prise de contact avec l'ORIC
- Le magnétophone
- Diverses applications
- Instructions sonores et raccords
- Couleurs et haute résolution
- Imprimante et traitement de texte
- L'ORIC robot : les interfaces



L'auteur propose également de nombreux exemples directement intégrables dans des programmes. Citons par exemple, parmi d'autres, l'utilisation de la touche FUNCTION, une horloge temps réel, la création

« Pilotez votre ORIC 1 + ATMOS » P. Gueulle.

1 volume broché de 128 pages sous couverture pelliculée, ETSF éditeur.

L'auteur, dans cet ouvrage, s'adresse plus particulièrement aux débutants en micro-informatique possesseurs d'un ORIC 1 ou d'un ATMOS, ou aux possesseurs d'autres machines désireux de mieux connaître les possibilités de ces deux « micros » dont le succès est incontestable.

Les différentes instructions du basic Microsoft disponible sur ces machines, avec les améliorations des défauts de jeunesse de l'ORIC 1 sur l'ATMOS, sont abordées et traitées au fur et à mesure de la description d'applications variées, contrairement à bien d'autres ouvrages d'initiation. Cette démarche nous paraît beaucoup plus naturelle et améliore



L'ORIC et le code postal

L'utilisation généralisée du code postal est unanimement reconnue comme la meilleure solution face à l'accroissement constant du volume des correspondances à acheminer.

L'usager de la poste est en effet très attaché à la rapidité de distribution de ses envois, laquelle compte pour beaucoup dans l'image de marque du service.

Si des moyens de transport toujours plus performants sont mis à contribution (avions, TGV), le principal goulot d'étranglement se situe au niveau du tri, pierre angulaire de la fonction postale.

C'est au développement du tri automatisé que nous devons la présence de plus en plus fréquente de bâtonnets fluorescents au bas des enveloppes que nous recevons chaque jour, signes cabalistiques qui n'ont guère de secret pour un ordinateur programmé comme il convient !

Les arcanes du tri postal

L'immense diversité des chemins pouvant être suivis par une simple lettre selon les localisations de son expéditeur et de son destinataire, rend nécessaires de multiples opérations « aiguillage » tout au long de son parcours.


Le tri purement manuel avec lecture humaine de l'adresse, est de plus en plus incompatible avec le volume quotidien du courrier à traiter, et avec les performances exigées par les usagers.

En tri automatique, le nom (ou plutôt le code à cinq chiffres) du bureau distributeur est lu une fois pour toutes soit par un opérateur, soit par une machine « intelligente », avant d'être transcrit sous la forme d'une rangée de bâtonnets rose-orangé imprimés dans la bande de 20 mm qu'il est demandé de laisser libre au bas des enveloppes.

Dès lors, les trieuses automatiques que notre lettre rencontrera sur son parcours, liront ces marques « au vol » et positionneront en un clin d'œil les « aiguillages » chargés de diriger l'enveloppe vers le bon sac.

Un gain de temps massif est ainsi obtenu, mais en contre-partie, la moindre erreur dans le libellé des « marques d'indexation » transforme l'enveloppe qui les porte en lettre « ensorcelée », qui reprendra imperturbablement le chemin erroné tant qu'une main secourable ne l'aura pas confiée au tri manuel (toujours utilisé pour les objets volumineux).

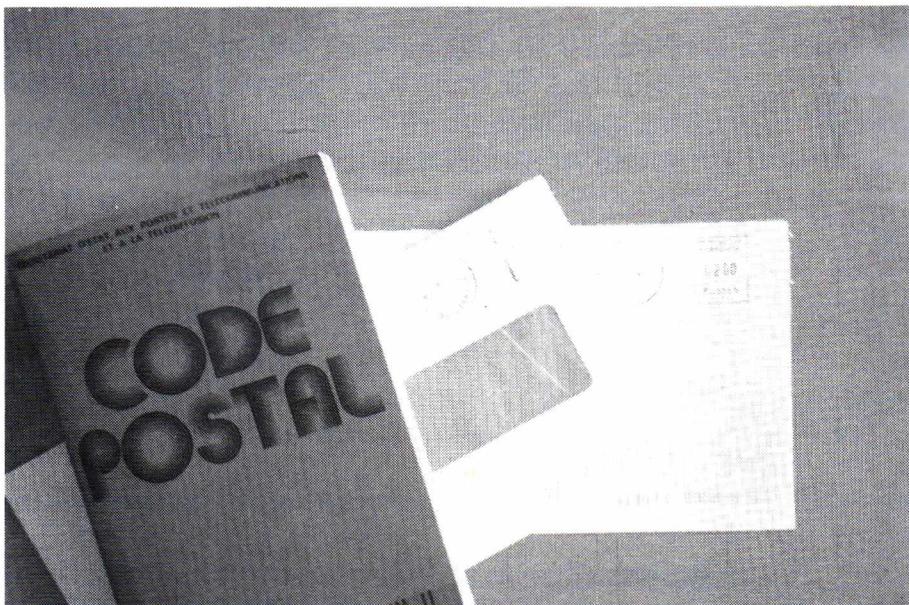C'est pourquoi il arrive que les lettres semblant avoir « trainé en route » portent un superbe trait de



stylo-bille en travers des marques fluorescentes et, au dos, le cachet d'un bureau de poste tout à fait incongru.

Le « décodage » des bâtonnets d'indexation doit alors permettre de « remonter » au code postal du bureau en question !

Les petits secrets du code postal

Dans la ligne de bâtonnets fluorescents, chaque chiffre parmi les cinq que compte un code, se trouve représenté par un groupe de six « positions ».

Chaque position peut abriter soit un bâtonnet, soit un espace de largeur équivalente, correspondant

aux « uns » et aux « zéros » d'un code binaire assez particulier (probablement auto-correcteur afin de minimiser le risque d'erreurs).

L'origine du marquage se situe en bas et à droite de l'enveloppe tenue dans le sens normal de lecture de l'adresse. On aura donc intérêt à tenir l'enveloppe sens dessus-dessous lors de la lecture.

Une lecture manuelle, se référant à une table de décodage, pourrait être envisagée, mais s'avèrerait fort incommode. Le petit programme de la figure 1 simplifie au maximum les opérations : il suffit de frapper au clavier les bâtonnets (en mode SHIFT) et les espaces les uns à la suite des autres. Notons que si la rangée de bâtonnets se termine par un ou plusieurs espaces (ce qui ne saute pas aux yeux !), il faut absolument les frapper : en pratique, on

```

10 CLS
20 PRINT "ENTRER LES MARQUES D'INDEXATION"
30 PRINT:PRINT "AU MOYEN DU SIGNE ; ET DE L'ESPACE"
40 PRINT:PRINT "EN LISANT DE DROITE A GAUCHE"
50 FOR F=1 TO 30
60 GET A$
70 M$=M$+A$
80 NEXT
90 PRINT:PRINT "VOICI LES MARQUES ENREGISTREES : "
100 PRINT:PRINTM$
200 PRINT:PRINT "SONT ELLES CORRECTES ? O/N"
210 GET A$ : CLS :PRINT
220 IF A$="N" THEN RUN
230 FOR C=1 TO 25 STEP 6
240 C$=MID$(M$,C,6)
250 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"0"
260 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"1"
270 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"2"
280 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"3"
290 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"4"
300 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"5"
310 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"6"
320 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"7"
330 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"8"
340 IF C$=": : : : " THEN D$=D$+"9"
350 NEXT
360 PRINT:PRINT "LE CODE POSTAL EST : ";D$
370 REM COPYRIGHT 1984 P.GUEULLE

```

Figure 1

```

5 CLS
10 PRINT:PRINT:PRINT "DONNER UN NUMERODE CODE POSTAL"
20 INPUT Z$
30 PRINT:PRINT:PRINT Z$
40 PRINT:PRINT
50 FOR I=1 TO 5
60 Y$= MID$(Z$,I,1)
70 A=VAL(Y$)
80 IF A=0 THEN B$=B$ + ": : : : "
90 IF A=1 THEN B$=B$ + ": : : : "
100 IF A=2 THEN B$=B$ + ": : : : "
110 IF A=3 THEN B$=B$ + ": : : : "
120 IF A=4 THEN B$=B$ + ": : : : "
130 IF A=5 THEN B$=B$ + ": : : : "
140 IF A=6 THEN B$=B$ + ": : : : "
150 IF A=7 THEN B$=B$ + ": : : : "
160 IF A=8 THEN B$=B$ + ": : : : "
170 IF A=9 THEN B$=B$ + ": : : : "
180 NEXT
190 PRINT"VOICI LES MARQUES D'INDEXATION:"
200 PRINT:PRINT:PRINT
210 FOR L=LEN(B$) TO 1 STEP -1
220 PRINT MID$(B$,L,1)
230 NEXT
240 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
250 PRINT "UN AUTRE CODE ? O/N"
260 GET X$
270 IF X$="O" THEN RUN
280 GOTO 260
300 REM COPYRIGHT 1983

```

Figure 2

appuiera autant de fois que nécessaire sur la barre d'espace, jusqu'à ce que le message « VOICI LES MARQUES ENREGISTRÉES » apparaisse. Un contrôle visuel est alors proposé : si une erreur apparaît, il suffit de presser la touche N pour reprendre la saisie. Si tout est correct, l'appui sur la touche O déclenche les recherches du code postal « en clair ».

Voici un outil capable de retracer l'odyssée de certaines lettres capricieuses, mais qui pourra également servir à étonner ses amis et connaissances, ou même... le facteur !

Prenons le problème à l'envers

Dans le cadre de l'évolution foudroyante de la technique, on peut rêver à une époque où les marques d'indexation seront directement imprimées sur les enveloppes par l'ordinateur « multiservices » de l'expéditeur.

Le courrier remis à la poste pourrait alors entrer directement en trieuse, ce qui gagnerait encore un temps précieux. C'est un peu ce que propose le programme de « postefiction » de la figure 2 : l'ORIC affiche sur l'écran TV les marques d'indexation telles qu'elles devraient se présenter au bas de l'enveloppe, placée cette fois dans le sens de la lecture de l'adresse.

Une sortie sur imprimante ne poserait pas de problèmes, mais nous devons encore résister à la tentation de « préparer » nous-mêmes notre courrier !

Faute de respecter des normes fort strictes que nous ne connaissons pas, la manœuvre aurait toutes les chances de faire beaucoup plus de mal que de bien...

Il nous a cependant paru intéressant de faire profiter nos lecteurs des quelques recherches que nous avons pu mener sur un certain nombre d'enveloppes de provenances diverses. Les résultats obtenus montrent bien que tout code, même très rébarbatif au premier abord, peut être percé à l'aide de moyens informatiques tout-à-fait modestes !

Les logiciels présentés ici pourraient d'ailleurs fonctionner sur de très nombreux ordinateurs familiaux, et pas seulement sur des machines ORIC.

Application du calcul matriciel à l'électronique - (3)

Relations de passage entre matrices

La connaissance de n'importe quel quadripôle, par les quatre éléments de l'une quelconque des six matrices que nous avons définies, permet le calcul des éléments de n'importe quelle autre matrice. Nous nous limiterons à l'énoncé des résultats du calcul, regroupés dans le tableau 1.

Certaines remarques s'imposent quant aux notations utilisées. Pour des raisons techniques d'impression, les matrices [A] et [A'] de notre précédent article (paramètres de chaîne et paramètres de chaîne inverses) sont devenues respectivement, dans le tableau, [a] et [b].

On voit aussi apparaître les déterminants associés aux matrices. Rappelons en l'expression sur un exemple, celui de la matrice impédance. Son déterminant est :

$$\Delta^Z = Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}$$

Groupements de circuits

De nombreux montages électroniques s'étudient aisément lorsqu'on les décompose en sous-ensembles

Dans un précédent numéro (RP-EL N° 439), nous avons abordé les premières applications du calcul matriciel à la description et à l'analyse de circuits électroniques simples (quadripôles passifs). Ayant défini les différentes matrices représentatives d'un quadripôle, et donné l'interprétation physique des principaux paramètres, il nous reste à établir les relations de passage d'une matrice à une autre.

Nous examinerons ensuite le problème du groupement des circuits, avant d'arriver aux montages à composants actifs (transistors, amplificateurs opérationnels).

dont chacun constitue un quadripôle élémentaire. Il en est ainsi, par exemple, chaque fois qu'on introduit, sur un amplificateur, une réaction positive ou négative entre la sortie et l'entrée. Nous examinerons divers cas, selon la configuration du groupement.

Circuits en série

Cette structure est illustrée par la figure 1. Le courant d'entrée du circuit A égale alors celui du circuit B. La même égalité s'applique aux courants de sortie. On peut alors rem-

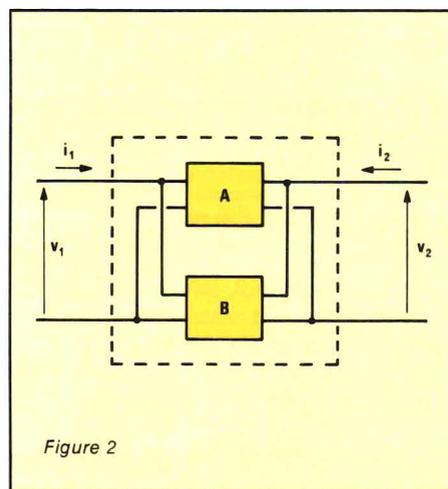
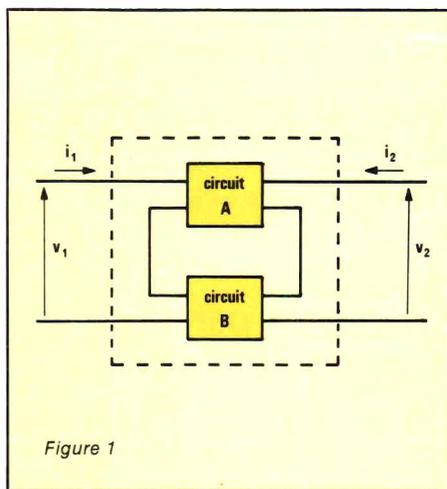


Tableau 1 - Relations entre les matrices

	En fonction de					
	z	y	h	g	a	b
[z]	—	$\frac{y_{22}}{\Delta^y} \quad -\frac{y_{12}}{\Delta^y}$ $-\frac{y_{21}}{\Delta^y} \quad \frac{y_{11}}{\Delta^y}$	$\frac{\Delta^h}{h_{22}} \quad \frac{h_{12}}{h_{22}}$ $-\frac{h_{21}}{h_{22}} \quad \frac{1}{h_{22}}$	$\frac{1}{g_{11}} \quad -\frac{g_{12}}{g_{11}}$ $\frac{\Delta^g}{g_{11}} \quad \frac{1}{g_{11}}$	$\frac{a_{11}}{a_{21}} \quad \frac{\Delta^a}{a_{21}}$ $\frac{1}{a_{21}} \quad \frac{a_{22}}{a_{21}}$	$\frac{b_{22}}{b_{21}} \quad \frac{1}{b_{21}}$ $\frac{\Delta^b}{b_{21}} \quad \frac{b_{11}}{b_{21}}$
[y]	$\frac{z_{22}}{\Delta^z} \quad -\frac{z_{12}}{\Delta^z}$ $-\frac{z_{21}}{\Delta^z} \quad \frac{z_{11}}{\Delta^z}$	—	$\frac{1}{h_{11}} \quad -\frac{h_{12}}{h_{11}}$ $\frac{h_{21}}{h_{11}} \quad \frac{\Delta^h}{h_{11}}$	$\frac{\Delta^g}{g_{22}} \quad \frac{g_{12}}{g_{22}}$ $-\frac{g_{21}}{g_{12}} \quad \frac{1}{g_{22}}$	$\frac{a_{22}}{a_{12}} \quad -\frac{\Delta^a}{a_{12}}$ $-\frac{1}{a_{12}} \quad \frac{a_{11}}{a_{12}}$	$\frac{b_{11}}{b_{12}} \quad -\frac{1}{b_{12}}$ $-\frac{\Delta^b}{b_{12}} \quad \frac{b_{22}}{b_{12}}$
[h]	$\frac{\Delta^z}{z_{22}} \quad \frac{z_{12}}{z_{22}}$ $-\frac{z_{21}}{z_{22}} \quad \frac{1}{z_{22}}$	$\frac{1}{y_{11}} \quad -\frac{y_{12}}{y_{11}}$ $\frac{y_{21}}{y_{11}} \quad \frac{\Delta^y}{y_{11}}$	—	$\frac{g_{22}}{\Delta^g} \quad -\frac{g_{12}}{\Delta^g}$ $-\frac{g_{21}}{\Delta^g} \quad \frac{g_{11}}{\Delta^g}$	$\frac{a_{12}}{a_{22}} \quad \frac{\Delta^a}{a_{22}}$ $-\frac{1}{a_{22}} \quad \frac{a_{21}}{a_{22}}$	$\frac{b_{12}}{b_{11}} \quad \frac{1}{b_{11}}$ $-\frac{\Delta^b}{b_{11}} \quad \frac{b_{21}}{b_{11}}$
[g]	$\frac{1}{z_{11}} \quad -\frac{z_{12}}{z_{11}}$ $\frac{z_{21}}{z_{11}} \quad \frac{\Delta^z}{z_{11}}$	$\frac{\Delta^y}{y_{22}} \quad \frac{y_{12}}{y_{22}}$ $-\frac{y_{21}}{y_{22}} \quad \frac{1}{y_{22}}$	$\frac{h_{22}}{\Delta^h} \quad -\frac{h_{12}}{\Delta^h}$ $-\frac{h_{21}}{\Delta^h} \quad \frac{h_{11}}{\Delta^h}$	—	$\frac{a_{21}}{a_{11}} \quad -\frac{\Delta^a}{a_{11}}$ $\frac{1}{a_{11}} \quad \frac{a_{12}}{a_{11}}$	$\frac{b_{21}}{b_{22}} \quad -\frac{1}{b_{22}}$ $\frac{\Delta^b}{b_{22}} \quad \frac{b_{12}}{b_{22}}$
[a]	$\frac{z_{11}}{z_{21}} \quad \frac{\Delta^z}{z_{21}}$ $\frac{1}{z_{21}} \quad \frac{z_{22}}{z_{21}}$	$-\frac{y_{22}}{y_{21}} \quad -\frac{1}{y_{21}}$ $-\frac{\Delta^y}{y_{21}} \quad -\frac{y_{11}}{y_{21}}$	$-\frac{\Delta^h}{h_{21}} \quad -\frac{h_{11}}{h_{21}}$ $-\frac{h_{22}}{h_{21}} \quad -\frac{1}{h_{21}}$	$\frac{1}{g_{21}} \quad \frac{g_{22}}{g_{21}}$ $\frac{g_{11}}{g_{21}} \quad \frac{\Delta^g}{g_{21}}$		$\frac{b_{22}}{\Delta^b} \quad \frac{b_{12}}{\Delta^b}$ $\frac{b_{21}}{\Delta^b} \quad \frac{b_{11}}{\Delta^b}$
[b]	$\frac{z_{22}}{z_{12}} \quad \frac{\Delta^z}{z_{12}}$ $\frac{1}{z_{12}} \quad \frac{z_{11}}{z_{12}}$	$-\frac{y_{11}}{y_{12}} \quad -\frac{1}{y_{12}}$ $\frac{y_{12}}{y_{12}} \quad \frac{y_{22}}{y_{12}}$	$\frac{1}{h_{12}} \quad \frac{h_{11}}{h_{12}}$ $\frac{h_{22}}{h_{12}} \quad \frac{\Delta^h}{h_{12}}$	$-\frac{\Delta^g}{g_{12}} \quad -\frac{g_{22}}{g_{12}}$ $-\frac{g_{11}}{g_{12}} \quad -\frac{1}{g_{12}}$	$\frac{a_{22}}{\Delta^a} \quad \frac{a_{12}}{\Delta^a}$ $\frac{a_{21}}{\Delta^a} \quad \frac{a_{11}}{\Delta^a}$	—

placer l'ensemble des deux quadripôles, par le quadripôle unique dessiné en pointillés.

Physiquement, on constate à l'évidence que toutes les impédances des circuits élémentaires (entrée, sortie, transfert) s'ajoutent dans le circuit global. On aura donc :

$$[Z] = [Z_A] + [Z_B]$$

où $[Z_A]$ et $[Z_B]$ sont les matrices « impédance » des circuits A et B.

Circuits en parallèle

Dans la figure 2, les circuits A et B voient les mêmes tensions d'entrée et de sortie, tandis que les courants i_1 et i_2 se répartissent entre les deux quadripôles. Pour le circuit résultant, dessiné en pointillés, on trouvera donc aisément la matrice admittance :

$$[Y] = [Y_A] + [Y_B]$$

Circuits en série parallèle

Dans le montage de la figure 3, les circuits A et B sont branchés en série relativement à leurs entrées (même tension). On peut alors les remplacer par un quadripôle unique (dessin en pointillés) en additionnant les matrices des paramètres hybrides :

$$[h] = [h_A] + [h_B]$$

Circuits en parallèle - série

La situation figure 4 devient l'inverse de la précédente. Il y a mise en parallèle des entrées (même ten-

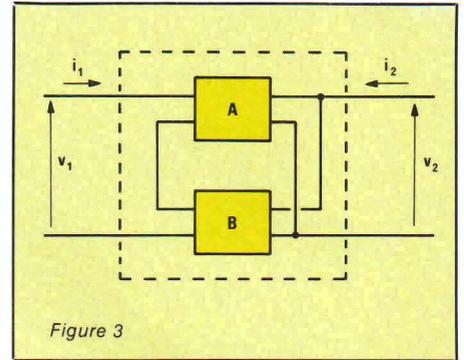


Figure 3

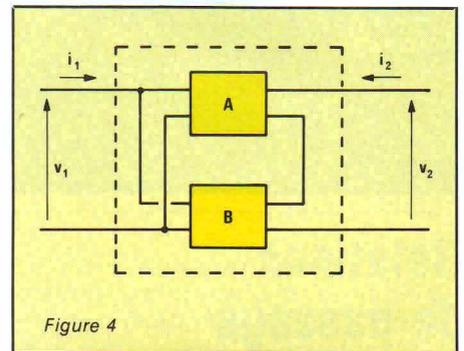


Figure 4

sion), tandis que les sorties sont en série (même courant i_2). En utilisant la matrice de paramètres hybrides inverses, on a :

$$[g] = [g_A] + [g_B]$$

Circuits en cascade

Il s'agit, maintenant, du branchement de la figure 5, pour lequel s'imposent les paramètres de chaîne. On veillera, cependant, à tenir compte des conventions de signes. Avec celles de la figure 6 de notre précédent article (RP.EL n° 439), les courants de sortie du circuit A, et d'entrée du circuit B, ont des sens inverses, ce qui se traduit par le changement de signe des termes B et D de la matrice des paramètres de chaîne (pour le premier quadripôle) :

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

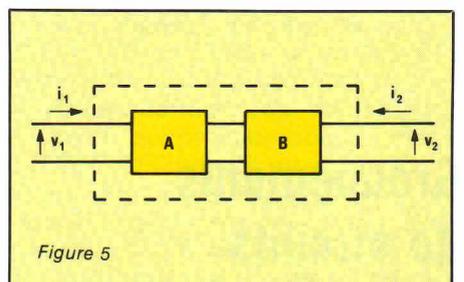


Figure 5

Dans la pratique, les circuits A et B seront, le plus souvent, connus par d'autres paramètres : Z, Y ou h. On commencera donc par effectuer la

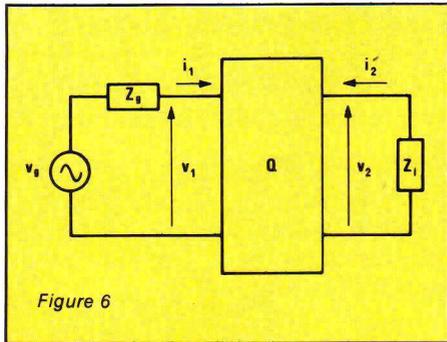


Figure 6

transformation en paramètres de chaîne (tableau 1), après quoi, éventuellement, on reviendra à la notation initiale.

Remarquons aussi qu'en travaillant sur les paramètres de chaîne, on aboutit à une multiplication des matrices, et non à une addition :

$$[\alpha] = [\alpha_A] \cdot [\alpha_B]$$

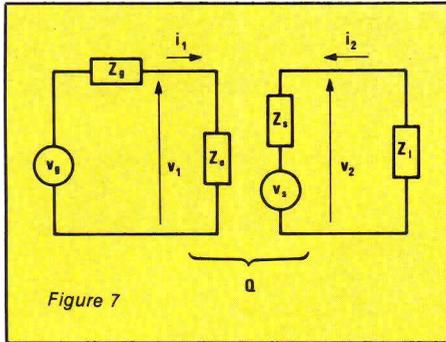


Figure 7

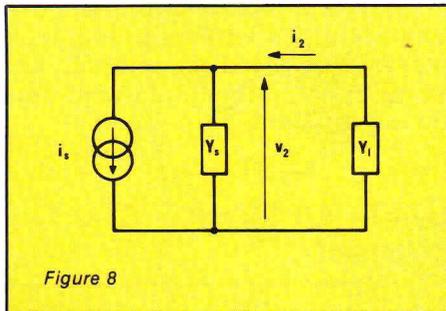


Figure 8

Excitation et charge d'un circuit

Un quadripôle quelconque - un transistor par exemple - s'insère dans un ensemble de traitement des signaux électriques. Il est excité par un générateur (qui peut être la sortie de l'étage précédent), et débite dans une charge. On est alors conduit à s'intéresser aux problèmes d'impédances (ce qui nous conduira à la notion d'adaptation), et au calcul des différents gains : en tension, en courant, en puissance.

I. Impédance d'entrée et de sortie

Dans la figure 6, le quadripôle Q est excité par un générateur de force électromotrice v_g , et d'impédance interne Z_g . Sa sortie débite dans une charge d'impédance Z_l . Rappelons que nous nous cantonnons toujours au domaine linéaire (petits signaux).

On peut considérer l'ensemble de la figure 6 comme équivalent à celui de la figure 7 dans lequel on a, fictivement, séparé l'entrée de la sortie. Le générateur débite alors dans l'impédance d'entrée Z_e du quadripôle (Z_e tient compte, évidemment, de l'impédance de charge Z_l). À l'autre bout, vis-à-vis de Z_l , l'ensemble du quadripôle et du générateur qui l'excite, se ramène à un générateur équivalent, de force électromotrice v_1 , et d'impédance interne Z_s .

Ce modèle d'équivalence n'est pas le seul utilisable. Celui de la figure 8, relatif à la sortie, met en évidence les admittances, au lieu des impédances. Il comporte un générateur de courant interne i_s , qui débite à la fois dans l'admittance interne Y_s , et dans l'admittance de charge Y_l .

Le modèle de la figure 7 permet aisément de calculer les impédances d'entrée Z_e et de sortie Z_s . À titre d'exemple, montrons comment on obtient Z_e . La matrice impédance du quadripôle conduit aux relations :

$$v_1 = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 \quad (1)$$

$$v_2 = Z_{21} i_1 + Z_{22} i_2 \quad (2)$$

Il convient d'y ajouter (simple application de la loi d'Ohm) la relation concernant la charge. Avec les conventions de signe, elle s'écrit :

$$i_2 = - \frac{v_2}{Z_l} \quad (3)$$

Reportons cette valeur de i_2 dans les équations (1) et (2). Celles-ci s'écrivent :

$$v_1 = Z_{11} i_1 - \frac{Z_{12}}{Z_l} v_2 \quad (4)$$

$$v_2 = Z_{21} i_1 - \frac{Z_{22}}{Z_l} v_2 \quad (5)$$

Sachez parler avec aisance, ayez de bons contacts et votre vie en sera transformée. On vous écoutera.

Les Techniques de la Parole sont à votre portée.



Avec Audace et Parole

Vous vous exprimerez avec aisance, clairement ; les mots viendront facilement. Vous apprendrez les techniques de la parole à l'improviste et les "trucs" des professionnels. Vous saurez convaincre. Cette nouvelle Méthode, très concrète, permettant à chacun de mettre en valeur ses capacités, bourrée de conseils personnels, vous débloquera. Elle vous apprendra à développer sans cesse plus de confiance en vous ; comment maîtriser votre émotivité.

Avec Contacts et Dialogue

Vous apprendrez l'Art des Contacts Faciles avec tous et toutes ; à vous faire des amis. Vous assimilerez les techniques des négociations, de la conversation : comment la démarrer, l'entretenir, faire face à tout entretien difficile. Vous deviendrez un fin psychologue : vous comprendrez les moindres réactions des autres ; vous saurez comment vous en faire apprécier et en obtenir ce que vous espérez.

Votre Personnalité s'épanouira

Vous acquerrez confiance en vous. Vous découvrirez vos talents cachés et saurez les mettre en valeur. Votre autorité, votre influence croîtront ; vous Réussirez mieux. Vous vivrez heureux au contact des autres. Vous découvrirez les raisons de vos blocages et les moyens pratiques de les éliminer. Vous serez pleinement vous-même, épanoui, plein de joie de vivre, "bien dans votre peau".

Votre vie sera ce que vous la ferez

Quels que soient votre âge, votre situation sociale, votre instruction, en quelques semaines, tout peut changer pour vous :
-soit chez vous : vous recevrez par poste, sous pli personnel, ses Méthodes d'Action et ses conseils.
-soit à Paris : Maurice Ogier vous entraînera et vous conseillera personnellement en petits stages amicaux.

Maurice OGIER
Institut Français de la Communication, service 875
6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France. M^o Nation.



GRATUIT

Je désire recevoir gratuitement le Guide de Maurice Ogier "Comment parler avec aisance" par poste, sous pli confidentiel, sans engagement, ni démarchage. Voici mon adresse permanente :

M. Mme Melle
Nom.....
Prénom.....
Adresse.....
Age..... Profession.....

Bon gratuit à retourner à Maurice OGIER
Institut Français de la Communication, service 875
6 rue de la Plaine, 75020 Paris, France.
Pour l'Afrique, joindre 2 coupons-réponse.

Tableau II - Propriétés des réseaux bouclés

Z_i	$\frac{\Delta^z + z_{11}Z_i}{z_{22} + Z_i}$	$\frac{1 + y_{22}Z_i}{y_{11} + \Delta^y Z_i}$	$\frac{h_{11} + \Delta^h Z_i}{1 + h_{22}Z_i}$	$\frac{g_{22} + Z_i}{\Delta^g + g_{11}Z_i}$	$\frac{a_{12} + a_{11}Z_i}{a_{22} + a_{21}Z_i}$	$\frac{b_{12} + b_{22}Z_i}{b_{11} + b_{21}Z_i}$
Z_o	$\frac{\Delta^z + z_{22}Z_o}{z_{11} + Z_o}$	$\frac{1 + y_{11}Z_o}{y_{22} + \Delta^y Z_o}$	$\frac{h_{11} + Z_o}{\Delta^h + h_{22}Z_o}$	$\frac{g_{22} + \Delta^g Z_o}{1 + g_{11}Z_o}$	$\frac{a_{12} + a_{22}Z_o}{a_{11} + a_{21}Z_o}$	$\frac{b_{12} + b_{11}Z_o}{b_{22} + b_{21}Z_o}$
$\frac{V_2}{V_1}$	$\frac{z_{21}Z_i}{\Delta^z + z_{11}Z_i}$	$\frac{-y_{21}Z_i}{1 + y_{22}Z_i}$	$\frac{-h_{21}Z_i}{h_{11} + \Delta^h Z_i}$	$\frac{g_{21}Z_i}{g_{22} + Z_i}$	$\frac{Z_i}{a_{12} + a_{11}Z_i}$	$\frac{\Delta^b Z_i}{b_{12} + b_{22}Z_i}$
$\frac{I_2}{I_1}$	$\frac{-z_{21}}{z_{22} + Z_i}$	$\frac{y_{21}}{y_{11} + \Delta^y Z_i}$	$\frac{h_{21}}{1 + h_{22}Z_i}$	$\frac{-g_{21}}{\Delta^g + g_{11}Z_i}$	$\frac{-1}{a_{22} + a_{21}Z_i}$	$\frac{-\Delta^b}{b_{11} + b_{12}Z_i}$

De la relation 5, on peut déduire l'expression de v_2 en fonction de i_1 :

$$v_2 = \left(\frac{Z_{21} Z_i}{Z_{22} + Z_i} \right) i_1 \quad (6)$$

Si, maintenant, on reporte cette valeur de v_2 dans (4), seules restent les variables v_1 et i_1 :

$$v_1 = \left[Z_{11} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_{22} + Z_i} \right] i_1 \quad (7)$$

Après développement et simplifications, on trouve finalement :

$$Z_e = \frac{v_1}{i_1} = \frac{\Delta^z + Z_{11} Z_i}{Z_{22} + Z_i}$$

Un calcul analogue, que nous laissons à nos lecteurs le soin d'effectuer, permet d'exprimer Z_s . On trouvera les résultats rassemblés dans le tableau II.

Gains en tension et en courant

Le gain en tension est, par définition, le rapport $A_v = v_2/v_1$. De la même façon, on appelle gain en courant le rapport $A_i = i_2/i_1$. Nous ne détaillerons pas ces calculs, dont les résultats apparaissent aussi dans le tableau II.

Gain en puissance

Dans le circuit de la figure 7, la puissance de sortie P_s a pour expression :

$$P_s = R_i (I_2)^2$$

où R_i est la composante réelle de l'impédance de charge Z_i . De même, la puissance reçue par l'entrée du quadripôle est :

$$P_e = R_e (I_1)^2$$

où R_e est la composante réelle de Z_e .

Dans le cas où l'impédance de charge est purement résistive, et où le quadripôle lui-même n'introduit pas de composante réactive sur l'entrée (transistor en basse fréquence par exemple), le calcul se simplifie. Avec les paramètres hybrides, par exemple, on trouve :

$$A_p = \frac{(h_{21})^2 R_i}{(1 + h_{22} R_i) (h_{11} + \Delta^h R_i)}$$

Dans notre prochain article, nous examinerons le problème important de l'adaptation des impédances (ou de leur désadaptation...).

R. RATEAU

Infos



SYLECRAN : agrandisseur d'écran

C'est avec un certain scepticisme, il faut le reconnaître, que nous avons procédé à l'essai de cet agrandisseur d'écran, mais les résultats nous ont surpris.

Le **sylecran** se présente sous la forme... eh bien ! d'un écran de téléviseur. Il s'agit d'une lentille légèrement divergente en plastique transparent, nos craintes se plaçaient au niveau de la transmittance du matériau et, surprise, nous n'avons eu à retoucher ni la luminosité, ni le contraste, nous n'avons pas constaté de dégradation au niveau des couleurs, on peut par contre, noter un léger moirage somme toute peu gênant. Sans prétendre à la qualité d'une vision directe, on s'en approche de près et l'image est... agrandie.

Sylecran existe en trois tailles : 56 cm, 63 cm et 76 cm, qui conviennent respectivement aux écrans ≤ 36 cm, ≤ 51 cm, ≤ 56 cm. Deux équerres permettent de le poser devant le récepteur et d'effectuer le ré-

glage en hauteur, largeur et parallélisme. Cet agrandisseur d'écran sera apprécié des utilisateurs de moniteurs (applications informatique par exemple) il diminue de plus les effets de rayonnements secondaires des tubes cathodiques. Sa vocation première restant l'agrandissement de l'image de téléviseurs équipés d'un tube de petite ou moyenne dimension, il apportera au téléspectateur un confort supplémentaire.

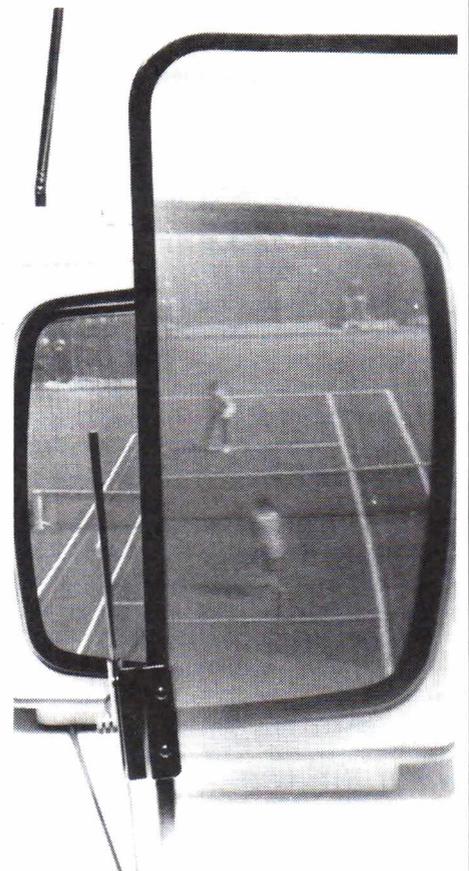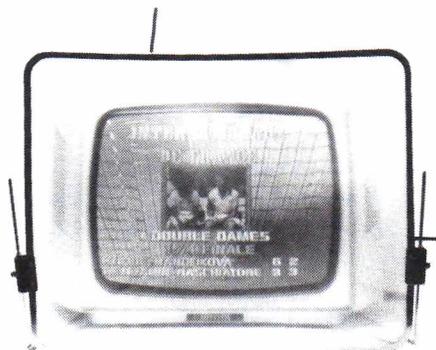


Distribué par : Sté 3 Z, 3, rue de l'aviation, 93700 Drancy. Tél. : 831.93.43.

Un distorsiomètre de construction facile

temps: 

difficulté: 

dépense: 

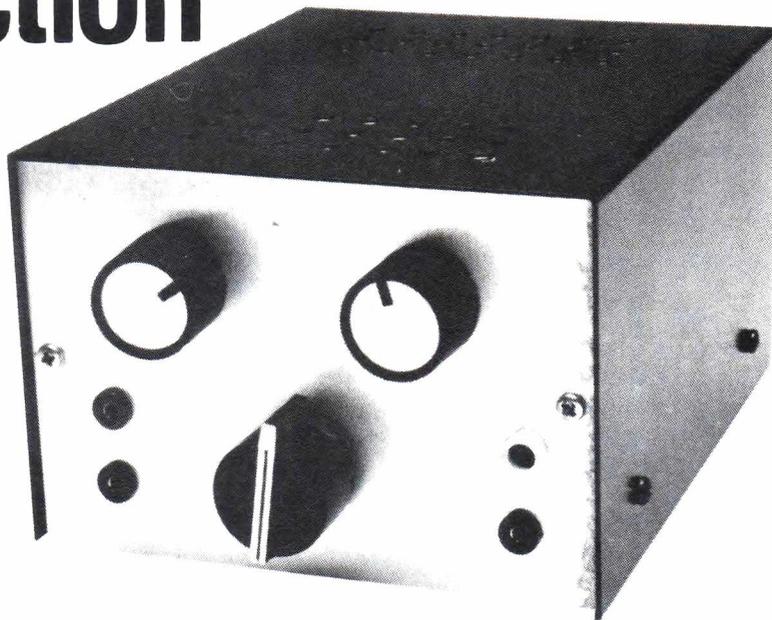

Un circuit intéressant

Le circuit **figure 1** possède des propriétés remarquables dans certaines conditions que nous allons rappeler.

En régime sinusoïdal, le calcul des circuits fait appel à une notation simplificatrice qui se caractérise par les définitions suivantes, relatives au calcul « complexe ».

En posant $j^2 = -1$ soit $j = \sqrt{-1}$,
— la réactance de capacité s'exprime par :

$$1/jC\omega$$

C : en Farad ; ω : pulsation en rd/s.

— la résistance s'exprime par R en Ω .

La branche AB a pour impédance :

$$Z_{AB} = R + \frac{1}{jC\omega} = \frac{jRC\omega + 1}{jC\omega} \quad (1)$$

Pour la branche BM, on a :

$$\frac{1}{Z_{BM}} = \frac{1}{R} + jC\omega$$

$$Z_{BM} = \frac{R}{1 + jRC\omega} \quad (2)$$

La condition d'utilisation du pont est telle que :

$$RC\omega = 1 \text{ soit } \omega = \frac{1}{RC} \quad (3)$$

et en éliminant C dans (1) et (2), il vient :

$$Z_{AB} = R(1-j) \quad Z_{BM} = \frac{R}{2}(1-j)$$

L'impédance totale est la somme $Z_{AB} + Z_{BM}$:

$$Z_T = R(1-j) + \frac{R}{2}(1-j) = \frac{3}{2}R(1-j)$$

Le courant total dans la branche est :

$$I_e = \frac{U_e}{3/2 \cdot R(1-j)}$$

La tension de sortie U_s est :

$$U_s = Z_{BM} \cdot I_e = U_e \cdot \frac{R/2 \cdot (1-j)}{3/2 \cdot R(1-j)} \quad (4)$$

$$\text{soit } \frac{U_s}{U_e} = \frac{1}{3}$$

La mesure de la bande passante d'un amplificateur basse-fréquence ne suffit pas à le caractériser. Il est nécessaire de lui adjoindre, entre autres, des mesures de distorsion harmonique, en particulier lors des réglages de polarisation et /ou de symétrie. De plus, il faut s'assurer que le générateur utilisé fournit des signaux sinusoïdaux de bonne qualité, surtout s'il s'agit de tensions d'essais produites à partir de signaux triangulaires ou autres, issus de générateurs de fonctions.

Le distorsiomètre proposé utilise le circuit dit « Pont de Wien ». Ce circuit, dont l'utilisation est mieux connue comme générateur sinusoïdal, peut, sous certaines conditions, convenir comme éliminateur de fréquences. La particularité de ce circuit est d'utiliser un potentiomètre double, donc simplicité, pour agir sur la fréquence de réglage. Ainsi, l'appareil proposé permet une excursion de fréquences de 10 Hz à 10 kHz en trois positions. Une quatrième position permet un pré-réglage du zéro du pont.

L'opérateur j s'élimine en simplifiant la relation (4), ce qui, physiquement, exprime que tensions d'entrée et de sortie du circuit sont en phase. Cette propriété est satisfaite lorsque ω vérifie la relation (3). Par ailleurs, la tension de sortie du pont est égale au tiers de la tension d'entrée.

Nous pouvons exploiter ces conditions de deux façons différentes :

a) Soit multiplier le signal U_s par trois et l'introduire avec U_e dans un montage différentiel.

b) Soit prendre le tiers du signal U_e pour l'égaliser à U_s et l'appliquer au même montage différentiel.

Notre choix s'est porté sur a) avec une petite variante.

Schéma de principe

le schéma de principe de la **figure 2** utilise les entrées différentielles d'un amplificateur opérationnel, de telle sorte que la sortie du pont (U_s) soit sur l'entrée non inverseuse.

Le gain, vu de cette entrée, est :

$$G_{(+)} = \frac{R' + 2R'}{R'} = 3$$

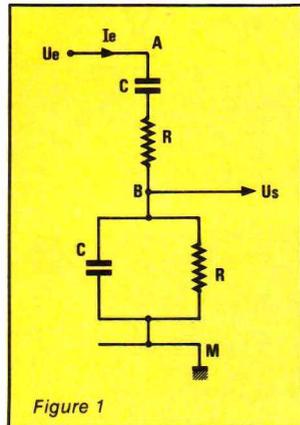


Figure 1

Le gain, vu de l'entrée inverseuse, est :

$$G_{(-)} = \frac{-2R'}{R'} = -2$$

Ce gain est ramené à l'unité par un diviseur d'entrée de 0,5.

Nous ferons $R' = 100 \text{ k}\Omega$ et $2R' = 2 \times 100 \text{ k}\Omega$ en série.

Les résistances R **figure 2** de chaque branche sont remplacées par un potentiomètre double et deux résistances talons.

Cette configuration correspond à un réjecteur de fréquence. Si l'on écrit la fonction de transfert du passe-bande du 2^e ordre constitué par le pont de Wien de la manière suivante :

$$T_1(f) = \frac{1}{3} \left(\frac{1/3 j \left(\frac{f}{f_0} \right)}{1 + 1/3 \left(j \frac{f}{f_0} \right) - \left(\frac{f}{f_0} \right)^2} \right)$$

avec $R = R_6 + P_{21} = R_7 + P_{22}$ et $C = C_1 = C'_1, C_2 = C'_2$ et :

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi RC}$$

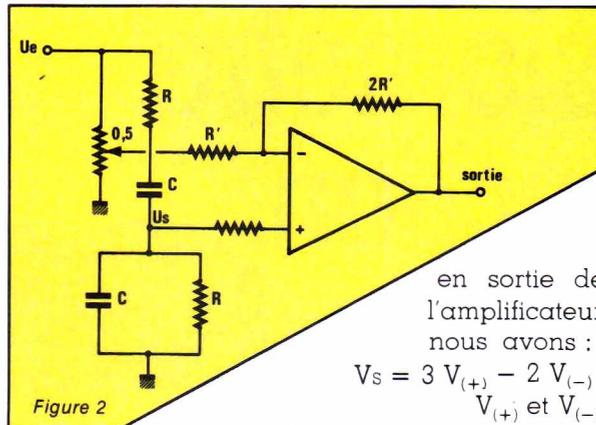


Figure 2

en sortie de l'amplificateur nous avons :

$$V_s = 3 V_{(+)} - 2 V_{(-)}$$

désignant les tensions sur les entrées non-inverseuse et inverseuse respectivement :

avec $V_{(+)} = V_e \times T_1(f)$ et $V_{(-)} = (V_e/2)$ soit $V_s = V_e (3 T_1(f) - 1)$.

Ce qui, tous calculs effectués, nous donne la fonction de transfert du réjecteur :

$$T_2(f) = \frac{V_s}{V_e} = - \frac{\left(j \frac{f}{f_0} \right)^2 + 1}{1 + 1/3 \left(j \frac{f}{f_0} \right) + \left(j \frac{f}{f_0} \right)^2}$$

Le coefficient de surtension $Q = 3$ et la bande à -3dB $\Delta f = (f_0/Q)$ avec $f_0^2 = \sqrt{f_1 f_2}$ où f_1 et f_2 représentent les fréquences de coupure à -3dB .

On trouve alors $f_1 = 0,847 f_0$ et $f_2 = 1,18 f_0$. Ces résultats sont consignés sur la courbe représentative du réjecteur de la **figure 3**.

Ces résultats théoriques ne sont valables, rappelons-le, que pour un taux de réjection de mode commun et un gain en boucle ouverte infini de l'ampli op, ainsi que pour un parfait appariement des composants passifs, conditions jamais réalisées dans la pratique.

On notera enfin que dans le cas de l'utilisation d'un LF 357 au lieu d'un 356 ou TL 081, une compensation supplémentaire en entrée (C_{11}) s'impose.

Réalisation pratique

L'appareil comporte trois gammes de fréquence.

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques principales de fonctionnement.

Dans le schéma pratique apparaît un potentiomètre de $2,2 \text{ k}\Omega$ qui permet d'ajuster la réjection à sa valeur maximale. En effet, il peut exister un écart entre la valeur réglée sur la position IV et l'une ou l'autre des autres positions. Cet écart dépend de la précision des composants et du RRMC. Le schéma complet est donné en **figure 4**.

L'amplificateur opérationnel est un LF 356 ou LF 357 qui nous a paru le mieux adapté. La bande passante est limitée par l'ensemble $200 \text{ k}\Omega$ et $6,8 \text{ pf}$ qui provoque une chute au-delà de 100 kHz .

Le distorsiomètre est alimenté à partir d'une source de tension :

$$-15 \text{ V}, 0 \text{ V}, +15 \text{ V}$$

— La stabilisation est confiée à deux régulateurs intégrés type 7815-7915 et le transformateur utilisé est de type toroïdal afin de minimiser le rayonnement à 50 Hz ; il s'agit d'un METALIMPY $2 \times 15 \text{ V}, 15 \text{ VA}$, cette alimentation prendra place sur un circuit imprimé à part de la platine distorsiomètre proprement dite, les tracés de ces deux circuits sont donnés à la **figure 5** et les implantations en **figure 6**.

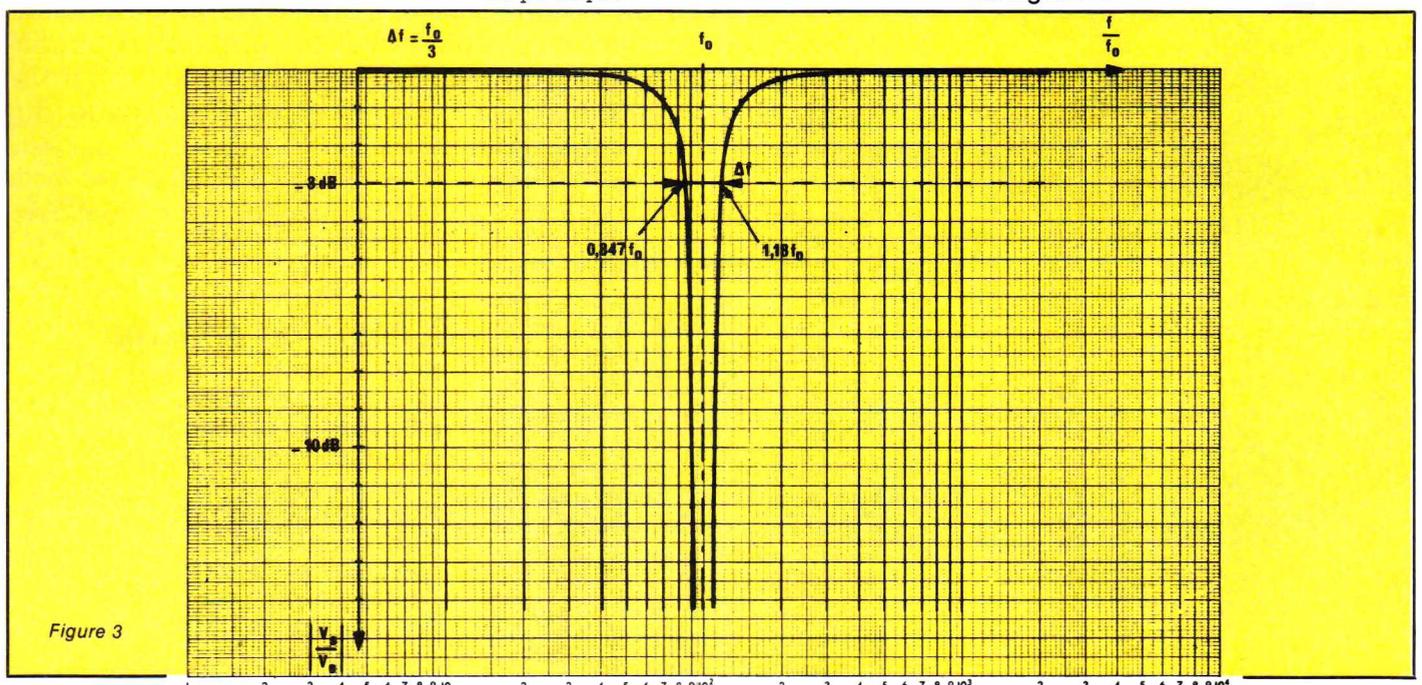


Figure 3

La platine distorsiomètre sera fixée contre la face avant du coffret ESM référence EB 11/08 FA qui abrite notre réalisation et l'alimentation sur le fond du coffret, près du transformateur.

Résultats

Le cliché 1 présente les distorsions par harmonique III du signal sinusoïdal du haut. Les calibrages sont :

En haut : 1 V/carreau.

En bas : 50 mV/carreau.

La distorsion mesurée est de 6,5 % environ.

Le cliché 2 présente le même signal, mais le réglage du potentiomètre de réjection a besoin d'une retouche : résidu de fondamentale.

Le cliché 3 présente le contenu d'un signal triangulaire. En utilisant plusieurs montages en cascade, il est possible d'effectuer la décomposition en série de Fourier de tous signaux électriques.

Notons encore que le signal du cliché 1 sera parfait après élimination de l'harmonique III. Il suffira pour cela d'utiliser le distorsiomètre en filtre avec réglage sur H III et non plus sur la fréquence fondamentale.

Position	Gamme	R _(Pot)	C	Fréquences
I	10 Hz	51,7 kΩ	330 nF	9,3 Hz
	100 Hz	4,7 kΩ		102,6 Hz
	100 Hz	Idem	33 nF	93 Hz
II	1 000 Hz			1 026 Hz
	1 000 Hz	Idem	3,3 nF	933 Hz
	10 000 Hz			10 260 Hz
IV	Calibrage en tension continue	4,7 kΩ Pot. mini	2 × 4,7 kΩ	Sortie nulle

Figure 4


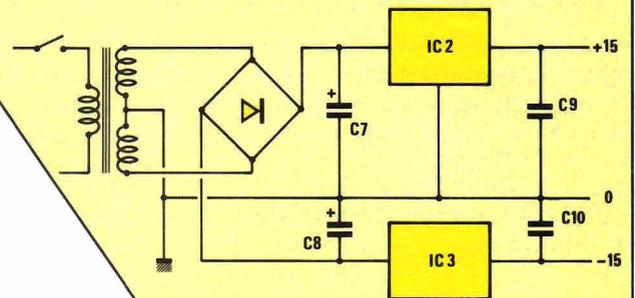
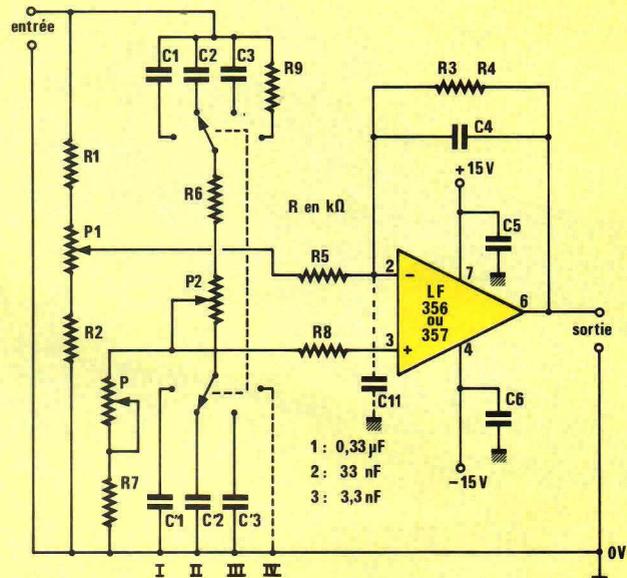
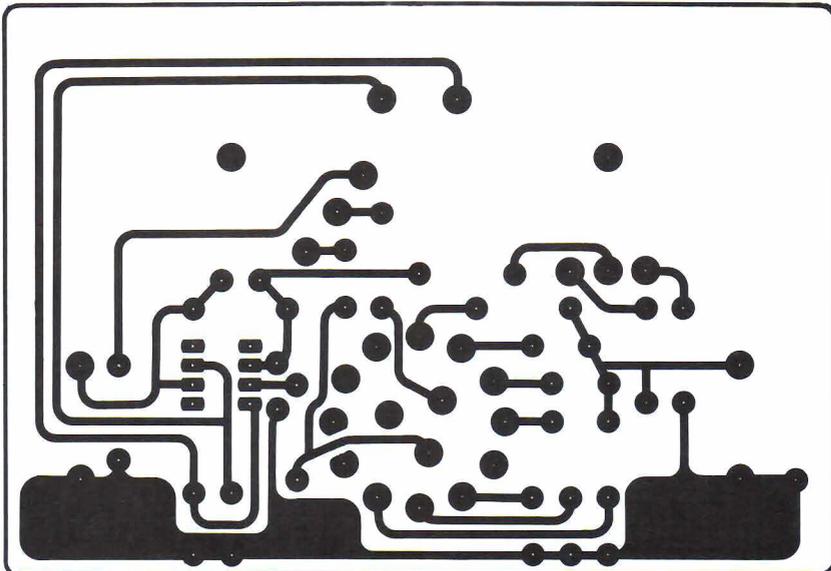


Figure 5

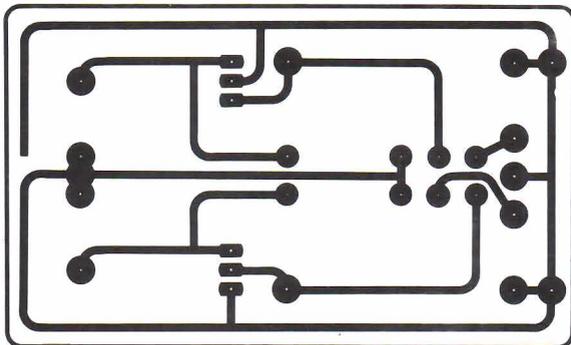

Utilisation du distorsiomètre

Les commandes mises à disposition sont :

- 1 commutateur à 4 positions : I, II, III, IV.
- 1 potentiomètre double de fréquence gradué de 0 à 10.
- 1 potentiomètre de réglage de la réjection.

Opération en position IV

un oscilloscope ou un millivoltmètre basse fréquence est placé en sortie du distorsiomètre. Le potenti-


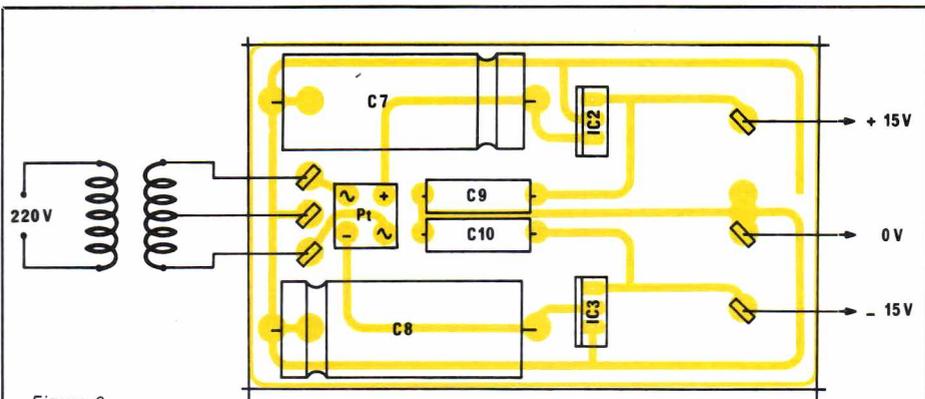


Figure 6

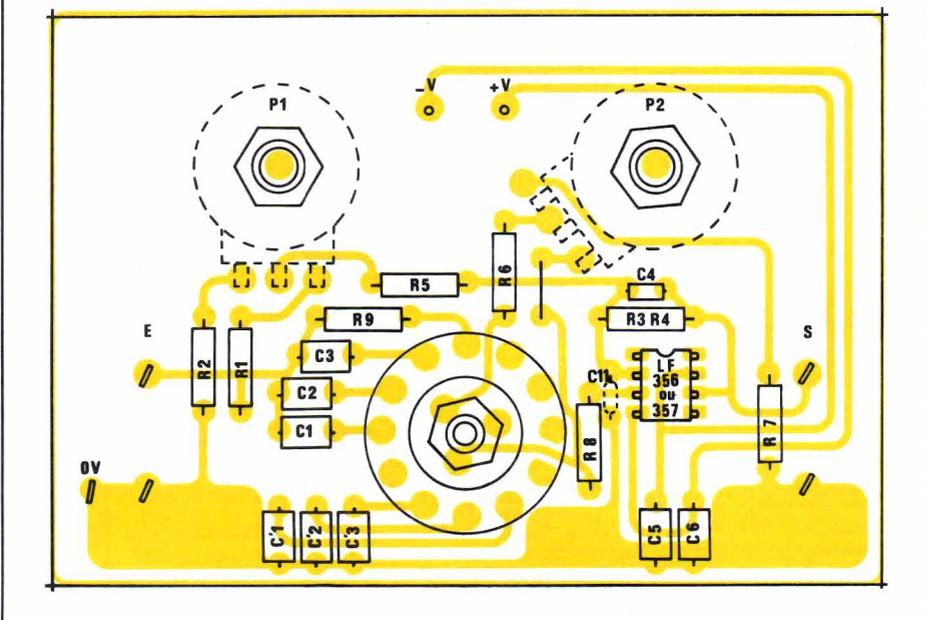

mètre de fréquence est au maximum de sa position, donc résistances talons seules en service. En agissant sur la réjection, la valeur de la tension de sortie passe par un minimum. Ce réglage peut être retouché si nécessaire.

Opération en position I

Elle permet de vérifier, par exemple, les distorsions du réseau de distribution électrique (50 Hz). Pour cela, ramener la tension réseau à 7 volts efficaces avec un transformateur non saturé. L'entrée étant raccordée, faire un minimum avec le

bouton de fréquences, vérifier que la réjection est maximale en agissant sur le réglage idoine. La sortie de l'appareil doit présenter un minimum minimorum. La sensibilité élevée du dispositif nécessite une retouche alternée des deux boutons.

Conclusion

Si le circuit proposé ne permet pas d'effectuer des mesures de distorsion très précises, il aidera malgré tout l'amateur dans la mise au point de ces circuits, notamment pour parfaire les réglages. On pourra par

ailleurs l'utiliser pour éliminer une fréquence indésirable. Nous aurons l'occasion de revenir très prochainement sur les différents types de distorsion à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique.

R. SCHERER

Nomenclature

Résistances

R₁, R_z 6,8 kΩ 5%
R₃, R₄, R_x 100 kΩ 2%
R₆ R₇ 4,7 kΩ 2%
R_x 68 kΩ 5%

Potentiomètres

P₁: 2,2 kΩ simple
P_z 47 kΩ double

Condensateurs

C₁, C_z 0,33 μF 5%
C₂, C_z 33 nF 5%
C₃, C_z 3,3 nF 5%
C₄ 6,8 pF 10%
C₅, C_x 0,1 μF 10%
C₁₁: 6,8 pF 10% (facultatif)

Ampli opérationnel

IC₁: LF 357, LF 356

Commutateur

2 circuits 4 positions

Alimentation

Condensateurs

C₇, C_x 1000 μF 25 V
C₉, C₁₀ 0,1 μF MKH 100 V

Circuits intégrés




IC_z 7815
IC_x 7915

Diodes


1 pont redresseur
1 LED

Divers

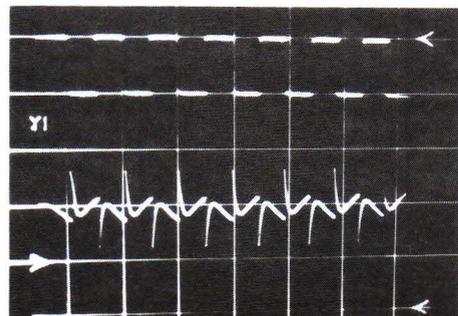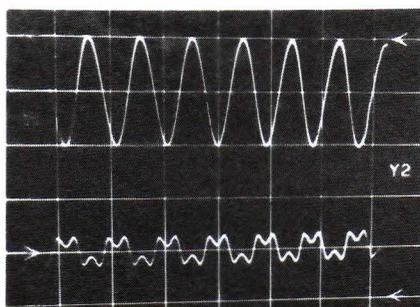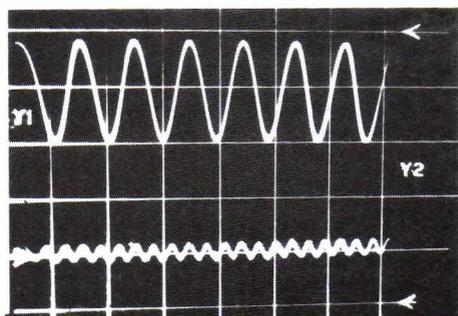1 coffret ESM Réf EB 11/08 FA
1 inter M/A
1 transfo torique
METALIMPHY 1×15 V 15 V A
Bornes d'entrée/sortie



Température et thermométrie

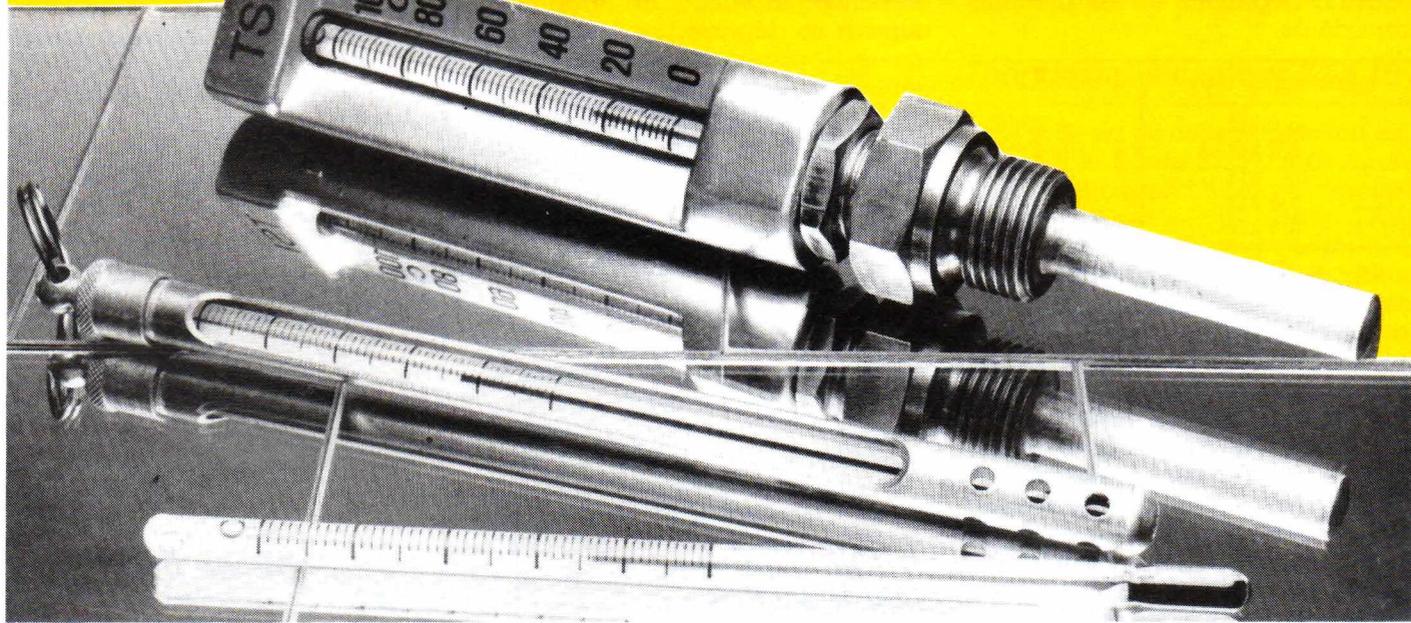

Nous voici parvenus à la dernière partie de cet article consacré à la présentation et à l'utilisation des divers capteurs de température.

Nous allons voir ce mois-ci, les caractéristiques des capteurs à jonction type KTY 10 et aborder les capteurs en circuits intégrés. Nos lecteurs y retrouveront en outre les sondes LM 134 et LM 135 décrites dans les fiches techniques du N° 438, leur fonctionnement y est expliqué plus en détail, les schémas d'exploitation de base sont ceux qui ont servis à l'élaboration de notre module électronique de température et mémoire MELTEM 99.

Si les indications fournies tout au long de ces articles permettent à ceux ayant un problème de thermométrie à résoudre de choisir le capteur et le schéma le mieux adapté, notre but aura été atteint.

Capteurs de température type KTY 10

Ils ne diffèrent des précédents que sur quelques points particuliers. Le capteur se compose d'un cristal de silicium dopé N fabriqué en technologie planar. Deux contacts en or sur le chip permettent de réduire la dépendance du sens du courant. Comme le TSP 102 la linéarité n'est pas parfaite et il faudra donc faire appel à un circuit extérieur de linéarisation. Ce composant est présenté en boîtier TO 92 à deux broches et est sensible sur une plage de température de -50°C à $+150^{\circ}\text{C}$. La résistance mesurée entre les contacts permet une mesure précise de température. Nous donnons ci-dessous le tableau de la valeur de la résis-

tance nominale suivant le suffixe de ce capteur et correspondant à la précision pour laquelle cette résistance est garantie.

KTY 10, KTY 11, KTY 12 de SIEMENS	
Suffixe	Résistance nominale à 25°C
3	$1910\ \Omega \pm 1\%$
4	$1940\ \Omega \pm 1\%$
5	$1970\ \Omega \pm 1\%$
6	$2000\ \Omega \pm 1\%$
7	$2030\ \Omega \pm 1\%$
8	$2060\ \Omega \pm 1\%$
9	$2090\ \Omega \pm 1\%$
A	$2000\ \Omega \pm 1\%$
B	$2000\ \Omega \pm 2\%$
C	$2000\ \Omega \pm 5\%$
D	$2000\ \Omega \pm 10\%$

Le coefficient de température pour un courant $i = 1\text{mA}$ et une tempé-

rature de 25°C est de $0,75\ \%/^{\circ}\text{C}$. A la **figure 28 a** nous donnons la courbe de variation du courant de travail admissible dans l'air en fonction de la température. Ce graphe $I = f(\theta)$ nous permet de voir que le courant peut atteindre la valeur de 10mA et ceci à la température ambiante de 25°C . Sur la **figure 28 b** est représentée la courbe $R = f(\theta)$ pour un courant de travail $i = 1\text{mA}$. Cette courbe intéressante nous permet d'utiliser au mieux la portion nécessaire et suffisante suivant la gamme de température envisagée. Les **figures 28 c et 28 d** nous indiquent respectivement le montage diviseur de tension réalisé avec un capteur KTY 10 et le signal de sortie $U\theta$ chargé par une résistance infinie. Il y a un point d'inflexion à $\theta\omega$ et il est possible de

déterminer la valeur de U_{θ} par la relation :

$$U_{\theta} = U_s \cdot \frac{R_{\theta}}{R_{opt} + R_{\theta}}$$

Dans le tableau ci-dessous, nous donnons la valeur de la résistance à mettre en série avec le capteur pour la meilleure linéarisation possible eu égard à la gamme de température considérée.







Résistance série	gamme de température	linéarité
5,6 k Ω	- 20° C à + 40° C	+ 0,08 à - 0,04° C
8,2 k Ω	+ 40° C à + 100° C	+ 0,03 à - 0,02° C
10 k Ω	+ 60° C à + 140° C	+ 0,07 à - 0,04° C
6,8 k Ω	- 20° C à + 130° C	+ 0,6 à - 0,6° C
6,8 k Ω	- 50° C à + 150° C	+ 1° C à - 1° C

Afin d'obtenir une meilleure linéarité que précédemment, on placera le point d'inflexion à une température θ_{ω} choisie exactement au milieu du domaine de définition. Ensuite, par l'intermédiaire de la **figure 28 f** on déterminera sur le graphe représenté la valeur de la résistance optimale correspondant à cette valeur θ_{ω} . Il faut en outre s'assurer que U_{θ} = mesure soit appliquée à une impédance $\geq 2 M\Omega$ cas d'un amplificateur opérationnel type BIFET par exemple. Si la mesure U_{θ} était appliquée à une impédance $Z_e < 2 M\Omega$, **figure 28 e**, la valeur de R_{opt} relevée sur le graphe de la **figure 28 f** sera introduite dans la formule :

$$R_{opt} = \frac{R_{opt}}{1 - \frac{R_{opt}}{Z_e}}$$

On obtiendra de cette façon la valeur de R_{opt} à placer en série avec le capteur KTY 10. La caractéristique de U_{θ} par rapport à la température montre dans ce cas une résistance différente, puisque la pente est plus faible mais le point d'inflexion est encore situé à θ_{ω} . A la **figure 29** nous trouvons le schéma de branchement de ce capteur qui est un composant non polarisé. Enfin, pour en terminer avec les différentes interconnexions du KTY 10 nous trouvons à la **figure 30** le fonctionnement du capteur alimenté par une source de courant constant avec une résistance en parallèle R_p . Le constructeur nous indique qu'en plaçant une résistance $R_p = 6,8 k\Omega$ en parallèle avec le KTY 10, on obtient une caractéristique $U_{\theta p}$ dont la linéarité entre - 50° C et + 150° C, c'est-à-dire sur toute l'étendue de la gamme de température, est excellente.

Grâce à ce montage l'erreur de linéarité n'exède pas $\pm 1^{\circ} C$ c'est-à-dire $\pm 0,5 \%$. Dans le domaine de 0° C à + 100° C, domaine qui nous intéresse plus particulièrement comme nous l'avons dit, l'erreur de linéarité est de $\pm 0,2^{\circ} C$ maximum, c'est-à-dire $\pm 0,2 \%$. A ce moment le coefficient de température $U_{\theta p}$ est de $0,66 \%/^{\circ} C$. Il faudra toutefois faire en sorte que le courant I_{θ} dans le capteur ne dépasse pas 1,5 mA.

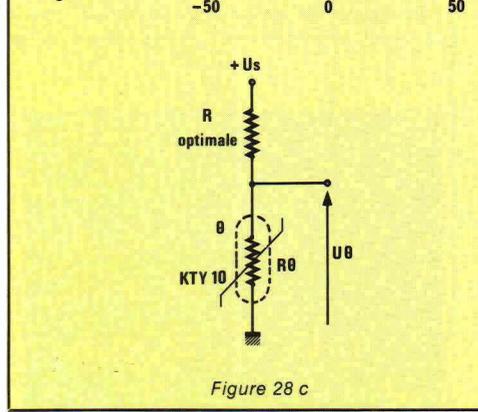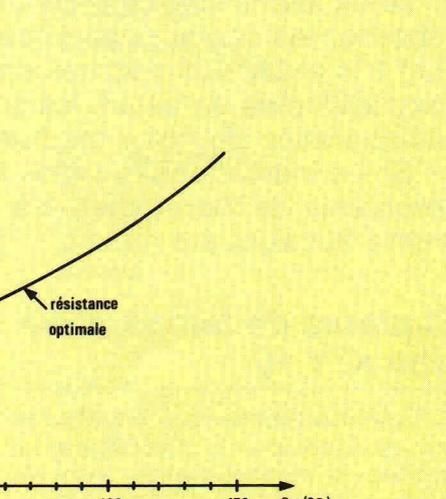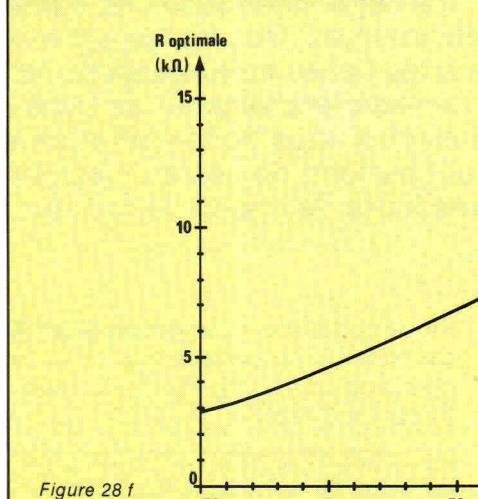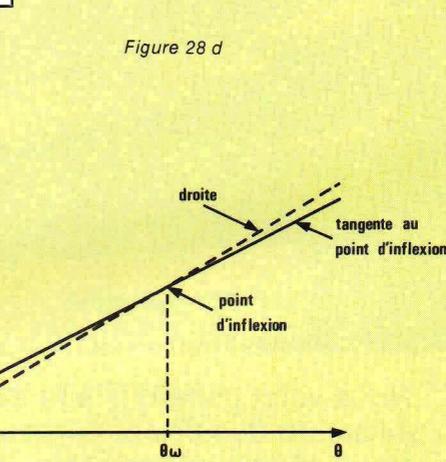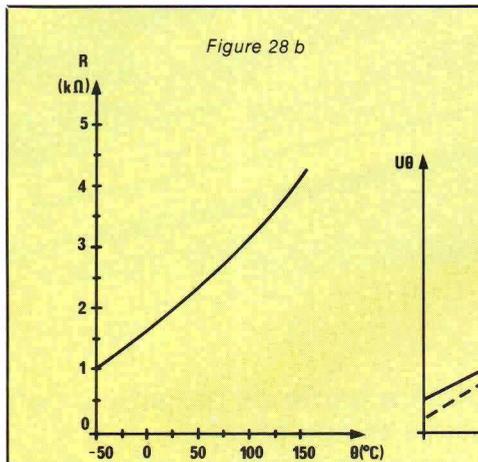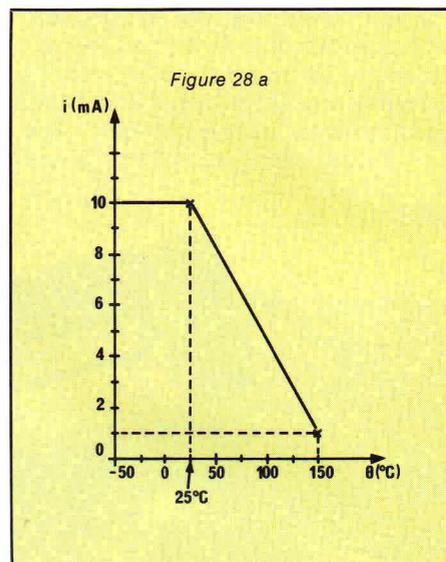

Thermomètre à capteur KTY 10

Comme nous venons de le voir, pour un montage simple et une linéarité la meilleure possible, l'impédance d'entrée du récepteur doit au moins être égale ou supérieure à

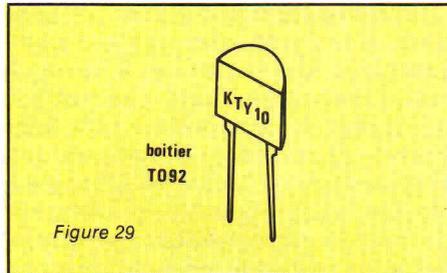


Figure 29

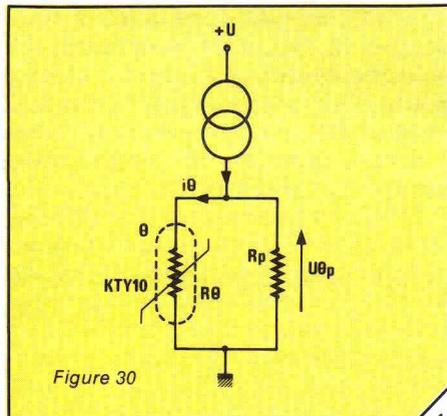


Figure 30

2 MΩ. Nous allons donc utiliser pour un tel montage un circuit intégré amplificateur opérationnel à grande impédance d'entrée. Le circuit TL 080 possédant une impédance d'entrée de $1,5 \cdot 10^{12} \Omega$ convient tout à fait. Il s'agit d'un composant du type BIFET qui nécessite entre les bornes 1 et 8 un condensateur de compensation de 47 pF ou 56 pF. Le schéma complet du capteur thermométrique est donné à la figure 31, ce dernier est alimenté à partir d'une résistance de 4,7 kΩ, le point médian attaquant l'entrée non inverseuse de l'ampli opérationnel. Celui-ci est monté en suiveur de tension à contre-réaction totale. Un tel montage possède une impédance d'entrée très élevée et une impédance de sortie très faible, de telle sorte que si le gain en tension est pratiquement égal à l'unité, le gain en puissance est loin d'être négligeable puisqu'il est pratiquement égal au rapport des résistances d'entrée et de sortie. On obtient en sortie une tension variant d'environ 12 à 13 mV par degré et par l'intermédiaire du pont diviseur, on obtient sur le curseur de l'ajustable 2,2 kΩ 10 tours, une variation de tension d'1 mV/°C. Comme à 0° C la tension de sortie ne peut être nulle, il suffit de réaliser un autre pont diviseur va-

riable, connecté directement sur l'alimentation. A ce moment, par réglage du 2,2 kΩ/10 tours, il est clair que si le capteur KTY 10 est à 0° C et que l'on a équivalence de tension sur les deux curseurs des ajustables, la tension lue entre ces deux bornes ne peut être que 0 V. De cette façon, en branchant un petit voltmètre digital entre ces deux sorties, on obtient une lecture directe en ° C.

Thermostat à capteur KTY 10

Le schéma de cette réalisation est donné à la figure 32. Pour ce montage nous avons utilisé un amplificateur différentiel de Type TAA 761 A à sortie collecteur ouvert. Ce circuit reçoit d'une part la variation de tension du capteur en fonction de la température et d'autre part une tension de référence représentant la valeur de consigne, il va donc y avoir comparaison puis amplification de la différence de tension sur les deux entrées inverseuses et non inverseuses. Bien que la linéarité soit moins bonne que dans les cas d'emploi d'un circuit BI-FET, l'utilisation du TAA 761 A nous permet de nous passer du circuit de sortie, puisqu'il peut alimenter directement la bobine d'un relais jusqu'à un courant maximal de 70 mA. Les composants du montage ont été calculés pour une gamme de température de 0° C à 100° C et nous pensons que ce petit montage thermostatique simple à alimentation unique rendra bien des services lors de régulation de température.

Sonde de température à KTY 10

Une dernière application du capteur à jonction de type KTY 10 va nous permettre d'élaborer non plus une tension variant avec la température, mais une variation de courant. Ainsi sur le schéma de la figure 33 est représenté un circuit simple où la sortie varie d'environ 330 μA/° C.

Le courant est donc proportionnel à la température mesurée par le capteur, et il peut atteindre 20 mA maximum. La gamme de température ainsi mesurée est de 40° C à environ 100° C. Là encore nous retrouvons un pont de wheatstone semblable en tous points à ceux que nous avons déjà décrits. Les branches de ce pont sont constituées de résistances de précision 1 % à couche métallique et évidemment du capteur de

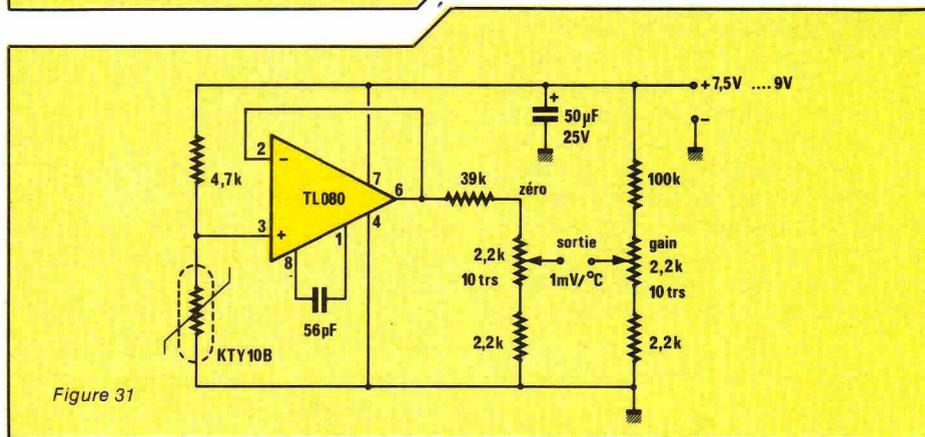


Figure 31

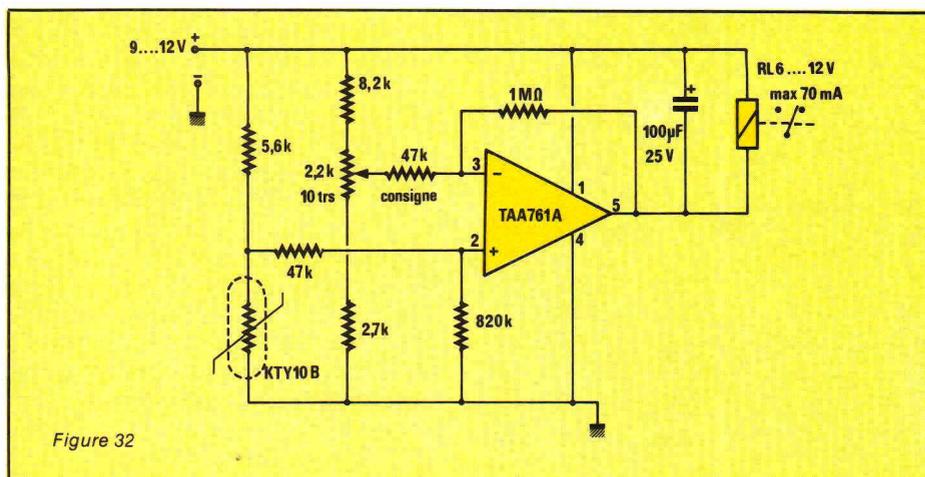


Figure 32

Circuit intégré capteur de température

Figure 33

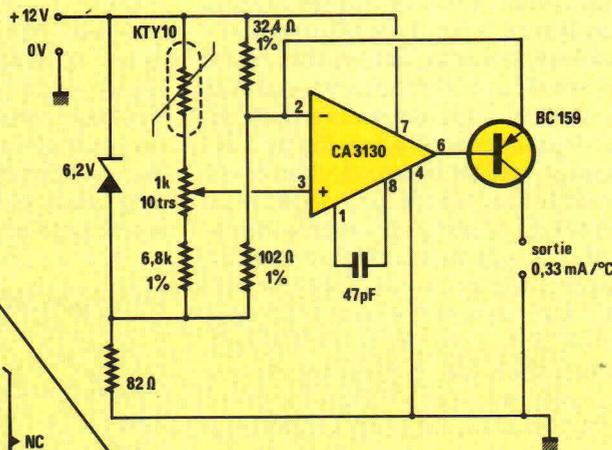


Figure 34

température, ainsi que d'un potentiomètre multitours de 1 kΩ pour le réglage de la température minimum. La tension d'alimentation du pont est stabilisée à l'aide d'une diode zener de 6,2 V. Une différence de tension sur les entrées inverseuse et non inverseuse de l'ampli Bi-FET type CA 3130 se traduit, après amplification, par la commande du transistor PNP BC 159. Selon le courant de sortie du CA 3130, le transistor travaillant en analogique sera plus ou moins « passant » et nous avons donc de cette façon une conversion de la variation de température en variation correspondante de courant... Signalons cependant à nos lecteurs, qu'à l'inverse des montages précédents où la résistance d'entrée des récepteurs pouvait être élevée, il n'en est pas de

même pour ce montage. Si on utilise comme indicateur un petit milliampèremètre à aiguille, sa résistance maximale devra être de :

$$R \text{ max } \neq \frac{U - V_c}{i \text{ max}} = \frac{12 - 3}{20 \cdot 10^{-3}} = \frac{9 \cdot 10^3}{20} = 450 \Omega$$

On pourra par contre sans aucun inconvénient charger la sortie par une résistance de faible valeur, 100 Ω par exemple et mesurer la tension recueillie à ses bornes à l'aide d'un multimètre à impédance d'entrée élevée. Le réglage de cette sonde de température est fort simple et il suffit de tourner le potentiomètre de 1 kΩ 10 tours pour obtenir en sortie 0 lorsque le capteur est soumis à une température stable et précise de 40° C.

Délaissions notre capteur à jonction en boîtier TO 92 pour un boîtier DIL 8 broches. Il s'agit d'un circuit intégré spécialisé pour ce genre de montage, en l'occurrence le LM 3911 de National Semiconductor. Il s'agit d'un circuit monochip élaboré pouvant servir au contrôle et à la régulation de température. Ce composant complexe comporte en fait trois parties distinctes que nous avons étudiées séparément tout au long de cet article, à savoir : un générateur de tension de référence, une sonde de température et un amplificateur opérationnel. Nous nous retrouvons donc en domaine connu. Nous donnons à la figure 34 le schéma de branchement d'un tel circuit et à la figure 35 la réalisation proposée. Il s'agit d'un montage thermostatique à large gamme de température puisque celle-ci va de -25° C à +85° C. La partie amplificatrice de notre circuit intégré travaille à gain unitaire, à ce moment la variation de tension recueillie entre les bornes 1 et 3 est alors proportionnelle à la température mesurée par le capteur interne, soit 10 mV/° Kelvin. L'amplificateur opérationnel fonctionne en comparateur de tension dont le seuil de commutation est fixé par la résistance de 20 kΩ 1% et le potentiomètre de consigne de 100 kΩ linéaire 10 tours. Une résistance de contre-réaction de valeur très élevée, 22 MΩ produit l'hystérésis nécessaire afin d'éviter des commutations par trop rapprochées du relais autour du point de consigne. De plus, un condensateur électrochimique de 10 μF/25 V aux bornes de ce-

Figure 35


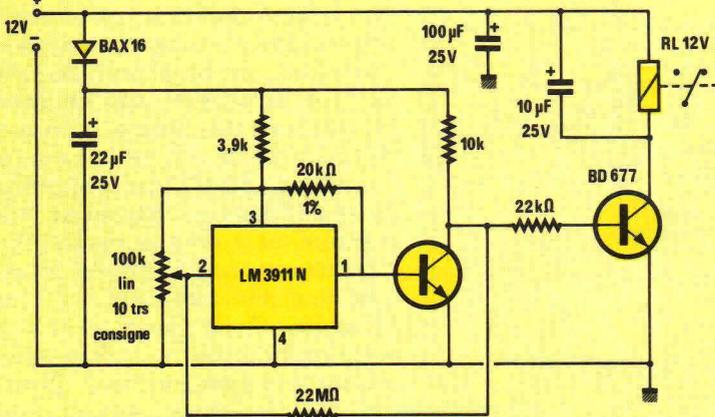


Figure 36

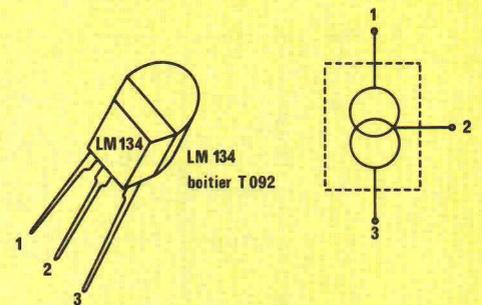

Circuit thermostatique simple

Sur le schéma de la figure 41 est représenté un thermostat à élément chauffant de petite puissance. Le tout fonctionne sur une alimentation continue pouvant varier dans de fortes proportions. Une régulation sommaire est assurée par la diode zener LM 329 C alimentée par la résistance de 2,2 k Ω . Cette tension régulée sert à alimenter d'une part le circuit de mesure de température, d'autre part le circuit de référence avec réglage de consigne. Le fonctionnement est alors des plus simples. Le capteur LM 335 Z étant parcouru par un courant de valeur connue grâce à la 4,7 k Ω , délivre une tension fonction de la température, cette différence de potentiel étant appliquée à l'entrée inverseuse d'un ampli différentiel type LM 311. Identiquement, le pont diviseur à résistance variable voit son point central appliqué sur l'autre entrée du LM 311. Il en résulte qu'après avoir fixé la valeur de consigne par le potentiomètre de 10 k Ω 10 trs, il suffit qu'il y ait variation de température sur le capteur pour entraîner une variation de tension aux bornes du LM 311 monté en comparateur. A ce moment celui-ci bascule en sortie entraînant la commutation de l'élément chauffant par l'intermédiaire du circuit de puissance de type LM 395.

Capteur thermométrique à sortie flottante

Comme vu précédemment avec les autres capteurs, il est tout à fait possible d'utiliser le LM 335 Z pour

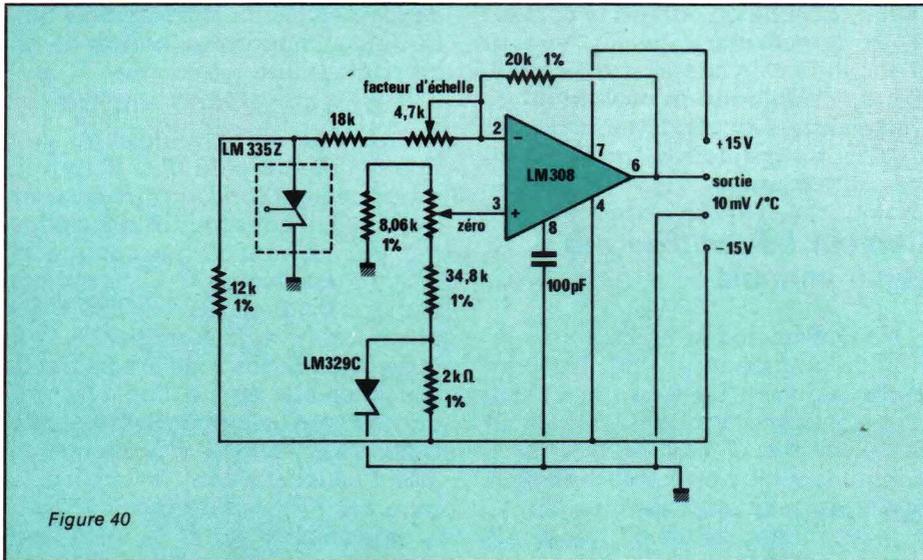


Figure 40

gamme de température, généralement $\leq \pm 0,3^\circ \text{C}$. Avec ce composant nous allons donc pouvoir réaliser des montages thermostatiques de grande sensibilité et d'excellente linéarité, tout en restant bien évidemment comme les autres montages dans la simplicité.

Thermomètre centigrade à LM 335 Z

Le schéma de ce montage se trouve à la figure 40. S'il nécessite deux tensions d'alimentation aisément réalisables, il bénéficie par ailleurs d'un avantage de taille eu égard à bon nombres de montages précédents. En effet, la variation de la tension de sortie ; fonction de la température de mesure, s'effectue par rapport au 0 V. La sortie n'étant pas en flottant, comme certains autres montages du genre de celui de la figure 31, il sera donc tout à fait possible d'utiliser les alimentations

des autres circuits conjointement avec celle-ci et de relier les masses entre elles. Pour le reste, les explications de fonctionnement sont semblables aux autres réalisations. Dans un premier temps un circuit comprenant notre capteur élabore une variation de tension en fonction de la température, cette variation étant ensuite appliquée sur l'entrée inverseuse d'un amplificateur opérationnel LM 308. D'un autre côté un diviseur de tension réglable prélève aux bornes d'une diode zener une fraction de la tension régulée par la diode, qui est cette fois-ci appliquée sur l'entrée non inverseuse de l'ampli op. Ce circuit va nous servir à annuler les 2,73 V et donc à l'affichage du zéro en sortie. Pour parfaire le montage et son utilisation, il ne reste plus donc qu'à effectuer les réglages du facteur d'échelle par le potentiomètre de 4,7 k Ω pour obtenir en sortie une variation de 10 mV par degré Celsius.

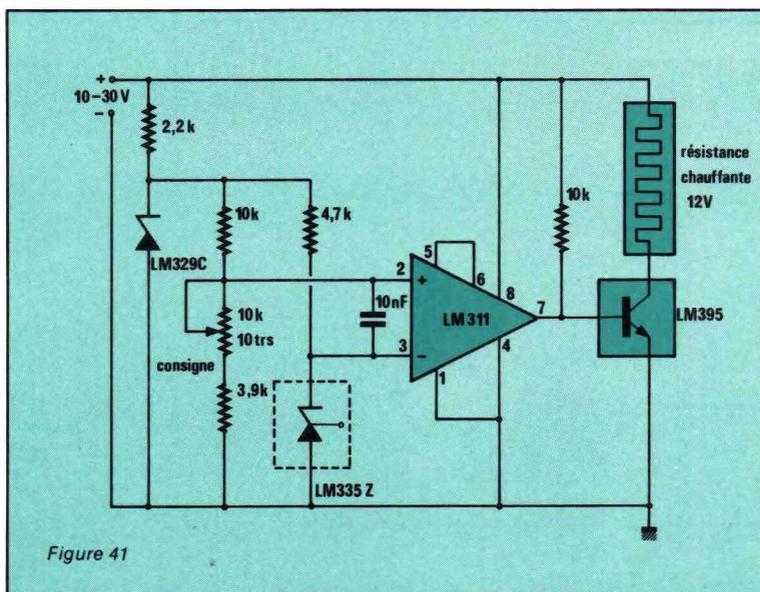


Figure 41

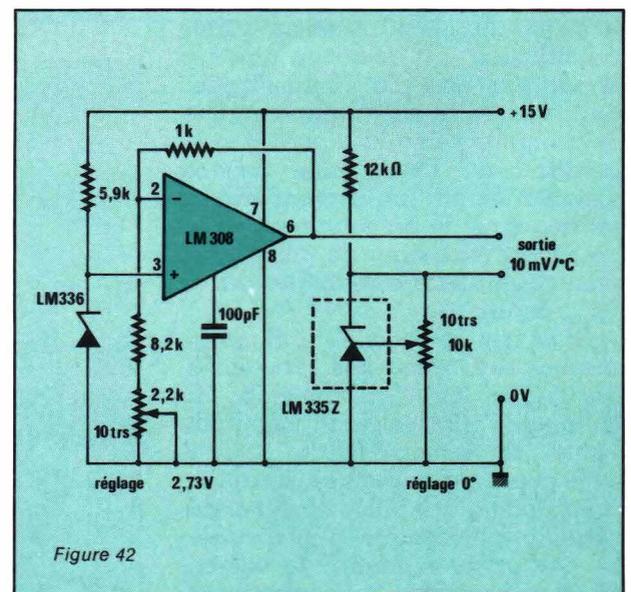


Figure 42

réaliser un thermomètre celsius en sortie flottante non référencée par rapport à la masse. Un tel montage est donné à la **figure 42**. Il peut se scinder aisément en deux circuits indépendants. Du côté capteur, nous trouvons le LM 335 Z alimenté sous 15 V à partir d'une résistance de 12 k Ω . Entre cathode et anode de ce composant se trouve une ajustable permettant de régler très exactement la tension de zener à 2,73 V lorsque le capteur se trouve plongé à 0° C. Maintenant il nous faut anihiler cette tension de 2,73 V pour qu'en sortie mesure, à 0° C corresponde exactement 0 V. C'est le rôle dévolu au circuit LM 308 et aux composants alentours. Il s'agit ni plus ni moins d'un montage comparateur de tension à contre réaction, l'entrée non inverseuse de ce circuit étant portée à une tension fixe et stable par l'ensemble résistance 5,9 k Ω et zener LM 336. L'entrée inverseuse quant à elle est assujettie à un potentiel variable grâce au potentiomètre de 2,2 k Ω 10 tours. Dès lors, il suffit de régler ce potentiomètre pour obtenir sur la broche 6 du LM 308 une tension précise de 2,73 V. A ce moment, il est clair que si notre appareil de mesure est connecté entre ce point et la cathode du LM 335 Z, pour 0° C nous aurons exactement 0 V. Ensuite la variation s'effectuera à raison de 10 mV/à C.

Capteur de température à courant constant

Il nous est tout à fait possible d'alimenter notre capteur LM 335 Z à courant constant. De ce fait, nous garantissons une très faible dérive en température eu égard aux ca-

ractéristiques des éléments constitutifs et des paramètres extérieurs. Un tel schéma est donné à la **figure 43**. Il peut constituer un montage de base pour l'étude et la réalisation d'autres montages thermostatiques. Le générateur de courant constant est formé autour du transistor BC 557 et de la résistance d'alimentation de 1,5 k Ω , la base étant polarisée par l'ensemble zener 3,6 V et 3,3 k Ω . Comme précédemment, le potentiomètre de 10 k Ω 10 tours connecté aux bornes du capteur de température permet d'ajuster très précisément la tension de sortie entre Cathode et Anode à + 2,73 V dès lors que le capteur se trouve très exactement à 0° C. La variation obtenue en sortie du circuit suiveur de tension réalisé à l'aide d'un μ A 741 est de 10 mV/° C. Si l'on désire s'affranchir des 2,73 V de façon à avoir le début d'échelle de température à 0° C pour 0 V il faudra réaliser un des circuits vus précédemment. L'alimentation de ce montage est de 5 V, mais en modifiant quelque peu la valeur des composants, il sera tout à fait possible de porter celle-ci à + 12 V.

Un thermomètre vraiment simple

Nous le gardions pour la fin de cet article. Avec le LM 335 Z, il est facile de réaliser un thermomètre de précision avec seulement sept éléments constitutifs. A la **figure 44** apparaît le circuit de mesure. Celui-ci est donc constitué du capteur de température et de sa résistance d'alimentation ainsi que du potentiomètre pour le réglage précis du 0° C. Enfin, **figure 45** nous donnons le circuit complet

de ce petit thermomètre. Le réglage se fera de la façon suivante : après avoir plongée la sonde de température dans la glace pillée, on agira sur le potentiomètre de 10 k Ω 10 tours pour obtenir 2,73 V sur la Cathode du LM 335 Z. D'un autre côté, on réglerà l'ajustable. A ce moment le voltmètre 0-1 V doit indiquer très exactement 0 V. La variation de température se fera ensuite à raison de 10 mV par degré celsius. Un indicateur de calibre 1 V, soit analogique, soit digital nous procurera donc une variation de mesure de 0 à 100° C.

Conclusion

A l'aide de l'étude des différents capteurs de température que l'on peut rencontrer sur le marché, le lecteur intéressé peut faire le bon choix pour la réalisation de montages thermostatiques correspondants à bien des cahiers des charges. Nous avons donné par ailleurs suffisamment d'indications et de schémas afin de le renseigner le mieux possible sur les possibilités de mesure et de régulation qui s'ouvrent à lui dans ce domaine. Il va de soi qu'il lui appartient de manipuler des capteurs que nous n'avons pas mentionnés, ayant volontairement limité notre liste, déjà longue, mais nullement exhaustive.

CYRILLA

- DOCUMENTATIONS
 — National Semiconductor
 — Radio-Technique
 — Schlumberger
 — Siemens
 — Texas instruments
 — TNC (Chauvin Arnoux)

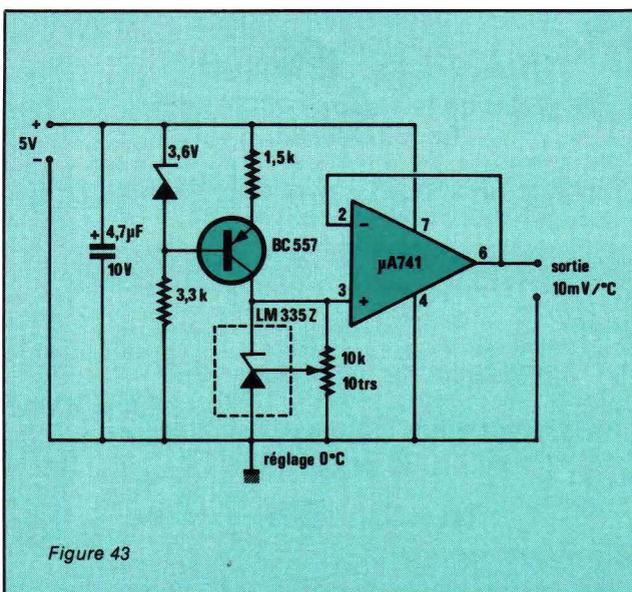


Figure 43

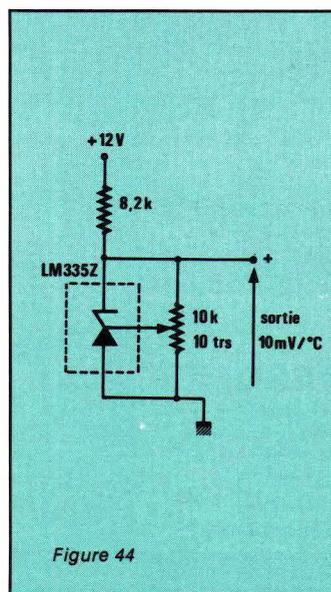


Figure 44

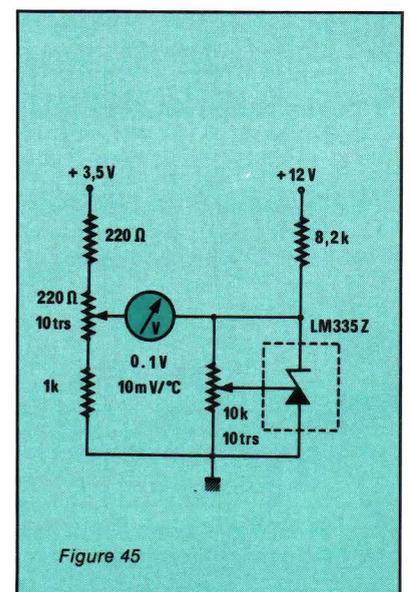


Figure 45

LES COMPOSANTS A LA CARTE

Le Villard
74550 PERRIGNIER
Tél. : (50) 72.76.56

IMPRELEC

74

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à l'unité ou en série - Marquage scotchcal - Qualité professionnelle

ELECTRO-SHOP

1, rue Consolat
13001 MARSEILLE
(Métro : RÉFORMÉS)
Tél. : (91) 08.18.00

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage - Micro-informatique - Dépannages informatiques...

13

OUVERT TOUT L'ÉTÉ

Composants électroniques

J. REBOUL

Micro-informatique

25

34, rue d'Arène - 25000 BESANÇON
Tél. : (81) 81.02.19 et 81.20.22 - Télex 360593 Code 0542
Magasin industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon
Tél. : 81/50.14.85

ROGELEC

Centre Commercial Fénélon
Place Emilien-Imbert
46000 CAHORS
Tél. : (65) 30.14.92

Kits - composants - H.F. - etc...

46

OUVERT TOUT L'ÉTÉ

Votre publicité ici :
Rens. : 200.33.05

KANTELEC DISTRIBUTION

26, rue du Général Galléni
97200 FORT de FRANCE - MARTINIQUE
Tél. : (596) 71.92.36

Distribue JELT - Composants électroniques - Kits - H.P. Résistances - Condensateurs - Département librairie.

97

ELECTRONIC DISTRIBUTION

13, rue F. Arago
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE
Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907

Distribue : JELT - H.P. - divers - Kits - Composants électroniques - Département librairie.

97

ouvert tout l'été

NOUVEAU TÉLÉPHONE

BUS 38-83-91

ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 00

MÉTRO Port-Royal

COMPOKIT®

335.41.41

ÉLECTRONIQUE - TECHNIQUES - LOISIRS
La qualité industrielle au service de l'amateur
174, bd du Montparnasse - 75014 PARIS

HI-FI DIFFUSION

19, rue Tonduti de l'Escarène
06000 NICE
Tél. : (93) 80.50.50. et 62.33.44.

Distribution de composants électroniques - Matériel électronique - Mesures - Jeux de lumière - Sono.

06

MAGNETIC FRANCE

11, place de la Nation - 75011 Paris
Tél. : 379.39.88

Composants électroniques et grand public - Circuits imprimés des réalisations Radio-Plans

75

OUVERT TOUT L'ÉTÉ

OUVERT TOUT L'ÉTÉ

MABEL

TOUTE LA « MESURE »
AUX MEILLEURS PRIX

CRÉDIT GRATUIT à partir de 2 500 F
Promotion d'été : 1 oscilloscope) 1150 F
1 générateur BF)

35-37, rue d'Alsace 75010 Paris Tél. : 607.88.25

75

Annonces de septembre 1984

Réservez votre espace publicitaire
avant le **30 juillet 1984**

Tél. : 200.33.05

LES COMPOSANTS A LA CARTE

A VALENCIENNES
Tél. : (27) 33.45.90 **59**

Composants professionnels et grand public
— Mesure - Outillage —

permanence au mois d'août

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES
AVANT 16 H

70, Av. de Verdun 59300 Valenciennes
ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12 h 30 - 14 h à 19 h 30

LAZE ELECTRONIQUE Permanence le lundi après-midi

SYPER ELECTRONIC **75**

IMPORTANT CHOIX DE PIÈCES
ET COMPOSANTS JAPONAIS
REMISES AUX PROFESSIONNELS

PIECES DETACHEES
186, rue de Charenton 75012 PARIS
Télex : 218 488 F Tél. (1) 307.34.20

AUREX
JVC VIDEO
Sansui
Panasonic
PIONEER
SILVER
SONY
Technics
TOSHIBA

**Votre publicité
ici :**
Rens. : 200.33.05

**OUVERT
TOUT L'ÉTÉ** **27**

Vente composants - appareillage pour amateurs et
professionnels - sous-traitance - fabrication - circuits imprimés

EVREUX - VARLET ELECTRONIQUE - EVREUX

Dépositaire **FLUCKE** - Vente par correspondance

Lot, Les Prévostes - Le Boulay-Morin - 27930 EVREUX
Tél. (32) 34.71.31 - (à 3 mn de Cap Caër - anc. rte de Louviers)

TOUT POUR LA RADIO **69**
Électronique

66, Cours Lafayette Tél. : (7) 860.26.23
69003 LYON

matériels électroniques - composants - pièces détachées - mesures -
micro-ordinateurs - kits - alarmes - HiFi - sono - CB - librairie.

LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO **75**

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Tél. : 878.09.92

Le plus grand choix d'ouvrages techniques
radio - électricité - électronique - micro-ordinateur - etc.
et de librairie générale :
littérature - voyages - livres d'art - ouvrages pour la
jeunesse

Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h
(sans interruption)

ORIENTEZ-VOUS VERS DES METIERS SOLIDES ET BIEN PAYES



INFORMATIQUE


B.P. Informatique diplôme d'Etat.
Pour obtenir un poste de cadre dans un secteur créateur d'emplois. Se prépare tranquillement chez soi avec ou sans Bac en 15 mois environ.

Cours de Programmeur, avec stages pratiques sur ordinateur.

Pour apprendre à programmer et acquérir les bases indispensables de l'informatique. Stage d'une semaine dans un centre informatique régional sur du matériel professionnel. Durée 6 à 8 mois, niveau fin de 3°.

MICRO-INFORMATIQUE

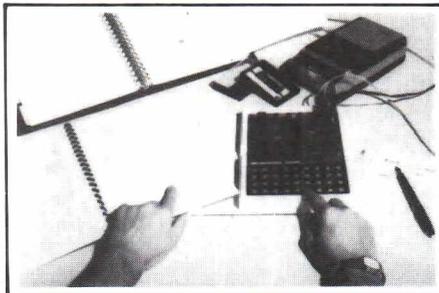Cours de BASIC et de Micro-Informatique.
En 4 mois environ, vous pourrez dialoguer avec n'importe quel "micro". Vous serez capable d'écrire seul vos propres programmes en BASIC (jeux, gestion...). Niveau fin de 3°.



MICROPROCESSEURS

— Cours général microprocesseurs/micro-ordinateurs.

Un cours par correspondance pour acquérir toutes les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement interne d'un micro-ordinateur et à son utilisation. Vous serez capable de rédiger des programmes en langage machine, de concevoir une structure complète de micro-ordinateur autour d'un microprocesseur (8080-Z80). Un micro-ordinateur MPF 1B est fourni en option avec le cours. Durée moyenne des études : 6 à 8 mois. Niveau conseillé : 1^{er} ou Bac.



ELECTRONIQUE

— Cours de technicien en Electronique/micro-électronique. Ce nouveau cours par correspondance avec matériel d'expériences vous formera aux dernières techniques de l'électronique et de la micro-électronique. Présenté en deux modules, ce cours qui comprend plus de 100 expériences pratiques, deviendra vite une étude captivante. Il représente un excellent investissement pour votre avenir et vous aurez les meilleures chances pour trouver un emploi dans ce secteur favorisé par le gouvernement. Durée : 10 à 12 mois par module. Niveau fin de 3°.

INSTITUT PRIVÉ
D'INFORMATIQUE
ET DE GESTION

92270 BOIS-COLOMBES
(FRANCE)

Tél.: (1) 242.59.27

Pour la Suisse:
16, avenue Wendt - 1203 Genève



IPIG

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre documentation N° X3607 sur : L'INFORMATIQUE LA MICRO-INFORMATIQUE LES MICROPROCESSEURS L'ELECTRONIQUE

Nom _____ Prenom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____


Tel _____

Digimer 30

2000 pts de Mesure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
200 mV à 1000 V =
200 mV à 650 V ≈
200 μA à 2A = et ≈
200 Ω à 20 M Ω
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat. 9 V ref 6 BF 22
Accessoires :
Shunts 10 A et 30 A
Pincès Ampèremétriques
Sacoche de transport
845 F TTC

Unimer 4

Spécial Electricien
2200 Ω/V; 30 A
5 Cal = 3 V à 600 V
4 Cal ≈ 30 V à 600 V
4 Cal = 0,3 A à 30 A
5 Cal ≈ 60 mA à 30 A
1 Cal Ω 5 Ω à 5 k Ω
Protection fusible et
semi-conducteur
441 F TTC

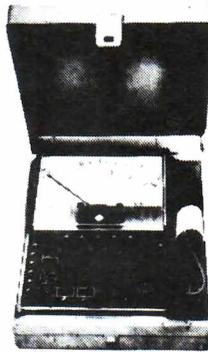

Us 6a


Complet avec boîtier
et cordons de mesure
7 Cal = 0,1 V à 1000 V
5 Cal ≈ 2 à 1000 V
6 Cal ≈ 50 μA à 5 A
1 Cal ≈ 250 μA
5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω
2 Cal μF 100 pF à 150 μF
2 Cal HZ 0 à 5000 HZ
1 Cal dB - 10 à + 22 dB
Protection par
semi-conducteur
249 F TTC

Unimer 33

20000 Ω/V Continu
4000 Ω/V alternatif
9 Cal = 0,1 V à 2000 V
5 Cal ≈ 2,5 V à 1000 V
6 Cal = 50 μA à 5 A
5 Cal ≈ 250 μA à 2,5 A
5 Cal Ω 1 Ω à 50 M Ω
2 Cal μF 100 pF à 50 μF
A Cal dB - 10 à + 22 dB
Protection fusible
et semi-conducteur
344 F TTC

Pincès ampèremétriques

MG 27
318 F TTC
3 Calibres ampèremètre
≈ 10-50-250 A
2 Calibres voltmètre
≈ 300-600 V
1 Calibre ohmmètre 300 Ω
MG 28 2 appareils en 1
454 F TTC
3 Calibres ampèremètre
= 0,5, 10, 100 mA
3 Calibres voltmètre
= 50 - 250 - 500 V
3 Calibres voltmètre
≈ 50 - 250 - 500 V
6 Calibres ampèremètre
5, 15, 50 ; 100 -
250 - 500 A
3 Calibres ohmmètre
× 10 Ω × 100 Ω × 1 K Ω

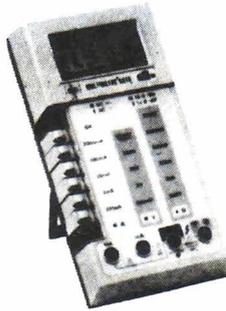

ISKRA 6010

2000 pts de mesure
Affichage par LCD
Polarité et Zéro Automatiques
Indicateur d'usure
de batterie
200 mV à 1000 V =
200 mV à 750 V
200 μA à 10 A = et ≈
200 Ω à 20 M Ω
Précision 0,5 % ± 1 Digit.
Alim. : Bat 9 V ve F 6BF 22
Accessoires :
Sacoche de transport
642 F TTC

Unimer 31

200 K Ω/V Cont. Alt.
Amplificateur incorporé
Protection par fusible et
semi-conducteur
9 Cal = et ≈ 0,1 à 1000 V
7 Cal = et ≈ 5 μA à 5 A
5 Cal Ω de 1 Ω à 20 M Ω
Cal dB - 10 à + 10 dB
546 F TTC

Transistor tester

Mesure : le gain du transistor
PNP ou NPN (2 gammes),
le courant résiduel collecteur
émetteur, quel que
soit le modèle
Teste : les diodes GE et SI.
380 F TTC

ISKRA France!
354 RUE LECOURBE 75015

Nom
Adresse :
Code postal :

Je désire recevoir une documentation, contre 4 F en timbres sur
Les contrôleurs universels
Les pincès ampèremétriques
Ainsi que la liste des distributeurs régionaux

Demandez à votre revendeur nos autres produits : coffrets - sirènes vu-mètres - coffrets radiateurs - relais potentiomètres, etc.

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

COMPOKIT	78
E.C.H.G.	4
EDITIONS WEKA	II ^e couv.
ELECTRONIC DISTRIBUTION	78
ELECTRONIQUE APPLICATIONS	6
ELECTRO SHOP	78
E.S.M.	IV ^e couv.
E.T.S.F.	III ^e couv.
EURELEC	46
HIFI DIFFUSION	78
IMPRELEC	78
INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION	65
INSTITUT PRIVE D'INFORMATIQUE	79

ISKRA	81
KANTELEC DISTRIBUTION	78
LAZE ELECTRONIQUE	79
MABEL	78
MAGNETIC FRANCE	78
PENTASONIC	10-25-49-53
PHILIP MORRIS	36
REBOUL	78
ROCHE	3
ROGELEC	78
SALON DE LA MUSIQUE	44-45
SYPER ELECTRONIC	79
TOUT POUR LA RADIO	79
UNIECO	50
VARLET ELECTRONIQUE	79

S'ABONNER?

POURQUOI?

Parce que s'abonner à "RADIO PLANS"

C'est ● plus simple,
● plus pratique,
● plus économique.

C'est plus simple

● un seul geste, en une seule fois,
● remplir soigneusement cette page pour vous assurer du service régulier de RADIO PLANS

C'est plus pratique

● chez vous!
dès sa parution, c'est la certitude de lire régulièrement notre revue
● sans risque de l'oublier, ou de s'y prendre trop tard,
● sans avoir besoin de se déplacer.

COMMENT?

En détachant cette page, après l'avoir remplie,

● en la retournant à:
RADIO PLANS
2 à 12, rue de Bellevue
75940 PARIS Cédex 19

● ou en la remettant à votre marchand de journaux habituel.

Mettre une X dans les cases ci-dessous et ci-contre correspondantes :

Je m'abonne pour la première fois à partir du n° paraissant au mois de

Je renouvelle mon abonnement et je joins ma dernière étiquette d'envoi.

Je joins à cette demande la somme de Frs par :

chèque postal, sans n° de CCP

chèque bancaire,

mandat-lettre

à l'ordre de: RADIO PLANS

COMBIEN?

RADIO PLANS (12 numéros)

1 an 112,00 F France

1 an 180,00 F Etranger

(Tarifs des abonnements France: TVA récupérable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonnements Etranger: exonérés de taxe, frais de port inclus).

ATTENTION! Pour les changements d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des références complètes de votre nouvelle adresse. Pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette d'envoi.

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.

Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

Complément d'adresse (Résidence, Chez M..., Bâtiment, Escalier, etc...)


N° et Rue ou Lieu-Dit

Code Postal

Ville

RADIO PLANS

COLLECTION MICRO-INFORMATIQUE ETSF

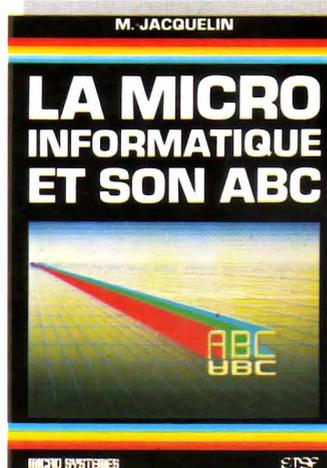

M. JACQUELIN
**LA MICRO-INFORMATIQUE
ET SON ABC**

Des systèmes numériques et logiques à la programmation, de l'unité centrale aux périphériques, cet ouvrage vous apportera les connaissances indispensables pour comprendre les multiples documents informatiques et pour exploiter au mieux votre micro-ordinateur.


Collection Micro-Systèmes N° 8.
256 p. Format 15 × 21.
Prix : 120 F port compris.



M. OURY
**MAITRISEZ LES TO 7
ET TO 7-70**

Cet ouvrage s'adresse aussi bien au débutant, qui y trouvera une description détaillée du Basic des TO 7 et TO 7-70 avec de nombreux programmes d'applications, qu'au programmeur, averti qui vise déjà la programmation en Assembleur et la fabrication de ses propres extensions. Le 6809 et son mode d'adressage sont présentés de façon détaillée.

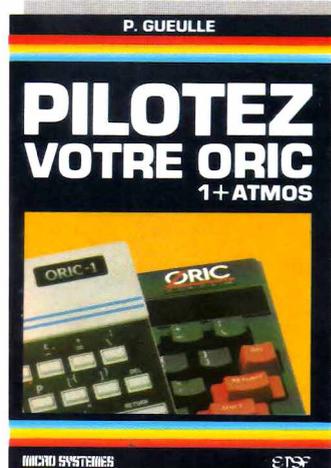
Collection Micro-Systèmes N° 9.
200 p. Format 15 × 21.
Prix : 96 F port compris.



P. GUEULLE
**PILOTEZ VOTRE ORIC
ORIC 1 ET ORIC ATMOS**

Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux débutants sur ORIC, qu'aux habitués d'autres machines, désireux de se convertir à l'ORIC 1 ou à l'ATMOS. L'auteur y traite même des plus récents circuits d'interface permettant de transformer l'ORIC ou l'ATMOS en téléphone à annuaire incorporé ou en oscilloscope à mémoire.

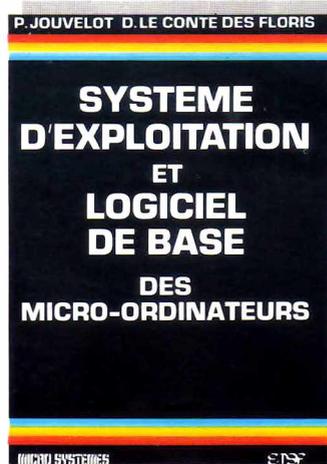Collection Micro-Systèmes N° 10.
128 p. Format 15 × 21.
Prix : 75 F port compris.




**P. JOUVELOT et
D. LE CONTE DES FLORIS**
**SYSTEME D'EXPLOITATION
ET LOGICIEL DE BASE
DES
MICRO-ORDINATEURS**

Cet ouvrage vous explique les principes généraux des systèmes d'exploitation ainsi que des utilitaires tels que compilateurs, assembleurs, système de gestion de fichiers... Un chapitre complet est réservé à UNIX.

Un lexique-index définit les principaux termes techniques utilisés.

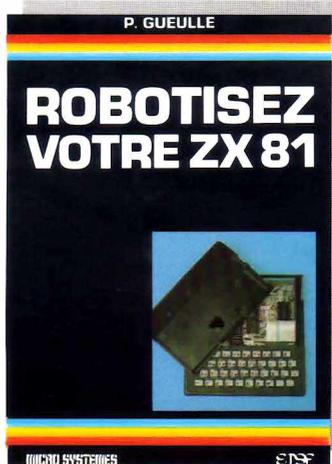Collection Micro-Systèmes N° 11.
144 p. Format 15 × 21.
Prix : 96 F port compris.



P. GUEULLE
ROBOTISEZ VOTRE ZX 81

Ne vous débarrassez pas de votre ZX 81 ! Vous pouvez le transformer à l'aide de quelques accessoires faciles à construire, en un véritable "robot domestique". Sans écran TV ni magnétophone, il exécutera fidèlement une tâche programmée une fois pour toutes dans une mémoire permanente.

Collection Micro-Systèmes N° 12.
176 p. Format 15 × 21.
Prix : 96 F port compris.



M. CAUT
J'APPRENDS LE BASIC

Se servir d'un ordinateur peut paraître compliqué et réservé aux adultes. Dans ce livre, destiné aux 12 ans et plus..., guidé par un "prof sympa", on apprend le BASIC progressivement et en s'amusant. De nombreux exercices sont proposés avec leurs corrections.

Collection Micro-Systèmes N° 13.
128 p. Format 15 × 21.

COLLECTION MICRO-SYSTEMES

ETSF

DES LIVRES POUR COMPRENDRE ET PRATIQUER L'INFORMATIQUE

Commande et règlement
à l'ordre de la
LIBRAIRIE
PARISIENNE DE
LA RADIO,
43, rue de Dunkerque,
75480 Paris Cedex 10

**PRIX
PORT
COMPRIS**

Joindre un chèque
bancaire ou postal
à la commande



	Dim. int.
EM 06/05	60 x 50 x 100
EM 10/05	100 x 50 x 100
EM 14/05	140 x 50 x 100



	Dim. int.
EC 12/07 FP	120 x 70 x 120
EC 12/07 FA	120 x 70 x 120
EC 12/07 FO	120 x 70 x 120
EC 18/07 FP	180 x 70 x 120
EC 18/07 FA	180 x 70 x 120
EC 18/07 FO	180 x 70 x 120

EC 26/10 FA	260 x 100 x 180
EC 30/12 FA	300 x 120 x 200

EC 20/08 FP	200 x 80 x 130
EC 20/08 FA	200 x 80 x 130
EC 20/12 FA	200 x 120 x 130
EC 24/08 FA	240 x 80 x 160

	Dim. int.
EP 21/14	210 x 140 x 35 AV x 75 AR

	Dim. int.
ET 24/11	220 x 100 x 180
ET 27/13	250 x 120 x 210
ET 27/21	250 x 200 x 210

EP 30/20	300 x 200 x 50 AV x 100 AR
EP 45/20	450 x 250 x 50 AV x 100 AR

ET 32/11	300 x 100 x 210
ET 38/13	360 x 120 x 300
ES 32/11	300 x 100 x 210

	Dim. int.
ER 48/04	440 x 37 x 250
ER 48/09	440 x 78 x 250
ER 48/13	440 x 110 x 250
ER 48/17	440 x 150 x 250

FRANCE
ESM
4, rue Etienne Marcel
92250 La Garenne Colombes
Tél. (1) 785.86.10
Télex 630 612

BELGIQUE
TRIALCO
Electronics
Rue des Alcyons 25
1080 Bruxelles
Tél. (02) 465 3661 Telex 26019

SUISSE
URS MEYER
Electronics
Rue de Bellevue 17
CH 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 534.343
Télex 952 876