

NUMERO 575 - OCTOBRE 1995

VOBULATEUR VIDÉO 15 MHz

■ GÉNÉRATION DE SIGNAUX ARBITRAIRES : LA SOLUTION HP

■ INTERFACE CLAVIER 12C






■ LECTEUR / PROGRAMMATEUR DE CARTE T2G

DOSSIER APPLICATIONS VIDÉO

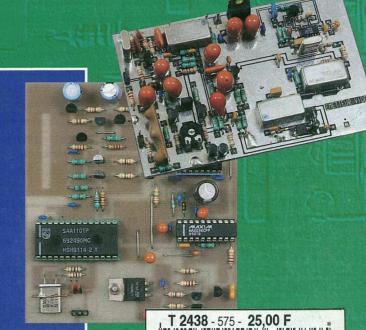- SYNCHRONISATEUR VIDÉO
 À COMPTAGE DE LIGNES
- CARTE DE DISTRIBUTION AUDIO-VIDÉO
- CARTE D'ACQUISITION VIDÉO POUR PC...
- ÉMETTEUR VIDÉO + SON AM



On pourrait vous dire que ce multimètre numérique HP est supérieur à la concurrence.




On préfère laisser parler les chiffres.



1. Vous disposez de la précision d'affichage numérique 6½ digits pour le prix de 5½ digits.



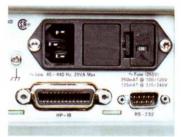2. Toutes les mesures que vous souhaitez, ainsi que de nombreuses fonctions qui facilitent l'interprétation des résultats.



3. Les deux interfaces HP-IB et RS-232 sont standard.

Avec le DMM HP 34401A, les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Désormais, votre budget ne vous forcera plus à faire de compromis sur les performances. En effet, avec le DMM HP 34401A, vous pouvez bénéficier de l'affichage numérique de 6½ digits tout en payant moins que pour un classique DMM "5½ digits." Vous serez à même d'observer des détails qui échappent à d'autres multimètres et avec une douzaine de différentes fonctions de mesures, vous aurez plus d'atouts en main pour faire face aux défis que vous lancent les tests.

La vitesse, ça vous intéresse?
De par leur avance technologique, nos DMM délivrent jusqu'à 1000 relevés par seconde. Ce qui est 10 fois plus rapide que les autres DMM de la même catégorie!

Accroître votre productivité, c'est maintenant à votre portée.

En combinant un ensemble de fonctions qui font gagner du temps avec une interface d'utilisation aisée, le HP 34401A fait réellement décoller votre productivité. Simplement en pressant un ou deux boutons, vous affichez volts DC, courants DC, volts "efficace vrai." courants "efficace vrai," ohms 2 ou 4 fils, fréquence, période, continuité, tests de diodes, et même dB et dBm. Les tests avancés comprennent les vérifications de limite (passe: oui/non avec signal de sortie TTC), affichage min/norm/max, et ratios de voltage DC. Prix plus bas, meilleures performances, garantie de trois ans... Pour comprendre la supériorité du HP 34401A, il suffit de savoir compter!

Pour un DMM moins cher et plus performant, appelez HP DIRECT au (1) 69 82 60 20.

Vous pourrez discuter de vos besoins avec un ingénieur-expert qui comprend les mesures que vous avez à faire. Il vous parlera également du logiciel HP 34812A BenchLink/Meter, qui rend aisé le transfert de données de votre HP 34401A vers un PC.

Alors parce que les chiffres comptent, composez le bon numéro: appelez HP DIRECT.

Il est temps de passer à Hewlett-Packard.



JISSS newfeu-rackard co. IMFMO4221NIL



ELECTRONIOUE APPLICATIONS

MENSUEL édité par PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD S.A. au Capital de 5 160 000 F

2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS Tél. : 44.84.84.84 - Fax : 42.41.89.40 Télex : 220409 F

Principaux Actionnaires:

- M. Jean-Pierre Ventillard

- Mme Paule Ventillard

Président-Directeur-Général, Directeur de la Publication : Jean-Pierre VENTILLARD

Directeur de la Rédaction : Bernard FIGHIERA

Rédacteur en Chef : Claude DUCROS

Secrétaire de rédaction : Annick HERISSON

Marketing/Ventes: Jean-Louis PARBOT

Création maquette : Rachid MARAI

Inspection des Ventes : Société PROMEVENTE M. Michel IATCA

11, rue de Wattignies - 75012 PARIS. Tél. : 43.44.77.77 - Fax : 43.44.82.14.

Publicité:

Société Auxiliaire de Publicité 70, rue Compans, 75019 PARIS Tél. : 44.84.84.85.

C.C.P. PARIS 37 93 60

Directeur général : Jean-Pierre REITER Chef de publicité : Francine FIGHIERA Abonnements : Marie-Christine TOUSSAINT -

Tél.: 44.84.85.16.

Couverture : C. Evellin (CFC-75015) Voir notre tarif «spécial abonnement». Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de

2,80 F en timbres.

ABONNEMENTS USA-CANADA: pour vous abonner à Electronique Radio-Plans aux USA ou au Canada, communiquez avec Express Mag par téléphone au 1-800-363-1310 ou par fax au (514) 374-4742. Le tarif d'abonnement annuel (12 numéros) pour les USA est de 56 \$US et de 72 \$cnd pour le Canada.

Electronique Radio-Plans, ISSN number 1144 5742, is published 12 issues per year by Publications Ventillard at 1320 Route 9, Champlain, N.Y., 12919 for 56 \$US per year. Second-class postage paid at Champlain, N.Y. Postmaster: Send address changes to Electronique Radio-Plans c/o Express Mag, P.O., Box 7, Rouses Point, N.Y., 12979.

IMPORTANT: ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.

Electronique Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés. «La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicitee (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal».





Ce numéro a été tiré à 38 000 exemplaires
Dépôt légal octobre 95 - éditeur 1781
Mensuel paraissant en fin de mois.
Distribué par S.A.E.M. Transports-Presse
Mise en page: J.L.C. 75019 Paris
Photogravure: PMP/CE 75011 Paris

SOMMAIRE

N° 575 - OCTOBRE 1995 - ISSN 1144-5742

ETUDES ET CONCEPTION

55 INTERFACE CLAVIER PC POUR BUS 12C

REALISATIONS

- 11 COMMANDE DE MOTEUR À COURANT CONTINU
- 63 LECTEUR-PROGRAMMATEUR DE CARTE T2G
- 79 TROIS MODULES POUR SONO ET STUDIO

DOSSIER APPLICATIONS VIDÉO

- 23 VOBULATEUR VIDÉO 15 MHz
- 27 ÉMETTEUR AM VIDÉO + AÚDIO
- 35 CARTE D'ACQUISITION VIDÉO
- 43 SYNCHRONISATEUR VIDÉO À COMPTAGE LIGNES
- 49 DISTRIBUTEUR AUDIO-VIDÉO TROIS VOIES

MESURE ET INSTRUMENTATION

76 GÉNÉRATION DE SIGNAUX ARBITRAIRES HP : HP33120A + BENCHLINK.ARB

CIRCUITS D'APPLICATION

87 APPLICATIONS DU SLIO CAN 82C150

TECHNIQUE

68 TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES ET MODEMS (2)

IDÉES ET MÉTHODE

71 TRACÉ DE CERCLES SUR MICROCONTRÔLEURS

INFOS

- **86** 1996 : AN 1 DE LA CEM
- 92 RENDEZ-VOUS SALONS EN OCTOBRE DU NOUVEAU CHEZ TERAL NOUVELLE VERSION DE STATE CAD POUR ALTERA-HDL
- 93 LE MULTIMÈTRE BDM35 BI-WAVETEK ELECTROLUBE EN FRANCE LE CLC949 : CAN 12 BITS, 20 Méch./s MICRO-LINEAR
- 94 FI505/506 MULTIMÈTRES RS232 DOUBLE AFFICHAGE LM 50, UN NOUVEAU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE SILICIUM
- 96 CAN 12 BITS 2 VOIES SIMULTANÉES SIPEX CONTROLAB: DÉVELOPPEMENT 68HC11 SOUS WINDOWS® ML6401: CAN 8 BITS 20 Méch./s MICRO-LINEAR


Ont participé à ce numéro : J. Alary, P. de Carvalho, F. de Dieuleveult, C. Djabian, A. Garrigou, P. Gueulle, P. Morin, P. Oguic, Ch. Pannel, D. Paret, J.-L. Vern.







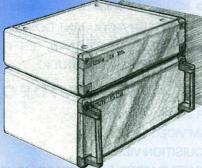pupitres en tôle d'acier, aluminium ou inox sur mesure. Consultez-nous. Devis sans engagement.



Catalogue sur notre gamme de coffrets, racks, pupitres et accessoires + liste de nos revendeurs sur simple demande

31, rue Lavoisier - ZAE de la Patte-d'Oie 95228 HERBLAY CEDEX

Tél.: (1) 34 50 44 00 - Fax: (1) 34 50 44 01

ACQUISITION DE DONNEES SUR PORTABLE

La connexion instantanée



ADC-12

Précision 12 bits Connexion sur port parallèle 18000 éch/sec sur un 386/33 MHz Tension d'entrée 0 - 5 V

4 autres modèles disponibles: 8 et 11 voies, port série ou parallèle Précision jusqu'à 16 bits

> 899 FHT avec les logiciels graphiques PICOLOG et PICOSCOPE

Multipower

22, rue Emile BAUDOT 91120 - PALAISEAU - Tél: 16 (1) 69 30 13 79 - Fax: 16 (1) 69 20 60 41



26, rue Traversière, 75012 Paris Tél.: 43 07 87 74 + Fax: 43 07 60 32

Promotions valables dans la limite des stocks disponibles

Tous nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h en non-stop

LA MESURE

FLUKE Fluke 10 Fluke 73 550 F 990 F Fluke 11 630 F Fluke 75 1 390 F Fluke 12 729 F Fluke 77

HAMEG

3 990 F **HM 303 HM 305** 6 980 F

L'oscilloscope à mémoire numérique le moins cher au niveau mondial.

Bande analogique: 30 MHZ.



ESCORT

Multimètre Escort EDM 163S Multimètre de table Escort EDM Générateur de signaux EFG 3210 Pocket 113

3 040 F 739 F 220 F



BI-WAVETEK

DM 23 XT 649 F **DM 25 XT** 719 F **DM 27 XT DM 28 XT** 889 F 9012 E 3 580 F 9020 E 9016 E 7 389 F



606 E

L'OUTILLAGE

MAXICRAFT

Coffret perceuse 169 F



JBC

Kit fer + support 24 W PROMO

FACOM

Tournevis à partir de

18 F



Kit n° 1 réf. ELK 001

Câblage circuits imprimés

Composition:

• Ultrasove : solvant de nettoyage général tout matériel électronique. Aérosol 520 ml.

• Fluxclene : nettoyant pour flux de soudure. Aérosol avec embout brosse

• Vernis tropicalisation base acrylique, homologué MIL, hautes performan-

ces - 55 °C + 130 °C, thermosoudable. Aérosol 270 ml. Refroidisseur : abaisse la température de 55 °C. Aérosol 270 ml.

• Tresses à dessouder cuivrées : rouleau de 5 m. Largeur 1,5 mm.

• Bloc'Lube : vernis de blocage pour vis et potentiomètres. Couleur rouge. Flacon 15 ml.

• Compound d'évacuation thermique : pâte sans silicone. Seringue 20 ml.

mettez vos mesures sous bonne «ESCORT»»!

MULTIMETRES PORTABLES



Affichage 3200 points • bargraph 33 segments • tensions continues calibre mini/maxi 320 mV / 1000 V • résolution 0,1 mV • précision de base 0,5% • protection 1000 V DC • tensions alternatives calibre mini/maxi 3,2 V/750 V • résolution 0,001 V • précision de base 1% • protection 750V AC RMS • courants continus/alternatifs calibre mini/maxi 320 μ/410A • résolution 0,1 μA • précision de base 1%/1/5% • protection 10,10 μP • précision de base 1%/1/5% • protection 1,2% • protection 500 V DC • test de diode/continuité • gammes automatiques.



Affichage 2000 points • tensions continues calibre mini/maxi 200 mV / 1000 V • résolution 100 μV • précision de base 0,5% • protection 1000 V DC • tensions alternatives calibre mini/maxi 200 mV/750 V • résolution 100 μV • précision de base 1,25% • protection 750V AC RMS • courants continus/alternatifs calibre mini/maxi 200 μΑ/20Δ • résolution 0,1 μΑ • précision de base 1%/1,5% • protection fusible HPC • résistances calibre mini/maxi 200 Ω /20 MΩ • précision 0,75% • protection 500 V DC • test de diode/continuité • capacimètre de 2 nF à 20 μF • fréquencemètre de 2 kHz à 200 kHz • test de transistor.



4000 pts à changement de gamme automatique • 10000 pts pour la mesure des fréquences • interface RS232 C (modèle 506 seulement) • mesure en valeur efficace vraie • affichage rétro-clairé • double affichage pour °0°/F, Hz/V, AC, etc. • 10 mémoires de mesure • mesure de décibel • mesure de capacité et d'inductance • mesure de température ambiante • générater d'impulsions pour circuits logique et audio-fréquence • détection de niveau logique (high, low.). • mesures de la fréquence jusqu'à 10 MHz • signal d'alerte de mauvaise connexion sur la calibre 20 A • protection contre les surcharges sur tous les calibres • mode minimum, maximum et moyenne • mode relatif en D et en % • mode maintum et moyenne • mode relatif en D et en % • mode maintum et de l'affichage, DATA HOLD • test de diode et bip sonore de continuité. Enumération non exhaustive.

EDM 163 S 832FTTC Prix : 696F TTC

EDM 168 A 820F-TTC Prix: 696F TTC

FI 505/506 Prix: 1207 F/1561 F TTC



Affichage 2000 points • tensions continues calibre mini/maxi 200 mV / 1000 V • précision de base 0.5% • résolution $100~\mu\text{V}$ • tensions alternatives calibre mini/maxi 2000 mV/750 V • résolution 1~mV • précision de base 0.8% • courants continus/alternatifs calibre mini/maxi $200~\mu\text{A}/20\text{A}$ • résolution $0.1~\mu\text{A}$ • précision de base 0.8%/1.2% • protection par fusible • résistances calibre mini/maxi $200~\Omega/20~\Omega\Omega$ • précision $0.1~\Omega$ • précision 1% • test de diode/continues de la continue $0.1~\Omega$ • précision 0.1% • test de diode/continues $0.1~\Omega$ • précision 0.1% • précision 0.1% • test de diode/continues $0.1~\Omega$ • précision 0.1% • test de diode/continues $0.1~\Omega$ Ω • précision 1% • test de diode/conti-nuité • transistormètre mesure du gain



Affichage 3200 points • bargraph 32 segments • tensions continues calibre min/maxi 320 mV /450 V • résolution 100 μ V • précision de base 2% • tensions alternatives calibre min/maxi 3,2 V/450 V • résolution 1 mV • précision de base 4% • résistance calibre min/maxi 320 Ω/32 MΩ • résolution 0 1 0 • présolution 0 1 0 • présolu résolution 0,1 Ω • précision 2% • test de diode/continuité • gammes automatiques

GENERATEUR DE SIGNAUX



7 gammes 0,2 Hz à 2 MHz; Vobulation, générateur de fonctions et d'impulsions • Sinus, carré, triangle, rampe, impulsions • Atténuateurs fixes ou variables • Offset variable •

Inversion de pente • Vobulation interne/externe

M 92A 304FTC Prix: 253FTTC

POCKET 113 354FTTC Prix : 229F TTC

EFG 3210 2047F-TTCPrix: 1739F TTC

MULTIMETRE DE TABLE

Affichage LCD 20000 points • Précision de base 0,03%
 10 fonctions : VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, bip sonore de continuité, test de diode, fréquence, dB, mémorisation. RMS

ESCORT EDM 2347 3612FTTC Prix: 3040FTTC

CAPACIMETRE



• Capacité • Affichage 2000 points • Mode de mesure V max. = 3,2 V • Réglage de compensation de cordons de mesure • Capacité gamme 9 calibres de 200 pF à 20 mF • précision : ± 0,5% • Changement de gamme manuel par commutateur.

ESCORT

EDC 110 R 905ETTC Prix: 640F TTC

PONT RLC




 Paramètres mesurés: R, L, C et D/Q • afficheur double: pour R, L, C 10000 points, pour D/Q 1000 points • mode de mesure U/R/L: parallèle ou série sur tous les calibres • résistance gamme 10 Ω à 10 MΩ • précision ± 0.5% • inductance gamme: 1 mH à 1000 H • précision ± 1% • fréquence de test 120 Hz/1 kHz • capacité gamme 1000 p = à 10 mF • précision ± 1% • Chancement de namme: automatique ou manuel • Changement de gamme : automatique ou manuel • Fonction spéciales : choix entre 2 fréquences MAX/MIN/AVG. facteur D/Q - Mode relatif - Mode tolérance - Indicateur pile - Détection de destruction fusible.

ESCORT

ELC 131 D 2350FTTCPrix : 2013FTTC

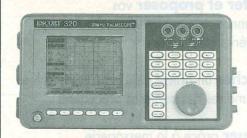PALMSCOPE = Oscilloscope + Multimètre + Analyseur logique + Fréquencemètre



ESCORT 320 Prix: 11879 TTC

Oscilloscope numérique 2 voies 20 Méch/s • Multimètre à gammes automatiques 4000 points • Fréquencemètre 20 MHz sur 7 digits · Analyseur logique 8 voies, 50 ns · Nombre de pixels: 320 (L) x 240 (H) • Dimensions du pixel: 0,30 x 0,30 mm • Rétro-éclairage LED Sortie des données par RS 232 C
 Sortie imprimante : pour imprimante portable «Centronics» • Entrée DC pour adaptateur secteur Alimentation par piles R14 (diam. 26 x 50 mm) ou par accumulateurs NiCd • Dimensions: (I x L x H) = 287 x 152 x 82 mm • Poids: 2 kg • Sécurité: en conformité avec la classe II selon UL-1244, IEC 348 et VDE-

ALIMENTATION



• Nombre de voies : 3 • Sorties variables tension 2 x 0 à 30 V • Courant max. 0 à 3A • Sorties fixes tension 5 V • Courant max 3A • résiduelle < 2 mV eff. • Stabilité 0,1% • Protection électronique contre court-circuit et surcharge • Dimensions (L x H x P) en mm 360 x 140 x 250.

TPS 6303A

Prix : 3775 TTC

COMPTEUR DE FREQUENCE



• Mesure de 5 Hz à 100 MHz • Résolu-"Messure de 5 r.2 a 100 MHz : 20 rhv RMS - 20 MHz - 100 MHz : 50 mV RMS - 20 MHz - 100 MHz : 50 mV RMS, porte : 1 s. tension max : 5 MHz-100 KHz 42 Vcac ; 100 kHz-10 MHz 13 Vcac ; 10 MHz 100 MHz ; 5,4 Vcac.

ESCORT

EFC 3201 2954FTTC Prix: 1993FTTC

Participation aux frais de port : 50 F TTC

COMPOPYRENEES 12, rue des Pyrénées '5020 PARIS 'él.: (1) 43 49 32 30 ax: (1) 43 49 42 91

PSM COMPOSANTS 22, rue Saint-Adjutor 63000 CLERMONT-FERRAND Tél.: 73 31 13 76 Fax: 73 31 09 34

107, cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE Tél.: 78 85 95 89 Fax: 78 84 54 94

26, rue Traversière 75012 PARIS Tél.: (1) 43 07 87 74 Fax: (1) 43 07 60 32 **D'INSTRUMENTATION** 5, rue du Bois des Jones Marins 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Tél.: 48 71 10 00 Fax: 48 71 43 00

DISTRAME, 44, rue des Noës - 10000 TROYES - Tél. : 25 74 31 31 - Fax : 25 71 97 18

Prix valables dans la limite des stocks disponibles



Découpage avec blanc 100 %.

H.F.: Normes L/L' - B/G - K', canaux HF synthétisés.

Affichage du canal - 2 digits.

SORTIES: Vidéo composite, R.V.B. - Péritel, Y/C (S - V.H.S.), H.F.

Commutation format 4/3 - 16/9,

par la prise péritel.



SECAM - PAL - NTSC 4,43-3,58 (option) FORMAT : 4/3 - 16/9 - son numérique NICAM (option)

GEN - LOCK

VIDEO: Pureté - Barres de couleur (BLANC 100%)

Découpage complexe avec cercle et croix de centrage.

Géométrie/convergence - multisalves sinus - Rampe ligne...

H.F.: Normes: L/L' - B/G - I - D/K/K' - M/N, canaux hertziens et câble (Interbande et Hyperbande) mémorisés. Sélection directe du canal. Affichage canal / Fréquence (6 digits). Son stéréo / dual en B/G. Son numéricus NICAM en L. et RG (notion). Entrées vidéo et audio extérieures. rique NICAM en L et BG (option). Entrées vidéo et audio extérieures. SORTIES: Vidéo composite, R.V.B. - Péritel, Y/C (S-V.H.S.), composantes B-Y et R-Y, F.I. et H.F.


AUTRES FABRICATIONS

Modulateurs - démodulateurs - codeurs - transcodeurs - notices sur



11, rue Pascal, 75005 Paris. Tél. : 45.87.30.76

Fax.: 45.35.30.62

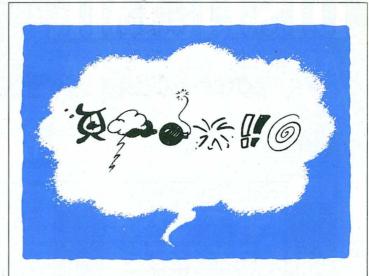

... si vous avez tout essayé... connectez-vous sur le

Le serveur minitel d'Electronique Radio Plans

Vous pourrez:

télécharger les fichiers free-ware du B.B.S. Philips: assembleurs, fichiers pour 12C, RC5, fichiers d'application pour microcontrôleurs de la famille 8051 (C51, 52, C552, C751, 752...) et également tous les fichiers de la revue et notamment ceux du mois en cours

et maintenant les fichiers des circuits imprimés en EPS

trouver les composants «introuvables» en consultant notre carnet d'adresses

consulter et proposer vos petites annonces pour vendre ou acheter tout matériel électronique

rechercher un article déjà paru dans la liste des sommaires des numéros précédents

dialoguer grâce à la messagerie et ouvrir votre boîte aux lettres personnelle pour recevoir vos réponses


vous abonner à E.R.P. au moyen de votre carte bancaire ou par chèque et recevoir ainsi 12 numéros et le cadeau d'abonnement

SOLUTIONS POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Société I.S.I.T - ZI des POUMADERES - 32600 L'ISLE JOURDAIN - Tel: 62 07 29 54 - Fax: 62 07 29 53

DEVELOPPEMENT MICROCONTROLEUR

EMULATEUR MULTIFAMILLE 8 OU 16/32 bits:

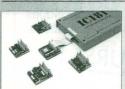

Modèle 8 bits:

Familles 68HC11, 8051, PIC16, 68705, 6809, 8085, Z80, Z180, Z182, HD647180, etc

Modèle 16/32 bits:

Familles: 80186/188, 68HC16,...

- Mémoire d'émulation: De 256Kb à 2 Mb, mapping 4K Commutation de banques, Protection contre l'écriture
- Contrôle de l'exécution: Point d'arrêt code ou accès périphériques, cmpt de passage, évaluation d'expression
- Trace temps réel: Buffeur 32K 64/96 bits, Qualification, déclench sur évènement, condition simple ou complexe
- Gestion projet: Liste des fichiers sources à compiler et des exécutables à charger, fonction MAKE/ BUILD
- Environnement de développement: Multifenêtré de type TURBO VISION BORLAND: Edition, Assemblage, Compilation, Edition de liens, Remontée des erreurs
- Mise au point: Source Assembleur ou Langage évolué

EMULATEUR DEDIE 8 OU 16 bits:

Modèle pour 68HC11:

uPs: A/E/D, F1, Kx, L6, 711/811E2

- Modèle pour 80C51: µPs: C31/2, C51/2, C535/7, C515/7, C552, C451, C592, C152, C320,....
- Modèle pour 80C196 KB/KC: Mém 256K, Environnement intégré

SIMULATEUR MEMOIRE:

- Modèle 8 bits:
 - De 64Kb à 4 Mb, RS232 à 115 Kbds
- Modèle 8 et 16 bits: De 64Kb à 16 Mb, Port imprimante

OUTILS LOGICIELS:

- Compilateur: Langage C ou PASCAL
- Assembleur: Dédié ou Universel
- Editeur de liens: 64K ou étendu
- Débogage: En Asm ou HLL, Simulé, Rom moniteur, couplé à un émulateur








DEVELOPPEMENT DSP



DSP 56001 DSP56002

D\$56116 DSP56156 TMS320Cxx

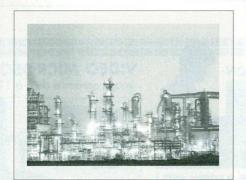- Logiciel: Asm, Compilateur C
- Simulateur / Débogueur: Asm/C
- Carte bus ISA/PC: Base de développement ou de coprocessing
- Emulateur: Tps réel, Débog HLL
- Module d'extension: A/D, D/A



INSTRUMENTATION / PC

ANALYSE LOGIQUE 16 à 64 Cnx:

- Horloge: 80, 100, 200Mhz + Ext
- Mémoire: 2k à 16K suivt modèle
- Déclenchement: 1 à 4 mots. combinaison logique ET / OU / IF
- Affichage: Etat, Timing, DésAsm

SCOPE NUMERIQUE 1à 8 Voies:

- Horloge: 10, 20, 40, 100 Mhz
- Mémoire: 4K à 2Mb suivt modèle
- Déclenchement: Sur front, delta fréqce, rapport cycl, rise/fall time
- OS: Dos ou Wind, Affich multifen

CONTROLE ET REGULATION



PC INDUSTRIEL:

- Chassis rackable: 19", 3 à 21slots, Support Zif: 32 pins drivers en DIL
- Carte processeur: Du 286 > Pentium
- Module PC104: Proc + Divers I/O
- ROM/RAM disk: 1/2 unités, 1.2 Mb



- Analogique: 12,14,16b, 30 à 300Khz Support Zif: 48 pins drivers en DIL
- Digitale: 24 à 144 bits, optos, relais Plus 1500 composants supportés:
- Watchdog: ->1h50,Gest température
- Horloge: Radio Synch France Inter
- Gestion moteur: Pas à pas, DC Module conditionneur: Dc/Ac/Opto
- Communication: 2 à 32 ports RS232

CARTE µP INDUSTRIELLE:

- Coprocesseur bus PC: A base de 8051,80166,68HC16, zône pastillée
- Base d'application: A partir des familles 8051, 80196, 80166, 68HC11, 68HC16, 68332 et de leurs dérivés Ports Analogique, Digital, RS232/485

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL

COMMUNICATION PORT SERIE:

- Ecran cathod ou LCD, Clavier intégré
 Supporte: E/EPROM, Flash EPROM, GAL, Microcontrôleurs familles 8051, 68HC11, 68705, PIC16, Z86.
 - Divers: Simulation mémoire, Reset µP



COMMUNICATION PORT PRINTER:

- E/EPROM, PLD, PAL, PEEL, GAL MAPL, MAX, MACH, CPU, MPU
- Détection présence/sens composants



PC TRANSPORTABLE

CENTRALE D'ACQUISITION SUR PC:

- UC: 486 DX4 100 ou PENTIUM.
- Mémoire: 8 Mo DRAM ext à 32 Mo
- Ecran: LCD 10" Dual Scan ou TFT
- DD: 540 Mo / IDE FD: 3,5" & 5,1/4" Capacité: 7 slots ext, Alim 250 W



FORMATION PROFESSIONNELLE



Spécialisation en un an après BTS ou DUT électronique

- Technicien supérieur en systèmes hautes-fréquences (émetteurs - faisceaux hertziens - stations radio - TV)

- Technicien supérieur en avionique (systèmes de radio-navigation aérienne)

Admission promotion janvier 1996

Renseignements et inscriptions : E.S.E.A.

BP n°50 - AEROPORT - 62520 LE TOUQUET TÉL: 21.05.38.31 - FAX: 21.05.38.46

Attention l'E.S.E.A. s'implantera sur l'aéroport de Lille dès la rentrée d'octobre 1995



NOUVEAU SERVICE LECTEURS!

Nous sommes à votre disposition afin de vous faciliter la recherche des revendeurs pour les composants les plus spécifiques que nous pourrions mettre en œuvre dans nos réalisations.

SERVICE REVENDEURS*!

dater de ce numéro, nous offrons la possibilité à tous revendeurs de recevoir gratuitement sur simple demande, la nomenclature des composants que nous utiliserons dans le numéro suivant ainsi que les coordonnées du fournisseur, le cas échéant.

> N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes :

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Francine FIGHIERA

70, rue Compans - 75019 PARIS Tél. Ligne directe: (1) 44 84 84 91 Fax: (1) 42 41 89 40

Transformez votre traceur en phototraceur


COUNTY FROM AND MADE WHEN SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE SHARE WHEN WHEN SHARE SHARE



 Fini les plumes bouchées et l'encre qui sèche · Production d'un film échelle 1 de qualité avec une définition très contrastée, pistes et pastilles très noires . Sans chambre noire, utilisation en lumière ambiante · Utilisable avec n'importe quelle CAO . Aucune modification du matériel Précision et vitesse dépendant du traceur.

AUTO JET

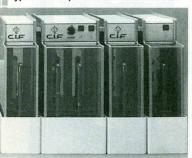Machine à graver en continu, double face, conçue et fabriquée par CIF Micro ou tradtionnel, faible ou forte épaisseur, elle satisfait le laboratoire le plus exigeant et convient aux prototypes et aux petites séries.





forte densité, délais court. L'autonomie totale de la CAO au double face trous métallisés. Circuit maxi : 220 x 420 mm. Le temps nécessaire à la métallisation est de 1 h 50 maximum, pour 1 seul circuit. Ce temps peut être réduit dans le cas de usieurs circuits métallisés simultanément.

Détalls de la procédure : • Bain de dégraissage 15 mm • Rinçage • Traitement de neutralisation 3 mm • Rinçage • Traitement au bain de palladium 15 mm • Rinçage • Bain de métallisation 40 à 60 mm • Rinçage

Maintenance : Un opérateur est formé en une journée. Les produits chimiques sont stockés à température ambiante et couverts. La capacité de la machine permet de réaliser environ 100 cartes Europe



Serrage sous vide entre une feuille de polyester gauffrée et une glace avec contrôle du vide à l'aide d'un vacuomètre Sélection simple ou double face - Allumage automatique par la minuterie coupe circuit - Minuterie électronque identique modèle CSV - Format utile : 300 x 400 mm -Equipement : 12 tubes 15 W - Puissance : 250 W - 220 V - 50 Hz - Dimensions : largeur : 520 mm - hauteur : 200 mm - profondeur : 590 mm - Poids : 28 kg

Gamme de 40 modéles pour tous les budgets

VIDEO MICROSCOPE image agrandie de 6 à 112 fois



MESUREZ L'IMPALPABLE!

Précision un point vidéo (1/600° de l'écran) Mesure précise et sans contact, contrôle dimention-nel, mesure des formes souples, adaptation sur bino-culaire. Configurations simples faciles à utiliser, impression instantanée (arrêt sur image mobile, mire numérique, inversion vidéo).

PADS - WORK 150



Logiciel de saisie de schéma, placement, routage 100 % tourne aussi bien sous DOS que sous WINDOWS.

Capacité 150 CI 14 broches (1500 connexions) ou 300 composants, 10 000 segments de pistes.

Principales caractéristiques :

architecture 32 bits • résolution inférieure au micron • visualisation rapide de la bibliothèque à l'écran • macro-commandes • changement de 'unité du système en cours de travail (inch ou millimètre) • bibliothèque incluant plus de 10 000 composants et 10 bibliothèques paramétrables (DOS et WINDOWS) par l'utilisateur

interface utilisateur avec structure hiérarchique simple des menus • formes quelconques de pastilles • gestion des zones de cuivre • centrage automatique des pistes sur les pastilles hors grille

TROUS METALLISES AVEC POLYMER CONDUCTEUR SOUDABLE (brevet mondial LPKF)

INES EN UNE!

Circuits imprimés

Gravure des circuits, perçage, détourage, gravure des faces avant, réalisation des films. Utilise les fichiers GERBER et HPGL de toutes les CAO.

ENCRES CONDUCTRICES

Au carbone, argen et cuivre :

méthode additive



distribution exclusive

GRACE Specialty



11 rue Charles Michels 92220 BAGNEUX Tél. : (1) 45 47 48 00 Fax : (1) 45 47 16 14

DEMANDE DE CATALOGUE RM6 GRATUIT

Etablissement:

Adresse:

Code postal:



14 Rue ABEL 75012 PARIS TEL:(1) 43 44 95 86

VPC:(1) 43 44 56 17 FAX:(1) 43 44 54 88

HORAIRES Du Lundi au Samedi inclus 10 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 19 H 00 METRO : Gare de Lyon

Vente par correspondance: Port: Les colis volumineux partent par transporteur.

PTTen recommandé: 38F si < 2Kg, de 2à5 Kg 50F, >5 Kg 75F Tarif: TEL

TRANSISTORS

	_
BC 547C	F
BC 550C	F
BC 557C	F
BC 560C	F
BDV 65B15,00	F
BD 1352,00	F
BD 140 2.00	F
BDX 66C - 67C20,00	F
BF 199 2,00	F
BF 245 4;60	F
BF 470 2,70	F
BF 9609,50	F
BF 9819,50	F
BFR 915,00	F
BFR 96s11,00	F
BS 1703,50	F
BU 208 D16,80	F
BUT 11 A:10,00	F
IRF Z 20 10,50	F
IRF 9630 29,00	F
IRF 63014,00	F
$IRF Z 34 = IRF Z 30 \dots 19,00$	F
2N 2219 A2.50	F
2N 2222A Plast0,70	F
2N 2222A Métal1,60	F
2N 2369 A2,80	F
2N 2905A2,35	F
2N 2907A Plast0,70	F
2N 2907A Métal1,60	F
2SJ 50 55,00	F

DIVERS

Epoxy prés 100 X 160....9,00 Condos céramiques......0,35

MODULES HYBRIDES MIPOT

Emission-Réception de datas 433,92 Mhz

Idéal pour la réalisation de télécommandes cod

FM FM433 Emetteur: 223 F 9600 Bds FM433 Récepteur: 480 F

1 8 C5,00 F tulipe...0,14 F/ point 50% 500 g 40,00 F

AM433 Emetteur: 145 F

AM433 Récepteur: 65 I

Promo: l'ensemble: 200 F

Connecteur pour

carte à puce. - Maxi 16 contacts + switch de détection (Cartes PTT, CB etc

39,00 F

SMARTCARD

90.00 E

insérée dans tous les lecteurs de cartes à puces: Vidéocrypt, Eurocrypt, CB etc. Une électronique intégrée personne l'interfaces.

205,00 F

5,00H 0,50 H 0,25 H

PONT 1,5 Ampère.. Résistances 1/4 W . 4,7 μF 63 V chimiq

N 4007 N 4148.

2400 Bds

FM

Très Grande Marque

NOUVEAU !!!

AFFICHEURS

1 ligne 16 caractères :

90,00 F 1 ligne 16 caractères rétroéclairé: 125,00 F 2 lignes 16 caractères:

Doc fournie.

NMC 9306 ou 9346

OrdonSecteurNoir:.....

FREQUENCEMETRE A 68705 P3 . RP 533

Fréquencemètre à affichage digital 10 digits LCD pouvant mesurer les fréquences jusqu' à 2,5 Ghz. Il comprend 2 entrées: - Une HF et une VHF/UHF. Possibilité d' utilisation autonome par l'adjonction d' une batterie 9V. Sortie RS 232 prévue sur le montage. Livré avec coffret et alimentation.

460.00 F TTC **DETECTEUR EJP**

De changement de tarif EDF

Pour les personnes ayant choisi une tarification EDF EJP, ce montage

leur signale la veille du jour de pointe à fort tarif permettant ainsi l' organisation du délestage des

appareils à forte consommation.

165,00 F TTC

PROGRAMMATEUR DE 68705 P3S

194,00 F TTC

avec le support à force d'insertion nulle

FX

LES KITS

PROGRAMMATEUR d' EPROM pour PC

Programmez de la 2716 à la 271001 Carte au format ISA pour bus PC Livrée avec 1 Support TEXTOOL extensible à 4, accessoires et SOFT.

690 F TTC NOUVEAU!! Version montée 970 F TTC

LECTEUR DE 68705 P3!!

Ce KIT permet la lecture d' un 68705 déja programmé, l' extraction du programme et la programmation d' une Eprom amme et la pr 2716 Master.

327,00 F TTC



TELETEXTE 95 Nouveau Très Hautes Performances

e etc..) Fo

Stockage immédiat en RAM de 256 pages extensibles *3 péritels à gestion intelligente et paramétrage par menu OSD.

*100% compatible C+, magnétoscope et démodulateur satellite.

*Module d'enregistrement sous titrage amélioré

Soustirage

*Interface d'export des données vers un PC + Soft

Kit CS 955 complet 990,00 F

Codeur PAL

Décrit dans ERP 567, ce

Decrit dans ERP 567, ce codeur PAL ou NTSC vous permet de créer un signal PAL ou NTSC d' excellente qualité à partir de signaux RVB + synchro. Applications multiples: - Adaptateur VGA- TV Envenirement thickeye

Enregistrement télétexte en couleur Jeux vidéo, etc......

145,00F TTC

Emetteur TV UHF Multistandards



Ce kit vous permet l' émi-ssion d' un signal vidéo de très haute qualité en UHI d' une puissance garantie

(Idéal pour l' utilisation

Le kit à été soigné à l' ex

Emetteur vidéo AM pour visu directe sur téléviseur en UHF.

440.00 F TTC

150 mW !!!

avec un magnétoscope ou une mini caméra vidéo.) Portée 100m à 500m.

> trème de facon à assurer une repro ductibilité totale. Fourni avec une

Le kit complet. charge fictive et une antenne à réaliser. Modules son L et B/G: Tel NOUVEAU !!! Version montée et réglée: 999,00 F

MODULE CAMERA VIDEO MINIATURE




895,00 F

MAXIM

MAX 712 ou 713: chargeur de batterie Cd ou NiMh T

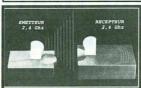EMETTEUR + RECEPTEUR VIDEO + AUDIO à 2,4 Ghz!!



RECEPTION SATELLITES.)

CARACTERISTIQUES TECHNIOUES.

Emetteur: Puissance 20 mW - Antenne directive. Alim 12V

Très haute technologie. Emission 2,4 Ghz à synthèse de fréquence. Modulation vidéo FM+ sous

porteuse audio 5,5 Mhz Entrée vidéo 1v /75 Ω

Récepteur: Tuner SHARP haute sensibilité à 2,4 Ghz piloté par PL - Sortie vidéo démodulée: $1 v /75 \Omega$, Sortie audio: $100 \text{ mV} / 600 \Omega$. - Antenne directive, Alimentation 12 V.

Portée de l'ensemble 300 m en champ libre. 30 m avec cloisons béton.

Alim 12V + 28.00 F

DEMANDEZ NOTRE LISTE DE PROMOTIONS

PROMO !! 867,00 F TTC Accélérez le port série de votre PC en remplacant le 82c 50 ou 82c 450 d' origine par le 16c 550 : ROTOR D' ANTENNE

Pour motoriser à moindre frais une parabole fixe, une antenne TV ou RadioAmateur.



Livré complet en coffret

Charge verticale: 45 Kg. Utilise un cable 3 conducteur Couple de rotation: 220 Kg.c

370,00 F TTC

DU MOIS (COMPOSANTS, HF, INFORMATIQUE, TRANSFOS

AJUSTABLES

.32,00 F .32,00 F .36,00 F

12 V 5VA: ... 24 V 5VA ...

Carbone 3/4 tour: Vou H tts valeurs ...0.90 I

- 2 lignes 16 caractères:	Transistors:
- Idem Rétroéclairé150,00 F	AT 42085(N BF 960 BF 981
MEMOIRES	BFR 90 BFR 91
RAM STATIQUE 128 K x 8 621000-10	BFR 96 2N 2369A 2N 3866(UH
8 K x 8 6264-70nS25,00 F	2N 4427(VH MRF 237: (VI CF 300 = NE2
RAM DYNAMIQUE	CLY 5.(1W d J 310 U 310
41 1000-70 (1M x1): 54,00 F 44 256- 70 (256 K x 4):54,00 F 41 256- 80 (256 K x 1): 17,00 F	Mélangeurs: SBL1 = MB 10 (RF/LO= IF/I
EPROM	TFM 150 : Sp
2/C04-2025,00 F	Résonnateurs 900 Mhz (Pou
27128-3	Ferrite pour se Relais 12V 1 à
27C1001-1252,00 F	Varicaps: OF 643.(UHF
27C1001-2049,00 F	DP 104 (Va

EEPROM

Linéaires:

Control of the Contro	Linean es.
Nf à 1 Ghz: 1,3 db)26,00 F	
9.50 F	MC 145152-2PLL // dual module 59,00 F
9,50 F	MC 3362 34,00 F
5,00 F	MAR 2 (0-2,6 Ghz G= 12 db P1= 5 dbm) 28,00 F
5,00 F	MAR 3 (0-2.5 Ghz G= 12 db P1= 10 dbm) 30,00 F
11,00 F	MAR 6 (0-1 Ghz G= 18,5 db P1= 2 dbm) 29,00 F
2,80 F	MAR 7 (0-2 Ghz G= 13 db P1= 5.5 dbm) 35,00 F
HF 1W 28 V) 18,00 F	MAR 8 (0- 2 Ghz G= 25 db P1= 13 dbm) 42,00 F
HF 1W 12.5 V) 12.00 F	MAV 11 (0-1 Ghz G=12 db P1= 17,5 dbm) 30,00-F
VHF 4 W 12,5 V)52,00 F	MSA 0404Ε/S 50 Ω G 10 db 44,00 F
E25139 (CMS) 12,00 F de 0,1 à 2,5 Ghz)120,00 F	VNA 25 (0,4-3 Ghz G= 18db P1= 18,5 dbm) TEL
6,00 F	MB 506Prédiviseur 2,5 GHz 39,00 F
	MB 501 Prediv Double module 1,2 Ghz 18,00 F
10,001	NE 602 18,00 F
108 = S2: Spécifications	NE 605 55,00 F
7/LO = 500 Mhz 75,00 F	μPC 1678G = 1677 (23 db 0,1 à 1,9 Ghz) 60,00 F
pécifications (RF/LO 2 Ghz	Modems:
z) 600,00 F	AM 7910 = EF 7910 90,00 F
rs barreau céramique:	TCM 3105 N 84,00 F
ur scanner ERP) 60,00 F	Filtres:
self choc (MPK) UHF: 1,80 F	TOKO: nombreuses valeurs ex:
à 900 Mhz 10W: 38,00 F	LMCS 4102(455 Khz) 13,00 F
	Quartz 10,245 Mhz:
F 2,2 à 17 pF) 4,00 F	Selfs miniatures fixes:
aricap vhf double) 4,50 F	CFU 455 E (Bp 7.5 Khz à -6 db) 12,00 F
(HE 2.2 \ 12 - E) 4.00 E	SEE 10.7 Mbz: 3.00 F

PLL FUJITSU Série: MB 1504: + prédiviseur 520 Mhz interne: 52,00 F Mhz interne: 52,00 F MB 1507: + prédiviseur 2 Ghz interne: 82,00 F PLL PLESSEY SP 5070 F: PLL, fixe: F out= 256 * F ref (Quartz). Plage de 200 à 2,4 Ghz: .. 108,00 F

Discri vidéo FM PLESSEY SL 1454: (70 à 150 mhz) 64,00 F SL 1455: (300 à 700 m) 75,00 F NE 568: (40 à 150 mhz) 50,00 F FOS: 130 Mhz50,00 F VCO miniatures hautes performances: 1 octave et

performances: 1 octave of P out > 7 dbm. ex: POS 200: 100 à 200 Mhz POS 300: 150 à 300 Mhz 235,00 F 235,00 POS 535: 300 à 535 Mhz. POS 765: 485 à 765 Mhz. Disponibilité et prix: TEL

LINEAIRES

AD 7541 AK 12 bits 100 nS 91,00 F AD 7237 Double DA 12 Bits 220,00 F
AD 7237 Double DA 12 Bits 220,00 F
AD 558 90,00 F
CD 40534,50 F
CD 40602,50 F
CD 40662,00 F
MC 14882,50 F
MC 14892,50 F
MC 1496 6,00 F
MC145437,00 F
MC1455312,00F
MAX 232
MM 53200 : .(= UM 3750) 35,00 F
LM 35 CZ capteur T° 43,00 F
LF 353
LM324
LM 33610,00 F
LM 386 11,50 F
LM 723
LN 1456
LM 1881
NE 555
NE 575 Compresseur Expanseur 28,00 F
NE 5674,00 F
NE 5532
OP 27 GP
PCF 8574 40,00 F
PCD 8584
SAA 1101
SL 486
TDA 151027,00 F
TDA 2595
TDA 3048 19,00 F
TDA 5850 21,00 F
TDA 2004 21,00 F
TDA 2005 24.50 F
TDA 850145.00 F
TL 431 4.50 F
ICM 7555 12,00 F
U 2400 25,00 F
UVC 3130 200,00 F
TEA 511413,00 F
ISD 1016 AP
ISD 2560 215,00 F
ICL 7106 49,00 F
ICL $7660 = MAX 660 12.00 F$
XR 2206
UPC 1678 G = 167760,00 F
MAX 038150.00 F
FX 118: (Crypteur vocal) 70,00 F
Carte E/S Série en Kit

Carte E/S Série en Kit

16 Entrées logiques ou analogiques. et/ ou 16 sorties logiques.
2 Entrées/ Sorties logiques.
5 Connection au port série de votre PC
Commande à partir de tout langage ou d' un logiciel de communications
Utilisations nombreuses: mesure, alarmes, pilotage d' automates etc...
5 Disquette démo et tests fournie.

Promo: 450,00 F

PROMO!! 500 mA 28 F ALIMENTATIONS Par 10: 27 F Nouveau modéle haute qualité agrée CEE

μCONTROLE	EURS
80C32	59,00F
80c 552	99,00 F
8052 AH-basic V 1,1	189,00 F
8250	35,00 F
8255	
ST 62T20 OTP	70,00 F
ST 62T25 OTP	70,00 F
ST 62E25 Eprom	160,00 F
PIC 16C57-04	58,00 F
PIC 16C84 Dip	90,00 F
87C51 Eprom eff	180,00 F
68705 P3S	47,00 F
PAL 16 L8 BCN:	11,00 F
CAL 16 V8:	13 00 E

	QUARIZ	
,2768	Mhz	3,90 F
.000	Mhz	3,90 F
.000	Mhz	9,00 F
0.24	Mhz	9,00 F
0,245	Mhz	9,00 F
FE 10	,7 Mhz	3,00 F
CFU 4	55 Khz	12.00 F
	DEGLIE LERENDO	

REGULATEURS LM 317 T ...7,00 F

M 337 T	15,00 F
805 CSP	4,00 I
808 CSP	
812 CSP	
8L05	3,50 F
8L08	3,50 I
8L12	3,50 I
BOITIE	RS

		450			-				
30	Plas	tique	(1	70	X	120	X	40):
?u:							20,	00	F
210 F	M	Plastic	que	:(2	20	X 1	40	X4	4)
Pu:							30,	00	F
3A 4:							18,	00	F
30:	idem	D 30					. 9.	00	F
Pro	mo	DTI	MF	7:5	SSI	202	2 P	+	

encodeur 5089: 50,00 F

Offres valables dans la limite des des stocks disponibles. Tarif valable du 01-10 -95 au s compétitifs. 31-10-1995




ERMES

COMPOSANTS ELECTRONIQUES en POCHETTES

NB	FAMILLE	CONTENU	PRIX TTC
25	Ampoules	E10, BA9S, LUCIOLE, ETC DE 3 A 24V	30,00
50	Circuits intégrés 4000	DIVERSES REFERENCES DANS LA SERIE COURANTE	50,00
50	Circuits intégrés 74LS	DIVERSES REFERENCES DANS LA SERIE COURANTE	50,00
25	Circuits intégrés linéaires	NE 555, LM 741, LM 324, LM 339, ETC	50,00
10	Commutateurs DIP SWITCH	DE 2 A 10 CONTACTS	30,00
30	Condensateurs ajustables	VALEURS DIVERSES CERAMIQUES ET PLASTIQUES	30,00
100	Condensateurs céramiques	PAS DE 2,54 ET 5,08 - VALEURS DIVERSES DE 1 pF A 10 nF	30,00
100	0 Condensateurs chimiques AXIAL, RADIAL, 10 A 63V DE 1μF A 4700 μF		45,00
50	Condensateurs LCC pas de 5,08 mm	VALEURS DIVERSES DE 1 nF A 1 μF	30,00
50	Condensateurs tantales gouttes	DE 6,3V A 35V - VALEURS DIVERSES DE 0,1 µF A 33 µF	30,00
100	Diodes zener	VALEURS ET WATTAGES DIVERS	30,00
100	Condensateurs multicouches axiaux	VALEUR 100 nF	30,00
100	Condensateurs multicouches radiaux	VALEUR 100 nF	30,00
50	Condensateurs plastiques axiaux	DE 63V A 400V DE 1 nF A 1 μF	30,00
100	Condensateurs plastiques radiaux	DE 63V A 400V DE 1 nF A 1 μF	30,00
100	Diodes LED diverses	RECTANGULAIRES, TRIANGULAIRES, RONDES, PLATES	40,00
100	Diodes LED rouges	DIAMETRE 3 mm	40,00

NB	FAMILLE	FAMILLE CONTENU	
50	Fusibles verre	TAILLE T20 T32 - VALEURS DIVERSES, LENTS, RAPIDES	30,00
20	Potentiomètres ajustables 10 tours	VALEURS DIVERSES	30,00
0	Potentiomètres ajustables 15-20 tours	VALEURS DIVERSES	30,00
50	Potentiomètres ajustables carbone	MINIATURES - VALEURS DIVERSES DE 10Ω A 1 M Ω	30,00
0	Potentiomètres ajustables cermet	MINIATURES - VALEURS DIVERSES DE 10Ω A 1 $M\Omega$	40,00
0	Potentiomètres rectilignes	POT LIN, LOG, SIMPLE, DOUBLE, TAILLES DIVERSES	30,00
20	Potentiomètres rotatifs	POT LIN, LOG, SIMPLE, DOUBLE, AXES DIAMETRES DIVERS	30,00
5	Quartz	FREQUENCES DIVERSES BOITIERS HC 6, HC 18	
0	Relais	DIVERS DE 5 A 48V	30,00
0	Réseaux de résistances	BOITIERS SIL ET DIL VALEURS ET BROCHAGES DIVERS	30,00
00	Résistances 1% par 200	$1/4~W~1/2~W$ - Valeurs Diverses De 1Ω A 100 $K\Omega$	30,00
00	Résistances 5% par 1000	1/8 W 1/4 W 1/2 W - VALEURS DIVERSES DE 1 Ω A 1 M Ω	50,00
5	Selfs	AXIALES ET RADIALES - VALEURS DIVERSES DE 1 mH A 10 mH	30,00
00	Supports double lyre	DE 6 BROCHES A 40 BROCHES	30,00
00	Transistors BC	BOITIERS PLASTIQUES TO 92 : BC 237, BC 557, BC 558 ETC	30,00
0	Transistors BF BOITIERS PLASTIQUES TO 92 : BF 422, BF 255 ETC		30,00
5	Inters et voyants	INTERRUPTEURS ET VOYANTS DIVERS	30.00

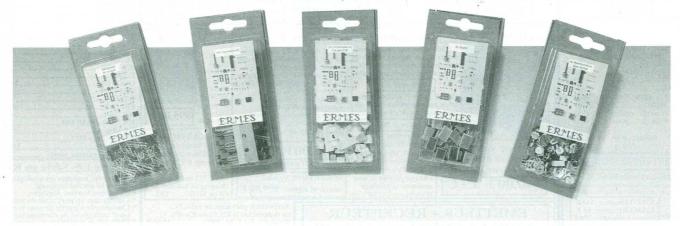

LES REVENDEURS DANS VOTRE DEPARTEMENT

DEP	NOM	ADRESSE	VILLE	TÉL.
02	TELE VIDEO INFORMATIQUE	78, av. de Compiègne	SOISSONS	23 53 63 80
06	COMPOSANTS DIFFUSION JEAMCO	12, rue Tonduti de L'Escarene	NICE	93 85 83 78
12	EDS ELECTRONIQUE	30, rue Béteille	RODEZ	65 68 38 29
13	COM ELECTRONIQUE	85, rue Liandier	MARSEILLE	91 78 34 94
13	DIE BANK ELECTRONIQUE	25, boulevard Carnot	GARDANNE	45 58 38 65
13	SERVICE ELECTRONIQUE	5, rue Simian Jauffrey	MIRAMAS	90 50 01 52
14	ETABLISSEMENT FRANÇOIS	4 bis, rue Duhamel	LISIEUX	31 31 67 71
15	Bricolage Modélisme Electronique	8 bis, rue du Buis	AURILLAC	71 48 12 82
19	CORREZE ELECTRONIQUE	7, rue du Docteur Valette	TULLE	55 26 50 44
21	DIJON COMPOSANTS	48, rue du Faubourg Raines	DIJON	80 42 05 04
24	ETS POMMAREL	14, place Doublet	BERGERAC	53 57 02 65
26	CHEYNIS ELECTRONIQUE	4, les résidences du Parc	MONTELIMAR	75 01 39 03
30	COMPO ELECTRONIQUE	136, route d'Avignon	NIMES	66 26 00 08
31	BRICO-PRO-TELE 31	2, rue des Tamaris "Les Vergés'	ROQUES-SUR-GARONNE	61 72 43 38
34	ELECTRONIQUE DIFFUSION	155, boulevard L. Blanc	LUNEL	67 83 26 90
34	JF ELECTRONIQUE	7, rue de l'Amiral Courbet	BEZIERS	67 35 26 47
36	FLOTEC	44, rue Grande	CHATEAUROUX	54 27 69 18
36	CIEC 36	1, rue Paul Louis Courier	CHATEAUROUX	54 22 80 07
37	RADIO SON	5, place des Halles	TOURS	47 38 23 23
38	ELECTRON BAYARD	11 bis, rue Cornellie Jemond	GRENOBLE	76 54 23 58
42	RADIO SIM	18, place Jacquard	ST-ETIENNE	77 32 74 62
44	E 44 ELECTRONIQUE	92, quai de la Fosse	NANTES	40 73 53 75
45	TANDELEC	48, rue Jean Jaurès	MONTARGIS	38 85 74 14
59	SJF COMPOSANTS	5, rue Cantimpré	CAMBRAI	27 78 23 22
59	ELECTRONIQUE DIFFUSION	15, rue de Rome	ROUBAIX	20 70 23 42

DEP	NOM	ADRESSE	VILLE	TÉL.
59	ELECTRONIQUE DIFFUSION	16, rue de la Croix d'Or	DOUAI	27 87 70 71
59	ELECTRONIQUE DIFFUSION	19, rue du docteur Lemaire	DUNKERQUE	28 66 60 90
59	ELECTRONIQUE DIFFUSION	234, rue des Postes	LILLE	20 30 97 96
59	ELECTRONIQUE DIFFUSION	39, av. de St-Amand	VALENCIENNES	27 30 97 71
62	VF ELECTRONIC	166, bd Victor Hugo	CALAIS	21 96 11 31
62	ELECTRONIQUE DIFFUSION	50, avenue Lobbedez	ARRAS	21 71 18 81
63	ATOLL	37, rue des Jacobins	CLERMONT FERRAND	73 91 86 92
63	ELECTRON SHOP	20, avenue de la République	CLERMONT FERRAND	73 91 12 89
67	CB CENTER	12, Grande Rue	HAGENEAU	88 93 20 08
69	ELECTRONIQUE DIFFUSION	45, rue Maryse Bastié	LYON	78 76 90 91
69	LRC ELECTRONICS	88, quai Pierre Scize	LYON	78 39 69 69
69	ESPACE AUTO	122 bis, av. Jules Guesde	VENISSIEUX	78 00 26 46
72	DIFFELEC	112 bis, rue Voltaire	LE MANS	43 24 36 70
73	AUDIO ELECTRONIQUE	106, rue d'Italie	CHAMBERY	79 85 02 63
75	SOCIETE R A M	131, bd Diderot	PARIS	(1) 43 07 62 45
76	RADIO COMPTOIR	61, rue Ganterie	ROUEN	35 71 41 73
76	SONOKIT ELECTRONIQUE	74, rue Victor Hugo	LE HAVRE	35 43 33 60
78	SONEL DIFFUSION	Z.A. Lesculs Baillets		
		10, allée du Point du Jour	CONFLANS STE HONORINE	39 19 91 79
80	COMPO DIF	249, route de Rouen	AMIENS	22 45 22 92
83	AZUR ELECTRONIQUE	280, bd Maréchal Joffre	TOULON	94 03 67 60
89	SENS ELECTRONIQUE	Galerie March. Carrefour	. %	
		Route de Maillot	SENS	86 65 68 07
92	ELECTRONIQUE DIFFUSION	43, rue Victor Hugo	MALAKOFF	(1) 46 57 68 33
BEL	1. ELECTRONIQUE de Boiserie	119/121, rue de Zwevegem	COURTRAI (Belgique)	19 56 21 59 83

CERTAINS DE NOS REVENDEURS AYANT DES CHARGES SUPPLEMENTAIRES (FRAIS DE DOUAINE, FRAIS DE PORT, ETC.)
PEUVENT ETRE AMENES A APPLIQUER DES PRIX LEGEREMENT SUPERIEURS A CEUX ANNONCES DANS CETTE PUBLICITE.
RECHERCHONS REVENDEURS CONSULTEZ-NOUS.

CEN 472 RUE DU BLANC SEAU 59200 TOURCOING FAX 20 36 94 01 IMPORT EXPORT VENTE EXCLUSIVE AUX REVENDEURS ET INDUSTRIES

COMMANDE DE **MOTEUR À COURANT CONTINU POUR CIBLE** MOUVANTE

Le petit montage que nous proposons

ici est en mesure de piloter un moteur

à courant continu asservi ou non à

deux butées de fin de course.

Destiné à l'origine à commander une

cible mouvante (tir au pistolet), il est

capable d'offrir jusqu'à 32 forces de

jeux pour des «parties» pouvant durer

chacune jusqu'à 4 minutes 30 secondes.

Les solutions retenues sont simples, évolutives, et peu coûteuses afin que

chacun puisse les adapter à des applications personnelles très diverses.

'est en récupérant un mécanisme d'imprimante 7 aiguilles grand chariot, que l'idée nous est venue de le transformer en «animateur» de cible. Il n'est pas question de livrer ici toutes les conditions de sécurité liées à une telle utilisation. Une suggestion toutefois : des cartons remplis de vieux journaux (ou des publicités qui encombrent nos boîtes à lettres) s'avèrent d'excellents amortisseurs, idem pour les vieux tapis de sport. Bien entendu le port de lunettes de protection reste obligatoire!

SCHÉMA

La figure 1 montre le schéma de la carte proposée. Malgré une apparente complexité, il est d'une grande simplicité comme nous allons le démontrer. Partant d'un moteur à courant continu (12V) affecté au déplacement du chariot et de deux microswitches témoignant des positions extrêmes, on

concoit - pour que les jeux soient intéressants et variés - qu'il faut prévoir :

1 / deux commandes d'inversion de sens du moteur = la première automatiquement liée aux impulsions des butées, la seconde commandable soit par l'utilisateur soit par un automatisme pseudo aléatoire.

2 / plusieurs vitesses de déplacement du chariot. Dans notre cas elles sont au nombre de 5. Plein pot, rapide, lente (ces deux dernières étant ajustables) et deux arrêts : le premier avec une légère tension (frein) et le second pour un moteur totalement désalimenté donc

3 / des commandes mises à la disposition de l'utilisateur les plus simples possibles mais capables toutefois de s'adapter à tous les cas de figures. Nous avons opté pour un poussoir START, un autre de STOP, une clé de PAUSE et une sélection de jeu par roue(s) codeuse(s). Le STOP effectuera une RAZ du jeu alors que la pause permettra d'interrompre le cycle programmé (arme enrayée par exemple) puis de relancer le cycle quand tout est

rentré dans l'ordre. 4 / une mise en EPROM de divers jeux

pouvant être programmés comme des «forces». C'est sans doute la tâche la plus délicate de cette réalisation, non pas par la complexité de programmation mais par le choix des séquences afin que les jeu soient «raisonnables»! 5 / enfin donner à chacun la possibilité de moduler le temps d'un jeu et ce en toute simplicité : le jeu 1 pourra faire 2'30, le jeux 4 3'15, etc. Pour ce faire, une petite astuce de conception a été appliquée avec succès, et pourra rendre de grands services dans de nombreuses autres études.

Maintenant que les conditions à remplir sont connues, le schéma s'explique simplement.

Les deux microswitches de fin de course sont identifiés I1 et I2.

Sur notre mécanisme (PHILIPS), ces derniers sont montés sur le chariot et c'est un peu dommage car il faut véhi-



575 / 11


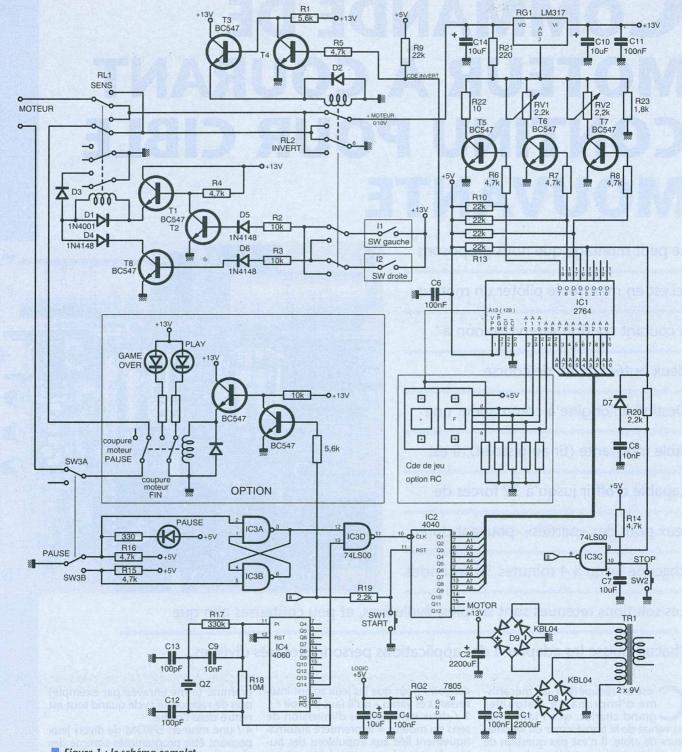


Figure 1 : le schéma complet.

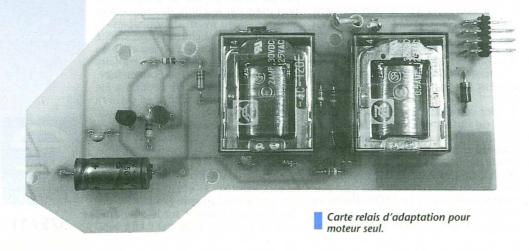

culer 3 fils supplémentaires à cette partie mouvante, alors qu'il serait plus simple de mettre les butées sur le chariot et les switches en fixe : seuls les 2 fils du moteur nécessiteraient alors un

guidage. Par ailleurs, le montage est adaptable très aisément à un ensemble uniquement tournant (sans butées) comme par exemple un système d'arrosage automatique : il suffirait de supprimer T1,T2,T8, RL1 et les quelques composants associés, tout en gardant la possibilité d'inversion de sens de rotation, de vitesses, etc.

Cette section (T1.RL1) n'est autre qu'un petit montage déjà décrit en 1991 et appelé MEMO, capable de mémoriser l'état d'un relais au moyen de commandes impulsionnelles.

Pour piloter volontairement une inversion de sens, il fallait - outre inverser la polarité du moteur - permuter les butées I1/I2.

Un autre relais 4 inverseurs (RL2) s'est avéré parfait pour effectuer simplement cette tâche.

A ce stade, un tel petit électro-mécanisme n'attend plus qu'une commande d'inversion de sens et une tension moteur pour gérer ce dernier à volonté

L'inversion est assurée grâce à T3/T4 (Q4 de l'EPROM IC1), et la tension réglable au moyen de RG1 (LM317) ajusté par T5 à T7 (Q5 à 7) de IC1. Quand ces trois bits sont à 0, R23 livre seule une tension maxi au moteur. Si un 1 est présent en Q5 ou Q6, la tension est ajustable par à RV2 ou RV1 (vitesse rapide ou lente). Si un 1 est fourni par Q7, T5 sera en mesure de produire une tension de frein moteur (< 2V) et de figer la « cible « en un point donné.

Nous reviendrons sur ce cas particulier, car si on accepte une base de temps EPROM à la 1/2 seconde (notre proposition), rien n'interdira une VRAIE stabilisation électrique de la cible par inversions programmées de Q4/IC1.

Ceci étant conforme à une part de notre cahier des charges, il restait néanmoins à «envelopper» l'étude afin de lui offrir une vie «automatique».

En effet, les lecteurs attentifs auront compris que les données de IC1 sont des COMMANDES accessibles directement MÊME si I1 et I2 sont actifs. Un simple dip-switches 5 points (commun au 0V) engagé en lieu et place des data Q3 et Q7 peut tout piloter. On pourra d'ailleurs tester cette section en engageant directement le dip dans le support d'IC1 (broches alignées).

Tout le reste du montage n'est que confort :

IC4 et son quartz horloger offrent une base de temps stable à peu de frais, et la sortie Q14 de IC4 (1/2 s) peut activer IC2 si la logique de PAUSE n'est pas demandée (cf IC3a/b/d). Dans ce cas, c'est START ou STOP qui accepteront ou non (en dé-synchro) l'incrément de IC2; donc le déroulement des séquences enregistrées dans IC1.

L'absence de synchro n'est pas un problème avec une base de temps à la 1/2 s.

Tout se mord la queue il est vrai dans cette section logique, mais on peut en profiter pleinement et très simplement.

Imaginons un START appuyé, donc en dé-synchro pendant au moins 1/2 seconde. IC2 incrémente alors dans une zone d'adresses et pour un temps donné, liés à la combinaison A9/ A12 de IC1 choisie préalablement (jeu). Les données dans l'EPROM IC1 respectent le déroulement du jeu engagé sauf si PAUSE suspend les incréments d'horloge à IC2. Si PAUSE est libéré, on continue le cycle choisi par les roues codeuses, à condition bien sûr qu'on n'ait pas appuyé par inadvertance sur STOP, ce qui correspondrait à une RAZ. La longueur du cycle est déterminée par un MOT «FIN» délivré par l'EPROM: si


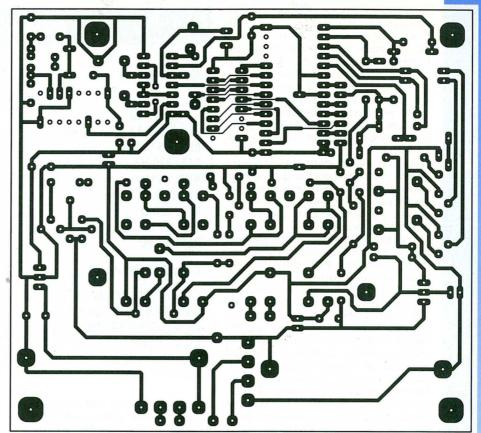


Figure 2 : la carte de commande en simple face.

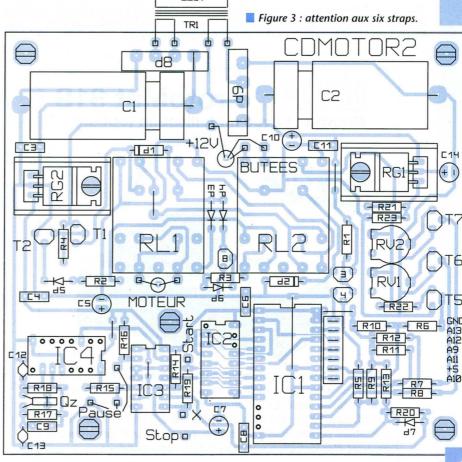

Q3 bascule à 0, un STOP de fin de cycle est reconnu qui - grâce à IC3C - pourra être associé à une coupure moteur : le repère X peut obéir soit au mot STOP, soit à l'init C7, soit à l'état de Q3.

La souplesse du système est grande :

pour une autre application qu'un jeu de tir, on pourrait par exemple relier jusqu'à Q10 et Q12 de IC2 à A9..A11 de IC1, ce qui permettrait d'obtenir des cycles supérieurs à 30 minutes; A12 et A13 (128) en offrant 4 différents.

Nous avons proposé une sélection de



jeu à roues codeuses pouvant offrir 32 niveaux par association d'une roue hexa et d'une roue +/- si une 27128 est implantée. Sur la maquette photographiée, l'auteur s'était contenté de 8 niveaux, mais c'est un peu «court».

En effet, comme nous l'avons dit, le plus délicat est bien de définir sérieusement et raisonnablement les séquences de chaque jeu. Avec 16 ou 32 il sera évident qu'un tri s'effectuera de lui-même.

Nous conseillons donc un petit inter pour A13 (moins coûteux qu'une roue codeuse) car quand 16 jeux seront acceptés par tous comme de forces correctes, il y aura déjà de quoi passer d'agréables moments.

Les options externes à la carte (témoin de pause et coupure moteur) sont vivement conseillées. Pour cette dernière nous avons proposé deux LEDs PLAY/GAME OVER, mais la commande par relais pourra très bien alimenter en 12V les ampoules de poussoirs lumineux. Les caractéristiques de TR1 (2 fois 9V) seront à adapter essentiellement à la consommation moteur + éventuel éclairage. La séparation des alims permettrait d'ailleurs de piloter des moteurs de tensions et puissances diverses en choisissant au besoin des relais et des transistors plus «costauds», voire un autre boîtier pour RG1.

Les clés

Si on admet RV1 ajustable de la vitesse lente et RV2 pour «rapide», les mots à inscrire en EPROM sont les suivants :

NOMENCLATURE

Résistances :

R1 : 5,6 k Ω R2, R3 : 10 k Ω

R4 à R8, R14 à R16 : 4,7 kΩ

R9 à R13 : 22 kΩ R17 : 330 kΩ R18 : 10 MΩ R19, R20 : 2,2 kΩ R21 : 220 Ω

R22: 10Ω

R23: 1,8 kΩ

Condensateurs:

C1, C2 : 2200 μF 25V C3, C4, C6, C11 : 100 nF C5, C7, C10, C14 : 10 μF 63V

C8, C9: 10 nF C12, C13: 100 pF

Ajustables:

RV1, RV2: 2,2 k Ω

Semiconducteurs:

D1, D2 : 1N4001 D3 à D7 : 1N4148 D8, D9 : KBL04

IC1: EPROM TIR (2764 ou 128)

IC2: 4040 IC3: 74LS00 IC4: 4060

RG1 : LM317 + radiateur RG2 : 7805 + radiateur T1 à T7 : BC547

Divers:

TR1: transfo 2 fois 9V, puissance à

définir (cf texte)

Visserie 3mm, supports ICs, cosses et

switches (cf texte)

Départ et FIN = F7, lent = 3F, rapide = 5F, lent réverse = 2F, rapide réverse = 4F, arrêt en tension = FF, arrêt en tension réverse = EF, pleine vitesse = 1F, idem réverse = 0F.

On constate que si d'aventure on souhaitait un arrêt sans tension en cours de cycle, il suffirait de dérouter T5 vers l'option coupure moteur. Toutefois, un frein par faible tension est dans notre cas très intéressant : on peut faire du «stationnaire» en programmant alternativement FF-EF.

RÉALISATION

La carte définitive (27128) est proposée **figure 2**. Six straps ont été nécessaires et trois sont particulièrement à placer en premier : sous RL1, sous IC1 et sous IC3!

Le connecteur de jeux, placé à droite de IC1, est repéré sous T5 : les adresses A9 à A13 sont disponibles ainsi que +5V et GND.

Pour la mise en route, nous conseillons de tester déjà la partie électro-mécanique au moyen du dip switches précédemment cité.

Bien entendu, suivant le sens de déplacement du chariot, il faudra peut-être inverser les fils du moteur si les butées s'avèrent contraires.

Ensuite, il faudra charger une EPROM. Nous proposons sur le 3615 ERP, huit « jeux » pour essayer (TIR. S1F, directement compatible ART). Les séquences proposées sont limitées à 2'30", et afin d'éviter toute tricherie, un balayage à grande vitesse précède le mot FIN...

CONCLUSION


Ce petit montage simple et peu coûteux est en mesure de s'adapter à de nombreuses applications. Si vous avez un ami passionné de trains électriques, avec la complicité de son épouse il sera possible de lui faire douter de son installation pilotée par ordinateur : stationnaire sur un passage à niveau ouvert, marche arrière dès l'entrée en gare, etc.!

Bref, amusons-nous un peu en toute sécurité, sans rien casser...

Bon été.

ProtoMat 91S

Nouveau : avec métallisation (option)

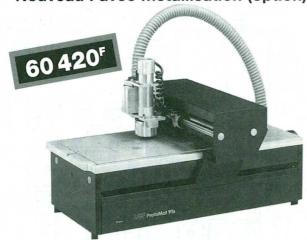


Fabrication flexible de prototypes dans votre laboratoire - gravure précise, perçage, métallisation par Dispenser - et voilà la platine prête. Le logiciel CircuitCam Basis avec BoardMaster est l'interface à 100% vers tous les systèmes CAO. LPKF fraiseusesperceuses sont faciles à piloter, respectent l'environnement et peuvent être installées sur chaque table de laboratoire.

Voulez-vous en savoir plus ?

Copiez cette annonce et envoyez un fac-similé à : **20 51 56 82** (téléphone : 20 63 73 76)

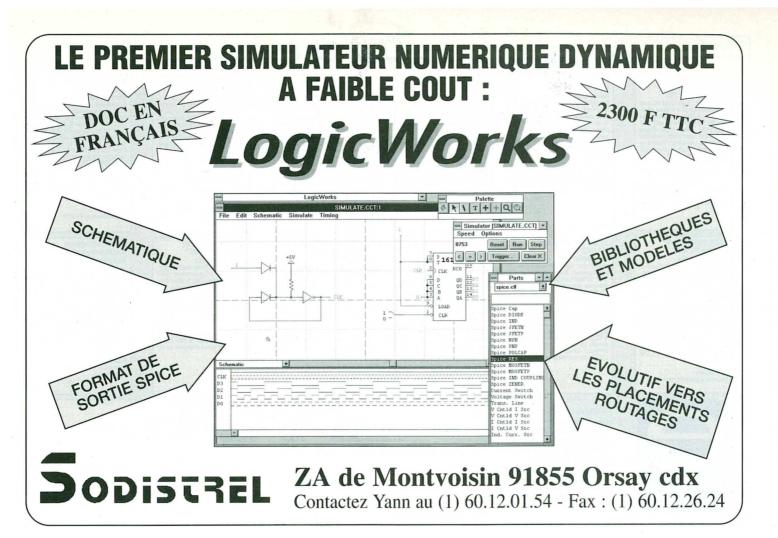LPKF SARL - ZA du Pré-Catalan - Centre Ergonord rue Edmond-Delessalle, F-59110 La Madeleine







PACK'ELECTRONIQUE A DÉVELOPPÉ DE NOUVEAUX SERVICES QUI VOUS APPORTENT UNE ACK ELECTRONIOUE® PLUS GRANDE SOUPLESSE:

LA MISE SOUS BLISTERS DE NOS PRODUITS SÉLECTIONNÉS PAR VALEUR

TÉL.: (1) 46 28 00 70 - FAX: (1) 46 28 02 03

Commandez ces produits chez votre revendeur habituel




Plaque d'essai de 740 à 3 260 pts



Coffret d'outillages standard ou sur mesure



Soudage

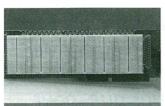

Plaque d'essai pour PC Accessoires pour plaque d'essai



Pinces Test pour CI





Multimètre Outillage

COMMANDEZ DES AUJOURD'HUI LE CD ROM SGS THOMSON COMPRENANT TOUT LEUR DATA BOOK

DISTRIBUTEURS: 1000 VOLTS Tél.: (1) 46 28 28 55 - QUARTZ VOLTS AMPERE tél.: (1) 41 13 65 65 - MACTRONIC Tél.: (1) 34 48 84 00 - TW MICRONICS (YOUNDE-CAMEROUN) Tél.: 31 67 35 - NOUVELLE TECHNOLOGIE (SENEGAL) Tél.: 25 44 28 - TERAL Tél.: (1) 43 07 87 74

Liste des anciens numéros disponibles 24 F le nº franco de port

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
Octobre 1994 n° 563
As sommaire: Carte Quad 12C pour
PC. Postitionneur pour artierne satellte. Interface 32' sorties pot-i-soletpour PC. Limiteur et filtre actif deux
voies audio. Capteur photometirque
a 68 705 P3. Les regles d'étude et de
routage en HC. Voulls de dévelopement DASP2/3 pour DSP Texas. Les
convertisseurs d'énergie à découpage. L'oscilloscope numérique Notebook VC-5430 Hitach. Le système
modulaire impack de Sidena. ClâO; le
DAO des circults imprimés -premier
prix-. Montreux: 2" symposium radio.
La gestion des dates sur microcontrôleur, etc.

ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
Avril 1995 nº 569
Au sommaire : Deux correcteurs de
facteur de puissance. Un 421 électronique avec Abel. Interface PCLPT2C multimaster. Chien de garde pour
68705. Thermostat programmable a
10°C 16/CS4. Telécommande IR au
11°cecpteurs. Alimentation audio pour
ini-régie. Délesour sancel a 68705
P3. Le traceur de caractéristiques HM
8042. Programmation Daisy Chain des
SPLISI Lattice. Un curvimètre pour Pc
avec les codeurs HPRG Hewlett.
France In a cidiacticiel de simulation
format Spice. Gestion d'afficheur LCD
par microcontrôleur.

Publi-dossier: les cartes d'acquisition pour PC.



RADIO-PLANS
Novembre 1994 n° 564
Au sommaire : Platine de test multifonctions. Convertisseur CC-CC
faible intensité. Coupleur directionnel
10 db - 500 MHz - 1,2 GHz. LPT-DAC

10 dB - 500 MHz - 1,2 GHz. LPT-DAC convertisseur numérique analogique sur port parallèle. Dispac : dispat-ching audio. Carte espion 120. Do-mesticus : carte son déporté. Simulation Spice des couplages magnétiques. L'instrument virtuel ADC100. L'analyseur de spectre FF U944-vantest. Applications des résonateurs à ondes de surface. Racines carrées et distances sur μC 8 bits, etc.

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
Mai 1995 n° 570
Au sommaire: Ballast électronique pour
tube fluorescent 36 W. Programmateutimer domestique 12C. Simulatieur de présence programmable. Modules
PFLRecord el lignes siée pour minirègie. Symbelissant de frequence à PLL Espion pour cartes à puce. Antenne cadre pour radioporiomètrie. Manum-sure file es se treite ans, Dicornéch et la compabibile électromagnétique. Char-geur rapide pour battiere au priorib ayec. et BD 2003. Les Mosfet en régime d'av allanche. Le calcul des condensateurs de liftrage. Simulai V 1.0. Gestion des LCD par microcontrôleur sur 4 bits.

EN CADEAU: Pour l'achat de la série complète des 12 derniers numéros du magazine, Electro-nique Radio-Plans vous offre 1 disquette avec les logiciels EMUL 2 et Télénews.

Disponible au comptoir de vente ou par correspondance à : Electronique Radio-Plans, 2 à 12. rue de Bellevue - 75940 Paris

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

PADIO-PLANS
Décembre 1994 n° 565
Au sommaire: Gefierateur HF modu16 0,3 - 90 MHz. Jeu de cartes
d'adaptation pour EPROM. Adaptateur mesure de température pour
ADC 10-100. Cartes RAMe tIV 0' dextension pour platine 68 HC 11A1.
Convertisseur IC2 - Port Série. Carte
CAN 10 bits - Application RLC-mête.
La orrection du facteur puisance.
La réalisation des circuits imprimés :
astuces. Handysope : instrument
de mesure BF pour PC. Les ISPGDS de
Lattice. Le laboration eviturel Bertonics Workbench 3. L'IBC 94 à Amsterdam.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
Juin 1995 n° 571
Au sommaire Genérateur de lignes
test vidéo. Analyseur de signature
courant-tersion. Um module amplica-teur 60 W ultra-protiegé. Dossier cartes
CC carté de décodage d'adresses
carte 32 entrées/sorties - carte
convertisseur analogique/numérique commande de moteur pas à pas sur
commande de moteur pas à pas par
commande de moteur pas à pas remoconcritée
- carte de contrôle pour 4
moteurs pas à pas remoconcritée
- carte de contrôle de moteur CC. La
station de messure Alta IMS-915.0 Bas
Can : le SUO 82C150. Gros plan sur
les mémoires. Compteur de passeg
à GAI, avec Abel, Le radiotéléphone
numérique GSV.
Publi-dossier :
microcontrôleurs 8/16 bits.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS
Janvier 1995 n° 566
Au sommaire : Emulateur GPROM 27C64 à 27C56. Taceur de caractéristiques de semi-conducteurs. Vidéo grabber : carte d'acquistion voideo multipasse pour PC. Générateur de fonctions subminiature 0 à 20 MHz. Tosmétre 20-220 MHz. Lab-sonde : analyseur-timer pour labo phota pour la proposamateur de BHC/07C62. Le facteur de puis senier suitons actives et instrumentarion. Le générateur de mires vidéo Fluke PMS418. Les «simple switcher» national semiconductor. La carte de développement 12C 0/MS027. Synthése du logarithmes sur microcontrideur. VGA sur 1V : anélio-rations et extensions. Le salon «cartes» 94.

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
Juiillet 1995 n° 572
Au sommaire : Deux adaptateurs secteur à découpage 12 V/6 W. Générateur de fonctions 12 MHz à la carte. teur de fonctions 12 MHz à la carte. VCO, oscillateur contrôle par tension, 88-108 MHz. Carte à puce à PIC 16C71/84. Distribution de sorties audio pour mini-règie. Alarme extensible à PC 16C55. Catie d'application CAN à 82C150. Extensions pour programmateur-timer. Arbitre de bus à 6AL 22 V 10. L'ensemble de dévelop-perment RKIT-51 de raisonance. le NAB 95 à Las Végas. Calcul de dérivée sur microcontrôleur.

FADIO-PLANS
Février 1995 n° 567
Générateur HF AM-FM; les cartes de contrôle. Commutateur 4 vices RS232. Codeur PAI simple pour enregistrement VGA. Emetteur-réceptur ondes longue de détresse. Labitmer: timer pour labo photo. Carte d'entrées-sorties pour port parallèle. Chargeur de batteries Ni.Mr 12 V. Programmateur de POI 16C64. Languer logique HF 54620A. Les SPLS Lattice. EZ-ABEJ LATTice. EZ-A

ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS
AOût 1995 n° 573
Au sommaire : Ernegistreur de données pour PC. Commutateur péritel avec incrustation OSD. Système d'ouverture automatique sécurisé. Programmateur domestique : programation et exitension RAM (2C. Deux anglis - intégrés - modules à Deux anglis - intégrés - modules à Deux anglis - intégrés - modules delectronique. Les modules hybrides HF MIPOT. Le routeur Winboard Inex. Mini-simulateur de carte à puce asynchrone. Calcul d'intégrale sur microcontrôleur.

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
Mars 1995 nº 568
Au sommaire : Centrale I2C à 80C52
Basic. Adaptateur capteur de pression
pour ADC10. Dipmètre et source HF
2200 MHz. Min-regie audio pour karaoké. Kif de développement et progammation 80S1. Ampli audio monolthique 2 x 4 0W / 8 W. Le Palmscope
gammation 80S1. Ampli audio monolthique 2 x 4 0W / 8 W. Le Palmscope
scort 502 : combine DSO-analyseur
multimètre. Les antennes. Le 82C200 et la
carde CAN-PC SECCOUI. Developpement pour PIC 16G5x: reflexion et
circuits imprimés : les machines LPKF.
Conversion analogique-numérique sur
contrôleur.

ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE
RADIO-PLANS
September 1995 n° 574
Au sommaire : Interface souris pour
bus ICC. Deur montages pour téléphonie. Lisison vidéo par litre pôtique.
Serrure codée à 68705P3. Systeme de surveillance périmètrique. Elips, satellite d'horfoge radio. Les Teksopes THS 710 et 720 Tektronix. Le mini-analyseur logique SL-16 Floo Technology. Test des télécommandes et modules IR. Transmissions numériques et modems. Montreux 95: la TV numérique. Tracés de droites sur mi-crocontrôleurs.

Publi-dossier : systèmes de développement pour mi-

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de : Electronique Radio-Plans, service abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19

Chèque bancaire

CCP

Mandat

CB (à partir de 100 F)

	- Orieque baricaire	3 001	- Wallandar	a ob la bartii de roi	, ,
Veuillez me fa	aire parvenir les n° suivants	S		x 24 F =	F
Nom			Prén	om	
Adresse					
Total Control of the			Signature:		
date d'expira	ation LULL				

LES OSCILLOSCOPES

L'oscilloscope reste l'instrument de métrologie de base de tout électronicien, qu'il ait affaire aux circuits numériques, analogiques, vidéo ou encore HF. Aujourd'hui les oscilloscopes numériques tendent à supplanter les analogiques, phénomène normal si l'on considère les nombreuses possibilités supplémentaires qu'ils offrent, pour un coût qui, en général, est orienté à la baisse. Quoiqu'il en soit, l'oscilloscope analogique reste dans de nombreux cas suffisant ou complémentaire.

Les pages qui suivent présentent l'offre de quelques grands constructeurs tant en numérique qu'en analogique et essaient de faire le point sur l'éventail des produits qu'on peut trouver aujourd'hui, en performances et en prix. N'oubliez pas que, pour en savoir plus, vous pourrez toujours rencontrer ces constructeurs au Forum Mesures du 3 au 6 octobre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à l'occasion de la semaine de l'électronique.



HAMEG


UNE GAMME COMPLÈTE D'OSCILLOSCOPES

Constructeur d'oscilloscopes depuis plus de 30 ans, **Hameg** a aujourd'hui une renommée mondiale. Le rapport qualité prix, la fiabilité et les performances ont donné à **Hameg** une position de leader sur ce marché.

L'entreprise Hameg est d'origine allemande, son siège est basé à Francfort. Sa production est décentralisée, les oscilloscopes sont fabriqués en Allemagne, les appareils modulaires et les appareils programmables en France.

La stratégie de Hameg est de se concentrer sur l'essentiel. La facilité d'utilisation de toutes les fonctions importantes sans omission est une des raisons qui a fait de Hameg le premier constructeur européen d'oscilloscopes par le nombre d'unités fabriquées.

Hameg utilise la technologie des composants de surface. De nombreux composants tels que transformateurs, circuits imprimés, pièces plastiques et mécaniques sont produits dans les usines Hameg, ce qui crée une meilleure maîtrise de la qualité et de la fiabilité.

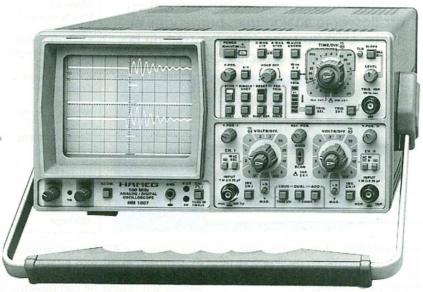

HM 1007 : la haute technologie analogique/numérique 100 MHz.

Ceci assure également la disponibilité future des pièces de rechange. La très grande qualité de fabrication assure à tous les appareils Hameg une fiabilité remarquable.

Hameg, le choix intelligent pour vos tests et vos mesures.


Hameg sera présent au Forum Mesures stand C030



Instruments

5-9, avenue de la République 94800 Villejuif

Tél.: 46 77 81 51 Fax: 47 26 35 44.

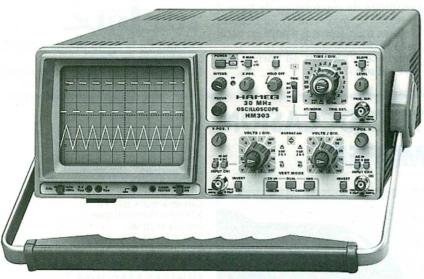

HM 303-4 : l'appareil «entrée de gamme» 30 MHz.

C KIAIR	oscilloscopes analogiques			oscilloscopes analogiques et numériques		
	HM303-4	HM304	HM1004	HM1005-2	HM305	HM1007
Voies	2	2	2	2	2	2
Autoset	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Mémoires de configuration	Non	6 mém.	6 mém.	6 mém.	Non	Non
Bande passante analogique	30 MHz	30 MHz	100 MHz	100 MHz	30 MHz	100 MHz
Ligne à retard	Non	Non	Oui	Oui .	Non	Oui
Déclenchement	100 MHz	100 MHz	150 MHz	130 MHz	100 MHz	130 MHz
Retard déc./2me BdT	Non/Non	Oui/Non	Oui/Non	Non/Oui	Non/Non	Non/Non
Séparat.synchro TV	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Calibreur 0,2V/2V	MINIS	- Environity				
1 kHz/1 MHz	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fréq. échant./voies	RDHON.	-	10 THE	_	40 MHz	40 MHz
Taille mémoire	DUBINOS S	_	_		2 x 2 k	4 x 2 k
Option RS 232	1	Oui	Oui	_	-	
Option interface	TEKTRE	dimins,		OI.		
multistandard :	WAND	arques		403	100.000	
IEEE, RS 232, Centronics	DUCHVV	i-mismo	a mail seems	a-sath	Oui	Oui



OX 800 DE METRIX

Metrix, qui en fin d'année dernière, affichait une très nette volonté d'innovation et de développement, s'est donné les moyens de ses ambitions et a présenté tout au long de l'année 1995 de nombreuses nouveautés notamment en oscilloscopie analogique, numérique et mixte. L'OX800 constitue l'entrée de la nouvelle gamme d'oscilloscopes Métrix.



Mode XY

Fonctionnement: Sensibilité: Bande passante:

Base de temps Coefficient:

Réglage progressif: Expansion x 10: Déclenchement Source:

Modes: Couplage:

Polarité: Affichage:

Amplificateurs verticaux

Bande passante :

Variable de gain :

fonctionnements:

Sensibilité:

DC 20 MHz (1 et 2 mV/div. 10 MHz)-3 dB

1 mV/div. à 20 V/div. ± 3% (1-2-5) 1 à 2,5 (avec «UNCAL» LED)

< 17,5 ns

Temps de montée : Modes de

CH1; ± CH2; CH1 et CH2 alterné ou découpé ; Addition/Soustraction Couplages d'entrée : DC : 0-20 MHz ; AC : 10 Hz-20 MHz ; masse

Impédance d'entrée : 1 M Ω ± 2% // 25 pF Tension d'entrée : ± 400 V (DC ou crête AC à 1 kHz) cat. II

CH1 en X; CH2 en Y 1 mV/div. à 20 V/div. 0 à 2 MHz (- 3 dB) Impédance d'entrée : 1 MΩ // 25 pF

< 3° à 120 kHz Déphasage: 0,2 μs/div. à 200 ms/div. ± 3%

(séquence 1-2-5)

1 à 2,5 jusqu'à 0,2 µs/div. (UNCAL LED) Vitesse max. 20 ns/div. ± 5%

Interne CH1, CH2 alternée (CH1 et CH2); externe (EXT); LINE (réseau)

Normal - déclenché - crête à crête - TV DC ou AC (10 Hz), filtre LF ou HF (10 kHz),

TV-V, TV-H Positive, négative

Ce matériel est en vente chez TÉRAL: 26, rue Traversière 75012 Paris Tél.: 43 07 87 74 - Fax: 43 07 60 32.

mplux

Chemin de la Croix-Rouge BP 2030 F74010 Annecy Cedex Tél.: 50 33 62 62 - Fax: 50 33 62 00.

diée à la maintenance, à l'enseignement et à la production. Outre une esthétique et une ergono-

Avec l'OX800, Métrix renouvelle son entrée de gamme en oscilloscopie dé-

mie améliorées, l'OX800 propose des fonctionnalités rarement rencontrées sur un oscilloscope analogique 2 x 20 MHz proposé à un prix de 3950 F TTC, telle l'option programma-

tion à distance RS232 avec simulation du panneau avant sous logiciel DOS. Sa sensibilité de 1 mV/div. pleine bande, son testeur de composants, la possibilité de modulation de l'axe Z (niveau TTL, max 4 MHz) sont autant d'atouts supplémentaire pour un oscilloscope de cette catégorie.

Métrix sera présent au Forum Mesures Stand A 070


OCATION-VENTE D'OCCASION NOTRE MÉTIER

NOTRE MISSION

- Vous offrir l'accès acquis par LEADER à des parcs de matériel de plusieurs dizaines de millions de dollars.
- Vous trouver dans les délais les plus brefs des produits fiables, testés, calibrés, reconditionnés, garantis et dispo-
- Vous proposer les solutions financières les mieux adaptées.
- Vous garantir, grâce à nos movens de communication et à notre maîtrise de l'ensemble des tâches, la qualité totale, afin que pour vous, le produit soit toujours disponible sur étagère.

N'hésitez pas à nous contacter : **LEADER** 6, rue Chapelle-Saint-Antoine 95300 Ennery Tél.: (1) 30 75 00 05 Fax: (1) 30 30 51 95 LEADER sera présent au

Forum Mesures stand D050.

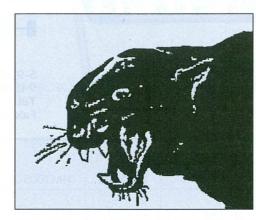

Une équipe commerciale fiable

est là à votre écoute pour répondre à vos questions sur l'évolution des produits, leur disponibilité, leur coût.

Tous les produits, toutes les marques dans tous les domaines **QUE TROUVER?**

Alimentations Analyseurs BF, HF Calibrateurs Communication de données Compteurs Enregistreurs Fibres optiques Générateurs BF, HF Micro-informatique Oscilloscopes Stations de travail Systèmes de développement Télécommunication

QUELLES MARQUES?

ADAVANTEST AMC **ANRITSU** BRUEL & KJAER DATA I/O DATRON **DIGITAL** DRANETZ **FLUKE** GOULD GRAPHTEC **HEWLETT-PACKARD IBM** INTEL KONTRON LE CROY MARCONI MICROTEK **PHILIPS RACAL DANA** ROHDE & SCHWARZ SCHLUMBERGER SOLARTRON SUN TEKTRONIX WANDEL & GOLTERMAN WILTRON YOKOGAWA...



18 / 575

L'OSCILLOSCOPIE MILIEU ET HAUT DE GAMME HEWLETT-PACKARD

Hewlett-Packard est une société internationale fabriquant des instruments de mesure, des systèmes informatiques et des produits de communication reconnus pour l'excellence de leur qualité et du service après-vente.

La société emploie aujourd'hui près de 100 000 personnes à travers le monde dont 3700 personnes en France, pour moitié sur deux sites industriels de Grenoble et de l'Isle-d'Abeau.

Depuis la mi 95 Hewlett-Packard a enrichi son milieu de gamme avec des nouvelles fonctionnalités notamment en adjoignant la couleur avec des écrans TFT à cristaux liquides. Les oscilloscopes modulaires de haut de gamme, très haute fréquence, reçoivent de nouveaux modules enfichables hautes performances. De plus, Hewlett-Packard va annoncer et présenter les performances d'un nouvel oscilloscope à l'occasion du prochain Forum Mesures.

Série 54500

Les oscilloscopes couleur de la famille 54500 sont destinés aux ingénieurs et techniciens qui conçoivent et fabriquent des matériels informatiques et leurs périphériques, des équi-

pements de communication numérique, des sous-systèmes numériques embarqués ou des composants à semiconducteurs.

Les quatre modèles des séries HP 54520 et HP 54540 sont équipés d'un écran couleur plat à cristaux liquides (technologie TFT). Ils offrent une bande passante répétitive de 500 MHz, une mémoire de 32 K points par voie, un lecteur de disquette 1,44 Mo compatible MS-DOS ® et des algorithmes de transformée rapide de Fourier (FFT).

Ils permettent la capture séquentielle en monocoup avec horodatage à 100 picoseconde près, et le déclenchement sur parasites de durées d'impulsions aussi brèves que 1 ns.

Le HP54522C à deux voies et le HP 54542C à quatre voies permettent l'échantillonnage à 2 Géch./s simultanément sur toutes les voies.

Le HP 54520C à deux voies offre un échantillonnage à 1 Géch./s sur une voie et à 500 Méch./s simultanément sur deux voies.

Enfin, le HP54540C permet d'échantillonner à 2 Géch./s sur une voie, à 1 Géch./s simultanément sur deux voies, ou à 500 Méch./s sur trois ou quatre voies simultanées.

À la cadence d'échantillonnage de 2 Géch./s, la mémoire de 32 k points permet à l'utilisateur de capturer des événements monocoup d'une durée de 16 microsecondes. La profondeur mémoire disponible s'avère d'une grande utilité lorsqu'il s'agit de localiser les causes d'un problème survenant avant l'événement de déclenchement. La capture monocoup séquentielle permet de stocker, en haute résolu-



tion, pour analyse détaillée ultérieure, de nombreux événements rapides survenant au cours d'une longue période de temps.

Cette fonctionnalité s'avère très utile lorsque l'on travaille, par exemple, sur des lasers pulsés, en physique des hautes énergies ou sur des applications basées sur l'utilisation des échos d'impulsions. Elle permet à l'utilisateur d'effectuer l'acquisition d'événements monocoups successifs espacés dans le temps, sans risquer de saturer la mémoire, en stockant inutilement les données des temps morts entre événements.

Série modulaire 54700

Les oscilloscopes modulaires hauts débits HP54750A voit leur bande passante plus que doublées, atteignant 50 GHz!

Ces 50 GHz représentent sur le marché la bande passante maximale jamais atteinte par un oscilloscope bivoie. De plus, Hewlett-Packard ajoute également des fonctions TDR de réflectométrie dans le domaine temporel (time-domain reflectometry). Celles-ci permettent au concepteur de circuits à haute vitesse d'assurer l'adaptation des impédances et de se prémunir contre les problèmes de synchronisation temporelle (timing) et de validation d'horloge (clocking).

«Notre offre de modules enfichables facilite à nos clients la personnalisation de leur système de mesure, en fonction de leurs besoins spécifiques», assure Mike Karin, chef de projet R & D de la division de Colorado Springs.

Les modules oscilloscopes enfichables 50 GHz, bivoie HP 54752A et monovoie HP 54752B, offrent à l'utilisateur la possibilité de capturer et de mesurer les signaux rapides des applications radar, radiofréquences et hyperfréquences, de même que les signaux de télécommunications atteignant 10 Gigabytes/s.

De plus, les modules enfichables TDR HP 54753A et TDR différentiel HP 54745A permettent au concepteur de circuits rapides, de circuits imprimés ou de cartes fonds de paniers d'ordinateurs, de visualiser les caractéristiques d'impédance et les perturbations de leurs systèmes-cibles, y compris les impédances des pistes à microrubans (stripline traces), des circuits à semi-conducteurs, des câbles et des connecteurs.

La vitesse d'affichage de l'oscilloscope HP 54750A est de deux à trois fois plus rapide que celle de n'importe quel oscilloscope à haute bande passante proposé sur le marché. Il permet d'effectuer en une seconde la capture et l'affichage de plus de 70 formes d'ondes, la numérisation et le transfert, via le bus HP-IB, de plus de 28 formes d'ondes, et jusqu'à 40 mesures sur le signal examiné.

Pour de plus amples renseignements, prix, disponibilité, contacter :



Communication test et Mesure 1, avenue du Canada 91947 Les Ulis Cedex Tél. : (1) 69 82 65 00

Fax: (1) 69 82 65 00

Présent au Forum Mesures Hall 5, Stand D010



Il y a quatre ans, Fluke a révolutionné le domaine du dépannage en lançant le ScopeMeter, premier instrument «deux en un» combinant les outils de maintenance électronique les plus fréquemment utilisés - oscilloscope numérique et multimètre

efficace vrai –, en un seul instrument portable, robuste et alimenté par batterie. Le ScopeMeter est aussi le premier instrument au monde à fonctionner

en mode «accès direct».

entre autres 2 voies 100 MHz

• 25 méga-échantillons/seconde.

 multimètre numérique > 3000 points et fréquencemètre intégré

• 33 mesures d'accès direct et 18 mesures en mode multimètre

 mémoires pour 40 configurations, 20 courbes et 10 écrans

· autoset automatique pour rester concentré sur le signal

 tracé de tendances Min Max sur période allant jusqu'à 40 jours

écran rétro-éclairé

• interface RS232 et logiciel Flukeview • solide, portable, alimentation par batteries, autonomie 5 heures

protection pour mesures sur circuit de puissance jusqu'à 600 V RMS (IEC 1010, Cat III).

Les instruments CombiScope™: des oscilloscopes numériques et analogiques en un seul instrument

Les oscilloscopes numériques présentent de nombreux avantages mais il est encore des applications où la représentation «temps réel» et la résolution infinie des oscilloscopes analogiques sont indispensables. La série de CombiScopes Fluke associe un oscilloscope numérique à commutation de gamme automatique et un oscilloscope analogique à part en-

tière en un même instrument. Ce type d'outil s'intitule «CombiScope» et procure un maximum de souplesse pour la visualisation des signaux désirés. La série comprend à ce jour sept modèles, allant du deux, 2 + 2 ou quatre voies avec bande passante allant de 60 MHz jusqu'à 200 MHz et des fréquences d'échantillonnage jusqu'à 200 MHz. La configuration «2 + 2» est une alternative économique à l'utilisation de quatre entrées entièrement atténuées.

105 est le plus performant et offre Ces oscilloscopes présentent des atouts innovants qui simplifient le dépannage et les mesures. Parmi ceux-ci, on peut citer le changement automatique de gammes permettant le réglage dynamique continu à la fois de la base de temps (en horizontal) et des atténuateurs (en vertical). Ce mode vous donne un affichage instantané de tout signal d'entrée et s'adapte en permanence à toute modification de celui-ci. Il suffit simplement d'aller d'un point de test à un autre pour réaliser l'acquisition du signal suivant sans toucher aux commandes de l'appareil. Tous les CombiScopes permettent un choix immédiat entre le mode numérique et analogique qui, grâce au mode de rafraîchissement le plus rapide, procure un véritable affichage en temps réel, une résolution infinie, et ceci sans repliement ; cela est déterminant lors de l'analyse des signaux complexes ou modulés.

Tous les modèles comportent une interface série pour imprimantes et traceurs en standard, et peuvent être équipés d'une interface GPIB IEEE 488.2 (optionnelle).

Pour plus ample information, démonstration ou documentation, contactez:

FLUKE

Fluke France 37, rue Voltaire BP 112 93700 Drancy Tél.: (1) 48 96 63 63

Fax: (1) 48 96 63 60

Fluke sera présent au Forum Mesures stand C070

ou multimètre - et ne nécessite aucune autre opération manuelle. Après avoir choisi la fonc-

tion de mesure, connectez-vous simplement aux points de test et la fonction «Autoset continu» affiche une forme d'onde stable quel que soit le signal d'entrée. Cette fonction nouvelle résout l'un des problèmes principaux des utilisateurs peu expérimentés : comment obtenir un affichage d'écran stable et la bonne échelle.

Fluke 99 ScopMeter.

L'interface d'accès direct vous permet

de vous concentrer davantage sur

votre travail que sur le fonctionnement

de l'instrument, réduisant le temps de

manipulation. L'accès direct s'obtient

à partir du menu «mesure» qui vous


permet de sélectionner directement les

30 fonctions de mesure les plus cou-

rantes. Le ScopeMeter se configure au-

tomatiquement pour la fonction de mesure choisie – en mode oscilloscope

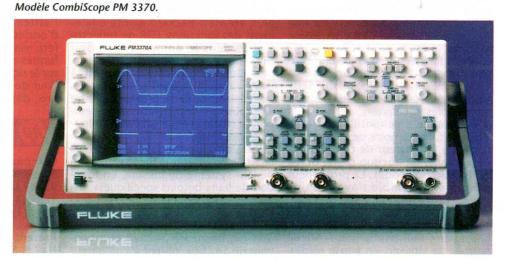La série de ScopeMeter se compose de cinq modèles Fluke 91, 92, 96, 99 et 105, comportant une ou deux voies avec une bande passante de 50 Hz à 100 MHz. Le modèle Fluke



Il n'y a pas 36 façons d'utiliser la puissance d'un scope 100 MHz au creux de votre main

ALLONGEZ LES DOIGTS...

Des performances inégalées.

TekScope est le premier oscilloscope/multimètre ultra-portable à offrir une bande passante de 100 MHz et une fréquence d'échantillonnage de 500 Méch/s sur chaque voie.

Une qualité imbattable.

La precision, la vitesse et la qualité d'un oscilloscope de table Tektronix - plus une interface utilisateur familière et un écran brillant, rétroéclairé.

■ Un prix incroyable. Seulement 14100 F. HT*

Pour connaître votre distributeur le plus proche, appelez le numéro vert ci-contre.



* Prix de vente recommandé (tarif Juin '95)

Tektronix, Courtaboeuf 5 - BP 13 - LES ULIS 91941 Courtaboeuf Cedex Tél: (1) 69 86 81 81 Télécopie (1) 69 07 09 37





BANDE PASSANTE 100 MHZ/FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE 500 MÉCH/S SUR DEUX VOIES

RMS GAMME AUTOMATIQUE JUSQU'À 600 VOLTS


21 MESURES AUTOMATIQUES, 10 MÉMOIRES

MESURES FLOTTANTES ISOLÉES EN TOUTE SÉCURITÉ

ECRAN BRILLANT, RÉTROÉCLAIRÉ





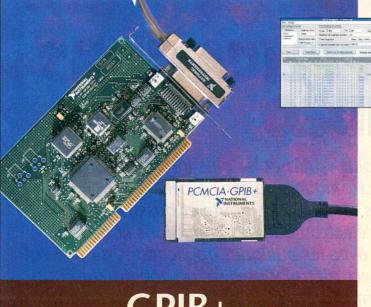

GPIB+

Un contrôleur + un analyseur sur une seule carte!

Ne cherchez plus où est passé votre analyseur GPIB. Il est intégré à votre contrôleur.

AT-GPIB/TNT+ PCMCIA-GPIB+

- Approche "2 en 1" économique
- 100% configurable par logiciel
- Circuit TNT4882C pour des transferts ultra-rapides
- Logiciel analyseur simple d'emploi, sous Windows

Fonctions de l'analyseur GPIB

- Enregistre les événements matériels et logiciels
- Plusieurs options d'impression et d'affichage des données
- Marqueur d'événements pour l'analyse de performances
- Simultanéité des activités analyseur et contrôleur GPIB

Cartes fournies avec le logiciel driver NI-488.2 pour DOS et Windows, en totale compatibilité avec les applications existantes.



Pour plus d'information sur ces produits et pour recevoir un catalogue gratuit, appelez le (1) 48 14 24 24




Centre d'Affaires Paris-Nord • Immeuble "Le Continental" - BP 217 93153 Le Blanc-Mesnil CEDEX • E-mail: info@natinst.com WWW: http://www.natinst.com

Je souhaite recevoir gratuitement le catalogue.		u M. Jackbard et Tu aus "ve	
Nom/Prénom	Fonction		
Société	Adresse		
Code/Ville	Tél	Fax	

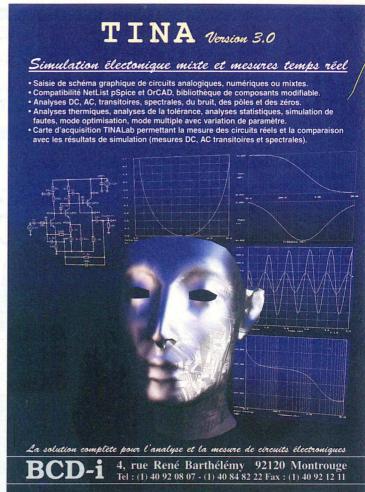© Copyright 1995 National Instruments Corporation. Tous droits réservés. Les noms de produits et de sociétés cités sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs





dossie


DOSSIER APPLICATIONS VIDEO

La vidéo est un des domaines les plus variés et les plus intéressants qui soit parmi toutes les disciplines électroniques, au sens où elle englobe les techniques afférantes aux circuits analogiques haute et basse fréquence, aux circuits numériques, à l'électronique des impulsions et aux transmissions. Nous avons essayé avec les quelques applications du présent dossier d'aborder aussi bien l'aspect métrologie, avec un vobulateur et un synchronisateur lignes, que transmission avec la réalisation d'un émetteur AM. En outre, puisque le numérique est plus que jamais d'actualité, vous trouverez aussi une carte d'acquisition, élément de base à d'autres applications que nous vous présenterons dans les mois à venir. Enfin la multiplicité des sources posent maintenant des problèmes de commutation et de distribution. Il y a peu de temps, une console Péritel a été décrite dans ces colonnes, aussi à l'occasion de ce dossier, nous avons abordé le problème dual, envoyer une source vers plusieurs terminaux avec un distributeur 3 voies audio-vidéo. Bonne lecture et bonnes réalisations.



VOBULATEUR VIDÉO 15 MHz

Dans le numéro 571, nous vous avons proposé une carte PC génératrice de signaux test TV. Cette carte étant programmable, il n'y a quasiment aucune limite à la forme d'onde de sortie. Outre les quatre lignes test standards, nous avons donné quelques exemples pour des lignes très utiles comme une rampe linéaire pour les tests de linéarité et un vobulateur pour les essais de réponse en fréquence. Le vobulateur vidéo est

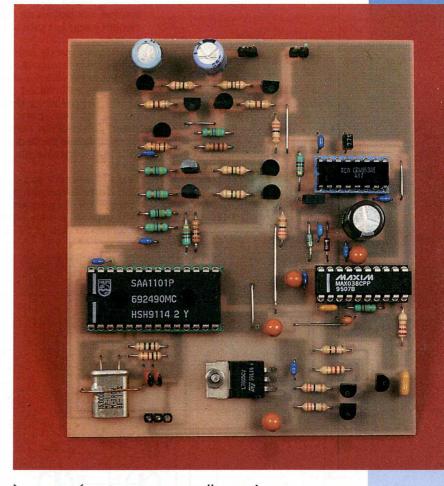

un outil si utile que nous ne résistons pas à vous présenter une nouvelle version de cette fonction. A l'occasion de ce dossier, il s'agit d'une carte totalement analogique et autonome avec un nombre réduit de composants.

e cette carte il ne faut pas s'attendre à autant de souplesse que la carte PC paramétrable. La fonction vobulateur est figée une fois pour toutes.

Le signal vidéo à générer

Le schéma de la figure 1 donne l'aspect du signal vidéo que l'on souhaite générer. Il s'agit d'un signal vidéo classique composé d'une synchronisation à laquelle on ajoute pendant le temps de ligne utile un signal à fréquence glissante entre fmin et fmax.

Dans notre cas fmin vaut quelques centaines de kHz et fmax 15 MHz environ, ce qui permet d'évaluer la réponse en fréquence de circuits vidéo déjà performants.

Le test des circuits vidéo : amplificateurs, filtres, circuits de réalignement... nécessite quelques précautions. Si avec des filtres passifs la mesure peut s'effectuer avec un simple générateur HF, il n'en est pas de même avec les amplificateurs et surtout les circuits de réalignement.

Lorsqu'un signal sinusoïdal est injecté dans un circuit de réalignement, l'aspect du signal de sortie est fourni figure 2. La sinusoïde est écrêtée vers le bas et la mesure d'amplitude est faussée. Différents essais à fréquence variable montrent que l'erreur est fonction de la fréquence. Il est donc difficile de compenser systématiquement l'erreur de mesure.

De tels essais sont envisageables à la condition de n'avoir aucun autre outil disponible. Les résultats sont qualitatifs mais en aucun cas quantitatifs.

Pour ces raisons, on préfère adopter et travailler avec le signal de la figure 1.

LE SCHÉMA DE PRINCIPE

La définition du signal vidéo à délivrer est si simple que nous pouvons aborder directement le schéma de principe de la figure 3.

Nous retrouvons premièrement un grand classique, le générateur de synchronisation Philips SAA1101.

Un quartz à 15 MHz donne la référence de temps à partir de laquelle le circuit fournit trois signaux qui nous seront utiles :

- broche 21 : signal de synchronisation trame.
- broche 18 : signal de synchronisation composite.
- broche 17 : signal d'effacement composite.

La première opération consiste à fabri-



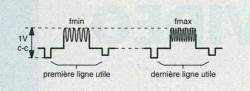


Figure 1 : le signal vidéo issu du vobulateur.

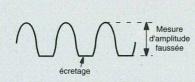


Figure 2 : effet du circuit de réalignement sur une sinusoïde.

quer une rampe linéaire qui actionnera l'oscillateur contrôlé en tension.

Cette rampe est élaborée avec les transistors T6, T7 et T8. La **figure 4** représente le fonctionnement de cette circuiterie. Les transistors T6 et T7 forment un miroir de courant

constant. Pendant le temps de synchronisation trame, lorsque la broche 21 de IC1 est à l'état haut, le courant est réduit et le transistor T8 décharge le condensateur C4. La tension aux bornes de C4 est nulle pendant la synchronisation trame.

Lorsque le signal de synchronisation passe à 0, le générateur de courant délivre le courant minimal fixé par R16, R17 et R18. Ce courant charge C4. La tension aux bornes de C4 croit linéairement jusqu'à la prochaine impulsion trame.

Le diagramme de la figure 4 donne l'allure de la tension aux bornes de C4 lorsque le circuit est à vide, R20 omise, et lorsque le circuit est chargé par R20 et IC3. En présence de la charge, la rampe est légèrement modifiée et prend l'allure d'une dent de scie.

La dent de scie pilote directement l'oscillateur contrôlé en tension IC3 : MAX038.

Nous n'entrerons pas dans la description de ce circuit, successeur du bien célèbre 8038, puisque nous l'avons déjà exploité à deux reprises dans ces colonnes (n°566 et 572). Le MAX038


est une version très améliorée du 8038, son potentiel en terme d'étendue de fréquence et nettement supérieure à son prédécesseur.

Le seul reproche que l'on puisse faire à ce circuit est la nécessité de disposer de deux alimentations symétriques + et - 5 V. La consommation sur la ligne - 5V est telle que l'on ne peut envisager une alimentation autonome par convertisseur ICL 7660 par exemple.

En contrepartie on dispose à la broche de sortie 19 d'une sinusoïdale parfaitement stable en amplitude sur toute la plage de fréquence, c'est-à-dire de quelques kHz jusqu'à 15 MHz environ pour notre cas.

Pour notre application la tension de sortie délivrée par le MAX038 est trop importante. Pour cette raison, on trouve en sortie un diviseur constitué par R25 et R27.

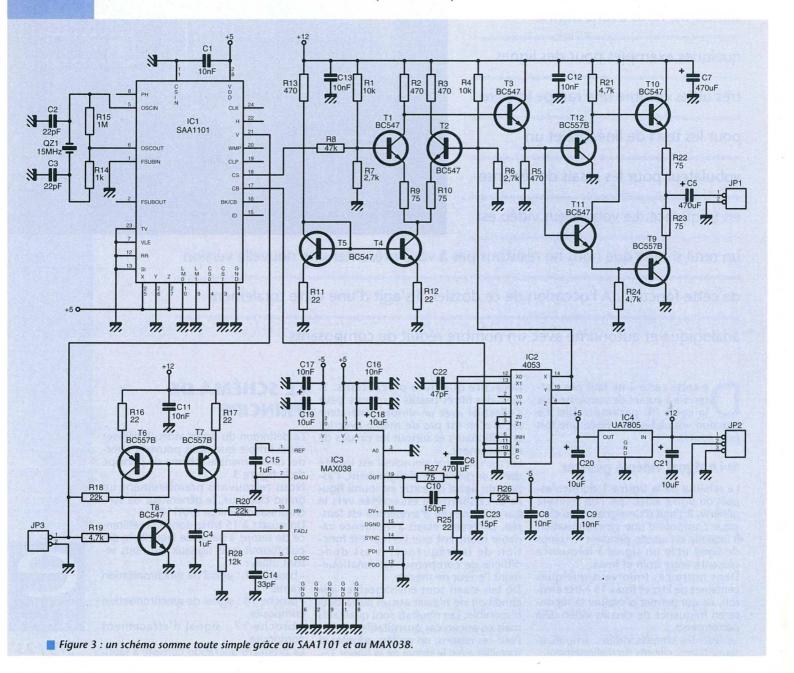Le condensateur C10 placé en parallèle sur R27 n'est pas destiné à compenser une éventuelle atténuation du MAX038, l'amplitude de sortie étant stable, mais plutôt de compenser le circuit de commutation IC2.



Les portes analogiques contenues dans IC2 sont actionnées par le signal d'effacement composite délivrée par la broche 17 de IC1.

En sortie de IC2, on dispose finalement d'une salve de fréquence variable présente uniquement pendant le temps de ligne utile (52 µs)

A ce stade nous disposons des deux signaux de la figure 5 qu'il suffit d'additionner pour répondre à l'objectif que nous nous étions fixé.

Un amplificateur différentiel T1, T2 permet d'effectuer cette addition simplement et élégamment sans modifier la réponse en fréquence.

Les deux entrées de cet amplificateur sont les bases de T1 et T2.

La sortie est l'émetteur de T3. L'entrée T1 est donc une entrée inverseuse et l'entrée T2 une entrée non inverseuse. Le signal de synchronisation composite est envoyé sur T1, il se retrouve donc avec la bonne polarité sur l'émetteur de T3

L'amplitude de la synchronisation est fonction du gain de l'amplificateur différentiel (≈ R2/2.R9), mais aussi du rapport de division à l'entrée : R8/(R8 + (R1//R7)).

Pour modifier l'amplitude de l'impulsion de synchronisation, il suffit simplement de modifier R8.


La salve de fréquence variable est envoyée à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur différentiel, base de T2.

Pendant le temps d'effacement ligne on envoie une tension de décalage déterminée par R26, R4 et R6, puis pendant le temps utile la salve de fréquence.

Cette configuration est intéressante car elle permet d'agir indépendamment sur les trois paramètres du signal composite :


- amplitude de la synchronisation par R8, - amplitude de la salve de fréquence par R25, R27,

décalage de la salve par R26.

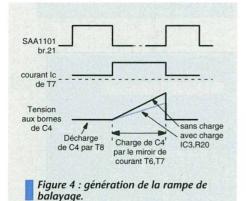

Synchro composite Salve de fréquence variable Signal résultant de l'addition fonction de R26 fonction de R25,R27

Figure 5: les deux signaux composant le signal de vobulation.

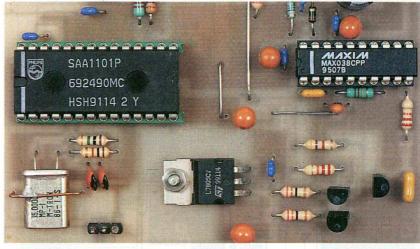

Les deux circuits clé du vobulateur.

ULTIboard est un système de tracés de circuits imprimés à la pointe de la technologie actuelle; il est distribué dans le monde entier par les bureaux de ULTImate Technology et ses représentants. La raison principale du uccès d'ULTIboard est sa supériorité technique, due en grande partie à ses caractéristiques d'interactivité. Des aides au placement optimal en temps réel, un test continu du respect des règles de conception et des fonctions de déplacement et décalage intelligentes, permettent aux utilisateurs d'ULTIboard de bénéficier d'un gain de temps important. La fourniture de ce logiciel, qui va de pair avec la schématique ULTIcap, garantit une procédure sans faille entre schéma et le circuit imprimé. La lecture de listes d'équipotentielles générées par d'autres schématiques n'en reste pas moins possible!

L'un des points forts d'ULTIboard est son concept de croissance évolutive extrêmement flexible. L'utilisateur peut débuter avec une version « Lite » au prix très attrayant et, évoluer, étape après étape, vers un système 32 bits disposant du puissant autorouteur « Ripup & Retry », et ce, sur la base d'une différence de prix entre versions

ULTImate Technology se targue, pour ses clients, d'avoir la politique la plus avantageuse : les utilisateurs actuels recoivent, dans le cadre du service de mises à jour, la version la plus actuelle correspondant à l'investissement d'origine. Ainsi, un utilisateur de la version DOS d'ULTIboard datant de 1987 et qui dispose d'un abonnement de mise à jour en cours de validité reçoit aujourd'hui un système de développement avancé doté de passerelles 32 bits vers Windows ainsi que 2 autorouteurs, sans payer le moindre centime supplémentaire

Les aspects « respect de la clientèle » et « support technique de haut niveau » constituent, pour de nombreux utilisateurs, la raison primordiale du choix d'ULTImate Technology. La satisfaction de ses utilisateurs est la priorité numéro un de notre organisation depuis près de 21 ans!

DE L'IDÉE AU RESULTAT DANS LA IOURNEE

Renseignements: 19.31.800.5900 NEO GRATUIT



OFFRE SPECIALE

ULTIboard Entry Designer* 5.975 F (TTC: 6950 F)

Un système de CAO professionel avec une capacité de 1400 pins: ULTIcap Saisie de Schema + ULTIboard PCB-Layout, 2 autorouteurs inclus, manuel d'introduction en français, autres manuels: user, PCB-shapes & tutorial.

MISE À JOUR GRATUITE VERSION WINDOWS-95 VERSION 5 ET EMC-EXPERT*! **POUR CEUX QUI ONT ENCORE DES DOUTES**

*Prix net à release: 14.990 F



ULTImate Technology Bureaux centraux
Energiestraat 36 • NL 1411 AT Naarden
Pays-Bas

ULTImate Technology Belgique
1, Place du Cardinal Mercier
2800 Malines tél.: (+19 31) 35 6944444 • fax.: 6943345

tél.: 015-401895 • fax.: 401897

FR 89430 MELISEY tél.: 86 75 83 63

Grâce à la version d'évaluation toutes possibilités (capacité de tracé de 200 broches, manual d'introduction et course de prise en main inclus au prix de 230 FF (inclusive TVA et frais de port inclus: 290 FF) vous n'achetez pas, chez ULTImate Technology, de la CAO les yeux fermés.

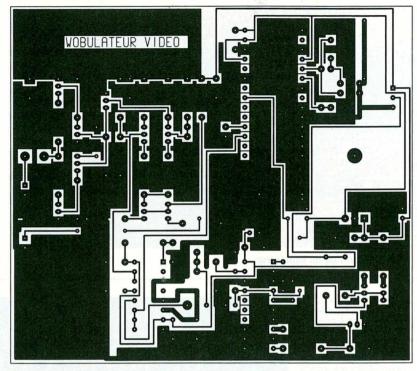


Figure 6 : le circuit simple face.



Finalement le signal de sortie est envoyé au buffer vidéo élaboré autour de T9 à T12.

L'impédance de sortie vaut 75 ohms. A vide la tension de sortie vaut 2 volts crête à crête et en présence d'une charge de 75 ohms, elle passe normalement à 1 volt selon les normes en vigueur.

RÉALISATION PRATIQUE

Tous les composants du schéma de principe de la figure 3 sont implantés sur une carte simple face dont le tracé des pistes est donné à la **figure 6**.

La figure 7 représente l'implantation des composants.

L'adoption d'un circuit simple face conduit à la présence de quelques straps qu'il convient de ne pas oublier. Hormis ce détail, l'implantation ne pose aucun problème ; il est préférable, pour les trois circuits intégrés, de prévoir trois supports.


La carte doit fonctionner dès la mise sous tension. Comme on peut le constater, la carte ne dispose d'aucun réglage ce qui facilite d'autant plus sa mise en service.

En cas de problème on commencera

par vérifier la présence normale des alimentations. Si les problèmes persistent, on s'aidera des explications ainsi que des diagrammes des figures 4 et 5 pour détecter la panne et y remédier.

CONCLUSION

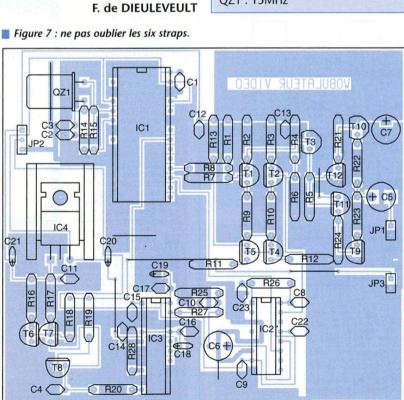Le générateur-vobulateur est un outil simple et peu coûteux. Il doit vous aider lors des tests, mise au point ou dépannage de sous-ensembles ou équipements vidéo. Si l'on souhaite obtenir une fréquence fixe, la tension aux bornes de C4 sera remplacée par une tension fixe en provenance d'un diviseur potentiométrique.



NOMENCLATURE

Résistances :

 $R1, R4:10 k\Omega$

R2, R3, R5, R13: 470 Ω

R6, R7 : 2,7 kΩ R8 : 47 kΩ

R9, R10, R22, R23, R27: 75 Ω

R11, R12, R16, R17, R25 : 22 Ω

R14: $1k\Omega$ R15: $1M\Omega$

R18, R20, R26 : $22k\Omega$

R19, R21, R24 : 4,7kΩ

 $R28:12k\Omega$

Condensateurs:

C1, C8, C9, C11, C12, C13, C16,

C17: 10nF C2, C3: 22pF C4, C15: 1µF C5, C6, C7: 470µF

C10:150pF C14:33pF

C18, C19, C20, C21: 10µF

C22: 47pF C23: 15pF

Semi-conducteurs:

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T10,

T11: BC547

T6, T7, T9, T12: BC557B

Circuits Intégrés :

IC1: SAA1101 IC2: 4053

IC2: 4033 IC3: MAX038 IC4: 7805

Divers :

QZ1: 15MHz



ÉMETTEUR VIDÉO + AUDIO, AM

Il y a environ un an, nous

vous avons proposé un

émetteur vidéo.


Cet émetteur a été repris

sous forme de kit et a

rencontré un vif succès,

ce qui montre bien qu'un

besoin ou un attrait existe

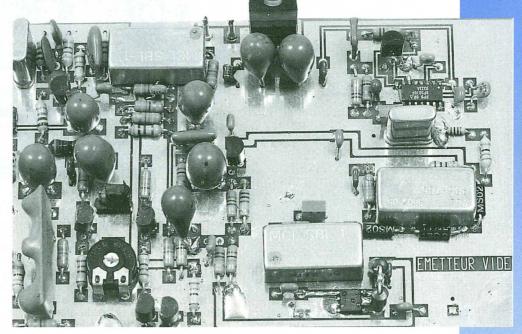

pour ce genre de réalisation. Pour le présent dossier, nous avons donc

légèrement modernisé cette réalisation en lui adjoignant un oscillateur contrôlé

par PLL et une voie audio.

MODULATION D'AMPLITUDE OU MODULATION DE FRÉQUENCE

Lorsqu'on transmet un signal vidéo sur une porteuse, on a le choix entre deux solutions: modulation d'amplitude ou modulation de fréquence. Ces deux solutions ont à la fois des avantages et des inconvénients. Il n'existe pas de solution optimale et comme toujours, c'est une affaire de compromis: bande occupée, performances, complexité et coût.

En transmission terrestre, le signal vidéo est émis en modulation d'amplitude principalement en bande UHF sur des porteuses situées entre 470 et 850 MHz. En transmission par satellite on utilise la modulation de fréquence. A chaque problème de transmission, on répond donc par un compromis qui évidemment diffère d'un problème à l'autre.

Si l'on opte pour la modulation d'amplitude entre 470 et 850MHz, la bande occupée est égale à deux fois la largeur maximale du signal en bande de base. Les performances en terme de rapport signal sur bruit, fonction du rapport porteuse sur bruit, ne sont pas excellentes. Par contre, on peut se contenter, à la réception, d'un téléviseur standard. On satisfait donc aux critères bande occupée et complexité-coût en relégant les performances au second plan.

En modulation de fréquence, la formule de Carson donne la largeur de bande occupée en fonction de l'indice de modulation et de la fréquence maximale. La bande occupée est toujours plus importante qu'en modulation d'amplitude. Plus l'indice est important, meilleures sont les performances vis-à-vis de l'AM mais plus la bande occupée est importante.

A la réception on ne peut pas utiliser un récepteur TV destiné à la réception terrestre. Une solution consiste à opter pour un récepteur satellite. Dans ce cas la porteuse se situe dans la bande intermédiaire satellite : 950MHz à 1750MHz.

A ce propos, notez que si l'on élimine le filtre d'entrée des changeurs de fréquence, le récepteur satellite accepte alors les signaux compris dans la bande 1910-2710MHz.

Cette astuce a été mise en pratique dans quelques cas pour des applications de transmission vidéo à 2,45GHz. Si l'on souhaite rester en UHF avec des porteuses voisines de 500MHz, un récepteur spécifique devra être conçu. Pour résumer, en modulation de fréquence, on satisfait le critère perfor-

mances et on fait passer au second plan bande occupée et complexité-

Dans ce numéro nous vous proposons un ensemble fonctionnant en modulation d'amplitude, réception sur un téléviseur classique norme L en Sécam. Une version de transmetteur en modulation de fréquence est en développement et un prototype fonctionne sur table, il vous sera soumis prochainement

Modulation d'amplitude


Le schéma de la **figure 1** montre premièrement le spectre d'une porteuse Fc modulée à 100% par une tension sinusoïdale Fm.

Une modulation à 100% correspond à une différence de 6dB entre l'amplitude de la porteuse et l'amplitude du signal modulant.

Si cette différence diminue, l'indice de modulation augmente, m>1, et la porteuse est surmodulée. Si cette différence augmente, l'indice de modulation diminue, m est compris entre 0 et 1 et c'est le mode normal de la modulation d'amplitude.

Lorsque le signal à la fréquence Fm module en amplitude la porteuse Fc, le spectre obtenu comporte trois raies : Fc-Fm, Fc, Fc + Fm.

Ceci signifie que si l'on veut transpor-

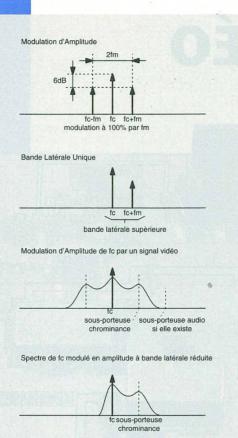



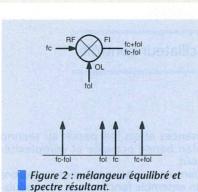


Figure 1 : les trois formes de modulation

d'amplitude.

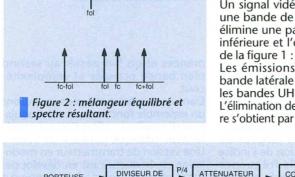

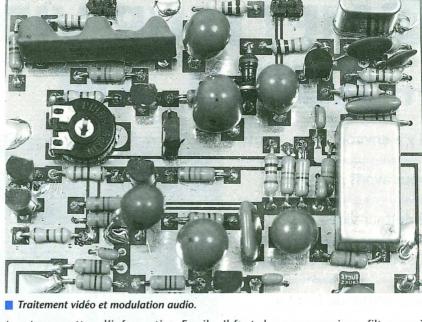

ter -transmettre- l'information Fm il faut occuper un canal de largeur double: 2 Fm.

Pour des raisons évidentes d'encombrement spectral on cherche bien sûr à utiliser le canal le plus étroit possible. Par filtrage on peut éliminer la bande latérale inférieure, on ne conserve que la bande latérale supérieure et on dit alors que l'on est en bande latérale unique BLU.

Finalement le troisième spectre de la figure 1 donne l'aspect d'une porteuse modulée en amplitude par un signal vidéo. Le signal modulant crée de part et d'autre de la porteuse deux bandes

Un signal vidéo occupe grossièrement une bande de 5 MHz. En télévision on élimine une partie de la bande latérale inférieure et l'on obtient le dernier cas de la figure 1 : bande latérale atténuée. Les émissions TV sont transmises en bande latérale inférieure atténuée dans les bandes UHF IV et V.

L'élimination de la bande latérale inférieure s'obtient par filtrage après modulation. Il faut donc concevoir un filtre passif extrêmement raide. L'émetteur que nous vous proposons aujourd'hui est un émetteur en modulation d'amplitude double bande et non bande latérale atténuée.

Ceci ne change rien ni au fonctionnement ni aux performances. Seule la bande occupée est multipliée par deux environ par rapport à la modulation

Le modulateur d'amplitude


Il existe de nombreux circuits intégrés destinés aux modulateurs de magnétoscopes, qui reçoivent audio et vidéo, et délivrent un signal UHF modulé en amplitude comportant les deux bandes. Dans cette catégorie de circuits, le SL 5066 de Plessey semble être le circuit le plus récent.

Ce type de circuit est réservé aux applications grand public et n'est pas utilisé dans les appareils professionnels. Qu'il s'agisse d'appareils de mesure, générateurs de mires, ou de remodulateurs professionnels, etc., on utilise toujours un modulateur équilibré en tant que modulateur d'amplitude.

Le schéma de la figure 2 montre un mélangeur équilibré avec ses trois ports : RF,OL et FI. On applique sur les entrées RF et OL les signaux Fc et Fol. En sortie, sur le port FI, on récupère deux raies de fréquence Fc+Fol et Fc-

Notons que si le mélangeur est parfait, la fréquence Fc ne passe pas et que l'on n'est pas en présence d'une modulation d'amplitude.

Dans ce cas on a une modulation d'amplitude à porteuse supprimée. Il existe deux solutions pour réinsérer la porteuse en sortie du mélangeur. On peut soit prélever la porteuse en entrée et l'additionner directement en sortie, ce que nous avions adopté dans la première version de l'émetteur, soit rendre le modulateur déséquilibré en polarisant le port FI, c'est-à-dire en amorçant la conduction des quatre diodes internes. En principe la première solution est conseillée par le fabricant (Mini-Circuits) puisqu'elle donne

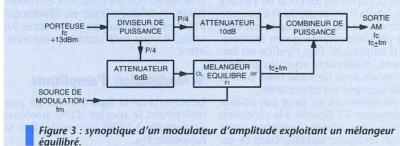

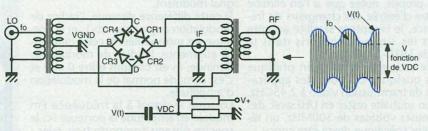


Figure 4 : mélangeur déséquilibré par pré-polarisation.

de meilleures performances en terme de distorsion.

Le schéma de la figure 3 montre la configuration à adopter lorsque l'on souhaite réaliser un modulateur d'amplitude à partir d'un mélangeur équilibré. La porteuse est envoyée sur l'entrée OL et le signal modulant Fm est envoyé sur le port FI. En sortie, sur RF, on récupère les deux produits d'intermodulation Fc+Fm et Fc-Fm.

Un second trajet permet de réinsérer la

porteuse Fc.

Le schéma de la figure 4 montre le résultat obtenu avec un mélangeur ayant l'entrée FI légèrement polarisée. Comme dans le cas de la figure 3, la porteuse est envoyée à l'entrée oscillateur local. Le signal modulant est injecté à l'entrée FI prépolarisé. A la sortie RF on récupère la porteuse Fo modulée en amplitude par V(t). La tension V est fonction du point de polarisation de l'entrée FI. L'indice de modulation dépend donc simultanément de l'amplitude crête à crête de la tension V(t) et de la tension de prépolarisation.

Cette tension doit être choisie de manière à ce que l'indice de modulation ne dépasse pas 100% pour la valeur

maximale de V(t).

Dans cette configuration, le mélangeur est assimilable à un multiplicateur.

Mélangeur et multiplicateur

Le schéma de la figure 5 résume la situation. Si le signal modulant est un signal vidéo seulement, noté A(t), on récupère en sortie un signal A(t).sin ωot ce qui est représentatif d'une modulation d'amplitude. Le spectre de A(t) se retrouve symétriquement de part et d'autre de Fo. Si le signal modulant est un signal plus complexe constitué d'une vidéo et d'une sous-porteuse modulée en amplitude par le signal audio : $A(t) + B(t).\sin \omega t$

le signal de sortie s'écrit désormais : $[A(t) + B(t).\sin \omega t].\sin \omega t$ ce qui correspond bien à la multiplication des deux signaux d'entrée.

Ceci peut s'écrire d'une autre manière : $A(t).\sin \omega ot + [B(t)/2].\sin(\omega o + \omega)t$ + $[B(t)/2] \sin(\omega o - \omega)t$

cette expression fait apparaître la sousporteuse ω de part et d'autre de ω o. Le spectre complexe du signal d'entrée a été transposé par ωo.

Cette démonstration est simple et va nous éclairer pour la suite du problème posé qui rappelons-le est un émetteur vidéo + audio en modulation d'amplitude.


SCHÉMA SYNOPTIQUE DU TRANSMETTEUR VIDÉO + AUDIO

Pour résoudre le problème nous avions deux solutions radicalement différentes et nous avons opté pour la solution la plus économique, donc un peu sacrifié les performances au profit du coût.

Le schéma synoptique de la première solution est donné à la figure 6. Il s'agit tout simplement de deux émetteurs ; un premier pour la vidéo qui module une porteuse à Fo et un second émetteur pour l'audio qui module une porteuse à Fo +6,5MHz.

Les deux porteuses sont ensuites additionnées et amplifiées. Cette configuration a principalement pour avantage de dissocier au maximum les voies vidéo et audio. L'inconvénient majeur réside dans la génération des deux porteuses à Fo et Fo +6,5MHz.

Bien sûr il faut deux oscillateurs mais il faut surtout que ces deux oscillateurs soient parfaitement décalés de 6,5MHz. Il faut tenir compte des dérives des oscillateurs. La meilleure solu-

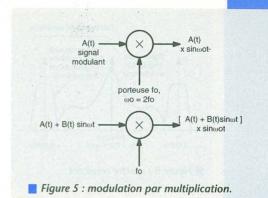

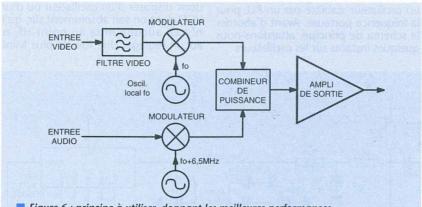


Figure 6 : principe à utiliser, donnant les meilleures performances.

tion passe par la stabilisation par PLL ce qui complique encore le synoptique et grève considérablement le budget. Le spectre du signal de sortie est donné à la figure 7.

Le signal vidéo s'étale de part et d'autre de Fo et la sous-porteuse est décalée de 6,5MHz vers le haut.

La deuxième configuration est représentée par le synoptique de la figure 8. On commence par générer un signal complexe vidéo plus sous-porteuse à 6,5MHz modulé en amplitude par le signal audio. Ce signal module ensuite directement la porteuse Fo. Le calcul ayant été effectué dans le paragraphe précédent, l'allure du spectre du signal de sortie de la figure 9 n'a alors rien de surprenant.

Les avantages de cette configuration sont évidents puisqu'il n'existe qu'un seul oscillateur HF. Les inconvénients sont de deux ordres. Premièrement on ne satisfait pas aux critères d'encom-


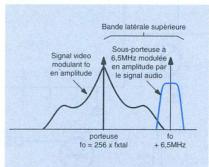


Figure 7 : allure du spectre résultant.

brement spectral, ce qui dans notre cas n'est pas très important. Deuxièmement le filtrage entre la vidéo et l'audio ainsi que l'additionneur devront être soignés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intermodulation entre la vidéo et l'audio.

Nous avons donc opté pour cette

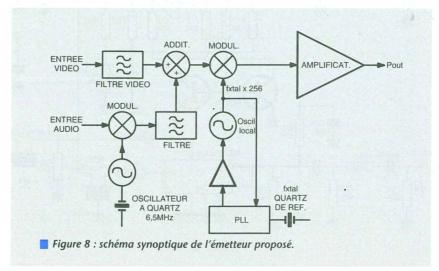

réalisatio

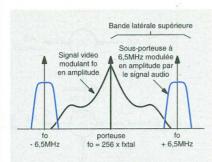


Figure 9 : spectre résultant.

configuration avec un oscillateur à quartz pour la sous-porteuse audio et un oscillateur stabilisé par un PLL pour la fréquence porteuse. Avant d'aborder le schéma de principe, attardons-nous quelques instants sur les oscillateurs.

Oscillateurs et VCO

Le problème du modulateur en amplitude étant réglé, il faut maintenant générer la porteuse, c'est à dire concevoir un oscillateur. On pourrait penser que la conception d'un oscillateur est quelque chose de simple, mais en fait ce n'est pas tout à fait le cas.

Concevoir un bon oscillateur est un exercice beaucoup plus compliqué que l'on ne peut l'imaginer.


Nous savons par ailleurs que la plus grande partie des lecteurs ne disposent pas d'équipement HF et ceci est fort compréhensible. Pour que cet émetteur soit le plus simple à réaliser il faut donc disposer d'un oscillateur ou d'un VCO dont on soit absolument sûr, qu'il n'y ait aucune mise au point HF, ni aucun réglage. Une fois de plus Mini-

Référence Mini-Circuits	Couverture en fréquence (MHz)		
POS 50	25 - 50		
75	37,5 - 75		
100	50 - 100		
150	75 - 150		
200	100 - 200		
300	150 - 300		
400	200 - 400		
545	300 - 545		
735	485 - 765		
1025	685 - 1025		

Figure 10: VCO mini-circuits POS***.

Circuits répond au problème en introduisant une gamme de VCO dont la couverture de fréquence est résumée dans le tableau de la figure 10.

Pour ces VCO, la puissance de sortie est

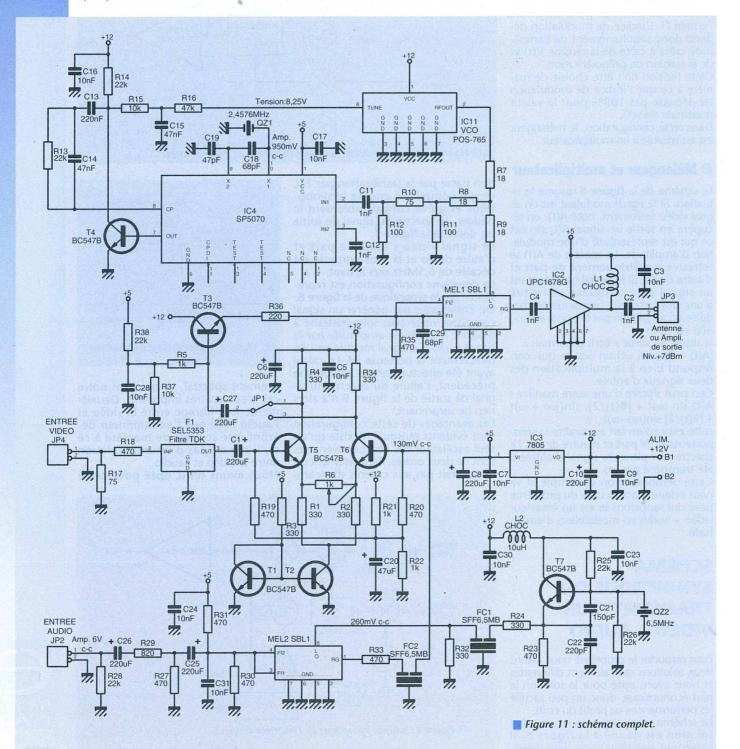

comprise entre +7 et +10dBm et le bruit de phase entre -80 et -100dBc à 10kHz de la porteuse selon le modèle et la plage de fréquence. Le boîtier est identique à celui des mélangeurs bien connus. L'harmonique 2 est au moins rejeté à 20dB de la porteuse. La tension normale d'alimentation est +15V mais ces VCO acceptent des tensions comprises entre +12V et +18V. Si l'on ajoute que le prix est extrêmement raisonnable, environ 100FHT par quantité, il n'y a vraiment aucun obstacle pour utiliser ce VCO. Pour cette application nous utiliserons le POS 735 couvrant la plage de fréquence 485 à 765MHz.

Nous sommes maintenant en possession de tous les ingrédients nécessaires à la découverte du schéma de principe.

SCHÉMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe du transmetteur est donné à la **figure 11**. Bien que la voie audio ait été ajoutée, il conserve évidemment un air de famille avec le schéma donné dans le numéro 557. Le signal vidéo est envoyé sur JP4 et le signal audio sur JP2. L'oscillateur de sous-porteuse est bâti autour du transistor T7, BC547. La réaction est due aux condensateurs C21 et C22. La fréquence est stabilisée par le quartz X2 à 6,5MHz.

Le signal de sortie est disponible sur l'émetteur de T7. Avant d'attaquer le modulateur, le signal est débarrassé de ses harmoniques par le filtre céramique FC1. En entrée et sortie le filtre est adapté par des résistances de 330 Ohms, R24 et R32.


La porteuse à 6,5MHz est envoyée au port d'entrée oscillateur local d'un premier mélangeur SBL1 employé en modulateur d'amplitude. A la broche 8 du SBL1 la sous-porteuse a une amplitude de 260 mV crête à crête, le signal audio en provenance de JP2 module cette sous-porteuse.

Le pont diviseur R30,R31 polarise l'entrée Fl. Lorsque le signal audio a une amplitude de 6 V crête à crête (soit /+6 dBu) la sous-porteuse audio est modulée à 100%. Il est important de ne pas dépasser cette limite pour éviter toute surmodulation de la sous-porteuse. Eventuellement la sensibilité d'entrée pourra être ajustée en modifiant les valeurs de l'atténuateur constitué par R27 et R29.

La sous-porteuse modulée en amplitude issu de la broche 1 du SBL1 est ensuite envoyée vers l'étage sommateur via un deuxième filtre céramique.

Ce deuxième filtre a pour rôle d'éliminer au maximum les harmoniques générés non seulement par l'oscillateur mais aussi par le SBL1 lui-même. A l'entrée du sommateur, base de T6, la sous-porteuse a une amplitude de 130 mV crête à crête lorsqu'aucun signal audio n'est appliqué: absence de modulation.

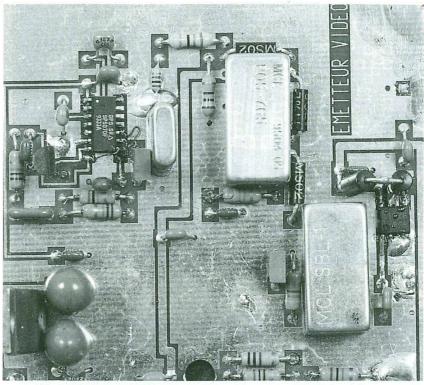Le sommateur est constitué par un étage différentiel, T5 et T6, comme dans la première version de cet émetteur.



Gros plan sur le VCO et le modulateur.

Les transistors T1 et T2 forment un miroir de courant qui fixe les conditions de travail de la paire différentielle.

La seconde entrée du sommateur, base de T5, reçoit le signal vidéo.

A ce stade de la description, il faut faire une remarque importante. Le signal vidéo doit absolument être débarrassé de toutes ces composantes au-delà de 5MHz et surtout au voisinage de 6,5MHz.

Différents essais avec un générateur de mires professionnel ne comportant pas de filtre, ou avec un filtrage insuffisant, ont montré que les composantes audelà de 5MHz pouvait perturber la transmission de la voie audio.

Contrairement au précédent schéma, le filtre vidéo TDK est donc placé en amont du sommateur et non plus en aval.


L'option d'inversion vidéo a été conservée bien que dans ce cas il s'agisse uniquement de norme L. Le multiplex vidéo+audio est finalement envoyé à un second mélangeur SBL1, second modulateur d'amplitude, via le transistor T3.

La polarisation de l'entrée FI est due au diviseur R37, R38.

Pour la sous-porteuse Fo nous avons, comme prévu, mis un oscillateur Mini-Circuits en service : IC1. Pour pallier tous les problèmes de dérive : temps, tension d'alimentation et température, nous avons stabilisé ce VCO par un PLL.

Le circuit de synthèse sélectionné est le modèle le plus simple que l'on puisse trouver. Aucun diviseur programmable, donc boîtier de faible dimension, pas de paramétrage par microcontrôleur ; il s'agit du SP5070 Plessey et la fréquence de sortie du VCO est liée à la fréquence de référence à quartz par la relation : Fvco = 256.Fxtal.

Seule la fréquence du quartz détermine la fréquence de fonctionnement.

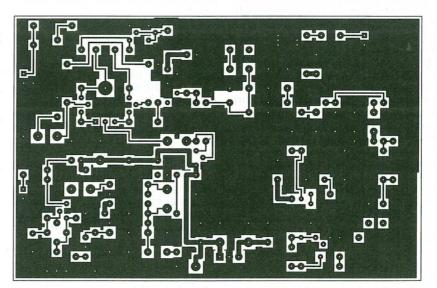



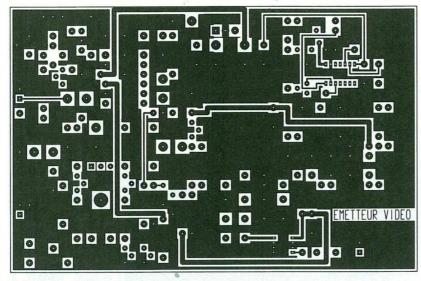


Figure 13 : CI face composants.

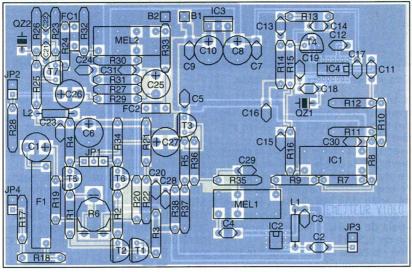


Figure 14 : attention au brochage des mélangeurs et du VCO.

Evidemment, dans certains cas, une fréquence de VCO particulière peut entraîner des valeurs de quartz non standards donc sur mesure. Le quartz sur mesure est le prix à payer pour cette simplification.

Avec un quartz standard à 2,4576MHz, la fréquence de sortie vaut 629, 1456MHz (proche du canal 41) et se situe dans la bande UHF. C'est donc pour cette valeur que nous avons opté.

Noter que tout quartz dont la fréquence sera comprise entre 1,84MHz et 2,98MHz donnera une fréquence comprise entre 471 et 765MHz et pourra donc convenir à l'application. C'est une solution intéressante si l'on souhaite plusieurs canaux de transmission simultanés.

Le signal de sortie du VCO est divisé par R7, R8 et R9. La première fraction est injectée à l'entrée du SBL1 pour être modulée, la seconde fraction est envoyée au PLL via un atténuateur en π: R10, R11, R12.

Après division dans le circuit SP5070 les deux fréquences sont comparées. Le résultat de la comparaison est envoyé au filtre de boucle via les sorties CP et OUT, broches 8 et 7 du circuit. Le filtre de boucle est très simple, un

seul transistor remplace le traditionnel amplificateur opérationnel. Les constantes de temps du filtre sont fonction premièrement de C13, C14 et R13 puis deuxièmement de R15 et C15.

Noter qu'un filtrage supplémentaire existe et est constitué par R16 et la capacité interne du VCO : 100pF à l'entrée 8 du VCO.

A la broche 10 du circuit intégré Plessey SP5070, l'amplitude du signal de référence vaut 950 mV crête à crête. Lorsque le PLL est verrouillé, la tension d'erreur présentée à l'entrée du VCO -broche 8- est une valeur comprise entre 2 et 10V environ.

Si cette tension franchit ces limites c'est un signe de déverrouillage de la boucle.

Finalement on récupère à la broche 1 du SBL1-MEL1, la porteuse à 629,1456 MHz modulée par le multiplex vidéo+audio.

Ce signal est amplifié par un amplificateur monolithique NEC µPC 1678G; la puissance disponible en sortie vaut environ +7dBm sur notre prototype. La sous-porteuse audio est à 26dB sous la porteuse vidéo, soit moins que ce qui est communément admis (-13 dB).

RÉALISATION PRATIQUE

Tous les composants du schéma de la figure 11 ont pris place sur une carte de faibles dimensions.

En fait nous avons exactement utilisé la même surface que dans la version précédente, sans circuit audio.

Le circuit est du type double face avec plans de masse important.

Le tracé des pistes côté cuivre est donné à la figure 12, côté composants à la figure 13 et l'implantation correspondante à la figure 14.

L'équipement de la carte n'appelle aucun commentaire particulier. Nous ferons malgré tout les recommandations habituelles : travailler avec soin, souci de la propreté, de la netteté et de la clarté. Nous avons eu l'occasion de dépanner certaines maquettes cablées à la va vite qui en disait long sur le soin apporté.

Il n'y a aucun intérêt à se précipiter. Chaque seconde éventuellement gagnée sera perdue plus tard avec un coefficient majorant de 100 au moins lorsqu'il faudra détecter une mauvaise valeur implantée, une mauvaise soudure ou un composant monté à l'envers.

A propos de composant monté à l'envers, une attention toute particulière sera portée aux circuits Mini-Circuits : mélangeurs et VCO, car leur dessoudage est extrêmement difficile.


Le boîtier des mélangeurs et du VCO, ainsi que les boîtiers des quartz seront soudés à la masse. Le schéma de la figure 15 représente l'identification des broches pour les VCO et mélangeurs Mini Circuits.

MISE SOUS TENSION

Après les vérifications d'usage le circuit peut être mis sous tension.

Avec une tension d'alimentation de 12V on commencera par mesurer la consommation. Sur notre maquette la consommation est voisine de 160mA, une consommation anormale est un signe de panne à laquelle il faut remédier avant de poursuivre. Dans ce cas on chassera premièrement les condensateurs montés à l'envers et les soudures «court-circuit» fréquentes lorsque les plans de masse sont si importants. La tension de contrôle du VCO relevée sur notre prototype vaut 8,25V.

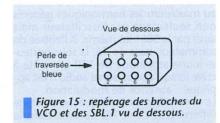Il n'y a qu'un seul et unique réglage qui peut s'effectuer à vue sur l'image : R6. On commence par caler un téléviseur sur la fréquence de 629,1456MHz. Il ne s'agit pas de la fréquence centrale





d'un canal TV. Si ce dernier est muni d'une syntonisation par potentiomètre, pas de problème ; avec les téléviseurs modernes à PLL avec un pas 62,5 kHz ou moitié, il se peut que cela pose problème si le CAF agit sur une bande trop étroite. Dans ce cas opter pour un quartz sur mesure. La meilleure solution consiste à intercaler entre l'émetteur et le téléviseur un atténuateur par bonds de 10dB (en 75 Ω).

Eventuellement deux simples fils peuvent faire office d'antenne pour l'émetteur et le récepteur distants de quelques mètres pour l'essai. Avec une vidéo injectée à l'entrée de l'émetteur on cherche l'accord sur le récepteur et on règle R6 pour le meilleur résultat.

L'idéal pour cet essai est de disposer d'un générateur de mires mais l'image issue d'un camescope peut aussi faire l'affaire. On déconnecte provisoirement Dans des applications terrestres, la l'entrée vidéo et on injecte un signal audio (moins de 6 Vcàc, un générateur à 1000Hz est une bonne solution).

On reconnecte ensuite le signal vidéo, du bruit dans la voie audio est synonyme d'un filtrage insuffisant ou de composantes de fréquence élevées dans la

Dans les cas critiques, avec un générateur de mires par exemple, on pourra placer en entrée un circuit bouchon à 6,5MHz.

La portée

Nous en sommes sûrs, bon nombre d'entre vous se précipiteront sur ce paragraphe volontairement intitulé portée, et ceci avant même l'exploration du schéma de principe et de la nomenclature.

Sachant que ce paramètre est très probablement celui qui vous intéressera en tout premier lieu, nous insisterons autant qu'il le faut.

Pour un système de transmission donné: un émetteur et un récepteur, il est non seulement difficile mais aussi dangeureux de donner une portée puisque celle-ci dépend énormément des conditions de propagation.

Nous ne répondrons pas à la mauvaise question suivante «Jusqu'à quelle distance ca marche?» mais nous essaierons de donner le maximum de renseignements permettant d'évaluer la portée dans une configuration particulière.

En matière de propagation bon nombre de résultats sont empiriques ; heureusement il existe une bonne équation, simple, que chacun se doit de connaître : l'équation dite des télécommunications:


 $A(dB) = 22 + 20 \log(D/\lambda)$.

Cette équation donne l'atténuation A en espace libre entre un émetteur et un récepteur distants de D mètres, la liaison s'effectuant à la fréquence f avec λ=c/f

ou c= 300 000 km/s.

f: fréquence et λ longueur d'onde. Noter que pour l'instant il n'est pas question de puissance émise.

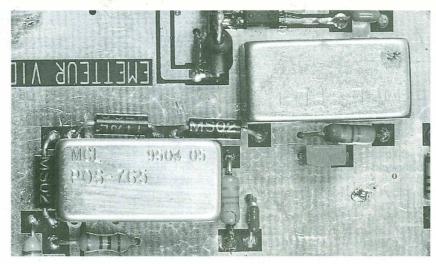Cette équation, nous l'avons déjà citée dans quelques précédents articles consacrés à la télévision par satellite. La télévision par satellite est un des rares cas où elle s'applique parfaitement : émetteur et récepteur étant en vue directe.



propagation s'effectue rarement à vue et cette équation ne donne qu'une limite maximale de portée.

Evidemment il serait préférable de disposer d'une limite minimale mais hélas

ce n'est pas le cas.

Ni par calcul, ni empiriquement, nous n'arriverons donc à une limite minimale ou une portée minimale mais il est souvent possible d'arriver à une bonne

Pour cette estimation nous avons besoin (ah enfin!) de la puissance émise et du niveau de puissance nécessaire à

l'entrée du récepteur.

Lors de nos essais nous avons utilisé deux téléviseurs totalement diférents. Un téléviseur Philips équipé d'un chassis TVC 14 et un téléviseur bas de gamme, bas prix, en vente dans les grandes surfaces, de marque Shorai. D'un point de vue sensibilité d'entrée, il y a au moins un rapport 100 -20dBsur la puissance nécessaire à l'entrée. Aucun doute n'est permis, il n'y a pas le même tuner à l'intérieur des télévi-

Lorsque vous testerez la liaison vidéo, méfiez-vous donc des équipements avec lesquels vous travaillerez.

Pour les calculs de portée on va admettre qu'il faut environ 60dBuV à l'entrée du récepteur pour donner un résultat convenable. Ce niveau de tension correspond à environ - 47dBm à l'entrée, il s'agit d'une puissance tout à fait respectable et on pourra effectuer le même calcul avec un préamplificateur de 20 à 30dB.

On suppose que f = 600MHz pour simplifier le calcul.

Ceci nous donne $\lambda = 50$ cm.

On suppose finalement qu'aucune des antennes ne donne un gain significatif (ce qui est très important).

Si la puissance émise vaut +10dBm, on peut se permettre d'atténuer le signal; sur le trajet, de 57dB.

soit $57 = 22 + 20 \log D/\lambda$ soit finalement une portée de 22m.

On voit que cette portée est tout à fait raisonnable, et qu'elle reste compatible avec des applications domestiques.

Avec un préamplificateur de 20 dB, la portée passe à 220 m.

Avec un préamplificateur de 20 dB et une puissance de 1W, la portée passe à 2,2 km. On reste encore loin des transmissions intercontinentales. Noter finalement qu'il s'agit de chiffres optimistes et maxima, une cloison, un mur de briques, de béton, etc. se chargent de faire diminuer la portée.

Nous en terminerons sur ce chapitre par un cas limite. Supposons qu'à la réception on place un préamplificateur de 20 dB et une antenne à grand gain de 15 dB.

Il faut alors recueillir à l'entrée - 82dBm, soit 25dBµV soit quelques dizaines de µV. Si l'on admet que la puissance d'émission ne change pas +10dBm mais que l'on place une antenne d'émission ayant un gain de 6dB, l'atténuation sur le trajet peut atteindre 98dB.

Ce dernier chiffre nous donne une portée maximale de 3,2 km. Ce résultat n'est applicable que lorsque les deux antennes sont en VUE DIRECTE.

Admettons maintenant que les antennes soient de simples brins conducteurs, juste avec une longueur de $\lambda/4$. On peut estimer que la perte sera d'au moins 20dB, ce qui ramène la portée à 320m et divise donc le résultat précédent par 10. Cet exemple montre qu'il ne faut rien négliger, surtout pas les antennes.

Lorsque la puissance est multipliée par 100 la portée est multipliée par 10 ; il en est de même avec le gain des antennes qui intervient de même manière dans l'équation.

AUGMENTATION DE LA PUISSANCE DE SORTIE

Un des inconvénients majeur de la modulation d'amplitude réside dans l'emploi d'amplificateurs de sortie en classe A (il faut travailler en régime parfaitement linéaire).

A contrario en modulation de fréquence il est simple d'utiliser des amplificateurs en classe C, plus simples et consommant moins.

L'émetteur que nous vous avons proposé peut être équipé d'amplificateurs de puissance et nous avons testé plusieurs configurations et plusieurs transistors. Avec un seul et unique transistor BFR 96, la puissance peut passer facilement à 150mW soit un facteur 4 sur la portée environ.



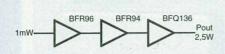


Figure 16 : les trois étages en cascade donnant 2,5 W en classe A.

Le schéma de la figure 16 donne le synoptique d'une chaîne d'amplification que nous avons testée. Chaque étage donne un gain légèrement supérieur à 10. En sortie la puissance atteint 2,5W sans compression et 3W avec une compression de 1dB. Pour cet étage nous n'avons pas voulu délivrer de schéma pour au moins deux raisons; premièrement les transistors BFR94 et BFQ sont assez compliqués à approvisionner et assez coûteux, deuxièmement les puissances en jeu sont assez importantes et les transistors pardonnent mal les erreurs de manipulation. Finalement il faut d'assez bonnes connaissances et un matériel de mesure ad hoc pour mener à bien la réalisation d'un tel amplificateur qui consomme environ 10W. Le rendement de la classe A n'est pas bon, c'est bien connu. Des puissances intermédiaires, malgré

CONCLUSION

Cet émetteur devrait réjouir tous les lecteurs pour leurs applications de vidéore-

tout intéressantes, peuvent être obtenues avec un BFR 94 seulement.

NOMENCLATURE

Résistances :

R1, R2, R3, R4, R24, R32, R34:

 330Ω

R5, R6, R21, R22: $1k\Omega$ R7, R8, R9:18 Ω

R10, R17: 75 Ω

R11, R12: 100 Ω

R13, R14, R25, R26, R28, R38:

 $22k\Omega$

R15, R37: $10 \text{ k}\Omega$

R16: 47 kΩ

R18, R19, R20, R23, R27, R30,

R31, R33, R35: 470 Ω

R29:820 Ω R36: 220 Ω

Condensateurs:

C1, C6, C8, C10, C25, C26, C27:

220uF

C2, C4, C11, C12: 1nF C3, C5, C7, C9, C16, C17, C23,

portages, surveillance ou modélisme.

Dans une prochaine réalisation nous em-

ploierons la modulation de fréquence à

400MHz, ce qui bien sûr résoud le pro-

blème des amplificateurs de puissance.

C24, C28, C30, C31: 10 nF C13: 220nF

C14, C15: 47nF

C18, C29: 68pF C19: 47pF

C20: 47µF C21: 150pF C22: 220pF

Semi-conducteurs:

MEL1, MEL2: SBL1 Mini-Circuits

T1 à T7 : BC547B

Circuits intégrés :

IC1: VCO Mini-Circuits PO5735

IC2: PC1678G NEC

IC3: LM7805

IC4: SP5070 Plessey

Divers:

FC1, FC2: filtre céramique 6,5 MHz

Il faut hélas concevoir un récepteur spécifique et c'est la tâche à laquelle

nous nous attelons dès maintenant.

SFE ou SFF Murata

F1: SEL5353, filtre vidéo TDF

L1, L2: CHOC 10 μH X1: quartz 2,4576 MHz X2: quartz 6,5 MHz

François de DIEULEVEULT

MIPOT

antenne intégrée SANS REGLAGE

s antenne avec sortie 50 Ω

226 F

66 F

182 F

143 F

575 F

antenne intégrée SANS REGLAGE

sans antenne avec sortie 50 Ω

Super réaction 2400 Bds

super hétérodyne

9600 Bds

Cons.: 650 μA

Cons.: 220 uA

super hétérodyne

9600 Bds

MODULES HYBRIDES EMISSION / RECEPTION

EMETTEURS

RECEPTEURS FM AM AM

Développez des alarmes radio, des télécommandes modules de transmission de données en vue d'agrément sans étudier la partie "HF

Emetteurs à onde de surface, fréquence Europé-enne 433,92 MHz, Puissance <10 mW, alim.: 12V. (Existent en version + 5V et/ou 224,5 MHz)

Récepteurs sans réglage, sortie TTL, alim.: 5 V.

Description dans "Radio-Plans"

N° 573 et applications dans ectronique Pratique" N° 189 et 194

EGALEMENT DISPONIBLE: Antennes 433 MHz, modules

hybrides FSK / FM pour transmission de données

compatibles RS-232, circuits codeurs "anti-scanner

Modules 1 et 5 également disponibles chez: Téral (75) -Saint Quentin Radio (75) - D.G ELEC (75) - Arquié Composants (82) - Euro-Composants (08) - E44 Electronique (44) REVENDEURS CONSULTEZ-NOUS

Transfos "HF" TOKO™: 2K782, 2K159, 2K509,2K241, 2K1420, 2K256, 2K758 10735A, 10736A, 10737A. Pièce **8,20 F**

36/40, rue du Gal De Gaulle 94510 LA QUEUE EN BRIE

Tèl: 45.76.83.88 Fax: 45.76.81.41

LEXTRONIC

TELECOMMANDES AGREES PTT









1) 2 émetteurs porte-clef monocanals + récepteur à sortie sur collecteur ouvert (M/A ou impulsionnel). Freq: 224.5 MHz, portée: 10 m². Agrément Nº. 920150 PPL... 606 F Emetteur supplémentaire ... 202 F

2) Emetteur 4 canaux, carte de crédit, Freq: 224.5 MHz, portée: 100 m*. Agrement N*: 4481 PPL: 265 F Récepteur mono, sortie relais (M/A ou impul.), alim: 12 V: 438 F Décodeur pour canal suppl. à sortie sur relais (M/A ou impul.): 199 F

3) Ensemble FM prof., 4 canaux simultanés. Fréq 30,875 MHz., portée: 100 m*. Agrément N°: 930075 PPL Récepteur à sorties sur relais, alim.: 12 V 1342 F

4) Enfin un "BIP ALARME" qui n'utilise pas les bandes CB! Portée: 1 à 3 Km*. 2 entrées de déclenchement générant 2 styles de bips au récepteur portait (75 x 50 x 20 mm), sorties pour relais (non livrés) activées si on n'intervient pas à temps, sondes de choc, contact d'ouverture, câble raccordement antenne véhicule (convient pour maison, bateaux...). Agrément PTT N°: 4259PP 1118 F

GAMME PROFESSIONNELLE

C'est un fait, notre gamme de télécom-mandes professionnelles **agréées** PTT fait d'ores et déjà office de référence grâce à une portée au dessus de la moyenne, à l'origine de son franc succès auprès des

milieux professionnels qui l'exploitent dans des do-maines aussi divers que la commande de pompes d'irri-gation, de feux d'artifice, de panneaux de signalisation. de tracteurs forrestiers, de

✓ Technologie "FM" ✓ Modulation FSK ✓ Codage microcontrôlé

3 Modèles disponibles

-> Ensemble série "400": 4 canaux, portée: 1,5 km* -> Ensemble série "1600": 16 cx, portée: 1,5 km* -> Ensemble "COM-TEL4": 4 canaux, portée: 4 km*

caméras etc



GESTIONNAIRE LCD Permet la mémorisation non volatile de 16 messages qui peuvent s'afficher à l'écran par mise à la masse d'entrées logiques. En kit **326** F

PCF8582: 52 F, PCF8583: 86 F, PCF8574: 42

SYNTHESE VOCALE





PERSONAL-VOX Restitue un message pré-enregistré. Con-som. nulle au repos. Alim.: 12 V. Le kit (sans HP) 202 F

(Précisez le message désiré, 1 message par module)

1°) ATTENTION ! ce véhicule est équipé d'un système de protection électronique, votre présence a été détectée, déclenchement de la sirène imminent.

ATTENTION! Ceci est une propriété privée, vous y pénétrez à vos risques et périls, de nombreux systèmes de protection y sont installés.



VOCAL-CONCEPTOR Enregistre restitue et transfère 8 messages à synthèse vocale (durée totale 1 mn env.) sur une EPROM afin d'être exploités sur le lecteur "DICTA-VOX". Micro., ampli. et HP intégrés.Alim. requise: 16 V.

Existe en version 32 messages, durée 4 n

...... 1718 F Monté 2028 F **DICTA-VOX** recoit les Eproms du



Vocal-Conceptor et délivre vos messages dès qu'une de ses entrées sera connectée à la masse. Alim.: 12 V, ampli. inté-gré (livré sans HP, ni EPROM).

405 F Monté

SYSTEMES D'ALARME



905 F

Réglage tps entrée / alarme. Boîtier tôle, chargeur, clef M/A **CENTRALE "4 ZONES**



1 zone retardée

✓ 3 zones instantanées 1345 F
✓ 2 zones 24h/24h
✓ Réglage tps entrée / alarme.
✓ Boîtier tôle, chargeur, clef M/A.

SYSTEME PROFESSIONNEL Centrale filaire 4 zones (+ 2 AP)

avec clavier, sirène et chargeur intégrés + 1 sirène + 2 radars inference passif + 1 contest

SYSTEME RADIO "QUATRIX"

✓ 1 centrale radio 8 zones, mise en service totale ou partielle, cla-vier intégré, dispositif de détection de brouillage et de pile basse + chargeur, batterie inclus. ✓ 1 Contact d'ouverture sans fil.

✓ 1 Contact d'ouverture sans m.
✓ 1 Radar infrarouge sans fil.
✓ 1 Telécommande 4 fonctions.
✓ 1 Sirène filaire auto-alimentée.
✓ Système agréé PTT.
✓ GARANTIE GOLD 3 ANS!

L'ensemble

Contact d'ouverture seul Radar infrarouge seul Télécommande seule

581 F
732 F
525 F



Type professionnel agréé PTT, afficheur LCD, clavier codé, 2 messages enregistrables à synthèse vocale activés par 2 entrées, 8 numéros d'appel, contrôle de la ligne, horloge avec horodatage (date, heure, numéros ayant répondus), gestion ALPHAPAGE™, acquittement, dim.: 206 x 105 x 40 mm 2135 F (Idem avec télécompande et écoute à distance

acquittement, dim.: 206 x 105 x 40 mm ldem avec télécommande et écoute à distance 2540 F





RDH-94 Placé à l'intérieur d'une maison ou d'une auto, derrière une porte (non métallique), il détectera la présence d'un intrus et le fera fuir avant même qu'il ne soit entré. Décrit dans "Electronique Pratique" N° 178. En kit, aver boitier. avec boîtier



Centrale sans fil assurant la protection d'une habitation (plusieurs

tection d'une habitation (plusieurs étages) sans aucun contact à installer. Grâce à un capteur analysant les pressions et dépressions rapides, toute ouverture d'une issue enclenche une sirène intégrée (les personnes peuvent circuler à l'intérieur des locaux à surveiller). Montée avec batterie et sirène. Voir "Electronique Pratique" N° 1841150 F



CARTE D'ACQUISITION VIDÉO

Parmi toutes les applications vidéo, l'acquisition ou la régénération d'images vidéo intéresse bon nombre de lecteurs.


Nous vous proposons

d'étudier une carte

d'acquisition assez complète,

la partie régénération étant

prévue mais figurant au

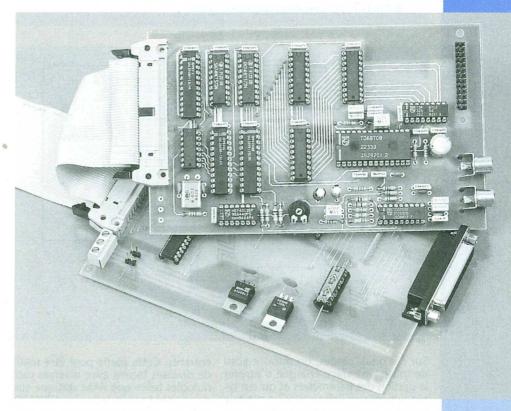

programme d'un prochain numéro. La carte que nous allons décrire est la carte principale d'un ensemble vidéo. Elle comporte ainsi les convertisseurs

Analogique/Numérique et Numérique/Analogique permettant de traiter convenablement tout signal vidéo et incorpore toute une circuiterie annexe permettant d'obtenir et de fournir l'ensemble des signaux utiles.

es applications vidéo demandent de répondre à des caractéristiques bien précises pour pouvoir être entreprises convenablement. Tout d'abord, pour pouvoir traiter des signaux vidéo en temps réel, ou du moins pour gérer des images qui peuvent être furtives, il nous faut pouvoir les traiter à une vitesse très rapide. Cela demande donc l'utilisation de circuits dédiés. Malheureusement, il existe une pléthore de circuits pouvant être utilisés mais dans des conditions totalement différentes les uns des autres.

C'est pour cela que nous avons étudié un ensemble de cartes qui peuvent être interconnectées en présentant des possiblités d'utilisation pratique similaires. L'utilisation de circuits spécifiques ou avec des caractéristiques particulières peut alors être envisagée dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre et les spécificités décrites ci-après.

On en est donc venu à un ensemble de cartes structurées suivant des besoins bien précis. En utilisant comme base commune le bus que nous vous proposerons prochainement dans cette revue avec son contrôleur vers le port parallèle d'un PC, on va construire un ensemble de cartes qui peuvent s'interfacer facilement.

La réalisation de ce numéro est comme nous l'avons précisé plus haut, la carte principale d'un traitement vidéo numérique. Elle contient donc tous les éléments permettant de transformer le signal analogique en flux numérique et réciproquement. Ceci sous le contrôle d'une machine à états permettant la configuration d'une acquisition et des paramètres qui l'influent.


L'APPLICATION CARTE D'ACQUISITION


Comme vous l'indique la figure 1, l'acquisition d'une image vidéo nécessite en gros deux principales fonctionnalités :

- une première convertit le flux analogique en flux numérique et génère les signaux de commandes permettant de valider les signaux numériques et de leur attribuer un sens. On a ainsi les signaux spécifiant la ligne, la colonne et éventuellement la validité du pixel numérisé,

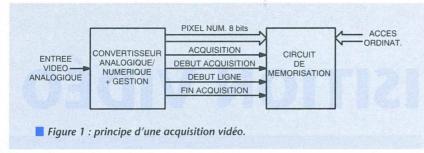- la deuxième prend en compte ce flux entrant et doit le placer dans sa mémoire conformément aux signaux de ligne, colonne et de validation qui proviennent du module d'interface.





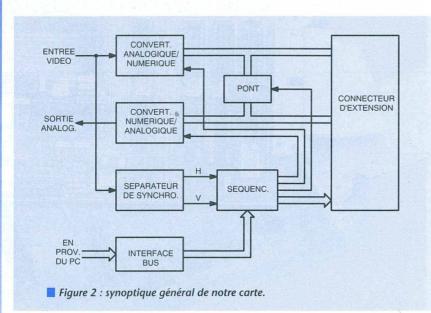

Sur ces deux parties, on dispose aussi de toute l'interface chargée d'assurer la gestion des paramètres et qui est typiquement une liaison avec un module intelligent type ordinateur PC ou microcontrôleur.

Nous allons rapidement passer sur la partie mémorisation, car il ne s'agit tout bêtement que d'un ensemble de boîtiers mémoire associés à des circuits compteurs permettant de répertorier dans le bon ordre l'ensemble des pixels entrants. Cette partie peut être traitée de diverses façons avec diverses technologies telles que RAM statique classique, RAM vidéo telles les CXK1206 utilisées précédemment dans cette revue, VRAM ou encore DRAM. Il faut cependant spécifier quels seront les signaux nécessaires à cette carte RAM. Il lui faut en effet :

le flux de pixels numérisés sur 8 bits,
un signal validant les informations

pixel,

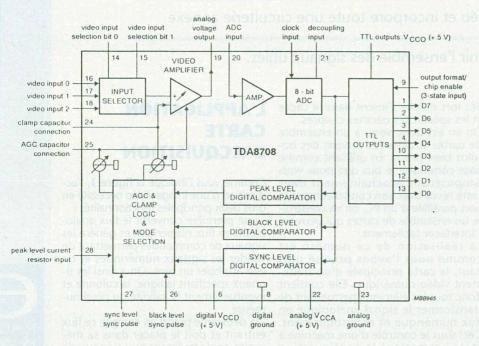


Figure 3 : structure interne du TDA8708.

- une remise à zéro de la mémoire, - éventuellement des informations sur la position du pixel (ligne et colonne). Nous verrons dans le prochain numéro l'approche choisie pour cette carte de mémorisation. Nous allons plutôt nous intéresser à la partie noble de la carte d'acquisition, c'est-à-dire au module d'entrée/sortie vidéo et de gestion en considérant ces conditions nécessaires et suffisantes à une bonne acquisition.

LA CARTE

Sur la **figure 2**, vous pouvez voir le synoptique général de notre carte. Celleci peut être décomposée rapidement en cinq parties principales :

- le convertisseur Analogique/Numérique: c'est évidemment la partie chargée de produire les signaux numériques à partir du signal analogique. Cette partie est sous le contrôle du séquenceur général,

- la synchronisation vidéo : le circuit est chargé de prendre, dans le signal vidéo, les différents signaux de synchronisation et de les fournir au séquenceur,

- le séquencement des opérations : c'est au séquenceur qu'est dévolu le rôle de gérer l'ensemble de l'acquisition et le fonctionnement des autres circuits.

- l'interface bus : c'est à partir de ce bus que l'ordinateur hôte peut commander la carte et y placer les paramètres voulus. Ceci influe le fonctionnement du séquenceur et la configuration en entrée-sortie des convertisseurs.

- le convertisseur Numérique/Analogique : cette partie dans la carte d'acquisition est superflue mais peut être utilisée pour tester la conversion analogique/numérique. Elle est cependant présente pour pouvoir être utilisée avec les extensions que nous vous proposerons par la suite.

Le convertisseur Analogique/Numérique

Le circuit utilisé est l'un des circuits les plus utilisés dans le traitement vidéo. Il allie vitesse de traitement et simplicité d'utilisation. C'est un produit Philips, en l'occurrence le TDA8708. Il existe une grande variété de circuits utilisant le même cœur de conversion tel que le TDA8709 ou encore le TDA8712. Ils se différencient par la fréquence de traitement ou encore le circuit d'entrée. Le TDA8708 accepte quant à lui une fréquence de traitement maximale de 30MHz.

On retrouve sur la figure 3 le synoptique interne du TDA8708. Celui-ci incorpore un convertisseur Analogique/Numérique et un traitement du signal analogique d'entrée.

Le convertisseur accepte sur sa patte 20 un signal analogique compris entre VCCA-1,6V et VCCA-1,1V soit d'amplitude 0,5V. Les sorties numériques peuvent être configurées soit en sortie binaire simple soit complémentée à 2 par l'intermédiaire de la patte 9. Cette

patte sert aussi à mettre en haute impédance les sorties numériques. Le rythme de conversion est commandé par le signal d'horloge sur la patte 5. Le circuit d'entrée du TDA8708 permet quant à lui de sélectionner une entrée vidéo parmi trois. Ce signal peut être ensuite normalisé par l'intermédiaire d'un amplificateur vidéo commandé. L'amplificateur vidéo peut être commandé en gain et en décalage de tension ce qui permet de placer le signal vidéo utile dans la plage désirée. La plage binaire utilisée pour un signal vidéo est celle utilisée sur la figure 4; on utilise pour cela plusieurs valeurs caractéristiques. Le TDA8708 contient en effet trois comparateurs qui influent sur les paramètres de l'amplificateur vidéo et le commandent pour obtenir le gabarit de la figure 4. L'ensemble du TDA8708 agit comme un circuit bouclé qui, en fonction du signal numérique de sortie, adapte les caractéristiques du circuit d'entrée pour rester dans le gabarit demandé.

La synchronisation vidéo

Là encore nous allons utiliser un circuit Philips considéré comme grand classique du genre : le TDA2595. Il est chargé de fournir les signaux de synchronisations à partir du signal vidéo incident. Il est aidé dans cette tâche par un 4013 chargé de faire la sélection entre la trame paire et impaire. Fonctionnant sous une tension typique de 12V, ces niveaux sont ramenés à un niveau compatible TTL par des diviseurs de tension et ensuite synchronisés avec l'horloge générale par l'intermédiaire de deux registres D.

Le séquenceur

C'est le cœur de l'application. Les autres composants lui fournissent ou utilisent ses signaux. Sur la **figure 5**, on observe toutes les interactions du séquenceur avec les autres parties :

Tout d'abord, il y a les paramètres spécifiant le type d'acquisition :

 le signal ACQ permet de lancer l'acquisition ou encore de remettre à zéro le séquenceur pour relancer une nouvelle acquisition,


- le signal SBEG permet la sélection du front du signal de synchronisation verticale commencant l'acquisition,

- le signal SEND permet la sélection du front du signal de synchronisation verticale terminant l'acquisition.


Ces deux signaux SBEG et SEND permettent différentes configurations que l'on retrouve sur la **figure 6**.

En effet le signal V (synchro vertical) indique par son niveau soit la trame paire soit la trame impaire. On peut donc si l'on dispose du moyen pour sélectionner un front montant ou descendant, déterminer où commencera l'acquisition. De la même manière, la sélection du front qui termine l'acquisition permet de placer la fin de l'acquisition sur la trame paire ou impaire. On a donc quatre possibilités:

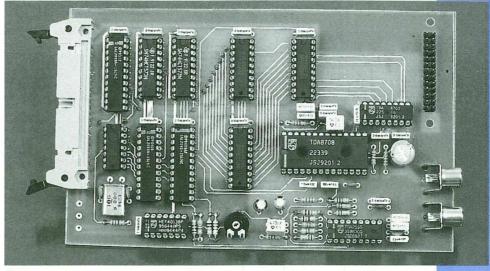- acquisition de la trame paire : sélection du front montant pour lancer l'acquisition et du front descendant pour terminer l'acquisition,



La carte d'acquisition.

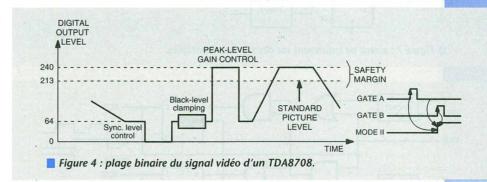

- acquisition de la trame impaire : sélection du front descendant pour lancer l'acquisition et du front montant pour terminer l'acquisition,

- acquisition d'une image complète (paire + impaire et commençant par la trame paire) : sélection du front montant pour lancer l'acquisition et du front montant suivant pour terminer l'acquisition,

- acquisition d'une image complète (impaire + paire et commençant par la trame impaire) : sélection du front descendant pour lancer l'acquisition et du front descendant suivant pour terminer l'acquisition.

Le TDA2595 et le 4013 fournissent des signaux HSYNC et VSYNC appropriés mais ne peuvent être utilisés directement dans la machine à états constituée par le séquenceur. En effet les signaux H et V sont utilisés en différents endroits du séquenceur. S'ils n'étaient pas synchronisés avec l'horloge générale, on pourrait dans certains cas limites avoir des traitements différents pour de mêmes signaux (figure 7). Pour cela on procède à une synchronisation des ces deux signaux par l'intermédiaire de deux registres D.

Les signaux fournis par le séquenceur servent ensuite au module de mémorisation pour se caler sur la bonne position mémoire et pouvoir y stocker la donnée pixel.

On utilise quatre signaux :

- VCLR: ce signal est chargé de repositionner le pointeur courant sur la première ligne. Il est fourni à chaque front du début d'acquisition,

 VCLK: ce signal doit faire passer le pointeur courant sur la ligne suivante. Ce signal est quant à lui généré quand



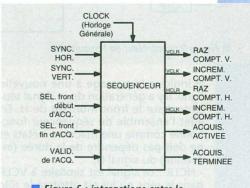



Figure 5 : interactions entre le séquenceur et le reste de l'application.

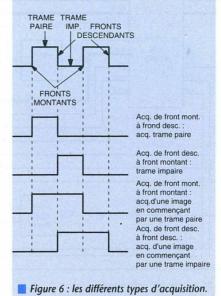

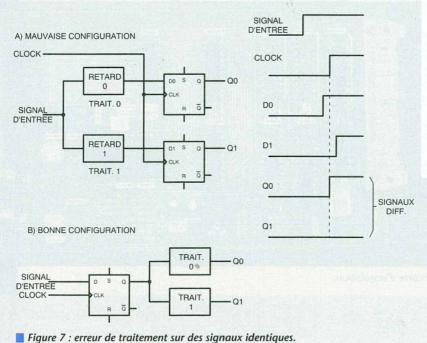





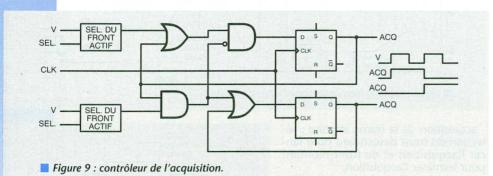


H indique le passage à une nouvelle ligne. Il y a génération de ce signal seulement sur le front montant de H. En effet l'ensemble du séquenceur fonctionne comme une machine à états et ne doit pas dépendre de la durée (inconnue) du signal H,

 HCLR: ce signal est similaire à VCLR dans le sens où lui est attribué le rôle

de repositionner le compteur courant sur la première colonne. Ce signal est lui aussi délivré quand H indique le passage à une nouvelle ligne. Le signal est identique à VCLK mais dispose de ressources séparées pour pouvoir être éventuellement modifié,

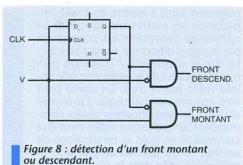 HCLK: ce signal doit assurer le passage d'un pixel à l'autre. Il est ici présent par




souci d'exhaustivité mais n'est pas utilisé car on prend le signal Clock à sa place. Pour assurer la reconnaissance de fronts montants ou descendants des signaux H et V, on utilise des bascules D qui retardent les signaux et ensuite on procède par comparaison entre l'entrée et la sortie de la bascule pour savoir si on a affaire à un front montant ou descendant (figure 8). On dispose ainsi du signal de synchronisation vertical V et de son homologue retardé VR; de même on a la synchronisation Horizontale H et retardée HR.


La génération des signaux d'acquisition s'accompagne des signaux de validations qui déterminent le début et la fin de l'acquisition. Ceux-ci utilisent le détecteur de front et deux autres bascules pour assurer la validation de l'acquisition. Une première bascule attend la détection du front de départ. La sélection du front de départ se produit par l'intermédiaire des signaux V, VR et de SBEG. Une fois cette bascule déclenchée, elle s'auto-entretient jusqu'à ce que le front terminant l'acquisition soit détecté ou que la deuxième bascule soit positionnée.


Cette dernière doit être positionnée lors de la fin de l'acquisition. Celle-ci l'est lorsque le front de fin d'acquisition est détecté et que la première bascule est positionnée (donc en acquisition).


On a en résumé un organigramme pour l'état de ces deux bascules qui est représenté sur la figure 9.

Sans faire partie réellement du séguen-

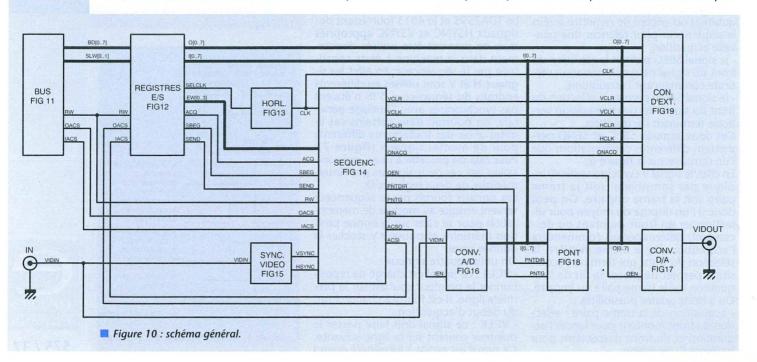

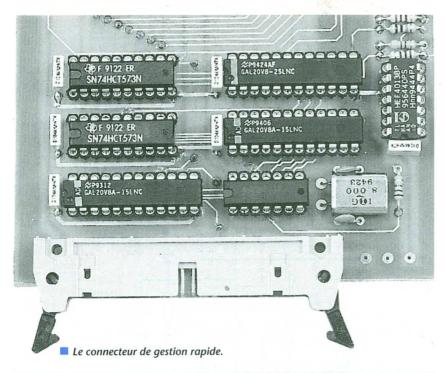

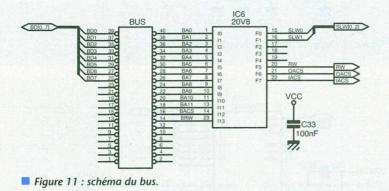

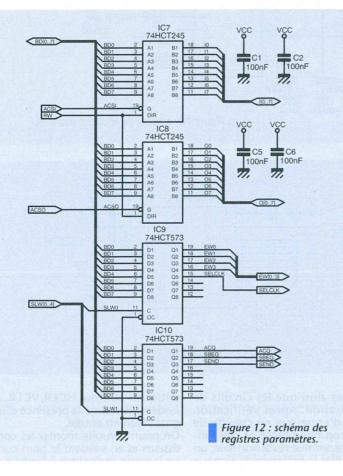


ceur, une autre GAL est chargée de définir la configuration complète de l'ensemble. En effet les convertisseurs, les tampons 74XX245 conduisent dans certains cas à des conflits de bus. On peut par exemple lors d'une phase d'acquisition vouloir écrire sur le convertisseur N/A. Si l'on n'a pas un circuit qui évite ce genre de conflits, on peut avoir de graves dommages et ceci de manière tout à fait impossible à résoudre. Lors de l'alimentation de la carte, les registres 74XX573 peuvent contenir des valeurs totalement aléatoires. Par l'utilisation de la GAL, on ne permet que des accès restreints et prévus à tous les éléments de l'application. De plus cette GAL, dans une configuration particulière, permet d'activer un pont entre le convertisseur Analogique/Numérique et le convertisseur Numérique/Analogique. Cette option permet d'obtenir sur la sortie analogique une valeur test par rapport à l'entrée analogique. On aurait pu à première vue employer les deux 74XX245 utilisés pour lire et écrire sur les convertisseurs mais cela aurait empêché toute autre action et de plus aurait entraîné un temps de propagation double de celui utilisé avec un seul 74XX245.


LE SCHÉMA GÉNÉRAL

Ce dernier est reproduit sur la figure 10. Celui-ci est reproduit de manière structurée avec les différents sous-éléments :

- le bus et le décodage (figure 11) utilisent tout simplement une GAL20V8 qui permet par ses ressources internes de décoder directement l'ensemble du domaine d'adresses présent sur le bus. La GAL génère directement les signaux de contrôle vers des buffers de type 74XX245 et des registres de type 74XX573,
- les registres de paramètres et les interfaces avec le bus (figure 12): ce sont ces éléments qui sont adressés par le décodage du bus. Les registres 74XX573 maintiennent l'état des paramètres de l'acquisition comme le type de front de début d'acquisition et de la fin d'acquisition, ainsi que le type de fonctionnement,
- le générateur d'horloge (figure 13) permet de générer les signaux utilisés pour synchroniser l'ensemble du fonctionnement du séquenceur. C'est à sa fréquence que les données vidéo seront échantillonnées,
- le séquenceur (figure 14). Le séquenceur général est formé par une GAL20V8 et comporte l'ensemble de la logique que nous avons décrit plus haut,

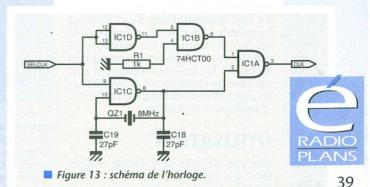



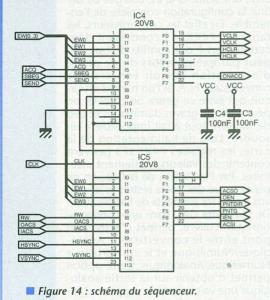

- le séparateur de signaux de synchronisation (figure 15). Le TDA2595 est utilisé directement sur l'entrée vidéo et alimenté par le +12V. Un circuit 4013, lui aussi alimenté en 12V, est chargé de détecter le début de la trame paire et ainsi d'une image complète. Les sorties sont ensuite ramenées à un niveau compatible avec les niveaux TTL par des ponts diviseurs,

- le convertisseur Analogique/Numérique (figure 16). Le TDA8708 est utilisé dans une configuration assez spéciale car on n'utilise pas les circuits

d'entrée vidéo,

- le convertisseur Numérique/Analogique (figure 17). Le convertisseur N/A (TDA8702) est directement relié sur le connecteur d'extension et sur un port du 74XX245 qui fait le pont entre l'entrée et la sortie,

- le pont entre le convertisseur A/N et le convertisseur N/A constitué par un

74XX245 (figure 18),

- le connecteur d'extension vers l'unité de traitement ou de mémorisation dans notre cas d'acquisition vidéo (figure 19).

RÉALISATION

La réalisation de cette carte au format EUROPE se révèle être notablement facilitée par l'utilisation de circuits de type GAL ou encore de registres de type 573 qui peuvent facilement être implantés sur un bus.

Sur les figures 20, 21 et 22, vous pouvez discerner le tracé du circuit imprimé double face sur chaque couche et de son implantation. Vous noterez l'agréable symétrie du routage avec ses bus horizontaux et verticaux qui ont permis de faciliter la conception du circuit. On veillera simplement à ne pas faire de court-circuit accidentel car les pistes sont assez fines bien qu'encore facilement réalisables.

UTILISATION

Une fois les tests de principe réalisés (test des connexions, de la présence du 5V), on placera les composants


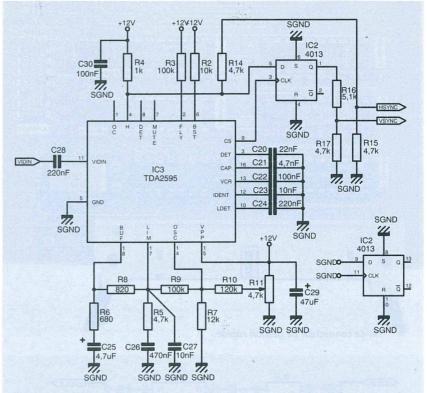


Figure 15 : schéma de la synchronisation.

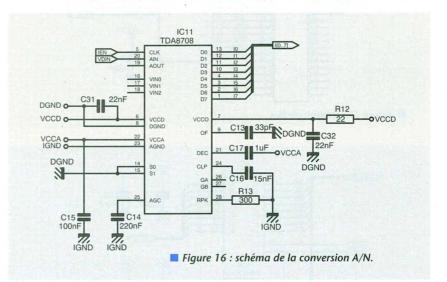


IC12 TDA8702 C9 OVCCA 10 100nF DGND OGND 100n C1 OGND CLK 4 C12 vou Nou VCCD R18 82 C8 77, OGND DGND DGND OGND Figure 17 : schéma de la conversion N/A.

numériques ainsi que les circuits de synchronisation. Après vérification qu'aucun d'entre eux ne chauffe de manière trop importante et que l'intensité consommée reste normale, on pourra vérifier la présence de signaux critiques comme HCLR, VCLR, ceci évidemment avec la présence d'un signal vidéo en entrée.

Ón pourra ensuite monter les convertisseurs et en validant le pont comparer la sortie analogique à l'entrée.





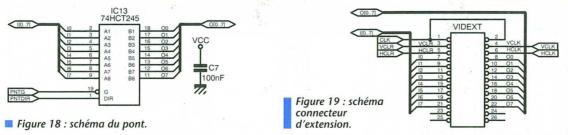


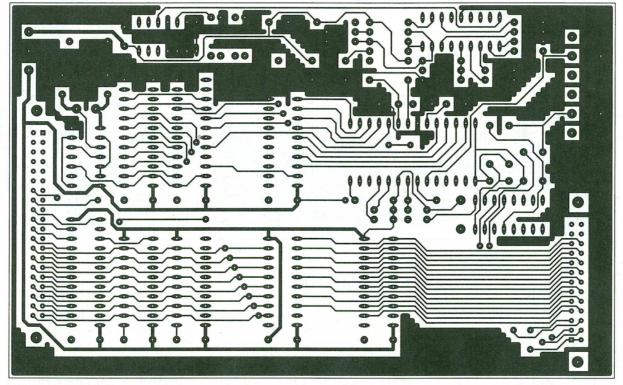


Figure 20 : PCB couche cuivre.

Figure 21 : PCB couche composants.

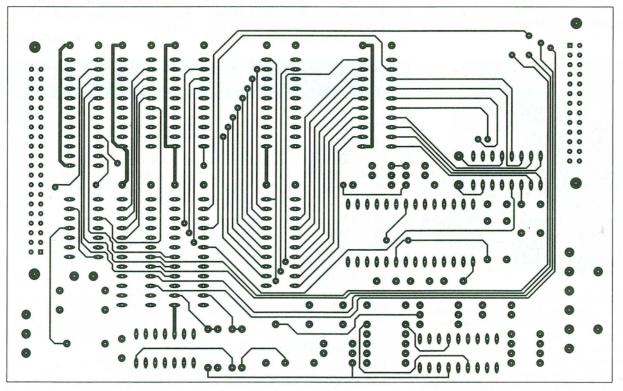

AMÉLIORATIONS ET EXTENSIONS

Comme nous l'avons sous-entendu plusieurs fois, de nombreuses possibilités sont offertes sur la carte sans être forcément toutes utilisées. En tant que carte d'acquisition seule, il n'y a aucune utilité à la présence d'un convertisseur N/A. Par ailleurs, comme l'auront peut-être remarqué certains d'entre vous, certains surdimensionnements

au point de vue ressource utilisée présagent d'autres utilisations. En effet comme indiqué sur la **figure 23**, cette carte constitue l'interface entre le monde analogique et le monde numérique. Elle sert donc de source et de





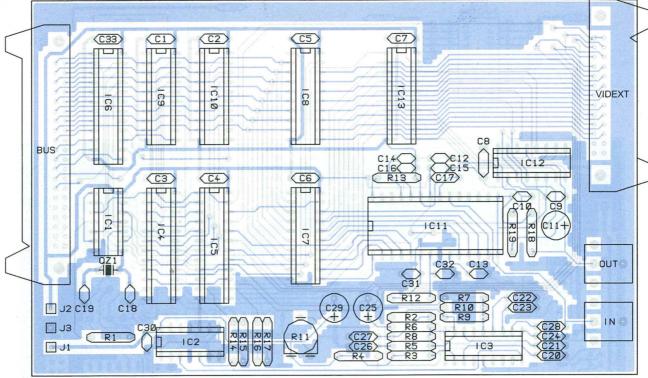


Figure 22 : PCB implantation des composants.

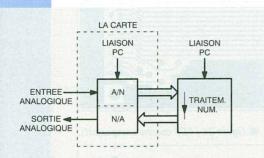



Figure 23 : utilisation de la carte.

CONCLUSION

Cette réalisation se veut être le point de départ d'un ensemble de haut niveau sans être d'un prix prohibitif. La gestion par carte facilite le développement de cartes aux mêmes fonctionnalités mais avec des choix technologiques diffécarte Cette comporte tous les éléments qui sont absolument nécessaires pour pouvoir aborder le traitement vidéo de manière suffisante. De plus les possibilités qui y sont présentes (sans être forcément utilisées)

permettent une large plage de manœuvre autour de ce concept. L'utilisation seule de la carte permet de lire au rythme du système hôte les informations présentes sur le convertisseur A/N et de sortir un signal analogique directement. Mais avec une simple carte de mémorisation que nous verrons prochainement et une carte d'interface au port parallèle PC. Elle est capable de mémoriser l'ensemble de l'image vidéo, signaux de synchronisation inclus. A suivre...

P. de CARVALHO

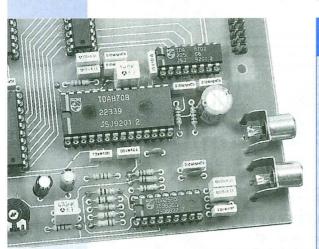

destination aux signaux sur le connecteur extension. On peut donc envisager d'y connecter des cartes de traitement numériques et là les possibilités offertes sont immenses. Il suffit de remarquer toutes les prouesses que l'électronique numérique arrive à produire aujourd'hui dans le monde vidéo ou même dans le traitement de signaux analogiques rapides. C'est aussi pour cela que les étages d'entrée et de sortie n'ont pas été pré-caractérisés. Chaque application demande un petit ajustement personnel, mais qui peut être facilement réalisé.

NOMENCLATURE

Résistances :

R1, R4: 1 k Ω $R2:10 k\Omega$

R3, R9: $100 \text{ k}\Omega$

R5, R11, R14, R15, R17: 4,7 kΩ

R6: 680 Ω $R7:12 k\Omega$

R8: 820 Ω R10:120 kΩ

R12: 22 Ω

R13: 300 Ω $R16:5,1 k\Omega$

R18:82 Ω

R19: 10Ω

Condensateurs:

C1 à C7, C9, C10, C12, C15, C22, C30, C33: 100 nF

C8, C23, C27: 10 nF C11: 100 uF

C13:33 pF

C14, C24, C28: 220 nF

C16:15 nF

C17:1 uF

C18, C19: 27 pF

C20, C31, C32: 22 nF

C21: 4.7 nF

C25: 4.7 uF

C26: 470 nF

C29: 47 uF

Circuits intégrés :

IC1: 74HCT00

IC2:4013

IC3: TDA2595

IC4, IC5, IC6: 20 V8

IC7, IC8, IC13: 74HCT245

IC9, IC10: 74HCT573

IC11: TDA8708

IC12: TDA8702

Divers:

QZ:8 MHz

BUS: connecteur HE10 2x20

VIDNUM: connecteur HE10 2x13

OUT, IN: RCA JACK.




Synchronisateur vidéo à comptage

LIGNES

La vidéo est un domaine fort intéressant.

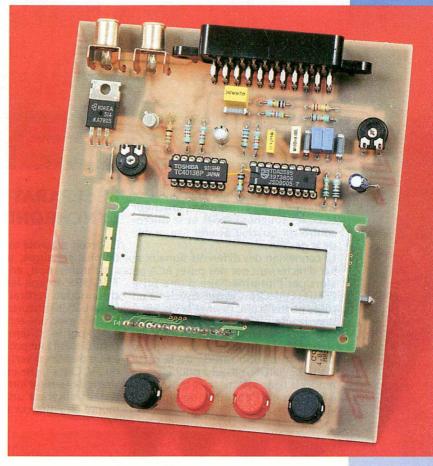Il suffit de considérer l'engouement suscité par les produits tels que télévision, magnétoscope, décodeur satellite et autres... Pour explorer ce petit monde, certains instruments sont autant nécessaires que le multimètre à l'électricien. Parmi les appareils indispensables, on retrouve l'oscilloscope, la mire TV, le vobulateur vidéo ou encore le compteur-



synchronisateur de lignes. C'est à ce dernier que nous allons nous attaquer.

Encore un nous direz-vous! Il est vrai qu'un nombre important de montages de ce type ont été abordés ici et ailleurs. Mais chaque réalisation apporte sa pierre à l'édifice et celle-ci se présente comme une des réalisations les plus simples à réaliser et à utiliser. Elle n'utilise en tout et pour tout que trois circuits intégrés avec cependant une interface à affichage LCD et clavier. C'est en quelque sorte le montage ultime, bien que l'ultime des ultimes sera peut-être celui où nous

n'en aurons plus besoin du tout!

e circuit présenté ici n'est en effet que la nième version d'un produit maintes fois présenté. Pour que ce montage ait un intérêt par rapport aux versions déjà présentées, on l'a doté de caractéristiques supplémentaires. La sélection de ligne peut se faire à l'aide d'un ensemble de quatre touches qui associées à un afficheur LCD permet-


tent de déterminer la ligne à valider. L'avantage de cette configuration réside essentiellement dans la facilité d'utilisation et ceci pour un prix qui se révèle modique. De plus il a l'immense avantage de n'être pas figé et l'implantation d'une nouvelle fonctionnalité se révèle aisée par l'utilisation d'un microcontrôleur.


LE CIRCUIT

Nous avons divisé notre circuit en deux sous-circuits : **figure 1**. Un premier regroupe le séparateur de signaux de synchronisation et génère les signaux nécessaires au module de traitement.



575 / 43

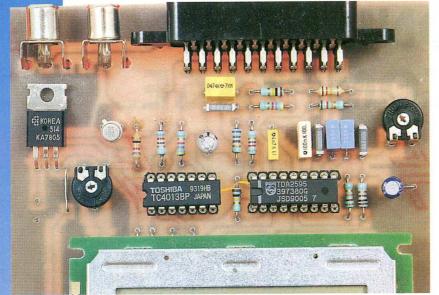

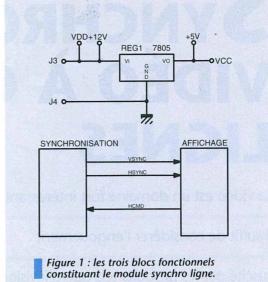

La deuxième partie regroupe l'unité de traitement qui comporte l'afficheur LCD, les touches clavier et le microcontrôleur qui doit assurer l'ensemble de la gestion.

La connexion des différents signaux se fait directement par des prises RCA ou alors par l'intermédiaire d'une prise PERITELEVISION. Celle-ci associée à un câble peritel croisé permet la visualisation directe sur la télévision de la ligne sélectionnée. En effet le signal de déclenchement est aussi relié à l'entrée de commutation rapide de la prise PERITELEVISION, ce qui a pour effet de rendre la ligne sélectionnée toute noire à l'écran en l'absence de signaux vidéo.

LE SÉPARATEUR DE SYNCHRONISATION

Le circuit présenté est tout ce qu'il y a de plus classique, un séparateur de synchronisation, en l'occurrence un TDA2595, fournit les signaux de synchronisation verticaux et horizontaux (figure 2). Malheureusement ce circuit travaille avec une tension nominale de 12V. Pour le traitement par le microcontrôleur, il faut procéder à une translation de niveau vers et en provenance du 5V. Cette tâche est confiée à un diviseur de tension formé par deux résistances ainsi qu'un transistor NPN monté en émetteur commun. On dis-

pose ainsi de l'envoi des signaux de synchronisation horizontale et vertica-le respectivement HSYNC et VSYNC. Par ailleurs le module de comptage renvoie l'ordre de validation par l'intermédiaire du signal HCMD. Là encore on procède à une mise à niveau par l'intermédiaire d'un étage tampon à base de NPN en émetteur commun. La présence des deux bascules à base de 4013 est rendue obligatoire pour assurer une synchronisation du déclenchement avec le front montant du signal HSYNC et différencier la trame paire de la trame impaire.

Le TDA2595 délivre en effet deux signaux dont l'un est la synchronisation horizontal (patte 4) et l'autre est une

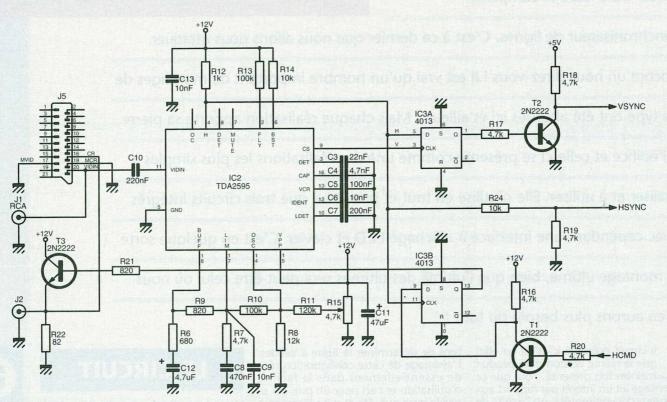


Figure 2 : schéma de la partie extraction et séparation des signaux de synchro.

synchro trame (patte 9 en l'absence de charge). On ne peut déterminer quelle trame est actuellement en cours.

En y associant un registre D, on peut obtenir soit la trame paire soit la trame impaire. Le choix se fait sur la transition haute du signal VSYNC et est déterminée par le niveau du signal HSYNC. Un flip-flop du 4013 permet de prendre en compte cette situation. L'autre flip-flop est utilisé pour créer le signal de déclenchement. En effet le microcontrôleur fonctionne de manière totalement asynchrone par rapport aux signaux vidéo. Il n'est donc pas possible de générer directement le déclenchement sans qu'il y ait des fluctuations de phases indésirables et ceci sur un intervalle considérable par rapport à la période d'une ligne vidéo de 64µs. En effet si on considère le microcontrôleur PIC cadencé avec un quartz de 4MHz, on obtient un temps de cycle de 1 us (le PIC divise la fréquence du quartz par quatre en interne). En considérant que le PIC intervienne au plus 2 instructions après le déclenchement du signal HSYNC, on se retrouve avec une erreur qui peut être comprise dans un intervalle d'au moins 2μs. Comparativement au 64us de ligne vidéo utile, c'est une valeur trop importante pour être exploitable.

On est donc obligé de procéder à une resynchronisation de l'ensemble par un flip-flop déclenché par le signal HSYNC.

L'unité de traitement doit alors positionner l'entrée D du flip-flop avant que celui-ci ne soit déclenché par HSYNC. Cette sortie du flip-flop adresse directement un étage tampon chargé d'assurer l'adaptation basse impédance 75 ohms de l'entrée commutation rapide de la prise péritel ou encore de la sortie BNC.

L'UNITE DE TRAITEMENT

Cette unité de traitement se révèle être de la forme la plus simple qui soit, (figure 3). C'est effectivement


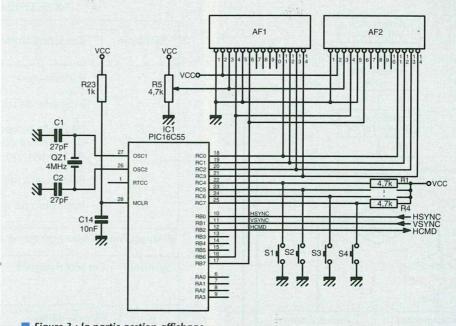


Figure 3 : la partie gestion-affichage.

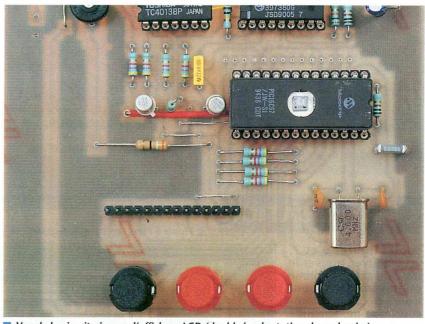


Vue de la circuiterie sous l'afficheur LCD (double implantation de ce dernier).

* Envoi commande A envoi sur 4 bits du poids fort de A impulsion positive E envoi sur 4 bits du poids faible de A impulsion positive É * Initialisation du LCD en 4 bits envoi commande 33 h envoi commande 32 h envoi commande 28 h envoi commande 0Eh (display on, cursor on Blink off) envoi commande 06h (entre mode set shift droite) * Effacement LCD envoi commande 01h * Ramène le curseur en position 1 envoi commande 02h * Envoi d'une donnée D envoi sur 4 bits du poids fort de D impulsion positive E envoi sur 4 bits du poids faible de D impulsion positive E Figure 4 : organigramme de la gestion de l'afficheur LCD en 4 bits.

un seul et unique microcontrôleur PIC qui assure les différentes tâches. On retrouve évidemment sur ses ports d'entrées-sorties l'afficheur LCD. Celui-ci nécessite 6 ports d'entréessorties pour sa gestion (on trouvera d'ailleurs sur la figure 4, l'organigramme général de la gestion d'un afficheur LCD en mode 4bits comme nous l'ont demandé plusieurs lecteurs). Ensuite un ensemble de quatre touches assure l'interface d'entrée. Celles-ci sont connectées directement à quatre ports du PIC avec l'aide de quatre résistances de rappel au + Vcc. La lecture des touches se produit à chaque synchronisation verticale. Par ailleurs le PIC reçoit du module de

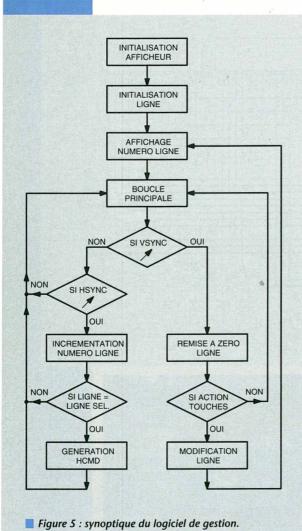tri les signaux HSYNC et VSYNC et renvoie à celui-ci le signal HCMD. Le synoptique général du programme est reproduit sur la figure 5. Le programme pour PIC16C57 et 55 sera disponible par les canaux habituels auprès de la rédaction ou sur le serveur.





ANNEXE timings ligne et trame

Symbole	Caractéristiques	Standards A, B G, H, I, D, K, K1, L		
Н	Période ligne	64 μs		
Α	Intervalle de suppression ligne	12 ± 0,3 μs		
В	Intervalle temporel entre la ligne de référence (OH) et le front arrière de suppression	10,5μs		
С	Palier avant impulsion synchro ligne	1,5 ± 0,3 μs		
D	Impulsion de synchro	4,7 ± 0,2 μs		

«Timings» synchro ligne (voir figures A(a) et A (b)).

Symbole	Caractéristiques	B, G, H, I, D, K, K1, L H = durée ligne
V	Période trame	20 ms
j	Effacement trame	25 H + a
j'		0,3 ± 0,1μs
k		3 ± 2 μs (systemes B/SECAM, G/SECAM, D, K, K1 et L seulement)
1	1 ^e séquence d'impulsions d'égalisation	2,5 H
m	séquence d'impulsions de synchro	2,5 H
n	2º séquence d'impulsions d'égalisation	2,5 H

«Timings» synchro et intervalle de suppression trame (voir B(a), B(b) et B(c)).

LA RÉALISATION


Figure 6 : une carte simple face suffit au prix de quelques straps.

Sur les figures 6 et 7, vous pouvez trouver le tracé du circuit imprimé et son implantation. Celui-ci est monocouche et ne demande pas de gros efforts de réalisation. On notera cependant la présence de quelques straps dont il ne faudra pas oublier la présence.

Une remarque cependant concerne les afficheurs LCD: vous pourrez trouver dans le commerce deux types d'afficheurs qui disposent soit d'un connecteur en bas soit en haut. Une double implantation vous permettra d'utiliser ces deux versions. Il ne faudra cependant pas vous tromper dans l'implantation (patte 1 au 0 Volt).



L'utilisation de ce produit se révèle d'une simplicité infantile. Sur

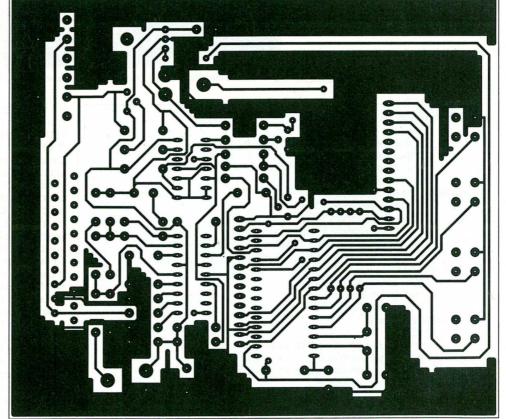



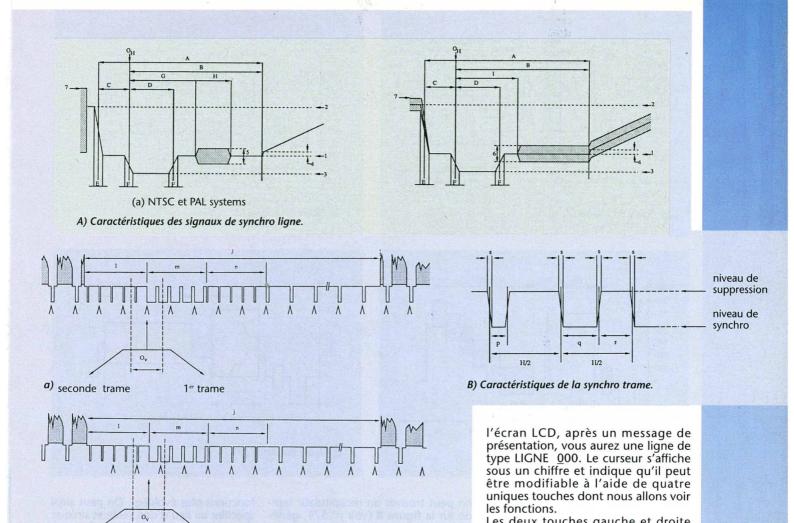



Figure 7 : l'implantation correspondante. Deux implantations d'afficheur LCD sont prévues selon le type choisi.

1er trame


seconde trame


Les deux touches gauche et droite servent à déplacer curseur. Celui-ci se place ainsi sous le nouveau chiffre à modifier. Une rotation


ramène le curseur à droite si on dé-

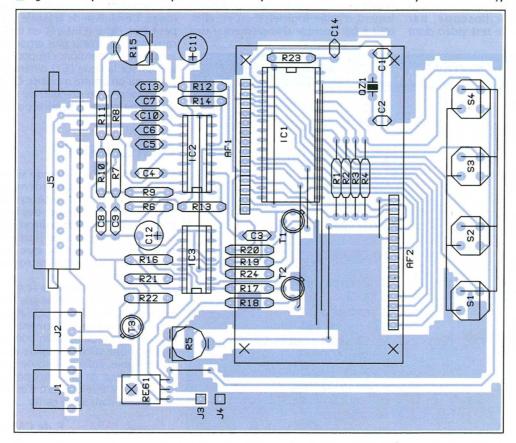




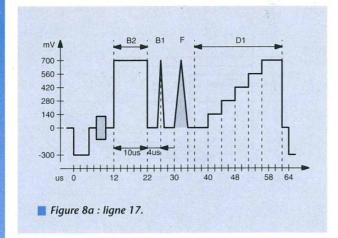

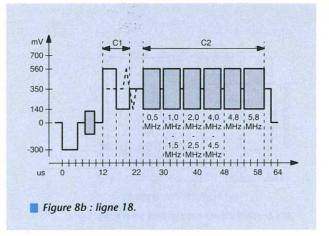

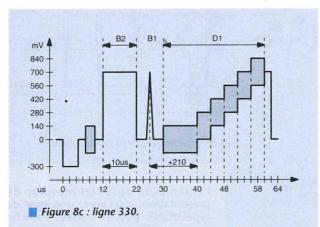

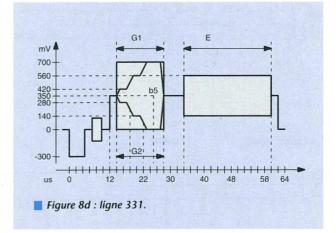

passe la limite gauche et inversement.

Les deux autres touches haut et bas servent elles à incrémenter ou décrémenter la valeur du chiffre pointé par le curseur. Nous voilà arriver à la fin de la notice d'utilisation!

L'utilisation principale sera essentiellement dédiée à la lecture de lignes choisies sur un oscilloscope, par exemple les lignes de test vidéo dont on peut trouver un récapitulatif rapide sur la **figure 8** (voir n° 571, générateur de lignes test).

AMÉLIORATIONS

Les améliorations qui peuvent être apportées à cette réalisation sont essentiellement d'ordre logiciel. Il est en effet tout à fait possible d'implémenter des fonctions plus évoluées. On peut ainsi spécifier au lieu d'une seule et unique ligne, un ensemble de lignes. On peut ainsi définir une bande horizontale sur l'écran sur laquelle la première ligne sert de déclenchement. La sélection de la bande peut ainsi se faire de la même manière (curseur haut et bas) l'algorithme du programme se prêtant bien à cet usage. L'évolution de la partie logicielle peut être riche d'intérêt en intégrant carrément un menu plus ergonomique à ce type d'extension. On pourra ainsi ajouter sur la ligne LCD différents drapeaux qu'on pourra modifier. On pense notamment à un drapeau de sélection de trame paire, impaire ou encore d'image.

NOMENCLATURE

Résistances :

R1 à R5, R7, R15 à R20 : 4,7 kΩ

R6 : 680 Ω R8 : 12 k Ω R21, R9 : 820 Ω R13, R10 : 100 k Ω R11 : 120 k Ω R12, R23 : 1 k Ω R14, R24 : 10 k Ω

Condensateurs:

R22:82 Ω

C12: 4,7 µF

C1, C2: 27 pF
C3: 22 nF
C4: 4,7 nF
C5: 100 nF
C6, C9, C13, C14: 10 nF
C7: 200 nF
C8: 470 nF
C10: 220 nF
C11: 47 µF

Semi-conducteurs :

T1, T2, T3: 2N2222

Circuits intégrés :

IC1 : PIC16C55 ou 57 IC2 : TDA2595 IC3 : 4013 REG1 : 7805

Divers:

J1, J2: en base RCA
J3, J4: B
J5: embase péritel
QZ1: quartz 4 MHz
S1, S2, S3, S4: touches CI.
Afficheur LCD
Epson EA-D16023AR
ou LM 16155 Sharp
en 1 ou 2 lignes de
16 caractères.

CONCLUSION

Ce circuit est d'une grande simplicité. Il permet d'arriver rapidement à la ligne désirée. Il est intéressant par exemple de sélectionner des lignes similaires sur les trames paire et impaire. Dans le cas de certains jeux électroniques, qui n'opèrent que sur une trame, on peut ainsi retrouver les mêmes signaux.

Le coût de cette maquette se révèle suffisamment réduit pour ne pas se priver de sa réalisation. Enfin l'utilisation principale est et restera sûrement la sélection des lignes de test. On pourra donc y prévoir une sélection rapide et directe de ces lignes. Enfin on dispose sur le microcontrôleur de plusieurs ports libres qui pourront être utilisés à d'autres fins. La balle est dans votre camp ...



DISTRIBUTEUR **AUDIO-VIDÉO 3 VOIES**

Dès que l'on souhaite

alimenter plusieurs appareils

à partir d'une seule source


vidéo, il est nécessaire de

disposer d'un circuit

électronique qui réalisera

l'adaptation de la source et

qui permettra la

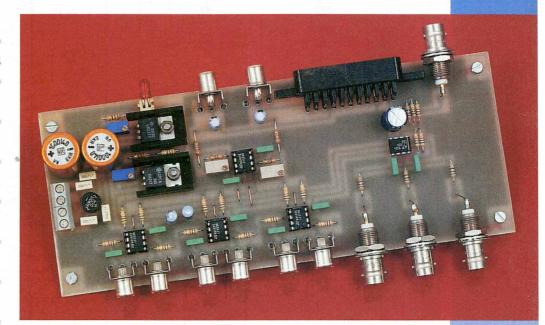

multiplication des sorties sans dégradation de la qualité des signaux, cela étant

valable aussi bien pour la vidéo que pour l'audio mais plus encore pour la vidéo.

C'est ce montage que nous vous proposons de réaliser maintenant.

LE SCHÉMA DE **PRINCIPE**

Le schéma de principe de notre réalisation est donné en figure 1. La carte proposée n'emploie que des amplificateurs opérationnels pour la partie audio et un amplificateur spécifique pour la vidéo. Ce dernier est du type LT1206, modèle présentant des caractéristiques excellentes.

Le LT1206 est un amplificateur à contre-réaction de courant (CFA) pouvant fournir une puissance importante en sortie, le courant délivré pouvant atteindre 250mA. Cette caractéristique lui permet d'alimenter des charges capacitives tout en conservant une bonne stabilité de fonctionnement. Il peut également alimenter des charges de faible impédance avec une excellente linéarité dans les hautes fréquences.

Le LT1206 possède une broche (broche 4) permettant l'ajustage du courant d'alimentation du circuit. Cette particularité permet de le mettre en état de «repos» ou d'attente en connectant une résistance d'une vingtaine de kohms entre la broche SHUTDOWN/ CURRENT SET et la ligne d'alimentation positive. La consommation du composant n'est alors que de 200µA. Mais cette particularité n'est pas seulement utilisée dans ce but : lorsque la bande

passante de l'amplificateur peut être réduite, et que l'on désire par exemple augmenter l'autonomie du montage lors d'une alimentation par piles, il suffit de connecter cette broche à la masse par l'intermédiaire d'une résistance de valeur bien précise : sous une alimentation symétrique de + et - 5V, une résistance de 10,2 kohms limitera le courant à 10mA, alors qu'une valeur de 22,1 kohms le fixera à 5mA. Sous une alimentation de + et - 15V, il sera nécessaire d'utiliser une résistance de 60,4 kohms pour une consommation de 10mA et 121kohms pour 5mA. En utilisation normale, la broche 4 sera directement connectée à la masse et la consommation du circuit atteindra 20mA.

Les valeurs des résistances de contre-réaction (Rf) et de gain (Rg) doivent être judicieusement déterminées car elles influencent directement la bande passante de l'amplificateur comme c'est toujours le cas avec un CFA (current feedback amplifier). Elles seront choisies en fonction des tensions d'alimentation et de l'impédance de la charge (RI) qui sera connectée en sortie. Les tableaux 1 et 2 indiquent les valeurs des résistances Rf et Rg et la bande passante obtenue en fonction de l'impédance de la charge, la broche de réglage de courant étant connectée à la masse.

On pourra donc, le cas échéant, utiliser les chiffres donnés dans ces tableaux

en s'approchant le plus possible des valeurs des résistances afin d'obtenir à peu de choses près la bande passante annoncée.

Le LT1206 peut fonctionner à l'aide d'une alimentation simple ou symétrique dans une gamme de tensions allant de + et - 5V à + et - 15V. Les tensions positives et négatives peuvent être dissymétriques mais dans ce cas la tension d'offset augmente de 500µV


par volt de différence.

Pour conclure cette description, signalons que ce circuit possède une protection thermique qui évite une trop haute montée en température du boîtier. Il convient cependant de dissiper la chaleur qu'il produit en fonctionnement par l'intermédiaire de ses broches à l'aide des pistes qui devront être assez larges et d'un plan de masse conséquent. On pourra également le munir d'un petit dissipateur pour boîtier DIL. Notre schéma de principe se décompose en deux parties : la partie audio et la partie vidéo.

LE CIRCUIT AUDIO

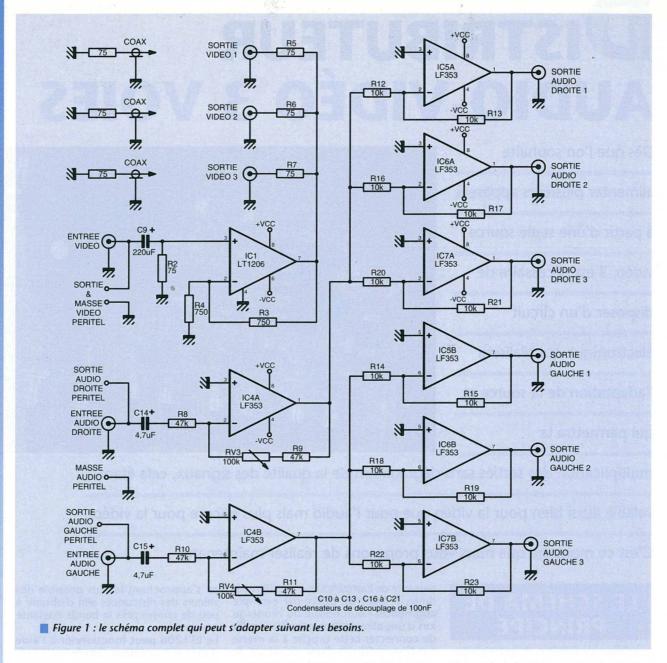Les signaux audio (en stéréo) sont distribués à la platine soit par un connecteur péritel, soit par des connecteurs RCA, ce qui permettra de résoudre tous les cas de figure. Ils parviennent aux entrées du double amplificateur opérationnel IC4,






lequel est configuré en amplificateur inverseur dont le gain peut être ajusté entre 0,5 et 2,5, de manière à régler exactement le niveau de sortie à la valeur de 775mV (0dBm). Les couplages d'entrée sont capacitifs afin de bloquer d'éventuelles composantes continues et les impédances sont fixées à 47 kohms par les résistances R8 et R10.

Les signaux droite et gauche sont chacun distribués à trois amplificateurs inverseurs de gain unitaire dont les sorties sont directement connectées à des connecteurs RCA. On dispose ainsi de trois sorties stéréo ou six sorties mono. Les amplificateurs opérationnels utilisés pourront être d'un type quelconque. Nous avons, quant à nous, choisi des LF353 qui donnent de bons résultats. Nous aurions tout aussi bien pu employer des TL082 (par exemple).

LE CIRCUIT VIDÉO


L'étage vidéo utilise l'amplificateur LT1206CN8 dont nous venons d'étudier succintement les caractéristiques. Le signal vidéo qui parvient à son entrée provient d'un connecteur BNC ou de la prise péritel. Le couplage d'entrée est là aussi capacitif, ce qui permet d'éliminer une éventuelle tension continue issue de la source mais qui implique un réalignement et une reconstitution de la composante continue côté récepteurs. L'impédance d'entrée de l'amplificateur est fixée à 75 ohms par la résistance R2. Il est monté en amplificateur

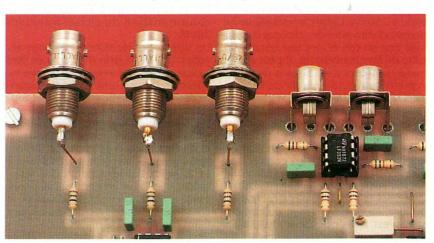non inverseur dont le gain a été fixé à 2 afin de compenser l'atténuation apportée par l'insertion du montage dans la ligne, c'est-à-dire par l'adaptateur-atténuateur par 2, 75 Ω -75 Ω . Ce gain pourra par ailleurs être augmenté afin de pallier un éventuel affaiblissement des signaux dûs à de grandes longueurs des câbles de liaison (co-



Les sorties BNC vidéo et RCA audio.



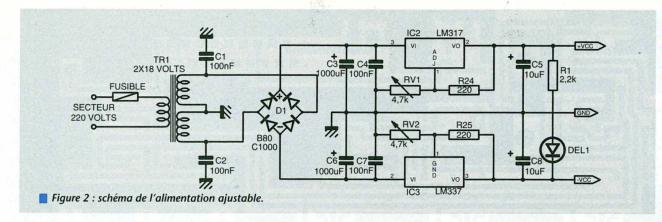


axial). Les résistances R3 de contre-réaction et R4 de gain possèdent une valeur de 750 ohms, ce qui procure à l'amplificateur une bande passante d'environ 40 MHz à -3dB, et 20 MHz à -0,1 dB avec de bonnes performances de gain et phase différentiels. Les trois sorties constituent pour l'amplificateur une charge d'une impédance de 50 ohms. Afin de ne pas modifier cette charge, il conviendra lorsqu'une ou deux sorties ne seront pas connectées, d'y adapter des connecteurs bouchons 75 ohms afin de maintenir constante l'impédance et par conséquent la largeur de bande, le gain et la phase différentiels. Ces sorties s'effectuent sur des connecteurs BNC.

Bien que cela ne soit pas d'une importance vitale, nous avons prévu une alimentation symétrique ajustable afin d'annuler en sortie toute tension d'offset. Cette alimentation utilise les circuits intégrés régulateurs LM317 (IC2) et LM337 (IC3) dont les tensions de sorties seront ajustées à l'aide des résistances variables RV1 et RV2. La diode DEL1 signale la mise sous tension du montage.

LA RÉALISATION PRATIQUE

Le dessin du circuit imprimé est donné en figure 2, et l'on utilisera le schéma de la **figure 3** afin de câbler la platine. Six straps seront à mettre en place avant de débuter le câblage des composants. Les amplificateurs opérationnels utilisés pour la partie audio pourront être placés sur des supports, ce qui permettra de procéder à des comparaisons pour le choix du type employé. Le LT1206 sera soudé directement sur le circuit imprimé (on ne le mettra en place que lorsque les essais des alimentations seront achevés). Il sera muni d'un petit dissipateur thermique que l'on collera sur le boîtier. En ce qui concerne les résistances R3 et

R4, leur valeur n'étant pas toujours courante, nous avons prévu la possibilité d'implanter deux résistances en parallèle pour chacune d'entre elle. C'est ce que nous avons réalisé en choisissant deux résistances de 1,5 kohms afin d'obtenir la valeur de 750 ohms. Les connecteurs audio seront des modèles RCA pour circuit imprimé. Les connecteurs BNC seront des modèles pour châssis que l'on soudera directement sur la platine ou que l'on montera sur la face avant du coffret qui

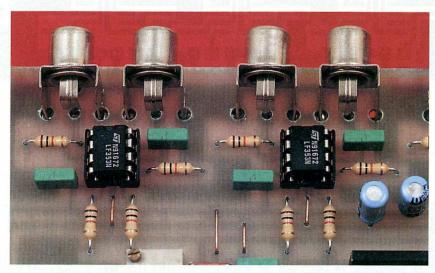

Vs = + et - 5V, ls = 20mA								
GAIN	ŖI	RI Rf Rg		BW à -3dB (MHz)	-0,1dB (MHz)			
-1	150	562	562	48	21,4			
	30	649	649	34	17			
	10	732	732	22	12,5			
1	150 30 10	619 715 806	, =	54 36 22,4	22,3 17,5 11,5			
2	150	576	576	48	20,7			
	30	649	649	35	18,1			
	10	750	750	22,4	11,7			
10	150	442	48,7	40	19,2			
	30	511	56,2	31	16,5			
	10	649	71,5	20	10,2			
		Vs =	+ et - 15V, Is	= 20mA				
GAIN	RI Rf		Rg	BW à -3dB (MHz)	-0,1dB (MHz)			
-1	150	681	681 50		19,2			
	30	768	768 35		17			
	10	887	887 24		12,3			
1	150 30 10	768 909 1k	<u>-</u> -	66 37 23	22,4 17,5 12			
2	150	665	665	55	23			
	30	787	787	36	18,5			
	10	931	931	22,5	11,8			
10	150	487	53,6	44	20,7			
	30	590	64,9	33	17,5			
	10	768	84,5	20,7	10,8			





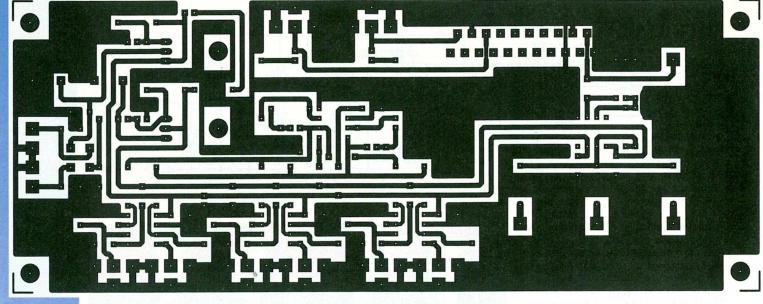


Figure 2 : un circuit imprimé simple face impératif à respecter côté vidéo.

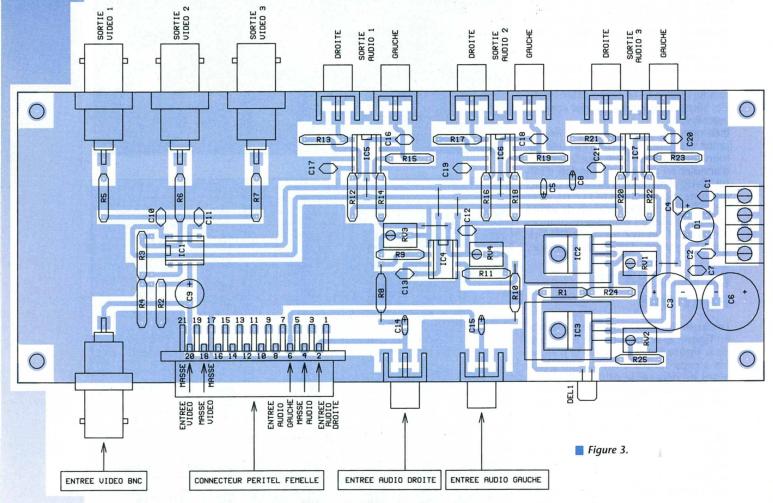

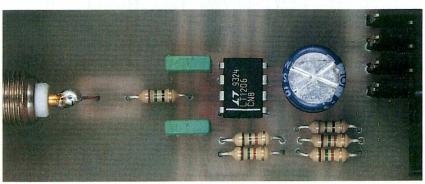



Les 750 Ω R3, R4 obtenues par mise en parallèle de 2 x 1,5 k Ω si besoin est.

contiendra le montage. Dans ce dernier cas on les reliera au circuit imprimé à l'aide de câble coaxial 75 ohms. Les régulateurs de tension seront munis de petits dissipateurs thermiques. Le transformateur d'alimentation et le fusible, bien que représentés sur le schéma de principe de la figure 1, ne sont pas placés sur la platine. La connexion des fils provenant des secondaires de ce transformateur au montage s'effectuera à l'aide d'un bornier à vis à quatre points.

Les quatre résistances ajustables seront des modèles multitours.

LES ESSAIS ET LES RÉGLAGES

Les réglages se limitent à peu de manipulations. On alimentera la platine et l'on règlera la résistance ajustable RV1 pour obtenir une tension de +15V sur la ligne positive et l'on manœuvrera RV2 afin de porter l'alimentation négative à -15V.

On soudera alors le LT1206CN8, et on placera les circuits intégrés de la partie audio sur leur support.

On injectera ensuite un signal sinusoïdal d'une fréquence de 1 kHz et d'une amplitude de 1V dans les entrées audio, puis on vérifiera que le signal est disponible en sortie et qu'une action sur RV3 et RV4 en modifie l'amplitude. On procèdera de la même façon pour l'entrée vidéo mais avec une fréquence du signal nettement plus élevée (entre 5 et 10 MHz) en utilisant par exemple le vobulateur décrit dans ce numéro. Les sorties non chargées, on devra obtenir sur les sorties un signal identique à celui d'entrée.

P. OGUIC

NOMENCLATURE

Résistances:

R1 : 2,2 k Ω R2, R5 à R7 : 75 Ω

R3, R4 : 750 Ω (voir texte)

R8, R10: 47 kΩ

R9, R11: 22 k Ω à 47 k Ω (selon le gain

désiré)

R12 à R23 : 10 kΩ R24, R25 : 220 Ω

RV1 : résistance ajustable multitours

4,7 kΩ

RV2, RV3: $100 \text{ k}\Omega$

Condensateurs:

C1, C2, C4, C7, C10 à C13, C16 à

C21: 100 nF

C3, C6 : 1000 µF 40 V C5, C8 : 10 µF 25 V C9 : 220 µF 16 V C14, C15 : 4,7 µF 16 V

Circuits intégrés :

IC1: LT1206CN8 LT

IC2: LM317 IC3: LM337

IC4 à IC7: LF353, TL082

Semi-conducteur:

DEL1 : diode électroluminescente

rouge

Divers:

8 connecteurs RCA pour circuit imprimé

4 connecteurs BNC pour châssis 1 connecteur péritel femelle pour circuit imprimé

1 bornier à vis à 4 points

1 transformateur 220 V / 2X15 à


2X18 V 300mA

4 supports pour circuit intégré 8

broches

4 vis et 4 entretoises

1 coffret au choix

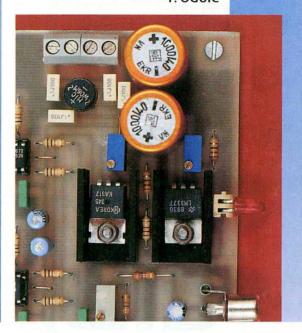

SIMULATION ELECTRONIQUE INTERACTIVE

SpiceNet - CSSPECENMINES - SNSAMP E DWG File Edit Draw Parts Options Actions Windows SAMPLE CPCUIT File Edit Options Actions Colculator Wavefarms Windows File Edit Options Actions Colculator Wavefarms Windows The Rig Dance Case The Rig Dance Case File Edit Options Actions Colculator Wavefarms Windows The Rig Dance Case File Edit Options Actions Colculator Wavefarms Windows The Rig Dance Case File Edit Options Actions Colculator Wavefarms Windows File Edit Optio

WINDOWS DOS MACINTOSH

Plusieurs plateformes disponibles: Windows (32s), Windows NT, DOS DEC ALPHA & MIPS Macintosh, Power Mac.

ICAP/4* est l'outil indispensable à tout concepteur électronicien

Ce progiciel permet la simulation de tout type de circuit électronique : analogique, digital,RF, ASIC, puissance, filtres, technologies mixtes (mécanique, électrique, thermique, physique)...
Il comprend, dans un environnement intégré et facile à maîtriser:

l'entrée de schémas,

le simulateur mixte analogique / digital interactif basé sur SPICE 3F: analyses AC, DC, transitoire, distorsion, Monte Carlo, analyse de bruit, optimisation, analyse de Fourier,...

les bibliothèques de composants : plus de 6000 modèles,

l'oscilloscope logiciel permettant l'affichage des courbes et leur traitement après simulation,

balayage de paramètres,

affichage des tensions en temps réel,

Etc...

* ICAP/4 est un logiciel de la société INTUSOFT.

UN OUTIL PROFESSIONNEL À LA PORTÉE DE TOUS!




Pour toutes informations, contactez:

EXCEM Département Produits Informatiques

12, chemin des Hauts de Clairefontaine 78580 MAULE

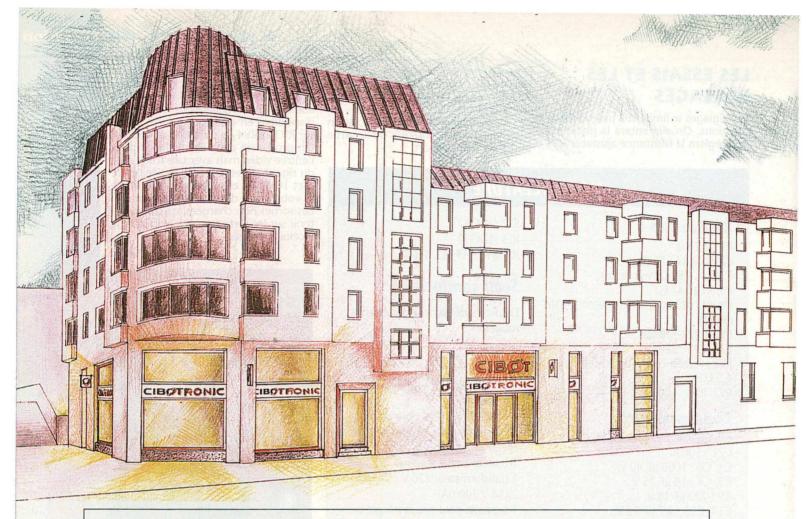FAX: (1) 34 75 13 66 TEL: (1) 34 75 13 65



CIBGTRONIC



Le nouvel espace électronique en libre service Ouverture de ses nouveaux locaux lundi 16 octobre

Du 16 au 31 octobre importantes remises sur tous les rayons*

C'est «cibot» de pouvoir compter sur un professionnel !



CIBOTRONIC

16-20, avenue Michel-Bizot 75012 PARIS Tél.: (1) 53 27 33 44 - Fax: (1) 43 79 31 45 Métro: Porte de Charenton

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

Dans la limite des stocks disponibles. A voir sur place.



INTERFACE CLAVIER PC POUR BUS 12C

L'interface entre une machine

et les utilisateurs est souvent

un élément déterminant dans

le succès d'une application.


En ce qui concerne les dispositifs

de saisie, il faut bien reconnaître

que plus ces derniers sont

rudimentaires, plus l'interface

semblera austère aux utilisateurs.

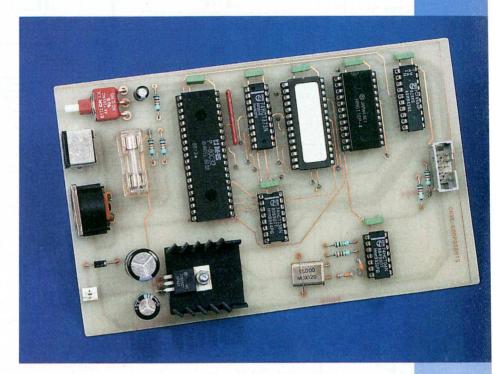

Le prix des claviers compatibles IBM®/PC étant actuellement très réduit, nous avons pensé qu'il vous serait agréable de disposer d'une interface qui vous permette de gérer ce genre de clavier à partir d'un bus I2C.

l'heure actuelle la saisie d'information passe presque à chaque fois par un clavier. Pour des petits systèmes on se limite souvent à des claviers de 16 touches. Si les éléments à saisir à partir du clavier sont complexes, le concepteur du système doit passer des heures fastidieuses à imaginer comment l'utilisateur va pouvoir utiliser le clavier. Souvent le résultat est tellement compliqué que le concepteur renonce à autoriser la saisie de

certains paramètres.

On peut bien entendu augmenter la taille du clavier, pour permettre une saisie plus agréable. Mais très vite on se trouve confronté à d'autres problèmes. La gestion d'un clavier réclame souvent l'adjonction d'un microcontrôleur dédié. En dehors de la fabrication mécanique, il faut donc «pondre» un programme, en plus de l'application principale, juste pour gérer le clavier. On comprend aisément que le projet devienne tout de suite plus complexe et plus coûteux.

Pourtant les claviers pour compatibles IBM/PC sont très répandus. On en trouve aujourd'hui à des prix dérisoires. Il est même possible d'en récupérer pour une bouchée de pain chez les « brokers ». Pour vous permettre

de créer des systèmes incorporant un clavier complet, nous vous proposons donc ce mois-ci une interface pour bus I2C.

SCHÉMA


Le schéma de notre interface est visible en figure 1. Ne vous attendez pas à de grandes révélations autour de ce schéma. L'horloge du montage est confiée aux portes IC2B et IC2C, tandis que le circuit de remise à zéro du montage est un classique du genre (R1/C10). Le microcontrôleur IC3 est monté avec un adressage externe, puisque le modèle retenu ne dispose pas d'EPROM interne (pour une question de prix). Le bus des adresses étant multiplexé, le latch IC1 permet de capturer le poids faible. L'EPROM IC4 et la RAM IC7 sont raccordées directement sur les bus du microcontrôleur. Il en va de même pour le contrôleur de bus I2C, IC5. Le décodage de l'espace adressé par le microcontrôleur est confié au circuit IC6, ce qui est tout à fait classique. Notez tout de même au passage qu'après initialisation, le microcontrôleur place la valeur FF sur le port P2, de sorte qu'en dehors des opérations d'adressage normales c'est le circuit IC5 qui reste sélectionné. Cela gêne le circuit IC5 lors de la phase d'initialisation. Il faut donc veiller à placer une valeur différente de FF sur le port P2, pour permettre l'initialisation correcte du contrôleur de bus I2C.

Les résistances R5 et R6 ne semblent pas indispensables, puisque le maître du bus I2C se charge généralement d'imposer les niveaux hauts. Cependant, au cas où le montage est déconnecté du bus I2C, les résistances de rappel sont nécessaires, pour que le contrôleur IC5 voit le bus dans un état de repos, au moment de l'initialisation de ce dernier.

L'interface avec le clavier est très simple à mettre en œuvre. Il suffit de disposer de deux lignes à collecteur ouvert pour piloter les signaux «kbd_data» et «kbd_clock». Vous noterez qu'il y a deux connecteurs prévus pour le clavier. Le connecteur CN3 permet de brancher un clavier avec une fiche DIN standard, tandis que le connecteur CN3 permet de brancher un clavier équipé d'une connectique de type PS/2. Les signaux véhiculés sont les mêmes. Seul les numéros de broches associées aux signaux changent. Mais attention ! Ce n'est pas





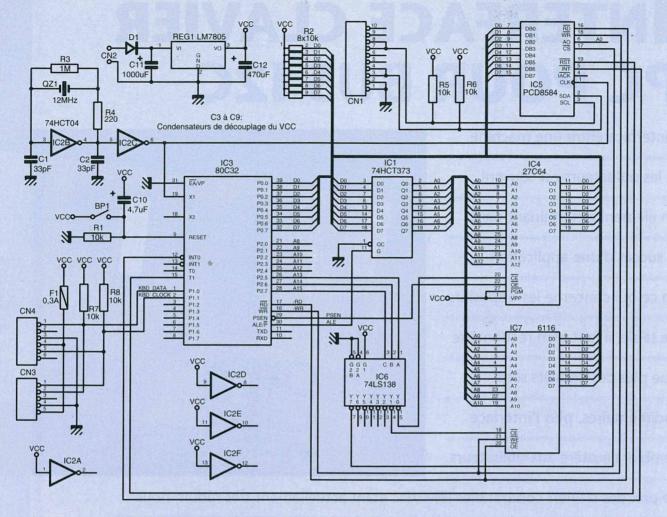

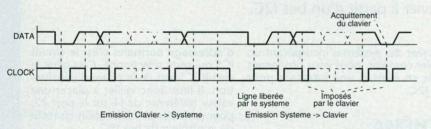


Figure 2 : transmission du clavier.

parce qu'il y a deux connecteurs sur notre interface, que vous pourrez brancher deux claviers en même temps.

Figure 1 : le schéma, très classique maintenant.

Le signal d'horloge est toujours fourni par le clavier. C'est lui qui synchronise le système, ou le PC auguel est connecté le clavier. Néanmoins il est possible de forcer à 0 la ligne d'horloge pour indiquer au clavier que la transmission est momentanément interrompue. Dans ce cas le clavier scrute l'état de la ligne d'horloge toutes les 60 ms au moins, dans l'attente d'un niveau haut pour reprendre la transmission. Pendant que la ligne d'horloge est à l'état bas, le clavier stocke dans son buffer interne les codes qu'il souhaite transmettre. Dès que la ligne d'horloge est libérée, le clavier se chargera de transmettre le contenu de son buffer.

Le clavier informe le système auquel il est connecté qu'il va émettre en plaçant la ligne de donnée à 0 pendant au moins 60 µs. Ensuite le clavier va transmettre 11 bits, qui seront stables lorsque la ligne d'horloge passera à 0. En plus des 8 bits de données, le clavier transmet un bit de start, un bit de stop et un bit de parité.

Le système peut interrompre la transmission du clavier en bloquant la ligne d'horloge pendant au moins 60 µs, avant le 10° front montant du signal d'horloge généré par le clavier. Si le 10° front du signal d'horloge est déjà survenu, le système doit attendre la fin de la transmission pour bloquer la ligne d'horloge.

Si c'est le système qui souhaite transmettre une commande au clavier, il doit tout d'abord bloquer la ligne d'horloge à 0 pendant au moins 60 μs

(pour être certain que le clavier est prêt à recevoir). Ensuite le système force la ligne de donnée à 0 avant de libérer la ligne d'horloge pour permettre au clavier de générer les fronts nécessaires à la transmission. Là aussi il y a onze bits à transmettre. Le bit de stop transmis par le système doit être à 1 tandis que le clavier, lui, va imposer un niveau bas pour indiquer qu'il a bien reçu la donnée (parité correcte). Le système doit vérifier cet acquittement du clavier. En cas de problème, le clavier enverra la valeur FE pour demander au système de renvoyer la dernière valeur. Sinon le clavier enverra la valeur FA, pour indiquer la bonne réception de l'octet.

Ces informations vous sont données à titre indicatif, car heureusement c'est l'interface qui prendra en compte la gestion des lignes du clavier.

La carte interface sera alimentée par une tension de 12VDC qui n'a pas besoin d'être stabilisée. Une tension correctement filtrée fera très bien l'affaire, comme c'est le cas par exemple des petits blocs d'alimentation d'appoint pour calculatrices. La diode D1 permet de protéger le montage en cas d'inversion du connecteur d'alimentation CN2. L'alimentation du clavier s'effectue via l'interface. Pour protéger le régulateur REG1 en cas de court-circuit, le fusible F1 est placé en série avec l'alimentation du clavier.





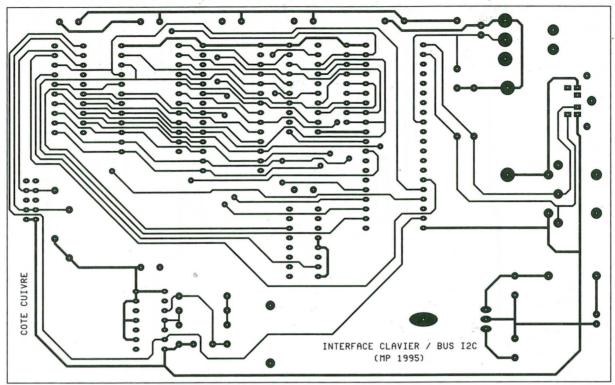


Figure 3 : côté cuivre du circuit double face mis en œuvre.

RÉALISATION

Le circuit imprimé à réaliser est double face. Néanmoins les trous métallisés ne sont pas indispensables. Avec un peu d'habileté vous pourrez souder les supports des circuits intégrés sur les deux faces sans trop de difficultés. En ce qui concerne les connecteurs, l'implantation a été prévue pour que la soudure soit faite uniquement côté cuivre de sorte qu'il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés pour réaliser cette carte avec des moyens d'amateur.

Le dessin du côté cuivre est visible en figure 3 tandis que le dessin du côté composant est visible en figure 4. La vue d'implantation est reproduite en figure 5. Veillez à ce que les films du circuit imprimé à reproduire soient parfaitement alignés. Une fois le circuit gravé, réalisez le perçage de ce dernier avec des forets de très bonne qualité, pour éviter d'emporter les pastilles situées sur la face opposée (au moment où le foret débouche). Les pastilles des traversées seront percées à l'aide d'un foret de 0,6 mm tandis que les autres pastilles seront percées à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre, pour la plupart. En ce qui concerne REG1, D1, CN1, CN2 et CN3 il faudra percer avec un foret de 1mm de diamètre.


Avant de réaliser le circuit imprimé, il est préférable de vous procurer les composants pour vous assurer qu'ils s'implanteront correctement. Cette remarque concerne particulièrement le connecteur DIN 5 broches. Il n'y a pas de difficulté particulière pour l'implantation. Soyez tout de même attentifs au sens des condensateurs et des circuits intégrés. Avant d'implanter les composants il vous faudra souder les traversées, car certaines d'entre elles se situent en dessous des circuits intégrés. Les traversées se réalisent facilement avec un bout de fil rigide que l'on


soude sur chacune des faces du circuit. C'est un peu long mais cela permet de réaliser soi-même le circuit sans avoir recours aux trous métallisés. L'implantation des autres composants ne devrait pas poser de problème. Respectez scrupuleusement le découplage des lignes d'alimentations si vous voulez éviter les surprises.

Etant donné que le clavier sera alimenté par notre montage, le régulateur REG1 sera monté sur un dissipateur ayant une résistance thermique inférieure à 17°C/W pour éviter d'atteindre une température de jonction trop élevée.

L'EPROM IC4 sera programmée avec le contenu d'un fichier que vous pourrez vous procurer par téléchargement sur le serveur Minitel (3615 code ERP). Vous trouverez le fichier « K E Y B I 2 C . BIN» qui est le reflet

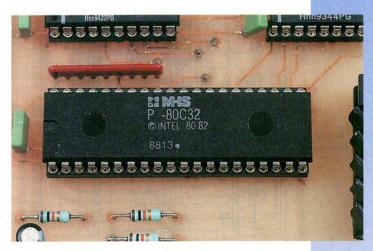binaire du contenu de l'EPROM IC4. Vous trouverez aussi le fichier «KEYBI2C.HEX» qui correspond au même fichier mis au format HEXA INTEL. Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger les fichiers, vous pourrez adresser une demande à la rédaction en joignant une disquette formatée accompagnée d'une enveloppe self-adressée convenablement affran-



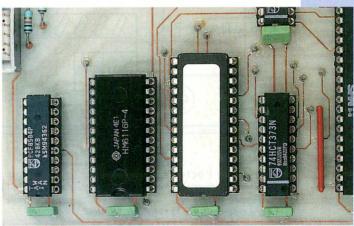

chie (tenir compte du poids de la disquette).

Pour personnaliser votre montage, vous pourrez modifier l'adresse de réponse de la carte sur le bus 12C, en changeant le contenu du dernier octet de l'EPROM concernée. Si vous avez suivi les réalisations de ces derniers mois, vous devez être habitué avec la manipulation qui va suivre.



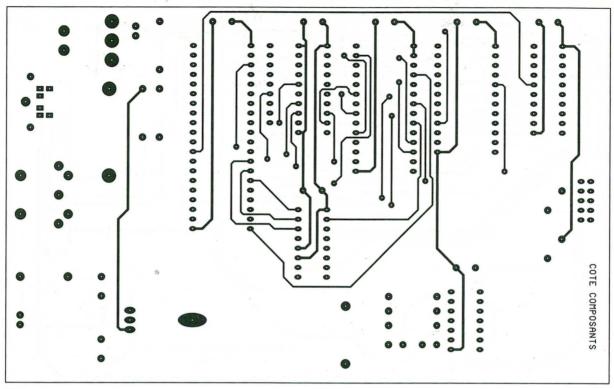


Figure 4

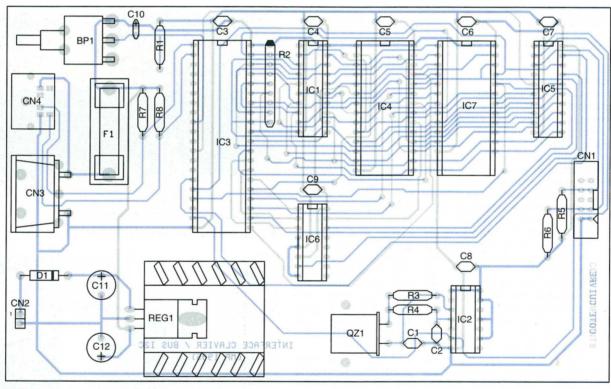


Figure 5

L'adresse de l'octet à modifier est 1FFFH (avant-dernière ligne du listing de la **figure 6**).

Tel qu'il apparaît sur la figure 6, le programme de notre interface a été assemblé avec la valeur 80H pour l'adresse de réponse. Le champ «DATA» du code Hexa au format Intel de l'avant dernière ligne du listing de la figure 6 correspond à cette valeur.

Il est délicat de modifier manuellement le contenu des fichiers au format «Intel Hexa» en raison du «cheksum» en fin de ligne. Il est préférable de charger le fichier dans un programmateur d'EPROM. Ensuite vous modifierez manuellement le contenu de l'octet à l'adresse 1FFFH. Et enfin vous pouvez programmer l'EPROM.

UTILISATION DE L'INTERFACE

L'utilisation de l'interface est relativement aisée. Lorsque vous appuyez sur les touches du clavier, les codes transmis par ce dernier sont placés en mémoire. Il vous suffit ensuite d'interroger l'interface pour récupérer toutes les séquences envoyées par le clavier. Si le buffer est vide, l'interface vous retourne la valeur 0, autant de fois que vous en faites la demande. Les codes émis par le clavier ne subissent aucun traitement par l'interface. Cette solution a été retenue pour simplifier le programme de l'interface. Car en définitive l'attribution des codes émis par un clavier est fonction de l'utilisation de ce dernier. Par exemple vous pouvez vouloir traiter l'appui simultané sur les touches « ALT » et « A » de différentes façons. Vous pourriez souhaiter transformer cette action en un code unique, ou bien décomposer l'action en deux codes. Plutôt que de surchar-



:020000000124D9 :0200030001B04A :01000B0032C2 :0100130032BA :01001B0032B2 :100023003275878075813575A000C205C206D20876 :10003300C207511FC2B53138D2B5313890F00174BF :1000430080F0901FFFE49354FE0390F000F00582CC :1000530074A0F01582741CF03138058274C9F03134 :10006300383138D2A8D2AF315D501730050C74FE49 :10007300C2AF31A9D2AFC205016A511E60E9513B3B :10008300016A30061274ED31A9315D50FCE530315F :10009300A9315DC20650FA30080A74FF31A9315DF7 :1000A30050FCC208300704511FC207016AC0E0C0F8 :1000B30000C001C002C003C004C005C006C007C021 :1000C30082C083C0D0D205C29190F001E020E7FC4A :1000D30020E2051582E080101582E0058260092088 :1000E300E004310480023121D0D0D083D082D00704 :1000F300D006D005D004D003D002D001D000D0E088 :1001030032E020E51220E21520E41220E7F3158205 :10011300E00582314A80EA1582E005822222E0E08E :1001230020E7FB20E30931411582F0058280EF15BA :1001330082F0058222788079FFD9FED8FA2220093D :100143000451658001E422B48003D20722B49003F2 :10015300D208225407F530D206227F64C205D29119 :10016300309004DFFB21A731EF200234780831EF10 :1001730020022D13D8F831EF200225920331EF200E :10018300021EC2917808D200135002B200D8F913AC :10019300A2034005200009219F300004C20421A5C9 :1001A300D204D322C322C2917808D201135002B2DF :1001B30001D8F9137FFFDFFEC290D2917E0A7FFF41 :1001C300309109DFFBDEF7D290D2912278081351E8 :1001D300072002F3D8F8A20151072002EAD35107FE :1001E3002002E4D290C2917FFFDFFE227F0F309185 :1001F30005DFFBD20222A2907F0F209104DFFB8058 :10020300F2C202227F0F209104DFFB21F692907F3E :100213000F309104DFFB21F6C2022222C082C08389 :10022300902000858232858331858234858333D261 :1002330009C20AD083D08222C082C083300A03D38A :10024300801B853282853183F0C209A312028F8518 :1002530082328583311202A14002D20AC3D083D0F5 :100263008222C082C083300903D3801B85348285F8 :100273003383E0C20AA312028F858234858333124B :1002830002A14002D209C3D083D08222C0E0E58319 :10029300B42808E582B40003902000D0E022C0E037 :1002A300E532B53408E531B53303C38001D3D0E07B :1002B300220D0A496E7465726661636520436C6141 :1002C3007669657220706F757220427573204932AA :1002D3004320284329204D6F72696E205061736358 :1002E300616C203139393520526576203A20312E20 :0302F300303000A8 :011FFF008061

Touche	code touche appuyée
N°	(Make / Set 2)
1	OE .
2	16
3	1E
4	26
5	25
6	2E
7	36
8	3D
9	3E
10	46
11	45
12	4E
13	55
15	66
16	0D
17	15
18	1D
19	24
20	2D
21	2D 2C
22	35
23	33 3C
24	43
25	44
26	4D
27	54
28	5B
29*	5D
30	58
31	1C
32	1B
33	23
34	2B
35	34
36	33
37	3B
38	42
39	4B
40	4C
41	52
42**	5D
43	5A
44	12
45**	61
46	1A
47	22
48	21
49	2A
50	32
51	31
52	3A

53	41
54	49
55	- 4A
57	59
58	14
60	11
61	29
62	E0,11
64	E0,14
75	E0,70
76	E0,71
79	E0,6B
80	E0,6C
81	E0,69
83	E0,75
84	E0,72
85	E0,7D
86	E0,7A
89	E0,74
90	77
91	6C
92	6B
93	69
95	E0,4A
96	75
97	73
98	72
99	70
100	7C
101	7D
102	74
103	7A
104	71
105	7B
106	79
108	E0,5A
110	76
112	05
113	06
114	04
115	OC OC
116	03
117	OB
118	83
119	0A
120	01
121	09
122	78
123	07
124	E0,12,E0,7C
125	7E
126	E1,14,77,E1,F0,14,F0,77

Figure 7 : code Make des touches pour le SET2.


- * clavier 101 touches
- ** clavier 102 touches

ger le programme de l'interface pour gérer le clavier à notre façon, nous avons préféré vous livrer les résultats à l'état « brut ».

Figure 6 : dump à implanter en EPROM.

:0000001FF


Les claviers compatibles IBM/PC-AT se placent automatiquement dans le jeu de code «SET2» à la mise sous tension. Dans ce mode le clavier envoie un code pour chaque touche appuyée (code MAKE), et le même code précédé du code F0h (code BREAK), lorsque la touche est relâchée. La seule exception est la touche «PAUSE » qui n'émet une séquence qu'au moment de l'appui. La figure 7 indique la liste des codes émis par un clavier (codes MAKE pour le SET2). Le numéro de la touche est dépendant de la topologie du clavier. La figure 8 vous indique la disposition des touches, selon qu'il s'agit d'un clavier « US » ou d'un clavier

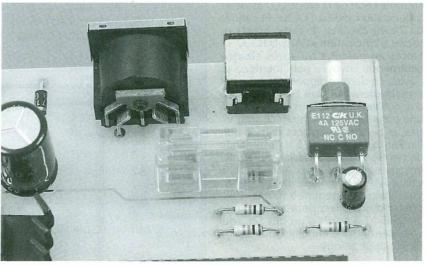

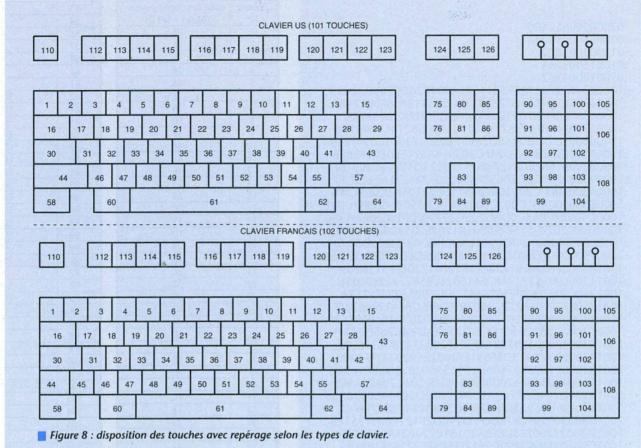«NON-US». Vous noterez que cer- Les deux raccordements standards pour clavier.







taines touches n'existent pas, et que d'autres sont disponibles seulement sur un modèle de clavier.

L'interface reconnaît trois commandes. Vous pouvez obliger l'interface à vider son buffer en envoyant la valeur 80h à l'interface. Vous pouvez réinitialiser le clavier en envoyant la valeur 90h. Après initialisation, le clavier répond à l'interface en envoyant la valeur AAh, pour indiquer le succès des tests effectués. Toute autre valeur indique un dysfonctionnement du clavier (en général FCh).

Toutes les autres valeurs envoyées à l'interface sont interprétées comme une commande d'affectation des LED du clavier. Seuls les trois bits de poids faibles sont utilisés. Le bit 0, lorsqu'il est à 1, allume la diode LED associée à l'indication «SCROLL-LOCK». Le bit 1 contrôle l'état de la diode LED associée à l'indication «NUM-LOCK». Et enfin le bit 2 contrôle l'état de la diode LED associée à l'indication «CAPS-LOCK».

Notez au passage qu'après chaque commande envoyée par l'interface au clavier, ce dernier répond par un octet acquittement qui vaut FAh. Les octets d'acquittement envoyés en réponse à une commande de l'interface sont filtrés, et ne sont pas placés dans le buffer. Par exemple, suite à la commande de remise à zéro du clavier, ce dernier envoie les octets FAh et AAH. Seule la valeur AAH sera ajoutée dans le buffer. Vous voici maintenant à même d'exploiter des claviers pour compatibles IBM/PC-AT à partir d'un bus I2C, qui vous permettra d'enrichir l'interfaçage de vos applications.

NOMENCLATURE

Résistances :

R1, R5, R6, R7, R8 : 10 kΩ 1/4W 5% R2 : Réseau résistif 8x10 kΩ en

boîtier SIL

R3 : 1MΩ 1/4W 5%R4 : 220Ω 1/4W 5%

REG1: Régulateur LM7805 (5V) en

boîtier TO220

Condensateurs:

C1, C2 : Condensateur céramique 33pF, pas 5,08mm

C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 : 100nF

C10 : $4.7\mu F$ / 25 V, sorties radiales C11 : $1000\mu F$ / 25 V, sorties radiales

C12 : $470\mu F$ / 25 V, sorties radiales

Semi-conducteur:

D1: 1N4001

Circuits intégrés :

IC1: 74HCT373 IC2: 74HCT04

IC3: Microcontrôleur INTEL 80C32

(12MHz)

IC4: EPROM 27C64 temps d'accès

200ns

IC5 : Contrôleur de bus I2C

PCD8584 IC6: 74LS138 IC7: RAM 6116 (temps d'accès 300ns)

Divers:

BP1 : Bouton-poussoir, coudé, à souder sur circuit imprimé (par exemple référence

C&K E112SD1AQE)

1 circuit imprimé double face,

format 100x160mm

1 clavier compatible PC/AT

CN1 : Connecteur série HE10, 10 contacts mâles, sorties droites, à souder sur circuit imprimé (par

exemple référence 3M 2510-6002) CN2: Barrette mini-KK, 2 contacts, sorties droites, à souder

sur circuit imprimé, référence MOLEX

22-27-2021

CN3: Embase Din, 5 contacts à 45° (par exemple référence DELTRON 671-0500)

CN4 : Embase Mini-Din, 6 contacts (par exemple référence

contacts (par exemple reference MDIN-06SS) F1 : Fusible 0,3A dim 5x20mm +

support à souder sur circuit imprimé

QZ1 : Quartz 12MHz en boîtier HC49/U






"PROPAK"

LA SAISIE DE SCHÉMAS AVEC AUTOROUTAGE DE CIRCUITS-IMPRIMÉS


sur PC AT et '386/'486

Pour faire du simple face au 10 couches

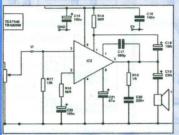le logiciel "PROPAK" Nouvelle version pour Windows!



CAO

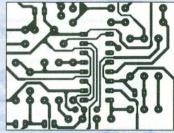

Interface utilisateur graphique moderne (icônes et souris) - Ecrans couleurs avec ZOOMS - Export de fichiers vers PAO/TT - avec AUTOROUTEUR -Bibliothèques standards et CMS (extensibles par l'utilisateur) - Sorties sur matricielles, lasers, plotters, Gerber, perçage CN. NOTICE EN FRANÇAIS.

Version Démo contre chèque 60 F TTC. (Précisez DOS ou WINDOWS)

UITIDOWEP

22. rue Emile BAUDOT 91120 - PALAISEAU - Tél: 16 (1) 69 30 13 79 - Fax: 16 (1) 69 20 60 41



Ringablach 56400 PLUMERGAT Tél. 97 56 13 14 Fax 97 56 13 43

SU 1



Programmateur universel autonome

EEPROM 2716-27080

Marseille: Tél. 91.94.15.92 - Fax 91.42.70.99

Microcontrôleur 8748-8752, TTL, CMOS, RAM, PIO, PAL, GAL, PEEL, EPLD, SIM/SIP, SRAM, 93C46, 68705, 87751, 87752, PIC16CXX, 87C451, 87C552. Lecture, vérification, programmation, édition en interne ou sur PC, interface DIP ou PLCC.

LEAPER 10



LEAPER 10

Testeur et programmateur universel de com-

Fonctionne avec PC (tout type) grâce à la liaison parallèle. Logiciel de programmation pour EPROM, EEPROM, SPROM, BPROM etc., MPU (82, 87, 41, Z8) PAL, GAL, PEEL, EPLD, FDL, MACH, MAPL. Test des IC, test des PLD rapides.

Paramètres de programmation & de lecture ajustables (Vpp, Vcc, pulse...)

Remise à jour gratuite au-delà de la garantie.

LEAPER 3



Recopieur d'EPROM portable

2732B à 27080. Vérification de la virginité + programmation + vérification. Très rapide : ex 27080 = 74,8 s pour les 3 opérations. Sélection des algorithmes de programmation.

Choix des tensions de programmation.

Nombreux accessoires pour SOIC, QFP, TSOP, SIP/SIMM, PLCC, recopies multiples.

DICOMTECH, c'est aussi des analyseurs de protocoles, des adaptateurs RS232/422/Boucle de courant, des analyseurs logiques, etc.



Pour connaître:

- les caractéristiques
- le contenu des kits
- les avantages que vous pouvez attendre
- les formations (mensuelles)



Téléphonez vite au (16) 97 56 13 14 ou faxez au (16) 97 56 13 43

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL ALL07 (sous PC)



Deux modeles disponibles 1º Avec la carte interne au PC 2º Pour port parallèle Le ALLO7 programme EPROM EEPROM PROM - PAL - EPROM - MONOCHIP, etc.

CONVERTISSEURS



Sur votre programmateur, possibili de programme PGA, SOT, QFP, CCI

2°/ Pour Emulateurs et tests

Compilateur Jedec pour PLD FPLD - FPL - etc Il existe la version Windows

ROM-IT



Emulateur d' EPROM

Móduloes pour EPROM de 2764 a 8 Mo Módules pour 1 a 8 FPROM

EZ - ROUTE DOS: Saisie des schémas et de ROUTAGE AUTO de circuits imprimés

EZ-ROUTE WDS:

FASY-PC

sie des schémas et de ROUTAGE AUTO de circuits imprimé

PROGRAMMATEUR d'EPROM

PLD COMPILER



Modèle DATAMAN : norta Modèle EW701 copie par 1 Mo jusqu'à 1 Mo Modèle EW704 copie par 4 jusqu'à 1 Mo Modèle EW708 copie par 8 jusqu'à 1 Mo Modele SEP81AE copie par a jusqu'à 8 Mo Modele SEP84AE copie par 1 jusqu'à 8 Mo Modele SEP94AE copie par 4 jusqu'à 8 Mo Modele EPP1 : port serie 1 Mo Modele EPP2 : port serie 4 Mo Modele PPGM : PIC 16xxx

DEVELOPPEMENT



Compilateur - Debugger C sousPC MDOS

PC Interface Protector



- Permet de brancher des cartes 8 et 16 bits sur les PC sans l'ouvrir
- · Permet le test et la maintenance
- · Protégé par fusibles

ANALYSEUR LOGIQUE (carte)



LA 12100

LA 32200 es jusqu'à 200 MHz

LA 32400 ou'à 400 MHz

de cartes à «Puce» Hardware

Nous disposons aussi des outils pour cartes PCMCIA



Handyprobe (1KHz):

+ Analyseur de spectre

Handyscope (40KHz): Osciloscope + Voltmètre

+ Analyseur de spectre

TP208 (20 MHz):

Enregistreur

Software

I²C ACCESS MONITOR



- Mode autonome
- Mode terminal
- Trace temps réel 100 Kbits
- Supporte tous adressage
- · Affichage de tous les évènements

ÉlectroMagnétique

CARTE D'APPLICATION



Modèle pour 80C196KB Modèle pour 80188 Modèle pour 80188 Modèle pour 68HC11 Modèle pour 68HC11 Modèle pour 68HC16 Modèle pour 80535 Modèle pour 803/51/52



UNIVERSAL

B.P. 67 93800 Epinay Sur Seine - Tél. (1) 48 41 80 36 - Fax : (1) 48 41 02 23



UNIVERSAL DEVELOPERS

EMULATEUR

COMPILATEUR

CARTES

d'application

SIMULATEUR

ASSEMBLEURS

POUR:

8031/51

8751/52

87ххх

68HC11 68HC16

> 6800 6809

68xxx

6502

65816

6805

68705

68HC05

Z80 Z180

H8/300

H8/500

TMSxxx

etc ...

DEVELOPERS

"Directive européenne C.E.M.*" Serez-vous prêt en janvier 1996?

Les

réponses à vos questions et les solutions à vos problèmes, se trouvent dans l'édition 1995 de notre catalogue général. Demandez-le!

l'édition 95/96 sera disponible à partir du mois de Mai

Nous sommes des spécialistes en antiparasitage et C.E.M*. depuis 1989. Nous vous proposons un choix unique de solutions:

- composants standard disponibles sur stock.
 - composants spécifiques suivant vos cahiers des charges.

Profitez de notre expérience...

B.P.: 100·1

69612 Villeurbanne cedex

Téléphone: (33) 72.35.31.72 Télécopie : (33) 72.36.33.36



UN LECTEUR-PROGRAMMEUR DE «T2G»

Télécartes de seconde génération à

mémoire EEPROM), les T2G ont déjà fait

l'objet, fin 1993, d'une expérimentation

à échelle réduite par FRANCE TELECOM


(100 000 cartes mises en circulation,

notamment dans la région de Nice).

Pratiquement tous les publiphones étant

désormais adaptés pour accepter les T2G,

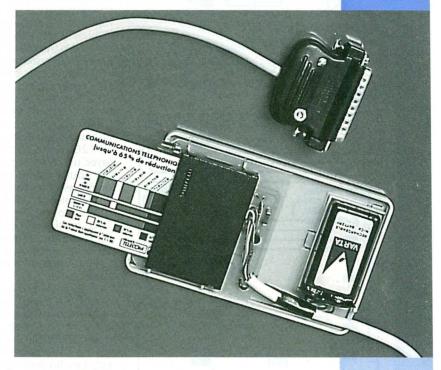il est évident que ces nouvelles cartes vont



incessamment prendre leur essor dans toute la France. Il est donc temps de se

donner les moyens de lire et d'écrire dans leurs puces, aux possibilités

infiniment plus étendues que celles des télécartes à EPROM dont la technologie

remonte tout de même à 1983...

UNE LONGUE GESTATION

C'est dès 1989 que FRANCE TELECOM a songé à abandonner progressivement la technologie EPROM NMOS des actuelles télécartes, au profit d'une filière EEPROM CMOS comparable à celle choisie dès le départ par l'Allemagne.

Qui dit EEPROM dit cependant facilité d'effacement et de reprogrammation, d'où la nécessité vitale de prévoir de puissants mécanismes sécuritaires interdisant d'éventuels rechargements frauduleux ou la création de fausses cartes.

Pour notre part, c'est dès juin 1992 que nous avons eu le privilège de pouvoir contempler le «masque» de la T2G, fruit d'un partenariat entre SGS-THOMSON et le SEPT (Service d'Etudes communes de LA POSTE et de FRANCE TELECOM), sans pour autant apprendre grand-chose quant à son fonctionnement intime...

En mai 1993, 33 000 T2G de 50 unités furent fabriquées en grand secret chez chacun des trois principaux encarteurs agréés (GEMPLUS, SOLAIC, et SCHLUMBERGER), «camouflées» sous l'apparence anodine des très courantes «Emile Baudot» et «Clément Ader» tirées à deux millions d'exemplaires chacune.

Immédiatement repérées par les collectionneurs (pour cause de numérotation particulière et de commercialisation très locale avec 20% de réduction!), beaucoup de ces cartes n'ont toutefois jamais été véritablement utilisées.

C'est à partir de telles «pièces de collection» que nous avons mené nos premières investigations, avec toutefois la complicité fort appréciable de SGS-THOMSON qui, cherchant d'autres débouchés à la technologie développée pour la T2G, commence enfin à lever le voile sur ses caractéristiques techniques.

Nous sommes donc paradoxalement fin prêts à lire et écrire dans les T2G, avant même leur mise en vente normale!

Mais quelques surprises sont toujours possibles, ce qui ajoute encore un peu de piment à la chose...


ENTRE LA T1G ET L'EUROCHIP

Pionnière incontestée en matière de cartes à puce, la France se retrouve aujourd'hui par contrecoup avec une technologie «T1G» que FRANCE TELE-COM présente comme étant au seuil de l'obsolescence.

Plusieurs dizaines de pays nouvellement venus à la télécarte s'en contentant pourtant fort bien, il faut proba-



575 / 63

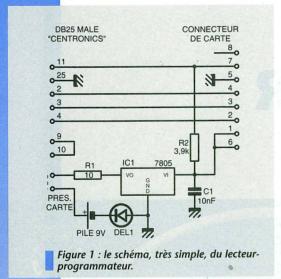

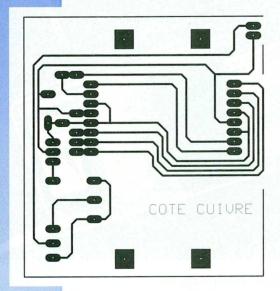


Figure 2 : le circuit imprimé.

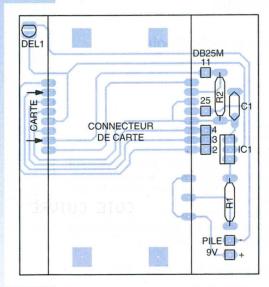


Figure 3 : faire un point de soudure entre les broches 9 et 10 de la DB 25.

blement chercher ailleurs la raison du passage à la T2G. Par exemple du côté du développement préoccupant des tentatives de fraude au moyen de montages électroniques imitant à s'y méprendre le comportement d'une vraie carte...

Même si la position officielle est qu'il

n'y a pas de fraude et qu'il n'y en a jamais eu, comment pourrait-on nier l'existence de «clones» alors que la T2G est précisément présentée comme une carte «anti-clone» ?

Une fois pris le parti d'appeler un chat un chat, il est bien clair que le passage d'une technologie EPROM à des cartes à EEPROM exige une sécurisation bien plus poussée que le simple «fusible» équipant les T1G, sous peine de voir les utilisateurs «recharger» tout simplement leurs cartes épuisées!

Les cartes «EUROCHIP» utilisées en Allemagne, à Guernesey et, à titre encore expérimental, en Grande-Bretagne répondent à cette préoccupation par le biais d'une logique de comptage d'unités particulièrement astucieuse.

Basé sur un système de «boulier» ou de «retenue», leur compteur à 37 bits seulement peut contenir plus de 20 000 unités, ce qui permet de compter directement en unités monétaires (pfennigs, pence, etc.) plutôt qu'en unités téléphoniques indivisibles.

La T2G hérite du même mécanisme (avec un compteur à 40 bits), mais lui fait pour l'instant compter des unités de 80 centimes tout comme les T1G.

Il fallait bien, en effet, assurer une transition progressive entre la T1G et la T2G, aussi bien pour l'utilisateur que sur le plan technique, ce qui interdisait un ralliement pur et simple à l'EURO-CHIP (et puis on a forcément sa petite fierté...)

La T2G reste par exemple une carte «vierge à zéro», dans laquelle on «consomme» une unité en transformant un bit à 0 en un bit à 1, tandis que l'EUROCHIP est «vierge à un».

Mais à côté de ces différences de détail, il y a finalement tant de similitudes que l'on pourrait bien aboutir tôt ou tard à une vraie compatibilité T2G-EU-ROCHIP, dont la première manifestation sera, à notre avis, le passage à des unités de dix centimes qui «tomberaient» huit fois plus vite que les actuelles unités de 80 centimes.

Cela en attendant une télécarte européenne utilisable par delà les frontières, généralisation de l'actuelle expérience germano-néerlandaise. Quelque chose nous dit que cela pourrait bien coïncider approximativement avec la monnaie unique que nous concocte Bruxelles...

CONSTRUCTION D'UN LECTEUR-PROGRAMMATEUR

Même si la nécessaire compatibilité matérielle entre T1G et T2G permettrait au besoin de lire les T2G avec le matériel que nous avons conçu, en son temps, pour apprendre à nos lecteurs à lire et écrire dans les T1G, il serait dommage de ne pas profiter de la simplification que permet la nouvelle technologie EEPROM CMOS: six contacts utiles au lieu de huit, plus besoin de Vpp de 21 volts pour écrire, et consommation suffisamment faible pour justifier une alimentation entièrement à pile.

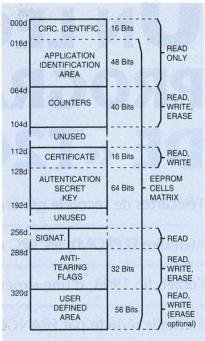


Figure 4 : cartographie mémoire.

Toujours connectable à un port parallèle de compatible PC (LPT1 : ou LPT2 :), le lecteur-programmateur que nous vous proposons de construire brille par la simplicité de son schéma, reproduit à la figure 1.

Celui-ci présente, par rapport à ses prédécesseurs, une originalité qu'on pourra d'ailleurs facilement adapter à ceux-ci : un point de soudure entre les broches 9 et 10 de la fiche DB25 mâle «Centronics».

Ce petit détail permet, nous le constaterons bientôt, d'incorporer dans les logiciels de pilotage une fonction de reconnaissance automatique du port parallèle utilisé, ce qui est particulièrement pratique.

Le circuit imprimé de la figure 2 a été dessiné avec pour principal souci la compacité de l'appareil, qu'il est intéressant de loger dans un boîtier de calculette équipé d'un logement pour pile 9 volts.

On y pratiquera une fente en face du connecteur de carte, ainsi qu'un trou pour accueillir la LED près de cette ouverture.

Le câblage des quelques composants nécessaires, très courants, se fera selon le plan de la **figure 3** et ne pose vraiment aucun problème.


On notera que la pile ne débite (ce que signale l'allumage de la LED) que lorsqu'une carte est effectivement engagée dans le connecteur. La consommation est alors suffisamment faible pour qu'une pile alcaline de bonne qualité puisse assurer une autonomie d'une centaine d'heures de présence de carte.

À LA DÉCOUVERTE DE LA T2G!

Toute exploration rigoureuse d'une carte à puce inconnue doit nécessairement commencer par de simples opérations de lecture.

Il convient toutefois de noter qu'en



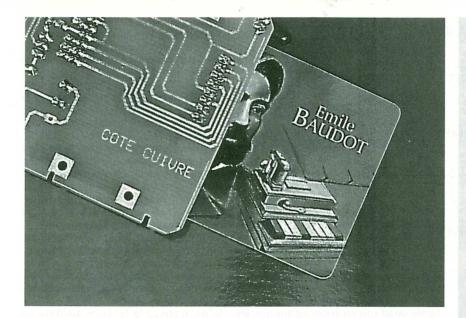

10 REM ---- LECTZG.BAS ---
20 KEY OFF:CLS:DEF SEG=0
30 S1=PEEK(&H408)+256*PEEK(&H408) 'pour LFT1:
40 S2=PEEK(&H408)+256*PEEK(&H40B) 'pour LFT2:
50 OUT S2,0:E2=S2+1
60 IF (INP(E2) AND 64) <> 0 THEN S=S1:GOTO 100
70 OUT S2,128
80 IF (INP(E2) AND 64) <> 64 THEN S=S1:GOTO 100
90 S=S2
100 E=S+1
110 Ns=*T2G.CAR"
120 OPEN Ns FOR OUTPUT AS#1
130 OUT S,0
140 PRINT*Insérer une T2G, puis presser ENTER"
150 INPUT Z*:CLS
160 OUT S,250:OUT S,248
170 FOR F=1 TO 14
180 FOR G=1 TO 8
190 FOR H=1 TO 4
200 OUT S,249
210 D=INP(E):D= (D AND 128)
220 IF D=128 THEN PRINT#1,"0 "::PRINT*0";
240 OUT S,251
250 NEXT H
260 PRINT#1, "FRINT* "::NEXT G
270 PRINT#1, "FRINT* "EST F
280 PRINT:PRINT:END
300 REM (c)1995 Patrick GUEULLE

Figure 5 : LECT2G. BAS

présence de cartes à EEPROM monotension, des tentatives maladroites de lecture ou même de remise à zéro (reset) peuvent très bien déclencher des écritures intempestives. On ne bénéficie plus, en effet, de ce «gardefou» commode qu'était la non-application du Vpp...

Fort heureusement, le protocole de lecture des T2G est identique, compatibilité matérielle oblige, à celui des T1G.

Nous avons toutefois attendu, pour commencer notre exploration, de disposer des informations de la **figure 4**, aimablement communiquées par SGS-THOMSON.

Même s'il ne s'agit pas exactement du «plan-mémoire» de la T2G, évidemment confidentiel, cette cartographie est celle d'un composant très voisin : le ST1333.

La première remarque à effectuer, fondamentale, est que l'espace adressable dépasse les 256 bits auxquels nous avaient habitués les T1G.

Même si la zone la plus significative se

confond avec les 256 premiers bits, il nous est apparu nécessaire de pousser la lecture plus loin, en particulier pour examiner la «signature» de quatre bits, élément de base de la sécurité de la T2G.

Le logiciel LECT2G.BAS, listé à la figure 5, lit donc 448 bits consécutifs, chiffre qui ne correspond pas forcément à ce que contient réellement le composant.

Il fait cependant apparaître tout ce qui peut nous intéresser, avec stockage dans un fichier nommé T2G.CAR.

Le résultat obtenu ressemblera à la recopie d'écran de la **figure 6**, qu'il va maintenant s'agir d'interpréter.

La figure 7 résume les suppositions que nous avons réussi à tirer de la lecture d'un certain nombre de T2G neuves, entamées, ou vides. Ce tableau ne prétend pas être entièrement conforme à la réalité, mais il doit s'en rapprocher. Il n'est de toute façon nullement interdit de chercher à le compléter à l'occasion de nouvelles observations.

N° silicium	N° silicium	N° silicium	N° silicium	Ν	U	M	E
R	0	de	série	POU	VOIR	FINAN	CIER
compteur l	PAR 512 u	compteu	r PAR 64 u	compteu	r PAR 8 u	compteur	r PAR 1 u
futur compteur	PAR 1/8u ?	1111,	1111	(CERTI	FICAT	
	I EE OI	CDET	- (SE LI	T CONA	ME 64 E	DITC À 1	\
	LEF SE	CHEIL	- (SE LI	COM	VIE 04 E	BITS À 1) —
	ONE IN	JTILISE	EE (SE L	IT COM	ME 64	BITS À	0) —
ZC	ONE INI	JTILISE	1 (SE L	IT CON	1ME 64	BITS À	0000
SIGNATURE			<u> </u>				
SIGNATURE			<u> </u>				
SIGNATURE			<u> </u>				
<u></u>			<u> </u>				

La zone jusqu'à 511 se lit comme une suite de bits à 0, puis la lecture reprend à l'adresse 0.

Figure 7 : répartition probable des zones fonctionnelles d'après nos expérimentations.

Figure 6 : résultat obtenu.

Il nous paraît établi que les seize premiers bits forment un «numéro de silicium», inaltérable et pour l'instant identique (8140h) pour toutes les T2G qui nous sont passées entre les mains. Les huit quartets qui suivent reproduisent, à l'évidence, le «second» numéro de série imprimé au dos des cartes, codé en BCD.

Il semblerait que les deux octets suivants indiquent le «pouvoir financier» de la carte, autrement dit le nombre d'unités dont elle est chargée au départ. A confirmer lorsque des T2G à valeur faciale autre que 50 unités seront mises en circulation.

Viennent ensuite les compteurs d'unités, dont l'emplacement est le même que sur les cartes EUROCHIP.

Sur cinq compteurs à huit bits disponibles, deux seulement semblent utilisés : un dans lequel chaque bit utile vaut une unité, et un dont chaque bit utile vaut huit unités.

La comparaison, à la figure 8, entre une carte de 50 unités neuve et une de même valeur mais vide, permet de comprendre le «plan de comptage» utilisé.

On commence par mettre un bit à un, pour chaque unité consommée, dans le compteur «par une unité».

Dès que celui-ci est plein (8 unités), on met un bit à un dans le compteur «par huit» tout en remettant tous les bits à zéro dans le compteur «par un» (principe de



10 REM ---- CRETZG.BAS ---20 KEY OFF:CLS
30 N\$="TZG.CAR"
40 OPEN N\$ FOR INPUT AS #1
50 A=0
60 FOR F=0 TO 15
70 INPUT#1,Q
80 IF Q=1 THEN A=A+2^(15-F)
90 NEXT F
100 IF A<>2^15+2^8+2^6 THEN 440
110 FOR F=16 TO 59
120 INPUT#1,Q
130 NEXT F
140 A=0
150 FOR F=60 TO 63
160 INPUT#1,Q
170 IF Q=1 THEN A=A+2^(63-F)
180 NEXT F
180 NEXT F
190 IF A<>5 THEN 440
200 PRINT*TZG de":A*10; "unités, ";
210 U=0
20 FOR F=64 TO 71
230 INPUT#1,Q
270 IF Q=1 THEN U=U+64
280 NEXT F
250 FOR F=72 TO 78
280 INPUT#1,Q
270 IF Q=1 THEN U=U+8
390 NEXT F
390 INPUT#1,Q
300 FOR F=80 TO 86
310 INPUT#1,Q
300 FOR F=80 TO 94
300 NEXT F
340 INPUT#1,Q
370 IF Q=1 THEN U=U+1
380 NEXT F
390 U=(10xA)-U
400 PRINT*CREDIT: ";U;" UTC"
410 IF U=O THEN PRINT:PRINT*(CREDIT EPUISE)"
420 IF U<>00 THEN BEEP
430 PEM (c) 1995 Patrick GUEULLE

ISO2	ISO4	ISO3	MICRO-INSTRUCTION
0	0	۲	RESET
1	0	۲	Sans effet
0	1	7	READ (UP)
0	1	7	COMPARE
1	1	7	PROGRAM "1" (iso7 à VCC)

PROTOCOLE 6 CONTACTS

Figure 9 : CRET2G. BAS.

Figure 10 : jeu de micro-instructions.

«retenue» inspiré du classique boulier). En pratique, si l'opération a lieu à l'occasion de la consommation d'une unité, on ne remet finalement à zéro que sept bits dans le compteur «par un», ou plutôt on en remet un immédiatement à un.

Dans l'état actuel des choses, les deux compteurs de poids forts (par 64 et par 512) demeurent inutilisés, ainsi que celui de poids le plus faible (que nous avons baptisé «par 1/8»).

A notre avis, cela préfigure en effet un futur changement du plan de taxation, dans lequel le compteur de poids faible serait mis en service pour que les cartes contiennent non plus des unités téléphoniques à 80 centimes, mais plutôt des «pièces» de 10 centimes. Les cartes EUROCHIP contiennent en

Les cartes EUROCHIP contiennent en effet d'ores et déjà des pfennigs ou des pence (respectivement 4 et 8 centimes environ), et il est désormais de bon ton de s'aligner sans délai sur tout ce que font les autres pays d'Europe...

Avec la totalité de ses compteurs, une T2G pourrait dans ces conditions contenir jusqu'à concurrence de 3276,80 F: déjà un beau «porte-monnaie électronique», susceptible de servir à payer aussi tout autre chose que des communications téléphoniques, mais n'anticipons pas trop!

Après huit bits actuellement toujours à un, nous trouvons un mot de deux octets qui pourrait bien être le «certificat» servant (nous ne savons pas encore comment!) à la sécurisation cryptographique de la carte. Nous avons pu vérifier qu'il était bel et bien possible de le lire et de le modifier, mais c'est tout.

Suivent 64 bits qui se lisent comme autant de «uns», et qui masquent fort probablement la «clef secrète» interne servant elle aussi à la sécurisation cryptographique.

64 bits, cela fait penser au DES (l'algorithme cryptographique public américain), et nous nous sommes effectivement laissé dire que la protection de la T2G s'apparentait à la fois au DES et au RSA. Excusez du peu...

Suivent encore 64 bits, à zéro cette fois, réputés inutilisés. Mais nous avons occasionnellement cru voir passer des «uns» fugitifs dans cette zone, après des manœuvres pas très orthodoxes dans d'autres parties de la mémoire. A surveiller de près...

Les quatre bits qui suivent (à partir donc de l'adresse 256) constituent à n'en pas douter la «signature» qu'émet la carte pour s'authentifier périodiquement auprès du «module de sécurité» que contiennent, nous at-on dit, les publiphones.

En gros, un calcul cryptographique (genre DES) serait effectué avec pour opérandes la clef secrète, les données de la carte (numéro de série, contenu des compteurs, etc.), et un nombre aléatoire émis par le module de sécurité.

Le résultat de ce calcul (la fameuse signature à quatre bits) serait alors soumis au module de sécurité qui seul peut déterminer s'il authentifie bien la carte et son débit.

Le «certificat» joue à l'évidence aussi un rôle dans ce processus, puisque la signature change quand on le modifie, mais il y a certainement quelque chose de plus subtil...

La zone qui suit la signature reste pour l'instant assez mystérieuse. Elle héberge en principe les «flags» anti-arrachement, destinés à éviter toute perte d'unités (pour le client ou pour l'exploitant?) en cas de retrait prématuré de la carte en cours de transaction.

Mais elle devrait aussi contenir le «répertoire» dans lequel l'utilisateur est censé, un jour prochain, enregistrer les numéros qu'il souhaite pouvoir appeler de façon simplifiée, voire automatique. A suivre aussi!

Si on pousse la lecture au-delà de l'adresse 447, on trouve une suite de bits à zéro et à partir de 512, on repart au début : le compteur d'adresses semble avoir «fait le tour», mais la «signature» n'est plus la même. Nous y reviendrons...

Oceanités !

A partir d'un fichier «T2G.CAR» lu dans n'importe quelle T2G, le programme CRET2G.BAS permet de calculer le nombre d'unités encore disponibles, en faisant la somme de ce que contiennent les différents compteurs.

Ce logiciel, listé à la **figure 9**, aura peut-être besoin de légères modifications quand apparaîtront des T2G de valeur supérieure à 50 unités.

Il fait en effet appel à plusieurs suppositions qui, quoique parfaitement vraisemblables, ont tout de même besoin d'être confirmées.

Comment écrire dans les T2G

S'il n'y avait pas cette fameuse sécurisation cryptographique, nous vous apprendrions ici tout bonnement à recharger vos télécartes!

En effet, au delà du jeu de micro-instructions de la figure 10, aimablement dévoilé par SGS-THOMSON, nous avons réussi à découvrir comment appliquer le principe de «retenue».

C'est d'une simplicité enfantine, et d'ailleurs identique à la procédure applicable aux EUROCHIP: il faut écrire deux fois de suite un même bit dans un compteur pour vider le compteur de poids inférieur.


Le logiciel MANIPT2G.BAS, listé à la figure 11, permet d'opérer bit par bit sur le contenu de n'importe quelle T2G.

Son fonctionnement, très simple, est illustré par la recopie d'écran de la fiqure 12.

Le logiciel lit spontanément le premier bit (en principe à 1) de la carte, puis attend un ordre de l'opérateur:

 une pression sur la barre d'espace entraîne le passage, toujours en lecture, au bit suivant. Le cas échéant, le maintien de cette barre en position enfoncée enchaîne la lecture de plusieurs bits (auto-repeat).



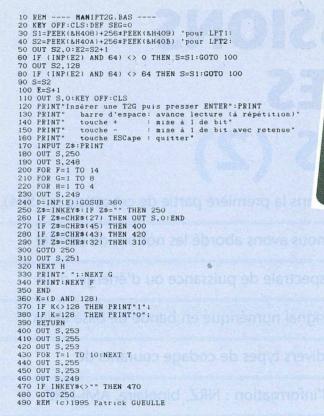

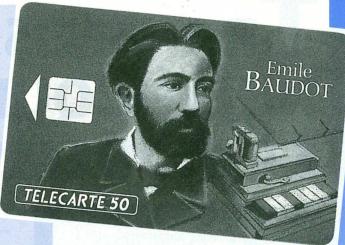


Figure 11 : MANIPT2G.BAS.

- une pression sur la touche ESCape entraîne la sortie «propre» du programme, autrement dit avec mise hors tension des lignes de données de la carte. - une pression sur la touche «+» déclenche (si c'est possible) la mise à 1

du bit qu'on venait de lire. - une pression sur la touche «-» déclenche (si c'est possible) la mise à 1 du bit qu'on venait de lire, et le vidage du compteur de poids inférieur. Pratiquée en dehors d'un compteur, cette opération est analogue à la précédente.

On notera que ces deux fonctions d'écriture ne bénéficient pas de la possibilité de répétition automatique par maintien de la touche enfoncée, beaucoup trop dangereuse.

Ce logiciel pourrait permettre de consommer des unités dans une carte qui en contient encore (sans grand intérêt!) ou de modifier le «certificat», mais aussi de partir à la découverte de la zone située après la signature.

Pour notre part, nous avons observé qu'elle se comporte un peu comme une RAM, les «1» qu'on y écrit redevenant des «0» après mise hors tension (retrait) de la carte.

Egalement, les modifications opérées dans une ligne semblent se répercuter sur les autres. Mystère...

Par contre, on sera forcément tenté (c'est humain!) de faire disparaître les unités consommées, en écrivant toutefois un «1» dans le compteur de rang supérieur.

Cela fonctionne à la perfection, mais entraîne naturellement le refus de la carte par tous les publiphones dans lesquels on pourra l'insérer par la suite. Cependant, rien n'interdit de se servir de T2G épuisées pour continuer à compter des unités «non téléphoniques» à l'aide d'un logiciel approprié : il reste encore beaucoup de place!

La signature

Sans espérer percer tous les secrets de la signature cryptographique émise par la carte, il est intéressant d'observer comment sa valeur évolue avec les opérations d'écriture effectuées.

On remarquera par exemple que la modification n'est pas immédiate, mais semble se faire à l'occasion du reset suivant.

Ou plutôt, la mise à jour de la signature pourrait bien se faire lorsque le compteur d'adresses passe par zéro : essayez donc le petit programme SIGNT2G.BAS listé à la figure 13, qui fait «tourner» ce compteur en une boucle sans fin.

Le résultat, analogue à ce que reproduit la figure 14, montre que même si on ne modifie en rien le contenu de la carte, la signature change à chaque «tour» du compteur, avec évidemment des répétitions puisque la signature ne peut prendre que seize valeurs distinctes.

De là à penser que le nombre aléatoire soumis à la carte par le module de sé-. curité pourrait bien être un nombre de tours du compteur d'adresses, il n'y a qu'un pas.

En tout état de cause, cette particularité pourrait fort bien servir à crypter des fichiers en se servant d'une T2G épuisée comme d'un générateur de clef, dans laquelle on pourrait même se payer le luxe de modifier le contenu des compteurs ou du certificat.

Bon amusement à tous!

Patrick GUEULLE

```
Insérer une T2G puis presser ENTER
    barre d'espace: avance lecture (à répétition)
touche + : mise à 1 de bit
touche - : mise à 1 de bit avec retenue
touche ESCape : quitter
Figure 12: résultat obtenu après
```

lancement de MANIPT2G.BAS.

```
10 REH --- SIGNT2G.BAS ---
20 KEY OFF:CLS:DEF SEG=0
30 S1=PEEK(&H408)+256*PEEK(&H409) 'pour LPT1:
40 S2=PEEK(&H40A)+256*PEEK(&H40B) 'pour LPT2:
  40 SZ=FEEK(&H4QA)+Z5S*FEEK(&H4QB) 'pour LPT2:
50 OUT S2,0:E2=S2+1
60 IF (INP(E2) AND 64) <> 0 THEN S=S1:GOTO 100
70 OUT S2,128
80 IF (INP(E2) AND 64) <> 64 THEN S=S1:GOTO 100
90 S=S2
90 S=S2
100 E=S+1
110 OUT S,0:KEY OFF:CLS
120 PRINT"Insérer une T2c puis presser ENTER ";
130 INPUT Z$:PRINT:PRINT
140 OUT S,250:OUT S,248
150 FOR F=0 TO 255
160 OUT S,249:OUT S,251
170 NEXT F
180 FOR F=1 TO 4
190 GOSUB 260
200 NEXT F
210 PRINT
220 FOR F=260 TO 511
230 OUT S,249:OUT S,251
240 NEXT F
250 GOTO 150
260 OUT S,249

 260 OUT S,249
270 D=INP(E):GOSUB 320
270 D=1NP(E):GOSUB 320
280 Z$=1NKEY$
290 IF Z$=CHR$(27) THEN OUT S,0:END
300 OUT S,251
310 RETURN
320 K= (D AND 128)
330 IF K<0:128 THEN PRINT"1";
340 IF K=128 THEN PRINT"0";
               RETURN
 360 REM (c) 1995 Patrick GUEULLE
```


Insérer une T2G puis presser ENTER ?

Figure 13 : SIGNT2G.BAS.

```
1000
0101
0000
0111
0011
1110
1000
0101
Figure 14.
```




TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES ET MODEMS (2)

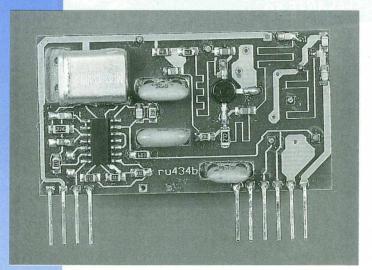

Dans la première partie de cet article (n° 574), nous avons abordé les notions de densité spectrale de puissance ou d'énergie d'un signal numérique en bande de base et les divers types de codage courants de l'information : NRZ, bipolaire, AMI-NRZ,

biphase ou manchester et codes à haute

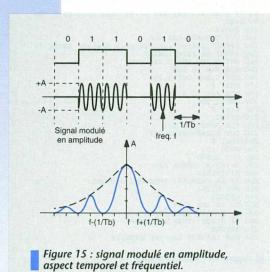densité pour terminer sur la probabilité d'erreur ou taux d'erreur bit. Nous allons maintenant passer en revue les différents procédés courants de modulation avec leurs mérites respectifs.



Entrée binaire $f2 = fp + \Delta f$ $f1 = fp - \Delta f$ u(t) FSK

Figure 16 : génération d'un signal FSK à phase discontinue.

MODULATION AUTOUR D'UNE FRÉQUENCE PORTEUSE

Pour un signal sinusoïdal l'expression est de la forme :

 $u(t) = U \sin(\omega t + \varphi).$

Ce signal peut être modulé en amplitude, action sur U, en fréquence, action sur ω ou en phase action sur ϕ . Bien que les modulations de phase soient très performantes et de plus en plus utilisées, elles sortent du cadre de ce résumé et sont donc volontairement écartées.

Nous traitons uniquement le cas d'une modulation par un signal numérique.

Modulation d'amplitude par un signal tout ou rien

Le signal numérique NRZ module directement la porteuse u(t).

Le signal résultant a pour expression : $u(t) = ak U \sin(\omega t + \varphi)$.

Dans cette expression ak peut prendre les valeurs 0 ou 1.

La représentation temporelle du signal est donnée à la **figure 15**. Puisqu'il s'agit d'une modulation d'amplitude, la DSP du signal binaire NRZ se retrouve de manière symétrique autour de la fréquence porteuse. On peut dire aussi qu'il s'agit d'une translation de fréquence.

Comme dans le cas de la transmission en bande de base, le spectre autour de la fréquence porteuse est limitée à une valeur comprise entre f+[1/(2xTb)] au minimum et f+[1/Tb] au maximum pour répondre au critère d'efficacité spectrale.

La limitation peut s'effectuer soit au niveau du signal modulant : limitation de bande du signal NRZ par un filtrage passe-bas, soit au niveau de la porteuse par un filtrage passe-bande autour de f. Pour ce procédé de modulation, si le signal NRZ est limité à une fréquence fmax = k/Tb, la bande occupée autour de f vaut :

B = 2 fmax = 2 k/Tb.

Cette modulation, souvent nommée OOK (On-off-keying) est mise en œuvre à chaque fois que les critères de complexité et de coût sont primordiaux et que les performances en termes de taux d'erreur et d'efficacité spectrale sont reléguées au second plan.

Modulation par déplacement de fréquence FSK (Frequency Schift Keying)

Pour une première approche, la modulation de fréquence peut se concevoir comme une double modulation OOK



obtenue à partir du schéma de la figure 16. Au premier symbole binaire, on associe une fréquence f1 et au second une fréquence f2 et l'on pose :

 $f2 = f + \Delta f$ et $f1 = f - \Delta f$.

Le signal de sortie du modulateur ainsi constitué a pour expression :

 $u(t) = U \sin (\omega + (ak-1) d\omega) t$

où ak peut prendre les valeurs 0 et 1. Aux instants de commutation, la phase relative des deux générateurs est quelconque, il en résulte des discontinuités de phase pour le signal u(t). La figure 17 rend compte de l'allure du signal de sortie.

Le spectre du signal FSK ainsi obtenu figure 18 se compose de l'addition des deux porteuses modulées en amplitude. La bande B2 occupée par le signal FSK est obtenue par la relation :

 $B2=2 B1 + 2 \Delta f$

où B1 représente la limitation de spectre du signal NRZ. Bien qu'électriquement rien n'empêche la mise en œuvre de ce procédé, il n'est pas utilisé dans la pratique.


Cette description est surtout intéressante pour aboutir rapidement à la notion d'encombrement spectral.

Dans la pratique les deux fréquences f1 et f2 sont, par exemple, issues d'un même oscillateur contrôlé en tension : VCO.

Dans ces conditions la discontinuité de phase du signal disparaît et la DSP est modifiée.

Les raies discrètes aux fréquences f1 et f2 disparaissent, l'enveloppe de la DSP présente des maximum espacés approximativement de f2 - f1= 2∆f d'autant plus accentués que ∆f est grand par rapport à B1 donc au débit binaire 1/Tb.

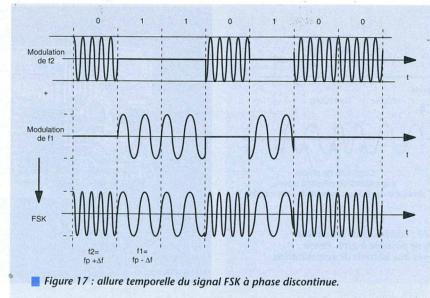Ces résultats sont consignés dans les courbes de la **figure 19**. Pour satisfaire au critère d'encombrement spectral, il est conseillé de choisir des valeurs de x comprises entre 0,5 et 0,75. A noter



qu'il existe un cas particulier MSK pour Minimum Shift Keying assez intéressant traité dans le paragraphe suivant dans une application à 1200 bauds.

MODEM MSK A 1200 BAUDS

Dans la pratique on trouve les valeurs de la figure 20.


On a $f2 = f + \Delta f = 1800 \text{ Hz}$

 $f1 = f-\Delta f = 1200 \text{ Hz}$

et d = 1200 bauds.

Ces paramètres donnent x=0,5. Sur les courbes de la figure 19 on note que cette valeur donne la meilleure efficacité spectrale.

Dans les modems intégrés, les deux porteuses à 1200 et 1800 Hz ne sont pas générées par un oscillateur commandé en tension mais reconstituées numériquement par un oscillateur à

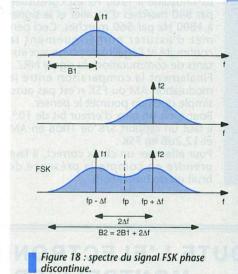


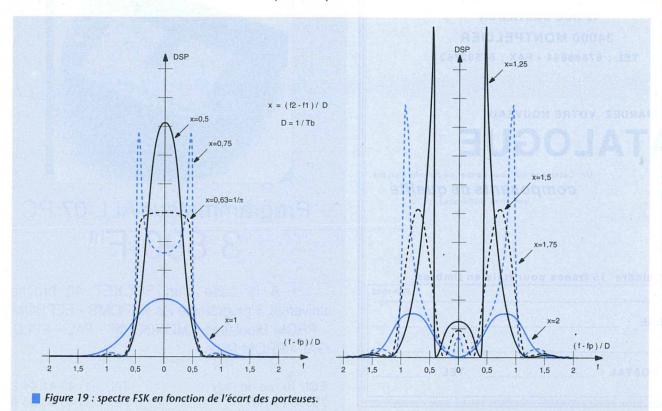


Figure 20 : continuité de phase aux instants de passage à zéro. Phase inchangée aux instants de commutation.

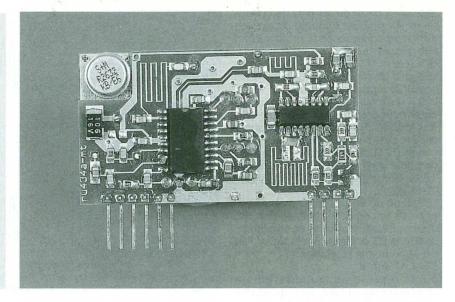

quartz par exemple à 1,008 MHz. La sinusoïde à 1200 Hz est constituée par 840 marches d'escalier et le signal à 1800 Hz par 560 marches. Ceci permet d'assurer numériquement la continuité et l'égalité de phase aux instants de commutation du signal NRZ. Finalement la comparaison entre la modulation AM ou FSK n'est pas aussi

simple que l'on pourrait le penser. Pour avoir un taux d'erreur bit de 10⁻⁵, il faut un rapport S/B de 10dB en AM et 12,2dB en FSK.

Pour effectuer un choix correct, il faut prendre en compte la présence de bruit ou de brouilleurs.

CONCLUSION

Ce condensé de transmission numérique avait pour but de montrer les avantages et inconvénients des principaux procédés de codage et de modulation.

Tous les paramètres importants sont ici réunis pour permettre un choix judicieux au moment de la conception et opter pour le meilleur compromis : taux d'erreur, efficacité spectrale, complexité et coût.

Retenez qu'il n'existe pas de procédé universel capable de satisfaire aux trois critères mentionnés. Dans la plupart des cas, les fonctions de codage et décodage peuvent être confiées soit à un DSP (processeur numérique de signal) soit à un microcontrôleur.

Même si le critère primordial est le taux d'erreurs et que le procédé de codage ou modulation a été choisi en conséquence, ceci ne doit pas empêcher d'ajouter au message utile des codes de détection et de correction d'erreur, mais ceci c'est une autre histoire.

F. de DIEULEVEULT

TOUTE L'ELECTRONIQUE® MONTPELLIER

12 RUE CASTILHON
34000 MONTPELLIER

TEL: 67586894 - FAX: 67582762

DEMANDEZ VOTRE NOUVEAU

CATALOGUE


Un Catalogue qui vous permet de trouver tous les

composants de qualité

joindre 15 francs pour frais en timbres

-NOM	ERP 10/95
-ADRESSE :	
-CODE POSTAL :	TEL :

PRIX EXCEPTIONNEL

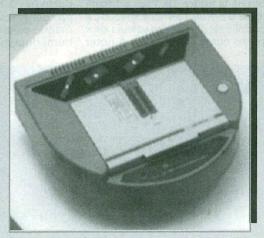

Programmateur ALL 07 PC 3 890 Fht

 A la base d'un SOCKET 40 broches universel, il programme les EPROMS - EEPROMS
 - PROM Bipolaires - MONOCHIP - PAL - EPLD -GAL - PROM Série

ECI, 10 rue de l'Isly 75008 PARIS Tél.: (1) 48 41 44 25 Fax: (1) 40 08 03 94

75014 PARIS 221, Bld Raspail (Montparnasse - Métro Raspail) 3(1)43.35.41.41 Fax (1)43.21.38.32 33000 BORDEAUX 17, rue Fondaudège Ouvert du mardi au samedi de 9 H à 12H et de 14 H à 19H 56.52.14.18 59.30.05.23 Fax 56.50.67.39 loraires d'ouverture de notre magasin à PARIS: de 9 H à 13 H et de 14H à 18H30 du lundi au vendredi 64000 PAU 4, rue Pasteur Ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 13H et de 14H à 18H30 Fax 59.30.06.73 64100 BAYONNE Quai Amiral Bergeret / Angle rue Ulysse Darracq ~ Fax 59.55.40.54 59.55.40.54 CARTES & INTERFACES PC INITIATION A L'INTERFACAGE DU PC Ouvrages d'initiation principe, de cir-cuits imprimés et disquette logiciels L'incontoumable ORD33 Acquisitions obotique avec disquette logiciel avec disquette logiciel ORD33: alimentée en 220 V ORD100 avec logiciel GRAFPRO L'ouvrage de base donnant Initiez-vous aux techniques d'acquisition de données Les réalisation décrites pas à pas: Interface universelle avec exemples de programmes (basic, pascal, langage C et assembleur). Interface 72e/s en 24 volts. Convertisseur JA/B bits, 200/ss. Convertisseur JA/B bits, 200/ss. Genérateur de signaux carrés, de rapport cyclique variable. Genérateur de train d'ondes Composeur teléphonique Composeur teléphonique en cas d'intrusion Enregistreur de température Interface sortie imprimante parallèle Carte 8 sorties (imprimante parallèle) Allimentation programmable 0 à 12V Une carte décodeur DTMF permettant de commander le PC par teléphone. Carte parlante pour PC Voltmètre parlant sur PC Carte 16 sorties relais Multiplexeur 8 entrées analogiques Testeur automatique de composants Chenillard 8 sorties TIA/C sur sortie l'accès à l'interfaçage d'acquisition de données ■ Interface 8 sorties ■ Interface 8 entrées 20 réalisations décrites 5 entrées sur sortie sorties sur sortie pas à pas avec exemples de logiciels en basic, turbo basic (Borland) Assembleur et Pascal d'interfaçage et acquisitions de données pour résoudre vos imprimante Comporte 8 entrées logiques et 8 sorties 0,5A (jusqu'à 50V) Vitesse de transmission 4800 Bauds parallèle ORD33 Assembleur et Pascal Interface 8 sorties Carte 24 entrées/sorties, Commande de leIais par le PC, Commande de LeIbs par le PC, Commande de LeIbs par le PC, Commande de triac par le PC, Commande de triac par le PC, Animation lumineuse à 8 LEIbs Clavier 10 touches + correction Carte 4 entrées / 4 sorties relais avec niveau de déclenchement des entrées réglables Arrosage intelligent, Timer programmable sur un mois avec 4 sorties sur leais Commande de moteur pas à pas Chenillard 8 canaux multiprogrammes Visualisation de battement cardiaque Voltmètre connectable Oscilloscope sur PC Directement branchée grâçe à Directement branchée grâce à un câble sur la prise imprimante parallèle du micro, cette carte dispose de 8 sorties et 5 entrées commandées par des niveaux TTL. Grâce à une prise HE10, on pourra relier ORD33 aux cartes ORD2, 3, 15, 16, ou au périphérique de votre choix, en respectant le brochage de la prise. Alimentation en 220V Livrée avec exemples de logiciels sur disquette. Vitesse de transmission 4800 Bauds (bits / seconde) Avec exemples de programmation en GW Basic, Quick Basic, C et l'urbo C, Pascal et l'urbo Pascal. Livrée avec botier et le logiciel GRAFPRO sur disquette 3,5" permettant jus-qu'à 250 étapes (voir ci-dessous description GRAFPRO) P.U. TTC en kit: 650,-F P.U.TTC montée 890,-F ORD101: identique à ORD100, mais sur les 8 entrées, 4 sont analogiques (256 points) et 4 sont logiques TTC en kit 750,—F P.U. TTC en kit : 280,-F P.U.TTC montée 390,-F Multiplexeur 8 entrées analogiques Testeur automatique de composants Chenillard 8 sorties TRIAC sur sortie imprimante parallèle Programme de commande carte 4 en-trées/4 sorties, sous forme de grafcet Filtrage des appels téléphoniques sous contrôle du PC, grâce à un code personnel Voltmetre connectable Oscilloscope sur PC Commande de remplissage automatique avec niveaux maxi et mini Mise en route automatique du PC par téléphone Simulateur de présence Gestion d'alarme Programmateur de REPROM Peut être gérée par le logiciel GRAFPRO (voir ci-dessous) TTC montée 990,-F GRAFPRO Logiciel d'initiation à la logique GRAFCET

GRAPPRO est un logiciel d'initiation à la logique GRAPCET
GRAPPRO est un logiciel spécialisé destiné à l'apprentissage
des automatismes permettant de commander par GRAPCET
toute une gamme d'interfaces pour PC.

Un EDITEUR permet de créer de taçon simple le Gratcet par
étape. De nombreux MESSAGES d'AIDE apparaissent à l'écran,
facilitant la composition du Grafcet
lac divergences "OU" et "ET" sont autorisées par le logiciel, de même
que des conditions de transition combinées à des entrées actives ou
inactives, des temporisations et d'un compteur d'évènements
La phase exécution du Grafcet s'effectue en TEMPS REEL, visualisant
ainsi les étapes en même temps que les commandes sur l'automatisme extérieur
La sauvegarde sous forme de FICHIERS des Grafcets une fois réalisée,
permet de réutiliser coux—ci ulterieurement et éventuellement de les corriger
Le logiciel permet. Le logiciel permet

EDITION du Grafcet Jusqu'à 250 étapes sur imprimante GRAFPRO est prévu 000 - S1 S2 S3 S4 logiciel Grafpro pour gérer jusqu'à 8 entrées et 8 sorties T/000/10s sur disquette 3,5 " est avec l'aide de la carte 5 ENTREES et 001 - 53 54

8 SORTIES (ORD33) connectée sur la prise imprimante parallèle ou bien des interfaces série 100 -S1 S2 vec notice et E1+E2+N3 + N1 ORD100 et ORD101 101 | 52 002 - 51 250,ports SERIE du PC

Interface série (RS232) 8 entrées/ 8 sorties **ORD103**



Interface se connectant sur le port série du PC.

— 8 entrées dont 4 analogiques (256 points)

— 8 sorties dont 4 sur relais, 4 à collecteur ouvert, optocouplées. Alimentation 220 V. Livrée en boitier avec visualisation
de l'état des entrées et sorties (par diodes électroluminescentes) sur
la face avant. Avec logiciel GRAFCET (256 étapes) permettant de
commander l'interface (temporisations, compteur d'évenements, de
cycle, divergences OU et ET, sauvegarde en fichiers, éxecution en
temps réel, gestion des erreurs, édition, etc.). Livré avec disquette log (GW

Boi

P.U.TTC in manner

> Microcontrôleurs

Lo livro 130 pages avec sa disquelle 250F πc Disquette en turbo C:

Disquette en turbo pascal

Expérimentations

et réalisations sur PC Recueil schémas, disquette logiciel et circuit imprime avec composants électroniques pour la réalisation d'une interface universelle 16 entrées/sorties

INITPO Initiation à l'interfaçage du PC avec 70 réalisations

données pour résoudre vos problèmes sur PC: De l'allumage d'une LED, génération d'un son, sirène, alarme en fonction de la température, et de la lumière, inondation, détection de gaz, automate programmable 4 entrées 4 sorties commandées sous forme de grafcet, allumage progressif d'un elampe, commande de relais, commande d'un moteur (accélération, décélération), générateur triangle sinus, carrés, alimentation programmable, alarme multi-zones, test automatique de circuits logiques, voltmètre, thermomètre, affichage de la température sous forme de courbe, convertisseur Analogique/Digital et Digital/Analogique, resteur de composants, un oscilloscope sur PC, etc...

L'ouvrage clé: Accessible à tous

Wous vous familiariserez progressivement avec le Basic sans connaissances particulières.
Vous modifierez, adapterez les 70 réalisations pour résoudre vos problèmes. C'est l'ouvrage clé qui permet d'entrer facilement dans l'interfaçage.

Permet denuer inchement dans innersage.

Le recuell '97 réalisations est livré avec:

Disquette comprenant les logiciels de chaque réalisation avec explicains avec explicains avec explicains en un circuit imprime avec es ses composants électroniques permettant de réaliser la carte d'interface universelle correspondant à vos propres applications

L'ensemble INITPC complet avec sa disquetto 380FTTC

Disquette en turbo C: 120F Disquette en turbo pasca! :

120F

Kit de développement et de programmation pour microcontrôleurs

sa disquelle 230F TTC

Disquette supplémentaire en turbo C120F

Le livre avec



Se connecte sur le port parallèle de tout ordinateur PC-XT ou AT

Logiciels: Assembleur, Editeur de liens et Simulateur sur PC - XT ou AT togrees: Assembled, Edieur de liens et simulateur sur PC - XT ou AT carte de programmation avec son bloc alimentation et 1 cable pour sa connexion sur la prise "imprimante parallèle" du PC microcontrôleur EPROM DIL, référence ST62E25 effaçable aux U.V. microcontrôleur EPROM DIL réf. ST62T25/OTP.

programmable une seule fois, non effaçable
Disquette 3,5 pouces comprenant:

logiciel de programmation des microcontrôleurs famille ST logiciel de simulation

logiciel d'assemblage et Editeur de liens La carte de programmation est livrée EN KIT

Documentation EN FRANCAIS: Documentation sur le ST6

Réalisation progressive d'un voltmètre digital avec affichage, d'une commande de triac, d'une alarme

Mise en œuvre progressive d'un microcontrôleur
Architecture du ST6 – Jeu d'instructions – Mise en œuvre des entrées/
sorties – Mise en œuvre des entrées analogiques – Les interruptions, temporisations, etc.

temporisations, etc. avec notes d'applications: Serrure codée – Clavier analogique – Girouette électronique – Commande de moteur pas à pas Le kit complet (référence MICRO6) comprenant la carte de programmation

(livrée montée) avec cable (80cm), le bloc alimentation, 2 microcontrôleurs, disquette 3,5" et la notice

Prix unitaire H.T.: 581,78 F

P.U.TTC: 690,00F


RADIO

-	Type d'Eprom Eprom OTP	Référence ST62T10 ST62T15 ST62T20 ST62T25	Mémoire Eprom 2 K 2 K 4 K 4 K	Entrées/ Sorties 12 20 12 20	Analogiques dont 8 analog. dont 16 analog. dont 8 analog. dont 16 analog.	9,00 F 61,00 F 59,00 F 79,00 F
	Eprom	ST62E20	4 K	12	dont 8 analog.	195,00 F
	effaçable UV	ST62E25	4 K	20	dont 16 analog.	210,00 F

iciel, notice détaillée avec exemples de programmes en Basic, , Quick), C, Turbo C et Pascal, programme GRAFCET et cordon de son interface/prise série du PC.	SGS Thomson	OTP	ST62T15 ST62T20 ST62T25	2 K 4 K 4 K	20 12 20	dont 16 analog. dont 8 analog. dont 16 analog.	61,00 F 59,00 F 79,00 F
tier d'interface livré monté prêt à l'emploi TTC 1550,-F	ST6	Eprom effaçable UV	ST62E20 ST62E25	4 K 4 K	12 20	dont 8 analog. dont 16 analog.	195,00 F 210,00 F
lus de 50 REALISATIONS : Demandez la liste co	omplète des cartes Co	mposants, M	esure, Out	illage, ci	rcuit im	primé, etc.: P	ecevez

et logiciels PC (joindre enveloppe à votre adresse,	timbrée de 2,	80F) notre CATALOGUE (GENERAL (joindre 8 timbres à 2,80F)	ľ
Désire recevoir : Liste complète des cartes PC (joindre enveloppe Catalogue Général Electrome 1994/95 (joindre	e timbrée 2,80F) 8 timbres à 2,80F)	Commandes par correspondance: Joignez à votre commande :	Cachet de l'établissement / Société	
Mr Mme Adresse	Professeur de : Technologie Physique Ecole	(Port réel en contre-remboursement	₹P 10/95	
Code Postal Ville	Collège Lycée Industrie Particulier	pour la Corse, DOM-TOM et Etranger) Adresser votre commande à : ELECTROME Z.I. Bordeaux Nord Cidex 23 - 33083 Bordeaux cédex	Nous acceptons les bons de commandes d'établissements scolaires et d'administrations	

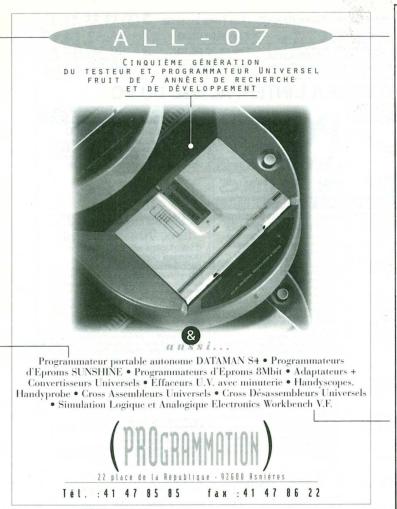A découper et à renvoyer à : ELECTROME Z.I. Bordeaux Nord - Cidex 23 - 33083 BORDEAUX cédex



Automate programmable sous Windows

Programmez sous Windows 3.1 dans un environnement convivial et sans connaissance de langage ni d'outil particuliers. Chargez le programme par une liaison série dans l'EEPROM. Il ne vous faut qu'un PC compatible IBM pour démarrer votre projet.

Le programme orienté objet







0.81 max* 22.86 sqr-6.98 km/heure 1011171314151617161930212223 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 26 April 20 April

Logiciel d'assembleur (opt.) pour controlboy sous Windows: Editeur source, assembleur, débogueur intégrés. Manuel français complet 68HC11(jeu d'instr.) ports E/S, débogueur. Il ne vous faut aucune information compl. pour démarrer.

Controlord, 485, av. des Guiols, 83210 La Farlède. Tél./Fax : 94 48 71 74

Veuillez me faire parvenir:




- □ Controlboy: 68HC11, 2k EEPROM, 256 octets RAM, 8 entrées anal., 4 dig., 12 sorties, 2 relais, RS232, logiciel français de programmation (disq. 3,5"), câble PC 999 F TTC.
- Logiciel d'assembleur pour Controlboy 349 F TTC.
- ☐ Disquette démo 30 F. Règlement en chèque

The second section is a second second

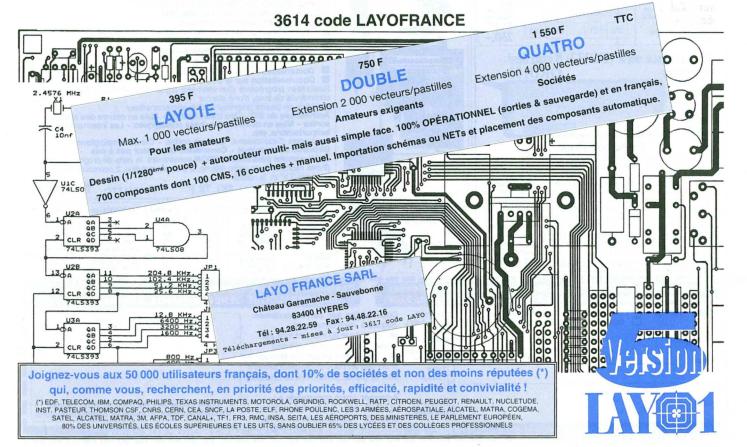information technique, autres logiciels et mises à jour :





RACÉS DE CERCLES SUR µC

Nous avons abordé le mois dernier le tracé de droites en utilisant l'algorithme de

Bresenham. Ce dernier a le mérite de ne nécessiter que des calculs utilisant

des nombres entiers et est donc plus rapide que ceux qui utilisent des nombres

flottants. Bresenham a élaboré un algorithme similaire pour le tracé des cercles

que nous allons détailler.

onsidérons un cercle de centre (0, 0) et de rayon R. Nous ne nous intéresserons qu'au premier quadrant ($X \ge 0$, $Y \ge 0$). On peut facilement déduire les trois autres quadrants grâce aux symétries suivant les axes des X et des Y. L'algorithme de Bresenham est un algorithme itératif qui calcule les nouvelles coordonnées Xi, Yi du nouveau point à tracer en fonction des positions du point précédant. Les observations suivantes simplifient la conception de l'algorithme : l'algorithme commence par le point Y = R, X = 0,

Y est une fonction monotone décrois-

Pour tout point xi, yi du cercle, le point suivant généré ne peut avoir que l'une des trois positions suivantes :

immédiatement à droite aux coordonnées xi + 1, yi,

diagonalement aux coordonnées xi + 1, yi - 1,

immédiatement en dessous aux coordonnées xi, yi - 1.

Le point à choisir doit minimiser les distances (ou les carrés de distances) entre une de ces trois positions et le cercle réel soit :

mh = $|(x_1 + 1)^2 + (y_1)^2 - R^2|$ md = $|(x_1 + 1)^2 + (y_1 - 1)^2 - R^2|$ mv = $|(x_1)^2 + (y_1 - 1)^2 - R^2|$ Soit $\Delta i = (x_1 + 1)^2 + (y_1 - 1)^2 - R^2$, la dif-

férence entre le carré de la distance depuis le centre du cercle au pixel diagonal (xi + 1), (yi - 1) et la distance à un point du cercle.

Si $\Delta i < 0$, le point diagonal est à l'intérieur du cercle, aussi le point choisi doit être le point à droite (mh) ou le point diagonal (md). En effet, le point vertical (mv) serait encore plus éloigné à l'intérieur du cercle. Pour choisir le point, il faut calculer la différence entre mh et md.

 $\delta = mh - md$

$$\begin{split} \delta &= \left| (xi+1)^2 + (yi)^2 - R^2 \right| \\ &- \left| (xi+1)^2 + (yi-1)^2 - R^2 \right| \end{split}$$

Si δ < 0 la distance du cercle au pixel diagonal (md) est plus grande que la distance au point horizontal (mh). Aussi, si:

 $\Delta i < 0$ et $\delta \le 0$, choisir mh $\Delta i < 0$ et $\delta > 0$, choisir md

TRACE DE CERCLE. Algorithme de Bresenham

Trace le cercle de Rayon R4 et de centre X = R6 et Y = R7 dans un espace
ou X et Y sont compris entre 0 et 255.
Le rayon maximum du cercle est de 255. La fonction PLOT duplique le point
calcule par CERCLE suivant des axes de symétries passant par le centre du cercle. Les quatres points ainsi calculés sont tracés par la fonction PIXEL. La fonction PLOT réalise du «clipping» si les points calculés sortent de l'espace (les points qui sortent de l'espace affichable ne sont pas affichés) Si l'afficheur LCD a une résolution inférieure a 256 X 256, il faut modifier PLOT de manière à ce que le clipping fonctionne correctement. ;
SEGMENT_DATA SEGMENT DATA
SEGMENT_CODE SEGMENT CODE
RSEG SEGMENT_DATA
; Utilisé par l'algorithme de tracé de cercle pour un quadrant
XI:
DS 1 ; pixel dans le premier quadrant
YI:
DELTA:
DS 2 ; carré de l'erreur
: Utilisé pour tracer le cercle complet ; Utilisé pour tracer le cercle complet CENTREX: DS 1 MSB EQU 0
LSB EQU 1
RSEG SEGMENT_CODE
; PIXEL doit être écrit en fonction de l'afficheur graphique
; X est passé dans R6, Y dans R7.
PIXEL: RET CENTREY: PIXEL: RET; Affiche les 4 points symétriques. Les axes de symétrie passent par le ; centre du cercle (CENTREX, CENTREY).
PLOT: MOV A,CENTREX ; position du centre ADD A,XI | C PLOT2 ; dépasse le bord, sort ADD JC MOV ; translate la position X du cercle ; dépasse le bord, sort JC PLOT2
MOV R6,A
MOV A,CENTREY
ADD A,YI
JC PLOT3
MOV R7,A
ACALL PIXEL
deuxième quadrant - X, Y
PLOT2: CLR
MOV A,CENTREX
SUBB A XI ; idem pour Y ; n'essaie même pas le deuxieme ; trace le premier quadrant ; position du centre A,CENTREX A,XI PLOT4 R6,A A,CENTREY A,YI PLOT3 R7,A PIXEL ; translate la position X du cercle ; dépasse le bord, essai quatrième SUBB JC MOV MOV ADD ; dépasse essaie le 3ième quadrant JC MOV ACALL ; trace le deuxième quadrant ACALL PIXEL
troisième quadrant -X, -Y
LOT3: CLR C
MOV A,CENTREX
SUBB A,XI
JC PLOT4
MOV R6,A PLOT3: MOV SUBB ; dépasse le bord, sort C A,CENTREY A,YI PLOT4 MOV SUBB JC MOV ; Y depasse, sort ACALL PIXEL
; quatrième quadrant X, -Y
PLOT4: MOV A,CENTREX
ADD A,XI ; trace le troisième quadrant ; position du centre translate la position X du cercle A,XI PLOT5 ; dépasse le bord, sort MOV R6,A A,CENTREY A,YI PLOT5 ; Y idem troisième quadrant

R7,A PIXEL

RET LTA dans R6:R7 MOV A,DELTA+MSB R6,A A,DELTA+LSB R7,A

; trace le quatrième quadrant .

suite page suivante

; DELTA+LSB

AJMP PLOT5:

GETERR:

MOV

MOV

MOV

RET

Transfère DELTA



Comme le point diagonal est à l'i rieur du cercle, le calcul de δ se sin

```
Comme le point diagonal est à l'inté-
rieur du cercle, le calcul de \delta se simpli-
\delta = (xi + 1)^2 + (yi)^2 - R^2
\begin{array}{l} 3 - (x_1 + 1)^2 + (y_1 - 1)^2 - R^2 \\ \delta = 2 \left[ (x_1 + 1)^2 + (y_1 - 1)^2 - R^2 \right] + 2 y_1 - 1 \end{array}
\delta = 2 \left( \Delta i + y i \right) - 1
Un raisonnement similaire pour le cas
\Delta i > 0 aboutit à un calcul de \delta' suivant :
\delta' = 2 \left( \Delta i - x i \right) - 1
\Delta i > 0 et \delta' \le 0, choisir md \Delta i > 0 et \delta' > 0, choisir mv
\Delta i = 0 choisir md
Le calcul de \( \Delta \) peut être effectué de
manière récursive pour les trois cas
possibles. Si le nouveau point est le
point horizontal (mh):
x_{i+1} = x_i + 1
y_{i+1} = y_i
\Delta i+1 = (xi+1+1)^2 + (yi+1-1)^2 - R^2
\Delta i + 1 = \Delta i + 2xi + 1 + 1
De même si le nouveau point est le
point diagonal:
\Delta i + 1 = \Delta i + 2xi + 1 - 2yi + 1 + 1
Si c'est le point vertical :
\Delta i + 1 = \Delta i - 2yi + 1 + 1
L'algorithme de Bresenham complet
pour le tracé de cercle dans le premier
quadrant s'écrit :
xi = 0
yi = R
\Delta i = 2(1-R)
boucle:
Plot (xi, yi)
si yi ≤ 0 va à fin
si \Delta i < 0 alors va à intérieur
si Δi > 0 alors va à extérieur
si \Delta i = 0 alors va à diagonal
intérieur:
\delta = 2 \left( \Delta i + y i \right) - 1
si \delta \leq 0 alors va à horizontal
si \delta > 0 alors va à diagonal
extérieur :
\delta' = 2 (\Delta i - xi) - 1
si \delta' \le 0 alors va à diagonal si \delta' > 0 alors va à vertical
horizontal:
xi = xi + 1
\Delta i = \Delta i + 2xi+1
va à boucle
diagonal:
xi = xi + 1
yi = yi - 1
\Delta i = \Delta i + 2xi - 2yi + 1
va à boucle
vertical:
yi = yi - 1
\Delta i = \Delta i - 2 yi + 1
va à boucle
Le listing 1 reprend l'algorithme ci-
```

dessus traduit en assembleur 8051. La fonction CERCLE calcule les points Xi et Yi correspondant au cercle de rayon R4 dans le premier quadrant. CERCLE appelle la fonction PLOT qui trace les points correspondants aux quatre quadrants du cercle du centre CENTREX et CENTREY. Pour faciliter les calculs, l'opposé de ∆i est calculé à la place de Δi. Les signes de tests sont inversés par rapport à la description de l'algorithme. La fonction PLOT appelle la fonction PIXEL qui trace le point sur l'organe graphique choisi. Cette fonction doit être écrite par l'utilisateur. Le rayon doit être supérieur à zéro et inférieur à 256. Le listing est disponible sur le serveur ERP.

```
R6:R7 = R6:R7 - R4:R5
                                                  CLR
A,R7
A,R5
R7,A
A,R6
A,R4
R6,A
                    MOV
SUBB
MOV
MOV
                      SUBB
                      MOV
                      RET
RET; R6:R7 = R6:R7 + R4:R5
ADDINT: MOV
ADD A,R5
MOV R7,A
MOV A,R6
                                                                                                              A,R7
                      ADDC
                                                    R6,A
                      MOV
                      RET
 ; R4:R5 = R6:R7
TFRINT: MOV
MOV R5,A
MOV A,R6
                                                     R4,A
                      MOV
                      RET
; R6:R7 = 2 *
DBLINT:
ADD
MOV
MOV
                                                  (R6:R7)
                      ADDC
                      MOV
                                                   R6,A
                      RET
| RET | Flend | 'addition 8 bits sur 16 bits dans R4:R5 | EXTADD: | MOV | R5,A | ; sauve le LSB | CLR | A | ADDC | A,#0 | ; étend sur 16 | MOV | R4,A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le MSE | CLR | A | ; sauve le LSB | ; sauve le LSB | ; sauve le LSB | ; sauve le
                                                                                                                                                                     ; étend sur 16 bits
; sauve le MSB
 MOV K4,A ; sauve le MSB

RET
; CERCLE utilise l'agorithme de Bresenham pour tracer un cercle.;
; CERCLE ne trace que les points du premier quadrant. Le centre du cercle est
; X = 0, Y = 0. CERCLE est initialisé avec Y = Rayon, X = 0 et s'arrête quant
; le premier quadrant est tracé, c'est a dire quant Y = 0. Le rayon maximum
; est de 255.
; CERCLE appelle la fonction PLOT qui trace les quatre points symétriques pour
; avoir un cercle complet, PLOT utilise les paramètres XI et YI qui sont la
; position calculée de l'arc de cercle pour le premier quadrant.
; CERCLE modifie A, R4, R5, R6, R7. (R0, R1, R2, R3 inchangés)
CERCLE: MOV YI,R4 ; YI = Rayon
DEC R4 ; R - 1
MOV A,R4
ADD A,R4
MOV DELTA+LSB,A
CLR A
                     DEC
MOV
ADD
MOV
CLR
MOV
                                                     A
XI,A
                                                                                                                                                                       ; XI = 0
                                                   A,#0
DELTA+MSB,A
ACALL
A,YI
CER50
A,DELTA+MSB
A,DELTA+LSB
CFR20
                      ADDC
MOV
                                                                                                            PLOT
 CFR1
                                                                                                                                                                       ; trace XI, YI et les points symétriques
                      MOV
                                                                                                                                                                       ; si YI = 0, fin
                       ORL
                      JZ
ACALL
                                                      CER20
                                                                                                                                                                       ; R6:R7 = DELTA
; 2*DELTA, retour dans A le MSB
; teste le signe de 2*DELTA
                                                     GETERR
                      ACALL
                                                    DBLINT
; YI - 1
; 2*YI - 1 (YI toujours >= 1)
; étend sur 16 bits dans R4:R5
; 2*DELTA - (2*YI - 1)
                                                     ACC.7,CER10
CER20
= 0
                                                                                                                                                                         ; < 0
                                                                                                                                                                       ; 2*XI
; 2*XI + 1 pas de retenue (2*XI pair)
; étend sur 16 bits dans R4:R5
INC A
ACALL EXTADD
ACALL ADDINT; 2*DELTA + 2*XI + 1
JNB ACC., CER20
AJMP CER30
; calcule le nouveau pixel
CER10: INC XI
MOV A, XI
INC A
                                                                                                                                                                         ; >=0
; <0
                                                                                                                                                                        ; DEPLACEMENT HORIZONTAL
; calcule Di = Di - (2*XI + 1)
; 2*XI
; 2*XI + 1
                      INC
ACALL
                                                   EXTADD
CER40
                                                                                                                                                                         ; étend sur 16 bits dans R4:R5
                      AIMP
                                                                                                                                                                         : va soustraire de DELTA
                                                                                                                                                                       ; DEPLACEMENT EN BIAIS
 CER20:
DEC
CLR
MOV
                                                    INC
                                                     C
A, XI
A, YI
R6, A
                       SUBB
                                                                                                                                                                       ; sauve le LSB dans le MSB
                       MOV
                                                    R6, A
A, # 0
A, R6
A, #1
R7, A
A, R6
A, #0
R6, A
DBLINT
                      SUBB
XCH
ADD
MOV
MOV
                                                                                                                                                                         ; sauve le MSB et récupère le LSB
                                                                                                                                                                       ; étend le résultat sur 16 bits
                       ADDC
                      MOV
ACALL
ACALL
                                                                                                                                                                         ; dans R6:R7
                                                                                                                                                                         ; 2* (XI - YI + 1)
; dans R4:R5
; va soustraire de DELTA
                                                     CER40
 CER30
MOV
                                                     DEC
A, YI
CER31
                                                                                                                                                                        ; DEPLACEMENT VERTICAL
                                                                                                                                                                       ; si YI = 0...
; YI - 1 positif ou nul
; 2*YI - 1 > 0
; étend sur 16 bits dans R4:R5
; prend DELTA
; additionne a DELTA
; et transfère
; R4:R5 = 1
                      JZ
DEC
                      ACALL
ACALL
ACALL
ACALL
AJMP
                                                    A, YI
EXTADD
GETERR
ADDINT
CER41
MOV R4, A
  CER31:
                      INC
                                                  A

R5,A

nouvelle DELTA

ACALL

SUBINT

MOV DELTA+MSB, A

A, R7

DELTA + LSB, A

CFR1
                      MOV
              calcule la
 ; recalcule la
CER40:
ACALL
CER41:
MOV
MOV
                                                                                                                                                                        ; R6:R7 = DELTA
; DELTA = DELTA - R4:R5
                                                                                                                                                                       ; boucle jusqu'à YI = 0 (et RI = RAYON)
                        AJMP
                                                      CER1
  CER50
                                                     RET
```

Listing 1.




END

Offre spéciale ce trimestre

Pour préparer la conception des cartes électroniques avec vérifications électromagnétiques et pour garantir le bon usage de vos équipements de mesure d'intégrité, voici juste-à-temps pour les directives européennes une solution performante créée par les premiers en CAO sous MS-WINDOWS.

EMC System à 70 kF

Schématique (7kF)

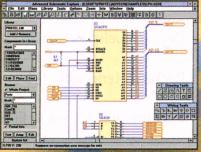


rétroannotation

rotroarmotatio

dessin de carte

PROTEL PCB (14 kF)

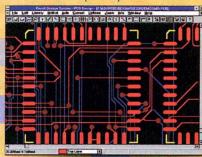


IBIS


EMC Bench à 50 kF

EDIF SPICE VERILOG

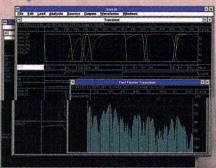SMASH 3 Standard (32 kF) EMBLEM library (EM parts)



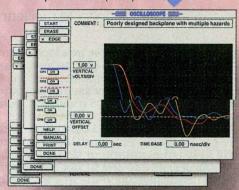BoardSim (12 KF) LineSim (1,5 kF) SpectralSim (5 kF)



simulation des interférences par conduction et rayonnement en immunité et émission pour la CEM totale

> Séminaire à Paris début novembre inscrivez-vous






8, ch. des Clos B.P. 65 ZIRST 38242 Meylan France tél. 76 41 10 96 fax 76 90 29 65





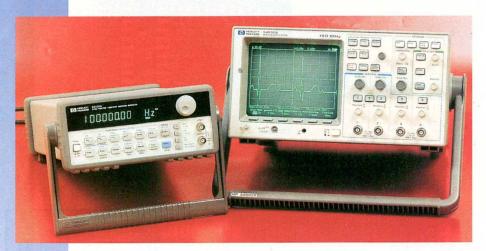GÉNÉRATION DE SIGNAUX ARBITRAIRES: HP33120A + BENCHLINK



Depuis quelques années Hewlett-

Packard étend son offre en

instrumentation, via sa filière HP

direct, à des matériels très

accessibles en termes de coût,

sans pour autant sacrifier la

qualité et les performances. Parmi les instruments et outils proposés, le couple

générateur HP33120A + logiciel Benchlink/arb représente à l'heure actuelle, à notre

connaissance, le meilleur rapport qualité-prix en génération de signaux arbitraires.

ewlett-Packard propose trois logiciels sous Windows (3.1 ou audelà) destinés à compléter les fonctionnalités offertes par ses instruments de labo «d'entrée de gamme» : scopes de la série 54600, générateur de signaux arbitraires HP33120A objet de ces propos et les multimètre (HP34401A) et compteur de table (53100). Il s'agit respectivement des logiciels Benchlink/scope/Arb et/Meter. Sous la référence Benchlink/suite, on peut disposer de l'ensemble des trois logiciels. Comme nous le verrons par la suite le package est une option intéressante car avec /scope et /Arb on peut notamment enregistrer des signaux capturés à l'aide du scope et Benchlink/Scope, les importer sous Benchlink/Arb et les restituer en labo, avec toutes les possibilités d'adjonction ou de modification, avec le générateur HP33120A, sous réserve bien entendu de ses limites fréquentielles.

On pourrait même, nous n'avons pas essayé, mais rien ne s'y oppose au vu des formats de fichiers acceptés, travailler conjointement avec un simulateur pour valider des essais de simulation entrepris avec différents stimulis, ceux-ci étant repris par le générateur et la/les réponses enregistrées avec le scope à des fins de comparaisons ou de validation de modélisation et de prototype.

De façon plus générale, on peut virtuellement créer n'importe quelle

forme d'onde ou signal complexe et le charger à distance dans le générateur via RS232 ou IEEE488 (HP-IB), ce qui ouvre un immense champ d'exploitation en test, en étude et en maintenance. Les seules limitations restent bien entendu liées aux performances des appareils, mais «l'entrée de gamme» Hewlett-Packard offre un excellent niveau de performances au meilleur coût.

Le générateur HP33120A est un appareil compact de faible masse où toute l'électronique a été regroupée sur une seule carte grâce à l'emploi de circuits dédiés. Il reste d'un maniement simple avec ses touches à double fonction et menus de faibles profondeurs, des annonciateurs rappelant à tout instant les menus en cours ou les erreurs de manipulation, notamment tout dépassement des possibilités de l'appareil ou contradiction d'ordres entrés.

Côté performances, dont les principales sont regroupées dans le tableau joint, il faut tout d'abord noter une fréquence d'échantillonnage de 40 Méch/s, une profondeur mémoire de 16 k points et un convertisseur numé-



Pour réduire les coûts en test et production, l'électronique est rassemblée sur une seule carte mettant en œuvre des circuits dédiés.



rique-analogique 12 bits autorisant, avec les circuits de filtrage à phase linéaire appropriés, une distorsion harmonique inférieure à 0,04% dans la bande audio, ce qui est remarquable en synthèse numérique directe.

Les signaux standards disponibles sont le sinus, le carré avec rapport cyclique ajustable 0 à 100%, le continu bien entendu superposable à toute forme d'onde, le triangle, la rampe linéaire, le bruit blanc sur une largeur de bande de 10 MHz, la rampe exponentielle, montante et descendante, les signaux cardiagues.

L'utilisateur dispose de quatre mémoires non volatiles de 16000 points (hormis celle volatile de travail) pour stocker quatre formes d'ondes de son choix entrées soit au clavier soit par interface RS232 ou IEEE488 (les deux sont proposées en standard).

En outre, on peut effecteur vobulation (linéaire, exponentielle, croissante ou décroissante), modulation de fréquence, d'amplitude avec réglage du taux de modulation, modulation FSK (définition de la porteuse et du saut) ou encore travailler en mode rafale (burst 5 MHz max.) et ce à partir d'ondes standards ou définies en arbitraire.

Pour ces derniers signaux, la fréquence max (15 MHz en sinus et carré) dépend du nombre de points utilisés et des motifs, la limite étant 5 MHz pour 8 k points, 2,5 MHz pour 12 k points et 200 kHz pour 16 k points.

Enfin le HP33120A délivre un signal de synchro TTL (passage au zéro de la modulante en modulation) et accepte des signaux de porte et de déclenchement en externe. Il peut aussi être déclenché en monocoup soit par touche, soit par le biais d'une commande SCPI via l'une des interfaces.

Enfin en mode burst, on peut assigner, outre le nombre de périodes (1 à 50000) et le temps de cycle, la phase à l'origine du burst entre - 360 et + 360°. Le logiciel HP benchlink/arb permet de télécharger des fichiers préalablement établis vers le HP33120A, auquel il est parfaitement adapté, via interface RS232 ou IEEE488 une fois, bien entendu, la liaison parfaitement paramétrée.

Ce logiciel fonctionne sous Windows 3.1 (DOS 4.1 ou ultérieur) ou au-delà et nécessite au minimum une machine avec deux ports série ou plus (COM1 à 4), 4 Mo de RAM et un espace disque disponible de 1,5 Mo.

Tout utilisateur de Windows ne sera pas dépayser par les commandes et fonctionnalités proposées qui suivent bien sûr la philosophie de choix et présentation de ce système d'exploitation.

L'édition des signaux dans une fenêtre de 16000 points horizontaux, ± 1 (-2047,0,+2048) en vertical peut se faire soit à partir de la mise bout à bout de portion de courbes en «manuel» soit en mixant et concaténant des formes d'ondes standards prises dans les icônes proposées soit encore en rappelant tout ou partie de fichiers importés ou sauvegardés et en opérant via le presse-papier des opérations mathématiques «+» «-» «x» entre les fichiers ou portions de fichiers opérandes (ces opérations sont effectuées point à point). Une fois la forme d'onde désirée établie, qu'on peut encore

compresser ou dilater et sauvegardée, l'envoi au générateur se fait après paramétrage en fréquence, amplitude, offset et impédance de charge. L'échelle verticale ± 1 max étant affectée du facteur d'échelle d'amplitude crête à crête choisie et correspond à la pleine échelle verticale du convertisseur 12 bits.

Les fichiers obtenus sont exportables sous trois formats: .CSV (pour les tableurs, .PRN (avec tabulation pour des programmes tels Mathcad) ou . BIN (format IEEE-488-2 par blocs binaires). Dans tous les cas il s'agit de couples de données x, y. Avec un tel outil et ben-

chlink/scope en acquisition, on peut créer la forme d'onde de son choix en superposant perturbations ou bruit à des fins de test.

.

CONCLUSION

Pour un prix de 10710 F HT – HP 33120A – et 1830 F HT – Benchlink.arb –, l'utilisateur dispose d'un excellent outil de génération de signaux complexes dotés des performances et fonctionnalités nécessaires et suffisantes. Le slogan : «dans votre budget sans compromis» s'avère pleinement justifié.

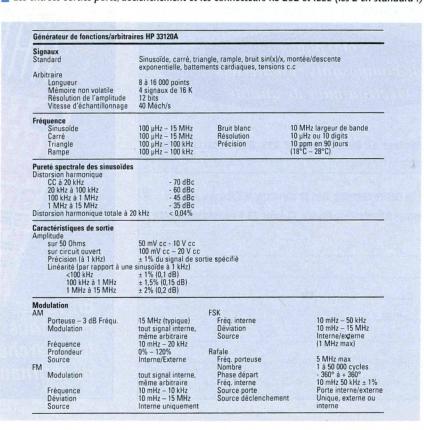
C. D.



Un affichage et un panneau de commandes clairs et fonctionnels.



Les entrées-sorties porte/déclenchement et les connecteurs RS 232 et IEEE (les 2 en standard!)





Catalogue général 1995-96

IRREMPLAÇABLE ...

et si agréable à consulter!

de Cambrai B.P. 513 59022 LILLE Cédex Tél : 20,52,98,52 Télétople : 20,52,12,04



Parution: Fin septembre 1995

600 pages de composants et matériels électroniques de qualité

Coupon à retourner à : Selectronic BP 513 59022 LILLE Cedex



Ta mèRe, elle flambe Pas Suel'Internet avec Mounet!

A 1 Franc de l'heure, elle trimbale son ordinateur en quise d'aspirateur...

MouNET est un service d'accès complet à l'Internet réservé aux particuliers

Pour 60 Francs TTC par mois, vous disposez de 60 heures de connexion mensuelles via SUP/CSUP ou PPP sur nos accès RTC sans restriction d'horaire pour vos appels.

Vous aurez accès à toutes les applications Internet telles que : E-Mail, News, World Wide Web, Telnet, FTP, Archie, IRC, WAIS, GOPHER, ... et il vous sera attribué une adresse IP unique. Vous pourrez créer à distance votre propre serveur WEB (non commercial).

Tous nos accès RTC sont en Région Parisienne et supportent toutes les vitesses de 9600 à 28.800 bps (USRobotics Courier V34).


Les frais d'ouverture de compte sont de 50 francs et l'abonnement est souscrit pour un minimum de 4 mois (soit un premier investissement de 290 Frs).

Vous pouvez vous abonner on-line par carte bancaire en vous connectant sur le BBS au (1) 41.15.07.36. Vous recevrez alors par courrier vos informations personnelles.

Les logiciels de connexion pour MAC et PC sont disponibles dans le téléchargement GRATUIT du BBS (répertoire /MOUNET). Le support technique est gratuit pour les abonnés au (1) 47.50.62.48.

Si vous disposez déjà d'un accès Internet, venez nous rendre visite sur notre serveur WEB http://www.teaser.fr ou nous écrire à : sales@teaser.fr

17 rue Corot - 92410 VILLE D'AVRAY

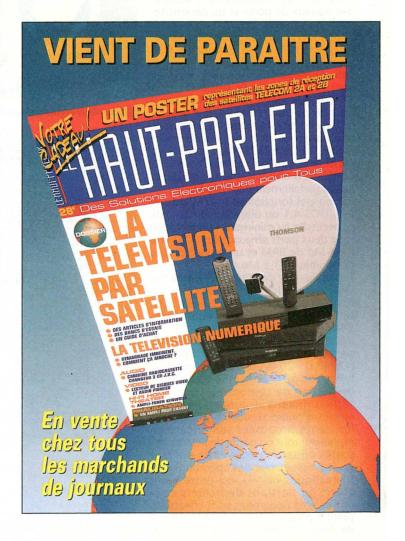

TROIS MODULES POUR LE STUDIO ET LA SONO

Les trois cartes proposées

ici viennent compléter la


série de petits modules

audio décrite au cours des

trois dernières années.

La première est une

« base » disposant d'une

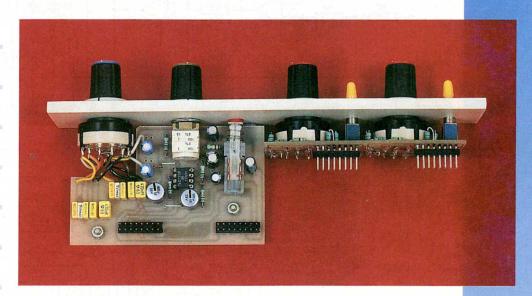

entrée et d'une sortie à symétrie électronique dans laquelle s'insère un VCA.

La seconde, prévue pour se connecter à la précédente, permettra de constituer un ampli de ligne avec clé de phase et commutation de gain de - 21 à + 12 dB par bonds de 3 dB.

La troisième enfin, toujours compatible avec la « base », offrira la possibilité d'intervenir progressivement sur la phase d'un signal afin - par exemple - de

corriger des défauts de mise en phases acoustiques.

e module fondamental décrit dans ces pages est le fruit de plusieurs années de réflexion, de remises en cause diverses liées aux demandes parfois contradictoires des lecteurs et des professionnels de la sono ou du studio, auxquelles venaient s'ajouter des contraintes mécaniques parfois bien délicates à traiter.

L'auteur estime avoir transformé l'essai car toutes les parties concernées en ont validé avec enthousiasme le concept et ses capacités d'évolution.

IN/OUT SYMÉTRIQUE

Voici le nom de l'objet dont le schéma est visible **figure 1**. Les fidèles ne feront pas à sa lecture de grandes découvertes, mais de bonnes surprises les attendent ...

Une entrée à symétrie électronique équipée d'une protection HF est orga-

nisée autour de J1 et IC1b. IC1a quant à lui est monté en inverseur et ces deux sorties sont disponibles sur le connecteur J3, ainsi que l'entrée du VCA IC2, dont la sortie en courant est convertie en tension grâce à IC3a. La commande du VCA (broche 3) est reportée par R13 sur J3.

Le «+» de C6 distribue la modulation contrôlable à un symétriseur constitué de IC3b (créant l'inversion) et de deux buffers non inverseurs (IC4) équilibrés par AJ2 pour offrir en J2 une sortie «balanced».

Deux régulateurs (RG1 et RG2) stabilisent les tensions continues VCC++/—respectivement à +/- 15V pour fournir l'énergie au montage, et on en trouve un report après R9 et R10 sur J3.

Pour mesurer pleinement l'intérêt de ce module, il faut observer de suite l'implantation de la carte proposée en duo figure 2.


On remarquera la présence de jacks pour CI éliminant toute «filasse» entre la carte et les prises d'entrées/sorties. A ce sujet, il faut reconnaître que les divers fabricants de ces pièces sont incapables de standardiser leurs produits et qu'on trouve plus de formats qu'un individu normal pourrait imaginer! Entre pattes axées, désaxées, hauteurs variées, butées d'équilibrage en bord de carte fantaisistes, etc., il est bien délicat de créer un objet adoptant ces pièces pourtant fort pratiques.

Afin de conjurer le sort tant que faire se pouvait, deux cotes de bord de carte ont été prévues en fonction de l'approvisionnement, et les modèles «hauts sur pattes» n'exigeront qu'un perçage de face arrière adapté, ou - plus aisé encore - un changement des cotes de colonnettes situées vers J3.

Il faut préciser quand même que nos exigences étaient de placer 8 modules simples dans un rack 19 pouces 1U tout en gardant la place pour une carte alimentation non régulée mais filtrée par selfs.

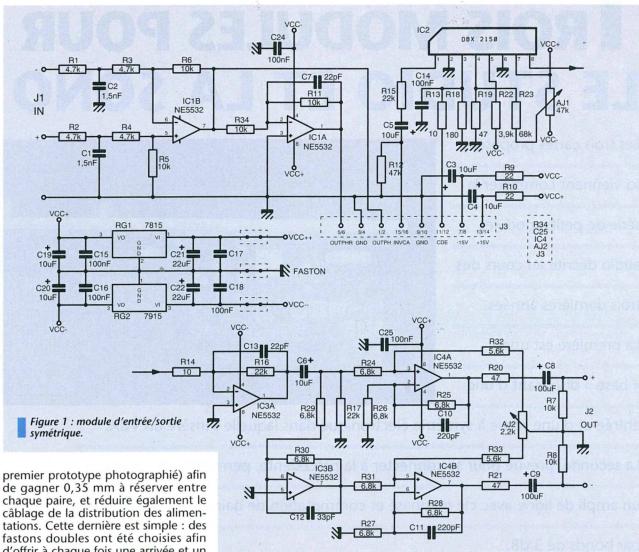C'est ainsi qu'il a été décidé d'assembler des paires de modules (double du






chaque paire, et réduire également le câblage de la distribution des alimentations. Cette dernière est simple : des fastons doubles ont été choisies afin d'offrir à chaque fois une arrivée et un report (ou point de mesure). La modularité est alors assurée sans soudure, idem pour J3: une connectique par nappe 16 points sur HE10 offre tout le confort souhaité.

En effet le sertissage des nappes au moyen d'un petit étau est un jeu d'enfant et le routage assure un doublé de chaque ligne : deux fils véhiculent chacun des 8 points, garantissant de ce fait toute défaillance de liaison.

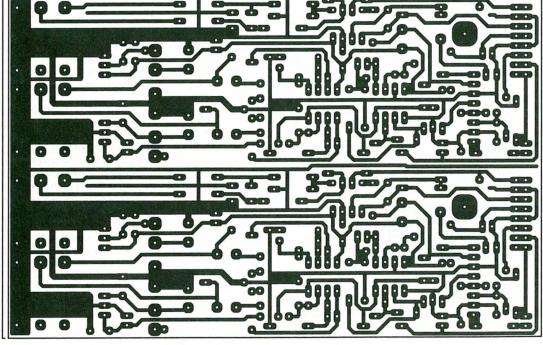On remarquera enfin que la carte est en simple face, tous les composants implantés «à plat» (pas de résistances montées verticalement), que les ajustables peuvent être des PIHER ou des RADIOHM et que 6 straps + 2 fils l'alimentation suffisent pour une carte DUO.





Pour en terminer avec la mécanique, il faut signaler :

1 : qu'une adaptation DUO en carte Europe est parfaitement possible (les réserves de glissières sont respectées).

2 : chacun sera libre d'exploiter à son gré (ou d'après nos propositions futures) le nombre et la fonction des modules.

3: la liaison par nappe sur J3 autorise l'usage de racks de marques et de cotes diverses. Nous avons vérifié par exemple l'inclusion de 8 INOUTSY dans un modèle de 150 mm de profondeur ESM avec quelques commandes « modestes » reportées en façade.

4: aucune contrainte mécanique (vrille, extension, compression) ne sera transmise entre face avant et arrière, sans faire appel pour cela à des composants spéciaux ou à des montages fragiles du genre: jacks non vissés à la face arrière (voir figure 3).

5 : pour un rack de 250, une liberté totale de 100 mm est laissée aux organes de commandes (nous verrons qu'ils peuvent être modestes, complexes, voire panachés).

6: la maintenance sera simplifiée au maximum: dans un rack ESM par exemple, il sera possible d'avoir accès aux deux faces des cartes en démontant simplement les couvercles. Pour les «PROs» une carte de secours pourra dépanner – sans connaissances particulières – un parc d'appareils différents.

EXPLOITATION


Voyons maintenant ce que nous pouvons faire de ce module ouvert à diverses insertions. La liste serait très longue et nous ne citerons que quelques exemples :

1 : huit symétriseurs simples et économiques. Pour cela, on pourrait même prendre le - de C6 et le relier (ou le commuter) à 1/2 ou 5/6 de IC1. IC2 serait alors oublié ainsi que IC3A.

2 : plus intéressant, huit symétriseurs



Carte IN/OUT SYM.

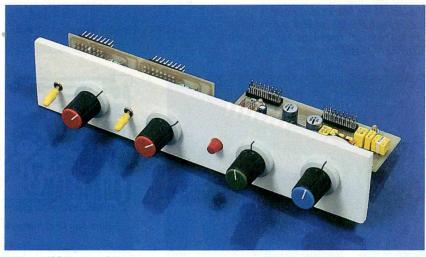

L'assemblage complet.

avec phases et gains indépendants (voir plus loin CDEVCA).

3 : huit symétriseurs avec phases indépendantes et mute général.


Pour les consoles à sorties asymétriques c'est un cadeau, le mute général également.

4 : pourquoi pas un clé de mute générale et un fader global pour 6 ou 8 voies symétrisées ?

5 : insérer 3 ou 4 filtres stéréo et contrôler les gains par bandes.

6 : faire des mixs automatiques entre diverses voies mono ou stéréo.

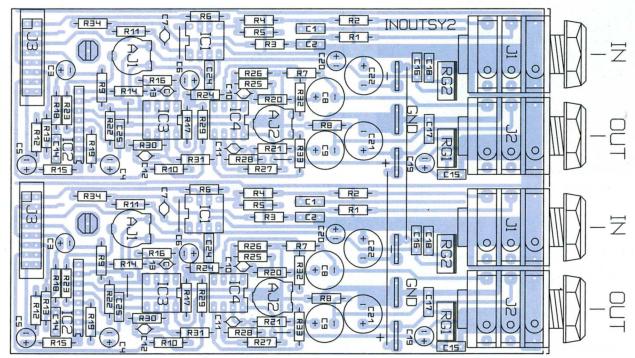7 : et pour aller vite, disposer dans un même rack 1U de 2 limiteurs, de 2 compresseurs, de 2 noise GATE et d'un correcteur de phase stéréo sera possible en patchant uniquement des cartes facade aux fonctions adaptées, qu'elles






soient stéréo, duo, ou indépendantes. Les combinaisons sont telles que la seule limite est 8 unités maxi par rack 1U, mais rien n'interdirait de coupler plusieurs racks pour les fonctions mute ou fader général.


Bien entendu, des commandes numériques de ces voies analogiques sont parfaitement envisageables par tout système interfacé et logiciel approprié.

MISE EN ROUTE

Tester et régler la carte peut se faire simplement en interne, soit au moyen d'un connecteur n'effectuant que la liaison 1/2 - 15/16 (les extrêmes de J3) et 9/10 - 11/12 ou en strappant ces points par grip fils. Placer AJ1 et AJ2 à mi-course.

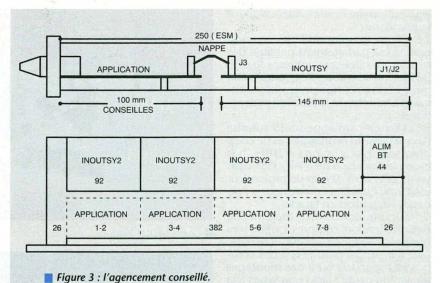Le réglage de AJ1 se fera au minimum de distorsion mesurée sur le nœud C6/R24/R17/R29.



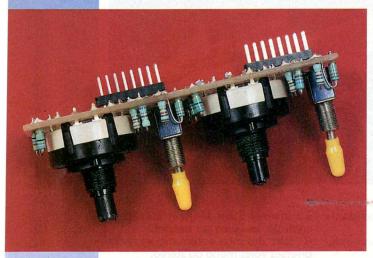

Code VCA de profil.



et de face.

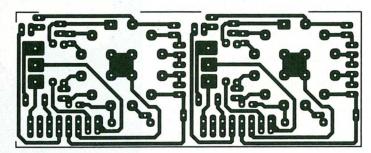


Figure 5a : CI commande VCA.

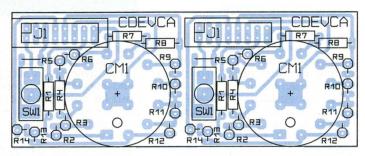


Figure 5b : et l'implantation correspondante.


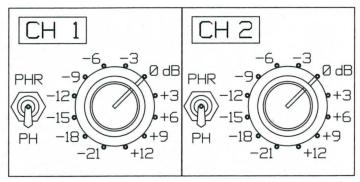


Figure 6 : notre proposition de sérigraphie.

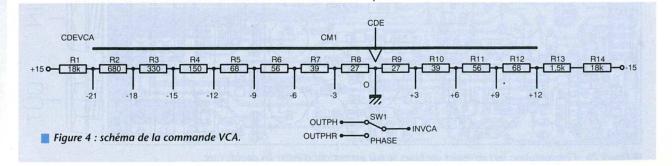



Pour AJ2 on cherchera le parfait équilibre des voies + et - de J2.

On vérifiera alors que le gain de l'ensemble est bien - dans ces conditions - de 1 à +/- 1 dB.

Il ne reste plus désormais qu'à connecter un module d'insertion et de commande du VCA. Dans un premier temps, on peut s'amuser à libérer la liaison 9/10 - 11/12 et observer en touchant du doigt 11/12 une légère modulation d'amplitude à 50 Hz.

Bien entendu on aura pris soin de vérifier les alimentations (attention à un court-circuit sous les fastons + et -!). Si le gain ne s'avérait pas unitaire, il faudrait l'imputer à une erreur d'implantation et suivre la chaîne pas à pas afin de déterminer l'étage incriminé. Si on doutait du VCA IC2, l'astuce consisterait à le retirer de son support et faire un pont 1/8 sur ce dernier.

COMMANDE VCA


Le premier petit module de façade compatible avec INOUTSY que nous proposons, est visible **figure 4**. Il est d'une simplicité désespérante mais permettra de constituer des amplis de lignes aux gains réglables de -21 dB à + 12 dB par bonds de 3 dB et disposant d'une clé de phase.

La commande en tension du VCA utilisé (THAT 2150) est de 6 mV/dB, et les valeurs maximales à ne pas dépasser sont + 540 mV (pour un affaiblissement de 90 dB quand la broche 3 est utilisée comme c'est le cas ici) et - 300 mV pour un gain de + 50 dB. Les performances de ce circuit sont excellentes en affaiblisseur mais un peu désastreuses au delà de + 15 dB, il est donc vivement conseillé de se limiter à + 540 mV / - 90 mV.

Dans l'exemple proposé, le calcul a été fait pour une plage plus restreinte, soit + 126 mV / - 72 mV en broche 3 de IC2. Il faut en effet tenir compte de R18 placé sur INOUTSY, et l'inclure dans les calculs du diviseur. On remarquera qu'il a été fait abstraction de résistances de précision : les erreurs dues à des approvisionnements classiques n'excédant jamais 1 dB il nous a semblé acceptable de les tolérer, ce qui simplifie et réduit notablement le coût du système.

SWÍ pour sa part se contente de relier l'entrée du VCA (15/16 de J3) soit à 1/2 pour rester en phase, soit à 5/6 pour l'inverser.

Il est important de noter la souplesse de INOUTSY et deux cas particuliers : 1 : en cas de couplage de plusieurs broches de commande de VCA, il sera bon d'adapter R18. Par exemple si quatre modules sont TOUJOURS pilotés ensemble, trois R18 pourront être supprimées ou les quatre remplacées par environ 820 ohms. Au besoin, et suivant le type de commande, on pourra même envisager de supprimer R18 ou d'en élever la valeur à $4,7k\Omega$. Par expérience l'auteur conseille cette solution afin de ne jamais laisser en l'air la broche de commande. La méthode la plus souple étant – comme on s'en

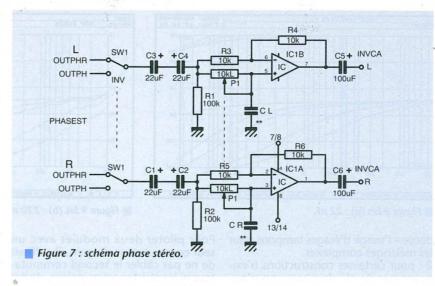

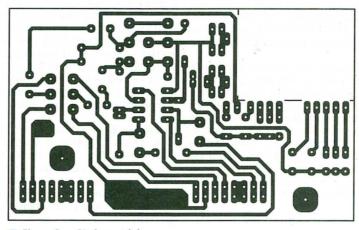


Figure 8a : CI phase stéréo.

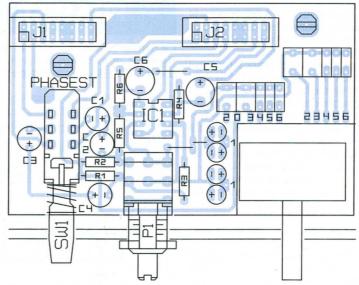


Figure 8b : l'implantation avec les emplacements réservés aux condensateurs CL et CR.


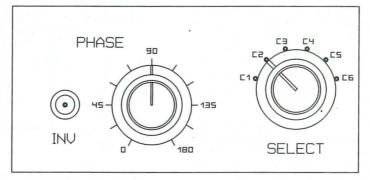



Figure 9 : façade proposée.

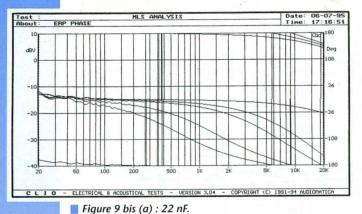





ERP PHASE

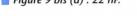

doute – l'usage d'étages tampons pour les mélanges complexes.

2 : pour certaines constructions n'exigeant pas de clé de phase, on n'oubliera pas IC1a dans la side chain qui pourrait éventuellement être câblée avec un gain différent de 1 (déclenchement de gate à des seuils très faibles, etc.).

Bien entendu, pour un seul traitement de deux voies stéréo, une seule carte INOUTSY pourra être couplée à de nombreux modules de commandes communs et d'inserts divers. Pour exemple, constituer un rack 1U avec limiteurs + compresseurs + noise gate + gain et phases variables en stéréo est parfaitement envisageable, quitte à concevoir une carte «façade» spécialement dédiée et la plus astucieuse possible.

RÉALISATION

Le montage de CDEVCA fait appel à la carte visible **figure 5** en version DUO. La construction est simple mais mérite un minimum d'attention :

1 : ne pas oublier les deux straps qui mettent SW1 en phase quand ils sont basculés vers le bas! C'est un choix, et les straps pourraient facilement disparaître si on optait pour une autre formule ou si un insert inverseur venait à transiter,

2 : J1 est soudé côté cuivre, donc en légère élévation (circuit simple face),

3: de nombreuses résistances sont montées verticalement par nécessité mais l'emploi de CMS serait envisageable,

4 : la dimension de la carte est prévue pour éviter (même en cas de montage UNO) une auto rotation avec CM1. Par ailleurs, SW1 peut parfaitement être un modèle à canon lisse : il n'est pas utile de le serrer à la face avant,

5 : l'idéal serait de se procurer des LORLIN 1 circuit 12 positions à contacts court-circuitants, afin d'éviter les sautes de gain pendant les états transitoires. Avec des modèles non court-circuitants, les états transitoires passent par le gain de 1, ce qui peut provoquer des désagréments surtout pendant les commutations affaiblissantes.

Une simple nappe 16 points de longueur adaptée au rack utilisé (250, 300 voire plus) suffira pour commander un module UNO. Comme on s'en doute les entraxes de J1 CDEVCA sont compatibles avec ceux de INOUTSY DUO. Pour piloter deux modules avec un seul commutateur de gain, il suffirait de ne pas câbler le second commutateur ni les résistances associées, de lier par fil (côté cuivre) 11/12 à l'autre J1 et de retirer une résistance R18 sur IN-OUTSY DUO. Pour la phase, on pourrait laisser les deux SW1 afin de permettre - dans le cas d'une modulation en opposition de phase R/L - à la fois de la remettre en ordre mais également de la rendre mélangeable avec une autre source. Chacun fera à son gré.

La figure 6 présente une suggestion de sérigraphie. Il faudra faire attention de bien respecter au moins les cotes de perçage sinon on ne pourra plus fermer correctement le rack... Ce dessin donne également les cotes retenues pour chaque unité: 46 mm.

PHASEST

Ce dernier module dévoile son schéma **figure 7**. Il présente la particularité d'être DUO : deux voies indépendantes

commandables par un même jeu de commutateurs. Ainsi, l'inversion de phase (180°) offerte par SW1 agira sur les deux voies simultanément, idem pour P1 (élément variable d'un filtre passe-tout de premier ordre) et pour CM1 (commutateur 2 x 6 fois de C**). Le but de l'opération est de pouvoir intervenir progressivement sur la phase d'un filtre placé en amont et de rechercher un accord correct avec ses complices, ou d'égaliser des phases «acoustiques» comme par exemple les «sons» FACADE / RETOURS.

UERSION 3.04

Date: 06-07-95 Tine: 17:29:36

Une clé permettant de by-passer le système pourra s'avérer pratique. Elle n'a pas été prévue ici, mais tout est en place pour l'installer si on le désire.

Les condensateurs repérés CL ** et CR ** peuvent varier suivant la bande à traiter, et sur la maquette présentée figure 8 six emplacements ont été réservés pour des valeurs diverses, commutables par un Lorlin 2c 6p dont les «communs» sont liés à la masse. Pour notre part, nous avons adopté 22 nF, 47 nF, 100 nF, 220 nF, 470 nF et 2,2 µF. Pour information on obtient un déphasage de 90° respectivement

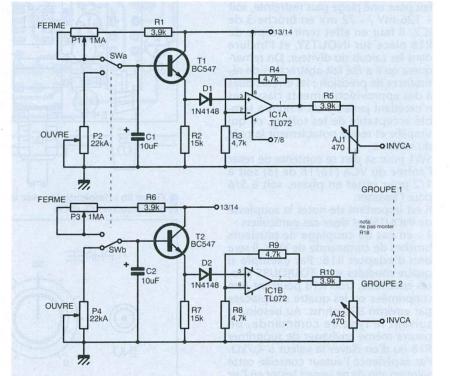


Figure 10 : suggestion de commande de VCA's en fondu.



à 7,5 kHz, 3,5 kHz, 1,8 kHz, 750 Hz, 370 Hz et 88 Hz.

La présentation en façade peut ressembler à la figure 9 si on procède à la découpe du CI. Dans le cas contraire il serait impossible de respecter dans 1U la largeur adoptée pour 2 INOUTSY.

La figure 9 bis correspond en 'a' aux relevés de phase pour 22 nF et en 'b' à 220 nF.


Il est important de remarquer que ces mesures ont été faites avec INOUTSY raccordée. Le léger déphasage à l'aiguë est dû au filtre HF, et en retirant C1 et C2 sur INOUTSY on retrouve une droite parfaite. Chacun pourra au besoin modifier ces valeurs suivant l'usage et les conditions de fonctionnement. Par ailleurs les positions des relevés ont été faites sans repères, donc en tournant au «radar» P1, ce qui explique les irrégularités des pentes. On notera toutefois qu'à micourse de P1, les 90° de déphasage

sont très correctement reproductibles (cercle parfait et stable en figures de Lissajous).

COMMANDES AUTOMATIQUES

Une suggestion de commandes de VCA est schématisée à la figure 10. Elle est directement inspirée d'un montage décrit en no-vembre 1989, lequel permettait au moyen d'une clé (ou d'un relais) d'effectuer un fondu enchaîné entre deux modulations stéréo et de doser les temps d'ouverture et fermeture.

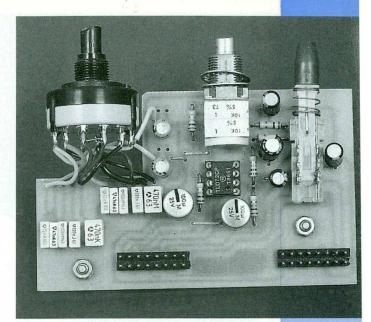Les deux éléments du schéma sont strictement identiques à l'exception des po-



Phase stéréo câblée.

NOMENCLATURE

INOUTSY

Résistances :

R1 à R4: 4,7 kΩ

R5 à R8, R11, R34 : $10 \text{ k}\Omega$

R9, R10: 22 Ω R12: 47 kΩ

R13, R14: 10 Ω R15 à R17 : 22 kΩ

R18: 180 Ω R19 à R21 : 47 Ω $R22:3,9 k\Omega$

R23: $68 \text{ k}\Omega$

R24 à R31 : 6,8 kΩ R32, R33: 5,6 k Ω

Condensateurs:

C1, C2: 1,5 nF

C3 à C6, C19, C20 : 10 µF 25V

C7, C13: 22 pF C8, C9: 100 µF 25V C10, C11: 220 pF C12:33 pF

C14 à C18, C24, C25 : 100 nF C21, C22: 22 µF 40V

C23 non utilisé

Ajustables:

AJ1: 47 $k\Omega$ AJ2: $2,2 k\Omega$

Circuits intégrés :

IC1, IC3, IC4: NE5532 ou TL072

IC2: THAT 2150 RG1: 7815 RG2: 7915

Divers:

2 supports 8 broches 1 support 8 broches en ligne

J1, J2 : Jack CI

J3 : barrette droite 2 x 8 pts + HE10

fem 2 x 8 pts + nappe 16 brins au pas Entretoise 5 mm + visserie 3 cosses Faston doubles

CDEVCA

Résistances :

R1, R14: 18 kΩ $R2:680 \Omega$ R3: 330 Ω $R4:150 \Omega$ R5, R12: 68 Ω R6, R11 : 56 Ω R7, R10: 39 Ω R8, R9: 27 Ω

R13:1,5 kΩ Divers:

CM1: LORLIN 1c, 12p SW1: inverseur 1c, 2p

1 barrette droite 2 x 8 pts + HE10

PHASEST

Résistances :

R1, R2: $100 \text{ k}\Omega$ R3 à R6: 10 kΩ

Condensateurs:

C1 à C4 : 22 µF C5, C6: 100 µF

Circuit intégré :

IC1: TL072 + support

Divers:

P1, P11 : duo 10 kΩ Loq 2 barrettes 2 x 8 pts LORLIN 2c x 6p

SW1: Schadow 2 inv + bouton

cônique

CL **, CR ** : cf. texte

sitionnements de SW1 : l'un est en fermeture quand l'autre est en ouverture. Les temps de charge ou décharge de C1 (ou C2) sont réglables par P1 - P2 (ou P3 - P4), et les tensions de commandes positives pour un affaiblissement, ajustables par AJ1 et AJ2. Le montage se passe de commentaires de par son extrême simplicité.

Les seuls réglages (outre les temps d'ouverture et de fermeture) consistent à ajuster AJ1 puis AJ2 pour qu'en position «fermé» les affaiblissements avoisinent 90 dB soit + 540 mV en 3 des VCA, la position «ouvert» correspondant automatiquement à un retour à 0 V donc un gain unité.

L'intérêt d'un tel mécanisme est d'effectuer automatiquement des commutations «glissantes» et non pas en tout ou rien. Avec un peu d'idée on pourrait réaliser une commutation douce de n sources mélangées vers n sorties communes; distribuer n sources vers n jeux de sorties ; créer des circuits de priorité (rien n'interdit de «fermer» des voies de 7 ou 20 dB au lieu des 90 proposés), d'enchaîner des groupes de mo-dulations à volonté (SW1a et SW1b peuvent être indépendants!), etc.

Ce schéma est présenté seul ici : pas de réalisation pratique, mais on pourra se reporter aux archives (ERP n° 504) et constater que l'adaptation à INOUTSY

CONCLUSION

Les possibilités sont nombreuses et les


performances remarquables. Il ne reste plus à l'utilisateur qu'à créer ses propres organes de commandes (notés APPLICATIONS en figure 3).

Parfois nous rêvons qu'un jour un constructeur intégrera dans un boîtier 18 ou 20 broches un schéma tel qu'IN-

Nous vous proposerons prochainement un jeu de cartes pour des commandes diverses et variées de ce circuit non encore intégré...



575 / 85

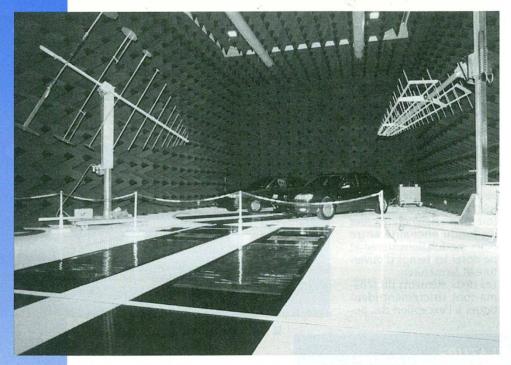

1996: an 1 de la CEM

Le sujet, en l'occurrence celui de la CEM (Compatibilité Electro Magnétique), la plupart de nos lecteurs connaissent. Il a déjà été évoqué dans nos colonnes pour informer nos lecteurs, et plus particulièrement, parmi ceux-ci les professionnels de l'électronique. Nous sommes à présent très proche de la date fatidique - le 1er janvier 1996 – où la directive européenne 89/336 (dite norme CEM) entrera inexorablement en vigueur ; ce qui signifie que, à cette date, tous les appareils professionnels et grand public mis sur le marché devront se conformer à cette directive.

La CEM constitue donc, de nos jours, une question d'actualité d'une importance extrême, laquelle a été mise en

exergue, à quelques jours d'intervalle, par deux conférences organisées à son propos par les deux seules associations françaises spécialisées dans cette nouvelle discipline: l'AF-CEM (Association Française pour la promotion et le développement de la CEM) et le Club CEM.

Un système électronique est dit répondre aux impératifs de la CEM s'il satisfait à trois conditions:

1. il n'interfère pas avec d'autres systèmes.

 il n'est pas sensible aux émissions des autres systèmes.
 il est protégé contre ses

propres interactions.

La fantastique croissance de l'utilisation de l'électronique et la multiplication des appareils faisant appel à la domestication des électrons a considérablement augmenté les risques d'interférences entre les circuits. Qui plus est, la prolifération des circuits inté-

grés de toutes sortes, réunissant en des volumes restreints de plus en plus de composants actifs a conduit à accroître les risques d'interactions et d'interférences surtout avec l'augmentation des fréquences de travail; ceci au grand dam des concepteurs d'équipements électroniques, concepteurs qui, encore moins qu'il y a plusieurs décennies, ne peuvent plus guère compter sur quelques «recettes et idées reçues» pour mener à bonne fin un projet donnant entière satisfaction du point de vue CEM.

Au fil des ans, ces «recettes» se sont révélées de plus en plus insuffisantes. Pourquoi ? Parce que les problèmes à résoudre s'avèrent de plus en plus complexes et nécessitent des connaissances scientifiques allant de pair avec un excellent doigté s'agissant des phénomènes physiques qui interviennent en CEM. Or, contrairement à ce qui se

passe pour l'étude des circuits, l'enseignement de la CEM a longtemps été considéré comme accessoire, sans doute - et là nous entrons dans un cercle vicieux - parce que les spécialistes en ce domaine étaient peu nombreux. Toutefois, depuis le début des années 90, quelques Universités et Grandes Ecoles ont intégré la CEM dans leur enseignement : est-il nécessaire de préciser que ceux qui ont suivi cet enseignement trouvent immédiatement un emploi ? On notera par ailleurs que le nombre de colloques et de séminaires consacrés à la CEM est en constante augmentation. On notera également que nos voisins (RFA, Grande-Bretagne) sont en avance sur nous : il convient donc de mettre les bouchées doubles...

C. PANNEL

Vous trouverez ci-dessous quelques références d'ouvrages qui nous paraissent d'un abord clair, explicite et suffisamment complets pour entrer «sans douleurs» dans le vif du sujet, et les adresses des deux associations françaises spécialisées.

Bibliographie

Alain Charoy: «Compatibilité Electromagnétique» 4 volumes dans la collection «Dunod Tech». Dunod éditeur (1992).

• Tim Williams: «EMC for product designers». Butterworth-Heinemann éditeur (1992). Diffusé en France par Dicomtech. Ringablach. 56400 Plumergat.

(Tél. 97 56 13 14 - Fax : 97 56 13 43).


Adresses

• AFCEM: 689, Chemin des Groux. 78670 Villennes-sur-Seine.

Tél./fax: (1) 39 75 45 56.

• Club CÈM : 25/27, rue Jeanne-Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt.

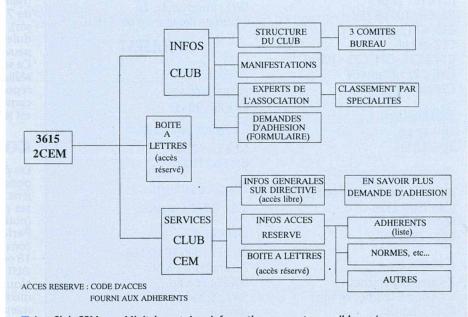Tél.: (1) 41 36 11 32 Fax: (1) 41 36 11 11. Minitel: 3615-2CEM.



Le «Club CEM» sur Minitel : certaines informations ne sont accessibles qu'aux adhérents, lesquels disposent d'un code spécifique.



APPLICATIONS DU SLIO 82C150 POUR LE BUS CAN

Lors de deux articles précédents,

nous avons décrit le

fonctionnement et la mise


en œuvre du «Serial Linked

Input/Output» 82C150 pour le

bus industriel CAN.

Ce mois-ci, pour terminer cette

présentation nous allons décrire

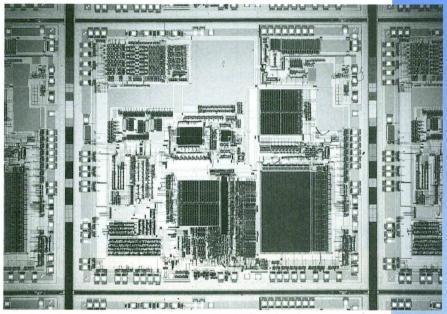

Puce du microcontrôleur 87C592 qui intègre un contrôleur de bus CAN.

comment faire pour réaliser de nombreuses applications avec ce composant.

n réseau CAN (figure 1) se compose de nombreuses stations dont certaines peuvent être «intelligentes» et d'autres un peu moins. Comprenez par là que certaines stations disposent d'un microcontrôleur à bord et sont capables d'effectuer des tâches de façon autonome, et d'autres, de savoir effectuer localement des tâches très dédiées et qui, ayant à leur bord un gestionnaire de protocole CAN, sont capables de communiquer sur le bus sur ordre (ou à l'aide) d'une station intelligente.

Pour qu'un réseau CAN fonctionne correctement, il faut qu'il y ait au moins une station intelligente présente sur le bus.

Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il faut qu'en cas de multiples stations l'une au moins des stations soit «principale» et donc apte à satisfaire l'initialisation très particulière du SLIO 82C150 (revoir au besoin le précédent article). Cette initialisation comprend notamment la procédure de calibration automatique et périodique du composant par la station «principale» (*). Une fois cela effectué, il reste à communiquer avec le SLIO pour travailler.

LA TRAME CAN DU SLIO 82C150

La liaison avec le SLIO s'effectue à l'aide d'une trame de communication. La **figure 2** rappelle l'allure du type de trame circulant sur le bus CAN ainsi que les noms des différents champs de bits et leurs contenus concernant le 82C150.

Host node sending Other calibration messages normal node Microcontrol. P8xC592/ Microcontrol. P8xCE598 with on-chip P82C150 CAN-Control CAN-Control CAN-bus line P82C150 P82C150 SLIO nodes Figure 1 : structure d'un réseau CAN.

LE CHAMP D'ARBITRAGE

Ce dernier contient l'identificateur. Celui-ci participe à effectuer efficacement ce que l'on nomme un «fitrage d'acceptance» de message.

Cet identificateur, composé de onze bits (trame CAN de type 2A), peut posséder différentes valeurs :

 a) une valeur fixe pour les messages de calibrage, valeur = 000 1010 1010,
 b) des valeurs dont certains bits sont

pré-définis :

valeurs = 1 0 (P3) 1 0 (P2) (P1) (P0) 1 0 (DIR).

Etant donné que seuls quatre bits sont programmables (de P0 à P3), il n'y a donc que seize valeurs possibles pour ces identificateurs, et donc un maximum de 16 SLIO peuvent être connectés simultanément sur un même réseau CAN.


Les valeurs de ces bits sont définies lors du reset hardware du composant à l'aide des tensions présentent sur certaines broches (figure 3).


Evidemment il existe quelques astuces de reconfigurations dynamiques «hardware» de façon à augmenter le nombre de SLIO sur un même bus, mais cela est généralement assez com-

RADIO PLANS

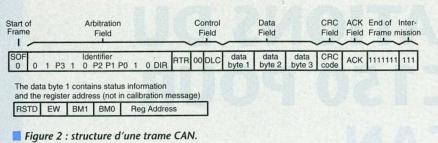^(*) Pour information, une note d'application du constructeur - AN 94088 - donne de très nombreux détails concernant tous ces points.





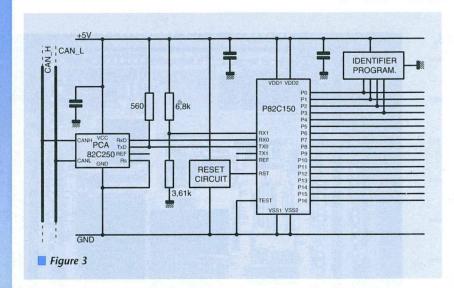

pliqué à réaliser de façon économique. Le dernier bit (DIR) a pour mission d'indiquer le type de trame transmise sur le bus. En fait le bit (DIR) indique la direction de trame (le sens de l'échange) sur le bus.

LE CHAMP DE COMMANDE

Par définition, le champ de commande (control field) est composé de six bits. Les deux premiers sont positionnés à 0 dans le cas de ce SLIO pour assurer la conformité au protocole CAN 2A. Les quatre bits restants sont quant à eux positionnés de façon fixe à 0011. Le contenu de ces quatre bits représentent le nombre d'octets de données transmises.

Dans notre cas trois octets seront transmis. Pour le SLIO - 82C150 nous avons donc une trame dont la longueur est fixe et constante.

LE CHAMP DE DONNÉES

Composé donc de trois octets, ce champ possède une particularité intéres-

sante en ce concerne le premier octet. En effet celui-ci est codé (**figure 4**).

Comme le montre cette figure, la fin du premier octet indique le registre auquel on désire s'intéresser momentanément.

Les deux autres octets transportent simplement les données correspon-

LES AUTRES CHAMPS

Ce sont les champs standard du protocole CAN.

LES FONCTIONNALITÉS DU 82C150

LE PORT DIGITAL D'ENTRÉES/SORTIES

Le 82C150 possède seize ports (broches) d'I/O. Au moyen de différents registres chaque broche peut être configurée individuellement (entrée, sortie, choix du signe du flanc, ...) (figure 5).

En entrée, les données logiques qui sont saisies sont mises dans des registres. Leur lecture est assurée via le bus CAN, soit à l'aide d'une trame de requête soit encore à l'aide d'une trame de donnée qui adresse le registre correspondant.

Ceci représente le mode de fonctionnement le plus simple du circuit.

PORTS ANALOGIQUES

La plupart des broches des ports possèdent aussi des fonctions additionnelles et fonctionnent selon un mode alternatif.

Il est alors possible de passer d'un mode «numériquel» comme évoqué ci-dessus à un mode d'«en-trées/sorties analogiques», soit encore dans un mode supplémentaire de «comparateur».

La figure 6 indique les endroits du circuit intégré où ont été disposées les commutations internes pour basculer d'un mode à l'autre.

Ces modifications sont effectuées à l'aide de bits disposés dans des registres spécifiques (registre 5 par exemple). Le tableau figure 7 indique le nom des bits concernés pour effectuer les configurations que nous venons de vous présenter.

Les différentes fonctions analogiques

Souvent, lorsque l'on évoque le terme «analogique» pour un tel type de composant on ne sous-entend que les applications de conversions A/D (ou D/A). Le 82C150 va bien plus loin dans la panoplie de fonctions analogiques qu'il sait offrir. En effet il contient :

a) des amplificateurs à entrées différentielles, configurables en mode différentiel ou en mode asymétrique, permettant de supporter facilement les applications suivantes :

- supervision et/ou détection de niveaux analogiques maxima et minima (figure 8).

- comparateur à fenêtre pour signaux analogiques (figure 9).

Dans les deux cas de figures des signaux de sorties reflétant les états internes peuvent être disponibles de façon externes.


b) deux sorties analogiques provenant d'un convertisseur D/A utilisent un algorithme particulier de modulation d'impulsions distribuées afin



SHOULD DEPOSITE THE THE	call str					Data	Byte 1	
message type	DIR	RTR	DLC	RSTD	EW	BM1	ВМО	Reg. Address
data message (host to SLIO)	0	0	0011	X	X	X	.X	current
data message (SLIO to host)	101	0	0011	0	EW	BM1	ВМО	current
sign-on message	1	0	0011	1	1*	BM1	ВМО	0000
Remote Frame	1	1	0011					

Register	Address	MSB	LSB
Data input register	0	DI15	DIO
Positive edge register	1	PE15	PEO
Negative edge register	2	NE15	NE0
Data output register	3	DO15	D00
Output enable register	4	OE15	OE0

Figure 5

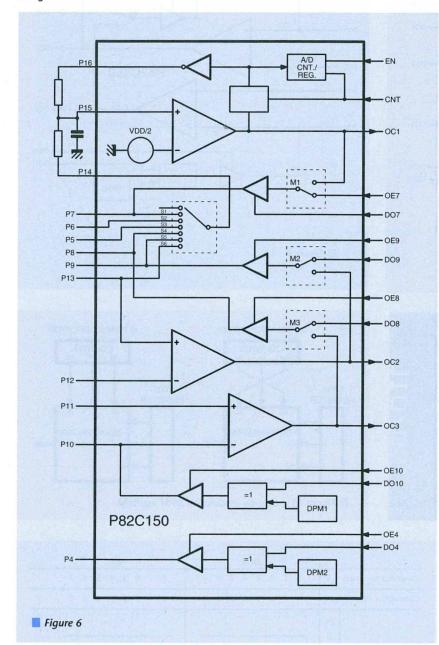

d'effectuer le remplissage des signaux de sortie. Ceci a pour effet de réduire à son minimun l'ondulation résiduelle de l'onde continue obtenue en sortie.

Le principe de fonctionnement de ce convertisseur (sur seize bits) si particulier est résumé sur la figure 10. Afin d'en faciliter la lecture, cette figure indique comment fonctionnerait un tel dispositif dans le cas simplifié d'un système utilisant seulement trois bits.

La valeur «B» (binaire sur trois bits pour l'exemple) à convertir est comparée au signal de sortie du (PWM) ou la valeur modifiée (DPM) de valeur «A» d'un compteur tournant sans fin. Si la valeur «A» est plus petite que la valeur «B», l'impulsion de sortie est commutée à l'état haut si elle était à l'état bas.

Les conséquences pouvant se produire sur les impulsions de sortie sont données **figure 11**. Comme le montre cette figure si la valeur de «B» augmente continuellement, le générateur PWM augmente graduellement alors que le DPM génère des impulsions de largeur égale et réparties plus souvent et plus harmonieusement dans le temps. Grâce à cela les composants nécessaires au filtrage passe-bas peuvent être de plus faibles valeurs et donc moins onéreux. L'ordre de grandeur des composants est de R = 10 k Ω et C = 100 nF.

c) enfin, un convertisseur A/D sur dix bits. A l'aide d'un dispositif interne de multiplexage on dispose alors de six entrées de conversion A/D.

Le principe de ce convertisseur est aussi un peu spécial. Il peut fonctionner selon deux modes différents, soit en «bit stream», soit en mode «sigma-delta».

En mode bit stream le convertisseur inclut une boucle de contre-réaction constituée de (figure 12) :

* un «additionneur» qui soustrait (!) le signal de sortie du signal d'entrée afin de déterminer l'erreur d'approximation,

* une boucle de filtrage (intégrateur du premier ordre) qui a pour mission d'extraire le contenu basse fréquence de l'erreur d'approximation,


* une quantification sur un bit (en fait un comparateur) et une bascule flipflop d'échantillonnage qui stocke l'état de sortie du comparateur pendant une période d'horloge,


				Co	ntenu	ı du r	egisti	re d'e	ntrée	s/sort	ies						
I/O Register	Addr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Validation								OE	(n)		Ng.		100				- 1 T.
Sortie	4	X	X	0	0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Configuration analogique		ADC	OC3	OC2	OC1		М3	M2	M1	SW3	SW2	SW1	9 79	10019	Int 21	DE 1	
	5	X	X	X	X	0	1	1	0	X	X	X	0	0	0	0	0
Front								PE	(n)			90 3	igy:	27 19	381631	or up	120
positif	1	X	X	X	X	X	X	0/1	0/1	X	X	X	X	X	X	X	X
Front								NE	(n)					THE R	OSL SEE		
négatif	2	X	X	X	X	X	X	0/1	0/1	X	X	X	X	X	X	X	X


Figure 7 : contenu du registre d'entrées/sorties pour la connexion des sorties du comparateur aux ports P8 et P9.






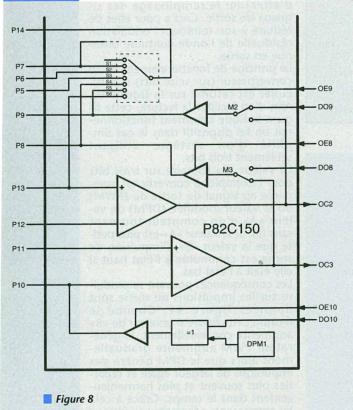

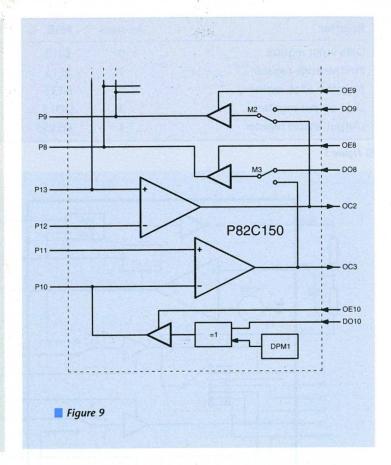

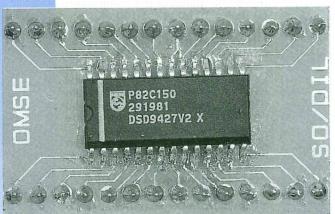

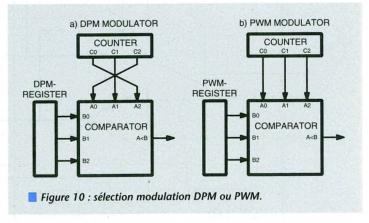

* enfin, un convertisseur sur un bit qui assure la conversion du flot de données de un bit en un signal quasi analogique que l'on compare au signal analogique présent à l'entrée. Ce type de convertisseur produit des codes binaires sur un bit qui sont convertis en un code de «n» bits par le filtre de décimation numérique. La figure 13 donne un exemple de réalisation concrète de ce convertisseur et de l'étage du multiplexeur. remarque:


La manière de chiffrer les performances de ce convertisseur sortent largement du cadre de cet article et que ceux qui sont intéressés prennent contact avec nous (via la rédaction) et nous leur fournirons tous les calculs se rapportant à ce type de conversion.


Nous voici arrivé à la fin des explications des différentes possibilités d'applications du SLIO - 82C150 -. Pour un circuit petit et peu cher, cela fait quand même beaucoup.

Maintenant, vous avez tout loisir de

	DPM	PWM
Continious run. count. (0 1 2 3 4 5 6 7	0 1 2 3 4 5 6 7
Comparison value (0 4 2 6 1 5 3 7	0 1 2 3 4 5 6 7
DPM Register content (value to be converted)		



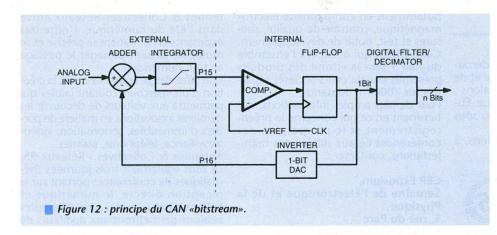

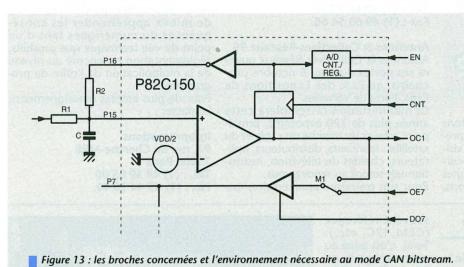

choisir vos domaines de prédilections favoris et de réaliser vos propres réseaux locaux CAN tant pour assurer des commandes TOUT ou RIEN ou encore des entrées/sorties analogiques de toute sorte.

Pour terminer aujourd'hui, nous aimerions signaler à nos lecteurs assidus que voici déjà deux ans et demis que la rédaction de ERP et nous-même, ayant pressenti, en complément du bus I2C, l'émergence de ce nouveau standard industriel de communication, avons commencé à exposer dans ces colonnes les grandes lignes et premières applications du bus CAN. Pour notre part, étant donné l'engouement actuel du marché pour le bus CAN, nous reviendrons prochainement sur des détails importants de son fonctionnement (par exemple le fonctionnement de la synchronisation bit, les calculs des temps de propagation sur le bus, notion de distance et débit ...).

A vos réseaux locaux et à bientôt donc.

Dominique PARET

CAP SUR LA QUALITÉ AVEC LES DIODES LITE ON (150 9001) ASN LA COMPÉTENCE D'UNE ÉQUIPE




- Diodes de redressement 1A à 10A
- Diodes rapides 1A à 3A
- Ponts de diodes 1A à 35A
- Diodes SCHOTTKY 1A à 30 A
- Diodes de redressement, SCHOTTKY, T.V.S., rapides 1A, CMS

ASN ELECTRONIQUE S.A.

B.P. 48 - 94472 Boissy-St-Léger Cx - **Tél. (1) 45 10 22 22** - Fax (1) 45 98 38 15 Marseille : Tél. 91 94 15 92 - Fax : 91 42 70 99

A VOUS DE JOUER!

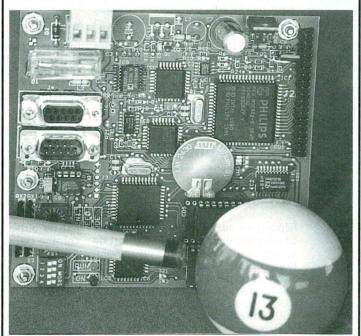

BASE DE DÉVELOPPEMENT 80C552 avec INTERFACE CAN et I2C

SECCOM «LE REGAIN» 69780 TOUSSIEU Tél.: 72 48 01 70 Fax: 72 48 01 71

Rendez-vous salons

La Semaine de l'Electronique

Du 3 au 6 octobre prochains se déroulera la «Semaine de l'électronique et de la physique» qui regroupe six salons : Forum Mesure, Capteurs, Physique, Euroasic, Solutronic et Energie Expo sous la bannière de CEP Exposium.

Le regroupement de ces six salons, à



cette date et au Parc des Expositions de la Porte de Versailles (Hall 5) représente un avantage certain pour les visiteurs qui sont pour la plupart concernés par une grande partie des thèmes abordés par chacune des expositions,

notamment en compatibilité électromagnétique, contrôle de qualité, mesures et test, outils de développement. Cette fusion qui occupera l'ensemble du hall 5 sera la vitrine des produits présentés par six cents sociétés réparties sur 7000 m² de stands.

Pour de plus amples informations, notamment en ce qui concerne le préenregistrement et le programme des conférences lié aux différentes manifestations, contacter:

CEP Exposium, Semaine de l'Electronique et de la Physique 1, rue du Parc

92593 Levallois-Perret Cedex Tél.: (1) 49 68 51 00 Fax: (1) 49 68 54 66.

Antennes & Collectives-Réseaux 95 Antennes & Collectives-Réseaux ouvrira ses portes du 4 au 6 octobre prochains, au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles.

La manifestation rassemblera cette année plus de 120 exposants, principaux acteurs du marché du câble et du satellite: fabricants, distributeurs, opérateurs, chaînes de télévision, institutionnels seront au rendez-vous.

Pour son treizième anniversaire, An-

tennes & Collectives-Réseaux entre dans l'ère du numérique. L'offre des exposants en la matière se précise et se multiplie, laissant présager le passage au tout numérique.

Une offre élargie également avec la création d'un «parcours courant faible» qui permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations en matière de portiers d'immeubles, sonorisation, vidéosurveillance, téléphonie, alarmes...

Antennes & Collectives - Réseaux 95. ce sont également trois journées thématiques de conférences portant sur la réception directe, le numérique et l'offre en programmes. Ces différentes sessions permettront aux auditeurs de mieux aborder leur marché et les nouveaux débouchés qui s'offrent à eux, de mieux appréhender les conséquences du numériques tant d'un point de vue technique que produits, réglementation ou encore au niveau de la multiplication de l'offre de programmes.

Pour de plus amples renseignements, contacter:

Infopromotions 97, rue du Cherche-Midi 75006 Paris Tél. : (1) 44 39 85 00

Fax: (1) 45 44 30 40.

Teral nouvelle formule

Les magasins Teral, haut lieu de la vente au détail de composants et pièces détachées électroniques, de matériel Hifi, vidéo, sonorisation, sans remettre en cause les raisons de leur succès, rénovent et réorganisent leurs structures.

Cela se traduit, outre un réaménagement des locaux, par une offre élargie en composants avec notamment les microcontrôleurs, circuits HF et circuits programmables couramment utilisés dans ces colonnes mais aussi un rayon librairie particulièrement étoffé regroupant l'ensemble de l'offre ETSF et Dunod-Tech. On y trouve par exemple les ouvrages auxquels nous faisons

souvent référence (CEM, I2C, etc.). Teral, c'est aussi au même magasin du 26, rue Traversière, situé rappelons-le à proximité immédiate de la gare de Lyon, la mesure avec les appareils proposés par Distrame-Française d'Instrumentation, Fluke, Hameg, Métrix, ELC et dans les autres magasins de cette même rue un

vaste choix en Hifi, vidéo, sonorisation et haut-parleurs (trente marques re-

présentées).



TERAL 26, rue Traversière 75012 Paris.

StateCAD pour

Altera-HDL

Répondant aux attentes de nombreux clients potentiels et avec le support de la société Altera, Visual Software Solutions annonce la nouvelle version de StateCAD capable de générer automatiquement des sources en langage Altera-HDL et Altera-VHDL. Elle est donc particulièrement adaptée à tous les utilisateurs de MaxPlus+II, qu'ils disposent ou non de l'option VHDL

StateCAD permet la conception graphique d'automates (machines à états), le logiciel se chargeant ensuite d'en vérifier la cohérence (conflits, impasses, états non atteints...), puis de générer automatiquement le code haut niveau synthétisable (VHDL, Verilog, ABEL ou même «C»), et maintenant Altera-HDL).

StateCAD est actuellement le seul outil du marché générant directement du code Altera-HDL.

Ainsi, Visual Software Solutions étend encore le domaine d'utilisation de StateCAD à cinq langages différents utilisés par les outils de synthèse du marché comme ceux de DATA I/O, Viewlogic, Synopsis, Altera, Examplar, etc. Cette nouvelle version permet aussi le choix d'optimiser spécifiquement les sorties VHDL et Verilog pour Synopsis. Les variantes propres à chaque outil de synthèse sont fournies en standard, sans supplément de coût.

Lorsqu'on choisit différents composants programmables pour implémenter la logique, il est souvent souhaitable d'en optimiser la synthèse suivant certains critères. Outre les choix «One-Hot» ou encodage d'états, StateCAD permet désormais deux optimisations privilégiant vitesse ou surface. Les meilleures performances en vitesse sont obtenues par décodage anticipé (les sorties sont élaborées avant le signal d'horloge, et «clockées» ensuite). La meilleure réduction utilise moins de bascules et s'obtient en décodant les sorties en combinatoire, après l'horloge. StateCAD permet de changer les critères d'optimisation, les options d'architecture, les compatibilités d'outils de synthèse, le langage généré, etc. à tout moment et de régénérer ensuite le code automatiauement.

Principales nouveautés :

1) génération de code Altera-VHDL et Altera-HDL

2) génération de Synopsis-VHDL et Synopsis-Verilog

3) optimisations Vitesse/Ressources. Prix et disponibilité : disponible à partir de 3500 F HT.

Tél.: (1) 45 82 64 01 Fax: (1) 45 82 67 33.





Le BDM 35 : multimètre

de table, 4000 points

Bi-Wavetek

Le modèle BDM 35 est beaucoup plus qu'un simple multimètre de table. En plus des mesures traditionnelles des tensions et courants alternatifs et continus, il possède des fonctions supplémentaires comme la mesure des fréquences, des condensateurs et des températures à l'aide d'un convertisseur mV/°C pour thermocouple.

Le BDM 35 sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée; à l'aide d'une simple touche, une recherche manuelle est également

Avec un affichage de 4000 points et un bargraphe de 42 segments, il mesure les tensions continues de 100 uvolts à 1000 volts, les tensions alternatives de

100 uvolts à 750 volts avec une bande passante de 40 Hz à 50 kHz, les courants continus et alternatifs de 1 µA à 20 A avec une bande passante de 40 Hz à 5 kHz, les résistances de $100 \text{ m}\Omega$ à 40 M Ω , les condensateurs de 1 pF à 40 μF, les fréquences de 0,01 Hz à 1 MHz, il permet également de contrôler la continuité des circuits et des diodes. Différents modes de mesure du signal sont directement réalisables grâce à une série de touches : valeurs mini-

males ou maximales, maintien de la valeur affichée, mémorisation d'une valeur avec relecture possible même dans une autre fonction, valeur relative par rapport à une valeur prise comme référence.

Le BDM 35 est entièrement protégé contre les surcharges, les calibres tensions supportent 1000 volts, tous les autres calibres tiennent 500 volts et les calibres courants sont protégés par des fusibles à haut pouvoir de coupure.

Le BDM 35 trouvera ses applications dans les laboratoires, dans l'enseignement et sur le terrain grâce à une alimentation par accus disponible en op-

MB Electronique 606, rue Fourny ZI BP 31 Buc Cedex Tél.: 39 56 81 31.

Electrolube en France

Electrolube, leader européen de spécialités chimiques pour l'électronique, vient de fêter le deuxième anniversaire de l'implantation de sa structure française, basée à Sarcelles.

A cette occasion, Electrolube France a annoncé une progression de plus de 70% de son chiffre d'affaires et l'arrivée

de trois nouveaux collaborateurs pour ce second exercice, ce qui porte l'effectif du service technique et commercial à huit personnes.

Electrolube France a confirmé également que Radiospares Composants demeurait son premier distributeur national pour la gamme des produits conditionnés en aérosols, et autres petits conditionnements.

Depuis le 31 juillet derrnier, Electrolube

est certifié à la norme ISO 9002 pour ses sites de production et son siège administratif basés en Angleterre.

Electrolube France 20, avenue de l'Escouvrier Parc Industriel N°2 95205 Sarcelles cedex

Tél.: (1) 39 33 04 70 Fax: (1) 34 19 73 70.

Le CLC949: CAN 12 bits-

20MSPS faible

consommation à

moitié prix

Comlinear Corporation, filiale de National Semiconductor Corporation, baisse de 50% le prix du CLC949, convertisseur analogique/numérique 220 mW. Ce convertisseur 12 bits à 20 MSPS, jusque-là vendu 98\$ (environ 500 F) par quantité de 1000, sera désormais proposé à 49\$ (environ 250 F).

Comlinear annonce également la disponibilité de la version industrielle du produit, le CLC949AJQ, destiné à des gammes de températures de - 40° à 85° et proposé à moins de 300 F par quantité de 1000.

Le CLC949 s'adresse particulièrement aux fabricants d'équipements portables, de produits de télécommunications et de transmission de données, de systèmes d'imagerie médicale, de scanners et d'instruments de test. Ces fabricants bénéficient désormais d'une solution hautes performances plus

abordable pour la conversion analogique/numérique à grande vitesse, avec une fidélité de retransmission optimale.

C'est grâce à sa maîtrise des processus de fabrication et à l'amélioration constante apportée à sa gamme de convertisseurs que Comlinear peut proposer le CLC949 à un prix nettement plus bas que les convertisseurs analogique/numérique 12 bits concurrents, dans la gamme 5-20 MSPS.

Cette forte baisse de prix permettra notamment aux clients de Cypress de réduire leurs coûts de fabrication ou d'allouer des ressources supplémentaires à d'autres postes moins performants dans la conception de systèmes.

SNR and SFDR vs. Input Frequency 80 75 70 65 60 **(9** 55 50 45 100k Input Frequency (MHz)

Caractéristiques techniques du **CLC949**

Le CLC949 fonctionne sur 5 V seulement et sa puissance est programmable. Il est capable d'établir le rapport rapidité/puissance optimal en ajustant simplement les seuils de polarisation. Avec une dissipation de 65 mW, sa vitesse est de 5 MSPS pour une performance dynamique de 70 dB SNR et 78 dBc QSFDR à 2 MHz. A 220 mW, sa vitesse est de 20 millions d'échantillons/s pour une performance dynamique de 68 dB SNR et 72 dBc SFDR* à 9,9 MHz.

Le CLC949 est déjà disponible en volu-

La version commerciale CLC949ACQ est destinée à des gammes de températures allant de 0 à 70°C.

La nouvelle version industrielle CLC949AJQ est spécifiée pour les gammes de température allant des - 40 à + 85°C.

* SFDR: Spurious Free Dynamic Range.

Micro Puissance Immeuble FEMTO 1, avenue de Norvège Z.A. de Courtabœuf - B.P. 79 91943 Les Ulis Cedex Tél.: (1) 69 07 12 11

Fax: (1) 69 07 67 12.



FI 505/506:

multimètres RS232 à

(8)

.

double affichage et 10

mémoires

F1506 DIGITAL MULTIMETER

(PANISH HOLD MAX MIN EVS ESU MEM MEZON

-11) ++ -7005 LOGIC 4 % RECALL STORE

V(dB)

mA≃

Les FI 505 et 506 sont des multimètres 4000 pts TRMS à changement de gamme automatique avec

gamme automatique avec bargraphe analogique, fréquencemètre 10 MHz et calibre 20 A protégé par fusible et alerte sono-

re. L'affichage double est disponible pour les modes Fréquence-mètre, Voltmètre AC, Températrure, Niveau Logique, Test de

diode et de

continuité sonore. En outre, des fonctions supplémentaires telles qu'un Générateur de siles gnaux, modes Timer et Data hold, les 10 Mémoires, les modes relatif, dBm et Min/ Max/Moy, le Capacimètre, l'Inductancemètre et le Rétro-éclairage temporisé complètent les caractéristiques de ces appareils. Enfin le modèle FI 506 possède une inter-RS232 face permettant de collecter et de visualiser sous

forme

gra-

Volt DC	Gamme Résolution Précision	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V 0,1 mV ; 1 mV ; 10 mV ; 1 V (0,3% + 2 digits) et (0,5% + 2 digits)
Volt AC	Gamme Résolution Précision	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V 0,1 mV ; 1 mV ; 10 mV ; 1 V (1% + 3 digits) et (1,5% + 5 digits)
Ampère DC	Gamme Résolution Précision	400 μA, 400 mA, 20 A 0,1 μA ; 0,1 mA ; 0,01 A (1% + 3 digits)
Ampère AC	Gamme Résolution Précision	400 μA, 400 mA, 20 A 0,1 μA ; 0,1 mA ; 0,01 A (1,5% + 3 digits)
Résistance	Gamme Résolution Précision	400 Ω , 4 k Ω , 40 k Ω , 400 k Ω , 4 M Ω , 40 M Ω 0,1 Ω ; 1 Ω ; 10 Ω , 100 Ω , 1k Ω , 10k Ω (0,5% + 2 digits) et 1% + 3 digits
Fréquence	Gamme Résolution Précision	10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz (0,01% + 2 digits)
Capacité	Gamme Résolution Précision	100 μF 0,01 μF (3% + 5 digits)
Inductance	Gamme Résolution Précision	100 H 0,01 H (3% + 5 digits)
Température	Gamme Résolution Précision	- 17°C à + 1093°C/0°F à 2000°F 1°C/1°F (3% + 3 digits)
dBm (600 Ω)	Gamme Résolution Précision	- 25 dBm à + 59 dBm 0,01 dBm (± 0,5 dBm à ± 2 dBm)
Test logique	(LOGIC)	0,8 V à 2,5 V
Test de diode	emimale di 1	Tension de test 3 V
Test de contin	uité	Seuil < 40 Ω
Facteur de crê	te	3 avec erreur additionnelle de 1,7 %
Générateur de	signal	2048 Hz, 4096 Hz, 8192 Hz



phique les mesures avec un PC™ sous Windows™ et sous DOS™; le logiciel étant inclus avec l'appareil. Pour ce faire, le mode Auto Power Off est débrayable.

Distrame 44, rue des Noes 10000 Troyes Tél.: 25 74 31 31 Fax: 25 71 97 18

Mini capteur de

True RMS

Hz(V)

Sig.Out

V/LOGIC

température silicium

- Un prix ciblé pour le marché des thermistances
- Une précision garantie de ± 2° ou ± 3° à 25°C
- Une sortie 10 mV/°C facile à utiliser
- Un fonctionnement sur alimentation unique de 40°C à + 125°C entre 4,5 à 10 V
- Un boîtier TinyPak™ SOT23. Telles sont les principales caractéristiques du LM50, un nouveau capteur de température en silicium de coût et de taille comparable à une thermistance, mais offrant des performances supérieures et une utilisation

plus simple que ces dernières. Le LM50 a été conçu pour remplacer les thermistances dans les produits automobiles et grand public à large diffu-

Destiné au marché très important des thermistances, qui représente plusieurs millions de dollars, le LM50 offre une précision de \pm 2° à 25°C et une erreur de non linéarité plus pointue que \pm 0,8°C, dans une large gamme de températures (- 40 à + 125°C). Contrairement aux thermistances, le LM50 ne nécessite ni linéarisation, ni calibration, ni table de correction.

Encapsulé dans le boîtier 3 broches TinyPak™ pour montage en surface de National Semiconductor, le LM50 offre un encombrement plus faible que la plupart des thermistances actuellement disponibles. Il offre égale-

ment aux concepteurs un boîtier standard identifiable qui simplifie la conception globale d'un système.

Le boîtier SOT 23 du LMSO est parfaitement adapté aux conceptions où l'espace est mesuré. Il offre en outre une très faible inertie thermique lui permettantde détecter des changements de température beaucoup plus rapidement que ses concurrents.

La petite taille et la gamme étendue de températures du LM50 le destinent aux applications grand public, automobiles, informatiques et industrielles, où le capteur doit être compensé pour une large gamme de températures. Le LM50 est déjà disponible.

National Semiconductor Tél. : (1) 69 18 37 00.



OFFRE SPÉCIALE D'ABONNEMENT







(au lieu de 300F) abonnez vous à

Électronique Radio Plans et recevez EN PLUS l'un de ces magnifiques cadeaux :

VOTRE 1er CADEAU D'ABONNEMENT...

electronique

 Un magnifique agenda de bureau 1996 relié cuir et frappé au logo d'Electronique Radio Plans Compagnon indispensable des personnes

dynamiques, réalisé avec le souci du détail et de la perfection, cet agenda personnalisé vous apportera des informations très utiles dans beaucoup de domaines.

OU VOTRE 2° CADEAU D'ABONNEMENT*...



Cette boîte de rangement au superbe design pour 15 disquettes au format 3,5 pouces.

* Dans la limite des stocks disponibles

je désire profiter de votre offre spéciale d'abonnement :

- 12 NUMÉROS D'ELECTRONIQUE RADIO PLANS
- Mon CADEAU

au prix exceptionnel de 259 F* SEULEMENT (*étranger 364 F)

ie choisis mon cadeau :

- ☐ LA BOITE DE RANGEMENT DISQUETTES
 - ☐ L'AGENDA ERP

je joins mon règlement par :

- ☐ CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL
- ☐ CARTE BLEUE DATE D'EXPIRATION LILLI

SIGNATURE

je recevrai magazines et cadeau à l'adresse suivante :

NOM :		
PRENOM :	Heffin Sylanu in	
Approcr.		

- ☐ PROFESSIONNELLE PERSONNELLE
- ENTREPRISE: C.P.:....VILLE:
- ☐ JE SOUHAITE RECEVOIR UNE FACTURE

Ce coupon est à renvoyer accompagné de votre règlement à : ELECTRONIQUE RADIO PLANS - Service abonnements. 2 à 12, rue de Bellevue 75019 PARIS

SIPEX introduit le

premier convertisseur

9 6 6

A/D capable

d'échantillonner et


convertir

simultanément 2

signaux analogiques

Le SP8530, convertisseur sur 12 bits de résolution et précision, a un temps de conversion pour les deux canâux de 7,75 μs, l'incertitude d'échantillonnage entre les deux signaux étant réduite à 400 ps

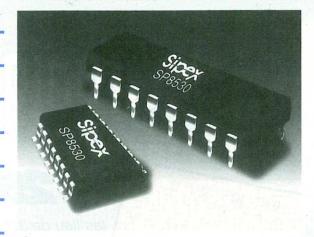Le SP8530 fonctionne sous une alimentation unique 5 V, il accepte des signaux analogiques d'entrée sur la gamme 0 à 2,5 V, sa consommation est faible : 60 mW et peut être réduite grâce au mode veille avec une consommation de 2 μA (10 μW). Sipex



spécifie également les caractéristiques dynamiques avec 72 dB le rapport signal/bruit et - 80 dB de distorsion harmonique. Les données numériques de sortie sont sous format série 3 fils.

Le SP8530, S² ADC permet la mesure et la conversion de deux signaux exactement au même instant.

Cette caractéristique en fait un produit particulièrement adapté aux conversions de deux signaux en phase ou en quadrature, aux calculs de fonction de transfert instantanés ou de cause à effet synchrones. Outre la facilité de mise en œuvre, le SP8530 permet de réduire le nombre de composants qui serait nécessaire pour réaliser la même fonction. Il trouve ses principales applications dans les domaines de : - mesure de position

- contrôle de machines tournantes

- positionnement X.Y.

- équipement de test

- mesure de puissance Le SP8530 est disponible en boîtier dual in

line 16 broches et boîtier de surface, pour les gammes de température commerciale et industrielle.

Une carte d'évaluation est proposée par Sipex pour faciliter la mise en œuvre.

SIPEX 30, rue du Morvan Silic 525 94633 Rungis Cedex Tél. : (1) 46 87 83 36 Fax : (1) 45 60 07 84.

| Control | Cont

Controlab:

développement

68HC11

sous Windows

Controlab est un logiciel de développement pour les applications embarquées sur 68HC11 de Motorola. La programmation se fait sous Windows 3.1. La cible est reliée au PC par un port série.

Le prototypage rapide (rapid prototyping) permet la prise en main immédiate de la cible. On voit directement des entrées et on règle directement des sorties.

On crée et charge des applications en quelques minutes.

Controlab comprend également la programmation en assembleur. Le cycle de développement - éditer la source, assembler, charger et déboguer - est nettement amélioré. On ne fait que le travail indispensable pour le projet.

Controlord 484, avenue des Guiols 83210 La Farlède

Tél.: 94 48 71 74 Fax: 94 48 71 74.

CAN 8 bits - 20 Méch/s

ML 6401

Micro Linear représenté par Micro Puissance annonce la sortie d'un nouveau convertisseur analogique/numérique 8 bits/20 MSPS: le ML 6401.

Ce nouveau C A/N 8 bits/20 MSPS est le premier à offrir une résolution effective de 7 bits vrais à 20 MSPS et ce grâce à la mise en œuvre de la technique de numérisation dite «PIPE LINE».

Il incorpore outre les circuits de conversion, un échantillonneur/bloqueur à faible capacité d'entrée (4 pF) et une référence de tension, évitant ainsi l'ajout de composants extérieurs. Compatible broche à broche avec le C A/N 1175 standard de l'industrie, le ML 6401 offre une meilleure résolution et précision à hautes fréquences et ce à un prix très compéti-

+5V VDDA VDDA VDDD VDDC VIDEO INPUT ADC 1 ADC 2 DIGITAL FRROR CORRECTIO D3 VIN-BIAS D2 INTERNAL 1.0 V D1 VREFOUT CLOCK GENERATOR GNDD GNDA GNDO CLK

RADIO PLANS

tif idéal pour des applications telles que :

- vidéo numérique

- numériseurs de signaux rapides

- scanners

- copieurs...

Le ML 6401 est disponible en boîtier SOIC 24.

Micro Puissance Immeuble FEMTO 1, avenue de Norvège Z.A. de Courtabœuf - B.P. 79 91943 Les Ulis Cedex Tél.: (1) 69 07 12 11

Fax: (1) 69 07 67 12.

ABONNEMENT..... 95 FLUKE. NATIONAL INSTRUMENTS 21 FRANCE TEASER78 PROGRAMMATION72 RADIALEX......62 SECCOM......91 CONTROLORD......72 SELECTRONIC......78 KEITHLEY......22 DICOMTECH.....61 DISTRAME ... LEADER 18 LE HAUT PARLEUR 78 LEXTRONIC 34 TOUTE L'ELECTRONIQUE......70 ESEA......8 ESM..... 4 ULTIMATE TECHNOLOGY 25 METRIX......18 UNIVERSAL DEVELOPPER 62-70 MULTIPOWER. 61

RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

PETITES ANNONCES

VENTE DE MATERIEL - OFFRE D'EMPLOI - DIVERS

Une annonce gratuite est offerte une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue).

Cherche personnes utilisant Soft type Spice pour échange d'idées. Tél. : 56.91.44.99

Au cœur de Montparnasse, à céder fonds de commerce de composants électroniques. Belle boutique passante avec grande façade. Loyer modéré. Conditions à débattre. Tél. : 45.48.27.13.

VOS CIRCUITS IMPRIMÉS VE 16/10 étamés, percés, S.F. 32F D.F. 42F/DM2.

œil. mét. en +. Chèque à la cde + 17F Frais de port franco >250 F Tirage de films sur banc de reproduction.

CIMELEC

29, rue du 11 novembre 03200 Vichy Tél./Fax : 70 96 01 71

APPAREILS DE MESURES ELECTRONIQUES D'OCCASION PLUS DE MILLE APPAREILS EN STOCK : OSCILLOSCOPES, GENERATEURS - ETC.

H.F.C. AUDIOVISUEL

Tour de l'Europe 68100 Mulhouse Tél. : 89.45.52.11

UTILISATEURS LAYO1E & SCHEMA LIMITE.

La mise à jour LAYO1E v. 5.00 est disponible! En plus, si vous cherchez des objets théoriques pour schémas autres que ceux qui sont livrés et que vous n'ayez pas envie de les créer,... désormais plus de 1500 autres objets seront disponibles par 3617 code LAYO rubrique TELE. Vous trouverez là 15 bibliothèques téléchargeables et ce nombre croîtra constamment. Pour connaître les objets qui sont déjà disponibles téléchargez la liste qui se trouve dans le fichier : OBJETS.EXE

Recherche appareils mesures Perlor TS12 HP9-PCR6 B510 ST3 GRIP DIP très bon état, fonctionnement et sérigravure panneau avant. Faire offre et prix. Etudierait proposition autres appareils même marque. Tél. : (1) 30.36.78.05

Recherche doc. sur port PCMCIA pour élaborer carte d'extension. Merci d'avance. Tél.: 45.32.63.79.

Vends oscilloscope HAMEG 205-3 numérique 2x20 Mhz à mémoire, excellent état : 3000 F. Tél. Bur. : 69.19.89.15. M. MANGAUD

POUR MIEUX VOUS SERVIR BERIC S'EST RATTACHÉ AU GROUPE ÉLECTRONIQUE DIFFUSION

- LE CATALOGUE SPECIAL H.F, EN PRÉPARATION, SERA DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 95 - LE RAYON SURPLUS : MESURE, ÉMIS-SION-RÉCEPTION (PAS DE CATALOGUE, SUR PLACE UNIQUEMENT) AU 43 RUE VICTOR HUGO 92240 MALAKOFF

(MÉTRO PORTE DE VANVES) OÙVERT DU LUNDI AU SAMEDI SANS INTERRUPTION DE 9 h à 19 h. Téléphone: 16 1 46 57 68 33 Télécopie: 16 1 46 57 27 40

Vends synthétiseur ERP 2000, 3 octaves + pédalier 1 oct.: 1500 F le tout. Oscilloscope F. THOBOIS (HP 1618 à 1628): 500 F, Zx81 (2) + Alim + carte E/S, carte II, carte série + Ram + Prog Eprom + clavier Meca + livres + K7, le tout 500 F. Tél.: 48.58.28.84.

CAO ELECTRONIQUE

MULTIPOWER propose à l'amateur exigeant et aux entreprises une large gamme de logiciels professionnels sous DOS et sous WINDOWS.

SOUS DOS:

CADPAK, PROPAK, PROTEUS, BOARDMAKER, SOUS WINDOWS: WINBOARD, WINDRAFT, SPECCTRA, CADPAK, PROPAK,

QUICKROUTE, SPICEAGE

Nous serons heureux de vous conseiller. Doc. sur demande. MULTIPOWER

22 RUE EMILE BAUDOT - 91120 PALAISEAU TEL.: 69 30 13 79 - FAX: 69 20 60 41

Vends système 8000 HAMEG module base 8001, analyseur Spectre 8028, suiveur 8038, multimètre 8011, tiroir 8050, valeur 13000 F, cédé 9000 F. Tél.: 89.25.64.79.

Inscrivez dans la grille ci-dessous le texte de votre annonce et retournez-la accompagnée de votre règlement ou étiquette-adresse) calculé sur la base de : 55 F TTC la ligne de 31 signes ou espaces 65 F avec encadrement à :

J.	pd 1	7-7	r in	-			774	460		80	G		, 55								7 1	
				-					12.0				+		+	3 1	+	+	-			_
5 32	y5001		, a					77										(W)	11 3	-		
1				+	_	-		11 /6						_		_	_	-				
									g-Til									_	ŀ			

Entrez dans les 5 dimensions de l'espace

MICRO-INFORMATIQ

CARTES ENTRÉES - SORTIES DIGITALES KC1 : carte parallèle 16 sorties de puissance (500 mA).

KC2 : carte parallèle 16 sorties logiques. KC3 : carte parallèle 16 entrées

KC4 : carte 8 relais 10 A, 12 V (KC2 et KC6)*. : carte interface de base avec le bus PC.

KC6 : carte 24 entrées - sortie (KC5)*.

KC9 : carte alimentations + 5 V 1 A et + 12 V

KC10 : carte de commande d'un moteur pas à pas unipolaire (KC2 et KC6)*

KC12: carte 8 sorties optocouplées (KC2 et KC6)*. KC13: carte 8 entrées optocouplées (KC3 et KC6)*

KC15: carte 8 relais miniatures (KC2 et KC6)*.

Le signe * indique sur quelle carte peut être connecté le montage concerné (KC2, KC3, KC5 ou KC6).

LES CONSOMMABLES

Disguette 3.5		Cartouche d'encre HP51625A	236,00	F
SONY MF2DD 720 Ko	4,90 F	HP51626A	220,00	F
SONY MF2HD 1,44 Mo Farnet IBM	5,50 F	LOGITECH Trackman portable	390,00	F
SONY MF2HD 1,44 Mo	5,50 F	LOGITECH Trackman	550,00	F
VERBATIM MF2HD Patel Life		ULTRASOUND MAX,		
Farnet IBM	5,80 F	32 voies, carte son	640,00	F
3M MF2HB 1,44 Mo	6,70 F	Logiciels formation multimédi	a	
Disguette Promo MF2HD 1,44 pF	2,90 F	(Internet, Word 6, Windows 95, A	ccess 2,	
Disquette 5"1/4 BASF 1,2 Mo	4,80 F	Excel 5)	450,00	F

LE LABORATOIRE

ELC

ALIMENTATIONS

AL 936: affichage digital 2 x 0 à 30 V -0 à 2,5 A ou 0 60 V - 0 à 2,5 A + 1 x 5 V -2,5 A ou 2 x 15 V - 1 A 3 600 F AL 823: 0 à 60 V - 0 à 5 A ou 2 x 30 V 5 A 3 500 F AL 781 : 1 000 F 0 à 30 V - 0 à 5 A

AL 745 AX : AL 901: 3 à 15 V/4 A 500 F 750 F AL 911: 12 V/1 A 237 F 0 à 15 V - 0 à 3 A AL 841A: 3 à 12 V/1 A 250 F AL 912: 24 V/1 A 250 F 930 F 270 F AL 923: 3 à 30 V/5 A AL 890 : ± 15 V AL 891:5 V/5 A 300 F 408 F AL 931: 12 V à 2 A AL 893: 12,5 V/5 A 445 F **AL 936** 3 500 F AL 941 460 F 850 F AL 896 : 24 V/3 A AL 897 : 24 V/6 A 750 F **AL 942**

FREQUENCEMETRE

346: 1 Hz - 600 MHz: 1 890 F

MIRE PAL-SECAM

Atténuateur et sortie HF bandes 1-3-4-5, par canaux synthétisés : 11 850 F

GENERATEURS DE FONCTIONS

062: 1 Hz - 1 MHz: 1 632 F - 960: 0,02 Hz - 2 MHz: 3 150 F

VOLTMETRE 3 DIGITS

DV 862: 1 V, 10 V, 100 V, 500 V, CC: 225 F - DV 864: 500 V, AC: 245 F

VOLTMETRE 31/2 DIGITS

DM 871 : 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V, CC : 220 F DM 932 : env. 200 MV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V : 320 F

AMPEREMETRE 3 DIGITS

DA 863: 10 mA, 100 mA, 1 A, 10 A, CC: 230 F - DV 865: 10 A - AC: 245 F

AMPEREMETRE 31/2 DIGITS

DA 933 : 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA-2 A, 20 A : 230 F

LA MESURE

VOIR PAGE 4

LES COMPOSANTS

LES COMPOSANTS ACTIFS ET PASSIFS

TERAL distribue une série de modules hybrides destinés à être intégrés au sein de toutes sortes d'applications afin de rendre le domaine des transmissions « HF » enfin accessible à tous, sans aucun réglage ni appareillage spécifique ou autre connaissance particulière...



Emetteur AM antenne intégrée

DEDADTEMENT VUE IIUE

_	,	-		
R	ec	ept	eu	r Al

PEPARI	PLANTERAL	A111-0111			
SERIE BF		MAR 8	42,00 F	GAL 22V10	N.C.
BFR 90	5,00 F	NE 602	18,00 F	QUARTZ	
BFR 91	5,00 F	NE 605	55,00 F	3,3768 MHz	3,90 F
BFR 96	11,00 F	XR2206	N.C.	4,000 MHz	3,90 F
2N2369A	2,80 F	MAX 038	N.C.	8,000 MHz	9,00 F
2N3866	18,00 F	VCO MINIATUR	ES	10,24 MHz	9,00 F
2N4427	12,00 F	POS 765	N.C.	10,245 MHz	9,00 F
MELANGEURS		MICRO-		SFE 10,7 MHz	3,00 F
SBL1-MB108	75,00 F	CONTROLEURS		CFU 455 kHz	12,00 F
	AND DESCRIPTION OF THE PERSON				-

LINEAIRES 58,00 F GENERATEURS PIC 16C57 PIC 16C55 MAX 038 150,00 F μPC 1678 G N.C. 60,00 F 28,00 F PIC 16C84 90.00 F MAR 2 Générateur de signaux 180,00 F MAR 3 30,00 F 87C51 0 à 20 MHz MAR 6 29,00 F 87C32 N.C. CONDENSATEUR MAR 7 **GAL 16V8** 13,00 F CMS N.C. 35.00 F

DEPARTEMENT AMPLI A TUBES

Transformateur d'alimentation.

Transformateur de sortie pour ampli HiFi à lampes.

NOUVEAU Transformateur de sortie « haut de gamme » à lampe unique, série SM 2535. Selfs de filtrage.

> LES HAUT-PARLEURS ET LES KITS

> > 320 F

ENCEINTE

Kit « Audax » HTP 170

Boomer/Medium D 17 cm + Tweeter à dôme +

Filtre + Bornier + Event • Kit « Focal » A 100

Boomer/Medium 5 N 412 DBL + Tweeter TC

90 K + Filtre + Bornier

Réparation de haut-parleurs

975 F Haut-parleur de remplacement pour tous types d^renceintes Ex. 3 SIARE, 3A, JBL, ELIPSON, 916.

+ 200 kits

- HiFi

- Sono

Car Sound

Bientôt le catalogue sur 3615 TERAL

Expéditions province assurées par PTT ou transporteur à domicile (montant minimum de la commande : 50 F). Frais de port : nous consulter. Les éléments de nos chaînes peuvent être acquis séparément. Nos combinaisons de chaînes peuvent faire l'objet de modifications. Nos prix s'entendent sur du matériel rigoureusement neuf, emballage et garantie d'origine. Promotions valables dans la limite des stocks disponibles. Crédit CETELEM, règlement échelonné possible, CB et AURORE.



Au **26** : Sono, composants, antennes paraboliques, librairie électronique, pièces détachées.


Au 53 : HiFi, Home Theater, TV-vidéo, portables, haut-parleurs et kits.

Rue Traversière, 75012 Paris - Tél. : 43 07 87 74 + - Fax : 43 07 60 32 - Métro : Gare de Lyon

Tous nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h en non-stop. Nocturne le mercredi jusqu'à 21 h

4 5

TOUTES LES SOLUTIONS EN ELECTRONIQUE

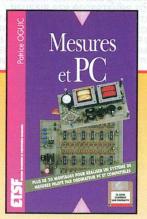

Mesures et PC.

Patrice Oguic 256 p. - 230 F


l'aide de 20 montages simples, vous apprendrez à réaliser un système de mesures, piloté par ordinateur PC et compatibles.



Electronique pour modélismes radiocommandés.

Philippe Bajcik - Patrice Oguic 160 p. - 125 F

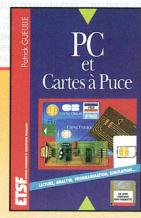vec cet ouvrage, tout modéliste A (même débutant) est à même de concevoir et de réaliser les accessoires électroniques nécessaires à l'évolution de ses modèles réduits.



PC et cartes à puce.

Patrick Gueulle 176 p. - 190 F 1 disquette incluse

ecture, analyse, programmation, simulation...? ce livre vous explique comment aller beaucoup plus loin avec les cartes à puce.

INITIATION

Initiation Générale

Pour s'initier à l'électronique. B. Fighiera, R. Knoerr Tome 1. 110 F - Tome 2. 110 F

Initiation Pratique

Mes premiers pas en électronique R. Rateau. 115 F Formation pratique à l'électronique moderne M. Archambault, 120 F Montages didactiques. F. Bernard. 110 F Initiation à l'électricité et à l'électronique F. Huré. 105 F Montages simples pour téléphone R. Knoerr. 130 F Electronique et modélisme ferroviaire J.L. Tissot. 145 F

PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE

Modélisme ferroviaire. J.L. Tissot. 125 F

Montages, réalisations

Mise en œuvre du 8052 AH BASIC . P Morin. 190 F Montages électroniques pour video. H. Cadinot. 125 F Montages autour du 68705. X. Fenard. 190 F (1 disquette incluse) Cartes à puce. P. Gueulle. 125 F

Sélection d'ouvrages L'électronique au quotidien. Ch. Tavernier. 115 F L'électronique à la portée de tous. G. Isabel Tome 1, 115 F - Tome 2, 115 F Guide pratique des montages électroniques M. Archambault. 90 F 75 montages à LED. H. Schreiber. 95 F Réussir 25 montages à circuits intégrés. B. Fighiera. 95 F Alarmes et surveillance à distance. P. Gueulle. 130 F Composants électroniques programmables. P. Gueulle, 140 F Montages à composants programmables P. Gueulle. 125 F Les CMS. B. Pétro. 110 F Faites parler vos montages. Ch. Tavernier. 125 F

Montages Flash. Ch. Tavernier. 95 F Montages Flash 2. E. Lemery. 95 F Montages domotiques. Ch. Tavernier. 145 F Montages autour d'une EPROM. P. Wallerich. 115 F Interphone, téléphone. P. Gueulle. 140 F Répondeurs téléphoniques. P. Gueulle. 140 F Lignes à retard numérique. B. Dalstein. 135 F Construire ses capteurs météo. G. Isabel. 110 F Télécommandes. P. Gueulle. 145 F Communications électroniques. P. Gueulle. 145 F Récepteurs ondes courtes. P. Bajcik. 125 F Espions électroniques microminiatures. G. Wahl. 55 F

Electronique Laboratoire et mesure

B. Fighiera, R. Besson Volume 1. 130 F - Volume 2. 130 F

Jeux et gadgets. B. Fighiera, R. Besson. 130 F Protection et alarmes. B. Fighiera, R. Besson. 130 F Auto et moto. B. Fighiera, R. Besson. 130 F Maison et confort. B. Fighiera, R. Besson. 130 F

Schémas et circuits

Les 50 principaux circuits intégrés. R. Knoerr. 150 F Circuits imprimés. P. Gueulle. 135 F

Dépannage TV - Radio - Micro

Dépannage des téléviseurs noir et blanc et couleurs. R. Raffin. 195 F

CB, antennes, réception

Antennes pour satellites. S. Nueffer. 145 F CB service. P. Georges. 115 F Soyez cibiste. J.M. Normand. 55 F Manuel pratique de la CB. P. Georges. 95 F CB Antennes. P. Gueulle. 95 F Les Antennes. R. Brault. 240 F Guide Radio-télé. B. Fighiera. 120 F

La sono, la Hi-Fi

Guide pratique de prise de son d'instruments et d'orchestres. L. Haidant. 95 F Techniques de prise de son. R. Caplain. 150 F Jeux de lumière et effets sonores pour guitares éléctroniques. B. Fighiera. 75 F

FORMATION ET TECHNIQUE

Electronique

Amplificateurs BF à transistors. G. Amonou. 95 F Applications CMOS. P. Wallerich. 145 F

Radio-amateurisme

Mémento de radio-électricité. A. Cantin. 75 F Manuel pratique du radio-amateur. P. Georges. 120 F L'émission et la réception d'amateur. R. Raffin. 260 F

Oscilloscopes, mesure, laboratoires

Oscilloscopes. R. Rateau. 185 F Savoir mesurer. D. Nührmann. 55 F Mieux équiper son labo. Ch. Pichon. 150 F

Télématique Modems. Ch. Tavernier. 125 F Les secrets du minitel. Ch. Tavernier. 145 F

Logique et microprocesseurs

Montages électroniques pour PC. B. Schaffner. 220 F (1 disquette incluse) PC et Robotique. M. Croquet. 230 F (1 disquette incluse) Interfaces PC. P. Oguic. 190 F (1 disquette incluse)

Tous les ouvrages ETSF sont en vente chez TERAL BON DE COMMANDE à retourner à : TERAL 24-26, rue Traversière 75012 Paris Tél. : (1) 43 07 87 74 - Fax : (1) 43 07 60 32	Signature Je désire recevoir les ouvrages suivants :	_
NOM:		_
Prénom :	Ci-joint à l'ordre de Teral	
Adresse:	☐ Chèque ☐ CB ☐ ☐ Date de validité : ☐ ☐ ☐	ERP
Code postal : Ville :	Frais d'envoi 25 F par ouvrage. Total de la commande :F	₹P 10/

es Professionn

BI-Wavetek présente une gamme complète d'oscilloscopes robustes, fiables et économiques de 20MHz à 60MHz:



Tous les oscilloscopes BI-Wavetek sont livrés avec 2 sondes x1/x10

WAVETEK 9016 60 MHz DUAL TRACE OSCILLOSCOPE 0

9012E

- 2 x 20 MHz
- Testeur de composants
- Sensibilité 1mV/div
- Base de temps 0,05µs/div
- Déclenchement alterné

3860 F TTC

9020E

- 2 x 20 MHz
- Testeur de composants
- Sensibilité 1mV/div
- Base de temps 0,01µs/div
- Balayage retardé

4060 F TTC

- 2 x 60 MHz
- Double base de temps
- Sensibilité 1mV/div
- Base de temps 0,05µs/div
- Déclenchement TV

8230 F TTC

- Mémoire numérique
- 2 x 20 MHz
- Base de temps 0,5µs/div; x 100 en mode numérique
- Mode 'Roll'
- Sortie analogique

7780 F TTC

BI-Wavetek c'est aussi une gamme de générateurs de fonctions à faible distortion, polyvalents, stables et souples d'emploi, dans une gamme de 0.2Hz à 2MHz.

FG2AE

1985 F TTC

- 7 calibres de 0,2 Hz à 2 MHz
- Sortie: carrée, sinus, triangle, pulse
- Rapport cyclique variable
- Entrée VCF, Atténuation fixe, variable

FGBBE

3046 F TTC

Toutes les fonctons du FG2AE, plus:

- Compteur de fréquences internes et externes jusqu'à 100MHz
- Modulation de fréquence et d'amplitude
- Balayage linéaire ou logarithmique



Exigence

ROUBAIX LILLE VALENCIENNES DUNKERQUE ARRAS LUNEL MALAKOFF

15, rue de Rome 234, rue des Postes 16, rue de la Croix-d'Or 39, avenue de Saint-Amand 19, rue du Dr Lemaire 50, avenue Lobbedez rue Maryse-Bastié

43, rue Victor Hugo

Fax: 20 70 38 46 Fax: 20 30 97 96 Fax: 27 87 70 71 Tél.: 20 70 23 42 Tél.: 20 30 97 96 Tél.: 27 87 70 71 Tél.: 27 87 70 71 Tél.: 27 30 97 71 Tél.: 28 66 60 90 Tél.: 21 71 18 81 Tél.: 78 76 90 91 Tél.: 67 83 26 90 Tél.: (1) 46 57 68 33 Fax: 27 30 97 71 Fax: 28 59 27 63 Fax: 26 59 27 63 Fax: 21 71 18 81 Fax: 78 00 37 99 Fax: 67 71 62 33 Fax: (1) 46 57 27 40 155, boulevard Louis-Blanc